

## فصل چهارم

### تراانزیستورهای اثر میدان

#### هدف کلی:

تحلیل عملی و نظری مدارهای تقویت کننده با تراانزیستور اثر میدان

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۸- عملکرد تراانزیستور MOSFET تشکیل شونده با کanal N را شرح دهد.
- ۹- چگونگی حفاظت گیت را در MOSFET شرح دهد.
- ۱۰- مدار تقویت کننده درین مشترک را به طور عملی بینند و عملکرد آن را تحلیل کند.
- ۱۱- یک مدار تقویت کننده سورس مشترک را به طور عملی بینند و عملکرد آن را تحلیل کند.
- ۱۲- کلیه هدف های رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول این کتاب به آنها اشاره شده است را در این فصل نیز رعایت کند.

- ۱- چگونگی کنترل جریان خروجی در تراانزیستورهای اثر میدان را شرح دهد.
- ۲- ساختمان داخلی یک تراانزیستور JFET را شرح دهد.
- ۳- اساس کار یک تراانزیستور JFET را شرح دهد.
- ۴- چگونگی بایاس کردن مدار درین مشترک را شرح دهد.
- ۵- مدار یک تقویت کننده سورس مشترک را رسم کرده و چگونگی بایاس کردن آن را شرح دهد.
- ۶- چگونگی بایاس کردن مدار گیت مشترک را شرح دهد.
- ۷- مزایای تراانزیستور JFET را نسبت به تراانزیستور معمولی (BJT) را شرح دهد.

 ساعت آموزش			<b>توانایی</b> شماره ۱۶
جمع	عملی	نظری	
۱۸	۸	۱۰	

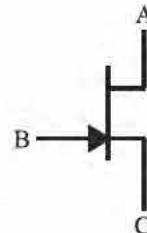
## پیش آزمون فصل (۲)



۵- ساختمان یک ترانزیستور MOSFET از نوع تشکیل شونده با کانال P را رسم کنید و طرز کار آن را توضیح دهید.



۱- در ترانزیستور شکل زیر نام پایه (A)، (B)، (C) کدام است؟



- الف) درین، سورس، گیت
- ب) سورس، درین، گیت
- ج) درین، گیت، سورس
- د) گیت، سورس، درین

۶- مقدار جریان درین JFET با کانال N بستگی به مقاومت نیمه هادی نوع ..... دارد.

ب) P

الف) N

۷- مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور معمولی BJT کدام است؟

الف) ساختمان ساده تر

ب) مقاومت ورودی خیلی زیاد

ج) نویزپذیری کم تر

د) همه موارد

۸- در این نوع ترانزیستور، عامل کنترل جریان خروجی ولتاژ ورودی است.


الف) ترانزیستور معمولی

ب) ترانزیستور FET

۲- در یک تقویت کننده سورس مشترک، سیگنال ورودی به پایه..... داده می شود و سیگنال خروجی از پایه ..... دریافت می شود.

- الف) درین، گیت
- ب) گیت، درین
- ج) سورس، گیت
- د) گیت، سورس

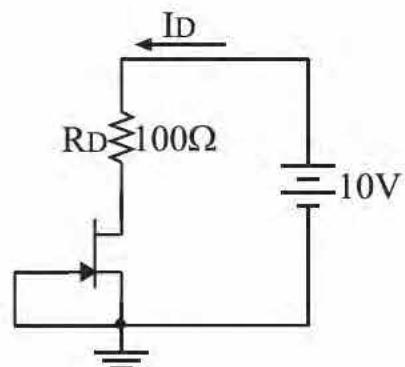۳- در شکل زیر، اگر مقاومت  $100\Omega$  به  $150\Omega$  تغییر بابد،  $I_D$  چه تغییری می کند؟



- الف) زیاد می شود
- ب) کم می شود
- ج) تغییر نمی کند
- د) قابل پیش بینی نیست

۴- یک ترانزیستور اثر میدان می تواند تغییرات ..... را در یک مدار به تغییرات ..... در مدار دیگر تبدیل کند.

الف) ولتاژ - ولتاژ

ب) ولتاژ - جریان



ج) جریان - ولتاژ

د) مورد الف و ب
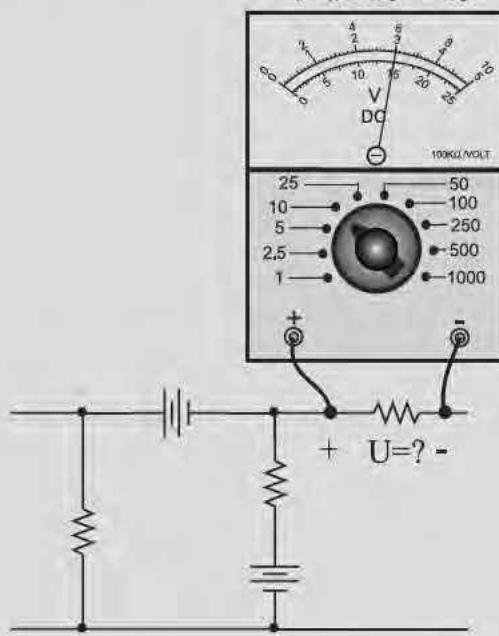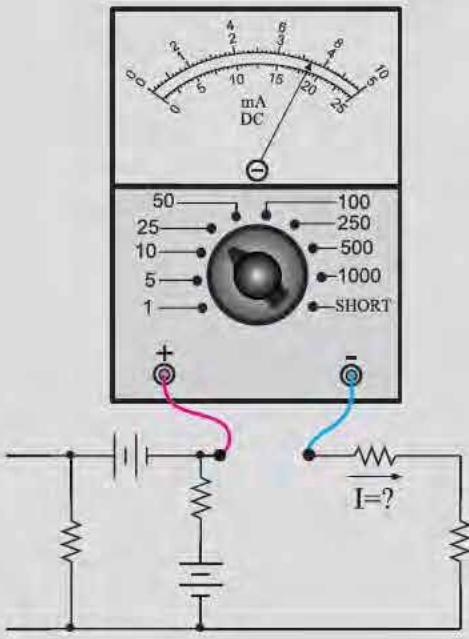
## نکات ایمنی فصل (۴)



۱- هنگام اندازه گیری ولتاژ ، ولت متر را به دو نقطه مورد نظر به صورت موازی بیندید.



۵- اگر منبع تغذیه که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است ، در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی  $100\text{ mA}$  تنظیم کنید . برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر بگذارید سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید . ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان Current limit از  $100\text{ mA}$  تجاوز کند. با استفاده از ولوم Current limit جریان خروجی را روی  $100\text{ mA}$  تنظیم کنید.



با این ولوم جریان خروجی را روی  
۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید




۳- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه ، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید .

۴- هنگام اندازه گیری جریان در مدار ، آمپرمتر را با مدار به صورت سری بیندید.


۶- اسیلوسکوپ یا منبع تغذیه را در مجاورت وسایل

-۸ در اسیلوسکوپ کلید X-Y را برای کارهای معمولی هرگز فعال نکنید. زیرا در این حالت اشعه به صورت یک نقطه نورانی روی صفحه حساس ظاهر می شود و پوشش ماده فسفرسانس داخلی را در نقطه ای که تاییده شده است می سوزاند. در این حالت آن نقطه برای همیشه روی صفحه حساس به صورت یک لکه سیاه دیده می شود.

گرمازا یا زیرنور آفتاب قرار ندهید.

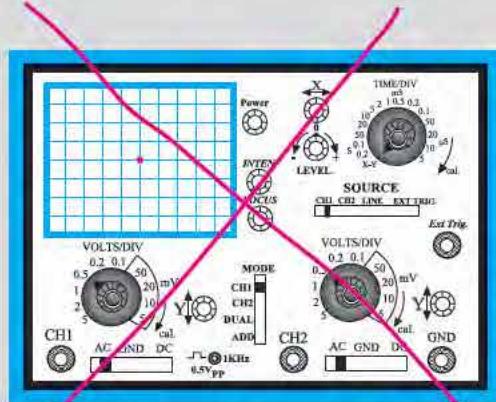

هرگز اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار ندهید

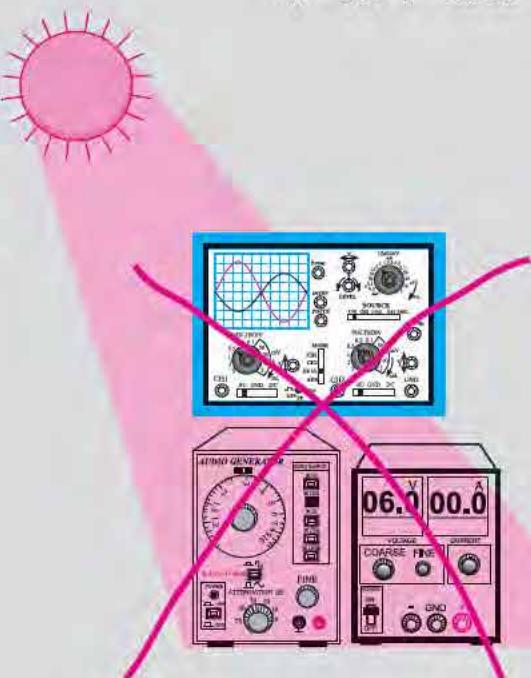

-۹ هنگام تعویض حوزه کار کلیدها و ولوم های موجود در اسیلوسکوپ خیلی با احتیاط عمل کنید زیرا این کلیدها خبلی حساس هستند و زود خراب می شوند.


-۱۰ هنگام حمل و نقل دستگاه های اندازه گیری مراقب باشید که به دستگاه ضربه وارد نشود.

-۷ قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی ، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.




ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولوم COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید

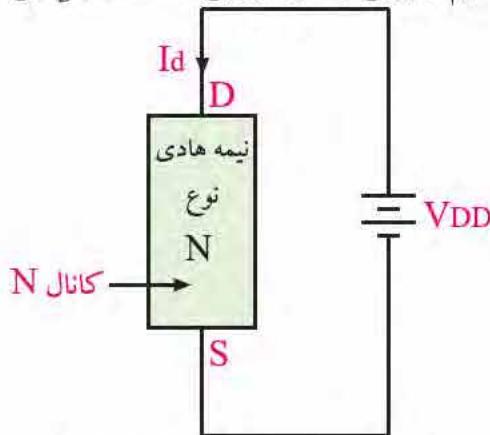وصل کنیم، جریانی از مدار عبور می کند که آن را  $I_D$  می نامیم.




شکل ۴-۳ عبور جریان  $I_D$  از میله نوع N مقدار  $I_D$  بستگی به مقاومت نیمه هادی نوع N دارد. پایه ای (الکترودی) که قطب مثبت منبع ولتاژ به آن وصل است را (Drain) D) و پایه ای که قطب منفی به آن وصل است را (Source) S) یا منع الکترون ها می نامند. نیمه هادی نوع N را که از آن جریان  $I_D$  عبور می کند کافا نمی گویند. در این شکل چون نیمه هادی، نوع N است به آن کanal نوع N گفته می شود.

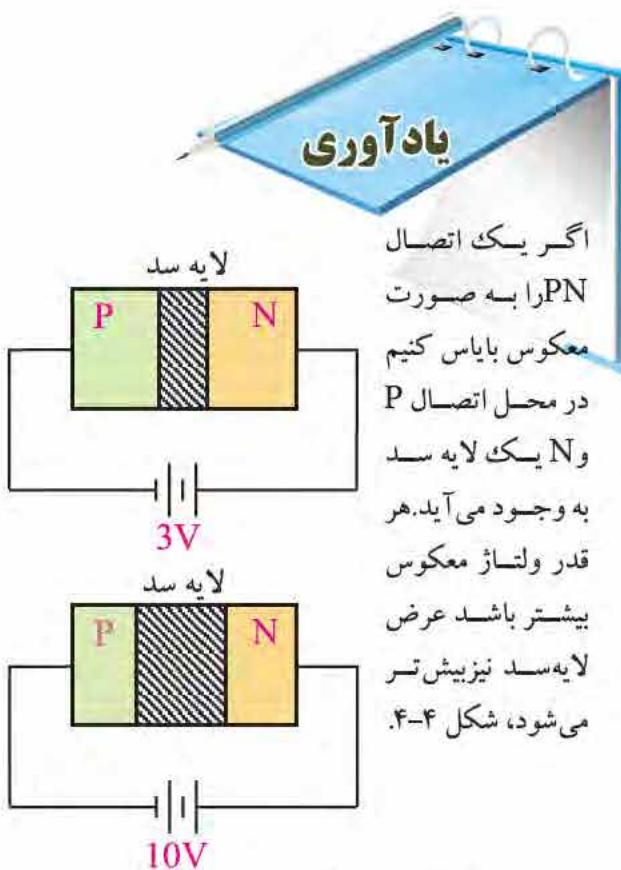

شکل ۴-۴ تغییر لایه در اثر ولتاژ DC


#### ۴-۱ ترانزیستور با اثر میدان یا Field Effect Transistor (FET)

ترانزیستورهای با اثر میدان ، ترانزیستورهایی هستند که عامل کنترل جریان خروجی در آن ها ، ولتاژ ورودی است. به عبارت دیگر ، هنگامی که ولتاژ ورودی را تغییر می دهیم ، تقریباً جریانی از ورودی عبور نمی کند، شکل ۴-۱.

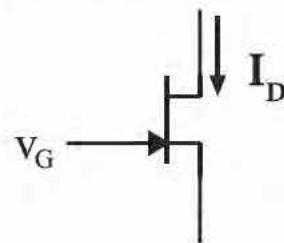

شکل ۴-۴ در ترانزیستور FET جریان  $I_D$  به وسیله ولتاژ  $V_G$  کنترل می شود

در ترانزیستورهای معمولی ، جریان ورودی ، جریان خروجی را کنترل می کند. یعنی هنگامی که ولتاژ ورودی را تغییر می دهیم، جریان ورودی تغییر می کند و باعث تغییر جریان خروجی می شود، شکل ۴-۲.

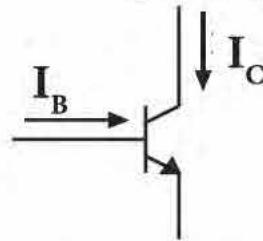

شکل ۴-۲ در یک ترانزیستور معمولی جریان  $I_C$  به وسیله جریان  $I_B$  کنترل می شود




در ترانزیستورهای FET می توان تغییرات ولتاژ نسبتاً کم را به تغییرات نسبتاً زیاد جریان تبدیل کرد. ترانزیستورهای FET به دو دسته MOSFET و JFET تقسیم بندی می شوند.

۴-۱-۱ ترانزیستور JFET با کanal N: اگر به دو سریک قطعه نیمه هادی نوع N، مانند شکل ۴-۳ ولتاژ DC


این لایه سد باعث می شود که مقاومت اهمی کانال N زیاد شود یا به طور کلی تغییر کند. در اثر این پدیده  $I_D$  نیز کم می شود یا تغییر می کند. هر قدر  $V_G$  بیشتر باشد عرض لایه سد بیشتر می شود و مقاومت کانال را افزایش می دهد و جریان  $I_D$  را کم می کند.

بنابراین با تغییرات  $V_G$ ، عرض لایه سد تغییر می کند و مقاومت کانال را تغییر می دهد. در این شرایط جریان  $I_D$  نیز متناسب با تغییرات  $V_G$  تغییر می کند، شکل ۴-۷.

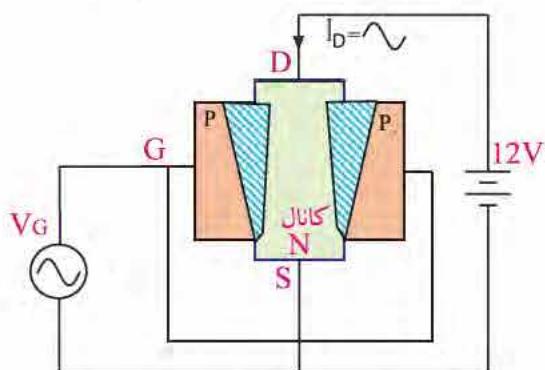

شکل ۴-۷ تغییر عرض لایه سد با تغییر  $V_G$

ترانزیستور JFET می تواند تغییرات کم ولتاژ گیت یعنی  $V_G$  نسبت به سورس را تبدیل به تغییرات نسبتاً زیاد  $I_D$  کند. ترانزیستور JFET با کانال N را با علامت قراردادی شکل ۴-۸ نشان می دهند.

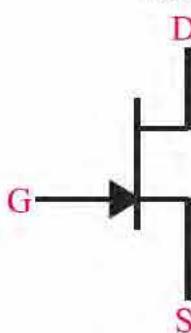


شکل ۴-۸ علامت قراردادی ترانزیستور JFET با کانال N


در ترانزیستورهای JFET می توان به جای نیمه هادی نوع N به عنوان کانال، از نیمه هادی نوع P استفاده کرد، شکل ۴-۹.

اگر ولتاژ معکوس دائم تغییر کند، عرض لایه سد نیز دائم تغییر می کند.

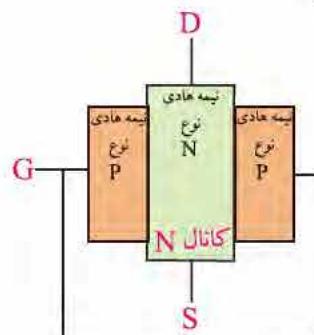اگر در اطراف و نیز وسط میله نیمه هادی نوع N (کانال N) یک نیمه هادی نوع P نفوذ دهیم یک اتصال PN در اطراف میله کانال N ایجاد می شود. دو طرف نیمه هادی نوع P که در میله N نفوذ داده ایم را به هم اتصال می دهیم و آن پایه را، دروازه یا گیت (GATE) می نامیم و با حرف G نشان می دهیم. مجموعه به دست آمده، ساختمان داخلی ترانزیستور JFET است که تصویر آن را در شکل ۴-۵ مشاهده می کنید.



شکل ۴-۵ ساختمان داخلی ترانزیستور JFET  
اگر درین (D) و سورس (S) را به منع ولتاژ DC وصل کنیم. جریانی از کانال N عبور می کند. اگر اتصال PN (بین گیت و سورس) را به صورت معکوس بایاس کنیم، یک لایه (سد) در اطراف اتصال PN به وجود می آید، شکل ۴-۶.

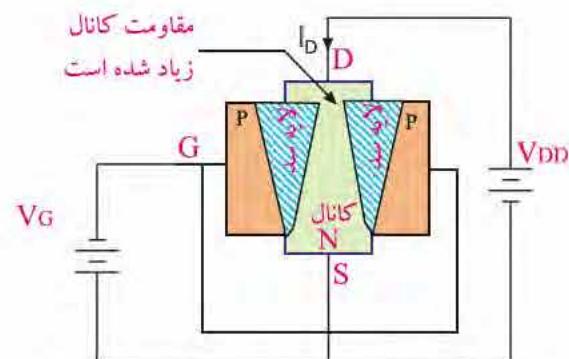


شکل ۴-۶ ایجاد یک لایه سد در اطراف اتصال PN

#### ۴-۱-۲ مدارهای تقویت کننده با ترانزیستور JFET

برای JFET نیز مانند ترانزیستور معمولی، بسته به این که کدام پایه بین ورودی و خروجی مشترک باشد، سه نوع مدار تقویت کننده در نظر گرفته می‌شود.

##### الف: مدار سورس مشترک (common source) C.S


در این تقویت کننده، سورس بین ورودی و خروجی مشترک است. ولتاژ ورودی را به گیت می‌دهیم و ولتاژ خروجی را از پایه درین دریافت می‌کنیم. در شکل ۴-۱۱ مدار ساده این تقویت کننده نشان داده شده است.

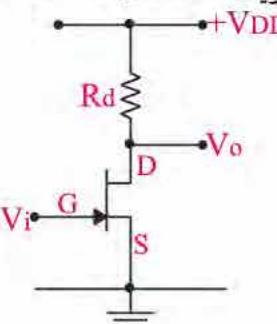


شکل ۴-۱۱ تقویت کننده سورس مشترک

##### ب: مدار درین مشترک (common Drain) C.D

در این تقویت کننده، درین بین ورودی و خروجی مشترک است. ولتاژ ورودی را به گیت می‌دهیم و ولتاژ خروجی را از پایه سورس دریافت می‌کنیم. در شکل ۴-۱۲ مدار ساده این تقویت کننده را مشاهده می‌کنید. توجه داشته باشید که از نظر سیگنال متناوب AC پایه‌های زمین مشترک و  $V_{DD}$  به هم متصل هستند.

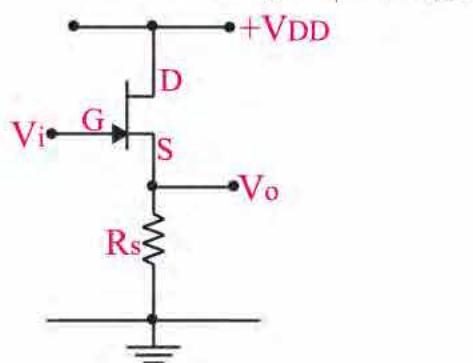


شکل ۴-۱۲ تقویت کننده درین مشترک

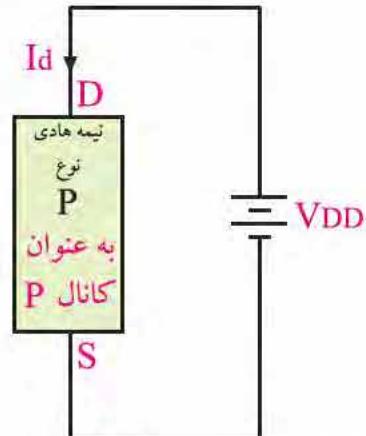


شکل ۴-۹ ترانزیستور JFET با کانال P

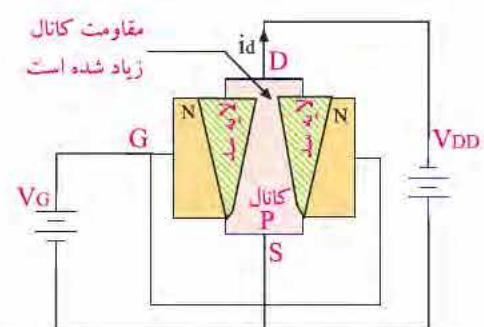اگر اطراف میله نیمه هادی نوع P، که به عنوان کانال نوع P به کار رفته است را نیمه هادی نوع N نفوذ دهیم، ترانزیستور قطب‌های ولتاژ گیت را طوری انتخاب می‌کنیم که اتصال PN به صورت معکوس بایاس شود. در این حالت تغییرات  $V_G$  باعث تغییرات  $I_D$  می‌شود. علامت قراردادی این ترانزیستور در شکل ۴-۱۰ نشان داده شده است.



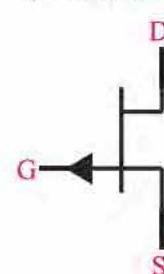الف) ساختمان داخلی ترانزیستور JFET با کانال P




ب) علامت قراردادی ترانزیستور JFET با کانال P

شکل ۴-۱۰-ساختمان داخلی و علامت قراردادی ترانزیستور JFET با کانال P

## ج : گیت مشترک ( common Gate ) C.G


دراین تقویت کننده ، گیت بین ورودی و خروجی مشترک است و ولتاژ ورودی را به پایه سورس می دهیم و سیگنال خروجی را از پایه درین دریافت می کنیم. این مدار خیلی کم مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل ۴-۱۳ مدار این نوع تقویت کننده نشان داده شده است.

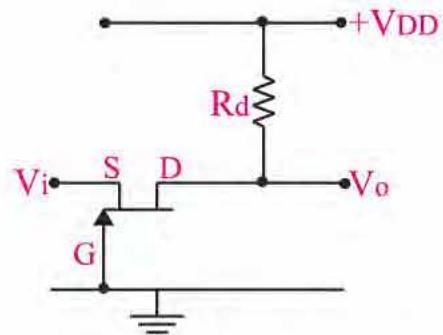

شکل ۴-۱۳ تقویت کننده گیت مشترک

### شکل ۴-۱۴ مزایای ترانزیستور JFET

نسبت به ترانزیستور معمولی

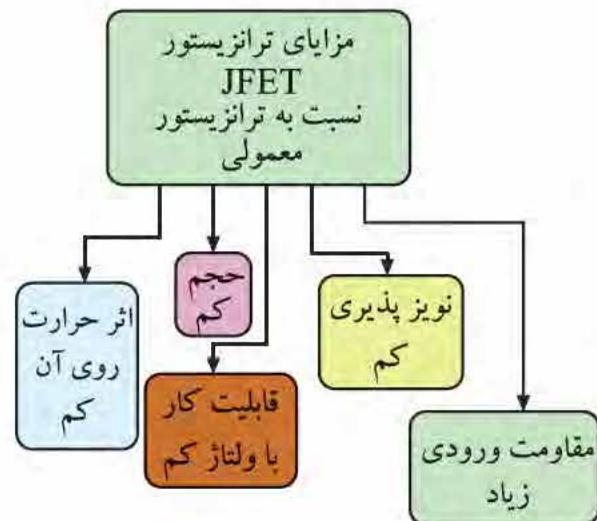

### شکل ۴-۱۴ مزایای ترانزیستور JFET


نسبت به ترانزیستور معمولی

#### ۴-۱۴ انواع روش های تغذیه ترانزیستور

JFET: مشابه ترانزیستور BJT، ترانزیستور JFET را نیز می توان با روش های مختلف با ولتاژ DC تغذیه کرد.

**الف:** تغذیه با دو منبع مستقل یا با بایاس ثابت

در این روش با استفاده از دو منبع تغذیه مستقل مانند شکل ۴-۱۵ درین سورس و گیت سورس را بایاس می کنید.

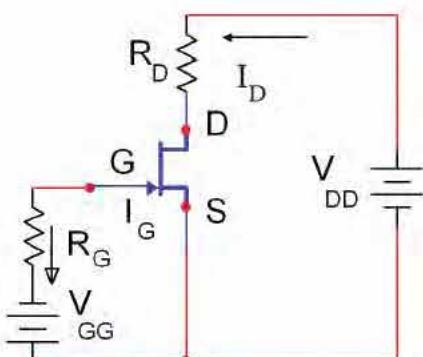

شکل ۴-۱۵ تغذیه ثابت

باتری  $V_{DD}$  برای بایاس درین سورس به کار می رود و باتری  $V_{GG}$  گیت سورس را در بایاس مخالف قرار می دهد. در این مدار به علت ناچیز بودن جریان گیت می توان از آن صرف نظر کرد. در حلقه ورودی داریم:

$$+V_{GG} + V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = -V_{GG}$$

۴-۱۳ مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور معمولی (BJT): بعضی از مزایای ترانزیستور

JFET نسبت به ترانزیستور BJT به شرح زیر است:

**الف:** ساختمان ترانزیستور FET ساده تر است و حجم کم تری را اشغال می کند.

**ب:** مقاومت ورودی ترانزیستور FET نسبت به ترانزیستور معمولی خیلی بیشتر است.

**ج:** میزان نویزپذیری FET خیلی کم تر از ترانزیستور معمولی است.

**د:** میزان وابستگی به حرارت FET خیلی کم تر از ترانزیستور معمولی است.

**ه:** FET با ولتاژ های خیلی کم نیز به راحتی کار می کند.


$$V_{GS} + R_S I_D = 0$$

$$V_{GS} = -R_S I_D$$

**مثال ۱:** اگر در شکل ۴-۱۶،  $V_{GG}$  برابر ۲ ولت باشد، ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کنید.

همان طور که مشاهده می شود افت پتانسیل دو سر  $R_S$  یعنی  $R_S I_D$  پتانسیل  $V_{GS}$  را تامین می کند.

**مثال ۲:** در شکل ۴-۱۸، اگر  $I_D = 3\text{mA}$  و  $\Omega = 50$ . و  $R_S = 50\text{k}\Omega$  باشد، ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کنید.

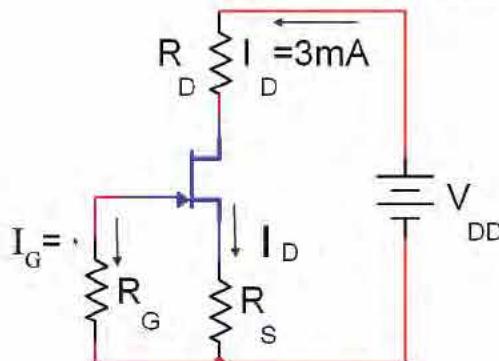

شکل ۴-۱۸

**حل:** با نوشتن معادله KVL در حلقه ورودی داریم:

$$V_{GS} + R_S I_D = 0$$


$$V_{GS} = -R_S I_D$$

به جای  $R_S$  و  $I_D$  مقدار عددی را قرار می دهیم:


$$V_{GS} = -(0.5\text{k}\Omega)(3\text{mA}) = -1.5(\text{V})$$

$$V_{GS} = -1.5(\text{V})$$

**ت:** **بایاس با روش تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی**  
در شکل ۴-۱۹ مدار بایاس JFET با کاتال N با روش تقسیم ولتاژ مقاومتی نشان داده شده است.

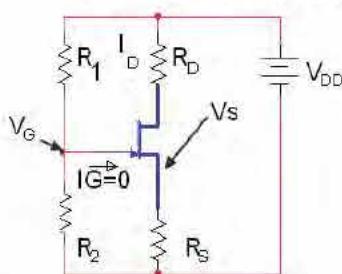

شکل ۴-۱۹ مدار بایاس با روش تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی

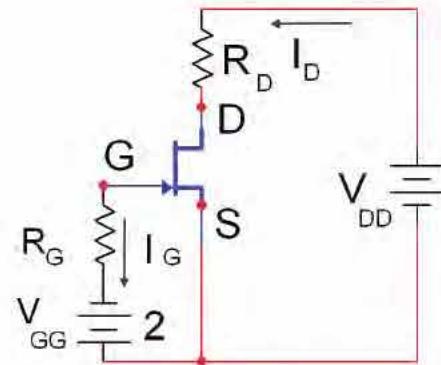

شکل ۴-۱۶

**حل:**

با نوشتن KVL در حلقه ورودی داریم:


$$V_{GG} - R_G I_G + V_{GS} = 0$$

$$V_{GG} - R_G (0) + V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = -V_{GG} = -2 (\text{V})$$

**ب : بایاس سرخود یا Self Bias**

در شکل ۴-۱۷ مدار تامین بایاس سرخود یا self bias برای یک ترانزیستور JFET با کاتال N نشان داده شده است. با تری  $V_{DD}$  برای تامین بایاس درین سورس و گیت سورس استفاده شده است.

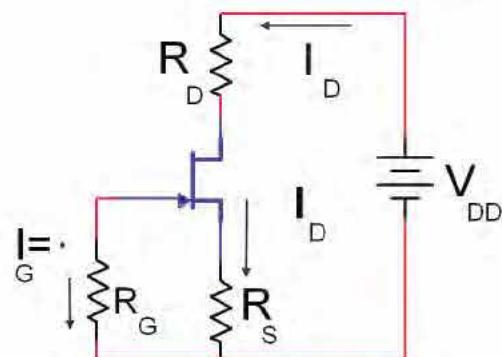

شکل ۴-۱۷ مدار بایاس سرخود

چون  $I_G = 0$  است می توان با نوشتن معادله KVL در حلقه ورودی ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کرد.

$$V_G = \frac{V_{DD} R_r}{R_s + R_r} = \frac{10 \times 200}{800 + 200}$$

$$V_G = \frac{2000}{1000} = 2 \quad \text{ولت}$$

مقادیر  $R_s$  و  $R_r$  به مقادیر  $V_{DD}$  و  $I_D$  معروف هستند. با توجه به ناچیز بودن جریان  $I_D$ ، ولتاژ  $V_{DD}$  بین دو مقادیر  $R_s$  و  $R_r$  تقسیم می‌شود. ولتاژ  $V_G$  همان ولتاژ دوسر مقاومت  $R_s$  است که با استفاده از معادله زیر می‌توان مقدار آن را محاسبه کرد:

را از رابطه  $R_s I_D$  تعیین می‌کنیم:  $V_s$

$$V_s = R_s I_D = (1)(2) = 3V$$


مقدار  $V_{GS}$  را از تفاضل  $V_s$  و  $V_G$  محاسبه می‌کنیم

$$V_{GS} = V_G - V_s$$

$$V_{GS} = 2 - 3 = -1 \quad \text{ولت}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -1V$$

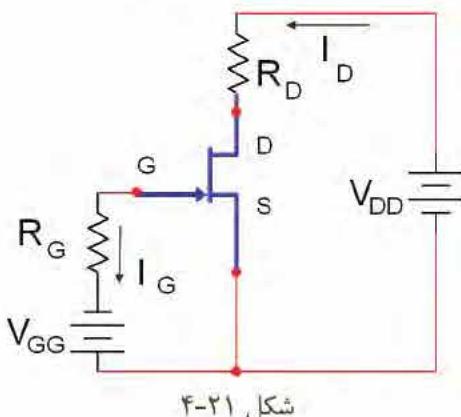**تمرین کلاسی ۱:** اگر در شکل ۴-۲۱ مقدار ولتاژ  $V_{GG}$  برابر ۴ ولت باشد ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کنید.



$$V_G = \frac{V_{DD} R_r}{R_s + R_r}$$

با توجه به مقادیر  $V_s$ ,  $R_s$ ,  $I_D$ ، مقدار  $V_s$  محاسبه می‌شود:

$$V_s = R_s I_D$$

با نوشتن معادله KVL در حلقه گیت سورس داریم:


$$-V_G + V_{GS} + V_s = 0$$

$$-V_G + V_{GS} + R_s I_D = 0$$

$$V_{GS} = V_G - R_s I_D$$

می‌دانیم  $V_{GS}$  باید منفی باشد تا گیت سورس JFET با کanal N را در بایاس مخالف قرار دهد. برای این منظور باید  $V_G < R_s I_D$  باشد.

**مثال ۳:** در مدار شکل ۴-۲۰ مقدار  $V_{GS}$  و  $V_s$  را محاسبه کنید.

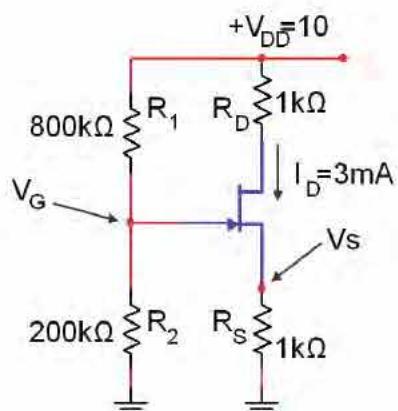


شکل ۴-۲۰

**حل:** را از تقسیم ولتاژ  $V_{DD}$  بین دو مقاومت  $R_1$  و  $R_2$  به دست می‌آوریم:



تمرین کلاسی ۲: در شکل ۴-۲۲ اگر  $V_{GS} = 100\Omega$  باشد ولتاژ  $I_D = 2\text{mA}$  را محاسبه کنید.

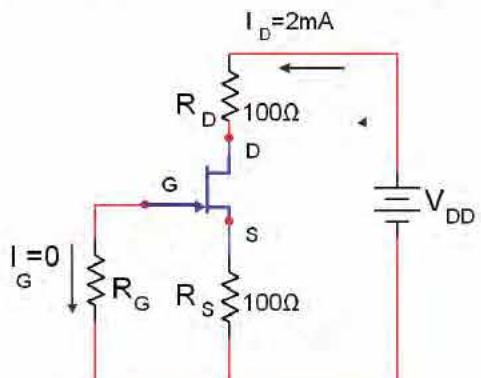


شکل ۴-۲۲

### ۴-۱-۵ ترانزیستور MOSFET

Metal oxide Semiconductor Field Effect Transistor

ترانزیستور MOSFET در دو نوع تشکیل شونده و تهی شونده با کانال N و P ساخته می‌شود. در این قسمت فقط ساختمان داخلی MOSFET با کانال تشکیل شونده و تهی شونده نوع N را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

**الف: ترانزیستور MOSFET با کانال تشکیل شونده نوع N** این ترانزیستور از یک قطعه نیمه هادی نوع P به عنوان پایه (Substrate) تشکیل می‌شود. در دو نقطه از این پایه، دو حفره با نیمه هادی نوع N و ناخالصی زیاد (N<sup>+</sup>) ایجاد می‌کنند، شکل ۴-۲۴. روی حفره‌ها و پایه با یک لایه عایق پوشانده می‌شود.

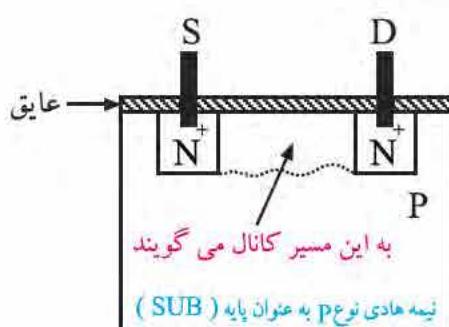


شکل ۴-۲۴ ساختمان ترانزیستور MOSFET با کانال تشکیل دهنده N

از هر حفره یک پایه بیرون می‌آید. یکی از این پایه‌ها درین (D) و دیگری سورس (S) نامیده می‌شود. اگر بین درین و سورس یک منبع ولتاژ وصل کنیم جریانی از مدار عبور نخواهد کرد.


حال اگر یک پایه فلزی را روی عایق وصل کنیم، یک



تمرین کلاسی ۳: در شکل ۴-۲۳ مقادیر  $V_G$  و  $V_S$  را محاسبه کنید.

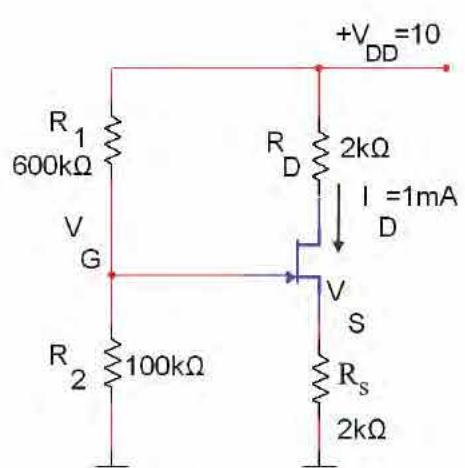

شکل ۴-۲۳

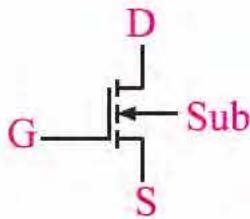


شکل ۴-۲۷ علامت قراردادی ترانزیستور MOSFET با کanal N



بنابراین در این نوع ترانزیستور نیز تغییرات ولتاژ گیت منجر به تغییر جریان عبوری از درین و سورس ( $I_{DS}$ ) خواهد شد.


**ب : MOSFET با کanal تهی شونده (تخلیه‌ای) نوع N :** این ترانزیستور از یک قطعه نیمه هادی نوع P با ناخالصی کم ( مقاومت زیاد ) به عنوان کریستال پایه تشکیل شده است. درون این قطعه ، دو ناحیه نوع N را با ناخالصی زیاد (  $N^+$  ) ایجاد می کنند. این دو ناحیه را با ناحیه ای از نوع N با ناخالصی کم به هم وصل می کنند. کریستال N متصل شده بین دو ناحیه را ، کanal می نامند. شکل ۴-۲۸ ساختمان MOSFET و ناحیه‌های (  $N^+$  ) و کanal بین آن‌ها را نشان می دهد.

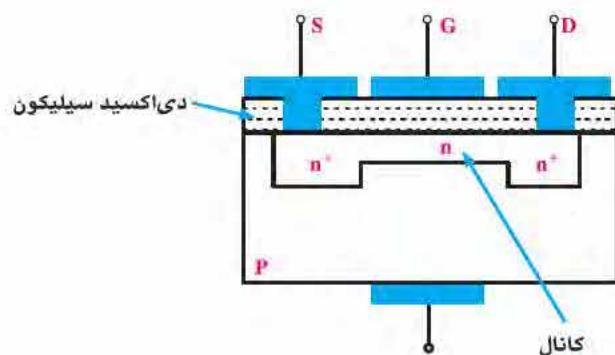

شکل ۴-۲۸- ساختمان داخلی MOSFET


از طرفین کanal اتصال های درین و سورس خارج شده‌اند. روی کanal ناحیه نازکی از یک ماده عایق پوشیده شده است و صفحه ای فلزی روی آن قرار دارد که گیت

ترانزیستور MOSFET از نوع کanal تشکیل شونده N ساخته می شود، شکل ۴-۲۵.

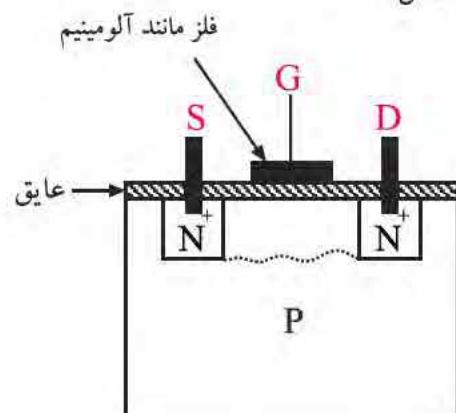

شکل ۴-۲۵ ساختمان داخلی ترانزیستور MOSFET با کanal N تشکیل شونده

اگر بین درین (D) و سورس (S) یک منبع ولتاژ DC وصل کنیم، جریانی از مدار عبور نمی کند. حال اگر به گیت یک ولتاژ مثبت اتصال دهیم، گیت الکترون های موجود در نیمه هادی P را به سمت خود جذب می کند و کanal N را به وجود می آورد. این کanal باعث عبور جریان از D به S می شود، شکل ۴-۲۶. در این شرایط تغییر ولتاژ گیت مقاومت کanal تشکیل شده را تغییر می دهد و بر جریان بین درین و سورس (I<sub>DS</sub>) اثر می گذارد.

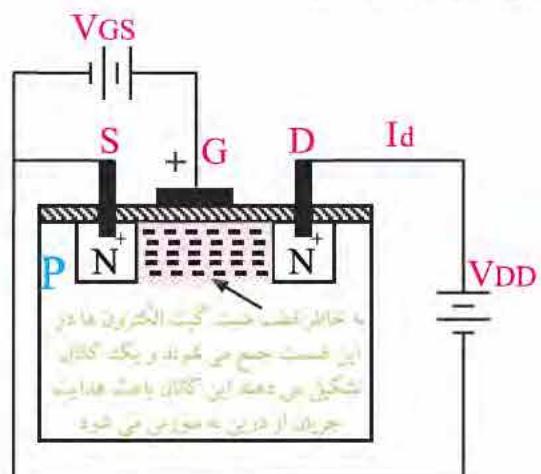

شکل ۴-۲۶ ساختمان داخلی ترانزیستور MOSFET با کanal N و تغذیه گیت

نماد ترانزیستور MOSFET از نوع تشکیل شونده با کanal N به صورت شکل ۴-۲۷ است .

#### ۴-۱-۶ کاربرد MOSFET

ترانزیستورهای MOSFET در الکترونیک، کاربرد فراوان دارد. در زیر چند نمونه از کاربردهای MOSFET بیان شده است:

از ترکیب NMOSFET ها و PMOSFET ها، ترانزیستورهای CMOSFET ها ساخته می شوند که در مدارهای دیجیتالی کاربرد دارند.

استفاده از ترانزیستورهای MOSFET به عنوان تقویت کننده قدرت.

استفاده از ترانزیستورهای MOSFET به عنوان سوئیچ قدرت.

استفاده از ترانزیستورهای MOSFET با دو گیت به عنوان مدار میکسر یا مخلوط کننده.

#### ۴-۱-۷ حفاظت گیت در ترانزیستور MOSFET

به علت ضخامت بسیار کم لایه‌ی عایق در ترانزیستورهای MOSFET، این آی‌سی‌ها در برابر بار الکترونیک حساس هستند و در اثر تماس دست آسیب می‌یابند.

در این شرایط لازم است هنگام کار با این آی‌سی‌ها، از دست بند مخصوص اتصال زمین استفاده شود.

اگر آی‌سی حفاظت شده باشد، معمولاً در DATA SHEET آن ذکر می‌شود. برای حفاظت و محدود کردن ولتاژ رودی، در این نوع آی‌سی‌ها از دیود زنر استفاده می‌کنند. یادآوری می‌شود که استفاده دیود زنر موجب کاهش مقاومت رودی می‌شود.

#### ۴-۲ آزمایش شماره ۱

##### بررسی عملکرد ترانزیستور JFET


زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

##### ۴-۲-۱ هدف آزمایش:

بررسی عملکرد ترانزیستور JFET و نحوه تبدیل تغییرات ولتاژ  $V_{GS}$  در یک مدار به تغییرات جریان  $I_D$ .


نامیده می‌شود. در اغلب MOSFET ها، کریستال پایه از داخل به سورس وصل است. در مواردی ممکن است اتصال چهارمی از قطعه بیرون آورده شود که لازم است این اتصال به سورس وصل شود.

چنان‌چه مطابق شکل ۴-۲۹ به درین نسبت به سورس ولتاژ مشتق وصل کنیم. با افزایش  $V_{DS}$  مقدار جریان درین ( $I_D$ ) افزایش می‌یابد.

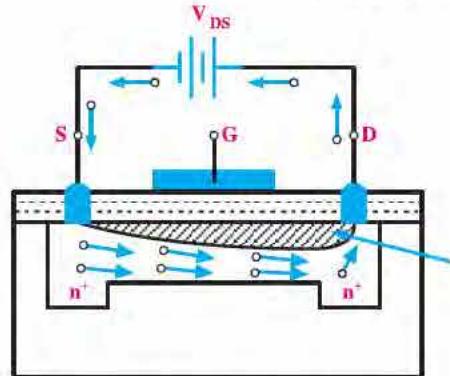

شکل ۴-۲۹ اتصال  $V_{DS}$ ،  $I_D$  را در کانال برقرار می‌کند

این افزایش ادامه پیدا می‌کند تا به مقدار ثابتی برسد از آن پس افزایش ولتاژ  $V_{DS}$  در جریان  $I_D$  اثر محسوسی ندارد. هرگاه مطابق شکل ۴-۳۰ الف ولتاژ معکوسی بین گیت سورس وصل کنیم، این ولتاژ موجب ایجاد یک ناحیه تهی از بار در داخل کانال می‌شود و جریان درین ( $I_D$ ) کاهش می‌یابد. به این ترتیب با تغییر ولتاژ  $V_{GS}$  می‌توان  $I_D$  را کنترل کرد. نماد MOSFET با کانال N تهی شونده مانند شکل ۴-۳۰ ب است.

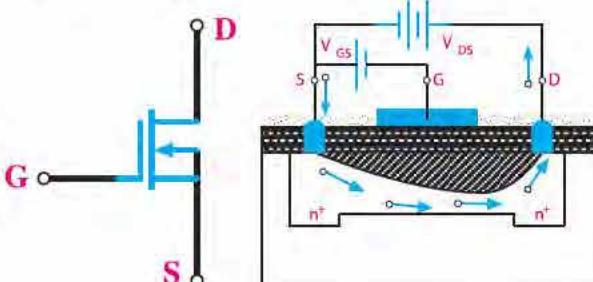

الف) گسترش بیش تر ناحیه تهی شده از الکترون  
ب) نماد MOSFET با کانال N تهی شونده

شکل ۴-۳۰ ساختمان داخلی و نماد MOSFET با کانال N تهی شونده

نهی شونده

مجهز است، جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر محدود کنید.

■ مولتی متر را روی رنج میلی آمپر متر تنظیم کنید.

■ ولت متر را روی رنج ۲۰ ولت بگذارید.

■ منبع تغذیه ورودی گیت را روی صفر ولت قرار دهید و منبع تغذیه درین را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

■ در این حالت ولت متری که به دو سر مقاومت  $1M\Omega$  متصل است باید صفر ولت را نشان دهد.

■ مولتی متر را روی رنج میلی آمپر متر DC قرار دهید.

■ حوزه کار میلی آمپر متر DC را روی  $20\text{ mA}$  بگذارید.

■ هنگامی که  $V_{GS}$  برابر با صفر است مقدار جریان درین  $I_D$  را اندازه بگیرید و در جدول ۴-۱ یادداشت کنید.

■ مولتی متر را روی رنج ولت منز DC قرار دهید و ولتاژ  $V_{DS}$  را اندازه بگیرید و در جدول ۴-۱ یادداشت کنید.

جدول ۴-۱

$V_{GS}$	۰	-۰/۵	۱/۵	۲	۲/۵
$I_D$					
$V_{DS}$					

■ ولتاژ تغذیه  $V_{GS}$  را روی ۰/۵ ولت تنظیم کنید و مقدار  $V_{DS}$  و  $I_D$  را اندازه بگیرید و در جدول ۴-۱ یادداشت کنید.

■ بر اساس جدول ۴-۱ بقیه ولتاژ ها را توسط منابع تغذیه تنظیم کنید.


■ مقادیر خواسته شده را بخوانید و جدول ۴-۱ را تکمیل کنید.

#### ۴-۲-۳ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و ملاحظات	نام و مقدار
۱	منبع تغذیه $1A$ و $-30V$ درصورتی که منبع تغذیه دوبل نداشته باشد، از دو منبع استفاده کنید.	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	مقاومت های $1M\Omega$ و $1/2k\Omega$ ، $470\Omega$ ، $(1\text{ W})$ هریک عدد	از هر کدام یک
۴	برد بردازمايشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور JEFT (2N3819)	یک عدد
۶	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	شش رشته
۷	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	شش رشته
۸	سیم رابط معمولی	چهار رشته

#### ۴-۲-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ مدار شکل ۴-۳۱ را روی برد بیندید.

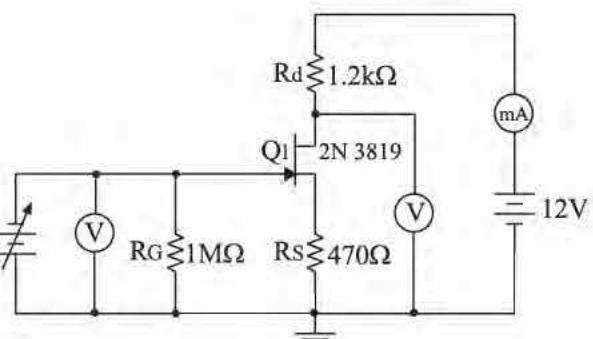

شکل ۴-۳۱

■ منبع تغذیه یا منابع تغذیه را با احتیاط به برق اتصال دهید و روشن کنید.

■ ولتاژ های خروجی را روی صفر ولت تنظیم کنید.

■ اگر منبع تغذیه به سیستم محدود کننده جریان خروجی

### ۴-۳ آزمایش شماره ۲

تقویت کننده سورس مشترک

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

**۴-۳-۱ هدف آزمایش:** بررسی نحوه تقویت کنندگی در یک تقویت کننده سورس مشترک با استفاده از ترانزیستور یا اثر میدان.

#### ۴-۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۴	بردبرد	یک قطعه
۵	مقاومت های $12k\Omega$ و $1M\Omega$ و $470\Omega$ ، (هر یک $\frac{1}{4}$ W)	از هر کدام یک عدد
۶	خازن $10\text{nF}$	یک عدد
۷	ترانزیستور JEFT (۲N۳۸۱۹)	یک عدد
۸	سیم رابط دوسر گیره سوسناری ۵۰ سانتی متری	شش رشته
۹	سیم رابط یکسر گیره سوسناری	شش رشته
۱۰	سیم رابط معمولی	به مقدار کافی

با توجه به جدول ۴-۱ تغییرات

ولتاژ  $V_{GS}$  در یک مدار باعث تغییر جریان ( $I_D$ ) در مدار دیگر می شود.

همچنین تغییرات ولتاژ  $V_{GS}$  باعث تغییرات ولتاژ  $V_{DS}$  می شود.



با توجه به جدول ۴-۱ به سوال های زیر پاسخ دهید:

**سوال ۱:** به ازای تغییرات  $V_{GS}$ /۵ ولت ولتاژ در ورودی  $V_{DS}$  چند ولت تغییر کرده است؟ اعداد را از داخل جدول انتخاب و در زیر یادداشت کنید.



**سوال ۲:** با توجه به جدول ۴-۱ به طور خلاصه عملکرد ترانزیستور JFET را شرح دهید.



#### ۴-۲-۴ نتایج آزمایش

آن چه را در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.



#### ۴-۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۴-۳۲ را روی برد آزمایشگاهی بیندید.


■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت CH1 قرار دهید.

■ سیگنال ژنراتور را روشن کنید. فرکانس آن را روی ۰/۱ KHZ بگذارید و دامنه ولتاژ خروجی آن را روی ۰/۱ ولت تنظیم کنید.

■ منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را روی ۱۲ ولت قرار دهید.

■ کلید AC-GND-DC کانال AC را در حالت CH1 قرار دهید.

■ منحنی موج مشاهده شده را در شکل ۴-۳۳ با مقیاس مناسب رسم کنید و دامنه آن را دقیقاً اندازه بگیرید و در زیر نمودار شکل ۴-۳۳ با مقیاس مناسب یادداشت کنید.

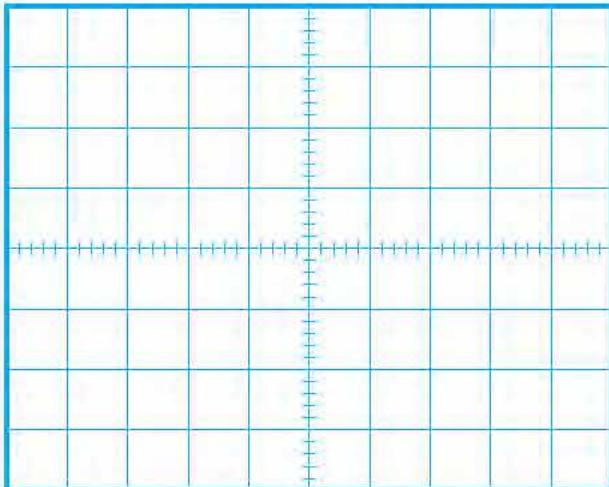

شکل ۴-۳۳  
(CH1)


$$\text{Volts /Div} = 50 \text{ mv/Div}$$

$$V_{O_{\max}} = 50 \text{ mv} \times \dots = V$$


■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت CH2 قرار دهید.

■ کلید AC-GND-DC کانال AC را در حالت CH2 قرار دهید.

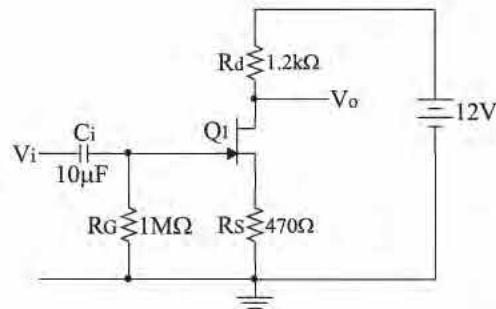■ منحنی موج مشاهده شده را در نمودار شکل ۴-۳۴ با مقیاس مناسب رسم کنید و دقیقاً دامنه آن را اندازه بگیرید.



الف) نقشه‌ی فنی مدار عملی

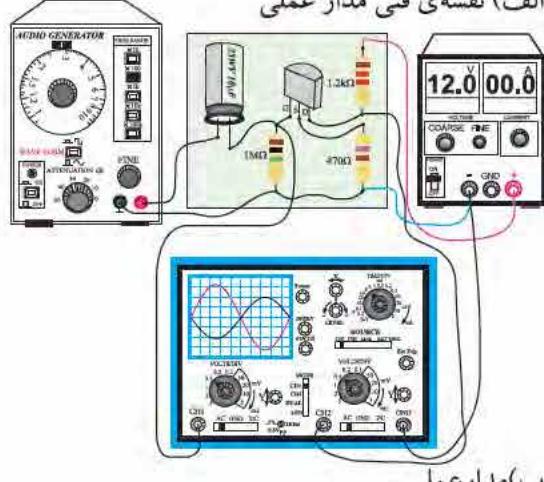

ب) مدار عملی

شکل ۴-۳۲

■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.

■ دامنه خروجی منبع تغذیه را روی صفر تنظیم کنید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های زیر را روی آن انجام دهید.

■ به کمک ولومن INTENT نور اشعه را به مقدار کافی تنظیم کنید.

■ به کمک ولومن FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک (باریک) کنید.

■ کلیدسلکتور Time/Div را روی ۰/۲ ms قرار دهید.

■ ولومن Level را روی صفر بگذارد.

■ ولومن variable time cal را در حالت


■ ولومن Volt variable هر دو کانال را در حالت صفر قرار دهید.

■ کلید AC-GND-DC هر دو کانال را در حالت GND قرار دهید و برای هر دو کانال نقطه صفر در مرکز صفحه حساس تنظیم کنید.

■ کلید سلکتور Volts / DIV کانال ۱CH و کانال ۲CH را روی ۵۰ mv بگذارد.

### ۴-۳-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.

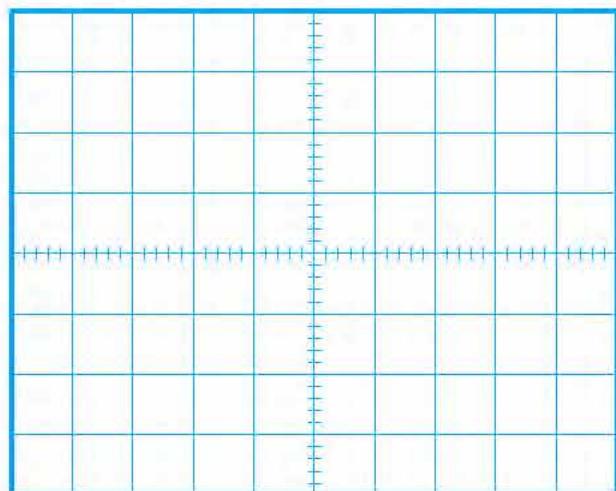

شکل ۴-۳۴

(CH۲)

$$\text{Volt / Div} = ۰.۵\text{V} / \text{Div}$$

$$V_{o_{max}} = ۵\text{mV} \times \text{تعداد خانه‌ها} = ۵\text{mV} \times \dots = V$$

بهره و لتأثر را به کمک  $A_V$  به دست آورید.

$$A_V = \frac{V_{o_{max}}}{V_{i_{max}}} = \frac{V_{o_{eff}}}{V_{i_{eff}}} = \dots =$$

همان طور که از عدد به دست آمده برای  $A_V$  مشخص است، می‌توانید دامنه سیگنال را به کمک ترانزیستور اثر میدان تقویت کرد.

با تغییر مقاومت‌های مدار می‌توانید بهره و لتأثر را تغییر دهید.



در یک مدار الکترونیکی، اگر ترانزیستور JFET سوخته باشد هنگام تعویض حتماً باید همان شماره ترانزیستور جایگزین شود. ترانزیستورهای JFET معمولاً مشابه ندارند.

## ۴-۴ آزمایش شماره ۳

- منبع تغذیه DC را روی ۲۰ ولت بگذارید.
- اسیلوسکوپ را مانند مرحله قبل تنظیم کنید.
- قبل از اتصال سیگنال ژنراتور به مدار، مقادیر ولتاژ DC مربوط به  $V_D$ ,  $V_s$ ,  $V_G$  و  $V_{GS}$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_D = \dots \dots \dots V_1$$

$$V_s = \dots \dots \dots V_1$$

$$V_G = \dots \dots \dots V_1$$

$$V_{GS} = \dots \dots \dots V_1$$

- سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۰۰۰ هرتز و دامنه حداقل تنظیم کنید و به ورودی مدار اتصال دهید.
- کاتال CH2 اسیلوسکوپ را به خروجی مدار متصل کنید و دامنه ورودی را تا حدی افزایش دهید که موج خروجی بدون تغییر شکل باشد.
- کاتال CH1 اسیلوسکوپ را به ورودی مدار وصل کنید و شکل موج ورودی را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۴-۳۶ رسم کنید.

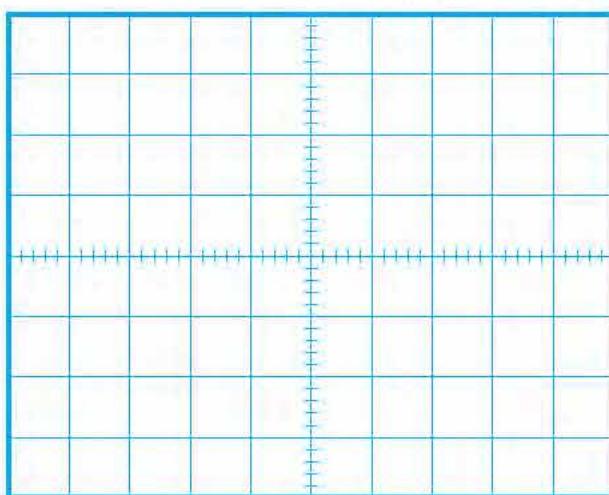

شکل ۴-۳۶  
(CH1)

$\text{Volt / Div} = 5 \cdot \text{mV / Div}$

$$V_{o_{\max}} = 5 \cdot \text{mv} \times \dots = 5 \cdot \text{mv} \times \dots = V$$

## تقویت کننده درین مشترک

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

### ۴-۴-۱ هدف آزمایش: بررسی چگونگی عمل


تقویت در یک تقویت کننده درین مشترک.

### ۴-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقادیر
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A و ۳۰V	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	برد برد
۵	ترانزیستور JEFT (۲N۳۸۱۹)	یک عدد
۶	مقاومت های $1k\Omega$ و $220k\Omega$	از هر کدام یک عدد
۷	$220k\Omega$ و $2k\Omega$ (هر یک $W_{1/2}$ )	۴
۸	خازن $100\mu F$	دو عدد
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسناری	چند رشته
۱۰	سیم رابط یکسر گیره سوسناری	چند رشته
۱۱	سیم رابط معمولی	چند رشته

### ۴-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۴-۳۵ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید.

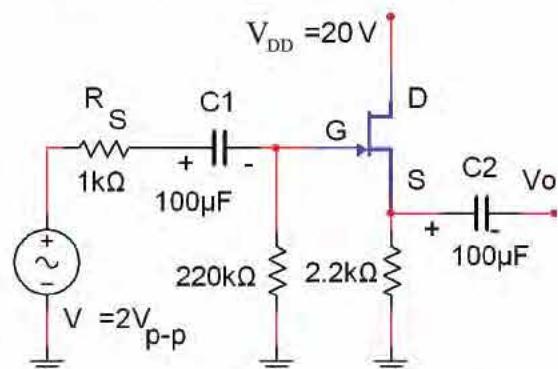


شکل ۴-۳۵ مدار تقویت کننده درین مشترک

#### ۴-۴-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار  
شرح دهید.



با استفاده از کاتال  $\text{CH}_2$  اسیلوسکوپ، شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۴-۳۷ رسم کنید.

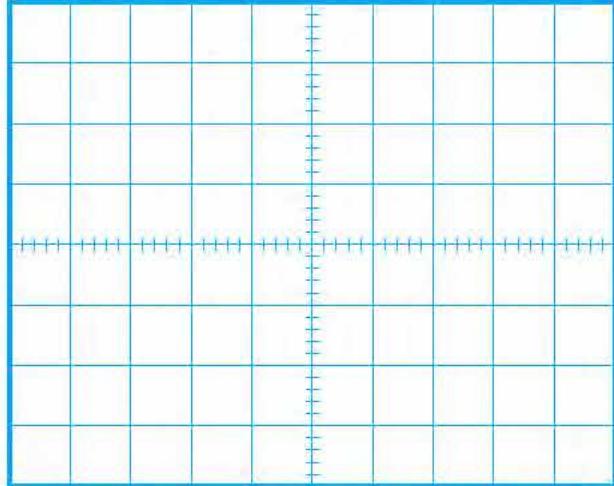

شکل ۴-۳۷  
( $\text{CH}_2$ )

$$\text{Volt/Div} = 5 \cdot \text{mV/Div}$$

$$V_{O_{\max}} = 5 \cdot \text{mV} \times \text{تعداد خانه‌ها} = 5 \cdot \text{mV} \times \dots = V$$

دامنه ولتاژ خروجی و ورودی را با توجه به نمودارهای شکل ۴-۳۶ و شکل ۴-۳۷ به دست آورید و یادداشت کنید.

$V_{i_{\max}} =$	ولت
$V_{O_{\max}} =$	ولت


با توجه به رابطه:  $A_V = \frac{V_O}{V_i}$  بهره ولتاژ مدار را محاسبه کنید.

$$A_V = \dots$$
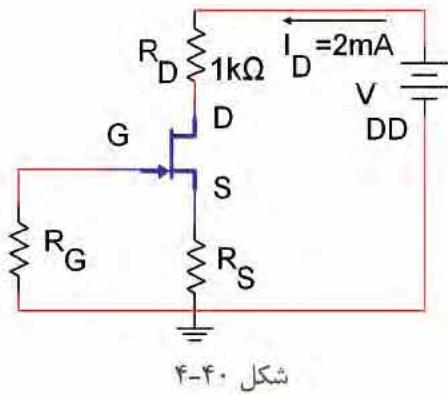
## آزمون پایانی فصل (۲)




- الف) بایاس ثابت  
ب) بایاس سرخود  
ج) بایاس تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی  
د) بایاس با دو منبع مستقل  
۵- در شکل ۴-۴۰ اگر  $I_D = 2\text{mA}$  و  $R_s = 1\text{k}\Omega$  باشد، ولتاژ  $V_{GS}$  را محاسبه کنید.



۱- در ترانزیستور های با اثر میدان ، عامل کنترل جریان خروجی ، ولتاژ ورودی است.

غلط  صحیح

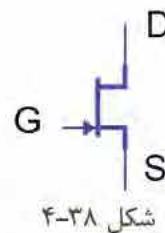۲- علامت قراردادی شکل ۴-۳۸ مربوط به کدام ترانزیستور است ؟



الف) JFET با کانال P

ب) JFET با کانال N

ج) MOSFET با کانال P

د) MOSFET با کانال N

۳- کدام گزینه، مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور BJT را بیان می کند ؟



الف) ساختمان FET ساده تر است.

ب) میزان نویزپذیری FET خیلی کم تر است.

ج) واستگی به حرارت FET خیلی کم تر است.


د) هر سه مورد

- ۶- در ترانزیستور MOSFET شکل ۴-۴۱ نام پایه ای .....(۳) .....(۲) .....(۱) است.

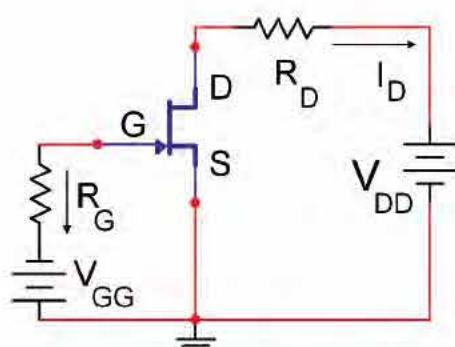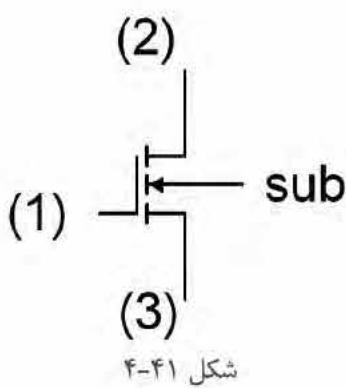


شکل ۴-۳۹

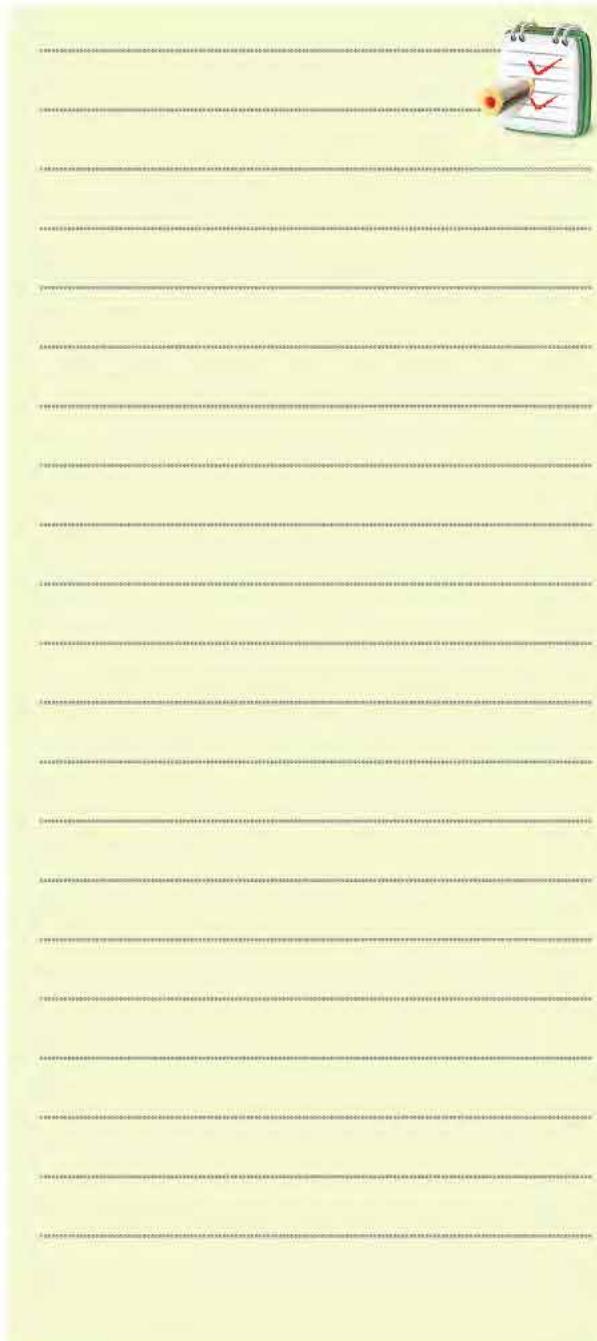
۱۰- عملکرد یک تقویت کننده سورس مشترک را با رسم شکل شرح دهید.



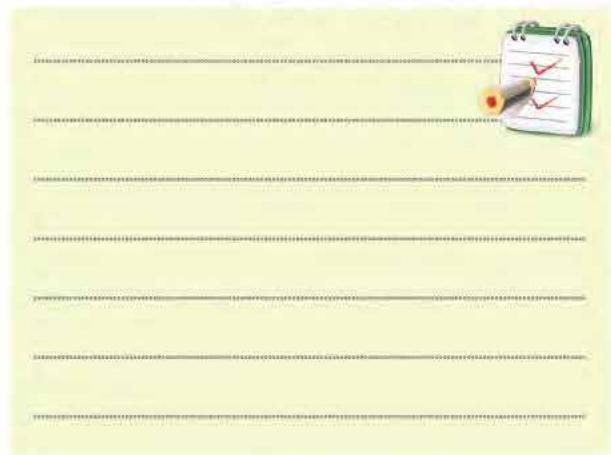۷- طرز کار یک ترانزیستور MOSFET با کانال تهی شونده (تخلیه ای) نوع N را شرح دهید.



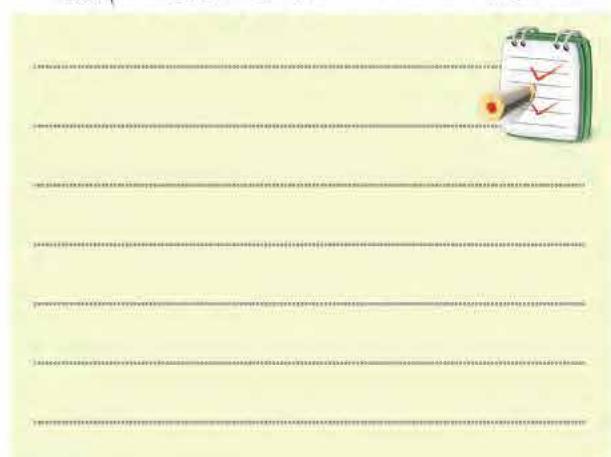۸- کار برد MOSFET ها در الکترونیک نام ببرید.



۹- نحوه حفاظت گیت در MOSFET را شرح دهید.

