

۲-۸ شناسایی مبانی طراحی و اجرای مدارهای ساده‌ی الکترونیکی

۲-۸-۱ سامانه‌های خودکار بدن انسان، نمونه‌ای

در دسترس: سامانه‌های خودکار بدن انسان از جهتی ساده‌ترین نمونه‌های خودکارند. برای مثال در صورتی که انسان در بدن خود درد را احساس نکند خیلی زود فرسوده می‌شود و از دنیا می‌رود. در واقع بدن انسان دارای حسگرهایی است که بروز مشکل را به فرد اطلاع می‌دهند. در بدن انسان هزاران حسگر وجود دارد که در زمان لازم، فرمان را دریافت می‌کنند و به محل‌های مورد نیاز ارسال می‌نمایند. در بسیاری از موارد وجود حسگرها در بدن و مهیا بودن یک سامانه خودکار برای تعمیر و اصلاح، موجب می‌شود که بدون واردشدن خسارت جدی به بدن، مشکل حل شود. حتی می‌پرسید چگونه؟ فرض کنید زانو شما به جسمی سخت برخورد می‌کند. حسگرهای روی زانو فرمان می‌گیرند و بروز درد را به مغز منتقل می‌کنند. مغز از طریق ماهیچه‌ها به ما فرمان می‌دهد و پا به عقب کشیده می‌شود. این مجموعه را یک سامانه خودکار می‌نامند. زیرا با عقب کشیدن پا، میزان آسیب به آن به حداقل می‌رسد. بعد از آن سایر اعضای داخلی بدن برای رفع عیب به همکاری می‌پردازند. در صورتی که آسیب، جزئی و در حد کوتگی باشد، به ترتیج بدن آن را ترمیم می‌کند. ولی اگر شکستگی رخ داده باشد، با فرمانی که به مغز می‌رسد، پا از حرکت می‌ایستد و نیاز شما را برای مراجعته به پزشک و بستن آتلی یا گچ گرفتن اعلام می‌کند. اگر اعصاب و حسگرهای بدن، فرمان لازم را برای توقف حرکت به ماهیچه‌ها ندهند و دردی وجود نداشته باشد استخوان شکسته شده از میان ماهیچه‌ها بیرون می‌آید و موجب خونریزی می‌شود و در نهایت به مرگ می‌انجامد.

بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که در یک سامانه خودکار یا فرآیند اجرایی خودکار میزان آسیب به حداقل می‌رسد و در بسیاری از موارد سیستم می‌تواند خود را به حالت تعادل برگرداند. در شکل ۲-۱۵۱ و ۲-۱۵۲ تعدادی از حسگرهای بدن انسان را ملاحظه می‌کنید.




شکل ۲-۱۵۰-۲-۱۵۱ انسان نمونه‌ی کاملی از سامانه‌ی خودکار (اتوماسیون) قابل ترمیم با حسگرهای آن



شکل ۲-۱۵۱- اگر حسگرهای بدن انسان وجود نداشته باشند، عمر انسان بسیار کم می‌شود.


۲-۸-۲- خودروی مجهز به سیستم الکترونیکی:

در صورتی که بخواهیم اتومبیل نیز مانند انسان، عمر طولانی داشته باشد و خیلی زود فرسوده نشود، لازم است برای آن یک سامانه‌ی خودکار تهیه کنیم. برای داشتن سامانه‌ی خودکار نیاز به سامانه‌های الکترونیکی داریم. برای مثال، در صورتی که لنت ترمز اتومبیل در حال تمام شدن است، اگر فرمانی به راننده داده شود، او بلا فاصله اقدام به تعویض لنت می‌کند. ولی اگر این فرمان نباشد، لنت تمام می‌شود و به دیسک چرخ آسیب می‌رسد. برای صدور این فرمان می‌توان حسگری را روی کاسه‌ی چرخ نصب کرد که قطر لنت را اندازه‌بگیرد و به مدار الکترونیکی منتقل کند. هنگامی که قطر لنت به حد معینی رسید، مدار الکترونیکی به راننده اخطار می‌دهد. در شکل ۲-۱۵۲ تعدادی از مکان‌هایی که خودرو به سامانه‌ی الکترونیکی نیاز دارد، ملاحظه کنید. یادآور می‌شود که برای داشتن یک خودروی تمام خودکار (تمام الکترونیک) لازم است کلیه قسمت‌های خودرو از سامانه‌های الکترونیکی لازم برخوردار باشند.

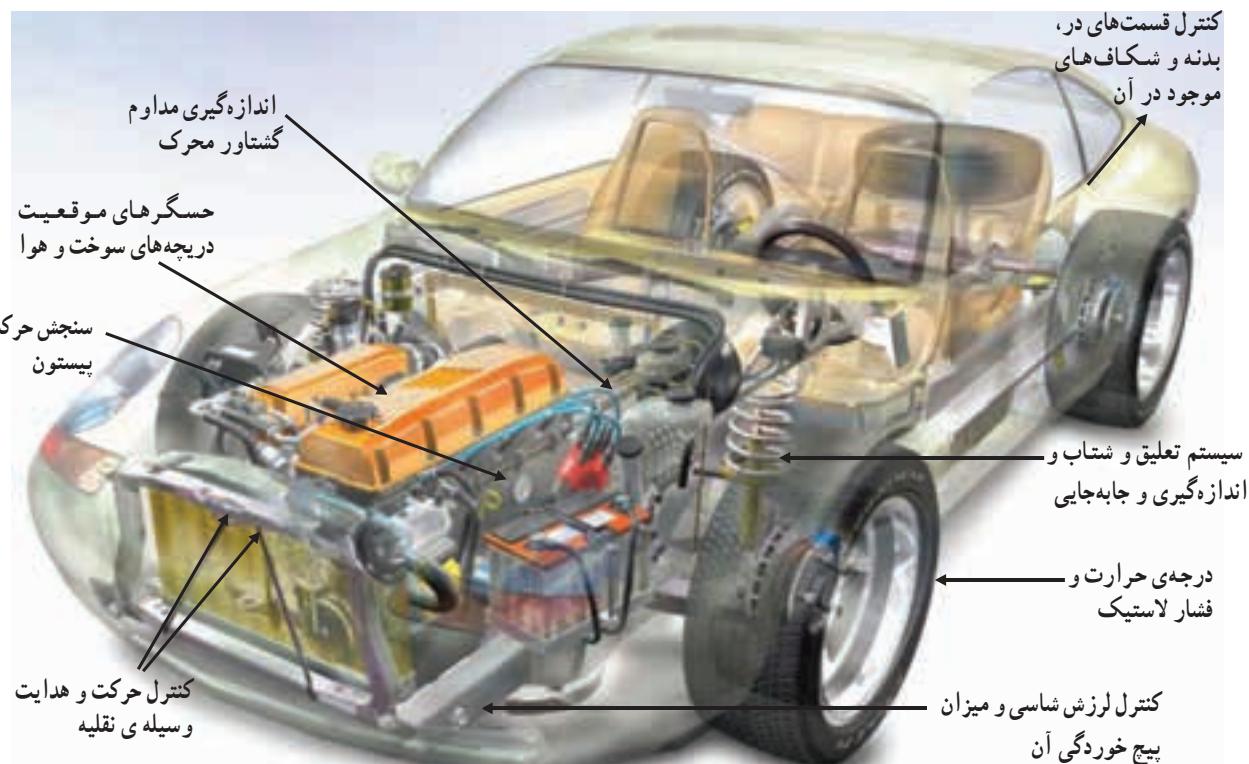

شکل ۲-۱۵۲- اگر قسمت‌های نشان داده شده تحت کنترل قرار گیرند، عمر خودرو چند برابر می‌شود و به تعمیر، سرویس و نگهداری کمتری نیاز خواهد داشت.

کنترل در و آیندها

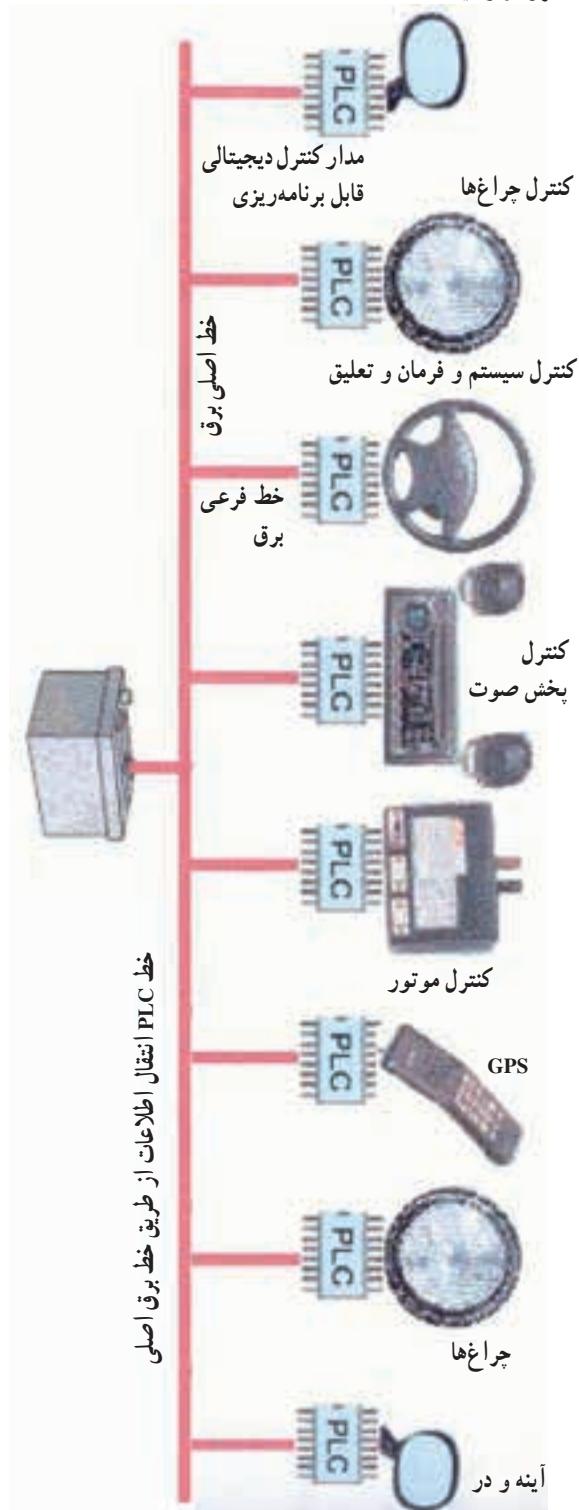


شکل ۱۵۳-۲- کاهش تعداد سیم‌ها با استفاده از انتقال اطلاعات از طریق خط برق اصلی

۲-۳- کاهش حجم در خودروهای مجهر به سامانه‌های الکترونیکی: در خودروهای جدید، با وجود افزایش حسگرها (Sensors)، محرک‌ها (Actuators)، واحدهای کنترل (Control unit) تجهیزات آسایشی (comfort)، مانند تلویزیون و ایجاد ایمنی بیشتر (safety) از حجم سیم‌کشی کاسته شده است. در سال ۱۹۶۰ در یک خودرو تقریباً ۲۰۰ متر سیم مصرف می‌شد. در حالی که در خودروهای جدید با افزایش واحدهای خودکار یادشده حداقل به ۲ کیلو متر سیم نیاز است. استفاده از این حجم سیم موجب افزایش وزن اتومبیل و مشکل شدن فرآیند تعمیرات می‌شود. لذا شرکت‌های خودروسازی برای غلبه بر این معضل به ایجاد شبکه‌های کامپیوتری با پروتکل‌های خاص (قراردادهای خاص) برای انتقال داده‌ها (اطلاعات) و بر روی خودروها اقدام نموده‌اند. در این شبکه‌ها از گذرگاه داده‌های مولتی‌پلکس (multiplex) استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توانیم با استفاده از یک سیم اطلاعات زیادی را انتقال دهیم. برای انجام این عمل، لازم است در ابتدای خط کلیه‌ی اطلاعات رمزگذاری شود و در انتهای خط رمزگشایی گردد. اجرای این فرآیند بسیار پیچیده است. اما کلیه‌ی فرآیندها در یک یا دو بسته‌ی الکترونیکی کوچک در اختیار شما قرار می‌گیرد که فقط تعدادی سیم از آن خارج می‌شود. یکی از این روش‌ها، استفاده از خط اصلی باتری اتومبیل است که آن را پی‌ال‌سی^۱ (PLC) یا انتقال اطلاعات از خط اصلی برق می‌نامند. در شکل ۱۵۳-۲ نمودار بلوکی این سیستم را ملاحظه می‌کنید. در روی شکل قسمت‌های دیگری وجود دارد که آن نیز با پی‌ال‌سی^۲ (PLC) مشخص شده است. PLC در این قسمت به معنی کنترل دیجیتالی قابل برنامه‌ریزی است که مدار الکترونیکی خاصی است.

۱- PLC power line communication است.

۲- PLC در این قسمت از حروف اول programmable logic control استفاده شده است و به معنی مدار دیجیتالی قابل برنامه‌ریزی است.

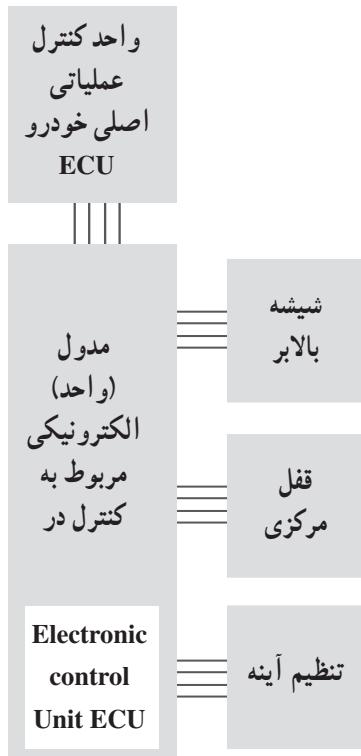

شکل ۲-۱۵۴- مدار الکترونیکی کنترل مربوط به در یک نمونه خودرو

در شکل ۲-۱۵۴ نمونه‌ی دیگری از شبکه سیم‌کشی را در قسمتی از یک خودروی الکترونیکی مشاهده می‌نمایید. در این شکل واحد الکترونیکی کنترل در خودرو را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کلیه قسمت‌ها فقط با ۴ رشته سیم با هم ارتباط دارند.


۲-۸-۵- قراردادهای قانونی حاکم بر سیستم‌های الکترونیکی خودرو: از آنجا که خودرو از نظر ایمنی باید کاملاً قابل اعتماد باشد، کارخانه‌های سازنده قانوناً ملزم‌اند مقررات آن را اجرا نمایند. برای مثال اگر در یک خودرو سیستم ترمز ای‌بی‌اس (ABC) از کار بیفتند، باید ترمز را از کار بیندازد. در این حالت باید ترمز خودرو مانند یک ترمز معمولی عمل کند. این نوع مقررات را اصطلاحاً پروتکل (Protocol) یا قرارداد قانونی می‌نامند. برای خودروها سه نوع قرارداد تدوین شده است.

- قرارداد^۱ CAN که کنترل عملکرد نیروی محرکه را (که برای انتقال اطلاعات به سرعت بالایی نیاز دارد) برعهده می‌گیرد.
- قرارداد^۲ VAN که برای مواردی از قبیل کیسه‌ی هوا، سیستم تهویه و ... به کار می‌رود.
- قرارداد^۳ LIN که برای موارد ساده‌تر مانند کمربند ایمنی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱- حروف اول کلمات CAN Controller Area Net work است.

۲- حروف اول کلمات VAN Vehicle Area Network است.



۳- حروف اول کلمات LIN Local Interconnet Nerwork است.

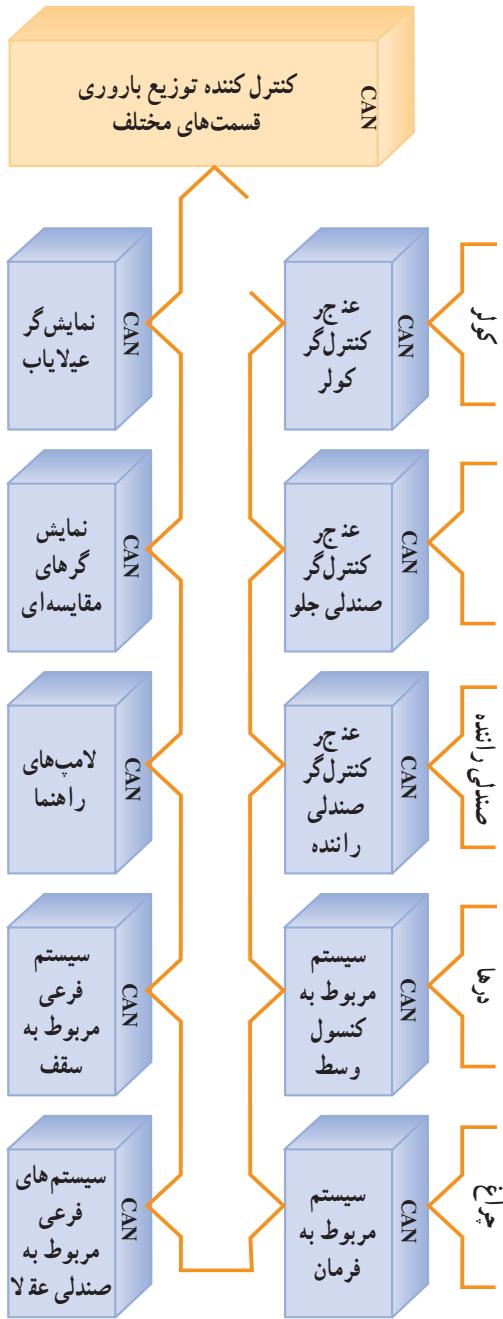



شکل ۲-۱۵۵- یک نمونه سیستم ساده شده VAN

یادآور می شود علاوه بر پروتکل های ذکر شده، پروتکل های دیگری نیز وجود دارد.

در واقع پروتکل ها در استاندارد سازی سیستم های الکترونیکی خودرو نقش بسیار سازنده ای بر عهده دارند. در شکل ۲-۱۵۵ یک سیستم فرعی پروتکل CAN را ملاحظه می کنید. همان طور که در شکل مشاهده می شود، ارتباط قسمت ها با هم حلقه ای است و با تعداد سیم بسیار کمی صورت می گیرد. در این سیستم ها نیاز به یک پردازشگر مرکزی است که در اصطلاح بازار به آن کامپیوتر ماشین می گویند. برای کنترل و تنظیم قسمت های مختلف این نوع سیستم ها باید از کامپیوتر و دستگاه های مخصوص به نام Diac استفاده کرد.

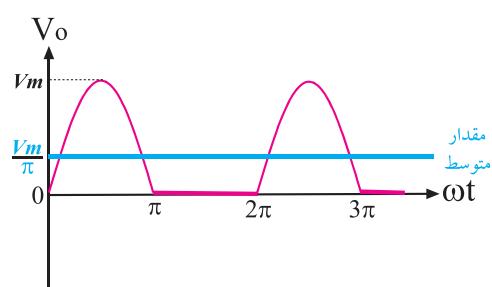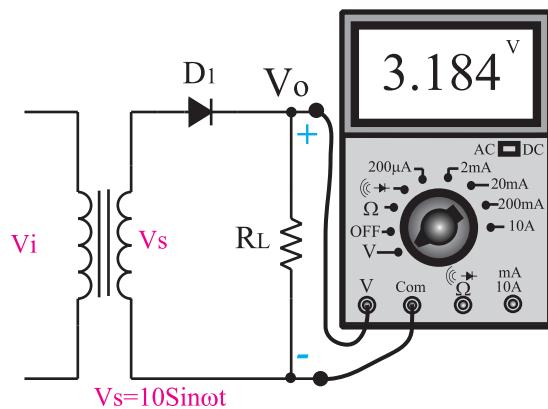

شکل ۲-۱۵۶- مدار یکسو ساز نیم موج و شکل موج خروجی آن

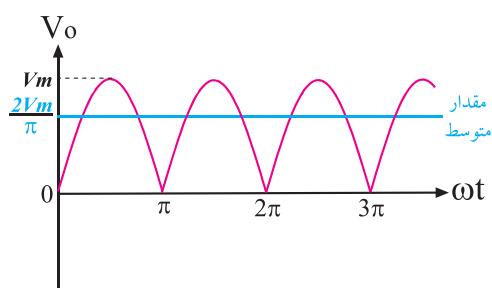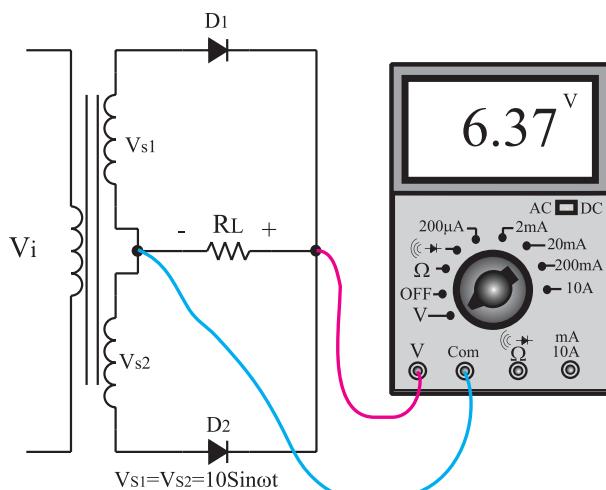


شکل ۲-۱۵۷- مدار یکسو ساز غام موج با دو دیود

۲-۸-۷- نمونه هایی از مدارهای دیودی یکسو



ساز: در شکل ۲-۱۵۶ مدار یکسو ساز نیم موج ترسیم شده است. برای طراحی این مدار باید اول بدانیم با چه ولتاژ جریانی می خواهیم کار کنیم. سپس با استفاده از کتاب اطلاعات، آن نوع دیودی را انتخاب کنیم که بتواند جریان و ولتاژ مورد آزمایش را بمل کند. مثلاً اگر ولتاژ ماکم تراز ۱۰۰ ولت و جریان مدار کم تراز یک آمپر باشد دیود ۱N4001 مناسب است. برای طراحی مدارهای یکسو ساز تمام موج و پل نیز از همین قانون تعییت می کنیم.

در شکل های ۲-۱۵۷ و ۲-۱۵۸ دو نوع مدار یکسو ساز تمام موج آمده است.


کمی فکر کنید: نحوه عملکرد یکسو ساز تمام موج با دو دیود را شرح دهید.

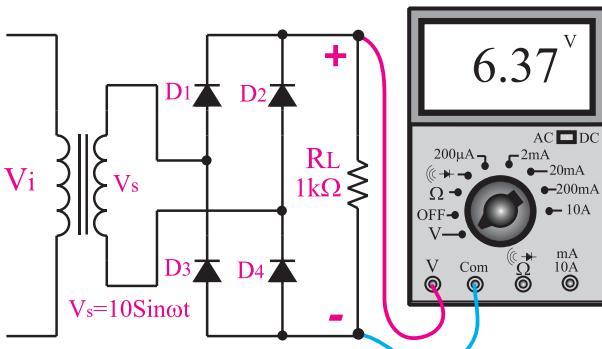


شکل ۲-۱۵۸ - مدار یکسو ساز غام موج نوع پل

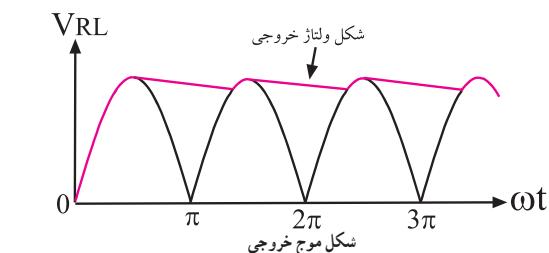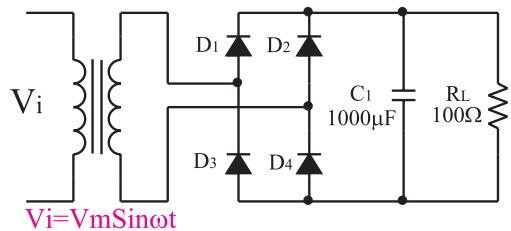

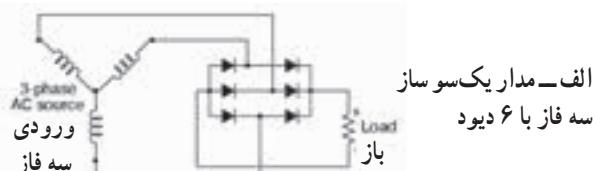شکل ۲-۱۵۹ - مدار یکسو ساز غام موج نوع پل با صافی خازنی



ب - یک نمونه دیود یکسو ساز سه فاز سه فاز قابل استفاده در خودرو

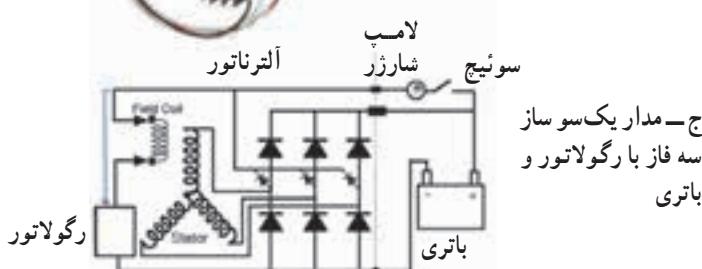


شکل ۲-۱۶۰ - یکسو ساز سه فاز

تحقیق کنید: نحوه عملکرد یکسو ساز تمام موج نوع پل تشریح کنید.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


برای صاف کردن ولتاژ یکسو شده از خازن استفاده می کیم. در شکل ۲-۱۵۹ مدار یکسو ساز تمام موج نوع پل را با خازن صافی و شکل موج خروجی مشاهده می کنید. در این یکسو ساز از ۴ دیود استفاده شده است. از یکسو سازها برای یکسو سازی جریان تولید شده توسط آلترناتور خودرو به منظور شارژ باتری استفاده می کنند. یادآور می شود که آلترناتورهای استفاده شده در خودرو به صورت سه فاز است و یکسو سازی آن نیز به صورت سه فاز صورت می گیرد.

در شکل الف - ۲-۱۶۰ یک نمونه مدار یکسو ساز سه فاز را مشاهده می کنید. برای یکسو سازی سه فاز از یک مجموعه دیود که در آن ۳ یا ۶ دیود قرار دارد استفاده می کنند. در شکل ب - ۲-۱۶۰ یک نمونه دیود یکسو ساز سه فاز را، که در اتومبیل های قدیمی به کار می رود، آورده ایم. در شکل ج - ۲-۱۶۰ یک نمونه مدار کامل یکسو ساز سه فاز را برگولاتور و اجزاء جانبی آن ملاحظه می کنید.

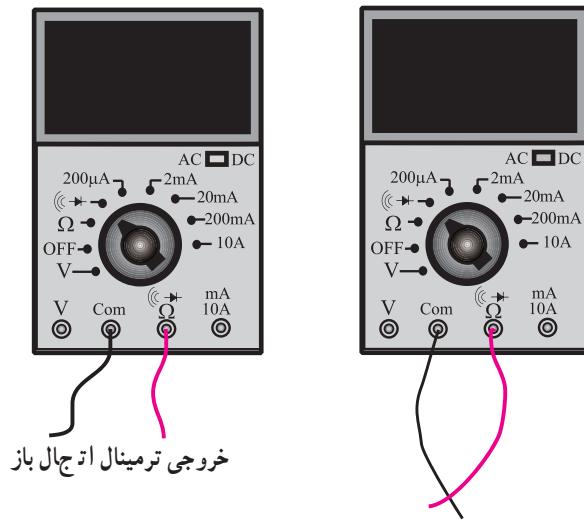

شکل ۲-۱۶۱— خروجی ترمینال‌های تست دیود

هنگام آزمایش دیود به قطب‌های آن توجه کنید.

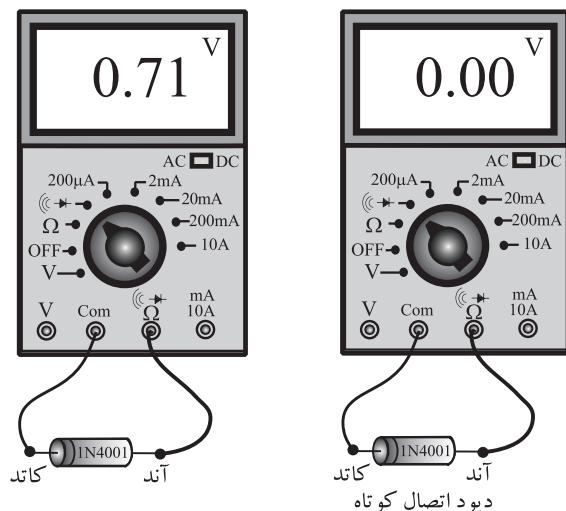


شکل ۲-۱۶۲— آزمایش دیود توسط مولتی‌متر دیجیتال.

۲-۸-۸— کار عملی: آزمایش دیود

- اطلاعات اولیه: با استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی، می‌توانید دیود را آزمایش کنید. روی هر مولتی‌متر دیجیتالی قسمتی برای آزمایش دیود وجود دارد که با علامت $\downarrow\downarrow$ مشخص شده است. در صورتی که مولتی‌متر روی علامت $\downarrow\downarrow$ قرار گیرد. بین ترمینال‌های Com و ترمینال مربوط به $\downarrow\downarrow$ ، بسته به نوع مولتی‌متر، ولتاژی برابر با ۵۰۰ تا سه ولت قرار می‌گیرد. در صورتی که این دو ترمینال باز باشند ولتاژ دو سر ترمینال‌ها را نشان می‌دهد. اگر دو سر ترمینال را به هم اتصال کوتاه کنیم، مولتی‌متر صفر (0°) را نشان می‌دهد (شکل ۲-۱۶۲). در صورتی که دیود را طبق شکل ۲-۱۶۲ به مدار وصل کنیم، چنان‌چه دیود سالم باشد عددی در حدود 0.7° و در صورتی که اتصال کوتاه باشد عدد صفر را نشان می‌دهد.

تحقیق کنید: آیا روش‌های دیگری نیز برای آزمایش دیود وجود دارد؟ شرح دهید.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

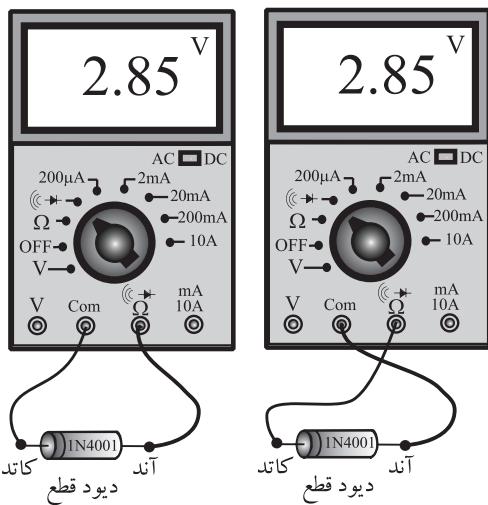

شکل ۲-۱۶۳—دیود سوخته است (قشع است).

در صورتی که به هر دلیلی دیود قطع باشد، مولتی متر عدد خروجی ترمینال‌ها را نشان می‌دهد (شکل ۲-۱۶۳).

● تجهیزات و مواد مورد نیاز: مولتی متر دیجیتالی،

چند نمونه دیود

● مراحل اجرای آزمایش

— چند نمونه دیود سالم را در اختیار بگیرید و براساس شکل های شماره ۲-۱۶۲ تا ۲-۱۶۳ آن‌ها را آزمایش کنید.

— چند نمونه دیود معیوب را که قطع یا دارای اتصال کوتاه‌اند، در اختیار بگیرید و آن‌ها را آزمایش کنید.

— چند نمونه دیود نورانی LED در اختیار بگیرید و آن‌ها را آزمایش کنید.

نتایج حاصل از آزمایش دیود را شرح دهید.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

نکته‌ی مهم: در صورتی که دیود مورد

آزمایش از نوع سیلیسیوم باشد مقدار ولتاژ هدایت

آن بیش تر از ۰.۷V و اگر از نوع ژرمانیوم باشد ولتاژ



آن کم تر از ۰.۳V است.

— چند نمونه دیود یکسو ساز خودروهای قدیمی را در صورتی که موجود است در اختیار بگیرید و آن‌ها را آزمایش کنید.

— میز کار خود را مرتب کنید و وسایل آزمایشگاهی را ویل دهید.

۴ ساعت

زمان

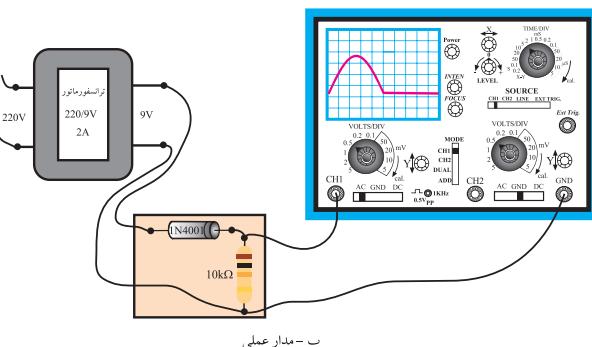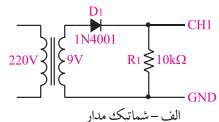

شکل ۲-۱۶۴—مدار یکسو ساز نیم موج

۲-۸-۹—کار عملی: یک سوسازی

مدار یکسو ساز نیم موج، غام موج، پل و صافی

● تجهیزات و مواد مورد نیاز: ترانسفورماتور ۲۲۰ وولت به ۶ وولت، اسیلوسکوپ، بُرد آزمایشگاهی، دیود ۱N4001،

چهار عدد، مقاومت $۱\text{k}\Omega$ یک کیلو اهم یک عدد، حافظن ۴۷nF با ولتاژ کار ۲۵ ولت یک عدد، سیم رابط به مقدار کافی.

● مراحل اجرای آزمایش

— مدار شکل ۲-۱۶۴ را روی بُرد آزمایشگاهی بیندید.

نکته‌ی مهم: در صورت کم بود زمان

می‌توانید مدار را از قبل روی بُرد مدار چایی آماده

کنید و در اختیار فرآگیران قرار دهید.

– اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های زیر را روی آن انجام دهید.

● با ولوم‌های INTEN و FOCUS اشعه را با نور کافی و متراکر تنظیم کنید.

● کلید سلکتور Mode را در حالت CH₁ بگذارید.

● کلید سلکتور source را در حالت LINE قرار دهید.

● کلید سلکتور volt/oiv کانال CH₁ را روی ۵ ولت بگذارید.

● کلید سلکتور Time/Div را روی ۲ms قرار دهید.

● به کمک V/position خط اشعه را در وسط صفحه تنظیم کنید.

● کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ را در حالت DC بگذارید.

– ورودی ترانسفورماتور را با احتیاط کامل به برق ۲۲۰ ولت وصل کنید.

– شکل موج مشاهده شده روی صفحه ای اسیلوسکوپ را روی نمودار شکل ۱۶۵-۲ رسم کنید.

– دامنه‌ی ولتاژ ماکریم نشان داده شده روی صفحه اسیلوسکوپ را اندازه بگیرید.

=.....volt = دامنه‌ی ماکریم


– مقدار زمان تناوب موج نشان داده شده روی شکل ۱۶۵-۲ را اندازه بگیرید.

T =.....ms

– مقدار فرکانس موج نشان داده شده روی شکل ۱۶۵ را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{...} \text{ Hz} \quad \text{هرتز}$$

– دستگاه را از برق بکشید و میز آزمایشگاهی را مرتب کنید و وسایل را ویل دهید.

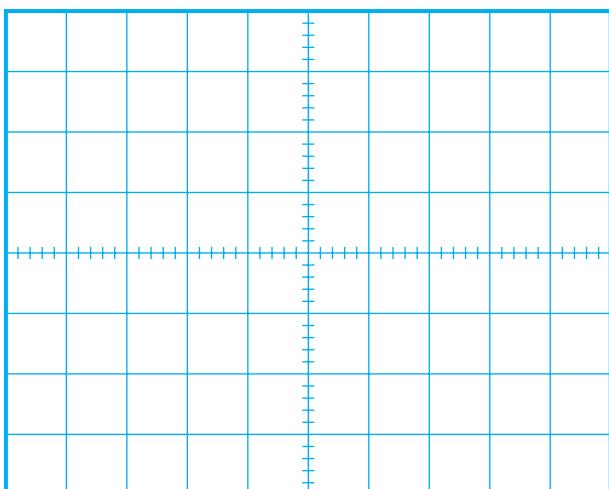

شکل ۱۶۵-۲—شکل موج خروجی مدار یک سو ساز نیم موج

مدار یک سوساز پل


– مدار یک سو ساز پل (شکل ۲-۱۶۶) را روی برد

آزمایشگاهی بیندید.

– اسیلوسکوپ را روشن کنید و آن را مشابه آزمایش قبل

تنظیم کنید.

– ورودی را با احتیاط کامل به برق بزنید.

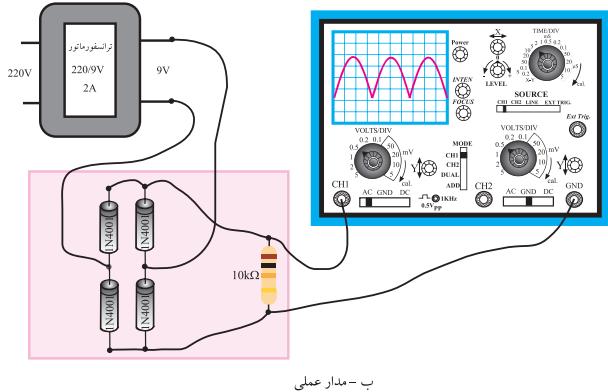

شکل ۲-۱۶۶ – مدار یک سو ساز پل

نکته‌ی ایمنی: هنگام اتصال دیودها به

مدار، به قطب‌های دیود کاملاً توجه کنید. در

صورتی که قطب‌های دیود را اشتباہ اتصال دهید،

دیود می‌سوزد و متکن است به ترانس نیز آسیب

بررسد.

– شکل موج نشان داده شده روی صفحه‌ی حساس را

روی شکل ۲-۱۶۷ با مقیاس مناسب‌تر ترسیم کنید.


– دامنه‌ی ماکریم سیگنال نشان داده شده روی صفحه‌ی

حساس را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

ولات = دامنه‌ی ماکریم

– دستگاه را از برق بکشید و میز آزمایشگاهی را مرتب


کنید.

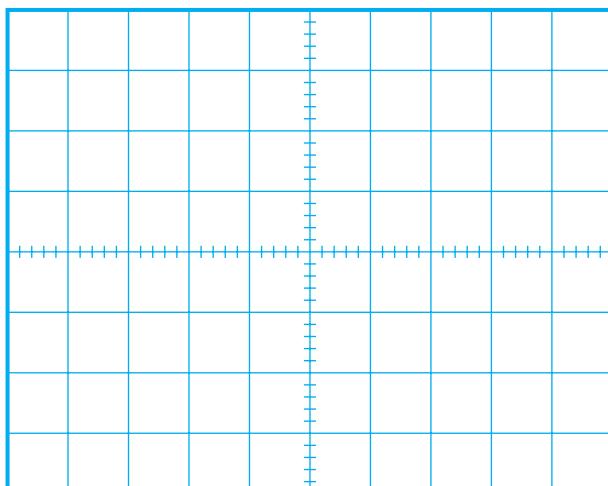

شکل ۲-۱۶۷ – شکل موج خروجی مدار یک سو ساز پل

در صورتی که مدار آماده و موتاز شده در

اختیار دارید، از آن استفاده کنید.

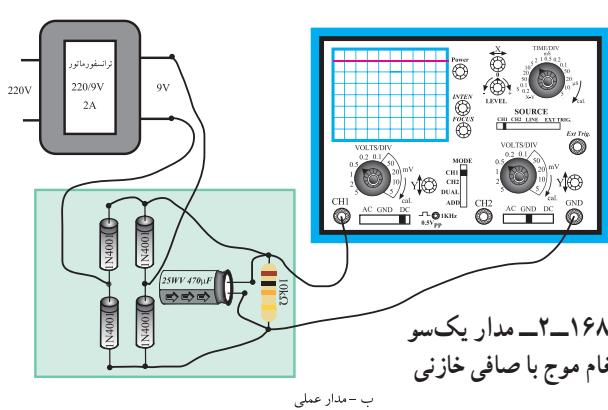


شکل ۲-۱۶۸ – مدار یک سو ساز موج با صافی خازنی

مدار یک سو ساز پل با صافی خازنی


– مدار شکل ۲-۱۶۶ را از برق بکشید و طبق شکل

۲-۱۶۸ یک عدد خازن صافی به آن اضافه کنید.

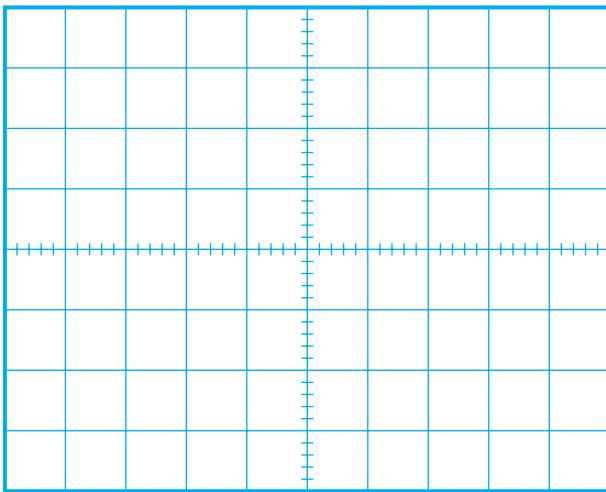


شکل ۲-۱۶۹- شکل موج خروجی مدار یکسو ساز غام موج با صافی خازنی

زمان ۲ ساعت

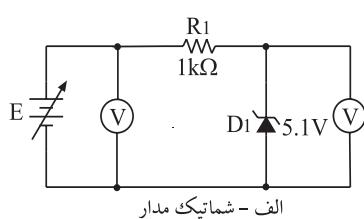

الف - شماتیک مدار

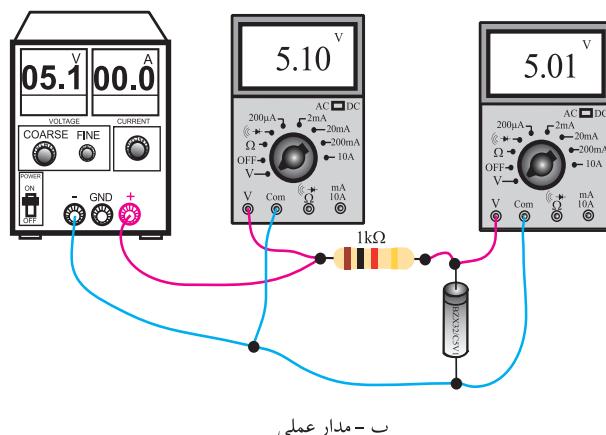

شکل ۲-۱۷۰- مدار دیود زنر

- مدار را مجدداً به برق بزنید.

- شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس شکل ۲-۱۶۹ را رسم کنید.

- دامنه ولتاژ DC خروجی را اندازه بگیرید.

= دامنه ماکریم ولتاژ VDC

- دستگاه را از برق بکشید و میز آزمایشگاهی را مرتبت کنید و وسایل را ویل دهید.

توجه: در صورتی که شکل موج از صفحه ای اسیلوسکوپ خارج نشد، سلکتور V/DIV را تغییر دهید تا شکل موج روی صفحه بیاید.

۲-۸-۱۰- کار عملی آزمایش دیود زنر

● مواد و تجهیزات لازم: منع تغذیه صفر تا ۱۲ ولت-

دیود زنر ۵.۱V - مقاومت ۱KΩ سیم رابط - مولتی متر دیجیتالی

● مراحل اجرای آزمایش

- مدار شکل ۲-۱۷۰ را روی بُرد آزمایشگاهی بیندید.

در صورتی که بُرد آزمایشگاهی آماده در اختیار دارید. از آن استفاده نمایید.

- ولتاژ ورودی را به تدریج افزایش دهید و به ولتاژ خروجی توجه کنید. باید ولتاژ خروجی به تدریج افزایش یابد. در صورتی که ولتاژ به بیش از ۵.۱V ولت برسد، باید ولتاژ خروجی ۷ابت مل آند.

- منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت قرار دهید و ولتاژ خروجی را یادداشت کنید.

$$V_o = \dots \text{ volt}$$

- آیا دیود، به عنوان رگولاتور ولتاژ، قابل استفاده است؟

شرح دهید.

- یک دیود زنر ۱۲ ولت در اختیار بگیرید و مراحل

اجرای آزمایش را تکرار کنید.

— میز آزمایشگاهی را مرتب کنید و وسایل خود را دهید.

توضیق دهید

اصول کار و ساختمان ترانزیستور را به طور خلاصه تشریح کنید.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

۱۱-۸-۲- نمونه هایی از مدارهای ترانزیستوری طراحی مدارهای ترانزیستوری: برای طراحی مدارهای ترانزیستوری، به اطلاعات جامعی از ترانزیستور و قطعات جانی آن نیاز داریم. برای ترانزیستور، از نظر طراحی دو بُعد کاملاً متفاوت وجود دارد.

— طراحی دی سی (DC)

— طراحی ا سی (AC)

در طراحی دی سی (DC) ترانزیستور از نظر DC را بایاس می شود. به عبارت دیگر شرایط DC برای آن مشخص می گردد. در طراحی ا سی (AC) شرایط کار ترانزیستور برای ولتاژ AC مورد بررسی قرار می گیرد.




امروزه مجموعه‌ی مدارهای ترانزیستوری در یک آی سی (IC) قرار دارد و طراحی آن توسط تیم طراحی انجام می شود، مبنای طراحی ترانزیستور، جریان و ولتاژ پایه‌های ترانزیستور است. در شکل ۲-۱۷۱ ولتاژها و جریان‌های ترانزیستور را ملاحظه می کنید. در کلیه‌ی شرایط باید رابطه

$$I_E = I_C + I_B$$


صدق کند.

همان‌طور که ملاحظه می شود، ولتاژ بین پایه‌های ترانزیستور را با حرف V مشخص می کنند و به دنبال آن نام پایه‌ها را می نویسند. مثلًا ولتاژ بین پایه‌های بیس - امیتر را با V_{BE} مشخص می نمایند.


ترانزیستور می تواند در نقش کلید الکترونیکی، مدار تقویت کننده و ... به کار رود. زیرا تغییرات جریان بیس که مقدار آن بسیار کم است موجب تغییرات بسیار زیاد جریان کلکتور و امیتر می شود. یعنی اگر جریان بیس 1 mA تغییر کند. جریان کلکتور با توجه به نوع ترانزیستور می تواند تغییراتی برابر با 100 mA داشته باشد.

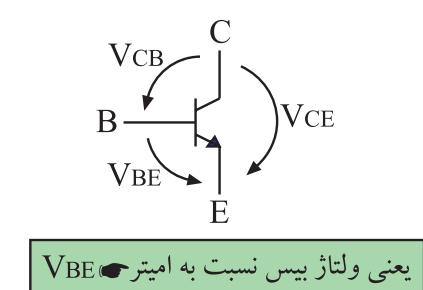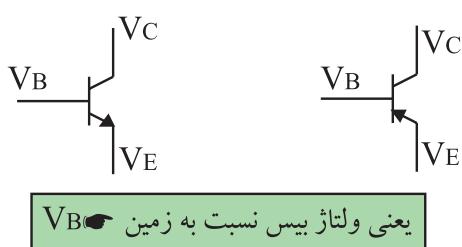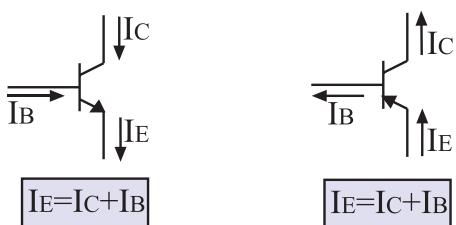

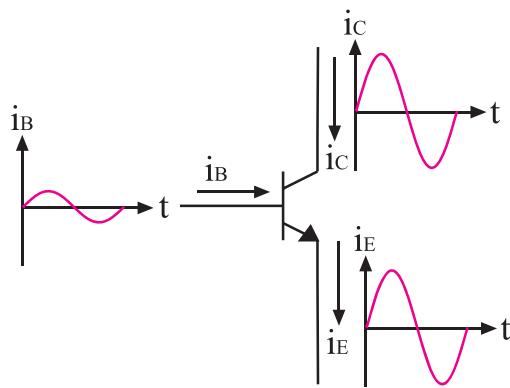شکل ۲-۱۷۱- جریان و ولتاژ پایه‌های ترانزیستور



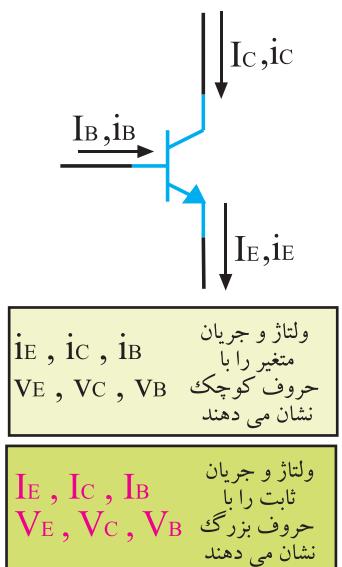تغییرات جریان بیس باعک تغییر جریان کلکتور می‌شود.



نحوه نامگذاری جریان‌ها و ولتاژ‌های متنابه ب و باست در ترانزیستور


شکل ۲-۱۷۲- عمل تقویت کنندگی و رله‌های متنابه بین جریان‌های ترانزیستور

در شکل ۲-۱۷۲، عمل تقویت کنندگی و رابطه بین جریان‌ها و ولتاژ‌های ترانزیستور را مشاهده می‌کنید.

تحقیق کنید: به چه دلیل باید $I_E = I_B + I_C$ باشد؟

با شد شرح دهید.

زمان

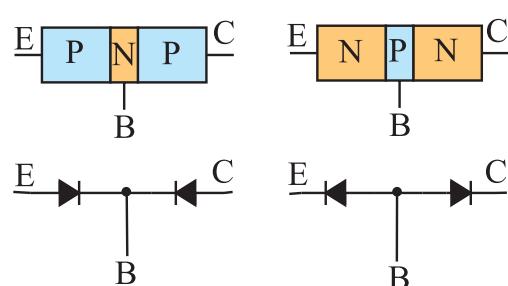

شکل ۲-۱۷۳- مدار معادل ترانزیستور


۲-۸-۲- کار عملی: آزمایش ترانزیستور

● مواد و تجهیزات مورد نیاز

مولتی متر دیجیتال، ترانزیستور

● مراحل اجرای آزمایش

- یک ترانزیستور را می‌توان به صورت دو اتصال PN نمایش داد. در شکل ۲-۱۷۳ مدار معادل دو اتصال PN برای ترانزیستورهای PNP و NPN نشان داده شده است.

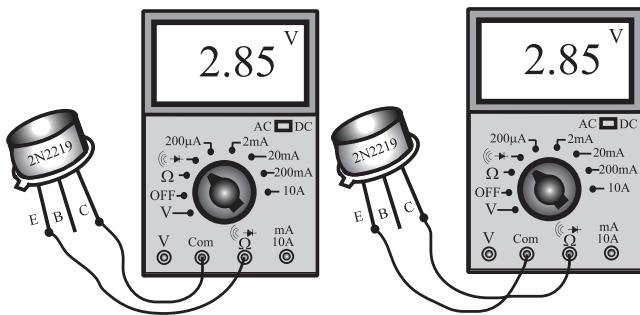


شکل ۲-۱۷۴- پیدا کردن دو پایه‌ای که باهم ارتباط ندارند.


- برای تشخیص نوع ترانزیستور (NPN یا PNP) و نوع پایه‌های آن، می‌توانیم از مولتی‌متر دیجیتالی به صورت زیر استفاده کنیم.

پایه‌های کلکتور و امیتر در هیچ جهتی از خود جریان عبور نمی‌دهند، بنابراین در یک ترانزیستور، ابتدا دو پایه‌ای را که در هیچ جهتی از خود جریان عبور نمی‌دهند تشخیص می‌دهیم. شکل ۲-۱۷۴-۲ این دو پایه یکی کلکتور دیگری امیتر است و پایه‌ی سوم نیز با فرض سالم بودن ترانزیستور قطعاً بیس است.


در مرحله‌ی بعد پایه‌ی بیس را به ترمینال خروجی com و یکی از پایه‌های دیگر را به ترمینال خروجی Δ - وصل می‌کنیم. اگر بر روی صفحه‌ی نمایش عددی بین 0.7 تا 1.0 نمایان شد ترانزیستور از نوع PNP است و اگر مولتی‌متر ولتاژ مدار باز را نشان داد (0.1 تا 0.3 ولت - بستگی به نوع آوومتر) ترانزیستور از نوع NPN است (شکل ۲-۱۷۵).

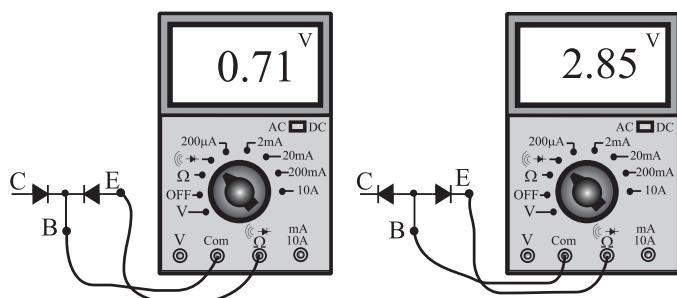

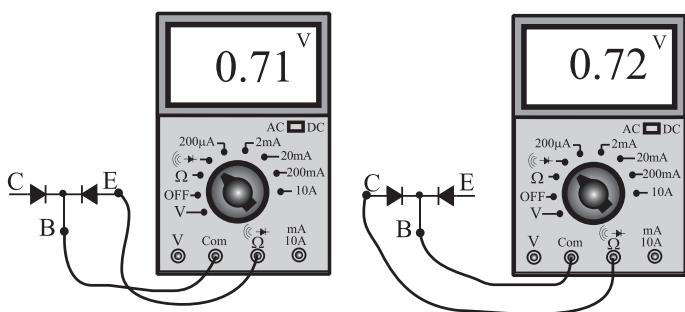شکل ۲-۱۷۵- نحوه‌ی تشخیص بین ترانزیستور PNP و NPN از یکدیگر



الف- آوومتر دیجیتالی

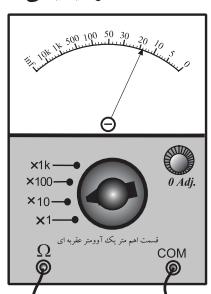


خروچی مثبت خروچی منفی
ب- آوومتر عقره‌ای

شکل ۲-۱۷۶- تعیین نوع ترانزیستور (NPN یا PNP)

- برای تشخیص پایه‌های کلکتور و امیتر، سعی می‌کنیم پایه «بیس و امیتر» یا «بیس و کلکتور» را به کمک ولتاژ خروجی دو سر مولتی‌متر، در بایاس مستقیم قرار دهیم. چون مقاومت اهمی بین بیس و کلکتور از مقاومت اهمی بین بیس و امیتر کمتر است. لذا بین بیس و پایه دیگری که ولتاژ کمتری در آن افت می‌کند آن پایه کلکتور است. تفاوت ولتاژ بسیار کم و در حدود چند صد هزار ولت است.

- به کمک اهم متر عقره‌ای نیز می‌توان پایه‌های ترانزیستور را تشخیص داد. برای این کار از مقاومت اهمی بین پایه‌ها استفاده می‌کنیم. اگر دیود سوخته باشد مقاومت اهمی دو سر آن در هر دو جهت صفر یا بی نهایت است و اگر دیود سالم باشد مقاومت اهمی آن در بایاس مخالف خیلی زیاد ولی در بایاس موافق تقریباً محدود است. در ییش تر مولتی‌مترهای عقره‌ای ساده (غیر الکترونیکی) ترمینال (-) قطب مثبت ولتاژ خروجی مولتی‌متر است و ترمینال (+) قطب منفی آن را تشکیل می‌دهد (شکل ۲-۱۷۶).

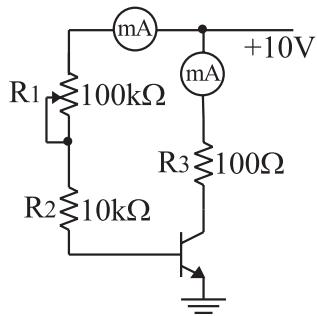- تعدادی ترانزیستور در اختیار بگیرید و براساس شکل‌های ۲-۱۷۵ و ۲-۱۷۶ آن‌ها را آزمایش کنید.



۱۳-۸-۲- کار عملی: مدارهای ساده‌ی ترانزیستوری

ترانزیستور به عنوان کلید الکترونیکی


- مواد و تجهیزات لازم: منبع تغذیه‌ی صفر تا ۳۰ ولت،

- مولتی متر دیجیتالی، بُرد آزمایشگاهی آماده، سیم رابط، سیگنال

- ژنراتور و اسیلوسکوپ

- مراحل اجرای آزمایش

نکته‌ی مهم: برای اجرای این آزمایش بُرد آزمایشگاهی مورد نیاز است.

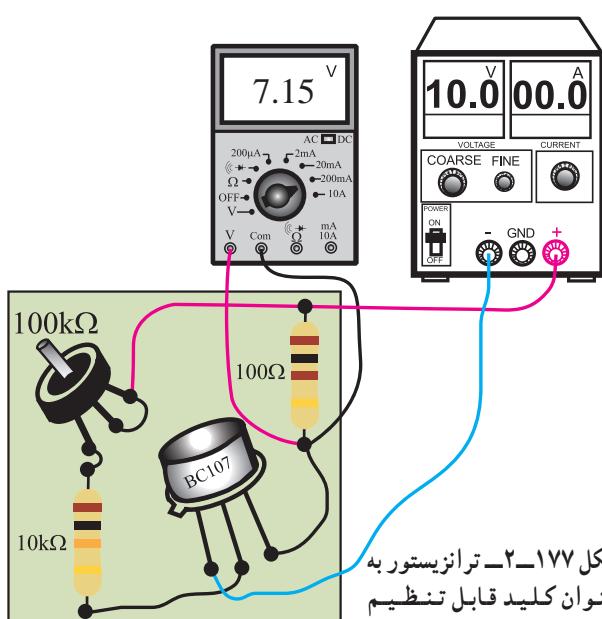


شکل ۲-۱۷۷- ترانزیستور به عنوان کلید قابل تنظیم الکترونیکی

- مدار شکل ۲-۱۷۷ را بیندید.

- ولوم روی بُرد آزمایشگاهی را تغییر دهید.

- با تغییر ولوم باید ولتاژ دو سر مقاومت ۱۰۰ Ω تغییر کند. در این حالت از ترانزیستور در نقش یک کلید الکترونیک قابل تنظیم استفاده شده است. شما می‌توانید با تغییرات جریان کم روی پیس، جریان کلکتور و در نهایت ولتاژ دو سر مقاومت ۱۰۰ اهمی را کنترل کنید.

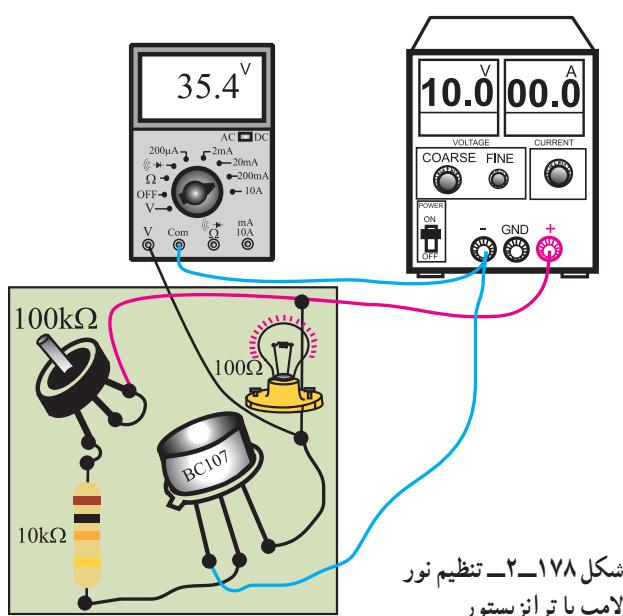

شکل ۲-۱۷۸- تنظیم نور لامپ با ترانزیستور

پاسخ دهید: در صورتی که به جای مقاومت ۱۰۰ Ω یک لامپ قرار گیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ شرح دهید.



.....
.....

- مدار شکل ۲-۱۷۸ را بیندید.

- ولوم را تغییر دهید. باید نور لامپ کم و زیاد شود.

- هنگامی که ولوم را روی حداکثر می‌گذارید، نور لامپ حداقل می‌شود.

- هنگامی که ولوم را روی حداقل می‌گذارید نور لامپ حداکثر می‌شود.

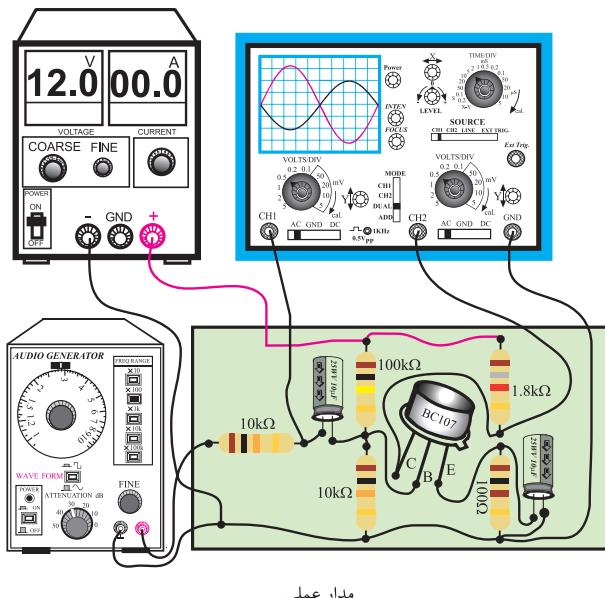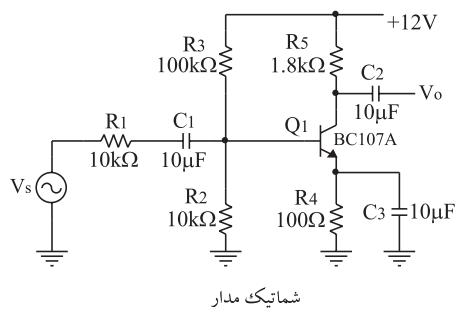

شکل ۲-۱۷۹- مدار تقویت کننده‌ی ترانزیستوری

ترانزیستور در نقش تقویت کننده

● مراحل اجرای آزمایش

- مدار شکل ۲-۱۷۹ را با استفاده از بُرد آماده‌ی تقویت کننده بیندید.

- اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های زیر را روی آن انجام دهید.

- ولوم inten و Focus را برای داشتن اشعه‌ی مناسب تنظیم کنید.

- کلید سلکتور Time/DiV را روی ۲ms بگذارید.

- ولوم Level را روی صفر قرار دهید.

- ولوم Time/variable را روی Cal بگذارید.

- ولوم Volt/variable هر دو کanal را روی Cal قرار دهید.

- کلید AC-GND-DC هر دو کanal را روی GND بگذارید.

- کanal یک را روی ۱V/DiV و کanal ۲ را روی ۱V/Div بگذارید.

- سیگنال ژنراتور را روشن کنید و شکل موج خروجی را در حالت سینوسی و فرکانس ۱KHZ قرار دهید.

- منبع تغذیه و سیگنال ژنراتور را روشن کنید.

- کلید Mode اسیلوسکوپ را در حالت Alt قرار دهید.


- دامنه‌ی خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید

- که روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ ۵۰mV ولت پیک تا پیک ماهر شود.

- شکل موج مشاهده شده روی صفحه‌ی حساس را روی شکل ۲-۱۸۰ با مقیاس مناسب رسم کنید.

- آیا ولتاژ کanal ۲ تقویت شده است؟ شرح دهید.

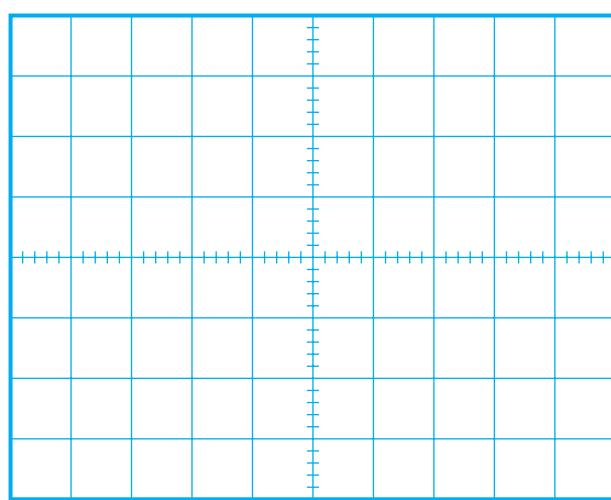- میز کار خود را مرتب کنید و لوازم آزمایشگاهی را ویل دهید.



$$\text{CH}_1 \left| \begin{array}{l} \text{Volt / Div} = \dots \text{V} \\ \text{Volt / Variable} = \text{cal.} \end{array} \right.$$

$$\text{CH}_2 \left| \begin{array}{l} \text{Volt / Div} = \dots \text{V} \\ \text{Volt / Variable} = \text{cal.} \end{array} \right.$$

$$V_{m\text{CH}_1} = \dots \text{V} \quad V_{m\text{CH}_2} = \dots \text{V}$$

شکل ۲-۱۸۰- شکل موج خروجی کanal‌های یک و ۲ اسیلوسکوپ