

فصل ششم

مدار الکتریکی و اجزای آن

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:

۱- یک مدار کامل الکتریکی را رسم کند.

۲- اجزای اصلی مدار الکتریکی را نام ببرد و وظیفه‌ی هر یک را توضیح دهد.

۳- منابع جریان مستقیم و متناوب را توضیح دهد.



دینام دوچرخه



چراغ قوه ۳ ولت



باتری خودرو

۱-۶- مدار الکتریکی

انرژی الکتریکی هنگامی کارآمد است که بتوان آن را عملأً مورد استفاده قرار داد. برای استفاده‌ی عملی از این انرژی، باید آن را مهار کرد یا به انواع دیگر انرژی‌ها تبدیل نمود. اصطلاحاً مسیر بسته (مسیر کامل) جریان الکتریکی **مدار الکتریکی** نام دارد.

۲-۶- اجزای مدار الکتریکی

اجزای اصلی هر مدار الکتریکی به طور کلی عبارت‌اند

از:

الف- منبع تغذیه (مولد): منبع ولتاژ از راه‌های مختلف از جمله واکنش‌های شیمیایی و مغناطیسی انرژی الکتریکی تولید می‌کند. برای مصرف این انرژی باید بین قطب‌های مولد اختلاف پتانسیل (ولتاژ) به وجود آید. ولتاژ را با واحدی به نام ولت اندازه‌گیری می‌کنند. قطب‌های یک منبع ولتاژ جهت جریان الکتریکی را تعیین می‌کنند و مقدار ولتاژ، میزان شدت جریان عبوری از مدار را مشخص می‌کند. در شکل ۱-۶ انواع منابع ولتاژ DC را مشاهده می‌کنید.

شکل ۱-۶- انواع منابع ولتاژ DC


نمایش می‌دهند. ولتاژی که در منازل برای تغذیه‌ی وسایل خانگی و روشنایی از آن استفاده می‌شود، ولتاژ متناوب است.

شکل ۳-۶ منبع AC و مدار AC را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۶- مدار جریان متناوب

ب - سیم‌های رابط: برای این که جریان الکتریکی در یک مدار برقرار شود، لازم است مدار کاملی برای عبور جریان از قطب مثبت مولد به قطب منفی وجود داشته باشد. تشکیل این مدار با اتصال سیم‌های رابط قطب مثبت به بار الکتریکی مورد نظر و از آنجا به قطب منفی منبع ولتاژ، عملی می‌شود. شکل ۴-۶ یک مدار کامل و بسته را نشان می‌دهد.

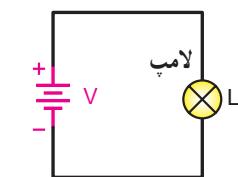

شکل ۴-۶- مدار بسته


در صورتی که مدار در نقطه‌ای قطع شود، جریان الکتریکی برقرار نمی‌گردد. چنین مداری را در اصطلاح مدار باز می‌گویند.

شکل ۵-۶ مدار باز را نشان می‌دهد.

I - منابع و مدار جریان مستقیم (DC)

به منابع ولتاژی که جهت جریان الکتریکی در مدار خارجی آنها از قطب مثبت به طرف قطب منفی است، منابع ولتاژ مستقیم می‌گویند و مدار آنها را مدار جریان مستقیم می‌نامند. برای سادگی، جریان مستقیم را با علامت اختصاری DC نشان می‌دهند. از این پس از مولدهای DC، جریان DC، ولتاژ DC و مدار DC صحبت خواهیم کرد.

منابع تغذیه که اغلب در مدارهای جریان مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: ژنراتورهای DC، منبع تغذیه‌ی الکترونیکی و باتری. صرف نظر از ساختمان داخلی مولدهای جریان مستقیم، عمل مدارهای جریان مستقیم یکسان است. شکل ۲-۶ منبع DC و مدار جریان مستقیم را به همراه بار نمایش می‌دهد.

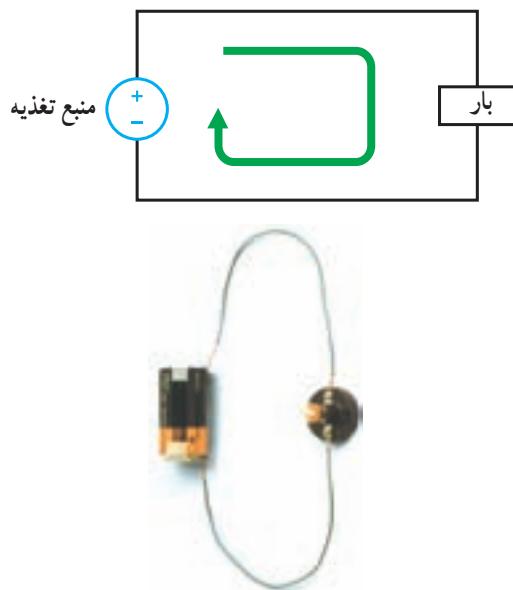

شکل ۲-۶- مدار جریان مستقیم

II - منابع و مدار جریان متناوب (AC)


هنگامی که جهت (پلاریته‌ی) قطب‌های یک مولد به‌طور متناوب تغییر کند، جهت جریان نیز به‌طور متناوب تغییر خواهد کرد. این نوع جریان را جریان متناوب می‌گویند و به اختصار، به صورت

۱ - DC=Direct Current


۲ - AC=Alternative Current

۶-۳ - کلید

در صورتی که قصد قطع و وصل مدار (کنترل مصرف کننده) الکتریکی را داشته باشیم، لازم است تا مسیر عبور جریان الکتریکی را قطع یا وصل کنیم که معمولاً این کار توسط کلید انجام می‌گیرد. کلید از اجزای اصلی مدار به حساب نمی‌آید (شکل ۶-۶).

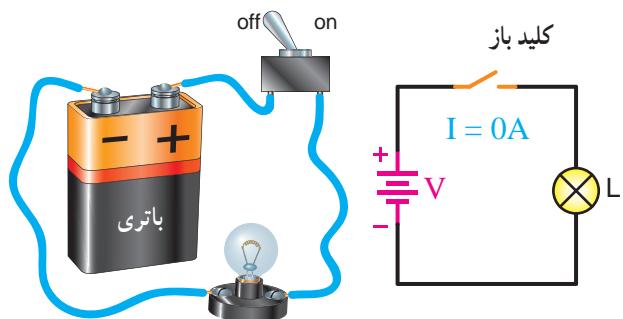

شکل ۶-۵ - مدار باز

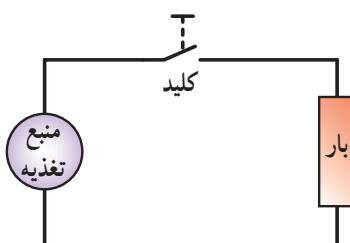

شکل ۶-۶ - مدار شامل کلید

ج - مصرف کننده الکتریکی : در یک مدار ساده، مصرف کننده وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی‌های دیگر تبدیل می‌کند. مصرف کننده‌ی (بار) الکتریکی ممکن است انرژی الکتریکی را به انرژی‌های نورانی، گرمایی یا صوتی تبدیل کند یا فقط برای مهار مقدار انرژی حاصل از مولد به کار رود.



پرسش

- ۱ - سه جزء اصلی یک مدار الکتریکی را نام ببرید.
- ۲ - منظور از مدار باز و بسته چیست؟
- ۳ - آیا می‌توان در یک مدار شامل باتری، اتصالات و مصرف کننده، باتری را بار الکتریکی دانست؟
توضیح دهید.
- ۴ - بین باتری، ژنراتور جریان مستقیم و یک منبع تغذیه‌ی الکترونیکی چه وجه مشترکی وجود دارد؟
- ۵ - منظور از بار الکتریکی در یک مدار چیست؟

فصل هفتم

هدایت و مقاومت الکتریکی

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

۱- مفهوم مقاومت الکتریکی را با مقاومت ذرات گاز در حین حرکت در لوله مقایسه کند.

۲- واحد مقاومت الکتریکی را براساس مشخصات فیزیکی آن تعریف کند.

۳- مفهوم مقاومت مخصوص و هدایت مخصوص هادی را تعریف کند.

۴- رابطه‌ی پیدا کردن مقاومت الکتریکی هادی‌ها را بر حسب مشخصات فیزیکی $R = \rho \frac{L}{A}$ بنویسد.

۵- واحدهای مربوط به هر یک از پارامترهای موجود در فرمول $R = \rho \frac{L}{A}$ را بیان کند.

۶- با استفاده از فرمول $R = \rho \frac{L}{A}$ مقاومت فلزاتی را که مشخصات آن‌ها داده می‌شود، حساب کند.

۷- مقاومت چند عصر رایج، در صنعت برق را محاسبه کند.

۸- چگونگی تأثیر تغییرات دما بر مقاومت را توضیح دهد.

۹- ضریب حرارتی را تعریف کند.

۱۰- رابطه‌ی تأثیر حرارت بر مقاومت الکتریکی $(R_t = R_0(1 + \alpha t))$ را به کار ببرد.

۱۱- با استفاده از فرمول $R_t = R_0(1 + \alpha t)$ مقاومت چند هادی رایج را بر حسب تغییرات دما محاسبه کند.

۱۲- ابرسانا را شرح دهد و کاربرد آن را بیان کند.

به یک اندازه الکترون آزاد ندارند؛ به همین دلیل، عملکرد

هادی‌ها نیز در مدارها مختلف است. اگر با یک منبع ولتاژ که

ولتاژ ثابت باشد، میزان هدایت الکتریکی فلزات مختلف

(همه با طول یک متر و سطح مقطع یک میلی‌متر مربع) را

آزمایش کنیم، می‌بینیم فلزی که الکترون‌های آزاد بیشتری

دارد، شدت جریان بیشتری را از خود عبور می‌دهد. نسبت

۱-۷- هدایت الکتریکی مخصوص

همه اجسام، جریان الکتریکی را به یک اندازه هدایت

نمی‌کنند. هادی‌ها اجسامی هستند که جریان را به راحتی عبور

می‌دهند و عایق‌ها بر عکس، از عبور جریان جلوگیری می‌کنند.

علت این امر آن است که هادی‌ها مقدار زیادی الکترون آزاد

دارند. اکثر فلزات هادی‌های خوبی هستند. البته همه‌ی فلزات

مثال ۱: اگر هدایت مخصوص مس $\frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$ ۵۶ باشد،

هدایت مخصوص آلومنیم چه قدر است؟

$$\frac{\kappa_{Al}}{\kappa_{Cu}} = \frac{0.625}{1} \Rightarrow \frac{\kappa_{Al}}{56} = \frac{0.625}{1}$$

$$\Leftrightarrow Al = 56 \times 0.625 \quad \boxed{\kappa_{Al} = 35}$$

۳-۷- مقاومت الکتریکی مخصوص

هدایت مخصوص نشانگر سهولت عبور جریان الکتریکی از یک جسم است. هرچه هدایت مخصوص بیشتر باشد، جسم جریان الکتریکی بیشتری را عبور می‌دهد. با همین استدلال، هدایت مخصوص کوچک‌تر نمایانگر آن است که جریان الکتریکی به سختی از جسم عبور می‌کند. به عبارت دیگر، اجسام با هدایت مخصوص کم در مقابل عبور جریان، مقاومت یا مخالفت زیادتری می‌کنند. هر جسمی که هدایت مخصوص آن زیاد باشد، مقاومت مخصوص اش کم است و بر عکس، جسمی که مقاومت مخصوص اش زیاد باشد، دارای هدایت مخصوص کمی است. مقاومت مخصوص را با حرف یونانی ρ (رو) نمایش می‌دهند و رابطه‌ی آن با هدایت مخصوص چنین است: $\frac{1}{\rho} = \frac{1}{K}$. بنا به تعریف، مقاومت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی‌متر مربع را **مقاومت الکتریکی مخصوص** می‌نامند.


۴-۷- مقایسه‌ی مقاومت مخصوص فلزات

دیدیم که هدایت مخصوص فلزات مختلف طبق نمودار ۱-۷ نسبت به مس سنجیده می‌شود. همین کار را در مورد مقاومت مخصوص نیز می‌توان انجام داد. نمودار ۲-۷ مقاومت مخصوص نسبی سایر فلزات را نسبت به فلز مس نمایش می‌دهد.

شدت جریان عبوری از یک فلز به ولتاژ منبع را هدایت الکتریکی مخصوص آن فلز می‌گویند. به عبارتی دیگر و براساس مشخصات فیزیکی یک سیم می‌توان گفت قابلیت هدایت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی‌متر مربع را **هدایت الکتریکی مخصوص** می‌نامند و آن را با حرف یونانی κ (کاپا) نمایش می‌دهند.

۲-۷- مقایسه‌ی هدایت مخصوص فلزات

فلز نقره الکترون‌های آزاد زیادی دارد؛ بنابراین، در مقایسه با سایر فلزات از هدایت مخصوص بیشتری برخوردار است. مس بعد از نقره هادی خوبی است، نسبت به آن ارزان‌تر است و کاربرد بیشتری دارد. بدین جهت، هدایت مخصوص سایر فلزات را نسبت به فلز مس می‌سنجند. در نمودار ۱-۷ هدایت مخصوص نسبی سایر فلزات را در مقایسه با فلز مس مشاهده می‌کنید.

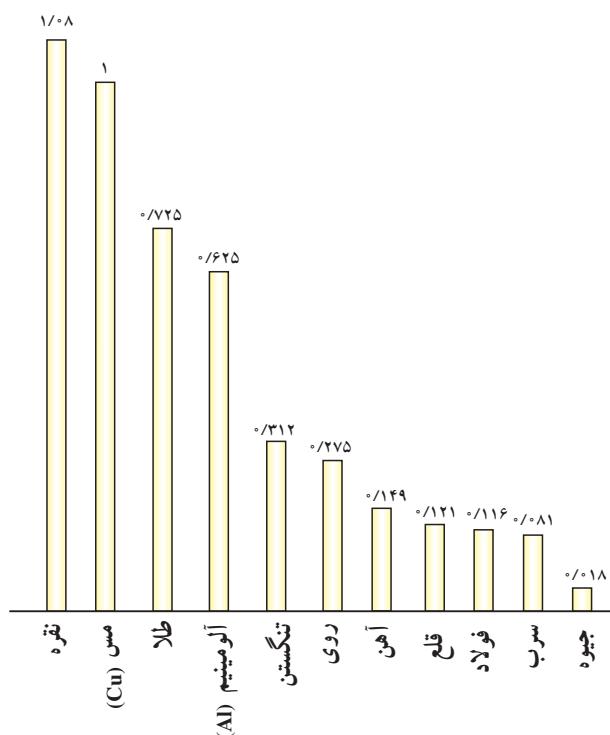

نمودار ۱-۷- هدایت مخصوص فلزات مختلف نسبت به مس

۶-۷- عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی یک سیم


عبور جریان الکتریکی از هادی‌ها از بسیاری جهات شبیه عبور گاز از یک لوله است. اگر این لوله پر از پشم فلزی یا ماده‌ی متخلخلی باشد، این شباهت بیشتر می‌شود. اتم‌های تشکیل‌دهنده‌ی سیم هادی از عبور الکترون‌ها جلوگیری می‌کنند؛ همان‌طور که الیاف پشم فلزی مانع عبور مولکول‌های گاز می‌شوند. حال می‌خواهیم ببینیم که مقاومت هادی‌ها به غیر از جنس فلز به چه عوامل دیگری بستگی دارد.

تأثیر سطح مقطع هادی بر مقاومت الکتریکی: مقدار


جریان الکتریکی به تعداد الکترون‌های آزاد موجود در سیم بستگی دارد؛ بنابراین، با ضخیم کردن سیم می‌توانیم تعداد الکترون‌های آزاد را بیش‌تر کنیم تا مقدار بیش‌تری جریان الکتریکی بتواند از آن عبور کند.

یک قطعه مس به ارتفاع ۲ و عرض ۱ سانتی‌متر در محل اندازه‌گیری جریان الکتریکی دو برابر قطعه مسی به ارتفاع ۱ و عرض ۱ سانتی‌متر الکtron آزاد قابل دسترسی دارد. پس مس به ارتفاع دو برابر، دوبار بیش‌تر جریان را هدایت می‌کند. چنان‌چه پهنه‌ای قطعه مسی که به کار می‌برید دو برابر باشد، قابلیت هدایت آن دو برابر و مقاومت آن نصف می‌شود (شکل ۷-۲).

نقشه‌ی اندازه‌گیری جریان

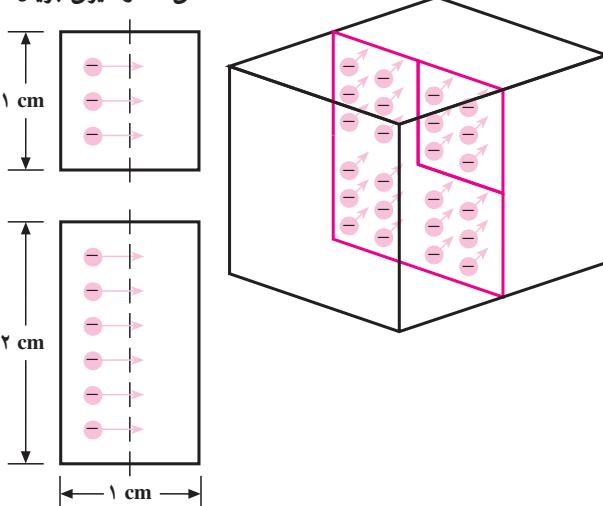

شکل ۷-۲- تأثیر سطح مقطع در مقاومت

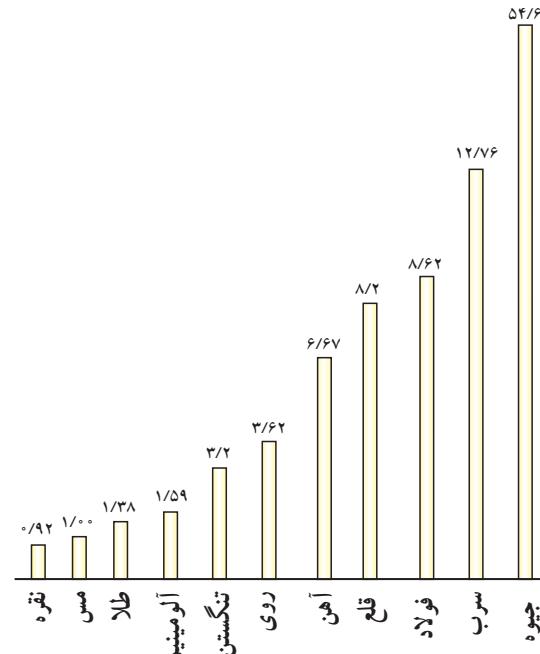


نمودار ۷-۲- مقاومت مخصوص فلزات مختلف نسبت به مس

۵-۷- واحد مقاومت


در حدود سال‌های ۱۸۰۰ یک دانشمند آلمانی به نام گورگ سیمون اُهم آزمایش‌هایی در مورد مدارها و هادی‌ها انجام داد و نکات مهمی را در مورد ماهیت مقاومت الکتریکی کشف کرد. برای قدردانی از این شخص، واحد مقاومت به نام او **اُهم** نامیده شده است.

یک اُهم مقاومت هادی‌ای است که تحت اختلاف پتانسیل یک ولت، شدت جریانی معادل یک آمپر از آن عبور کند. واحد مقاومت را با علامت (Ω) نمایش می‌دهند.

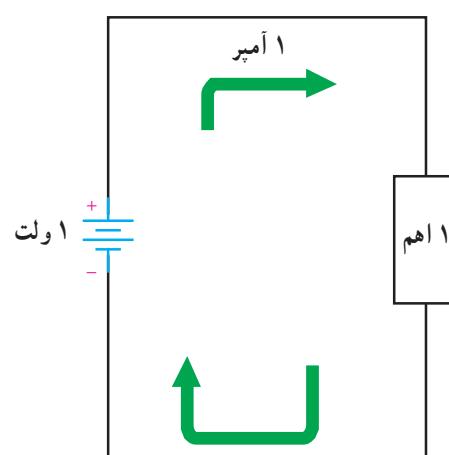

شکل ۱-۷- تعریف اُهم


شکل ۷-۵ تغییرات مقاومت نسبت به سطح مقطع هادی را نشان می‌دهد. طبق این نمودار هر قدر طول هادی زیاد شود، مقاومت افزایش می‌یابد.

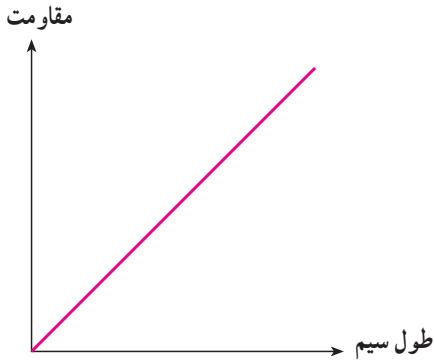

شکل ۷-۵- نمودار تغییرات مقاومت به طول سیم

رابطه‌ی کلی مقاومت الکتریکی هادی: همان‌طور که قبل گفتیم، اگر طول یک سیم (L) را زیاد کنیم، مقاومت آن زیاد می‌شود و بر عکس، اگر طول سیم را کم کنیم، مقاومت آن کم می‌شود.


اگر طول سیم را مثلاً دو برابر کنیم، مقاومت آن را دو برابر کردیم. پس مقاومت یک سیم با طول آن نسبت مستقیم دارد (شکل ۷-۶).

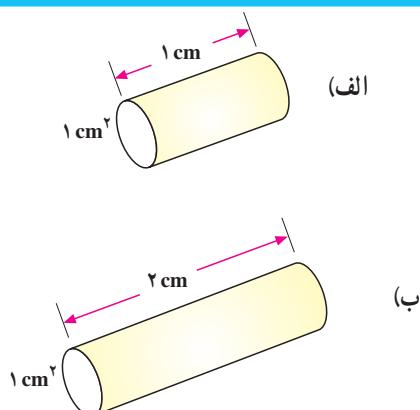

شکل ۷-۶- اثر افزایش طول بر مقاومت سیم


هم‌چنین می‌توان با اضافه کردن سطح مقطع (A) مقاومت را کم کرد و با کم کردن سطح مقطع بر مقاومت افزود.

شکل ۷-۳ تغییرات مقاومت نسبت به سطح مقطع هادی را نمایش می‌دهد. طبق این نمودار هر قدر سطح مقطع افزایش پیدا می‌کند، مقاومت الکتریکی کم‌تر می‌شود.

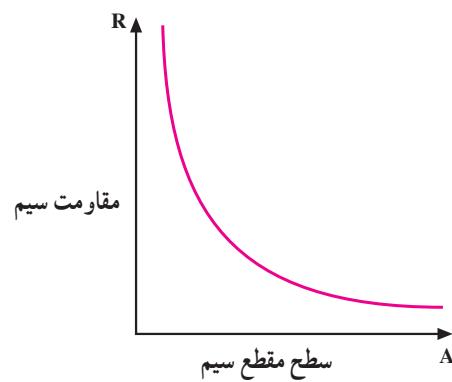

شکل ۷-۳- نمودار تغییرات مقاومت بر حسب سطح مقطع هادی

تأثیر طول هادی بر مقاومت الکتریکی: شاید تصور کنید که با افزایش طول هادی عبور جریان راحت‌تر می‌شود ولی چنین نیست. اگر چه در یک قطعه مس بلندتر تعداد بیش‌تری الکترون آزاد وجود دارد ولی الکترون‌های آزاد اضافی در طول سیم، در اندازه‌گیری جریان الکتریکی داخل نمی‌شوند. در واقع هر طول معین از هادی، مقدار معینی مقاومت دارد و هرچه سیم طویل‌تر باشد، مقاومت آن نیز بیش‌تر است.

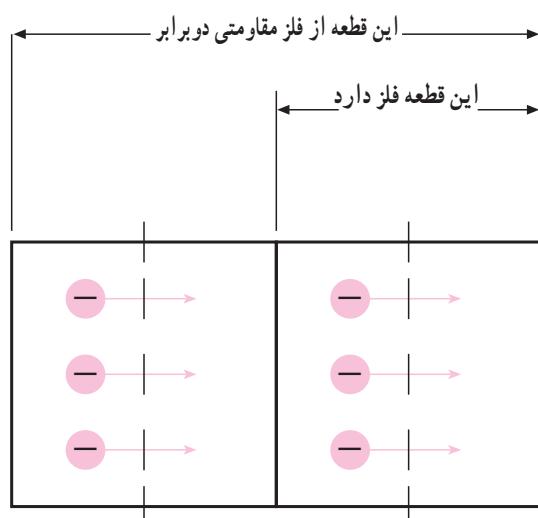

شکل ۷-۴- تأثیر طول هادی در مقاومت

$$\rho = \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$$

κ هدایت مخصوص بر حسب $\frac{\text{m}}{\Omega \text{mm}^2}$ است.

مثال ۲: سیم مسی به طول ۱۱۲ متر با سطح مقطع

4mm^2 و هدایت مخصوص $(\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}) = 56$ مفروض

است. مقاومت الکتریکی سیم چند اهم است؟

$$R = \frac{L}{\kappa \cdot A} = \frac{112}{56 \times 4} = 0.5 \Omega \Rightarrow R = 0.5 \Omega$$


مثال ۳: برای ساختن یک مقاومت الکتریکی ۱۰ اهمی، چند متر سیم آلومینیمی با سطح مقطع $1/5 \text{mm}^2$ مورد نیاز است، در صورتی که $\kappa_{Al} = 35 (\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2})$ باشد.

$$R = \frac{L}{\kappa \cdot A} \Rightarrow 10 = \frac{L}{35 \times 1/5} \Rightarrow L = 10 \times 35 \times 1/5$$

$$L = 525 \text{m}$$


اثر حرارت بر مقاومت الکتریکی: در واقع، آن‌چه در مورد مقاومت گفته شد، همه در دمای اتاق صادق است. اما در دماهای کم‌تر یا بیش‌تر، مقدار مقاومت کلیه فلزات تغییر می‌کند. تغییر مقاومت بر اثر حرارت در فلزات مختلف متفاوت است؛ بنابراین، باید برای هر فلز ضریب را تعریف کرد که آن را ضریب حرارتی می‌نامند. تغییرات مقاومت به ازای یک درجه‌ی سانتی‌گراد را، ضریب حرارتی می‌گویند و آن را با (α) نمایش می‌دهند؛ برای مثال اگر 0.004°C^{-1} باشد، یعنی این که مقاومت آن جسم به ازای یک درجه‌ی سانتی‌گراد 0.004°C اهم افزایش یا کاهش می‌یابد. اگر مقاومت الکتریکی جسمی بر اثر حرارت افزایش یابد، ضریب حرارتی (α) مثبت و در صورت کاهش مقاومت، ضریب حرارتی (α) منفی خواهد بود. در مورد اول، فلز را PTC^۱ و در مورد دوم NTC^۲ می‌نامند.

اگر سطح مقطع سیم را دو برابر کنیم، مقاومت آن نصف می‌شود. در نتیجه، می‌گوییم مقاومت با سطح مقطع نسبت عکس دارد (شکل ۷-۷).

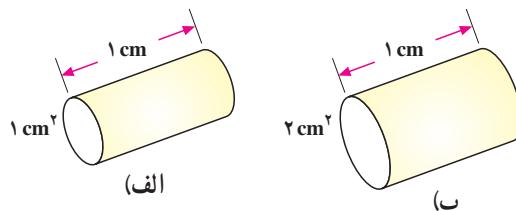

شکل ۷-۷- اثر افزایش سطح مقطع بر مقاومت سیم

اگر طول سیم دو برابر و سطح مقطع آن دو برابر شود، مقاومت الکتریکی نسبت به وضعیت قبلی تغییر نخواهد کرد (شکل ۷-۸).

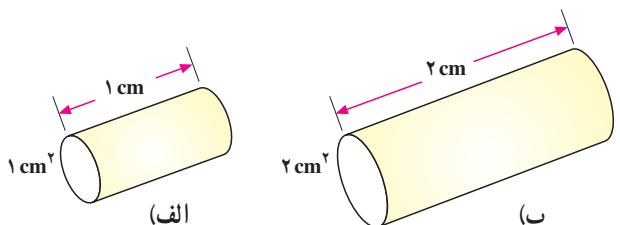

شکل ۷-۸- اثر افزایش طول و سطح مقطع بر مقاومت سیم

پیش از این در تعریف مقاومت مخصوص و هدایت مخصوص گفتیم که این پارامترها به جنس هادی بستگی دارند؛ بنابراین، رابطه‌ی کلی مقاومت با سطح مقطع، طول و جنس سیم را با فرمول‌های زیر نشان می‌دهند.

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

یا

$$R = \frac{L}{\kappa \cdot A}$$

در این رابطه :

R مقاومت سیم بر حسب Ω ،

L طول سیم بر حسب متر،

A سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع

۱- PTC = Positive Temperature Coefficient


۲- NTC = Negative Temperature Coefficient

$$\alpha = \frac{1}{R_0 C} = \frac{1}{100 \times 250} = 0.004^\circ\text{C}^{-1}$$



$$R_t = R_0(1 + \alpha t) = 100(1 + 0.004 \times 250) = 200 \Omega$$

۷-۷- مقاومت‌های الکتریکی یک مدار

فرض کنید که یک بار الکتریکی را به یک منبع ولتاژ وصل کرده‌ایم. گاهی ممکن است جریانی بیش از حد در مدار جاری شود. زمانی این اتفاق می‌افتد که مقاومت بار الکتریکی خیلی کم یا ولتاژ خروجی منبع خیلی زیاد باشد. شدت جریان را با کم کردن ولتاژ منبع می‌توان کم کرد اما عموماً این کار ممکن نیست. بنابراین تنها راه این است که مقاومتی به مدار اضافه کنیم تا جریان را کم کند.

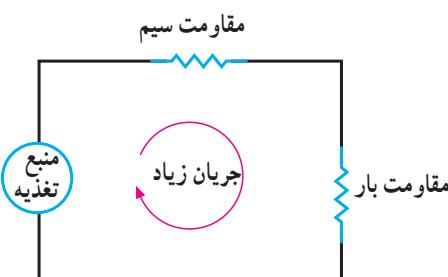

شکل ۷-۱۰- مقاومت‌های مدار

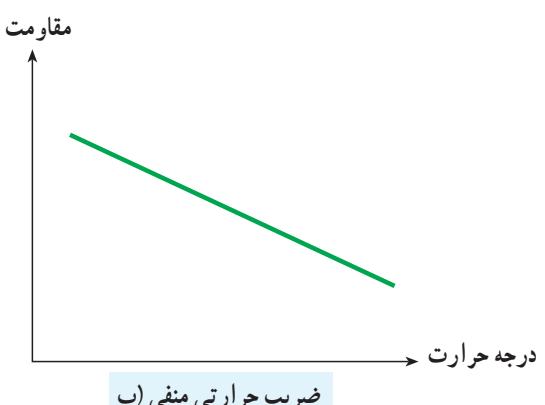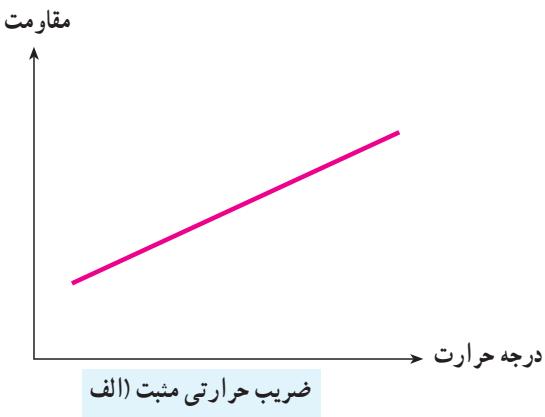

شکل ۷-۹- نمودار اجسام با ضرایب حرارتی مثبت و منفی

بنابراین، مقاومت یک جسم در اثر افزایش حرارت چنین خواهد شد:

$$R_t = R_0 \mp R_0 \alpha t$$


که در آن R_0 مقاومت در صفر درجه و $R_0 \alpha t$ مقدار تغییر مقاومت است. چون در رابطه‌ی $R_t = R_0 \alpha t$ ، R_0 بر حسب (Ω) و t افزایش دما بر حسب ($^\circ\text{C}$) است، لزوماً ضریب حرارتی (α) بر حسب $\frac{1}{\Omega \cdot ^\circ\text{C}}$ خواهد بود. اگر در رابطه‌ی ذکر شده قبل از R_0 فاکتور بگیریم، خواهیم داشت:

$$R_t = R_0(1 \mp \alpha t)$$


مثال ۴: مقاومت الکتریکی سیمی در صفر درجه‌ی سانتی‌گراد ۱۰۰ اهم است. اگر دمای سیم به 25°C درجه‌ی سانتی‌گراد برسد، مقاومت الکتریکی آن چند اهم می‌شود؟

این کار را می‌توان با اضافه کردن مقاومت به بار الکتریکی یا سیم‌های رابطه انجام داد اما از طرفی، مقاومت بار الکتریکی بر حسب شرایطی تنظیم شده و نمی‌توان آن را تغییر داد. پس تنها راه، تغییر مقاومت سیم‌های رابطه است ولی مقاومت این سیم‌ها آن قدر کم است که شاید حدود چندین کیلومتر سیم لازم باشد تا مقاومت چند صد اهم به مدار اضافه شود.

بنابراین، برای رفع این مشکل باید روشی را به کار بگیریم که به آسانی بتوانیم هر مقدار مقاومت دلخواه را به مدار اضافه کنیم؛ بدون این که در اندازه‌های مدارمان تغییرات عمده‌ای بدھیم یا مولدمان را عوض کنیم. مقاومت‌ها، عناصر مداری الکتریکی کوچکی هستند که برای دست‌یابی به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

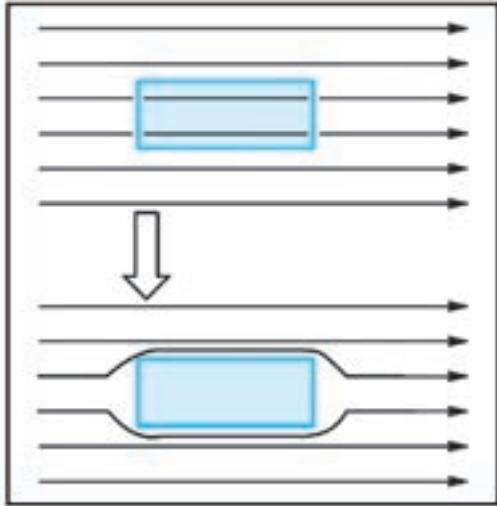

شکل ۷-۱۲

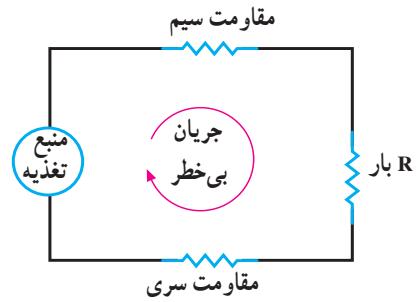

شکل ۷-۱۱-۷- افزودن مقاومت به مدار

۷-۸- ابر رسانا

اگر دمای فلزات مختلف را تا دمای معینی (دمای بحرانی) پایین آوریم پدیده‌ی شگرفی در آن‌ها اتفاق می‌افتد که طی آن مقدار مقاومت فلزات در برابر عبور جریان برق به‌طور ناگهانی تا حد صفر کاهش می‌یابد. در این شرایط است که فلزها تبدیل به ابر رسانا خواهند شد. تبدیل به حالت ابر رسانایی، فقط مربوط به فلزات نمی‌شود بلکه این حالت در جیوه ناخالص نیز اتفاق می‌افتد. تاکنون مشخص شده است که تقریباً نیمی از عناصر فلزی و همچنین برخی آلیاژها و سرامیک‌ها در درجه حرارت‌های پایین ابر رسانا می‌شوند.

کاربرد جالب این مطلب در ساخت قطارهای سریع السیر یا قطارهای شناور است. نمونه‌هایی از این‌گونه قطارها که در سال ۲۰۰۰ میلادی در ژاپن ساخته شد، با سرعت 581 km/h حرکت می‌کند. در این قطارها به جای استفاده از چرخ از میدان مغناطیسی استفاده شده است. در این حالت قطارهای سریع السیر در حال حرکت معمولاً چند سانتی‌متر با ریل فاصله دارد و تماسی با ریل پیدا نمی‌کنند (شکل ۷-۱۳).



شکل ۷-۱۳

۷-۹- کاربرد ابر رسانا

هر ماده اگر قبل از ابر رسانا شدن در میدان مغناطیسی قرار گیرد از آن خطوط میدان مغناطیسی عبور می‌کند؛ چنان‌چه در حضور میدان مغناطیسی به دمای بحرانی برسد و ابر رسانا شود دیگر هیچ‌گونه خطوط میدان مغناطیسی از آن عبور نمی‌کند. در شکل ۷-۱۲ یک قطعه آهن ریا روی یک قطعه ابر رسانا شناور است طبق خاصیتی که در بالا گفتم ابر رساناهای می‌توانند خطوط میدان مغناطیس را به خارج پرتاپ کنند و همان‌طور که می‌بینیم قرص مغناطیسی را شناور نگه داشته است.



- ۱- فلزی با ضریب هدایت نسبی 90 W/mK یک عایق خوب است یا بد؟
- ۲- یک عنصر مشخص 15 A/mm^2 مقاومت دارد. اگر سطح مقطع آن را سه برابر کنیم، مقاومت آن چه قدر می‌شود؟
- ۳- ضریب حرارتی را تعریف کنید.
- ۴- آیا طول سیم در ضریب حرارتی آن تأثیر دارد؟ توضیح دهید.
- ۵- برای کنترل جریان مدار از چه روشی استفاده می‌شود؟
- ۶- ضریب حرارتی مس مثبت است یا منفی؟
- ۷- برای محاسبه مقاومت مدار چه پارامترهایی در نظر گرفته می‌شود؟
- ۸- اگر یک سیم مسی گرم شود، مقاومت آن چه تغییری می‌کند؟

- ۱- اگر $\rho_{Cu} = 0.0178 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$ باشد، مطلوب است محاسبه κ_{Cu} (ج)
- ۲- یک سیم مسی به طول ۱ را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. آن گاه این چهار قسمت را کنار هم می‌گذاریم و به صورت سیم واحدی (مثل کابل چهارتایی) از آن‌ها استفاده می‌کنیم. آیا مقاومت الکتریکی این سیم نسبت به حالت اولیه کم می‌شود یا زیاد؟ (از کاهش طول به خاطر پیچش صرف نظر می‌کنیم).
- ۳- روی استوانه‌ای به قطر 5 mm سانتی‌متر 100 دور سیم مسی به سطح مقطع $1/5 \text{ mm}^2$ می‌پیچیم. مقاومت الکتریکی این سیم پیچ چه قدر است؟

$$\kappa_{Cu} = 56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$$

- ۴- قطر یک سیم کروم نیکل به طول یک متر، $6 \text{ mili}\Omega$ میلی‌متر و مقاومت آن 3 A/mm^2 است. مقاومت مخصوص و هدایت مخصوص آن را پیدا کنید.
- ۵- برای این‌که مقاومت سیمی را 40 درصد اضافه کنیم، دما چه قدر باید افزایش یابد؟

$$(دما اولیه‌ی سیم صفر درجه‌ی سانتی‌گراد.)$$

$$\frac{1}{t} = \frac{1}{0.004} \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$$

- ۶- مقاومت یک اتوی برقی در صفر درجه‌ی سانتی‌گراد 5Ω است. اگر درجه حرارت این اتو ضمن کار کردن به $75 \text{ } ^\circ\text{C}$ برسد، مقاومت آن چه قدر می‌شود؟
- $$R = 50 / 75 \Omega$$
- $$\frac{1}{R} = 0.002 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$