

# واحد کار سوم

## توانایی شناخت و بررسی عمل کرد ترانسفورماتورها

**هدف کلی:** آشنایی با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز

**هدفهای رفتاری:**


هنرجو پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ساختمان و کاربرد ترانسفورماتورها را بیان کند.
- ۲- اساس کار ترانسفورماتورهای تک فاز را شرح دهد.
- ۳- ترانسفورماتورهای واقعی و ایده آل تعریف کند و تفاوت‌های آن‌ها را توضیح دهد.
- ۴- انواع ترانسفورماتورهای کاهنده، افزاینده، یک به یک، اتو ترانسفورها و ترانسفورماتورهای چند ورودی و چند خروجی را شرح دهد.
- ۵- کمیت‌های ترانسفورماتورها را از پلاک آن استخراج کند.
- ۶- ترانسفورماتورهای سه فاز و انواع اتصال‌های آن‌ها را شرح دهد.
- ۷- کاربرد ترانسفورماتورهای CT و PT را بیان کند و مدار آن‌ها را رسم کند.
- ۸- سیم پیچ طرف اول و طرف دوم ترانسفورماتورها و سالم بودن آن‌ها را مشخص کند.
- ۹- شرایط موازی بستن ترانسفورماتورها بیان کند و طریقه موازی کردن ترانسفورماتورها را توضیح دهد.
- ۱۰- نقشه ترانسفورماتورها بخواند و مدار نقشه‌ها را رسم کند

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۲۲	۷	۱۵
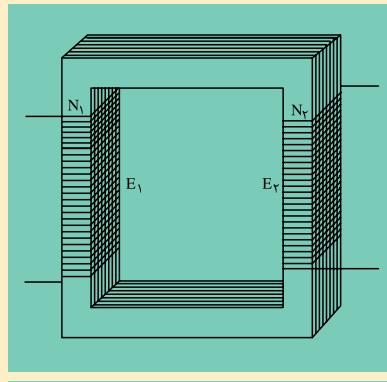
### پیش آزمون (۳)

- ۱- هسته ترانسفورماتورها را به خاطر ..... ورقه می سازند.
- ۲- مونتاژ راحت تر
- ۳- کاهش تلفات مسی
- ۴- افزایش مقاومت مغناطیسی
- ۵- علت القای ولتاژ در سیم پیچ های ترانسفورماتورها کدام است؟
- ۱- جریان الکتریکی
- ۲- ولتاژ الکتریکی
- ۳- شار مغناطیسی
- ۴- تغییرات شار مغناطیسی
- ۵- کدام کمیت های الکتریکی توسط ترانسفورماتورها تبدیل نمی شوند؟
- ۱- زاویه اختلاف فاز و فرکانس
- ۲- ولتاژ جریان
- ۳- امپدانس
- ۴- ظرفیت های خازنی و اندوکتانس سلف ها
- ۶- در اتو ترانسفورماتورها هر چقدر اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی ..... شود توان انتقالی از طریق هسته ..... می شود؟
- ۱- بیشتر - کمتر
- ۲- بیشتر
- ۳- کمتر - بیشتر
- ۴- کمتر
- ۷- CT ها برای اندازه گیری ..... و PT برای اندازه گیری ..... به کار می روند.
- ۱- جریان بیشتر - ولتاژ کمتر
- ۲- ولتاژ بیشتر - جریان بیشتر
- ۳- جریان بیشتر - ولتاژ بیشتر
- ۴- جریان کمتر - ولتاژ بیشتر
- ۸- در ترانسفورماتورهای کاهنده کدام کمیت طرف سیم پیچ فشار ضعیف، بیشتر از طرف سیم پیچ فشار قوی است؟
- ۱- جریان
- ۲- ولتاژ
- ۳- مقاومت اهمی سیم پیچ
- ۴- تعداد دور سیم پیچ
- ۹- کدام کمیت ترانسفورماتورها درباره های مختلف در هسته تقریبا ثابت می ماند.
- ۱- جریان ثانویه
- ۲- تلفات مسی
- ۳- شار متوسط هسته
- ۴- جریان اولیه
- ۱۰- اختلاف فاز ولتاژ سیم های هر فاز در ترانسفورماتور  $Dy_{11}1$  چند درجه الکتریکی است؟
- ۱- ۱۵۰
- ۲- ۳۰
- ۳- ۳۳۰
- ۴- ۱۸۰
- ۱۱- کدام شرط داده شده جزو شرایط موازی کردن ترانسفورماتورها نیست
- ۱- برابری توان ها
- ۲- برابری اختلاف فازها
- ۳- برابری نسبت مولفه های اهمی و القایی
- ۴- برابری ولتاژها
- ۱۲- نقش ترانسفورماتورها در انتقال توزیع کدام است؟
- ۱- افزایش تلفات خطوط انتقال
- ۲- کاهش مقاومت اهمی خطوط انتقال
- ۳- افزایش ولتاژ و کاهش تلفات خطوط انتقال
- ۴- کاهش ولتاژ و افزایش امپدانس خطوط



### ۳-۱- تعریف و کاربرد ترانسفورماتورها



شکل(۱-۳) ترانسفورماتور خطوط انتقال


ترانسفورماتورهای الکتریکی دستگاه هایی هستند که انرژی الکتریکی را بدون تغییر جنس انرژی، به انرژی الکتریکی با ابعاد مختلف تبدیل می کنند. ترانسفورماتورها می توانند ابعاد انرژی الکتریکی از قبیل جریان، ولتاژ، انواع بارهای الکتریکی (سلفی، خازنی، اهمی و ترکیبی از آنها)، اندوکتانس و ظرفیت حافظه را تبدیل کنند ولی اختلاف فاز و فرکانس الکتریکی را نمی توانند، تبدیل کنند.

و سعیت تغییرات در ابعاد انرژی الکتریکی توسط ترانسفورماتورها به سازندگان و طراحان وسائل الکتریکی، امکان می دهد که وسائل را با هر ولتاژ یا جریان الکتریکی طراحی و بسازند. نقش بزرگ ترانسفورماتورها در خطوط انتقال و توزیع انرژی الکتریکی می باشد. با توجه به این که تلفات توان در خطوط انتقال بر اساس رابطه

$$\Delta P = \frac{P \times R}{U^2}$$


وات،  $P$  توان انتقالی بر حسب وات  $R$  مقاومت خطوط انتقال بر حسب اهم و  $U$  ولتاژ بین خطوط انتقال بر حسب ولت می باشد. روشن است که با افزایش ولتاژ، کاهش می یابد یکی از نقش های برجسته ترانسفورماتورها، قطع ارتباط الکتریکی مصرف کننده ها با منابع انرژی و شبکه های الکتریکی و ارتباط مغناطیسی آنها است. این ارتباط از طریق ترانسفورماتورهای یک به یک امکان پذیر می باشد. بدین خطرات اتصال الکتریکی در مصرف کننده از بین خواهد رفت شکل (۱-۳) یک ترانسفورماتور خطوط انتقال را نشان می دهد.

هسته یا ورقه های  
دیناموبلش

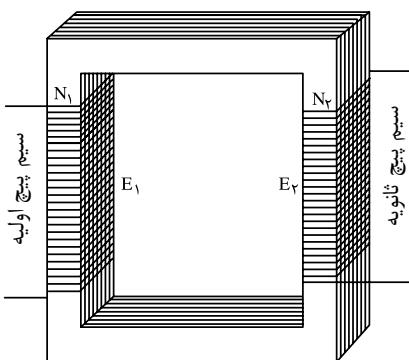

هر سیم پیچ روی یک بازو پیچیده شده

سیم پیچ های ثانویه

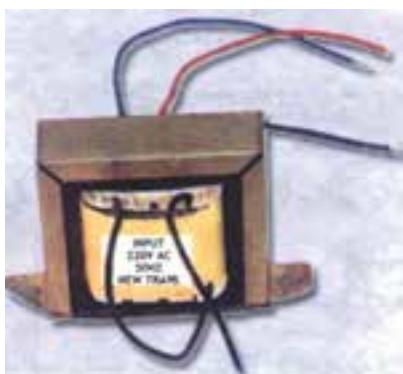

سیم پیچ اولیه

### ۳-۲- ساختمان ترانسفورماتور تک فاز


یک ترانسفورماتور از دو سیم پیچ و یک هسته آهنی ساخته می شود. سیم پیچ ها اغلب از جنس مس و در بعضی موارد از جنس آلومینیوم انتخاب می شود. هسته ترانسفورماتور از ورقه های آهن نرم سیلیس دار (ورق دیناموبلش) ساخته می شود سیم پیچ ها در مقاطع پایین بالاک و در مقاطع بالا با کاغذ پرشپان با نوار کنف عایق بندی می کنند. سیم پیچی که به شبکه برق وصل می شود. سیم پیچ اولیه و سیم پیچی که به مصرف کننده وصل می شود، سیم پیچ ثانویه نامیده می شود شکل (۳-۲)

شکل(۳-۲) ساختمان ترانسفورماتور
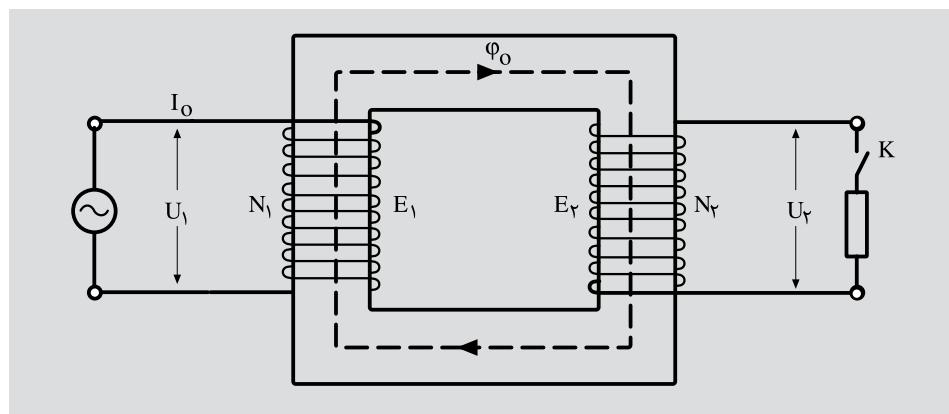
### ۳-۳- اساس کار ترانسفورماتور

یاد گرفتیم که یک ترانسفورماتور از یک سیم پیچ اولیه و یک سیم پیچ ثانویه تشکیل می‌شود. این سیم پیچ‌ها بر روی ورق‌های هسته آهنی از طریق قرقه قرار داده می‌شود. شکل (۳-۳)

اگر جریان متناوبی (یا هر جریان متغیری) از سیم اولیه عبور کند در درون سیم



شکل (۳-۳) ساختمان ترانسفورماتور


پیچ میدان مغناطیسی متغیری به وجود می‌آورد، این میدان در درون سیم پیچ شار مغناطیسی متغیری پدید می‌آورد. قسمت اعظم شار مغناطیسی متغیر به علت مقاومت مغناطیسی (رلاکتانس) خیلی کم هسته، مدار خود را از طریق هسته کامل می‌کند. وقتی که شار مغناطیسی متغیر هسته آهنی را طی می‌کند، سیم پیچ‌ها با تغییر شار مغناطیسی مواجه می‌شوند. بنا به قانون فاراده در سیم پیچ‌ها نیروی محرکه الکتریکی القا می‌شود. نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه بنا به قانون لنز با عامل به وجود آورنده خود یعنی تغییر شار مغناطیسی و در نهایت با ولتاژ اولیه مخالفت می‌کند. به همین جهت به نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه نیروی ضد محرکه می‌گویند. بزرگی نیروی محرکه القایی در سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه با تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه متناسب است. وقتی مدار سیم پیچ ثانویه باز است امپدانس سیم پیچ اولیه و ولتاژ اولیه و نیروی ضد محرکه القایی در سیم پیچ اولیه در مجموع بزرگی جریان اولیه را تعیین می‌کنند. به این جریان، جریان بی باری می‌گویند. این جریان در هسته آهنی، شار مغناطیسی به وجود می‌آورد که آن را با  $\Phi$  نشان می‌دهند. اگر جریان اولیه را با  $I$  و امپدانس سیم پیچ اولیه را با  $Z_1$  و نیروی محرکه القایی اولیه را با  $E_1$  نشان دهیم می‌توان نوشت:

$$I_o = \frac{\vec{V}_1 - \vec{E}_1}{Z_1} \quad (\text{جريان بی باری})$$

اگر در ثانویه کلید K بسته شود نیروی محرکه القایی  $E_2$  جریان  $I_2$  را در مصرف کننده (بار) برقرار می‌کند. این جریان مدار خود را از طریق سیم پیچ ثانویه کامل می‌کند. این جریان الکتریکی را در ترانسفورماتورها جریان ثانویه می‌گویند. جریان  $I_2$  به هنگام عبور از سیم پیچ ثانویه شار مغناطیسی  $\Phi_2$  را ایجاد می‌کند. (شکل ۳-۴ ب) با عامل به وجود آور نداش یعنی  $\Phi_2$  مخالفت می‌کند. شکل (۳-۴ الف) متناسب با  $I_2$  و در نهایت متناسب با بار است. مخالفت  $\Phi_2$  با  $\Phi_1$  موجب کاهش  $E_1$  می‌شود و

$$I_o = \frac{\vec{V}_1 - \vec{E}_1}{Z_1}$$

با توجه به رابطه :

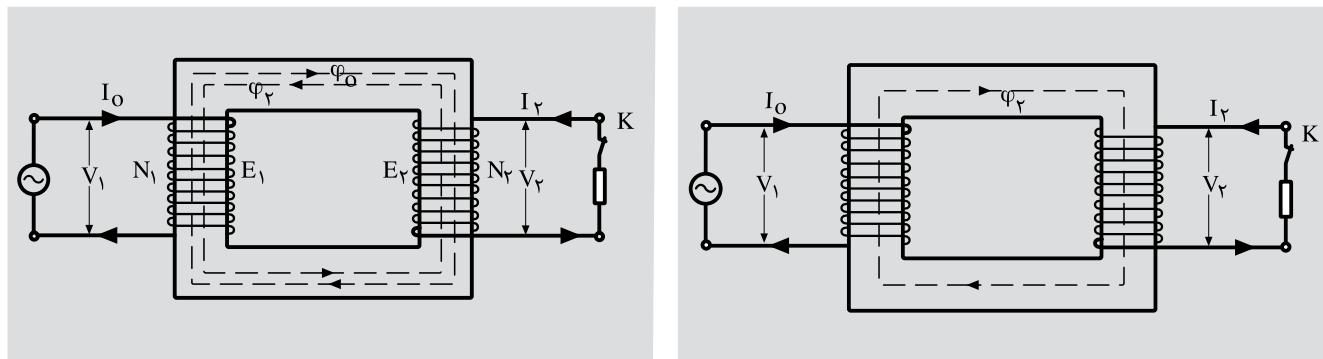


(ب)

(الف)

شکل (۳-۴) ساختمن ترانسفورماتور

با ثابت بودن  $V_1$  و  $Z_1$  جریان  $I_0$  رشد می‌کند. رشد جریان  $I_0$  به اندازه‌ای است که اثر مغناطیسی  $\Phi_2$  ناشی از بار را خنثی می‌کند و مجدداً  $\Phi_1$  را در هسته برقرار می‌کند.

(شکل ۳-۵)

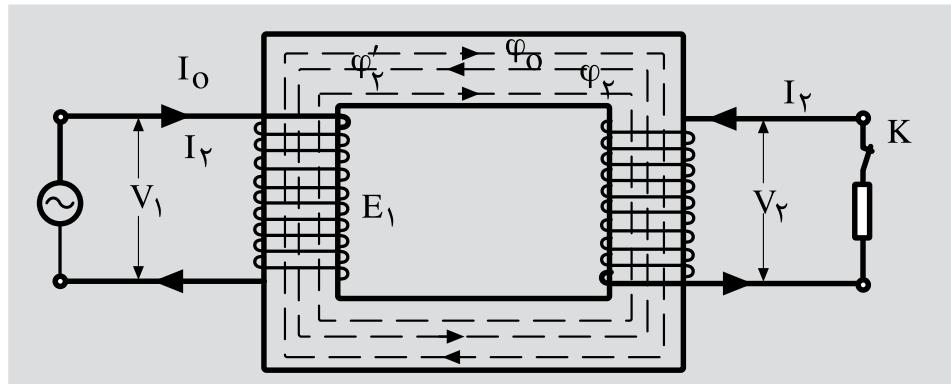

شکل (۳-۵)

جريان در سیم پیچ اولیه را در حالت بارداری ترانسفورماتور با  $I_1$  نشان می‌دهند و آن را جریان اولیه می‌گویند.

رشد جریان  $I_1$  به اندازه  $I'_1 = I_1 + I'_2$  است ( $I'_2$  شار ناشی از  $\Phi'_2$  را با  $\Phi'_1$  نشان می‌دهند. بزرگی  $\Phi'_2$  به اندازه  $\Phi'_1$  است ولی جهت آنها در خلاف هم دیگر است به طوری که اثر هم دیگر را خنثی می‌کنند.

بنابراین شار مغناطیسی در هسته برابر  $\Phi$  می‌شود. چنانچه مشاهده می‌شود  $\Phi$  متناسب با بار تولید می‌شود و افزایش جریان اولیه متناسب با بار می‌باشد. تنظیم افزایش جریان اولیه از  $I_1$  به  $I'_1$  بر اساس بزرگی بار ثانویه را خود تنظیم ترانسفورماتور می‌گویند. شکل (۳-۶) با توجه به مطالب فوق می‌توان روابط سمت راست را بیان کرد.  $K$  را ضریب تبدیل ترانسفورماتور می‌گویند.

از بررسی اساس کار ترانسفورماتور می‌توان نتیجه گرفت که یک ترانسفورماتور بر اساس القای متقابل کار می‌کند. به عبارت دیگر شار مغناطیسی حاصل از جریان بار با افزایش جریان اولیه و تولید شار مغناطیسی متقابل خنثی می‌شود. شار مغناطیسی که در درون هسته به گردش در می‌آید، به علت ماهیت سینوسی بودن جریان اولیه، نسبت به زمان سینوسی تغییر می‌کند. اگر ماکریم شار مغناطیسی در هسته را به  $\Phi_m$  نشان دهیم می‌توان نوشت:

$$\Phi = \Phi_m \sin(\omega t) \quad (\text{شار مغناطیسی در هر لحظه})$$


$$e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{نیروی محرک القایی در سیم پیچ اولیه})$$

$$e_1 = -N_1 \frac{d(\Phi_m \sin(\omega t))}{dt} = N_1 \omega \Phi_m \cos(\omega t)$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d(\Phi_m \sin(\omega t))}{dt} = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{نیروی محرک القایی در سیم پیچ ثانویه})$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d(\Phi_m \sin(\omega t))}{dt} = N_2 \omega \Phi_m \cos(\omega t)$$

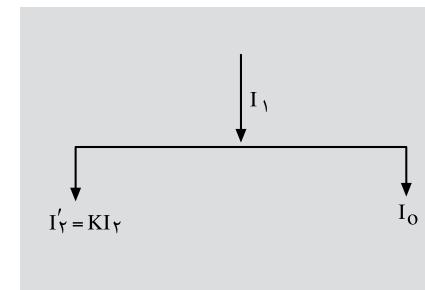در معادلات به دست آمده اگر دامنه ماکریم مقادیر  $e_1$  و  $e_2$  را بنویسیم. (مقادیر ماکریم را با  $E_{1m}$  و  $E_{2m}$  نشان می‌دهیم) خواهیم داشت:



شکل (۳-۶) نمایش برداری جریان‌ها

$$\Phi_2 = \Phi'_2$$

$$N_2 I_2 = N_1 I'_1$$

$$I'_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2$$

$$K = \frac{N_2}{N_1} \rightarrow I'_1 = K I_2$$

$$E_{1m} = N_1 \omega \Phi_m$$

$$E_{2m} = N_2 \omega \Phi_m$$

اگر مقادیر موثر نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه و ثانویه را به  $E_1$  و  $E_2$  نشان دهیم خواهیم داشت:  
با در نظر گرفتن  $f = ۲ \times ۳ / ۱۴ = ۰.۲۱$  و مقادیر ماکزیمم نیروهای محرکه در سیم پیچ های اولیه و ثانویه، به نتایج روبرو خواهیم رسید.

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} N_1 \times 2 \times 3 / 14 \times f \times \varphi_m$$

$$E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} N_2 \times 2 \times 3 / 14 \times f \times \varphi_m$$

در این روابط  $f$  فرکانس برق می باشد.

$$E_1 = ۴,۴۴ N_1 \cdot \varphi_m \cdot f$$

$$E_2 = ۴,۴۴ N_2 \cdot \varphi_m \cdot f$$

از تقسیم دو رابطه آخری به همدیگر می توان نتیجه گرفت:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

بنابراین نیروی محرکه القایی با نسبت دور سیم پیچ ها متناسب می باشد.

### ۳-۴- ترانسفورماتورهای ایده آل

ترانسفورماتورهای ایده آل به ترانسفورماتورهایی گفته می شود که هیچ گونه تلفات نداشته باشند. به عبارت دیگر توان ورودی ( $P_1$ ) به سیم پیچ اولیه از منبع تغذیه بدون کم و کاست در خروجی سیم پیچ ثانویه ( $P_2$ ) ظاهر شود. این حالت زمانی واقعیت خواهد داشت که شار مغناطیسی تولید شده تماماً از هسته عبور کند، سیم پیچ های اولیه و ثانویه مقاومت اهمی و القایی نداشته باشند. ترانسفورماتور ایده آل در عمل وجود ندارد ولی از آنجا که ترانسفورماتورهای واقعی به ایده آل خیلی نزدیک هستند جهت سادگی بررسی و انجام محاسبات مربوطه، ترانسفورماتور را ایده آل فرض

می‌کنند. در ترانسفورماتورهای ایده آل داریم،  $P_{S1}$  توان ظاهری ورودی بر حسب ولت آمپر،  $P_{S2}$  توان ظاهری خروجی بر حسب ولت آمپر،  $I_1$  جریان الکتریکی در سیم پیچ اولیه،  $I_2$  جریان الکتریکی در سیم پیچ ثانویه بر حسب آمپر،  $V_1$  ولتاژ ورودی،  $V_2$  ولتاژ خروجی در سیم پیچ ثانویه بر حسب ولت می‌باشد.

$$V_1 = E_1, V_2 = E_2$$

$$P_{S1} = P_{S2}$$

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

و لذا:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$


### ۳-۵ - ترانسفورماتورهای حقیقی (واقعی)

در ترانسفورماتورهای واقعی مقداری از شار مغناطیسی مسیر خود را از طریق هوا می‌بندد و در القای متقابل نیروی محرکه شرکت نمی‌کند. زیرا این مقدار شار مغناطیسی انرخود را به صورت کاهش ولتاژ (افت ولتاژ) نشان می‌دهد به آن شار پراکندگی و به افت ولتاژ ناشی از آن افت ولتاژ پراکندگی می‌گویند.

از طرف دیگر سیم پیچ اولیه و ثانویه عملاً دارای مقاومت اهمی هستند. عبور جریان الکتریکی از این سیم پیچ‌ها، مقداری از انرژی ورودی را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کند. این مقدار انرژی نیز در تولید نیروی محرکه القای نقشی ندارد و به هدر می‌رود. انرژی تلف شده را تلفات مسی می‌گویند. مقداری از انرژی ورودی نیز در هسته آهنی به صورت تلفات هیسترزیس و فوکو از بین می‌رود که به تلفات هسته (تلفات آهنی) معروف است. در بحث راندمان ترانسفورماتورها در این موارد باز هم صحبت خواهیم کرد.

در ترانسفورماتورهای حقیقی مقداری از ولتاژ ورودی، در مقاومت اهمی و مقداری در مقاومت القایی ( مقاومت معادل شار پراکندگی) سیم پیچ اولیه افت می‌کند که به آن افت ولتاژ اولیه می‌گویند. افت ولتاژ در مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه با جریان اولیه هم فاز است ولی افت ولتاژ در مقاومت القایی نسبت به جریان اولیه ۹۰ درجه الکتریکی

پیش فاز است. به دلیل وجود افت ولتاژها می‌توان نوشت که  $E_1 > V_1$  است. نیروی محركه القایی در سیم پیچ ثانویه در زیر بار، مقداری در مقاومت اهمی و القایی سیم پیچ ثانویه افت می‌کند. افت ولتاژ در مقاومت اهمی با جریان ثانویه هم فاز و در مقاومت القایی ۹۰ درجه از جریان ثانویه پیش فاز است. بنابراین در ثانویه  $E_2 < V_2$  می‌باشد. با توجه به مطالب گفته شده، یک ترانسفورماتور واقعی را می‌توان با مدار معادل الکتریکی به صورت شکل (۳-۷) نشان داد.

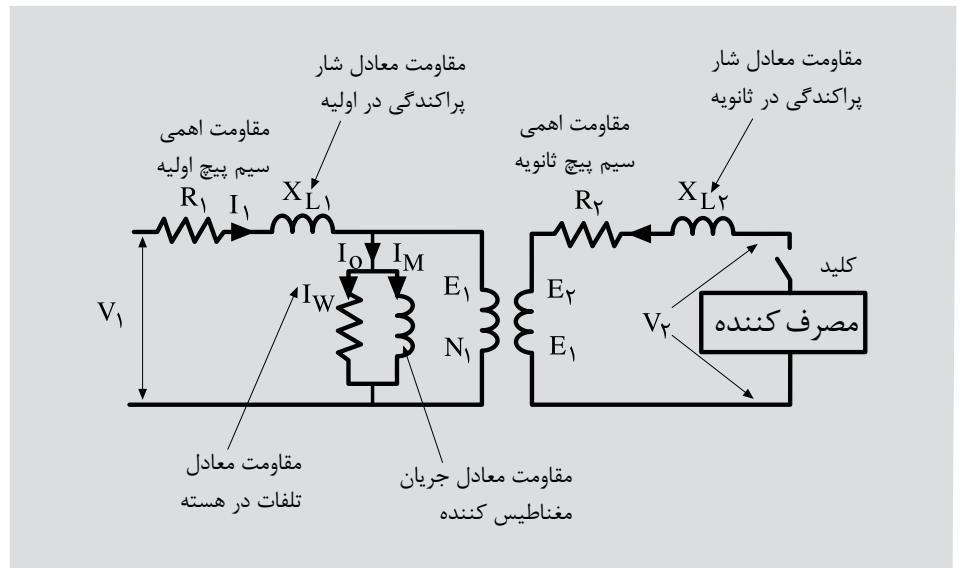

شکل ۳-۷- مدار معادل یک ترانسفورماتور واقعی

در این مدار  $I_W$  جریان و اته معادل تلفات در هسته و  $I_M$  جریان مغناطیس کننده هستند که از جمع برداری آن‌ها،  $\vec{I}$  (جریان بی باری) حاصل می‌شود. در مدار معادل، تمام کمیت‌ها برداری هستند که به کمک آن‌ها می‌توان روابط بین ولتاژها و جریان‌ها را نوشت:

$$\begin{aligned} V_1 &= E_1 + I_1 \cdot R_1 + I_1 \cdot X_{L1} \\ E_2 &= V_2 + I_2 \cdot R_2 + I_2 \cdot X_{L2} \\ I_1 &= I_W + I_M \cdot I_W + I_M \cdot I'_M \end{aligned}$$

در نوشتمن روابط بین کمیت لازم است از عملیات برداری استفاده شود. بزرگی بردارهای  $V_1$ ,  $E_2$ ,  $I_2$ ,  $I_M$  به بردار  $I_1$  بستگی دارد. جریان  $I_2$  با ولتاژ خروجی  $V_2$  بسته به نوع بار، ممکن است سه وضع متفاوت داشته باشد. اگر بار اهمی باشد،  $I_2$  با  $V_2$  هم فاز خواهد بود. اگر بار از نوع سلفی اهمی باشد. جریان  $I_2$  نسبت به  $V_2$  پس فاز و در صورت خازنی بودن بار،  $I_2$  نسبت به  $V_2$  پیش فاز می‌باشد.

## ۶-۳- افت فشار کلی در ترانسفورماتورها

ملاحظه شد که مقداری از ولتاژ ورودی ترانسفورماتور در مقاومت‌های القایی و اهمی سیم پیچ اولیه افت می‌کند. این مقدار افت ولتاژ را، افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه می‌گویند و آن را با  $\Delta U$  نشان می‌دهند.

در قسمت بار مقداری از نیروی محرکه ثانویه در مقاومت القایی و مقاومت اهمی سیم پیچ ثانویه افت می‌کند و ولتاژ دو سر بار کوچک‌تر از نیروی محرکه است. این مقدار افت ولتاژ را، افت فشار در سیم پیچ ثانویه می‌گویند و آن را با  $\Delta U$  نشان می‌دهند.

در اغلب موارد افت ولتاژ‌های ثانویه را با ضریب تبدیل بر حسب مقادیر اولیه حساب می‌کنند. سپس مجموع برداری افت ولتاژ‌های اهمی و القایی در دو طرف را محاسبه می‌کنند که به آن افت ولتاژ کلی گفته می‌شود و آن را با  $\Delta U$  نمایش می‌دهند. از آنجا که افت ولتاژها در مقدار ولتاژ خروجی ترانسفورماتور موثر است، لذا معمولاً افت ولتاژ کلی به صورت درصد برای ترانسفورماتورهای با قدرت متفاوت در جداول ارائه می‌شود و از آن‌ها در محاسبات سیم پیچی ترانسفورماتورها استفاده می‌شود.

## ۶-۴- تلفات توان در ترانسفورماتورها

با توجه به آنکه نوع بار ترانسفورماتور (به علت اهمی، القایی و خازنی بودن آن) نامشخص است. به این علت ترانسفورماتورها را به توان ظاهری خروجی یا واحد ولت آمپر (VA) و در توان‌های بالا با واحدهای کیلو ولت آمپر (kVA) یا مگا ولت آمپر (MVA) معرفی می‌کنند. در محاسبات علمی ترانسفورماتورها، محاسبات بر اساس توان ظاهری خروجی انجام می‌شود تا ترانسفورماتور بتواند توان معرفی شده را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. به این علت لازم است در طرح ترانسفورماتور، تلفات را در نظر گرفت. قسمتی از توان تلف شده در ترانسفورماتورها در مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه و مقاومت اهمی سیم پیچ ثانویه می‌باشد. به این تلفات، تلفات اهمی یا تلفات ژولی یا تلفات مسی می‌گویند و با (PCU) نشان می‌دهند. از آنجایی که این تلفات چون به بار بستگی دارد به تلفات متغیر نیز معروف است.

از طرف دیگر به سبب اینکه هسته آهنی رسانای الکتریکی است همواره در معرض تغییر شار مغناطیسی قرار دارد و در آن جریان‌های القایی می‌شود و به طور عرضی از طریق خود هسته، مدار خود را کامل و ایجاد حرارت می‌کند. اگر این جریان‌ها کنترل نشوند آسیب شدیدی به هسته وارد می‌شود و احتمال دارد هسته را ذوب کند.

با حرارت زیاد هسته به عایق سیم پیچ ها صدمه وارد می شود. این جریان های القایی در مدار هسته را جریان های فوکو یا جریان های سرگردان می گویند. برای کاهش اثرات آن ها هسته را ورقه می سازند و ورقه ها را نسبت به هم عایق می کنند تا مقاومت الکتریکی زیاد ایجاد شود و بزرگی جریان های فوکو کاهش یابد. تلفاتی که توسط جریان های القایی ایجاد می شود به تلفات فوکو معروف است.

علاوه بر تلفات فوکو در هسته تلفات هیسترزیس نیز وجود دارد. این تلفات مربوط به آرایش مولکول های مغناطیس در هسته ترانسفورماتورهاست. برای کاهش تلفات هیسترزیس ورقه های هسته را از آهن سیلیس دار می سازند و به آن ها ورقه ها دیناموبلش می گویند. این ورقه ها با مرغوبیت های متفاوت ساخته می شوند. جنس هسته را از آهن ریخته گری، فولاد ریخته گری، ورق فولاد آبدیده (سیلیکونی) و آلیاژ آهن - نیکل می سازند.

تلفات هیسترزیس و تلفات فوکو در مجموع تلفاتی آهنی نامیده می شوند. برای یک ترانسفورماتور که برای فرکانس معینی طراحی می شود تلفات آهنی تقریباً ثابت است و به بار ترانسفورماتور بستگی ندارد. به همین جهت آن را تلفات ثابت می گویند و با  $(P_{Fe})$  نشان می دهند.

به مجموع تلفات آهنی و تلفات مسی، تلفات کل ترانسفورماتور می گویند.  
از حاصل تقسیم توان خروجی به توان ورودی راندمان ترانسفورماتور به دست می اید  
یعنی:

$$\eta_{راندمان} = \frac{P_2}{P_1}$$

راندمان ترانسفورماتورها اغلب بسیار بالاست به طوری که ترانسفورماتورهای کوچک حدود ۹۰ درصد و در ترانسفورماتورهای بزرگ تا حدود ۹۸ درصد نیز می رسد.

### ۳-۸ - انواع ترانسفورماتورهای تک فاز

باتوجه به کارآیی ترانسفورماتور در جریان متناوب تک فاز، فازآن ها را به گروه های متفاوت دسته بندی می کنند.

- ترانسفورماتورهای کاهنده
- ترانسفورماتورهای افزاینده
- ترانسفورماتورهای یک به یک


- ترانسفور ماتورها با چند ورودی و چند خروجی

- اتوترانسفورماتورها
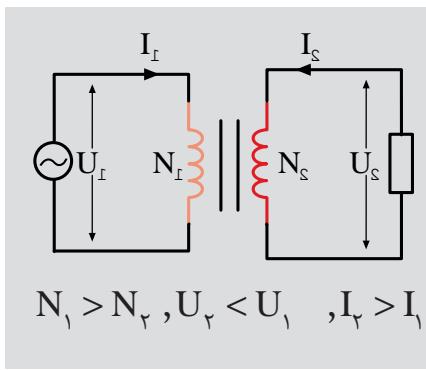
### ۳-۸-۱ ترانسفورماتورهای کاهنده:

اگر تعداد دور سیم پیچ ثانویه که به باروصل می شود، کمتر از تعداد دور سیم پیچ اولیه باشد، که به منبع تغذیه وصل می شود، ولتاژ خروجی کمتر از ولتاژ ورودی خواهد شد. به این ترانسفورماتورها، ترانسفورماتورهای کاهنده می گویند. از این ترانسفورماتورها در موقعی که، ولتاژ تغذیه مصرف کننده کم است، استفاده می شود. مانند دستگاه شارژ باطری ها و مدارهای فرمان با ولتاژ

پایین. با توجه به رابطه  $\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$  می باشد بنابراین  $N_1 > N_2, U_2 < U_1, I_2 > I_1$  خواهد شد. شکل (۳-۸)



شکل (۳-۸) ترانسفورماتورهای کاهنده

$$N_1 = 1200 \text{ دور}$$

$$N_2 = 80 \text{ دور}$$

$$R = 4\Omega$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{U_1}{U_2} \Rightarrow \frac{1200}{80} = \frac{240}{U_2}$$

$$U_2 = \frac{2400 \times 80}{1200} = 16V$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R} = \frac{16}{4} = 4A$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow \frac{1200}{80} = \frac{4}{I_1}$$

$$I_1 = \frac{4 \times 80}{1200} = \frac{4}{15} = 0.266A$$

مثال: در یک ترانسفورماتور تک فاز ایده آل، تعداد دور سیم پیچ اولیه ۱۲۰۰ دور و تعداد دور سیم پیچ ثانویه ۸۰ دور است. اگر ولتاژ اولیه ۲۴۰ ولت و باز ترانسفورماتور، بار اهمی ۲۰ اهم باشد، مطلوبست:


- ولتاژ خروجی

- جریان اولیه

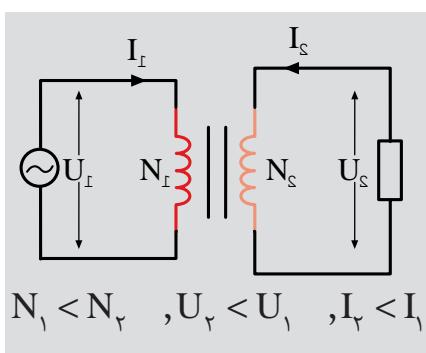
### ۳-۸-۲ ترانسفورماتورهای افزاینده:

اگر تعداد دور سیم پیچ ثانویه بیشتر از تعداد دور سیم پیچ اولیه باشد ترانسفورماتور افزاینده می گویند. از این ترانسفورماتورها در موقعی که ولتاژ تغذیه مصرف کننده ها بیشتر از ولتاژ شبکه باشد، استفاده می شود.

با توجه به رابطه  $\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$  می باشد بنابراین  $N_1 > N_2, U_2 > U_1, I_2 < I_1$  خواهد شد. شکل (۳-۹)



شکل (۳-۹) ترانسفورماتورهای افزاینده

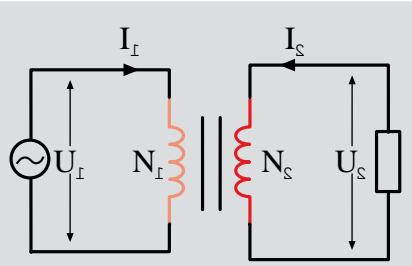

$$N_1 = N_2, U_1 = U_2, I_1 = I_2$$

شکل(۳-۱۰) ترانسفورماتور یک به یک

مثال: در یک ترانسفورماتور تک فاز ایده آل ، تعداد دور سیم پیچ اولیه ۵۰۰ دور و تعداد دور سیم پیچ های ثانویه ۶۰۰ دور و دور ۸۰۰ است. اگر ولتاژ اولیه ۲۰۰ ولت باشد مطلوبست:

- ولتاژ ثانویه بادور ۶۰۰

- ولتاژ ثانویه بادور ۸۰۰


$N_1 = 500$	دور	$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} \Rightarrow \frac{500}{600} = \frac{200}{U_2}$
$N_{21} = 600$	دور	$U_{21} = \frac{200 \times 600}{500} = 240V$
$N_{22} = 800$	دور	$U_{22} = \frac{200 \times 800}{500} = 320V$
$U_1 = 200V$		

**۳-۸-۳ - ترانسفورماتورهای یک به یک:** در ترانسفورماتورهای یک به یک تعداد دور سیم پیچ اولیه و تعداد دور سیم پیچ ثانویه باهم برابر هستند. بدین علت ضریب تبدیل این ترانسفورماتورها برابر یک است. اگردر سیستم مصرفی ، بخواهند ، ارتباط الکتریکی مصرف کننده ها را برای مسایل حفاظتی از شبکه الکتریکی قطع کنند از ترانسفورماتورهای یک به یک استفاده می کنند. در این حالت مصرف کننده ها، از طریق ارتباط مغناطیسی به شبکه متصل می شوند. اگر در طرف شبکه الکتریکی اتصال کوتاه یا نوسانات ناخواسته ایجاد شود، مصرف کننده هایی که با ترانسفورماتورهای یک به یک به شبکه وصل شده اند، از خطرات احتمالی ، مصون خواهند ماند. به این نوع ارتباط اصطلاحاً ایزوله کردن می گویند. شکل (۳-۱۰)


**۳-۸-۴ - ترانسفورماتور با چند ورودی و چند خروجی:** تنوع استاندارد و ولتاژ در کشورهای مختلف، ایجاب می کند هر کشور براساس ولتاژ استاندارد خودش، مصرف کننده های خود را تولید کند. برای آن که به توان از مصرف کننده های مختلف با استاندارد تولیدی متفاوت در سایر کشورها نیز استفاده کرد، می توان از ترانسفورماتورهای چند ورودی و چند خروجی برای تغذیه آن ها استفاده کرد. لازم به توضیح است این نوع استفاده ها برای بارهای اهمی توصیه می شود و برای مصرف کننده های موتوری (گردنه) و مصرف کننده های خازنی و سلفی توصیه نمی شود مگر آن که فرکانس شبکه های تغذیه یکی باشند. کاربرد دیگر ترانسفورهای چند ورودی و چند خروجی، فراهم کردن امکان اتصال مصرف کننده هایی که ولتاژ نامی متفاوتی دارند به شبکه برق است. اگریک شبکه الکتریکی با نوسانات ولتاژ بیشتری روبرو باشد با تغییر رنج

ولتاژ ترانسفورهای چند ورودی، ولتاژ نامی مصرف کننده را می‌توان تهیه کرد. به فرض مثال اگر دریک کشور استاندار ولتاژ فازی آن ۱۱۰ ولت و دریک کشور دیگر استاندارد ولتاژ آن ۲۲۰ ولت باشد می‌توان یک ترانسفورماتور با دو سیم پیچ ورودی ساخت که ۲۲۰ ولت و ۱۱۰ ولت را پشتیبانی کند. در کشور ایران ولتاژ خطی ۳۸۰ ولت و ولتاژ فازی ۲۲۰ ولت است. ترانسفورماتورهای جوشکاری را برای دو ورودی ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت طراحی می‌کنند. اگر دریک منطقه برق سه فاز نباشد وضعیت ورودی را برای برق تک فاز یعنی ۲۲۰ ولت تغییر می‌دهند. در شبکه‌های سه فاز از وضعیت ۳۸۰ ولت استفاده می‌شود. در ترانسفورماتورهای چند ورودی و چند خروجی ممکن است خروجی‌ها مستقل یا غیرمستقل باشند. شکل (۱۱-۳) (الف، ب و پ)


**۳-۸-۵- اتوترانسفورماتور:** در اتوترانسفورماتورها، به جای دو سیم پیچ از یک سیم پیچ استفاده می‌شود. بدین ترتیب از یک سیم پیچ در اتو ترانسفورماتورها صرفه جویی می‌شود. در اتوترانسفورماتور بین سیم اولیه و سیم پیچ ثانویه علاوه بر ارتباط مغناطیسی، ارتباط الکتریکی نیز وجود دارد. قسمت زیاد انرژی از طریق ارتباط الکتریکی و قسمت کم از طریق الکترومغناطیس به بار منتقل می‌شود. از آن جایی که مقدار انتقال انرژی از طریق هسته کم است لذا وزن هسته به کارفته در اتوترانسفورماتورها کم است و تلفات هسته نیز کم خواهد شد. با حذف یک سیم پیچ و کاهش وزن هسته چند ویژگی را به اتوترانسفورماتور خواهد داد.

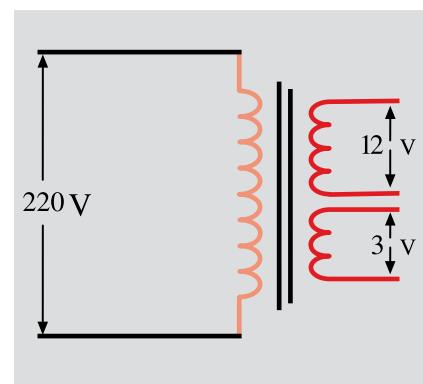

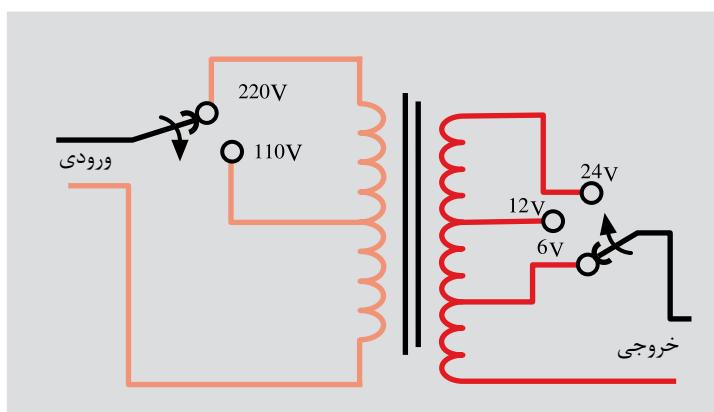الف - ترانسفورماتور با یک ورودی و دو خروجی مستقل



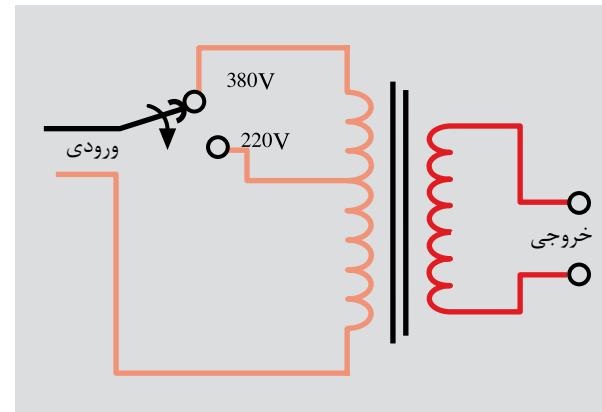پ - ترانسفورماتور با دو ورودی و سه خروجی غیر مستقل



ب - ترانسفورماتور با دو ورودی و یک خروجی

شکل (۱۱-۱) (الف، ب و پ) ترانسفورماتور چند ورودی و چند خروجی مستقل

- وزن اتو ترانسفورماتور در مقایسه با ترانسفورماتورهای مشابه سبکتر می‌شود.
- تلفات مسی و تلفات آهنی کاهش می‌یابد.
- هزینه ساخت اتوترانسفورماتور کم می‌شود.
- راندمان ترانسفورماتور زیاد می‌شود.

به خاطر ویژگی‌های بالا اتوترانسفورماتورها را ترانسفورماتورهای تقریباً ایده‌آل و با

صرفه می گویند.

در اتوترانسفورماتورها به سیم پیچ بین سیم پیچ اولیه و ثانویه سیم پیچ مشترک و به سیم پیچ خاص اولیه یا ثانویه ، سیم پیچ سری می گویند. به سبب آنکه از سیم پیچ مشترک تفاضل جریان اولیه و ثانویه عبور می کند ، می توان سطح مقطع این قسمت از سیم پیچ را کمتر در نظر گرفت. اتوترانسفورماتورها مانند ترانسفورماتورهای معمولی به صورت افزاینده یا کاهنده طراحی می شوند شکل (۳-۱۲) الف و ب.

**-توان تیپ اتوترانسفورماتورها:** آن قسمت از توان که از طریق هسته در اتوترانسفورماتورها انتقال می یابد را توان تیپ می گویند و با  $S_B$  نشان می دهند. اگر ولتاژ طرف فشار قوی را با  $U_H$  و ولتاژ طرف فشار ضعیف را با  $U_L$  و توان انتقالی را با  $S_2$  نشان دهیم توان تیپ از رابطه زیر بدست می آید:

$$S_B = \frac{U_H - U_L}{U_H} \times S_2$$

مثال: تعداد دور سیم پیچ اولیه یک اتوترانسفورماتور ۱۰۰۰ دور می باشد. این ترانسفورماتور در طرف فشار قوی به ولتاژ ۲۲۰ ولت اتصال دارد. در خروجی از سیم مشترک و حلقه ۵۰۰ دور انشعابی به بارداده شده است. حداکثر جریان خروجی اتوترانسفورماتور ۵ آمپر می باشد مطلوبست:

$$N_1 = 1000 \quad \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad \frac{1000}{500} = \frac{220}{U_2}$$

$$N_2 = 500 \quad U_2 = \frac{500 \times 220}{1000} = 110 \text{ V}$$

$$I_2 = 5.5 \text{ A} \quad S_B = \frac{U_H \times U_L}{U_H} = \times S_2$$


$$S_2 = U_2 \times I_2 = 110 \times 5 = 550 \text{ VA}$$

$$S_B = \frac{220 - 110}{220} \times 550 = 225 \text{ VA}$$


$$I_s = I_2 - I_1 \quad \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{1000}{500} = \frac{5}{I_1} \quad I = \frac{5 \times 500}{1000} = 2.5 \text{ A}$$

$$I_s = 5 - 2.5 = 2.5 \text{ A}$$

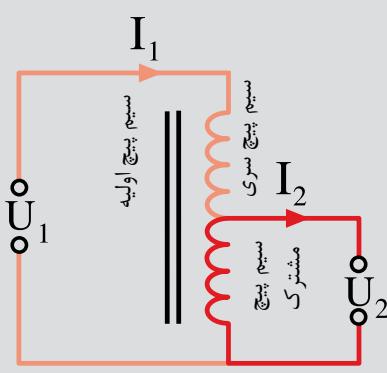

الف- اتوترانسفورماتور کاهنده

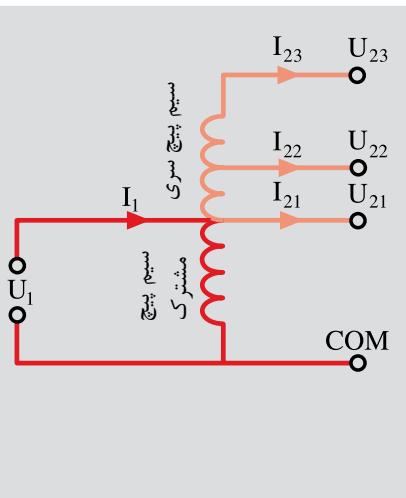

ب- اتوترانسفورماتور افزاینده

شکل (۳-۱۲) الف و ب- اتوترانسفورماتور

- ولتاژ خروجی
- توان تیپ
- جریان اولیه
- جریان سیم پیچ مشترک

### ۳-۹- پلاک مشخصات ترانسفور ماتورهای تک فاز

هر ترانسفور ماتوری با توجه به ابعاد هسته، تعداد دور سیم پیچ های اولیه و ثانویه، فرکانس، ولتاژ های ورودی و خروجی، توان ظاهری، طریقه نصب، ولتاژ اتصال کوتاه نسبی، وزن، مقدار روغن، راندمان و سایر ویژگی های دیگر، مقادیر نامی خواهند داشت که این مقادیر نامی بر روی پلاک ترانسفور ماتورها نوشته می شوند. اطلاعات قید شده در پلاک ترانسفور ماتورها، انتخاب ترانسفور ماتور مناسب را برای استفاده بهینه مهیا می سازد و کاربران با توجه به نیاز و شرایط کار، ترانسفور ماتور مورد دلخواه متناسب با شرایط مصرف را انتخاب می کنند. در جدول (۱-۳) پلاک یک ترانسفور ماتور تک فاز را نشان می دهد.

- نام کارخانه سازنده در بالاترین کادر نوشته می شود.
- کد مخصوص کارخانه سازنده که ویژگی های دستگاه را دارد و در صورت سفارش مجدد دستگاه جدید براساس آن تولید می شود.
- ولتاژ نامی اولیه ۱۱ کیلو ولت و ولتاژ نامی خروجی ۲۲۰ ولت می باشد.
- توان ظاهری خروجی ۵۰۰۰ ولت آمپر
- فرکانس ولتاژ تغذیه ۵۰ هرتز.
- کلاس عایقی حرارتی این دستگاه E می باشد.
- حفاظت در مقابل عوامل خارجی و نفوذ آب

جدول (۱-۳) پلاک ترانسفور ماتور تک فاز

کارخانه سازنده		ولتاژ نامی	۱۱kv	۲۲۰v
تیپ	<input type="text"/>			
VA	5000	فرکانس	50	
کلاس عایقی		علائم حفاظتی		<input type="checkbox"/>
E				

در جدول (۲-۳) کلاس عایقی استاندارد و درجه حرارت مجاز مجاز محیط ارایه شده است.

جدول (۲-۳) کلاس عایق ها	
حداکثر دما	کلاس حرارتی یا عایقی
۹۰°	X یا Y
۱۰۵°	A
۱۲۰°	E
۱۳۰°	B
۱۵۵°	F
۱۸۰°	C
۲۱۰°	H

در جدول(۳) انواع حفاظت ها دیده می شود.

### جدول(۳) انواع حفاظت در مقابل اجسام خارجی و نفوذ آب

نوع ایمنی	توضیح	نشانه
ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی		
IP0X	بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی چشم خارجی	=
IP1X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر از mm	-
IP2X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر از mm	-
IP3X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر از mm	-
IP4X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر از mm	-
IP5X	ایمنی در مقابل رسوب گرد غبار مضربه داخل	۱
IP6X	ایمنی در مقابل نفوذگرد و غبار	۲
ایمنی آب		
IPX0	بدون ایمنی آب	=
IPX1	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	۳
IPX2	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	۳
IPX3	ایمنی در مقابل پخش آب	۳
IPX4	ایمنی در مقابل پاشیدن آب	۵
IPX5	ایمنی در مقابل ریزش فوران آب، مثلاً ازنازل	۶
IPX6	ایمنی در مقابل جریان آب	۷
IPX7	ایمنی در مقابل غوطه ور شدن	۷
IPX8	ایمنی در مقابل غوطه وری کامل	۸

نشانه‌ی انواع ایمنی (مفهوم را در جدول بالا بینید)

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸ Pa

### ۳-۱۰- ترانسفورماتورهای سه فاز

تولید صنعتی برق در نیروگاه‌ها به صورت سه فاز می‌باشد. انتقال و توزیع آن در مراکز مصرف نیز سه فاز است. در انتقال برای کاهش تلفات خطوط از ترانسفورماتورهای افزاینده سه فاز و در انتهای خطوط انتقال برای مصرف در ایستگاه‌های برق برای مصارف، از ترانسفورماتورهای کاهنده سه فاز استفاده می‌شود. اغلب ترانسفورماتورهای سه فاز قدرت و پست‌های توزیع، به علت توان زیاد، روغنی هستند. توسط روغن و بدنه رادیاتوری (پره‌ای شکل) یا لوله‌ای، گرمای تولید شده در هسته




شکل (۳-۱۳) ب - ترانسفورماتور سه فاز - سیم پیچ - هسته - مخزن روغن و ظرف انبساط



شکل (۳-۱۳) الف - هسته و سیم پیچ‌های ترانسفورماتور سه فاز


وسیم پیچ‌ها، به خارج ترانسفورماتور هدایت می‌شود (شکل ۳-۱۳). بدین طریق از آسیب رسیدن به سیم پیچ در اثر افزایش دما جلوگیری به عمل می‌آید. روغن مصرف شده در ترانسفورماتورها که به روغن ترانسفورماتورها معروف است، ضد آتش و عایق الکتریکی خوب می‌باشد. این ترانسفورماتورها در بالای مخزن روغن، یک منبع انبساط دارند. در موقع افزایش حجم روغن، براثر افزایش دما، روغن در این ظرف جمع می‌شود و از انفجار مخزن جلوگیری می‌شود. در نتیجه بین مخزن روغن و منبع انبساط یک وسیله حفاظتی به نام رله بوخهلت‌س قرار می‌دهند. این رله ترانسفورماتور را در مقابل سوختن هسته، اتصال فاز به بدنه، اتصال فاز به فاز، چکه کردن روغن و اتصال حلقه‌ها، محافظت می‌کند. در ترانسفورماتورهای فشار قوی، اول سیم فشار ضعیف را در هسته نصب می‌کنند سپس سیم پیچ فشار قوی را بر روی سیم پیچ فشار ضعیف قرار می‌دهند. در شکل (۳-۱۴) اجزای داخلی یک ترانسفورماتور سه فاز و موقعیت رله بوخهلت‌س و منبع انبساط نشان داده شده است.

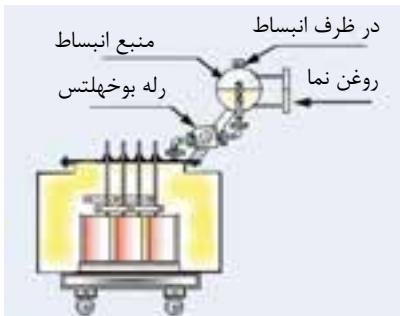

شکل (۳-۱۴) اجزای داخلی ترانسفورماتور سه فاز و موقعیت رله بوخهلت‌س
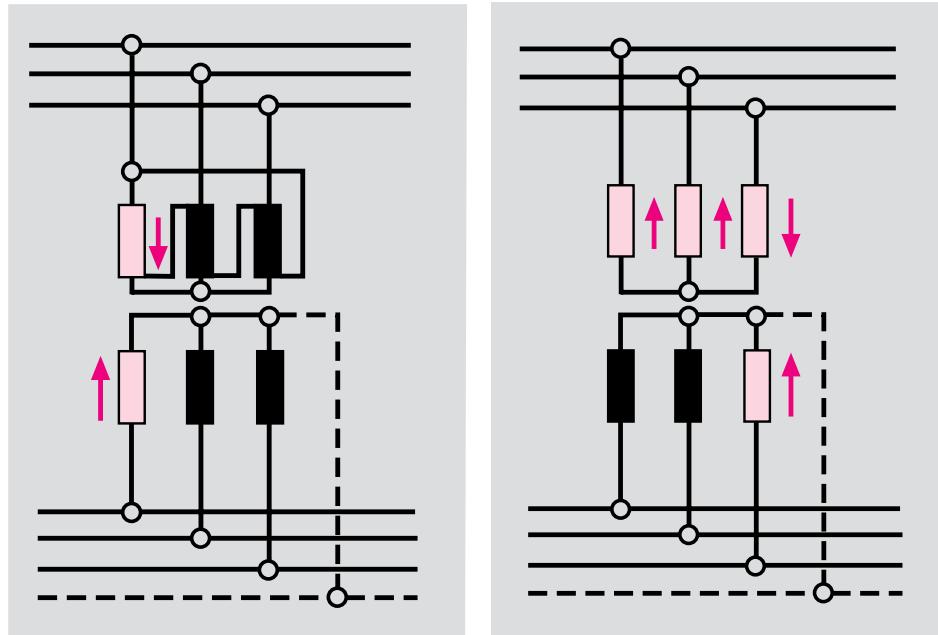
### ۱-۱۰-۳ - انواع اتصال سیم پیچ های ترانسفورماتورها: سیم پیچ های طرف

فشارقوی و طرف فشار ضعیف به صورت ستاره ( $Y$  یا  $\lambda$ )، مثلث ( $D$  یا  $\Delta$ ) و زیگزاک به همدیگر اتصال می یابند. در ترانسفورماتورهای توزیع، به علت داشتن مصرف کننده ها تک فاز و نیاز به سیم نول، اتصال سیم پیچ های ثانویه به صورت اتصال ستاره انجام می شود.



شکل(۳-۱۶) اتصال  $Y / \lambda$  یا  $\Delta / \lambda$

شکل(۳-۱۵) اتصال  $y / Y$  یا  $\lambda / \lambda$

#### - اتصال $y / Y$ یا $\lambda / \lambda$ : مدار این نوع اتصال در شکل(۳-۱۵) نشان داده شده است

است در این اتصال هر دو سیم پیچ اولیه و ثانویه، به صورت اتصال ستاره وصل می شوند. در این اتصال اگر فقط یکی از فازها زیر بار برود، جریان آن فاز، در سیم پیچ اولیه مدار خود را از دو فاز بعدی کامل می کند. این عمل باعث می شود شار مغناطیسی این دو فاز، افزایش یابد، تلفات شار بیشتر شود و ولتاژ آن ها زیاد شود. از آنجایی که در هر لحظه مجموع ولتاژها سه فاز برابر صفر است، افزایش ولتاژ دو فازی که زیر بار نیستند، سبب می شود ولتاژ فازی که زیر بار رفته است کاهش یابد و به مصرف کننده ها صدمه برساند. به علت بروز مشکلات فوق از این اتصال استفاده نمی شود. در مواقعي که کمتر از ۱۰٪ ظرفیت نامی ترانسفورماتور نیاز باشد از این اتصال استفاده می شود. شکل(۳-۱۵)


#### - اتصال $Y / \Delta$ یا $\lambda / \Delta$ : در این نوع اتصال سیم پیچ اولیه به صورت اتصال مثلث

و سیم پیچ ثانویه به صورت اتصال ستاره وصل می شود. در این اتصال، فازها استقلال دارند و اگر هر یک از فازها به تنها یی به بار وصل شوند، در طرف اولیه جریان از طریق فاز مربوطه، مدار خود را تکمیل خواهد نمود بدون آنکه به فازهای دیگر اثر بگذارد.

شکل (۳-۱۶)

- اتصال  $Y/Z$ : این اتصال به اتصال ستاره زیگزاگ معروف است که سیم پیچ اولیه به صورت اتصال ستاره وصل می‌شود. در ثانویه سیم پیچ هر فاز به دو قسمت تقسیم می‌شود و به صورت شکل (۳-۱۷) به هم دیگر متصل می‌شوند. این نوع اتصال در شبکه‌های توزیع با قدرت کم با متوسط، به کار می‌رود. در مواردی که اتصال اولیه اجباراً ستاره باشد و در ثانویه به سیم نول نیاز باشد، از اتصال  $Z/Y$  استفاده می‌شود. به طوری که در شکل (۱-۱۷) نشان داده شده است. در اتصال  $Z/Y$  مشکلات اتصال  $Y$  وجود ندارد وقتی که یک فاز زیر بار برود، در سیم پیچ اولیه دو فاز را در تامین انرژی به کار می‌کشد. در اتصال  $Z/Y$ ، به سبب آنکه نیروی محرکه دو سیم پیچ به صورت برداری جمع می‌شوند مقدار آن کاهش می‌یابد و برای جبران آن، باید تعداد دور کلاف‌ها را افزایش داد.

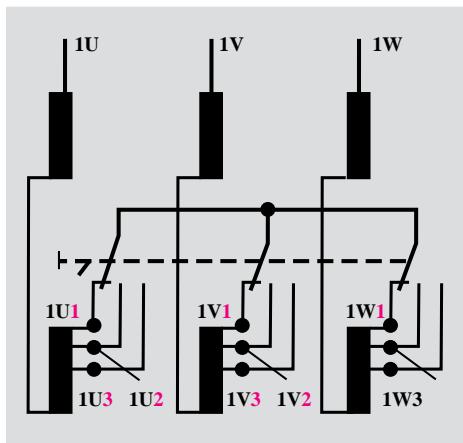**۳-۱۰-۳- تنظیم ولتاژ ترانسفور ماتورها کلید (Top Changer):** در ترانسفور ماتورها برای مدیریت ولتاژ در طرف ثانویه، از کلید Top Changer در طرف فشار قوی، استفاده می‌شود. با تغییر رنج این کلید، تعداد دور سیم پیچ اولیه کم یا زیاد می‌کنند و ولتاژ خروجی تغییر می‌کند. عموماً "تغییرات دور در هر مرحله دور سیم ۴۰٪ پیچ اولیه می‌باشد. شکل (۳-۱۸)



شکل (۳-۱۸) کلید تنظیم ولتاژ (Top Changer)

### ۳-۱۱ - ترانسفور ماتورهای اندازه گیری

دستگاه‌های اندازه گیری معمولی توانایی سنجش جریان‌ها و ولتاژ‌های زیاد را ندارند. برای اندازه گیری جریان‌های زیاد و ولتاژ‌های زیاد، از ترانسفور ماتور اندازه گیری جریان (C.T) و ترانسفور ماتور اندازه گیری ولتاژ (P.T) استفاده می‌شود. شکل (۳-۱۹)



شکل (۳-۱۹) ترانس P.T

### ۱۱-۳-ترانسفورماتور اندازه گیری جریان: سیم پیچ اولیه این


ترانسفورماتورها را، شینه ها، بس بار یا سیم های انتقال شبکه تشکیل می دهند. سیم پیچ دوم بر روی هسته مغناطیسی که سیم پیچ اولیه از درون آن می گذرد، پیچیده می شود. میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان در اولیه، در سیم پیچ ثانویه جریان ضعیفی القا می کند و این جریان از آمپر متر معمولی عبور می کند. مقدار قرائت شده از آمپر متر را در ضربی تبدیل ترانسفورماتور، ضرب می کنند و جریان عبوری از سیم های انتقال را بدست می آورند. شکل (۳-۲۰)

برای تعویض آمپر متر معیوب، ابتدا دو سر سیم پیچ ثانویه را اتصال کوتاه می دهند و آمپر معیوب را با آمپر متر سالم تعویض می کنند سپس مسیر اتصال را برای سنجش جریان باز می کنند. برای جلوگیری از تخریب جریان ها کثورو سیستیو یک طرف سیم ثانویه را اتصال زمین می دهند.


مثال: در مدار اندازه گیری شکل (۳-۲۱) مقدار جریانی که از آمپر متر خوانده

می شود ۱۲ آمپر و ضربی تبدیل ترانسفورماتور  $A = \frac{300}{5}$  است. جریان خطوط انتقال چند آمپر است؟
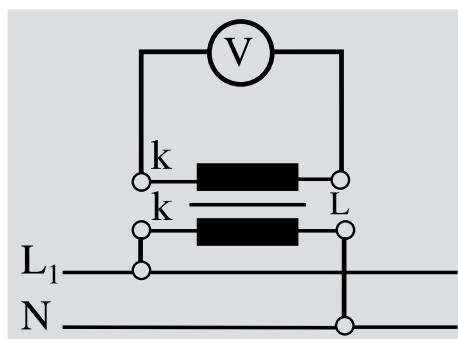
### ۱۱-۳-ترانسفورماتور ندازه گیری ولتاژ: سیم پیچ اولیه این ترانسفورماتورها، با تعداد بیشتریه ولتاژ شبکه و سیم پیچ ثانویه با تعداد دور کمتر به ولت متر وصل می شود. ولتاژ شبکه از حاصل ضرب مقدار قرائت شده از ولت متر با ضربی تبدیل ترانسفورماتور بدست می آید. شکل (۳-۲۲)



شکل (۳-۲۲)

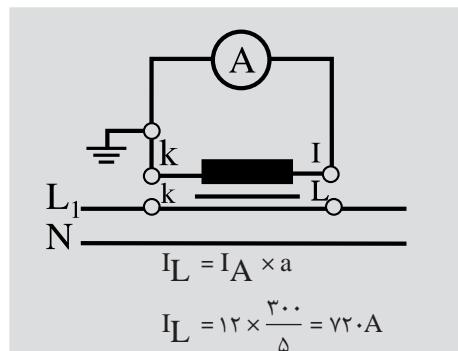

شکل (۳-۲۱)

### ۱۲- تشخیص سالم بودن سیم پیچ ها و عایق ترانسفورماتور

سالم بودن سیم پیچ ها را به چند روش می توان تشخیص داد. یکی از این روش ها شکل ظاهری سیم پیچ ها است که با مشاهده سیم پیچ ها، رنگ تمام قسمت های سیم یکنواخت و شفاف به نظر می آید. شکل (۳-۲۳)



شکل (۳-۲۰) چند نمونه از ترانسفورماتور جریان

در سیم پیچ های ناسالم ، شکل ظاهری سیم پیچ ها در قسمت های مختلف رنگ یکنواخت را از دست می دهند یا رنگ سیم پیچ ها تیره ولاک سیم ها خشک و شکننده می شوند. شکل (۳-۲۴)

ازروش های دیگر تشخیص سالم بودن سیم پیچ ها آزمایش ولتاژگیری است در این طریق ابتدا ولتاژ نامی را در طرف سیم پیچ قسمت فشار قوی برقرار می کنیم و بار نامی را به ترانسفورماتور اتصال می دهیم . ولتاژ خروجی را اندازه گیری می کنیم اگر



شکل(۳-۲۳) در سیم پیچ های سالم تمام قسمت های یکنواخت و شفاف است


مقدار اندازه گیری شده برابر ولتاژ نامی طرف فشار ضعیف باشد سیم پیچ ها سالم هستند و اگر مقدار زیادی اختلاف داشته باشند. به احتمال قوی در سیم پیچ ها اتصال حلقه رخ داده است. این تشخیص از طریق آزمایش اتصال کوتاه هم امکان پذیراست. اگر مولفه های اهمی و القایی در آزمایش اتصال کوتاه تغییر کرده باشند احتمال اتصال حلقه وجود دارد. شکل(۳-۲۵)

برای تعیین صحت عایقی بین سیم پیچ ها و سیم پیچ ها با بدنه، از اندازه گیری مقاومت با میگراستفاده می شود. مقدار مقاومت عایقی بین سیم پیچ ها و سیم پیچ ها با بدنه باید خیلی زیاد و بیشتر از چندین مگا اهم بددست آید. شکل (۳-۲۶)



شکل(۳-۲۴) در سیم پیچ های ناسالم


یکنواختی رنگ موجود نیست

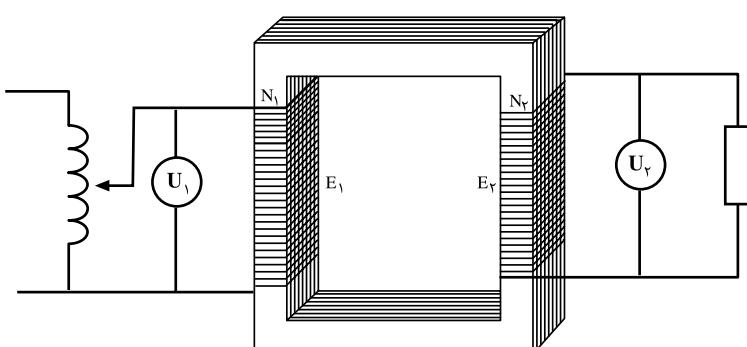

شکل (۳-۲۵) تشخیص سالم بودن سیم ها از طریق ولتاژگیری
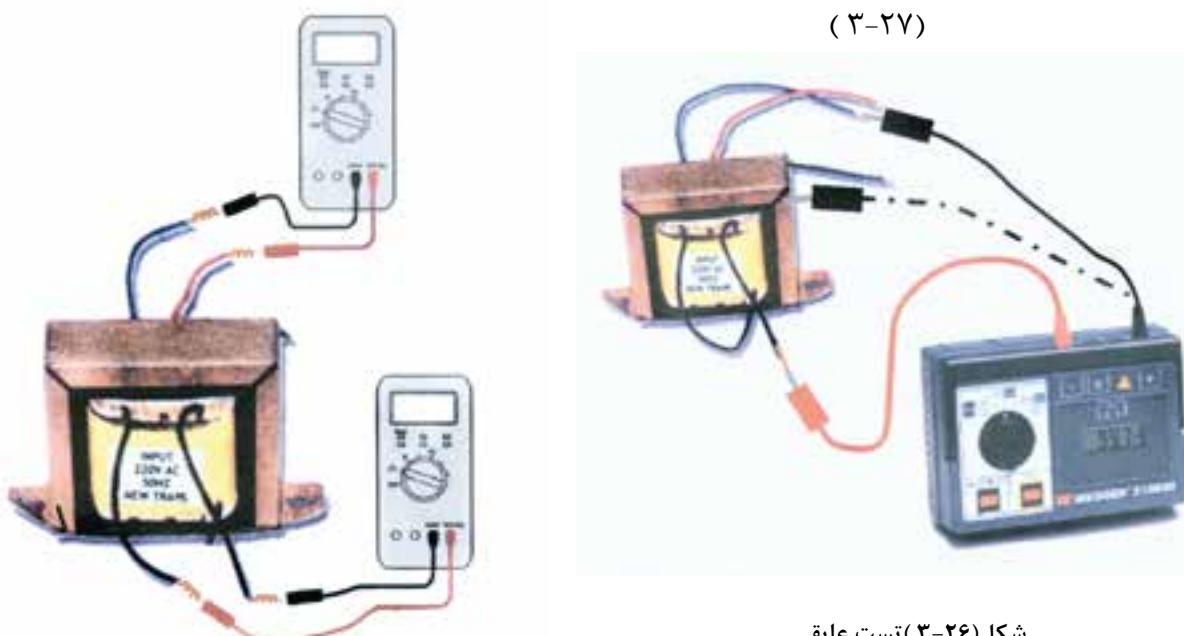
### ۳-۱۳- تعیین سیم پیچ فشار ضعیف و سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتور

سیم پیچ طرف فشار ضعیف در ترانسفورماتورها به علت تحمل جریان زیاد و ولتاژ کم، دارای تعداد دور کم و ضخامت سیم زیاد می باشد. این شرایط در طرف سیم پیچ فشار قوی به علت ولتاژ زیاد و جریان کم بر عکس طرف فشار ضعیف، تعداد دور زیاد و ضخامت سیم کم است. بنابراین مقاومت اهمی سیم طرف فشار قوی زیاد و مقاومت اهمی سیم پیچ فشار ضعیف کم خواهد بود. از این خاصیت می توان سیم پیچ های طرف های فشار قوی و ضعیف را با اهم متر تعیین کرد. با اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ ها، سیم پیچی که مقاومت اهمی زیاد دارد به طرف فشار قوی تعلق داد. و سیم پیچی که مقاومت کمی دارد به طرف فشار ضعیف تعلق دارد. از قطر سیم ها نیز می توان سیم پیچ ها را تشخیص داد. سیم پیچی که قطر سیم آن زیاد است به طرف فشار ضعیف مربوط است و سیم پیچ با قطر کم به طرف فشار قوی تعلق دارد. شکل (۳-۲۷)



شکل (۳-۲۶) تست عایقی


شکل (۳-۲۷) تعیین سیم پیچ های فشار زیاد و فشار ضعیف

### ۳-۱۴- موازی کردن ترانسفورماتورها

رشد جمعیت، توسعه مراکز صنعتی و گسترش تولید، باعث می شود که انرژی الکتریکی بیشتری درخواست شود. ترانسفورماتورهای نصب شده، به علت محدود



شکل (۳-۲۸) دو ترانسفورماتور موازی شده

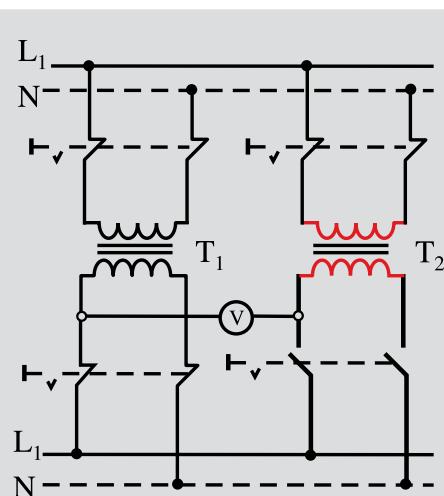

شکل (۳-۳۰) موازی کردن دو ترانسفورماتور تک فاز

بودن توان انتقالی نمی‌توانند انرژی الکتریکی درخواست شده را تامین کنند. لازم است ترانسفورماتورهای جدید به شبکه الکتریکی اضافه شود تا با کمک ترانسفورماتورهای نصب شده، انرژی الکتریکی مورد نیاز را تامین کنند. ورود ترانسفورماتورهای جدید باید شرایط ترانسفورماتورهای نصب شده را دارا باشند. شرایط موازی کردن ترانسفورماتورها را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد.

- ولتاژهای ورودی و خروجی ترانسفورماتورها باید یکی باشند. به عبارت دیگر ضریب تبدیل آن‌ها یکی باشد.

- اختلاف فاز ولتاژهای ورودی و خروجی فازها برابر باشند.

- نسبت مولفه‌های اهمی و القایی ولتاژ اتصال کوتاه آن‌ها برابر باشند.

- نسبت توان‌ها عکس امپدانس‌ها باشد.

- درصد ولتاژ اتصال کوتاه نسبی آن‌ها برابر باشند.

- در ترانسفورماتورهای سه فاز، گروه ترانسفورماتور باید یکی باشند.

- در ترانسفورماتورها باید توالی فازها رعایت شوند یعنی فاز  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  به  $L_1$ ,  $L_2$  و  $L_3$  به  $L_1$  وصل باشند. شکل (۳-۲۸) دو ترانسفورماتور موازی نشدن می‌دهد.


### ۱۴-۳-۱- طریقه موازی کردن ترانسفورماتورهای تک فاز:

موازی کردن ترانسفورماتورهای یک فاز را معمولاً توسط ولت متر انجام می‌دهند. در این طریق ولت متر را به دو سیم خروجی ترانسفورماتورها مطابق شکل (۳-۲۹) اتصال می‌دهند. اگر ولت متر به سیم‌های مشابه یک فاز متصل شده باشد مقدار صفر را نشان خواهد داد که شرایط برای موازی کردن آماده است. می‌توان با اتصال کلید ترانسفورماتور جدید را به شبکه وصل کرد. اگر مقدار قرائت شده از ولت متر دو برابر ولتاژ خروجی ترانسفورماتورها باشد. سیم‌های خروجی انتخاب شده مشابه یک فاز نیست و نمی‌توان در این شریط ترانسفورماتور جدید را وارد شبکه نمود. باید سیم‌های خروجی را در ترانسفورماتور جدید تعویض کرده و دوباره ولتاژ دو سیم اتصالی به دو سر ولت متر را اندازه‌گیری کرد. اگر ولت متر مقدار صفر را نشان داد اتصال ترانسفورماتور جدید به شبکه مجاز خواهد بود. شکل (۳-۳۰)

### ۱۴-۳-۲- طریقه موازی کردن ترانسفورماتورهای سه فاز:

در ترانسفورماتورهای سه فاز، علاوه بر آن که لازم است گروه ترانسفورماتورها یکی باشد. توالی فازها نیز، باید رعایت شود. برای این منظور، برای موازی کردن ترانسفورماتورهای سه فاز از سه لامپ استفاده می‌شود. در شکل (۳-۳۱) روش اتصال

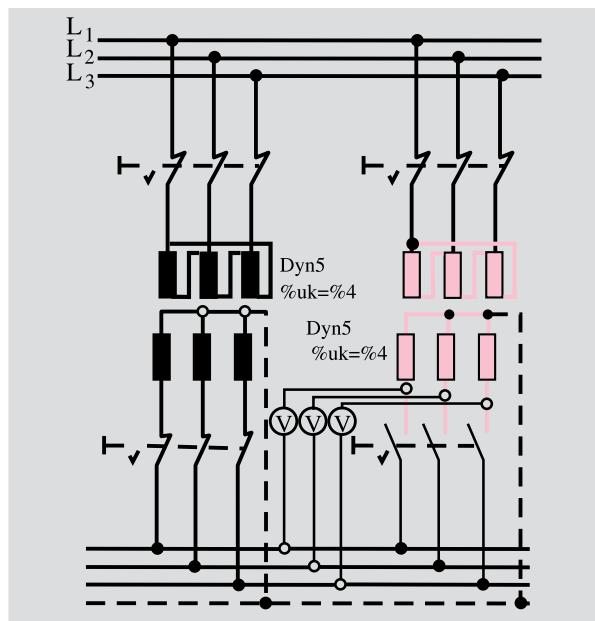توسط سه ولت متر نشان داده شده است. اگر توالی فازها رعایت شده باشد هر سه ولت متر مقدار صفر را نشان خواهند داد . در این حالت می توان ترانسفورماتور جدید را به شبکه وصل کرد. اگر سه ولت متر یا دو ولت متر یا یک ولت متر مقدار غیر از صفر را نشان دهند باید با تعویض اتصال های خروجی ترانسفورماتور جدید را روی فاز انجام داد تا هر سه ولت متر مقدار صفر را نشان دهند سپس کلید اتصال را وصل کرد. اگر به جای سه ولت متر از سه لامپ استفاده کنیم. وقتی که هر سه لامپ خاموش باشند شرایط موازی توالی فازها برقرار می شود. اتصال ترانسفورماتور جدید امکان پذیر خواهد شد.

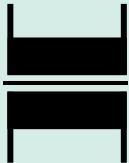
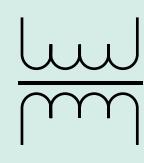
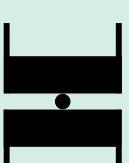
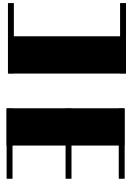
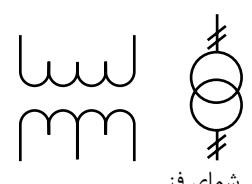
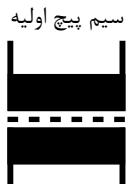
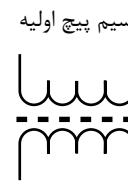
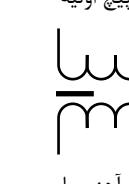
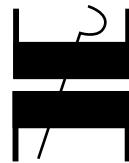
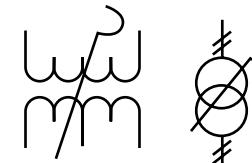
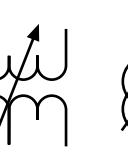
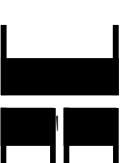
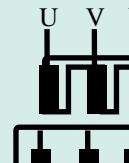
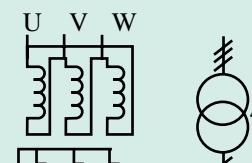
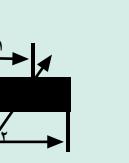
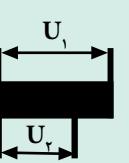
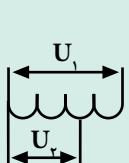
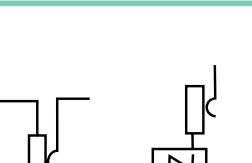
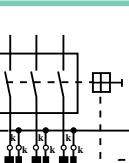
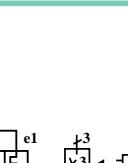
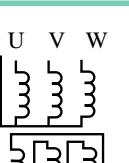


شکل ۳-۲۱ طریقه موازی کردن دو ترانسفورماتور سه فاز


### ۳-۱۵- نقشه خوانی و نقشه کشی ترانسفورماتورها

برای رسم نقشه های ترانسفورماتورها ابتدا با سمبل های مربوط به ترانسفورماتورهای تک فاز، در جدول (۳-۴) آشنا می شویم


### جدول (۳-۴) علائم اختصاری و اتصالی ترانسفورماتورها

 سیم پیچ اولیه بدون هسته آهنی	 سیم پیچ اولیه با هسته آهنی	 سیم پیچ اولیه بدون هسته آهنی	 سیم پیچ اولیه بدون هسته آهنی	 سیم پیچ اولیه بدون هسته شمشی	 سیم پیچ اولیه شما فنی	 سیم پیچ اولیه شما فنی
 سیم پیچ اولیه شما فنی	 سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور تک فاز با دو سیم پیچ خروجی مستقل	 سیم پیچ اولیه هسته شمشی	 سیم پیچ اولیه هسته شمشی	 سیم پیچ اولیه هسته آهنی با فاصله هوایی	 سیم پیچ اولیه هسته آهنی با فاصله هوایی	
 شما فنی علامت اتصال	 شما فنی علامت اتصال	 شما فنی علامت اتصال	 شما فنی مبدل قابل تنظیم یکنواخت	 شما فنی علامت اتصال	 شما فنی علامت اتصال	 شما فنی ترانسفورماتور تک فاز با دو سیم پیچ خروجی مستقل
 شما فنی ترانسفورماتور سه فاز Dynll	 شما فنی ترانسفورماتور سه فاز Dynll	 شما فنی علامت اتصال	 شما فنی اتوترانسفورماتور کاهنده	 شما فنی علامت اتصال	 شما فنی اتوترانسفورماتور کاهنده	
 شما فنی علامت اتصال	 شما فنی کلید قطع کننده تمام موج پل	 شما فنی علامت اتصال	 شما فنی کلید قطع کننده تحت بار	 شما فنی ترانسفورماتور سه فاز Yz5	 شما فنی ترانسفورماتور سه فاز Yz5	

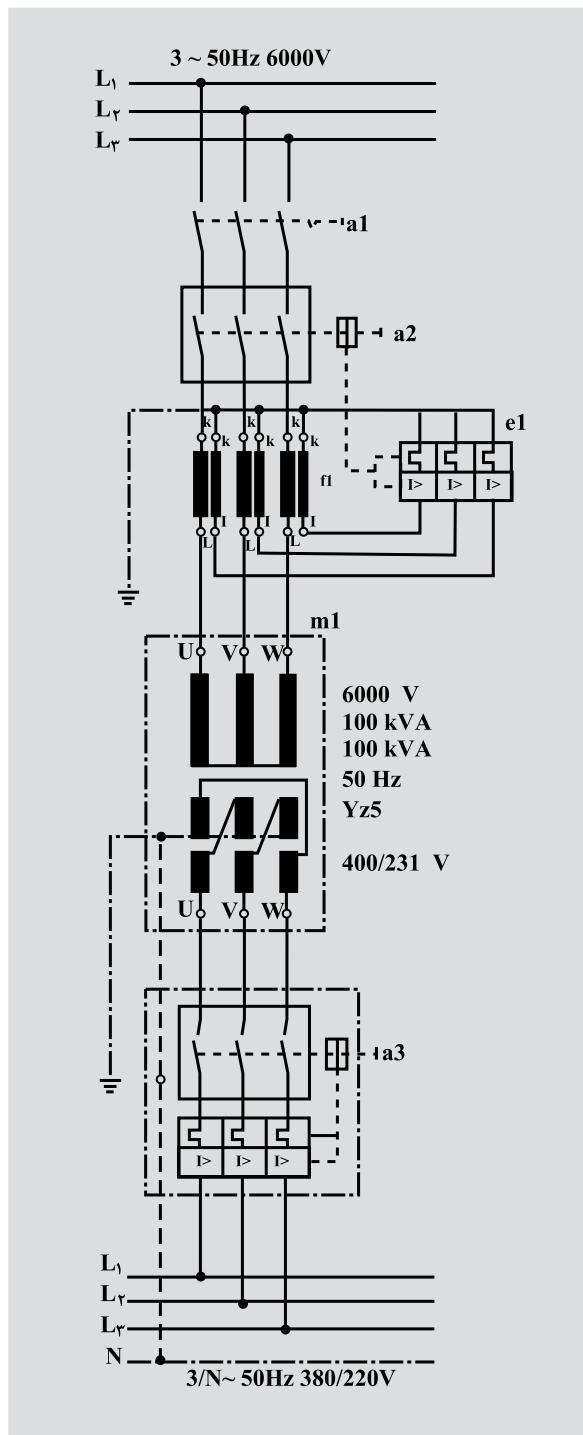مثال: با توجه به شمای فنی داده شده، نقشه اتصالی آن را رسم کنید.




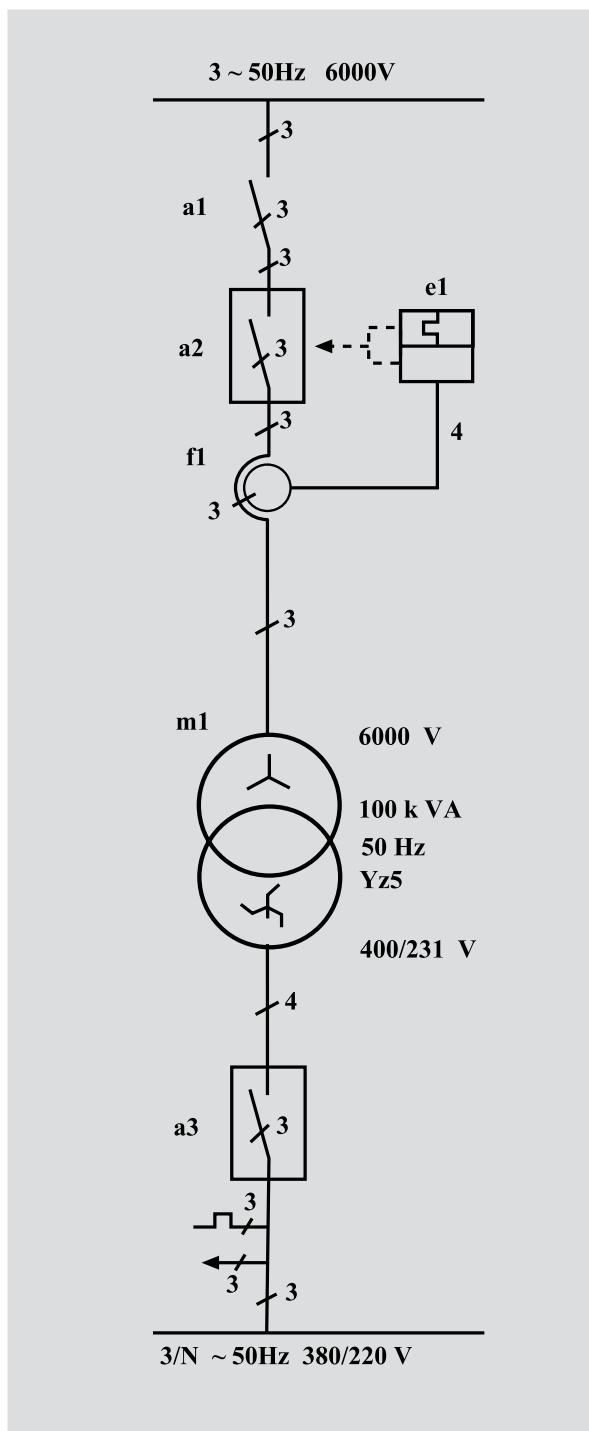شکل(۳-۳۲) نقشه اتصالی ترانسفورماتور سه فاز با کلید قطع کننده تحت بار



نقشه اتصالی در شکل(۳-۳۲) رسم شده است.

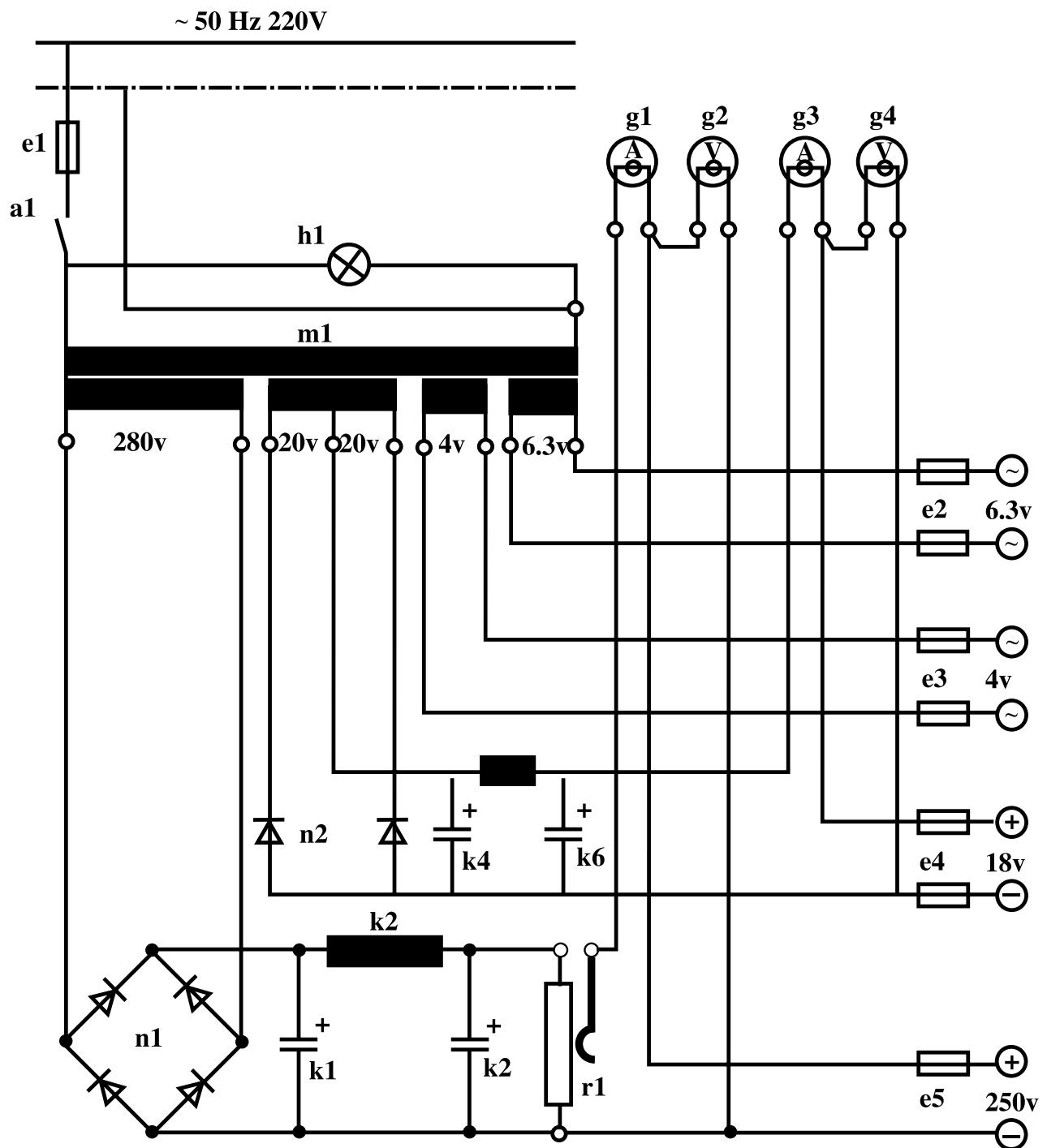در شکل (۳-۳۳) نقشه اتصالی یک ترانسفور ماتور تک فاز با چند خروجی ثابت و یک خروجی قابل تنظیم بامدار یک سوسازومدار صافی نشان داده شده است.



شکل (۳-۳۳)

# کار عملی ۱

زمان: ۴ ساعت

## هدف:


نقشه خوانی ورسم نقشه های ترانسفورماتور

## وسایل لازم:

- ۱- کاغذ A<sub>4</sub> بک برگ
  - ۲- وسایل رسامی ( تخته رسم - خط کش - گونیا - نقاله راپید .... )
- در صورت داشتن امکانات کامپیووتر می توانید از اتوکد یا word برای رسامی استفاده کنید.
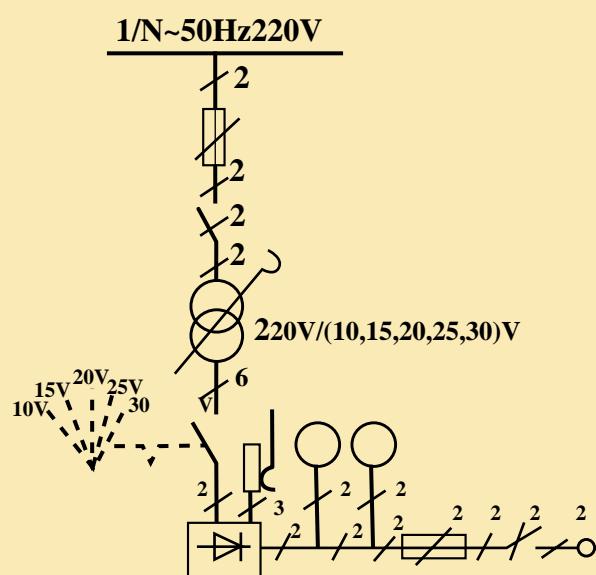
## مراحل کار:

- ۱- نقشه شماتیک شکل (۳-۳۴) را در نظر بگیرید .
- ۲- شما ای حقیقی آن را بر روی کاغذ A<sub>4</sub> رسم کنید .



شکل (۳-۳۴)

## کار عملی ۲

زمان: ۱ ساعت

### هدف:


تشخیص سیم پیچ طرف فشار قوی و سیم پیچ طرف فشار ضعیف و تست عایقی ترانسفورماتور تک فاز

### وسایل لازم:


- ۱- ترانسفورماتور ۱۲۷/۲۲۰ یا یکی از ترانسفورماتورهایی که ساخته اید. یک عدد
- ۲- اهم متر یک عدد - میگر یک عدد
- ۳- سیم رابط به مقدار کافی
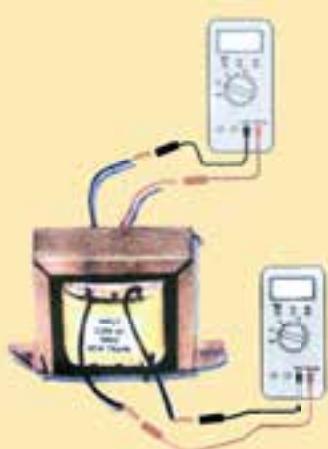
### مراحل کار:

- ۱- به وسیله اهم متر مقاومت اهمی سیم پیچ های دو طرف ترانسفورماتور را اندازه گیری کنید و یاداشت کنید. شکل (۳-۳۵) و (۳-۳۶)
- ۲- طرفی که مقاومت اهمی کمتری دارد سیم پیچ طرف فشار ضعیف است و طرفی که مقاومت اهمی زیادی دارد سیم پیچ طرف فشار قوی است.
- ۳- مقاومت اهمی یکی از سرهای سیم پیچ ها فشار قوی و فشار ضعیف را جداگانه توسط میگربا بدنه ترانسفورماتور اندازه گیری کنید. اگردر هر مرحله مقاومت نشان داده شده توسط میگر در مقادیر مگا اهم باشد مقاومت عایقی مناسب است و اگر در مقادیر اهم یا کیلو اهم باشد مقاومت عایقی مناسب نیست .



شکل (۳-۳۶)

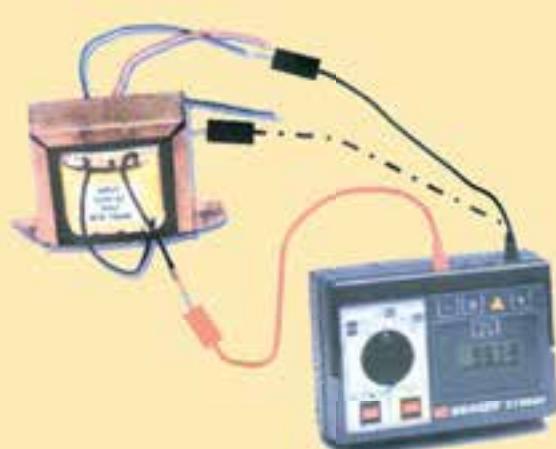

شکل (۳-۳۵)

## کار عملی ۳

### هدف:

تشخیص سالم بودن سیم پیچ های ترانسفورماتورها و موازی کردن ترانسفورماتورهای تک فاز

### وسایل مورد نیاز:

- ۱ - ولت متر ۲ عدد و آمپر متر یک عدد
- ۲ - لامپ ۲۰ واتی ۱۲ ولتی دو عدد
- ۳ - ترانسفورماتور ۷/۱۲۷ ، ۲۰/۲۲۰ الی ۳۰ ولت آمپری دو عدد
- ۴ - کلید دوپل ۲ عدد کلید تک پل دو عدد
- ۵ - فیوز دو عدد

### مراحل کار:

۱- طرف فشار قوی ترانسفورماتورهای مطابق شکل به ولتاژ ۲۲۰ ولت وصل کنید. اگر هر دو ولت متر مقدار مساوی و حدود ۱۲ ولت را نشان دهند سیم های ترانسفورماتورها سالم هستند.

۲- مدار مطابق شکل (۳-۳۸ و ۳-۳۷) تشکیل دهید.


۳- کلید  $K_1$  را بیندید و نورلامپ  $L_1$  را مشاهده کنید.

۴- کلید  $K_2$  را بیندید و نورلامپ های  $L_1$  و  $L_2$  را مشاهده کنید.


۵- ولت متر را بین ترانسفورماتور  $T_2$  و خروجی متناظر ترانسفورماتور  $T_1$  قرار دهید.

۶- با تغییر تعداد دور سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور  $T_2$ ، مقداری که ولت متر نشان می دهد را برابر صفر کنید.

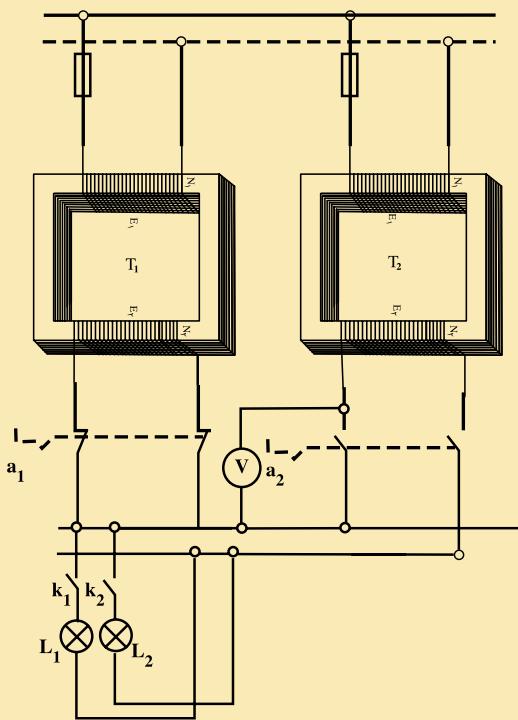۷- کلید  $a_2$  را وصل کنید، هرگونه تغییرات مشاهده شده را تشریح کنید



شکل (۳-۳۸)

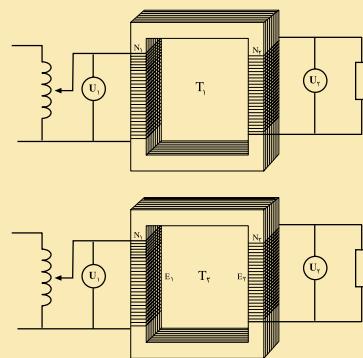

شکل (۳-۳۷)

## آزمون پایانی (۳)

- ۱- اجزاء ساختمان یک ترانسفورماتور تک فاز را نام ببرید و وظیفه هر قسمت را بیان کنید.
- ۲- نقش ترانسفورماتور ها را در انتقال انرژی الکتریکی را توضیح دهید.
- ۳- القای متقابل را کاملاً شرح دهید.
- ۴- اصول کار ترانسفورماتورها را شرح دهید.
- ۵- خود تنظیمی ترانسفورماتورها را توضیح دهید.
- ۶- در پلاک ترانسفورماتوری در قسمت حفاظت IP44 نوشته شده است. نوع حفاظت را شرح دهید.
- ۷- نقش منبع انبساط، رله بوخهلتس، بدنه ترانسفورماتورهای روغنی را بیان کنید.
- ۸- انواع اتصال ها و گروه های ترانسفورماتورهای سه فاز شرح دهید.
- ۹- چگونه با اهم متر می توان سیم پیچ اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور را تشخیص داد.
- ۱۰- شرایط موازی کردن ترانسفورماتورها را بیان کنید و طریقه موازی کردن آن ها را با رسم شکل شرح دهید.
- ۱۱- انواع تلفات ترانسفورماتورها توضیح دهید.
- ۱۲- ارتباط انواع تلفات ترانسفورماتورها را با فرکانس و چگالی میدان بیان کنید .
- ۱۳- ترانسفورماتورهای حقیقی با ترانسفورماتورهای ایده آل چه تفاوتی دارند. در عمل چرا نمی توان به ترانسفورماتورهای ایده آل دسترسی پیدا کرد .
- ۱۴- مزايا و معایب اتوترانسفورماتور را بیان کنید.
- ۱۵- تعداد دور سیم پیچ اولیه یک اتوترانسفورماتور ۸۰۰ دور می باشد. اين ترانسفورماتور در طرف فشار قوي به ولتاژ ۲۴۰ ولت اتصال دارد. در خروجی از سیم مشترک و حلقه ۴۰۰ دور انشعابی به بار داده شده است. حداکثر جريان خروجي اتوترانسفورماتور ۴ آمپر می باشد مطلوب است :
  - توان خروجي
  - توان انتقالی از طریق هسته و مدار الکتریکی
  - اگر کل تلفات اتوترانسفورماتور ۲۰ وات باشد جريان اولیه چند آمپر خواهد بود .
  - ۱۶- یک ترانسفورماتور تک فاز ایده آل، با ولتاژ اولیه ۲۴۰ ولت ، بار اهمی ۲۰ اهمی را با جريان ۲ آمپر تغديه می کند اگر تعداد دور سیم پیچ اولیه ۱۲۰۰ دور باشد، مطلوب است :

## آزمون پایانی (۳)

- ولتاژ خروجی

- جریان اولیه

- تعداد دور سیم پیچ اولیه

۱۷- یک ترانسفورماتور تک فاز بار اهمی ۲۰۰ وات را تحت ولتاژ ۵۰ ولت تغذیه می کند. اگر تلفات هسته آن ۲۰ وات و تلفات مسی آن ۳۰ وات باشد. راندمان ترانسفورماتور را بدست آورید.