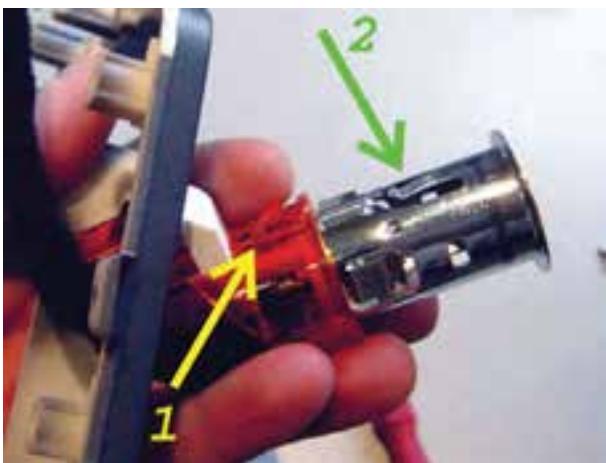





شکل ۱-۲۲۵ - المنت حرارتی داخل سوئیچ فشاری

در داخل سوئیچ فشاری فندک از المنت حرارتی استفاده شده است به طوری که، هنگام قرار گرفتن سوئیچ فشاری در داخل بدنه فندک، جریان الکتریکی عبور داده از المنت باعث گرم شدن و گداخته شدن آن می شود. انبساط المنت حرارتی، در اثر گرما، فنر پشت المنت حرارتی را آزاد می کند و باعث جداسدن المنت از ترمینال الکتریکی (مثبت) داخل بدنه می شود. در شکل ۱-۲۲۵، المنت حرارتی داخل سوئیچ فشاری، فندک، دیده می شود.



شکل ۱-۲۲۶ - خارهای اتصال فندک

قاب بدنه فندک معمولاً به وسیله‌ی اتصال خار روی بدنه در محل خود در روی پانل جلوی راننده و یا در روی کنسول وسط خودرو ثابت نگه داشته می شود. در فندک نشان داده شده (شکل ۱-۲۲۶) خار روی قاب کائوچویی شفاف (یا پلاستیک شفاف) با (شماره‌ی ۱) و خار فرنی روی بدنه فلزی فندک با (شماره‌ی ۲) دیده می شود، که قسمت فلزی بدنه را روی قاب کائوچویی (تلق شفاف) و کائوچویی را در روی قاب پانل ثابت می کند.

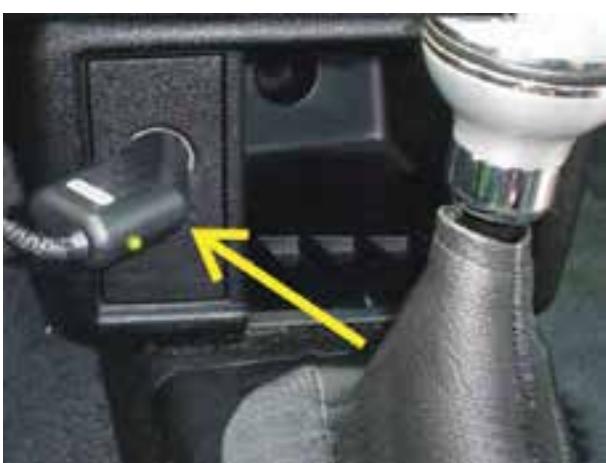


شکل ۱-۲۲۷ - استفاده از جافندکی برای شارژ باتری دستگاه تلفن همراه

بدنه فندک (جافندکی)، به عنوان ترمینال اتصال وسائل جانبی خودرو، نیز به شمار می رود. از طریق این بدنه می توان جریان الکتریکی مورد نیاز تجهیزاتی، مانند شارژر گوشی تلفن همراه، چراغ سیار، وسائل صوتی شخصی، دستگاه پمپ باد قابل حمل و ... را تأمین نمود. در شکل ۱-۲۲۷ اتصال دستگاه شارژر باتری گوشی تلفن همراه به جافندکی در یک نوع خودرو نشان داده شده است.



شکل ۱-۲۲۸

جريان الکتریکی دستگاه‌های جانبی با جافندکی، از طریق ترمینال‌های نشان داده شده در شکل ۱-۲۲۸ ۱ برقرار می‌شود. فلاش قرمز رنگ ترمینال مثبت و فلاش آبی رنگ ترمینال منفی را نشان می‌دهد.

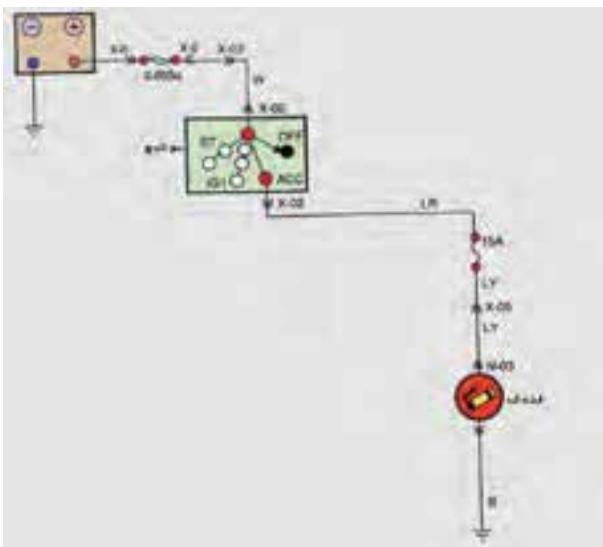

شکل ۱-۲۲۹ - نمودار مدار الکتریکی فندک

زمان :  $\frac{1}{2}$  ساعت

### ۱-۲۳-۱- مدار الکتریکی فندک: جریان الکتریکی

موردنیاز فندک (المنت حرارتی) از طریق ترمینال ACC سوئیچ اصلی برقرار می‌شود که فیوز ۱۵ آمپری تعییه شده در جعبه فیوز حداکثر جریان مصرفی از طریق فندک خودرو را کنترل و مدار الکتریکی را حفاظت می‌کند. در شکل ۱-۲۲۹ ۱ نمودار مدار الکتریکی فندک یکنوع خودرو نشان داده شده است.

### ۲-۲۳-۱- دستورالعمل پیاده و سوارکردن،

آزمایش و عیبیابی مدار الکتریکی فندک:

وسایل لازم:

- مولتی متر

- جعبه‌ی ابزار برق خودرو

برای پیاده کردن فندک نصب شده در روی کنسول وسط

اتاق خودرو به ترتیب زیر اقدام کنید :

نکته‌ی ایمنی:

- بست کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید.



شکل ۱-۲۳۰- سوئیچ فشاری فندک

- سوئیچ فشاری فندک را از داخل بدنه یا قاب فندک بیرون آورید. در شکل ۱-۲۳۰ سوئیچ فشاری فندک دیده می‌شود.


- پیچ‌های دور قاب فندک را به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسو باز نمایید و آن را از روی پانل جلوی راننده جدا کنید.



شکل ۱-۲۳۱- هدایت قاب فلزی فندک به سمت بیرون

- سوکت اتصال الکتریکی فندک به سیم‌کشی خودرو را جدا کنید و سپس قاب نگهدارنده فندک را از روی پانل جلوی راننده خارج نمایید.

- ابتدا بدنه یا قاب فلزی فندک را به اندازه لازم به سمت بیرون فشار دهید تا انتهای قاب فلزی مانع خروج قاب تلقی فندک از داخل شکاف نشود. در شکل ۱-۲۳۱ هدایت کردن قاب فلزی به سمت بیرون دیده می‌شود.

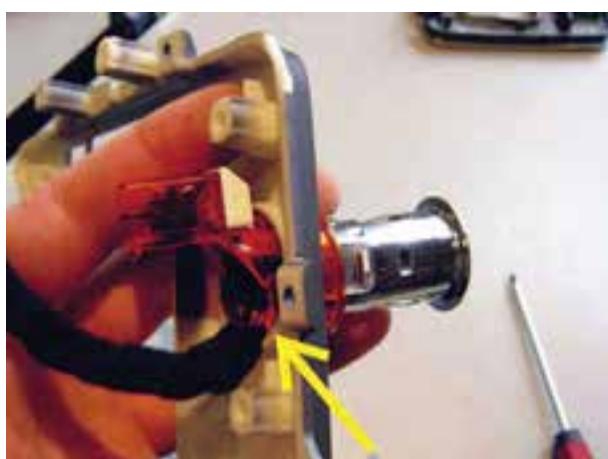

شکل ۱-۲۳۲- خارج کردن فندک

- طراحی ساختمان این نوع فندک و نحوه قرارگرفتن لامپ آن به نحوی است که در حالت عادی خارج کردن مجموعه‌ی فندک امکان‌پذیر نیست. لذا پس از هدایت بدنه‌ی فلزی به سمت بیرون، انتهای تلق شفاف دور بدنه فلزی فندک را نیز به سمت بیرون قاب فشار دهید. این عمل را به اندازه‌ای ادامه دهید تا لبه‌ی پایین انحنای تلق از قاب نگهدارنده فندک آزاد شود. در شکل ۱-۲۳۲، خارج کردن فندک و انحنای تلق روی بدنه‌ی فلزی فندک، دیده می‌شود.



شکل ۱-۲۳۳- بیرون آوردن قسمت انتهایی فندک


- مجموعه‌ی فندک را به‌آرامی و همزمان در دو جهت بالا و سمت بیرون قاب به چرخانید تا انتهای قاب فندک به همراه چراغ روشنایی آن از داخل مجرای قاب پانل خارج شود. در شکل ۱-۲۳۳ بیرون آوردن انتهایی فندک از مجرای روی قاب پانل، نشان داده شده است.




شکل ۱-۲۳۴- خارج کردن سیم و سوکت اتصال الکتریکی فندک از داخل قاب روی پانل

- پس از آزادشدن انتهای بدنه‌ی فندک از داخل مجرای قاب، سیم و سوکت اتصال فندک را نیز از داخل مجرای عبور دهید و مجموعه‌ی فندک را به‌طور کامل از محل خود خارج کنید و در روی میز کار در محل مناسبی قرار دهید. قاب شفاف دور قسمت فلزی فندک در برخورد با اجسام سخت آسیب‌پذیر و شکننده است. لذا از آن مراقبت کنید. در شکل ۱-۲۳۴ آزاد کردن سیم و سوکت اتصال الکتریکی فندک از داخل شکاف قاب روی پانل جلوی راننده، دیده می‌شود. مراحل سوار کردن فندک، عکس مراحل پیاده کردن آن است.  
برای عیب‌یابی مدار الکتریکی فندک به ترتیب زیر عمل کنید :

- فیوز ۱۵ آمپری مدار الکتریکی فندک را آزمایش کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.  
- لامپ چراغ فندک را از روی بدنه جدا کنید و به‌وسیله‌ی مولتی‌متر سالم بودن لامپ را آزمایش کنید و در صورت معیوب بودن لامپ آن را با لامپ سالم و با همان مشخصات تعویض نمایید. در شکل ۱-۲۳۵، آزمایش لامپ فندک به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

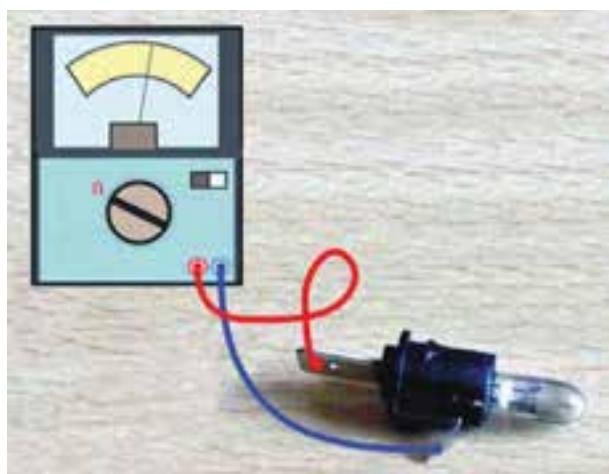


شکل ۱-۲۳۵- آزمایش لامپ فندک

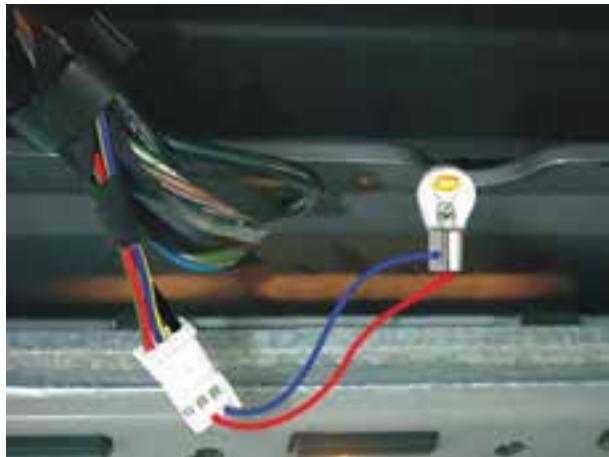

شکل ۱-۲۳۶—آزمایش سیم کشی مدار فندک

– جریان الکتریکی لیمنت حرارتی سوئیچ فشاری فندک توسط سیم با عایق آبی با راه زردرنگ (LY)، سیم متصل به لامپ فندک با سیم عایق قرمز با راه سبز (RG) و اتصال بدن فندک بهوسیله سیم با رنگ عایق سیاه (B) انجام شده است. برای آزمایش سالم بودن سیم کشی مدار فندک، ابتدا سیم اتصال بدنی لامپ آزمایش را به ترمینال سیم (B) سوکت و سیم ترمینال مثبت لامپ را به ترمینال سیم (LY) سوکت متصل کنید. سپس سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت (ACC) قرار دهید. روشن شدن لامپ آزمایش نشان دهنده سالم بودن سیم کشی فندک است. در شکل ۱-۲۳۶، آزمایش سالم بودن سیم کشی مدار فندک با استفاده از لامپ آزمایش به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

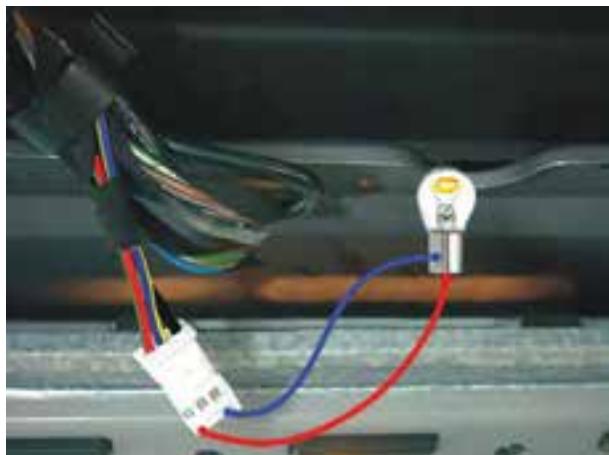

شکل ۱-۲۳۷—آزمایش سیم کشی مدار چراغ فندک

– برای آزمایش سیم کشی لامپ چراغ فندک سیم مثبت لامپ آزمایش را از ترمینال (Ly) سوکت جدا کنید و آن را به ترمینال سیم (RG) سوکت فندک متصل کنید. سوئیچ چراغها را در وضعیت روشن شدن چراغهای جانبی خودرو قرار دهید و لامپ آزمایش را در این حالت مشاهده کنید. روشن شدن لامپ آزمایش دلیل سالم بودن سیم کشی لامپ چراغ فندک است. در شکل ۱-۲۳۷، آزمایش سیم کشی چراغ فندک با استفاده از لامپ آزمایش به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

#### ۱۴-۱- سیم کشی مدار روشنایی

برای سیم کشی مدار روشنایی خودرو (چراغهای روی بدن و چراغهای داخل اتاق) ابتدا وسایل زیر را آماده کنید :

- چراغهای بزرگ جلو خودرو
- چراغهای جانبی (پارک) خودرو
- مجموعه‌ی چراغهای عقب : شامل چراغهای خطر، ترمز، دندۀ عقب و راهنمای بغل
- چراغهای راهنمای بغل



الف - تعدادی از چراغ‌های روشنایی



ب - تعدادی از سوئیچ‌های روشنایی



ج - تعدادی لوازم سیم‌کشی خودرو و اجزای مدار الکتریکی

- چراغ ترمز پشت شیشه عقب
- چراغ‌های پلاک خودرو
- چراغ جعبه‌ی داشبورد
- چراغ نقشه‌خوانی (سقف)
- چراغ صندوق عقب
- چراغ‌های اخطار (ترمز دستی، مایع ترمز و لنت ترمز)
- لامپ چراغ‌های روشنایی
- انواع فیوز
- جعبه‌ی فیوز
- انواع سوئیچ‌های سیستم روشنایی
- فلاشر
- باتری خودرو
- رله
- انواع سرسیم‌ها.
- درخت سیم و یا سیم‌های مورد نیاز برای سیم‌کشی مدارهای الکتریکی با کد رنگ‌های مختلف
- کتاب راهنمای تعمیرات خودرو
- چراغ آزمایش
- مولتی متر
- لوازم عایق‌کاری
- جعبه‌ی ابزار
- مدار الکتریکی سیستم روشنایی خودرو را از کتاب راهنمای تعمیرات خودرو استخراج کنید و با استفاده از کد رنگ سیم‌ها، اتصال اجزای مدار روشنایی خودرو را به وسیله‌ی دسته‌ی سیم‌ها در روی تابلوی آموختنی برق خودرو برقرار کنید. سپس باتری را در مدار الکتریکی قرار دهید و صحت سیم‌کشی را با راه اندازی سوئیچ‌های روشنایی آزمایش کنید.



د—وسایل عایق‌بندی

شکل ۱-۲۳۸—اجزای مورد نیاز سیم‌کشی سیستم روشنایی خودرو

در صورتی که دسته‌ی سیم‌های استاندارد مدارهای روشنایی را در اختیار نداشته باشید سیم‌های مورد نیاز را با رعایت کدنگ سیم‌ها در طول لازم با سیم قطع کن جدا نمایید و سر سیم‌های مناسب را به آن‌ها متصل کنید و سپس دسته‌ی سیم‌ها را کلاف‌بندی نمایید و سیم‌کشی مدار را انجام دهید. برای آزمایش و عیب‌یابی مدار الکتریکی سیستم روشنایی، از چراغ آزمایش و یا مولتی‌متر استفاده کنید و نتیجه‌ی کار را به صورت گزارش کار عملی تنظیم نمایید. در شکل ۱-۲۳۸ تصاویر تعدادی از چراغ‌ها، سوئیچ‌ها و سایر اجزای مورد نیاز در سیم‌کشی مدار الکتریکی سیستم روشنایی خودرو نشان داده شده است.

## آزمون پایانی (۱)

۱- دسته‌بندی چراغ‌های روشنایی خود را نام ببرید و ساختمان چراغ‌های بزرگ جلوی خودرو را توضیح دهید.

۲- مورد استفاده‌ی چراغ‌های مه‌شکن را توضیح دهید.

۳- چراغ‌های راهنمای خودروی شکل زیر در کدام وضعیت قرار دارند؟



۴- در تصویر، چراغ کوچک خودرو با کدام رنگ فلاش نشان داده شده است :

الف - زرد

ب - قرمز

ج - سبز

د - آبی



۵- شکل، کدام قسمت از چراغ را نشان می‌دهد؟ وظیفه‌ی آن را توضیح دهید.



۶- در تصویر، کدام چراغ روشنایی خودرو با فلاش نشان داده شده است؟ در چه شرایطی این چراغ روشن

می‌شود؟



۷- با توجه به چراغ‌های خودرو، توضیح دهید که سوئیچ چراغ‌ها در کدام وضعیت قرار دارد؟



۸- محل نصب سوئیچ چراغ‌های بزرگ جلوی خودرو را توضیح دهید.

۹- سوئیچ‌های چراغ ترمز خودروها از نظر مکانیزم عملکرد سوئیچ به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ توضیح

دهید.

۱۰- عملکرد سوئیچ چراغ دنده را توضیح دهید.


۱۱- لامپ‌های نشان داده شده در شکل، در کدام یک از چراغ‌های روشنایی خودرو کاربرد دارند؟



۱۲- کاربرد لامپ نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



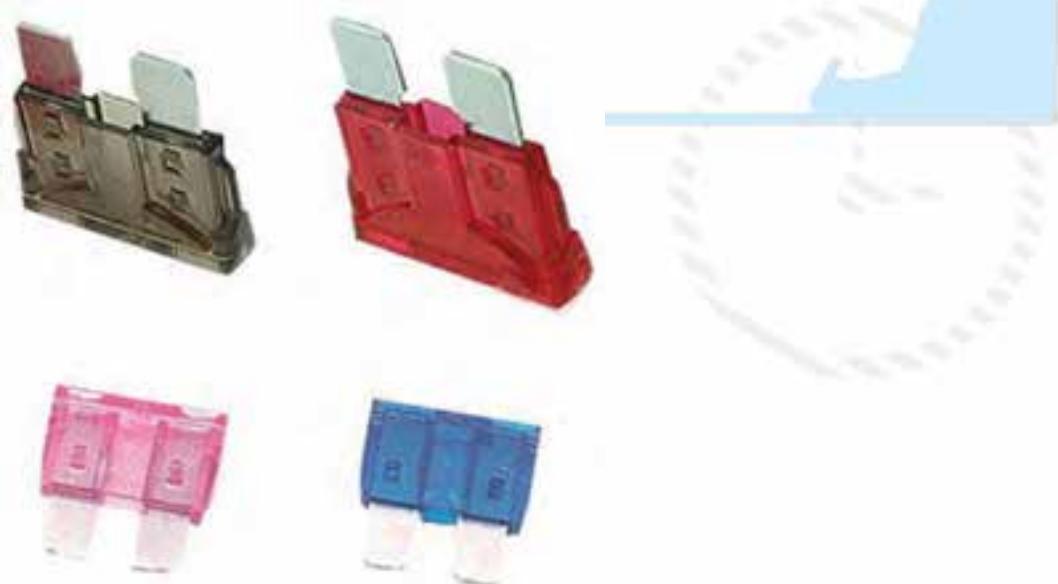۱۳- نام و وظیفه‌ی قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.




۱۴- کاربرد کدام یک از فیوزها در خودروهای جدید بیشتر است؟

الف - سرامیکی      ب - شیشه‌ای

ج - تیغه‌ای      د - هر سه مورد الف، ب و ج

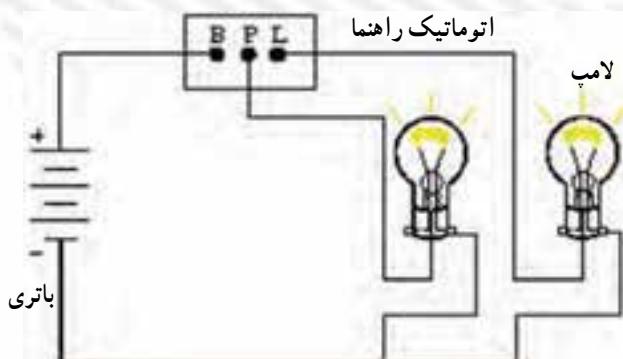۱۵- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۱۶- حالت چشمک زن چرا غهای راهنما توسط کدام یک از اجزای مدار راهنما اجرا می‌شود؟ توضیح دهید.


۱۷- با توجه به آزمایش نشان داده شده، توضیح دهید که کدام قطعه مورد آزمایش قرار دارد؟ نحوه آزمایش را شرح دهید.



۱۸- نحوه آزمایش اجزای مدار الکتریکی را توضیح دهید.

۱۹- هنگام تنظیم نور چراغ‌های بزرگ جلو به کدام نکته‌ها باید توجه نمود؟ توضیح دهید.

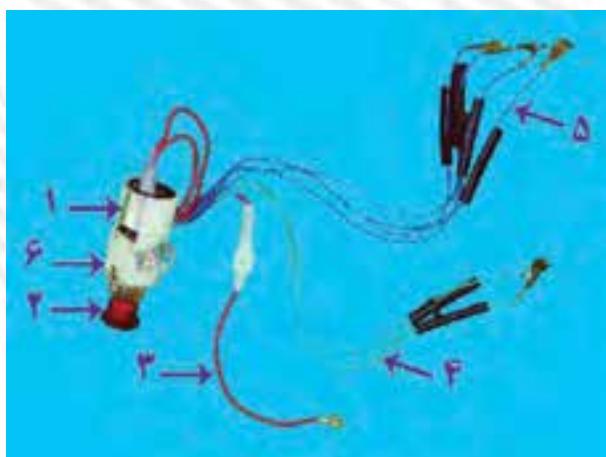۲۰- اجزای نشان داده شده در شکل را نام ببرید (از شماره‌ی ۱ تا ۶)




۲۱- چراغ‌های داخل اتاق خودرو را نام ببرید.

۲۲- عملکرد قطعه نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



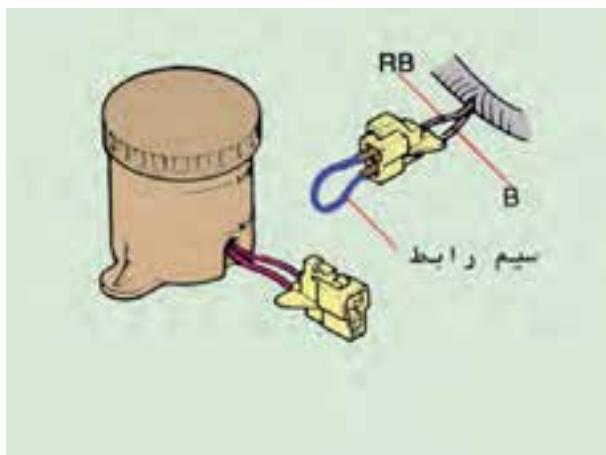۲۳- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۲۴- عملکرد سوئیچ چراغ نقشه‌خوانی را توضیح دهید.

۲۵- چراغ‌های اخطار در چه شرایطی روشن می‌شوند؟ توضیح دهید.