

فصل سوم


جبر بول

هدف کلی: شناخت جبر بول و اتحادهای اساسی آن، توابع بولی به شکل مجموع حاصل ضربها و حاصل ضرب جمع‌ها، پیاده‌سازی توابع منطقی توسط دروازه‌های منطقی پایه و نقشه کارنو

کل زمان اختصاص داده شده به فصل: ۲۰ ساعت آموزشی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱- توابع بولی را شرح دهد.
- ۲- عبارت بولی یکتابع منطقی را بنویسد.
- ۳- اتحادهای اساسی جبر بول را شرح دهد.
- ۴- توابع بولی را به کمک اتحادهای اساسی ساده کند.
- ۵- توابع بولی ساده شده را با دروازه‌های منطقی ترسیم (پیاده‌سازی) کند.
- ۶- عبارت بولی را به شکل نرمال (عادی) بنویسد.
- ۷- عبارت بولی را به شکل حاصل ضرب توضیح دهد.
- ۸- عبارت بولی را به شکل مجموع توضیح دهد.
- ۹- عبارت بولی را به شکل استاندارد مجموع حاصل ضربها شرح دهد.
- ۱۰- عبارت بولی به شکل استاندارد و حاصل ضرب جمع‌ها را توضیح دهد.
- ۱۱- عبارت منطقی را به شکل استاندارد مین‌ترم با کمک گیت‌ها شبیه‌سازی کند.
- ۱۲- عبارت بولی را با استفاده از نقشه کارنو ساده کند.
- ۱۳- توابع منطقی را با گیت‌های منطقی پیاده‌سازی قرار دهد.
- ۱۴- تعداد ورودی‌های دروازه‌های منطقی را افزایش دهد.
- ۱۵- دروازه‌های منطقی مختلف را فقط با NAND و NOR بسازد.
- ۱۶- جدول صحت را از ورودی داده‌های مساله استخراج کند.
- ۱۷- تابع منطقی را به شکل مجموع حاصل ضرب بنویسد (حداکثر چهار ورودی).
- ۱۸- مراحل طراحی مدارهای ترکیبی ساده را شرح دهد.
- ۱۹- مدارهای ساده ترکیبی را تشریح کند.
- ۲۰- یک نمونه مدار ترکیبی ساده را طراحی کند.
- ۲۱- با استفاده از نرم افزار مولتی‌سیم توابع بولی را توضیح دهد.
- ۲۲- به سوال‌های الگوی پرسش پاسخ دهد.
- ۲۳- کلیه هدف‌های رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول آمده‌است را باید در این فصل مورد توجه قرار دهد.

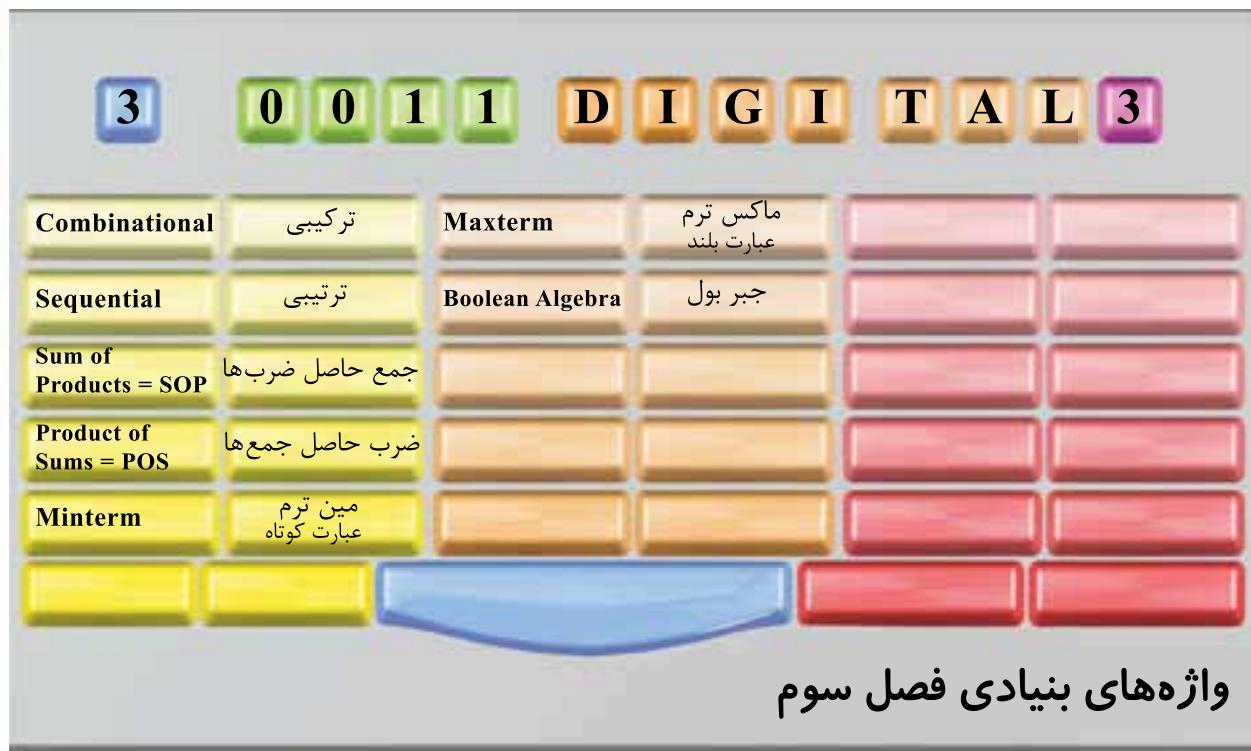

سپس به روابط منطقی و عملیات جبری می‌پردازیم. این عملیات برای ساده‌کردن و به دست آوردن فرم استاندارد و ساده شده مدار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جبر بول یک مدل ریاضی قابل استفاده مدلی است که بتواند:

- ۱- روابط بین خروجی‌ها و ورودی‌ها را به صورت ساده‌ترین رابطه ریاضی بیان کند.
- ۲- از نظر اجرای آزمایشگاهی و عمل قابل اجرا باشد.
- ۳- قادر به بیان عمل منطقی مدار باشد.

۱-۳- قوانین حاکم بر جبر بول یا اتحادهای اساسی

اتحادهای اساسی در ساده‌سازی توابع منطقی کاربرد دارند. در ادامه به بررسی این قوانین و اتحادها می‌پردازیم. برای اثبات این قوانین (قاعده‌ها)، از مدارهای کلیدی استفاده می‌کنیم. شرایط روشن شدن لامپ در شکل ۱-۳ را به عنوان خروجی مدار در نظر

پیش‌گفتار
جبر بول دستگاه ریاضی مناسبی برای تجزیه و تحلیل مدارهای دیجیتالی است. در این فصل با اتحادهای اساسی جبر بول، چگونگی به دست آوردن تابع منطقی یک مدار مشخص، شکل‌های نرمال، ساده‌کردن توابع منطقی آشنا می‌شویم.

۱-۳- جبر بول (Boolean algebra)

در این فصل یک مدل ریاضی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که نحوه کار یک مدار دیجیتال را بیان می‌کند. چنین مدلی را جبر بول می‌نامیم.


این جبر روش‌های مفید و ساده‌ای را برای تجزیه و تحلیل و ترکیب مدارهای دیجیتالی، از جمله مدارهای ترکیبی (Combinational) و مدارهای ترتیبی (Sequential) ارائه می‌دهد.

برای درک بهتر جبر بول و استفاده مؤثر از آن، ابتدا روش‌های کلی مربوط به این جبر را بیان می‌کنیم،

می‌گیریم و آن را با \oplus نشان می‌دهیم.

الف) عضو خنثی: در عمل OR (جمع منطقی)^۱، صفر منطقی عضو خنثی است. یعنی اگر هر عبارتی با صفر جمع شود، حاصل همان عبارت منطقی (تابع منطقی) خواهد بود. به شکل ۳-۱ که یک نمونه مدار ساده جمع با عضو خنثی است توجه کنید.

در این شکل کلید A دو وضعیت بسته (۱) و باز (۰) را می‌تواند اختیار کند.

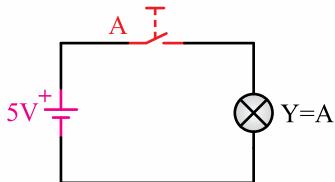


شکل ۳-۲- مدار معادل اثر صفر در عمل جمع منطقی (OR) مدار معادل شکل ۱ در شکل ۳-۲ آمده است. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که اگر صفر منطقی با هر عبارت منطقی جمع شود حاصل همان عبارت خواهد بود.

$$A + 0 = A$$




تمرین کلاسی ۳-۱: $(A+B)$ را با صفر منطقی جمع کنید، حاصل آن را به دست آورید، مدار اصلی و معادل آن را ترسیم کنید.

ب) جمع با یک منطقی: اگر ۱ با هر عبارت منطقی جمع شود حاصل برابر با «۱» خواهد شد. شکل ۳-۳-الف یک نمونه مدار ساده جمع شدن «۱» با عبارت منطقی را نشان می‌دهد. در این مدار کلید A با کلید B موازی شده است. کلید B یک کلید همیشه بسته (یک منطقی) است. در حالتی که کلید A می‌تواند تغییر وضعیت دهد. با توجه به توضیح داده شده در مورد عضو خنثی (صفر)، در این مدار رفتار کلید A هیچ تأثیری در خروجی ندارد و خروجی همواره «۱» خواهد بود. به عبارت دیگر لامپ همیشه روشن است.

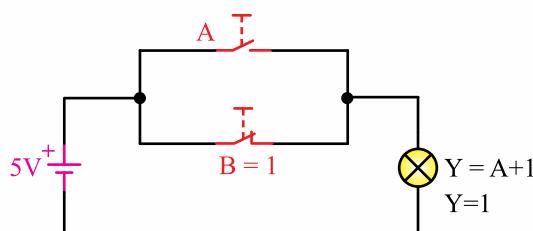

شکل ۳-۳-الف) مدار اصلی جمع با یک منطقی

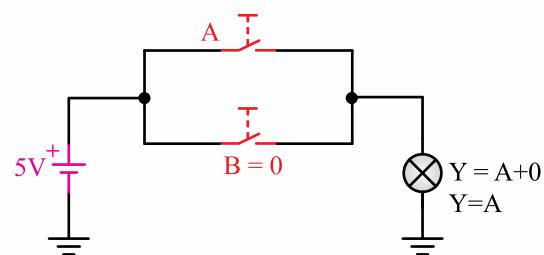


شکل ۳-۳- یک نمونه مدار اصلی جمع با عضو خنثی

توجه: در این قسمت ، کلید در حالت بسته را «یک» و کلید در حالت باز را «صفر» فرض کردہایم.

کلید B یک کلید همیشه باز است و در این مدار همواره حالت باز یا صفر را به خود می‌گیرد و نمی‌تواند تغییر وضعیت دهد. این کلید به صورت موازی با کلید A قرار دارد. در این شرایط خروجی مدار یعنی لامپ Y تابع تغییرات کلید A خواهد بود. یعنی اگر کلید A بسته شود لامپ روشن و اگر باز شود لامپ خاموش خواهد شد.

با برداشتن کلید B هیچ تغییری در مدار رخ نمی‌دهد و خروجی Y همواره تابع A خواهد بود. بنابراین بودن یا نبودن کلید B هیچ تأثیری در عملکرد خروجی مدار ندارد. شکل ۳-۲ این وضعیت را نشان می‌دهد.

^۱- از این پس در این کتاب عمل OR را با عنوان «جمع منطقی» یا «جمع نیز بیان خواهیم کرد.

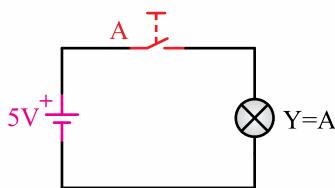

شکل ۳-۴-ب) مدار معادل جمع منطقی (OR) هر عبارت با خودش



شکل ۳-۳-ب) مدار معادل اثر یک در عمل جمع منطقی (OR)


از مدارهای شکل ۳-۴ می‌توان نتیجه گرفت که:

$$A+A=A$$




تمرین کلاسی ۳-۳: عبارت منطقی $B+C$ را با خودش جمع منطقی کنید. حاصل آن را به دست آورید، مدار اصلی و مدار معادل آن را ترسیم کنید.

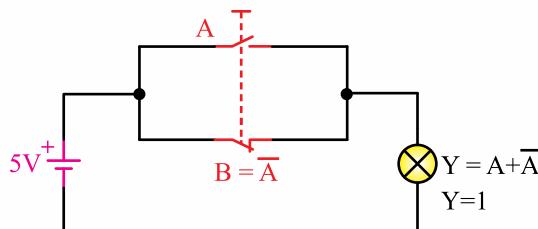ت) جمع یک عبارت منطقی با معکوس آن: هرگاه هر عبارت منطقی با معکوس خودش (NOT) شود، حاصل یک می‌شود، در مدار جمع منطقی (OR) شود، حاصل یک می‌شود، در شکل ۳-۵-الف عبارت A را با عبارت B که معکوس است جمع کردہایم. همان طور که از حالت‌های کلید A و B مشاهده می‌کنید در کلیه شرایط لامپ روشن می‌ماند. مدار معادل شکل ۳-۵-الف را در شکل ۳-۵-ب ملاحظه می‌کنید.



الف) مدار اصلی

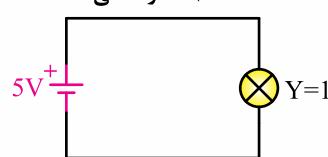

شکل ۳-۵-ج) جمع منطقی (OR) هر عبارت با معکوس خودش


در شکل ۳-۳-ب مدار معادل شکل ۳-۳-الف را مشاهده می‌کنید. در این مدار کلید A هیچ تأثیری ندارد و خروجی همواره «یک» است، پس می‌توانیم روی خروجی بنویسیم

$$A + 1 = 1$$



تمرین کلاسی ۲-۳: عبارت $B+C$ را با یک منطقی جمع کنید، حاصل آن را به دست آورید و مدار اصلی و مدار معادل آن را ترسیم کنید.

پ) جمع یک عبارت منطقی با خودش: هرگاه هر عبارت منطقی با خودش جمع منطقی (OR) شود، حاصل همان عبارت است، در شکل ۳-۴-الف یک نمونه مدار مربوط به جمع هر عبارت با خودش را ملاحظه می‌کنید. برای تحلیل این مدار به توضیحات داده شده در مورد عضو خنثی توجه نمایید. در شکل ۳-۴-ب مدار معادل جمع هر عبارت با خودش را مشاهده می‌کنید.

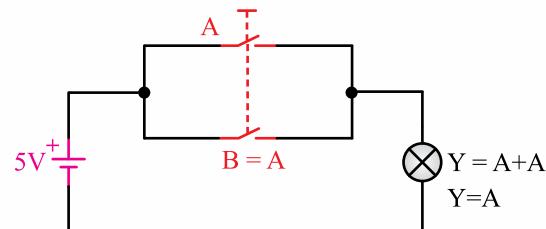

شکل ۳-۴-الف) مدار اصلی جمع منطقی هر عبارت با خودش



از مدارهای شکل ۳-۶ می‌توان نتیجه گرفت که «یک» منطقی در ضرب منطقی (AND) بی‌تأثیر است، یعنی:

$$A \cdot 1 = A$$



تمرین کلاسی ۳-۵: عبارت $(A+B)$ را در «۱» منطقی ضرب کنید و حاصل را به دست آورید. مدار اصلی و مدار معادل آن را ترسیم کنید.

ج) ضرب عبارت منطقی در صفر: هرگاه هر عبارت منطقی در «صفر» منطقی ضرب منطقی (AND) شود حاصل صفر خواهد شد، در شکل ۳-۷-الف کلید A دو حالت بسته و باز را اختیار می‌کند و کلید B یک حالت دارد و آن حالت خاموش یا صفر منطقی است. شکل ۳-۷-ب مدار معادل شکل ۳-۷-الف را نشان می‌دهد.

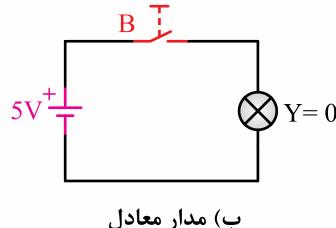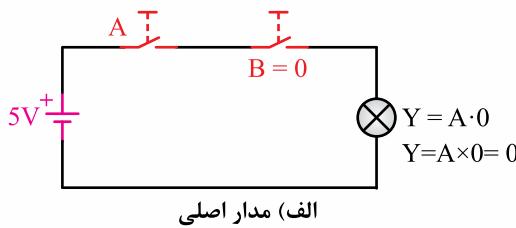

شکل ۳-۷-تأثیر صفر منطقی در عمل ضرب منطقی (AND)

از مدارهای شکل ۳-۷ به این نتیجه می‌رسیم که هرگاه صفر منطقی در عبارتی ضرب منطقی (AND) شود، حاصل صفر خواهد شد. بنابراین:

$$A \cdot 0 = 0$$

از مدارهای شکل ۳-۵ نتیجه زیر حاصل می‌شود.

$$A + A = 1$$





نکته: همان طور که در شکل‌های ۳-۱ تا ۳-۵ ملاحظه کردید، عمل جمع منطقی دقیقاً مشابه گیت OR منطقی است.



تمرین کلاسی ۳-۴: عبارت منطقی $C+D$ را با \bar{C} جمع منطقی کنید و حاصل آن را به دست آورید. مدار اصلی و مدار معادل آن را ترسیم کنید.

ث) ضرب منطقی^۱ عبارت منطقی در یک: هرگاه هر عبارت منطقی در «یک» ضرب منطقی(AND) شود، حاصل همان عبارت است (در عمل ضرب منطقی «یک» عضو خنثی محسوب می‌شود). در شکل ۳-۶-الف کلید A در حالت صفر قرار دارد و کلید B فقط در یک حالت قرار دارد و نمی‌تواند تغییر کند. بنابراین عامل اثرگذار روی مدار فقط کلید A است. شکل ۳-۶-ب مدار معادل شکل ۳-۶-الف را نشان می‌دهد.

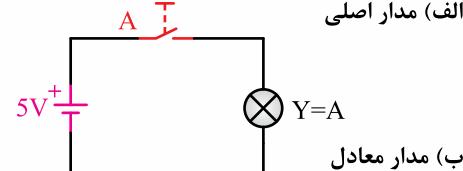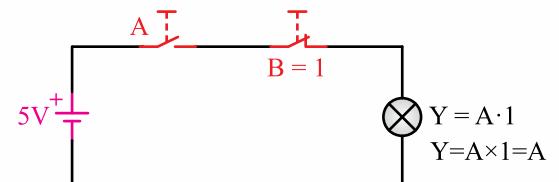


شکل ۳-۶-تأثیر یک منطقی در عمل ضرب منطقی (AND)


۱- از این پس در این کتاب عمل AND را با عنوان «ضرب منطقی» یا «ضرب» نیز بیان خواهیم کرد.

ح) ضرب عبارت منطقی در معکوس آن: هرگاه هر عبارت منطقی در معکوس خودش ضرب منطقی (AND) شود، حاصل صفر خواهد شد. در شکل ۳-۹-الف مدار اصلی و در شکل ۳-۹-ب مدار معادل آن را ملاحظه می‌کنید.

کلید B یک کلید یک حالته معادل صفر است.

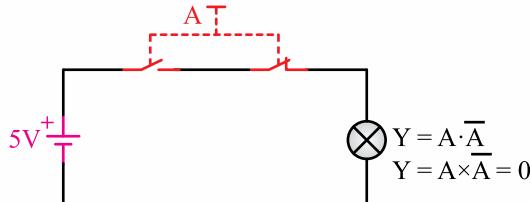

الف) مدار اصلی

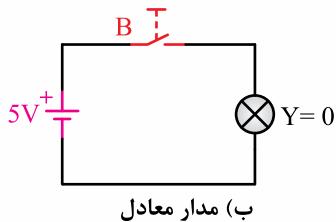

ب) مدار معادل

شکل ۳-۹- تأثیر ضرب منطقی (AND) بین هر عبارت منطقی و معکوس آن


از مدارهای شکل ۳-۹ می‌توان به نتیجه زیر رسید.

$$A \cdot A\bar{=} 0$$


تمرین کلاسی ۳-۶: عبارت $(C+D)$ را در «صفر» منطقی ضرب کنید، حاصل عبارت را به دست آورید. مدار اصلی و مدار معادل آن را ترسیم کنید.

سؤال: آیا در عمل ضرب ریاضی نیز نتایج موارد ث و ج صادق است؟ توضیح دهید.

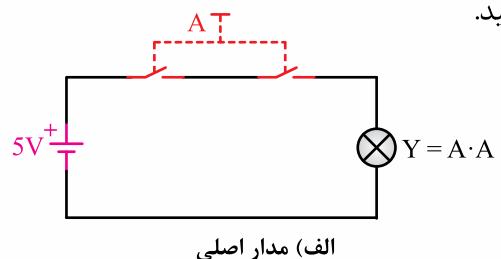چ) ضرب یک عبارت منطقی در خودش: هرگاه هر عبارت منطقی در خودش ضرب منطقی (AND) شود حاصل همان عبارت خواهد بود. در شکل ۳-۸-الف مدار اصلی و در شکل ۳-۸-ب مدار معادل آن را مشاهده می‌کنید.



الف) مدار اصلی

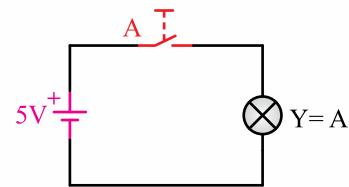

ب) مدار معادل



شکل ۳-۸- تأثیر عمل ضرب منطقی (AND) هر عبارت در خودش از مدارهای شکل ۳-۸ نتیجه زیر حاصل می‌شود.

$$A \cdot A = A$$

تمرین کلاسی ۳-۷: عبارت $(A+B)$ را در خودش ضرب منطقی کنید. حاصل عبارت را به دست آورید. مدار اصلی و مدار معادل آن را ترسیم کنید.

خ) توزیع پذیری AND در OR: هرگاه یک عبارت منطقی در پرانتری ضرب منطقی (AND) شود، در تک تک عبارت‌های داخل پرانتری ضرب منطقی می‌شود، در شکل ۳-۱۰-الف ضرب منطقی تابع $(B+C)$ را در تابع A ملاحظه می‌کنید. در شکل ۳-۱۰-ب مدار

د) جمع منطقی یک عبارت با پرانتز: هرگاه یک عبارت منطقی با پرانتزی جمع منطقی (OR) شود با تک تک عبارتهای داخل پرانتز جمع منطقی (OR) می شود. شکل ۱۱-۳-۱۱ الف حاصل جمع BC را با A با نشان می دهد. در شکل ۱۱-۳-۱۱ ب مدار معادل شکل ۱۱-۳-۱۱ الف را ملاحظه می کنید.

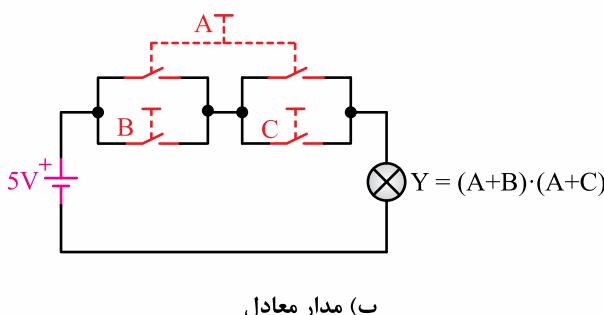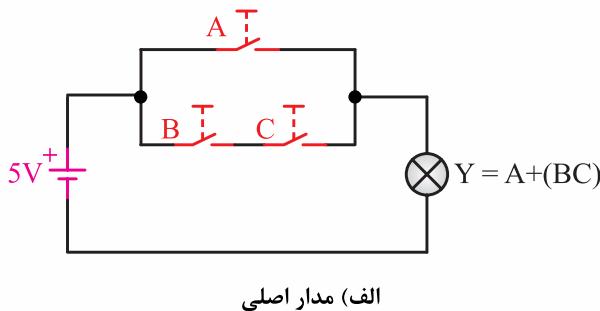

شکل ۱۱-۳-۱۱- حاصل جمع منطقی (OR) در پرانتز

از مدارهای شکل ۱۱-۳-۱۱ نتیجه زیر حاصل می شود.

$$A + BC = (A+B) \cdot (A+C)$$





تمرین کلاسی ۱۰-۳: تابع $AB + CD$ را

با استفاده از قانون جمع منطقی عبارت با پرانتز جمع منطقی کنید، حاصل را به دست آورید. مدار اصلی و مدار معادل آن را ترسیم کنید.

جدول ۱-۳ قوانین جبر بول را نشان می دهد:

معادل شکل ۱۰-۳-الف آمده است.

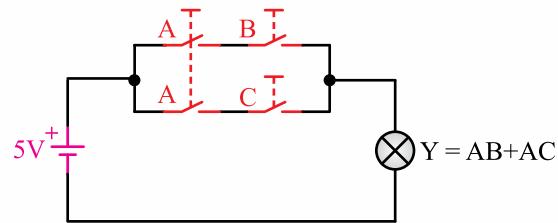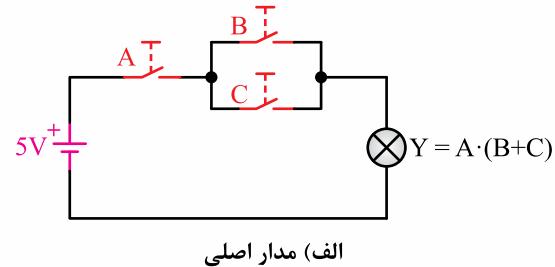

شکل ۱۰-۳- ضرب یک عبارت منطقی در عبارت منطقی داخل پرانتز از مدارهای شکل ۱۰-۳ می توان به نتیجه زیر رسید.

$$A \cdot (B+C) = AB + AC$$

این عمل را توزیع پذیری AND در OR می نامند. به عبارت دیگر در رابطه سمت راست اگر از عبارت فاکتور گرفته شود، خواهیم داشت:

$$\underline{AB} + \underline{AC} = A (B + C)$$

یعنی پس از فاکتور گیری عبارت سمت چپ داخل کادر به دست می آید. عمل فاکتور گیری در ساده سازی توابع منطقی کاربرد زیادی دارد که در مباحث بعدی به آن بیشتر خواهیم پرداخت.



تمرین کلاسی ۳-۹: تابع B را در تابع $(A+C+D)$

ضرب منطقی کنید، حاصل را به دست آورید. مدار اصلی و مدار معادل آن را ترسیم کنید.

جدول ۱-۳-۲- قوانین جبر بول

$A+0=A$	تأثیر عضو خنثی «صفر» در جمع منطقی
$A+1$	تأثیر «یک» منطقی در جمع منطقی
$A+A=A$	جمع منطقی یک تابع با خودش
$A+\bar{A}=1$	جمع منطقی یک تابع با معکوس خودش
$A \cdot 1=A$	تأثیر عضو خنثی «یک» در ضرب منطقی
$A \cdot 0=0$	تأثیر «صفر» منطقی در عمل ضرب منطقی
$A \cdot A=A$	ضرب یک تابع در خودش
$A \cdot \bar{A}=0$	ضرب یک تابع در معکوس خودش
$A \cdot (B+C)=AB+AC$	ضرب یک تابع در پرانتر
$A+(BC)=(A+B) \cdot (A+C)$	جمع یک تابع با پرانتر

$$(\overline{A + B}) = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

مثال ۱-۳: با استفاده از قانون اول دمورگان معادل عبارت $\overline{C+D+E}$ را بنویسید.
حل: $\overline{(C+D+E)} = \overline{\overline{C}} \cdot \overline{\overline{D}} \cdot \overline{\overline{E}}$



تمرین کلاسی ۱۱-۳: معادل عبارت $\overline{A + B + C + D}$ را بنویسید.

۳-۲-۲- قانون دوم دمورگان نشان می‌دهد، اگر NOT روی یک عبارتی که عمل ضرب منطقی دارد، قرار بگیرد، ضرب منطقی به جمع منطقی تبدیل می‌شود و علامت NOT روی تک تک عناصر مربوط به آن عبارت قرار می‌گیرد.

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

از قوانین دمورگان در ساده‌سازی عبارت‌های منطقی استفاده می‌شود.


مثال ۲-۳: با استفاده از قانون دوم دمورگان معادل عبارت $C \cdot D \cdot E$ را بنویسید.

$$\overline{C \cdot D \cdot E} = \overline{C} + \overline{D} + \overline{E}$$


مثال ۳-۳: با استفاده از قوانین دمورگان معادل عبارت $(\overline{A + B})(\overline{C \cdot D})$ را بنویسید.
حل:

$$(\overline{A + B})(\overline{C \cdot D}) = (\overline{A} \cdot \overline{B})(\overline{C} + \overline{D}) = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} \overline{D}$$

جورج بول ۱۸۶۴-۱۸۱۵

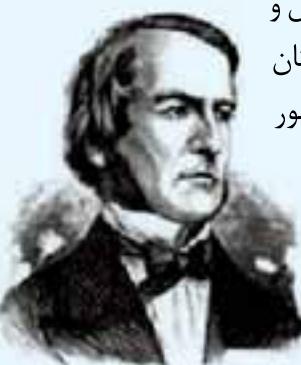

جورج بول از پدری کفash و مادری خدمتکار در انگلستان به دنیا آمد. به منظور حمایت از خانواده به دلیل مشکلات مالی، خیلی زود تحصیلات ابتدایی را به اتمام رساند. در سال‌های جوانی از طریق معلمی امرار معاش می‌کرد و در سال ۱۸۳۴ مدرسه‌ای را بنیان گذاشت. به تنها‌یی مطالعات ریاضیات پیشرفت‌هه را دنبال کرد و به واسطه انتشار مقالاتی در این زمینه به شهرت جهانی دست یافت. اولین مقاله طلای ریاضیات را از انجمن سلطنتی لندن در سال ۱۸۴۴ دریافت کرد و به عنوان اولین پروفسور ریاضیات در کالج کوئین منصب شد. او هم‌چنین لقب پدر منطق نمادین و بنیانگذار ریاضیات محض را از آن خود ساخت.

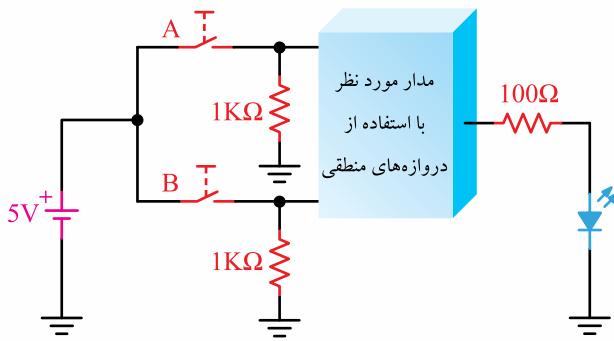

شکل ۳-۱۲- مدار الکتریکی مربوط به مثال ۳-۴

تمرین کلاسی ۳-۱۲: با استفاده از قانون دوم
دمورگان معادل عبارت \overline{ABCD} را بنویسید.

آگوستوس دمورگان (۱۸۰۶-۱۸۷۱)



دانشمندی

انگلیسی‌الاصل، متولد
هندوستان و نویسنده
مقالات مشهور
«نظریه احتمالات» در
دائره‌المعارف متروبولیتن

(۱۸۴۵) است. در این مقاله او به تحلیل تئوری
تحلیلی و لایاس پرداخته است.
شهرت وی عمده‌به دلیل قوانین دمورگان در
احتمالات است.

جدول ۳-۲- جدول مربوط به مثال ۳-۴

وضعیت کلید A	وضعیت کلید B	وضعیت دیود نوردهنده
باز	باز	روشن
باز	بسته	روشن
بسته	باز	خاموش
بسته	بسته	روشن

مرحله (۲) تنظیم جدول صحت

اگر روشن بودن دیود نوردهنده (LED) را یک منطقی و خاموش بودن آن را صفر در نظر بگیریم و همچنین باز بودن کلید را صفر منطقی و بسته بودن آن را یک منطقی منظور کنیم، جدول ۳-۳ به صورت زیر درمی‌آید.

مثال ۳-۴: می‌خواهیم یک مدار را مطابق شکل ۳-۱۲ با استفاده از دروازه‌های منطقی طوری طراحی کنیم که دارای مشخصات زیر باشد:

الف) دو کلید ورودی و یک مقاومت خروجی متصل به یک دیود نوردهنده (LED) داشته باشد.
ب) اگر هر دو کلید A و B باشند ($A=0$ و $B=0$) دیود نوردهنده (LED) روشن شود.

پ) اگر کلید A باز و کلید B بسته باشد ($A=0$ و $B=1$)، دیود نوردهنده (LED) روشن شود.

ت) اگر کلید A بسته و کلید B باز باشد ($A=1$ و $B=0$) دیود نوردهنده (LED) خاموش باشد.

ث) اگر هر دو کلید A و B بسته باشند ($A=1$ و $B=1$) دیود نوردهنده (LED) روشن شود.

جدول ۳-۴- جدول صحت مربوط به مثال ۳-۴



نکته: توجه کنید که هیچ‌گاه هر سه جمله به‌طور هم‌زمان نمی‌توانند برابر یک شوند، بلکه در هر لحظه به ازای یک عبارت ورودی فقط و فقط یک خروجی خواهیم داشت. چرا؟ توضیح دهید.

مجدداً به صورت مثال ۳-۴ و بندهای الف تا ث توجه کنید.

زمانی که $A = 0$ و $B = 0$ (هردو کلید باز) است، دیود نور دهنده (LED) باید روشن شود ($Y = 1$). پس این مطلب را به صورت $\bar{A} \cdot \bar{B}$ می‌نویسیم، بنابراین اگر $A = 0$ باشد، $\bar{A} = 1$ و اگر $B = 0$ باشد، $\bar{B} = 1$ می‌شود. لذا $\bar{A} \cdot \bar{B} = 1$ است. اگر «یک» منطقی در «یک» منطقی ضرب شود حاصل مساوی یک می‌شود.

زمانی که $A = 0$ و $B = 1$ (کلید A باز و B بسته) است دیود نور دهنده (LED) باید روشن شود ($Y = 1$). پس باید این را به صورت $\bar{A} \cdot B$ نوشت، یعنی اگر $A = 0$ باشد، $\bar{A} = 1$ می‌شود. بنابراین، $(\bar{A} \cdot B) = 1$ است.

زمانی که $A = 1$ و $B = 0$ (هردو کلید بسته باشند) دیود نور دهنده (LED) باید روشن شود ($Y = 1$). پس باید مطلب را به صورت AB بنویسیم.

چون دیود نور دهنده (LED) باید در سه حالت روشن شود و در هر لحظه فقط یکی از حالت‌ها اتفاق می‌افتد. طبق جدول صحت، که دارای سه حالت روشن و یک حالت خاموش است، باید این سه حالت یعنی حالت‌هایی را که باید $Y = 1$ شود با یکدیگر OR کنیم، بدین ترتیب هنگامی که یکی از ورودی‌های OR یک شود، خروجی آن نیز یک می‌شود.

با حل این مثال توانستیم مثال ۳-۴ را به صورت یک رابطه جبری بیان کنیم. در این عبارت جبری، هر متغیر فقط دو مقدار (صفر یا یک منطقی) را به خود اختصاص می‌دهد. ریاضیات حاکم بر این نوع روابط

ورودی‌ها		خروجی
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

مرحله (۳) تعیین عبارت‌های خروجی مربوط به هر ردیف جدول صحت جدول صحت ۳-۳ را می‌توان به صورت یک عبارت جبری نوشت. هرجایی که در جدول خروجی یک است عبارت مربوط به وضعیت ورودی‌ها را می‌نویسیم. در ستون مربوط به ورودی‌ها، هرجا که ورودی صفر است معکوس ورودی را می‌نویسیم و هر جا که ورودی یک است خود ورودی را قرار می‌دهیم. جدول ۳-۴ جدول صحت عبارت‌های منطقی مثال ۳-۴ را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۴ جدول صحت مثال ۳-۴

ورودی‌ها		خروجی
A	B	Y
0	0	1 → $\bar{A} \cdot \bar{B} = 1$
0	1	1 → $\bar{A} \cdot B = 1$
1	0	0
1	1	1 → A · B = 1

$Y = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B + A \cdot B$

مرحله (۴) به دست آوردن رابطه خروجی از حاصل جمع عبارت‌های خروجی جدول که حاصل آن یک است، عبارت خروجی اصلی یا Y به دست می‌آید.

مرحله (۵) تشریح مراحل

$$Y = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B + A \cdot B$$

مفهوم عبارت (۱) این است که زمانی $Y = 1$ می‌شود که $\bar{A} \cdot \bar{B} = 1$ یا $\bar{A} \cdot B = 1$ یا $A \cdot B = 1$ شود در غیر این صورت، $Y = 0$ خواهد بود.

در نهایت برای این که مدار را به صورت کامل درآوریم، باید در مسیر ورودی‌های مدار یک کلید قرار دهیم و توسط یک مقاومت مناسب مسیر کلید را به زمین اتصال دهیم.

در خروجی مدار با فرض شرایط مطلوب یک مقاومت ۱۰۰ اهم را با یک LED سری کرده‌ایم و آن را به زمین اتصال داده‌ایم.

شکل ۳-۱۴ مدار کامل را نشان می‌دهد.

مرحله (۶) ساده کردن تابع خروجی طبق قوانینی که در جبر بول آموختیم، رابطه خروجی مدار را مورد بررسی قرار می‌دهیم و ساده می‌کنیم.

$$Y = \overline{AB} + \overline{AB} + AB$$

با توجه به توزیع پذیری می‌توانیم از متغیر مشترک در جمله‌ها فاکتورگیری کنیم.

$$Y = \overline{A}(\overline{B} + B) + AB$$

از \overline{A} جمله اول و دوم فاکتورگیریم و در پرانتز به عبارت $\overline{B} + B$ می‌رسیم، طبق یکی از قوانین جبر بول حاصل $\overline{B} + B = 1$ می‌شود بنابر این تابع را ساده می‌کنیم.

$$Y = \overline{A}(1) + AB$$

همان جبر بول است.


مرحله (۶) طراحی مدار با استفاده از گیت‌های منطقی طراحی مدار موردنظر را مطابق شکل ۳-۱۳ مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم. چون تابع اصلی به صورت زیر است:

$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + AB$$


مدار اصلی، مشابه شکل ۳-۱۳-الف خواهد شد زیرا سه تابع \overline{AB} و \overline{AB} و AB باید با هم جمع شوند.




الف) اختصاص یک گیت OR به تابع اصلی

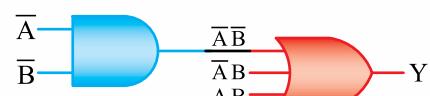

ب) اجرای تابع \overline{AB} با گیت AND

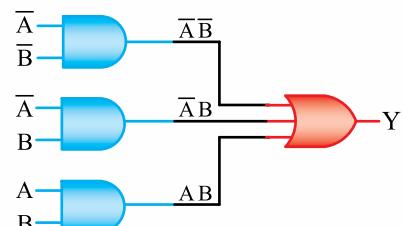


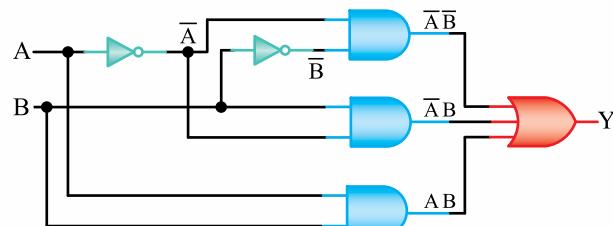پ) اجرای سایر توابع توسط گیت‌های مربوط به آنها



ت) استفاده از گیت NOT برای نفی متغیرها

شکل ۳-۱۳-۳-مراحل طراحی مدار مثال ۳-۴

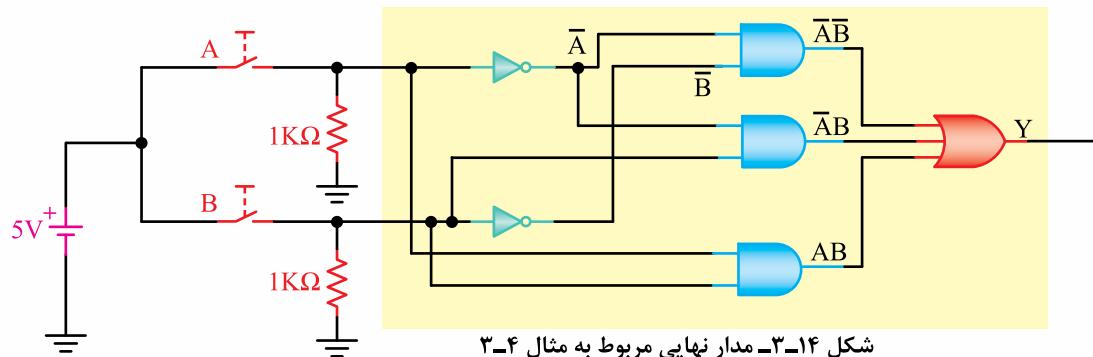

شکل ۳-۱۴-مدار نهایی مربوط به مثال ۳-۴

با مقایسه شکل‌های ۳-۱۴ و ۳-۱۵ به ویژگی‌های قوانین جبر بول پی‌می‌بریم. در شکل ۳-۱۴ باید از ۶ دروازه منطقی برای طراحی مدار استفاده کنیم در صورتی که در مدار شکل ۳-۱۵ فقط دو دروازه منطقی به کار رفته است.

به عبارت دیگر به جای ۶ گیت پیچیده فقط از دو گیت منطقی ساده استفاده کردہ‌ایم که این امر باعث کاهش توان مصرفی مدار و صرفه‌جویی در تعداد گیت‌ها می‌شود.

مثال ۳-۵: عبارت‌های جبر بول جدول صحت ۳-۵ را بنویسید.

جدول ۳-۵- جدول مربوط به مثال ۳-۵

A	B	Y
.	.	1
.	1	1
1	.	0
1	1	0

پاسخ: مرحله ۱ نوشتمن توابع هر دوردیف جدول که خروجی آن یک است.

جدول ۳-۶- پاسخ مثال ۳-۵

A	B	Y
0	0	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot \bar{B} = 1$
0	1	1 $\rightarrow \bar{A} \cdot B = 1$
1	0	0
1	1	0

همان‌طور که از جدول صحت پیداست، خروجی Y زمانی در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد که $\bar{A}\bar{B}=1$ یا $\bar{A}B=1$ شود.

مرحله ۲ نوشتمن تابع خروجی رابطه Y (خروجی مدار) از حاصل جمع سطرهایی که خروجی آن «یک» است به دست می‌آید. پس می‌توان

□
تمرین کلاسی ۳-۱۳: $\bar{B}+B=1$ کدام قانون است آن را تعریف کنید.

قانون دیگر جبر بول می‌گوید که اگر عبارتی در «یک» منطقی ضرب (AND) شود حاصل خود عبارت خواهد شد. از این قانون نیز برای ساده سازی استفاده می‌کنیم.

$$Y = (\bar{A})(1) + AB$$

و چون $1 \times \bar{A} = \bar{A}$ است پس می‌توان نوشت:

$$Y = \bar{A} + AB$$

طبق قانون دیگری در جبر بول داریم که اگر تابعی با یک تابع حاصل ضرب جمع شود. تابع در هر یک از توابع مربوط به حاصل ضرب جمع می‌شود پس می‌توانیم بنویسیم:

$$Y = \bar{A} + AB = (\bar{A} + A)(\bar{A} + B)$$

براساس قانون $\bar{A} + A = 1$ پرانتر اول یک خواهد شد.


لذا تابع به صورت زیر در می‌آید:

$$Y = 1 \cdot (\bar{A} + B)$$

طبق قانون حاصل ضرب با عضو خنثی (یک) در یک تابع داریم:

$$Y = \bar{A} + B$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، حاصل به دست آمده برای رابطه خروجی بسیار ساده است، حال اگر برای این رابطه مداری طراحی کنیم مدار به صورت شکل ۳-۱۵ در می‌آید.

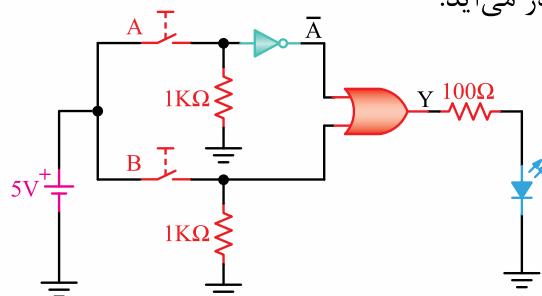

شکل ۳-۱۵- مدار مربوط به ساده‌سازی مدار مثال ۳-۴

رابطه خروجی را به صورت زیر نوشت:

$$Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$$

تمرین کلاسی ۳-۱۵: رابطه مثال ۳-۷ را با کدام روازه منطقی می‌توان طراحی کرد؟

نکته: به ستون‌های ورودی توجه کنید ریف اول صفر باینری، ریف دوم یک باینری، ریف سوم دو باینری و ریف چهارم سه باینری را نشان می‌دهد. از این الگو برای تمامی جدول‌ها استفاده کنید.

مثال ۳-۸: مداری را طرح کنید که جدول صحت ۳-۸ در مورد آن صدق کند.

جدول ۳-۸- جدول مربوط به مثال ۳-۸

A	B	C	Y
.	.	.	1
.	.	1	.
.	1	.	.
.	1	1	1
1	.	.	1
1	.	1	1
1	1	.	.
1	1	1	1

پاسخ: مرحله (۱) نوشتند روابط خروجی هریک از ریف‌های جدول جدول صحت ۳-۸ مربوط به یک سیستم مدار منطقی است. این سیستم سه متغیر ورودی (A, B, C) و یک متغیر خروجی (Y) دارد.

باتوجه به جدول خروجی این سیستم مدار منطقی

تمرین کلاسی ۳-۱۴: براساس رابطه خروجی مثال ۳-۵ مداری طراحی کنید: سیپس رابطه خروجی را ساده کنید و مدار دیگری بر اساس رابطه ساده شده عبارت خروجی رسم کنید، این دو مدار را با هم مقایسه کنید.

مثال ۳-۶: درباره عبارت جبر بول زیر اظهارنظر کنید.

$$Y = A\bar{B} + AB$$

پاسخ: رابطه فوق سیستمی را نشان می‌دهد که دارای دو متغیر ورودی (A و B) و یک متغیر خروجی (Y) است. متغیر خروجی زمانی در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد که $A=0$ و $B=1$ باشد یا $A=1$ و $B=0$ شود. در غیر این صورت، خروجی آن در وضعیت صفر منطقی قرار می‌گیرد.

مثال ۳-۷: جدول صحت رابطه $Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$ را رسم کنید.

پاسخ: چون این سیستم دارای دو متغیر است، پس چهار حالت مختلف وجود دارد و خروجی زمانی که $B=0$ یا $A=1$ و $B=0$ است، در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توانیم براساس حالات فوق جدول صحت ۳-۷ را بنویسیم.

جدول ۳-۷ جدول مربوط به مثال ۳-۷

A	B	Y
0	0	0
0	1	1 → $\bar{A} \cdot B$
1	0	1 → $A \cdot \bar{B}$
1	1	0

در سایر حالات خروجی در وضعیت صفر منطقی قرار می‌گیرد.

برای ساده کردن رابطه خروجی مثال ۳-۸ مراحل زیر را انجام می دهیم:

ابتدا هر یک از جمله ها را شماره گذاری می کنیم.

$$Y = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \overline{\bar{A}BC} + \overline{A\bar{B}\bar{C}} + \overline{ABC} + \overline{ABC}$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۵

از جمله های ۱ و ۳ از $\bar{B}\bar{C}$ آن ها و از جمله های ۴ و ۵ از AC آن ها فاکتور گیری می کنیم، همچنین می توان در جمله های ۲ و ۵ از BC آن ها فاکتور بگیریم.

$$Y = \overbrace{\bar{B}\bar{C}(\bar{A} + A)}^{۳} + \overbrace{AC(\bar{B} + B)}^{۴} + \overbrace{BC(\bar{A} + A)}^{۵}$$



نکته: یک جمله می تواند چند بار در فاکتور گیری شرکت داشته باشد. زیرا هر تابع که با خودش جمع شود خود تابع خواهد بود، بنابراین تکرار توابع تأثیری در نتایج ندارد.

داخل تمام پرانتزها طبق جبر بول برابر یک می شود و نتیجه ضرب (AND) آنها در عبارت قبل از پرانتز مساوی با خود عبارت خواهد شد.

$$Y = \bar{B}\bar{C} + AC + BC$$

بار دیگر نیز می توانیم مدار را ساده تر کنیم در رابطه جدید مجدداً هر یک از جمله ها را شماره گذاری می کنیم.

$$Y = \overline{\bar{B}\bar{C}} + AC + BC$$

۱ ۲ ۳

جمله های ۱ و ۳ با هم رابطه دروازه منطقی XNOR را دارد.

در نتیجه داریم:

$$Y = AC + (\overline{B \oplus C})$$

یادآوری: رابطه گیت XNOR برای ورودی B و C به صورت مقابل است:

$$Y = \overline{B \oplus C} = \bar{B}\bar{C} + BC$$

زمانی در وضعیت یک منطقی قرار می گیرد که $A=0$ و $C=0$ و $B=0$ یا $A=1$ و $C=1$ و $B=0$ یا $A=1$ و $C=0$ و $B=1$ یا $A=0$ و $C=1$ و $B=1$ باشد. جدول صحت فوق را مجدداً رسم می کنیم و رابطه مربوط به هر ردیف که خروجی آن یک است را می نویسیم.

جدول ۳-۹ - جدول پاسخ مثال ۳-۸


A	B	C	Y
0	0	0	1 $\rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1 $\rightarrow \bar{A}\cdot B\cdot C$
1	0	0	1 $\rightarrow A\cdot \bar{B}\cdot \bar{C}$
1	0	1	1 $\rightarrow A\cdot \bar{B}\cdot C$
1	1	0	0
1	1	1	1 $\rightarrow A\cdot B\cdot C$

مرحله ۲ با توجه به رابطه خروجی هایی که تعداد آنها یک است تابع خروجی را به صورت حاصل جمع می نویسیم.

$$Y = \bar{ABC} + \bar{ABC} + A\bar{BC} + \bar{ABC} + ABC$$

مرحله ۳ طراحی مدار چون خروجی در پنج حالت یک شده است، پس رابطه آن شامل پنج عبارت می شود. مداری که تابع بالا را اجرا می کند در شکل ۳-۱۶ دیده می شود.

به ورودی های هر یک از گیت های AND توجه کنید. مانند اولین گیت

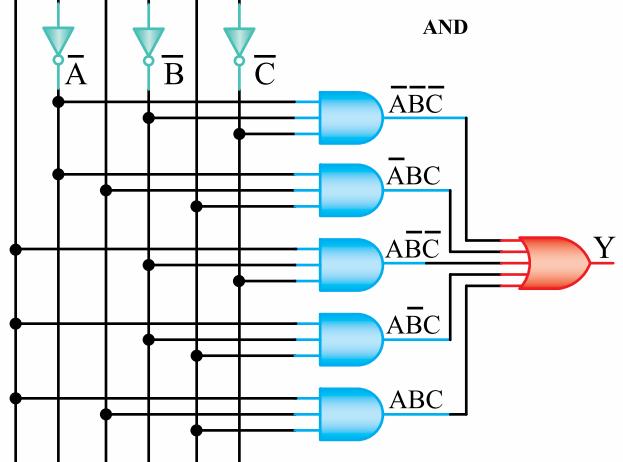

شکل ۳-۱۶ - مدار منطقی مربوط به مثال ۳-۸

۳-۳ ساده‌سازی توابع جبربول

۳-۳-۱ اصول ساده‌سازی توابع جبربول: ساده‌سازی

توابع جبر بول، براساس فاکتورگیری از متغیرهای مشترک توابع و حذف تدریجی متغیرهاست. در این قسمت برای درک بهتر مفاهیم توابع جبر بول با توجه به روابط و مدل ریاضی آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به مثال ۳-۹ توجه کنید.

$$\text{مثال ۳-۹: تابع } Y = A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$$

چون \bar{B} در هر دو جمله ظاهر شده است، از فاکتور می‌گیریم (طبق قانون توزیع پذیری بول)

$$Y = A\bar{B} + \bar{A}\bar{B} = \bar{B}(A + \bar{A})$$

از طرفی طبق قانون جمع یک عبارت با معکوس خودش:

$$A + \bar{A} = 1$$

$$Y = \bar{B} \cdot 1$$

طبق قانون ضرب یک تابع در یک منطقی می‌توانیم بنویسیم:

$$Y = \bar{B}$$

$$\text{مثال ۳-۱۰: تابع } Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB = A\bar{B} + B(A + \bar{A}) = B + AB$$

از طرفی براساس قانون جمع یک عبارت با معکوس خودش و ضرب یک تابع در یک منطقی

$$Y = (B + A)(B + \bar{B}) = (B + A)(1) = A + B$$

$$\text{مثال ۳-۱۱: تابع}$$

$$Y = \overline{ABC} + \overline{ABC} + ABC + ABC + \overline{ABC}$$

کنید.

$$Y = \overline{ABC} + \overline{ABC} + ABC + ABC + \overline{ABC}$$

جمله	جمله	جمله	جمله	جمله
اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم


تابع را شماره‌گذاری می‌کنیم.

از عوامل مشترک فاکتورگیری می‌کنیم.

$$Y = \overline{AB}(\bar{C} + C) + AB(\bar{C} + C) + A\bar{B}C$$

از جمله اول	از جمله سوم	و دوم
از جمله اول	و چهارم	


در شکل ۳-۱۷ مدار این رابطه را مشاهده می‌کنید.

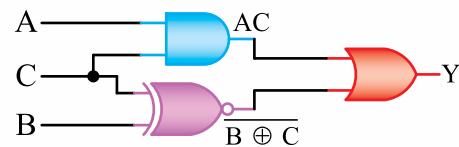

شکل ۳-۱۷ مدار ساده شده مثال ۳-۸

با مقایسه مدارها در شکل ۳-۱۶ و ۳-۱۷ در می‌یابیم که در مدار شکل ۳-۱۶ از ۹ دروازه منطقی استفاده شده در صورتی که در مدار شکل ۳-۱۷ سه دروازه منطقی به کار رفته است.

اگر مدار رابطه $Y = \bar{B}\bar{C} + AC + BC$ را قبل از ساده شدن طراحی کنیم، مدار شکل ۳-۱۸ را خواهیم داشت، در این مدار به جای ۹ دروازه منطقی از ۶ دروازه منطقی استفاده شده است.

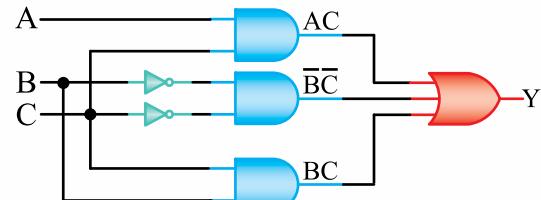

شکل ۳-۱۸ مدار مثال ۳-۸

تمرین کلاسی ۳-۱۶: آیا می‌توانید رابطه خروجی مدار ۳-۱۸ را بنویسید؟

تمرین کلاسی ۳-۱۷: چگونه از رابطه جدول اصلی به رابطه شکل ۳-۱۸ رسیده‌ایم؟ با توجه به مراحل اجرای درس، شرح دهید.

مقدار $B + \bar{B} = 1$ است پس می‌توانیم بنویسیم:

$$Y = \bar{B} + \bar{C}$$

با توجه به مثال‌های ۳-۹ تا ۳-۱۲ در می‌باییم که ساده‌سازی توابع به صورت فاکتورگیری‌های متعدد و حذف متغیرها صورت می‌پذیرد.

البته در بسیاری از موارد ممکن است فقط قسمتی از تابع ساده شود یا تابع اصلاً ساده نشود.

مثال ۳-۱۳: تابع $Y = \bar{ABC} + A\bar{BC} + AB\bar{C}$ را ساده کنید.

$$Y = \underbrace{\bar{ABC}}_1 + \underbrace{A\bar{BC}}_2 + \underbrace{AB\bar{C}}_3$$

ابتدا جملات را شماره گذاری می‌کنیم. از عوامل مشترک فاکتورگیری می‌کنیم و عبارات مساوی یک را حذف می‌کنیم.

$$Y = \bar{BC}(\bar{A} + A) + A\bar{BC} = \bar{BC} + A\bar{BC}$$

از جمله ۱ و ۲

$$Y = \bar{BC} + A\bar{BC}$$

مثال ۳-۱۴: تابع $Y = \bar{ABC} + ABC + \bar{ABC}$ را ساده کنید.

این تابع ساده نمی‌شود؛ زیرا از هیچ کدام از جمله‌های آن نمی‌توانیم فاکتور بگیریم.

۳-۲-۲- فرم استاندارد توابع بول: یک تابع بول را در صورتی فرم استاندارد بول می‌گویند که در هر جمله آن همه متغیرها از جمله خود متغیر یا NOT آن ظاهر شده باشد.

برای مثال، تابع

$$Y = \bar{ABC} + ABC + \bar{ABC} + ABC + \bar{ABC}$$

یک تابع استاندارد بول است؛ زیرا در همه جملات آن هر سه متغیر A, B, C به صورت متغیر اصلی یا NOT شده ظاهر شده‌اند.

تابع $Y = ABC + \bar{ABC} + ABC + \bar{BC}$ یک تابع استاندارد بول نیست؛ زیرا در جمله چهارم آن متغیر NOT آن ظاهر نشده است. با استفاده از قوانین A

عبارت‌های داخل پرانتر طبق قانون جمع یک عبارت با معکوس خودش یک می‌شود.

$$Y = \bar{A}\bar{B} + AB + A\bar{BC}$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + \underline{(AB + A\bar{B})(AB + C)}$$

طبق قانون جمع منطقی
یک عبارت با پرانتر

$$= \bar{A}\bar{B} + \left[\begin{array}{c} 1 \\ A(\cancel{B + \bar{B}}) \end{array} \right] (AB + C)$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + \underline{A(AB + C)} = \bar{A}\bar{B} + \underline{AAB} + AC$$

طبق قانون ضرب یک
طبق قانون توزیع پذیری
OR در AND
عبارة در خودش

$$= \bar{A}\bar{B} + AB + AC$$

مثال ۳-۱۲: تابع

$$Y = \bar{ABC} + ABC + \bar{ABC} + A\bar{BC} + \bar{ABC} + A\bar{BC}$$

را ساده کنید.

$$Y = \overbrace{\bar{ABC}}^1 + \overbrace{ABC}^2 + \overbrace{\bar{ABC}}^3 + \overbrace{A\bar{BC}}^4 + \overbrace{\bar{ABC}}^5 + \overbrace{A\bar{BC}}^6$$

ابتدا تابع را شماره گذاری می‌کنیم.
از عوامل مشترک فاکتورگیری می‌کنیم.

$$Y = \bar{BC}(\bar{A} + A) + \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + A\bar{B}(C + \bar{C})$$

از جمله‌های ۴ و ۶ از جمله‌های ۳ و ۵ از جمله‌های ۱ و ۲ مقادیر $\bar{A} + \bar{C}$ و $C + \bar{C}$ را برابر یک در نظر می‌گیریم و رابطه را ساده می‌کنیم.

$$Y = \bar{BC} + \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$$

مجدداً تابع را شماره گذاری می‌کنیم.

$$Y = \overbrace{\bar{BC}}^1 + \overbrace{\bar{A}\bar{B}}^2 + \overbrace{A\bar{B}}^3$$

از جملات ۲ و ۳ فاکتورگیری می‌کنیم.

$$Y = \bar{BC} + \bar{B}(\bar{A} + A) = \bar{BC} + \bar{B}$$

از جمله ۲ و ۳

مطلوب قانون توزیع پذیری AND در OR خواهیم داشت:

$$Y = (B + \bar{B})(\bar{B} + \bar{C})$$

خروجی تابع در سطرهای ۱، ۲، ۴ و ۷ یک است. رابطه خروجی را بنا به شماره سطرهای چنین می‌نویسیم:

$$Y = \sum_m (m_1, m_2, m_4, m_7)$$

یا به این صورت نشان داد.

$$Y = \sum_m (1, 2, 4, 7)$$

معنای این رابطه، یعنی خروجی تابعی از حاصل جمع سطرهای ۱، ۲، ۴ و ۷ است. علامت Σ (سیگما) به معنای حاصل جمع است.

مثال ۳-۱۷: تابع خروجی $(1, 3, 5, 6)$ را Σ_m بنویسید.

حل: تابع خروجی در سطرهای ۱، ۳، ۵ و ۶ یک است.

$$Y = \overline{ABC} + \overline{ABC} + A\overline{BC} + A\overline{BC}$$

سطر ۳ سطر ۶



تمرین کلاسی ۳-۱۹: جدول صحت رابطه

جدول صحت $Y = \overline{ABC} + A\overline{BC} + ABC$ را رسم کنید و خروجی را به صورت ساده شده بنویسید.



تمرین کلاسی ۳-۲۰:

جدول صحت $Y = \sum_m (0, 1, 3, 4)$ را رسم کنید و رابطه خروجی را بنویسید.

۳-۳-۶- عبارت حاصل ضرب حاصل جمعها

(maxterm) یا مaks ترم (Products of sums)

اگر در هر عبارت حاصل ضرب مجموعه‌ای همان تعداد متغیری که در تابع وجود دارد، متغیرها یا مکمل‌های (NOT) آنها وجود داشته باشد، آن را مaks ترم می‌گوییم. مثلًاً عبارت Y یک عبارت مaks ترم است که در آن:

$$Y = (\overline{A} + B + \overline{C})(A + \overline{B} + \overline{C})(A + \overline{B} + C)$$

معمولًاً یک عبارت مaks ترم را می‌توان به صورت زیر هم نشان داد.

می‌شوند را یک جمله مجموع می‌گوییم. نمونه‌هایی از جمله مجموع به شرح زیر است:

$$Y = A + B + \overline{C} + D + \dots$$

$$Y = \overline{A} + \overline{B} + C + \dots$$

از عبارت‌های منطقی حاصل ضرب و مجموع در مبحث مین ترم و مaks ترم استفاده می‌کنیم که در ادامه به توضیح هریک از آنها می‌پردازیم.

۳-۳-۷- تعریف عبارت مجموع حاصل ضربها

(minterm) یا مین ترم (Sums of Products):

اگر در هر عبارت مجموع حاصل ضرب‌ها، به همان تعداد متغیری که در تابع وجود دارد، متغیرها یا مکمل‌های (NOT) آنها وجود داشته باشد، آن عبارت را مین ترم می‌گوییم. به طور مثال یکی از مین ترم‌های تابع Y با سه ورودی متغیر A ، B و C را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$Y = \overline{ABC} + \overline{ABC} + A\overline{BC} + A\overline{BC}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در هریک از جملات تابع Y ، هر سه ورودی A ، B و C یا معکوس آنها وجود دارد.

جدول ۳-۱۰- جدول صحت تابع خروجی Y با سه ورودی است.

در این جدول با توجه به تعداد ورودی‌ها هشت حالت داریم. هریک از سطرهای جدول را شماره گذاری می‌کنیم تا بتوانیم عبارت مین ترم را با توجه به آدرس سطرهای نیز بنویسیم.

جدول ۳-۱۰- جدول صحت تابع Y با سه ورودی

شماره سطر جدول	ورودی‌ها			خروجی Y
	A	B	C	
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1 → $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C$
2	0	1	0	1 → $\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}$
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1 → $A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1 → $A \cdot B \cdot C$

همان‌طور که در رابطه خروجی مشاهده می‌کنید حاصل جمع تابع Y مجموع سطرهایی است که خروجی جواب صفر دارد.

0	1	0
A + \bar{B} + C		

مقدار متغیرها برای سطر ۲ جدول

حاصل جمع برای سطر ۲ جدول

0	1	1
A + \bar{B} + \bar{C}		

مقدار متغیرها برای سطر ۳ جدول

حاصل جمع برای سطر ۳ جدول

1	0	1
\bar{A} + B + \bar{C}		

مقدار متغیرها برای سطر ۵ جدول

حاصل جمع برای سطر ۵ جدول

و تابع مدار به صورت حاصل ضرب عبارت‌های حاصل جمع نوشته می‌شود و به صورت زیر در می‌آید.

$$Y = (A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})$$

مثال ۳-۱۸: رابطه خروجی $F = \Pi_M(M_0, M_1, M_3)$ را بنویسید.

حل: تابع خروجی را برای سطرهای ۰ و ۱ و ۳ به صورت ماکس‌ترم می‌نویسیم. خروجی در این سطرها صفر است.

$F = \Pi_M(M_0, M_1, M_3) = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})$
مجموعه عبارت حاصل ضرب‌ها و عبارت حاصل جمع‌های هر سطر برای یک جدول با سه ورودی در جدول ۱۲ نشان داده شده است.

جدول ۳-۱۲- جدول حالات ورودی عبارت حاصل ضرب و حاصل جمع هر سطر

شماره سطر جدول	ورودی‌ها			عبارت حاصل ضرب	عبارت حاصل جمع	شماره سطر جدول
	A	B	C			
0	0	0	0	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	$A + B + C$	0
1	0	0	1	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$	$A + B + \bar{C}$	1
2	0	1	0	$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$	$A + \bar{B} + C$	2
3	0	1	1	$\bar{A} \cdot B \cdot C$	$A + \bar{B} + \bar{C}$	3
4	1	0	0	$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	$\bar{A} + B + C$	4
5	1	0	1	$A \cdot \bar{B} \cdot C$	$\bar{A} + B + \bar{C}$	5
6	1	1	0	$A \cdot B \cdot \bar{C}$	$\bar{A} + \bar{B} + C$	6
7	1	1	1	$A \cdot B \cdot C$	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	7

$$Y = \Pi_M(M_0, M_1, M_3)$$

یا

می‌خوانیم بی‌ام...

$$Y = \Pi_M(2, 3, 5)$$

معنای این رابطه، یعنی خروجی، تابعی از حاصل ضرب حاصل جمع متغیرهای سطرهای ۲ و ۳ و ۵ جدول صحبت سه متغیره است.

علامت Π_M معروف حاصل ضرب ماکس‌ترم‌ها است و سطرهای داخل پرانتز جایی است که خروجی تابع، جواب صفر دارد.

برای ایجاد حاصل جمع هر سطر معین جدول، قاعده‌ای کاملاً معکوس روش مین‌ترم استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای محاسبه حاصل جمع هر سطر مشخص جدول، کلیه متغیرهای ورودی در آن سطر به صورت حاصل جمع در جمله ظاهر می‌شوند.

اگر مقدار متغیر در آن سطر «۰» باشد، به صورت خود متغیر و اگر مقدار متغیر در آن سطر «۱» باشد، به صورت متمم متغیر ظاهر می‌شود.

به عنوان مثال جدول صحبت مربوط به رابطه ماکس‌ترم Y را در جدول ۳-۱۱ مشاهده می‌کنید.

$$Y = \Pi_M(2, 3, 5)$$

جدول ۳-۱۱- جدول صحبت خروجی ماکس‌ترم Y

شماره سطر جدول	ورودی‌ها			خروجی
	A	B	C	
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$\xrightarrow{0} A + \bar{B} + C$

$\xrightarrow{0} A + \bar{B} + \bar{C}$

$\xrightarrow{0} \bar{A} + B + \bar{C}$

$$Y = \underbrace{(A + \bar{B} + C)}_2 \underbrace{(A + \bar{B} + \bar{C})}_3 \underbrace{(\bar{A} + B + \bar{C})}_5$$

جدول ۳-۱۲- جدول صحت تمرین کلاسی ۲-۲

ورودی‌ها			خروجی
A	B	C	Y
.	.	.	.
.	.	۱	۱
.	۱	.	.
.	۱	۱	.
۱	.	.	۱
۱	.	۱	۱
۱	۱	.	.
۱	۱	۱	۱

با توجه به قواعدی که در بالا ذکر شده است به راحتی می‌توان برای هر جدولی از مدارهای منطقی یک تابع منطقی نوشت اگر تابع منطقی بر اساس مقادیر «۱» برای خروجی نوشته شود باید به صورت عبارت حاصل جمع حاصل ضرب‌ها نوشته شود، و اگر جمله‌ها بر اساس مقادیر «۰» خروجی نوشته شود، باید به صورت عبارت حاصل ضرب حاصل جمع‌ها باشد.



تمرین کلاسی ۳-۲۱: جدول صحت

(۱,۳,۶) $\Pi_M = Y$ را رسم کنید و رابطه خروجی را

بنویسید.



جهت هنرجویان علاقه‌مند: رابطه خروجی

تابع به صورت $Y = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$ است. رابطه ماکس‌ترم این خروجی را بنویسید.

نکته:

۱- در نوشتمن مین‌ترم هر جدول باید جواب یک خروجی بررسی شود و به جای خود متغیر، یک و به جای متمم آن صفر قرار دهیم.

در نوشتمن ماکس‌ترم باید جواب صفر خروجی بررسی شود و به جای خود متغیر صفر و به جای متمم آن یک قرار دهیم.

۲- هرچه در مین‌ترم باشد در ماکس‌ترم آن نیست و بالعکس.



تمرین کلاسی ۳-۲۲: جدول صحت خروجی

Y را در جدول ۳-۱۳ مشاهده می‌کنید. مین‌ترم و ماکس‌ترم خروجی را بنویسید.

۴-۳- ساده‌سازی توابع با استفاده از نقشه کارنو

همان‌طور که قبلًا گفته شد، اساس ساده‌سازی توابع بول برمبایی فاکتورگیری و حذف متغیرهاست. اگر در دو جمله یک تابع استاندارد بول فقط یک متغیر تغییر کند، آن متغیر را می‌توان حذف نمود: مثلاً در دو جمله $ABC + A\bar{B}\bar{C}$ ، فقط متغیر C تغییر کرده است. پس این متغیر را می‌توان حذف کرد؛ زیرا داریم:

$$\downarrow \quad \downarrow \\ Y = ABC + A\bar{B}\bar{C} = AB(C + \bar{C}) = AB.I = AB$$

اساس کار نقشه کارنو نیز بر مبنای فاکتورگیری و حذف متغیرها برای ساده‌تر شدن مدار منطقی است. در حقیقت، در نقشه کارنو جملاتی را که باید از آنها فاکتور

یا نقشه کارنو را طراحی کرد.
نقشه کارنو دارای ویژگی هایی به شرح زیر است:
الف) هر خانه آن مربوط به یک حالت ورودی یا به عبارت دیگر یک جمله از تابع استاندارد بول است.

ب) در دو خانه مجاور در جهت افقی یا عمودی همواره دو جمله ای قرار می گیرند که فقط در یک متغیر با هم اختلاف دارند.


همان طور که در قسمت اول این مبحث (۳-۴) دیدیم اگر در دو جمله یک تابع استاندارد بول فقط یک متغیر تغییر کند، آن متغیر حذف می شود.
مثالاً در ستون اول جدول کارنو از سمت چپ عبارت $\bar{A}\bar{B} + \bar{AB}$ را داریم. چون \bar{A} بین دو عبارت مشترک است، متغیرهای B و \bar{B} حذف می شوند و جواب \bar{A} خواهد شد.

$$\bar{A}\bar{B} + \bar{AB} = \bar{A}(\bar{B} + B) = \bar{A} \cdot 1 = \bar{A}$$

در نقشه کارنو چون از هر خانه به خانه مجاور فقط یک متغیر تغییر می کند، فوراً می توان تشخیص داد که از کدام جملات (که به ازای یک شدن آنها تابع یک می شود) باید فاکتور گرفت.
نقشه کارنو مثال ۳-۱۹ را در اینجا دوباره رسم می کنیم.

قسمت یکها را طبق جدول ۳-۱۶ انتخاب می کنیم و دور آنها حلقه رسم می کنیم.

جدول ۳-۱۶ - نقشه کارنو مثال ۳-۱۹

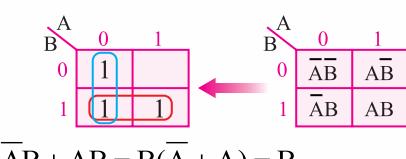

$$\bar{AB} + AB = B(\bar{A} + A) = B$$

این دو جمله که به ازای آنها تابع یک می شود، در دو خانه مجاور قرار گرفته اند؛ بنابراین، آنها فقط در یک متغیر اختلاف دارند.

$$\bar{AB} = \bar{AB} = \bar{A}[\bar{B} + B] = \bar{A}$$

ستون اول سمت چپ جدول ۳-۱۶ را مجدداً مطالعه

گرفت، به سرعت مشخص می شوند و عمل فاکتور گیری تقریباً به صورت گرافیکی انجام می پذیرد.

مثال ۳-۱۹: تابع زیر را ساده کنید.

$$F = \bar{A}\bar{B} + \bar{AB} + AB$$

ابتدا جدول صحت تابع فوق را مانند جدول ۳-۱۴ رسم می کنیم.

جدول ۳-۱۴ - جدول صحت مثال ۳-۱۹

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

این جدول صحت چهار حالت دارد (۲^۲). در هر ردیف جدول، حالت های ورودی و خروجی به ازای آن ورودی ها نشان داده شده است. این جدول را می توان به فرم دیگری نیز نشان داد؛ به طوری که مفهوم همین جدول صحت را دربرداشته باشد. جدول ۳-۱۵ فرم تغییر یافته جدول صحت است که در اینجا به دلیل داشتن دو متغیر به صورت ۲^۲ یعنی ۴ خانه ای (سلول) رسم شده است.


جدول ۳-۱۵ - فرم تغییر یافته جدول صحت مربوط به مثال ۳-۱۹

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

این جدول جدید به جدول کارنو یا نقشه کارنو^۱ (Karnaugh map) مشهور است. کارنو براساس ریاضیات تدوین شده توسط بول، دانشمندانگلیسی، جدول

۱- در کتاب مدارهای منطقی تالیف موریس مانو و کتاب توخیم همه جا از نقشه کارنو استفاده شده است.

جدول ۳-۱۷- نقشه کارنوی مثال ۲۰-۳

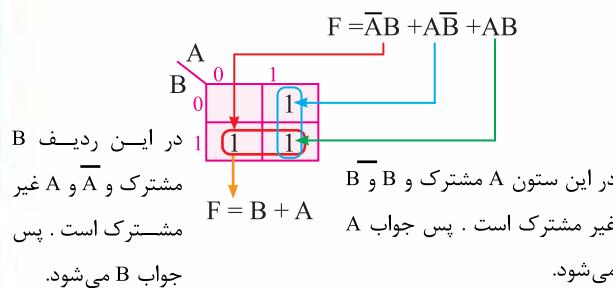

تابع خروجی از مجموع پاسخ های ردیف یکها و ستون یکها به دست می آید.

مشخصات جدول کارنو را به صورت های دیگر نیز نشان می‌دهند.

جدول ۳-۱۸ شماره هر خانه را با توجه به ردیف جدول صحت نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱۸- جدول صحت دو متغیره و نقشه کارنوی آن

شماره سطر	A	B	Y
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	1

نقشه کارنو برای تابع سه متغیر باید دارای $2^3 = 8$ خانه باشد. به عبارت دیگر، سه متغیر می‌توانند هشت حالت مختلف را ایجاد کنند.

جدول ۳-۱۹ جدول صحت یک تابع سه متغیره همراه با جدول کارنوی مربوط به آن با ذکر شماره سطر در جدول صحت و شماره خانه نظیر آن در جدول کارنو را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱۹- جدول صحت و نقشه کارنو یک تابع سه متغیره

شماره سطر	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

می‌کنیم. همان طور که مشاهده شد در این ستون به دلیل غیرمشترک بودن \bar{B} و B جواب \bar{A} است.

یعنی با یک نگاه می‌فهمیم که پاسخ آن ستون چیست. در مورد ردیف پایین نیز با یک نگاه در می‌یابیم که \bar{A} و A غیر مشترک است پس پاسخ این ردیف نیز B خواهد بود.

مقدار تابع خروجی از مجموع حاصل ردیف پایین و ستون سمت چپ به دست می‌آید.

$$F = \bar{A} + B$$

می‌توانیم مسئله را به شکل دیگری بیان کنیم و آن این که بگوییم هنگامی که از یک خانه به خانه مجاور (در حلقة محصور شده یکها) می‌رویم، متغیری که تغییر می‌کند، حذف می‌شود و سایر متغیرها به جای خود باقی می‌مانند در ستون سمت چپ متغیر \bar{A} در هر دو خانه ثابت مانده است.

به عبارت دیگر، وقتی از خانه \bar{AB} به خانه AB می‌رویم، مقدار A تغییر می‌کند و به همین دلیل حذف می‌شود. پس جواب نهایی مسئله در آن ستون به صورت B است.

اگر خوب توجه کنید، می‌بینید که هنگام ساده‌سازی، جمله \bar{AB} دو بار نوشته شده است یا در نقشه کارنو دور آن دو بار خط کشیده شده است؛ یعنی، تابع $F = \bar{AB} + \bar{AB} + AB$ به صورت $F = \bar{AB} + AB + \bar{AB}$ نوشته شده است. طبق قانون جبر بول ($A+A=A$) این کار اشکال منطقی ندارد و تغییری در جواب مسئله ایجاد نمی‌کند.

یعنی، این بار به جای \bar{AB} نوشته‌ایم: $\bar{AB} + \bar{AB}$ ؛ زیرا اگر $\bar{AB} = 0$ باشد، $0+0=0$ و اگر $\bar{AB} = 1$ باشد، $1 OR 1 = 1$ است. پس حاصل $\bar{AB} + \bar{AB}$ با خود \bar{AB} یکی است.

مثال ۳-۲۰: تابع $F = \bar{AB} + A\bar{B} + AB$ را با استفاده از نقشه کارنو ساده کنید.

چون این تابع فقط دو متغیر دارد، پس جدول کارنو ۳-۱۷ (تعداد متغیرها $= 2^2 = 4$) خانه است. جدول کارنوی این مثال را نشان می‌دهد.

تصویری و در ذهن خود انجام می‌دهیم. بدین ترتیب، هنگامی که از یک خانه به خانه مجاور می‌رویم، متغیری را که تغییر می‌کند حذف می‌کنیم و متغیرهایی را که در حلقة محصور شده بدون تغییر می‌مانند، به صورت AND می‌نویسیم. مثلاً در جدول ۳-۲۲ در حلقة (۱) وقتی از یک خانه به خانه مجاور می‌رویم، B تغییر می‌کند ولذا حذف می‌شود. در این دو خانه \bar{A} و \bar{C} تغییر نکرده‌اند، بنابراین، دو متغیر یاد شده را به صورت $(\bar{AC})AND$ نمایش می‌دهیم.

جدول ۳-۲۲- ساده‌سازی توابع سه متغیره مثال ۳-۲۱

A Karnaugh map for two variables A and B, with C as the output. The columns are labeled A (00, 01, 11, 10) and the rows are labeled B (0, 1). The output C is 1 for minterms (00, 01, 11) and 0 for minterm (10). A green bracket on the left groups minterms 00 and 01. A blue bracket on the right groups minterms 11 and 10. A pink bracket at the bottom groups minterms 00, 01, and 11. Below the map, the equation $ABC + A\bar{B}C = AC(B + B\bar{1}) = AC$ is shown in a blue box. To the left, another equation $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC = \bar{A}C(B + B\bar{1}) = \bar{A}C$ is shown in a green box, with a green arrow pointing to the minterm 11 in the Karnaugh map. Below the minterm 11, a pink bracket groups minterms 00, 01, and 11. At the bottom, a pink cloud contains the text "حذف B و بـ" (Delete B and B̄) and "می شوند." (they become).

در حلقه دوم، وقتی از یک خانه به خانه مجاور می‌رویم، فقط متغیر B تغییر می‌کند و بنابراین حذف می‌شود. متغیرهای A و C در این دو خانه تغییر نمی‌کنند؛ بنابراین، آنها را به صورت AC نشان می‌دهیم. جدول ۳-۲۱ کارنو مثال ۳-۲۱ را نشان می‌دهد.

جدول ٣-٢٣ - حلقة دوم نقشة كارنو مثال ٣-٢١

در بعضی از مراجع جدول کارنو را به صورت جدول ۳-۲۰ نشان می‌دهند. هر آکولاد مشخص کننده محدوده‌ای است که متغیر مورد نظر در آن خانه‌ها وجود دارد.

جدول ۲۰-۳- جدول کارنوی هشت خانه‌ای

		\overline{A}		A	
C	A B	00	01	11	10
0	\overline{ABC}	\overline{ABC}	ABC	ABC	\overline{ABC}
1	\overline{ABC}	\overline{ABC}	ABC	ABC	\overline{ABC}
		\overline{B}	B		\overline{B}

اگر به نقشه کارنو خوب دقت کنید، می بینید که از هر خانه به خانه مجاور در جهت افقی یا عمودی فقط یک متغیر حملات تغییر می کند.

مثال ۲-۲۱: تابع $F = \overline{ABC} + ABC + \overline{ABC} + A\overline{BC}$ را کمک نقشهٔ کارنو ساده کنید.

تابع F زمانی یک است که یکی از چهار جمله داده شده یک باشد. توجه داشته باشید که هیچ گاه امکان ندارد دو جمله به طور هم زمان یک شوند. در نقشه کارنو با توجه به جدول ۳-۲۰ در خانه‌ای که یک بودن جمله آن باعث می‌شود F=1 شود در جدول ۳-۲۱ عدد یک را قرار می‌دهیم و تابع خروجی را مشخص می‌کنیم.

٣-٢١. نقشہ کارنوں، مٹا، حدوا

	AB	00	01	11	10
C	0	1	1		
	1			1	1
E	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	ABC	$A\bar{B}C$	

همان طور که قبل از گفته شد، اساس ساده سازی توابع جبر بول، فاکتور گیری و حذف متغیرهاست. نقشه کارنو شیوه‌ای جدید برای ساده سازی ارائه نمی‌دهد بلکه جملاتی را که باید از آنها فاکتور گرفت، به نحوی مرتب می‌کند. لذا دور جملاتی را که باید فاکتور بگیریم، (Sort) خط می‌کشیم و عمل فاکتور گیری را معمولاً به صورت

بدین ترتیب، تابع ساده شده به صورت زیر در می‌آید.

$$F = \overline{A} \overline{C} + AC = \overline{A} \oplus C$$

مشترکات حلقة (۱)

مشترکات حلقة (۲)



تمرین کلاسی ۳-۲۳: تابع

$$F = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC}$$

را به کمک جدول کارنو ساده کنید.



تمرین کلاسی ۳-۲۴: تابع مین ترم F را به کمک جدول کارنو ساده کنید.

$$F = \sum_m (m_1, m_7, m_5, m_6, m_7)$$



تمرین کلاسی ۳-۲۵: عبارت خروجی تابع F جدول کارنو ۳-۲۴ را بنویسید و در صورت ساده شدن آن را به ساده‌ترین شکل بنویسید.

جدول کارنوی تمرین کلاسی ۳-۲۵

	AB	00	01	11	10
C	0	1	1	1	0
	AB	BC	A \bar{B}	A $\bar{B}C$	
F	\overline{ABC}	\overline{ABC}	\overline{ABC}	\overline{ABC}	\overline{ABC}

هیچ همسایه‌ای ندارد.
ب) $F = \overline{ABC} + \overline{ABC} + ABC + A\overline{B}C + A\overline{B}C + ABC$

جدول کارنوی توابع سه متغیره


	AB	00	01	11	10
C	0	1	*	1	1
	B	1	0	1	0
F	$A + \overline{B}$	1	*	1	1

توجه داشته باشید که با توجه به تعداد متغیرها فقط دور دو عدد (۱) یا چهار عدد (۱) یا هشت عدد (۱) می‌توان خط کشید و آنها را ساده کرد؛ زیرا فاکتور گیری فقط از دو یا چهار یا هشت جمله امکان‌پذیر است و تنها در این شرایط است که متغیرها حذف می‌شوند. به عبارت دیگر تعداد اعداد یک که در جدول کارنو

مثال ۳-۲۲: تابع زیر را به کمک نقشه کارنو ساده کنید.

$$f(A,B,C,D) = \overline{ABCD} + \overline{ABC}\overline{D} + \overline{ABC}\overline{D} + \overline{AB}\overline{CD} + ABCD + \\ \overline{AB}\overline{CD} + \overline{AB}\overline{CD}$$

جدول ۳-۳۰- جدول کارنو مربوط به مثال ۳-۲۲

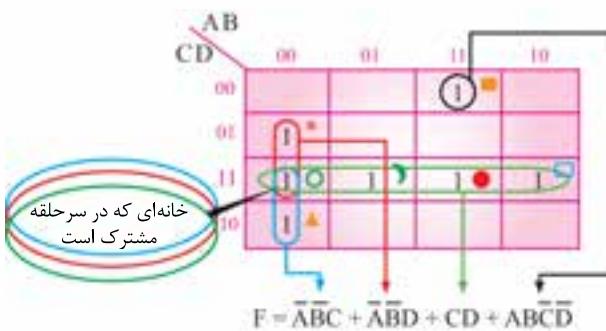

همان‌طور که از نتایج جدول پیداست، هرقدر تعداد یک‌های محصور شده بیشتر باشد، جمله استخراج شده ساده‌تر و تعداد متغیرهای آن کم‌تر است.

(الف) زیرا وقتی فقط دور یک عدد یک خط می‌کشیم، جمله دارای چهار متغیر می‌شود.
(ب) وقتی دور دو عدد یک خط می‌کشیم، جمله استخراج شده شامل سه متغیر می‌شود.


(ج) وقتی دور چهار عدد یک خط بکشیم، جمله استخراج شده شامل دو متغیر می‌شود.
(د) در صورتی که هشت عدد یک در یک حلقه محصور شوند، جمله استخراجی فقط یک متغیر را شامل می‌شود. لذا باید سعی کنیم در صورت امکان تعداد "یک" بیشتری را در داخل حلقة محصور قراردهیم. توجه داشته باشید که در این جدول ۱۶ خانه‌ای (مانند جداول ۸ خانه‌ای)، چهار خانه سمت راست با چهار خانه سمت چپ مجاور (همسایه) هستند و چهار خانه پایین نیز با چهار خانه بالا همسایه‌اند. در ضمن چهار خانه گوشۀ جدول نیز مجاور هستند.

در زیر چند مثال از توابع چهار متغیره را که به کمک نقشه کارنو ساده شده‌اند، مشاهده می‌کنید.

توجه: دو خانه سمت راست و دو خانه سمت چپ مجاورند؛ زیرا جمله‌های مندرج در این خانه‌ها فقط در دو متغیر اختلاف دارند و متغیر \bar{B} در هر چهار خانه مشترک است.


$$F = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + ABC + ABC \quad (پ)$$

جدول ۳-۲۷- ساده‌سازی توابع سه متغیره

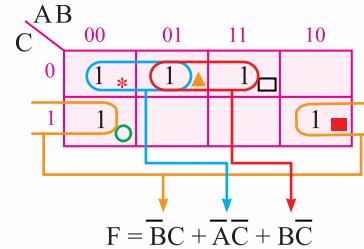

$$F = \overline{ABC} + \overline{ABC} + ABC + \overline{ABC} + ABC \quad (ت)$$

جدول ۳-۲۸- ساده‌سازی توابع سه متغیره

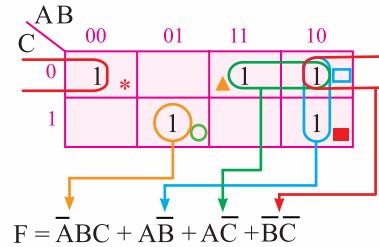

۳-۴-۱- ساده‌سازی توابع چهار متغیره به کمک نقشه کارنو:

برای ساده‌سازی توابع چهار متغیره با نقشه کارنو، به یک جدول ۱۶ خانه‌ای ($2^4 = 16$) نیاز داریم. این جدول در جدول ۳-۲۹ رسم شده است. در این جدول مشخصات متغیرها در هر خانه جدول نشان داده شده است.

جدول ۳-۲۹- نقشه کارنوی توابع چهار متغیره

	AB	A		A		
CD	00	01	11	10		
C	00	ABCD	\overline{ABCD}	$ABC\bar{D}$	$\overline{ABC}\bar{D}$	D
	01	\overline{ABCD}	ABCD	$\overline{AB}\overline{C}D$	$\overline{ABC}\bar{D}$	D
C	11	\overline{ABCD}	ABCD	$ABC\bar{D}$	$\overline{ABC}\bar{D}$	D
	10	\overline{ABCD}	$\overline{ABC}\bar{D}$	$ABC\bar{D}$	$\overline{ABC}\bar{D}$	D
		B		B		\overline{B}



موریس کارنو

متولد ۴ اکتبر ۱۹۲۴ در شهر نیویورک، فیزیکدان آمریکایی که نقشه کارنوی او در جبربول مشهور است. او مطالعات خود را با فیزیک و ریاضیات در کالج شهر نیویورک آغاز کرد. پس از رفتن به دانشگاه بیل در سال ۱۹۴۹، موفق به کسب درجه دکترا در رشته فیزیک در سال ۱۹۵۲ شد. کارنو در آزمایشگاه‌های بل، جدول کارنو، کدگذاری PCM و نیز کدگذاری مدارهای مغناطیسی را گسترش داد. کارنو در سال ۱۹۷۶ به عنوان رئیس انجمن IEEE (انجمن بین‌المللی استانداردهای مهندسی الکترونیک) انتخاب شد.

مثال ۳-۲۵: مداری طرح کنید که دارای چهار کلید ورودی (چهار متغیر ورودی) باشد و دیود LED که در خروجی آن وصل شده است، مطابق جدول ۳-۳۴ متناسب با قطع و وصل کلیدهای ورودی، روشن و خاموش شود.

مثال ۳-۲۳: تابع زیر را ساده کنید.

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + \\ \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + ABCD$$

جدول ۳-۳۱- نقشه کارنوی مربوط به مثال ۳-۲۳

	AB	CD	00	01	11	10
00			1			
01				1	1	
11						1
10			1			

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{D} + A\bar{B}\bar{D} + B\bar{C}D + A\bar{B}D$

مثال ۳-۲۴: تابع زیر را ساده کنید.

$$F(A,B,C,D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \\ \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}D + ABCD + \\ ABC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD$$

جدول ۳-۳۲- نقشه کارنوی مربوط به مثال ۳-۲۴

	AB	CD	00	01	11	10
00			1	1		
01			1	1	1	1
11					1	
10			1			1

$F = \bar{B}\bar{D} + ABC + \bar{A}\bar{C} + \bar{C}\bar{D}$


نکته: در جدول کارنو هیچ‌گاه به صورت مورب نمی‌توان از متغیر مشترکی فاکتور گیری کرد، جدول ۳-۳۳ این حالت را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۳۳- خانه‌های مشترک مورب

	AB	CD	00	01	11	10
0			1	0	0	1
1			0	1	1	0

جدول ۳-۳۴- جدول صحبت مربوط به مثال ۳-۲۵

A	B	C	D	F	LED
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	
1	1	1	1	0	

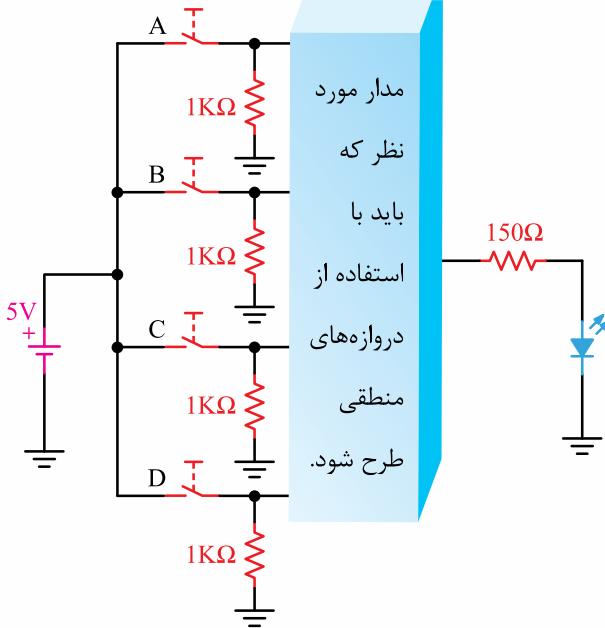

شکل ۳-۱۹- مدار الکتریکی مربوط به مثال ۳-۲۵


با توجه به جدول و درنظر گرفتن حالت فعال یا روشن شدن دیود، رابطه خروجی به صورت زیر در می آید.

$$F = \overline{ABCD} + \overline{ABC}D + \overline{AB}\overline{CD} + \overline{ABC}\overline{D} + \overline{AB}\overline{C}\overline{D}$$

$$+ A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}CD + AB\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}D + ABC\overline{D}$$

جدول ۳-۳۵ را رسم می کنیم وتابع ساده شده خروجی آن را به دست می آوریم.

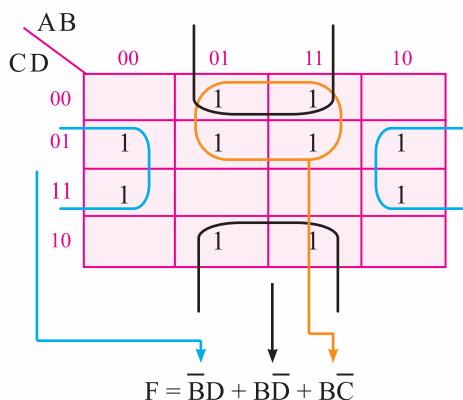جدول ۳-۳۵- نقشه کارنوی مربوط به مثال ۳-۲۵



با توجه به تابع خروجی F می توانیم مدار مورد نظر را ترسیم کنیم.

برای مثال، اگر هر چهار کلید باز باشند، دیود LED خاموش شود یا اگر تنها کلید D بسته و سایر کلیدها باز باشند، دیود LED روشن شود. سایر حالات روشن و خاموش تابع F را در جدول ملاحظه می کنید.

برای طراحی چنین مداری، می توان از رابطه خروجی استفاده کرد و عمل فاکتور گیری بین متغیرها را انجام داد، تا به عبارت ساده ای رسید. یا از نقشه کارنو و دسته بندی یکهای نقشه به ساده کردن مدار پرداخت. در این مثال از نقشه کارنو استفاده شده است. شما می توانید با فاکتور گیری بین متغیرهای رابطه خروجی نیز به این مرحله برسید. این فاکتور گیری را برای مثال ۳-۲۵ تجربه کنید.


شکل ۳-۱۹ مدار الکتریکی مثال ۳-۲۵ را به صورت بلوکی نشان می دهد.

۳- برای نقشه کارنوی ۳-۳۶ رابطه خروجی را نوشه و پس از ساده سازی مدار آن را طراحی کنید.

۴- تابع F را با استفاده از جدول کارنو ساده نمایید و مدار آن را رسم کنید.

$$F(A,B,C) = \sum_m (0, 1, 3, 6)$$

۵- نقشه کارنو و رابطه خروجی مدار شکل ۳-۲۱ را بنویسید.

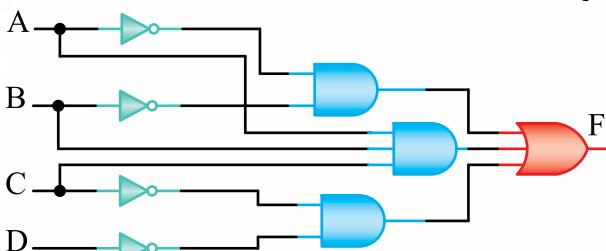

شکل ۳-۲۱- مربوط به سؤال ۵


۶- تابع را با استفاده از جدول کارنو به ساده ترین شکل بنویسید.

$$F(A,B,C,D) = \sum_m (1, 3, 6, 10, 11, 13)$$

۳-۶- افزایش ظرفیت ورودی های دروازه های منطقی

هر چند که در عمل دروازه های منطقی تا هشت ورودی نیز ساخته می شوند ولی گاهی به بیش از هشت ورودی نیاز داریم یا به دروازه های منطقی با ورودی حتی کمتر از هشت نیازمندیم ولی در دسترس نیستند در هر یک از این شرایط، می توان با استفاده از دروازه های دلخواه موجود یک دروازه منطقی با تعداد ورودی های دلخواه ساخت. در این قسمت به شرح روش افزایش تعداد ورودی های بعضی از دروازه های منطقی می پردازیم.

۱- افزایش تعداد ورودی های دروازه منطقی AND: فرض کنید یک سری دروازه های منطقی AND با دو ورودی در دسترس داریم و در عمل، به یک دروازه AND با سه ورودی نیازمندیم. مدار شکل ۳-۲۲ این نیاز را برآورده می کند.

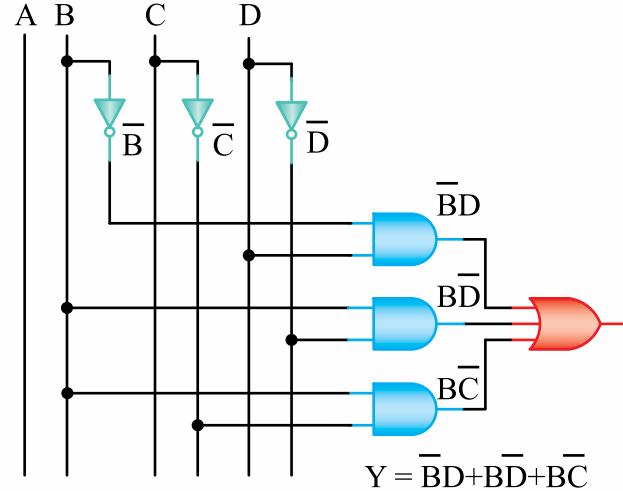

شکل ۳-۲۰- مدار منطقی مربوط به مثال ۳-۲۵

در شکل ۳-۲۰ مدار منطقی که براساس ساده سازی از روی جدول کارنو ۳-۳۵ به دست آمده است را مشاهده می کنید. همان طور که ملاحظه می کنید کلید A هیچ گونه تأثیری در رفتار خروجی مدار ندارد، در این مورد توضیح دهید.

۳-۷- الگوی پرسش

- ۱- آیا مدار دیگری برای مثال ۳-۲۵ می توان طراحی کرد؟ در صورت مثبت بودن جواب آن را طراحی کنید.
- ۲- با توجه به جدول صحت ۳-۳۶ نقشه کارنوی مربوطه را رسم کنید.


جدول ۳-۳۶- مربوط به سؤال ۲

A	B	C	F	LED
0	0	0	0	→
0	0	1	1	↑
0	1	0	0	→
0	1	1	1	↑
1	0	0	1	↑
1	0	1	0	→
1	1	0	1	↑
1	1	1	1	↑

به همین روش می‌توان دروازه منطقی OR با هر تعداد ورودی ایجاد کرد.


اگر تعداد ورودی‌های یک دروازه منطقی زیاد شوند، معمولاً نماد آن دروازه منطقی را در مقایسه با دروازه منطقی معمولی بزرگ‌تر رسم نمی‌کنند بلکه آن را به اندازه استاندارد به صورت شکل ۳-۲۶ الف و ب رسم

می‌کنند.

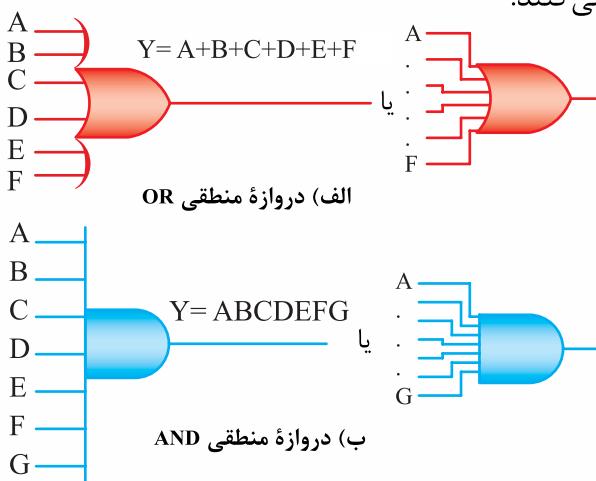


شکل ۳-۲۶- نمادهای دروازه‌های منطقی AND و OR با ورودی‌های زیاد

۳-۶-۳- افزایش تعداد ورودی‌های دروازه منطقی: با استفاده از دروازه‌های منطقی NAND و AND می‌توان یک دروازه منطقی NAND را با هر تعداد ورودی ساخت. شکل ۳-۲۷ یک دروازه منطقی NAND با سه ورودی را با استفاده از یک دروازه منطقی AND و یک دروازه منطقی NAND نشان می‌دهد.

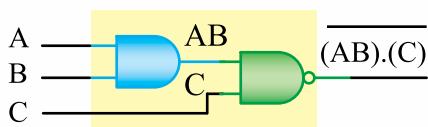


شکل ۳-۲۷- دروازه منطقی NAND با سه ورودی با استفاده از دروازه منطقی AND و NAND

شکل ۳-۲۸ یک دروازه منطقی NAND با چهار ورودی را نشان می‌دهد. در این مدار از یک دروازه منطقی NAND با دو ورودی و دو دروازه منطقی AND استفاده شده است.

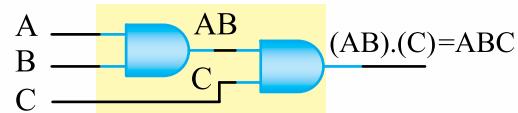

شکل ۳-۲۲- نحوه ساخت دروازه AND با سه ورودی با استفاده از دو دروازه AND با دو ورودی

شکل ۳-۲۳ معادل دروازه منطقی AND با چهار ورودی را با استفاده از سه دروازه منطقی AND با دو ورودی نشان می‌دهد.

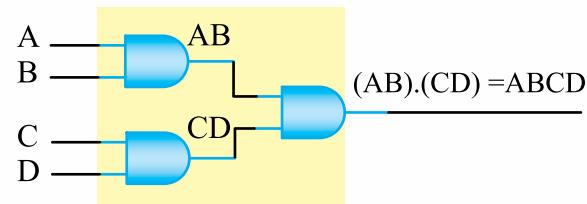


شکل ۳-۲۳- معادل دروازه منطقی AND با چهار ورودی با استفاده از سه دروازه منطقی AND با دو ورودی

به همین شیوه می‌توان یک دروازه منطقی با هر تعداد ورودی ساخت.


۳-۶-۴- افزایش تعداد ورودی‌های دروازه منطقی

OR: برای افزایش تعداد ورودی‌های دروازه منطقی OR، می‌توانیم از تعداد بیش‌تری دروازه منطقی OR با تعداد ورودی کمتر استفاده کنیم. برای مثال، شکل ۳-۲۴ معادل یک دروازه منطقی OR با سه ورودی را با استفاده از دو دروازه منطقی OR با دو ورودی نشان می‌دهد.

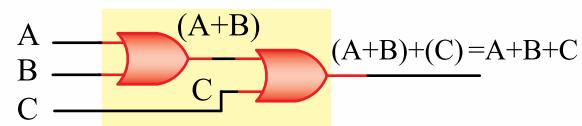

شکل ۳-۲۴- نحوه ساخت دروازه منطقی OR با سه ورودی با استفاده از دو دروازه منطقی OR با دو ورودی

شکل ۳-۲۵ معادل یک دروازه منطقی OR با چهار ورودی را با استفاده از سه دروازه منطقی OR با دو ورودی نشان می‌دهد.

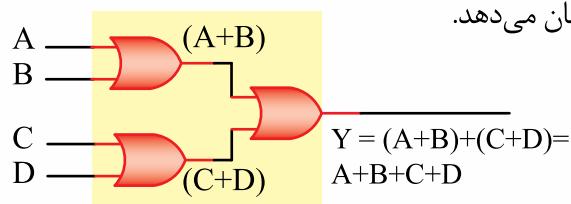

شکل ۳-۲۵- نحوه ساختن دروازه منطقی OR با چهار ورودی با استفاده از دروازه‌های منطقی OR با دو ورودی

به همین روش، می‌توان دروازه منطقی NOR را با هر تعداد ورودی ساخت. شکل ۳-۳۲ نمادهای دروازه منطقی NOR با چهار ورودی (یا بیشتر) را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۳۲- نمادهای دروازه منطقی NOR با چهار ورودی

۳-۷- ساخت دروازه‌های منطقی مختلف با استفاده از گیت NAND

در مدارهای منطقی، دروازه منطقی NAND به عنوان دروازه منطقی پایه محسوب می‌شود. بنابراین، با استفاده از این دروازه منطقی می‌توان سایر دروازه‌های منطقی را ساخت. در این قسمت نحوه ساخت سایر دروازه‌های منطقی به کمک دروازه منطقی NAND، مورد بررسی قرار می‌گیرد.


۳-۷-۱- ایجاد دروازه منطقی NOT(n): اگر تمامی ورودی‌های دروازه منطقی NAND را به یکدیگر وصل کنیم، یک دروازه منطقی NOT حاصل می‌شود. شکل ۳-۳۳ دروازه منطقی NOT را با استفاده از گیت NAND نشان می‌دهد.

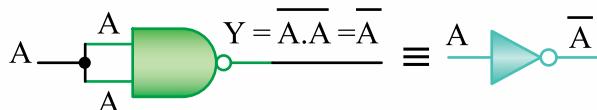


شکل ۳-۳۳- ساخت دروازه منطقی NOT با استفاده از NAND

۳-۷-۲- ساخت دروازه منطقی AND: به کمک دو عدد دروازه منطقی NAND می‌توان یک دروازه منطقی AND ساخت.

شکل ۳-۳۴ ساخت دروازه منطقی AND را با کمک NAND نشان می‌دهد.

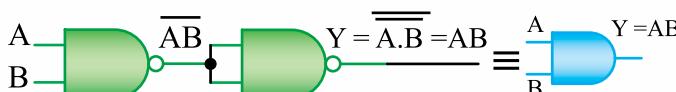


شکل ۳-۳۴- ساخت دروازه منطقی AND با استفاده از NAND

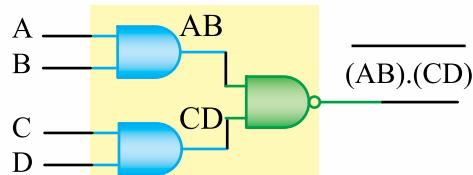


شکل ۳-۲۸- دروازه منطقی NAND با چهار ورودی با استفاده از دروازه‌های منطقی AND و NOR با دو ورودی

به همین روش، می‌توان دروازه منطقی NAND با هر تعداد ورودی ساخت. شکل ۳-۲۹ نمادهای دروازه منطقی NAND با شش ورودی را نشان می‌دهد.

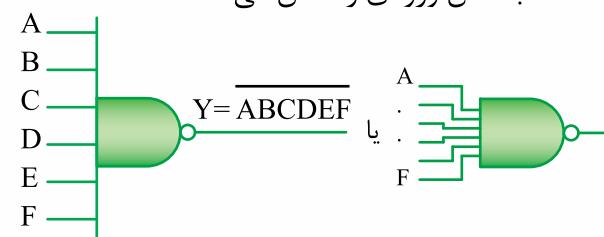


شکل ۳-۲۹- نمادهای دروازه منطقی NAND با ورودی‌های زیاد

۳-۶- افزایش تعداد ورودی‌های دروازه منطقی NOR: با استفاده از دروازه‌های منطقی OR و NOR می‌توان یک دروازه منطقی NOR با هر تعداد ورودی ساخت. شکل ۳-۳۰ یک دروازه منطقی OR با سه ورودی را که با استفاده از یک دروازه منطقی OR و یک دروازه منطقی NOR ساخته شده است، نشان می‌دهد.

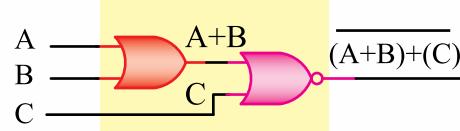


شکل ۳-۳۰- دروازه منطقی NOR با سه ورودی که با استفاده از دروازه‌های منطقی OR و NOR ساخته شده است.

شکل ۳-۳۱ یک دروازه منطقی NOR با چهار ورودی را که با استفاده از دروازه‌های منطقی OR و NOR با دو ورودی ساخته شده‌اند را نشان می‌دهد.

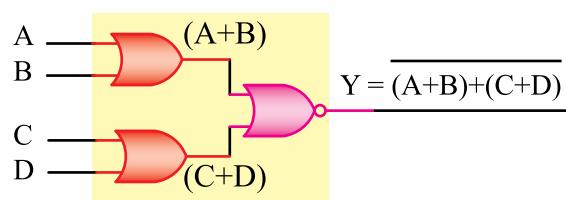

شکل ۳-۳۱- ایجاد دروازه منطقی NOR با چهار ورودی با استفاده از دروازه‌های منطقی OR و NOR با دو ورودی

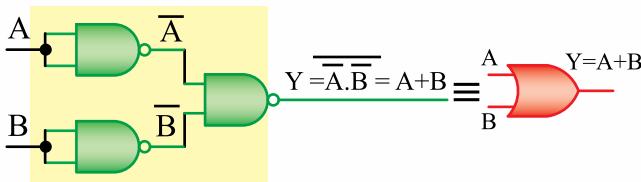


شکل ۳-۳۶ ساخت دروازه منطقی OR با استفاده از NAND

۳-۷-۴ دروازه منطقی NOR: با استفاده از

قوانين (قضیه‌های) دمورگان می‌توانیم بنویسیم

$$Y = \overline{A + B} = \overline{A}\overline{B} = \overline{A}\overline{B}$$

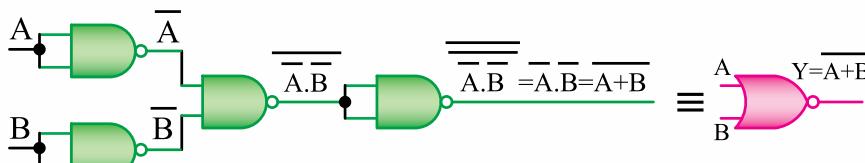يعنى اگر دو گیت NOT را با هم کنیم، سپس آنها را دو بار NOT کنیم، حاصل گیت NOR خواهد بود، شکل ۳-۳۷ ساخت دروازه منطقی NOR را نشان می‌دهد.



گیت NOT → گیت NAND → گیت NOT → خروجی → NOR

شکل ۳-۳۷ ساخت دروازه منطقی NOR با استفاده از NAND

برای رابطه \bar{AB} نیز مشابه بالا عمل می‌کنیم.

$$\bar{AB} = AB + \cdot = A\bar{B} + A\bar{A} = A(\bar{B} + \bar{A})$$

طبق رابطه دمورگان داریم:

$$A(\bar{B} + \bar{A}) = A(\bar{AB}) \quad (3)$$

مقادیر رابطه (۲) و (۳) را در رابطه (۱) جایگزین می‌کنیم.

$$\bar{AB} + A\bar{B} = B(\bar{AB}) + A(\bar{AB})$$

این تابع را دو بار نفی می‌کنیم.

$$\bar{\bar{\bar{AB}}} + \bar{\bar{A\bar{B}}} = \bar{\bar{B(\bar{AB})}} - \bar{\bar{B(\bar{AB})}}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود با استفاده از قانون دمورگان نتیجه نهایی به دست می‌آید و تابع با استفاده از گیت NAND مشابه شکل ۳-۳۸ خواهد شد.

۳-۷-۳ تولید دروازه منطقی OR: می‌دانیم

که $\bar{\bar{\bar{A}}} = \bar{\bar{A}} = A$ می‌خوانیم (نات نات) است، زیرا طبق شکل ۳-۳۵ از معکوس هر متغیر NOT شده خودمتغیر به وجود می‌آید.




شکل ۳-۳۵ معکوس هر متغیر NOT شده مساوی خود متغیر است.

طبق قضیه دمورگان داریم:

$$Y = A + B = \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}}$$

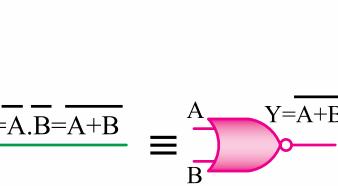در شکل ۳-۳۶ ایجاد دروازه منطقی OR را با استفاده از قضیه دمورگان مشاهده می‌کنید.



گیت NOT → گیت NOR → خروجی → NOR

شکل ۳-۳۷ ساخت دروازه منطقی NOR با استفاده از NAND

۳-۷-۵ دروازه منطقی OR انحصاری XOR: با

توجه به رابطه منطقی XOR، آن را به صورت جملات NAND در می‌آوریم؛ زیرا باید با دروازه منطقی NAND ساخته شود.

$$Y = A \oplus B = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} \quad \text{XOR}$$

برای این که تابع با گیت‌های NAND اجرا شود تابع

را به صورت زیر تغییر می‌نویسیم:

$$Y = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} \quad (1)$$

می‌دانیم صفر در جمع یک عضو خنثی است


$$\bar{A}\bar{B} = \bar{A}\bar{B} + \cdot$$

به جای صفر مقدار می‌گذاریم و از عامل مشترک Faktor می‌گیریم.

$$\bar{A}\bar{B} + \cdot = \bar{A}\bar{B} + B\bar{B} = B(\bar{A} + \bar{B})$$


طبق رابطه دمورگان داریم:

$$B(\bar{A} + \bar{B}) = B(\bar{AB}) \quad (2)$$

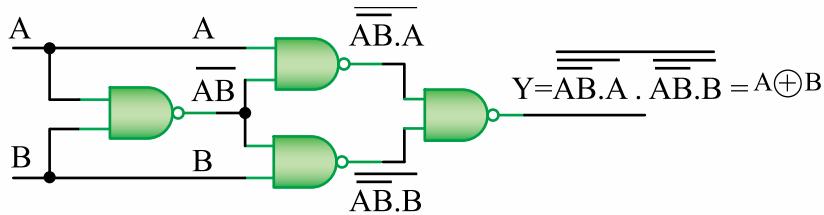


شکل ۳-۳۸- ساخت دروازه منطقی OR انحصاری با استفاده از NAND

۳-۷-۶- دروازه منطقی NOR انحصاری (XNOR): را که با استفاده از گیت NAND ساخته شده است برای ساخت این دروازه منطقی با استفاده از دروازه‌های کنیم. در شکل ۳-۳۹ دروازه منطقی XNOR را با استفاده از دروازه منطقی NAND مشاهده می‌کنید. کافی است خروجی دروازه منطقی XOR منطقی NAND، کافی است خروجی دروازه منطقی NOR باشد.

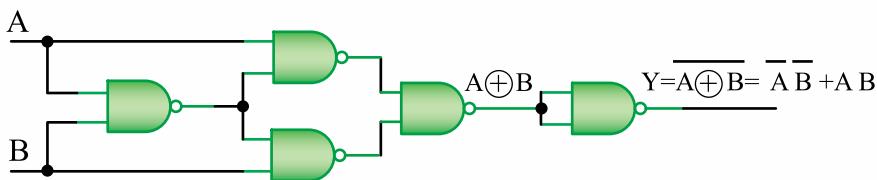


شکل ۳-۳۹- ساخت دروازه منطقی NOR انحصاری با استفاده از NAND

مطابق شکل ۳-۴۱ ساخت:

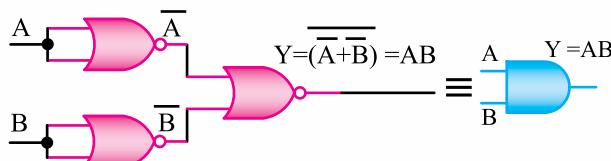

شکل ۳-۴۱- ساخت دروازه منطقی AND با استفاده از NOR

تحلیل این مدار بر عهده هنرجویان واگذار می‌شود.
۳-۸-۳- تولید دروازه منطقی OR: با کمک دو عدد دروازه منطقی NOR می‌توان یک دروازه منطقی OR مطابق شکل ۳-۴۲ ساخت. زیرا اگر هرتابع دو بار شود خود تابع بهدست می‌آید. NOT

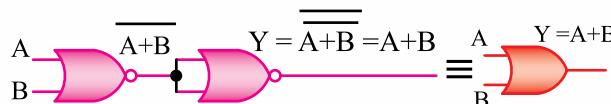


شکل ۳-۴۲- ساخت دروازه منطقی OR با استفاده از NOR

۳-۸-۴- دروازه منطقی NAND: در شکل ۳-۴۳ چگونگی ساخت دروازه منطقی NAND را با استفاده از دروازه منطقی NOR مشاهده می‌کنید.

۳-۸- ساخت دروازه‌های منطقی مختلف با استفاده از گیت NOR

در مدارهای منطقی دروازه منطقی NOR، نیز دروازه منطقی پایه محسوب می‌شود. بنابراین، با این دروازه منطقی می‌توان سایر دروازه‌های منطقی را ساخت. در این قسمت نحوه ساخت سایر دروازه‌های منطقی به کمک دروازه منطقی NOR را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳-۸-۱- ساخت دروازه منطقی NOT(Ne): اگر تمامی ورودی‌های دروازه منطقی NOR را به یکدیگر وصل کنیم، یک دروازه منطقی NOT به دست می‌آید. شکل ۳-۴۰ این گیت را نشان می‌دهد.

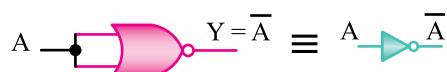


شکل ۳-۴۰- ساخت دروازه منطقی NOT با استفاده از NOR

۳-۸-۲- ایجاد دروازه منطقی AND: به کمک سه عدد دروازه منطقی NOR می‌توان یک دروازه منطقی

و خروجی نهایی گیت NAND خواهد شد.
۳-۸-۵ دروازه منطقی XOR: می‌دانیم رابطه منطقی XOR به صورت زیر است.


$$Y = A \oplus B = \overline{AB} + A\overline{B}$$

و مدار ساخته شده در شکل ۳-۳۸ را با گیتهای NOR مطابق شکل ۳-۴۴ رسم می‌کنیم.

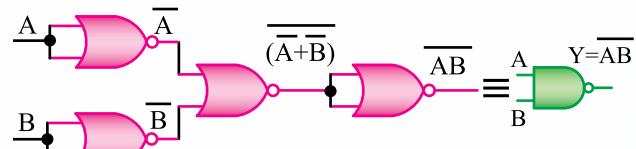

شکل ۳-۴۳- ساخت دروازه منطقی XOR با استفاده از NOR

همان‌طور که مشاهده می‌شود ابتدا با استفاده از دروازه NOR، دو دروازه NOT تشکیل می‌دهیم. سپس خروجی‌ها را مجدداً NOR می‌کنیم، خروجی را دوباره NOT می‌کنیم

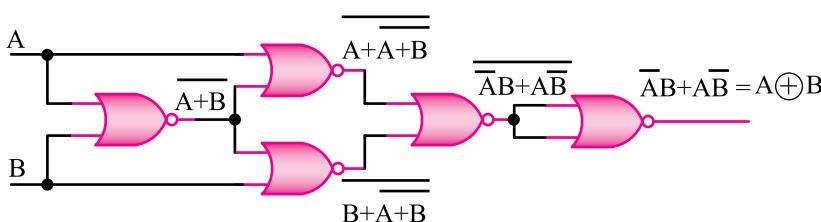


شکل ۳-۴۴- ساخت دروازه منطقی XOR با استفاده از NOR

۳-۸-۶ دروازه منطقی XNOR: می‌دانیم رابطه

XNOR به صورت زیر است:

$$Y = \overline{A \oplus B} = \overline{\overline{AB}} + AB$$

از شکل مدار ۳-۴۴ استفاده می‌کنیم و با حذف آخرین NOT مدار XNOR شکل ۳-۴۵ طراحی می‌شود.

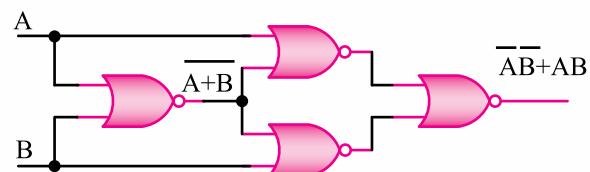

شکل ۳-۴۵- ساخت دروازه منطقی XNOR با استفاده از NOR

تمرین کلاسی ۳-۲۷: برای به‌دست آوردن رابطه نهایی شکل ۳-۴۵ خروجی هر یک از گیتهای را جداگانه بنویسید و به رابطه نهایی برسید.

**۳-۹-۱ مقدمه‌ای بر مدارهای ترکیبی
۳-۹-۱ تنظیم جدول صحت از روی داده‌های مسئله:** همان‌گونه که در این فصل گفته شد، هرتابع منطقی را می‌توان به صورت یک جملهٔ مجموع حاصل‌ضرب‌ها یا یک جملهٔ حاصل‌ضرب جمع‌ها بیان کرد. در حالت اول، جملهٔ حاصل‌ضرب متناظر با هر حالت ورودی را که تابع خروجی به‌ازای آن «۱» می‌شود می‌نویسیم و سپس کلیه این جمله‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

مثال ۳-۲۶: تابع خروجی جدول ۳-۳۷ را بنویسید.

تمرین کلاسی ۳-۲۶: برای به‌دست آوردن رابطه نهایی شکل ۳-۴۴ خروجی هر گیت را جداگانه بنویسید و به رابطه نهایی برسید.

حل:


$$F = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} B C + A \overline{B} C$$

۱ ۲ ۳ ۴

از جمله‌های اول و چهارم عامل مشترک \overline{BC} و از جمله‌های دوم و سوم عامل مشترک \overline{AB} را فاکتورگیری می‌کنیم.

$$\begin{aligned} F &= \overline{BC}(\overline{A} + A) + \overline{AB}(\overline{C} + C) \\ F &= \overline{BC} + \overline{AB} \end{aligned}$$

مدار خروجی F را طراحی و رسم می‌کنیم.

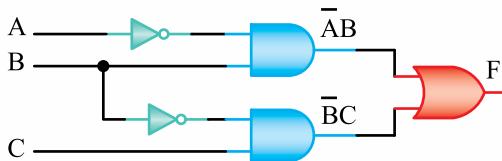

شکل ۳-۴۷ مدار ساده‌شده مثال ۳-۲۶

برای بیان تابع به صورت حاصل ضرب جمع‌ها باید جمله مجموع متناظر با هر حالت «۰۰۰» تابع را بنویسیم. سپس کلیه جملات را در یکدیگر ضرب می‌کنیم. البته در صورت امکان باید تابع F ساده شده و درنهایت تابع ساده شده را به صورت AND-OR به اجرا در آوریم. در این فصل، ابتدا روش آنالیز و طرح مدارهای ترکیبی را به صورت عام بیان می‌کنیم و سپس به تفکیک و با تفصیل بیشتر به بررسی مدارهای ترکیبی با کاربری عمومی می‌پردازیم.



تموین کلاسی ۳-۲۸: تابع خروجی مثال ۳-۲۶ را با استفاده از جدول کارنو ساده کنید و با مدار به دست آمده در مثال ۳-۲۸ مقایسه کنید.

جدول ۳-۳۷-۳-۲۶- جدول صحبت مثال ۳-۲۶

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

آنالیز جدول:

- rij ۱: \overline{ABC}
- rij ۲: \overline{ABC}
- rij ۳: \overline{ABC}
- rij ۵: \overline{ABC}
- rij ۷: \overline{ABC}


حل: با توجه به جدول ۳-۳۷ جمله مربوط به سطrix که خروجی «یک» است، را می‌نویسیم.

$$F = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + A \overline{BC}$$

برای اجرای تابع به مجموعه‌ای از دروازه‌های منطقی AND نیاز داریم. خروجی هر کدام از این دروازه‌ها متناظر با یک جمله حاصل ضرب است و سرانجام، باید خروجی همه این دروازه‌ها را با یکدیگر OR کنیم.

مثال ۳-۲۷: مدار تابع خروجی مثال ۳-۲۶ را با استفاده از گیت‌های منطقی طراحی کنید.

حل:

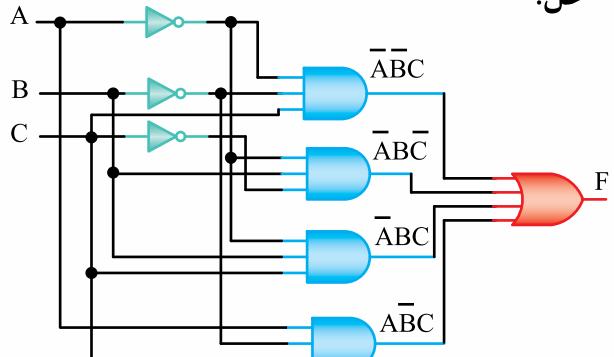


شکل ۳-۴۶ مدار مثال ۳-۲۶

البته فراموش نکنید که برای کاهش تعداد دروازه‌ها، می‌توانیم در صورت امکان ابتدا تابع را به روش جبری یا با استفاده از جدول کارنو ساده کنیم و سپس تابع ساده شده را با دروازه‌های AND و OR کمتری اجرا کنیم.

مثال ۳-۲۸: تابع خروجی مدار مثال ۳-۲۷ را ساده کنید و سپس مدار تابع ساده شده را ترسیم کنید.

«جدول صحّت» مدار را تشکیل دهیم.
مثال ۳-۲۹: در مدار شکل ۳-۴۹ نخست تابع خروجی X را بر حسب متغیرهای A, B و C به صورت مجموع حاصل ضربها به دست آورید و سپس جدول صحّت مدار را رسم کنید.

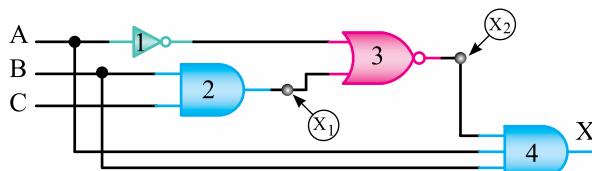

شکل ۳-۴۹- مدار مربوط به مثال ۳-۲۹

حل:

مطابق شکل ورودی‌های دروازه AND شماره ۴، متغیرهای A, B و تابع x_2 است. بنابراین، خروجی X برابر است با:

$$X = ABx_2$$

از طرفی ورودی‌های دروازه NOR شماره ۳، متغیر \bar{A} و تابع x_1 است. بنابراین خروجی این دروازه برابر است با:

$$x_1 = \overline{(\bar{A} + x_1)} = A\bar{x}_1$$

چون $x_1 = BC$ است، در نتیجه داریم:

$$X = ABx_1$$

↓

$$= AB \quad A\bar{x}_1 = AB \quad \bar{x}_1$$

↓


$$= AB \quad \overline{BC} = AB \quad (\overline{B} + \overline{C}) = ABC$$

یعنی، خروجی مدار فوق فقط در حالتی که $A=1$ و $B=1$ و $C=0$ باشد برابر با «۱» می‌شود (مین‌ترم سطر شماره ۶). جدول صحّت مدار را در جدول ۳-۳۸ ملاحظه می‌کنید.


تمرین کلاسی ۳-۲۹: تابع ماکس‌ترم خروجی مثال ۳-۲۶ را بنویسید و پس از ساده‌کردن تابع خروجی با استفاده از جدول کارنو مدار آن را طراحی و ترسیم کنید.

۳-۹-۲- تعریف مدار ترکیبی: مدار ترکیبی به مداری اطلاق می‌شود که وضعیت خروجی‌های آن در هر لحظه منحصرأ به وضعیت ورودی‌های آن، در همان لحظه بستگی دارد. در چنین مداری، هیچ خروجی‌ای به هیچ ورودی‌ای از مدار برگشت داده نمی‌شود.

در شکل ۳-۴۸ بلوک دیاگرام یک مدار ترکیبی نشان داده شده است. یادآوری می‌شود که در فصل چهارم در ارتباط با مدارهای ترکیبی ویژه کاربردی به طور مفصل بحث خواهد شد.

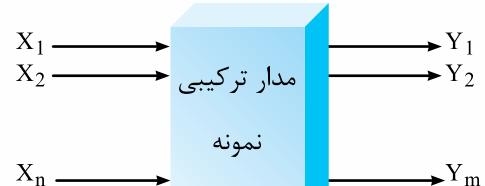

شکل ۳-۴۸- بلوک دیاگرام یک مدار ترکیبی

۳-۹-۳- آنالیز مدارهای ترکیبی: برای بررسی رفتار یک مدار ترکیبی، باید پاسخ مدار را به همه حالت‌های ورودی آن به دست آوریم. می‌دانید که اگر مداری n ورودی مختلف داشته باشد دارای 2^n حالت متفاوت است. برای به دست آوردن پاسخ کلی مدار، نخست باید تابع منطقی هر یک از خروجی‌های آن را بر حسب متغیرهای ورودی در فرم مجموع حاصل ضربها یا حاصل ضرب جمع‌ها به دست آوریم.

سپس به روش جبری یا به کمک جدول کارنو صورت نرمال تابع را مشخص کنیم و در نهایت به کمک آن

جدول ۳-۲۹-۳- جدول صحت مربوط به مثال ۳-۲۹

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

از اتحادها استفاده می‌کنیم.

$$\overline{AB} = AB \times 1$$

$$\overline{A}\overline{B} = A\overline{B}(\overline{C} + C)$$

$$\overline{A}\overline{B} = A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$$

مقادیر معادل \overline{AB} را در تابع Z قرار می‌دهیم:

$$Z = ABC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$$

مطابق جدول صحت شماره سطر هر یک از جمله‌های تابع Z را مشخص می‌کنیم.


$$Z = \underbrace{ABC}_{\text{سطر ۷}} + \underbrace{A\overline{B}\overline{C}}_{\text{سطر ۴}} + \underbrace{A\overline{B}C}_{\text{سطر ۵}}$$

در نتیجه می‌توانیم تابع Z را به صورت زیر هم بنویسیم.


$$Z = \sum_m (m_7, m_4, m_5)$$

برای اجرای این تابع با دروازه‌های منطقی NAND ابتدا باید آن را ساده کنیم. با استفاده از جدول کارنو، نتیجه می‌شود:

جدول ۳-۳۰- جدول کارنو مربوط به مثال ۳-۳۰

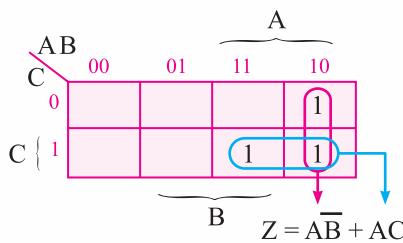


و ساده‌ترین مدار این تابع به شکل ۳-۵۱-الف یا معادل NAND-NAND آن، شکل ۳-۵۱-ب قابل اجراست.

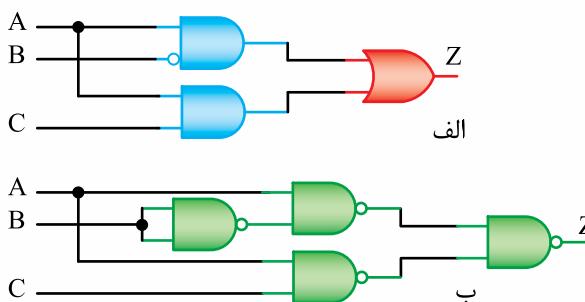

شکل ۳-۵۱- مدارهای مربوط به مثال ۳-۳۰

مثال ۳-۳۰-۳: مدار شکل ۳-۵۰ را تجزیه و تحلیل کنید. سپس آن را در فرم NAND-NAND (همه گیت‌ها NAND باشند) اجرا کنید.

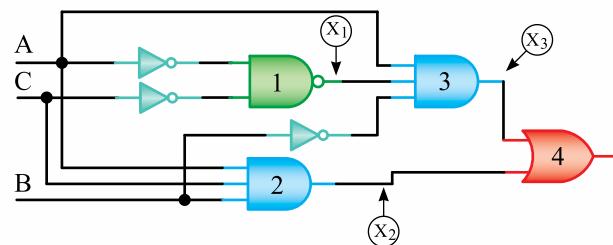

شکل ۳-۵۰-۳- مدار مربوط به مثال ۳-۳۰

حل: با توجه به شکل ۳-۵۰ مدار مقادیر X_1, X_2, X_3 را با توجه به ورودی‌ها و گیت‌های موجود به دست می‌آوریم.

$$X_1 = \overline{A} \cdot \overline{C} = A + C$$

$$X_2 = A \cdot x_1 \cdot \overline{B} = A(A + C)\overline{B} = AB + ABC$$

$$x_2 = AB(1 + C) = AB$$

$$X_3 = ABC$$

پس از تعیین مقادیر X_1, X_2, X_3 می‌توانیم تابع خروجی Z را به دست آوریم:

$$Z = X_1 + X_2$$

$$Z = AB + A\overline{B}$$

جمله ABC یک جمله نرمال است ولی جمله $A\overline{B}$ را باید به صورت نرمال بیان کنیم، برای نرمال کردن $A\overline{B}$

برای حل مسئله باید مقادیر x_1 ، x_2 ، x_3 و x_4 را به دست آوریم تا توابع Y و Z قابل دسترسی باشد.

$$X_1 = A \oplus B , Y = x_1 \oplus C$$

$$Y = A \oplus B \oplus C \quad \text{یا}$$

$$Y = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \quad (\text{چرا؟})$$

$$Y = \sum m(1, 2, 4, 7) \quad \text{یا}$$

$$Z = x_1 + x_4 \quad \text{و}$$

که چون $x_4 = AB$ و $x_1 = CX_3$ است، خواهیم داشت:

$$Z = AB + CX_3$$

اگر در تابع فوق به جای x_3 معادل آن یعنی $x_3 = A+B$ را جایگزین کنیم، مقدار Z برابر است با:

$$Z = AB + C(A+B) = AB + AC + BC$$

و در نهایت پس از نرمال کردن تابع خواهیم داشت.

$$Z = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + ABC$$

(تابع نرمال را اثبات کنید).

که در این تابع جملات ۳، ۵، ۶ و ۷ وجود دارد.

$$Y = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

حاصل عملیات فوق را در جدول صحت ۳-۴۰ مشاهده می کنید.


جدول ۳-۴۰- جدول صحت مربوط به مثال ۳-۳۱

شماره های سطر	A	B	C	Y	Z
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

جهت دانش آموزان علاقه مند: آیا می توانید با توجه به جمله های استاندارد یک تابع منطقی شماره سطر مربوط به هر جمله را بنویسید. تحقیق و تلاش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

جهت دانش آموزان علاقه مند: آیا می دانید بین شماره سطر جدول صحت یک تابع منطقی و اعداد باینری چه رابطه ای است؟ تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

ممکن است یک مدار ترکیبی بیش از یک خروجی داشته باشد. برای به دست آوردن جدول صحت این گونه مدارها باید تابع منطقی هر یک از خروجی ها را، مستقل از بقیه به دست آوریم. سپس با توجه به توابع منطقی به دست آمده، جدول صحت مدار را رسم کنیم.
مثال ۳-۳۱: در شکل ۳-۵۲ هر یک از توابع Y و Z را برحسب متغیرهای A، B و C در فرم مجموع حاصل ضرب ها به دست آورید، سپس جدول صحت مدار را رسم کنید.

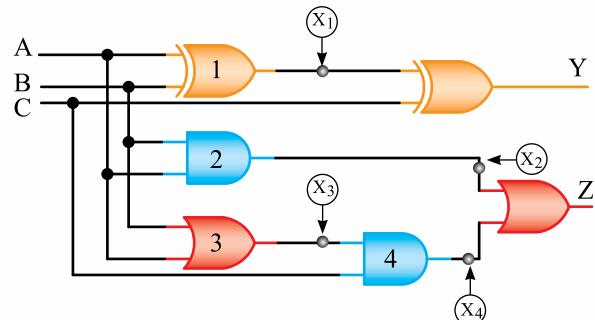

شکل ۳-۵۲- مدار مثال ۳-۳۱

حل: با توجه به شکل ۳-۵۲ می توانیم بنویسیم:

الف) جدول صحت مدار را براساس عملکرد تعریف شده برای مدار به دست آوریم. اگر این گام را که گامی اساسی برای طراحی یک مدار ترکیبی است، درست برداریم دنبال کردن مراحل بعدی تا اجرای سخت‌افزاری مدار از یک روند منطقی کاملاً روش و معین تبعیت می‌کند.

ب) به کمک جدول صحت مدار هر یک از توابع خروجی آن را در فرم مجموع حاصل ضرب‌ها (یا حاصل ضرب جمع‌ها) بیان می‌کنیم.

پ) هر یک از توابع فوق را به روش جبری یا با استفاده از جدول کارنو ساده می‌کنیم.

ت) هر یک از توابع ساده شده را به صورت یک ترکیب NAND-NAND یا OR-AND می‌کنیم.

مثال ۳-۳۲: مداری با سه ورودی A، B، C و یک خروجی Y طرح کنید که در حالت‌هایی که اکثریت نسبی ورودی‌ها یک باشد، خروجی آن یک شود. مدار را در ساده‌ترین فرم مجموع حاصل ضرب‌ها اجرا کنید.

حل: با توجه به صورت مسئله، خروجی مدار در حالت‌هایی که دست‌کم دو ورودی آن در حالت یک باشد، یک می‌شود؛ بنابراین، جدول صحت آن به صورت جدول ۳-۴۲ بیان می‌گردد.


جدول ۳-۴۲- جدول صحت مربوط به مثال ۳-۳۲

شماره‌های سطر	A	B	C	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

تمرین کلاسی ۳-۳۰: جدول صحت مدار شکل ۳-۴۱ را برای حالت‌های داده شده در جدول ۳-۵۳ تکمیل کنید.

جدول ۳-۴۱- جدول صحت تمرین کلاسی ۳-۳۰

شماره‌های سطر	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

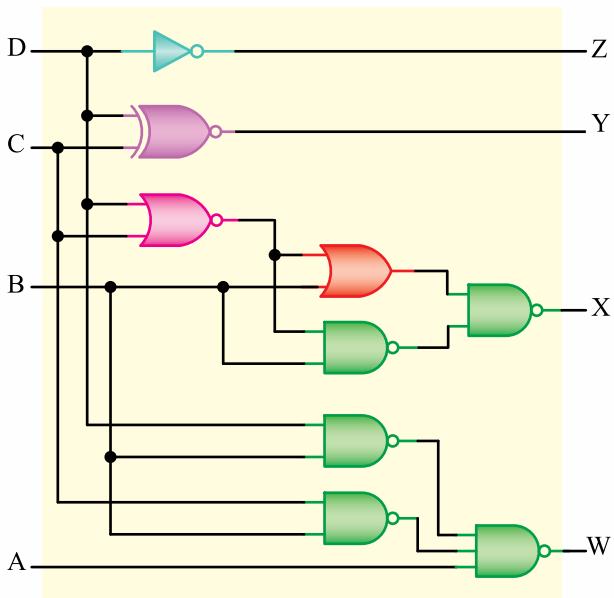

شکل ۳-۵۳- مدار مربوط به تمرین کلاسی

۳-۹-۴- طراحی مدارهای ترکیبی ساده: برای طراحی یک مدار ترکیبی، باید به ترتیب زیر عمل کنیم.

مسئول اتاق و کلید دوم توسط کسی که می‌خواهد وارد اتاق شود تغییر می‌کند. مداری طراحی کنید که اگر وضعیت این دو کلید با یکدیگر اختلاف دارند، مسئول اتاق با خبر شود.

حل یک مثال جهت راهنمایی هنرجویان

مثال ۳-۳۳: سه نفر به نامهای A، B و C در یک آزمایشگاه کار می‌کنند. به لحاظ شرایط امنیتی، این سه باید تحت شرایط خاصی وارد شوند. برای این منظور هریک دارای کلید خاصی می‌باشند و درب اتاق آزمایشگاه هنگامی باز می‌شود که شرایط لازم زیر برقرار باشد. مداری طراحی نمایید که به وسیله آن شرایط زیر کنترل شده و در صورت مجاز بودن درب باز شود.

(الف) A، B و C به تنها یکی می‌توانند در اتاق باشند.
 (ب) A و B یا A و C می‌توانند با هم در اتاق باشند.
 (پ) فقط در حضور A می‌توانند در اتاق باشند.
حل: برای پاسخ دادن به این گونه سؤالات ابتدا جدول صحت تابع خروجی را با توجه به شرایط مطرح شده رسم می‌کنیم. این تابع سه ورودی دارد.

جدول ۳-۴۵- جدول صحت مثال ۳-۳۳

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

شرط پ
شرط الف $\bar{A}\bar{B}C$
شرط الف $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
قسمت دوم شرط ب
شرط الف $A\bar{B}\bar{C}$
قسمت اول شرط ب $\bar{A}BC$
قسمت اول شرط ب ABC
قسمت دوم شرط ب ABC

تابع خروجی را می‌نویسیم.

$$F = \underbrace{\bar{A}\bar{B}C}_{1} + \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}_{2} + \underbrace{A\bar{B}\bar{C}}_{4} + \underbrace{\bar{A}BC}_{5} + \underbrace{ABC}_{6} + \underbrace{ABC}_{7}$$


يعنى، تابع Y در فرم نرمال مجموع حاصل ضربها برابر است با:

$$Y = \Sigma m (3,5,6,7)$$


$$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + ABC$$

كه فرم ساده شده آن با توجه به نقشه کارنو ۳-۴۳ شامل جمله AC، AB و BC است.

جدول ۳-۴۳- جدول کارنو مثال ۳-۳۲

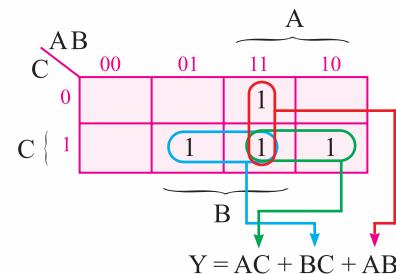

و مدار آن شامل سه دروازه AND با دو ورودی و یک دروازه OR با سه ورودی مطابق شکل ۳-۵۴ است.

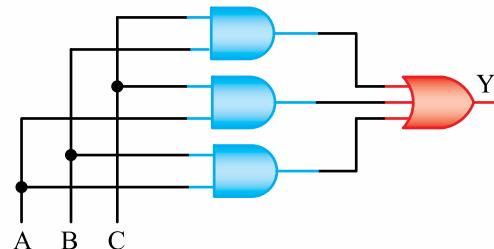

شکل ۳-۵۴- مدار مربوط به مثال ۳-۳۲

۳- الگوی پرسش

۱- مداری طراحی کنید که :

(الف) دارای سه ورودی A، B و C باشد.

(ب) چنان‌چه C=0 باشد A در خروجی ظاهر شود.

(پ) چنان‌چه C=1 باشد B در خروجی ظاهر شود.

ابتدا جدول صحت و رابطه خروجی را به دست

آورید. سپس مدار را با توجه به رابطه خروجی طراحی کنید.

۲- در درون اتاق کلیدی نصب شده است و در بیرون آن نیز کلیدی دیگر قرار دارد. وضعیت کلید اول توسط



جهت هنرجویان علاقه‌مند: برای کنترل چراغ

راهنمایی یک چهار راه از یک مرکز فرماندهی دستور تغییر رنگ چراغ‌ها داده می‌شود. این دستور توسط دو کلید فرمان و چند رشته سیم به چهار راه می‌رسد. هدف طراحی مداری است که توسط آن سیگنال‌های رسیده به چراغ راهنمایی، چراغ‌ها را به ترتیب زیر روشن یا خاموش نماید.

از عوامل مشترک فاکتورگیری می‌کنیم.


$$F = \overbrace{\bar{B}C(\bar{A} \neq A)}^1 + \overbrace{B\bar{C}(\bar{A} \neq A)}^2 + \overbrace{A\bar{B}(\bar{C} \neq C)}^3 + \overbrace{AB(\bar{C} \neq C)}^4$$

$$F = \overbrace{\bar{B}C}^1 + \overbrace{B\bar{C}}^2 + \overbrace{A\bar{B}}^3 + \overbrace{AB}^4$$

جمله‌های ۱ و ۲ گیت XOR را تشکیل می‌دهند و از جمله‌های ۳ و ۴ از عامل A فاکتورگیری می‌کنیم.

$$F = B \oplus C + A(\bar{B} \neq B) = B \oplus C + A$$

مدار را طراحی می‌کنیم.

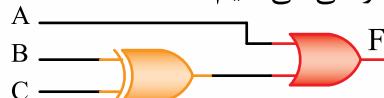

شکل ۳-۵۵- مدار مربوط به مثال ۳-۳۳

جهت راهنمایی برای حل تمرین جدول صحت مدار را رسم کرده‌ایم. توجه داشته باشید که در این مدار شش خروجی (چراغ راهنمایی) داریم (جدول ۳-۴۴).

* چراغ A هنگامی سبز یا زرد است که چراغ B قرمز باشد.

* چراغ B هنگامی سبز یا زرد است که چراغ A قرمز باشد.

جدول صحت ۳-۳۴- جدول صحت مدار چراغ راهنمایی

کلیدهای فرمان		چراغ‌های سمت A			چراغ‌های سمت B		
X	Y	A _R	A _Y	A _G	B _R	B _Y	B _G
0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0

B_Y: چراغ زرد سمت

A_G: چراغ سبز سمت

A_R: چراغ قرمز سمت

B_G: چراغ سبز سمت B

B_R: چراغ قرمز سمت B

A_Y: چراغ زرد سمت A

توجه داشته باشید که چراغ‌های قرمز سمت A و سمت B هیچگاه با هم روشن نیستند.

جدول صحت مدارها را رسم کنید و پس از مشخص کردن وضعیت خروجی، مدار را با آزمایشگاه مجازی، شبیه‌سازی کنید. پیشنهاد می‌شود مثال ۳-۳۳ را با استفاده از دستگاه Logic converter شبیه‌ساز مولتی‌سیم اجرا کنید.

۱۱-۳- استفاده از نرم‌افزار

با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم، مدارهای شکل ۳-۵۶ الف و ب را بیندید و پس از راهاندازی، صحت آن را تجربه کنید. برای اجرای نرم‌افزاری، ابتدا باید




نکته ۳: برای استفاده از لامپ یا LED در خروجی مدار باید یک سر لامپ یا کاتد LED را به زمین منطقی اتصال دهید.




نکته ۱: برای مدارهای منطقی باید از زمین DGND که نمادی به شکل دارد استفاده کنید.



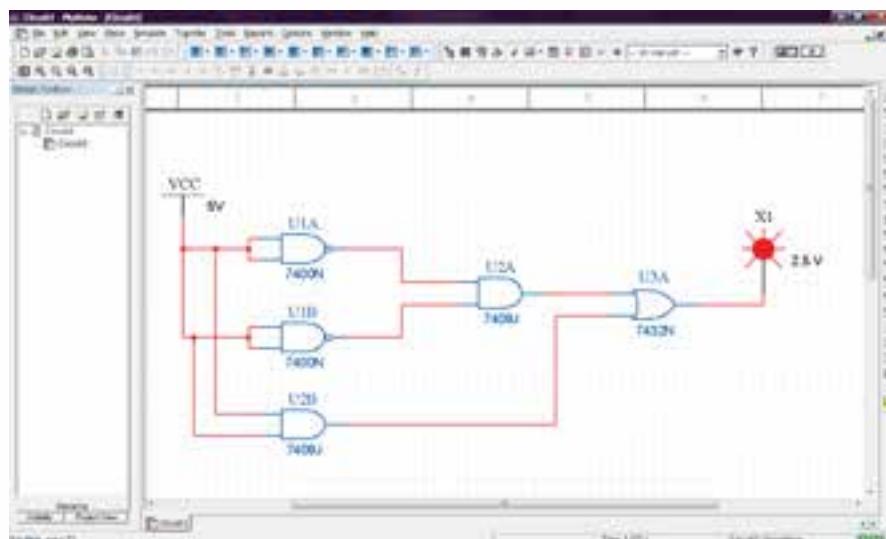نکته ۲: برای استفاده از پروب خروجی که در مدار الف استفاده شده است نیازی به اتصال زمین ندارید.



الف)

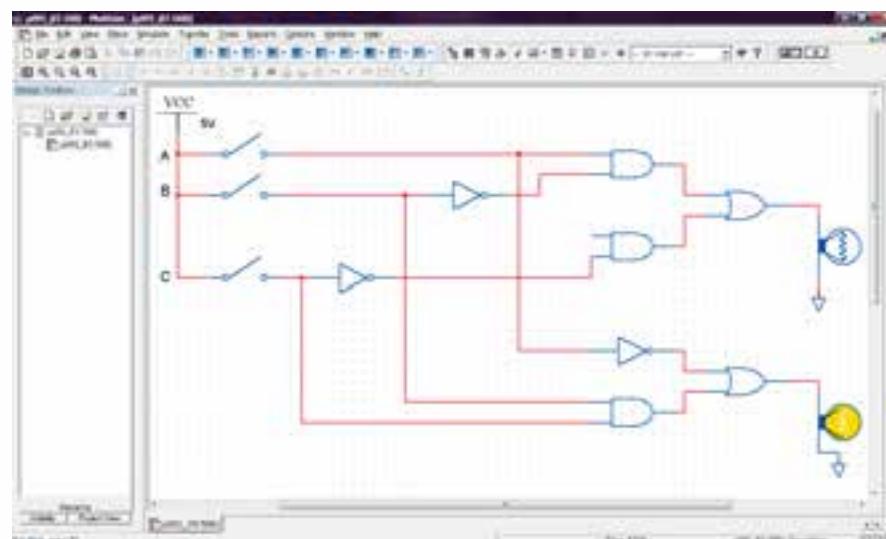

ب)

شکل ۳-۵۶- مدارهای منطقی با استفاده از نرم افزار مولتی سیم

۱۲-۳- الگوی پرسش

جدول ۳-۴۶- نقشه کارنوی الگوی پرسش

		AB	00	01	11	10
		C	0	1	1	1
0	AB	00	1			
	AB	01		1		
1	AB	11		1	1	1
	AB	10			1	1

الف

		AB	00	01	11	10
		C	0	1		
0	AB	00	1			
	AB	01		1		
1	AB	11		1	1	1
	AB	10			1	1

ب


		AB	00	01	11	10
		CD	00	1		
00	AB	00	1			
	AB	01	1	1	1	1
	AB	11	1		1	1
	AB	10	1			1

پ

		AB	00	01	11	10
		CD	00	1		
01	AB	00	1			
	AB	01	1	1	1	1
	AB	11		1	1	1
	AB	10		1		1

ت

۹- در مدار شکل ۳-۵۷ پس از به دست آوردن رابطه خروجی و ساده کردن آن، چه مدار ساده‌ای را می‌توان جایگزین کرد؟

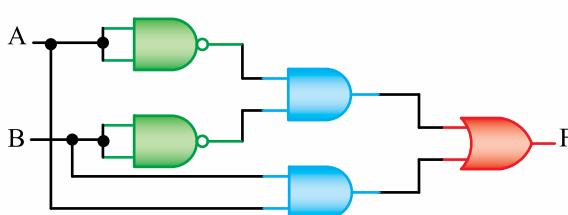

شکل ۳-۵۷- مدار مربوط به سؤال ۹

۱- توابع زیر را به کمک روابط جبر بول ساده کنید.

(الف)

$$F(A, B, C) = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + ABC + A\overline{BC}$$

$$(ب) F(A, B, C, D) = \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + ABCD$$

$$+ \overline{ABCD} + A\overline{BCD} + \overline{ABC}\overline{D}$$

$$(پ) F(A, B, C, D) = \overline{ABCD} + ABAA + \overline{ABC}\overline{D}$$

$$+ ABCD + \overline{ABCD}$$

۲- توابع زیر را به کمک نقشه کارنو ساده کنید.

$$(الف) F(A, B, C) = \sum_m(0, 1, 5, 6, 7)$$

$$(ب) F(A, B, C, D) = \sum_m(0, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15)$$

$$(پ) F(A, B, C, D) = \sum_m(2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15)$$

۳- تابع زیر را به کمک نقشه کارنو ساده کنید.

$$(الف) F(A, B, C) = \Pi_M(0, 2, 4, 6)$$

$$(ب) F(A, B, C, D) = \Pi_M(0, 1, 4, 7, 9, 11, 13, 14)$$

۴- تابع زیر را به فرم استاندارد بول (عبارت های مین ترم) در آورید.

$$F(A, B, C, D) = ABC\overline{C} + A\overline{D} + ABC$$

۵- تابع زیر را به فرم استاندارد بول (عبارت های مکس ترم) در آورید.

$$F(A, B, C) = AB + \overline{C}$$

۶- تابع زیر را ابتدا ساده کنید و سپس به کمک دروازه های منطقی رسم نمایید.

$$(الف) F(A, B, C) = \sum_m(0, 1, 2, 3, 5, 7)$$

$$(ب) F(A, B, C, D) = \sum_m(2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14)$$

۷- تابع زیر را بعد از ساده نمودن به کمک دروازه منطقی NAND رسم کنید.

$$F(A, B, C) = \sum_m(1, 2, 3, 5, 7)$$

۸- ساده ترین عبارت استخراجی از نقشه های کارنوی

جدول ۳-۴۶ الف، ب، پ و ت را بنویسید.



جهت هنرجویان علاقه مند


۱۳- مکمل تابع

$$F(A,B,C) = \sum_m (0,3,6,7)$$

را به صورت میان ترم بدست آورید و نتیجه را ساده کنید.

۱۴- یک مدار برای نتایج یک مسابقه با سه نفر شرکت کننده طراحی کرده ایم که در آن نتیجه بازی فقط به شرط حداقل دو جواب صحیح از سه جواب داده شده، امتیاز یک دارد. تابع منطقی حاصل از این خروجی مدار را با استفاده از جدول درستی بنویسید.

۱۰- در مدار شکل ۳-۵۸ به ازاء کدام حالت ورودی ها لامپ L_1 خاموش و لامپ L_2 روشن می شود؟

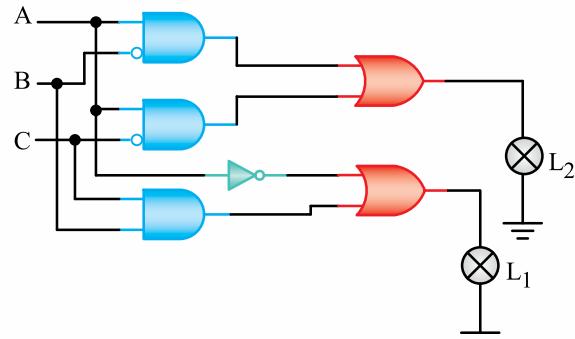

شکل ۳-۵۸- مدار مربوط به سؤال ۱۰

- ۱۱- در مدار شکل ۳-۵۹ شرایط زیر برقرار است.
 الف) موقعی یک است که $A=B=0$ و $C=1$ یا $B=0$ و $A=C=1$ باشد.
 ب) موقعی یک است که $A=1$ و $B=0$ و $C=1$ باشد.
 پ) در بقیه حالتهای $Z_1=Z_2=0$ است.



شکل ۳-۵۹- مدار سؤال ۱۱

مدار منطقی این مدار ترکیبی را رسم کنید.

- ۱۲- مداری طراحی کنید که وقتی به ورودی آن از صفر تا ۱۵ داده می شود، در قبال اعدادی که بر چهار بخش پذیر هستند خروجی (۱) شود.
 نقشه کارنوی مدار فوق را رسم کنید.