

فصل دوم

کار و توان الکتریکی

(مطابق فصل نهم کتاب مبانی برق)


هدف کلی: بررسی عملی توان الکتریکی با استفاده از نرمافزار ادیسون

هدف‌های رفتاری: در پایان این آزمایش که توسط نرمافزار ادیسون انجام می‌شود از فرآگیرنده انتظار

می‌رود:

۲- با تغییر توان مصرف کننده در مدار تغییرات شدت نور لامپ را مشاهده کند.

۱- توان الکتریکی را با روش‌های مختلف از طریق اندازه‌گیری محاسبه کند.

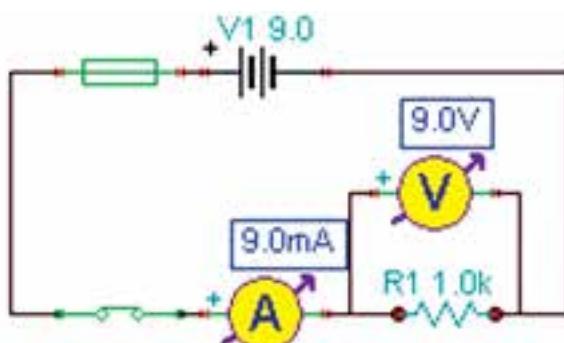

شکل ۱-۲- ب نقشه‌ی فنی مدار محاسبه‌ی توان

$$R = \dots\dots\dots \Omega$$


$$P = \dots\dots\dots W$$

سوال ۱: آیا می‌توانید با استفاده از مقدار جریان عبوری از یک مقاومت و ولتاژ دو سر آن، توان مصرف شده در آن را به دست آورید؟ این تجربه را در مورد مدار شکل ۱-۲ اجرا کنید و توضیح دهید.

۲-۱ آزمایش ۱: توان الکتریکی در مقاومت‌ها


۲-۱-۱ توان الکتریکی عبارت از مقدار کار انجام شده در واحد زمان است که آن را بر حسب وات اندازه می‌گیرند.

۲-۱-۲ مدار شکل ۱-۲- الف را بیندید. مقدار مقاومت الکتریکی و توان مصرفی را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده محاسبه کنید.

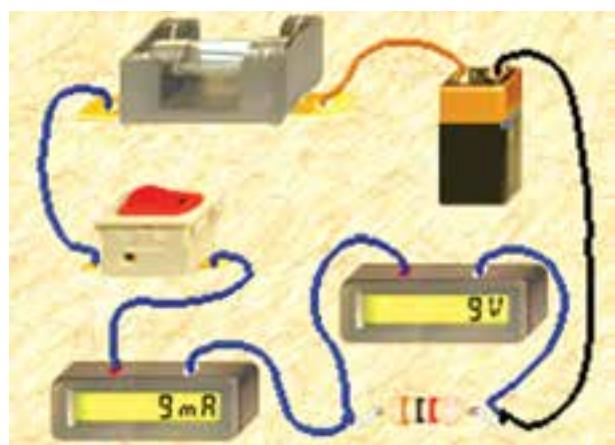


شکل ۱-۲- الف مدار عملی محاسبه‌ی توان

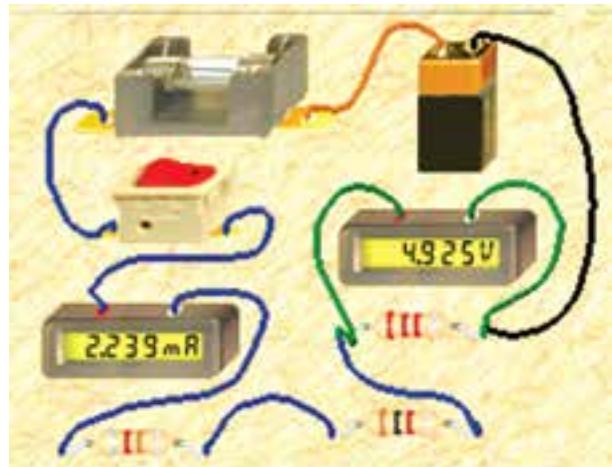۲-۱-۳ در نرم افزار ادیسون دستگاه وات متر وجود ندارد، به همین علت برای اندازه گیری توان مصرفی قطعات از آمپر متر و ولت متر به طور همزمان استفاده می کنیم. در مدار شکل ۲-۲ توان مقاومت ۲۲۰۰ اهمی را با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده به دست آورید.



الف- مدار عملی

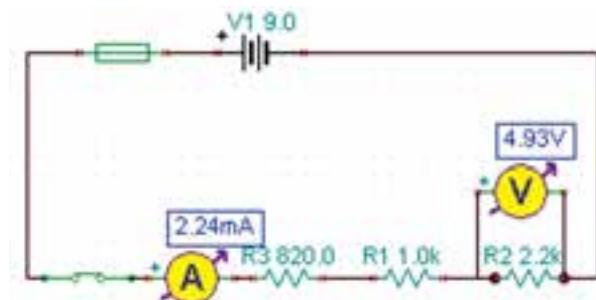

ب- نقشه فنی

شکل ۲-۲ محاسبه توان مقاومت ۲۰۰۰ اهمی

$$V_{R2} = \dots\dots\dots \text{V} \quad I = \dots\dots \text{mA}$$

$$P_{R2} = V_{R2} \times I = 4.932 \times 2.24 = \dots\dots \text{mW}$$

سوال ۴: آیا می توانید توان مصرفی مقاومت های دیگر را به دست آورید؟ تجربه کنید و نتایج را بنویسید.

$$P_{R1} = \dots\dots\dots \text{mW}$$

$$P_{R3} = \dots\dots\dots \text{mW}$$


سوال ۳: بدون اندازه گیری جریان و با استفاده از رابطه‌ی دیگری نیز می توانید مقدار توان مصرفی هر یک از مقاومت های مدار شکل ۲-۲ را به دست آورید. رابطه را بنویسید و مقدار توان مقاومت ها را محاسبه کنید.

سوال ۴: نتایج به دست آمده در مراحل سوال های ۲ و ۳ را با هم مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.

۲-۱-۴ در مدار شکل ۲-۳ با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده توسط آمپر متر و ولت متر توان الکتریکی لامپ را به دست آورید.



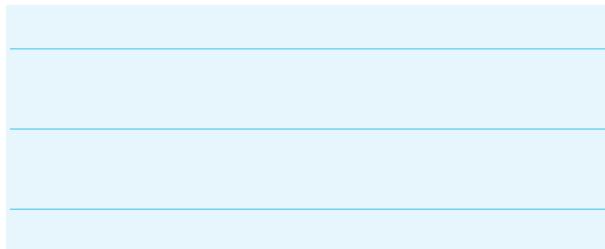شکل ۲-۴ تاثیر کاهش توان لامپ در میزان نور لامپ




توجه: از آن جا که مدار در نرمافزار شبیه‌سازی شده است، عملاً تغییر توان لامپ تاییری روی نور آن نمی‌گذارد، اما از طریق افزایش ولتاژ کار لامپ توان مصرفی لامپ کاهش می‌یابد.


سوال ۵: چرا با افزایش ولتاژ کار لامپ در مدار شکل ۲-۴ نور لامپ کمتر شده است؟ توضیح دهید.



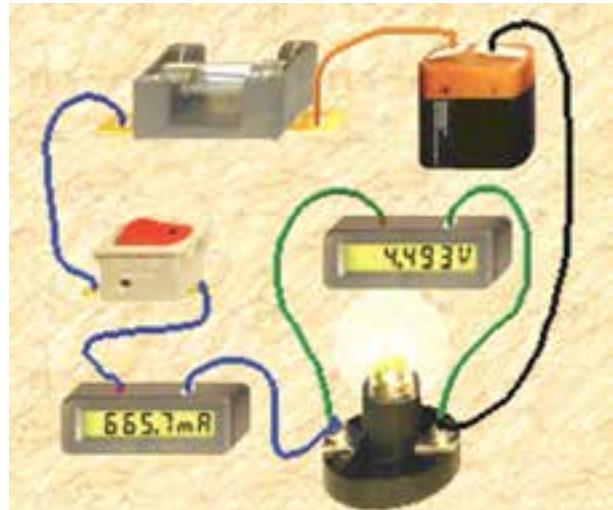۲-۱-۶ در مدار شکل ۲-۵ توان لامپ را افزایش داده‌ایم. در این مدار توان لامپ ۱۰ وات است. چرا جریان



الف - مدار عملی

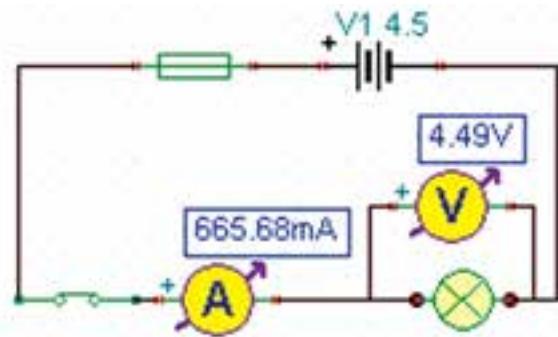


شکل ۲-۳ محاسبه‌ی توان مصرفی در لامپ با استفاده از مولتی‌متر


$$P_{(\text{Lamp})} = \dots \text{ mW}$$

۲-۱-۵ اگر توان مجاز مصرفی لامپ را با استفاده از تنظیم‌های موجود در قسمت مشخصات آن کاهش دهیم یا ولتاژ کار لامپ را افزایش دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ مدار شکل ۲-۴ این وضعیت را نشان می‌دهد. در این مدار ولتاژ کار لامپ را از $4/5$ ولت به $7/5$ ولت افزایش داده‌ایم.

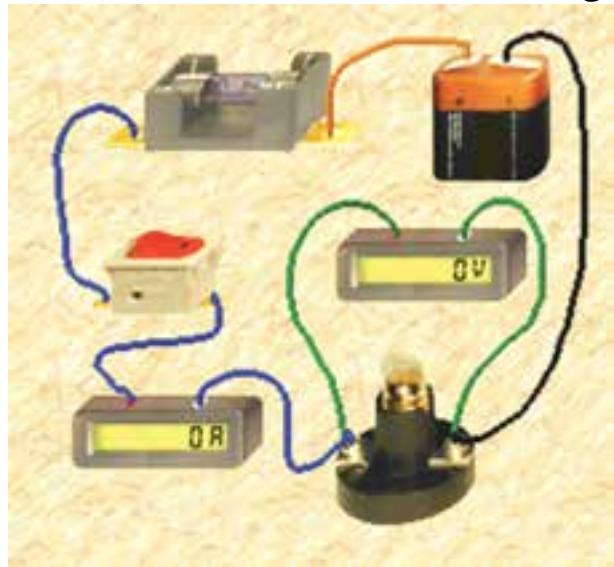مصرفی صفر شده و فیوز سوخته است؟ در شکل ۲-۵-الف مدار عملی و در شکل ۲-۵-ب نقشه‌ی فنی آن را مشاهده می‌کنید.




الف- مدار عملی

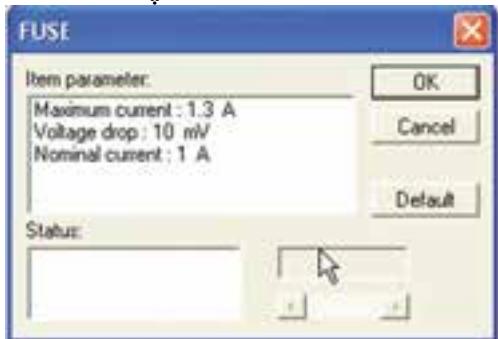


ب- مشخصات فیوز

شکل ۲-۶ مشخصات لامپ و فیوز

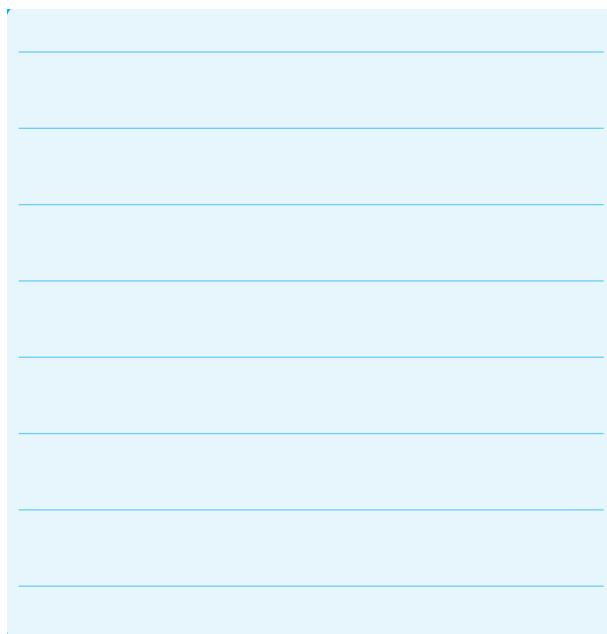


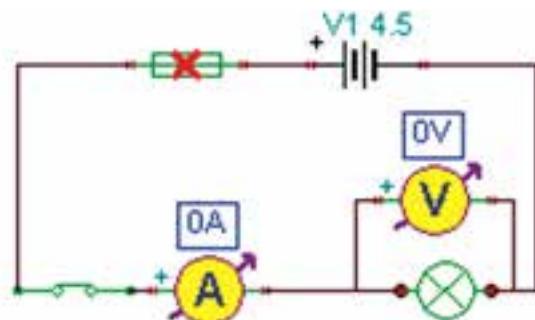۲-۱-۸ مشخصات فیوز را به مقدار مناسب تغییر دهید و پس از تعمیر فیوز با استفاده از گزینه‌ی Repair کلید را روشن کنید باید طبق شکل ۲-۷ لامپ روشن شود و جریان عبوری از مدار حدود ۲/۲A باشد.





ب- نقشه‌ی فنی

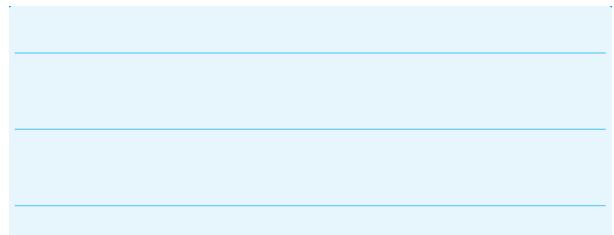شکل ۲-۵ به دلیل افزایش توان لامپ فیوز سوخته است



۲-۱-۷ در شکل ۲-۶-الف مشخصات لامپ و در شکل ۲-۶-ب مشخصات فیوز مدار شکل ۲-۵ را مشاهده می‌کنید. با توجه به این مشخصات آیا باید لامپ بسوزد؟ شرح دهید.


۲-۱-۱۰ مدار شکل ۲-۹ را بیندید. در این مدار توان لامپ را به ۲۰ وات تغییر دهید. توجه داشته باشید که باید مشخصات فیوز را نیز متناسب با توان لامپ اصلاح کنید.

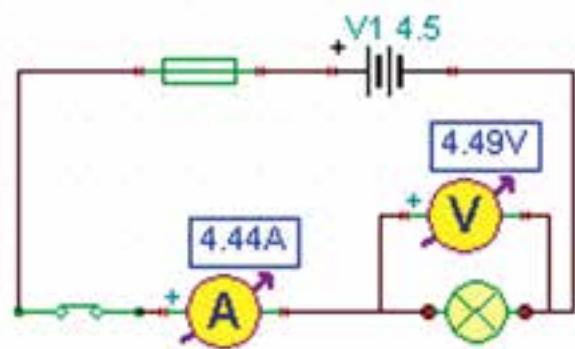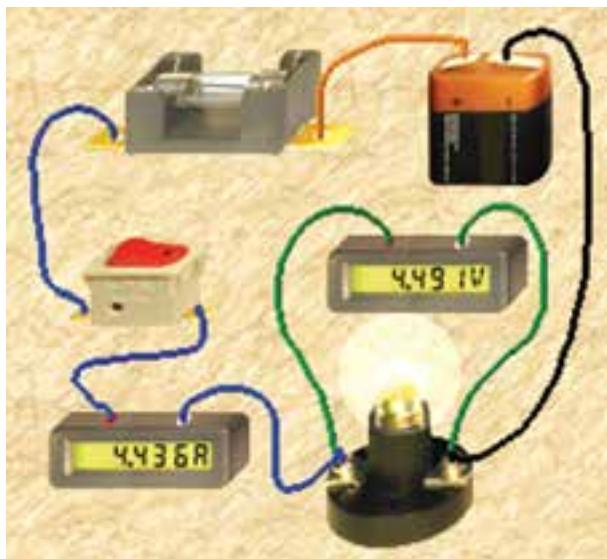


شکل ۲-۹ توان لامپ ۲۰ وات انتخاب شده است

۲-۱-۱۱ در شکل ۲-۱۰ - الف مشخصات لامپ و در شکل ۲-۱۰ - ب مشخصات فیوز مدار شکل ۲-۹ را مشاهده می کنید.

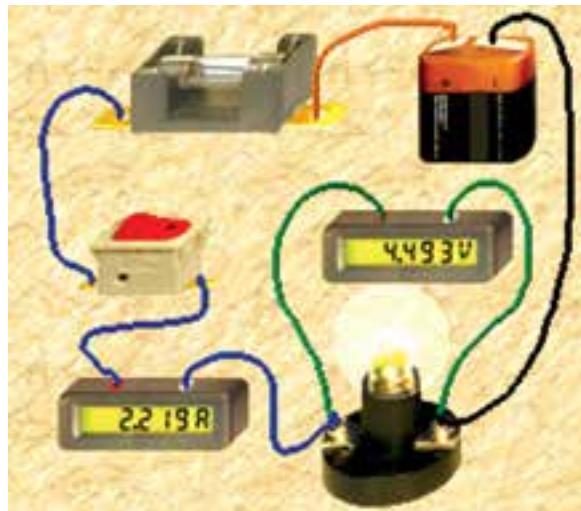توجه: در این نرم افزار نیز مانند سایر نرم افزارها از مسیرهای متفاوتی می توانید مشخصات لامپ را تغییر دهید.




الف - مدار عملی

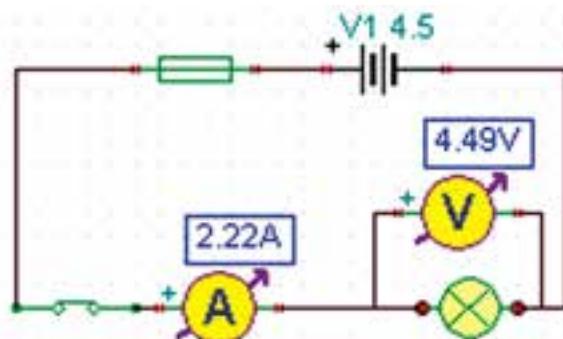

ب - نقشه فنی
شکل ۲-۷ مدار اصلاح شده


۲-۱-۹ در شکل ۲-۸ مشخصات فیوز را برای لامپ ۱۰ واتی ۴/۵ ولتی مشاهده می کنید.

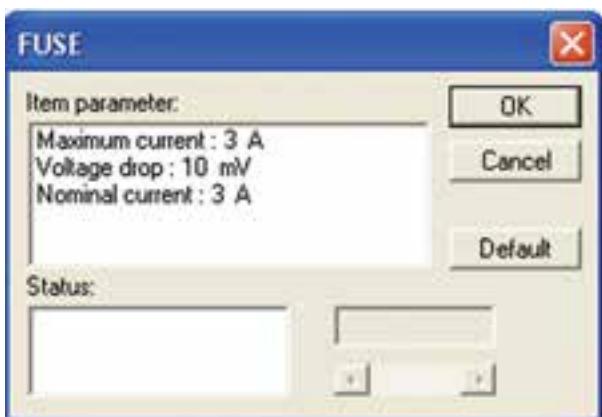


شکل ۲-۸ مشخصات فیوز برای لامپ ۱۰ واتی ۴/۵ ولتی

توجه: در قسمت مشخصات لامپ ولتاژ آن را بروی ۴/۵ ولت تنظیم کنید.

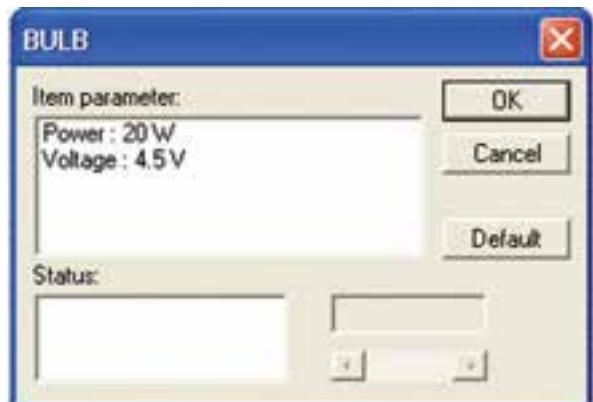تحقیق کنید: آیا با استفاده از ولتمتر و آمپرmetr می توانید توان مجاز مقاومت یا لامپ را بدست آورید. نتیجه‌ی تحقیق خود را بصورت پاورپوینت به کلاس ارائه دهید و خلاصه‌ای از گزارش کار خود را بنویسید.



الف- مشخصات لامپ

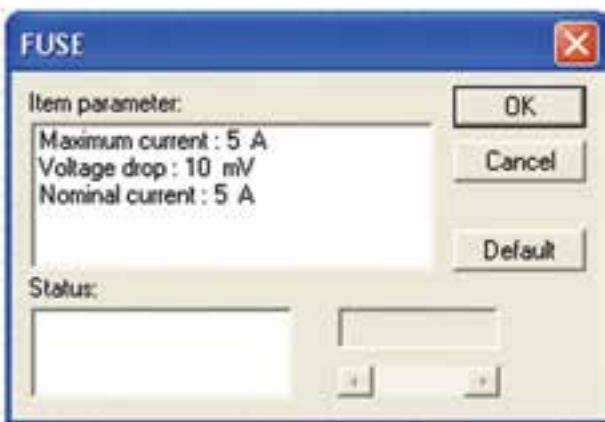

ب- مشخصات فیوز

شکل ۱-۱۰ مشخصات لامپ و فیوز مدار شکل ۹-۲

۲-۱-۱۲ آزمایش‌های مربوط به توان را با استفاده از نرم افزار مولتی‌سیم نیز انجام دهید و نتایج را با آزمایش‌های این فصل مقایسه کنید و بطور خلاصه در چند سطر بنویسید.