

فصل سوم

اتصال سری مقاومت‌های اهمی

(مطابق فصل دهم کتاب مبانی برق)

هدف کلی: اجرای آزمایش‌های مربوط به اتصال سری مقاومت‌ها و تأیید قانون ولتاژ کیرشهف با استفاده از نرم‌افزار مولتی سیم


هدف‌های رفتاری: در پایان این آزمایش که توسط نرم‌افزار مولتی سیم اجرا می‌شود، از فرآگیرنده

انتظار می‌رود:

۴- نسبی بودن پتانسیل الکتریکی را بررسی کند و
مقدار آن را با توجه به اندازه مقاومت‌ها در یک مدار
سری اندازه بگیرد.

۵- توان را در یک مدار سری به دست آورد.

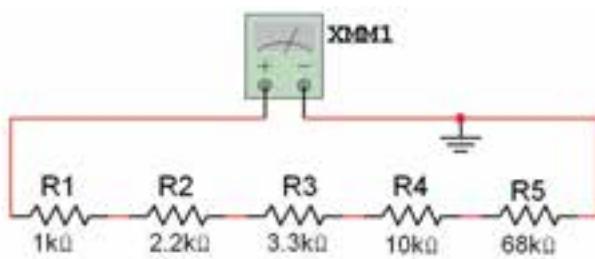- ۱- مقاومت‌ها را به صورت سری ببندید.
- ۲- مقاومت معادل چند مقاومت به صورت سری را به
دست آورد.
- ۳- از قانون اهم برای محاسبه جریان و ولتاژ استفاده
کند.



الف- نقشه‌ی فنی



ب- مقدار مقاومت

شکل ۱-۳ اتصال مقاومت‌ها به صورت سری در نرم‌افزار
مولتی سیم

۱-۳ آزمایش ۱: مقاومت معادل مدار سری


۱-۱ اگر چند مقاومت به صورت پشت سر هم به گونه‌ای به یک دیگر متصل شوند که فقط یک مسیر را برای عبور جریان به وجود آورند، یک مدار مقاومتی سری شکل می‌گیرد.

۱-۲ در مدار سری اتصال مقاومت‌ها با یک دیگر همانند اتصال حلقه‌های زنجیر است. مقاومت‌ها را مطابق شکل ۱-۳ به صورت سری ببندید و با استفاده از اهم‌متر مقدار مقاومت معادل را اندازه بگیرید.

نکته: برای اندازه‌گیری مقاومت معادل توسط اهم‌متر

حتماً اتصال زمین را به پایه‌ی منفی آن وصل کنید.

است. آمپرmetr را در سه نقطه‌ی دلخواه از مدار قرار دهید و یکسان بودن جریان را در این نقاط بررسی کنید.

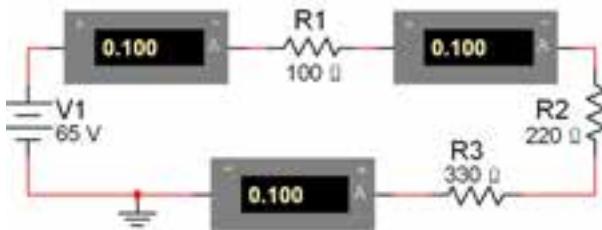


شکل ۳-۳ اندازه‌گیری جریان در مدار سری

به خاطر داشته باشید که آمپرmetr به صورت سری در مدار قرار می‌گیرد.

سوال ۲: چه رابطه‌ای بین ولتاژ منبع، مقاومت معادل و جریان مدار برقرار است؟ توضیح دهید.

$$R_T = \dots\dots\dots \Omega = \dots\dots\dots K\Omega$$

۳-۱-۳ پنج عدد مقاومت ۱ کیلو اهم را با هم به صورت سری بیندید و مطابق شکل ۳-۲ مقاومت کل مدار را با استفاده از اهمeter به دست آورید.

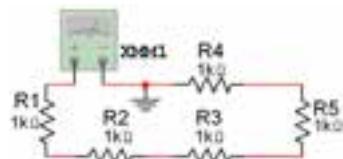

شکل ۳-۲ اندازه‌گیری مقاومت کل در مدار سری

$$R_T = \dots\dots\dots \Omega = \dots\dots\dots K\Omega$$

سوال ۱: چه رابطه‌ای بین مقاومت‌های مساوی و مقاومت کل مدار برقرار است؟ توضیح دهید.

$$I = \dots\dots\dots mA$$


سوال ۳: آیا با افزایش ولتاژ منبع مقدار جریان عبوری از مدار افزایش می‌یابد یا کاهش؟ توضیح دهید.

۳-۲ آزمایش ۲: جریان در مدار سری

۳-۲-۱ مدار شکل ۳-۳ را بیندید. در این مدار مقاومت‌ها به صورت سری بسته شده‌اند. در مدار سری نکته‌ی مهم یکسان بودن شدت جریان در تمام نقاط مدار

۳-۳-۲ تعداد ۵ لامپ مشابه ۶ ولت ۱۰ وات را مطابق


شکل ۳-۵ به صورت سری با منبع ۱۲ ولتی اتصال دهید و مدار را راهاندازی کنید.

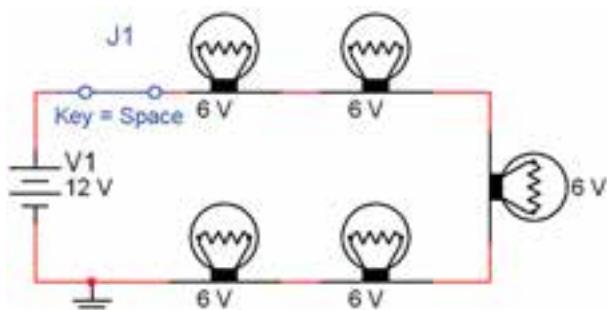

شکل ۳-۵ اتصال چند لامپ به صورت سری با ولتاژ کمتر از ولتاژ تغذیه هر لامپ

سوال ۶: با توجه به این که همه لامپ‌ها سالم هستند و اتصالات نیز اشکالی ندارند و ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت است، چرا لامپ‌ها روشن نمی‌شوند؟ یا نور آن‌ها خیلی کم است؟ توضیح دهید.


۳-۳-۳ مدار شکل ۳-۶ را بیندید. ولتاژ هر یک از مقاومت‌ها را اندازه بگیرید.

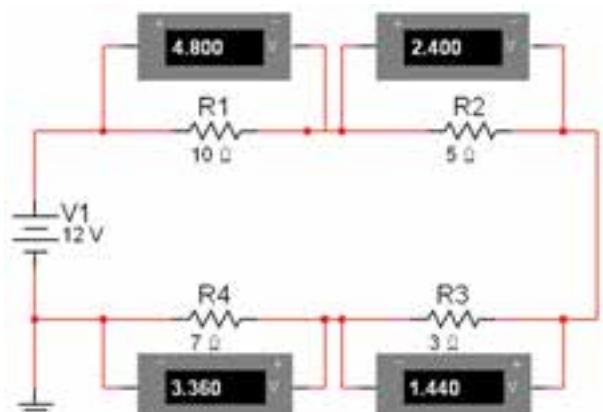

شکل ۳-۶ اندازه‌گیری ولتاژ در سری مقاومت‌های مدار سری

۳-۳ آزمایش ۳: ولتاژ در مدار سری

۳-۳-۱ مدار شکل ۳-۴ را بیندید و ولتاژ هر یک از مقاومت‌ها را اندازه بگیرید.

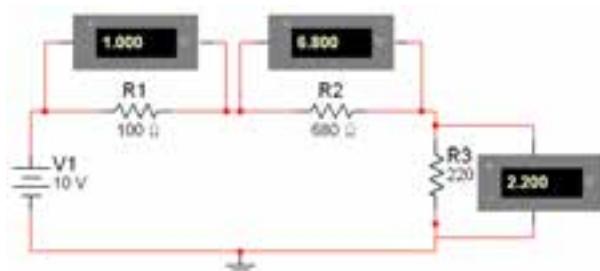

شکل ۳-۶ اندازه‌گیری ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها در مدار سری

$$V_{R1} = \dots\dots\dots V$$

$$V_{R2} = \dots\dots\dots V$$

$$V_{R3} = \dots\dots\dots V$$

به خاطر داشته باشید که ولت‌متر به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد.

سوال ۴: چه رابطه‌ای بین ولتاژ کل وافت ولتاژ دو سر مقاومت‌ها وجود دارد؟ توضیح دهید.

سوال ۵: چه رابطه‌ای بین مقدار ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها و مقدار آن وجود دارد؟ شرح دهید.

سوال ۱۰: آیا ولتاژ هر مقاومت در مدار سری را می‌توان از رابطه‌ی:

$$V_1 = V_T \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

به دست آورد؟ شرح دهید.

$$V_{R_1} = \dots\dots\dots V$$


$$V_{R_2} = \dots\dots\dots V$$

$$V_{R_3} = \dots\dots\dots V$$

$$V_{R_4} = \dots\dots\dots V$$

سوال ۷: چه رابطه‌ای بین ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها و ولتاژ کل و مقدار اهمی مقاومت هاست؟ توضیح دهید.

سوال ۸: رابطه‌ی به دست آمده از سوال قبل چه قانونی را بیان می‌کند؟ بنویسید و در مورد آن توضیح دهید.

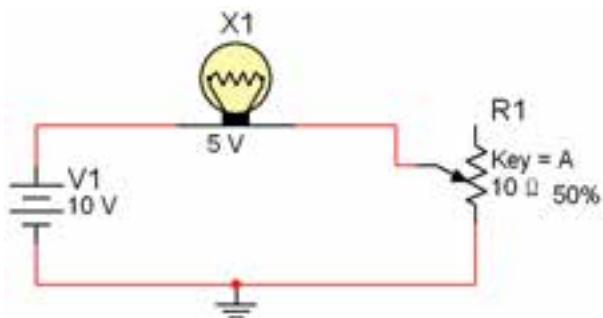

شکل ۳-۷ مقاومت متغیر به عنوان کننده‌ی جریان

سوال ۹: مقدار مقاومت متغیر را با کلیک کردن بر روی حرف A صفحه کلید تغییر دهید، توجه داشته باشید که با هر بار فشار دادن حرف A مقدار مقاومت متغیر به اندازه‌ی ۵٪ افزایش پیدا می‌کند و با فشار دادن همزمان دکمه‌ی Shift و کلید A مقدار مقاومت با پله‌های ۵ در صدی کم می‌شود. با کم و زیاد کردن مقدار مقاومت متغیر میزان روشنایی لامپ چه تغییری می‌کند؟ توضیح دهید. آیا در مرحله‌ای لامپ می‌سوزد؟ توضیح دهید.

سوال ۱۰: مدار را با پنج مقاومت ببنديد و قانون کیرشهف را در آن مدار تحقیق کنيد.

نکته: بر اساس قانون کیرشهف مجموع ولتاژ‌های موجود در یک حلقه‌ی بسته برابر با صفر است. به عبارت دیگر در یک حلقه‌ی بسته ولتاژ منبع تغذیه با مجموع افت ولتاژ‌های مدار برابر است.


سوال ۱۱: در این مدار از سر وسط مقاومت متغیر و یک سر ثابت آن استفاده شده است. در این حالت، مقاومت متغیر چه مشخصه‌ای را در مدار تغییر می‌دهد؟ شرح دهید.

سوال ۱۲: مقاومت متغیر استفاده شده در مدار شکل ۳-۷ چه نام دارد؟ توضیح دهید.

سوال ۱۳: با توجه به این که از هر سه پایه‌ی مقاومت متغیر در مدار شکل ۳-۸ استفاده شده است، نقش مقاومت در این مدار را چه می‌نامند؟ شرح دهید.

نکته: اگر از هر سه پایه‌ی مقاومت متغیر مطابق شکل ۳-۸ در مدار استفاده شود، ولتاژ مدار قابل کنترل است، در این حالت می‌گویند مقاومت متغیر به صورت پتانسیومتر در مدار بسته شده است. در صورتی که مطابق شکل ۳-۷ فقط از دو پایه‌ی مقاومت در مداری استفاده شود جریان مدار قابل کنترل است. در این حالت می‌گویند مقاومت متغیر به صورت وئوسنا در مدار اتصال دارد.

۳-۳-۶ مدار شکل ۳-۸ را ببندید. ولتاژ بین سر وسط و یکی از پایه‌های مقاومت متغیر را اندازه بگیرید.

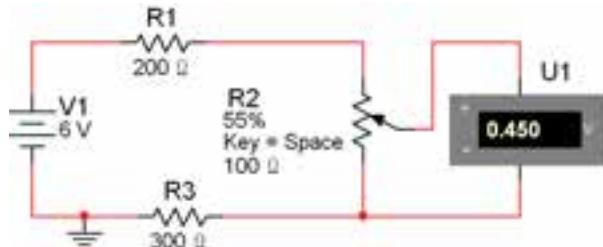

شکل ۳-۸ مقاومت متغیر به عنوان کنترل کننده‌ی ولتاژ

$$V_{R_2} = \dots \text{V}$$


۳-۳-۷ سر وسط مقاومت متغیر را با کلیک کردن بر روی دکمه‌ی Space صفحه کلید تغییر دهید. ولتاژ بین سر وسط و پایه‌ی دیگر مقاومت را اندازه بگیرید. این مدار در مقایسه با مدار شکل ۳-۷ چه تغییری کرده است؟ توضیح دهید.




شکل ۳-۱۰ واتمتر در نرم افزار مولتیسیم

نکته: هنگام اتصال این دستگاه به مدار، ترمینال های آمپر متر را به صورت سری و ترمینال های ولت متر را به صورت موازی بیندید.

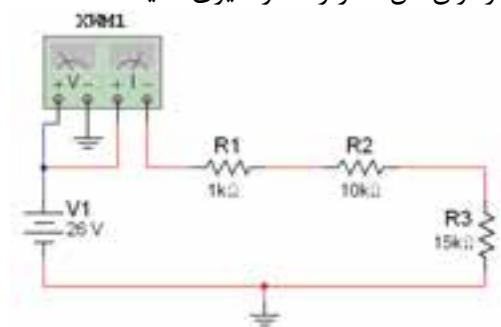۳-۴-۴ مدار شکل ۳-۱۱ را بیندید و با استفاده از وات متر توان کل مدار را اندازه گیری کنید.



الف- مدار اندازه گیری توان

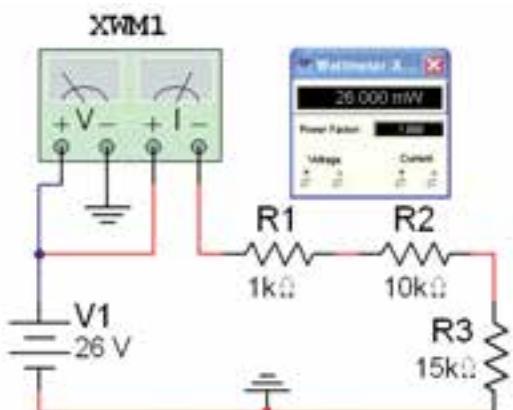


ب- توان مدار در وات متر

شکل ۳-۱۱ مدار اندازه گیری توان

۳-۴ آزمایش ۴: توان در مدار سری

۳-۴-۱ مدار شکل ۳-۹ را بیندید. جریان کل و ولتاژ تغذیه‌ی مدار را با استفاده از آمپر متر و ولت متر اندازه گیری کنید.

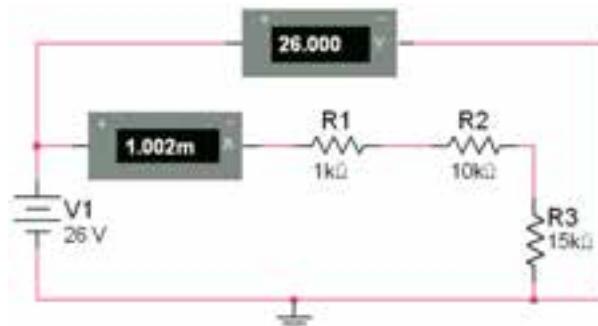

شکل ۳-۹ اندازه گیری ولتاژ و جریان مدار برای محاسبه توان

$$V = \dots \text{V} \quad I = \dots \text{mA}$$

۳-۴-۲ با استفاده از رابطه $P = V I$ توان مصرف شده در هر یک از مقاومت ها را به دست آورید و محاسبه کنید.

$$P_{R1} = \dots \text{mW}$$

$$P_{R2} = \dots \text{mW}$$

$$P_{R3} = \dots \text{mW}$$

۳-۴-۳ با استفاده از وات متر می توانید مدار را اندازه گیری کنید. وات متر را مطابق شکل ۳-۱۰ از نوار ابزار بر روی صفحه کار آزمایشگاهی بیاورید. این دستگاه چهار ترمینال ورودی دارد که دو ترمینال آن مربوط به اندازه گیری ولتاژ و دو ترمینال مربوط به اندازه گیری جریان است.

سوال ۱۵: آیا توان مصرف شده‌ی کل با مجموع توان‌های مصرف شده توسط هر یک از مقاومت‌ها برابر است؟ شرح دهد.

P=..... mW

سوال ۱۶: آیا می‌دانید برای اندازه‌گیری توان هر یک از مقاومت‌ها، ترمینال‌های جریان را چگونه به مدار اتصال دهیم؟ توضیح دهید.

۳-۴-۵ واتمتر را به دو سر هر یک از مقاومت‌ها وصل کنید و توان آن‌ها را به دست آورید. برای این کار کافی است سیم‌های متصل شده به قسمت ولت‌متر دستگاه واتمتر را از آن جدا کنید و به ترتیب به دو سر هر یک از مقاومت‌های مدار وصل کنید.

$$P_{R1} = \dots \text{ mW}$$

$$P_{R2} = \dots mW$$

$$P_{R3} = \dots \text{ mW}$$

سوال ۱۴: چه رابطه‌ای بین توان کل و توان هر یک از مقاومت‌ها وجود دارد؟ شرح دهید.