

فصل ششم

جريان متناوب

(مطابق فصل سیزدهم کتاب مبانی برق)

هدف کلی: آزمایش بررسی عملی مشخصات سیگنال‌های متناوب و انطباق آن با
مفاهیم نظری

هدف‌های رفتاری: در پایان این آزمایش که توسط نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود، از فرآگیرنده
انتظار می‌رود:

- ۱- مقدار پیک که توسط دستگاه اسیلوسکوپ اندازه‌گیری
می‌شود محاسبه کند.
- ۶- مقدار موثرولتاژ متناوب سینوسی را با استفاده از
دستگاه ولتمتر AC اندازه‌گیری کند.
- ۷- اختلاف فاز دو موج سینوسی را توسط دستگاه
اسیلوسکوپ مشاهده و اندازه‌گیری کند.

- ۱- انواع امواج متناوب را مشاهده کند.
- ۲- دامنه‌ی پیک تا پیک و پیک موج متناوب را اندازه
گیری کند.
- ۳- زمان تناوب موج متناوب را اندازه‌گیری کند.
- ۴- فرکانس موج متناوب را اندازه‌گیری کند.
- ۵- مقدار موثر ولتاژ متناوب سینوسی را با توجه به





شکل ۶-۱ نحوه‌ی قرار دادن فانکشن‌ژنراتور و منبع AC
بر روی صفحه‌ی کار

۶-۱ آزمایش ۱: مشاهده‌ی شکل موج ولتاژ متناوب

۶-۱-۱ ولتاژ متناوب ولتاژی است که مقدار و جهت آن
با گذز زمان تغییر می‌کند.

۶-۱-۲ برای مشاهده‌ی جریان متناوب از دستگاه
فانکشن ژنراتور یا منبع تغذیه AC استفاده می‌کنیم.
دستگاه فانکشن ژنراتور را در نرم افزار مولتی‌سیم از
نووار Instruments و منبع تغذیه AC را از نوار
Components بر روی صفحه‌ی کار مجازی می‌آوریم.
در شکل ۶-۱ نحوه‌ی قرار دادن این دستگاه‌ها را مشاهده
می‌کنید.

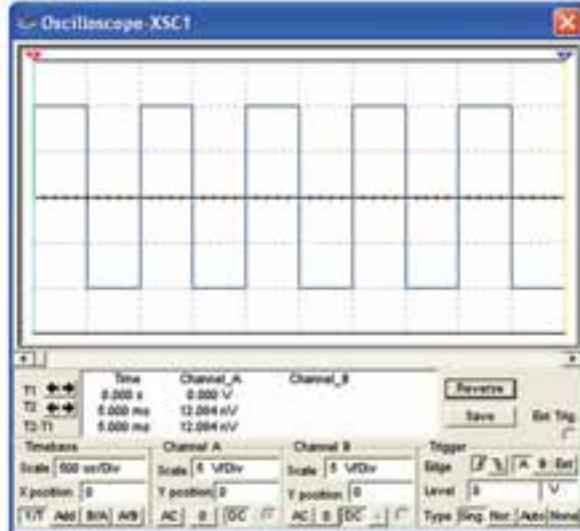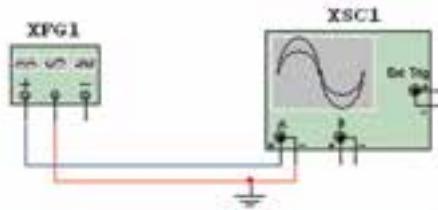


شکل ۳-۶ مشاهده‌ی شکل موج مربعی روی اسیلوسکوپ

نکته‌ی مهم: در نرم‌افزار مقادیر به صورت V_{P-P} نوشته شده است، ولی عملاً مقدار خروجی آن V_P است. هنگام محاسبات و اندازه‌گیری به این موضوع توجه نمایید.

۶-۱-۵ روی دستگاه فانکشن‌ژنراتور شکل موج‌های سینوسی و مثلثی را انتخاب کنید و با استفاده از دستگاه اسیلوسکوپ شکل موج‌های انتخاب شده را ببینید.

۶-۱-۶ فرکانس و دامنه‌ی شکل موج‌های مختلف را تغییر دهید و با تنظیم اسیلوسکوپ شکل موج‌ها را مشاهده کنید. این عمل را آن قدر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

۶-۱-۳ دستگاه فانکشن‌ژنراتور در نرم‌افزار مولتی سیم می‌تواند سه نوع شکل موج را تولید کند. برای مشاهده‌ی شکل موج، ابتدا شکل موج مورد نظر را مطابق شکل ۶-۲ انتخاب کنید، سپس دستگاه اسیلوسکوپ را به فانکشن‌ژنراتور اتصال دهید. با تنظیم اسیلوسکوپ شکل موج انتخاب شده قابل مشاهده است.

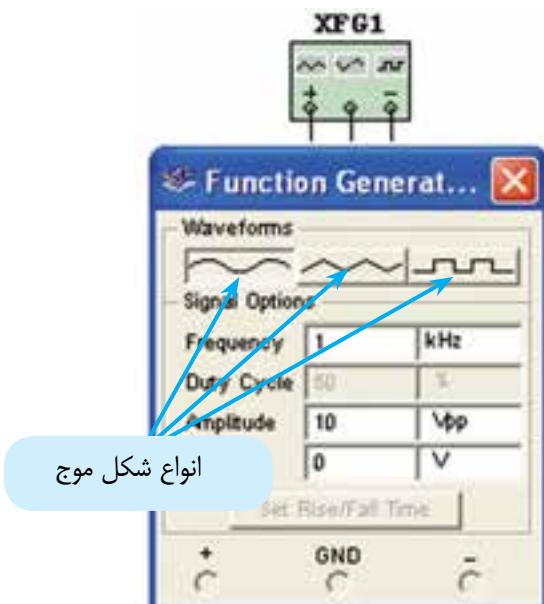


شکل ۶-۲ تغییر نوع شکل موج

۶-۱-۴ مدار شکل ۳-۶ را ببندید و شکل موج مربعی را در دستگاه فانکشن‌ژنراتور انتخاب کنید. سپس توسط دستگاه اسیلوسکوپ موج مربعی انتخاب شده را ببینید. فرکانس را روی 1 KHz و V_{P-P} را روی 10 V بگذارید.

۶-۲ آزمایش ۲: مشخصات جریان متناوب

۶-۲-۱ زمان تناوب، فرکانس، دامنه، حداکثر ولتاژ (پیک)، ولتاژ موثر و اختلاف فاز از مشخصات دیگر موج متناوب است که در این آزمایش آنها را تجربه می‌کنید.

۶-۲-۲ برای اندازه‌گیری فرکانس لازم است مقدار فرکانس را در دستگاه فانکشن‌ژنراتور تنظیم کنید.
۶-۴ چگونگی تنظیم فرکانس را نشان می‌دهد.

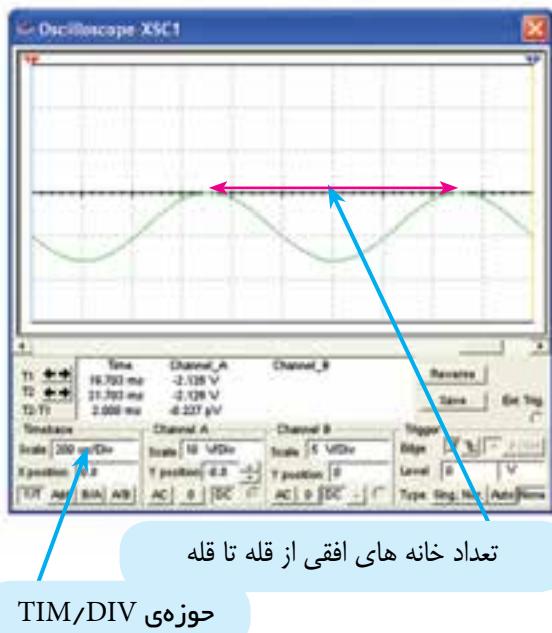

شکل ۵-۶ اندازه‌گیری زمان تناوب


توجه: برای انتقال موج به پایین محور زمان، از قسمت Y position اسیلوسکوپ استفاده کنید و با تغییر مقادیر در این قسمت موج به سمت پایین یا بالا جابه‌جا می‌شود.

۶-۲-۴ در شکل ۵-۶ تعداد خانه‌های بین دو پیک ثابت ۵ خانه است. از آن جا که TIM/DIV روی $200 \mu\text{sec}$ قرار دارد، زمان تناوب برابر با $200 \mu\text{sec} \times 5 = 1000 \mu\text{sec}$ یا 1ms می‌شود.

۶-۲-۵ با توجه به رابطه $F = \frac{1}{T}$ مقدار فرکانس در شکل ۵-۶ برابر است با:

$$F = \frac{1}{1\text{mS}} = \frac{1}{1 \times 10^{-3}\text{S}} = 1000\text{Hz} = 1\text{kHz}$$

۶-۲-۶ مقدار فرکانس محاسبه شده توسط دستگاه اسیلوسکوپ را با فرکانس انتخاب شده توسط دستگاه فانکشن‌ژنراتور مقایسه کنید، آیا مقادیر با هم انطباق دارند؟ توضیح دهید.

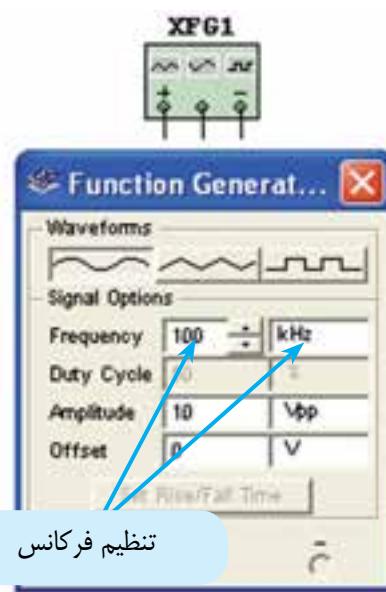



شکل ۶-۶ تنظیم فرکانس فانکشن‌ژنراتور

۶-۲-۳ مدار شکل ۳-۶ را بیندید. شکل موج سینوسی را از دستگاه فانکشن‌ژنراتور انتخاب کنید و توسط دستگاه اسیلوسکوپ، زمان تناوب آن را اندازه بگیرید. در شکل ۵-۵ نحوی محاسبه زمان تناوب را مشاهده می‌کنید. تعداد خانه‌های افقی را از یک نقطه‌ی پیک مثبت تا نقطه‌ی پیک مثبت بعدی بشمارید و تعداد خانه‌ها را در حوزه کار TIM/DIV ضرب کنید. عدد به دست آمده زمان تناوب موج سینوسی است که با توجه به واحد زمان روی اسیلوسکوپ تعیین می‌شود. زمان تناوب موج شکل ۵ را به دست آورید. مقدار به دست آمده را با توجه به رابطه $F = \frac{1}{T}$ معکوس کنید تا فرکانس موج محاسبه شود.

$$F = \dots \text{ KHz}$$

توجه: با دو بار کلیک چپ روی دستگاه فرکانس متر این دستگاه مقدار فرکانس مدار را نشان می‌دهد.

۶-۲-۹ توسط دستگاه فرکانس متر موجود در نرم افزار مولتی سیم می‌توانید زمان تنابوب موج را نیز اندازه بگیرید. مطابق شکل ۶-۷ دکمه‌ی Period را فعال کنید، زمان تنابوب و واحد آن روی صفحه ظاهر می‌شود.

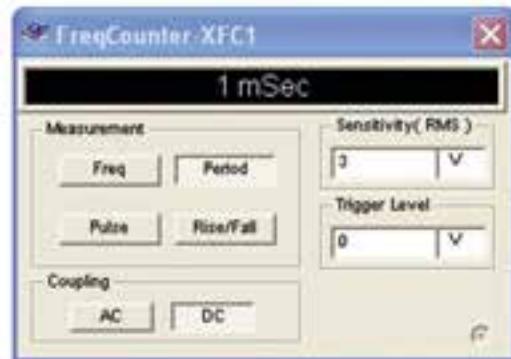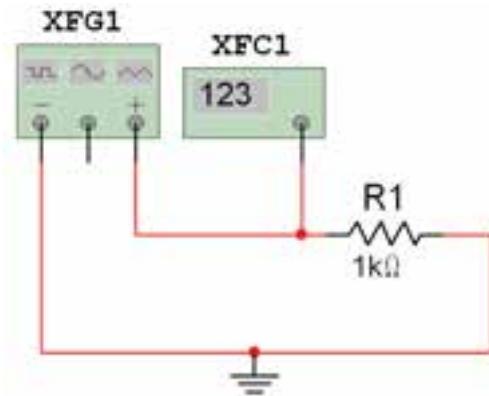


شکل ۶-۷ استفاده از فرکانس متر در اندازه‌گیری زمان تنابوب

$$T = \dots \text{ msec}$$

نکته: روی دستگاه فرکانس متر دکمه‌های دیگری از قبیل Trigger/Level ، pulse ، Rise/Fall ، Coupling وجود دارد که بعداً به آن‌ها خواهیم پرداخت.


۶-۲-۷ مراحل اندازه‌گیری فرکانس را آنقدر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

۶-۲-۸ برای اندازه‌گیری فرکانس موج متناوب از دستگاه فرکانس متر(Frequency Counter) نیز می‌توانید استفاده کنید. این دستگاه را از نوار ابزار بر روی صفحه‌ی کار مجازی بیاورید و مدار شکل ۶-۶ را ببندید. پس از بستن مدار، آن را راهاندازی کنید و فرکانس فانکشن ژنراتور را اندازه بگیرید.

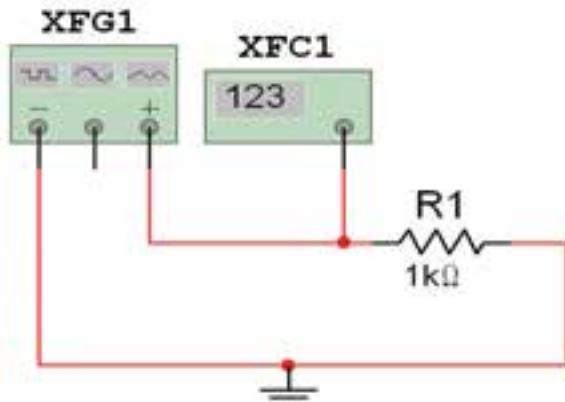

شکل ۶-۸ استفاده از فرکانس متر در اندازه‌گیری فرکانس

در صورتی که طبق شکل از خروجی مثبت و منفی فانکشن ژنراتور استفاده کنید، دامنه‌ی خروجی دو برابر حالتی است که سیگنال را از سر مثبت و سر وسط دریافت می‌نماید.

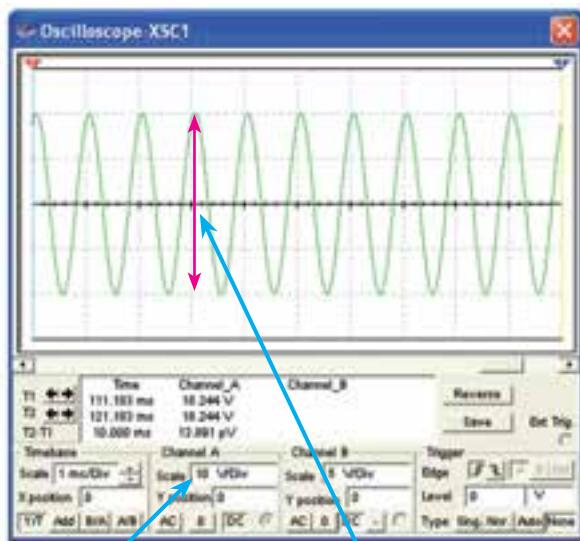

شکل ۶-۸ اندازه‌گیری دامنه‌ی پیک تا پیک موج سینوسی

سوال ۳: آیا می‌توانید مقدار ولتاژ پیک تا پیک شکل ۶-۸ را با استفاده از ولتمتر معمولی، به دست آورید؟ تجربه کنید و توضیح دهید.


شکل ۶-۱۲ دامنه‌ی ولتاژ فانکشن ژنراتور مدار آن را تغییر دهید و با روشی که فرا گرفته‌اید مقدار نجومی اندازه‌گیری ولتاژ پیک تا پیک توضیح دهید.

سوال ۱: آیا می‌توانید با تغییر فرکانس منبع ولتاژ، با استفاده از دستگاه فرکانس‌متر، فرکانس مدار را اندازه‌گیری کنید؟ تمرین کنید و در مورد آن توضیح دهید.

سوال ۲: چگونه می‌توانید با استفاده از دستگاه فرکانس متر مقدار فرکانس را در محدوده‌ی اعداد اعشاری مثل ۱/۳ KHz تغییر دهید؟ تمرین کنید و در مورد آن توضیح دهید.

۶-۲-۱۰ دستگاه اسیلوسکوپ را به مدار شکل ۶-۶ وصل کنید. زمان تنابوب موج را به دست آورید و با مقدار اندازه‌گیری شده در مرحله‌ی ۶-۹ مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.

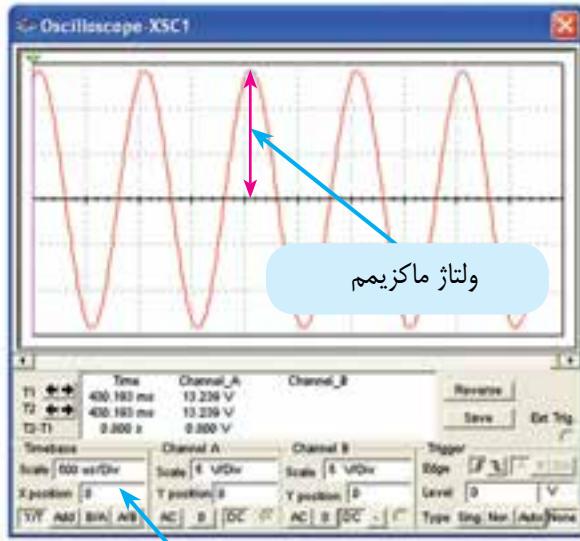۶-۲-۱۱ از مشخصات دیگر موج متناوب دامنه‌ی آن است. برای اندازه‌گیری دامنه باید مطابق شکل ۶-۸ تعداد خانه‌های عمودی را از پیک تا پیک بشمارید و عدد به دست آمده را در حوزه‌ی کار VOLT / DIV ضرب کنید. هنگام تعیین مقدار ولتاژ پیک تا پیک به واحد VOLT / DIV توجه نمائید. به عنوان مثال چون تعداد خانه‌های مثال داده شده در شکل ۶-۸، چهارخانه است، مقدار ولتاژ پیک تا پیک $V_{p-p} = 40$ ولت می‌شود.



حوزه‌ی موقعیت صفر Y

شکل ۶-۹-۶- ب - اندازه‌گیری ولتاژ پیک (ماکزیمم)

شکل ۶-۹ اندازه‌گیری ولتاژ پیک توسط اسیلوسکوپ

$$V_{\max} = V_p = \dots \text{ V}$$

نکته: برای محاسبه‌ی صحیح ولتاژ باید حوزه‌ی Y در موقعیت صفر باشد.


سوال ۴: اگر حوزه‌ی کار موقعیت Y در حالت صفر نباشد، چه خطایی در اندازه‌گیری ولتاژ به وجود می‌آید؟
شرح دهید.

۶-۲-۱۳ شکل موج مربوط به مدار شکل ۶-۸ را مربعی انتخاب کنید. سپس دامنه‌ی پیک تا پیک آن را با استفاده از اسیلوسکوپ به دست آورید. آیا با مرحله‌ی قبل تفاوتی دارد؟ بنویسید.

۶-۲-۱۴ این مراحل را آن قدر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

۶-۳ آزمایش ۳: ولتاژ ماکزیمم، موثر و متوسط


۶-۳-۱ ولتاژ ماکزیمم (پیک یا حداکثر ولتاژ)، برابر با نصف مقدار پیک تا پیک ولتاژ است. مدار شکل ۶-۹ را ببندید و ولتاژ ماکزیمم را توسط دستگاه اسیلوسکوپ اندازه‌گیری کنید. برای این کار تعداد خانه‌های عمودی از قله‌ی مثبت یا منفی را تا محور افقی بشمارید، سپس عدد به دست آمده را در حوزه‌ی کار VOLT/DIV ضرب کنید. نتیجه همان مقدار ولتاژ ماکزیمم یا پیک است. در این حالت نیز به واحد VOLT/DIV توجه داشته باشید.

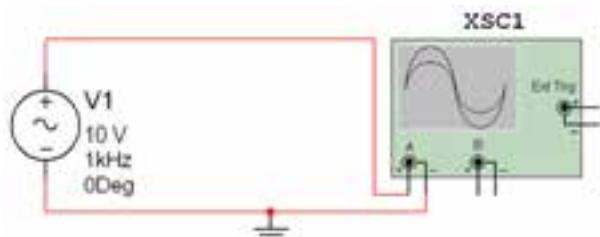


شکل ۶-۹- الف- نحوه‌ی اتصال اسیلوسکوپ به منبع

سوال ۵: مقدار ولتاژ پیک شکل ۶-۹ را با توجه به حوزه‌ی کار VOLT/DIV و تعداد خانه‌ها محاسبه کنید و نتیجه را بنویسید.

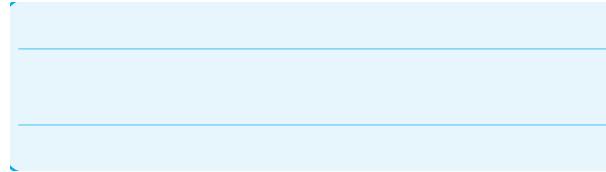۶-۳-۴ ولتاژ موثر مدار شکل ۱۰-۶ را با استفاده از مقدار V_p نیز به دست آورید و با مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده توسط ولتمتر AC مقایسه کنید. نتیجه‌ی مقایسه را شرح دهید.




۶-۳-۵ از ولتمتر AC نیز برای اندازه‌گیری ولتاژ دو سر فانکشن ژنراتور می‌توانید استفاده کنید. مدار شکل ۱۱-۶ را بیندید. آیا مقدار اندازه‌گیری شده در دستگاه اسیلوسکوپ در مرحله ۳-۳ با مقدار اندازه‌گیری شده با ولتمتر AC برابر است؟ توضیح دهید.

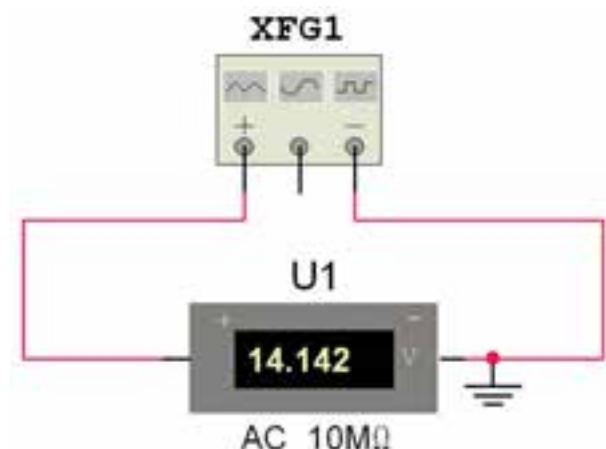


شکل ۱۱-۶ اندازه‌گیری ولتاژ موثر با ولتمتر AC

۶-۳-۶ مدار شکل ۱۲-۶ را بیندید.

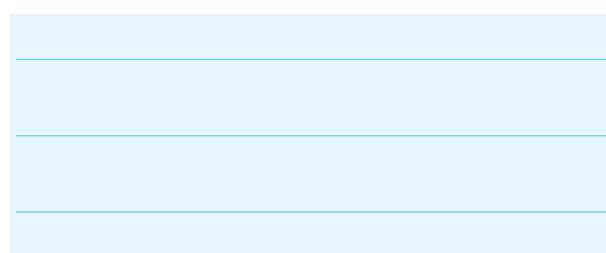



۶-۳-۲ این مرحله را آن قدر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

۶-۳-۳ برای اندازه‌گیری ولتاژ مؤثر می‌توانید از ولتمتر AC استفاده کنید، و یا مقدار ماکریم ولتاژ اندازه‌گیری شده توسط اسیلوسکوپ را در ضرب ۷/۰۷ ضرب نمایید. مدار شکل ۱۰-۶ را بیندید و ولتاژ مؤثر را اندازه‌گیری کنید.

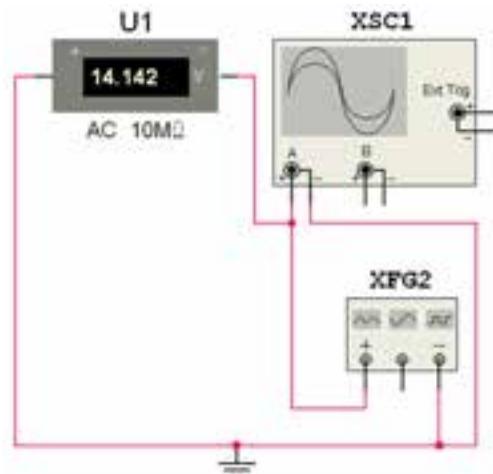

شکل ۱۰-۶ اندازه‌گیری ولتاژ موثر

نکته‌ی مهم: برای اندازه‌گیری ولتاژ موثر باید ولتمتر را در حالت AC قرار دهید.

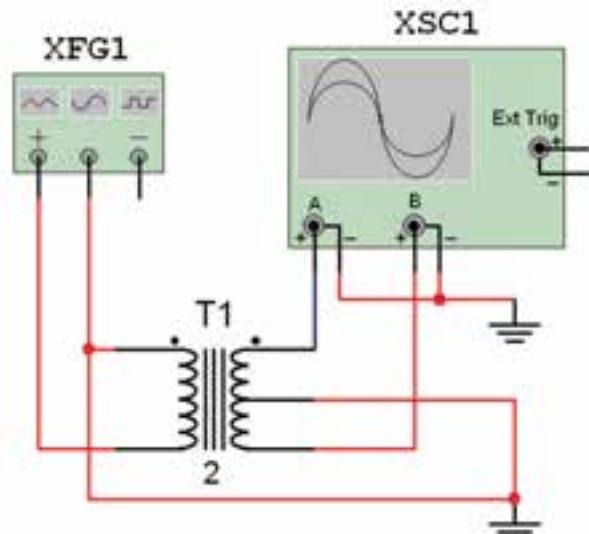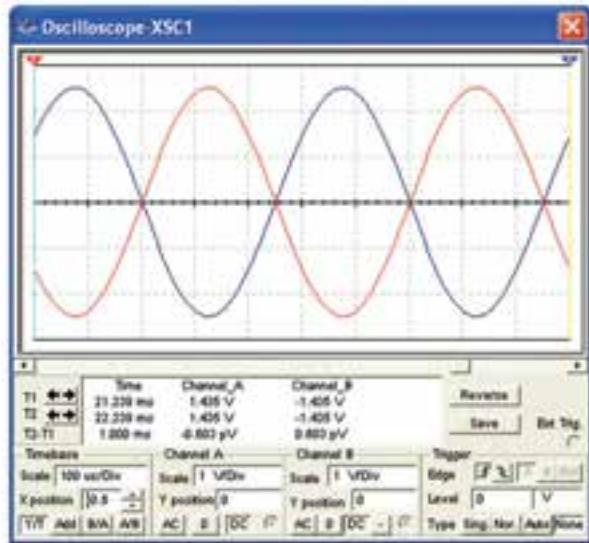

شکل ۶-۱۳-۶ اختلاف فاز بین دو شکل موج ورودی و خروجی


اختلاف فاز = درجه

۶-۳-۸ برای محاسبهٔ اختلاف فاز بین دو موج، ابتدا باید تعداد خانه‌های افقی یک سیکل کامل را بشمارید، سپس 360° درجه را بر آن تعداد تقسیم کنید تا مشخص شود هر خانه‌ی افقی چند درجه است؟

تعداد خانه‌های افقی یک سیکل کامل = خانه

۶-۳-۹ مثلاً در شکل ۶-۱۳ سیکل کامل موج قرمز رنگ ۵ خانه‌ی افقی است. یعنی هر خانه‌ی افقی $360^{\circ} \div 5 = 72$ درجه است.

۶-۳-۱۰ در مرحله‌ی بعدی فاصله‌ی بین دو پیک دو شکل موج را در محور افقی اندازه می‌گیریم. در شکل ۶-۱۳ تقریباً $2/5$ خانه است. در نتیجه اختلاف فاز بین دو شکل موج $180^{\circ} = 2/5 \times 72$ درجه می‌شود.

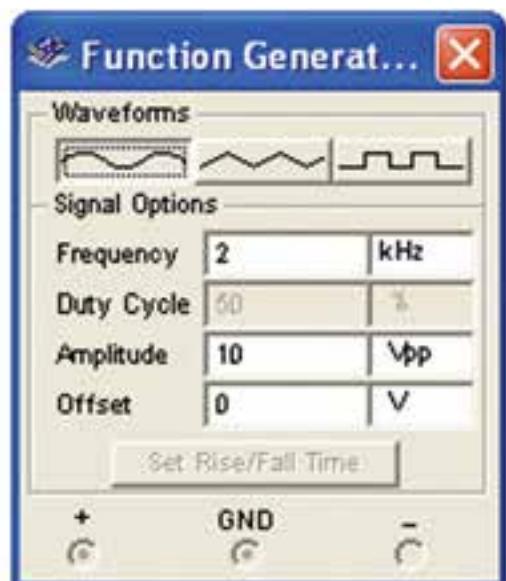

شکل ۶-۱۲ مدار برای اندازه‌گیری اختلاف فاز

۶-۳-۷ مدار را راهاندازی کنید. توسط دستگاه اسیلوسکوپ اختلاف فاز بین دو شکل موج ورودی و خروجی را در شکل ۶-۱۳ اندازه‌گیری کنید.