




## مراحل اجرای آزمایش

۱- مدار شکل ۹-۱۴۹ را روی بردبرد اتصال دهید و با LC متر ظرفیت خازن معادل بین دو نقطه A و D را اندازه گیری کنید.


$$C_{TAD} = \boxed{\phantom{000}} \mu\text{f}$$

الف - شکل واقعی

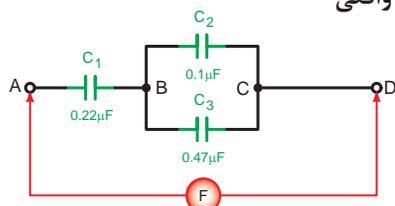

ب - شکل مداری

شکل ۹-۱۴۹

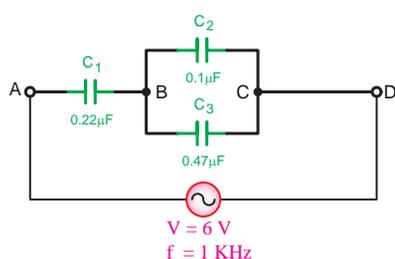

شکل ۹-۱۵۰

۲- سیگنال ژنراتور را روی ولتاژ ۶ ولت سینوسی با فرکانس ۱ کیلوهرتز kHz تنظیم کنید و طبق شکل ۹-۱۵۰ به دو نقطه A و D مدار وصل کنید.




۳- با استفاده از یک مولتی متر دیجیتالی جریان عبوری و ولتاژ دو سر خازن  $C_1$  را اندازه گیری کنید. (شکل ۹-۱۵۱)

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$


$$I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

الف - شکل واقعی

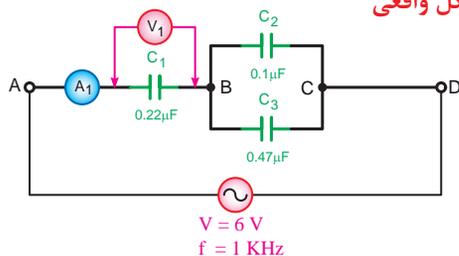

ب - شکل مداری

شکل ۹-۱۵۱

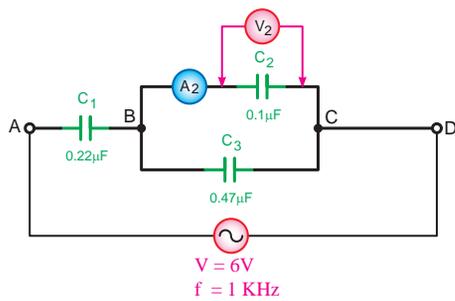

شکل ۹-۱۵۲

۴- به طور جداگانه جریان و ولتاژ دو سر خازن های  $C_2$  و  $C_3$  را طبق شکل های ۹-۱۵۲ و ۹-۱۵۳ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$


$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

### پاسخ سؤال



۵-

۵- آیا آمپر مترها و ولت مترها مقادیر مساوی را نشان می دهند؟ چرا؟

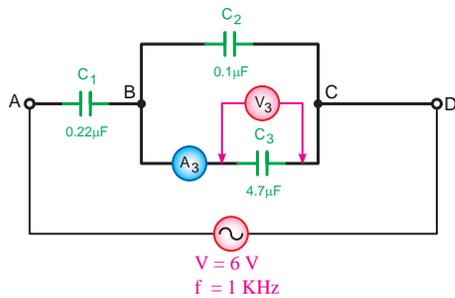

شکل ۹-۱۵۳

۶- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:


$$V_C = X_C \cdot I \quad \text{و} \quad I_C = \frac{V_C}{X_C} \quad \text{و} \quad X_{C_T} = \frac{1}{2\pi f \cdot C_T}$$

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_T} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_T} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

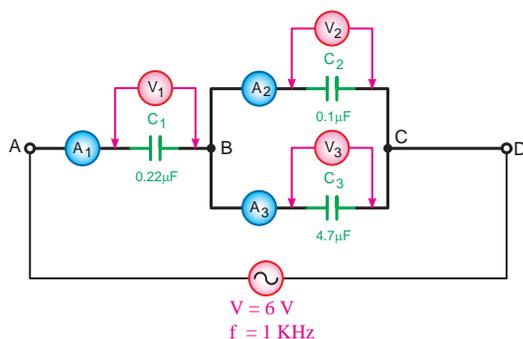

شکل ۹-۱۵۴

۷- فرکانس سیگنال ژنراتور را مطابق شکل ۹-۱۵۴ به ۱۰ KHz

تغییر دهید و سپس جریان و ولتاژ هر خازن را به طور جداگانه مطابق مراحل ۳ و ۴ اندازه گیری کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

پاسخ سؤال

-۸

۸- آیا مقادیر اندازه گیری شده ولتاژ و جریان ولتاژی در فرکانس ۱kHz با فرکانس ۱۰kHz مساوی هستند؟ چرا؟

پاسخ سؤال

-۱۰

۹- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:


$$V_C = X_C \cdot I_C \quad \text{و} \quad I_C = \frac{V_C}{X_C} \quad , \quad X_{C_T} = \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$


$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

۱۰- از مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده برای ولتاژ و جریان هر خازن طی مراحل ۲ تا ۹ چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

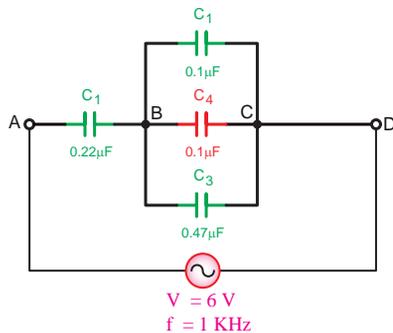


شکل ۱۵۵-۹

۱۱- یک خازن  $0.1 \mu\text{F}$  را مطابق شکل ۱۵۵-۹ بین دو نقطه B و C مدار قرار دهید.

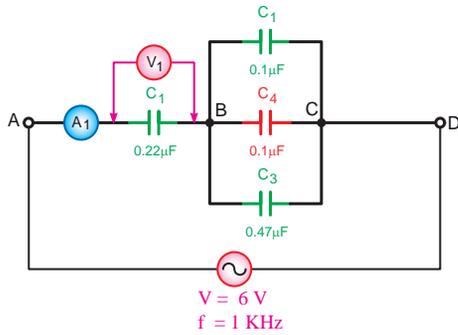

شکل ۹-۱۵۶

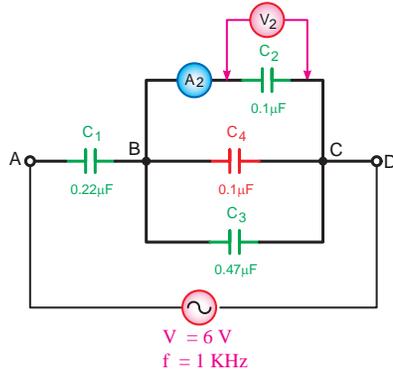

شکل ۹-۱۵۷

۱۲- ولتاژ و فرکانس سیگنال ژنراتور را به ترتیب روی ۶ ولت و ۱ کیلوهرتز (kHz) تنظیم کنید و سپس طبق شکل ۹-۱۵۶ به مدار اتصال دهید.

۱۳- با استفاده از یک مولتی متر دیجیتالی و طبق شکل های ۹-۱۵۶ تا ۹-۱۵۹ ولتاژ و جریان خازن  $C_1$  تا  $C_4$  را اندازه گیری کنید.

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

۱۴- مقدار جریان و ولتاژ هر خازن را با کمک روابط:

$$V_C = X_C \cdot I_C \quad \text{و} \quad I_C = \frac{V_C}{X_C}, \quad X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

$$V_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_1} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_2} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_3} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

$$V_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ V} \quad I_{C_4} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mA}$$

### پاسخ سؤال



-۱۵

۱۵- از مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده برای ولتاژ و جریان هر خازن طی مراحل ۱۳ و ۱۴ چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

۱۶- با در نظر گرفتن ولتاژ دو سر هر خازن و ظرفیت واقعی آن ها مقدار انرژی ذخیره شده در هر خازن را طبق رابطه


$$W = \frac{1}{2} C V^2 \quad \text{محاسبه کنید.}$$

$$W_{C_1} = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ mj}$$

$$W_{C_2} = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ mj}$$

$$W_{C_3} = \frac{1}{2} C_3 V_3^2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ mj}$$

$$W_{C_4} = \frac{1}{2} C_4 V_4^2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ mj}$$

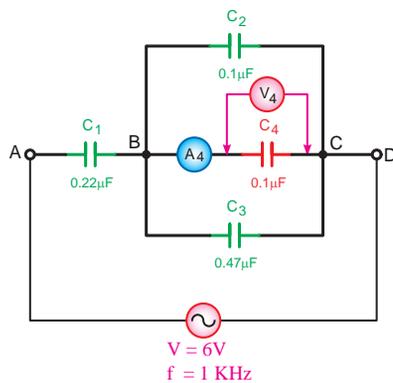

شکل ۹-۱۵۸





## آزمون پایانی (۹)

۱- جریانی که جهت آن همیشه ثابت است چه نوع جریانی است؟

الف - متناوب      ب - مستقیم      ج - مربعی      د - سینوسی


۲- هنگام نشان دادن شکل موج، محور عمودی مختصات نشان دهنده چیست؟

الف - زاویه      ب - زمان      ج - اندازه      د - جهت

۳- شکل موج ۹-۱۶۰ چه ولتاژی است؟

الف - AC      ب - DC

ج - AC متغیر      د - DC متغیر

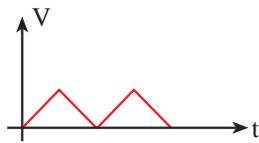

شکل ۹-۱۶۰

۴- هرگاه سیمی در داخل میدان مغناطیسی حرکت کند در دو سر آن..... به وجود می آید.

الف - ولتاژ      ب - جریان      ج - مقاومت      د - میدان مغناطیسی

۵- کدام مورد از عوامل زیر در ولتاژ القایی مؤثر نیست؟

الف - میدان مغناطیسی      ب - سطح مقطع سیم      ج - زاویه سیم      د - سرعت حرکت

۶- در چه صورت جریان القایی در سیم جاری خواهد شد؟

الف - حرکت سیم      ب - وجود میدان مغناطیسی

ج - بسته شدن مدار سیم متحرک      د - عمود بودن زاویه سیم با میدان

۷- کدام مورد از اجزای مولد AC نیست؟

الف - فلوی مغناطیسی      ب - زغالها      ج - کموتاتور      د - سیم تحرک (کلاف)

۸- در لحظه ای که کلاف در داخل میدان مغناطیسی ۱۸۰ درجه چرخیده ولتاژ القایی چه وضعیتی دارد؟

الف - حداقل      ب - حداکثر      ج - صفر      د - نصف

۹- انگشت شست در قانون دست راست باز چه عاملی را نشان می دهد؟

الف - جهت حرکت سیم      ب - جهت جریان القایی

ج - جهت میدان مغناطیسی      د - جهت نیروی محرکه القایی

۱۰- انگشت اشاره در قانون دست راست سه انگشت عمود بر هم نشان دهنده کدام کمیت است؟

الف - جهت حرکت میدان      ب - جهت نیروی محرکه

ج - جهت حرکت هادی      د - جهت فلوی مغناطیسی


۱۱- فرکانس عبارت است از:

الف - تعداد زمان تناوبها در هر ثانیه      ب - تعداد سیکل های زده شده در هر ثانیه

ج - مسافت طی شده در یک ثانیه      د - مدت زمان طی شده یک سیکل



۱۲- در شکل ۹-۱۶۱ کدامیک از موارد زیر شکل صحیح زمان تناوب را نشان می دهد؟

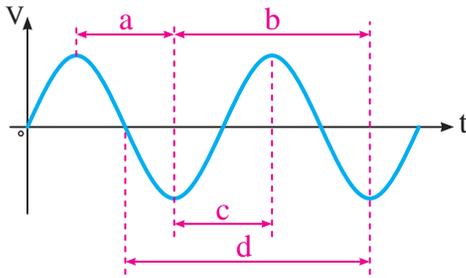

شکل ۹-۱۶۱

- الف - a  
ب - b  
ج - c  
د - d

۱۳- کدام رابطه شکل صحیح فرمول طول موج را نشان می دهد؟

- الف -  $\lambda = \frac{C}{f}$   
ب -  $\lambda = \frac{f}{C}$   
ج -  $\lambda = \frac{C}{q}$   
د -  $\lambda = 2\pi f$

۱۴- سرعت زاویه ای عبارت است از:

الف - سرعت متحرک در داخل میدان مغناطیسی

ب - زاویه چرخش متحرک در مسیر دایره‌ای به شعاع  $2\pi$

ج - سرعت چرخش متحرک در مسیر دایره‌ای

د - زاویه چرخش متحرک نسبت به شعاع مبنا در عرض یک ثانیه

۱۵- رابطه مقدار متوسط و مؤثر یک موج را نشان می دهد؟

- الف -  $V_{av} = 0.707 \times V_m$   
ب -  $V_{av} = 0.637 \times V_m$   
ج -  $V_{av} = 0.707 \times V_m$   
د -  $V_{av} = 0.637 \times V_m$


۱۶- معیار سنجش مقدار مؤثر موج متناوب چیست؟

الف - برابری مقدار گرمای ایجاد شده در مدارات جریان مستقیم

ب - برابری مقدار گرمای ایجاد شده در مدار اهمی خالص جریان مستقیم

ج - برابری مقدار گرمای ایجاد شده در مدارات جریان متناوب

د - برابری مقدار گرمای ایجاد شده اهمی جریان متناوب

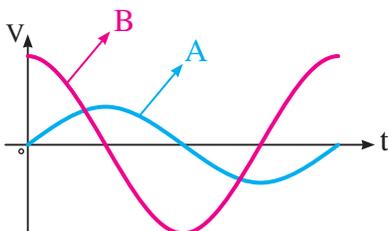

شکل ۹-۱۶۲

۱۷- با توجه به شکل ۹-۱۶۲ کدام مورد صحیح است؟

الف - موج B نسبت به موج A پیشفاز است.


ب - موج A نسبت به موج B پیشفاز است.

ج - موج A نسبت به موج B همفاز است.

د - دو موج ارتباطی با هم ندارند.



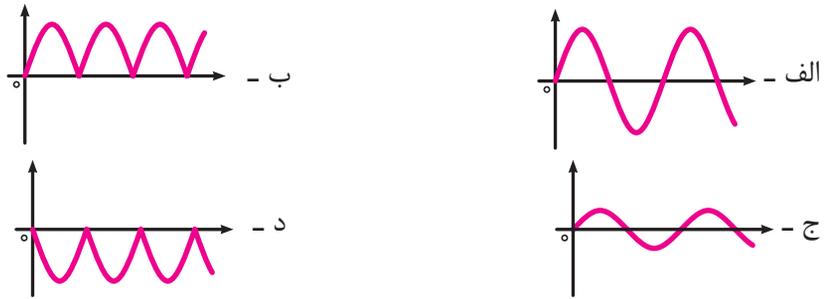۱۸- شکل موج توان در مدار اهمی خالص کدام است؟



۱۹- جریان در یک مدار خازنی خالص نسبت به ولتاژ چگونه است؟

- الف - ۹۰ درجه پس فاز  
ب - ۹۰ درجه پیش فاز  
ج - ۴۵ درجه پس فاز  
د - ۴۵ درجه پیش فاز

۲۰- عملکرد خازن در مدارهای جریان متناوب بدین صورت است که .....  
الف - از شبکه انرژی می گیرد و مصرف می کند.

ب - از شبکه انرژی می گیرد و به حرارت تبدیل می کند.

ج - از شبکه انرژی می گیرد و در خود ذخیره می کند.

د - از شبکه انرژی می گیرد و در خود ذخیره و سپس باز می گرداند.

۲۱- جریان در یک مدار سلفی نسبت به ولتاژ مدار چه وضعیتی دارد؟

- الف - ۹۰ درجه پس فاز  
ب - ۹۰ درجه پیش فاز  
ج - همفاز  
د - ۴۵ درجه پس فاز

۲۲- خاصیت مقاومتی سلف در جریان متناوب را ..... سلفی گویند.

- الف - اندوکتانس      ب - راکتانس      ج - رزیستانس      د - کاپاسیتانس

۲۳- کدام یک از گزینه های زیر در مورد یک مدار سلفی سری صحیح است؟

الف -  $X_{L_T} = X_{L_1} + X_{L_2}$       ب -  $X_{L_T} = \frac{1}{\frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}}}$

$L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}}$

ج -  $X_{L_T} = \frac{1}{\frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}}}$       د -  $X_{L_T} = X_{L_1} + X_{L_2}$

$L_T = L_1 + L_2$


$L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}}$

۲۴- بردار کمیت های اهمی خالص و غیراهمی خالص به ترتیب روی محورهای ..... و ..... رسم می شوند.


الف - افقی مثبت - افقی منفی      ب - افقی منفی - عمودی مثبت و منفی

ج - افقی مثبت - عمودی مثبت و منفی      د - افقی منفی - عمودی منفی



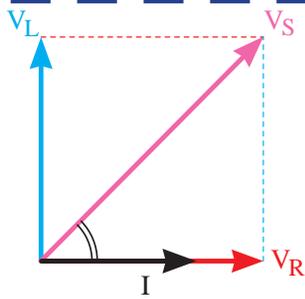

شکل ۹-۱۶۳

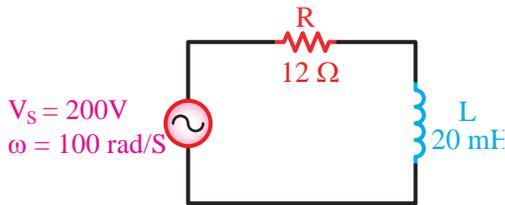

شکل ۹-۱۶۴

۲۵- دیاگرام برداری شکل ۹-۱۶۳ مربوط به چه مداری است؟

- الف - RL موازی  
 ب - RL سری  
 ج - RC موازی  
 د - RC سری

۲۶- در مدار شکل ۹-۱۶۴ ضریب قدرت مدار چه قدر است؟

- الف - ۰/۸  
 ب - ۰/۷  
 ج - ۰/۶  
 د - ۰/۵


۲۷- افزایش فرکانس در مدار RL سری موجب می شود تا مدار خاصیت ..... پیدا کند.

الف - اهمی تر  
 ب - سلفی تر

د - تغییر فرکانس تأثیری در مدار ندارد.

ج - اهمی و سلفی

$V_S = 48V$   
 $f = 1KHz$   
 $\pi = 3$

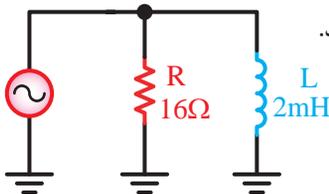

شکل ۹-۱۶۵

۲۸- جریان کل مدار شکل ۹-۱۶۵ چند است؟

- الف - ۱۰  
 ب - ۴/۸  
 ج - ۳/۲  
 د - ۵

۲۹- در صورت کاهش فرکانس در یک مدار RL موازی زاویه اختلاف فاز مدار .....

ب - کاهش می یابد.

الف - افزایش می یابد.

د - ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

ج - تغییری نمی کند.

۳۰- در مدار RL سری ..... به نسبت ..... با مقاومت ها بین اجزا مدار مستقیم می شود.

ب - ولتاژها - معکوس

الف - ولتاژها - مستقیم

د - جریان ها - معکوس

ج - جریان ها - مستقیم

۳۱- کدام رابطه شکل صحیح فرمول ضریب قدرت در مدارهای RC سری را نشان می دهد؟

ب -  $\frac{X_C}{Z}$

الف -  $\frac{X_C}{R}$

د -  $\frac{R}{Z}$

ج -  $\frac{R}{Z}$

۳۲- امپدانس مدار شکل ۹-۱۶۶ چند اهم است؟

ب - ۱۹۲


الف - ۲۸

د - ۹/۶

ج - ۲۰




$f = 50Hz$

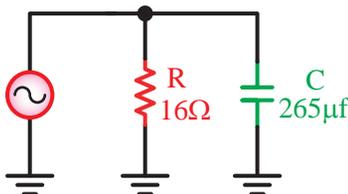

شکل ۹-۱۶۶

۳۳- مقدار ضریب قدرت غیر حقیقی مدار شکل ۹-۱۶۷ چقدر است؟

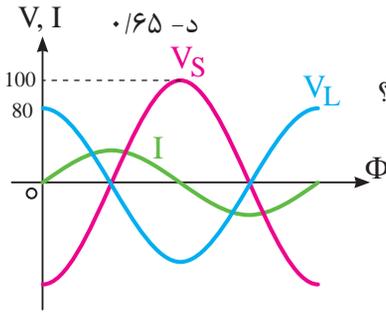

شکل ۹-۱۶۷

الف - ۰/۸  
ب - ۰/۷۵  
ج - ۰/۷  
د - ۰/۶۵

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \quad \text{د}$$

الف -  $Z = 0$   
ب -  $Z = Z_{max}$   
ج -  $Z = R$


الف -  $X_L < X_C$   
ب -  $X_C < X_L$   
د -  $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$

الف -  $X_L < X_C$

ج -  $X_L = X_C$

۳۵- امپدانس در مدارهای LC سری در شرایط رزونانس چقدر است؟

۳۶- دیاگرام برداری شکل ۹-۱۶۸ مربوط به کدام مدار و در چه شرایطی است؟

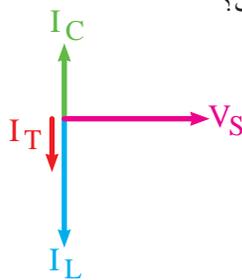

شکل ۹-۱۶۸

الف - LC سری  $X_L > X_C$   
ب - LC سری  $X_C > X_L$   
د - LC موازی  $X_C > X_L$


الف - LC موازی  $X_L > X_C$   
ج - LC موازی  $X_L > X_C$

۳۷- در یک مدار LC موازی اگر فرکانس مدار بیشتر از فرکانس رزونانس شود، وضعیت مدار چگونه است؟

الف - حالت خازنی  $X_L > X_C$   
ب - حالت خازنی  $X_C > X_L$   
د - حالت خازنی  $X_C > X_L$

ج - حالت خازنی  $X_L > X_C$

۳۸- فرکانس رزونانس مدار شکل ۹-۱۶۹ چند کیلوهرتز است؟

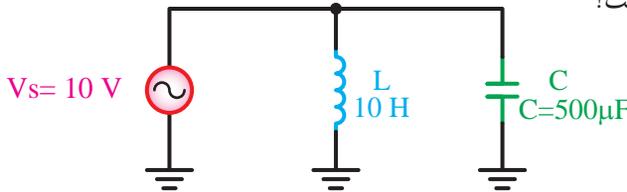

شکل ۹-۱۶۹

الف - ۳/۱  
ب - ۷/۰۷  
د - ۱۴

الف - ۳/۱

ج - ۲/۲

۳۹- اگر راکتانس خازنی مدار RC سری افزایش یابد زاویه اختلاف فاز به ..... نزدیک می شود.


الف - ۹۰+ درجه  
ب - ۹۰- درجه  
ج - صفر  
د - ۴۵+ درجه

الف - ۹۰+ درجه

ب - ۹۰- درجه

ج - صفر

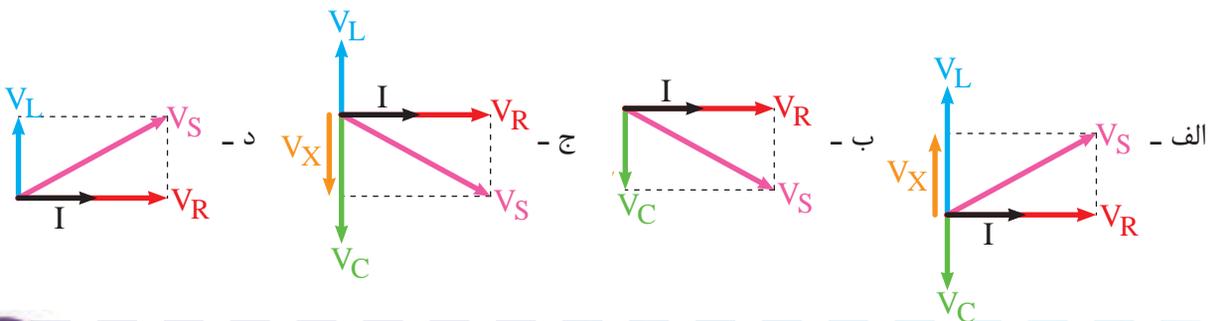۴۰- کدامیک از دیاگرام های برداری ولتاژها در حالت مدار RLC سری را نشان می دهد؟



۴۱- در حالت رزونانس مدار RLC سری امپدانس مدار برابر است با:

الف - ۰/۸

ب - ۰/۷۵

ج - ۰/۷

د - ۰/۶۵

الف - R

ب -  $\frac{1}{R}$

ج -  $X_C$

د -  $X_L$

۴۲- در فرکانس های کمتر از  $f_r$  مدارهای RLC سری جریان (I) ..... از  $V_S$  است و مدار در حالت ..... قرار


دارد.

الف - جلوتر - سلفی

ب - عقبتر - خازنی

ج - جلوتر - خازنی

د - عقبتر - سلفی

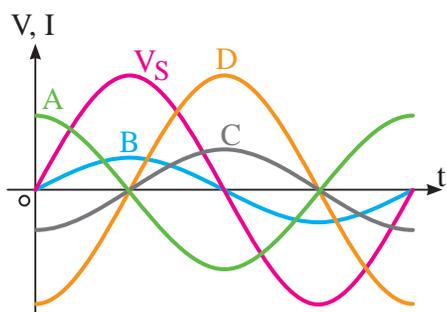

۴۳- در شکل ۹-۱۷۰ که مربوط به مدار RLC موازی است

کدام شکل موج نشان دهنده جریان  $I_L$  است؟

الف - A

ب - B

ج - C

د - D


۴۴- دیاگرام برداری شکل ۹-۱۷۱ مربوط به چه مداری است؟

الف - RLC موازی

ب - RL موازی

ج - RLC سری

د - RL سری

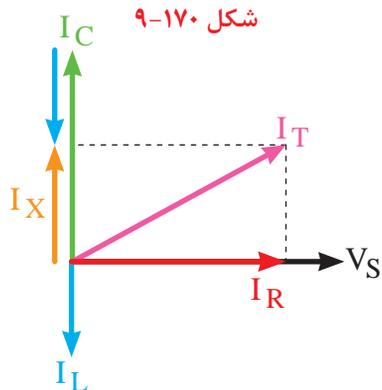

شکل ۹-۱۷۱

۴۵- ضریب قدر مدار شکل ۹-۱۷۲ چقدر است؟


الف - ۰/۴

ب - ۰/۹

ج - ۰/۸

د - ۰/۶

$V = 100V$   
 $f = 100Hz$   
 $\pi = 3$

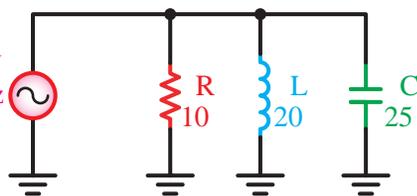

شکل ۹-۱۷۲

۴۶- توانی را که از طرف تولید کننده به مدار فرستاده می شود را توان ..... گویند.

الف - ظاهری (Q)

ب - اکتیو (S)

ج - ظاهری (S)

د - اکتیو (Q)

۴۷- کدامیک از روابط زیر غلط است؟

الف -  $P = \sqrt{S^2 + Q^2}$





ب -  $Q = X \cdot I_e^2$

ج -  $P = \frac{V_e^2}{R}$

د -  $S = \frac{V_e}{I_e}$



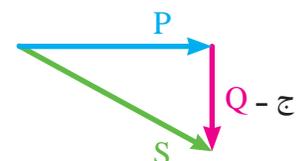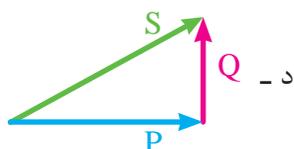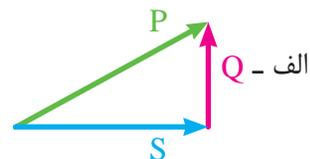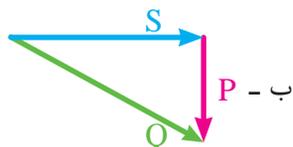۴۸- کدام یک از گزینه های زیر شکل صحیح مثلث توان ها را در حالت سلفی نشان می دهد؟



۴۹- اگر شکل موجی از موج دیگر زودتر شروع شود، در اصطلاح به آن موج ..... می گویند.

۵۰- مقاومتی که سلف از خود در جریان متناوب نشان میدهد، راکتانس سلفی نامند.  صحیح  غلط

۵۱- در مدارهای سلفی ولتاژ مدار نسبت به جریان ۹۰ درجه ..... است.

۵۲- در مدارهای RLC به ازاء تغییرات فرکانس هیچ گاه مقادیر  $X_L$  و  $X_C$  برابر نخواهند شد. صحیح  غلط

۵۳- در محاسبات توان، توان راکتیو سلفی را با علامت ..... و توان راکتیو خازنی را با علامت ..... نشان می دهند.

۵۴- در مدارهای RLC موازی و در حالت رزونانس جریان کل مدار حداکثر است. صحیح  غلط

۵۵- سلف معادل چند سلف موازی از مقدار هر یک از سلف های مدار ..... است.



مطالب مربوط به سوالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



## واحد کار مبانی الکتریسته

### فصل دهم: اصول کار مولدهای جریان مستقیم

#### هدف کلی

آشنایی با ساختمان و اصول کار مولدهای جریان مستقیم

**هدف های رفتاری:** در پایان این فصل انتظار می رود که فراگیر بتواند:

- ۱- اجزای اصلی و فرعی یک مولد dc را نام ببرد.
- ۲- تفاوت کموتاتورهای ac و dc را بیان کند.
- ۳- اصول کار و چگونگی به وجود آمدن شکل موج خروجی مولدهای dc را با رسم شکل توضیح دهد.
- ۴- اثر افزایش تعداد دور و گروه کلاف ها و تیغه های کلکتور را توضیح دهد.

ساعت		
نظری	عملی	جمع
۴	-	۴



۱- در داخل دستگاه های جوش ممکن است کدام یک از وسایل زیر استفاده نشود؟

الف - ترانس      ب - مولد dc      ج - سیم مسی      د- الکتروود

۲- ولتاژ تولید شده توسط باتری قلمی مشابه کدام یک از موارد زیر نیست؟

الف - مولد ac      ب - مولد dc      ج - باتری کتابی      د- باتری ماشین

۳- برای شارژ باتری اتومبیل کدام یک از وسایل زیر استفاده می شود؟

الف - باتری      ب - دلکو      ج - آفتامات      د- دینام





۴- کدامیک از موارد زیر از اجزای یک دینام دوچرخه نیست؟

الف - آرمیچر      ب - هرزگرد      ج - آهنربا      د- سیم پیچ قطب های N و S

۵- در کدام وسیله زیر زغال (جاروبک) به کار نمی رود؟

الف - دریل      ب - جارو برقی      ج - همزن      د- موتور کولر

۶- کدامیک از امواج زیر dc است؟

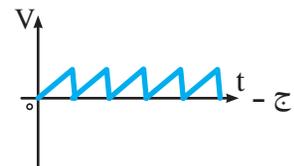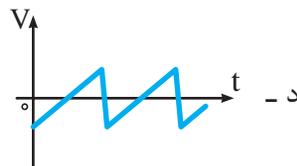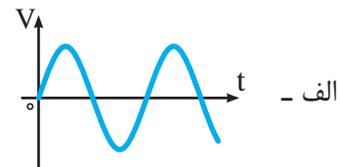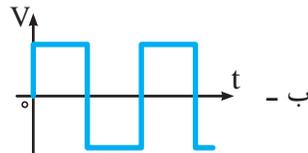

۷- انگشت شست در قانون دست راست ژنراتورها نشان دهنده کدام کمیت است؟

الف - جهت حرکت هادی      ب - جهت نیروی محرکه

ج - جهت میدان مغناطیسی      د - جهت قطب ها

۸- فرکانس موجی با زمان متناوب ۵ میلی ثانیه بر هرتز است؟

الف - ۱۰۰      ب - ۲۰۰      ج - ۲۰      د- ۰/۰۰۵

۹- مقدار مؤثر یک موج سینوسی با ماکزیمم دامنه ۱۰ ولت چقدر است؟

الف - ۱۲/۷۴      ب - ۷/۰۷      ج - ۱۴/۱۴      د- ۰/۶۳۶

