

فصل پنجم

تقویت‌کننده‌های قدرت

Power Amplifier

زمان اجرا : ۱۲ ساعت آموزشی

هدف کلی : بررسی مدارهای تقویت‌کننده قدرت ساده، کامپلی متراری، زوج دارلینگتون و مجتمع

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱. کلاس AB را از روی مدار آن تحلیل کند.
- ۲. استفاده از زوج دارلینگتون برای افزایش قدرت را از روی مدار تحلیل کند.
- ۳. مدار تقویت‌کننده پوش پول با طبقه راه انداز را تحلیل کند.
- ۴. مدار تقویت‌کننده کلاس C را شرح دهد.
- ۵. تقویت‌کننده کلاس D را شرح دهد.
- ۶. راندمان تقویت‌کننده‌های قدرت را باهم مقایسه کند.
- ۷. چگونگی پایداری حرارتی در تقویت‌کننده قدرت را شرح دهد.
- ۸. مشخصه گرمایی ترانزیستور قدرت و رابطه آن را با توان تلف شده تعریف کند.
- ۹. مقاومت حرارتی رادیاتور را محاسبه کند.
- ۱۰. نمونه‌ای از آسی سی تقویت‌کننده صوت را معرفی کند.
- ۱۱. به سوالات الگوی پرسش پاسخ دهد.

- ۱. تقویت‌کننده قدرت را شرح دهد.
- ۲. مشخصات عمومی تقویت‌کننده قدرت را نام ببرد.
- ۳. کلاس‌های مختلف تقویت‌کننده قدرت را با استفاده از منحنی‌های مشخصه ورودی و خروجی ترانزیستور، توضیح دهد.
- ۴. تقویت‌کننده قدرت کلاس A با کوپلر خازنی و ترانسفورماتوری را توضیح دهد.
- ۵. ضربی شایستگی را توضیح دهد.
- ۶. راندمان تقویت‌کننده کلاس A با کوپلر خازنی را محاسبه کند.
- ۷. تقویت‌کننده پوش پول ترانسفورماتوری کلاس B را شرح دهد.
- ۸. مدار تقویت‌کننده پوش پول بدون ترانسفورماتور را تحلیل کند.
- ۹. روش‌های مختلف قرار دادن پوش پول مکمل در

را تقویت می‌کنند. در واقع تقویت ولتاژ یا جریان همان تقویت توان است. ولی منظور ما از تقویت‌کننده توان یا تقویت‌کننده قدرت، تقویت‌کننده‌ای است که بتواند توان قابل ملاحظه‌ای را

پیش‌گفتار
همه تقویت‌کننده‌هایی را که تاکنون بررسی کرده‌ایم، در اصل، تقویت‌کننده توان هستند زیرا آن‌ها، ولتاژ، جریان یا هردو

به بار منتقل کند.

چنان‌چه قدرت خروجی تقویت‌کننده‌ای بیشتر از چند ده میلی‌وات باشد، آن را تقویت‌کننده توان می‌نامند. تقویت‌کننده‌های قدرت برای انتقال حداکثر توان باید دارای ولتاژ و جریان خروجی با دامنه زیاد باشند. لذا تقویت‌کننده‌های قدرت در رده تقویت‌کننده‌های سیگنال بزرگ (Large Signal) به شمار می‌آیند. از آنجا که در این حالت تغییرات جریان کلکتور در مقایسه با جریان نقطه کار نسبتاً زیاد است، مشخصات ترانزیستور تقویت‌کننده قدرت، مانند β و g_m با جریان خروجی تغییر می‌کنند. معمولاً در طبقات قدرت، تغییر شکل (اعوجاج) در شکل موج زیاد و قابل ملاحظه است، لذا باید با به کارگیری روش‌های مختلف این تغییر شکل موج را به حداقل کاهش داد.

تقویت‌کننده‌های قدرت معمولاً در طبقه انتهایی یک دستگاه تقویت‌کننده صوتی قرار می‌گیرند، بهره تقویت ولتاژ این تقویت‌کننده‌ها در حدود واحد (یک) و بهره جریان آن‌ها زیاد است.

۲-۵-پخش‌گرمای ایجاد شده در تقویت‌کننده :
چون حرارت ایجاد شده در پیوند ترانزیستورهای قدرت زیاد است، باید با نصب آن‌ها روی صفحات فلزی گرمائیگر (Heat sink) که ساختمانی رادیاتور مانند دارند، گرمای ایجاد شده را به خارج منتقل کنند. در تقویت‌کننده‌های پرقدرت اگر از گرمائیگر مناسب استفاده نشود، ترانزیستورها به سرعت صدمه می‌ینند و می‌سوزند. حرارت ایجاد شده در پیوند، مناسب با توان تلف شده در ترانزیستور است. توان تقریبی تلف شده در یک ترانزیستور امیر مشترک از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$P_C = V_{CE} \cdot I_C$$

در هیچ شرایطی نباید مقدار P_C از حداکثر توان مجاز ترانزیستور تجاوز کند. حداکثر توان مجاز را که توسط کارخانه سازنده ترانزیستور تعیین می‌شود با نماد P_{Cmax} نشان می‌دهند. می‌توانیم معادله P_C را در تلفات ماقریم به صورت زیر بنویسیم :

$$\text{یک مقدار ثابت } V_{CE} \cdot I_C = P_{Cmax} =$$

با توجه به معادله فوق چون P_{Cmax} ثابت است باید به این مسئله توجه کرد که اگر V_{CE} افزایش یابد، حداکثر مقدار I_C کاهش می‌یابد و برعکس، با افزایش I_C از حداکثر مقدار مجاز V_{CE} کاسته می‌شود.

هرقدر از تلفات ترانزیستور کاسته شود، بازده آن افزایش می‌یابد. برای کاهش تلفات ترانزیستور، باید جریان حالت سکون آن، یعنی جریانی که در غیاب سیگنال ورودی از آن می‌گذرد را کم کنیم.

با کاهش زمان روشن بودن ترانزیستور نیز تلفات آن کاهش می‌یابد.

۱-۵-مشخصات عمومی تقویت‌کننده‌های قدرت

به طور خلاصه تقویت‌کننده‌های قدرت باید دارای مشخصات عمومی به شرح زیر باشند :

الف) تغییر شکل موج یا اعوجاج کم

ب) امپدانس خروجی کم

پ) بهره جریان زیاد

ت) راندمان بالا


ث) مشخصه فرکانسی خوب

۲-۵-عوامل مهم در تقویت‌کننده‌های قدرت
دو عامل مهم زیر را در تقویت‌کننده‌های قدرت باید مورد توجه قرار دهیم :

۲-۵-۱-بازده تقویت‌کننده (Efficiency) : بازده

تقویت‌کننده از نسبت توان ac منتقل شده به بار به کل توان dc گرفته شده از منبع تغذیه به دست می‌آید. معمولاً بازده را بر حسب

حداکثر تغییرات جریان کلکتور و حداکثر تغییرات ولتاژ کلکتور امیز به صورت شکل ۳-۵ در می‌آید.

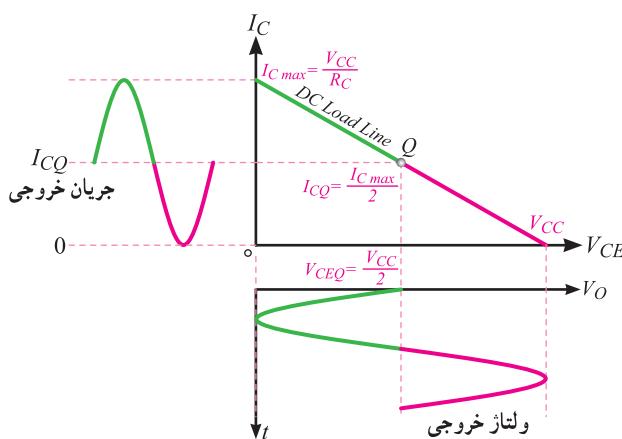


شکل ۳-۵-۳ مختصات نقطه کار DC در کلاس A و چگونگی تغییرات I_C و V_{CE} روی خط بار

۱-۵-۳-۱ محاسبه راندمان تقویت‌کننده کلاس A :

برای محاسبه راندمان، باید توان dc گرفته شده از منبع تغذیه و توان ac منتقل شده به بار را محاسبه کنیم.
مقدار متوسط توانی که تقویت‌کننده از منبع تغذیه می‌گیرد برابر است با :

$$P_{dc} = V_{CC} I_S$$

با توجه به شکل ۴-۵ مقدار I_S برابر با $I_{BQ} + I_{CQ}$ است.

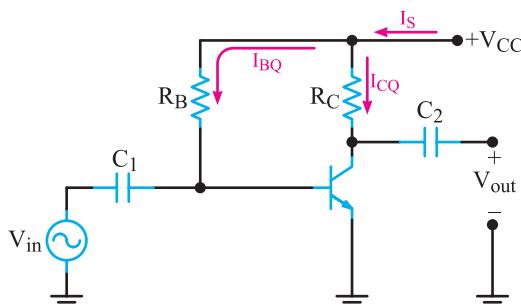

شکل ۴-۵-۱ یک نمونه تقویت‌کننده کلاس A

به جای I_S مساوی آن را در رابطه توان قرار می‌دهیم.

$$P_{dc} = V_{CC} (I_{CQ} + I_{BQ})$$

$$P_{dc} = V_{CC} I_{CQ} + V_{CC} I_{BQ}$$


۳-۵-۲ تقویت‌کننده کلاس A

برحسب این که یک تقویت‌کننده در چه کسری از یک پریود کامل (T) سیگنال ac ورودی فعال باشد، آن را در یکی از ردهای (کلاس‌های) A، AB، B یا C جای می‌دهند.
به تقویت‌کننده‌هایی که تمام موج ورودی را به طور کامل عبور می‌دهند، تقویت‌کننده‌های کلاس A می‌گویند. یک تقویت‌کننده کلاس A همواره در ناحیه فعال کار می‌کند. معمولاً همه تقویت‌کننده‌های صوتی در کلاس A کار می‌کنند مگر در مواردی خاص که در دنباله همین فصل به بیان آن می‌پردازیم. در شکل ۱-۵-۱ بلوک دیاگرام یک تقویت‌کننده کلاس A و شکل موج ورودی و خروجی آن نشان داده است.



شکل ۱-۵-۱-۱ موج ورودی و خروجی تقویت‌کننده کلاس A

در شکل ۵-۲، یک تقویت‌کننده کلاس A نشان داده شده است. برای آن که در خروجی حداکثر دامنه ولتاژ و حداکثر دامنه جریان را داشته باشیم، باید ترانزیستور را طوری بایاس کیم که جریان حالت سکون آن برابر با نصف مقدار ماکزیمم (یعنی $I_{CQ} = \frac{1}{2} I_{Cmax}$) و ولتاژ حالت سکون آن نیز نصف مقدار ماکزیمم (یعنی $V_{CEQ} = \frac{1}{2} V_{CC}$) شود.

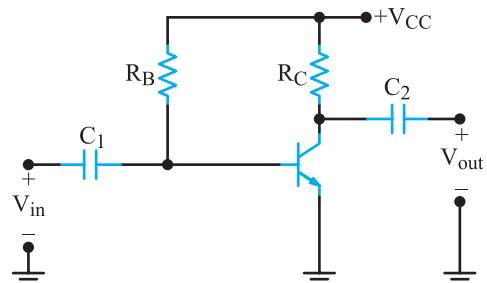

شکل ۲-۵-۱ مدار تقویت‌کننده کلاس A

با توجه به شرایط بیان شده، در صورت اعمال سیگنال متناظر به تقویت‌کننده کلاس A، اگر از $V_{CE(sat)}$ صرف نظر کنیم،

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{V_{CC}}{2R_C} \right) = \frac{V_{CC}}{2\sqrt{2}R_C}$$

مقادیر V_{rms} و I_{rms} را در رابطه توان می‌گذاریم و P_L را

چون I_{BQ} خیلی کوچک‌تر از I_{CQ} است لذا می‌توانیم از $V_{CC} \cdot I_{BQ}$ صرف‌نظر کنیم بنابراین رابطه به صورت زیر درمی‌آید.

$$P_{dc} = V_{CC} I_{CQ}$$

به شکل ۳-۵ توجه کنید.

$$P_L = I_{rms} \cdot V_{rms} = \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}R_C} \times \frac{V_{CC}}{2\sqrt{2}R_C}$$

$$\boxed{P_L = \frac{V_{CC}^2}{4R_C}}$$

با جایگزینی مقادیر P_L و P_{dc} در رابطه بازده مقدار η را

محاسبه می‌کنیم.

$$\eta = \frac{P_L}{P_{dc}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{\frac{V_{CC}^2}{4R_C}}{\frac{V_{CC}^2}{2R_C}} \times 100\% = 25\%$$

$$\boxed{\eta = 25\%}$$

با توجه به این که در مدارهای عملی معمولاً دامنه ولتاژ و دامنه جریان (I_{rms} و V_{rms}) کم‌تر از مقادیر آرمانی گفته شده است بازده تقویت‌کننده نیز از ۲۵ درصد کم‌تر می‌شود.

۳-۵-۲- ضریب شایستگی (Figure of merit):

برای تقویت‌کننده‌های قدرت، ضریب شایستگی به صورت نسبت حداکثر توان تلف شده در ترازیستور به حداکثر توان ac انتقالی به بار تعریف می‌شود. برای تقویت‌کننده امیتر مشترک شکل ۳-۲ حداکثر توان تلف شده که در ترازیستور به صورت گرماتلف می‌شود برابر است با :

$$\boxed{P_{Cmax} = V_{CEQ} \cdot I_{CQ}}$$

$$P_{Cmax} = \frac{V_{CC}}{2} \times \frac{V_{CC}}{2R_C} = \frac{V_{CC}^2}{4R_C}$$

با توجه به اینکه توان ماکریم ac انتقالی به بار برابر است با :

$$\boxed{P_{L(ac)max} = \frac{V_{CC}^2}{4R_C}}$$

مقدار I_{CQ} ، میانگین تغییرات جریان کلکتور و برابر با $\frac{I_{Cmax}}{2}$ است. با توجه به خط بار، به جای I_{Cmax} مقدار $\frac{V_{CC}}{2R_C}$ را فرار می‌دهیم و I_{CQ} را به دست می‌آوریم.

$$I_{CQ} = \frac{I_{Cmax}}{2} = \frac{\frac{V_{CC}}{2R_C}}{2} = \frac{V_{CC}}{4R_C}$$

در رابطه توان (P_{dc}) مقدار I_{CQ} را جایگزین می‌کنیم.

$$P_{dc} = V_{CC} \times \frac{V_{CC}}{4R_C} = \frac{V_{CC}^2}{4R_C}$$

$$\boxed{P_{dc} = \frac{V_{CC}^2}{4R_C} \text{ دریافتی از منبع تغذیه}}$$

توان ac منتقل شده به بار از حاصل ضرب جریان مؤثر

خروجی در ولتاژ مؤثر خروجی به دست می‌آید :

$$P_L = (I_{Lrms}) (V_{Lrms})$$

همان‌طور که از شکل ۳-۵ ملاحظه می‌شود، نقطه کار ترازیستور درست در وسط خط بار dc تنظیم شده است. بنابراین مقدار پیک تا پیک ولتاژ ac برابر با V_{CC} و دامنه پیک برابر با $V_m = \frac{V_{CC}}{2}$ می‌شود. هم‌چنین حداکثر دامنه جریان ac برابر با $\frac{I_{Cmax}}{2}$ است. به جای I_{Cmax} مقدار معادل آن یعنی $\frac{V_{CC}}{R_C}$ را فرار می‌دهیم و I_m را به دست می‌آوریم.


$$I_m = \frac{I_{Cmax}}{2} = \frac{\frac{V_{CC}}{2R_C}}{2} = \frac{V_{CC}}{4R_C}$$

$$\text{می‌دانیم } V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \text{ است پس می‌توانیم بنویسیم :}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{V_{CC}}{2} \right) = \frac{V_{CC}}{2\sqrt{2}}$$

برای محاسبه I_{rms} نیز به همین ترتیب عمل می‌کنیم.

برای افزایش راندمان می‌توانیم از مدار شکل ۵-۵ استفاده کنیم.
در این مدار، ترانسفورماتور را ایده‌آل فرض می‌کنیم.

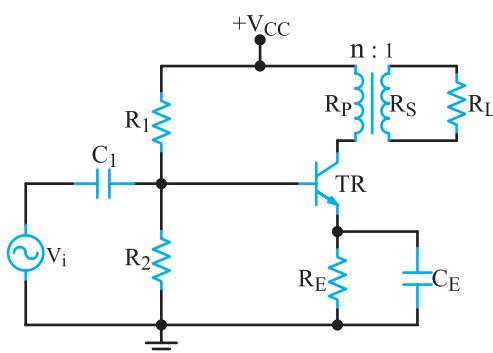

شکل ۵-۵- تقویت‌کننده کلاس A با کوپلر ترانسفورماتوری

توان DC متوسطی که از منبع تغذیه گرفته می‌شود برابر است با :

$$P_{dc} = V_{CC} I_{CQ}$$

بخشی از این توان به بار منتقل می‌شود و بخش دیگر در تقویت‌کننده به صورت حرارت تلف می‌شود. در محاسبات از تلفات مقاومت‌های تقسیم‌کننده ولتاژ R_2 و بیس ترانزیستور صرف نظر می‌کنیم. در اغلب موارد چون مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور و هم‌چنین مقدار مقاومت فیدبک امیتر (R_E) خیلی کم است، می‌توانیم تلفات این دو جزء را نیز نادیده بگیریم. بدین ترتیب، تلفات تقویت‌کننده فقط به تلفات پیوند کلکتور منحصر می‌شود. پس می‌توانیم بنویسیم :

$$P_{dc} = P_L + P_C$$

در این معادله، P_L توان منتقل شده به بار و P_C توان تلف شده در پیوند کلکتور است. با استفاده از روابط ریاضی می‌توان اثبات کرد که در حالت ایده‌آل بازده این تقویت‌کننده برابر ۵۰ درصد است. در عمل بازده این تقویت‌کننده از ۴۰ درصد تجاوز نمی‌کند. چرا؟

معمولًاً مقدار R_E خیلی کوچک است؛ به طوری که روی آن بیش از یک ولت افت ولتاژ بوجود نمی‌آید. مقاومتی که از دو سر اولیه ترانسفورماتور دیده می‌شود،

ضریب شایستگی را براساس مقدار بالا محاسبه می‌کنیم.

$$\frac{P_{C\max}}{(P_{Lac})_{\max}} = \frac{\frac{V_{CC}^2}{4R_C}}{\frac{V_{CC}^2}{8R_C}} = 2$$

عدد شایستگی نشان می‌دهد که تلفات حرارتی ترانزیستور دو برابر توان منتقل شده به بار است؛ مثلاً بازاری یک وات توان منتقل شده به بار، دو وات قدرت در ترانزیستور تلف می‌شود.

توجه داشته باشید که ترانزیستور نباید وارد منطقه اشباع یا قطع شود. به همین دلیل، باید دامنه نوسانات ولتاژ کمتر از $\frac{V_{CC}}{2}$ و دامنه نوسانات جریان نیز کمتر از $\frac{I_{Cmax}}{2}$ باشد.

در صورتی که محاسبات بالا را برای تقویت‌کننده‌های بیس مشترک و کلکتور مشترک در کلاس A تکرار کنیم، به نتایج به دست آمده برای حالت امیتر مشترک می‌رسیم. هم‌چنین می‌توان نشان داد که اگر تقویت‌کننده کلاس A در حالت کلکتور مشترک به کار رود، نسبت به دو حالت دیگر، دارای اعوجاج بسیار کمتری در خروجی خواهد بود.

تمرین کلاسی: در یک تقویت‌کننده کلاس A با کوپلر RC، اگر توان مؤثر رسیده به بار ۱۰ وات باشد، تلفات حرارتی ترانزیستور چه قدر است؟

هنگام تدریس مباحث این فصل، قسمت‌هایی را که امکان پذیر است با نرم افزار مولتی سیم به نمایش درآورید و از هنرجویان بخواهید که عمل شبیه‌سازی را در خارج از ساعات درسی و در منزل اجرا نمایند و نتایج را به کلاس ارائه دهند. برای این منظور از کتاب آزمایشگاه مجازی جلد دوم می‌توانید استفاده کنید.

۵-۲-۳- تقویت‌کننده کلاس A با کوپلر ترانسفورماتوری : چون مدار شکل ۵-۴ بازده کمی دارد،


است. اگر ترانزیستور را در ناحیه قطع بایاس کنیم، هنگامی که سیگнал وجود ندارد، از کلکتور ترانزیستور جریانی نمی‌گذرد یعنی $I_{CQ} = 0$ می‌شود بنابراین توان تلف شده در حالت بی‌کاری (سکون) برابر صفر می‌شود.

به این ترتیب می‌توانیم بازده تقویت کننده را به $78/5$ درصد افزایش دهیم. در این حالت ترانزیستور فقط برای نیمی از یک سیکل سیگنال ورودی هدایت می‌کند. در اصطلاح می‌گوییم تقویت کننده در کلاس B قرار دارد. بلوك دیاگرام تقویت کننده کلاس B و شکل موج ورودی و خروجی آن را در شکل ۷-۵ نشان داده‌ایم.



شکل ۷-۵- بلوك دیاگرام تقویت کننده کلاس B و شکل موج ورودی و خروجی آن

با اعمال سیگنال متناوب به ورودی تقویت کننده، ترانزیستور از ناحیه قطع خارج می‌شود و در ناحیه خطی (فعال) کار می‌کند. یک نمونه تقویت کننده کلاس B که دارای آرایش کلکتور مشترک است را همراه با شکل موج ورودی و خروجی آن در شکل ۸-۵ مشاهده می‌کنید.

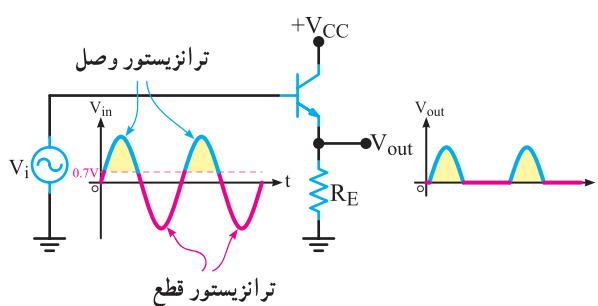

شکل ۸-۵- تقویت کننده کلاس B

برای داشتن یک شکل موج کامل در خروجی تقویت کننده کلاس B باید از دو ترانزیستور استفاده کنیم. به چنین مداری «پوش بول» (push pull) می‌گویند.

برابر است با


$$R_p = \frac{\Delta V_{CQ}}{\Delta I_C} = \frac{2V_{CQ}}{2I_{CQ}} = \frac{V_{CQ}}{I_{CQ}}$$

و نسبت دور ترانسفورماتور از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$n = \sqrt{\frac{R_p}{R_s}} = \sqrt{\frac{R_p}{R_L}}$$

در این معادله، R_s مقاومت ثانویه ترانسفورماتور و R_L مقاومت بار است که با هم برابرند. در تقویت کننده‌های صوتی، باری که به خروجی مدار وصل می‌شود عموماً یک بلندگوست. بلندگو در فرکانس‌های بالا از خود خاصیت سلفی زیادی نشان می‌دهد. این امر موجب افزایش مقدار R_L می‌شود. لذا تطبیق امپدانس تقویت کننده به هم می‌خورد و ممکن است ترانزیستور آسیب بیند.


برای پیشگیری از آسیب دیدن ترانزیستور، می‌توان کلکتور آن را با یک خازن جبران کننده به ظرفیت چند نانوفاراد مطابق شکل ۶-۵ به زمین وصل کرد.

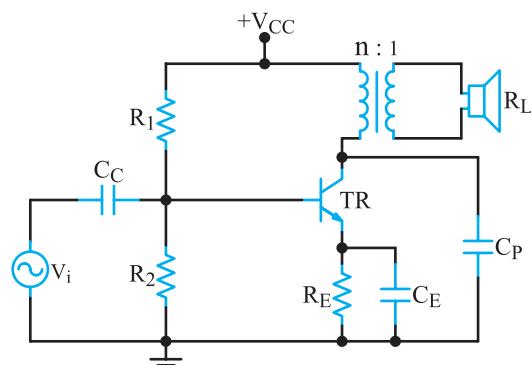

شکل ۶-۵- تقویت کننده کلاس A با خازن جبران کننده (C_p)

۴-۵- تقویت کننده کلاس B

دیدیم که بازده تقویت کننده‌های کلاس A به علت تلفات زیادی که دارد بسیار کم است و از 50% درصد تجاوز نمی‌کند. تلفات زیاد توان در این تقویت کننده‌ها در اثر برقراری دائمی جریان کلکتور به وجود می‌آید، زیرا توانی که از منبع تغذیه کشیده می‌شود، همواره ثابت و مستقل از بار و برابر با $P_{dc} = V_{CC}I_{CQ}$

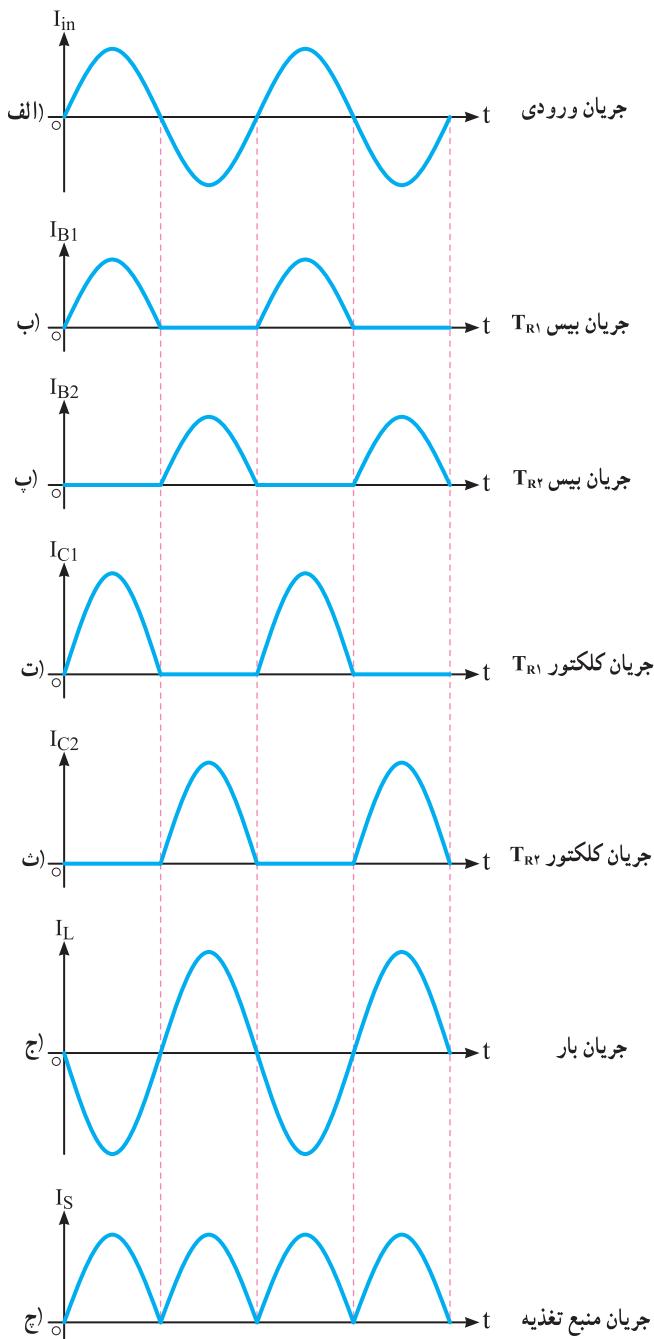


شکل ۵-۵- شکل موج جریان نقاط مختلف تقویت‌کننده پوش پول

۱-۴-۵- محاسبه راندمان مدار : جریانی که از منبع تغذیه کشیده می‌شود، برابر با مجموع جریان‌های I_{B1} و I_{B2} است. این جریان یک سیگنال یک طرفه - مطابق شکل ۵-۵-ج - با مقدار متوسط $\frac{2I_m}{\pi}$ است. لذا توان داده شده توسط منبع تغذیه به مدار برابر است با:

۱-۴-۶- تقویت‌کننده «پوش - پول»
ترانسفورماتوری : در شکل ۹-۵، مدار یک تقویت‌کننده پوش پول رسم شده است.

در این مدار در حالتی که سیگنال متناوب ورودی صفر است، ترانزیستورها در حالت خاموش ($I_{CQ1} = I_{CQ2} = 0$) قرار دارند و هیچ جریانی از منبع تغذیه کشیده نمی‌شود.

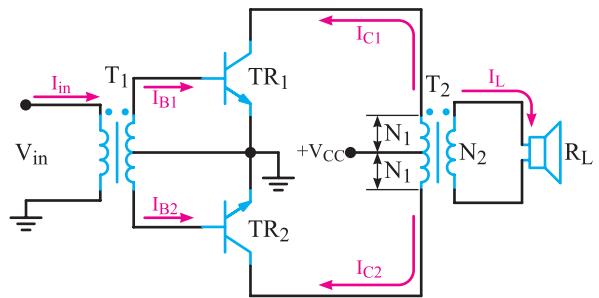


شکل ۹-۵- مدار تقویت‌کننده پوش پول کلاس B با کوپلаз ترانسفورماتوری

اگر یک سیگنال متناوب به ورودی مدار بدهیم، این سیگنال به ثانویه ترانسفورماتور T_1 القاء می‌شود. چون سر وسط ترانسفورماتور T_1 به زمین (سیم مشترک) وصل شده است، موج‌های مربوط به دو سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور نسبت به سر وسط در فاز مخالف هم قرار می‌گیرند. لذا هنگامی که به بیس ترانزیستور TR_1 نیم سیکل مثبت می‌رسد ترانزیستور TR_1 را هادی می‌کند. در این حالت به بیس ترانزیستور TR_2 نیم سیکل منفی می‌رسد و TR_2 را در حالت قطع قرار می‌دهد.

در نیم سیکل بعدی به بیس ترانزیستور TR_1 نیم سیکل منفی و به بیس ترانزیستور TR_2 نیم سیکل مثبت می‌رسد و TR_2 را قطع و TR_1 را هادی می‌کند. هادی شدن هر ترانزیستور در بیس و کلکتور آن جریان I_C و I_B را برقرار می‌کند. در شکل ۱-۵-الف تا ج، شکل موج جریان ورودی (I_{in}) و جریان‌های بیس (I_{B1} و I_{B2}) و جریان‌های کلکتور ترانزیستورها (I_{C1} و I_{C2}) و جریان خط تغذیه (I_S) و جریان بار (I_L) با حفظ رابطه زمانی رسم شده‌اند.

الف) چون هر دو ترانزیستور در ناحیه قطع بایاس شده‌اند، دیود بیس امیر ترانزیستورها باید توسط سیگنال متناوب ورودی هادی شوند؛ لذا حدود $7/0$ ولت از دامنه سیگنال ورودی برای بایاس بیس به کار می‌رود و تقویت نمی‌شود. علاوه‌بر شکل موج خروجی تغییر شکل (اعوجاجی)، مطابق شکل ۱۱-۵ به وجود می‌آید. این تغییر شکل را، اعوجاج تقاطعی (crossover distortion) می‌نامند.

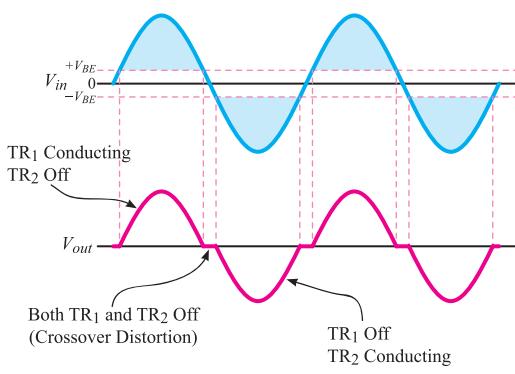

شکل ۱۱-۵- اعوجاج تقاطعی در شکل موج خروجی

ب) اشکال دیگر مدار این است که در موقع فعل بودن ترانزیستورها، جریان زیادی را از منبع تغذیه می‌کشنند؛ بنابراین، در ولتاژ تغذیه افتی متناسب با دامنه سیگنال خروجی به وجود می‌آید. این افت ولتاژ موجب به نوسان افتادن مدار می‌شود. برای برطرف کردن این اشکال‌ها باید ترانزیستورهای TR_۱ و TR_۲ را در آستانه هدایت بایاس کنیم.

۴-۵-۴- معایب تقویت‌کننده پوش پول
ترانسفورماتوری: امروزه استفاده از مدار پوش پول با ترانسفورماتور تقریباً منسوخ شده است زیرا ترانسفورماتور جاگیر و سنگین است و روی پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده اثر می‌گذارد و آن را از یکنواختی درمی‌آورد. در تقویت‌کننده با کوپل‌لر ترانسفورماتوری، اگر در حال کار، بلندگو از مدار قطع شود، ولتاژ القایی خیلی زیادی روی کلکتور ترانزیستورها می‌افتد و به ترانزیستورهای خروجی آسیب می‌رساند. برای جلوگیری از سوختن ترانزیستورها، باید قبل از قطع شدن بلندگو ولوم صدا را تا آخر بیندیم یا به جای بلندگو یک مقاومت اهمی پُروات و برابر با امپدانس بلندگو قرار دهیم.

چون هریک از دو ترانزیستور به تناوب هدایت می‌کند، جریانی که از بار می‌گذرد به صورت یک سیگنال دو طرفه کامل و مطابق شکل ۱۱-۵- ج است. توانی که به بار منتقل می‌شود برابر است با :

$$P_L = I_{L(rms)} \cdot V_{L(rms)} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \times \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} I_m V_m$$

I_m و V_m به ترتیب دامنه‌های ماکریم جریان و ولتاژ در طرف اولیه ترانسفورماتور تطبیق است. چون این ترانسفورماتور را بدون تلفات فرض کرده‌ایم به آسانی می‌توانیم بازده تقویت کننده را به دست آوریم.

$$\eta = \frac{P_L}{P_{dc}} = \frac{\frac{1}{2} V_m I_m}{\frac{1}{2} V_{cc} I_m} \times 100\% = \frac{\pi}{4} \times \frac{V_m}{V_{cc}} \times 100\%$$

حداکثر راندمان در شرایطی به دست می‌آید که $V_m = V_{cc}$ شود. در رابطه η به جای V_m مقدار V_{cc} را می‌گذاریم و راندمان را محاسبه می‌کنیم.

$$\eta_{max} = \frac{\pi}{4} \times 100\% = 78.5\%$$

در تقویت‌کننده پوش پول حداکثر توان تلف شده در هر ترانزیستور از رابطه $P_{cmax} = 0.5 P_L$ به دست می‌آید. با توجه به محاسبات بالا در می‌باییم که بازده تقویت‌کننده پوش پول بیشتر از بازده تقویت‌کننده کلاس A است. هم‌چنین برای انتقال یک قدرت مشخص به بار، ترانزیستورهای کم قدرت‌تری مورد نیاز است؛ مثلاً اگر بخواهیم ۱۰ وات توان را به باری برسانیم، به ترانزیستورهایی با قدرت $2W = P_{cmax}$ نیاز داریم. در حالی که در تقویت‌کننده شکل ۴-۵-۴ برای انتقال چنین توانی به بار، نیاز به ترانزیستوری با قدرت $W = 20$ داریم.

ویژه هنرجویان علاقه‌مند: رابطه $P_{cmax} = 0.5 P_L$ را اثبات کنید و نتایج آن را به کلاس ارائه دهید.

۴-۵-۶- معایب پوش پول کلاس B : مدار پوش پول کلاس B دو اشکال اساسی به شرح زیر دارد.

۵-۵_ الگوی پرسش

صحیح یا غلط

۷_۵_۵_ مشخصات عمومی تقویت کننده های قدرت را

نام ببرید.

۸_۵_۵_ حداکثر بازده یک تقویت کننده قدرت با بار

ترانسفورماتوری که در کلاس A کار می کند، چه قدر است؟

۹_۵_۵_ در تقویت کننده های قدرت اعوجاج تقاطعی را

شرح دهید.

۱۰_۵_۵_ ضریب شایستگی را تعریف کنید و عدد

ضریب شایستگی را برای تقویت کننده کلاس A با کوپلаз خازنی

محاسبه کنید.


۶_۵_ تقویت کننده پوش پول بدون ترانسفورماتور

به دلایلی که بیان شد، در تقویت کننده پوش پول تا حد

امکان از ترانسفورماتور استفاده نمی شود. در شکل ۵-۱۳ یک

تقویت کننده پوش پول نشان داده شده است. در این تقویت کننده،

خازن C جایگزین چوک بلندگو شده است.

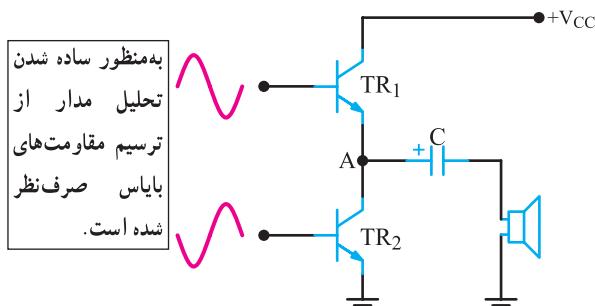

شکل ۵-۱۳_ تقویت کننده با منبع تغذیه ساده


طرز کار مدار به این ترتیب است که در لحظه روشن شدن

دستگاه صوتی، خازن C توسط ترازیستور TR₁ به اندازه $\frac{V_{CC}}{2}$

شارژ می شود (یعنی $V_A = \frac{V_{CC}}{2}$). معادل مدار را قبل از اعمال

سیگнал متناوب می توان مانند دو مقاومت مساوی مانند شکل

۱۴ در نظر گرفت.

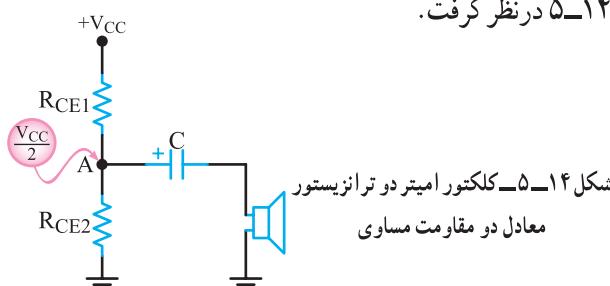

شکل ۱۴_۵_ کلکتور امیتر دو ترازیستور

معادل دو مقاومت مساوی

۱۱_۵_ هر تقویت کننده ای که ولتاژ یا جریان را تقویت

کند، تقویت کننده قدرت نام دارد.

صحیح □ غلط □

۱۲_۵_ تقویت کننده های قدرت در رده تقویت کننده های

سیگنال بزرگ هستند.

صحیح □ غلط □

کامل کردنی

۱۳_۵_ بازده تقویت کننده کلاس A با کوپلاز خازنی

حداکثر..... و با کوپلاز ترانسفورماتوری است.

۱۴_۵_ اعوجاج تقاطعی در تقویت کننده پوش پول

کلاس..... ایجاد می شود.

چهارگزینه ای

۱۵_۵_ در یک تقویت کننده، جریان دریافتی از خط


تغذیه در حالت با سیگنال و بدون سیگنال AC ثابت است. کلاس

کار تقویت کننده کدام است؟


AB (۴) C (۳) B (۲) A (۱)

۱۶_۵_ شکل سیگنال جریانی که از منبع تغذیه مدار


کشیده می شود کدام است؟

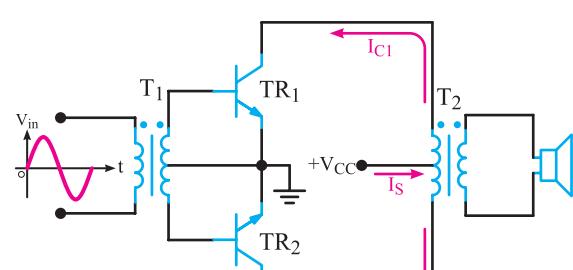

شکل ۵-۱۶

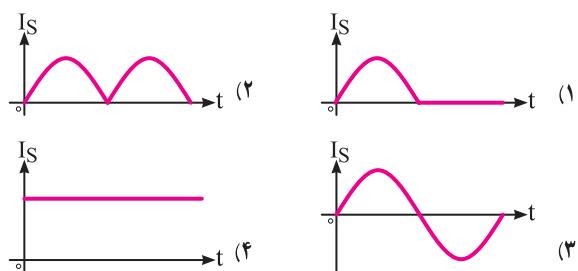


اگر به جای منبع تغذیهٔ تکی، از یک منبع تغذیهٔ دوتایی (دوبل) مطابق شکل ۵-۱۷ استفاده کنیم، درصورتی که نقطه کار ترانزیستورها را طوری تنظیم نماییم که ولتاژ نقطه A مساوی صفر شود، دیگر به خازن کوپل‌از نیازی نخواهیم داشت.

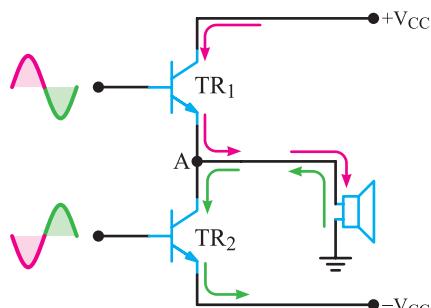

شکل ۵-۱۷—تقویت‌کننده با منبع تغذیهٔ متقارن

۱-۶-۵—ایجاد دو سیگنال هم‌دامنه و با فاز مخالف توسط مدار جداکننده فاز (Phase Splitter): وظیفهٔ ترانسفورماتور سه سر ورودی در شکل ۵-۹ ایجاد دو سیگنال هم‌دامنه با اختلاف فاز 180° برای بیس ترانزیستورهای TR_۱ و TR_۲ است. به جای این ترانسفورماتور می‌توانیم مدار شکل ۵-۱۸ را جایگزین آن کنیم.

این مدار را مدار جداکننده فاز (Phase Splitter) می‌نامند.

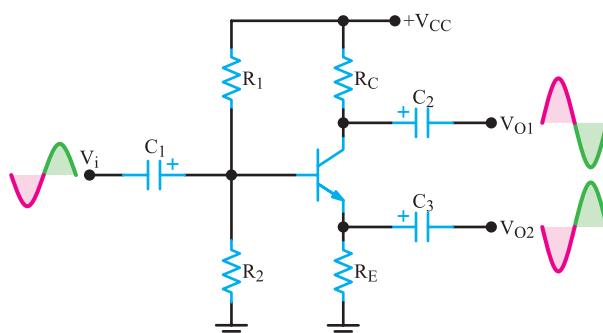


شکل ۵-۱۸—مدار جداکننده فاز

سیگنال V_{O1} با سیگنال ورودی 180° اختلاف فاز دارد. زیرا آرایش ترانزیستور در این حالت به صورت امیتر مشترک است. سیگنال V_{O2} با سیگنال ورودی هم‌فاز است، زیرا ترانزیستور در


ولتاژ تغذیهٔ V_{CC} بین دو مقاومت تقسیم می‌شود و خازن C به اندازهٔ $\frac{V_{CC}}{2}$ شارژ می‌شود. فرض می‌کنیم در اولین نیمسیکل از سیگنال ورودی ترانزیستور TR_۱ فعال می‌شود. در این حالت جریان از TR_۱ عبور می‌کند و ولتاژ شارژ خازن را به اندازهٔ $\frac{V_{CC}}{2} + V_C$ افزایش می‌دهد. جریان حاصل از سیگنال متنابض، از سیم پیچ بلندگو نیز می‌گردد و در دوسران افت پتانسیلی متناسب با دامنهٔ ولتاژ ورودی به وجود می‌آورد.

چون ظرفیت خازن کوپل‌از بلندگو زیاد است، در نیم‌پریود هدایت ترانزیستور TR_۱ شارژ آن افزایش چندانی نمی‌یابد. شکل ۵-۱۵ هدایت ترانزیستور و مسیر عبور جریان در نیمسیکلی که TR_۱ هادی است را نشان می‌دهد.

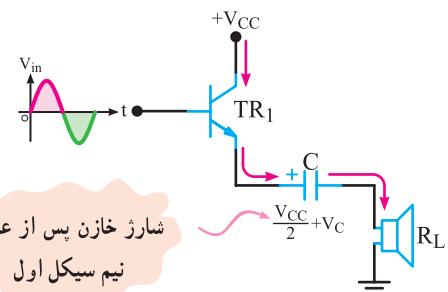

شکل ۵-۱۵—مسیر عبور جریان وقتی TR_۱ هادی است.

در نیم‌پریود دوم سیگنال ورودی، ترانزیستور TR_۱ خاموش و ترانزیستور TR_۲ روشن می‌شود. در این حالت، چون منبع تغذیه از مدار کلکتور TR_۲ قطع می‌شود، تغذیه این ترانزیستور از طریق دشارژ خازن C انجام می‌گیرد؛ یعنی، جریان از جوشن مبت خازن به طرف کلکتور TR_۲ جاری می‌شود و از امیتر این ترانزیستور به سر پایین سیم پیچ بلندگو می‌رسد. با این ترتیب در دوسر سیم پیچ بلندگو ولتاژی متناسب با ولتاژ ورودی افت می‌کند. شکل ۵-۱۶ مسیر جریان را در لحظهٔ هدایت TR_۲ نشان می‌دهد.

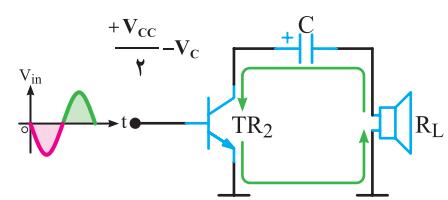


شکل ۵-۱۶—مسیر عبور جریان در نیم سیکلی که TR_۲ هادی است.

در تقویت‌کننده با ترانزیستورهای مکمل، چون هر دو ترانزیستور به صورت کلکتور مشترک به کار رفته است. با دارند. لذا سیگنال خروجی کاملاً متقارن است. در این مدار به طبقه جداکننده فاز هم نیازی نیست.

در شکل ۵-۲۰ یک تقویت‌کننده مکمل با منبع تغذیه متقارن و در شکل ۵-۲۱، همین مدار با منبع تغذیه معمولی نشان داده شده است.

در صورتی که از منبع تغذیه با سر وسط استفاده شود، به خازن کوپل‌بندگو نیازی نیست. در این مدار، هر دو ترانزیستور به صورت کلکتور مشترک قرار گرفته‌اند و بنابراین، امپدانس خروجی کمی دارند. لذا می‌توان بندگو را مستقیماً به خروجی ترانزیستورها وصل کرد.


این مدار مانند مدار شکل ۵-۲۰ در کلاس B کار می‌کند.

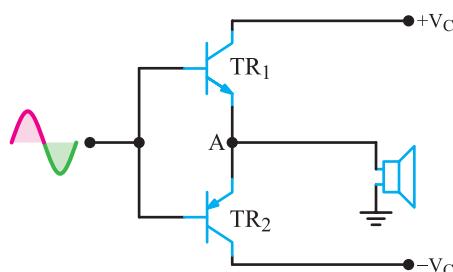


شکل ۵-۲۰- تقویت‌کننده با منبع تغذیه متقارن

این حالت به صورت آرایش کلکتور مشترک به کار رفته است. توجه به اینکه $i_E \sim i_C$ است، اگر R_E را مساوی R_C در نظر بگیریم، دامنه سیگنال‌های خروجی V_{O1} و V_{O2} تقریباً با هم برابر می‌شوند.

۵-۶- عیب پوش پول بدون ترانسفورماتور : یکی از اشکال‌های تقویت‌کننده مکمل بدون ترانسفورماتور، عدم تقارن دو نیمسیکل سیگنال خروجی است زیرا در حالت هدایت امپدانسی که توسط ترانزیستورهای TR_1 و TR_2 دیده می‌شود، با هم متفاوت است. به شکل ۵-۱۹ توجه کنید، TR_1 دارای آرایش کلکتور مشترک و TR_2 دارای آرایش امیتر مشترک است، وجود این دو نوع آرایش برای دو نیمسیکل مثبت و منفی عدم تقارن ایجاد می‌کند.

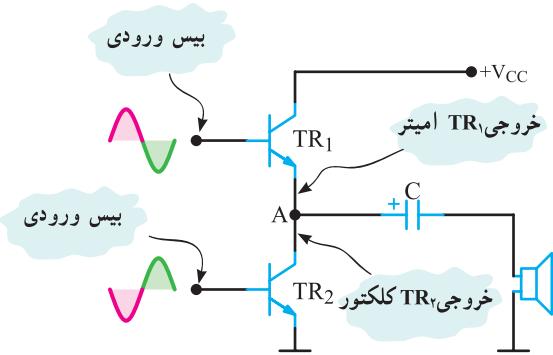

شکل ۵-۱۹- دو ترانزیستور آرایش‌های متفاوت دارند.

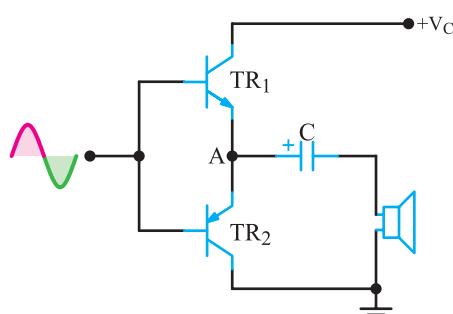


شکل ۵-۲۱- تقویت‌کننده با منبع تغذیه ساده

چون در حالت عادی ولتاژ روی پایه بیس ترانزیستورها برابر صفر است، با ظاهر شدن سیگنال ورودی، هدایت ترانزیستور بلا فاصله شروع نمی‌شود. لذا سیگنال خروجی دارای اعوجاج تقاطعی است. برای برطرف کردن این عیب باید ترانزیستورها

۷-۵- تقویت‌کننده پوش پول با ترانزیستورهای مکمل (Complementary)


همان‌طور که گفتیم، در طبقه «پوش پول» هر ترانزیستور در نیم‌تناوب هدایت می‌کند. در این تقویت‌کننده، ترانزیستورهای TR_1 و TR_2 در دو آرایش مختلف با مشخصات کاملاً متفاوت عمل می‌کنند. برای آن که سیگنال خروجی کاملاً متقارن باشد، به تنظیم دقیق احتیاج دارد. در ابتدا ترانزیستورها را فقط از نوع PNP می‌ساختند، به همین دلیل، همه طراحی‌های اولیه بر این اساس صورت گرفته است. ساخت ترانزیستورهای NPN این امکان را به وجود آورد که مدار با استفاده از دو ترانزیستور PNP و NPN که مشخصات کاملاً یکسانی داشته باشند امکان پذیر شود.

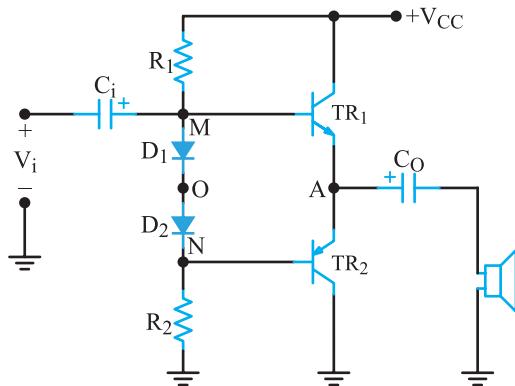

شکل ۵-۲۳-۵- تنظیم پتانسیل MN توسط دو دیود

سیگنال ورودی را به نقطه N یا O نیز می‌توان اتصال داد. باید توجه داشت با اعمال سیگنال به نقطه O، در نیم‌سیکل‌های مثبت و منفی خروجی، تقارن ایجاد می‌شود. در این روش عیب مربوط به مدار تقسیم کننده مقاومتی برطرف می‌شود، اما ممکن است افت ولتاژ دو سر دیودها به قدری زیاد شود که هر دو ترانزیستور را روشن کند. در این صورت، بازده مدار به شدت کم می‌شود.

ب) استفاده از رگولاتور ولتاژ موازی: مناسب‌ترین روش تأمین ولتاژ بین بیس ترانزیستورها استفاده از یک ترانزیستور دیگر بعنوان رگولاتور ولتاژ است. در شکل ۵-۲۴ نمونه‌چنین مداری را مشاهده می‌کنید. در این مدار، ترانزیستور TR_۳ به صورت یک رگولاتور ولتاژ موازی عمل می‌کند و همواره اختلاف پتانسیل بین دو نقطه M و N را مساوی ۱/۲ ولت ثابت نگه می‌دارد.

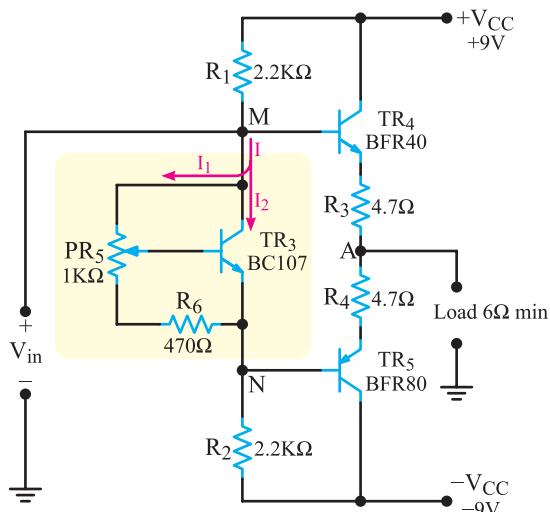


شکل ۵-۲۴-۵- رگولاتور ولتاژ موازی برای قراردادن ترانزیستورهای مکمل در کلاس AB

را در کلاس AB بایاس کنیم. این کار را با روش‌های مختلف می‌توانیم انجام دهیم.

۵-۷-۱- روش‌های قرار دادن ترانزیستورها در آستانه هدایت (کلاس AB) : با روش‌های مختلف می‌توان بیس امیتر ترانزیستورهای TR_۱ و TR_۲ را در آستانه هدایت یعنی حدود ۶/۰ ولت بایاس کنیم.

(الف) استفاده از مقاومت‌های تقسیم‌کننده ولتاژ:

در شکل ۵-۲۲ ولتاژ V_{CC} توسط مقاومت‌های R_۱، P_{R۲} و R_۲ تقسیم می‌شود. با تنظیم P_{R۲} می‌توان پتانسیل نقاط M و N را در حدود ۱/۲ ولت تنظیم کنیم تا ترانزیستورها در آستانه هدایت قرار گیرند.

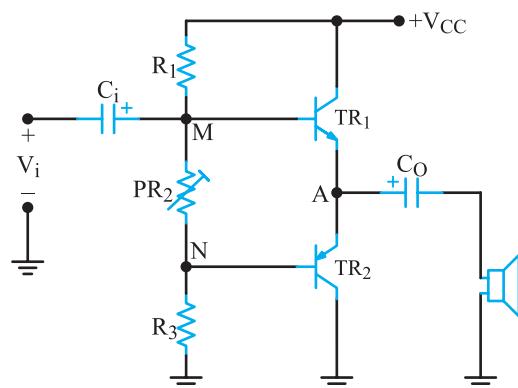


شکل ۵-۲۲-۵- تنظیم پتانسیل MN توسط P_{R۲}

وجود مقاومت P_{R۲} اشکال مربوط به اعوجاج تقاطعی را که در کلاس B وجود دارد برطرف می‌کند. اما عیب این مدار آن است که قدری از سیگنال ورودی نیز در دو سر مقاومت P_{R۲} افت می‌کند و باعث می‌شود سیگنال کم‌تری به بیس ترانزیستور TR_۴ برسد.

ب) استفاده از دیود: روش دیگر اصلاح مدار شکل ۵-۲۲ به کار بردن دو دیود سری بین بیس‌های دو ترانزیستور مطابق شکل ۵-۲۳ است. مقاومت‌های R_۱ و R_۲، دیودهای D_۱ و D_۲ را توسط منبع V_{CC} در بایاس موافق قرار می‌دهند. در دو سر هر دیود حدود ۶/۰ ولت افت ولتاژ وجود دارد. به این ترتیب پتانسیل نقاط MN در حدود ۱/۲ ولت ثابت می‌شود.

یک تقویت‌کننده با زوج دارلینگتون نشان داده شده است. برتری این انتخاب در مقایسه با زوج دارلینگتون با ترانزیستورهای مشابه این است که در این مدار برای قرار گرفتن تقویت‌کننده در کلاس AB باید اختلاف پتانسیل بین دو نقطه N و V_{BE} مساوی $2V$ یعنی حدود $1/2$ ولت باشد؛ در حالی که اگر ترانزیستورها را مشابه انتخاب می‌کردیم، این ولتاژ به $4V$ یعنی در حدود $2/4$ ولت می‌رسید. افزایش V_{MN} از پایداری رگولاتور ولتاژ T_{RR} می‌کاهد.

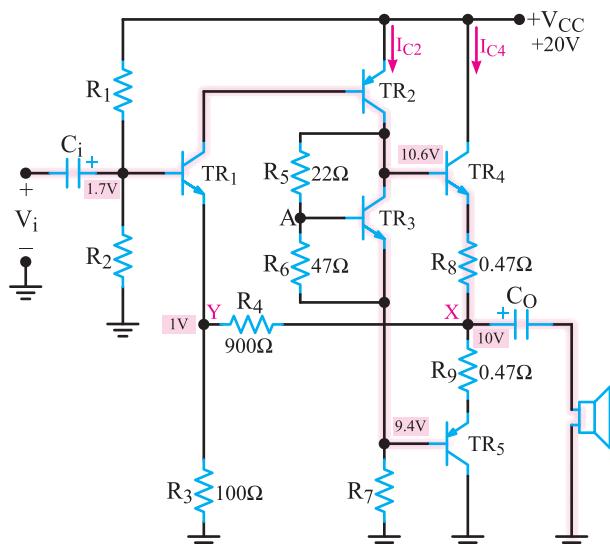۵-۷-۳ تقویت‌کننده پوش‌پول مکمل با طبقه راه انداز : در شکل ۵-۲۶ مدار یک تقویت‌کننده کامپلی منtarی با طبقه راه‌انداز و فیدبک نشان داده شده است. در این مدار، دو ترانزیستور TR_4 و TR_5 عمل تقویت توان



شکل ۵-۲۶-۳ مدار یک تقویت‌کننده پوش‌پول با طبقه راه‌انداز و فیدبک خروجی را انجام می‌دهند. ترانزیستور TR_4 به عنوان رگولاتور، دو ترانزیستور TR_4 و TR_5 را در آستانه هدایت بایاس می‌کند. ترانزیستور TR_2 ترانزیستور راه‌انداز است که موج ac را به طبقه قدرت می‌دهد. ترانزیستور TR_1 راه‌انداز اولیه یا تقویت‌کننده ولتاژ اولیه است. مسیر عبور موج ac توسط خط زمینه پر روی شکل نشان داده شده است. مقدار جریانی که باید از TR_2 بگذرد، از طریق قدرت خروجی و مقاومت بار تعیین می‌شود، یعنی، I_{C4} باید جریان مورد نیاز برای بیس TR_4 و TR_5 را که مساوی β_4 است، تأمین کند. جریان بیس TR_2 نیز به طور مشابه از کلکتور

برای هنرجویان علاقه‌مند: مدار رگولاتور به این

ترتیب عمل می‌کند که اگر ابتدا به کمک پتانسیومتر P_{R5} ترانزیستور TR_2 را طوری بایاس کنیم که ولتاژ کلکتور امیتر آن برابر $1/2$ ولت شود، پس از آن جریان I_1 همواره ثابت می‌ماند؛ زیرا به فرض آن که افزایش جریان I_1 موجب افزایش مقدار I_1 گردد، چون جریان I_1 از مقاومت R_4 و قسمت پایینی پتانسیومتر R_5 می‌گذرد، افت ولتاژ دو سر این مقاومت‌ها افزایش می‌یابد. لذا V_{BE} ترانزیستور TR_2 زیادتر و ترانزیستور، هادی تر می‌شود؛ یعنی، مقاومت کلکتور امیتر آن کاهش می‌یابد و موجب افزایش I_2 (که جریان کلکتور امیتر است) می‌شود.

بنابراین افزایش I_2 کاهش مقدار I_1 را به دنبال دارد. زیرا


$$I_1 = I - I_2$$

↓ ↓ ↓
افزایش ثابت کاهش

با کاهش I_1 ، نقطه کار ترانزیستور به حالت اول خود بر می‌گردد.

۵-۷-۲ استفاده از زوج دارلینگتون برای

افزایش قدرت خروجی : در صورتی که تقویت‌کننده‌ای با قدرت زیاد لازم باشد، می‌توانیم به جای هر یک از ترانزیستورهای مکمل از یک زوج دارلینگتون استفاده کنیم. در شکل ۵-۲۵

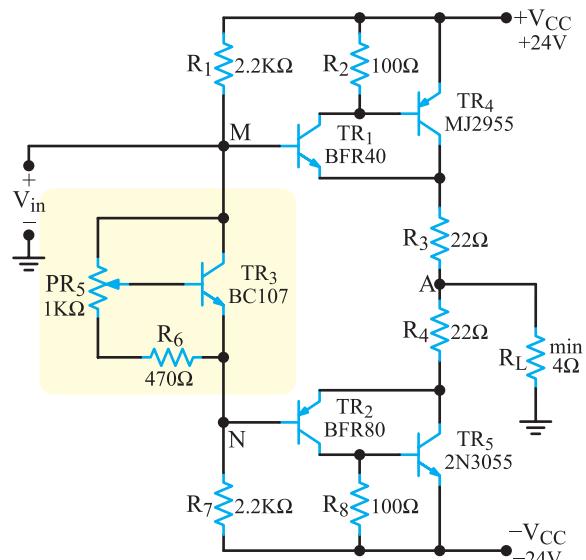


شکل ۵-۲۵-۲ استفاده از زوج دارلینگتون برای افزایش قدرت تقویت‌کننده

در می‌یابیم که این مدار به علت استفاده از دو مقاومت R_3 و R_4 (به عنوان فیدبک) در مقابل تغییرات درجه حرارت پایدار است. با وجود جریان‌های نشی مقدار مختلف β برای ترانزیستورهای مختلف، به دلیل وجود این فیدبک جریان‌های نقطه کار پایدار می‌شوند. بنابراین، ولتاژ نقطه X در ده ولت ثابت باقی می‌ماند.


برای هنرجویان علاقه مند

۵-۷-۵— مدار کاربردی تقویت‌کننده پوش‌پول با مدار راه انداز: در شکل ۵-۲۷ بلوک دیاگرام یک نمونه تقویت‌کننده اولیه صوتی (Audio Pre Amplifier) و تقویت‌کننده قدرت (Power Amplifier=PA) را مشاهده می‌کنید.

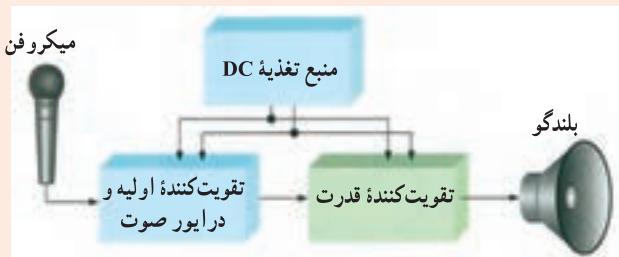

شکل ۵-۲۷— بلوک دیاگرام یک آمپلی فایر صوتی

در شکل ۵-۲۸ یک نمونه نقشه فنی تقویت‌کننده قدرت به صورت پوش‌پول مکمل (کامپلی منتاری) همراه با تقویت‌کننده درایور رسم شده است.

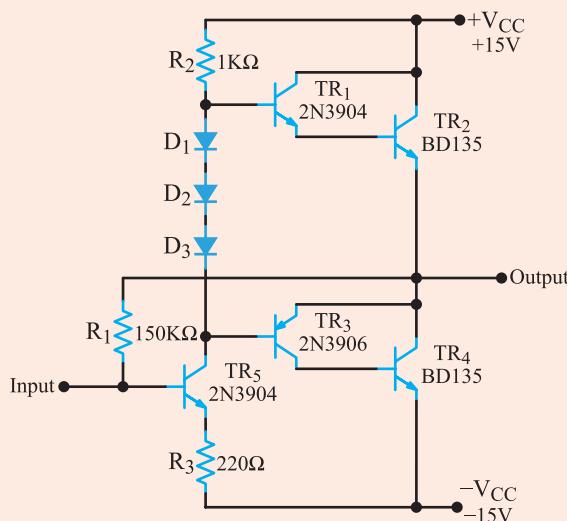

شکل ۵-۲۸— تقویت‌کننده قدرت همراه با تقویت‌کننده درایور

TR₁ تأمین می‌شود.

در شکل ۵-۲۶ ولتاژ تغذیه ۰ ولت در نظر گرفته شده است. ولتاژ DC خروجی در نقطه (X) مساوی $\frac{V_{CC}}{2}$ یعنی ۱۰ ولت است. مقاومت‌های R_3 و R_4 طوری در نظر گرفته شده‌اند که ولتاژ دو سر R_3 (ولتاژ امیتر ترانزیستور TR_1) مساوی ۱ ولت شود. ولتاژ امیتر TR_1 همان ولتاژ دو سر R_3 است که از تقسیم ولتاژ نقطه X ($\frac{V_{CC}}{2}$) بین R_3 و R_4 بدست می‌آید.

$$V_{ETR1} = V_3 = \frac{V_x R_3}{R_3 + R_4} = \frac{10 \times 100}{900 + 100}$$

$$V_{ETR1} = 1V$$

در این تقسیم ولتاژ از جریان I_{E1} صرف نظر شده است. چون تمام ترانزیستورها از جنس سیلیکون در نظر گرفته شده‌اند. ولتاژ بیس ترانزیستور TR_1 به اندازه $7/8$ ولت از امیتر آن بیشتر و مساوی $1/7$ ولت است.


مقاومت‌های R_1 و R_2 تقسیم کننده ولتاژ منبع تغذیه هستند. بنابراین، ولتاژ بیس TR_1 که در حدود $1/7$ ولت است با استفاده از مقاومت‌های R_1 ، R_2 و خط تغذیه تأمین می‌شود.

این ولتاژ مثبت در بیس TR_1 باعث تغذیه آن می‌شود. به مجرد این که TR_1 هادی می‌شود، جریان را در بیس TR_1 جاری می‌کند و آن را فعال می‌سازد. با هادی شدن بیشتر TR_2 افت پتانسیل کلکتور امیتر در آن کاهش می‌یابد و بیس TR_4 را مثبت تر می‌کند. این افزایش ولتاژ هدایت بیشتر ترانزیستور TR_4 را به دنبال دارد و در نتیجه، ولتاژ امیتر آن و به تبع آن ولتاژ نقطه X، افزایش می‌یابد. وقتی که ولتاژ نقطه X به 10 ولت (نصف ولتاژ منبع تغذیه) برسد، ولتاژ امیتر TR_3 (نقطه Y) به حدود یک ولت می‌رسد. این باعث می‌شود که در ترانزیستور TR_1 بین بیس و امیتر $7/8$ ولت افت پتانسیل، به وجود آید. اگر پتانسیل نقطه X به بیش از ده ولت افزایش یابد، امیتر TR_1 مثبت‌تر می‌شود؛ و بایاس مستقیم TR_1 را کم می‌کند و از هدایت آن می‌کاهد. یعنی، ولتاژ نقطه X هیچ‌گاه از ده ولت ($\frac{1}{2} V_{CC}$) بیشتر نمی‌شود که همان مقدار دلخواه است.

۵-۷-۴— پایداری حرارتی: در شکل ۵-۲۶ به آسانی

که بیش از یک وات تلفات دارند، باید از گرمگیر استفاده کنیم. در دماهای خلی زیاد حتی اگر ترانزیستور خراب هم نشود، عمر آن به علت تغییرات گرمایی کاهش می‌باید.

هدف از کاربرد رادیاتور، انتقال گرما از ترانزیستور به سطح بزرگ‌تری است که بتواند گرمای را به محیط اطراف دفع کند. برای قدرت‌های زیاد، چنان‌چه از نظر فضای محدودیتی باشد، در صورت نیاز می‌توانیم از کوران هوا یا مایع استفاده کنیم. هم‌چنین در سیاری از موارد از جایه‌جایی معمولی هوا استفاده می‌شود. در شکل ۵-۳ یک نمونه ترانزیستور قدرت را با رادیاتور مشاهده می‌کنید.

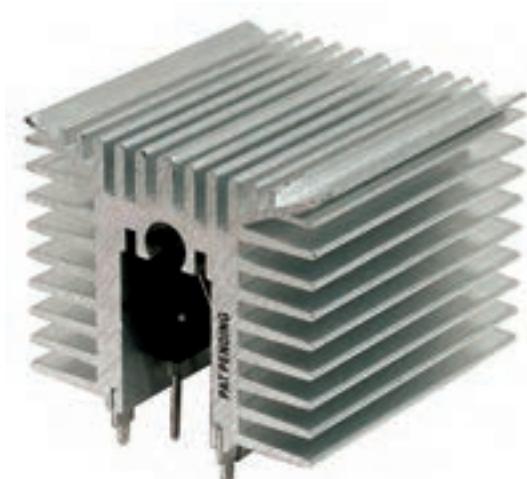


شکل ۵-۳- ترانزیستور قدرت با رادیاتور

حداکثر توانی که ترانزیستور تحمل می‌کند به دمای پیوند ترانزیستور مربوط است؛ زیرا توان تلف شده در ترانزیستور سبب افزایش دما در پیوندهای آن می‌شود. مسلماً یک ترانزیستور ۱۰۰ وات نسبت به یک ترانزیستور ۱۰ وات توان بیشتری دارد. هرگاه یک ترانزیستور به طور صحیح خنک شود، از نظر توان، تحمل بیشتری دارد و اجازه می‌دهد تا در ناحیهٔ حداکثر توان کار کند.

باید توجه داشت که از دو نوع ترانزیستورهای دوقطبی یعنی ژرمانیم و سیلیکون ترانزیستورهای سیلیکون در مقابل دماهای بالا تحمل بیشتری دارند؛ حداکثر دمای پیوند این دسته از ترانزیستورهای قدرت به شرح زیر است.

تقویت کننده قدرت به صورت زوج دارلینگتون و در کلاس AB بایاس شده است و جریان کافی را برای بلندگوی ۸ اهمی تأمین می‌کند. سیگنالی که از تقویت کننده اولیه دریافت می‌شود باید به صورت کوپلر خازنی به طبقهٔ تقویت کننده درایور (TR_D) داده شود. ترانزیستور TR_D علاوه بر تقویت سیگنال در حد مورد نیاز برای طبقات بعدی، مانع بارگذاری روی طبقهٔ تقویت کننده اولیه (قبلی) می‌شود و بهرهٔ مدار را افزایش می‌دهد. بایاس بیس TR_H از طریق R_H و از ولتاژ خروجی که در حالت سکون (بدون اعمال سیگنال متناوب) صفر ولت است، تأمین می‌شود. سیگنال ac خروجی نیز از طریق R_H به بیس TR_H فیدبک داده می‌شود. این سیگنال، با سیگنال ورودی که به بیس TR_H داده می‌شود در فاز مخالف است و فیدبک منفی ac ایجاد می‌کند و سبب پایداری بهرهٔ مدار می‌شود. در این مدار به این دلیل از سه دیود استفاده شده است که باید دیودهای بیس امیتر ترانزیستورهای TR_۱ و TR_۲ و TR_۳ را در آستانهٔ هدایت قرار دهد، زیرا ولتاژ مورد نیاز این سه ترانزیستور در حدود $V = 6.8 / 0.6 \times 3 = 18$ است.

تمرین کلاسی: به چه دلیل در مدار شکل ۵-۲۹ از ۴ دیود استفاده شده است؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.

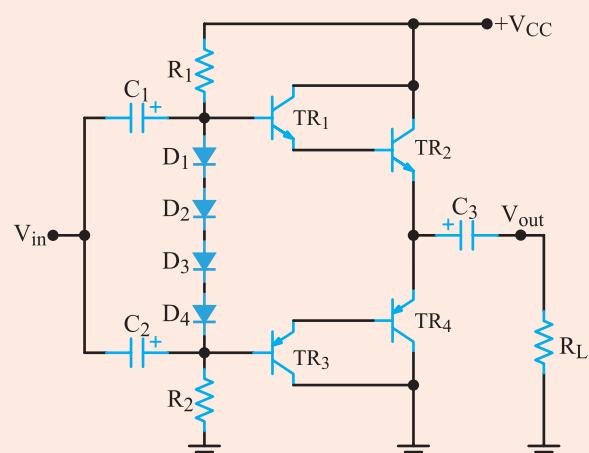

شکل ۵-۲۹- مدار پوش پول با زوج دارلینگتون

۸-۵- خنک‌کننده یا رادیاتور حرارت برای ترانزیستورهای قدرت

همان‌طور که بیش از این گفته شد، برای کار با ترانزیستورهای

تلفات توان در آن بالا می‌رود و به مقدار حداکثر آن که بهوسیلهٔ تولیدکننده مشخص شده است، نزدیک‌تر می‌شود.

هرگاه خنک‌کننده برای خنک کردن ترانزیستور به کار رود، به علت وجود سطح تماس بیشتر با هوا، گرما به خارج هدایت می‌شود و دمای محفظهٔ ترانزیستور در سطح پایین‌تری نسبت به حالت بدون خنک‌کننده خواهد ماند. حتی به هنگام بکار بردن خنک‌کننده‌ای با ابعاد بی‌نهایت (که البته از نظر فیزیکی وجود ندارد)، محفظه با محیط هم‌دما خواهد ماند. در این حالت دمای پیوند، بالاتر از محفظه است. از این‌رو، همواره باید حداکثر توان مورد توجه باشد. حتی یک خنک‌کننده بسیار خوب هم نمی‌تواند ترانزیستور را با محیط هم‌دما کند. لذا هنگامی که ترانزیستور را در دمای بالا به کار می‌بریم، باید توان مجاز آن را کاهش دهیم.

آیا می‌دانید: برای دفع گرمای ایجاد شده در CPU کامپیوتر از یک هواش کوچک (Fan) استفاده می‌کنند. این پنکه روی گرمگیر نصب می‌شود.

۱-۸-۵-مشخصه گرمایی ترانزیستور قدرت و رابطه آن با توان تلف شده: انتخاب یک خنک‌کننده مناسب برای ترانزیستور قدرت به بحث مفصل‌تری نیاز دارد که از بحث ما خارج است اما تشریح بیشتر مشخصه گرمایی ترانزیستور و رابطه آن با توان تلف شده، می‌تواند مفهوم واضح‌تری را برای توانی که بهوسیلهٔ دما محدود شده است، به ما بدهد. بحث زیر تا حدودی زمینه را برای رسیدن به این هدف فراهم می‌کند.

حرارت ایجاد شده در محل پیوند «کلکتور و بیس» برای انتقال به محیط اطراف ابتدا باید به بدنهٔ ترانزیستور منتقل شود. انتقال این گرمای معمولاً به کندهٔ صورت می‌گیرد. عاملی که باعث این کندهٔ می‌شود، مقاومت حرارتی نیمه‌هادی نام دارد. مقاومت حرارتی اتصال کلکتور بیس به بدنه را با θ_{JC} مشخص می‌کنند. واحد مقاومت حرارتی بر حسب درجه سانتی‌گراد بر وات ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$) است که کارخانه سازندهٔ ترانزیستور آن را مشخص می‌کند. مقدار متعارف برای یک ترانزیستور قدرت سیلیکونی با محفظهٔ $3-\text{TO}$ برابر با $1/5^{\circ}\text{C/W}$ است. متناسب با نوع

الف) برای سیلیکون 15°C تا 200°C

ب) برای ژرمانیم 10°C تا 110°C

در بسیاری از کاربردها، توان متوسط تلف شده می‌تواند با رابطه زیر بیان شود.

$$P_D = V_{CE} I_C$$

استفاده از این توان تا وقتی که دمای ترانزیستور به حداکثر مجاز نرسد، امکان‌پذیر است. هرگاه دما به حداکثر رسید، باید حداکثر توان کاهش یابد. به‌طوری که وقتی دمای محفظهٔ ترانزیستور به حداکثر دمای مجاز می‌رسد، توان تلف شده در ترانزیستور به صفر کاهش می‌یابد.

شکل ۳-۵ نمونه‌ای از منحنی تلفات توان-دمار برای ترانزیستور سیلیکونی نشان می‌دهد. این منحنی مشخص می‌کند که تولیدکننده همواره دمای بالای را پس از نزول منحنی برای رسیدن توان به صفر درنظر می‌گیرد. برای سیلیکون، این دما 20°C درجه است که در آن تلفات توان به صفر وات تنزل کرده است.



شکل ۳-۵- منحنی اتلاف توان برای ترانزیستورهای سیلیکون

هرچه توانی که ترانزیستور باید تحمل کند بیشتر باشد، دمای بدنه آن بیشتر افزایش می‌یابد. در واقع، عاملی که مصرف توان را در ترانزیستور محدود می‌سازد، دمای پیوند کلکتور در ترانزیستور است. ترانزیستورهای قدرت معمولاً در داخل بدنه‌های فلزی بزرگ کار گذاشته می‌شوند تا بدين وسیله سطح بزرگ، گرمای تولید شده را به خارج هدایت کند. علاوه بر این، به کار بردن یک ترانزیستور در هوا حداکثر توان قطعه را به شدت محدود می‌سازد. در عوض، اگر قطعه روی نوعی خنک‌کننده نصب شود ظرفیت

محیط و مقاومت حرارتی مشخص می‌کند.

$$P_D = \frac{T_J - T_A}{\theta_{JC} + \theta_{CS} + \theta_{SA}}$$

در این رابطه:

- P_D : توان تلف شده بر حسب وات است،

- T_J حداکثر دمای مجاز محل پیوند بر حسب درجه سانتی گراد می‌باشد؛

- T_A حداکثر درجه حرارت محیط بر حسب درجه سانتی گراد است؛

- θ_{JC} : مقاومت حرارتی محل اتصال به محفظه است؛

- θ_{CS} : مقاومت حرارتی محفظه به رادیاتور را مشخص می‌کند؛

- θ_{SA} : مقاومت حرارتی رادیاتور به هوا را تعیین می‌کند. سازندگان معمولاً به جای مشخص کردن درجه حرارت مجاز محل اتصال (T_A پیوند)، درجه حرارت مجاز بدنه را معرفی می‌کنند. در این حالت، نیازی به دانستن مقاومت حرارتی پیوند به محفظه نیست.

بنابراین، مقاومت حرارتی رادیاتور به وسیله معادله زیر مشخص می‌شود.

$$\theta_{SA} = \frac{T_C - T_A}{P_D} - \theta_{CS}$$

درجه حرارت مجاز محفظه (بدنه) است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در رابطه بالا θ_{JC} حذف شده است. و به جای T_J مقدار T_C آمده است. چنان‌چه ترانزیستور بدون هیچ نوع عایقی مستقیماً روی فلز رادیاتور نصب شده باشد، می‌توانیم θ_{CS} را حذف کنیم. برای کسب اطمینان بیشتر توصیه می‌شود از جریان طبیعی هوا (کوران هوا) نیز برای رادیاتور استفاده کنیم. برای این منظور، معمولاً رادیاتور را در قسمت خارجی جعبه قرار می‌دهند؛ به‌طوری که همیشه در معرض هوای محیط باشد.

مثال ۱-۵: از ترانزیستوری با مقاومت گرمایی θ_{JC} برابر $1/5^{\circ}\text{C/W}$ استفاده کنید و حداکثر دمای مجاز محل اتصال را 125°C در نظر بگیرید. مقدار θ_{CS} را معادل $5/5^{\circ}\text{C/W}$ فرض کنید. حداکثر دمای محیط 5°C و توان تلف شده در ترانزیستور 15 وات است. مقدار مناسب مقاومت حرارتی θ_{SA} رادیاتور چه قدر است؟

ترانزیستور، مقدار مقاومت حرارتی معمولاً بین 1 تا 5°C/W تغییر می‌کند.

هنگام استفاده از رادیاتور، معمولاً ترانزیستور توسط یک واشر (طلق) و یک ماده از خمیر سیلیکونی از فلز رادیاتور عایق می‌شود. معمولاً واشر هم دارای مقاومت حرارتی است که با θ_{CS} مشخص می‌شود. θ_{CS} معرف مقاومت حرارتی از محفظه به رادیاتور است و چنان‌چه مقدار آن مشخص شده باشد، می‌توان آن را با تقریب برابر با $5/5^{\circ}\text{C/W}$ انتخاب کرد.

هم‌چنین، مقاومت حرارتی دیگری از بدنه به هوای اطراف وجود دارد که آن را با θ_{SA} مشخص می‌کنند. مقدار θ_{SA} بستگی به عواملی مانند اندازه و شکل رادیاتور دارد. معمولاً کارخانه‌های سازنده رادیاتور، مقاومت حرارتی محصولات خود را مشخص می‌کنند. شکل ۳-۵ ترانزیستور قدرت با بدنه فلزی، رادیاتور و نحوه اتصال آن به رادیاتور را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۵- ترانزیستورهای قدرت که به رادیاتور اتصال دارند.

θ_{JC} = Junction to Case

پیوند به بدنه


θ_{CS} = Case to Surface

بدنه به سطح رادیاتور

θ_{SA} = Surface to ambient

سطح رادیاتور به محیط

قبل از انتخاب رادیاتور باید مقدار مقاومت حرارتی مورد نیاز را داشته باشیم. معمولاً رادیاتورهایی که سطح بزرگ‌تری دارند دارای مقاومت حرارتی کم‌تری هستند. استفاده از رادیاتور با سطح بزرگ، حرارت نیمه‌هادی را برای یک ترانزیستور با توان مشخص به مقدار کم‌تری افزایش می‌دهد. معادله زیر رابطه توان تلف شده را با دمای محل پیوند نیمه‌هادی‌ها، درجه حرارت

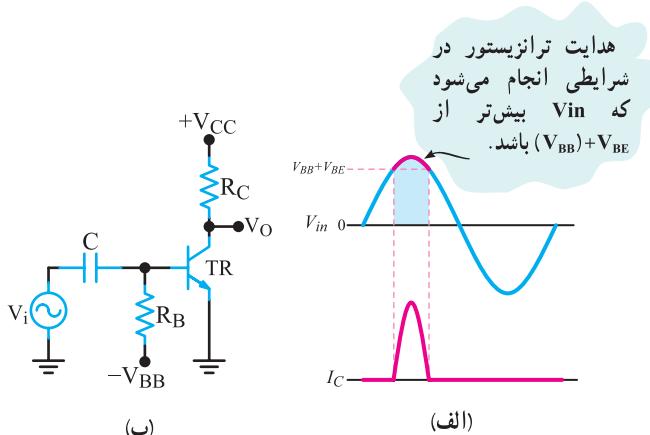

شکل ۳۴-۵- تقویت‌کننده کلاس C و موج ورودی و خروجی آن

پاسخ: با استفاده از معادله زیر مقدار θ_{SA} را بحسب سایر کمیت‌ها بدست می‌آوریم.

$$\theta_{SA} = \frac{T_J - T_A}{P_D} - \theta_{JC} - \theta_{CS}$$

مقادیر را جای‌گزین می‌کنیم.

$$\theta_{SA} = \frac{125 - 5^\circ}{15} - 1/5 - 0/5 = 5 - 1/5 - 0/5 = 3^\circ \text{C/W}$$


برای ترانزیستور بالا از هر رادیاتوری با مقاومت گرمایی 3°C/W یا کم‌تر می‌توان استفاده کرد. انتخاب نهایی به قیمت و حجم بستگی دارد.

از آنجایی که سیگنال کلکتور شبیه موج ورودی نیست، آمپلی‌فایر کلاس C با بر مقاومتی عملاً کاربردی ندارد. در صورتی که از مدار رزونانس LC موازی (مدار تانک) در کلکتور استفاده کنیم، نوعی مدار کاربردی به وجود می‌آید. در شکل ۳۵-۳۵ مدار یک تقویت‌کننده کلاس C با مدار تانک در کلکتور و شکل موج جریان کلکتور و ولتاژ خروجی نشان داده شده است.

فرکانس رزونانس مدار تانک از رابطه

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_2}}$$

به دست می‌آید.

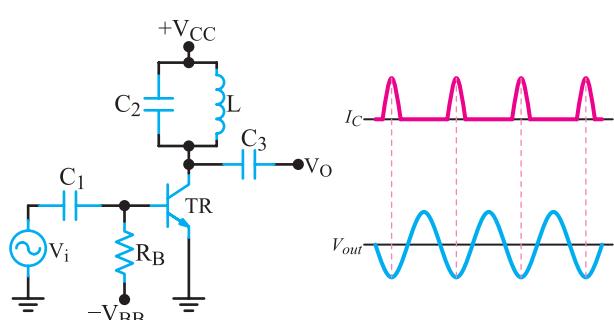


شکل ۳۵-۵- مدار تقویت‌کننده کلاس C با شکل موج I_C و V_{out}

پالس‌های کوتاه جریان کلکتور در هر سیکل، سبب آغاز و ادامه نوسان در مدار تانک می‌شود و موجی سینوسی را در کلکتور ترانزیستور به وجود می‌آورد. چون مدار تانک امپدانس بسیار بالایی در تزدیک فرکانس رزونانس دارد، لذا بهره مدار فقط در این فرکانس خیلی زیاد است. چنان‌چه مدار تانک، روی دو مین هارمونیک فرکانس ورودی تنظیم شود، در این صورت تقویت‌کننده کلاس C به عنوان مدار دوبرابر کننده فرکانس عمل می‌کند. هم‌چنین

۹-۵- تقویت‌کننده کلاس C

در یک تقویت‌کننده کلاس C، ترانزیستور در کم‌تر از نیم تناوب هدايت می‌کند. در این کلاس تلفات ترانزیستور از کلاس B کم‌تر و بازده مدار از هر دو کلاس A و B بیش‌تر است. در شکل ۳۳-۵ عمل کرد کلی تقویت‌کننده کلاس C به صورت بلوکی نشان داده شده است.

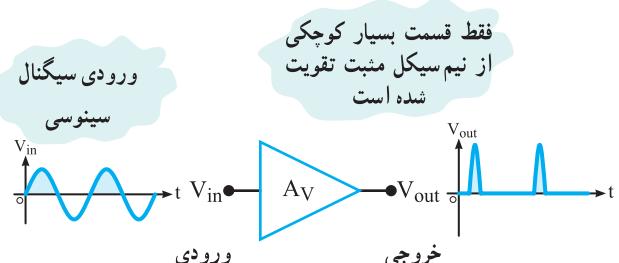

شکل ۳۳-۵- شکل موج ورودی و خروجی در تقویت‌کننده کلاس C

در شکل ۳۴-۵ مدار یک نمونه تقویت‌کننده کلاس C با آرایش امپلی‌مترک و بار اهمی (R_C) رسم شده است.


بیس ترانزیستور توسط ولتاژ (V_{BB}) در بایاس مخالف قرار گرفته است. لازم است دامنه پیک سیگنال ac ورودی اندکی بیش‌تر از $|V_{BE}| + V_{BB}$ باشد تا بتواند پتانسیل بایاس مخالف دیود بیس امپلی‌ر را خنثی کند و ترانزیستور را هادی نماید. در شکل ۳۴-۵- ب موج ورودی و جریان کلکتور ترانزیستور در زمان هدايت، نشان داده شده است.

کلاس D در قسمت تقویت کننده های خروجی این نوع دستگاه ها استفاده می کند. به این ترتیب که با استفاده از یک IC اضافی، تقویت کننده کلاس AB را در کلاس D بایاس می کنند. در این روش از تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ استفاده می شود.

۱۱-۵- تقویت کننده های قدرت در یک تراشه (مدار مجتمع)

در تقویت کننده های قدرت، برای تولید قدرت خروجی بیشتر معمولاً آن ها را به صورت عناصر مجزا می سازند. تقویت کننده مکمل متقارن که قبل از درباره آن توضیح داده ایم، نمونه ای از این انواع است. در سال های اخیر تعداد متنوعی از تقویت کننده های قدرت که توانایی تحویل تا چند وات را به مقاومت های بار کوچک (مانند بلندگو) دارند به صورت تراشه ساخته شده اند.

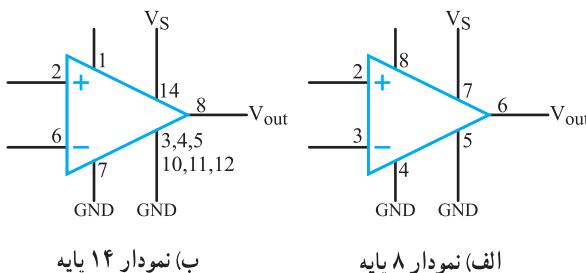یکی از این تراشه ها LM380 است که شکل ظاهری و نمادی آن را در شکل ۳۷-۵ مشاهده می کنید. LM380 در بسته بندی های ۱۴ و ۸ پایه وجود دارد. در بسته بندی در نوع ۱۴ پایه، تعدادی از پایه ها به زمین وصل شده اند و نقش رادیاتور را به عهده دارند.



بدون اتصال	بای پاس
ورودی غیرمعکوس کننده	8
ورودی معکوس کننده	7
زمین	6

پ) بسته بندی ۸ پایه


بای پاس	تفذیه
ورودی غیرمعکوس کننده	بدون اتصال
زمین	زمین
ورودی معکوس کننده	بدون اتصال
ولتاژ خروجی	بدون اتصال
زمین	8

ت) بسته بندی ۱۴ پایه



شکل ۳۷-۵- شکل ظاهری و نماد فنی آی سی

با تغییر فرکانس روزنанс می توان فرکانس هارمونیک های بالاتر را نیز دریافت نمود. شکل ۳۶-۵ موج ولتاژ خروجی مدار تانک، جریان کلکتور ترانزیستور و موج ولتاژ خروجی روی هارمونیک اصلی و هارمونیک دوم را نشان می دهد.

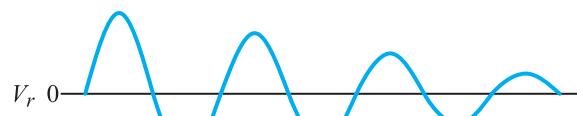از تقویت کننده های کلاس C در مدار های گیرنده و فرستنده رادیویی نیز استفاده می شود.




الف) نوسان های میر اشونده در مدار تانک

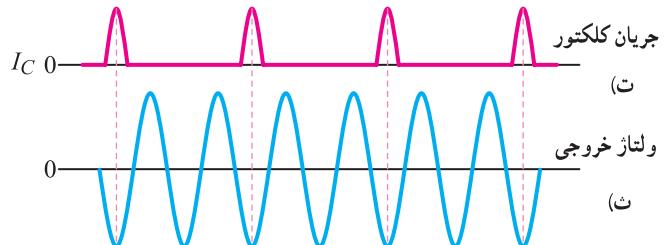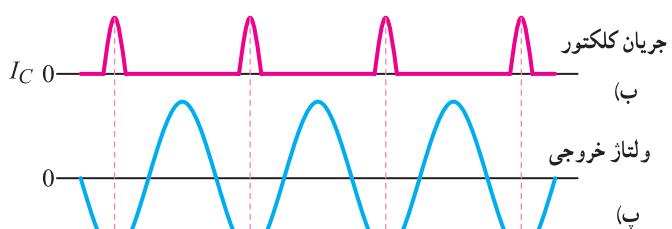

شکل ۳۶-۵- هارمونیک های جریان

۱۰-۵- تقویت کننده کلاس D

در تقویت کننده کلاس D ترانزیستور در حالت قطع و اشباع و به صورت یک سوئیچ عمل می کند. در این حالت در زمان قطع و اشباع ترانزیستور، تقریباً تلفات توان وجود ندارد. به عبارت دیگر میزان تلفات توان در مقایسه با تقویت کننده کلاس AB بسیار ناچیز است. از آنجا که در دستگاه هایی مانند تلفن همراه موضوع تلفات توان و تمام شدن انرژی باتری بسیار اهمیت دارد. از تقویت کننده

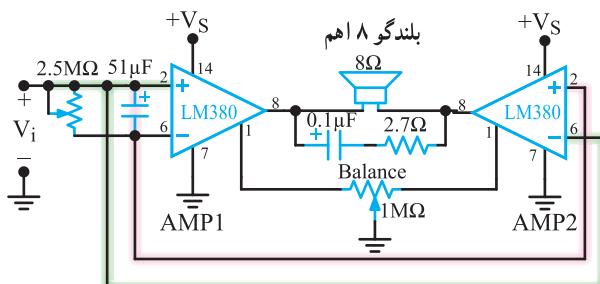

شکل ۵-۳۹—تقویت‌کننده پل

در این تراشه دو عدد آی‌سی LM^{۳۸۰} به صورت پل به یکدیگر متصل شده‌اند. سیگنال ورودی به پایه غیرمعکوس کننده تقویت‌کننده شماره ۱ و به ورودی معکوس کننده تقویت‌کننده شماره ۲ متصل شده است. بنابراین، خروجی دو تقویت‌کننده با یک دیگر 180° درجه اختلاف فاز دارند. بدین جهت، چنان‌چه خروجی تقویت‌کننده ۱ به سمت ولتاژ مثبت میل کند، خروجی تقویت‌کننده ۲ به سمت ولتاژ منفی میل خواهد کرد. این شرایط باعث می‌شود که ولتاژ ماکریم دو سر بلندگو دو برابر حالتی باشد که از یک تقویت‌کننده استفاده می‌شود؛ به این ترتیب توان تحویل داده شده به بلندگو افزایش می‌یابد.


هنگام استفاده از تقویت‌کننده پل باید دقت کنید که ولتاژ نقطه کار خروجی دو تقویت‌کننده کاملاً مشابه هم باشد. با توجه به مشخصات تقویت‌کننده ولتاژ، نقطه کار خروجی نباید بیشتر از $\frac{V_{CC}}{2} \pm 1V$ اختلاف داشته باشد.

بنابراین ولتاژ DC دو سر سیم پیچ بلندگو در شرایطی که سیگنال ورودی وجود دارد می‌تواند تا $27V$ افزایش یابد که این افزایش مطلوب نیست؛ بدین جهت پایه‌های شماره ۱ دو تقویت‌کننده را با یک مقاومت ۱ مگا‌آهمی به یک دیگر وصل کرده‌اند. این مقاومت متغیر را متعادل کننده (Balance) می‌نامند. تعادل با صفرشدن ولتاژ DC در دو سر بلندگو حاصل می‌شود.

۵-۱۱-۲—تقویت‌کننده با بهره ولتاژ متغیر: آی‌سی LM^{۳۸۶} نوعی تقویت‌کننده صوتی است که می‌تواند تا چند صد میلی‌وات توان را به خروجی تحویل دهد، این آی‌سی می‌تواند با ولتاژهای کم تا $4V$ کار کند. در صفحه بعد تعدادی از مشخصات LM^{۳۸۶} داده شده است.

بهره ولتاژ این تقویت‌کننده در برگه اطلاعات آن مساوی 50° ثبت شده است. LM^{۳۸۰} می‌تواند با منبع تغذیه از $8A$ تا $22A$ ولت کار کند. البته مانند مدارهای با عناصر مجزا، مقادیر توان خروجی بیشتر با استفاده از منبع تغذیه بزرگ‌تر امکان‌پذیر است. همانند تقویت‌کننده متقارن مکمل، ولتاژ DC نقطه کار برابر $\frac{1}{2}V_{CC}$ است. مقاومت بین پایه‌های ورودی $5\text{k}\Omega$ است، لذا می‌توان سیگنال ورودی را با کوپلазر dc یا ورودی ac به ورودی اتصال داد. در هر صورت، باید ورودی استفاده نشده (معکوس کننده یا غیرمعکوس کننده) را به زمین متصل کرد. نمونه‌ای از مدار تقویت‌کننده قدرت صوتی در شکل ۵-۳۸ نشان داده شده است. سیگنال ورودی توسط خازن C_1 به ورودی غیرمعکوس کننده می‌رسد. خازن C_2 منبع تغذیه را از نظر AC با زمین هم پتانسیل کرده است.

خازن C_4 و مقاومت R_1 که به دو سر بلندگو متصل شده‌اند، تمایل ایجاد نوسان در مدار را به حداقل می‌رسانند. در صورت بروز ناپایداری می‌توانید پایه ۸ را با یک خازن $47\mu F$ به زمین اتصال کوتاه کنید.

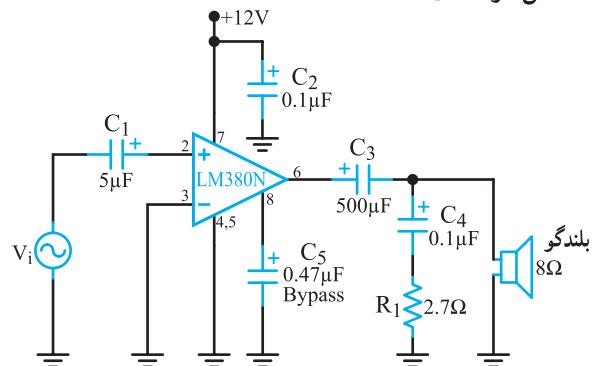

شکل ۵-۳۸—تقویت‌کننده قدرت کامل صوتی با یک تراشه

یک نوع دیگر آی‌سی LM^{۳۸۴N}، با شماره LM^{۳۸۴N}، ساخته شده است. این آی‌سی قادر است توان $5W$ به خروجی LM^{۳۸۴N} تحویل دهد. اتصال پایه‌ها و نماد آن مانند آی‌سی LM^{۳۸۴N} است. آی‌سی LM^{۳۸۴N} می‌تواند با ولتاژ تغذیه تا $26V$ ولت کار کند.

۵-۱۱-۳—تقویت‌کننده پل (Bridge Amplifier):

نوعی تقویت‌کننده قدرت یک تراشه‌ای، ساخته شده است که آن را پُل می‌نامند. در شکل ۵-۳۹ مدار تراشه پل را می‌بینید.

استفاده از تقویت‌کننده‌های تک‌تراسه‌ای مانند NLM386 یا LM386، طراحی تقویت‌کننده توان تا چند وات را خیلی ساده می‌کند. از این گونه تقویت‌کننده‌ها در دستگاه‌های رادیو، ضبط و پخش صوت و تقویت‌کننده‌های صوتی معمولی می‌توان استفاده کرد.

کمی فکر کنید: چنان‌چه دانش فنی مربوط به تولید هر نوع قطعه یا دستگاهی را داشته باشیم می‌توانیم به خود کفایی برسیم. چگونه به دانش فنی دست پیدا کنیم؟ با دوستان خود بحث کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.


۱۲-۵_ الگوی پرسش صحیح یا غلط

۱۲-۱_ در مدار پوش پول بدون ترانسفورماتور، هر ترانزیستور در نیم سیکل از سیگنال ورودی هدایت می‌کند.
صحیح غلط

۱۲-۲_ مدار پوش پول بدون ترانسفورماتور به دو سیگنال با دامنه مساوی و هم فاز نیاز دارد.
صحیح غلط

کامل کردنی

۱۲-۳_ در مدار شکل ۱۲-۵ ترانزیستورهای TR_۱ و TR_۲ دارای آرایش و کلاس کار آن‌ها است.
پتانسیل نقطه A در حالت سکون برابر با است.

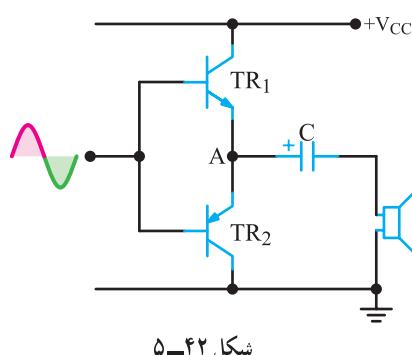


شکل ۱۲-۵

۱۲-۴_ نقش مقاومت P_{R2} در مدار شکل ۱۲-۴ تنظیم پتانسیل MN برابر ولت است تا ترانزیستورهای TR_۱ و TR_۲ در کلاس قرار گیرند.

- توان خروجی ۳۲۵-۷۰۰ mW
- بهره ولتاژ ۲۰-۲۰۰
- ولتاژ تغذیه ۴-۱۲V
- مقاومت ورودی ۵-kΩ
- پهنای باند ۳۰ KHz

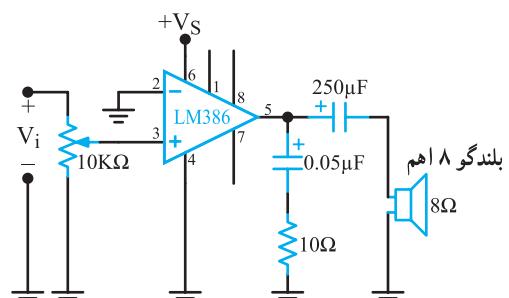نقشه یک مدار ساده با استفاده از LM386 در شکل ۱۲-۴ نمایش داده شده است. آن‌چه شما باید انجام دهید، اضافه کردن یک کنترل کننده صوت به ورودی و یک بلندگو در خروجی است. برای جلوگیری از نوسان، ممکن است لازم باشد تا یک مدار RC نیز به ورودی بلندگو اضافه کنید.




یک مدار بسیار ساده (بهره = ۲۰)

کنترل بهره	۱	۸
ورودی -	۲	۷
ورودی +	۳	۶ V _S
GND	۴	۵ V _{out}
بسته‌بندی		

شکل ۱۲-۵_ تقویت‌کننده صوتی با LM386 و بسته‌بندی آن

با اضافه کردن یک مدار RC بین پایه‌های شماره ۱ و ۸ می‌توان بهره را افزایش داد. شکل ۱۲-۴۱ چگونگی تنظیم بهره را با استفاده از مقاومت متغیر R_G نشان می‌دهد. با تغییر این پتانسیومتر بهره مکریم به ۲۰۰ می‌رسد.

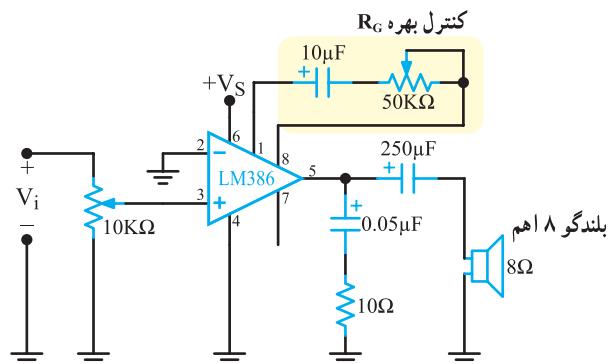


شکل ۱۲-۴۱_ تقویت‌کننده قدرت با بهره قابل تغییر

۵-۱۲-۱ هنگام استفاده از تراشه LM386، به کدام

مشخصات آن باید توجه کرد؟


۵-۱۲-۱۱ در شکل ۵-۴۵ اگر تمام ترانزیستورها از

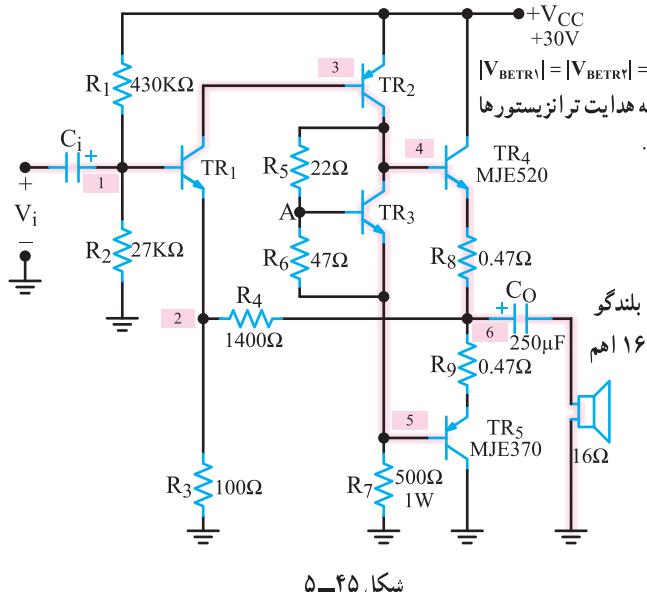جنس سیلیسیم باشند، ولتاژ DC ۱ تا ۶ را که در داخل مستطیل نشان داده شده است را محاسبه کنید.



$$|V_{BETR}| = |V_{BETR}| = 0.7\text{V}$$

در آستانه هدایت ترانزیستورها ۰.۷ ولت است.

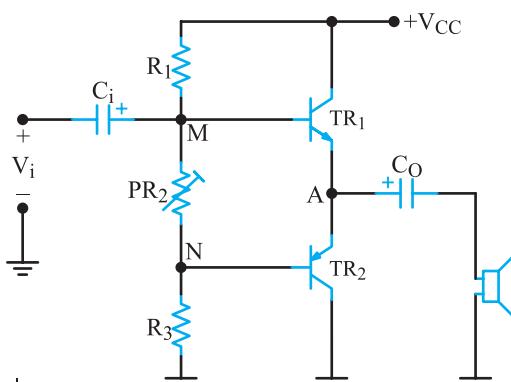


شکل ۵-۴۳

چهارگزینه‌ای

۵-۱۲-۵ در مدار شکل ۴۴ شکل جریان Is کدام


است؟

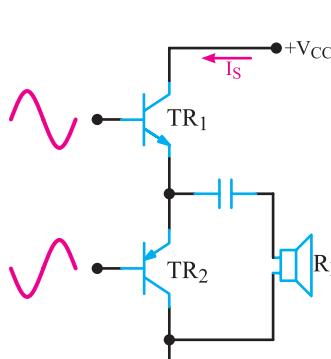

۵-۱۲-۱۲ یک ترانزیستور قدرت سیلیسیومی به خنک‌کننده‌ای با مقاومت گرمایی ($\theta_{SA} = 1/5^\circ\text{C/W}$) متصصل شده است. توان ترانزیستور در ۲۵ درجه برابر W ۱۵° و 0.5°C/W است. حداکثر توانی که این ترانزیستور می‌تواند و 0.6°C/W است. حداکثر توانی که این ترانزیستور می‌تواند تلف کند، چه قدر است؟ دمای محیط را 20°C و حداکثر دمای محل پیوند (T_{jmax}) را 20°C در نظر بگیرید.

۵-۱۲-۱۳ عدد شایستگی را تعریف کنید.

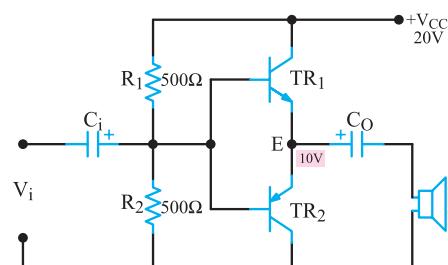۵-۱۲-۱۴ در شکل ۵-۴۶ اگر ورودی یک سینال، سینوسی با دامنه ۲ ولت باشد، سینال خروجی را رسم کنید و



۵-۱۲-۱۶ بازده تقویت‌کننده در کدام کلاس بیشتر است؟

C-۴ AB-۳ B-۲ A-۱

تشریحی و محاسباتی


۵-۱۲-۱۷ در شکل ۵-۴۵ ترانزیستور TR_۴ چه عملی انجام می‌دهد؟ شرح دهید.

۵-۱۲-۱۸ در شکل ۵-۴۵ اگر در حالت DC هدایت ترانزیستور TR_۴ نسبت به TR_۵ افزایش باید، چگونه از افزایش آن جلوگیری می‌کنند؟ شرح دهید.

۵-۱۲-۱۹ چگونه می‌توان بازده یک تقویت‌کننده را افزایش داد؟

$$|V_{BE}| = 0.6V$$

دامنه آن را تعیین کنید.
 ۱۵-۱۲-۵-۴۷ در مدار شکل ۵ با توجه به سیگنال
 ورودی، شکل موج ولتاژ نقاط A، B و C را با حفظ رابطه زمانی
 در مقایسه با ورودی رسم کنید و مقدار تقریبی دامنه هریک را
 مشخص کنید. $R_C = R_E$ است و هنگام رسم شکل موج‌ها از
 مقادیر DC صرفنظر کنید.)

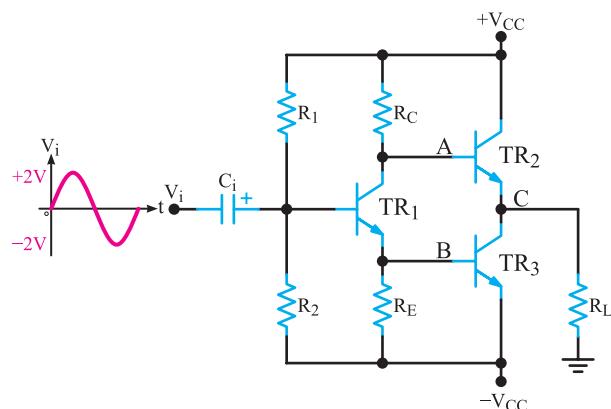

شکل ۵-۴۷