

## فصل هفتم



### ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۷	۸۳	۹۰

## ترسیم نقشه‌های سیم‌پیچی موتورها

**هدف‌های رفتاری:** از هنر جو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- مشخصات لازم برای طراحی و سیم‌پیچی موتور را توضیح دهد.
- ۲- انواع سیم‌پیچی را از نظر شکل کلاف‌ها توضیح دهد.
- ۳- شیوه‌های مختلف ترسیم نقشه‌ی سیم‌پیچی را شرح دهد.
- ۴- روش‌های مختلف طراحی دیاگرام گستردگی موتورهای آسنکرون سه‌فاز یک سرعته را توضیح دهد.
- ۵- روش سیم‌پیچی موتورهای دو دور سه‌فاز (دالاندر) را توضیح دهد.
- ۶- روش سیم‌پیچی موتورهای یک فاز روتور قفسی را توضیح دهد.
- ۷- موتورهای سه‌فاز و یک فاز آسنکرون یک طبقه را سیم‌پیچی کند.
- ۸- موتورهای دو طبقه گام کوتاه سه‌فاز و یک فاز را سیم‌پیچی کند.
- ۹- موتورهای دو دور دالاندر سه‌فاز را سیم‌پیچی کند.
- ۱۰- موتورهای دو دور دالاندر یک فاز را سیم‌پیچی کند.

## ۷- ترسیم نقشه‌های سیم‌پیچی موتورها

**۱-۷- مشخصات لازم برای طراحی و سیم‌پیچی** را می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد :

$$P = \frac{90 \times f}{n_s}$$

در این رابطه  $n_s$  دور سنکرون میدان استاتور است که مقدار آن از دور روتور ( $n_r$ ) که بر روی پلاک موتور نوشته می‌شود، کمی بیشتر است.

**گام قطبی**  $y$ : که عبارت است از فاصله‌ی بین مرکز دو قطب غیر همنام مجاور بر حسب تعداد شیار. گام قطبی را می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد :

$$y_p = \frac{z}{2p}$$

### موتور

برای محاسبه و سیم‌پیچی یک موتور، معلومات زیر مورد نیاز است که از روی پلاک و پوسته‌ی موتور یا با توجه به نیاز و از طریق محاسبه به دست می‌آید.

**تعداد شیارهای استاتور:** که آن را با  $z$  نشان می‌دهند و از روی پوسته‌ی موتور قابل شمارش است.

**تعداد فازها:** موتورهایی که در صنعت از آن‌ها استفاده می‌شود، معمولاً به صورت یک فاز و سه فاز هستند. تعداد فازها را با  $m$  نشان می‌دهند.

**تعداد قطب‌های موتور (۲P):** تعداد قطب‌های موتور

تعداد کلافهای مربوط به هر فاز باید یک عدد صحیح مثلًاً ۱ و ۲ و ۳... باشد. چون در سیم پیچی یک طبقه هر یک از شیارها توسط یک بازوی کلاف پر می‌شود؛ بنابراین، هر کلاف دو شیار را پر می‌کند و برای  $m$  فاز، رابطه‌ی زیر برقرار خواهد بود:

$$z = 2\gamma_1 m$$

در این رابطه،  $\gamma_1$  تعداد کلافهای هر فاز در سیم پیچی

یک طبقه و برابر با عدد صحیح و بدون اعشاری  $\gamma_1 = \frac{z}{2m}$  است. اگر در یک استاتور، به جای سیم پیچی یک طبقه از سیم پیچی دو طبقه استفاده شود، در این حالت، تعداد دور هر کلاف نصف حالت یک طبقه است و در عوض، هر شیار توسط دو بازوی دو کلاف مختلف پر می‌شود. بنابراین، تعداد کلافهای مربوط به هر فاز نیز دو برابر تعداد کلافهای در سیم پیچی یک طبقه می‌شود و مقدار آن – یعنی  $\gamma_2$  – برابر است با:

$$\gamma_2 = \frac{z}{m}$$

شیارهای استاتور، توسط کلافهای مربوط به تمام فازها پر می‌شوند. هر چند کلاف از یک فاز با هم تشکیل یک گروه کلاف را می‌دهند و بازوهای دو طرف هر گروه کلاف نیز در دو قطب مخالف (در یک جفت قطب) قرار می‌گیرند. بنابراین، تعداد گروه کلافهای مربوط به هر یک از فازها در سیم پیچ یک طبقه برابر با تعداد جفت قطب‌هاست.

به عبارت دیگر، در هر جفت قطب مجموعاً  $m$  گروه کلاف و در مجموع برای  $2P$  قطب تعداد  $P$  گروه کلاف لازم است. اگر سیم پیچی یک طبقه، سه فاز باشد، مجموع گروه کلافهای لازم برای هر سه فاز  $1/5$  برابر تعداد قطب‌ها خواهد بود.

**زاویه‌ی الکتریکی** بین دو شیار مجاور ( $\alpha_{eq}$ ):

محیط یک دایره،  $360^\circ$  درجه‌ی هندسی است. استاتور نیز به صورت دایره است؛ پس زاویه‌ی هندسی بین دو شیار مجاور

$$\text{هم برابر با } \frac{360^\circ}{z} = \alpha_z \text{ درجه می‌شود.}$$

در یک سیم پیچی سه‌فازه دو قطب هر یک قسمت از گروه

**گام سیم‌بندی  $y_z$** : عبارت است از فاصله‌ی بین دو بازوی یک کلاف بر حسب تعداد شیار. روش به دست آوردن گام سیم‌بندی را در سیم‌بندی‌های مختلف، در آینده توضیح خواهیم داد.

**تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز  $q$** : حداقل

تعداد کلاف‌ها برای ایجاد یک جفت قطب در جریان متناوب به اندازه‌ی تعداد فازهای است. اگر بخواهیم در یک ماشین، تعداد قطب‌ها از ۲ بیش‌تر و برابر با  $2P$  باشد، حداقل تعداد کلافهای لازم برابر با  $P$  است و چون در سیم پیچی یک طبقه، هر کلاف دو شیار را پر می‌کند، حداقل تعداد شیارهای لازم برای تشکیل قطب توسط  $m$  فاز، برابر است با:

$$z_{min} = 2P \cdot m$$

همان‌طورکه گفته شد، این تعداد شیار حداقل تعداد شیارهای لازم است و در هر یک از قطب‌ها، یک شیار به هر فاز اختصاص می‌یابد اما اگر هر یک از بازوهای کلاف‌ها را در چندین شیار مجاور هم پخش کنیم و تعداد این شیارها را – که عبارت از تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز است – با  $q$  نشان دهیم، تعداد شیارهای لازم برای تشکیل  $2P$  قطب توسط  $m$  فاز، برابر خواهد شد با:

$$z = 2P \cdot m \cdot q$$

بدین ترتیب با مشخص کردن تعداد شیارها و تعداد قطب‌ها، می‌توان مقدار  $q$  را به دست آورد:

$$q = \frac{z}{2P \cdot m}$$

در صورتی که  $q$  عدد صحیح  $1$  و  $2$  و  $3$ ... باشد، سیم پیچی با سیم پیچی با شیار کامل و اگر یک عدد کسری باشد، سیم پیچی با شیار کسری نامیده می‌شود.

**تعداد کلافهای لازم برای هر فاز**: در سیم پیچ‌های

هر یک از فازهای ماشین الکتریکی، باید ولتاژهای یکسان القا شود. یا این سیم پیچ‌ها به ولتاژهای برابر اتصال یابند. بنابراین، تعداد کلافهای هر یک از فازها باید با هم برابر باشند و همچنین مجموع تعداد حلقه‌های کلافهای هر فاز نیز یکسان باشد.

لذا شروع فاز S باید از شیاری انتخاب شود که نسبت به فاز R به اندازه‌ی  $12^\circ$  درجه‌ی الکتریکی ( $12^\circ$  شیار) و شروع فاز T نیز نسبت به شروع S به اندازه‌ی  $12^\circ$  درجه‌ی الکتریکی

یا نسبت به شروع فاز R به اندازه‌ی ( $\frac{24^\circ}{\alpha_{ez}}$  شیار) فاصله داشته باشد. در هر قطب تنها شروع یک فاز را نیز می‌توان قرار داد.

مثلاً شروع فاز R را از شیار یک در قطب اول و شروع فاز T را از  $24^\circ$  درجه بعد از آن در قطب دوم و شروع فاز S را نیز از  $24^\circ$  درجه بعد از شروع فاز T و در قطب سوم قرار می‌دهیم.

**ولتاژ کار موتور:** عبارت است از ولتاژ بین دو فاز شبکه که باید موتور به آن ولتاژ اتصال یابد. این ولتاژ به همراه نوع اتصال بروی پلاک موتور نوشته می‌شود یا با توجه به محل استفاده به دست می‌آید.

اگر بر روی پلاک موتور نوشته شده باشد ( $V = 220\Delta$ )، بدین معنی است که سیم‌پیچ‌های هر فاز موتور، حداکثر ولتاژ  $22^\circ$  ولت را می‌توانند تحمل کنند. در صورتی که اتصال سیم‌پیچ‌ها به صورت ستاره بسته شود، می‌توان آن را به شبکه‌ی  $28^\circ$  ولتی اتصال داد.

گاهی بر روی پلاک موتورهای سه فاز، دو ولتاژ ثابت می‌شود؛ برای مثال  $V = 380/220$ . در این صورت ولتاژ کمتر، ولتاژ مجاز هر سیم‌پیچ است و در صورت بستن سیم‌پیچ‌ها به صورت مثلث باید آن را به ولتاژ سه فازه  $22^\circ$  ولتی متصل کرد. برای اتصال به ولتاژ سه فازه  $28^\circ$  ولتی نیز، باید حتماً سیم‌پیچ‌ها را به صورت ستاره اتصال داد.

**قدرت نامی موتور:** توان مکانیکی یا خروجی موتور ( $P_2$ ) در حالت کار نامی، روی پلاک موتور بر حسب کیلووات (KW) یا اسپ بخار ( $P_s$ ) نوشته می‌شود و براساس آن می‌توان قدرت ورودی موتور را حساب کرد.

با توجه به قدرت ورودی و ولتاژ نامی می‌توان جریان هریک از سیم‌پیچ‌هارا حساب کرد و از روی آن، قطر سیم را به دست آورد. **جریان خط:** جریان خط نیز بر روی پلاک موتور ثبت می‌شود یا از طریق محاسبه به دست می‌آید. با توجه به آن می‌توان

کلاف‌های مربوط به هر فاز،  $\frac{1}{6}$  محیط استاتور – یعنی  $6^\circ$  درجه هندسی – را پرمی کند. به عبارت دیگر، هر قطب که  $18^\circ$  درجه‌ی الکتریکی است، به اندازه‌ی  $= 18^\circ \times 6 = 108^\circ$  درجه هندسی را دربرمی‌گیرد.

اگر تعداد قطب‌ها بیشتر از دو باشد، زاویه‌ی هندسی مربوط به هر قطب از  $18^\circ$  درجه کمتر می‌شود. مثلاً اگر استاتور، ۶ قطب سیم‌پیچی شود فقط  $2^\circ$  درجه از محیط آن توسط یک سمت هر گروه کلاف هر فاز پرمی شود. به بیان دیگر، هر قطب که  $18^\circ$  درجه‌ی الکتریکی است، در  $\frac{1}{6}$  محیط استاتور یا  $6^\circ$  درجه‌ی هندسی جای می‌گیرد؛ یعنی، هر  $\frac{1}{6}$  از محیط استاتور معادل  $18^\circ$  درجه‌ی الکتریکی و کل محیط استاتور معادل  $= 108^\circ$  درجه‌ی الکتریکی است.

بنابراین، زاویه‌ی الکتریکی محیط استاتور برخلاف زاویه‌ی هندسی، عدد ثابتی نیست و به تعداد قطب‌های ماشین بستگی دارد. به طوری که اگر ماشین دو قطب باشد، زاویه‌ی الکتریکی محیط استاتور برابر با  $\alpha_e = 36^\circ$  درجه‌ی الکتریکی خواهد بود؛ یعنی، هر گام قطبی  $18^\circ$  درجه‌ی الکتریکی می‌شود و اگر ماشینی چهار قطب باشد، محیط استاتور دارای  $\alpha_e = 72^\circ$  درجه‌ی الکتریکی خواهد شد ( $4 \times 18^\circ = 72^\circ$ ). بدین ترتیب، در هر حالت می‌توان زاویه‌ی الکتریکی کل را از رابطه‌ی  $P \times \alpha_e = 36^\circ$  به دست آورد. در این صورت، برخلاف زاویه‌ی هندسی بین دو شیار مجاور که همیشه ثابت است، زاویه‌ی الکتریکی بین دو شیار مجاور به تعداد قطب‌ها بستگی دارد و از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:


$$\alpha_{ez} = \frac{36^\circ \times P}{Z}$$

**شیار شروع فازهای R و S و T:** در یک سیم‌پیچی نرمال، شروع فازها همیشه می‌تواند بدون وابستگی به تعداد قطب‌ها روی یک جفت قطب یا  $36^\circ$  درجه‌ی الکتریکی تقسیم شود. در جریان سه فازه، بین هر دو فاز  $12^\circ$  درجه الکتریکی اختلاف فاز وجود دارد.

از حالت متحدم مرکز است. علاوه بر این، طول متوسط کلاف نیز در نوع سیم پیچی، کوتاه‌تر از نوع متحدم مرکز می‌باشد. به همین دلیل در این حالت، در مصرف سیم نیز صرفه‌جویی می‌شود.

امکان اتصال موازی کلاف‌های هر گروه کلاف یا هر چند کلاف با یکدیگر نیز در این حالت وجود دارد.

در سیم پیچی زنجیری، پیشانی کلاف‌های فازهای مختلف در پیرامون استاتور از روی هم عبور می‌کند و برای جلوگیری از اتصال کوتاه بین آن‌ها باید حتماً به خوبی از یکدیگر عایق شوند. در شکل ۷-۲ سه کلاف که به صورت زنجیری پیچیده شده و یک گروه کلاف را تشکیل می‌دهند، نشان داده شده است. در رسم دیاگرام گسترده‌ی این نوع سیم پیچی، کلاف‌ها را به هردو صورت شکل الف و ب می‌توان نشان داد.

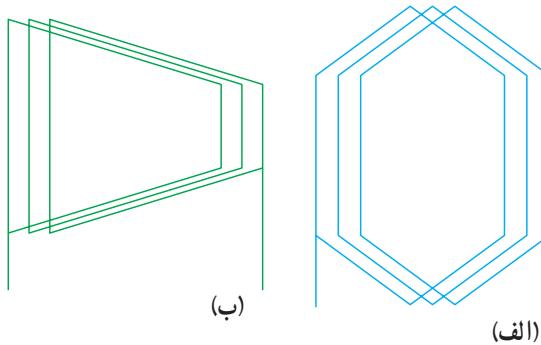

شکل ۷-۲- گروه کلاف متساوی (زنجیره‌ای)

**۳-۷- روش‌های ترسیم نقشه‌ی سیم پیچی**  
برای نشان دادن نوع سیم پیچی، فرم کلاف‌ها، ترتیب قرار گرفتن کلاف‌ها در شیارها، اتصال کلاف‌ها به یکدیگر و هم‌چنین اتصال آن‌ها به ترمینال‌های موتور از نقشه‌ی سیم پیچی استفاده می‌شود.

نقشه‌ی سیم پیچی را می‌توان از روی سیم پیچی موتور معیوب برداشت یا با طراحی مناسب آن را رسم کرد.

برای ترسیم نقشه‌ی سیم پیچی روش‌های مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، ترسیم نقشه به طریقه‌ی دیاگرام گسترده است. از روش دیاگرام مدور نیز برای کشیدن نقشه‌ی سیم پیچی استفاده می‌شود.

**روش دیاگرام مدور:** در این روش، مقطع استاتور به همان صورت واقعی دایره‌ای نشان داده شده و محل شیارها


جريان هریک از سیم پیچ‌ها را به دست آورد و هم چنین وسایل حفاظتی مناسب را برای موتور به کار گرفت.

## ۲-۷- فرم کلاف‌های سیم پیچی

کلاف‌های یک گروه کلاف در اندازه‌های نامساوی یا متساوی پیچیده می‌شوند. حالت اول را سیم پیچی متحدم مرکز و حالت دوم را سیم پیچی زنجیری می‌نامند.

**۷-۲-۱- سیم پیچی متحدم مرکز:** در سیم پیچی متحدم مرکز، گام کلاف‌های مربوط به هر گروه کلاف با یکدیگر تفاوت دارد و هر کلاف بزرگ، کلاف کوچک‌تر را احاطه می‌کند. بدین ترتیب در یک گروه کلاف، گام کلاف بزرگ‌تر از گام کلاف قبلی خود به اندازه دو شیار بیشتر است.

در شکل ۷-۱ سه کلاف را که به صورت متحدم مرکز پیچیده شده‌اند، می‌بینید.

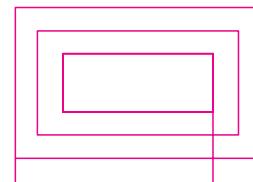

شکل ۷-۱- گروه کلاف متحدم مرکز

در این شکل، هر سه کلاف با یکدیگر سری شده‌اند و مجموعاً یک گروه کلاف را تشکیل می‌دهند.  
اتصال موازی کلاف‌های یک گروه کلاف به دلیل متساوی نبودن طول حلقه‌ی کلاف‌ها صحیح نیست اما می‌توان گروه کلاف‌های یک فاز را با هم موازی کرد. از این مورد در موتورهای با قدرت زیاد و ولتاژ کم استفاده می‌شود.  
در این نوع سیم پیچی برای پیچیدن کلاف‌های یک گروه کلاف، باید از قالب‌های نامساوی استفاده کرد.

**۷-۲-۲- سیم پیچی زنجیری:** سیم پیچی زنجیری یا با گام متساوی به نوعی از سیم پیچی گفته می‌شود که در آن همه‌ی کلاف‌های یک گروه کلاف و درنتیجه همه‌ی کلاف‌هایی که درون شیارهای استاتور جای می‌گیرند، به یک اندازه‌اند. برای پیچیدن این کلاف‌ها از یک قالب (با قالب‌های یک اندازه) استفاده می‌شود. به علت مشابه بودن کلاف‌ها با یکدیگر، زمان لازم برای تهییهٔ قالب و پیچیدن و جازدن کلاف‌ها در داخل شیارها کم‌تر

تصویر خوبی به دست آورد.  
در این روش، نمایش اتصال کلافها به یک دیگر مشکل است و مخصوصاً نشان دادن سیم‌پیچی دو طبقه‌ی اتصال کلافها به سادگی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، از روش دیاگرام مدور کمتر استفاده می‌شود.


**روش دیاگرام گسترده:** در ترسیم نقشه به روش دیاگرام گسترده فرض می‌شود که استاتور در جهت یکی از شیارها بریده شده و سپس در روی یک صفحه باز شده و ترسیم می‌شود. بدین ترتیب، شیارها در مجاور هم و در یک ردیف ترسیم می‌شوند. اشکال این نوع نقشه این است که اولین شیار و آخرین شیاری که روی آن ترسیم می‌شوند، با وجود این که در استاتور در مجاورت هم هستند اما بر روی کاغذ در دو طرف نقشه قرار می‌گیرند. کلافها نیز در این قسمت به صورت بریده نشان داده می‌شوند. با وجود این اکثر نقشه‌های سیم‌پیچی را به صورت دیاگرام گسترده ترسیم می‌کنند.

در این کتاب نیز تمام نقشه‌های داده شده به روش دیاگرام گسترده است و روش ترسیم آن‌ها بعداً توضیح داده خواهد شد. برای مشخص شدن کلافهای فازهای مختلف از یک دیگر، باید در صورت امکان، سیم‌های هر فاز را با یک رنگ ترسیم کرد یا برای ترسیم کلافهای فازهای مختلف از خط پر، خط نقطه و خط‌چین استفاده نمود.


#### ۴-۷- روش‌های طراحی دیاگرام گسترده‌ی موتورهای آسنکرون سه‌فازه‌ی یک دور

برای سیم‌پیچی یک موتور، ابتدا باید دیاگرام گسترده‌ی سیم‌پیچی را کشید و سپس با کمک آن استاتور را سیم‌پیچی کرد. برای ترسیم دیاگرام گسترده سیم‌پیچی، روش‌های متفاوتی وجود دارد. نتیجه‌ی نهایی همه‌ی این روش‌ها یکسان است و به کمک آن‌ها یک سیم‌پیچی کاملاً متقارن یا در حد قابل قبول به دست می‌آید. در هر یک از این روش‌ها، سعی می‌شود شیارهای استاتور توسط سه دسته سیم‌پیچی مساوی پر شده و به طریق صحیح به یک دیگر اتصال یابند تا در حد امکان یک میدان دور متقاض (سیمتريک) به وجود آید.

در روی آن مشخص می‌شود. کلافهای واقع در شیارها نیز به وسیله‌ی خطوطی در داخل دایره، (مانند شکل ۷-۲) یا خارج آن (مانند شکل ۷-۴) ترسیم خواهند شد.

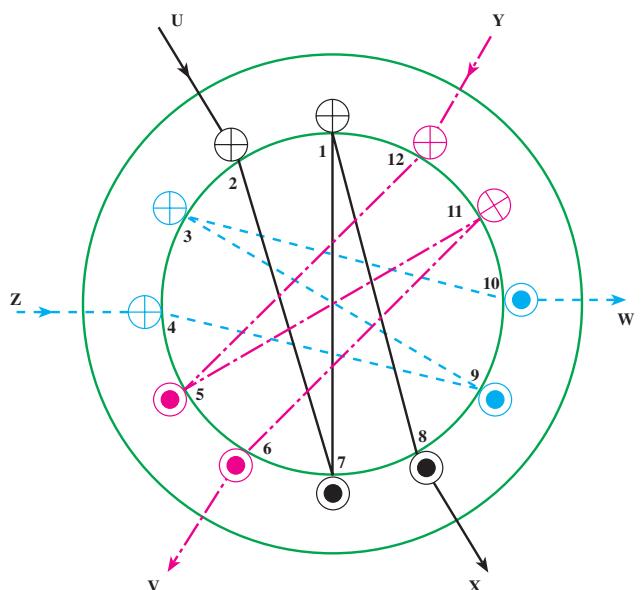

شکل ۷-۳- دیاگرام مدور موتور سه‌فاز با ۱۲ شیار و ۲ قطب

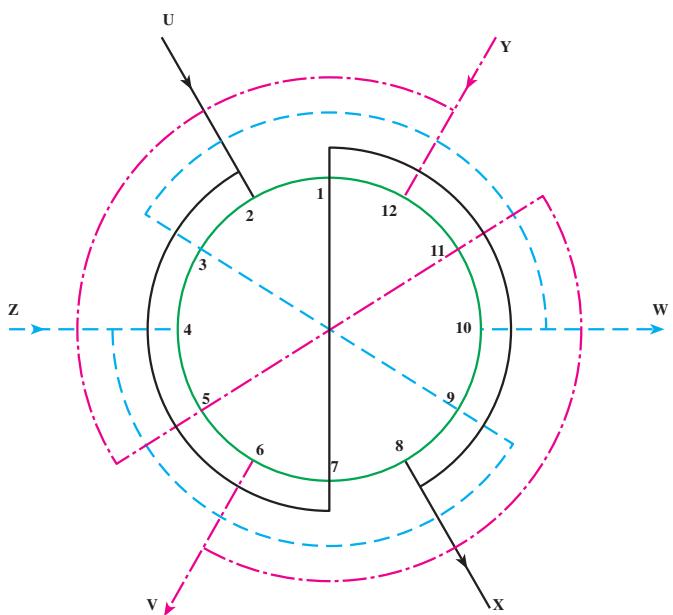

شکل ۷-۴- دیاگرام مدور موتور سه‌فاز با ۱۲ شیار و ۲ قطب

در این دو شکل، دیاگرام مدور برای یک موتور سه‌فازه‌ی ۱۲ شیار ۲ قطب نشان داده شده است. در روش دیاگرام مدور با نگاه کردن به نقشه، می‌توان از محل کلافها و تعداد قطب‌ها

چون  $q$  عدد صحیحی است، سیم پیچی با شیار کامل می‌باشد. در این مثال  $q=2$  یعنی، هر گروه کلاف از دو کلاف تشکیل می‌شود.

یک روش ساده برای پیدا کردن شیارهای مربوط به شروع هر فاز، استفاده از زاویه‌ی الکتریکی بین هر دو شیار است. در این مثال، زاویه‌ی الکتریکی بین دو شیار مجاور، برابر است با :

$$\alpha_{ez} = \frac{360 \times p}{z} = \frac{360 \times 2}{24} = 30^\circ$$

اگر فاز R از شیار یک شروع شود، شروع فاز S می‌تواند از شیار  $5 = \frac{120}{3}$  و شروع فاز T نیز از شیار  $9 = \frac{240}{3}$  باشد.

شروع فازها می‌توانند از شیارهای دیگری باشد که در قطب‌های مختلف قرار گرفته‌اند؛ مثلاً شروع فاز R از شیار یک و شروع فاز T از شیار ۹ و شروع فاز S از شیار  $17 = \frac{240}{3}$  درجه بعد از فاز T باشد.

بدین ترتیب، در مرور فاز R چون تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز برابر با ۲ است، شیار شماره‌ی ۱ و ۲ باید توسط بازوی کلاف مربوط به فاز R است، پر شوند.

دو شیار ابتدای قطب بعدی – یعنی شیارهای شماره  $1+6=7$  و  $2+6=8$  – نیز به فاز R مربوط‌اند. به همین ترتیب، در دو قطب باقی مانده نیز شیارهای مربوط به فاز R عبارت خواهند بود از شیارهای  $13 = 7+6$  و  $14 = 8+6$  در قطب سوم و شیارهای  $19 = 13+6$  و  $20 = 14+6$  در قطب چهارم. پس شیارهای  $1-2, 7-8, 13-14, 1-20$  و  $19-20$  به فاز R تعلق دارند.

شروع فاز S نیز – همان‌طور که توضیح داده شد – از شیار شماره‌ی ۵ است و شیارهای مربوط به آن در هر چهار قطب عبارت‌اند از :  $5-6, 11-12, 17-18, 1-24$  و  $23-24$ .

در مرور فاز T نیز که شروع آن از شیار ۹ است، می‌توان شیارهای مربوط به آن را به ترتیب  $9-10, 15-16, 9-21, 15-22$  و  $3-4$  نوشت.

با مشخص شدن شیارهای مربوط به هر سه فاز، می‌توان آن‌ها را مطابق جدول ۷-۱ مرتب کرد.

گاهی با به کارگیری چند قاعده‌ی ساده یا با استفاده از یک جدول می‌توان به این هدف دست یافت اما گاهی نیز باید از روش‌های خاصی استفاده کرد و دیاگرام گسترده‌ی مطلوب را رسم نمود.

در این کتاب تنها به بررسی معمول‌ترین روش‌هایی که برای ترسیم دیاگرام گسترده‌ی موتورهای سه‌فازه باشیار کامل، متداول است می‌پردازیم. شما هنرجویان برای یادگیری روش‌های ترسیم دیاگرام گسترده‌ی موتورهای باشیار کسری می‌توانید به کتاب‌هایی که در این زمینه موجود است، مراجعه کنید.

#### ۷-۴-۱- سیم پیچی یک طبقه موتورهای سه‌فاز

**با شیار کامل:** در صورتی که تعداد شیارهای هر فاز زیر هر قطب – یعنی  $q$  – عدد صحیح و بدون اعشاری (۱ و ۲ و ۳ و ...) باشد، سیم پیچی با شیار کامل نامیده می‌شود.

در سیم پیچی یک طبقه، تعداد کلاف‌های به کار رفته در موتور  $\frac{z}{2}$  و تعداد کلاف‌های مربوط به هر فاز برابر با  $\frac{z}{2m}$  و تعداد گروه کلاف‌های مورد استفاده برای هر سه فاز یک و نیم برابر تعداد قطب‌هایی است که باید در شیارهای استاتور به‌طور صحیح جای گیرند.

محل قرار گرفتن گروه کلاف‌های مربوط به هریک از فازها را می‌توان با استفاده از جدول شیارها به دست آورد. برای توضیح این روش به توضیح یک مثال می‌پردازیم.

مثال ۱: استاتوری دارای ۲۴ شیار است و باید به صورت سه فاز ۴ قطب یک طبقه سیم پیچی شود. برای ترسیم دیاگرام گسترده‌ی این استاتور به روش زیر عمل می‌کنیم.

در سیم پیچی یک طبقه، کلاف‌ها را می‌توان به صورت متحددالمرکز یا زنجیری پیچید. در هر دو صورت، گام قطبی برابر است با :

$$y = \frac{z}{2P} = \frac{24}{4} = 6$$

پس هر شش شیار، یک قطب را تشکیل می‌دهند و باید توسط سه فاز پر شوند؛ بنابراین :

$$q = \frac{z}{2pm} = \frac{24}{4 \times 3} = 2$$

دو بازوی غیر هم جهت نزدیک بهم را که مربوط به یک فاز هستند، به طریقی به یک دیگر وصل کرد تا گروه کلاف متحده مرکز یا زنجیری ایجاد شود. در عین حال، می‌توان پیشانی کلافها را نیز در طبقات (ردیف) کمتری قرار داد تا گروه کلافهای هر سه فاز اندازه‌ی یکسانی داشته باشند.

دیاگرام گسترده را به صورت متحده مرکز به روشن زیر می‌توانیم ترسیم کنیم.

**مطابق شکل ۷-۵** - الف ابتدا اولین گروه کلاف را در شیارهای ۱-۲ و ۷-۸ به طریقی رسم می‌کنیم که کلاف کوچک‌تر در شیارهای ۷-۲ و کلاف بزرگ‌تر در شیارهای ۱-۸ واقع شوند. پس از آن گروه کلاف دوم را در شیارهای ۹-۱۶ و ۱۰-۱۵ که مربوط به فاز سوم (T) است، مجاور گروه کلاف اول ترسیم می‌کنیم. و به همین ترتیب، گروه کلاف سوم در شیارهای ۱۷-۲۴ و ۱۸-۲۳ که مربوط به فاز دوم (S) است، در مجاورت گروه کلاف دوم رسم می‌شود. بدین ترتیب، سه گروه کلاف با اندازه‌ی مساوی در مجاورت یک دیگر رسم می‌شوند و پیشانی این سه گروه کلاف نیز در یک ردیف (یک طبقه) قرار می‌گیرند. برای ترسیم بقیه‌ی دیاگرام نیز باید گروه کلافها را به طریقی در ۱۲ شیار باقی مانده قرار دهیم که گام آن مشابه گام کلافهای قبلی باشد و کوتاه‌ترین مسیر نیز طی شود.

برای این منظور باید یک طرف چهارمین گروه کلاف را در شیارهای ۵-۶ و طرف دیگر آن را در شیارهای ۱۱-۱۲ قرار دهیم. برای پنجمین گروه کلاف نیز شیارهای ۱۳-۱۴ و ۱۹-۲۰ و برای ششمین گروه کلاف، شیارهای ۲۱-۲۲ و ۳-۴ اختصاص می‌یابد. با ترسیم ششمین گروه کلاف تمام شیارهای استاتور مانند شکل ۷-۵-ب پر می‌شوند. در این هنگام، باید کلافها را سربندی کرد.

در هنگام سیم‌پیچی موتور نیز باید به همان ترتیب گفته شده، کلافها را درون شیارهای استاتور قرار داد.

همان‌طور که در شکل ۷-۵-ب می‌بینید، سه گروه کلاف اول در اندازه‌ی کوچک و سه گروه کلاف دوم با بازوی بزرگ‌تر ترسیم شده‌اند. در سیم‌پیچی موتورهای کوچک که از سیم‌های لاسکی با مقطع گرد و قطر کم استفاده می‌شود، بهتر است گروه کلافها نیز در دو اندازه‌ی کوچک و بزرگ پیچیده شوند و اگر

جدول ۱-۷- جدول ابتدایی موتور سه‌فاز با ۲۴ شیار و ۴ قطب

شیارهای فاز T	شیارهای فاز S	شیارهای فاز R
N ۱ و ۲	۵ و ۶	۹ و ۱۰
S ۷ و ۸	۱۱ و ۱۲	۱۵ و ۱۶
N ۱۳ و ۱۴	۱۷ و ۱۸	۲۱ و ۲۲
S ۱۹ و ۲۰	۲۳ و ۲۴	۳ و ۴

با کمی دقت در جدول ۱-۷، مشاهده می‌شود که اگر محل ستون مربوط به فاز S را با ستون مربوط به فاز T عوض کنیم، به راحتی می‌توانیم جدول ۷-۲ را که شیارهای مربوط به هریک از فازها را مشخص می‌کند، تنها با دانستن  $q = 2$  و به ترتیب از ۱ تا ۲۴ بنویسیم:


جدول ۲-۷- جدول موتور سه‌فاز با ۲۴ شیار و ۴ قطب

شیارهای فاز S	شیارهای فاز T	شیارهای فاز R
N ۱ و ۲	۴ و ۳	۵ و ۶
S ۷ و ۸	۹ و ۱۰	۱۱ و ۱۲
N ۱۳ و ۱۴	۱۵ و ۱۶	۱۷ و ۱۸
S ۱۹ و ۲۰	۲۱ و ۲۲	۲۳ و ۲۴

در این جدول، اعداد به ترتیب از ۱ تا ۲۴ در چهار سطر  $(4p=2)$  نوشته شده‌اند. هریک از سطراها، مشخص کننده‌ی یک قطب است. برای مثال، اگر سطر اول و سوم نشان دهنده‌ی قطب N باشند، سطراهای دوم و چهارم نشان دهنده‌ی قطب S خواهند بود.


با توجه به ستون مربوط به فاز R در جدول، مشاهده می‌شود که در شیارهای ۱-۲ و ۱۳-۱۴ باید جهت جریان هم‌جهت و مثلاً بسمت بالا و در شیارهای ۷-۸ و ۱۹-۲۰ به سمت پایین باشد تا قطب‌های N و S تشکیل شود.

در مورد بقیه‌ی فازها نیز به همین ترتیب شیارهای هم‌جهت مشخص می‌شوند و می‌توان با ترسیم بازوها در شیارها و مشخص کردن جهت جریان آن‌ها، قطب‌ها را مشخص کرد (شکل ۷-۵-پ). ترسیم کلافها نیز با توجه به نوع گروه کلاف - یعنی متحده مرکز یا زنجیری بودن آن‌ها - انجام می‌گیرد. برای این منظور می‌توان پس از مشخص کردن جهت جریان در شیارها،

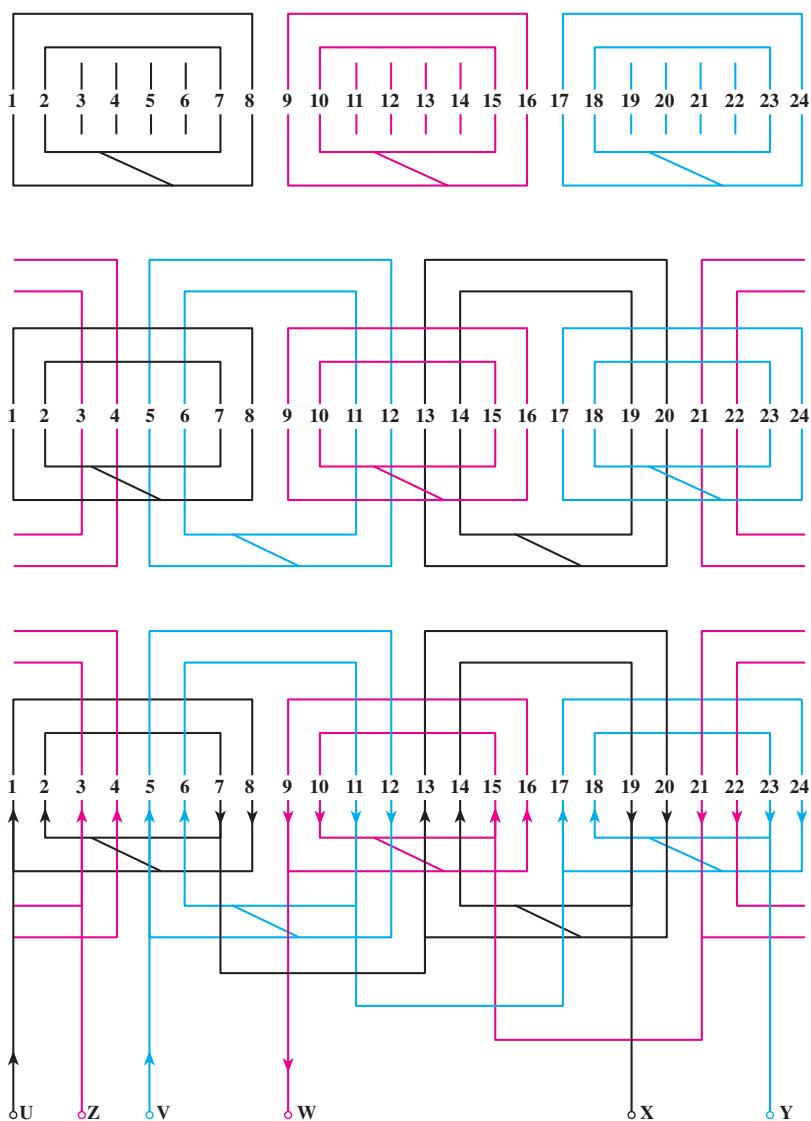


شکل ۷-۵- ترتیب قرارگیری کلافها در موتور و سربندی متحده مرکز

این گروه کلافها در یک اندازه پیچیده شوند، مشکلی پیش نخواهد آمد. در ماشین‌های بزرگ که به جای سیم‌هایی با مقطع گرد از شمشهای هادی استفاده می‌شود، گروه کلافها مطابق شکل ۷-۶ در اندازه‌های کوچک و بزرگ خواهند بود و چون برخلاف سیم‌های گرد و با مقطع کم، این تسممه‌ها را به سادگی نمی‌توان به فرم دلخواه درآورد، بنابراین، قبلًاً در خارج از ماشین آن‌ها را فرم می‌دهند و سپس در داخل شیارها می‌گذارند. در سیم‌پیچی نوع زنجیری نیز اگر از هادی تسممه‌ای استفاده شود، باید قبلًاً تسممه‌ها را در خارج ماشین فرم داد و سپس مانند شکل ۷-۷ در داخل شیارها جاگذاری کرد.

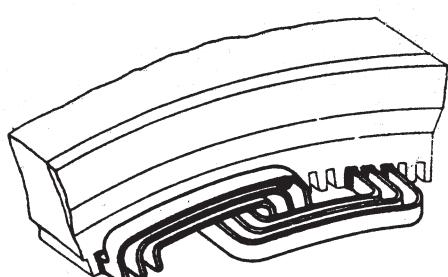


شکل ۷-۶- طریقه‌ی کلاف‌گذاری متحده مرکز

در صورتی که بخواهیم سیم‌پیچی به صورت زنجیری یا با کلاف‌های یک اندازه انجام شود، برای ترسیم دیاگرام سیم‌پیچی یا قرار دادن کلاف‌ها در داخل شیارها می‌توانیم مانند شکل ۷-۸ کلاف‌های یک گروه کلاف را به ترتیب در کنار یک دیگر جا بزنیم یا این که بدون توجه به تعداد کلاف‌های یک گروه کلاف به ترتیبی که بعداً توضیح داده می‌شود، کلاف‌ها را به صورت یک درمیان در شیارها جا بزنیم و سپس سربندی کنیم.

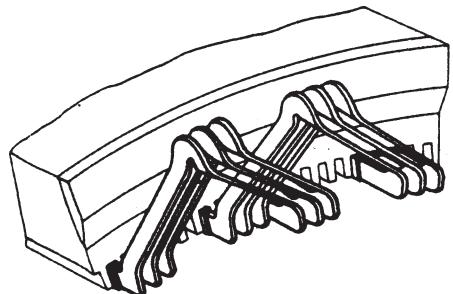

شکل ۷-۷- طریقه‌ی کلاف‌گذاری متساوی

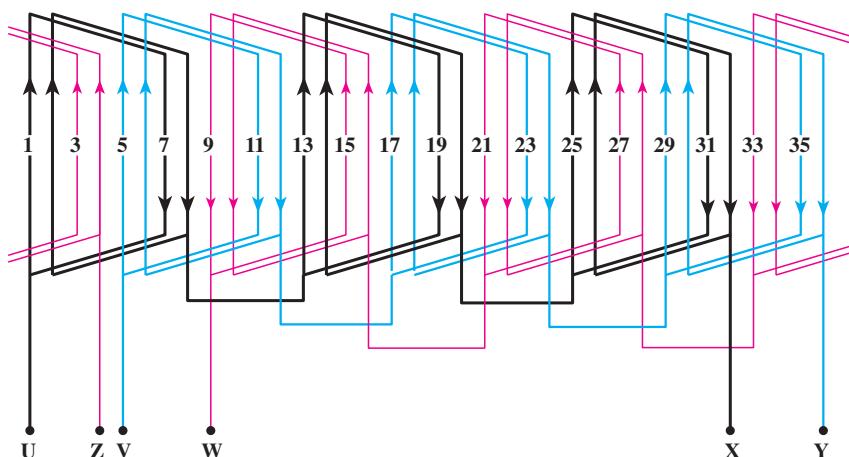


شکل ۷-۸- دیاگرام گسترده سیم‌پیچی به صورت زنجیره‌ای یک طبقه

شیارها به صورت یک درمیان جا زد؛ به طوری که بازوی سمت چپ کلاف‌ها که معمولاً در دیاگرام بلندتر از بازوی سمت راست کشیده می‌شود، در شیارهای فرد و بازوی سمت راست در شیارهای زوج قرار گیرند تا سیم‌بندی حالتی متقابله داشته باشد.

در مورد اول، باید پس از جازدن اولین گروه کلاف، شیارهای مربوط به گروه کلاف دوم را خالی بگذاریم و سومین گروه کلاف را در شیارهای مربوطه جا بزنیم. این عمل را به همین ترتیب ادامه می‌دهیم تا همه‌ی شیارها پرسوند.

در مورد دوم نیز باید مطابق شکل ۹-۷ کلاف‌ها را در

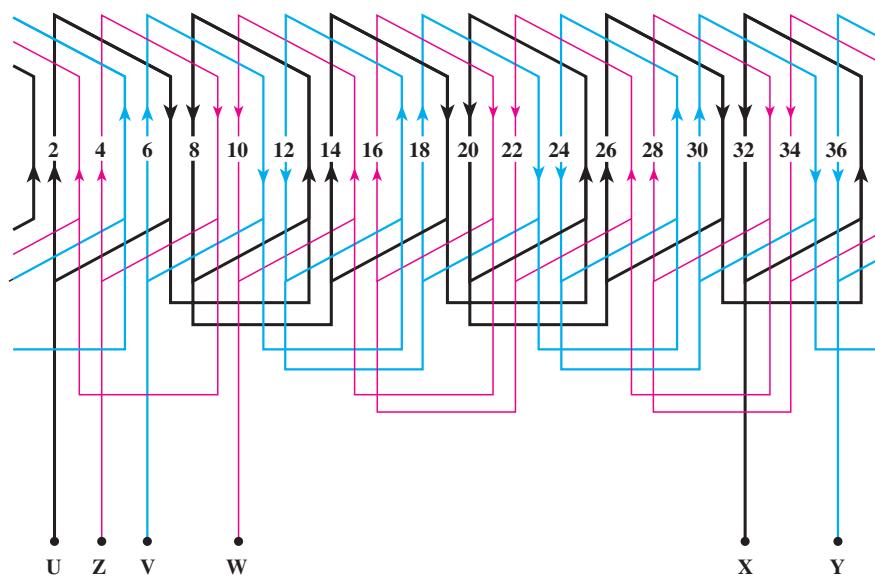

شکل ۷-۹- دیاگرام گسترده سیم‌پیچی موتور سه‌فاز با  $\frac{6}{4}$  شیار و  $\frac{9}{2}$  قطب گام کوتاه

یک موتور سه فاز ۳۶ شیار چهار قطب به طریقه زنجیری.  
راه حل: گام قطبی برابر با  $y = \frac{z}{2P} = \frac{36}{4} = 9$  و تعداد

شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز برابر با  $z = \frac{36}{2Pm} = \frac{36}{4 \times 3} = 9$  است. چون گام قطبی فرد است، گام سیم پیچی را برابر با گام قطبی انتخاب می کنیم و به کوتاه کردن گام نیازی نیست.

زاویه الکتریکی بین هر دو شیار برابر با  $\alpha_{ez} = \frac{360 \times 2}{36} = 20^\circ$  درجه است و شروع فازها می توانند از شیارهای ۱ و ۱۳ باشد.

جدول مشخص کننده شیارهای هر فاز را نیز می توان به همان روشی که ذکر شد، مطابق جدول ۷-۳ ترسیم کرد.  
ترتیب قرار گرفتن کلافها در داخل شیارها به صورت ۱۰ و ۳ به ۱۲ و ۵ به ۱۴ و ۷ به ۱۶ و ... است که دیاگرام گسترده و کامل آن در شکل ۷-۱ کشیده شده است.

برای این که این حالت بدون اشکال انجام گیرد، باید گام سیم پیچی عدد فرد باشد.

در صورتی که گام قطبی زوج باشد، با کم کردن یک شیار از آن می توان گام را فرد کرد و دیاگرام سیم بندی را با توجه به گام فرد ترسیم نمود.


در این حالت، شروع سیم بندی از شیار شماره ۲ است. در صورت استفاده از گام کوتاه شده، در مصرف سیم صرفه جویی می شود و در اطراف شیارها نیز فضای کمتری برای پیشانی کلافها لازم خواهد بود.

همان طور که توضیح داده شد، روش محاسبه پارامترهای مورد نیاز (به جز گام سیم پیچی) و نوشتن جدول در مرکزیکی است. برای آشنایی بیشتر شما با توضیحات داده شده به ذکر دو مثال در مرکزیکی زنجیری می پردازیم.

**مثال ۲:** مطلوب است ترسیم دیاگرام گسترده سیم بندی

جدول ۷-۳—جدول موتور سه فاز با ۳۶ شیار و ۴ قطب یک طبقه

شیارهای فاز R	شیارهای فاز T	شیارهای فاز S
۱_۲_۳	۴_۵_۶	۷_۸_۹
۱۰_۱۱_۱۲	۱۳_۱۴_۱۵	۱۶_۱۷_۱۸
۱۹_۲۰_۲۱	۲۲_۲۳_۲۴	۲۵_۲۶_۲۷
۲۸_۲۹_۳۰	۳۱_۳۲_۳۳	۳۴_۳۵_۳۶

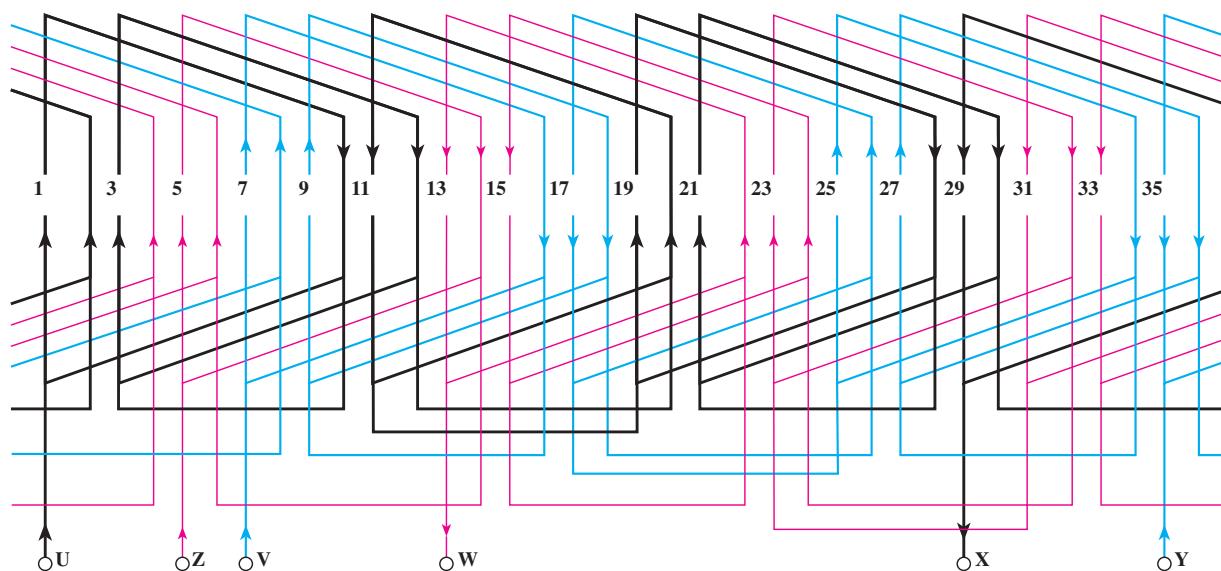

شکل ۷-۱—دیاگرام گسترده سیم پیچی موتور سه فاز ۳۶ شیار ۴ قطب یک طبقه

در شکل ۵-۷-پ این مطالب نشان داده شده است.  
پس از مشخص کردن جهت جریان در بازوهای کلافها،  
باید با توجه به این جهت‌ها کلافهای مربوط به هر فاز را  
به یک دیگر متصل کنیم.

کلافهای هر فاز را می‌توان با یک دیگر سری با موازی کرد که هر یک در مورد خاصی به کار گرفته می‌شود. در صورتی که بخواهیم گروه کلافها با یک دیگر به صورت سری قرار بگیرند، باید بازوهایی را که دارای جهت جریان مخالف هم هستند و از دو گروه کلاف مجاور هم به یک فاز تعلق دارند، به یک دیگر متصل کنیم. اگر بخواهیم گروه کلافهای هر فاز موازی یک دیگر قرار بگیرند، باید بازوهایی را که دارای جهت جریان مشابه‌اند، به هم اتصال دهیم.

مثالاً در مورد اتصال گروه کلافهای مربوط به فاز R در مثال اول، ابتدای فاز R در شیار یک را با U مشخص می‌کنیم و خروجی گروه کلاف اول – یعنی شیار ۷ – را به ابتدای دومین گروه کلاف مربوط به همین فاز – که جهت جریان آن مخالف جهت جریان بازوی واقع در شیار ۷ است – متصل می‌کنیم. انتهای گروه کلاف دوم – یعنی شیار ۱۹ – نیز خروجی فاز R است که آن را با X مشخص می‌کنیم. بدین ترتیب، اتصال کلافهای فاز اول به صورت سری کامل می‌شود. ابتدای فاز دوم که آن را با V نشان می‌دهند، با توجه به توضیحات بالا شیار ۵ انتخاب شده است.

کلافهای مربوط به این فاز را نیز مانند فاز اول به یک دیگر اتصال می‌دهیم؛ یعنی، انتهای اولین گروه کلاف مربوط به فاز S را که در شیار ۱۱ است، به ابتدای دومین گروه کلاف از همین فاز – یعنی شیار ۱۷ – متصل می‌کنیم شیار ۲۳ خروجی این فاز می‌شود که آن را با Z نشان می‌دهند. شروع فاز سوم نیز به همین ترتیب از شیار ۹ و انتهای آن در شیار ۳ است که در شکل ۵-۷-پ نشان داده شده است.

ابتدای فاز سوم را با W و انتهای آن را با Z نشان می‌دهند. در جریان سه فازه‌ی سه سیمه، جمع جریان‌های لحظه‌ای هر سه فاز برابر با صفر است. برای مثال، در صورتی که در دو فاز جریان به سمت مصرف کننده باشد، در فاز سوم جهت جریان از مصرف کننده به سمت خارج است و مقدار جریان خروجی نیز

ترتیب سربندی و اتصال کلافهای هر فاز را به یک دیگر می‌توان با توجه به قطب‌ها و جهت جریان در شیارها نیز به دست آورد.

با کمی توجه و دقت می‌توان دریافت که همیشه برای سری کردن کلافها با یک دیگر، انتهای کلاف به انتهای کلاف بعدی و ابتدای کلاف به ابتدای کلاف بعدی متصل می‌شود.

مثال ۳: اگر بخواهیم موتور ۳۶ شیار را ۶ قطب و سه فاز به طریقه‌ی زنجیری سیم‌بندی کنیم، گام قطبی  $\frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6$  و تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز  $= 2 = q$  می‌شود. این

سیم‌بیچی را می‌توان با همان گام زوج و با قرار دادن کلافهای یک گروه کلاف در مجاورت هم مانند (شکل ۷-۸) انجام داد اما اگر بخواهیم سیم‌بندی را به فرم مثال قبل انجام دهیم، امکان ندارد مگر آن که گام سیم‌بیچی را با کم کردن یک واحد از گام کامل به  $6 - 1 = 5$  تبدیل کنیم. در این صورت، محیط کلافها نیز کوچک‌تر می‌شود و اقتصادی‌تر است. بدین ترتیب، دیاگرام سیم‌بندی مانند شکل ۷-۹ به دست می‌آید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اگر سیم‌بندی را از شیار یک که به فاز R مربوط است، شروع کنیم، طرف بعدی کلاف در شیار  $6 + 5 = 11$  که به فاز S در همان قطب مربوط است، قرار خواهد گرفت. لذا باید شیار شماره‌ی ۲ را برای شروع سیم‌بیچی انتخاب کنیم تا بازوی دیگر کلاف در شیار  $7 + 5 = 12$  قرار گیرد که مربوط به همان فاز و در قطب بعدی است. شروع دو فاز دیگر را نیز می‌توان شیار شماره‌ی ۶ برای فاز S و شیار شماره‌ی ۱۰ برای فاز T انتخاب کرد.

برای سربندی کلافهای مثال‌های ذکر شده ساده‌ترین راه این است که به روش زیر عمل کنیم:

ابتدا با توجه به گام قطبی، شیارهای مجاور هم را که تشکیل یک قطب می‌دهند، جدا می‌سازیم و جهت جریان را در آن‌ها مشخص می‌کنیم. مثلاً، در مثال اول که گام قطبی آن ۶ بود، از شیار یک تا شش جهت جریان به سمت بالا بوده و پس از آن از شیار ۷ تا ۱۲ به سمت پایین و به همین ترتیب از ۱۳ تا ۱۸ مجدداً به سمت بالا و از شیارهای ۱۹ تا ۲۴ به سمت پایین خواهد بود تا ۴ قطب مشخص شوند.

آن‌ها نیز به یک دیگر اتصال یابند.

در موتور چهار قطب، دو گروه کلاف و در موتور شش

قطب سه گروه کلاف به صورت موازی با هم قرار می‌گیرند.

اتصال موازی کلاف‌ها به یک دیگر این مزیت را دارد که

سطح مقطع سیم به کار رفته نسبت به حالت سری کمتر است اما

در عوض، تعداد دور سیم افزایش می‌یابد.

مثلاً سطح مقطع سیم در صورت اتصال موازی گروه

کلاف‌ها در موتور چهار قطب،  $\frac{1}{2}$  و در موتور شش قطب،  $\frac{1}{3}$

سطح مقطع سیم در حالت سری است اما در عوض تعداد دور

سیم نیز دو و سه برابر می‌شود. در ماشین‌های جریان زیاد، می‌توان

کلاف‌ها را به صورت موازی بست تا قطر سیم کاهش بابد و فرم

دادن به آن‌ها آسان‌تر شود.

**سیم پیچی متعدد مرکز با کلاف ذوزنقه‌ای:** در

ماشین‌هایی که تعداد جفت قطب‌های آن (P) فرد است، در هنگام

ترسیم دیاگرام گسترده به صورت متعدد مرکز، یکی از گروه

کلاف‌ها دارای دو بازوی نامساوی شده و یک بازوی آن کوتاه و

دیگری بلند ترسیم می‌شود.

این موضوع در ماشین‌هایی که قدرت کمی دارند و در

آن‌ها از سیم‌های گرد استفاده می‌شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند و

عملتاً می‌توان تمام کلاف‌های را به یک فرم درآورد. اما در ماشین‌های

بزرگ که از تسممه‌های مسی به عنوان هادی در شیارها استفاده

می‌شود، چون هادی‌ها باید در خارج از ماشین فرم داده شوند و

سپس در شیارها قرار گیرند، از نظر سادگی و صرفه‌جویی مشکل

ایجاد خواهد شد؛ زیرا اندازه و فرم یک گروه کلاف با اندازه و

فرم سایر گروه کلاف‌ها متفاوت خواهد شد و باید یک بازو در زیر

و بازوی دیگر در رو قرار بگیرد. در شکل ۷-۱۱ دیاگرام

در همان لحظه با جمع جریان‌های ورودی برابر خواهد بود.

برای بررسی دیاگرام گسترده و اتصال کلاف‌ها در دیاگرام

نیز جریان‌ها به صورت لحظه‌ای درنظر گرفته می‌شوند.

برای سادگی کار باید جریان‌های لحظه‌ای را در گروه

کلاف‌های مربوط به سه فاز به طریق انتخاب کرد که مثلاً در دو فاز

از ابتداء به سمت انتهای و در گروه کلاف‌ها از ابتداء به سمت

ابتداء باشد یا به عکس، در یکی از گروه کلاف‌ها از ابتداء به سمت

انتهای و در دو گروه کلاف دو فاز دیگر از انتهای به سمت ابتداء باشد.

در مثال ذکر شده نیز چون جهت جریان فاز اول و دوم را

در شیار ۱ و ۵ به سمت بالا انتخاب کردیم (از ابتداء به انتهای)

جهت جریان در فاز سوم از انتهای به ابتداء و بنابراین، جهت جریان

در شیار ۹ حتماً به سمت پایین خواهد بود.

در چنین حالتی چهار قطب مجاور هم در شیارهای

استاتور تشکیل خواهد شد. مسلم است که برای لحظات دیگر

که مقدار جریان و جهت آن برای هر فاز تغییر می‌کند، مکان

کلاف‌ها نیز تغییر خواهد کرد.

در مثال ذکر شده گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز با هم

به صورت سری قرار گرفتند. با کمی توجه به مطالعه گفته شده

ملحوظه می‌کنید که برای سری کردن گروه کلاف‌ها، انتهای هر

گروه کلاف به ابتدای گروه کلاف بعدی همان فاز اتصال یافته.

از این قاعده نیز بدون درنظر گرفتن جهت جریان در شیارها،


می‌توان برای اتصال گروه کلاف‌ها به یک دیگر استفاده کرد.

گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز را در صورت مشابه

بودن، به طور موازی نیز می‌توان با یک دیگر اتصال داد.

در این صورت نیز باید با توجه به جهت جریان، کلاف‌ها

را با هم موازی کرد که ابتدای گروه کلاف‌ها به یک دیگر و انتهای

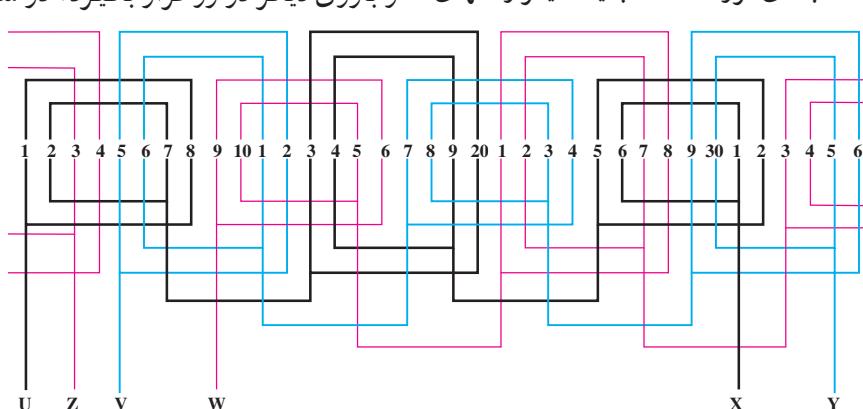


شکل ۷-۱۱- دیاگرام گسترده سیم پیچی موتور سه‌فاز با ۳۶ شیار، ۶ قطب و ۱ کلاف ذوزنقه‌ای

برای مثال، در استاتور موردنظر که ۳۶ شیار ۶ قطب بوده و دارای  $6 \times 5 = 30$  گروه کلاف است، هریک از این گروه کلافها دو کلاف دارند که یکی از آن‌ها دارای دو بازوی نامساوی و به فرم ذوزنقه است.


در شکل ۷-۱۲-ب استاتور یک موتور آسنکرون ۶ قطب با ۷۲ شیار و  $q=4$  که در آن یکی از گروه کلافها به صورت ذوزنقه می‌باشد، نشان داده شده است.

گستردگی یک موتور ۳۶ شیار شش قطب و در شکل ۷-۱۲-الف استاتور این ماشین که سیم پیچی شده است و یک کلاف ذوزنقه دارد، نشان داده شده است.

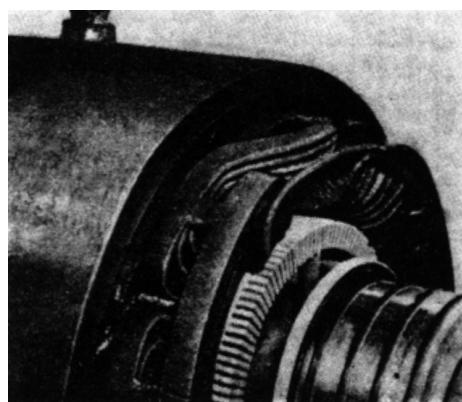در این گونه ماشین‌ها، می‌توان با تقسیم هر گروه کلاف به دو قسمت و در عوض با دو برابر کردن تعداد گروه کلافها، بدون این که تعداد شیارهای زیر هر قطب مربوط به هر فاز تغییر کند، این اشکال را برطرف کرد.




(ب)

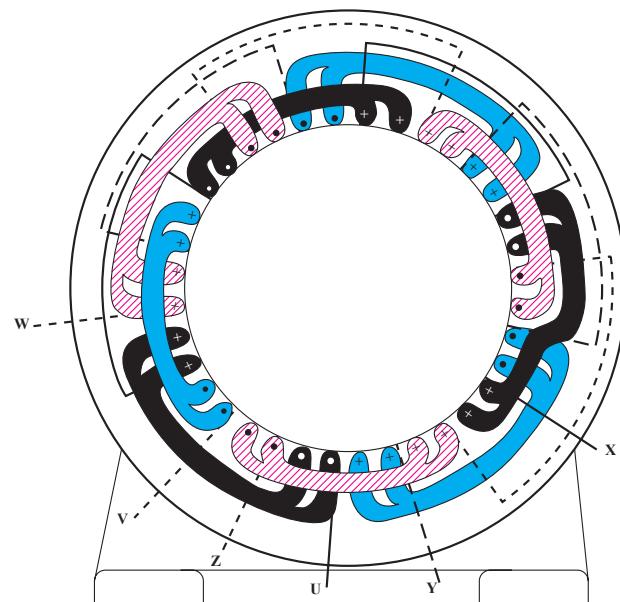

(الف)

شکل ۷-۱۲ - کلاف‌گذاری موتور به صورت ذوزنقه‌ای

اگر مطابق دیاگرام گستردگی شکل ۱۳-۷، تعداد گروه نیز نصف کنیم، دیگر گروه کلاف به صورت ذوزنقه نخواهیم داشت کلاف‌های را به  $(18 \times 9 = 162)$  برسانیم و تعداد کلاف هر گروه کلاف را و در مجموع از ۱۸ کلاف تکی استفاده می‌شود.

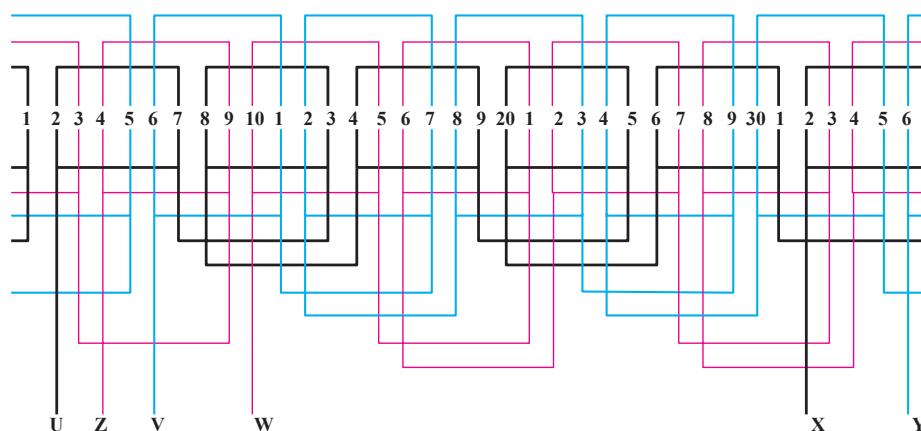

شکل ۱۳-۷ - دیاگرام گستردگی سیم پیچی موتور سه‌فاز با ۳۶ شیار، ۶ قطب یک طبقه  $\frac{q}{2}$  گام کوتاه

بهتر تهويه و خنک می شود؛ بنابراین، توان ماشین افزایش می یابد.  
علاوه بر اين، چون تلفات اضافي ماشين در اثر تضعيف هارموني ها کاهش می یابد، درنتیجه سیم پیچی دو طبقه با گام کوتاه شده در مقابل سیم پیچی يك طبقه‌ی معمولی مشابه داراي افزایش قدرت حدود ۱۰ درصد است. اين مطلب را در صورت تعويض سیم پیچی موتورهای يك طبقه‌ی قدیمي و تبدیل آن‌ها به دو طبقه، باید در نظر داشت.

با کوتاه کردن گام سیم پیچی، ضريب ولتاژ سیم پیچی نيز کاهش می یابد.

**مثال** در صورت استفاده از ضريب  $\frac{5}{6}$  برای گام کلافها (مقدار کوتاهی گام به اندازه  $\frac{1}{6}$  گام كامل) باید تعداد حلقه‌های کلاف را به اندازه  $\frac{5}{6}$  درصد زيادتر پيچيد تا نسبت‌های مغناطيسي ثابت باقی بماند. در صورت استفاده از ضريب  $\frac{2}{3}$  برای گام کلافها نيز باید مقدار افزایش حلقه‌ها را ۱۵ درصد انتخاب کرد.

بنابراین، هنگام تعويض سیم پیچی يك موتور سوخته اگر بخواهيم، گام سیم پیچی آن را تعیير دهيم، باید به اين موضوع توجه کنيم که در صورت کوتاه کردن گام، باید تعداد دور سیم پیچ را نسبت به حالت اول افزایش دهيم و در صورت زياد کردن گام، از تعداد دور سیم پیچ نسبت به حالت اول بکاهيم. بدین ترتيب، ديگر افزایش جريان بيباری موتور که علت آن بر عکس شدن جريان لحظه‌ای بازوی کلافهای واقع در بعضی از شيارها به خاطر فشردگی گام است، نيز پديد نخواهد آمد.

برای انتخاب گام سیم پیچ از ضريب  $\frac{4}{5}$  استفاده می شود که مقدار آن معمولاً  $\frac{5}{6}$  است و با ضرب کردن آن در  $y$ ، گام سیم پیچ  $y_z$  به دست می آيد.

با کوتاه شدن گام در سیم پیچی دو طبقه، دو بازوی قرار گرفته در پاره‌ای از شيارها به دو فاز مختلف مربوط می شوند؛ بنابراین، باید آن‌ها را به خوبی نسبت به يكديگر عاليق کرد.

در سیم پیچی دو طبقه تعداد کلافها دو برابر تعداد آن‌ها در سیم پیچی يك طبقه است. تعداد گروه کلافها نيز سه برابر تعداد قطب‌ها و برابر با  $6p$  می باشد.

بدین ترتيب، گام کلافها کوتاه‌تر و سیم پیچی اقتصادي تر می شود.

#### ۷-۴-۲- سیم پیچی دو طبقه‌ی موتورهای سه‌فاز:

در سیم پیچی دو طبقه در هر شيار استاتور، دو بازوی مربوط به دو کلاف مختلف قرار می گيرند. اگر دو بازوی يك کلاف به اندازه‌ی يك گام قطبی از يك ديگر فاصله داشته باشند، در اين صورت دو بازوی واقع در يك شيار حتماً مربوط به يك فاز خواهند بود اما اگر اين فاصله با گام قطبی برابر نباشد، در اين صورت دو بازوی واقع در يك شيار می توانند مربوط به دو فاز مختلف نيز باشند. اين گونه سیم پیچی را با گام کوتاه شده يا با گام كسری می نامند.

سیم پیچی دو طبقه که در آن گام کلافها برابر با گام قطبی است (گام کوتاه شده)، در عمل به ندرت پيش می آيد و معمولاً سیم پیچی دو طبقه با گام کوتاه شده (گام كسری) مورد استفاده قرار می گيرد.

اين نوع سیم پیچی در زناتورها و موتورهای با قدرت کم تا قدرت‌های بالا مورد استفاده قرار می گيرد. موتورهایی که داراي سیم پیچی دو طبقه با گام کوتاه شده هستند، مزاياي زير را دارند:  
**الف:** با کوتاه کردن گام سیم پیچي پيشاني کلافها کوتاه‌تر و مصرف سیم کمتر می شود. مخصوصاً در موتورهای دو قطب که گام سیم پیچی  $\frac{3}{2}$  يا  $\frac{4}{3}$  گام كامل انتخاب می شود، اين موضوع را بهتر می توان دید.

**ب:** در يك سیم پیچی دو طبقه با شيار كامل، می توان کلافهای سیم پیچی را به اندازه  $2p$  مرتبه با يك ديگر به طور موازي اتصال داد که اين موضوع يكی از مزاياي آن است؛ زيرا در ماشین‌های بزرگ با اختلاف سطح کم و جريان زياد که باید سطح مقطع هادی‌های آن زياد باشد، اين امر باعث کم شدن سطح مقطع هادی‌ها می شود.

**پ:** در سیم پیچی دو طبقه، تعداد حلقه‌های هر کلاف نصف تعداد حلقه‌های کلاف سیم پیچی يك طبقه است و يك بازوی کلاف در کف شيار و بازوی ديگر در بالاي شيار قرار می گيرد. بدین ترتيب، سیم پیچی دو طبقه از سیم پیچی يك طبقه

$y_z = \epsilon y = \frac{5}{6} \times 9 = 7.5$  است با :  
چون گام به دست آمده عدد صحیح نیست، می‌توان گام سیم‌بندی را ۷ یا ۸ انتخاب کرد.  
برای ادامه‌ی سیم‌بیچی، گام سیم‌بندی را ۷ انتخاب می‌کنیم

به این ترتیب، ۴ از  $\frac{5}{6}$  کوچک‌تر خواهد شد.  
جدولی که برای تشخیص شیارهای مربوط به هر فاز نوشته می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که بتواند بازوهای رو و زیر واقع در هر شیار را نیز نمایش دهد.

بدین منظور، جدول را به صورت زیر تکمیل می‌کنیم.  
تعداد سطرهای جدول برابر با تعداد قطب‌ها – یعنی ۴ – است.

اعداد را مانند روش قبلی از ۱ تا ۳۶ و با توجه به  $q=3$  در جدول می‌نویسیم. هریک از این اعداد مشخص کننده‌ی بازوی رویی یک کلاف نیز هست.

بازوی دیگر هر کلاف، باید به اندازه‌ی  $y_z$  شیار با طرف اول آن فاصله داشته باشد.

شیاری را که بازوی دوم کلاف در آن واقع می‌شود، با توجه به گام سیم‌بندی در کنار همان عدد قبلی مربوط به بازوی اول کلاف و به صورت پریم‌دار می‌نویسیم تا جدول سیم‌بیچی مطابق جدول ۷–۴ کامل شود.

بادقت در جدول، مشاهده می‌شود که اعداد پریم‌دار نیز که مشخص کننده‌ی بازوهای زیری کلاف‌ها هستند، به ترتیب و پشت سرهم مانند جداول قبلی نوشته شده است.

دیاگرام گسترده‌ی این مثال که با کمک جدول ۴–۷ ترسیم شده، در شکل ۱۴–۷ نشان داده شده است.

روابطی که برای سیم‌بندی یک طبقه موتورهای سه فازه گفته شد، در اینجا نیز صادق است. تنها همان‌طور که توضیح داده شد، در موتورهای دو طبقه، گام سیم‌بندی از رابطه‌ی  $y_z = \epsilon y$  به دست می‌آید.

طريقه‌ی قرار دادن کلاف‌ها در داخل شیارها نیز متفاوت است. باید کلاف‌های را در داخل شیارهای استاتور به ترتیب و پشت سرهم طوری جا زد که یک بازوی کلاف در زیر و بازوی دیگر آن در بالای شیار قرار گیرد. در این صورت، فرم ظاهری سیم‌بیچی‌ها زیباتر می‌شود در هنگام سربندی نیز امکان اشتباہ کمتر است.

ترسیم دیاگرام گسترده‌ی سیم‌بیچی دو طبقه نیز به روش‌های مختلف امکان‌پذیر است که در اینجا با ذکر یک مثال به معنی متدالوی ترین آن‌ها یعنی روش استفاده از جدول می‌پردازیم.

مثال: مطلوب است دیاگرام گسترده‌ی سیم‌بیچی یک موتور سه فازه‌ی ۳۶ شیار با ۴ قطب به صورت دو طبقه.  
راه حل: برای رسم دیاگرام گسترده، ابتدا  $y$ ,  $q$ ,  $\alpha_{ez}$  را حساب می‌کنیم.

$$y = \frac{z}{2p} = \frac{36}{4} = 9$$

$$q = \frac{z}{2pm} = 3$$


$$\alpha_{ez} = \frac{36^\circ}{z} \times p = \frac{36^\circ \times 2}{36} = 2^\circ$$

با مشخص شدن  $\alpha_{ez} = 2^\circ$  شروع فازها از شیارهای ۱ و ۷ و ۱۳ خواهد بود.

گام سیم‌بندی در صورتی که  $y = \epsilon$  انتخاب شود، برابر شده است.

#### جدول ۴–۷ – نحوه‌ی قرار دادن بازوهای کلاف در شیارها

R	T	S
$1 \rightarrow 8', 2 \rightarrow 9', 3 \rightarrow 10'$	$4 \rightarrow 11', 5 \rightarrow 12', 6 \rightarrow 13'$	$7 \rightarrow 14', 8 \rightarrow 15', 9 \rightarrow 16'$
$10 \rightarrow 17', 11 \rightarrow 18', 12 \rightarrow 19'$	$13 \rightarrow 20', 14 \rightarrow 21', 15 \rightarrow 22'$	$16 \rightarrow 23', 17 \rightarrow 24', 18 \rightarrow 25'$
$19 \rightarrow 26', 20 \rightarrow 27', 21 \rightarrow 28'$	$22 \rightarrow 29', 23 \rightarrow 30', 24 \rightarrow 31'$	$25 \rightarrow 32', 26 \rightarrow 33', 27 \rightarrow 34'$
$28 \rightarrow 35', 29 \rightarrow 36', 30 \rightarrow 1'$	$31 \rightarrow 2', 32 \rightarrow 3', 33 \rightarrow 4'$	$34 \rightarrow 5', 35 \rightarrow 6', 36 \rightarrow 7'$

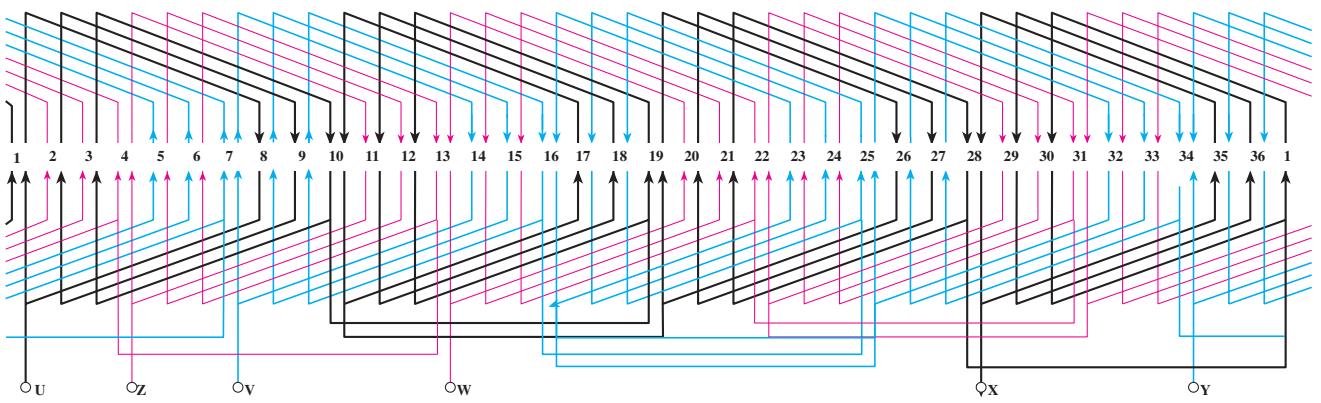

شکل ۷-۱۴- دیاگرام گسترده سیم پیچی موتور سه فاز با ۳۶ شیار و ۴ قطب، دو طبقه با گام کوتاه

فرکانس  $f$  را به دست آورد و در موتورهای سنکرون و آسنکرون با داشتن فرکانس شبکه‌ی سه فاز، دور سنکرون  $n_s$  را پیدا کرد. در موتورهای سنکرون، دور میدان دوران  $n_s$  با دور موتور یکی است اما در موتورهای آسنکرون، دور موتور از دور میدان دوران کمتر است و لغزش یا عقب ماندگی نیز دارد. در این موتورها، لغزش نامی معمولاً بین ۱ تا ۵ درصد است و در موتورهای با قدرت بالا، لغزش حتی از یک درصد نیز کمتر می‌شود.

در صورت استفاده از موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده و راه اندازی قابل تنظیم می‌توان دور موتور را در مقیاس کوچکی نیز تغییر داد اما این روش اقتصادی نیست و تلفاتی به همراه دارد.

از توضیحات بیان شده چنین نتیجه می‌گیریم که دور موتورهای آسنکرون، تقریباً ثابت است؛ مگر آن که فرکانس یا تعداد قطب‌های ماشین تغییر کند. ساده‌ترین حالت این است که برای تغییر دور، تعداد قطب‌های موتور را تغییر دهیم.

اگر استاتور یک ماشین را با دو یا چند سیم پیچ جداگانه و برای قطب‌های مختلف سیم پیچی کرده و هر کدام از آن‌ها را جداگانه (غیر هم زمان) به شبکه‌ی سه فاز وصل کنیم، می‌توانیم دورهای مختلفی را به دست آوریم.

مثلًا می‌توان یک استاتور ۳۶ شیار را برای ۲ و ۴ و ۶ قطب سیم پیچی کرد و با اتصال جداگانه‌ی هر یک از سیم پیچ‌ها به شبکه، به دور نزدیک  $3000 - 1500$  یا  $1000$  دور در دقیقه رسید.

ترتیب سریندی گروه کلاف‌های هر فاز نیز همانند روش‌های قبلی با توجه به جهت جریان در بازوها رویی است. در اینجا نیز برای هر فاز، انتهای گروه کلاف به انتهای گروه کلاف بعدی و ابتدای آن به ابتدای گروه کلاف بعدی متصل می‌شود.

با کمی دقت در دیاگرام ملاحظه خواهید کرد که بین هر دو قطب، در دو شیار مجاور، جهت جریان لحظه‌ای بازوها واقع در هر شیار برعکس یکدیگر است. پس از رسم دیاگرام گسترده، باید دقت کرد که این شیارها از نظر مکانی متقابن باشند.

تعداد این شیارها به مقدار کوتاهی گام بستگی دارد و در هر منطقه، قطیعی از رابطه‌ی  $y_z = y$  به دست می‌آید. اگر گام سیم‌بندی را برابر  $y_z = 8$  انتخاب کنیم، تنها یک شیار در بین هر دو قطب این خاصیت را پیدا خواهد کرد. این موضوع باعث افزایش جریان بی‌باری موتور می‌شود و برای رفع آن- همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد- باید تعداد دور سیم‌پیچی را افزایش داد.


## ۷-۵- سیم‌پیچی موتورهای دو دور سه فاز (دالاندر)

مابین فرکانس  $f$  و دور سنکرون ماشین  $n_s$  و تعداد جفت قطب‌های ماشین  $2p$  رابطه‌ی  $\frac{60 \times f}{P} = n_s$  برقرار است. از این رابطه می‌توان استفاده کرد و در ژنراتورهای سنکرون با مشخص بودن تعداد دور ماشینی که ژنراتور را می‌چرخاند،

بودن درجه حرارت کار آن هاست که سبب بالا رفتن بازده (راندمان) می شود.

تعداد گروه کلاف های موتور دالاندر را باید طوری محاسبه کرد که تا ایجاد قطب بیشتر نیز امکان پذیر باشد. مجموعه‌ی گروه کلاف های هریک از سه فاز، به دو قسمت تقسیم شده‌اند و در حالت قطب زیاد به صورت سری و در حالت قطب کم به صورت موازی با یک دیگر قرار می‌گیرند. درنتیجه، سیم‌پیچ‌های هر سه فاز در حالت دور کم (قطب زیاد) به صورت مثلث و در حالت دور زیاد به صورت ستاره‌ی دوبل (λλ) مانند شکل ۷-۱۵ اتصال می‌یابند.

در صورتی که نسبت تغییر قطب  $\frac{2}{1}$  باشد، به جای این که در استاتور برای دو سرعت مختلف از دو سیم‌پیچ مجرما استفاده کنیم، می‌توانیم از یک سیم‌پیچ با اتصال خاص استفاده کنیم و با تغییر دادن اتصال کلاف‌ها به یک دیگر دور را تغییر دهیم. امروزه از موتورهایی که دارای این گونه سیم‌پیچی هستند و با تغییر اتصال سیم‌پیچی، قطب‌های آن را تغییر می‌دهند و سرعت آن را دو برابر یا نصف می‌کنند، فراوان استفاده می‌شود. چنین موتورهایی به موتورهای با سیم‌پیچ دالاندر معروف‌اند. مزایای این موتورها کم بودن تلفات راه‌اندازی و پایین

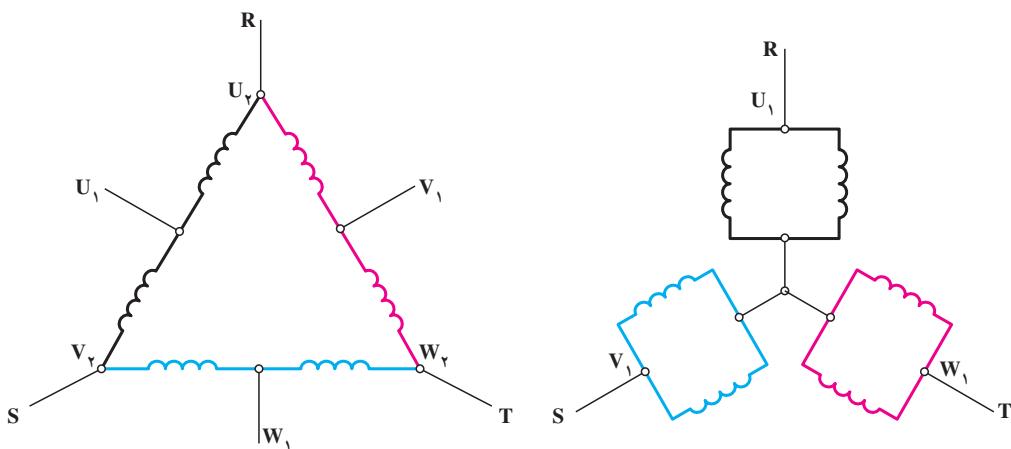

شکل ۷-۱۵- اتصال مثلث با دور کم و قطب زیاد و اتصال ستاره دوبل با دور زیاد و قطب کم

سرعته‌ی ۴ قطب را می‌توان برای ۸ و ۴ قطب سیم‌پیچی کرد. در حالت ۸ قطب، گام قطبی و درنتیجه سطح زیر هر قطب نصف حالت ۴ قطب است. در ضمن، چون تعداد دور کم تر می‌شود، تهویه‌ی موتور خوب کار نمی‌کند و موتور به خوبی خنک نمی‌شود. در این حالت، قدرت ماشین با قطب بیشتر حدود ۴۵٪ کمتر از قدرت همان ماشین در حالت قطب کم تر می‌باشد.

در موتور دالاندر برای این که تقسیم منحنی مغناطیسی در فاصله هوایی کاملاً سیمتریک باشد، باید گام سیم‌پیچی  $z_y$  را چنان انتخاب کرد که برای تعداد قطب بیشتر، یک گام کامل و برابر با گام قطبی باشد.

برای این که هنگام تغییر اتصال، جهت گردش رotor تغییری نکند، باید محل اتصال  $V_2$  و  $W_2$  را در ترمینال‌های موتور با یک دیگر تعویض کرد.

اگر بخواهیم سیم‌پیچی یک موتور سه‌فاز یک سرعته را تغییر دهیم و به صورت دو دور دالاندر سیم‌پیچی کنیم. باید دقت داشته باشیم که سطح قطب‌های استاتور برای دور بیشتر از دور نامی موتور کافی نیست و نمی‌توان این موتور را برای تعداد قطب کمتر سیم‌پیچی کرد و در صورت لزوم باید محاسبات مجدد را برای سیم‌پیچی انجام داد.

به عکس می‌توان همین موتور را برای تعداد دور کمتر (قطب بیشتر) سیم‌پیچی کرد. برای مثال، یک موتور یک

$$y_z = \frac{m}{q} q = 1/5q \quad y = \frac{2}{3} y_z$$

بدین ترتیب، با انتخاب گام سیم پیچی مناسب که با گام قطبی برای حالت قطب زیاد برابر است، می‌توان یک منحنی مغناطیسی سیمتریک به دست آورد.

شرط لازم برای این کار- با توجه به رابطه‌ی اخیر- این است که  $q$  عدد زوج باشد. در حالتی که  $q$  عدد فرد باشد، گام سیم پیچی با گام قطبی یکی نیست و در نتیجه، میدان مغناطیسی نیز سیمتریک نخواهد شد. بنابراین، در این سیم پیچی رابطه‌ی

در شکل ۷-۱۶-الف دو گروه کلاف که با یک دیگر به صورت سری قرار گرفته‌اند و به یک فاز مربوط‌اند، نشان داده شده است. در صورتی که جریان از  $U_4$  وارد و از  $X$  خارج شود و ترمینال  $U_2$  آزاد بماند، در مجموع چهار قطب تشکیل می‌شود.


بنابراین، اگر تعداد قطب موتور را در حالت دور بیشتر (قطب کمتر) با  $2P_1$  و در حالت دور کمتر (قطب بیشتر) با  $2P_2$  نشان دهیم، در این صورت گام سیم پیچی برابر می‌شود با :

$$y_z = \frac{Z}{2P_2}$$

در یک سیم پیچی دالاندر، تعداد کل گروه کلاف‌های سه‌فاز، برابر با  $2P_1 m$  است و در حالتی که  $P_1 = 1$  باشد، تعداد گروه کلاف‌ها برابر با ۶ خواهد شد. بنابراین، در این سیم پیچی رابطه‌ی  $z = 2P_1 m q = P_2 m q$  برقرار است.

در این صورت مقدار  $q$  که مشخص کننده‌ی تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف نیز هست، به صورت زیر به دست می‌آید :


$$y_z = \frac{Z}{2P_2} = \frac{P_2 m q}{2P_2}$$

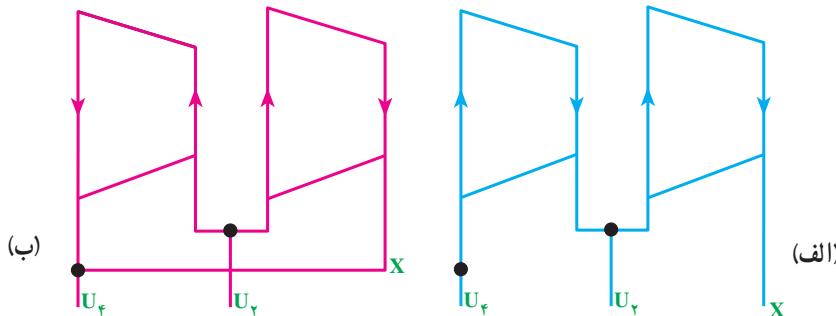

شکل ۷-۱۶-سربندي کلاف‌های یک فاز موتور دالاندر ۴ قطب و ۲ قطب

سری شده و ۸ قطب را تشکیل داده‌اند، نشان داده شده است. ترتیب سری شدن کلاف‌ها طوری است که بتوان با اتصال  $X$  به  $U_8$  یک اتصال موازی که در یک شاخه، گروه کلاف یک و سه و در شاخه دیگر، گروه کلاف‌های دو و چهار قرار گرفته‌اند، مانند شکل ۷-۱۷-ب ایجاد نمود.


چنان‌چه این دو گروه کلاف مانند شکل ۷-۱۶-ب با اتصال  $X$  و  $U_4$  با یک دیگر موازی شوند و جریان از  $U_2$  وارد و از  $U_4$  خارج شود، جهت جریان در کلاف شماره‌ی یک معکوس می‌شود و در مجموع، دو قطب تشکیل می‌دهد. در شکل ۷-۱۷-الف چهار گروه کلاف که با یک دیگر

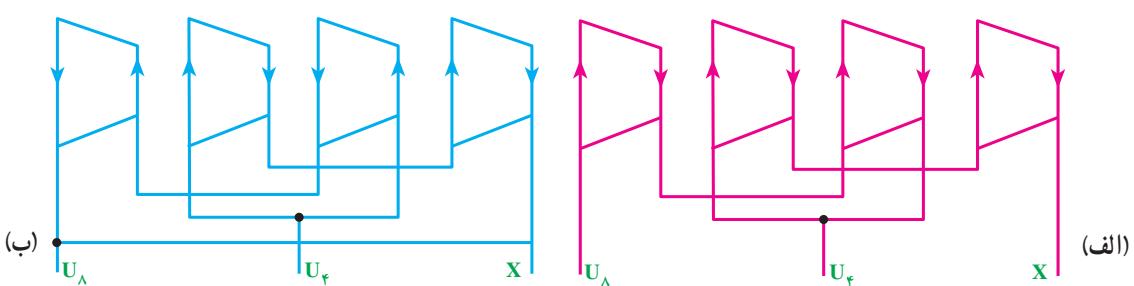

شکل ۷-۱۷-دیاگرام سربندي کلاف‌های موتور دالاندر ۸ قطب و ۴ قطب

سیم پیچ و سر ورودی آن را با شماره‌ی همان کلاف و خروجی آن را نیز با شماره‌ی پریم دار همان کلاف نشان داده و گروه کلاف‌های سری شده را نیز به ترتیب - مانند شکل ۷-۱۸ - پشت سرهم قرار دهیم، در این صورت کلاف‌های با شماره‌ی فرد در یک سمت و کلاف‌های با شماره‌ی زوج در سمت دیگر قرار می‌گیرند.

در چنین حالتی چهار قطب ایجاد می‌شود. برای تبدیل قطب‌ها از ۸ به ۴ - همان‌طور که در این شکل دیده می‌شود - جهت جریان در گروه کلاف‌های شماره یک و سه معکوس شده است. اگر برای سادگی، هریک از کلاف‌ها را به صورت یک

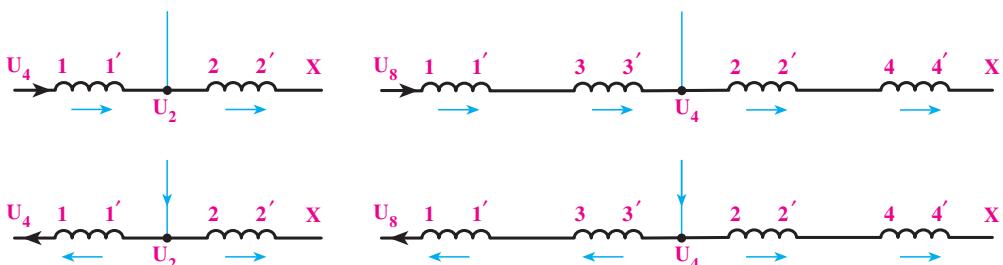

شکل ۷-۱۸ - سربندی کلاف‌های یک فاز موتور دالاندر  $\frac{1}{4}$  قطب و  $\frac{3}{2}$  قطب

(R) را با  $U_X$  و گروه کلاف‌های فاز دوم (S) را با  $Y_V$  و فاز (T) را با  $Z_W$  نشان دهیم، ترتیب قرار گرفتن گروه کلاف‌های سه فاز در یک سیم پیچی دو طبقه به صورت زیر خواهد بود که در جدول ۵-۷ نیز مشخص شده است.

$U-X$	$W-Z$	$V-Y$	$U-X$	$W-Z$	$V-Y$
۱	۲	۳	۴	۵	۶
$U-X$	$W-Z$	$V-Y$	$U-X$	$W-Z$	$V-Y$
۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲

با توجه به آن چه گفته شد، گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز را به صورت شکل ۷-۱۹ با هم سری می‌کنیم.

در اتصال با قطب زیادتر، جهت جریان در گروه کلاف‌های فرد و زوج هم جهت است اما در اتصال با قطب کم‌تر، جهت جریان در کلاف‌های فرد معکوس می‌شود.

سیم پیچی دالاندر معمولاً به صورت دو طبقه انجام می‌گیرد. با توجه به این موضوع و مطالب گفته شده، می‌توان سیم پیچ‌های هر سه فاز را به ترتیب زیر شماره‌گذاری کرد و گروه کلاف‌هایی را که باید جهت جریان در آن‌ها با تغییر قطب تعویض شوند، مشخص نمود.


فرض می‌کنیم استاتوری مجموعاً دارای ۱۲ گروه کلاف است. در این صورت، اگر هریک از گروه کلاف‌های فاز اول

جدول ۵-۷ - گروه کلاف‌های هر فاز موتور دالاندر

	فاز اول	فاز دوم	فاز سوم
گروه کلاف‌هایی که جهت جریان در آن‌ها تغییر می‌کند.	۱-۷	۵-۱۱	۳-۹
گروه کلاف‌هایی که جهت جریان در آن‌ها تغییر نمی‌کند.	۴-۱۰	۲-۸	۶-۱۲


به  $U_1$ ،  $V_1$  و  $W_1$  اتصال دهیم. در این حالت، اگر R به  $U_1$  و  $T$  به  $V_1$  و  $S$  به  $W_1$  وصل شود، جهت گردش رotor نیز عوض می‌شود؛ یعنی، اگر موتور در حالت دور کم راست گرد باشد، در حالت دور زیاد چپ گرد خواهد شد.

برای اتصال مثلث، باید Z را به  $U_2$ ، Y را به  $W_2$  و X را به  $V_2$  متصل کرد و سه فاز را به ترتیب R را به  $U_2$ ، S را به  $V_2$  و T را به  $W_2$  وصل نمود. برای اتصال ستاره‌ی دوبل، کافی است که  $U_2$  و  $V_2$  را به یک دیگر متصل کنیم و سه فاز را

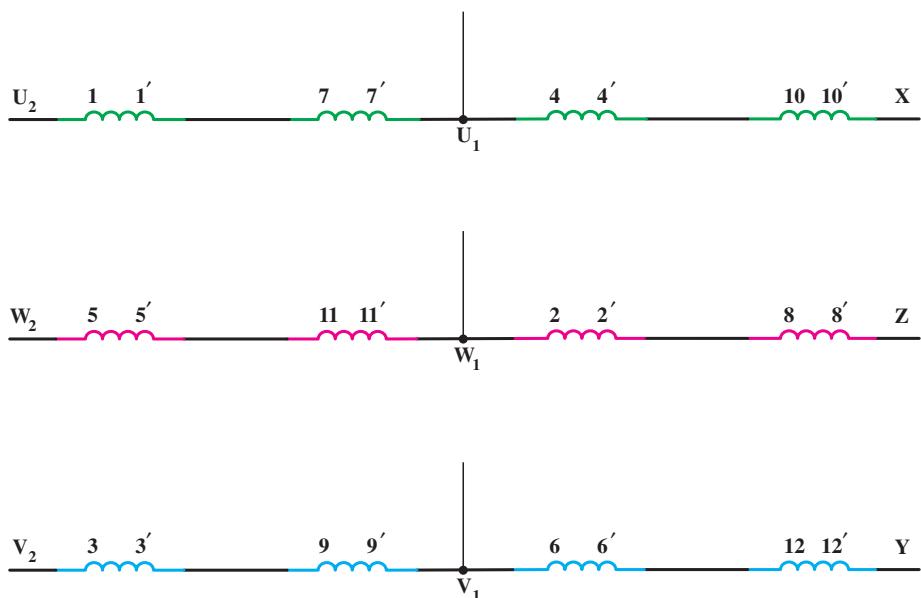

شکل ۷-۱۹- سربندی گروه کلاف‌های هر فاز موتور دالاندر

برای رفع این اشکال باید در هنگام تغییر قطب، فاز S را به جای اتصال به ترمینال  $W_1$  جعبه کلم، به ترمینال  $V_1$  و سر وسط گروه کلاف‌های مربوط به فاز سوم ( $W_1$ ) و فاز T را به وسط گروه کلاف‌های مربوط به فاز دوم ( $V_1$ ) متصل کنیم. برای این که در هنگام اتصال موتور به شبکه‌ی سه‌فاز، در روی جعبه کلم اشکال و اشتباهی پیش نیاید، باید شخصی که موتور را سیم‌پیچی می‌کند، سر وسط گروه کلاف‌های فاز سوم به شبکه اتصال می‌باید و جهت گردش آن نیز تغییری نمی‌کند.

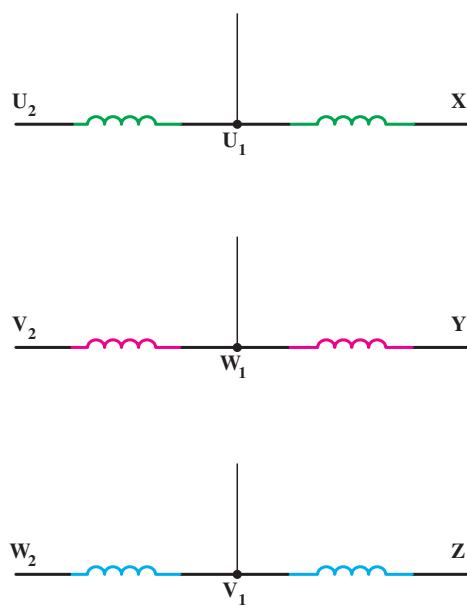

شکل ۷-۲۰- تغییر نام و سر وسط کلاف در موتور دالاندر

$$y_z = 1/5q = 1/5 \times 3 = 4/5$$

گام سیم‌بندی را می‌توان ۴ یا ۵ انتخاب کرد.

در اینجا ما گام را برابر با ۵ انتخاب می‌کنیم. تعداد گروه کلاف‌های مورد نیاز برای این موتور برابر با  $2P_1m$  یعنی  $2 \times 3 \times 2 = 12$  است. شماره گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز را مشخص کرده و گروه کلاف‌های فرد یا زوج را مانند جدول ۶-۲۱ جدا می‌کنیم.

$U-X$	$W-Z$	$V-Y$	$U-X$	$W-Z$	$V-Y$
۱	۲	۳	۴	۵	۶
$U-X$	$W-Z$	$V-Y$	$U-X$	$W-Z$	$V-Y$
۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲

با توجه به جدول ۶-۲۱ دیاگرام سربندی گروه کلاف‌ها به صورت منحنی مغناطیسی، غیر سیمتریک می‌شود.

شکل ۶-۲۱ خواهد بود.

برای این که مطالب گفته شده را بهتر درک کنید، به ذکر یک مثال می‌پردازیم.

مثال: مطلوب است دیاگرام گستردگی یک موتور سه‌فاز دالاندر ۳۶ شیار ۴ و ۸ قطب.

راه حل: در این مثال  $8 = 4 \times 3$  است، برای رسم دیاگرام این سیم‌بندی، ابتدا تعداد شیارهای زیر هر قطب مربوط به هر فاز را برای قطب کم‌تر حساب می‌کنیم.

$$q = \frac{z}{2P_1m} = \frac{z}{P_1m}$$




$$q = \frac{36}{4 \times 3} = 3$$

مقدار  $q$  عدد فرد است. بنابراین و با توجه به توضیحات

داده شده، گام سیم‌بندی برابر با گام قطبی نخواهد بود و تقسیم منحنی مغناطیسی، غیر سیمتریک می‌شود.

جدول ۶-۷- گروه کلاف‌های هر فاز موتور دالاندر با ۴ یا ۸ قطب سه‌فاز

	فاز R	فاز T	فاز S
گروه کلاف‌های فرد	۱ و ۷	۵ و ۱۱	۳ و ۹
گروه کلاف‌های زوج	۱۰ و ۴	۲ و ۸	۶ و ۱۲

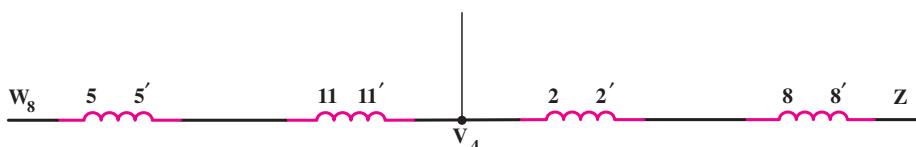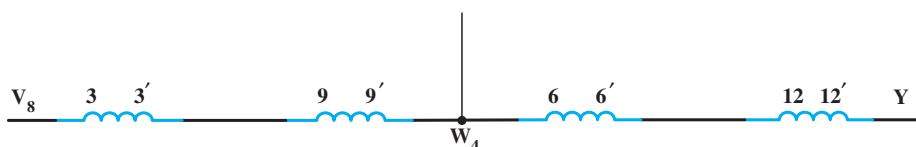
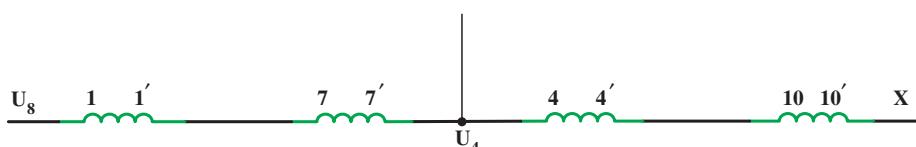


شکل ۶-۲۱- ۷- سربندی گروه کلاف‌های هر فاز موتور دالاندر با ۴ یا ۸ قطب سه‌فاز

به همین ترتیب، انتهای گروه کلاف ۴ نیز به ابتدای گروه کلاف ۱۰ متصل می‌شود و انتهای آن نیز خارج شده و به ترمینال X وصل می‌شود. از محل اتصال دو گروه کلاف ۷ و ۴ نیز یک سرخارج می‌شود که باید به ترمینال U<sub>4</sub> اتصال پیدا کند.

با دانستن گام سیم‌بیچی و نوع گروه کلاف‌ها یا دیاگرام سریندی، می‌توان دیاگرام گسترده‌ی کامل این موتور را رسم کرد. در شکل ۷-۲۲ این دیاگرام نشان داده شده است.


دیاگرام سریندی، طریقه‌ی اتصال گروه کلاف‌های هر فاز را به یکدیگر و سرهای خروجی را مشخص می‌کند. مثلاً در مرور ده اول ابتدای گروه کلاف (۱) به ترمینال U<sub>8</sub> متصل می‌شود و انتهای همین گروه کلاف (۱') به ابتدای گروه کلاف شماره‌ی ۷ که باز هم به همین فاز مربوط می‌شود و در شیارهای ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ قرار گرفته است، متصل شده و خروجی این گروه کلاف به ابتدای گروه کلاف شماره‌ی ۴ اتصال می‌یابد.

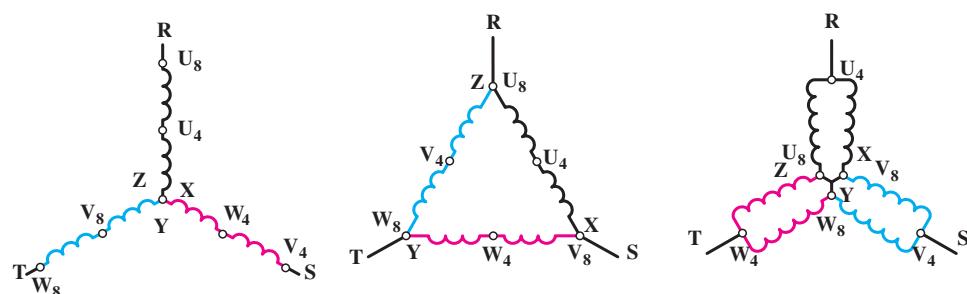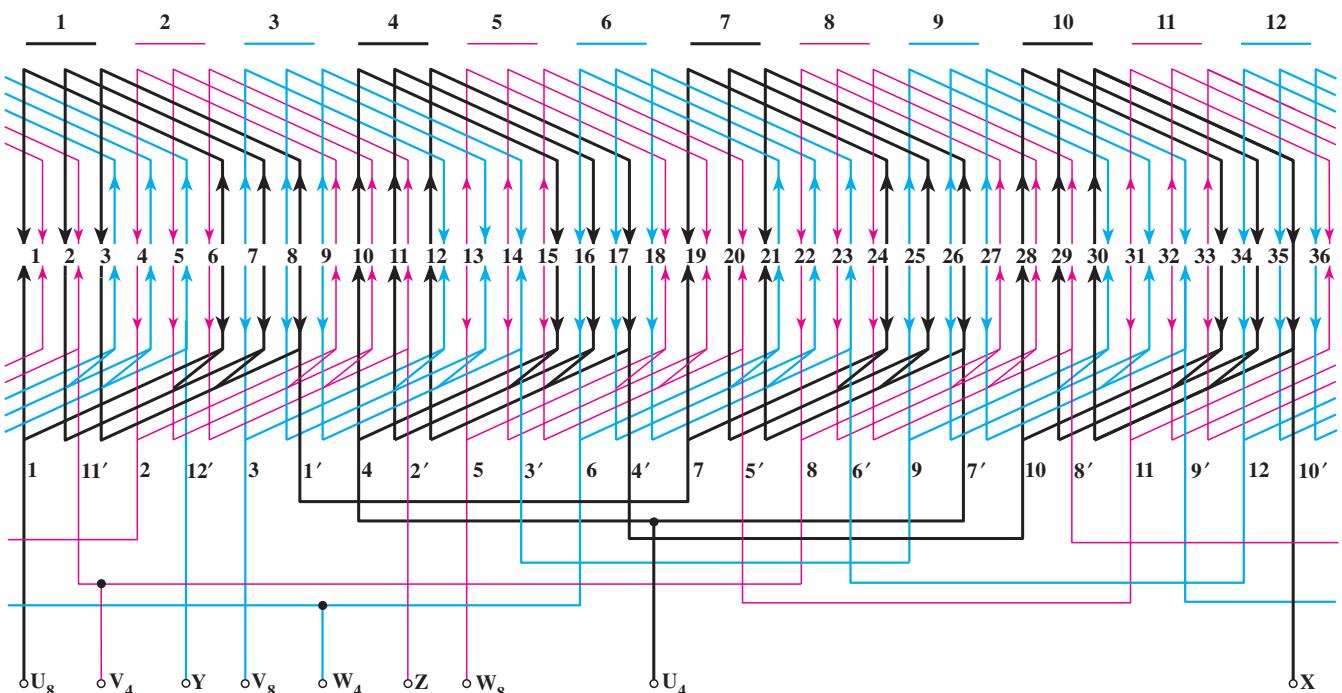

شکل ۷-۲۲—دیاگرام سیم‌بیچی موتور سه‌فاز دو دور (دالاندر) با ۴ یا ۸ قطب و ۳۶ شیار

دیاگرام سربندی مثال ذکر شده با این شرط که جهت جریان در کلافهای زوج تغییر کند، در شکل ۷-۲۳ و دیاگرام گسترده‌ی آن در شکل ۷-۲۴ نشان داده است.


سربندی گروه کلافها را می‌توان به طریقی انجام داد که در هنگام تغییر قطب، جهت جریان به جای گروه کلافهای فرد در گروه کلافهای زوج عوض شده و به جای تعویض  $V_4$  و  $W_4$  با یکدیگر جای  $V_8$  و  $W_8$  با هم عوض شود.

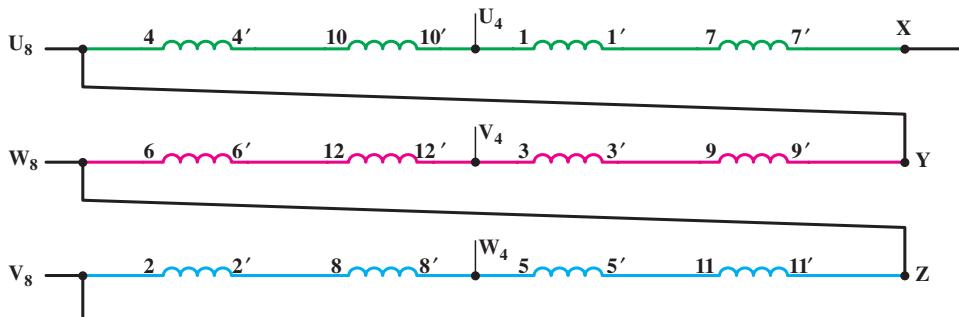

شکل ۷-۲۳ - سربندی کلافهای موتور سه‌فاز دو دور دالاندر با ۴ یا ۸ قطب به صورت مثلث

در شکل ۷-۲۲ امکان راه اندازی موتور به صورت ستاره‌ی شده است، این امکان وجود ندارد.

در داخل موتور به صورت ستاره‌ی در شکل ۷-۲۴ به علت این که سیم پیچی مثلث نیز وجود دارد لیکن در شکل ۷-۲۳ به صورت مثلث اتصال یافته و شش سر خارج

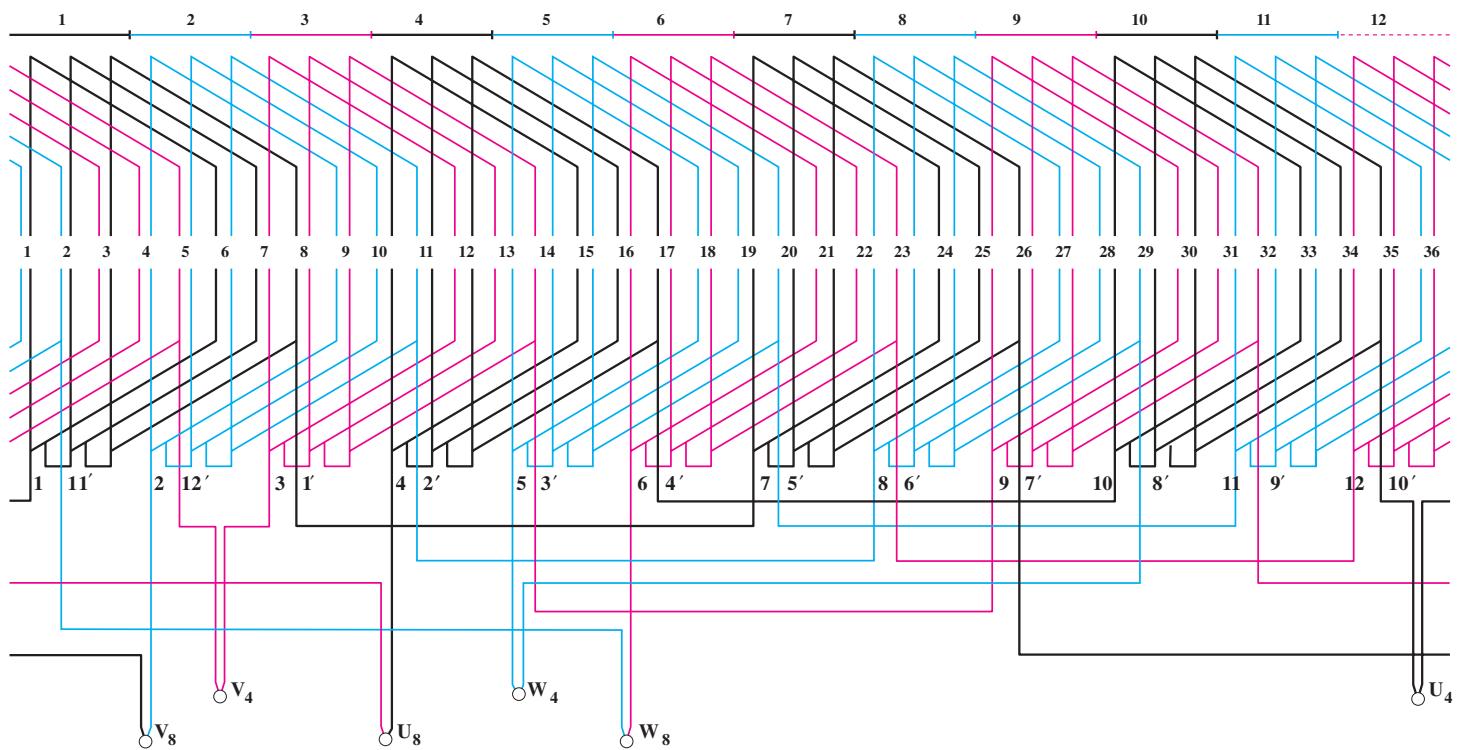

شکل ۷-۲۴ - دیاگرام گسترده موتور سه‌فاز دو دور (دالاندر) با اتصال مثلث

با اضافه کردن خازن، مقاومت اهمی و بهندرت مقاومت سلفی در مدار یکی از سیم پیچ‌ها (سیم پیچ کمکی) اختلاف فاز لازم را بین جریانهای دو سیم پیچ به وجود می‌آورند. از خازن‌های الکتروولیتی فقط برای راه اندازی استفاده می‌شود و آن‌ها نباید بیشتر از چند ثانیه در مدار باشند. در صورتی که بخواهیم خازن راه انداز را تعویض کنیم، باید خازنی را به کار بگیریم که همان مشخصات خازن اصلی را داشته و ظرفیت و ولتاژ آن برابر با ظرفیت و ولتاژ خازن معیوب باشد. خازن با ولتاژ بیشتر را می‌توان جایگزین خازن با ولتاژ کمتر کرد اما عکس این حالت صادق نیست.

اگر بخواهیم سیم پیچی یک موتور یک فاز را که با ولتاژ  $U_1$  کار می‌کند و توسط خازن  $C_1$  راه اندازی شده است تعویض کرده آن را برای ولتاژ جدید  $U_2$  سیم پیچی کنیم، می‌توانیم ظرفیت خازن جدید را از رابطه زیر بدست آوریم:

$$C_2 = \left( \frac{U_1}{U_2} \right)^2 \times C_1$$


سیم پیچ کمکی پس از راه اندازی می‌تواند از شبکه قطع شود یا این که به آن متصل باقی بماند. مقدار مقاومت اهمی که با سیم پیچ راه انداز سری می‌شود، تقریباً بین ۴ تا ۸ برابر مقاومت سیم پیچ راه انداز است. و این مقاومت را می‌توان با زیاد کردن تعداد دور سیم پیچ راه انداز و کم کردن سطح مقطع آن یا استفاده از یک سیم با مقاومت مخصوص بیشتر (نسبت به سیم پیچ اصلی)

## ۷-۶- سیم پیچی موتورهای یک فاز رتور قفسی

در صورتی که استاتور یک موتور آسنکرون تنها با یک گروه کلاف سیم پیچی شود و به یک منبع یک فازه اتصال یابد، یک میدان متغیر ایجاد می‌شود و بر عکس سیم پیچی سه فازه، دیگر میدان دور نخواهیم داشت.

اگر در یک موتور سه فاز،  $X$  و  $Y$  را به یک دیگر و  $U-V$  را به شبکه‌ی یک فاز متصل کنیم و ترمینال‌های  $W$  و  $Z$  را نیز آزاد بگذاریم، رتور شروع به لرزش می‌کند و به خودی خود نمی‌چرخد اما اگر رتور را با دست به چپ یا راست بگردانیم، در همان جهت به گردش خود ادامه خواهد داد.

اگر در موتور سه فازه‌ی گفته شده، ترمینال‌های  $X$  و  $Y$  را به یک دیگر اتصال دهیم و چهار ترمینال باقی مانده  $W-Z$  و  $U-V$  را به یک جریان دو فازه متصل کنیم، رتور به گردش خواهد افتاد. همان طور که در شکل ۷-۲۵ دیده می‌شود، محور سیم پیچ  $U-V$  با محور سیم پیچ  $W-Z$  به اندازه  $90^\circ$  درجه اختلاف فاز دارد و اگر توسط یک جریان دو فازه با اختلاف فاز  $90^\circ$  درجه تغذیه شوند، میدان دور ایجاد می‌شود و موتور به خودی خود به گردش خواهد افتاد. موتورهای یک فازی که در صنعت از آن‌ها استفاده می‌شود و رتور قفسی دارند، برای این که پس از اتصال به شبکه‌ی یک فازه مانند سیم پیچی دو فازه‌ی گفته شده به خودی خود بگردند، دارای دو سیم پیچ جدا از یک دیگر هستند.

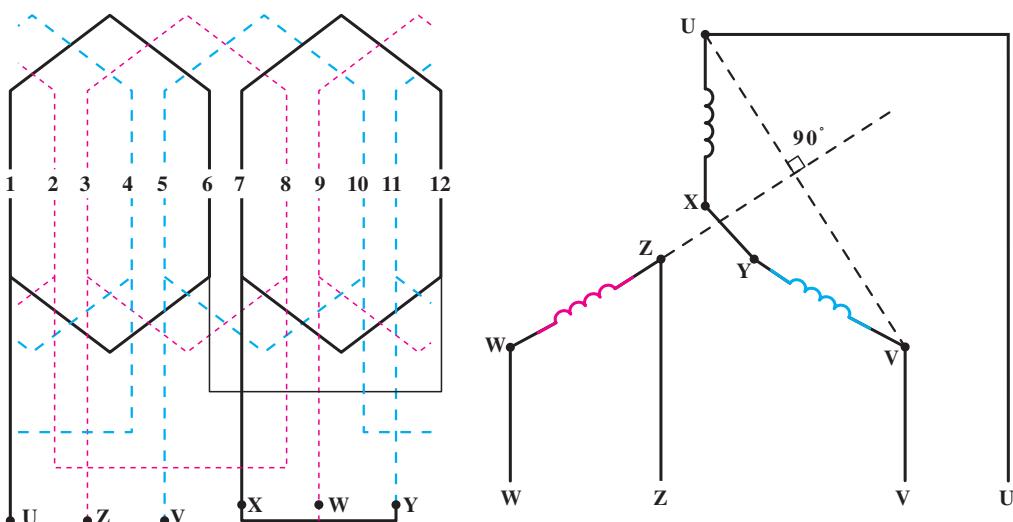

شکل ۷-۲۵- اتصال موتور سه فاز برای راه اندازی با جریان دو فازه

چون بازوهای هر گروه کلاف باید دو قطب بسازند و تعداد گروه کلاف‌های اصلی نیز برابر با تعداد قطب‌ها درنظر گرفته می‌شود، باید در نصف شیارهای زیر هر قطب مربوط به سیم پیچ اصلی یک طرف گروه کلاف و در نیم باقی مانده، گروه کلاف دیگر قرار بگیرد.

این موضوع بدین معناست که گروه کلاف‌های اصلی باید در مجاورت هم و بدون این که بین آن‌ها شیار خالی باشد، جازده شوند. برای رسیدن به این هدف، باید گام بزرگ‌ترین کلاف اصلی از گام قطبی یک شیار کوچک‌تر باشد. کلاف‌های اصلی جای می‌گیرند. در شیارهای خالی بین گروه کلاف‌های اصلی جای می‌گیرند. شروع سیم‌بندی راهانداز باید به اندازه  $\frac{90}{\alpha_{ez}}$  از شروع سیم‌بندی اصلی فاصله داشته باشد.

مثال ۱: می‌خواهیم استاتور یک ماشین ۲۴ شیار را به صورت یک طبقه‌ی یک فاز با سیم پیچ راهانداز و ۴ قطب سیم‌بندی کنیم. شما گستردۀ سیم پیچی آن را رسم کنید.

تعداد شیارهای اصلی  $= 16 = \frac{2}{3} \times 24$  و تعداد شیارهای راهانداز  $= 8 = \frac{1}{3} \times 24$  شیار است. گام قطبی برابر با  $\frac{24}{6} = \frac{z}{2P}$  یعنی ۶ شیار مربوط به سیم پیچ اصلی و  $\frac{1}{3}$  آن که ۲ شیار است، به راهانداز مربوط می‌شود. تعداد گروه کلاف‌های اصلی  $= 4 = 2P$  است. هر گروه کلاف نیز باید دارای دو کلاف باشد تا در مجموع ۱۶ شیار بر شود (تعداد کلاف‌های گروه کلاف‌های اصلی را می‌توان با نصف کردن تعداد شیارهای زیر هر قطب مربوط به سیم پیچ اصلی نیز بدست آورد).


اگر تعداد گروه کلاف‌های راهاندازی را برابر با ۴ بگیریم، تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف، یکی است که در مجموع ۴ کلاف می‌شود و ۸ شیار را پر می‌کند. تعداد گروه کلاف‌های راهانداز را برابر با ۲ نیز می‌توانیم بگیریم. در این صورت، نوع گروه کلاف‌ها ۲ تایی خواهد شد و تمام گروه کلاف‌های اصلی و راهاندازی، دوتایی می‌شوند (شکل ۷-۲۶).

– مانند سیم آلومینیمی یا آهنی قلع‌اندود – بدست آورد. اغلب، یک قسمت از سیم پیچ کمکی را به صورت ییفلار می‌پیچند (معمولًاً  $\frac{2}{3}$  حلقه‌های کلاف در یک جهت و  $\frac{1}{3}$  در جهت دیگر). بدین ترتیب، مقاومت اهمی سیم پیچی مؤثرتر می‌شود. ابتدا و انتهای سیم پیچ اصلی را با توجه به شکل (۷-۲۵) با دو حرف U-V و W-Z، نشان می‌دهند. استاتور موتورهای یک فاز را می‌توان به صورت یک طبقه یا دو طبقه و یک یا دو دور سیم پیچی کرد. در اینجا به شرح هریک از آن‌ها می‌پردازیم.

## ۷-۶- سیم پیچی یک طبقه‌ی یک فاز:

در صورتی که سیم پیچ کمکی، پس از راهاندازی در مدار باقی بماند، می‌توانیم تعداد شیارهای استاتور را به نسبت مساوی بین دو سیم پیچ تقسیم کنیم و برای ترسیم دیاگرام سیم پیچی نیز – چه به صورت یک طبقه و چه به صورت دو طبقه – از روابطی که برای موتورهای سه‌فاز گفته شده و قواعدی که در آن مورد به کار می‌رفت، استفاده کنیم. با توجه به این که در اینجا  $m=2$  (در سه‌فاز  $m=3$ ) است، از تمام شیارهای استاتور در حالت کار دائمی استفاده می‌شود. در موتورهای یک فاز صنعتی، اغلب سیم پیچ کمکی پس از راهاندازی موتور از مدار خارج می‌شود. در چنین حالتی، معمولًاً سیم پیچی به صورت یک طبقه انجام می‌گیرد. در ساده‌ترین حالت، سیم پیچی به صورت یک طبقه انجام می‌گیرد و  $\frac{2}{3}$  شیارها را برای سیم پیچ اصلی و  $\frac{1}{3}$  باقی مانده را برای سیم پیچ کمکی – که در این حالت فقط برای راهاندازی به کار می‌رود – اختصاص می‌دهند.

در این حالت، راهاندازی به خوبی امکان‌پذیر است و سیم پیچی از نظر اقتصادی نیز مقرر به صرفه می‌باشد. برای ترسیم دیاگرام گستردۀ این سیم پیچی، باید تعداد گروه کلاف‌های سیم پیچ اصلی را برابر با تعداد قطب‌ها درنظر بگیریم. در این صورت، تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف، کوچک خواهد شد. تعداد گروه کلاف‌های سیم پیچ راهانداز نیز می‌تواند با تعداد قطب‌ها یا با تعداد جفت قطب‌ها باشد.

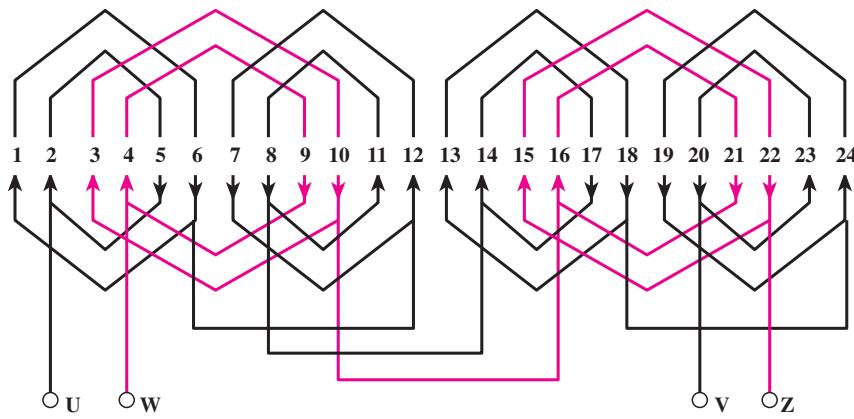


شکل ۷-۲۶- دیاگرام گسترده موتور یک فاز با ۴ قطب و ۲۴ شیار

زاویه‌ی الکتریکی بین دو شیار مجاور ۷-۲۶ با چهار گروه کلاف اصلی و دو گروه کلاف راهانداز مشخص شده است.

مثال ۲: دیاگرام گسترده‌ی یک موتور یک فاز ۳۶ شیار ۴ قطب یک طبقه، در شکل ۷-۲۷ نشان داده شده است. تعداد شیارهای سیم‌پیچ اصلی  $= \frac{2}{3} \times 36 = 24$  و تعداد شیارهای راهانداز  $= \frac{1}{3} \times 36 = 12$  است.

$\alpha_{ez} = \frac{360 \times 2}{24} = 30^\circ$  می‌شود. شروع فاز اصلی از شیار ۲ و شروع فاز دوم یا سیم‌پیچ راهانداز از شیار  $5 + \frac{90^\circ}{3} = 5$  است.

با دقت در شکل، ملاحظه می‌شود که شیار ۵ و ۶ مربوط به سیم‌پیچ اصلی است. بنابراین، در اینجا باید سیم‌پیچ راهانداز را از شیار ۴ شروع کنیم. دیاگرام کامل این سیم‌بندی، در شکل

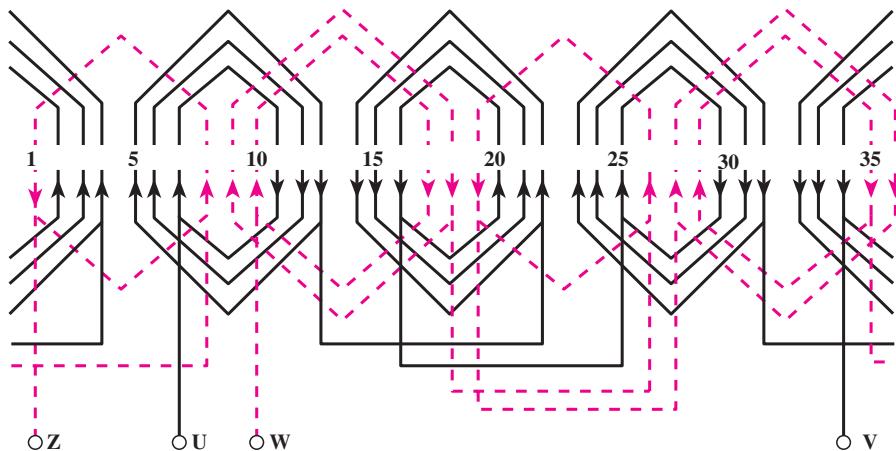


شکل ۷-۲۷- دیاگرام گسترده موتور یک فاز با ۴ قطب و ۳۶ شیار

تعداد گروه کلاف‌های راهانداز نیز چهار تاست و در مجموع باید ۱۲ شیار را پر کنند؛ یعنی، این چهار گروه کلاف مجموعاً باید شامل  $12 \div 2 = 6$  کلاف باشند. با کمی دقت در این مسئله که شش کلاف باید چهار گروه کلاف را تشکیل بدنهند، نتیجه

سیم‌پیچ اصلی دارای چهار گروه کلاف سه‌تایی و در مجموع  $= 4 \times 3 = 12$  کلاف است. هر کلاف دو شیار را برمی‌کند؛ بنابراین، در مجموع ۲۴ شیار توسط سیم‌پیچ اصلی برمی‌شود.

شده‌اند. در شکل ۷-۲۸ نیز سیم‌پیچی یک موتور یک فاز یک طبقه‌ی ۲۴ شیار ۲ قطب را می‌بینید که به همان روش گفته شده ترسیم شده است.

می‌گیریم که باید دو گروه کلاف دوتایی و دو گروه دیگر تکی باشند. گام قطبی ۹ و گام بزرگ‌ترین کلاف اصلی،  $9 - 1 = 8$  است و گروه کلاف‌های اصلی تماماً پهلوی یک دیگر جا زده

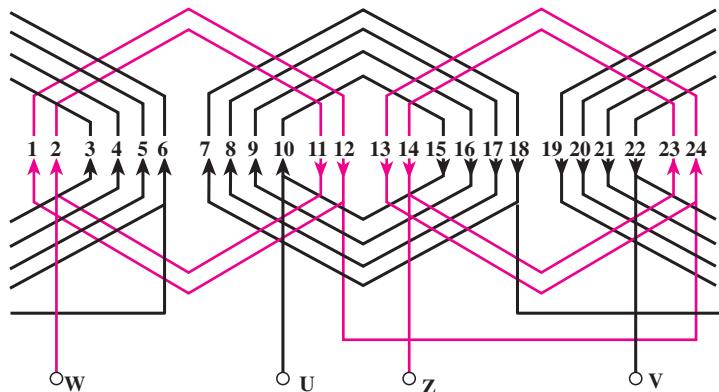

شکل ۷-۲۸- دیاگرام گستره موتور یک فاز با ۲ قطب و ۲۴ شیار

تقسیم‌بندی گروه کلاف‌ها در اطراف استاتور و داخل شیارها به صورت متقاضن امکان‌پذیر باشد، تعداد قطب‌های لازم ایجاد شود و راه اندازی نیز به خوبی انجام پذیرد. طریقه‌ی محاسبه و رسم دیاگرام سیم‌بندی این گونه موتورها را با ذکر چند مثال توضیح می‌دهیم.

**مثال ۱:** استاتور یک موتور یک فاز دارای ۳۰ شیار است و باید به صورت شش قطب سیم‌پیچی شود. در صورتی که تعداد شیارهای مربوط به سیم‌پیچ اصلی  $Z_A = 24$  و تعداد شیارهای مربوط به سیم‌پیچ راه‌انداز  $Z_B = 12$  باشد، دیاگرام گستره‌ی این موتورها را رسم کنید.

**راه حل:** با توجه به اعداد داده شده، مجموع شیارهای اصلی و راه‌انداز از تعداد شیارهای موجود بیشتر است. بنابراین، به ناچار باید تعدادی از شیارها را به صورت دو طبقه سیم‌پیچی کنیم. برای این مثال، در شیارهای دو طبقه می‌توان دو بازوی مربوط به کلاف‌های اصلی یا فرعی را قرار داد که در اینجا به شرح آن‌ها می‌پردازیم.

**حالت اول:** در این حالت، مثال را به فرض این که در شیارهای دو طبقه، دو بازوی کلاف اصلی قرار می‌گیرند حل می‌کنیم. اگر هر شیار دو طبقه را دو شیار فرض کنیم، در مجموع با شیارهای یک طبقه، باید ۲۴ شیار برای سیم‌پیچ اصلی در نظر

## ۷-۶-۲- سیم‌پیچی دو طبقه‌ی موتورهای یک

**فاز:** در مثال‌های گفته شده  $\frac{2}{3}$  کل شیارها به سیم‌پیچ اصلی و  $\frac{1}{3}$  شیارهای باقی‌مانده به شیارهای راه‌اندازی اختصاص داده شد اما در بسیاری از موتورهای یک فاز، تعداد شیارهای اصلی از  $\frac{2}{3}$  و شیارهای راه‌انداز از  $\frac{1}{3}$  کل شیارها بیشتر است و درنتیجه، به اجبار تعدادی از شیارها به صورت دو طبقه پر می‌شوند. در شیارهای دو طبقه، می‌توان دو بازوی مربوط به کلاف‌های اصلی یا کلاف‌های فرعی را قرار داد یا این که یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از کلاف راه‌انداز یا ترکیبی از حالت‌های گفته شده را در هر شیار دو طبقه جا زد. معمولاً پهنا و عمق این شیارها از سایر شیارها بیشتر است. در بعضی موارد نیز تعداد حلقه‌های کلاف‌های مربوط به یک گروه کلاف، با یک دیگر متفاوت‌اند. این موضوع بر هارمونی‌ها تأثیر می‌گذارد و نیز صدای موتور را هنگام کار کاهش می‌دهد. تعداد شیارهای اصلی و راه‌انداز در این گونه موتورها از قاعده‌ی خاصی به دست نمی‌آید و معمولاً تعداد شیارهای مربوط به سیم‌پیچ اصلی به طور تجربی برابر با تعداد کل شیارها یا به اندازه‌ی تعداد قطب‌ها و کمتر از آن است.

تعداد شیارهای اصلی، عدد دیگری نیز می‌تواند باشد اما در هر صورت شیارها را باید به اندازه‌ای انتخاب کرد که

فاصله‌ی بین هر دو شیار دو طبقه یا گام شیارهای دو طبقه را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد.

$$\frac{Z}{\text{تعداد شیارهای دو طبقه}} = \frac{3}{6} \Rightarrow Z = 18$$

بنابراین، در اینجا گام شیارهای دو طبقه برابر با ۱۸ می‌شود. بدین ترتیب، شیارهای ۱، ۶، ۱۱، ۱۶، ۲۱ و ۲۶ را دو طبقه انتخاب می‌کنیم.


گام بزرگ‌ترین کلاف از سیم پیچ اصلی را باید در این سیم پیچی برابر با گام قطبی انتخاب کرد؛ زیرا شیارهای دو طبقه در این سیم پیچی وجود دارد. بنابراین و با توجه به آن‌چه پیش از این درمورد سیم پیچی موتورهای یک طبقه گفته شد، درمورد این مثال می‌توانیم دیاگرام گسترده‌ی سیم پیچ اصلی را رسم کنیم. در شکل ۷-۲۹ این دیاگرام گسترده نشان داده شده است.

بگیریم. به دلیل شش قطب بودن موتور، تعداد گروه کلاف‌ها نیز برابر شش می‌شود که باستی ۲۴ شیار را پر کنند. حال با توجه به این که هر کلاف دو شیار را پر می‌کند، نتیجه می‌گیریم که گروه کلاف‌ها باید دو تایی باشند؛ زیرا اگر تعداد کلاف‌های یک گروه کلاف را با X نمایش دهیم، از رابطه‌ی زیر خواهیم داشت:

$$24 = 6 \times 2 \times X \Rightarrow X = 2$$

از ۳۰ شیار موجود در استاتور، ۱۲ تای آن یک طبقه و مربوط به راه اندازی است. در نتیجه، ۱۸ شیار باقی می‌ماند که باید آن را ۲۴ شیار فرض کرد پس تعداد (۲۴-۱۸=۶) شیار باید دو طبقه پیچیده شوند.

برای این که سیم پیچی متقارن باشد، باید این شش شیار در محیط استاتور فواصل یکسانی از یک دیگر داشته باشند.

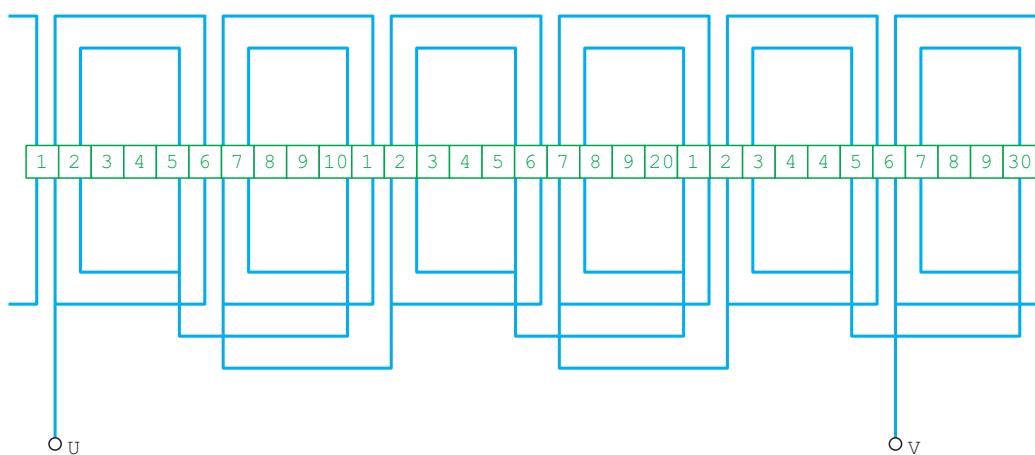

شکل ۷-۲۹ - دیاگرام گسترده سیم پیچ اصلی با ۶ قطب و ۳۰ شیار یک فاز

پس شروع سیم پیچ راه انداز را حساب می‌کنیم.

$$\alpha_{ez} = \frac{360 \times P}{z} = \frac{360 \times 3}{3} = 36^\circ$$

$$\frac{90}{36} = \frac{3/5}{1+2/5} = 1 + 2/5 \Rightarrow \text{شروع راه انداز}$$


با دانستن شروع سیم‌بندی راه‌انداز و نوع گروه کلاف‌های آن می‌توانیم دیاگرام گسترده‌ی سیم‌بندی راه‌انداز را رسم کنیم. گام سیم پیچ راه‌انداز را می‌توانیم از روی شیارهای خالی مربوط به سیم پیچ راه‌انداز (۴، ۳، ۸، ۹، ۱۳، ۱۴، ... ) و تکی بودن

همان‌طور که در مثال گفته شد، تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ راه‌انداز ۱۲ است و باید با ۶ گروه کلاف پر شود و چون هر کلاف دو شیار را پر می‌کند، پس تعداد کل کلاف‌ها نیز ۶ خواهد شد. نتیجه می‌گیریم که هر گروه کلاف از یک کلاف تشکیل شده است و بدین ترتیب، از ۶ گروه کلاف تکی برای راه‌اندازی استفاده می‌شود.


$$12 = 6 \times 2 \times X \Rightarrow X = 1$$

شروع سیم پیچ راه‌انداز باید از شیاری باشد که نسبت به سیم پیچ اصلی، ۹۰ درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز ایجاد کند.

گروه کلاف‌ها یا از روی رابطه  $y_z = y - 1 = y$  (چون سیم پیچ راهانداز به تنهایی نشان داده شده است.) نیز به دست آوریم.

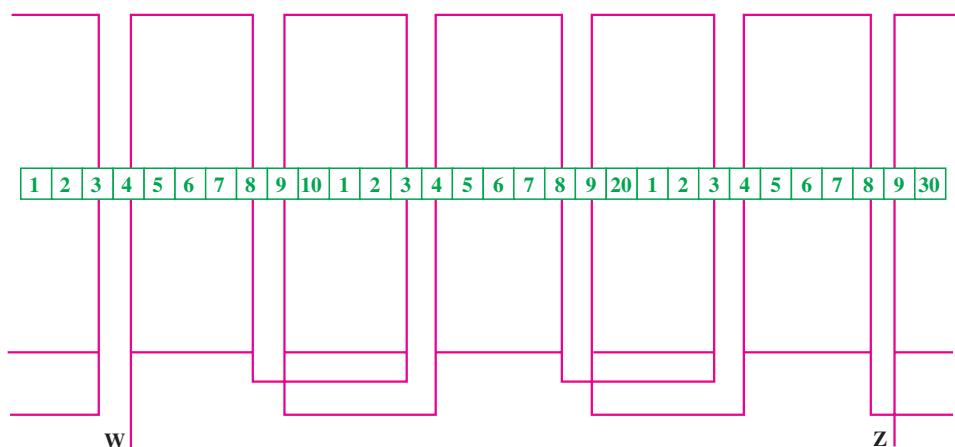

شکل ۷-۳۰—دیاگرام گسترده سیم پیچ راهانداز با ۶ قطب و ۳۰ شیار یک فاز

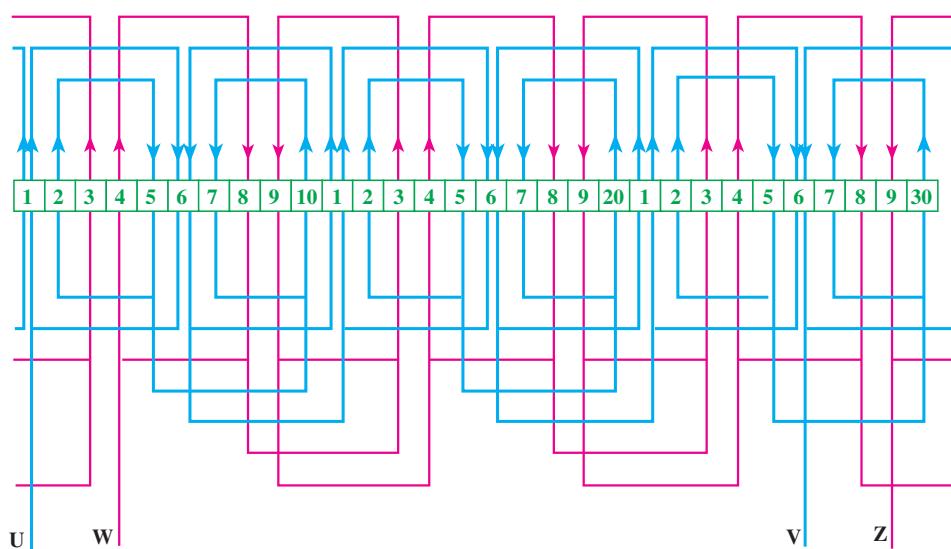

شکل ۷-۳۱—دیاگرام گسترده موتور یک فاز با ۶ قطب و ۳۰ شیار

می‌توانیم از انطباق دو دیاگرام گسترده مربوط به سیم پیچ را به طور جداگانه ترسیم می‌کنیم و سپس از انطباق آن دو اصلی و سیم پیچ راهانداز، دیاگرام گسترده و کامل موتور را مانند برقی دیگر، دیاگرام گسترده کامل را به دست آوریم. شکل ۷-۳۱ به دست آوریم.

نوع گروه کلاف‌های اصلی—به همان روش حالت قبل—

در اینجا نیز دو تایی به دست می‌آید.

در این روش، تعداد شیارهای خالی را نسبت به سیم پیچ

اصلی به دست می‌آوریم و آنها را به صورت یک‌نواخت در بین

سیم پیچ‌های اصلی تقسیم می‌کنیم. چون در هر شیار تنها یک

حالت دوم: این بار سیم پیچی را طوری انجام می‌دهیم

که در شیارهای دو طبقه یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از

سیم پیچ راهانداز قرار بگیرد.


یا چون تعداد گروه کلافهای اصلی ۶ است، پس هریک از این ۶ شیار خالی باید در بین یک گروه کلاف اصلی قرار بگیرد. در اینجا که شیار دو طبقه‌ی اصلی نداریم، می‌توانیم گام بزرگ‌ترین کلاف را از رابطه‌ی  $y_{1A} = y - 1$  به دست آوریم. بدین ترتیب، گام بزرگ‌ترین کلاف از سیم‌پیچ اصلی، برابر با  $y_{1A} = 5 - 1 = 4$  است که با دانستن آن و آگاهی از نوع گروه کلاف، می‌توانیم دیاگرام گسترده‌ی مربوط به سیم‌پیچ اصلی را رسم کنیم. این دیاگرام در شکل ۷-۳۲ نشان داده شده است.

بازو از کلافهای اصلی قرار می‌گیرد، پس فقط ۶ شیار خالی باقی ماند؛ زیرا:

$$\Delta Z_A = Z - Z_A = 30 - 24 = 6$$

این شیارها ( $\Delta Z_A$ ) باید در بین گروه کلافهای اصلی قرار بگیرند. می‌توان تعداد شیارهای خالی را که بین هریک از گروه کلافها قرار می‌گیرد ( $N_A$ )، از رابطه‌ی زیر به دست آورد:

$$N_A = \frac{\Delta Z_A}{\text{تعداد گروه کلاف اصلی}} = \frac{6}{6} = 1$$

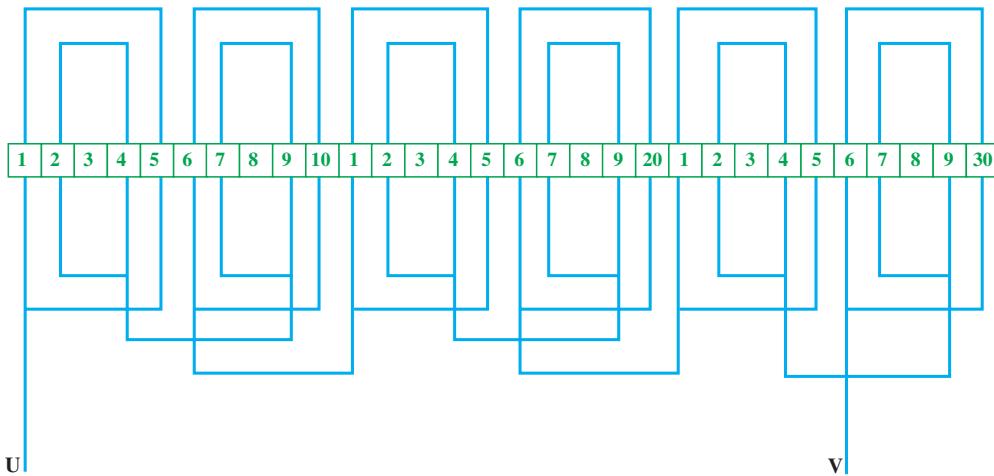

شکل ۷-۳۲- دیاگرام گسترده سیم‌پیچ اصلی با ۶ قطب و ۳۰ شیار یک فاز

راه انداز تقسیم شوند. بنابراین، در بین هریک از گروه کلافهای اصلی باید سه شیار خالی وجود داشته باشد یا این که از رابطه‌ی  $N_B = \frac{18}{6} = 3$  نیز ۳ به دست می‌آید:

گام سیم‌پیچی از رابطه‌ی  $y_{1B} = y - 1$  برابر با ۴ می‌شود. شروع سیم‌پیچی راه انداز نیز مطابق حالت قبل و با توجه به  $\alpha_{ez} = 36^\circ$ ، شیار ۳ یا ۴ است.

اکنون با توجه به توضیحات داده شده و مقادیر به دست آمده، می‌توانیم دیاگرام گسترده‌ی سیم‌پیچ راه انداز را ترسیم کنیم که چون با روش اول تفاوتی ندارد، همان دیاگرام گسترده‌ی شکل ۷-۳۰ به دست می‌آید.

همان‌طور که در دیاگرام ملاحظه می‌کنید، شیارهای ۳، ۸، ۱۳، ۱۸، ۲۳ و ۲۸ با گام پنج و در بین گروه کلافهای اصلی، خالی مانده است که باید با سیم‌پیچ راه انداز پر شود. سیم‌پیچ راه انداز نیز مشابه سیم‌پیچ اصلی رسم می‌شود. بدین منظور ابتدا نوع گروه کلافهای آن را به دست می‌آوریم که همانند حالت اول در اینجا نیز ۱ به دست می‌آید.

$$12 = 6 \times 2 \times X \Rightarrow X = 1$$


سپس تعداد شیارهای خالی را نسبت به سیم‌پیچ راه انداز پیدا می‌کنیم. از ۳۰ شیار استاتور ۱۲ تای آن مربوط به سیم‌پیچ راه انداز است و بنابراین، ۱۸ شیار باقی می‌ماند.

$$\Delta Z_B = Z - Z_B$$

$$\Delta Z_B = 30 - 12 = 18$$

این ۱۸ شیار نیز باید به‌طور مساوی در بین گروه کلافهای

با انطباق دو دیاگرام گستردۀ مربوط به سیم پیچ اصلی و شکل ۷-۳۳ به دست می‌آید. سیم پیچ راه انداز، دیاگرام گستردۀ سیم بندی کامل ماشین مانند

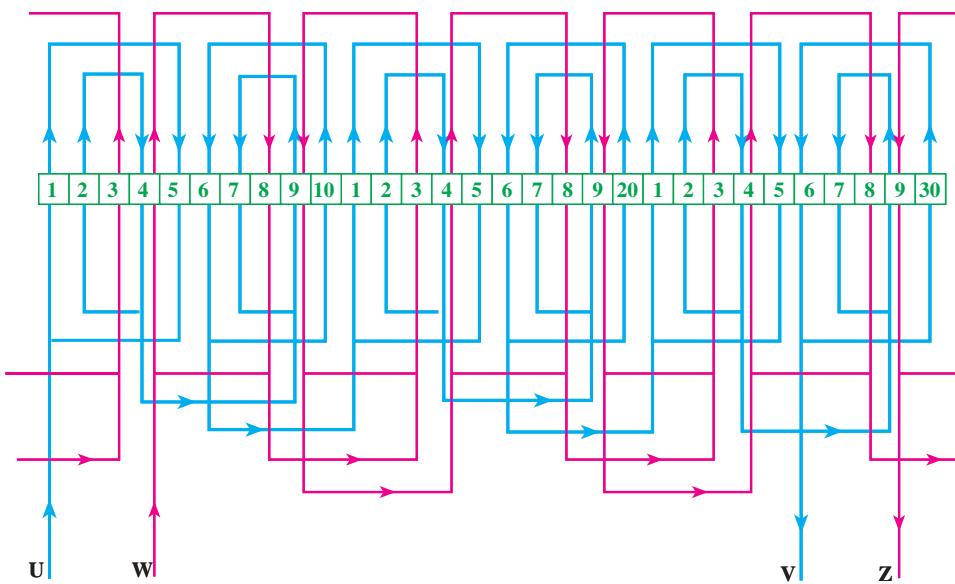

شکل ۷-۳۳—دیاگرام گستردۀ موتور یک فاز با ۶ قطب و ۳۰ شیار

عدد به دست آمده نشان می‌دهد که باید از چهار گروه کلاف که هر گروه آن از  $\frac{3}{5}$  کلاف تشکیل شده و در مجموع ۲۸ شیار را پر می‌کند، برای سیم پیچ اصلی استفاده کرد. اما همان طور که می‌دانید، گروه کلاف‌های  $\frac{2}{5}$  تایی بی معناست. با کمی دقت در عدد به دست آمده می‌توانیم چهار گروه کلاف را به دو گروه کلاف سه‌تایی و دو گروه کلاف چهارتایی تقسیم کنیم که باز در مجموع، چهار گروه کلاف می‌شود، چهار قطب را تشکیل می‌دهد و مجموعاً ۲۸ شیار را پر می‌کند. در هنگام ترسیم دیاگرام گستردۀ باید برای حفظ تقارن، گروه کلاف‌های سه‌تایی یا چهارتایی مجاور هم جا زده نشوند.

تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف را می‌توان به صورت زیر حساب کرد:

$$\Delta Z_A = Z - Z_A = 36 - 28 = 8$$

$$N_A = \frac{\Delta Z_A}{\text{تعداد گروه کلاف‌های اصلی}} = \frac{8}{4} = 2$$

گام بزرگ‌ترین کلاف را اگر از رابطه‌ی  $y_A = y - 1$  حساب کنیم، عدد ۸ به دست می‌آید. اگر همه‌ی گروه کلاف‌های

همان طور که در این روش ملاحظه کردید، شیارهای دو طبقه‌پس از رسم دیاگرام گستردۀ کامل استاتور، به دست می‌آیند. در این مثال، شیارهای  $4, 9, 14, 19, 24, 29$  و با گام پنج دو طبقه شده‌اند. در اکثر موتورها شیاری که دو طبقه پیچیده می‌شود، از شیارهای دیگر بزرگ‌تر است. بنابراین، در هنگام سیم پیچی باید شیار شماره‌ی یک را طوری در روی پوسته استاتور انتخاب کنیم که شیار بزرگ‌تر همان شیار دو طبقه بشود.


مثال ۲: استاتور موتور یک فازه‌ای ۳۶ شیار دارد و باید به صورت چهار قطب سیم پیچی شود. در صورتی که تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ اصلی  $Z_A = 28$  و تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ راه انداز  $Z_B = 24$  باشد، دیاگرام گستردۀ کامل آن را طوری رسم کنید که در شیارهای دو طبقه، یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از کلاف راه انداز قرار گیرد.

راه حل: تعداد گروه کلاف‌های اصلی و راه انداز در این مثال نیز برابر با  $2P = 4$  است. برای پیدا کردن نوع (تعداد کلاف) گروه کلاف‌های اصلی از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$Z_A = 28 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = \frac{28}{4 \times 2} = \frac{28}{8} = \frac{7}{2} = 3.5$$

گروه کلاف‌های سه‌تایی و چهارتایی یکی است، پس در گام بزرگ‌ترین کلاف نیز باید دو شیار تفاوت وجود داشته باشد. بدین ترتیب باید گام بزرگ‌ترین کلاف را برای گروه کلاف چهارتایی عدد ۹ و برای گروه کلاف سه‌تایی عدد ۷ انتخاب کرد. حال می‌توانیم با مشخصات به‌دست آمده، دیاگرام گستردۀ مربوط به سیم‌پیچ اصلی را مطابق شکل ۷-۳۴ رسم کنیم.

اصلی دارای تعداد مساوی کلاف بود، این عدد نیز پذیرفتندی می‌شد اما چون دو نوع گروه کلاف سه‌تایی و چهارتایی دارد، برای این که تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف نیز دو تا و سیم‌پیچی متقاضی باشد، گام بزرگ‌ترین کلاف هر گروه کلاف سه‌تایی یا چهارتایی باید تفاوت داشته باشد ولی در هر حال میانگین آن باید همان عدد  $y = 8 - 1 = 7$  باشد. در عین حال، چون تفاوت کلاف‌های

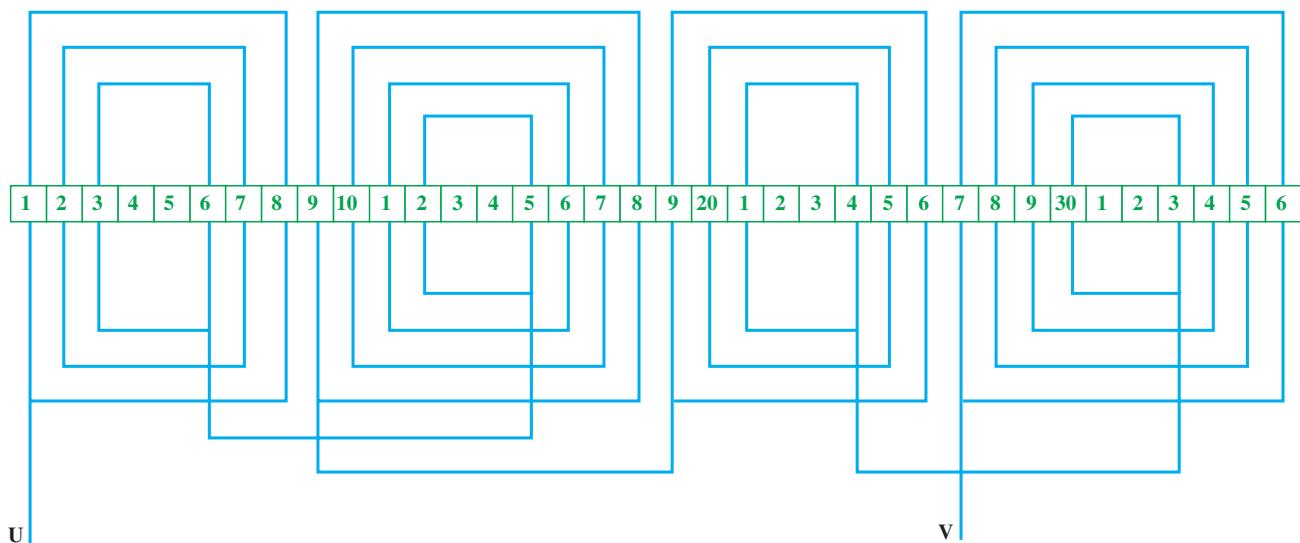

شکل ۷-۳۴—دیاگرام گستردۀ سیم‌پیچ اصلی با ۴ قطب و ۳۶ شیار یک فاز

زاویه‌ی الکتریکی بین هر دو شیار برابر با  $\alpha_{ez} = \frac{360 \times 2}{36} = 20^\circ$  می‌شود. بنابراین، شروع سیم‌پیچ راه‌انداز از شیار  $5/5 = 5/5 = 1 + 4/5 = 1 + 4/5 = 1 + 90^\circ$  خواهد شد.

با توجه به عدد به‌دست آمده، شیار پنج را برای شروع سیم‌پیچ راه‌انداز انتخاب می‌کنیم. در شکل ۷-۳۵ دیاگرام گستردۀ سیم‌بندی راه‌انداز و در شکل ۷-۳۶ دیاگرام گستردۀ کامل این موتور که از انطباق دو دیاگرام گستردۀ مربوط به سیم‌پیچ اصلی و سیم‌پیچ راه‌انداز به‌دست آمده، نشان داده شده است.

در این مثال نیز پس از انطباق دو دیاگرام گستردۀ بروی یک دیگر، شیارهای دو طبقه شونده مشخص می‌شوند. همان‌طور که در این مثال‌ها دیدید، برای ترسیم دیاگرام گستردۀ کامل موتور

برای سیم‌پیچ راه‌انداز نیز تعداد گروه کلاف‌ها را برابر با تعداد قطب‌ها در نظر می‌گیریم و بدین ترتیب، با دانستن  $Z_B = 24$  نوع گروه کلاف‌ها را به‌دست می‌آوریم.


$$24 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = 3$$

تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف راه‌انداز نیز از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید:


$$\text{شیار} = 12$$

$$N_B = \frac{\Delta Z_B}{\text{تعداد گروه کلاف‌های راه‌انداز}} = \frac{12}{4} = 3$$

چون همه‌ی گروه کلاف‌های راه‌انداز با یک دیگر مشابه‌اند، بنابراین، گام بزرگ‌ترین کلاف آن را می‌توانیم از رابطه‌ی  $y_{1B} = y - \frac{36}{4} = 8 - 1 = 7$  به‌دست آوریم. نتیجه  $y_{1B} = 7$  خواهد شد.

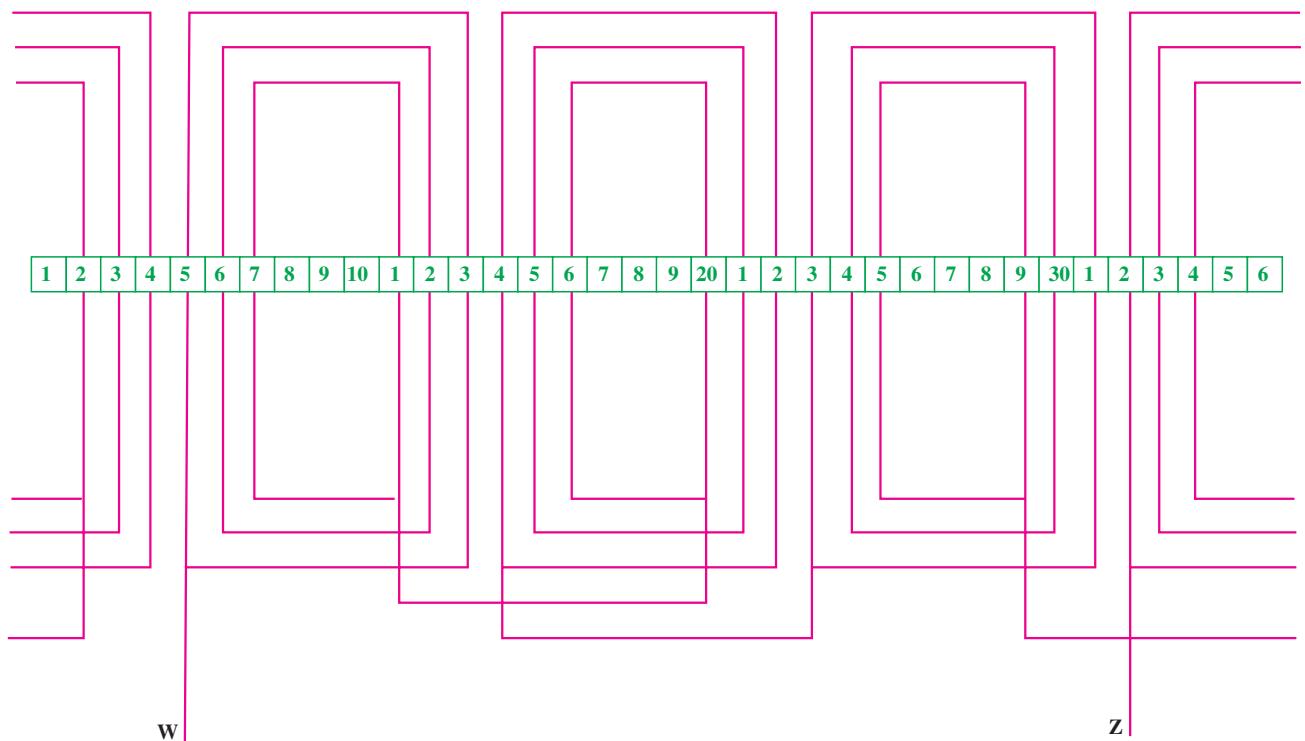

شکل ۷-۳۵— دیاگرام گسترده سیم پیچ راه انداز با ۴ قطب و ۳۶ شیار یک فاز

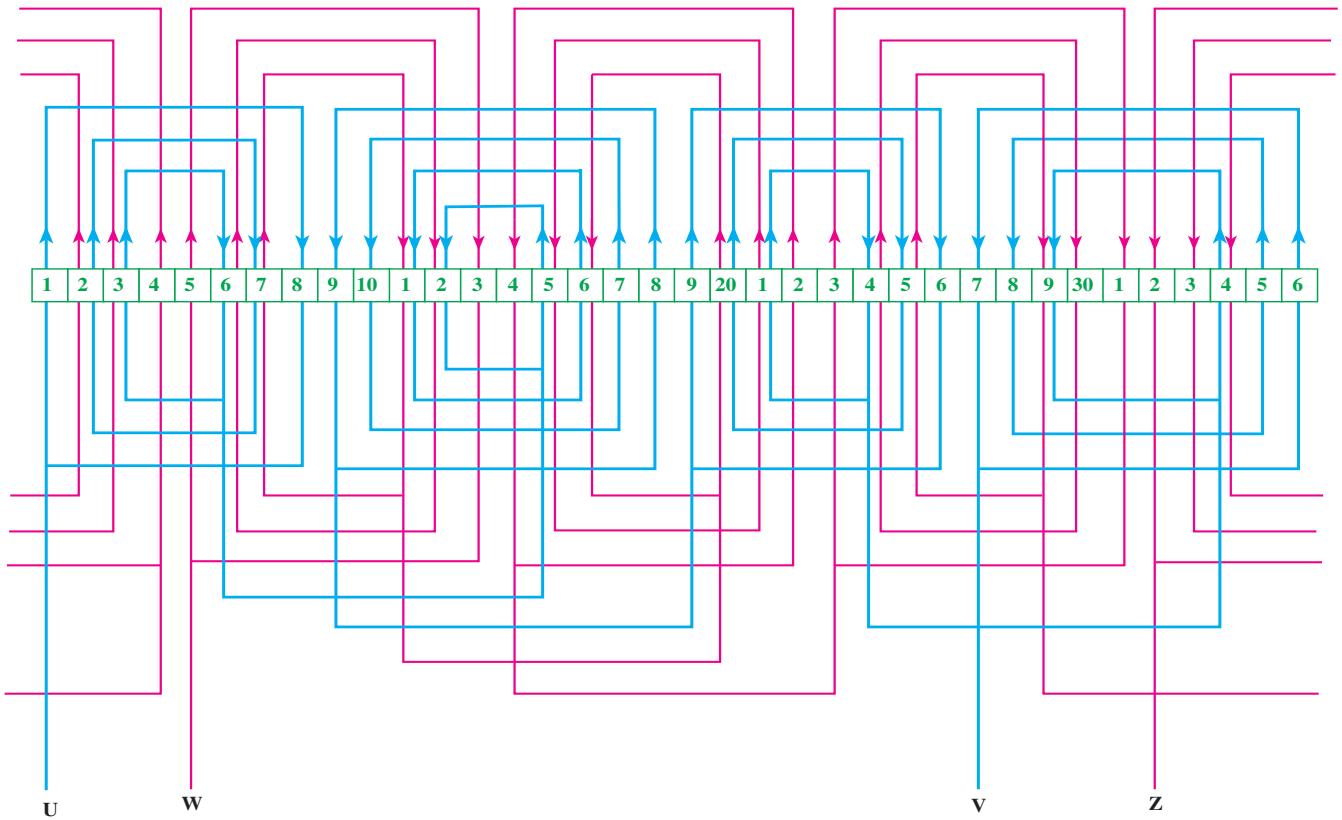

شکل ۷-۳۶— دیاگرام گسترده موتور یک فاز با ۴ قطب و ۳۶ شیار

کلافهای اصلی یا راهانداز یا هر دوی آنها واقع شده باشد.  
**راه حل:** در صورتی که بخواهیم در این مونور هیچ شیاری دو طبقه نباشد، به  $40 = 24 + 16$  شیار نیاز داریم. پس در این جا باید  $40 - 24 = 16 = Z$  شیار به صورت دو طبقه پیچیده شود. تعداد شیارهای دو طبقه را که دو بازو از کلافهای اصلی در آنها قرار می‌گیرد، با تعداد قطب‌ها ( $2P = 4$ ) برابر می‌گیریم. پس باید ۲۴ بازو از کلافهای اصلی را در ۲۰ شیار جای دهیم. بدین ترتیب، گام شیارهای دو طبقه مربوط به کلافهای اصلی برابر با  $\frac{24}{4} = 6$  می‌شود؛ یعنی، باید شیارهای ۱، ۷، ۱۳، ۷ و ۱۹ توسط دو بازوی مربوط به کلافهای اصلی پوشانند.

تعداد گروه کلافهای سیم پیچ اصلی با تعداد قطب‌ها برابر است و تعداد کلافهای هر گروه کلاف نیز با ۳ برابر می‌شود؛

$$\text{زیرا : } 24 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = 3$$


گام بزرگ‌ترین کلاف سیم پیچ اصلی مانند مثال‌های قبلی، برابر با گام قطبی یعنی ۴ است. با توجه به اطلاعات به دست آمده می‌توان دیاگرام گسترده سیم پیچ اصلی را مانند شکل ۷-۳۷ ترسیم کرد.

ابتدا دیاگرام گسترده سیم پیچ اصلی را ترسیم کرده و سپس، گروه کلافهای راهانداز را رسم می‌کنیم.

برای جا زدن کلافهای دو طبقه در داخل شیارهای استاتور بهتر است ابتدا گروه کلافهای اصلی را مجاور هم در شیارها جا زده (در زیر) و پس از آن، گروه کلافهای مربوط به سیم پیچ راهانداز را در روی آنها جا بزنیم.

در مثال اول در هر شیار دو طبقه، بازوهای مربوط به کلاف اصلی و در مثال دوم یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از کلاف راهانداز در هر شیار دو طبقه واقع می‌شد. موتورهای یک فازی نیز وجود دارند که در تعدادی از شیارهای دو طبقه آنها، یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از کلاف راهانداز قرار گرفته و در تعدادی دیگر از شیارهای دو طبقه نیز دو بازوی مربوط به کلافهای راهانداز یا اصلی قرار می‌گیرد. مثال زیر در این مورد است.

**مثال ۳:** استاتور یک موتور یک فاز ۲۴ شیار ۴ قطب با سیم پیچ راهانداز را طوری سیم پیچی کنید که تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ اصلی ۲۴ شیار و تعداد شیارهای مربوط به راهانداز ۱۶ شیار باشد. در شیارهای دو طبقه نیز بازوهای

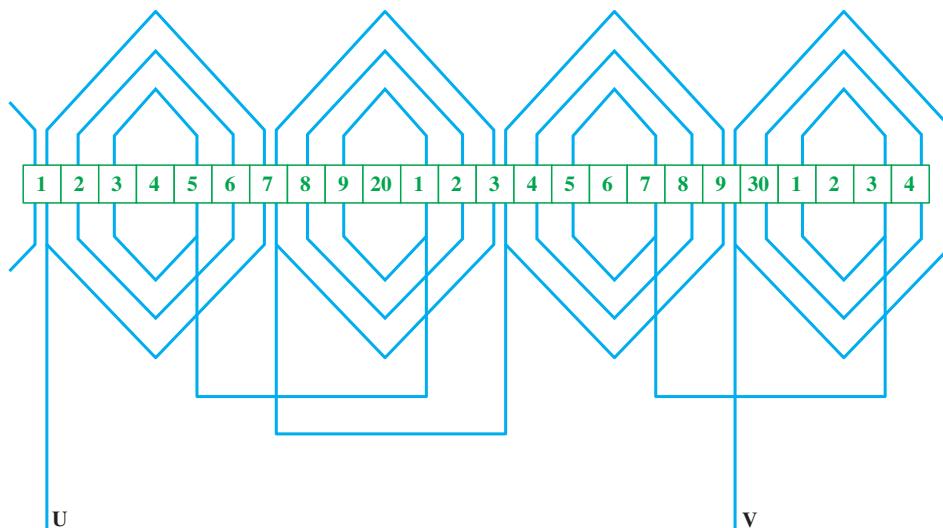


شکل ۷-۳۷— دیاگرام گسترده سیم پیچ اصلی با ۴ قطب و ۲۴ شیار یک فاز

تعداد گروه کلافهای راهانداز نیز با تعداد قطب‌ها، یعنی ۴ و تعداد کلافهای هر گروه کلاف نیز ۲ می‌شود؛ زیرا :


$$16 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = 2$$

با انتخاب گام بزرگ‌ترین کلاف راهانداز برابر با گام قطبی ۶، می‌توانیم دیاگرام گستردۀ سیم پیچ راهانداز را مانند شکل ۷-۳۸ رسم کنیم.

بدین ترتیب، از انطباق دیاگرام گستردۀ ۷-۳۷ و ۷-۳۸ بر روی یک دیگر، می‌توان دیاگرام گستردۀ کامل موتور را به دست آورد. این دیاگرام در شکل ۷-۳۹ نشان داده شده است.

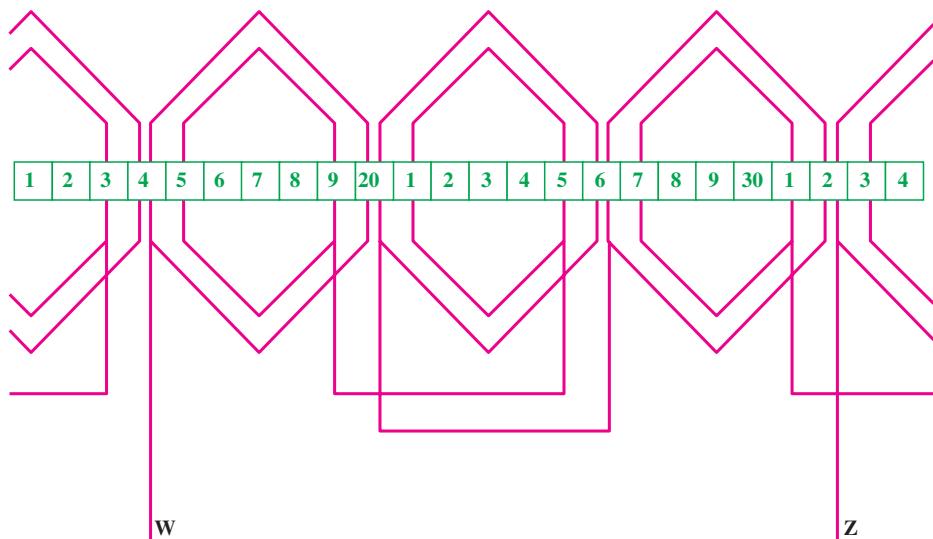

شکل ۷-۳۸—دیاگرام گستردۀ سیم پیچ راهانداز با ۴ قطب و ۲۴ شیار یک فاز

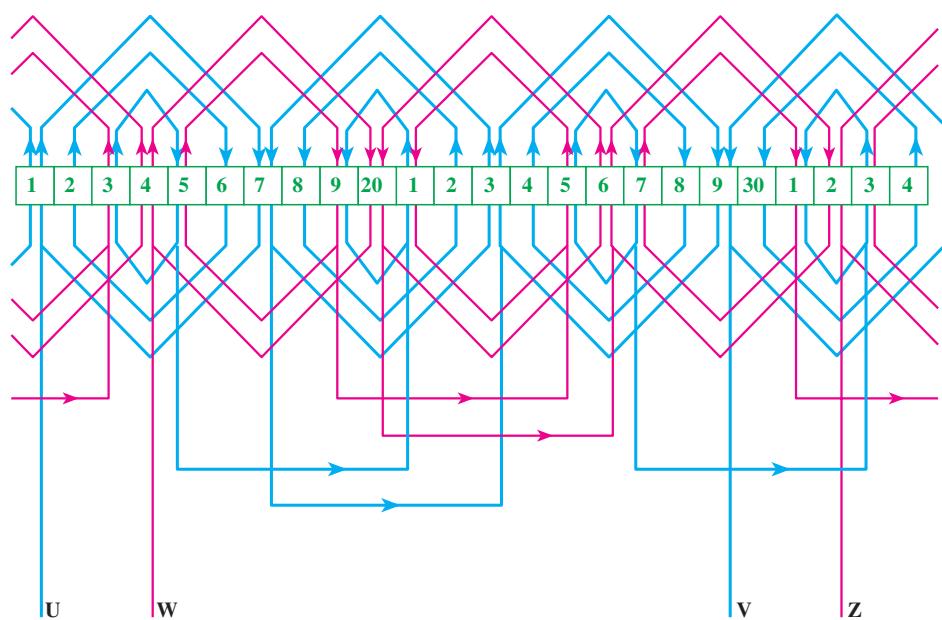

شکل ۷-۳۹—دیاگرام گستردۀ موتور یک فاز با ۴ قطب و ۲۴ شیار

در مورد سیم پیچ راهانداز نیز به همین روش عمل می‌کنیم؛ یعنی، در چهار شیار دو طبقه فقط بازوهای مربوط به کلافهای راهانداز را قرار می‌دهیم. بدین ترتیب، کلافهای راهانداز به جای قرار گرفتن در ۱۶ شیار یک طبقه، در ۱۲ شیار که بعضی از آن‌ها دو طبقه هستند واقع می‌شوند. گام شیارهای دو طبقه‌ی مربوط به راهانداز برابر با  $6 = \frac{24}{4}$  می‌شود.


شروع سیم پیچ راهانداز را  $90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی بعد از شروع سیم پیچ اصلی یعنی از شیار ۴ باید گرفت. بنابراین، شیارهای ۴، ۱۰، ۱۶ و ۲۲ باید توسط دو بازوی کلاف راهانداز پر شوند.

نامی رسید، این سیم پیچ توسط کلید از مدار خارج می‌شود (موتورهای یک فازی نیز ساخته می‌شود که هر سیم پیچ اصلی یک سیم پیچ راه انداز دارد). سیم پیچ راه انداز را برای تعداد قطب کم تر (دور بیشتر) می‌پیچند. در صورتی که بخواهیم موتور با دور کند کار کند، با اتصال کلید روی دور کند ابتدا سیم پیچ اصلی دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار می‌گیرد و راه اندازی می‌شود. پس از رسیدن دور به حدود  $70^\circ$  درصد دور کند، سیم پیچی دور تند و سیم پیچ راه انداز توسط کلید گریز از مرکز یا رله از مدار خارج می‌شود و تنها سیم پیچ اصلی دور کند در مدار قرار می‌گیرد. از این پس موتور با دور کند به گردش خود ادامه می‌دهد. مدار اتصال سیم پیچ‌های اصلی و راه انداز و کلید در شکل ۷-۴۰ رسم شده است.

### ۷-۶-۳- سیم پیچی موتورهای دو دور یک فاز:

تغییر تعداد دور یک موتور یک فاز از طریق تغییر امپدانس سیم پیچی، تغییر تعداد قطب سیم پیچی با تعویض و تغییر سربندی سیم پیچ و تغییر تعداد قطب‌های سیم پیچی با استفاده از سیم پیچ‌های جدا از هم امکان‌پذیر است.

بیشتر موتورهایی که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند و به صورت دو دور هستند، دو سیم پیچ اصلی برای تغییر قطب و یک سیم پیچ برای راه اندازی دارند. در حالتی که موتور به شبکه وصل است، تنها یکی از سیم پیچ‌های اصلی در مدار قرار می‌گیرد و سیم پیچ اصلی دیگر قطع است. در این گونه موتورها، برای دور تند و کند تنها از یک راه انداز استفاده می‌شود و مانند موتورهای یک دور با سیم پیچ راه انداز، پس از این که دور موتور به حدود  $70^\circ$  درصد مقدار

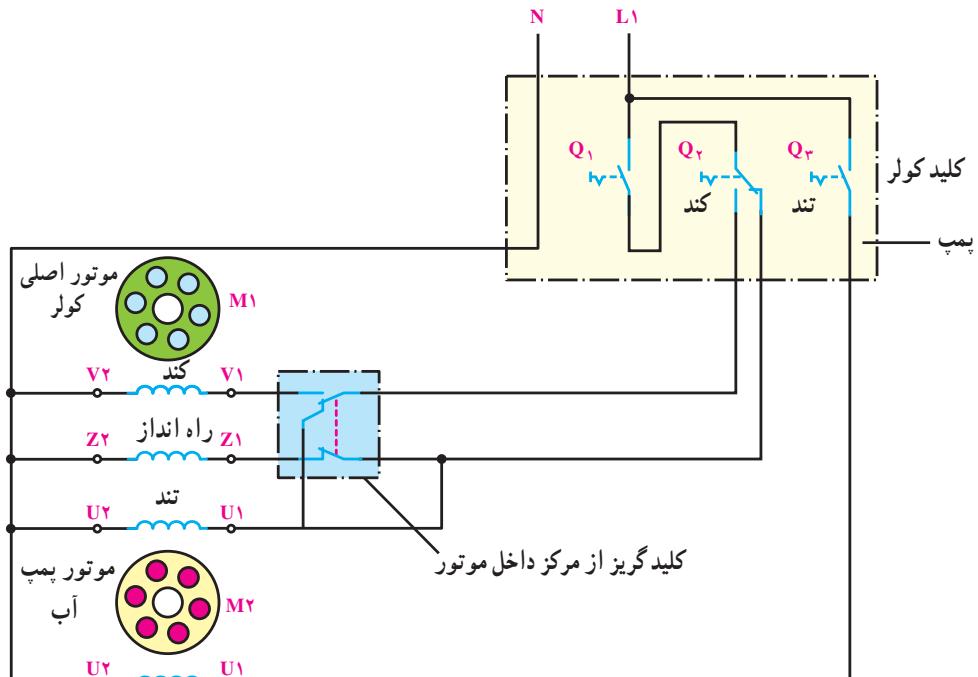

شکل ۷-۴۰- مدار اتصال سیم پیچ‌های اصلی، راه انداز و کلید موتور با دو دور (کولر)

کند قرار گیرد، باز سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار می‌گیرند و موتور با دور تند راه اندازی می‌شود. پس از رسیدن دور به مقدار ذکر شده، کلید گریز از مرکز، مدار سیم پیچ راه انداز و سیم پیچ اصلی دور تند را قطع می‌کند. این بار سیم پیچ مربوط به دور کند را به مدار وصل می‌کند و موتور با دور کم

همان‌طور که در این مدار مشاهده می‌کنید. با قرار دادن کلید در وضعیت تند، سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار می‌گیرند. پس از رسیدن دور به حدود  $70^\circ$  دور نامی، کلید گریز از مرکز، مدار سیم پیچ راه انداز را قطع می‌کند و موتور با دور تند به گردش خود ادامه می‌دهد. اگر کلید در وضعیت دور

$$X = 2/5 \Rightarrow X = 4 \times 2 \times 20 = 4 \times 2 \times 20 = 160$$


در اینجا نیز چون عدد  $2/5$  نوع گروه کلاف را مشخص می‌کند، برای پر کردن  $20^\circ$  شیار توسط چهار گروه کلاف کاملاً مشابه، باید هر گروه کلاف از  $2/5$  کلاف تشکیل شود که چنین چیزی امکان ندارد. پس می‌توان از این چهار گروه کلاف، دو گروه کلاف را دوتایی و دو گروه کلاف دیگر را سه‌تایی انتخاب کرد که میانگین آن همان  $2/5$  می‌شود. تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف برابر است با :

$$N_{A1} = \frac{24 - 20}{4} = 1$$

در صورتی که تمام گروه کلاف‌ها با یک دیگر مشابه بودند، گام بزرگ‌ترین از رابطه  $-y = y_{A1}$ ، پنج به دست می‌آمد. در اینجا گروه کلاف‌ها با یک دیگر متفاوت‌اند و دو نوع دوتایی و سه‌تایی هستند. گام بزرگ‌ترین کلاف آن‌ها نیز با یک دیگر متفاوت است اما در هر صورت، میانگین آن باید عدد پنج باشد و چون تنها یک کلاف با یک دیگر تفاوت دارند. پس تفاوت گام بزرگ‌ترین کلاف آن‌ها نیز دو است. بنابراین، برای گروه کلاف دوتایی عدد  $4^\circ$  و برای گروه کلاف سه‌تایی عدد  $6^\circ$  به عنوان گام بزرگ‌ترین کلاف به دست می‌آید که میانگین آن‌ها پنج و تفاوت آن‌ها نیز دو است. دیاگرام گسترده‌ی سیم‌پیچ دورتند مانند شکل ۷-۴۱ به دست می‌آید.

به گردش خود ادامه می‌دهد. در این موتورها، معمولاً اندازه شیارها متفاوت است. به این دلیل که بعضی از شیارها سه طبقه و بعضی دیگر دو طبقه و تعدادی نیز یک طبقه سیم‌پیچی می‌شوند. سیم‌پیچی این گونه موتورها به صورت متحdal‌مرکز است و معمولاً سیم‌پیچ راه‌انداز روی دو سیم‌پیچ دیگر جا زده می‌شود. طریقه‌ی ترسیم دیاگرام گسترده در این گونه موتورها، مانند مثال‌های قبلی است که در مرور دو موتورهای یک فاز یک دور شرح داده شد و باید ابتدا دیاگرام گسترده‌ی هر یک از سیم‌پیچ‌ها را جداگانه رسم کنیم و سپس از انطباق آن‌ها بر یک دیگر، دیاگرام گسترده‌ی کامل موتور را به دست آورد.

مثال ۱: استاتور یک موتور کولر دارای  $24^\circ$  شیار است و باید به صورت  $4$  قطب و  $6$  قطب سیم‌پیچی شود. در صورتی که تعداد شیارهای سیم‌پیچ دور تنده  $Z_{A1} = 20$  باشد و برای سیم‌پیچ دور کند  $Z_{A2} = 18$  شیار و برای سیم‌پیچ راه‌انداز نیز  $Z_B = 16$  شیار در نظر گرفته شود، دیاگرام گسترده‌ی آن را رسم کنید.  
راه حل: ابتدا محاسبات مربوط به دور تندر را انجام می‌دهیم و دیاگرام گسترده‌ی این قسمت را ترسیم می‌کنیم. تعداد گروه کلاف‌های دور تنده برابر با  $4 = 2P_1$  است و چون  $20^\circ$  شیار متعلق به این سیم‌پیچی است، پس هر گروه کلاف شامل

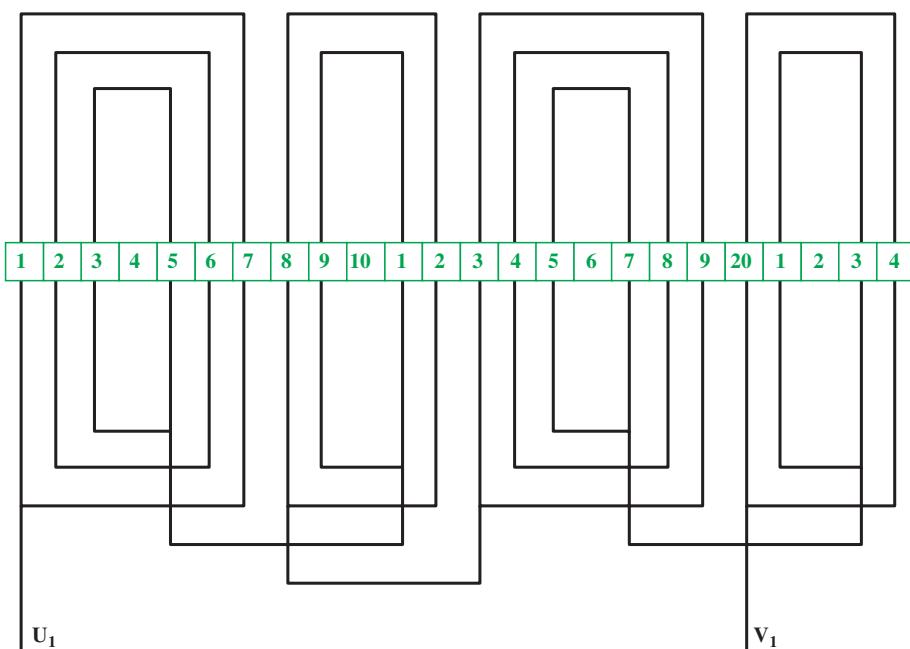


شکل ۷-۴۱— دیاگرام گسترده سیم‌پیچ دورتند با  $4$  قطب و  $24^\circ$  شیار یک فاز (کولر)

پس گام بزرگ‌ترین کلاف راهانداز  $y_B = y - 1 = 5$  می‌شود.  
 شیار شروع سیم پیچ فرعی باید  $90^\circ$  درجه‌ی الکترونیکی از  
 شروع سیم پیچ دورتند فاصله داشته باشد. چون  $\alpha_{ez} = 30^\circ$   
 است، پس شروع راهانداز از شیار  $= \frac{90}{3} = 30$  خواهد بود.  
 تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف راهانداز نیز برابر با  
 $N_B = \frac{24 - 16}{4} = 2$  است، بدین ترتیب، دیاگرام گستردۀ سیم پیچ  
 راهانداز نیز مانند شکل ۷-۴۲ به دست می‌آید.

همان طور که پیش از این نیز گفتم، در این گونه موتورها  
 سیم پیچ راهانداز برای دورتند طراحی می‌شود. بنابراین، سیم پیچ  
 راهانداز نیز ۴ قطب بوده و تعداد شیارهای آن طبق صورت مسئله  
 ۱۶ است. تعداد گروه کلاف‌های مربوط به این سیم پیچ با تعداد  
 قطب‌ها ( $2P = 4$ ) برابر در نظر گرفته  
 می‌شود و تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف نیز برابر است با:  

$$16 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = 2$$

چون تمام گروه کلاف‌ها مشابه یک دیگر و دو تایی هستند،

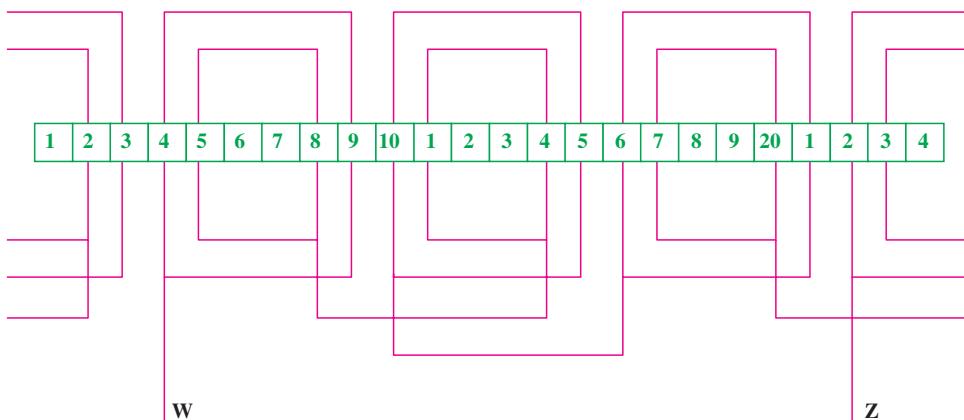

شکل ۷-۴۲- دیاگرام گستردۀ سیم پیچ راهانداز با ۴ قطب و ۲۴ شیار یک فاز (کولر)


کلاف‌ها در هر شیار محل شروع سیم پیچ دور کند، برای کنیم.  
 در شکل ۷-۴۳ دیاگرام گستردۀ دور کند و در شکل  
 ۷-۴۴ دیاگرام گستردۀ کامل این موتور را که از انطباق سه  
 دیاگرام گستردۀ گفته شده به دست آمده است، می‌بینید.  
 مثال ۲: استاتور یک موتور کولر ۳۶ شیار دارد و باید  
 به صورت ۴ قطب و ۶ قطب سیم پیچی شود. دیاگرام گستردۀ  
 کامل این موتور را رسم کنید. در صورتی که تعداد شیارهای دور  
 تند و دورکند هر کدام ۲۴ و تعداد شیارهای راهانداز ۲۸ باشد،  
 سیم پیچ راهانداز نیز پس از راه افتادن موتور، از مدار خارج می‌شود.  
 راه حل: مانند مثال قبل، ابتدا دیاگرام گستردۀ یک  
 از سیم پیچ‌ها را جداگانه ترسیم می‌کنیم و سپس با انطباق آن‌ها بر  
 یک دیگر، دیاگرام کامل موتور را به دست می‌آوریم.  
 سیم پیچ دورتند این موتور ۲۴ شیار و ۴ قطب دارد. تعداد  
 گروه کلاف‌های سیم پیچ اصلی مربوط به دورتند را باید برابر با

تعداد گروه کلاف‌های مربوط به سیم پیچ دور کند، برابر با  
 $2P_B = 6$  است. تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف برابر است با:  


$$18 = 6 \times 2 \times X \Rightarrow X = 1/5$$

با همان استدلالی که در مرور نوع گروه کلاف‌های دورتند  
 بیان شد، در اینجا نیز سه گروه کلاف دو تایی و سه گروه کلاف  
 تکی برای سیم پیچ دور کند انتخاب می‌کنیم تا در مجموع شش  
 قطب را بسازند و ۱۸ شیار را پر کنند. گام بزرگ‌ترین کلاف نیز  
 از رابطه  $y_B = y - 1$  عدد ۳ به دست می‌آید که باز چون نوع  
 گروه کلاف‌ها متفاوت است، باید عدد ۲ را برای گروه کلاف‌های  
 تکی و عدد چهار را برای گروه کلاف دو تایی انتخاب کنیم.

تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف نیز بکی به دست می‌آید.  
 در صورتی که حجم همه‌ی شیارها یکسان باشد، شروع سیم پیچ  
 دور کند، هیچ ارتباطی با دو سیم پیچ دیگر نخواهد داشت اما اگر  
 سطح شیارها با یک دیگر برابر نباشد، باید با توجه به قرار گرفتن تعداد

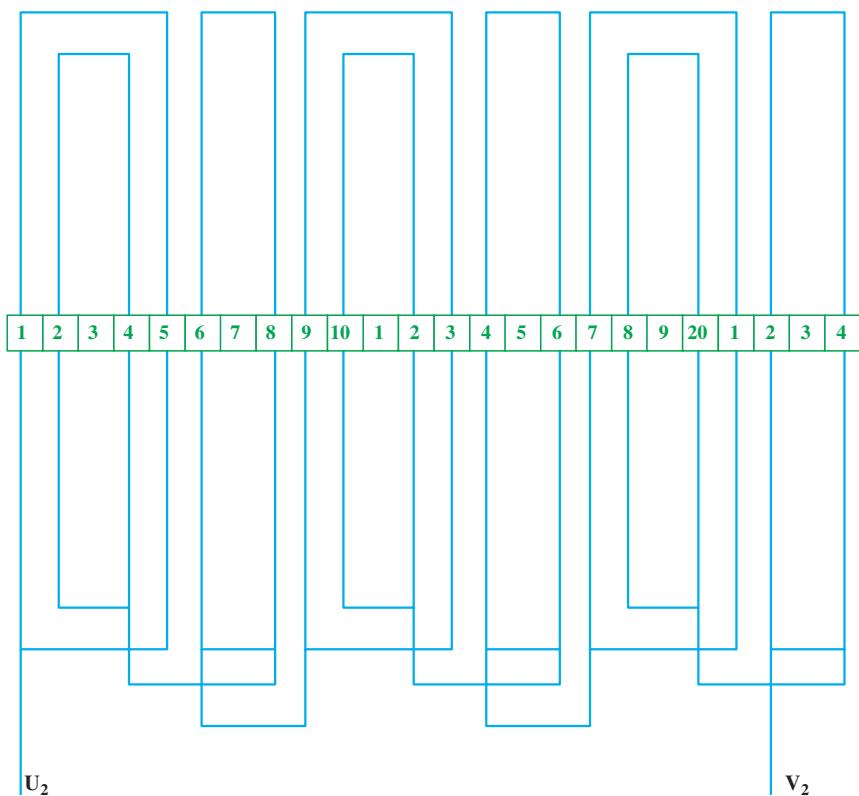

شکل ۷-۴۳—دیاگرام گستردۀ سیم‌بیج دور  
کند با ۶ قطب و ۲۴ شیار یک فاز (کولر)

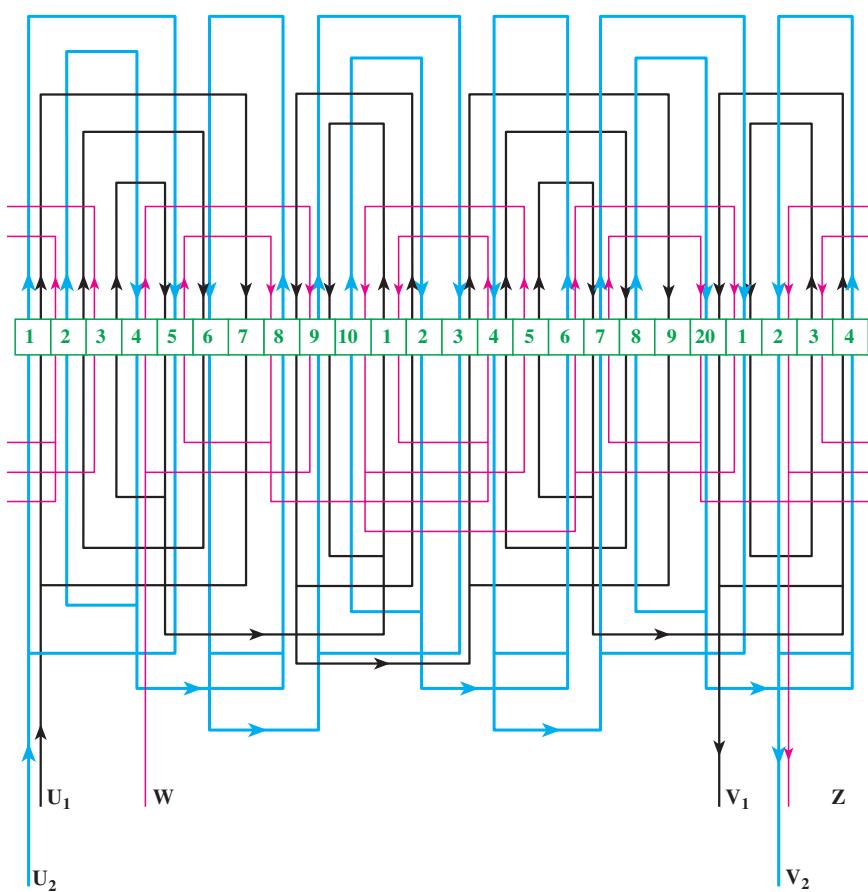


شکل ۷-۴۴—دیاگرام گستردۀ موتور  
یک فاز با دو دور (کولر) و ۲۴ شیار

$y_{1A} = \frac{36}{4} - 1 = 8$  است و تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف نیز برابر با  $\frac{36 - 24}{4} = 3$  می‌شود. دیاگرام گستردگی سیم‌پیچ اصلی برای دورتند با مقادیر محاسبه شده، در شکل ۷-۴۵ نشان داده شده است.

تعداد قطب‌ها یعنی ۴ در نظر بگیریم. تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف اصلی برابر است با :

$$24 = 4 \times 2 \times x \Rightarrow x = 3$$

گام بزرگ‌ترین کلاف این سیم‌پیچ برابر با

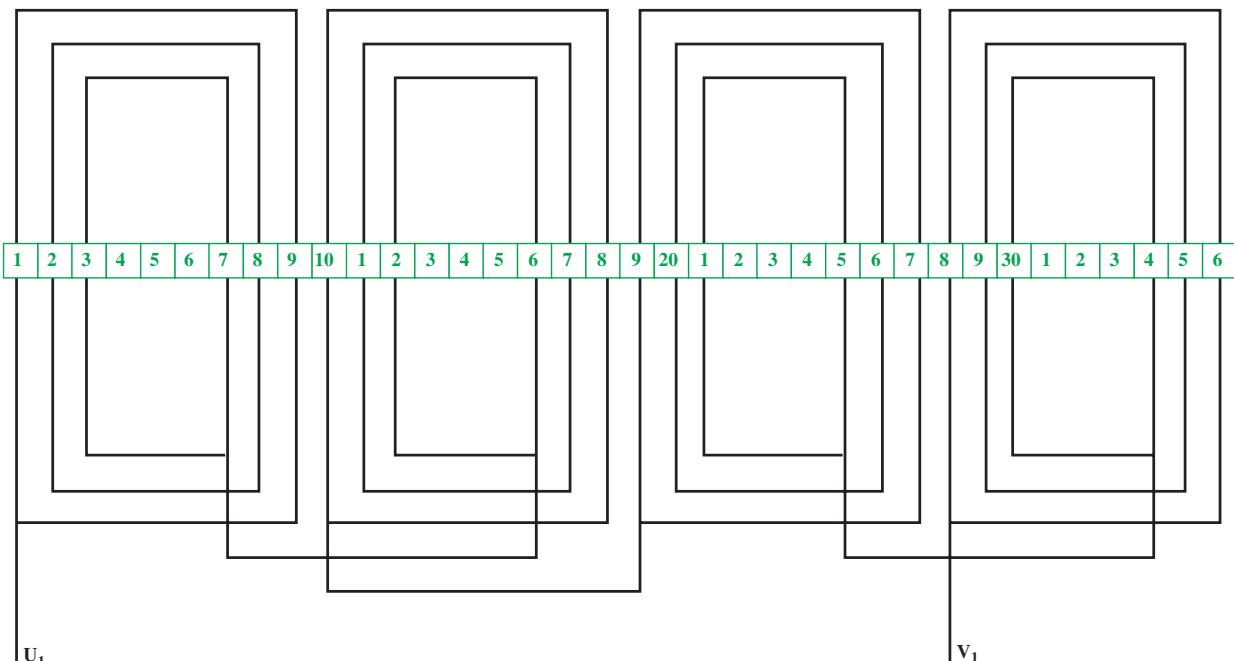


شکل ۷-۴۵- دیاگرام گستردگی سیم‌پیچ دورتند با ۴ قطب و ۳۶ شیار یک فاز (کولر)

سیم‌پیچ راهانداز نیز باید بر مبنای دورتند، یعنی ۴ قطب پیچید. گام بزرگ‌ترین کلاف نیز در اینجا برای گروه کلاف‌های سه‌تایی ۷ و برای گروه کلاف‌های چهارتایی ۹ است. شیار شروع راهانداز از طریق محاسبه، شیار شماره‌ی ۵/۵ می‌شود که ما شیار پنج را انتخاب می‌کنیم. بدین ترتیب، دیاگرام گستردگی شکل ۷-۴۶ برای سیم‌پیچ راهانداز به دست می‌آید.

سیم‌پیچ راهانداز نیز باید بر مبنای دورتند، یعنی ۴ قطب پیچیده شود. بنابراین، دارای چهار گروه کلاف است و تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف نیز برابر است با :

$$28 = 4 \times 2 \times x \Rightarrow x = 3/5$$

مانند مثال‌های قبل، در اینجا نیز از چهار گروه کلاف باید دو تای آن‌ها را سه‌تایی و دو گروه کلاف دیگر را چهارتایی باید دو تای آن‌ها را سه‌تایی و دو گروه کلاف دیگر را چهارتایی

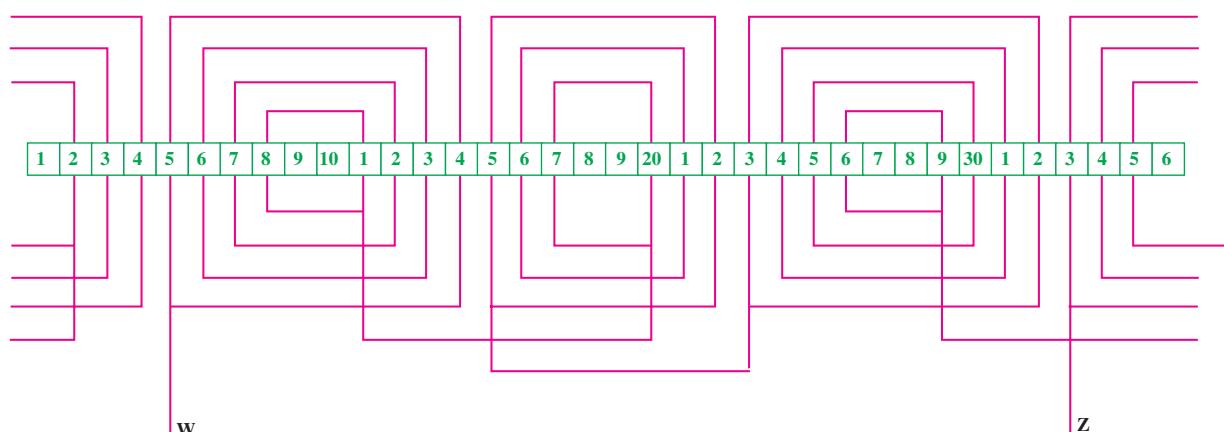


شکل ۷-۴۶- دیاگرام گستردگی سیم‌پیچ راهانداز با ۴ قطب و ۳۶ شیار یک فاز (کولر)

کند وصل می‌شود. پس شروع سیم پیچ دور کند از هر شیاری می‌تواند باشد. در این مثال نیز شروع این سیم پیچ را از شیار یک انتخاب می‌کنیم که در شکل ۷-۴۷ دیاگرام گسترده‌ی آن نمایش داده شده است.

همچنین از انطباق سه دیاگرام گسترده‌ی ترسیم شده، دیاگرام گسترده‌ی کامل این مثال مانند شکل ۷-۴۸ به دست می‌آید.


سیم پیچ اصلی مربوط به دور کند باید دارای شش گروه کلاف دوتایی باشد. گام بزرگ‌ترین کلاف آن نیز برابر با  $y_{2A} = y - 1 = 5$  می‌شود.

در این موتور فقط از یک سیم پیچ راه‌انداز استفاده می‌شود و در هنگام راه‌اندازی برای دور کم، ابتدا موتور با دور زیاد به کار می‌افتد و سپس توسط کلید گزین از مرکز به سیم پیچ دور

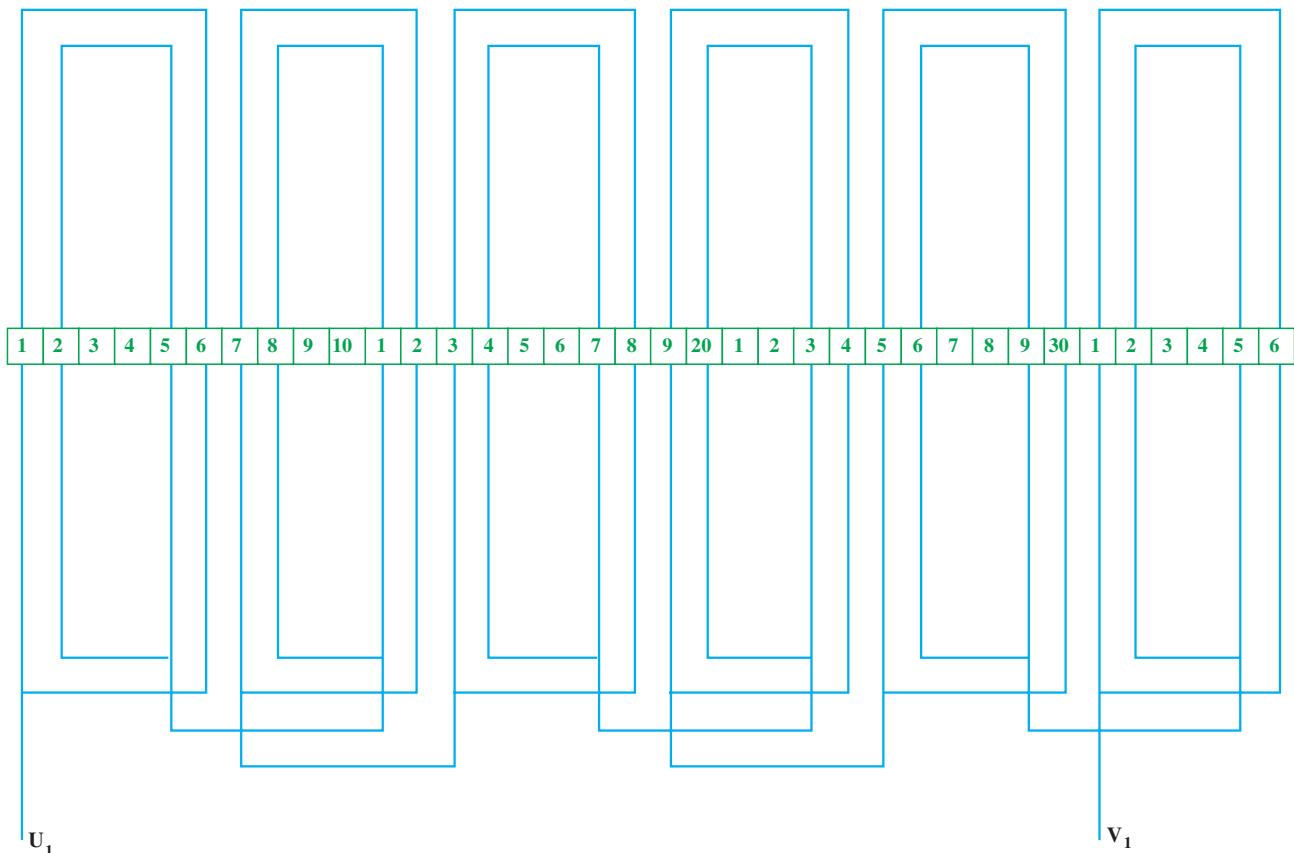

شکل ۷-۴۷— دیاگرام گسترده سیم پیچ دور کند با ۶ قطب و ۳۶ شیار یک فاز (کولر)

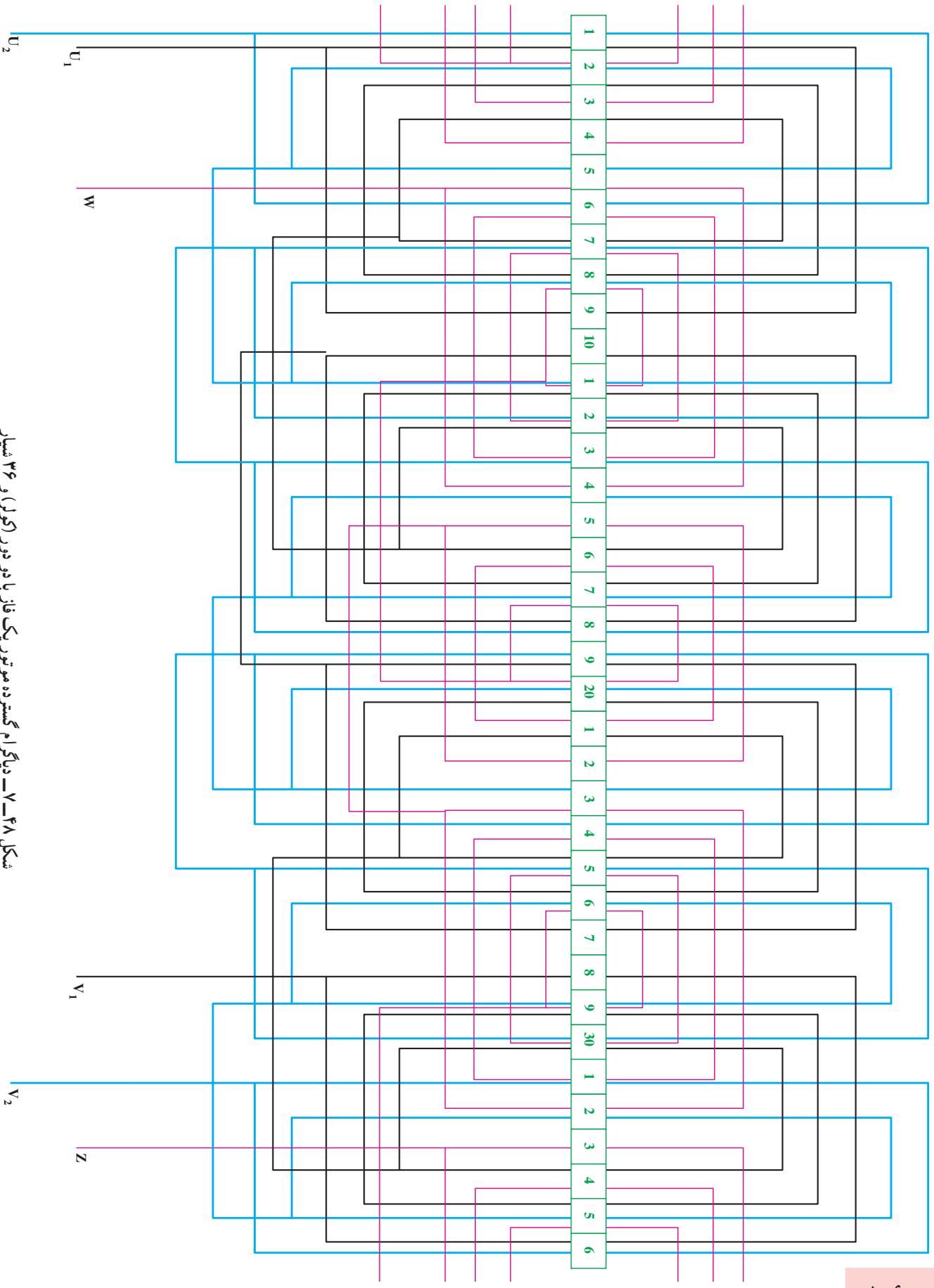شکل ۴۸—۷—دیاگرام گستره موتور بیک فاز با دور کوچک و ۳۶ شیار



## کار عملی ۸

یک موتور یک طبقه سه فاز یا یک فاز با قطب دلخواه را سیم پیچی کنید (پیشنهاد می شود به هر هنرجو یک نوع موتور داده شود، سه فاز یا تک فاز از ۲ قطب به بالا)

## کار عملی ۹

یک موتور دو طبقه سه فاز گام کوتاه یا دالاندر با قطب های دلخواه را سیم پیچی کنید (پیشنهاد می شود به هر هنرجو یک نوع سیم پیچی داده شود؛ دالاندر با گام کوتاه با قطب های مختلف).

## کار عملی ۱۰

یک موتور کولر (تک فاز دو دور) را سیم پیچی کنید.