



### تابلوی برق و راهاندازی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱— وسایل و لوازم مربوط به یک تابلوی برق سه‌فاز، شامل کلیدها، فیوزها، رله‌ها، کنتاکتورها، اورلودها، دگمه‌های استارت—استاپ، لامپ‌های سیگنال، آمپرترها، ولت‌مترها، وات‌مترها، کسینوس فی‌متر و کنترل فاز را بیان کند.
- ۲— یک تابلوی سه‌فاز را، با استفاده از کلیه‌ی لوازم مورد نیاز، مطابق نقشه، ساخته و به وسیله‌ی آن چند موتور تک‌فاز و سه‌فاز را راهاندازی کند.

### ۷— ساخت تابلوی برق و راهاندازی چند دستگاه الکتروموتور

مینیاتوری، سلکتور سویچ‌ها، دگمه‌های استارت—استاپ، فیوزها، کنتاکتورها، رله‌ها، اورلودها، تایمرها، آمپرترها، وات‌مترها، کلید ولت، ولت‌متر تابلویی، کسینوس فی‌متر، لامپ سیگنال، کنترل فاز و ترمینال مورد شناسایی قرار گیرند.


**۱— کلید قطع و وصل مدار قدرت**  
یکی از متداول‌ترین انواع کلید قطع و وصل مدار قدرت، در حال حاضر، کلید ساده‌ی زبانه‌ای قطع و وصل است که در بازار به آن کلید گردان گفته می‌شود.

در شکل ۷-۱ چند نمونه از این کلید، در شکل ۷-۲ اجزای تشکیل دهنده‌ی آن، در شکل ۷-۳ ساختمان داخلی کلید و در شکل ۷-۴ طرز کار آن نشان داده شده است.


منظور از ساخت تابلوی برق در این درس آن است که هنرجو قادر گردد وسایل و لوازم یک تابلوی برق را شناسایی نموده و آن‌ها را مطابق نقشه در اسکلت تابلویی که در اختیار او قرارداده می‌شود نصب کند. (ساخت اسکلت فلزی تابلو به عهده‌ی هنرجو نیست).

در مرحله‌ی بعد هنرجو به منظور یادگیری راهاندازی الکتروموتورهای یک فاز و سه‌فاز، به وسیله‌ی تابلوی ساخته شده چند دستگاه الکتروموتور یک فاز و سه‌فاز را راهاندازی می‌نماید.


با توجه به مطالب ذکر شده لازم است، وسایل و لوازم مربوط به یک تابلوی برق شامل : کلیدهای قطع و وصل مدار قدرت، کلید فیوز، کلید

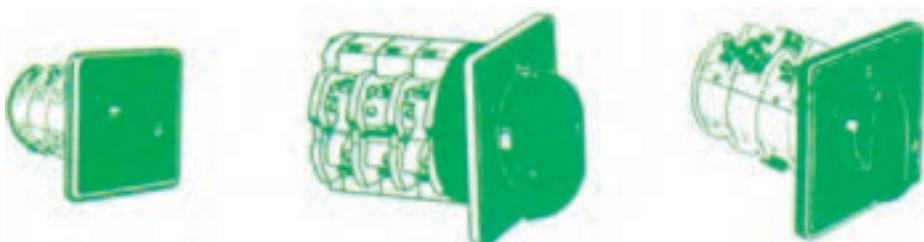

شکل ۷-۱— نمونه‌هایی از کلید زبانه‌ای

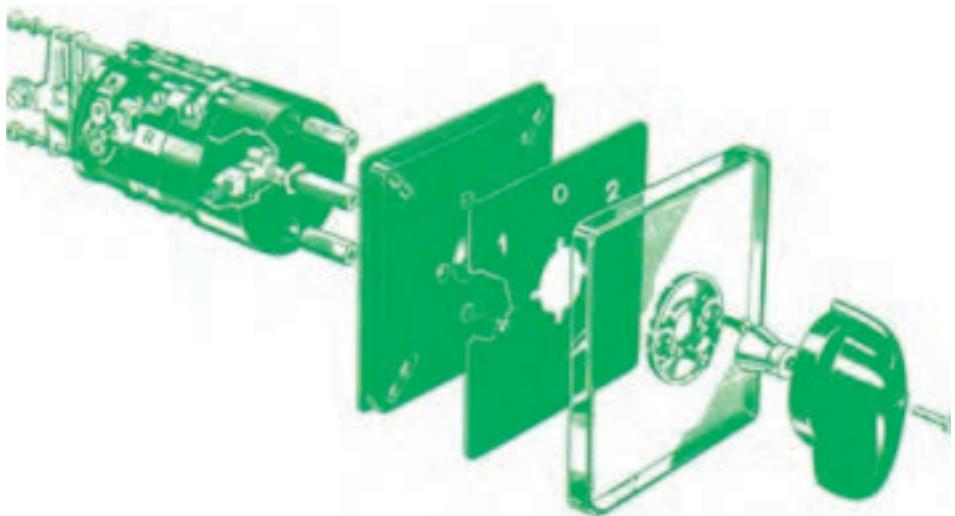


شکل ۲-۷- اجزای تشکیل دهنده یک کلید زبانه‌ای

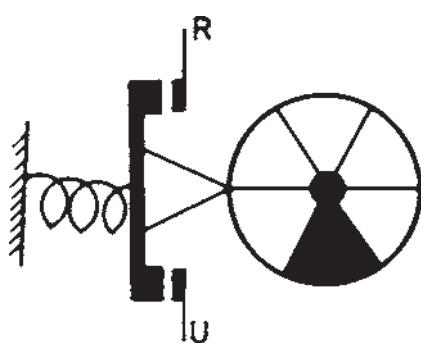

شکل ۲-۷-۴- اصول کار کلید زبانه‌ای

قسمت سیاه شده روی شکل در حقیقت شیار است که در اثر چرخن صفحه، زایده کنتاکت داخل شیار افتاده و باعث اتصال کنتاکت می‌گردد.

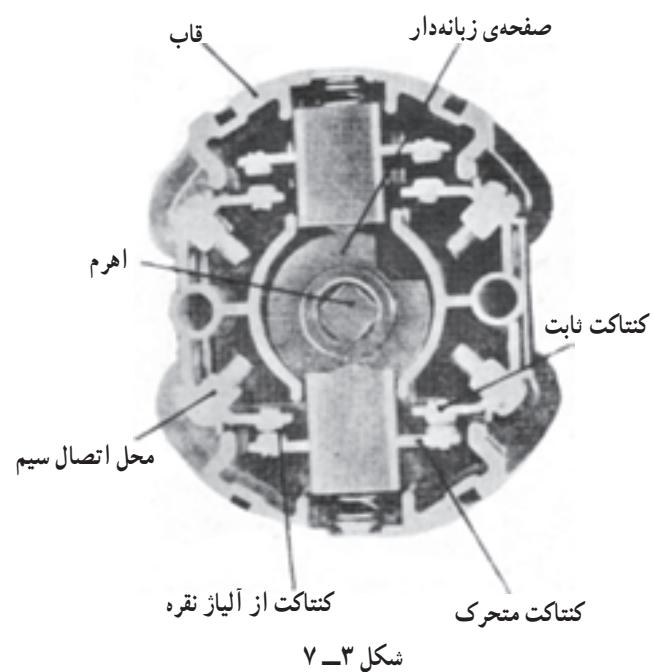


شکل ۲-۳

تعویض فیوز در کلید فیوز بسیار ساده و بی خطر است.

اغلب کلید فیوزها بر روی تابلو نصب می‌شوند و برای دسترسی به آن‌ها نیازی به باز و بسته کردن در تابلو نیست. در شکل ۲-۵ یک نوع کلید فیوز نشان داده شده است.

## ۲- کلید فیوز

کلید فیوز در حقیقت نوعی کلید است که به وسیله‌ی آن فیوزها در مدار قرار می‌گیرند و یا از مدار خارج می‌شوند. از کلید فیوزها معمولاً به عنوان کلید اصلی تابلوی برق و یا کلید مدار قدرت دستگاه‌های بزرگ استفاده می‌شود.

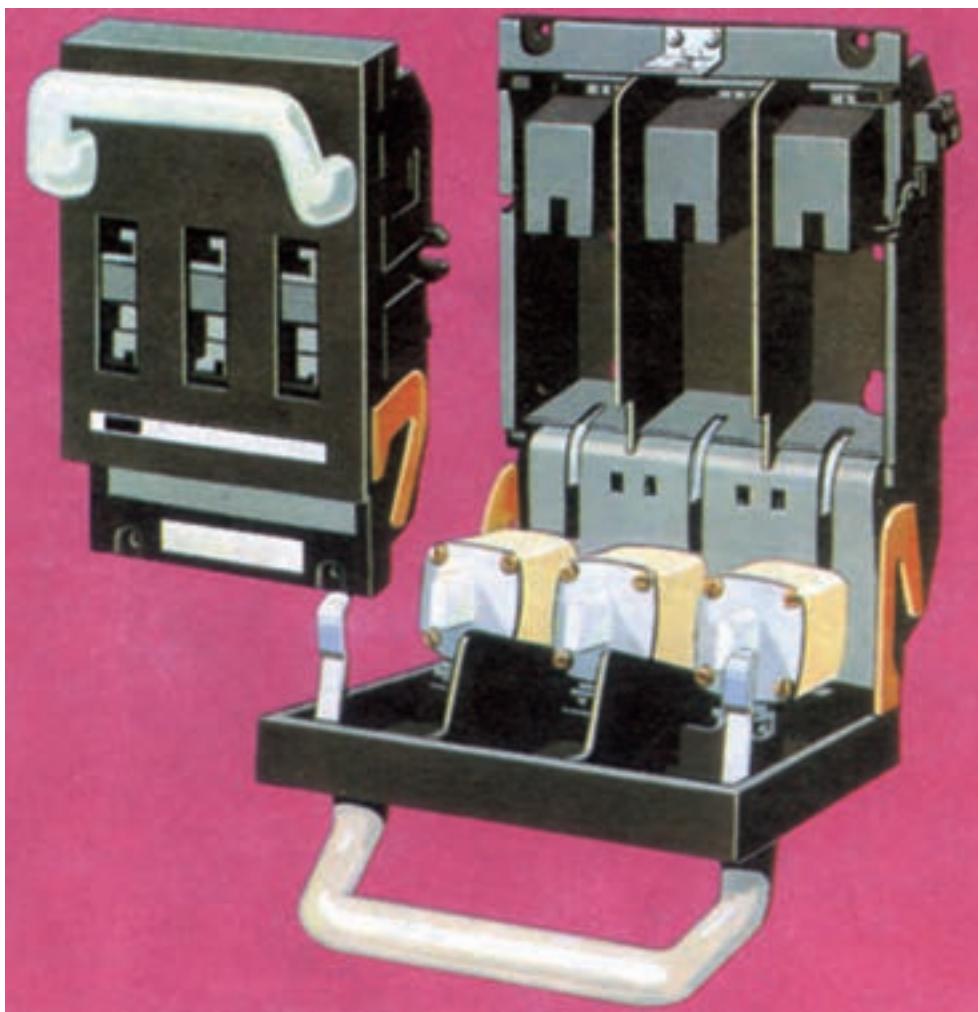

شکل ۷-۵ - نمونه‌ای از کلید فیوز

کرد. کلید چپ‌گرد - راست گرد، کلید ستاره - مثلث و کلید ولت نمونه‌هایی از این کلید هستند. در شکل ۷-۶ چند نوع از این کلید شان داده شده است.

### ۳-۷ - سلکتور سویچ‌ها

سلکتور سویچ‌ها کلیدهایی هستند که می‌توان آن‌ها را در حالت‌های مختلف قرارداد. به عبارت دیگر با چرخاندن محور یک سلکتور سویچ می‌توان حالت مورد نظر را سلکت (انتخاب)



شکل ۷-۶ - چند نمونه سلکتور سویچ




#### ۴-۷- دگمه‌های استارت - استاپ

کن tact بسته است که با فشار دادن آن کن tact ها باز شده، فاز مدار بویین قطع و رله یا کن tactور از حالت مغناطیس خارج و مدار قدرت مصرف کننده قطع می‌گردد.

در شکل ۷-۷ چند نمونه دگمه‌ی استارت - استاپ نشان داده شده است.

دگمه‌های استارت - استاپ نوعی کلید قطع و وصل مدار فرمان هستند که به بویین رله‌ها و کن tactورها فرمان می‌دهند. شستی استارت دارای دو کن tact باز است و با فشار دادن آن کن tact ها وصل و بویین مورد نظر مغناطیس شده و از طریق یک مدار خود نگه‌دار در حالت مغناطیس باقی می‌ماند. شستی استاپ دارای دو

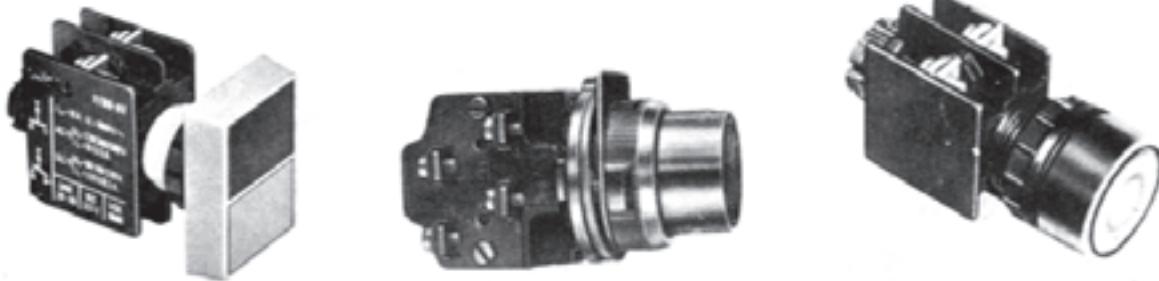


شکل ۷-۷- نمونه‌هایی از انواع شستی‌ها



حرکت کن tact های باز کن tactور بسته شده و مدار قدرت مصرف کننده وصل خواهد شد. لازم به ذکر است که هر کن tactور دارای تعدادی کن tact باز و بسته‌ی کمکی جهت مدار فرمان نیز هست که با مغناطیس شدن بویین کن tact های باز کمکی هم بسته و کن tact های بسته کمکی باز می‌شوند. در شکل ۷-۸ چند نمونه کن tactور و در شکل ۷-۹ اجزای تشکیل دهنده‌ی دو نوع آن نشان داده شده است.

#### ۵- کن tactورها

کن tactورها کلیدهایی هستند که قطع و وصل آن‌ها به وسیله‌ی نیروی الکترومغناطیس صورت می‌گیرد. هر کن tactور، تشکیل شده است از یک بویین که در داخل آن یک هسته‌ی آهنی ثابت قرار دارد و در برابر آن هسته‌ی آهنی متوجه کی قرار گرفته است؛ این هسته‌ی متوجه به وسیله‌ی نیروی فنر (یا نیروی وزن خود و یا هردو) در فاصله‌ای از هسته‌ی ثابت قرار می‌گیرد. با مغناطیس شدن بویین، هسته‌ی متوجه جذب هسته‌ی ثابت شده، در اثر این

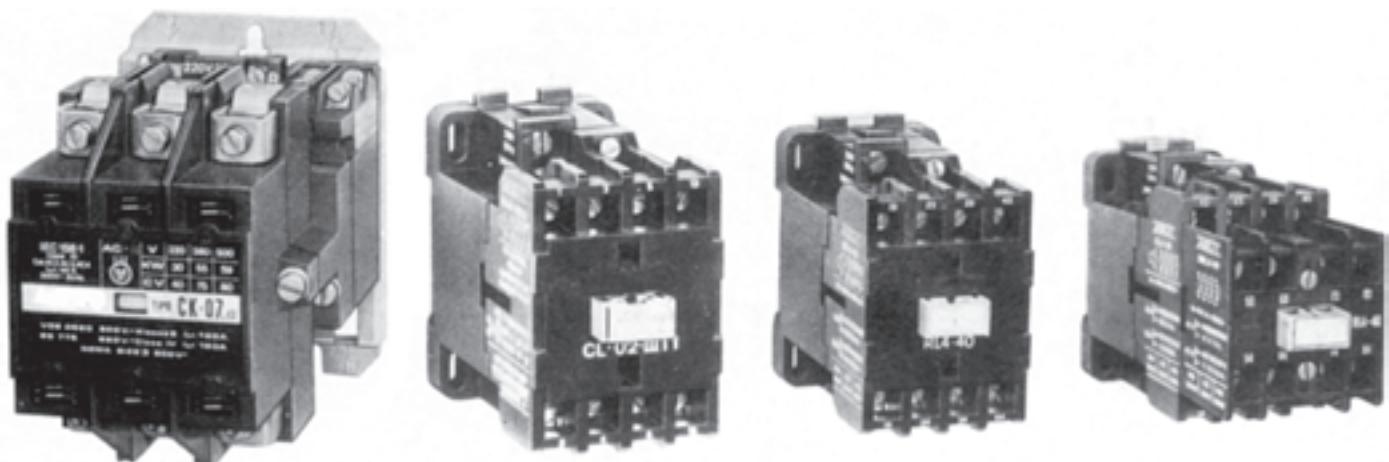

شکل ۷-۸- چند نمونه کن tactور



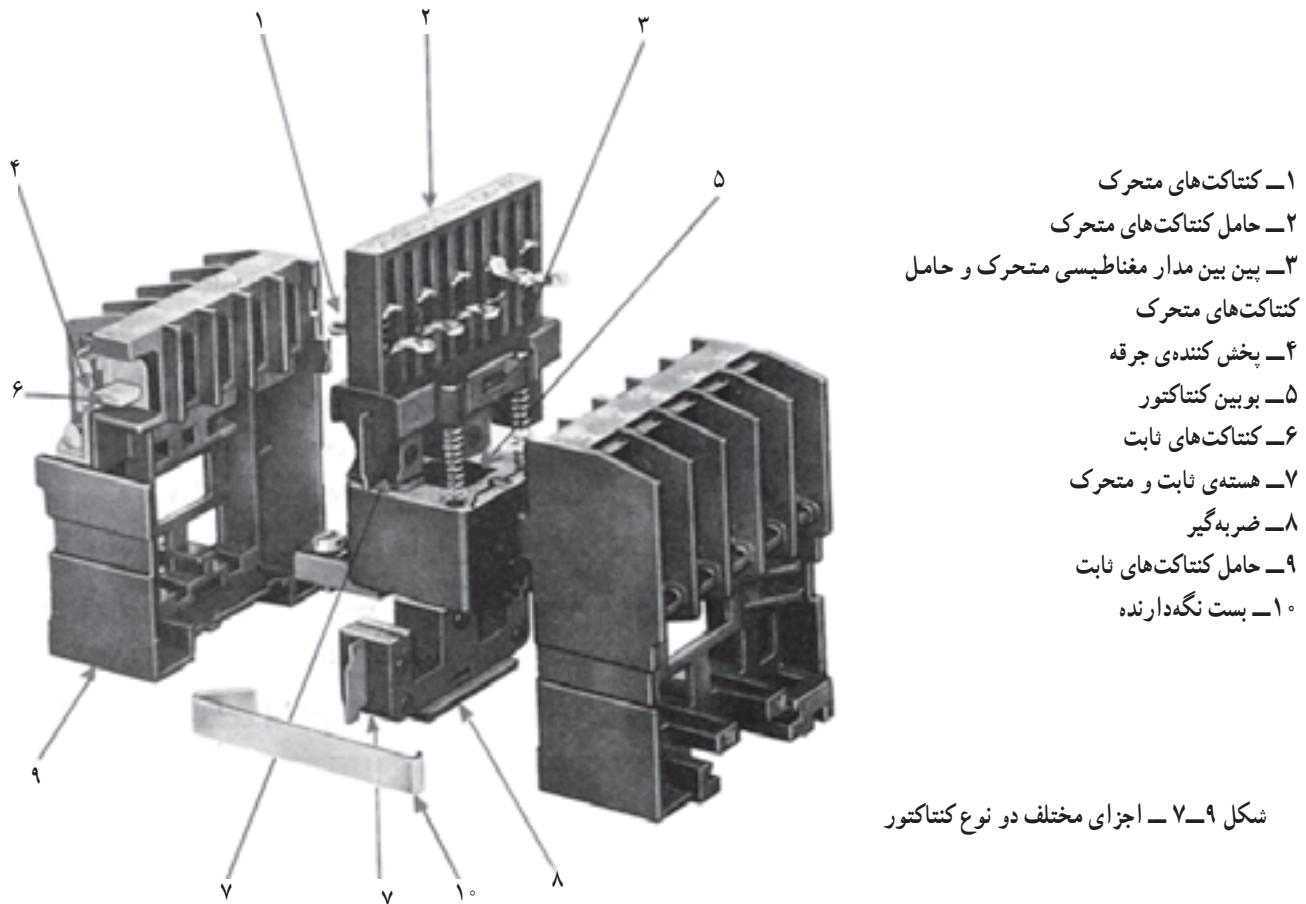
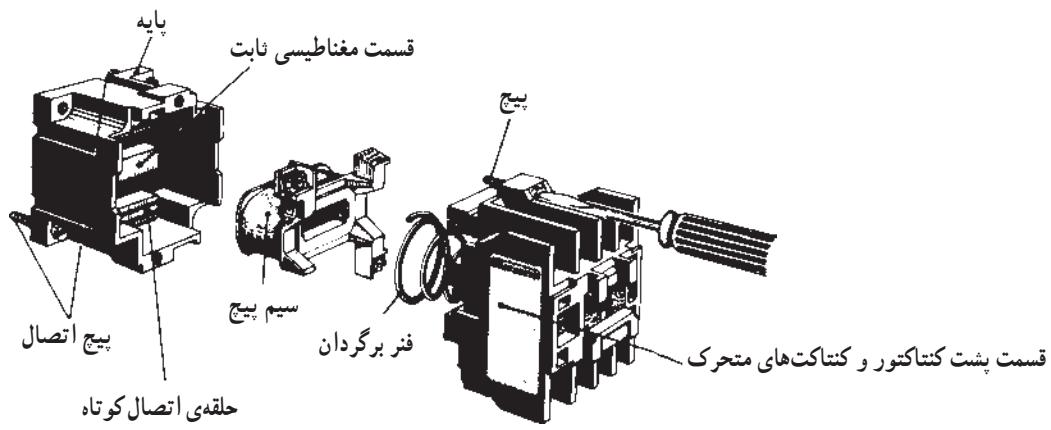


شکل ۷-۹—اجزای مختلف دو نوع کنتاکتور

آن کم است، مانند یخچال و فریزرهای خانگی به صورت رله‌ی جریان و رله‌ی پتانسیل مورد استفاده قرار می‌گیرند. در اکثر رله‌ها اتصالات از نوع فیشی است. در شکل ۷-۱۰ چند نمونه رله نشان داده شده است.

## ۷-۶\_رله‌ها

رله عبارت است از یک کنتاکتور کوچک با کنتاکت‌هایی طریف که این کنتاکت‌ها قادر به عبور دادن جریانی در حد چند آمپر هستند. رله‌ها اغلب در مدارهای فرمان تابلوهای برق به عنوان رله‌های مدار فرمان، و در مدار قدرت دستگاه‌هایی که آمپر مصرفی

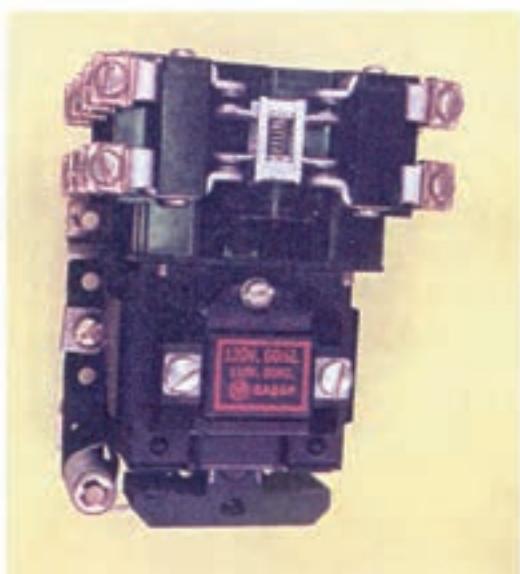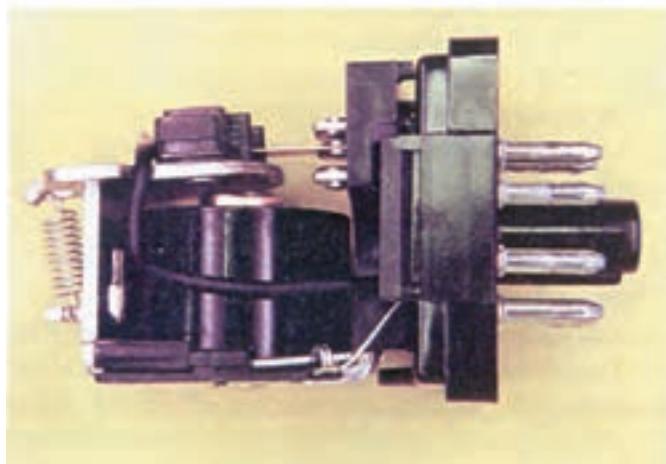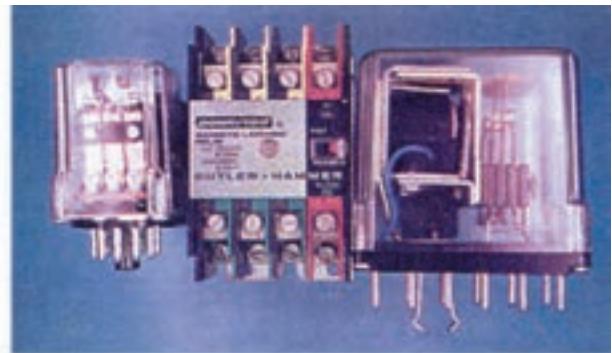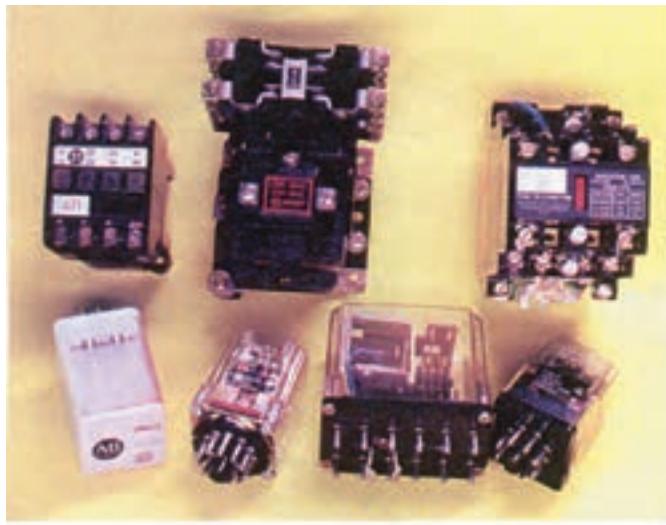


شکل ۷-۱۰ چند نمونه رله‌ی مورد استفاده در صنعت

کنتاکتور در مدار سری با موتور نصب می‌گردد. هرگاه مقدار جریان عبوری از یکی از فازها بیشتر از میزان ستینگ آن شد، کنتاکت معمولاً بسته ۹۵-۹۶ آن که در مدار فرمان بویین کنتاکتور است باز شده، کنتاکتور از حالت مغناطیسی خارج گشته، مدار قدرت موتور قطع می‌گردد. همزمان با بازشدن کنتاکت ۹۶-۹۵ کنتاکت معمولاً باز ۹۸-۹۷ اورلود بسته شده لامپ خبری را روشن می‌کند. از اورلود بی‌متالی در کلید اتوماتیک نیز جهت حفاظت در برابر جریان زیاد استفاده می‌شود. در شکل ۷-۱۱ دو نمونه اورلود حرارتی بی‌متالی و اتصال یک اورلود و کنتاکتور نشان داده شده است.

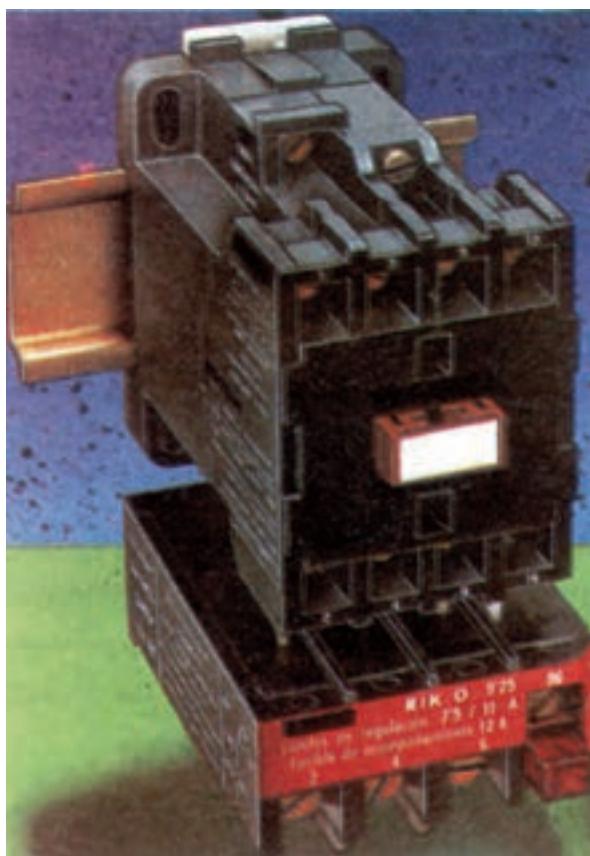
## ۷-۷ اورلودها

اورلود وسیله‌ی حفاظت کننده‌ی موتور در برابر جریان اضافی است و در دو نوع مغناطیسی و حرارتی وجود دارد. نوع مغناطیسی آن بویینی است که در اثر عبور جریان زیاد (بیشتر از حد تنظیم شده بر روی آن) شدت میدان مغناطیسی آن به حد لازم برای انجام عمل مکانیکی قطع مدار رسیده، مدار را قطع می‌کند. از این اورلود در کلیدهای اتوماتیک نیز، جهت حفاظت در برابر خطای اتصال کوتاه، استفاده می‌شود.

نوع حرارتی اورلود، در انواع مختلفی ساخته می‌شود که متداول‌ترین نوع آن بی‌متالی است. این نوع اورلود همراه با



اتصال بی‌متال و کنتاکتور

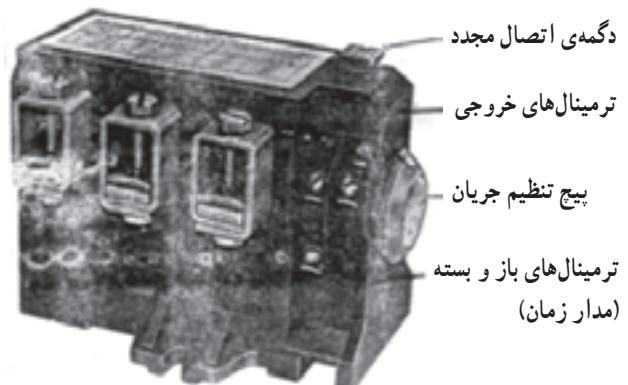

دو نمونه اورلود حرارتی

شکل ۷-۱۱—دو نمونه از اورلود و اتصال یک اورلود به کنتاکتور


واردشدن شوک به شبکه) و تبدیل آن به حالت مثلث پس از گذشت چند ثانیه.

در این درس شما با ساخت تابلوی ستاره مثلث و کاربرد یک نوع تایمر بر روی آن آشنا خواهید شد. کاربرد تایмерها در صنعت تأسیسات حرارتی—برودتی نیز زیاد است، که از آن جمله می‌توان تایmer ذوب برفک یخچال فریزرهای بدون برفک، تایmer مدار فرمان انواع چیلرها (ماشین‌های آب سردکن)، تایmer مدار فرمان پکیج‌های تهویه مطبوع و تایmer ذوب برفک سردخانه‌ها را نام برد. در شکل ۷-۱۲ چهار نمونه تایmer موتوری و یک نمونه تایmer الکترونیکی نشان داده شده است.

## ۷-۸—تایмерها

تایmer وسیله‌ای است برای قطع و یا وصل مدارهایی توسط میکروسویچ‌ها.

تایmerها در انواع مختلف موتوری، الکترونیکی، نیوماتیکی، هیدرولیکی ساخته می‌شوند که طرز کار آن‌ها در درس برق تأسیسات بیان شده است. متداول‌ترین نوع تایmerها، تایmer الکترومکانیکی (موتوری) و تایmer الکترونیکی است. تایmerها در صنعت کاربرد فراوانی دارند، یکی از موارد استفاده از آن‌ها در ساخت تابلوهای ستاره مثلث است، جهت راه‌اندازی اولیه موتورهای بزرگ به صورت ستاره (به منظور جلوگیری از

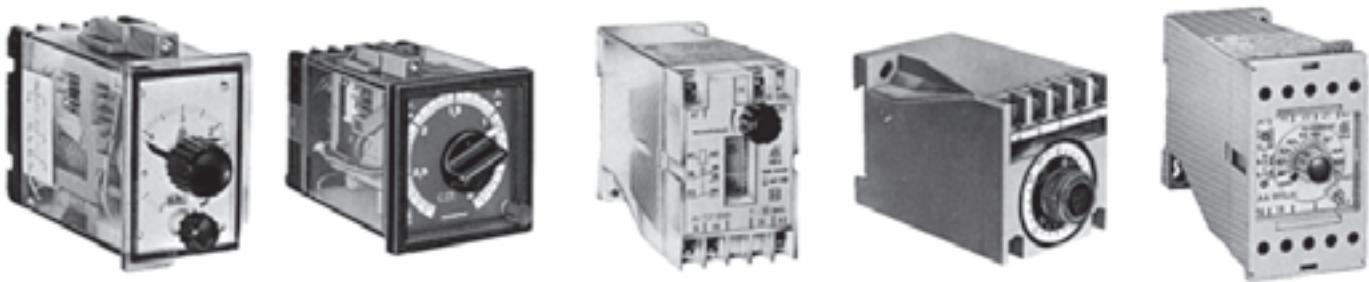


شکل ۷-۱۲- چهار نمونه تایمر موتوری و یک نمونه تایمر الکترونیکی (اول از سمت راست)

اگر ترانس کاهنده  $100/5$  باشد به ازای هر  $100$  آمپر جریان عبوری از شبکه مقدار  $5$  آمپر در سیم پیچ ترانس القا می شود. لازم به ذکر است که درجه بندی صفحه‌ی آمپر بر حسب شدت جریان عبوری از شبکه انجام می‌گردد. در نصب ترانسفورماتور جریان، باید بدنه و یک سرسیم پیچ ثانویه به سیم ارت متصل گردد. در صورتی که بخواهیم آمپر متر را از مدار ثانویه ترانس جریان باز کنیم، باید ابتدا دو سرسیم پیچی ثانویه را اتصال کوتاه کرده و بعد از آن آمپر متر را باز نماییم. لازم به ذکر است که برای هر فاز باید یک ترانس جریان و یک آمپر متر نصب شود. آمپر متری که دارای ترانس جریان باشد آمپر متر غیر مستقیم نامیده می شود. در شکل ۷-۱۳ یک نمونه آمپر متر تابلویی، در شکل ۷-۱۴ چند

### ۷-۹- آمپر مترهای تابلویی

آمپر متر وسیله‌ای است برای نشان دادن شدت جریان مصرفی و به همین جهت است که باید در مدار به صورت سری نصب گردد. در غیر این صورت به علت آن که مقاومت داخلی آن ناچیز است در صورتی که به طور موازی در مدار قرار گیرد، خواهد سوخت. آمپر مترهای تابلویی دارای رنج ثابتی هستند، چنانچه شدت جریان مدار کم باشد از آمپر مترهای مستقیم استفاده می شود ولی اگر مقدار شدت جریان زیاد باشد، ترانسفورماتور کاهنده‌ی جریان (معمولًا  $100/5$ ) در مدار نصب می‌گردد، به این صورت که شمش فاز (به عنوان سیم پیچ اولیه) از داخل سیم پیچ ثانویه عبور داده می شود، و سیم پیچ ثانویه در مدار آمپر متر قرار می‌گیرد.

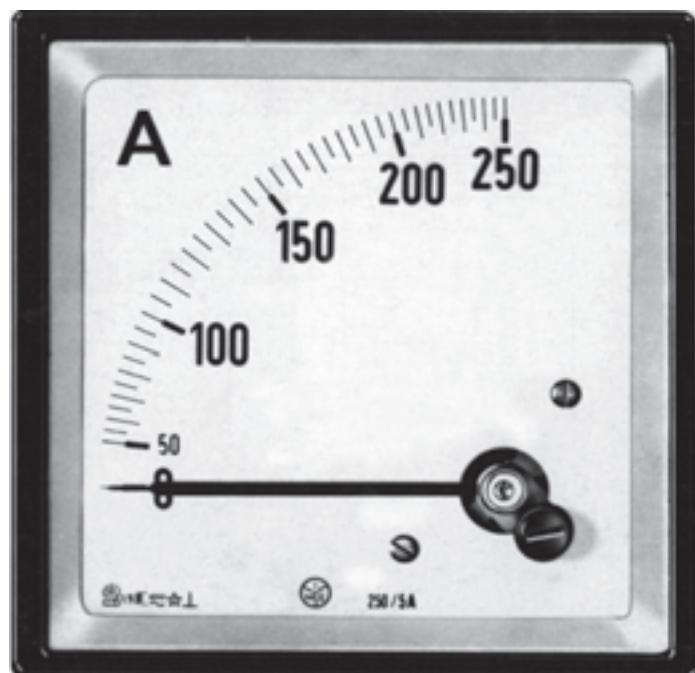


شکل ۷-۱۳- یک نمونه آمپر متر تابلویی




شکل ۷-۱۴- نمونه‌هایی از ترانسفورماتور جریان ولتاژ بالا

۷-۱۷ طرز اتصال آمپر مترها و ترانسفورماتورهای جریان در مدار سه فاز نشان داده شده است.


۷-۱۵ نمونه ترانسفورماتور جریان ولتاژ بالا، در شکل ۷-۱۶ طرز اتصال ترانسفورماتور جریان فشار ضعیف، در شکل ۷-۱۷ طرز اتصال آمپر متر و ترانسفورماتور جریان در مدار یک فاز و در شکل

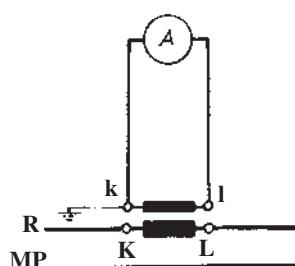

شکل ۷-۱۶- طرز اتصال آمپر متر و ترانسفورماتور جریان در مدار یک فاز

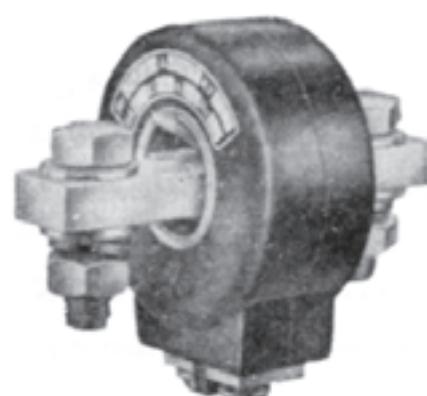

شکل ۷-۱۵- ترانسفورماتور (مدل) جریان فشار ضعیف

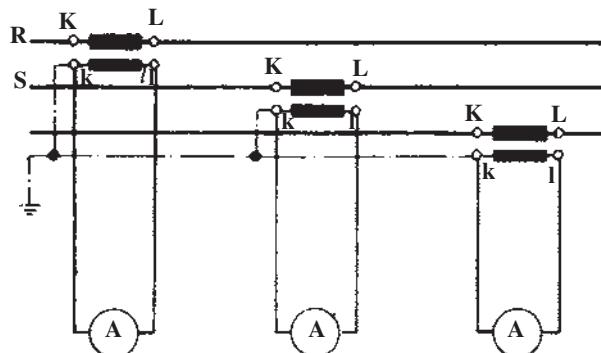

شکل ۷-۱۷- طرز اتصال آمپر مترها و ترانسفورماتور های جریان در مدار سه فاز

### ۱۱-۷- کلید و لوت متر

برای خواندن اختلاف پتانسیل بین فازهای مختلف و نیز اختلاف سطح بین هر فاز با سیم صفر باید شش عدد ولت متر بر روی تابلو نصب شود، برای جلوگیری از این کار، فقط یک ولت متر (حداقل ۵۰° تا صفر ولت) بر روی تابلو نصب کرده و با استفاده از کلید ولت متر و اتصال سیم های لازم به مدار و قراردادن کلید در حالت های مورد نظر، اختلاف پتانسیل مربوطه را روی ولت متر می خوانند.

در شکل ۷-۱۹ کلید ولت متر و مدارهای آن نشان داده شده است.

### ۱۰-۷- ولت متر های تابلویی

ولت متر وسیله ای است که از آن برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل بین فازهای مختلف و یا اختلاف سطح بین هر فاز با نول استفاده می شود. ولت متر به صورت موازی در مدار قرار می گیرد. در صورتی که تابلوی برق یک فاز باشد، ولت متر با رنج ۲۵° تا صفر ولت برای آن مناسب است و اگر تابلو سه فاز باشد باید از ولت متر ۵۰° تا صفر ولت استفاده کرد.


در شکل ۷-۱۸ دو نمونه ولت متر تابلویی نشان داده شده است.



شکل ۷-۱۸- دو نمونه ولت متر تابلویی




(ب)

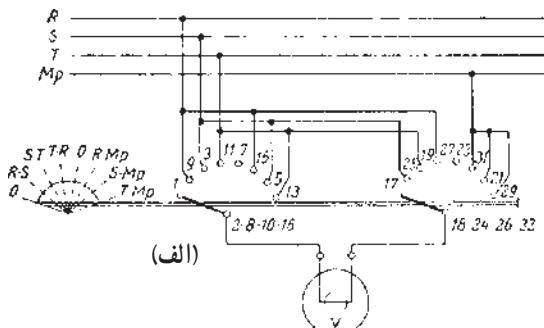


کارخانه‌ی سازنده مستقیماً بر حسب توان سه فاز درجه‌بندی می‌گردد. این وات‌مترها با علامت؛ مشخص می‌گردند. برای اندازه‌گیری توان‌های زیاد، یک ترانسفورماتور کاهنده‌ی جریان در مدار نصب می‌گردد و مدار ثانویه‌ی آن به وات‌متر منتقل می‌شود. در این صورت اگر ضریب ترانسفورماتور در درجه‌بندی صفحه‌ی وات‌متر لحاظ نشده باشد باید این ضریب در عددی که بر روی صفحه‌ی درجه‌بندی وات‌متر خوانده می‌شود، ضرب گردد. در شکل ۷-۲۱ دو نمونه وات‌متر تابلویی و در شکل ۷-۲۲ روش‌های اتصال وات‌متر در مدار یک فاز و سه فاز متعادل و نامتعادل نشان داده شده است.

## ۷-۱۲- وات‌متر تابلویی


وات‌متر وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری توان مصرفی. هر وات‌متر دارای یک سیم پیچ جریان و یک سیم پیچ ولتاژ است. سیم پیچ جریان به طور سری و سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی با مصرف کننده در مدار قرار می‌گیرد. در اتصال این سر سیم‌ها باید دقیق کافی به عمل آید، چون در غیر این صورت وات‌متر می‌سوزد. در مدارهای سه فاز در صورتی که توان مصرفی فازهای مختلف با هم برابر باشد، تنها با نصب یک وات‌متر یک فاز، بر روی یکی از فازها و ضرب کردن مقدار توان آن در عدد سه مقدار توان سه فاز را به دست می‌آورند. صفحه‌ی مدرج وات‌مترهای تابلویی که برای مصارف سه فاز متعادل به کار برده می‌شوند توسط

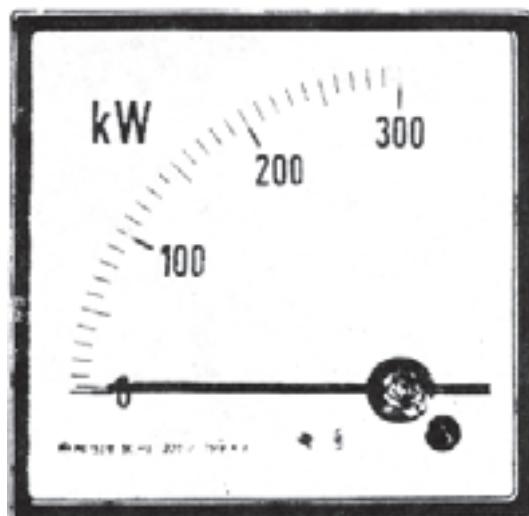


شکل ۷-۲۰- دو نمونه وات‌متر تابلویی

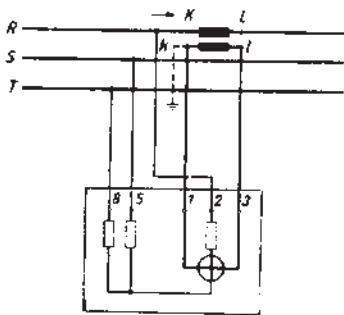


ب - اتصال وات‌متر در سیستم سه‌فاز متعادل

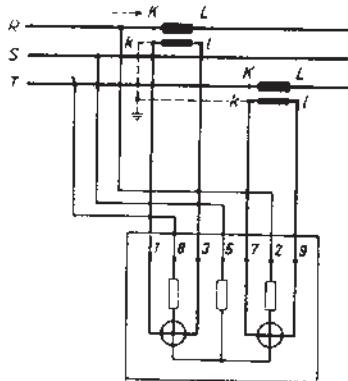

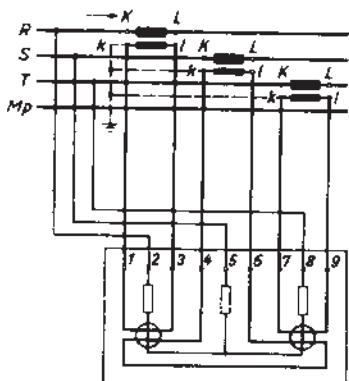
ت - اتصال وات‌متر در سیستم سه‌فاز نامتعادل (آرون)



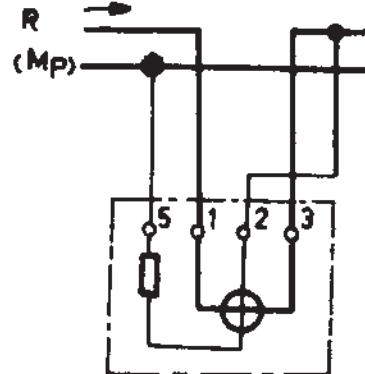ث - اتصال وات‌متر در سیستم سه‌فاز نامتعادل



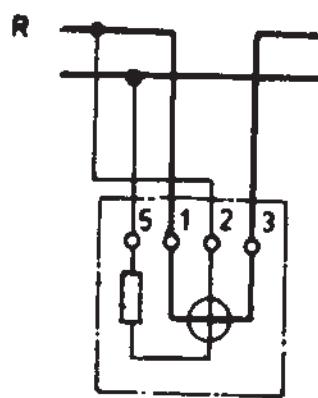الف - اتصال سیم پیچ ولتاژ بعد از سیم پیچ جریان



ب - اتصال سیم پیچ ولتاژ قبل از سیم پیچ جریان

اندازه‌گیری کسینوس این اختلاف فاز. هر کسینوس فی‌متر دارای دو سیم پیچ ثابت و یک سیم پیچ متحرک است و در مدارهای یک فاز و سه فاز به کار برده می‌شود. کسینوس فی‌مترهای معمولی برای ولتاژهای  $11^\circ$ ,  $22^\circ$ ,  $38^\circ$  و  $50^\circ$  ولت و جریان‌های ۱ و ۵ آمپر ساخته می‌شوند. برای ولتاژ و جریان‌های زیادتر باید از


### ۱۳-۷- کسینوس فی‌سنچ

در یک جریان متناوب، دو کمیت جریان و ولتاژ همزمان با هم تغییر نمی‌کنند، بلکه جریان نسبت به ولتاژ عقب افتادگی و یا جلو افتادگی دارد که آن را اختلاف فاز می‌نامند و با حرف ۳ (فی) نشان می‌دهند. کسینوس فی‌متر وسیله‌ای است برای


شکل ۷-۲۱ - روش‌های اتصال وات‌متر به مدار

است، به کسینوس ۳ متر و سیله‌ی سنجش ضریب قدرت (توان) نیز گفته می‌شود. در شکل ۷-۲۲ یک کسینوس ۳ متر تابلویی و طریقه‌ی نصب آن در مدارهای یک فاز و سه فاز نشان داده شده است.

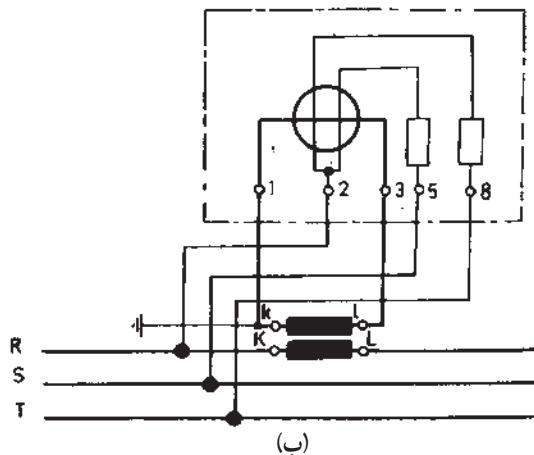ترانس‌های کاهنده‌ی ولتاژ جریان استفاده کرد. باید توجه داشت که کسینوس فی‌متر سه فازی هم فقط کسینوس فی‌فازی را نشان می‌دهد که سیم پیچ ثابتش بر روی آن بسته شده است. چون توان مصرف شده در جریان متناوب مناسب با کسینوس زاویه‌ی ۳




(ب)

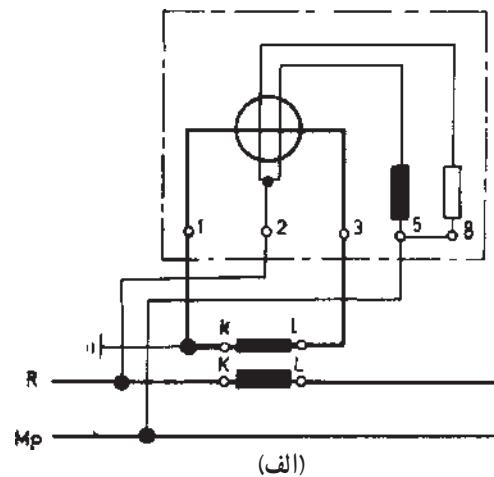

(الف)

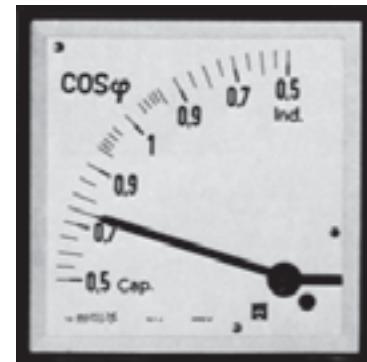شکل ۷-۲۲- کسینوس فی‌متر و طریقه‌ی اتصال آن به مدار



فاز دارای اتصالات MP،  $L_3$ ،  $L_2$ ،  $L_1$ ، یک کنتاکت جهت مدار فرمان، یک کنتاکت خبر (آلام) و چند لامپ سیگنال است. در صورتی که برای برق ورودی اشکالات ذکر شده در زیر انجام گردد، کنترل فاز، مدار فرمان را قطع می‌کند و به وسیله‌ی لامپی اشکال مربوط را نشان می‌دهد.

۱- قطع شدن فاز

۲- تغییر ترتیب فازها

۳- افزایش و یا کاهش ولتاژ بیش از حد مجاز

۴- عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز

۵- شوک‌های ناشی از قطع و وصل برق

در شکل ۷-۲۳ مدارهای یک کنترل فاز برای استفاده از آن برای یک موتور نشان داده شده است.

#### ۷-۱۴- لامپ سیگنال

لامپ سیگنال وسیله‌ای است برای نشان دادن موقعیت فازها از نظر وصل و یا قطع بودن، و نیز روشن و خاموش بودن دستگاه‌ها. پوشش رویه‌ی لامپ‌های سیگنال را معمولاً در رنگ‌های قرمز، سبز و زرد می‌سازند. برای چراغ فازها اغلب از رنگ قرمز استفاده می‌شود همچنین روشن بودن الکتروموتورها (مغناتیس بودن کنتاکتور آن‌ها) را با رنگ سبز و خاموش بودن آن‌ها را با رنگ قرمز مشخص می‌کنند (شکل ۷-۲۷- لامپ‌های مینیاتوری).


#### ۷-۱۵- کنترل فاز

کنترل فاز یک وسیله‌ی حفاظتی الکترونیکی است، که در مدار فرمان تابلوهای برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر کنترل



## ۷-۱۶- ترمینال

ترمینال وسیله‌ی اتصال سیم‌ها و یا کابل‌ها به یکدیگر است. کاربرد ترمینال‌های ریلی بیشتر از انواع دیگر آن است و تقریباً در تمامی تابلوهای برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شکل ۷-۲۴ دو نمونه ترمینال بدون پیچ (گیره‌ای) و طرز جازدن کابل در آن نشان داده شده است. کارکردن با این نوع ترمینال‌ها بسیار آسان است.

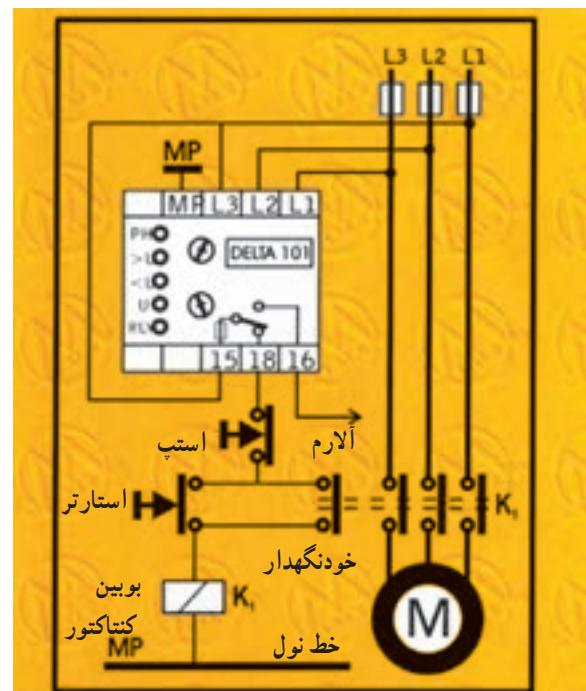

شکل ۷-۲۳- مدارهای یک کنترل فاز

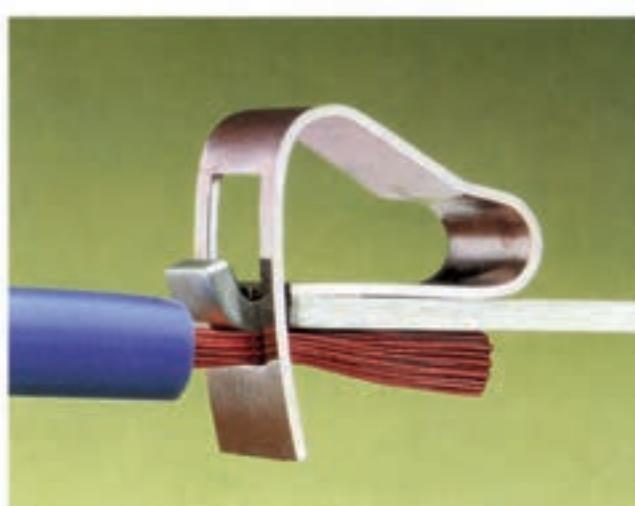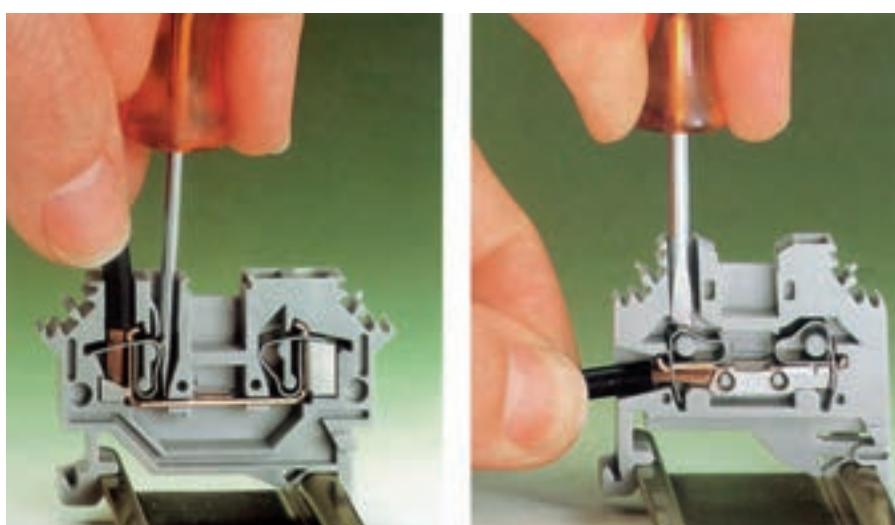


شکل ۷-۲۴- دو نمونه ترمینال گیره‌ای و قسمت داخلی آن

- ابزار لازم:**
- ۱- دریل هفت تیری
  - ۲- متهی آهنی نمره‌ی ۳
  - ۳- متهی الماسه نمره‌ی ۵
  - ۴- انبردست
  - ۵- سیم لخت کن
  - ۶- پیچ گوشتی معمولی و چهارسو
  - ۷- فاز متر
  - ۸- سیم سیار
  - ۹- سوهان گرد
  - ۱۰- دم باریک
  - ۱۱- رول پلاک
  - ۱۲- پیچ چوبی
  - ۱۳- واشر آهنی
  - ۱۴- پیچ خودرو
- چهار عدد**
- چهار عدد**
- سی عدد**
- مراحل اجرای کار:**
- ۱- وسایل اندازه‌گیری شامل آمپر متر، ولت متر، کلید ولت، وات متر و کسینوس فی متر را بر روی تابلو نصب کرده و با استفاده از نقشه‌های داده شده در کتاب، سیم کشی‌های مربوط به آنها را انجام دهید.
  - ۲- کلیدها، فیوزها، کتاکتورها، ریل و ترمینال‌ها را در داخل و دگمه‌های استارت - استاپ و چراغ سیگنال‌ها را بر روی تابلو نصب کنید.
  - ۳- سیم کشی مدارهای قدرت و فرمان را مطابق با نقشه‌ی تابلوی برق ۷-۲۵ انجام دهید.
  - ۴- از مری کارگاه تقاضا کنید تابلوی ساخته شده را بازدید کرده و در صورت وجود اشکال نسبت به برطرف نمودن آنها مطابق نظر مری اقدام کنید.
  - ۵- تابلو را با نظر مری کارگاه در محل مناسبی نصب نمایید.
  - ۶- با حضور مری کارگاه و با نظارت او برق اصلی را وصل و مدارهای تابلو را کنترل کنید.
  - ۷- با موافقت مری کارگاه برق تابلو را قطع کنید ولی تابلو

- کار شماره‌ی ۱-۷- ساخت تابلوی برق سه فاز دیواری**
- هدف:** یادگیری نصب وسایل تابلو و انجام سیم کشی‌های داخلی آن
- ابزار و وسایل مورد نیاز:**
- ۱- اسکلت تابلوی فلزی دیواری  $60 \times 80$  سانتی متر (ساخت اسکلت تابلو به عهده‌ی هنرجویان نیست)
  - ۲- کلیدگردان سه فاز تابلویی  $40$  آمپر یک عدد
  - ۳- کلیدگردان سه فاز تابلویی  $16$  آمپر یک عدد
  - ۴- کلیدگردان یک فاز تابلویی  $10$  آمپر یک عدد
  - ۵- کلید صفر - یک مدار فرمان دو عدد
  - ۶- فیوز با فشنگ موتوری  $\frac{1}{25}$  سه عدد
  - ۷- فیوز با فشنگ موتوری  $\frac{1}{25}$  آمپر سه عدد
  - ۸- فیوز با فشنگ موتوری  $\frac{6}{25}$  آمپر یک عدد
  - ۹- کنتاکتور برای موتور  $4$  کیلو وات دو عدد (مدل D09 تله مکانیک)
  - ۱۰- فیوز با فشنگ موتوری  $\frac{2}{25}$  آمپر دو عدد
  - ۱۱- اورلود (بی متال)  $10$  آمپر یک عدد
  - ۱۲- اورلود (بی متال)  $4/2/5$  آمپر یک عدد
  - ۱۳- ریل جهت نصب ترمینال‌ها  $30$  سانتی متر ده عدد
  - ۱۴- ترمینال ریلی
  - ۱۵- سیم یک رشته‌ای (خشک) نمره‌ی  $1/5$  سی متر
  - ۱۶- لامپ سیگنال قرمز پنج عدد
  - ۱۷- لامپ سیگنال سبز دو عدد
  - ۱۸- آمپر متر تابلویی  $0$  تا  $50$  آمپر سه عدد
  - ۱۹- ولت متر تابلویی  $0$  تا  $500$  آمپر یک عدد
  - ۲۰- کلید ولت یک عدد
  - ۲۱- وات متر تابلویی  $0$  تا  $50$  وات یک عدد
  - ۲۲- کسینوس فی متر تابلویی یک عدد
  - ۲۳- شمش با مقطع کم و یا سیم لخت نمره‌ی  $10$  یک متر (جهت شینه ارت)

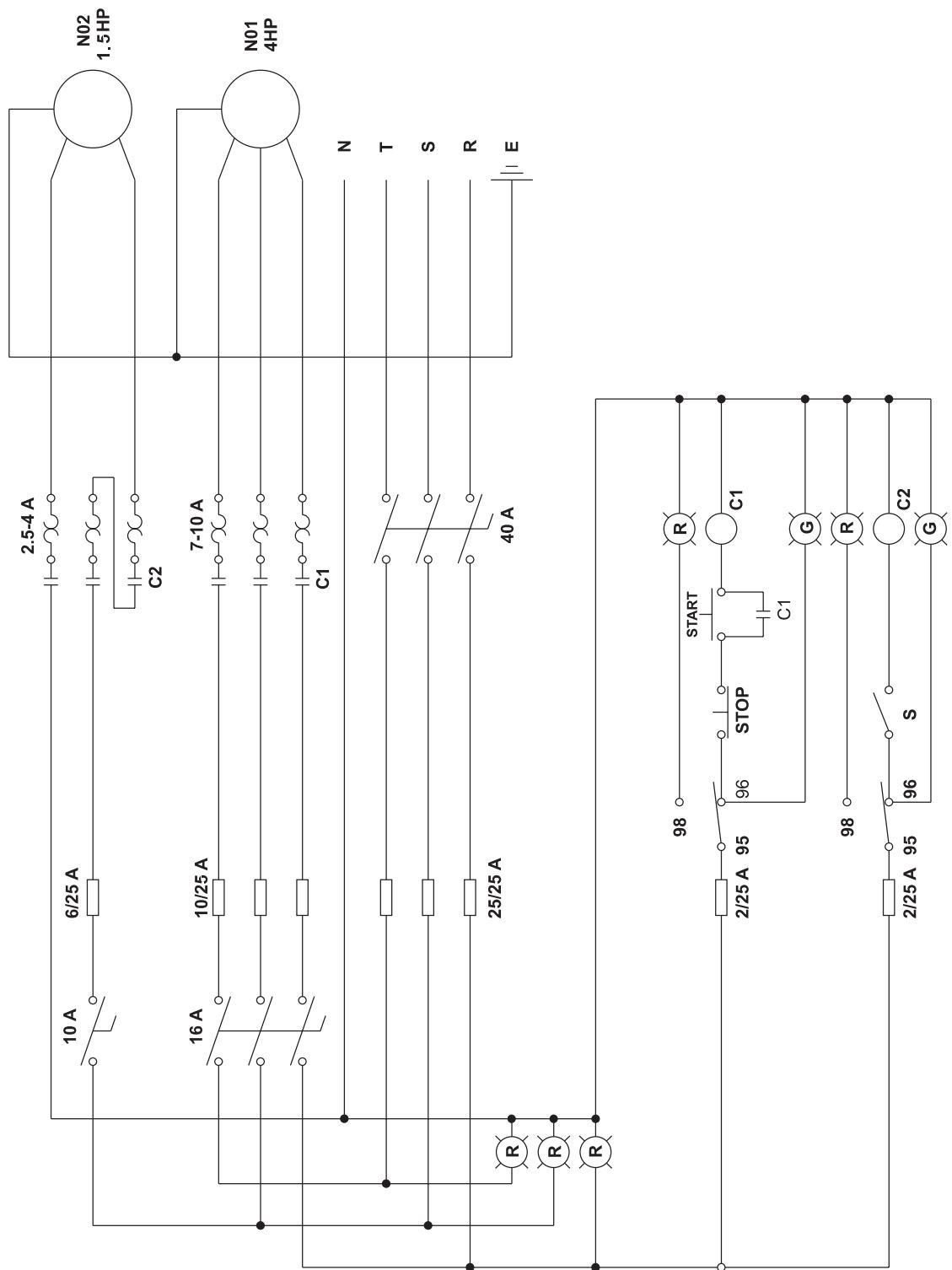۱- عدد زیر کسر مشخص کننده‌ی پایه‌ی فیوز و عدد بالای تعیین کننده‌ی آمپر فشنگ است.



- ۹- با قراردادن کلید آوومتر بر روی آمپر مناسب، آمپر مصرفی موتورها را بخوانید.
- ۱۰- اولرلودها را بر روی آمپر مناسب قراردهید.
- ۱۱- با پایین بردن سینک اولرلود از آمپر مصرفی، بی متال باید عمل نموده و موتور را خاموش کند (چراغ سبز کنتاکتور باید خاموش شود و چراغ قرمز روشن گردد).
- ۱۲- دگمه‌ی ریست (Reset) بی متال را فشار داده و بعد از آن دگمه‌ی استارت را بزنید (موتور باید به کار افتد و چراغ قرمز خاموش و چراغ سبز کنتاکتور روشن شود).
- ۱۳- با موافقت مری کارگاه برق اصلی را قطع کرده و این دو موتور را از مدار باز کنید.
- ۱۴- دو موتور دیگر به جای این دو موتور نصب کنید، با این شرط که اگر موتور سه فاز قبلی با اتصال ستاره بوده است، موتور جدید با اتصال مثلث باشد و یا برعکس.
- ۱۵- کلیه‌ی عملیات مربوط به ردیف‌های ۳ و ۴ و نیز ۸ تا ۱۲ را مجدداً برای دو موتور جدید با حضور مری کارگاه انجام دهید.
- ۱۶- با موافقت مری کارگاه، موتورها، کابل‌ها و تابلوی برق را باز کرده و تمام وسایل و ابزار خود را تحويل ابزار دهید.

### خلاصه‌ی مطالب

- کلید وسیله‌ای است برای قطع، وصل، یا تغییر حالت مدار.
- کلیدهای دستی، آن دسته از کلیدها هستند که نیروی مکانیکی لازم برای قطع و وصل آنها با دست اعمال می‌گردد.
- کلید ساده‌ی زبانه‌ای قطع و وصل که در بازار به آن کلیدگردان گفته می‌شود، در حال حاضر متداول‌ترین نوع کلید قطع و وصل است.
- کلید فیوز نوعی کلید است که به وسیله‌ی آن فیوزها در مدار قرار می‌گیرند و یا از مدار خارج می‌شوند. تعویض فیوزها در کلید فیوز کاری ساده و بی‌خطر است.
- کلید مینیاتوری نوعی کلید اتوماتیک است که هم در حالت اضافه جریان و هم در حالت اتصال کوتاه مدار را قطع می‌کند. این کلید در دو نوع L جهت روشنایی و M به عنوان

- را برای کار شماره‌ی ۲ همچنان نصب شده باقی بگذارد.
- ۸- کلیه ابزار و وسایل را تحويل ابزار دهید.
- کار شماره‌ی ۲-۷-راه‌اندازی الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز**
- هدف: یادگیری راه‌اندازی موتورها ابزار و وسایل مورد نیاز:
- ۱- انبردست
  - ۲- فازمتر
  - ۳- سیم‌لخت کن
  - ۴- پیچ‌گوشتی معمولی و چهارسو
  - ۵- آوومتر انبری
  - ۶- کابل  $3 \times 1/5$  جهت موتور یک فاز
  - ۷- کابل  $4 \times 1/5$  جهت موتور سه فاز
  - ۸- چاقوی مخصوص روپوش برداری کابل
  - ۹- موتور یک فاز نصب شده بر روی شاسی
  - ۱۰- موتور سه فاز نصب شده بر روی شاسی (یک دستگاه با اتصال ستاره و یک دستگاه با اتصال مثلث)
- مراحل اجرای کار:**
- ۱- موتورها را با نظر مری کارگاه در محل مناسبی قرار دهید.
  - ۲- از محل نصب تابلوی برق تا محل نصب موتورها، کابل‌کشی کنید.
  - ۳- سرسیم‌های کابل‌ها را به اتصالات مربوط در داخل جعبه‌ی برق موتورها، با نظارت مری کارگاه وصل نمایید.
  - ۴- سرسیم ارت کابل‌ها را در محل مربوط بر روی موتورها وصل کنید.
  - ۵- سرسیم‌های کابل‌ها را در داخل تابلوی برق بر روی ترمینال‌های مربوط بیندید.
  - ۶- سرسیم ارت کابل‌ها را در داخل تابلو به سیم ارت وصل کنید.
  - ۷- سیم ارت تابلو را به سیستم ارت کارگاه متصل نمایید.
  - ۸- با حضور مری کارگاه و نظارت او برق اصلی را وصل کرده، موتورها را راه‌اندازی کنید. (چراغ‌های سبز کنتاکتورها باید روشن شوند).

اتوماتیک نیز جهت حفاظت در برابر جریان زیاد استفاده می‌شود.

– تایمر وسیله‌ای است برای قطع و یا وصل مدارهایی توسط میکروسویچ‌ها. متداول‌ترین نوع تایمرها، تایمر الکترومکانیکی (موتوری) و تایمر الکترونیکی هستند. موارد کاربرد تایمر در صنعت تأسیسات حرارتی و برودتی، عبارت است از استفاده از آن جهت ذوب برفک یخچال‌ها، فریزرها و اواپراتور سردخانه‌ها؛ همچنین استفاده در مدار فرمان چیلرها و پکیج‌ها. یکی از موارد کاربرد تایمر در صنعت برق استفاده از آن جهت ساخت تابلوهای ستاره – مثلث است.

– آمپر متر تابلویی که بر روی تابلو نصب می‌شود، وسیله‌ای است برای نشان دادن آمپر مصرفی و به صورت سری در مدار مصرف کننده‌ها قرار می‌گیرد. آمپر متر به دو صورت، یکی مستقیم برای جریان‌های کم و دیگری غیرمستقیم با استفاده از ترانسفورماتور کاهنده‌ی جریان، برای جریان‌های زیاد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نصب ترانسفورماتور جریان، باید بدنه و یک سریم پیچ ثانویه را به سیم ارت متصل کرد. در موقع باز کردن آمپر متر از مدار ثانویه‌ی ترانسفورماتور، باید ابتدا دو سریم پیچ مدار ثانویه‌ی ترانسفورماتور اتصال کوتاه شود.

– ولت متر تابلویی وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل، و به صورت موازی در مدار قرار گرفته و بر روی تابلو نصب می‌گردد. حدود درجه‌بندی ولت متر برای مدارهای سه فاز ۵۰ تا صفر ولت و برای مدارهای یک فاز ۲۵ تا صفر ولت است.

– برای خواندن اختلاف پتانسیل بین فازهای مختلف و نیز اختلاف سطح بین هر فاز با سیم صفر، باید شش عدد ولت متر بر روی تابلو نصب گردد، برای جلوگیری از این کار، یک ولت متر ۵۰ تا صفر ولت با یک کلید ولت متر بر روی تابلو نصب می‌شود.

– وات متر تابلویی که بر روی تابلو نصب می‌شود وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری توان مصرفی. هر وات متر دارای یک سیم پیچ جریان و یک سیم پیچ ولتاژ است. سیم پیچ جریان به طور سری و سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی با مصرف کننده در مدار قرار می‌گیرد. در مدارهای سه فازی که توان مصرفی فازهای مختلف با هم برابرند، یک وات متر یک فاز بر روی یکی از فازها

کلید موتوری به صورت تکی، دوتایی، سه‌تایی و چهارتایی ساخته می‌شود.

– سلکتور سویچ‌ها کلیدهایی هستند با حالت‌های مختلف، که با چرخاندن محور آن می‌توان حالت موردنظر را سلکت نمود. کلید چپ‌گرد – راست‌گرد، کلید ستاره – مثلث نمونه‌هایی از این کلید هستند.

– دگمه‌های استارت – استاپ یک نوع کلید قطع و وصل مدار فرمان هستند که به بوین رله‌ها و کنتاکتورها فرمان می‌دهند. دگمه‌ی استارت دارای دو کن tact باز و شستی استاپ دارای دو کن tact بسته است.

– فیوزها یک نوع وسیله‌ی حفاظتی هستند که در مدار به طور سری با مصرف کننده قرار می‌گیرند و سیم‌ها، کابل‌ها و مصرف کننده را از خطرات ناشی از اتصال کوتاه حفظ می‌کنند. فیوزها در دو نوع، تندکار برای مصارف روشنایی و کندکار برای مصارف صنعتی و موتورها، ساخته می‌شوند. فیوز از سه قسمت اصلی پایه، کلاهک و فشنگ تشکیل شده است. آمپر نامی هر فشنگ به وسیله‌ی یک پولک رنگی در ته آن مشخص می‌شود.

– کن tactورها، کلیدهایی هستند که قطع و وصل آن‌ها به وسیله‌ی نیروی الکترومغناطیسی صورت می‌گیرد. هر کن tactور تشکیل شده است از یک بوین با یک هسته‌ی آهنی ثابت در داخل آن، یک هسته‌ی آهنی متحرک در مقابل هسته‌ی آهنی ثابت، و تعدادی کن tact باز مدار قدرت، و نیز تعدادی کن tact باز و بسته‌ی مدار فرمان.

– رله عبارت است از یک کن tactور کوچک با کن tact های ظریف که کن tact ها قادر به عبور دادن جریانی در حد چند آمپر هستند. مانند رله‌های مدار فرمان، رله‌ی جریان و رله‌ی پتانسیل یخچال و فریزرهای خانگی.

– اولولد وسیله‌ی حفاظت کننده‌ی موtor در برابر جریان اضافی است و در دو نوع حرارتی و مغناطیسی ساخته می‌شود. نوع مغناطیسی آن در کلیدهای اتماتیک جهت حفاظت در برابر خطای اتصال کوتاه به کار برده می‌شود. رایج‌ترین نوع حرارتی آن نوع بی‌متالی است که همراه با کن tactور در مدار سری با موtorها نصب می‌گردد. از نوع بی‌متالی اولولد حرارتی در کلیدهای


- دستگاه‌ها.
- کنترل فاز یک وسیله‌ی حفاظتی الکترونیکی است که در مدار فرمان نصب می‌شود و در صورت بروز اشکالات ذکر شده در زیر مدار فرمان را قطع می‌کند.
- ۱- قطع شدن فاز
  - ۲- تغییر ترتیب فازها
  - ۳- افزایش و یا کاهش ولتاژ بیش از حد معین
  - ۴- عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز
  - ۵- شوک‌های ناشی از قطع و وصل برق
- ترمینال وسیله‌ی اتصال سیم‌ها و یا کابل‌ها به یکدیگر است. ترمینال‌های ریلی بیشترین کاربرد را دارند و تقریباً در تمامی تابلوهای برق از آن‌ها استفاده می‌شود.

نصب شده و مقدار توان اندازه‌گیری شده توسط آن ضرب در عدد ۳ می‌شود. برای اندازه‌گیری توان‌های زیاد، یک ترانسفورماتور کاهنده‌ی جریان در مدار نصب می‌شود و مدار ثانویه‌ی آن به وات‌متر منتقل می‌گردد.


- کسینوس فی‌متر وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری کسینوس اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدارهای متناوب. هر کسینوس فی‌متر دارای دو سیم پیچ ثابت و یک سیم پیچ متحرک است و در مدارهای یک فاز و سه فاز به کاربرده می‌شود. در مدارهای سه فاز، کسینوس فی‌فازی که سیم‌پیچ، ثابت دستگاه بر روی آن بسته شده‌اند اندازه‌گیری می‌شود. به کسینوس فی‌متر، اندازه‌گیر ضریب قدرت نیز گفته می‌شود.
- لامپ سیگنال وسیله‌ای است برای مشخص نمودن موقعیت فازها از نظر قطع و وصل یا روشن و خاموش بودن
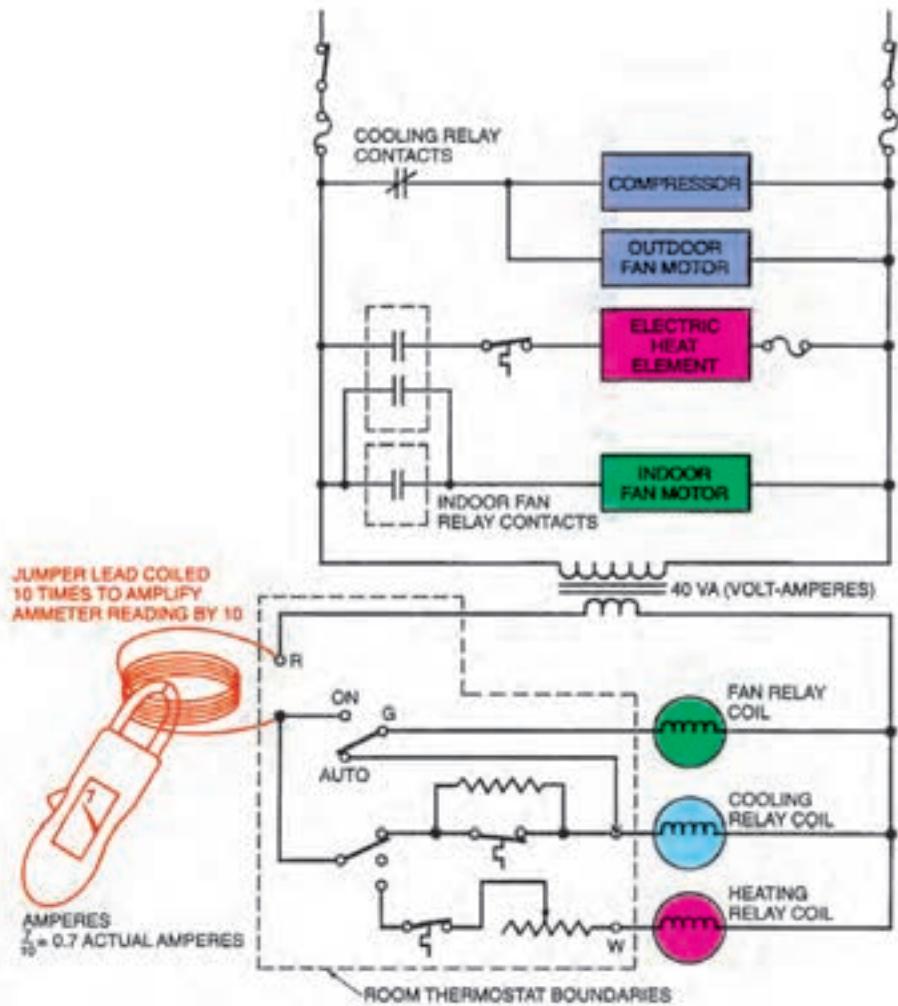
## پرسش

- ۱- کلید را شرح دهید.
- ۲- کلید دستی را تعریف کنید.
- ۳- انواع کلیدهای دستی را نام ببرید.
- ۴- متداول‌ترین نوع کلید قطع و وصل کدام نوع است؟
- ۵- کلید فیوز را شرح دهید.
- ۶- سلکتور سویچ را توضیح دهید.
- ۷- دگمه‌های استارت - استاپ را شرح دهید.
- ۸- کنتاکتور را توضیح دهید.
- ۹- قسمت‌های مختلف یک کنتاکتور را نام ببرید.
- ۱۰- رله را شرح دهید.
- ۱۱- اورلودها را شرح دهید.
- ۱۲- کار تایمرها را توضیح دهید.
- ۱۳- چند نمونه تایмер را نام ببرید.
- ۱۴- آمپر متر تابلویی را شرح دهید.
- ۱۵- طرز اتصال آمپر متر و ترانسفورماتور جریان در مدار یک فاز را رسم کنید.
- ۱۶- طرز اتصال آمپر متر و ترانسفورماتورهای جریان در مدار سه فاز را رسم نمایید.
- ۱۷- ولت متر تابلویی را شرح دهید.
- ۱۸- کلید ولت را توضیح دهید.
- ۱۹- وات متر تابلویی را شرح دهید.
- ۲۰- طریقه‌ی اتصال سر سیم‌های وات متر در مدار یک فاز را رسم کنید.
- ۲۱- طریقه‌ی اتصال سر سیم‌های وات متر در مدار سه فاز متعادل را رسم نمایید.
- ۲۲- کسینوس فی متر را شرح دهید.
- ۲۳- طریقه‌ی اتصال سر سیم‌های کسینوس فی متر در مدار یک فاز را رسم کنید.
- ۲۴- طریقه‌ی اتصال سر سیم‌های کسینوس فی متر در مدار سه فاز را رسم کنید.
- ۲۵- لامپ سیگنال را توضیح دهید.
- ۲۶- کنترل فاز را شرح دهید.
- ۲۷- ترمینال را توضیح دهید.



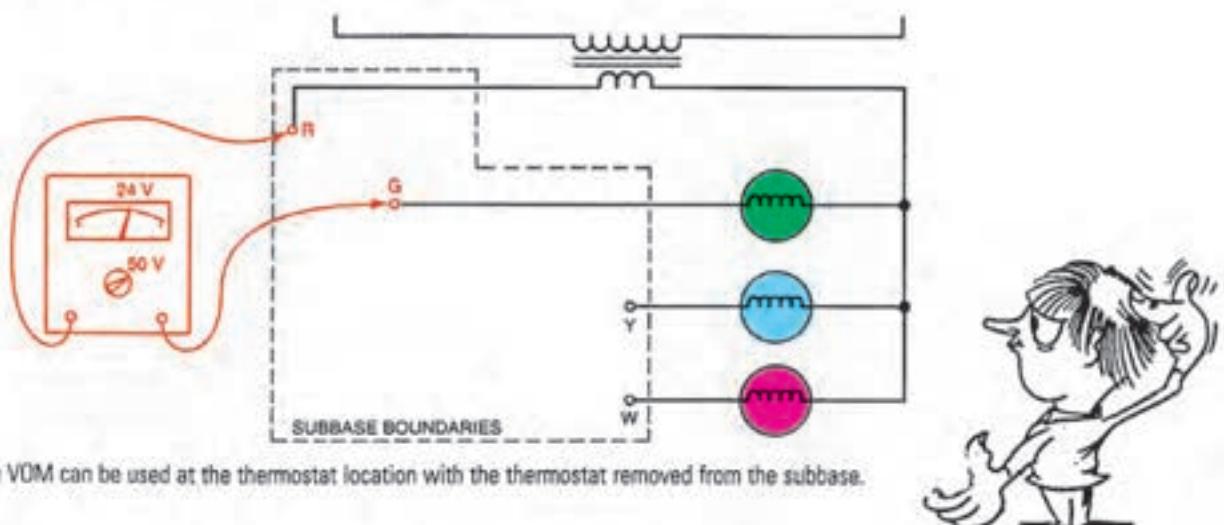Clamp-on ammeter to measure current draw in the 24-V control circuit.



The VOM can be used at the thermostat location with the thermostat removed from the subbase.

## فصل هشتم

### عیب‌یابی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- عیوب برقی مربوط به الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز را تشخیص دهد.
- ۲- مدارهای ساده‌ی الکتریکی را عیب‌یابی کند.

### ۸- عیب‌یابی

- ۴- شروع به کار نکردن موتور در لحظه‌ی راه‌اندازی ؛
- ۵- سوختن یکی از فیوزهای مدار قدرت، در ضمن کارکردن موتور سه فاز ؛
- ۶- ضعیف شدن خازن در موتورهای یک فاز ؛

البته اگر بی‌متال حرارتی در مدار مصرف کننده نصب شده باشد و علاوه بر آن آمپر تنظیمی بر روی بی‌متال هم صحیح باشد، در بسیاری از موارد از سوختن موتورها جلوگیری خواهد شد، ولی متأسفانه بسیار دیده شده است که بی‌متال بر روی عدد صحیح تنظیم شده است.

- ۱-۸- روش تشخیص سوختن موتور (اتصال بدنه)؛ موتوری که عایق و سیم‌های آن سوخته باشد معمولاً عایق داخل شیار سیم‌پیچی آن نیز می‌سوزد و سیم‌پیچی به بدنه‌ی موتور ارتباط پیدا می‌کند. این ارتباط را اتصال بدنه می‌نامند. موتوری که در آن اتصال بدنه ایجاد شده، سوخته است، برای تشخیص اتصال بدنه معمولاً به روش‌های زیر عمل می‌شود :
- ۱- استفاده از اهم‌متر: این طریقه بسیار ساده و بی‌خطر است، در این روش سیم‌های رابط در محل اندازه‌گیر مقاومت و سلکتور سوچ سیم‌های نیز بر روی حالت اندازه‌گیری مقاومت قرار داده می‌شود. بعد از آن سر بکی از سیم‌های رابط به بدنه‌ی<sup>۱</sup>


منظور از عیب‌یابی، تشخیص عیوب برقی الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز، و نیز یافتن اشکالات مدارهای ساده‌ی الکتریکی است.

- ۱-۸- عیب‌یابی برقی الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز یکی از عیوب برقی که در الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز به وجود می‌آید سوختن آن‌ها است. سوختن الکتروموتورها در اثر داغشدن بیش از حد سیم‌پیچی و ذوب شدن لاق (عایق) سیم‌های آن است، که خود، در اکثر موارد به اتصال بدنه، اتصال کوتاه و یا هر دو تبدیل شده و سوختن فیوزهای مدار قدرت را نیز باعث می‌شود. ذوب شدن عایق سیم‌ها و در نتیجه سوختن الکتروموتورها، به علت تبدیل شدن انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی در سیم‌پیچی است که خود علل مختلفی دارد، از جمله :
  - ۱- غلط بستن سر سیم‌ها در داخل جعبه‌ی اتصال برق موتورها (ستاره، بستن سر سیم‌های موتور مثلث و یا برعکس، مثلث بستن سر سیم‌های موتور ستاره)؛
  - ۲- واردشدن کار مکانیکی بیش از توان موتور بر روی محور آن؛
  - ۳- ایستادن موتور در حال کار بدون قطع شدن برق؛

۱- سر سیم اهم‌متر را به بدنه‌ی موتور در داخل جعبه‌ی اتصال برق که بدون رنگ است بزنید.

در شکل ۱-۸ استفاده از اهم متر برای تشخیص اتصال بدنی موتور نشان داده شده است.

موتور و سر سیم دیگر به اتصالات داخل جعبه‌ی برق موتور زده می‌شود، اگر عقربه‌ی اهم متر حرکت نمود، موتور اتصال بدنی دارد و سوخته است.

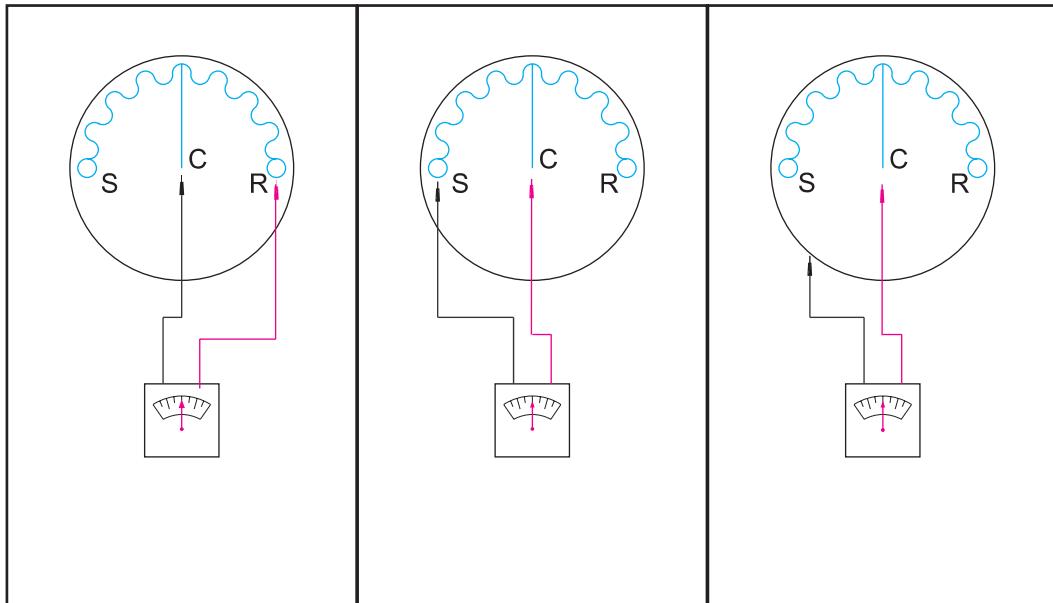


شکل ۱-۸-۱ استفاده از اهم متر برای تشخیص اتصال بدنی موتور

داخل جعبه‌ی برق موتور زده می‌شود، اگر لامپ روشن شد، نشانه‌ی وجود اتصال بدنی و سوختن موتور است.

در شکل ۱-۲ استفاده از تست لامپ با باتری برای تشخیص اتصال بدنی موتور نشان داده شده است.

۲- استفاده از تست لامپ با باتری: این طریقه نیز ساده و بی خطر است. مدار تست لامپ شامل یک باتری، یک لامپ و دو سیم رابط است، به طوری که اگر دو سر سیم رابط به یکدیگر وصل شوند، لامپ روشن خواهد شد. در این طریقه سر یکی از سیمهای رابط به بدنی موتور و سر سیم دیگر به اتصالات

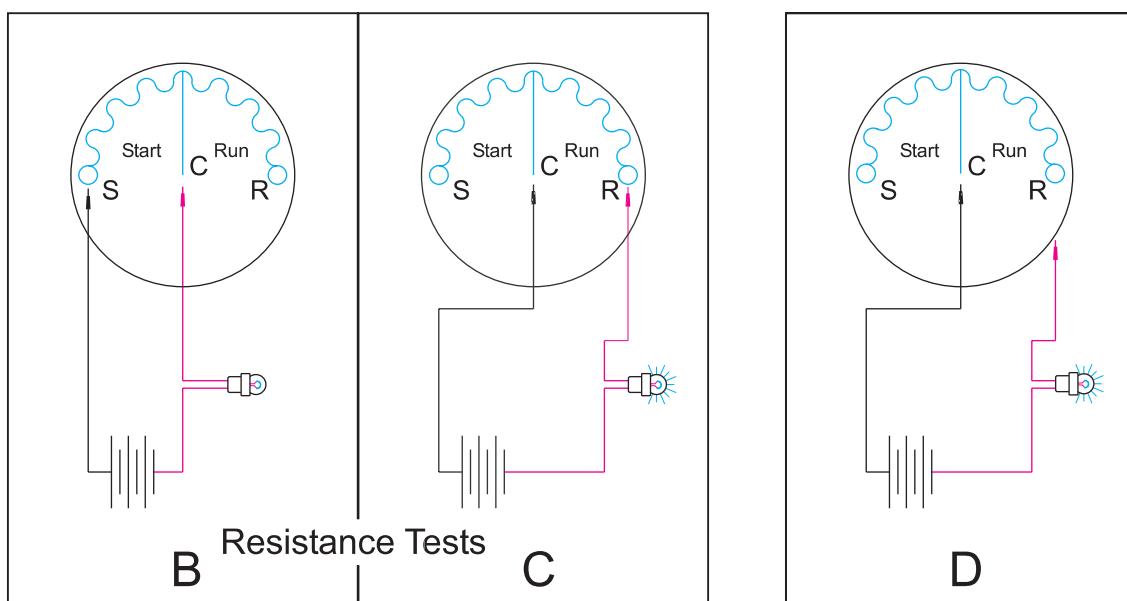


شکل ۱-۲-۱ استفاده از تست لامپ با باتری برای تشخیص اتصال بدنی موتور

- موتور از میز کار و بقیه قسمت‌ها عایق شود.
- ۳— در موقع زدن دو شاخه به پریز، سر لخت شده‌ی سیم‌ها به بدن شخص ارتباط پیدا نکند.
- ۴— در لحظه‌ی زدن سرسیم‌ها به موتور، بدن کسی با موتور تماس نداشته باشد.
- ۵— نول به بدن‌ی موتور و سرسیم دیگر لامپ به اتصالات داخل جعبه‌ی برق موتورزده شود.
- اگر در موقع انجام مرحله‌ی ۵، لامپ روشن شد، دلیل بر وجود اتصال بدن و سوخته بودن موتور است.
- در شکل ۸-۳ استفاده از تست لامپ ۲۲۰ ولت برای تشخیص اتصال بدن موتور نشان داده شده است.

۳— استفاده از تست لامپ با برق ۲۲۰ ولت: این طریقه نیز ساده است ولی ممکن است برای افراد بی‌تجربه خطرآفرین باشد؛ به این جهت توصیه می‌کنیم این طریقه را هنرجویان تا کسب مهارت لازم در مسایل برقی شخصاً انجام ندهند. این مدار شامل یک دو شاخه، یک لامپ و دو سیم رابط است، به‌طوری‌که اگر دو سیم رابط به یکدیگر وصل گردیده و دو شاخه به برق زده شود لامپ روشن خواهد شد.

- در این روش نکات ذکر شده در زیر باید رعایت شود:
- ۱— دو شاخه طوری به پریز زده شود که فاز مستقیماً به لامپ هدایت گردد.
  - ۲— با قراردادن یک تخته چوب خشک در زیر موتور،

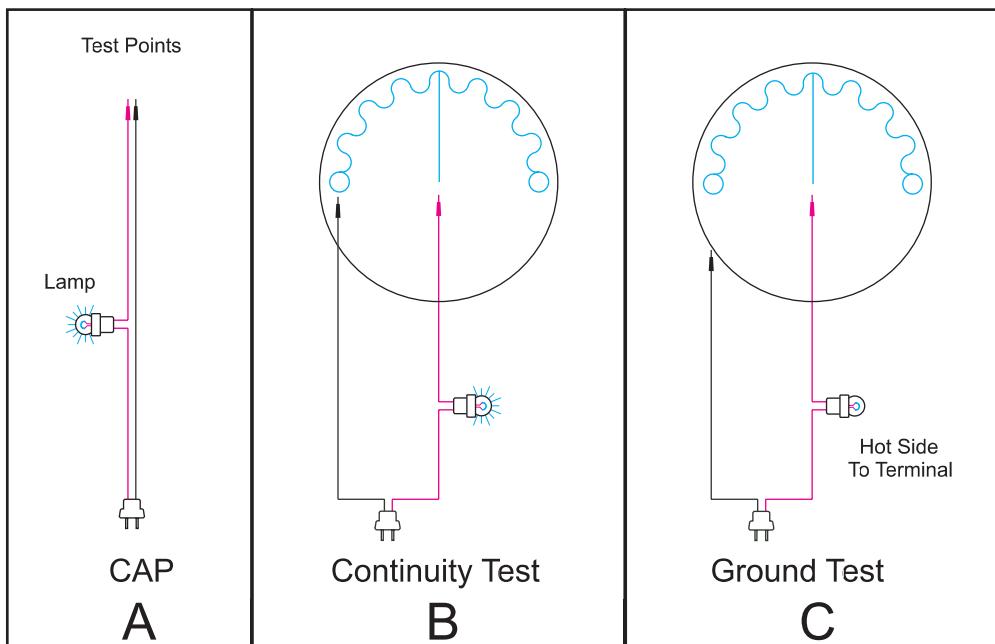


شکل ۸-۳— استفاده از تست لامپ با برق ۲۲۰ ولت برای تشخیص اتصال بدنی موتور

**۱-۸-۳— تشخیص عیوب خازن در الکتروموتورهای یک فاز:** خازن‌ها پس از کارکردن زیاد ممکن است از داخل قطعه یا اتصال کوتاه شوند، و یا این که ضعیف شده ظرفیت آن‌ها کاهش یابد. در چنین مواردی چه خازن راه انداز باشد و چه خازن کار، در کار کردن موتور اختلال ایجاد می‌شود و باید نسبت به تعویض آن اقدام شود.

برای تشخیص عیوب خازن، مطابق مدارهای شکل ۸-۴، به شرح زیر می‌توان عمل کرد:

**۱-۸-۲— روش تشخیص سوختن الکتروموتورها (اتصال کوتاه):** گاهی اتفاق می‌افتد که لامپ سیم‌پیچی و حتی خود سیم‌پیچی موتور می‌سوزد و قطع یا اتصال کوتاه می‌شود ولی عایق داخل شیار سیم‌پیچی نمی‌سوزد؛ نتیجه این که، موتور سوخته است ولی اتصال بدن ندارد. در چنین حالتی با اندازه‌گیری مقاومت سیم‌پیچی به وسیله‌ی اهم متر آزمایشگاهی و یا دیجیتالی می‌توان به اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچی ها و یا قطع شدن آن‌ها و سوختن موتور بی‌برد. البته حالت قطع شدگی سیم‌پیچی به وسیله‌ی اهم مترهای معمولی هم قابل تشخیص است.

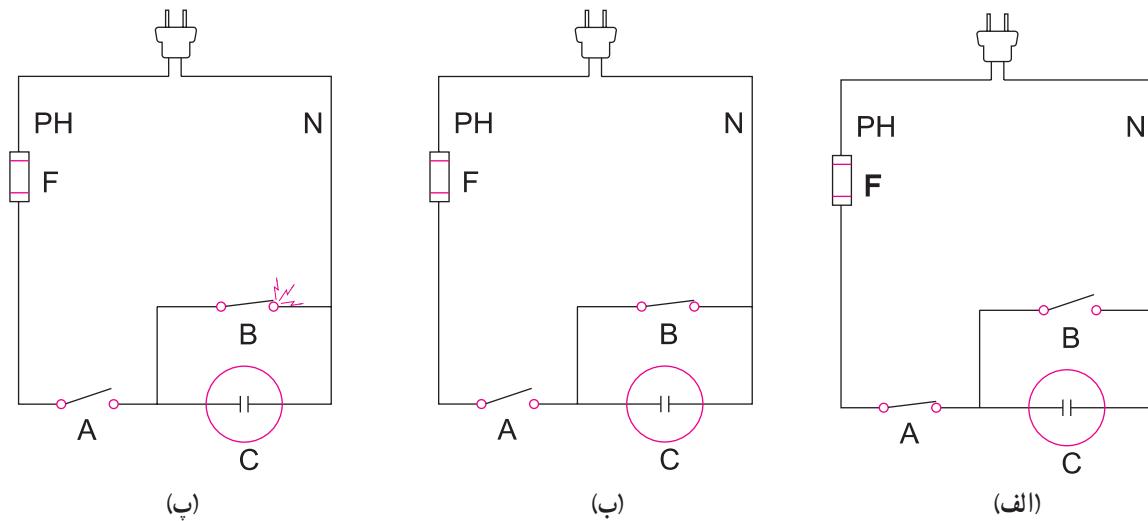

شکل ۴-۸- مدارهای تشخیص عیوب خازن


فرمول :  $MFD = \frac{3183 \times AMP}{VOLT}$  ظرفیت خازن را بر حسب میکروفاراد به دست آورد.

۴- ظرفیت محاسبه شده را با ظرفیت اسمی خازن که بر روی آن نوشته شده است مقایسه نمود.

۵- در صورتی که ظرفیت محاسبه شده کوچک‌تر از ظرفیت اسمی خازن بود باید آن را تعویض کرد.

۶- پس از باز کردن خازن از مدار، برای جلوگیری از وارد شدن شوک به اشخاص، سرخازن باید اتصال کوتاه گردد.

توجه: در صورت امکان اگر اندازه‌گیری ولتاژ و شدت جریان خازن در حالت کار کردن موتور انجام گیرد، دیگر نیازی به ستن مدار شکل ۸-۵ نیست.

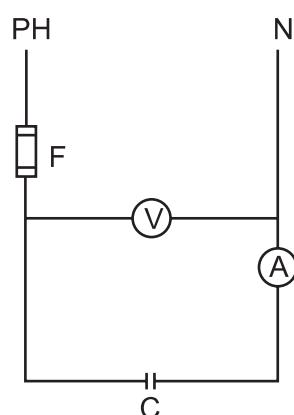

شکل ۸-۵- اندازه‌گیری ظرفیت خازن

۱- دوشاخه را به پریز مربوطه وصل کنیم (مدار الف).

۲- در حالت باز بودن کلید B، کلید A را وصل می‌کنیم تا خازن شارژ گردد و با زدن کلید A اگر فیوز سوخت نشانه‌ی اتصال کوتاه بودن خازن است که باید تعویض شود(مدار ب).

۳- اگر فیوز در مرحله‌ی ۲ سالم بماند ممکن است خازن سالم باشد و یا از داخل قطع شده باشد، در این مرحله کلید A را قطع و کلید B را وصل می‌کنیم. اگر در هنگام وصل کلید B جرقه‌ای زده نشد، خازن از داخل قطعی دارد و باید تعویض شود (مدار ب).

۴- اگر در هنگام اتصال کلید B جرقه زده شد، نشانه‌ی سالم بودن خازن است (مدار پ) ولی ممکن است ظرفیت آن کاسته شده باشد، به این جهت ظرفیت خازن باید اندازه‌گیری شود. توجه: خازن با ولتاژی که بر روی آن نوشته شده است باید آزمایش شود، چون اگر ولتاژ اعمال شده به دو سر خازن بیشتر از ولتاژ اسمی آن باشد باعث سوختن آن خواهد شد.

۴-۱-۸- اندازه‌گیری ظرفیت خازن: برای اندازه‌گیری ظرفیت خازن می‌توان مطابق شکل ۸-۵ به شرح زیر عمل کرد.  
۱- ابتدا باید از نداشتن قطعی و یا اتصالی خازن اطمینان حاصل نمود.

۲- کلید را وصل کرده، اختلاف پتانسیل و شدت جریان خازن را اندازه‌گیری کرد.

۳- با قراردادن ولتاژ و شدت جریان اندازه‌گیری شده در

### روش اجرای کار:

- ۱- در جعبه‌ی اتصال برق موتور را باز کنید.
- ۲- اهم‌متر را برای اندازه‌گیری مقاومت آماده نمایید.
- ۳- مقاومت دو سر سیم پیچ موتور را اندازه‌گیری کنید.  
نتیجه‌ی آزمایش، یکی از سه مورد زیر است:  
الف - اهم‌متر عدد صفر را نشان می‌دهد. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

ب - اهم‌متر بی‌نهایت را نشان می‌دهد. به نظر شما برای موتور چه اتفاقی افتاده است؟

پ - اهم‌متر مقاومتی را نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری شما چیست؟

نتیجه‌ی آزمایش موتور و نظر خود را در مورد آن به مری اکارگاه گزارش دهید؛ سپس با موافقت مری اکارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

### کار شماره‌ی ۳-۸- عیب‌یابی برقی الکتروموتورها (اتصال کوتاه و یا قطع شدن سیم‌پیچی)

هدف: یادگیری عیب‌یابی برقی الکتروموتورها ابزار و وسایل مورد نیاز:

- ۱- اهم‌متر آزمایشگاهی حساس و یا دیجیتالی
- ۲- انبردست

۳- پیچ‌گوشتنی تخت

۴- موتور سه فاز بدون اتصال بدن

### روش اجرای کار:

- ۱- در جعبه‌ی اتصال برق موتور را باز کنید.
- ۲- اهم‌متر را برای اندازه‌گیری مقاومت آماده نمایید.
- ۳- مقاومت بین هر دو محل اتصال سه فاز به موتور را اندازه‌گیری کنید.

نتیجه‌ی آزمایش یکی از چهار مورد زیر است:

الف - در هر سه مورد اهم‌متر عدد صفر را نشان می‌دهد.  
فکر می‌کنید در مورد سیم‌پیچ‌های موتور چه اتفاقی افتاده است?  
ب - در هر سه مورد اهم‌متر مقدار بسیار زیاد (بی‌نهایت) را نشان می‌دهد. آیا تصور می‌کنید برای سیم‌پیچ‌های موتور اتفاقی افتاده است؟

پ - در نتایج به دست آمده، هم صفر وجود دارد و هم

### کار شماره‌ی ۱-۸- عیب‌یابی برقی الکتروموتورها

(اتصال بدن)

هدف: یادگیری روش عیب‌یابی برقی الکتروموتورها

ابزار و وسایل مورد نیاز:

- ۱- اهم‌متر و یا تست لامپ با باتری

۲- انبردست

۳- پیچ‌گوشتنی تخت

۴- موتور مورد نظر

### روش اجرای کار:

۱- در جعبه‌ی اتصال برق موتور را باز کنید.

۲- اهم‌متر را برای اندازه‌گیری مقاومت آماده نمایید (و یا تست لامپ را آماده کنید به صورتی که با زدن دو سر سیم آن به یکدیگر لامپ روشن شود).

۳- یک سر سیم اهم‌متر را به بدن موتور و سر سیم دیگر را به سر سیم‌های سیم‌پیچ موتور در داخل جعبه‌ی برق آن بزنید.

دقت کنید که در محل زدن سیم اهم‌متر با بدن موتور رنگ وجود نداشته باشد تا اتصال برقرار شود. معمولاً داخل جعبه‌ی اتصال برق موتور بدون رنگ و برای این آزمایش مناسب است. اگر عقربه‌ی اهم‌متر حرکت کرد، فکر می‌کنید برای موتور اتفاقی افتاده است؟ و اگر عقربه‌ی اهم‌متر حرکت نکرد، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

اگر عمل مربوط به مرحله‌ی ۳ را با تست لامپ انجام دادید و تست لامپ روشن شد، آیا فکر می‌کنید سیم‌پیچی موتور سوخته است؟ و اگر روشن نشد چه فکر می‌کنید؟

در پایان کار پس از نوشتمن گزارش کار و تحویل آن به مری، با موافقت او کلیه ابزار و وسایل را تحویل انبار دهید.

### کار شماره‌ی ۲-۸- عیب‌یابی برقی الکتروموتورها

(اتصال کوتاه و یا قطع شدن سیم‌پیچی)

هدف: یادگیری عیب‌یابی برقی الکتروموتورها

ابزار و وسایل مورد نیاز:

- ۱- اهم‌متر آزمایشگاهی حساس و یا دیجیتالی

۲- انبردست

۳- پیچ‌گوشتنی تخت

۴- موتور یک فاز بدون اتصال بدن

بی نهایت. در اینجا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

ت - در هر سه مورد اهمتر وجود مقاومتی را نشان می‌دهد که تقریباً هر سه با هم برابرند. آیا فکر می‌کنید موتور سالم است؟ نتیجه‌ی به دست آمده از آزمایش و نظر خود را در مورد آن به مری کارگاه گزارش دهید.

با موافقت مری کارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

#### کار شماره‌ی ۴-۸- عیب‌یابی خازن

هدف: یادگیری عیب‌یابی خازن

ابزار و سایل مورد نیاز:

- ۱- انبردست
- ۲- فازمتر
- ۳- ولت‌متر
- ۴- آمپر متر
- ۵- دوشاخه
- ۶- فیوز ۶ آمپر
- ۷- کلید یک پل ۱۰ آمپر
- ۸- خازن سالم
- ۹- سیم افشان نمره‌ی ۱/۵

#### مراحل اجرای کار:

- ۱- مداری مطابق شکل ۵-۸ بیندید.
- ۲- از سالم بودن خازن (نداشتن قطعی و یا اتصالی) مطمئن شوید.
- ۳- با توجه به ولتاژ نوشته شده بر روی خازن و با اطلاع مری کارگاه دوشاخه را به پریز بزنید.
- ۴- کلید را وصل کرده ولتاژ و آمپر خازن را اندازه‌گیری کنید.

۵- مقدار ولتاژ و شدت جریان به دست آمده از آزمایش را در فرمول  $\frac{۳۱۸۳ \times \text{AMP}}{\text{VOLT}}$  MFD قرارداده، مقدار ظرفیت خازن را محاسبه کنید.

۶- ظرفیت به دست آمده را با ظرفیت اسمی خازن، که بر روی آن نوشته شده است، مقایسه کنید.  
نتیجه‌ی آزمایش و نظر خود را در مورد آن به مری کارگاه گزارش دهید.

با موافقت مری کارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

#### ۲-۸- عیب‌یابی مدارهای الکتریکی

عیوبی که در مدارهای الکتریکی بروز می‌کند بسیار متعدد و متنوع است ولی به طور کلی می‌توان آنها را به چهار دسته تقسیم نمود.

- ۱- عیوب مربوط به الکتروموتورها
- ۲- عیوب مربوط به کنتاکتورها
- ۳- اشکالات مربوط به مدارهای فرمان و قدرت (سیم‌کشی‌ها و کابل‌کشی‌های ارتباطی)
- ۴- ولتاژ کم

ت - در هر سه مورد اهمتر وجود مقاومتی را نشان می‌دهد

که تقریباً هر سه با هم برابرند. آیا فکر می‌کنید موتور سالم است؟ نتیجه‌ی به دست آمده از آزمایش و نظر خود را در مورد آن به مری کارگاه گزارش دهید.

با موافقت مری کارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

#### کار شماره‌ی ۴-۸- عیب‌یابی خازن

هدف: یادگیری عیب‌یابی خازن

ابزار و سایل مورد نیاز:

- ۱- انبردست
- ۲- فازمتر
- ۳- دوشاخه
- ۴- فیوز ۶ آمپر
- ۵- کلید یک پل ۱۰ آمپر
- ۶- خازن
- ۷- سیم افشان نمره‌ی ۱/۵

#### مراحل اجرای کار:

- ۱- مداری مطابق شکل ۴-۸ بیندید.
- ۲- با توجه به ولتاژ نوشته شده بر روی خازن، و با اطلاع مری کارگاه دوشاخه را به پریز بزنید.
- ۳- کلید C را در حالت قطع قرار دهید و کلید B را برای شارژشدن خازن وصل کنید. اگر فیوز سوخت، فکر می‌کنید برای خازن چه اتفاقی افتاده است؟ و اگر فیوز سالم ماند چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۴- در صورتی که در مرحله‌ی ۳ فیوز سالم ماند، ابتدا کلید B را قطع و سپس کلید C را وصل نمایید. اگر در هنگام وصل کلید C جرقه‌ای زده نشد چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ و اگر جرقه زده شد چه؟

۵- نتیجه‌ی آزمایش و نظر خود را درباره‌ی آن به مری کارگاه اطلاع دهید.

۶- با موافقت مری کارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

#### کار شماره‌ی ۵-۸- اندازه‌گیری ظرفیت خازن

هدف: یادگیری اندازه‌گیری ظرفیت خازن

کنتاکتورها، علت ایجاد عیوب و طریقه‌ی برطرف کردن آن‌ها در جدول ۱-۸ داده شده است.

## ۱-۲-۸- عیوب مربوط به الکتروموتورها : روش


تشخیص آن‌ها در قسمت ۱-۸ بیان شده است.

## ۲-۸- عیب‌یابی از کنتاکتورها: عیوب مربوط به

### جدول ۱-۸- عیوب مربوط به کنتاکتورها

نوع عیوب	علت عیوب	طریقه‌ی برطرف کردن عیوب
۱- کنتاکتور جذب نمی‌کند.	۱- در مدار فرمان قطع شدگی وجود دارد. ۲- کنتاکت‌های شستی با میکروسویچ خوب اتصال نمی‌کنند. ۳- ولتاژ تغذیه‌ی کنتاکتور کم است. ۴- مدار تغذیه‌ی تایمر را کنترل کنید؛ کنتاکت‌های تایمر را کنترل کنید.	۱- فیوز مدار فرمان را کنترل کنید؛ سیم‌های رابط را کنترل کنید؛ در صورت لزوم آن‌ها را تعویض کنید؛ بی‌متال را کنترل نمایید. ۲- کنتاکت‌های را تمیز کرده و در صورت لزوم آن‌ها را تعویض کنید. ۳- از بوبین با ولتاژ مناسب استفاده کنید. ۴- تایمر یا کلیدهای اتوماتیک دیگر عمل نمی‌کنند.
۲- کنتاکتور موقتاً جذب شده و بعد قطع می‌شود.	۱- کنتاکت کمکی، مدار نگه دارنده را نمی‌بندد. ۲- در کنتاکتور جریان مستقیم مقاومت پیش‌گذار قطع شدگی دارد.	۱- کنتاکت‌های را تمیز کنید؛ اتصالات را کنترل کنید. ۲- مقاومت پیش‌گذار را تعمیر یا تعویض کنید.
۳- در موقع وصل، فیوز مدار فرمان قطع می‌شود.	۱- در مدار فرمان یا در شستی‌ها اتصال کوتاه وجود دارد. ۲- سیم‌پیچ کنتاکتور سوخته است.	۱- اتصال کوتاه را برطرف کنید؛ (اغلب اتصال کوتاه در شستی‌ها اتفاق می‌افتد). ۲- بوبین کنتاکتور را تعویض کنید.
۴- بوبین کنتاکتور زیاد گرم شده و می‌سوزد.	۱- مدار هسته نشده و فاصله‌ی هوایی وجود دارد. ۲- بوبین کنتاکتور با ولتاژ نامی خود تغذیه نمی‌شود. ۳- بوبین کنتاکتور اتصال حلقه دارد. ۴- در جریان مستقیم، کنتاکت کمکی مقاومت پیش‌گذار باز نمی‌شود. ۵- در جریان مستقیم مقاومت پیش‌گذار اتصالی دارد.	۱- مسیر حرکت هسته و سطح قطب‌ها را کنترل و بازنیزی یا تری کلرایتلن تمیز کنید. ۲- بوبین کنتاکتور از بوبین مناسب استفاده کنید. ۳- بوبین کنتاکتور را تعمیر یا تعویض نمایید. ۴- در جریان مستقیم، کنتاکت کمکی را کنترل، تعمیر یا تعویض کنید. ۵- مقاومت پیش‌گذار را تعویض نمایید.
۵- کنتاکتور جذب کرده اما صدا می‌دهد.	۱- مدار هسته نمی‌شود. ۲- حلقه‌ی اتصال کوتاه روی سطح قطب‌ها، در هنگام مونتاژ، اشتباہ گذاشته شده است. ۳- حلقه‌ی اتصال کوتاه روی هسته قطع شده است.	۱- سطح قطب‌ها و مسیر حرکت هسته را کنترل و بازنیزی یا تری کلرایتلن تمیز کنید. ۲- هسته را درآورده، آن را کنترل کنید و درست جا بزنید. ۳- حلقه‌ی اتصال کوتاه را تمیز کنید.
۶- کنتاکتور قطع نمی‌کند.	۱- قطعات اتصال کنتاکتور به یکدیگر جوش خورده‌اند. (پایان عمر مکانیکی) ۲- در سیم‌های رابط المان‌های مدار فرمان، اتصال کوتاه یا در چند نقطه اتصال زمین وجود دارد. ۳- کنتاکت‌های تایمر به یکدیگر اتصالی دارند و باز نمی‌شوند.	۱- کنتاکتور را باز و کنتاکت‌ها را تعویض کنید. ۲- در سیم‌های رابط المان‌های مدار فرمان، اتصال کوتاه را برطرف کنید. ۳- کنتاکت‌های تایمر را تمیز و یا تعویض نمایید.

از تابلو برق تا مصرف کننده، یکی از عیوبی است که اکثراً اتفاق می‌افتد. روش تشخیص این عیب استفاده از اهم‌متر است، در حالی که برق مدار قطع شده باشد. باید توجه داشت در مدارهای موازی برای جلوگیری از ایجاد خطأ، باید حتماً یک سر سیم و یا کابل مورد آزمایش از مدار باز شود. در شکل ۶-۸-الف روش صحیح و در شکل ۶-۸-ب روش غلط اتصال سر سیم‌های اهم‌متر در مدارهای موازی نشان داده شده است.


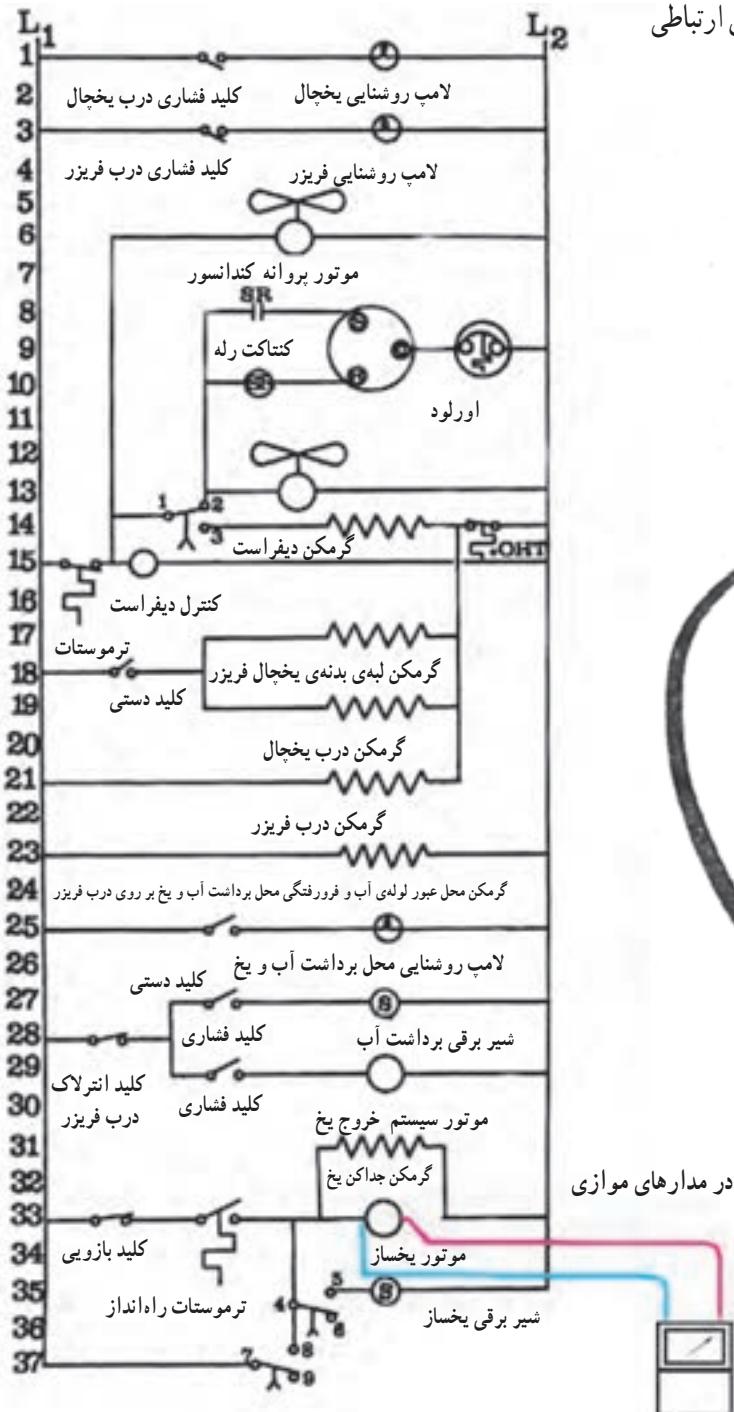


شکل ۶-۸-الف - روش صحیح اتصال سر سیم‌های اهم‌متر در مدارهای موازی

۲-۳-۸-عیوبیابی از مدارهای فرمان و قدرت:  
عیوبی را که در سیم‌کشی و یا کابل کشی‌های مدار فرمان و قدرت ایجاد می‌گردد به چهار دسته، به شرح زیر، می‌توان تقسیم کرد:  
۱-قطع شدگی، ۲-اتصال کوتاه، ۳-اتصال بدن، ۴-اتصال شُل

۱-۲-۳-قطع شدگی: قطع شدگی سیم و یا کابل در محل اتصال به وسائل برقی نظیر کلیدها، فیوزها، کنتاکتورها، اورلود، ترمیمال و یا موتورها و نیز قطع شدگی در مسیر کابل ارتباطی



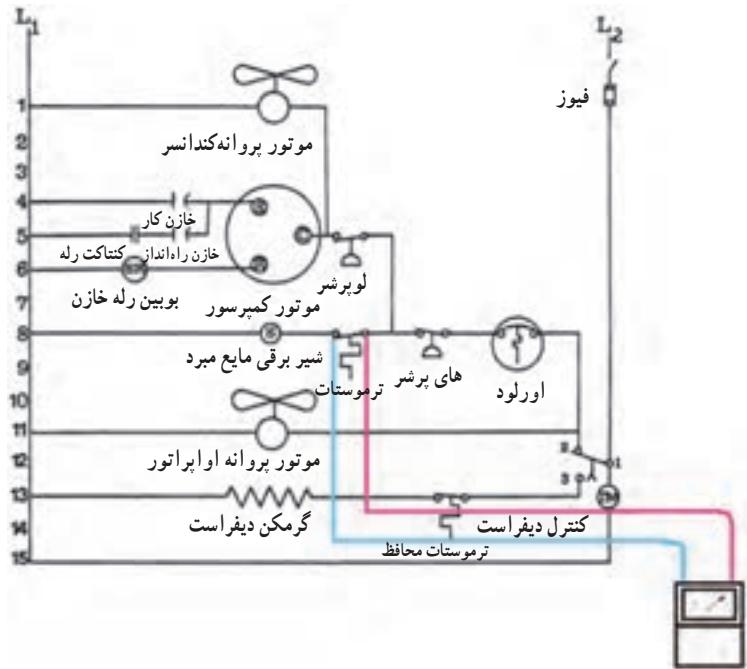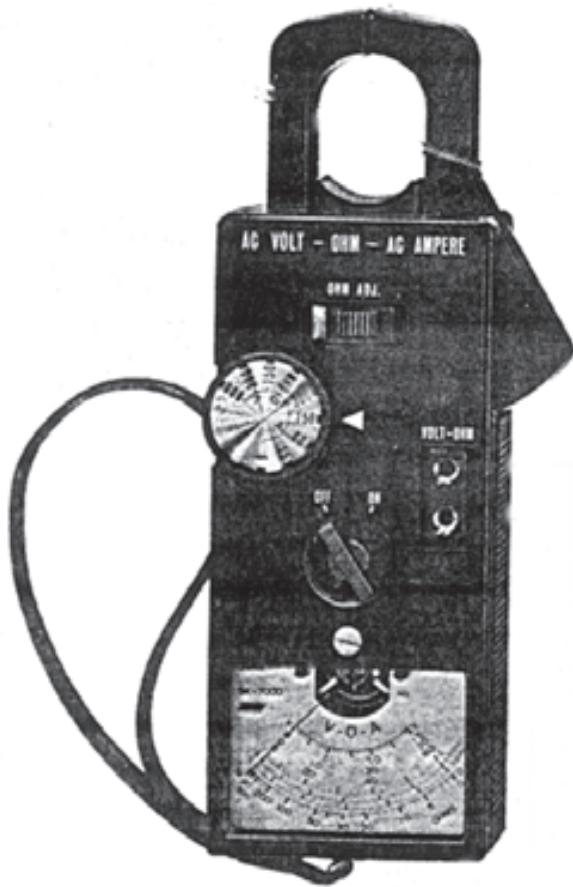

شکل ۶-۸-ب- روش غلط اتصال سر سیم‌های اهم‌متر در مدارهای موازی

سیم‌های جریان در زیر درب جعبه‌ی اتصال برق و بریدن عایق آن به وجود می‌آید. لازم به یادآوری است که اکثر اتصال بدن‌ها نیز در اثر سوختن الکتروموتور ایجاد می‌شود. به همین علت بهتر است ابتدا الکتروموتور مداری که اتصال بدن‌های دارد مورد آزمایش قرار گیرد. روش تشخیص اتصال بدن‌های نیز استفاده از اهم‌متر است.

**۶-۲-۳-۴- اتصال شُل:** اتصال شُل به معنی محکم نبودن پیچ‌های نگهدارنده‌ی هادی‌های سیم‌ها و کابل‌ها در محل اتصال به لوازم، وسایل و دستگاه‌های برقی است. در محل اتصال شُل، هادی سیم گرم شده و عایق آن می‌سوزد که اگر به موقع رفع عیب نشود ممکن است تبدیل به اتصال کوتاه شود. در محل اتصال شُل به علت وجود لرزش‌های خفیف گاهی ایجاد جرقه نیز دیده می‌شود. اتصال شُل ممکن است از همان ابتدا در تابلو وجود داشته باشد، یا این که در اثر ضربه‌های کنتاکتورها در موقع چسبیدن آن‌ها و یا به دلیل ارتعاشات کنتاکتورها در مدت زمان کارکرد آن‌ها به وجود آید. به همین دلیل لازم است قبل از بهره‌برداری و نیز هر شش ماه یک بار کلیه‌ی پیچ‌های مربوط به

**۶-۲-۳-۲- اتصال کوتاه:** اتصال کوتاه زمانی به وجود می‌آید که هادی دو سیمی که نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی هستند به یکدیگر متصل گردند. در لحظه‌ی ایجاد اتصال کوتاه به علت بالارفتن شدت جریان، فیوز مدار می‌سوزد. بنابراین سوختن بدون دلیل فیوز در مدار قدرت و یا در مدار فرمان نشانه‌ی وجود اتصال کوتاه (یا اتصال بدن) در آن مدار، و یا در دستگاه‌های مربوط به آن مدار است. روش یافتن اتصال کوتاه نیز استفاده از اهم‌متر است.

البته اتصال کوتاه اکثر موارد در اثر سوختن الکتروموتورها در مدار قدرت نمایانگر می‌شود و به همین دلیل ابتدا باید خود الکتروموتورها مورد آزمایش قرار گیرند.

**۶-۲-۳-۳- اتصال بدن:** اتصال بدن زمانی ایجاد می‌شود که هادی یکی از سیم‌های جریان برق به بدن‌ی دستگاه اتصال پیدا کند. نتیجه‌ی اتصال بدن نیز بالارفتن شدت جریان و سوختن فیوز مدار است. اتصال بدن گاهی به دلیل کم دقیقی در موقع بستن سر سیم‌ها در داخل جعبه‌ی اتصال برق به علت ماندن

جدول ۲-۸- مهم ترین علائم اختصاری در سیستم آمریکایی، روسی، فرانسوی

فرانسوی	روسی	آمریکایی	نام
			کلید اصلی
			فیوز
			شستی قطع
			شستی وصل
			کن tact باز
			کن tact بسته
			کن tact باز با تأخیر در بسته
			کن tact بسته با تأخیر در بازشدن
			لیمیت سویچ با کن tact باز
			لیمیت سویچ با کن tact بسته
			کن tactور
			رله حرارتی اضافه بار
			کن tact بسته رله حرارتی (بی مطال)
			رله زمانی
			کن tact تایмер (بسته شونده)
			کن tact تایmer (باش شونده)

- موتوری که سوخته است ولی اتصال بدن ندارد، سیم پیچی آن از داخل قطع و یا اتصال کوتاه شده است.
- اتصال کوتاه شدن سیم پیچی موتور را به وسیله‌ی اهم متر حساس آزمایشگاهی و یا اهم متر دیجیتالی می‌توان تشخیص داد.
- خازن‌ها در اثر کارکردن زیاد ممکن است از داخل قطع شوند یا اتصال کوتاه گرددند، و یا این که ضعیف شوند.
- برای اطمینان از این که خازنی از داخل قطع و یا اتصال کوتاه نشده است، باید آن را شارژ و دشارژ نمود.
- برای کسب اطمینان از ضعیف شدن خازن باید ظرفیت آن را اندازه‌گیری کرده با ظرفیت اسمی آن مقایسه نمود.
- برای اندازه‌گیری ظرفیت خازن باید ولتاژ و جریان خازن را اندازه‌گیری کرده و مقادیر به دست آمده را در فرمول  $MFD = \frac{3183 \times A}{V}$  قرار داد.
- برای جلوگیری از واردشدن شوک به اشخاص باید دو سر خازن شارژ شده را اتصال کوتاه کرد.
- عیوبی را که در مدارهای الکتریکی به وجود می‌آیند می‌توان به طور کلی به چهار دسته‌ی زیر تقسیم کرد :
  - ۱- عیوب مربوط به الکتروموتورها
  - ۲- عیوب مربوط به کنتاکتورها
  - ۳- اشکالات مربوط به مدارهای قدرت و فرمان
  - ۴- ولتاژ کم
- عیوبی که در سیم‌کشی‌ها و کابل کشی‌های مدار فرمان و قدرت ایجاد می‌شوند، عبارت‌اند از :
- ۱- قطع شدگی ۲- اتصال کوتاه ۳- اتصال بدن ۴- اتصال شُل
- برای تشخیص عیوب قطع شدگی مدار، باید از اهم متر استفاده نمود در حالی که برق مدار قطع شده باشد.
- برای جلوگیری از ایجاد خطأ در زمان استفاده از اهم متر برای عیوب‌یابی در مدارهای موازی، باید حتماً یک سر سیم خط مورد آزمایش از مدار باز شود.
- سوختن بدون دلیل فیوز در مدار قدرت و یا فرمان نشانه‌ی وجود اتصال کوتاه (یا اتصال بدن) در آن مدار و یا در دستگاه‌های مربوط به آن مدار است.

اتصالات سیم‌ها و کابل‌ها محکم و به اصطلاح آچارکشی شوند.  
**۴-۲- ولتاژ کم:** دستگاه‌های الکتریکی معمولاً طوری طراحی و ساخته می‌شوند که در صورت افت ولتاژی معادل ده درصد ولتاژ نامی، همچنان قادر به کار کردن باشند. بنابراین دستگاه‌های  $220^{\circ}$  ولت با ولتاژ مساوی  $200^{\circ}$  و دستگاه‌های  $380^{\circ}$  ولت با ولتاژی برابر  $340^{\circ}$  ولت نیز کار می‌کنند ولی افت ولتاژ بیش از این، در کار کردن آن‌ها اختلال ایجاد می‌کند.

در این قسمت، جهت آشنایی شما، جدول علائم اختصاری برقی آمریکایی، روسی و فرانسوی آورده می‌شود تا در صورت برخورد با آن‌ها در نقشه‌های برقی مشکلی برایتان ایجاد نشود.

## خلاصه‌ی مطالب

- سوختن سیم پیچی موتورها در اثر داغ شدن بیش از حد سیم پیچی و ذوب شدن لاک آن است.
- چند علت از علل سوختن سیم پیچی موتورها عبارت‌اند از :
  - ۱- اشتباه بستن سر سیم‌های موتور (مثلث به جای ستاره و یا ستاره در عوض مثلث)
  - ۲- اعمال کار مکانیکی بیش از توان موتور بر روی محور آن؛
  - ۳- ایستادن موتور در حال کار بدون قطع شدن برق؛
  - ۴- شروع به کار نکردن موتور در لحظه‌ی راه‌اندازی؛
  - ۵- سوختن یکی از فیوزهای مدار قدرت، در ضمن کار کردن موتور سه فاز؛
  - ۶- ضعیف شدن خازن در موتورهای یک فاز، در صورتی که بی‌متال درست تنظیم شده باشد، از سوختن بسیاری از موتورها جلوگیری می‌شود.
  - یکی از روش‌های تشخیص اتصال بدنی موتورها و سوختن آن‌ها استفاده از اهم متر است.
  - یکی دیگر از روش‌های تشخیص اتصال بدنی موتورها و سوختن آن‌ها استفاده از تست لامپ یا برق باطری است.
  - استفاده از تست لامپ با برق  $220^{\circ}$  نیز روش دیگر تشخیص اتصال بدنی و سوختن موتورها است.
  - ممکن است موتوری بسوزد ولی اتصال بدنی پیدا نکند.

- داشته باشد یا این که در اثر ضربه‌ها و ارتعاشات کنترلورها به وجود آید.
- تابلوهای برق باید در ابتدای بهره‌برداری و هر شش ماه یک بار آچارکشی شوند.
  - دستگاه‌های الکتریکی معمولاً طوری طراحی و ساخته می‌شوند که با افت ولتاژی معادل دهدرصد ولتاژ نامی هم قادر به کار کردن باشند.
  - موتورهای  $22^{\circ}$  ولت با برق  $20^{\circ}$  ولت هم کار خواهند کرد.
  - کار کردن دستگاه‌های  $38^{\circ}$  ولت با ولتاژ کمتر از  $34^{\circ}$  ولت با اشکال روبرو خواهد شد.
- روش یافتن اتصال کوتاه نیز استفاده از اهم متر است.
- اکنون اتصال کوتاه در اثر سوختن الکتروموتورها در مدار قدرت نمایانگر می‌شود. گاهی اتصال بدنه به دلیل قرارگرفتن سیم هادی جریان در زیر در جعبه‌ی اتصال برق موتور و بریدن عایق آن ایجاد می‌گردد.
- اتصال بدنه بیشتر در اثر سوختن الکتروموتورها در مدار قدرت به وجود می‌آید.
- روش تشخیص اتصال بدنه استفاده از اهم متر است.
- در محل اتصال شُل هادی سیم گرم شده، عایق آن می‌سوزد که اگر به موقع رفع عیب نشود ممکن است تبدیل به اتصال کوتاه شود.
- اتصال شُل ممکن است از همان ابتدا در تابلو وجود

## پرسش

- ۱- علل مختلف سوختن الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز را بیان کنید.
- ۲- طریقه‌ی تشخیص عیب اتصال بدنه در موتور سوخته به وسیله‌ی اهم‌متر را شرح دهید.
- ۳- روش تشخیص عیب اتصال بدنه در موتور سوخته به وسیله‌ی تست لامپ با برق باطری را توضیح دهید.
- ۴- روش تشخیص عیب اتصال بدنه در موتور سوخته به وسیله‌ی تست لامپ با برق  $220\text{~V}$  را شرح دهید.
- ۵- نکاتی را که باید در موقع استفاده از تست لامپ  $220\text{~V}$  برای تشخیص عیب اتصال بدنه موتور رعایت کرد بیان نمایید.
- ۶- آیا ممکن است موتوری سوخته باشد، در حالی که اتصال بدنه ندارد؟
- ۷- روش تشخیص عیب اتصال کوتاه شدن سیم پیچی موتور با چه وسیله‌ای امکان‌پذیر است؟
- ۸- عیوب خازن‌ها را نام ببرید.
- ۹- مدارهای مربوط به تست خازن را رسم کرده و طرز انجام آزمایش را شرح دهید.
- ۱۰- طرز اندازه‌گیری ظرفیت خازن را با رسم مدار آن شرح دهید.
- ۱۱- برای جلوگیری از واردشدن شوک به شخص، در مورد خازن شارژ شده چه عملی باید انجام داد؟
- ۱۲- تقسیم‌بندی کلی عیوب مدارهای الکتریکی را بیان نمایید.
- ۱۳- کنتاکتوری به طور موقت جذب شده و سپس قطع می‌شود، علل و روش‌های برطرف کردن عیوب احتمالی آن را بیان کنید.
- ۱۴- کنتاکتوری قطع نمی‌کند، علل و روش‌های برطرف کردن عیوب احتمالی آن را شرح دهید.
- ۱۵- عیوبی را که در سیم کشی و یا کابل کشی‌های مدار فرمان و قدرت ایجاد می‌گردند، نام ببرید.
- ۱۶- برای تشخیص عیب قطع شدگی مدار از چه وسیله‌ای باید استفاده کرد؟
- ۱۷- برای جلوگیری از ایجاد خطأ، در موقع استفاده از اهم‌متر برای عیوب یابی مدارهای موازی، چه عملی باید انجام داد؟
- ۱۸- نتیجه‌ی اتصال کوتاه در یک مدار چیست؟
- ۱۹- نتیجه‌ی اتصال بدنه در یک مدار چیست؟
- ۲۰- علل ایجاد اتصال بدنه در مدار قدرت را شرح دهید.
- ۲۱- نتیجه‌ی وجود یک اتصال شُل در مدار چیست؟
- ۲۲- در صورت برطرف نشدن به موقع عیب، اتصال شُل ممکن است تبدیل به چه عیوب دیگری گردد؟
- ۲۳- علل به وجود آمدن اتصال شُل چیست؟
- ۲۴- برای جلوگیری از ایجاد اتصال شُل چه باید کرد؟
- ۲۵- دستگاه‌های برقی با افت ولتاژی معادل چند درصد ولتاژ نامی خود کار خواهد کرد؟
- ۲۶- کار کردن یک موتور  $380\text{~V}$  ولت با ولتاژی کمتر از چه مقدار صحیح نیست؟
- ۲۷- علامت فیوز در نقشه‌های برقی روسی به چه صورت است؟
- ۲۸- علامت کنتاکتور در نقشه‌های برقی فرانسوی به چه صورت است؟
- ۲۹- علامت کنتاکتور در نقشه‌های برقی روسی به چه صورت است؟
- ۳۰- علامت کنتاکت بسته‌ی اورلود (بی‌متال) در نقشه‌های برقی فرانسوی به چه صورت است؟

## منابع و مأخذ

- ۱- رحیمیان پرور، علی، کارگاه سیم کشی ۱، وزارت آموزش و پرورش.
- ۲- ورشوچی، غلامحسین، کارگاه سیم کشی ۲، وزارت آموزش و پرورش.
- ۳- اعتضادی محمود، تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی، وزارت آموزش و پرورش.
- ۴- کاتالوگ کارخانه‌های سازنده‌ی دستگاه‌ها و وسایل برقی.
- ۵- تجارب شخصی مؤلف.

