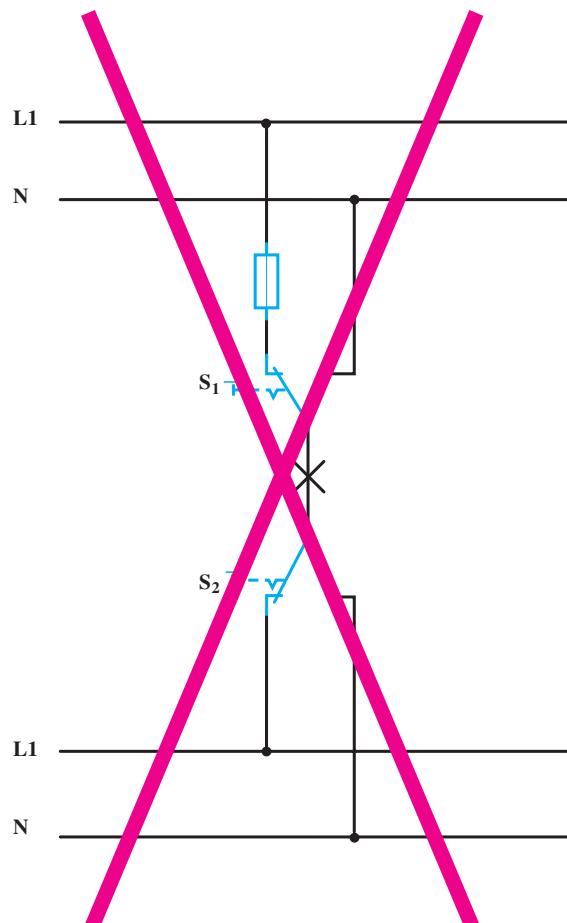


- ۱-۳-۵** اتصال سیم‌ها باید در داخل جعبه‌های تقسیم و توسط ترمینال‌های مخصوص انجام شود.
- ۱-۳-۶** پوشش سیم‌ها باید برای مصارف مختلف به رنگ‌های متفاوت باشد.
- ۱-۳-۷** سیم نول هر مدار باید به طور مجزا تعییه شود. استفاده از یک نول مشترک، جهت مدارهای مختلف مجاز نمی‌باشد.
- ۱-۳-۸** لوله‌های فلزی و پوشش فلزی سیم‌های عایق‌دار باید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد.
- ۱-۳-۹** در مدارهای روشنایی با کلیدهای تبدیل، فاز و نول باید وارد کلید شوند بلکه مطابق نقشه‌ی استاندارد عمل شود، (شکل ۱-۳).


۱-۳-حافظت و ایمنی در نصب پریزها و مدارهای روشنایی

علاوه بر حفاظت و ایمنی عمومی در برق، رعایت اصول حفاظت و ایمنی زیر ضروری است :

- ۱-۳-۱** سیم‌ها و کابل‌های مورد مصرف در سیم‌کشی باید طوری انتخاب شوند که بتوانند شدت جریانی را که مصرف کننده می‌کشد تحمل کنند.
- ۱-۳-۲** سیم‌های مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژ‌های متفاوت باید از لوله‌های جداگانه عبور کنند.
- ۱-۳-۳** همه سیم‌هایی که در داخل لوله‌های برق قرار می‌گیرند باید یک تکه و بدون زدگی باشند.
- ۱-۳-۴** از قرار دادن سیم‌ها در ابتدا و قبل از لوله‌کشی در داخل لوله‌های برق اکیداً خودداری کنید.



شکل ۱-۳-۱- مدار غلط کلید تبدیل

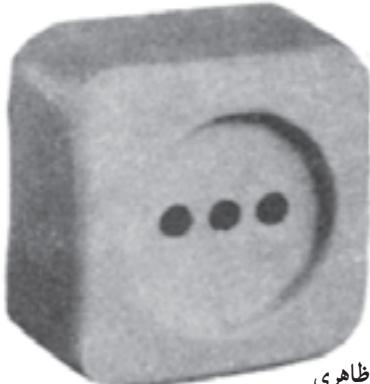


شماي ظاهري




شماي داخلي

الف - پريز يك فاز ساده روکار

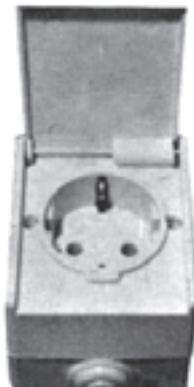

مدل چهارگوش

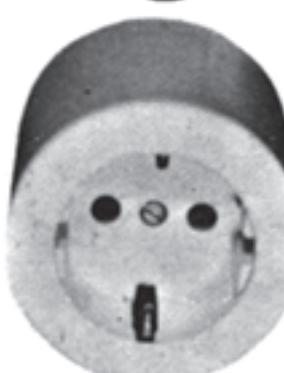

مدل گرد

ب - پريز با سيم محافظ

شكل ۳-۲

۳-۲-۲ - انواع پريزهای يك فاز و سه فاز روکار
هرگاه بخواهيم انرژي الکتریکی را مستقیماً مورد استفاده قرار دهیم، نیاز به وسیله‌ای داریم که بتوانیم انرژی الکتریکی موجود در خانه، مغازه، کارگاه یا کارخانه را به دستگاه موردنظر (مانند سماور، بخاری، موتور ماشین‌تراش و ...) برسانیم. این اتصال توسط وسیله‌ای به نام پريز انجام می‌شود. پريزها به دو دسته توکار و روکار تقسیم می‌شوند.

۳-۲-۳ - پريزهای يك فاز ساده روکار: اين پريزها از دو قسمت رویه و پایه ساخته می‌شوند. معمولاً توسط پیچی که در وسط رویه قرار دارد به يكديگر متصل می‌شوند. پایه پريز دارای دو پیچ اتصال سیم می‌باشد که به مادگی پريز متصل است و مجموعاً بروی پایه عایقی قرار می‌گيرد. اين پایه ممکن است از جنس چينی و يا کائوچوبی باشد. پريزهای ساده يك فاز روکار در مكانهای خشک استفاده می‌شود. در جاهای نمناک از پريزهای باراني استفاده می‌شود. اين پريزها در لوله کشی با لوله فولادی مورد استفاده قرار می‌گيرد. شکل ۳-۲-الف پريز يك فاز روکار را نشان می‌دهد.

۳-۲-۴ - پريزهای يك فاز با سيم محافظ زمين روکار: اين پريزها از دو قسمت پایه و رویه مجزا ساخته شده که توسط پیچی به يكديگر وصل می‌باشند. بر روی پایه آن سه پیچ اتصال وجود دارد که دویچ آن به مادگی وصل شده و سومی به شاخک‌هایی که به بیرون هدایت شده‌اند، متصل است. رویه پريزهای ارتدار در قسمتی که دو شاخه بر آن می‌نشینند، فرورفتگه است؛ به طوری که دو شاخه کاملاً در داخل اين فرورفتگی جای می‌گيرد.

شکل ۳-۲-ب پريز يك فاز ارتدار روکار را نشان می‌دهد. بعضی از پريزهای ارتدار يك فاز دارای سه سوراخ در يك ردیف می‌باشند که سوراخ وسطی مخصوص اتصال بدن (سيم زمين) بوده و غير از اين مورد سطح رویه پريز بدون فرورفتگی می‌باشد.

۳-۲-۳- پریز سه فاز ارتدار روکار: این پریزها از دو قسمت تن و پایه تشکیل شده است. پایه به عنوان جعبه تقسیم و تن به عنوان قسمت اصلی است. تن دارای پنج پیچ است که به پیچ مادگی وصل می‌باشد. پیچ مادگی شامل سه فاز I_1 ، I_2 ، I_3 ، نول N و اتصال بدنی یا زمین حفاظتی (PE) است. برای استفاده از این پریزها از پنج شاخه‌ی نر استفاده می‌شود. شکل ۳-۳ ساختمان پریز سه فاز ارتدار چهار سوراخه و چهار شاخه‌ی نر را نشان می‌دهد.




(الف)



(ب)

شکل ۳-۳

۳-۳-۳-ابزار و لوازم سیم‌کشی

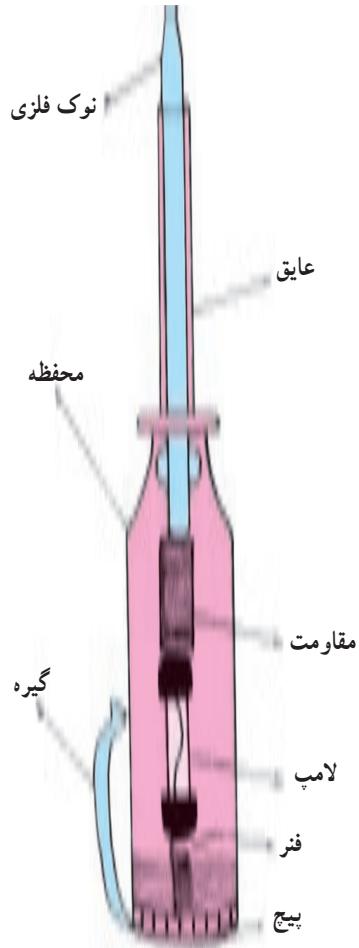

شکل ۳-۴- فازمتر

۱-۳-۳- فازمتر: فازمتر یا فازنما وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان سیم‌های فاز را از نول تشخیص داد. ساختمان داخلی فازمتر از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- ۱- نوک فلزی فازمتر که به فاز اتصال پیدا می‌کند و عموماً به وسیله‌ی روکش عایق پلاستیکی پوشیده شده است.
- ۲- مقاومت داخلی فازمتر حدود چند کیلواهم است که در موقع اتصال به فاز، جریان بسیار ضعیفی (در حدود میکروآمپر) از مدار فازمتر می‌گذرد.


۳- لامپ نئون فازمتر که با روشن شدن، وجود فاز را مشخص می‌کند.

۴- فنر بالای لامپ نئون که می‌توان توسط بیچ انتهایی فازمتر آن را به بدن اتصال داد تا مدار، بسته و لامپ روشن شود.

۵- کلیه‌ی قسمت‌های ذکر شده در شماره‌های ۲ الی ۴ در داخل یک عایق پلاستیکی به نام دسته فازمتر جای می‌گیرد. عموماً مقدار ولتاژ عایق فازمتر روی آن نوشته می‌شود. شکل ۳-۳ ساختمان داخلی فازمتر را نشان می‌دهد.

۳-۳-۲- لامپ آزمایش: وسیله‌ای است برای تشخیص ولتاژ فاز و نول (۲۰ ولت) و دو فاز (۳۸° ولت).

هرگاه دو لامپ ۲۰° ولتی را طبق شکل ۳-۵ به طور سری بیندیم و آن را در داخل یک محفظه عایق، جاسازی کنیم، با مشخص کردن فیش‌های مادگی رنگی و ذکر ولتاژ ۲۰° و ۳۸° ولت می‌توان برای تشخیص فاز و نول و یا دو فاز استفاده نمود. بدین ترتیب که A و B یا C و B برای تشخیص فاز و نول و از نقاط A و C برای تشخیص دو فاز استفاده می‌شود.

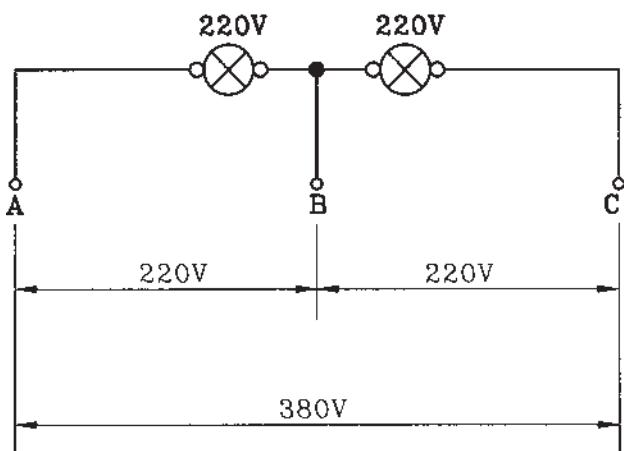

شکل ۳-۵- مدار لامپ آزمایش

۳-۳-۳- فنر سیم کشی: برای عبور دادن سیم از داخل لوله های سیم کشی از فنر مخصوص سیم کشی استفاده می کنند. این فنر از یک نوار نازک فولادی درست شده که به یک انتهای آن یک قرقه یا گوی فلزی یا پلاستیکی و به انتهای دیگر آن یک قلاب فلزی متصل است. هنگام سیم کشی، فنر را از طرف گوی یا قرقه وارد لوله می کنند؛ پس از عبور دادن آن از لوله و خارج شدن گوی از داخل قوطی تقسیم یا کلید، تعداد سیم هایی را که باید از داخل لوله عبور کنند پس از روپوش برداری به قلاب طرف دیگر وصل می کنند. سپس با کشیدن انتهایی که قرقه به آن وصل است، فنر به داخل لوله می رود و سیم ها را به دنبال خود می کشد. پس از خارج شدن سیم از قوطی تقسیم، قسمت وصل شده به قلاب را جدا می کنند. شکل ۳-۶ تصویر ظاهری یک فنر سیم کشی را نشان می دهد. برای سهولت کار غالباً گوی فلزی را به روغن یا گریس آغشته می کنند. هنگام کشیدن فنر باید با انگشتان یک دست، فنر را به بیرون هدایت کرد و با کف دست دیگر روی فنر فشار وارد آورد تا از خمیدگی و شکستن فنر جلوگیری شود.

۴-۳-۳- قوطی کلید و جعبه تقسیم روکار: برای جاسازی کلیدها از قوطی کلید و برای ارتباط چند لوله و یا چند کابل، از جعبه تقسیم استفاده می شود.


قططی کلیدها به شکل استوانه و از جنس پلاستیک یا چدن می باشد.

روی جعبه تقسیم، سوراخ های مناسب با تعداد و قطر لوله ها تعیین می شود. شکل ۴-۳ یک نمونه جعبه تقسیم روکار را نشان می دهد.

اتصالات سیم های ورودی و خروجی، در داخل جعبه تقسیم انجام می شود.



شکل ۳-۶- فنر سیم کشی

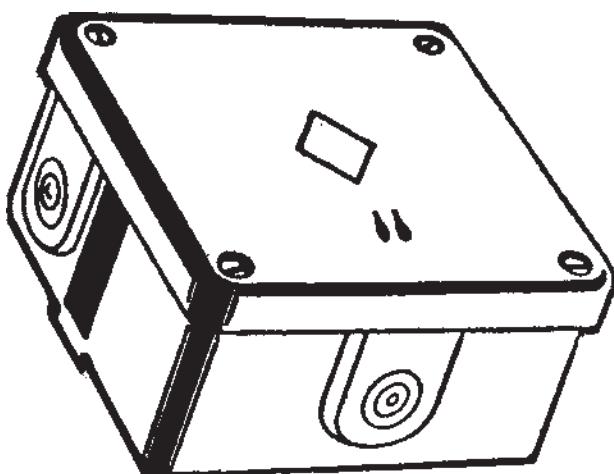

شکل ۴-۳- جعبه تقسیم روکار

۴-۳- نصب و سیم کشی انواع پریزهای تک فاز و سه فاز

نصب و سیم کشی پریزها به سه صورت انجام می شود :

- نصب انواع پریزهای روکار و توکار و سیم کشی داخل لوله

- نصب و سیم کشی انواع پریزهای روکار با استفاده از

کابل روکار

- نصب و سیم کشی انواع پریزها در داخل کانال های


پلاستیکی

پریزهای برق باید براساس موارد کاربرد، شرایط محل نصب، میزان ولتاژ و تعداد فاز، اینمی مورد لزوم، و محاسبه مقدار جریانی که تغذیه می کند در انواع توکار یا روکار، با اتصال زمین یا بدون اتصال زمین، معمولی یا حفاظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب و یا عوامل شیمیایی، یک فاز یا سه فاز، قفل شو یا بی خطر انتخاب شود.


پریزها را به سیستم شعاعی و یا حلقوی سیم کشی می کنند. در مواردی که برای سیم کشی مدار پریزها از سیستم شعاعی استفاده می شود، باید هادی برق دار از فیوز حفاظتی مدار به کن tact فاز و هادی نول به کن tact نول و سیم زمین به کن tact اتصال زمین هریک از پریزها متصل شوند (شکل ۳-۸-الف).

حفاظت مدار پریزهای با اتصال شعاعی در برابر اضافه بار به وسیله فیوزهای مدار فرعی با ظرفیت مناسب انجام می شود. با توجه به این نکته که ظرفیت بار فیوز نباید از ظرفیت بار سیم یا کابل مربوط تجاوز کند. در سیستم شعاعی چنانچه در قسمتی از مدار، سیم قطع شود مدار پریزهای بعدی قطع می شود.

در مواردی که برای سیم کشی مدار پریزها از سیستم حلقه ای یا رینگ استفاده می شود، باید هردو سر هادی برق دار به ترمینال فیوز حفاظتی، هردو سر هادی خنثی به ترمینال نول و هردو سر سیم اتصال زمین به سیم محافظ زمین متصل شود، (شکل ۳-۸-ب). در این سیستم هریک از مدارهای فرعی رینگ که در محلهای مسکونی و مشابه آن مورد استفاده قرار می گیرد نباید سطحی بیش از 10° متر مربع را پوشش دهد. در سیستم حلقه ای چنانچه یکی از سیم ها قطع شود، برق پریزها از طرف دیگر تأمین می شود و هیچ کدام از پریزها قطع نمی شوند.

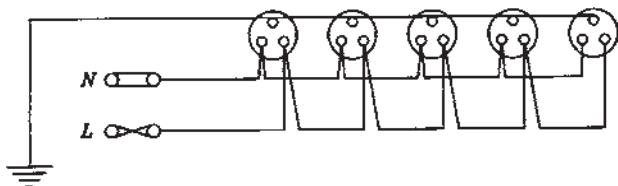


الف - مدار شعاعی اتصال پریزها

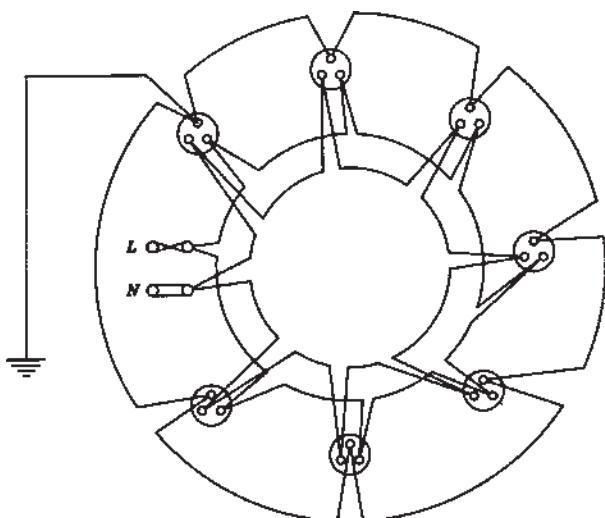

ب - مدار حلقوی اتصال پریزها

شکل ۳-۸

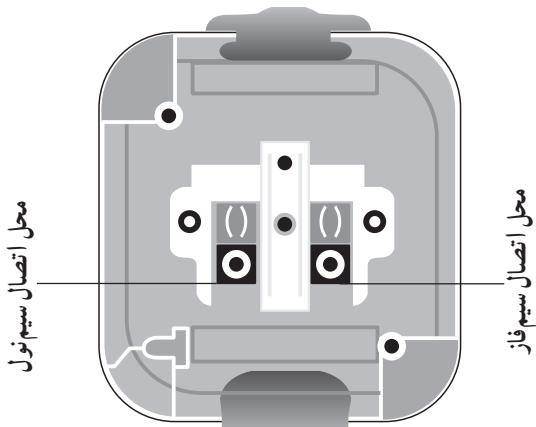

ج - نحوه اتصال سیم‌ها به پریز
شکل ۳-۸

حداقل سطح مقطع سیم‌ها در سیم‌کشی پریزها در هر سیستم ۲/۵ میلی‌متر مربع است.

پریز برق یک فاز 220 ولت باید حداقل دارای قدرت تحمل ولتاژ 25 ولت، جریان 16 آمپر و مجهز به اتصال زمین باشد.

پریزهای سه فاز 380 ولت باید حداقل دارای قدرت تحمل ولتاژ 500 ولت، جریان 16 آمپر و مجهز به اتصال زمین باشد. در پریزهای یک فاز و نول اتصال سیم‌ها به کنتاکت‌های پریز باید به ترتیبی انجام شود که سیم فاز سمت راست و سیم نول سمت چپ فردی که رو به روی پریز قرار می‌گیرد وصل شده باشد، (شکل ۳-۸-ج).

پریزهای مخصوص کارهای صنعتی مانند دریل رومبری، سنگ سنباده، دستگاه جوش و مانند آن باید دارای مدار جداگانه بوده و برای تحمل بار مشخص شده به طور مداوم، تحمل کافی داشته باشد. این گونه پریزها باید به درپوش مخصوص و مناسب، مجهز و در صورت امکان از نوع چدنی قفل شو باشد.


پریزهای برق در اتاق‌ها 30 الی 40 سانتی‌متر از کف تمام شده (شکل ۳-۹-الف).

پریزهای برق، که در آشپزخانه، موتورخانه، تعمیرگاه، گاراژ نصب می‌شود 110 الی 120 سانتی‌متر از کف تمام شده پریزهای برق در اتاق عمل که از نوع ضدانفجار نباشد حداقل در ارتفاع 155 سانتی‌متر از کف تمام شده نصب می‌شوند (شکل ۳-۹-ب).


پریزهای سه فاز باید بر حسب مورد با چهار شاخه و پنج شاخه مربوط همراه باشد.

در مکان‌های ترو مرطوب و خارج ساختمان‌ها باید از پریز محافظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب مناسب با نیاز مربوط استفاده شود.

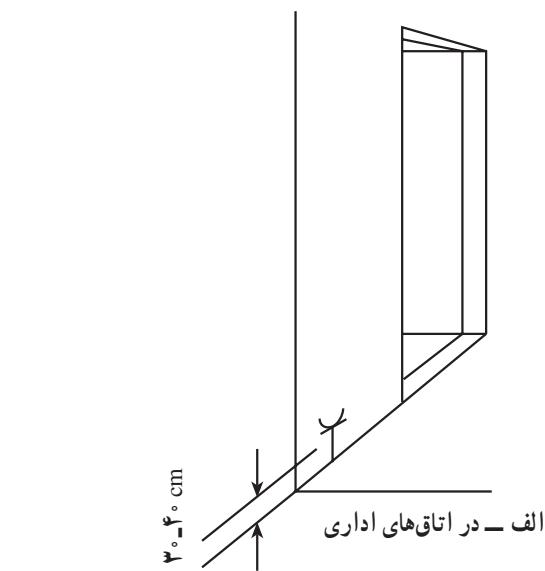در سیم‌کشی داخل لوله، از فنر سیم‌کشی جهت عبور سیم‌ها از داخل لوله‌ها استفاده می‌شود و پس از جاگذاری سیم‌ها در داخل لوله، سرسیم‌های مربوط فازها و نول و ارت را به پیچ‌های مربوطه وصل می‌کنند. لوله‌ها توسط بست به دیوار نصب می‌شوند. در نصب و سیم‌کشی پریزها با استفاده از کابل، نصب کابل روی دیوار با بست کابل انجام می‌شود.



الف - در اتاق‌های اداری

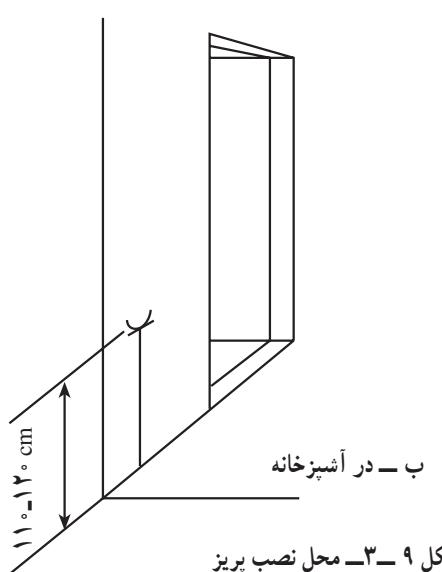


ب - در آشپزخانه

شکل ۹-۳ - محل نصب پریز

۳-۵- کلیدهای روشنایی روکار

کلیدهای روشنایی برای قطع و وصل جریان الکتریکی به کار می‌رود. برای قطع جریان، باید یکی از سیم‌های حامل جریان قطع شود. برای وصل مجدد باید مسیر قطع شده، به حالت اولیه برگردد.

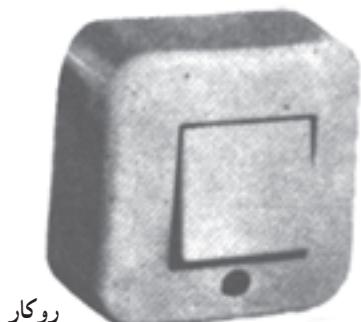
کلیدها بسته به نوع مصرف آن، روکار (معمولی- بارانی) و توکار ساخته می‌شوند.



روکار



توکار

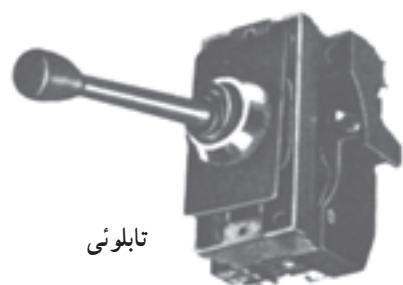

الف - انواع کلید یک پل از نظر ظاهری

۱-۵- کلید یک پل (یک راهه): این کلید دارای یک پل و یا یک دگمه می‌باشد و به صورت توکار و روکار ساخته می‌شود. دگمه قطع و وصل می‌تواند به صورت فشاری \square ، الاکلنگی \square و یا دوران \square باشد، (شکل ۳-۱۰-الف).

جنس محفظه و داخل آن از جنس کائوچو و یا پلاستیک مخصوص است که قادر به تحمل ولتاژ معینی است.

کلید یک پل (یک راهه)، از یک تیغه ای اتصال متحرک فلزی و یک تیغه ای اتصال ثابت، یک فنر و یک میله درست شده است. تیغه‌های ثابت و متحرک به دو پیچ خروجی ارتباط دارند. دو انتهای تیغه‌های ثابت و متحرک شبیه پلاتین اتمبیل ساخته می‌شود و در مقابل حرارت و جرقه مقاوم است. تیغه‌های ثابت و متحرک را کنتاکت می‌نامند (شکل ۳-۱۰-ب).

شکل ۳-۱۰-ب داخل کلید یک پل (یک راهه) را نشان می‌دهد.



اهرم قطع و وصل الاکلنگی
ترمینال‌های ورودی و خروجی

فنر عمل کننده

تیغه‌ی پلاتین

ب - اجزای داخل کلید یک پل

شکل ۳-۱۰



شکل الف – شمای ظاهری نوع توکار



شکل ب – شمای داخلی نوع روکار

شکل ۱۱-۳- کلید سری (دوپل)

۲-۵-۳- کلید سری (دوپل): این کلید مثل دو کلید یک پل عمل می‌کند و دو دگمه قطع و وصل دارد که هریک به تنهایی و هم با هم می‌توانند مدار را قطع و وصل کنند. این کلید در بازار به نام کلید دو پل شناخته می‌شود. کلید سری زبانه‌ای دارای سه پیچ است که یک پیچ مشترک می‌باشد. کلید سری، دودسته لامپ را به طور جداگانه و یا با هم روشن و خاموش می‌کند. شکل ۱۱-۳- کلید سری (دوپل) را نشان می‌دهد.



الف – قسمت داخلی کلید تبدیل روکار




ب – شستی و فنر کلید تبدیل



ج – برقراری اتصال پلاتین با کنتاکت غیرمشترک ۱



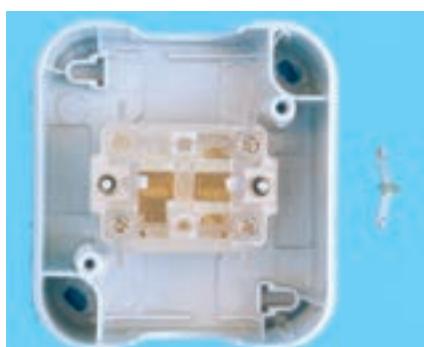د – برقراری اتصال پلاتین با کنتاکت غیرمشترک ۲



ه – پلاتین جداسده و پایه‌های ثابت کلید

شکل ۱۲-۳- اجزای داخل کلید تبدیل

دو عدد کلید تبدیل می‌تواند یک یا یک گروه لامپ را از دو نقطه روشن و خاموش کنند. کار کلید تبدیل، تغییر مسیر جریان الکتریکی از یک سیم به سیم دیگر و بالعکس است.

۶-۳- لامپ رشته‌ای

لامپ‌های رشته‌ای براساس گرم شدن فیلامان و پخش نور کار می‌کنند و به شکل‌ها و توان‌های مختلف ساخته می‌شوند. در این لامپ‌ها قبل از این که الکتریسیته مستقیماً به نور تبدیل شود اوّل به حرارت تبدیل می‌شود سپس نور تولید می‌کند. بنابراین بهره‌ی نوری این لامپ‌ها کم است. لامپ‌های رشته‌ای از چهار قسمت تشکیل شده‌اند:

— رشته‌ی لامپ که از جنس تنگستن است و به طور مارپیچ با قطر کم ساخته می‌شود. درجه‌ی حرارت ذوب بالا و همچنین زمان تبخیر طولانی تنگستن باعث شده است که در لامپ‌های کنونی مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۳-۱۳-الف).

درجه‌ی حرارت فیلامان لامپ‌های کنونی هنگام کار در حدود 2400° تا 2700° درجه سانتی‌گراد است. در لامپ‌هایی که دارای دو مارپیچ فیلامان است (شکل ۳-۱۳-ب) به دلیل تأثیر حرارت بر همدیگر درجه حرارت کار بالاتر می‌رود در نتیجه راندمان لامپ بهتر می‌شود. در اثر تبخیر فیلامان مقداری از فلز روی حباب شیشه‌ای تهشین شده و مانع عبور نور می‌شود در نتیجه نور لامپ کاهش می‌یابد. در قدرت مساوی، نور چراغ‌های با رشته‌ی مضاعف بیشتر از چراغ با فیلامان تک‌رشته است.


جنس حباب لامپ‌های رشته‌ای، از شیشه است. حباب‌ها در انواع و شکل‌های گوناگون ساخته می‌شوند. پایه‌ی چراغ‌های رشته‌ای از نوع پیچی و یا خاردار است. مزیت نوع میخی، در نابت بودن موقعیت و سرعت تعویض آن است. گاز داخل حباب چراغ از گازهای نادر (ختنی) مانند آرگون، هلیوم، کربنیک و گزنوں است. در لامپ‌های کم قدرت، در داخل حباب خلاً ایجاد می‌کنند. وجود گاز در داخل لامپ سبب جلوگیری از تبخیر رشته‌ی فیلامان شده و افزایش طول عمر و نوردهی آن می‌شود. شکل ۳-۱۳-ج لامپ رشته‌ای را با پایه‌ی خاردار نشان می‌دهد.



الف - رشته لامپ از جنس تنگستن بطور مارپیچ با قطر کم




ب - فیلامان با دو مارپیچ

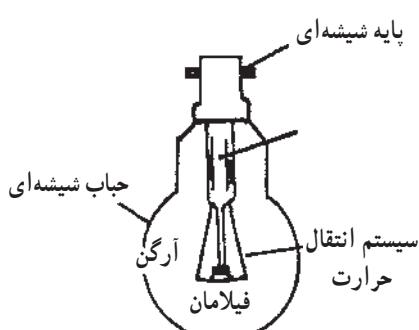

ج - ساختمان چراغ رشته‌ای با پایه خاردار

شکل ۳-۱۳


۷-۳-۷ لامپ فلورسنت

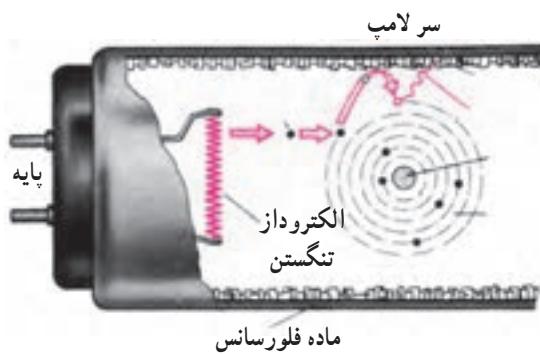

الف - فیلامان لامپ فلورسنت

لامپ معمولی فلورسنت با اختلاف پتانسیل 22° و یا 11° ولت از لوله‌های شیشه‌ای به قطر 25 تا 38 میلی‌متر و طول 20 تا 16 سانتی‌متر ساخته می‌شود. دوسر این لوله‌ها، دو رشته‌ی فلزی تنگستن انوده به باریت کار گذاشته‌اند. باریت دارای تشعشع الکترونی خوبی است. فضای داخل لوله از بخار جیوه با فشار کم پوشیده و جدار داخلی لوله با مواد فلورسانس انود شده است (شکل ۱۴-۳-الف و ب).

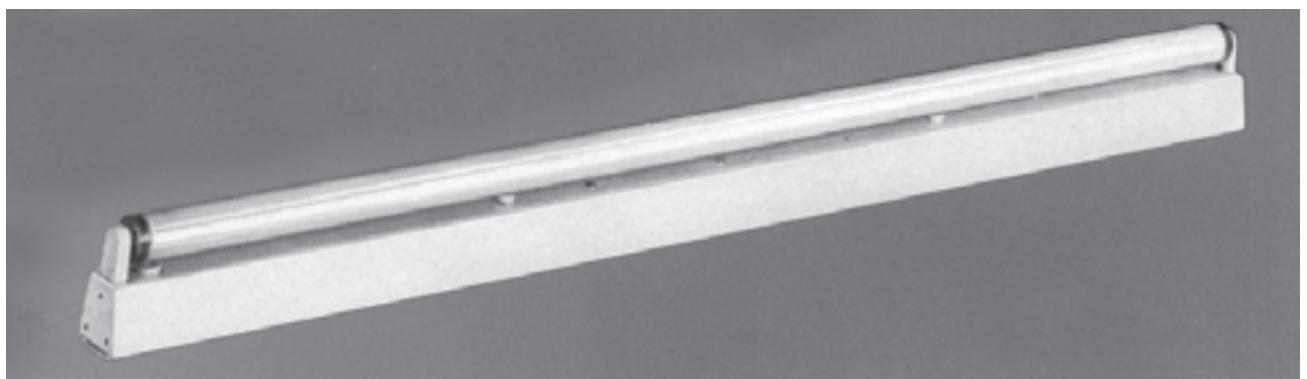برای روشن شدن لامپ فلورسنت وسایلی مورد نیاز است که به شرح آن‌ها می‌پردازیم.



ب - شمای ظاهری لامپ با قاب





ج - شمای ظاهری و علامت نشان‌دهنده و چک

شکل ۱۴-۳

۱-۷-۳-۷-چک (سیم پیچ):

چک، یک سیم پیچ با هسته راه‌اندازی و دوم محدود کردن جریان بعد از روشن شدن لامپ. زیرا در لحظه راه‌اندازی، اختلاف سطح زیادی لازم است تا تخلیه الکتریکی در لامپ بوجود آمده و لامپ روشن شود. پس از تخلیه‌ی الکتریکی، ولتاژ زیاد در مدار باعث ایجاد جریان زیاد می‌شود. در این حال چک با تغییر جریان مخالفت کرده، جریان را محدود می‌کند.

از طرف دیگر چک باعث پایین آمدن ضریب قدرت مدار می‌شود که با قرار دادن خازن می‌توان ضریب قدرت مدار را اصلاح کرد. شکل ۱۴-۳-۷-ج علامت اختصاری و شمای واقعی چک لامپ فلورسنت را نشان می‌دهد.

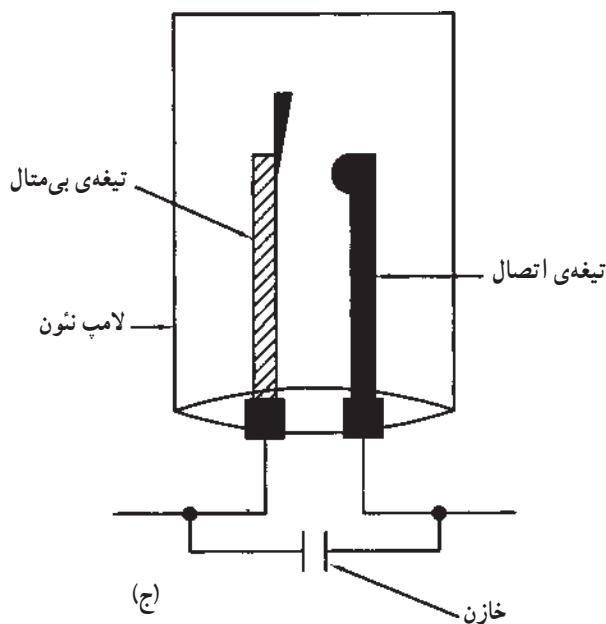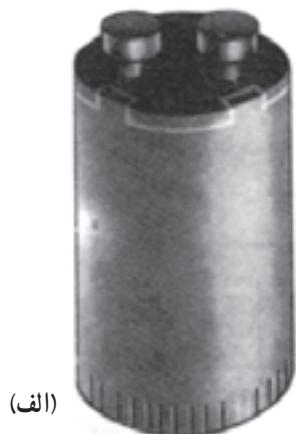


شکل ۳-۱۵- استارتر لامپ فلورسنت

۳-۷-۲- استارتر: استارتر از یک لامپ نئون کوچک تشکیل می‌شود که یکی از الکترودهای آن را یک بی‌متال و الکترود دیگر آن را یک تیغه‌ی فلزی تشکیل می‌دهد.

اختلاف سطح روشن شدن استارتر در حدود 14° تا 16° ولت (ولتاژ مورد نیاز برای یونیزاسیون گاز نئون داخل استارتر) است و اگر اختلاف سطح به حدود 12° تا 13° ولت برسد خاموش می‌شود.

برای جلوگیری از پیدایش جرقه و پارازیت، یک خازن با استارتر به صورت موازی بسته می‌شود. شکل ۳-۱۵-الف ظاهر استارتر و شکل ۳-۱۵-ب قسمت داخلی آن و شکل ۳-۱۵-ج شمای مداری داخل استارتر را نشان می‌دهد.

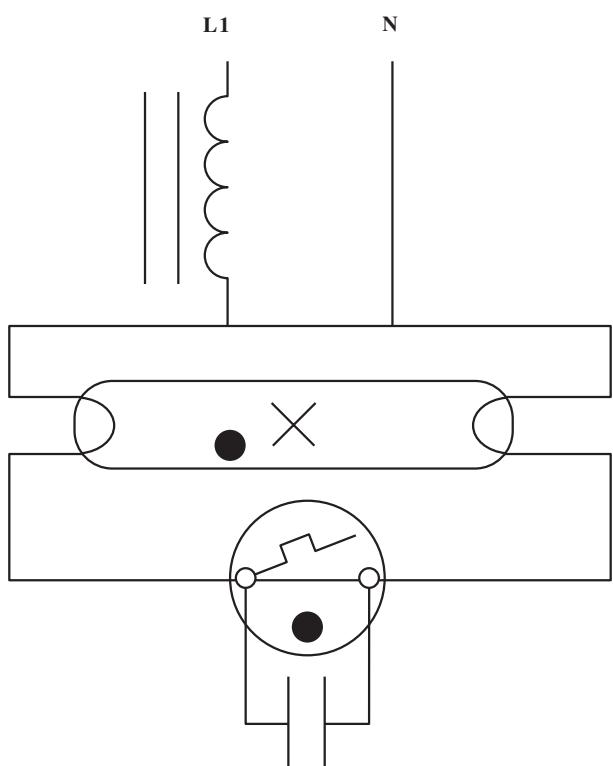

شکل ۳-۱۶-۳ مدار لامپ فلورسنت

۳-۷-۳ مدار لامپ فلورسنت: وقتی که لامپ فلورسنت به برق وصل می‌شود ولتاژی که در دوسر الکترودهای استارتر قرار می‌گیرد برای تخلیه‌ی الکتریکی آن کافی است. این اختلاف سطح باعث یونیزاسیون گاز نئون داخل استارتر شده و از آن جریان عبور می‌کند. در اثر عبور جریان، گاز نئون و تیغه‌ی بی‌متال، گرم شده خم می‌شود و دوالکترود به هم می‌چسبد. در این حالت جریان در فیلامان لامپ و استارتر و چک برقرار شده و باعث سرخ شدن فیلامان‌های لامپ می‌شود. این عمل موجب پرتاب الکترون‌ها از سطح فیلامان شده و گازهای اطراف را یونیزه می‌کند. در این حالت چون الکترود به بی‌متال چسبیده است دیگر تخلیه‌ی الکتریکی بین بی‌متال و الکترود صورت نمی‌گیرد. بی‌متال سرد و از الکترود جدا و در نتیجه مدار سری قطع می‌شود. قطع آنی این جریان در دوسر چک، ولتاژ القایی زیادی ایجاد می‌کند (حدود 75° تا 160° ولت) و چون این ولتاژ در دوسر لامپ قرار می‌گیرد باعث تخلیه‌ی الکتریکی در لوله‌ی بین دو فیلامان می‌شود. پس از گذشت 2 تا 5 ثانیه لامپ روشن می‌شود.

شکل ۳-۱۶ مدار الکتریکی لامپ فلورسنت را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۱۷-۳ نمونه یک کلید ضدآب

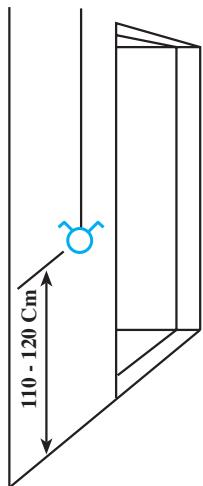
۳-۸ نصب و سیم‌کشی مدارهای روشنایی کلیدهای یک پل، سری، تبدیل با لامپ‌های رشته‌ای و فلورسنت

کلیدهای روشنایی باید براساس موارد استفاده، شرایط محل نصب، ولتاژ مورد لزوم و محاسبه‌ی مقدار جریانی که از آن عبور می‌کند از انواع توکار یا روکار، یک پل، دوپل، سه‌پل، تبدیل، صلبی، و در صورت لزوم از انواع محافظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب، یا ضدجرقه و یا ضدحریق انتخاب شود. این نوع کلیدها در سیستم برق یک فاز 220° ولت باید حداقل تحمل ولتاژ 25° ولت و جریان 1° آمپر را داشته باشد.

کلیدهای روشنایی باید برای بار لامپ‌های رشته‌ای تنگستن و فلورسنت مناسب باشد به طوری که مثلاً برای یک کلید 1° آمپر ممکن است حداکثر 3° عدد لامپ فلورسنت 40 وات با خازن و 40 وات مجموع قدرت 150° وات، یا 20 عدد لامپ فلورسنت 40 وات بدون خازن و با مجموع شدت جریان 160° آمپر یا $8/8$ آمپر یا 160° وات بار رشته‌ای درنظر گرفته شود و برای مدارهایی که دارای بار بیش از این مقادیر باشد باید کلید متناسبی با قدرت بیشتر



الف - ارتفاع کلید در اماکن اداری و صنعتی

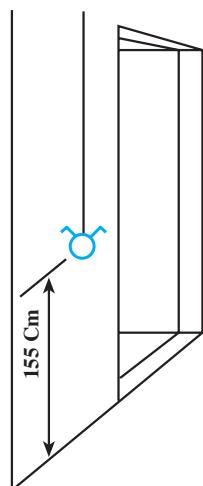

ب - ارتفاع کلید اتاق‌های عمل

انتخاب شود. کلیدها اصولاً باید فاز را قطع و وصل کنند مگر در مواردی که از کلید دوقطبی برای قطع و وصل فاز و نول استفاده شود. به کلید دوقطبی، کلید دوپل نیز می‌گویند.

محل دقیق نصب کلیدها براساس نقشه‌های معماری و با توجه به استقرار تجهیزات، برروی نقشه‌های اجرایی تفضیلی کارگاهی مشخص می‌شود.


کلیدهایی که در کنار در ورودی واقع می‌شود باید در طرف قفل در و در فواصل مساوی از چارچوب نصب شوند.

کلید باید طوری تعییه شود که رو به پایین روشن و رو به بالا خاموش باشد.


ارتفاع نصب کلیدها به شرح زیر خواهد بود : برای اتاق‌های مسکونی، اداری یا کار، آشیزخانه اماکن صنعتی، و مانند آن 11° الى 12° سانتی‌متر از کف تمام شده، شکل (۳-۱۸-الف).

برای اتاق‌های بخش عمل در صورتی که از نوع ضدانفجار نباشد 155 سانتی‌متر از کف تمام شده، کلید راه انداز موتور 12° سانتی‌متر از کف تمام شده (شکل ۳-۱۸-ب).

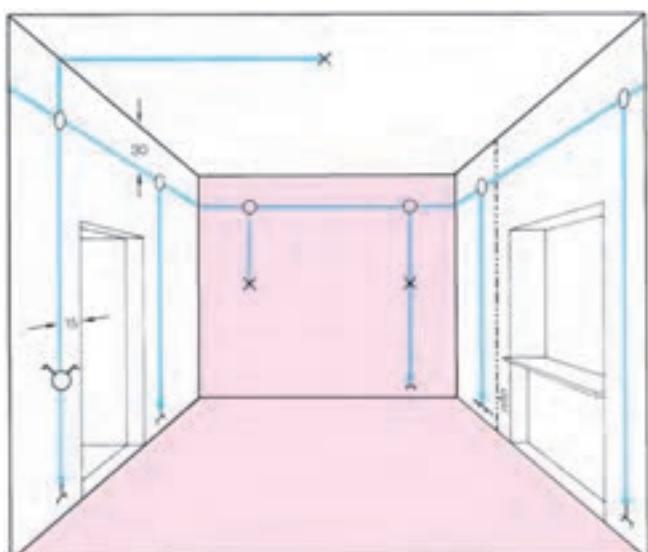کلید کنترل هوکش 12° سانتی‌متر از کف تمام شده، کلید و لوازم برقی در اتاق عمل که ضدانفجار نباشد در ارتفاع 155 سانتی‌متر از کف تمام شده (شکل ۳-۱۸-ب).



ج - سیم‌کشی با استفاده از جعبه تقسیم

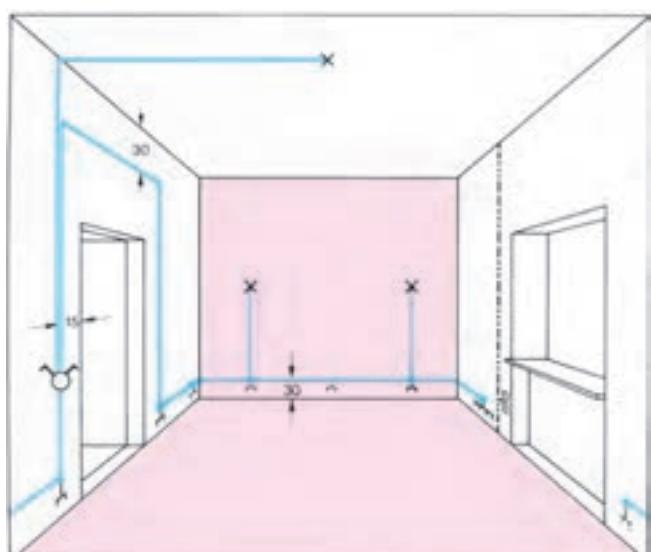

د - سیم‌کشی بدون استفاده از جعبه تقسیم

شکل ۳-۱۸