

«فصل ششم»

تقویت‌کننده‌ی تفاضلی و عملیاتی

(مطابق فصل ششم و هفتم کتاب الکترونیک عمومی ۲)

نهاده‌گلی:

آزمایش تقویت‌کننده‌ی عملیاتی و تفاضلی با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم نسخه‌ی ۱۰/۱

هدف‌های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

عملکرد آن را مشاهده کند.

۴- مدار جمع‌کننده را با استفاده از Op Amp بیندد و عملکرد آن را مشاهده کند.

۵- مدار انگرال‌گیر را با Op Amp بیندد و عملکرد آن را مشاهده کند

۱- مدار تقویت‌کننده‌ی تفاضلی را بیندد و عملکرد آن را تحلیل کند.


۲- مدار جداکننده‌ی فاز را بیندد و عملکرد آن را تحلیل کند.

۳- تقویت‌کننده‌ی عملیاتی را با Op Amp بیندد و

۱۹۴

۶-۱-۲ مدار شکل ۱-۶ را روی میز کار آزمایشگاه

مجازی مولتی‌سیم بیندید. دقت کنید که اندازه‌ی مقاومت‌ها صحیح انتخاب شود.

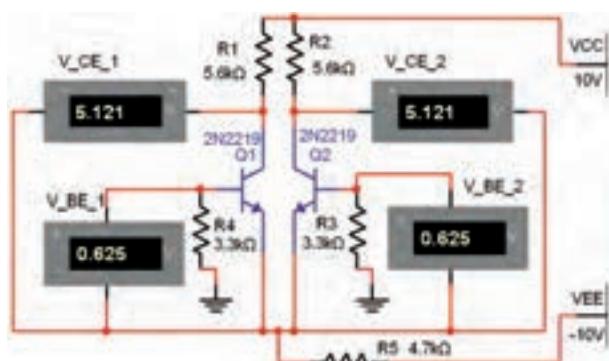

شکل ۶-۱ تقویت‌کننده‌ی تفاضلی

توجه: آزمایش‌های این فصل با نرم‌افزار مولتی‌سیم نسخه‌ی ۱۰/۱ اجرا شده است.

۶-۱ آزمایش ۱: تقویت‌کننده‌ی تفاضلی

۶-۱-۱ یکی از مدارهای پر کاربرد در صنعت الکترونیک، تقویت‌کننده‌ی تفاضلی است. تقویت‌کننده‌ی تفاضلی در بسیاری از مدارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمایش می‌خواهیم با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم، این نوع مدارها را شبیه‌سازی کنیم.


ترانزیستورها را اندازه‌گیری کنید و در جدول ۶-۳ بنویسید.
این پروب در نوار ابزار Instrument قرار دارد.

جدول ۶-۳ اندازه‌گیری جریان و ولتاژ پایه‌های ترانزیستور
با پروب اندازه‌گیری

پایه	B		C		E	
کمیت	V	I	V	I	V	I
	Volt	mA	Volt	mA	Volt	mA
Q_1						
Q_2						

۱۹۵

۶-۱-۷ مدار شکل ۶-۱ را به مدار ۶-۲ تغییر دهید. اثر تغییرات پتانسیومتر را روی ولتاژ پایه‌های ترانزیستورها بررسی کنید. در شرایط تعادل باید ولتاژ پایه‌های ترانزیستورها با هم برابر باشند. برای این منظور از پروب اندازه‌گیری استفاده نمائید. برای مشاهده مقادیر ولتاژ روی پروب در کلکتور ترانزیستورها کلیک کنید تا بتوانید ولتاژ لحظه‌ای را بینید.

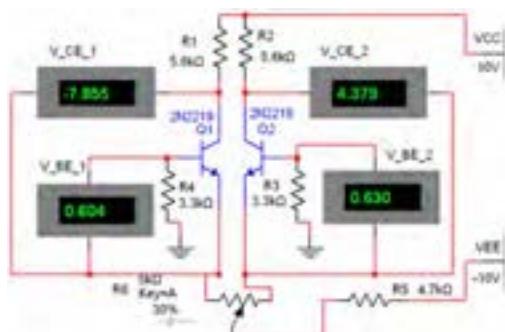

شکل ۶-۲ بررسی اثر پتانسیومتر روی
مدار تقویت‌کننده تفاضلی



در مدار تقویت‌کننده تفاضلی به دلیل این که ترانزیستورها و مقاومت‌ها دارای تولرانس هستند، معمولاً مقادیر ولتاژها در کلکتور ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 با هم برابر می‌شود.

۶-۱-۳ در شکل ۶-۱ روی ولت‌مترها علامت گذاری شده است. برای مثال ولتاژ V_{BE} ترانزیستور Q_1 ، V_{BE-1} نام گذاری شده است. نام گذاری را تغییر دهید.
در مورد اجرای کار توضیح دهید.



۶-۱-۴ ولتاژ پایه‌های هر یک از ترانزیستورها را با ولت‌متر موجود در مدار اندازه‌گیری کنید و در جدول ۶-۱ بنویسید.

جدول ۶-۱ اندازه‌گیری ولتاژ پایه‌های ترانزیستور

	Q_1	Q_2
V_{BE}		
V_{CE}		
V_C		
V_E		


۶-۱-۵ هر یک از ترانزیستورها در چه وضعیتی قرار دارند (اشباع - قطع - فعال)؟ نتیجه را در جدول ۶-۲ بنویسید و دلیل آن را توضیح دهید.

جدول ۶-۲ وضعیت ترانزیستورها

ترانزیستور	وضعیت
Q_1	
Q_2	



۶-۱-۶ با استفاده از پروب اندازه‌گیری در نرم‌افزار مولتی‌سیم (multisim) ولتاژ و جریان پایه‌های (measurment probe)

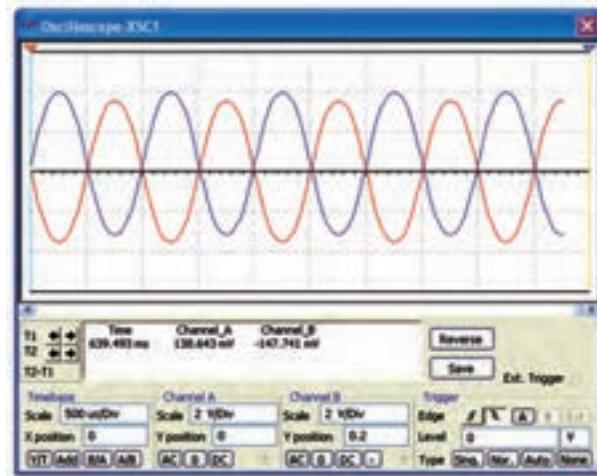


شکل ۶-۴ شکل موج خروجی تقویت‌کننده‌ی تفاضلی در حالتی که ورودی Q2 زمین شده است.

۶-۱۱ دامنه‌ی ورودی را در حدی تنظیم کنید که شکل موج خروجی با حداقل دامنه و بدون اعوجاج باشد. مقادیر ولتاژ خروجی‌ها را یادداشت کنید.

$$V_{C_{Q_1}} = \dots \text{V} \quad V_{C_{Q_2}} = \dots \text{V}$$

۶-۱۲ با توجه به شکل موج ترسیم شده روی اسیلوسکوپ اختلاف فاز بین ولتاژهای $V_{C_{Q_1}}$ و $V_{C_{Q_2}}$ چند درجه است؟ توضیح دهید.

$$\varphi = \dots$$

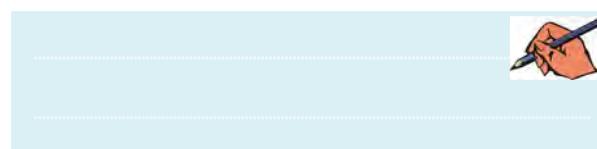


۶-۱۳ با توجه به سیگنال ورودی و ولتاژهای به دست آمده در مرحله‌ی قبل، مقدار A_{V_i} و A_{V_r} را از رابطه‌های:


$$A_{V_r} = \frac{V_{O_r}}{V_i} \quad \text{و} \quad A_{V_i} = \frac{V_{O_i}}{V_i}$$

$$A_{V_i} = \frac{V_{O_i}}{V_i} = \dots \quad A_{V_r} = \frac{V_{O_r}}{V_i} = \dots$$

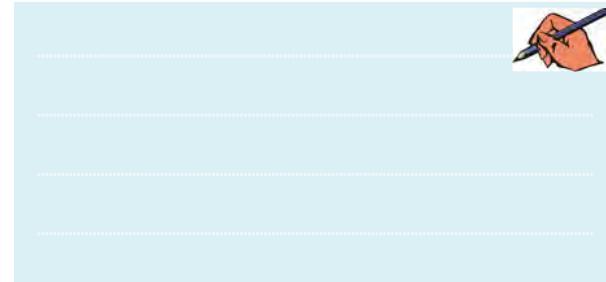۶-۱۸ مقدار پتانسیومتر را تغییر دهید و اثر آن را روی ولتاژ کلکتور ترانزیستورها مشاهده کنید و درباره‌ی آن توضیح دهید.



۶-۹ مدار شکل ۶-۳ را بیندید.

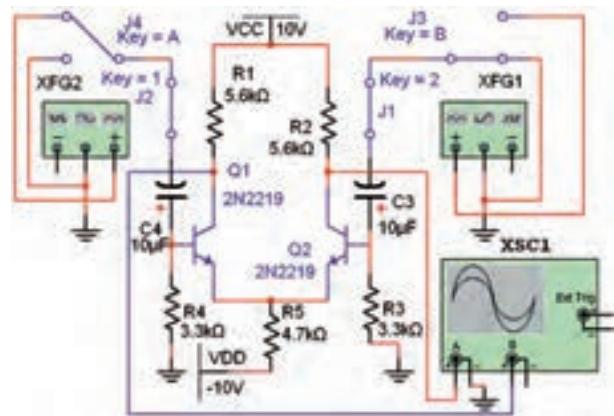

شکل ۶-۳ عمل تقویت در تقویت‌کننده‌ی تفاضلی



کلیدهای J1 و J2 برای بستن مسیر سیگنال و کلیدهای J3 و J4 برای انتخاب اتصال مشترک زمین و سیگنال ژنراتور است.

۶-۱۰ سیگنال ژنراتور صوتی را روی سیگنال سینوسی با دامنه‌ی ۵۰ میلی ولت پیک تو پیک و فرکانس ۱ کیلوهرتز تنظیم کنید. کلید J3 را به زمین و کلید J4 را به سیگنال ژنراتور متصل کنید. در این شرایط کلیدهای J1 و J2 در حالت بسته قرار می‌گیرند. در این حالت شکل موج خروجی‌ها باید مشابه شکل ۶-۴ باشد.

تمرین ۱: نوع ترانزیستورها را به BC107 تغییر دهید و کلیه مراحل این قسمت را تکرار کنید.

این که بتوانیم دو سیگنال با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه داشته باشیم، به مدار جداکننده فاز نیاز داریم. در بخش بعدی به شرح مدار جداکننده فاز می‌پردازیم.



۶-۱-۱۴ مقدار ΔAV را محاسبه کنید.

$$\Delta A_v = A_{V_r} - A_{V_i} = \dots\dots$$

۶-۱-۱۵ اختلاف فاز بین دو سیگنال خروجی را به کمک اسیلوسکوپ و در حالت Y/X و از طریق منحنی لیسازور به دست آورید.

$$\varphi = \dots\dots$$

۶-۱-۱۶ در مدار شکل ۳-۶ ورودی مدار را از طریق کلید B به سیگنال ژنراتور و کلید A را به زمین وصل کنید. مراحل آزمایش ۶-۱-۱۶ تا ۶-۱-۱۶ را با این شرایط تکرار کنید و نتایج را با هم مقایسه نمایید. در باره نتایج به دست آمده توضیح دهید.




۶-۲ آزمایش ۲: مدار جداکننده فاز

۱۹۷

۶-۲-۱ مدار جداکننده فاز برای تهیه دو سیگنال با دامنه مساوی و اختلاف فاز ۱۸۰ درجه به کار می‌رود. با استفاده از ترانسفورماتور سه سر نیز می‌توانیم مدارهای ترانزیستوری با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه ایجاد کنیم.

۶-۲-۲ مدار شکل ۶-۵ را بیندید.

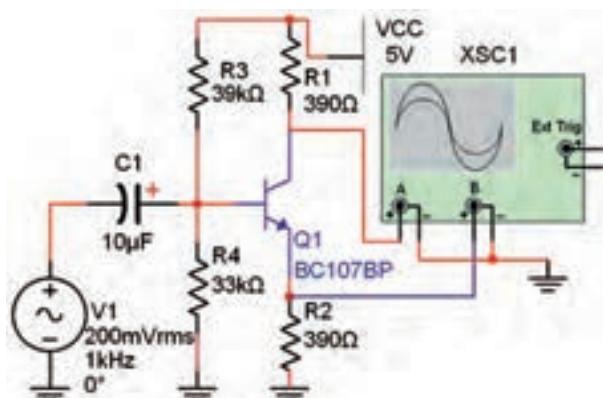

شکل ۶-۵ مدار جداکننده فاز

۶-۲-۳ شکل موج خروجی در کلکتور و امیتر را مشاهده و بررسی کنید. این شکل موج باید مشابه شکل ۶-۶ باشد.


۶-۱-۱۷ هر دو ورودی Q_1 و Q_2 را به وسیله کلیدهای A و B به سیگنال ژنراتور وصل کنید. خروجی‌های $V_{C_{Q_1}}$ و $V_{C_{Q_2}}$ را مشاهده نمایید. آیا سیگنال خروجی وجود دارد؟ توضیح دهید.




۶-۱-۱۸ نتایج حاصل از این آزمایش را تحلیل کنید و به طور خلاصه بنویسید.



ولتاژ کانال‌های ۱ و ۲ را بنویسید.

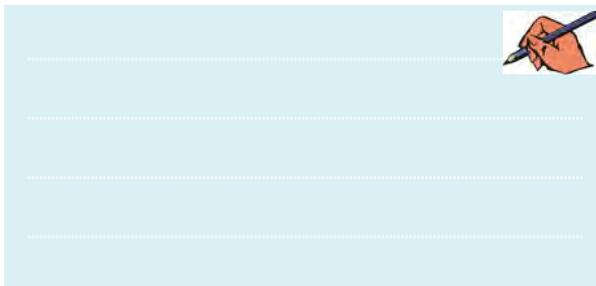

۶-۲-۸ مطابق شکل ۶-۸ یک پتانسیومتر $1\text{K}\Omega$ با مقاومت 390Ω با پایه‌ی امیتر مدار جداکننده فاز سری کنید. منع V_1 را به دستگاه اسیلوسکوپ وصل نماید. پتانسیومتر را تغییر دهید و اثر آن را روی شکل موج‌های خروجی مشاهده کنید.

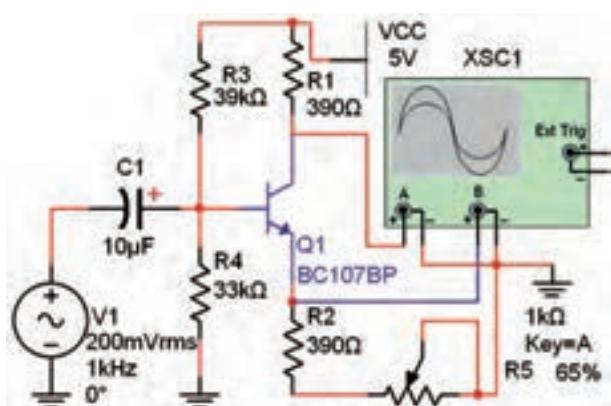


شکل ۶-۸ اثر تغییر پتانسیومتر روی شکل موج در مدار جداکننده فاز



۶-۲-۹ با افزایش 25% مقاومت شکل موج خروجی چه تغییری می‌کند؟ تجربه کنید و توضیح دهید.



۶-۲-۱۰ با کاهش 25% مقاومت اثر تغییرات را بر روی شکل موج خروجی بنویسید.

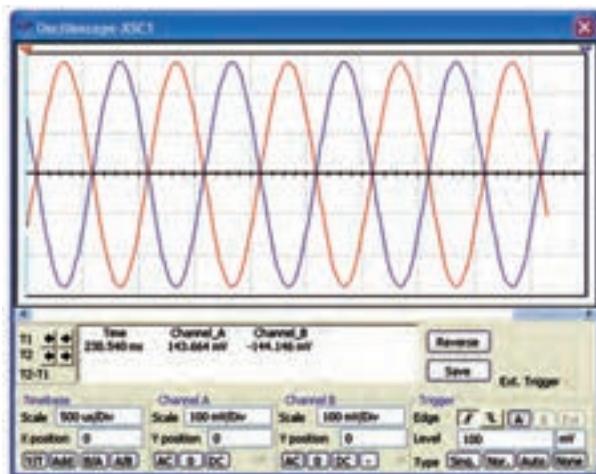

شکل ۶-۶ شکل موج خروجی‌های مدار جداکننده فاز


۶-۲-۴ بهره‌ی ولتاژ هر یک از خروجی‌ها را محاسبه کنید.

$$\text{بهره‌ی ولتاژ کلکتور } A_{V_C} = \frac{V_{O_1}}{V_i} = \dots\dots\dots$$

$$\text{بهره‌ی ولتاژ امیتر } A_{V_i} = \frac{V_{O_2}}{V_i} = \dots\dots\dots$$

۱۹۸

۶-۲-۵ خروجی V_1 و V_2 در مدار شکل ۶-۵ را به ترتیب به ورودی‌های مدار شکل ۶-۳ وصل کنید. تمام کلیدهای شکل ۶-۳ را به صورت بسته مشابه شکل ۶-۷ در آورید.

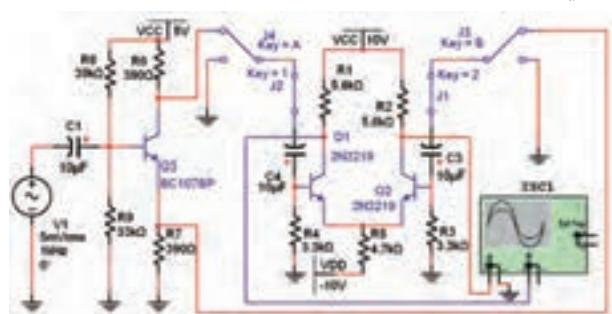


شکل ۶-۷ مدار تقویت‌کننده تفاضلی با مدار جداکننده فاز

۶-۲-۶ اسیلوسکوپ را به V_{O_1} و V_{O_2} متصل کنید. منبع V_1 را طوری تغییر دهید که V_{O_1} و V_{O_2} بدون اعوجاج و در بیشترین مقدار خود باشد.

۶-۲-۷ شکل موج خروجی را رسم کنید و حوزه‌ی کار

۶-۳-۲ مدار را راهاندازی کنید و با استفاده از اسیلوسکوپ مطابق شکل ۶-۱۰ دامنه‌ی V_o را به دست آورید و مقدار بهره‌ی مدار را محاسبه کنید.

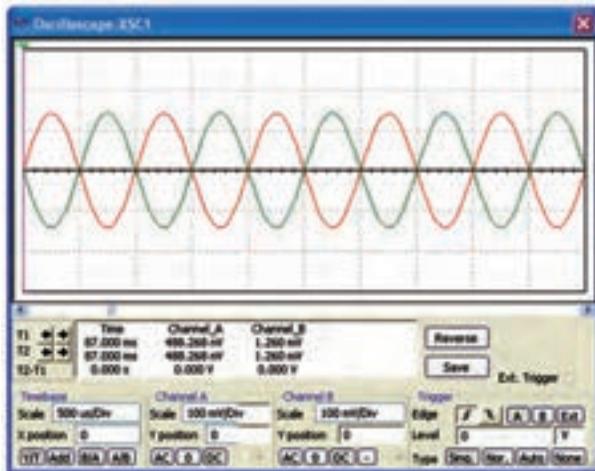

شکل ۶-۱۰ شکل موج‌های ورودی و خروجی Op Amp

۱۹۹

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \dots$$

۶-۳-۳ با توجه به رابطه‌ی $\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_F}{R_1}$ بهره‌ی مدار را محاسبه کنید.

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_F}{R_1} = \dots$$

۶-۳-۴ آیا مقادیر به دست آمده از طریق اندازه‌گیری با مقادیر محاسبه شده برابر است؟ توضیح دهید.



۶-۳-۵ مقاومت R_F را در مدار به $20\text{ k}\Omega$ تغییر دهید و شکل موج ورودی و خروجی را در مدار شکل ۶-۹ مشاهده نمایید. مقدار A_v را از طریق عملی و تئوری به دست آورید.

$$A_v = \dots \quad \text{عملی}$$

$$A_v = \dots \quad \text{تئوری}$$

سوال ۱ نقش پتانسیومتر در مدار جداکننده‌ی فاز را شرح دهید.



سوال ۲ مدار جداکننده‌ی فاز علاوه بر تقویت کننده‌ی تفاضلی چه کاربرد دیگری دارد؟ توضیح دهید.




تمرین ۲: آزمایش مربوط به تقویت کننده‌ی تفاضلی را با ترانزیستور $N2222$ تکرار کنید و نتایج را با هم مقایسه نمایید. آیا نتایج مشابه است؟ چرا؟ توضیح دهید.



۶-۳ آزمایش ۳: تقویت کننده‌ی عملیاتی

۶-۳-۱ مدار شکل ۶-۹ یک مدار تقویت کننده‌ی عملیاتی با ضریب منفی است. مدار را روی میز کار آزمایشگاه مجازی بیندید. توجه داشته باشید که Op Amp انتخاب شده از نوع Virtual است.

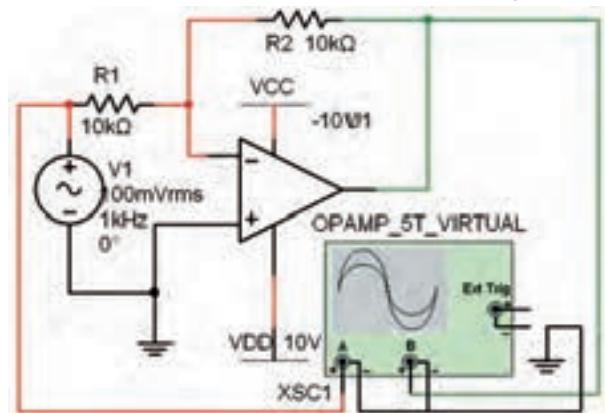


شکل ۶-۹ مدار تقویت کننده‌ی عملیاتی با ضریب منفی

دست می‌آید. در مدار شکل ۶-۱۱ مقدار A_v را محاسبه کنید.

$$A_v = \dots$$

۶-۳-۹ مطابق شکل ۶-۱۲ یک کلید به ورودی وصل کنید تا بتوانید سیگنال زنر اتور را قطع و وصل کنید.

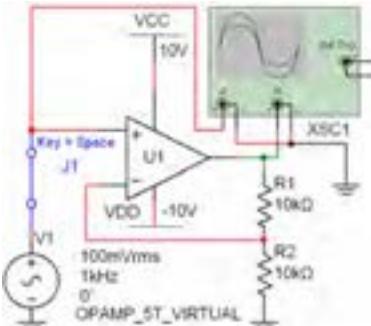


شکل ۶-۱۲ اتصال کلید به مدار Op Amp

۶-۳-۱۰ ولتاژ DC پایه‌های Op Amp در حالتی که کلید باز و مدار بدون سیگنال است را با پروف مخصوص اندازه‌گیری مشخص کنید و در جدول ۶-۴ بنویسید.

جدول ۶-۴ ولتاژ پایه‌های Op Amp

پایه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
ولتاژ							

۶-۳-۱۱ مقاومت R را با توجه به شکل ۶-۱۳ با یک پتانسیومتر $10\text{ k}\Omega$ تعویض نمائید.

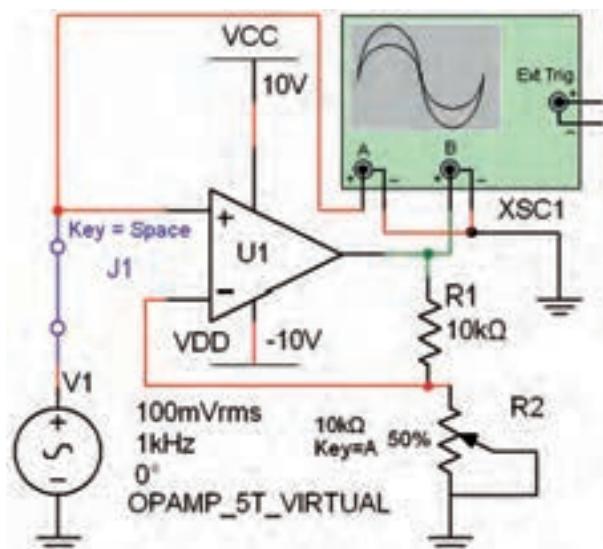

شکل ۶-۱۳ اثر تغییرات R روی پهنه‌ی مدار

۶-۳-۱۲ بهره‌ی مدار را در شرایطی که پتانسیومتر روی مقادیر $\%20$, $\%40$, $\%60$, $\%80$ و $\%100$ (۶ حالت) قرار

سؤال ۳ آیا مقادیر به دست آمده در دو حالت عملی و


تئوری هم برابر است؟ توضیح دهید.



۶-۳-۶ مقاومت R را به $50\text{ k}\Omega$ اهم و مقاومت R را به $150\text{ k}\Omega$ اهم تغییر دهید. شکل موج‌های ورودی و خروجی را مشاهده کنید و ضریب بهره را از روی شکل موج محاسبه نمایید. آیا مقادیر به دست آمده در دو روش تئوری و عملی با هم انطباق دارد؟ شرح دهید.




۶-۳-۷ مدار شکل ۶-۱۱ یک مدار تقویت‌کننده‌ی عملیاتی با ضریب مثبت است. مدار را روی میز کار آزمایشگاه مجازی بیندید.

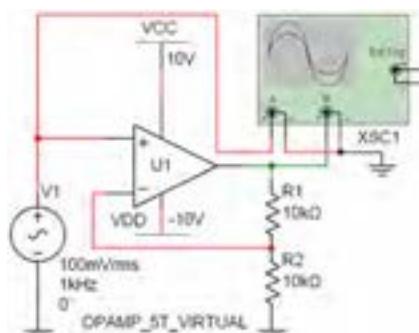

شکل ۶-۱۱ مدار تقویت‌کننده‌ی عملیاتی با ضریب مثبت

۶-۳-۸ می‌دانیم در تقویت‌کننده‌ی عملیاتی با ضریب

تقویت مثبت مقدار A_v از رابطه‌ی: $A_v = \frac{V_{O_v}}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ به

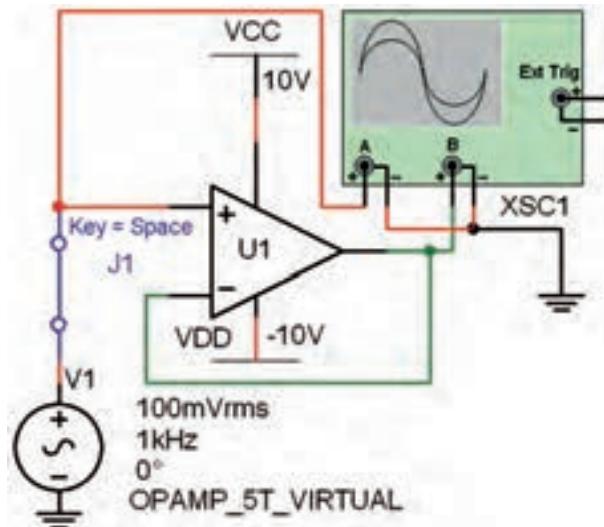

شکل ۶-۱۴ مدار بافر مثبت

۶-۳-۱۷ در مدار شکل ۶-۱۴ کلید J1 را باز

کنید تا سیگنال AC از مدار قطع شود. ولتاژ DC پایه‌های Op Amp را به کمک پرروب اندازه‌گیری به دست آورید و نتایج را در جدول ۶-۶ بنویسید.
جدول ۶-۶ اندازه‌گیری ولتاژهای DC مدار بافر مثبت

پایه	ولتاژ
مثبت	
منفی	
خروجی	

۶-۳-۱۸ شکل موج ورودی و خروجی مدار بافر مثبت

را مشاهده و رسم نمائید.



سوال ۵ با توجه به شکل موج، مدار بافر مثبت است یا منفی؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.



دارد به کمک اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و در جدول ۶-۵ بنویسید.

جدول ۶-۵ تغییر پتانسیومتر و اثر آن روی بهره

R_2 درصد	A_v		R ₁ اندازه‌گیری با اهم‌متر
	اندازه‌گیری	تئوری	
%۰			
%۲۰			
%۴۰			
%۶۰			
%۸۰			
%۱۰۰			

۶-۳-۱۳ با استفاده از اهم‌متر مقاومت هر یک از حالات را اندازه‌گیری و در جدول ۶-۵ بنویسید.

۶-۳-۱۴ بهره‌ی مدار را با استفاده از رابطه‌ی تئوری به دست آورید و در جدول ۶-۵ بنویسید.

۶-۳-۱۵ جدول ۶-۵ را بررسی کنید و درباره‌ی نتایج حاصل از آن توضیح دهید.



سوال ۴ آیا با افزایش مقاومت R₁، مقدار بهره‌ی مدار تغییر می‌کند؟ چرا؟ توضیح دهید.



۶-۳-۱۶ مدار شکل ۶-۱۴ یک بافر مثبت است. مدار را روی میز کار آزمایشگاه معجازی بیندید.

۶-۴-۴ مقدار ولتاژ خروجی مدار را با استفاده از رابطه‌ی

$$V_o = \dots\dots\dots$$

مربوط به مدار محاسبه کنید.

سوال ۷: مقادیر به دست آمده از طریق اندازه‌گیری و محاسبه را مقایسه کنید و نتیجه را توضیح دهید.



۶-۴-۵ اگر مقاومت فیدبک دو برابر شود، ولتاژ خروجی چه تغییری می‌کند؟ روی نرمافزار تجربه کنید و نتایج را توضیح دهید.



تمرین ۳: فرض کنید یک منبع ۱۰ ولتی داریم و با استفاده از مدار جمع‌کننده می‌خواهیم ولتاژ خروجی را به ۲۳ ولت برسانیم. مقادیر مقاومت‌ها را محاسبه کنید.

$$R_1 = \dots\dots\dots \Omega \quad R_2 = \dots\dots\dots \Omega$$


$$R_3 = \dots\dots\dots \Omega \quad R_f = \dots\dots\dots \Omega$$

۶-۴-۶ مدار جمع‌کننده‌ی تمرین ۳ را در فضای نرم‌افزاری بیندید و درباره‌ی نتایج آن توضیح دهید.



۶-۴ آزمایش ۴: مدار جمع‌کننده

۶-۴-۱ یکی از نیازها در مدارهای الکترونیک جمع کردن چند سیگنال با یک دیگر است. برای این کار می‌توانیم از یک مدار جمع‌کننده که با Op - Amp ساخته می‌شود استفاده کنیم. برای این منظور هر یک از منابع تغذیه را با یک مقاومت به پایه‌ی منفی Op - Amp وصل می‌کنیم و یک مقاومت فیدبک نیز بین ورودی و خروجی قرار می‌دهیم، هم‌چنین پایه‌ی مثبت ورودی را مطابق شکل ۶-۱۵ به زمین وصل می‌کنیم.

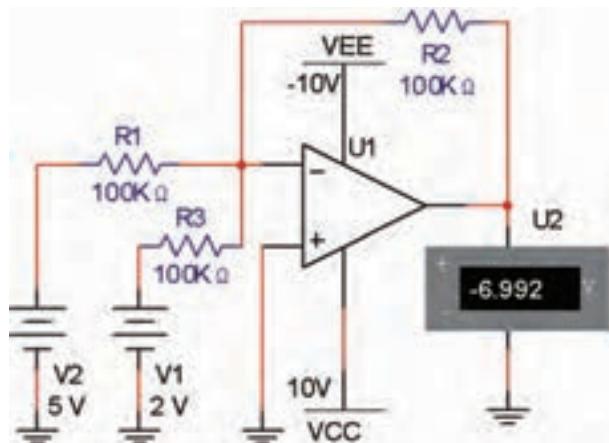

شکل ۶-۱۵ مدار جمع‌کننده

۶-۴-۲ اگر پایه‌ی منفی را به عنوان یک گره در نظر بگیریم، طبق قانون KCL خواهیم داشت:

$$V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \dots \right)$$

سوال ۶: اگر $R_3 = R_2 = R_1$ باشد، چه رابطه‌ای بین ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی برقرار خواهد شد؟ توضیح دهید.




۶-۴-۳ مدار شکل ۶-۱۵ را در فضای آزمایشگاه مجازی بیندید. نرم‌افزار را فعال کنید و مقدار ولتاژ نشان داده شده توسط مولتی‌متر را بنویسید.

$$V_o = \dots\dots\dots$$

ورودی مثبت و ورودی منفی، چگونه با هم مقایسه می‌شود؟
توضیح دهید.



۶-۵-۶ مدار شکل ۶-۱۷ را روی میز آزمایشگاه مجازی
بیندید.

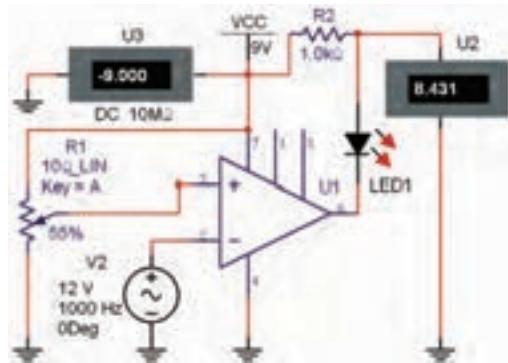

شکل ۶-۱۷ نمونه‌ی دیگری از مدار مقایسه‌کننده



در این مدار حتماً از آی‌سی شماره‌ی ۷۴۱ استفاده کنید. چنان‌چه از آی‌سی Virtual استفاده نمائید، باید تنظیم‌های آن را دقیقاً مشابه آی‌سی ۷۴۱ تغییر دهید تا مدار عمل کند.

۶-۵-۷ مولد سیگنال سینوسی را روی ۱۲ ولت پیک تو پیک و فرکانس ۱۰۰۰ هرتز بگذارید. تولرانس مقدار مقاومت متغیر را روی ۵ درصد قرار دهید. مدار را روشن کنید. مقدار مقاومت R_1 را به گونه‌ای تغییر دهید تا مطابق جدول ۶-۷ ولتاژ V_r تغییر کند. در هر مرحله مقدار V_O را در جدول بنویسید.


جدول ۶-۷ تغییر ولتاژ V_r و تاثیر آن روی V_O

V_r	۰	۲	۳	۴	۶	۷	۹
V_O							
وضعیت LED							

۶-۵-۸ با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول ۶-۱

۶-۶ آزمایش ۵: مدار مقایسه‌کننده

۶-۵-۱ مدارهای مقایسه‌کننده مدارهای هستند که برای مقایسه‌ی دو سطح ولتاژ به کار می‌روند. در شکل ۶-۱۶ یک نمونه مدار مقایسه‌کننده را ملاحظه می‌کنید. در این مدار دو منبع ولتاژ E_1 و E_2 با هم مقایسه می‌شود و فرمان لازم را به خروجی می‌دهد.

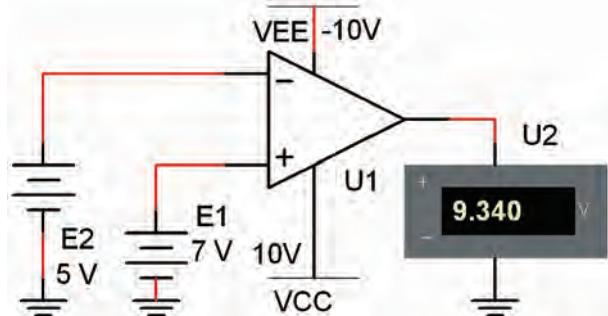

شکل ۶-۱۶ مقایسه‌ی دو ولتاژ E_1 و E_2 توسط Op - Amp

۶-۶-۲ مدار شکل ۶-۱۶ را روی ۷ ولت بگذارید و ولتاژ E_2 را روی ۵ ولت تنظیم کنید. مقدار ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید.
۶-۶-۳ مقدار ولتاژ E_1 را روی ۵ ولت بگذارید و ولتاژ E_2 را روی ۷ ولت تنظیم کنید. مقدار ولتاژ خروجی را در این جالت اندازه بگیرید.

۶-۶-۴ مقادیر اندازه گیری شده در مراحل ۶-۵-۲ و ۶-۵-۳ را با هم مقایسه کنید. در کدام حالت Op - Amp فرمان مثبت دریافت کرده و خروجی مثبت است؟ توضیح دهید.




۶-۶-۵ رفتار مدار را با ولتاژهای متفاوت تکرار کنید و نتایج حاصل را بنویسید.



سؤال ۸: در مدار Op - Amp ولتاژهای داده شده به

۶-۶-۲ مدار شکل ۶-۱۹ را روی میز آزمایشگاه مجازی بیندید.

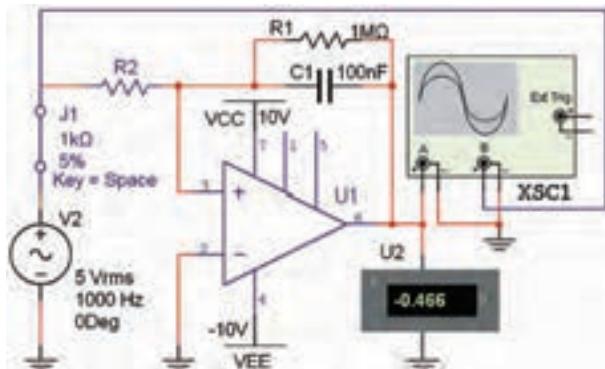

شکل ۶-۱۹ مدار انتگرال‌گیر

۶-۶-۳ طبق شکل ۶-۱۹ یک کلید با سیگنال‌ژنراتور سری کنید و آن را در حالت باز بگذارید. ولتاژ DC خروجی را با ولت‌متر یا پروب اندازه‌گیری، اندازه بگیرید. آیا ولتاژ خروجی صفر است؟ چرا؟ توضیح دهید.



۶-۶-۴ سیگنال‌ژنراتور را روی دامنه‌ی ۵ ولت و فرکانس یک کیلو هرتز تنظیم کنید. مقاومت $1M\Omega$ را با خازن $1\mu F$ موازی نمایید. شکل موج ورودی و خروجی را مشاهده و رسم نمایید. درباره نتایج حاصل توضیح دهید.



۶-۶-۵ جای خازن و مقاومت را عوض کنید و مقاومت $1M\Omega$ حذف نمایید. سیگنال‌ژنراتور را به موج مثلثی تغییر دهید. شکل موج خروجی را مشاهده و رسم نمایید.




۶-۶-۶ نتایج به دست آمده را تحلیل کنید و درباره

در کدام مراحل LED روشن یا خاموش است؟ شرایط را در جدول ۶-۶-۱ بتوانید و درباره چگونگی روشن شدن LED توضیح دهید.



۶-۶-۹ اسیلوسکوپ را به خروجی مدار مطابق شکل ۶-۱۸ متصل کنید و شکل موج خروجی (دو سر LED) و ورودی را به طور همزمان ببینید.

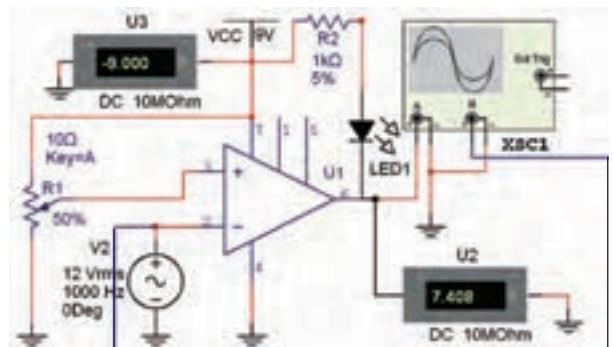

شکل ۶-۱۸ مدار مقایسه‌کننده برای مشاهده‌ی شکل موج

۶-۶-۱۰ درباره نتایج حاصل شده توضیح دهید.



۶-۶ آزمایش ۶: مدار انتگرال‌گیر یا تغییردهنده‌ی شکل موج

۶-۶-۱ مدار انتگرال‌گیر مداری است که می‌تواند شکل موج ورودی را به گونه‌ای تغییر دهد که خروجی آن انتگرال موج ورودی باشد. برای مثال اگر سیگنال ورودی سیگنال مربعی باشد، شکل موج سیگنال خروجی مثلث خواهد بود. همچنین در صورتی که موج ورودی سینوسی باشد، در خروجی موج سینوسی با 90° درجه تقدم فاز خواهیم داشت.

آن توضیح دهید.



۶-۶-۷ با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم ۹ یا ۱۰ مدار بافر منفی را بیندید و درباره‌ی نتایج حاصل شده توضیح دهید.



۶-۶-۸ با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم ۹ یا ۱۰ مدار مشتق‌گیر را بیندید و درباره‌ی نتایج حاصل شده توضیح دهید.

