

اجرای سیم کشی لامپ مهتابی با کلید یک پل

موضوع:

در یک دفتر کار باید یک لامپ مهتابی به وسیله‌ی کابل به صورت روکار سیم کشی شود، قطع و وصل لامپ مهتابی توسط یک کلید یک پل انجام می‌شود.



شکل ۶-۲۵

مراحل انجام کار:

- ۱- وسایل را بر روی صفحه‌ی تابلوی آموزشی نصب و سیم کشی را اجرا کنید.
- ۲- ولتاژ ورودی را اندازه بگیرید.
- ۳- مدار را زیرنظر مربی کارگاه آزمایش کنید.
- ۴- طرز کار مدار را توضیح دهید.

گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.




تمرین:

مدار آزمایش چک و استارت مهتابی: با کمک یک کلید دوپل، دو سریچ به همراه دو لامپ ۱۰۰ یا ۶۰ واتی، جعبه تقسیم و استارت و چک مهتابی و فیوز مداری را طراحی کنید که:
 الف) با وصل یک پل کلید، استارت مهتابی با لامپ اول به طور سری قرار گیرد.
 ب) بازدن پل دیگر کلید، لامپ دوم با چک به طور سری قرار گیرد.

وضعیت روشن شدن لامپ‌ها را در صورت سالم و معیوب بودن استارت و چک مورد بررسی قرار دهید.


تکمیل نقشه‌ی سیم‌کشی لامپ مهتابی با کلید یک‌پل

◀ شمای تک خطی زیر را کامل کنید :

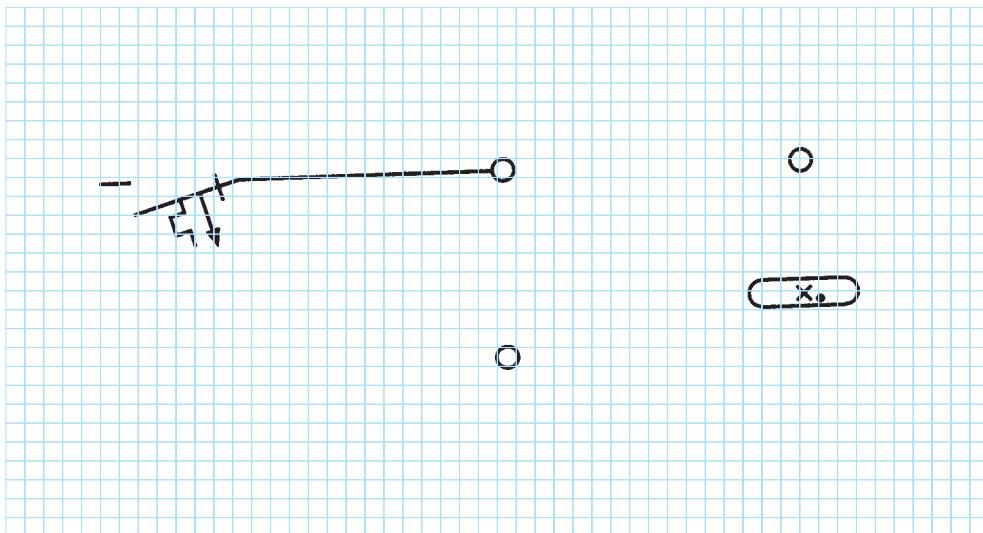

شکل ۶-۲۶


◀ شمای حقیقی زیر را کامل کنید :

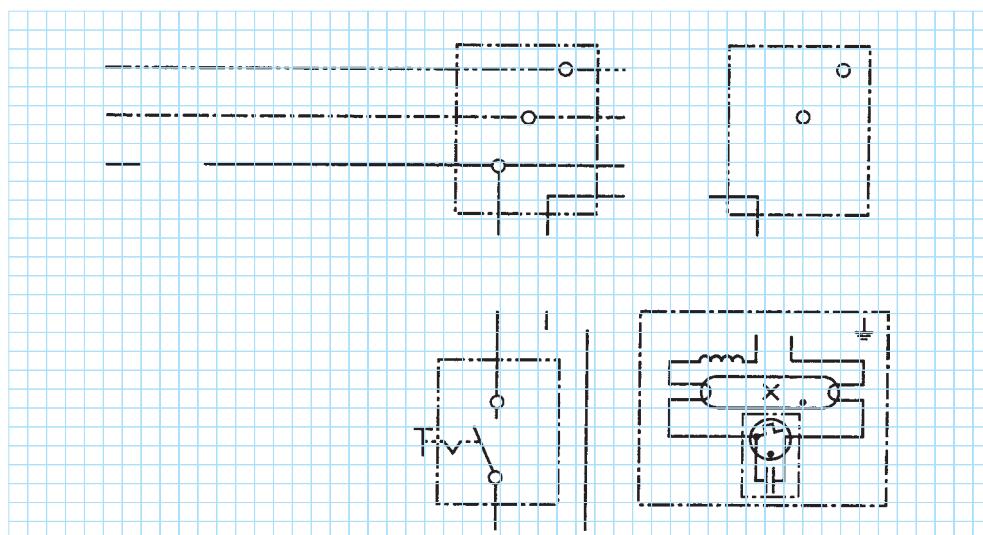

شکل ۶-۲۷

موضوع:

در یک دفتر کار، دو عدد لامپ مهتابی ۲۰ وات، که در یک قاب قرار دارند، به صورت موازی به یکدیگر متصل‌اند و از دو نقطه قابل قطع و وصل‌اند. اجرای سیم‌کشی به صورت روکار با استفاده از کابل انجام شود.

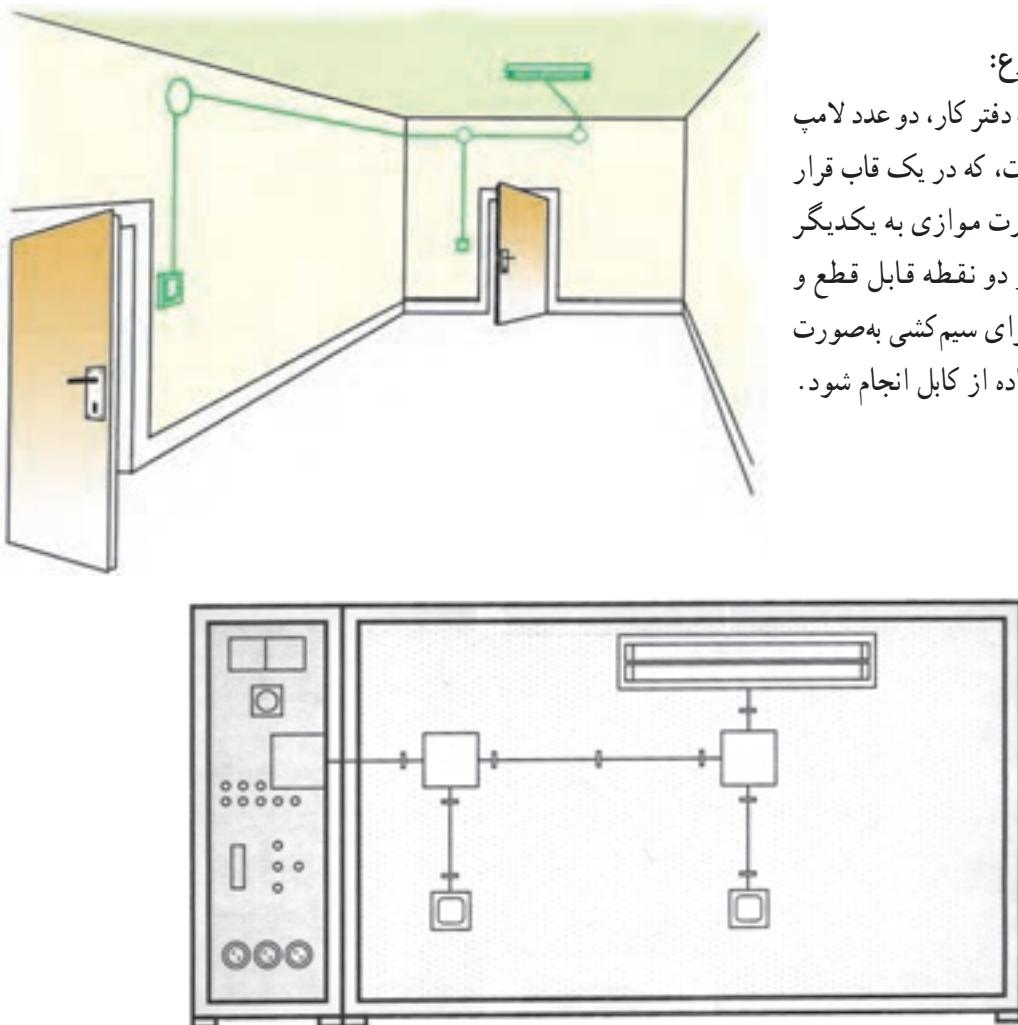

شکل ۶-۲۸

مراحل انجام کار:


- ۱- وسایل را بر روی صفحه‌ی تابلوی آموزشی نصب و سیم‌کشی را اجرا کنید.
- ۲- مدار را زیرنظر مری کارگاه آزمایش کنید.
- ۳- طرز کار مدار را توضیح دهید.

گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.




تکمیل نقشه‌ی سیم‌کشی دو لامپ مهتابی با استفاده از کلید تبدیل

◀ شمای تک خطی زیر را کامل کنید :

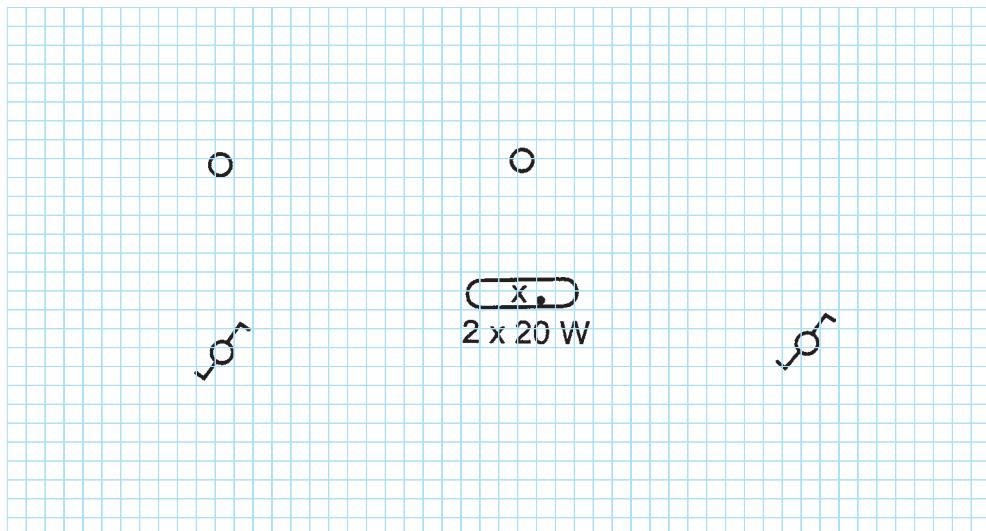

شکل ۶-۲۹

◀ شمای حقیقی زیر را کامل کنید :

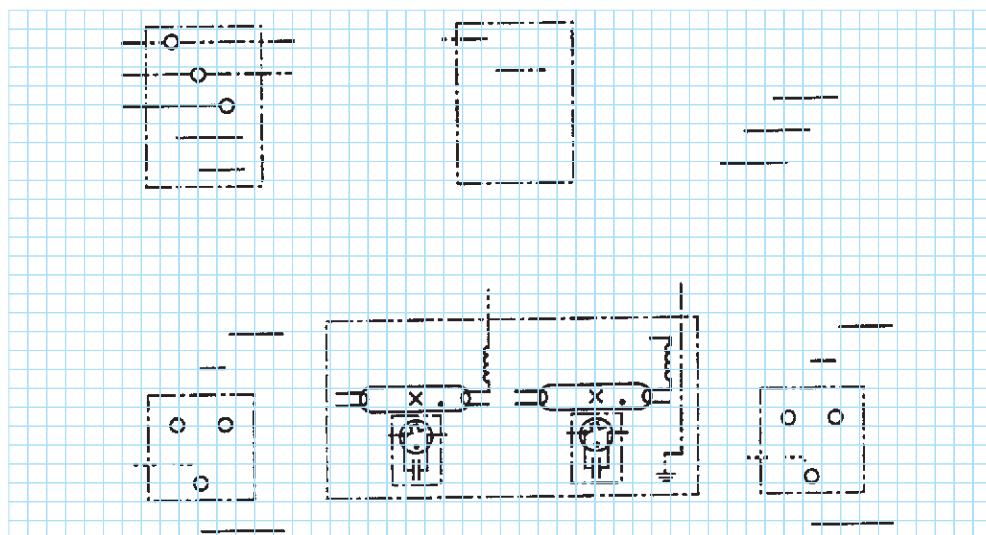

شکل ۶-۳۰

۶-۱۰ مدار الکتریکی رله‌ی راه‌پله

طریقه‌ی اتصال: چون رله‌ی راه‌پله دارای یک کلید سه‌وضعیتی و یک رله (سیم پیچ) و کن tact (کلید) وصل است باید به صورت زیر عمل کرد:

سیم فاز به مشترک کلید سه‌وضعیتی وصل می‌شود و از پیچ شماره‌ی یک سیمی به شستی‌ها برده می‌شود. برگشت شستی‌ها را به رله (سیم پیچ) متصل می‌کنیم و طرف دیگر سیم پیچ را به سیم نول وصل می‌کنیم.


از همان نقطه‌ی شماره‌ی یک به کلید اتصال دهنده‌ی رله می‌بریم (این عمل معمولاً در داخل کلید انجام شده است) و

بازگشت فاز را به ته سریچ‌های لامپ متصل می‌کنیم. هرگاه کلید در حالت یک باشد با فشار دادن هریک از شستی‌ها، لامپ‌ها برای زمان تنظیمی روشن می‌مانند و بعد از گذشت آن زمان، مدار قطع می‌شود. برای این که بتوانیم به طور دائم لامپ‌ها را روشن نگه داریم سیمی از پیچ شماره‌ی دو می‌گیریم و به ته سریچ‌ها می‌بریم.


شکل ۶-۳۱ شمای فنی، حقیقی و مسیر جريان این مدار را نشان می‌دهد.

کاربرد: این مدار برای خاموش و روشن کردن لامپ راه‌پله‌ها از چندین نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

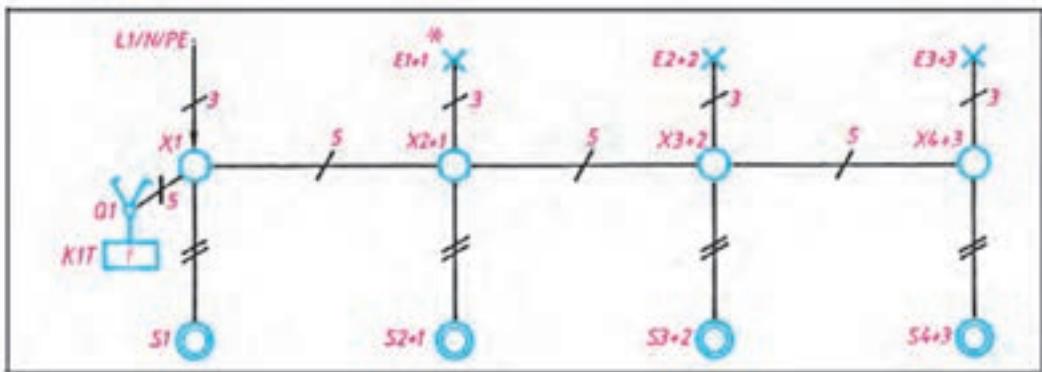
تذکر: باید توجه داشت که کارخانه‌ی سازنده‌ی رله‌ی راه‌پله، راهنمای اتصال آن را، روی بدنه‌ی آن نصب می‌کند.
بنابراین موقع سیم‌کشی، باید به نقشه‌ی آن توجه کرد.



شماي تکخطی رلهی راهپله

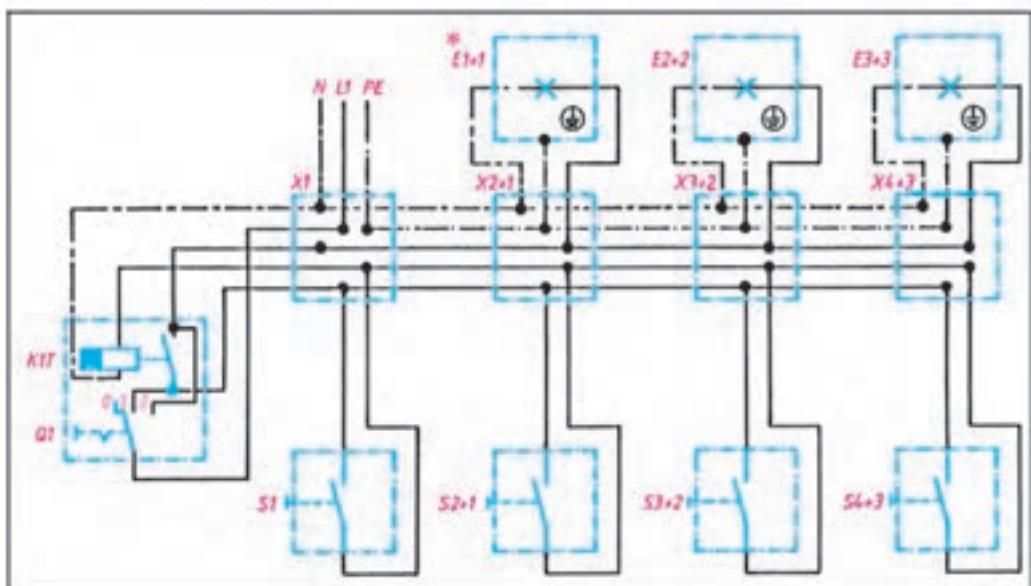

شماي حقيقی رلهی راهپله

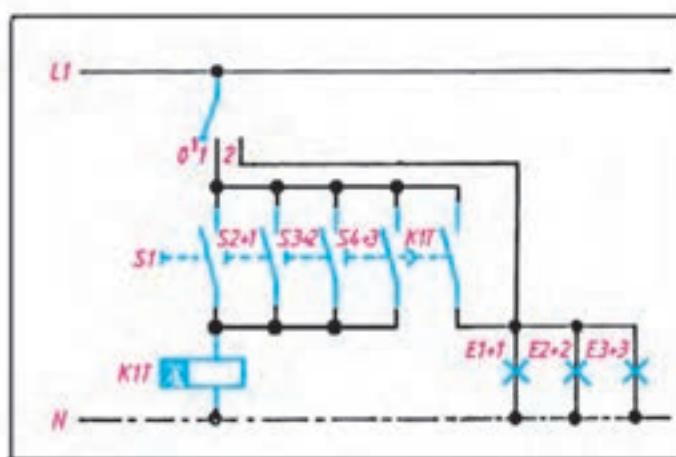

شماي مسیر جريان رلهی راهپله


شكل ۶-۳۱ انواع نقشه‌های مدار کلید راهپله

* اين شماره شانگر طبقات ساختمان است و ارتباط بين تجهيزات موجود در يك طبقه (کلید، لامپ و ...) را نشان مي دهد.

اجرای سیم کشی روشنایی راه پله توسط رله زمانی

موضوع:

روشن کردن لامپ های راه پله ای ساختمان توسط شستی های نصب شده کنار در آپارتمان و رله زمانی. لامپ ها پس از تأخیر زمانی به طور اتوماتیک توسط رله قطع می شود.

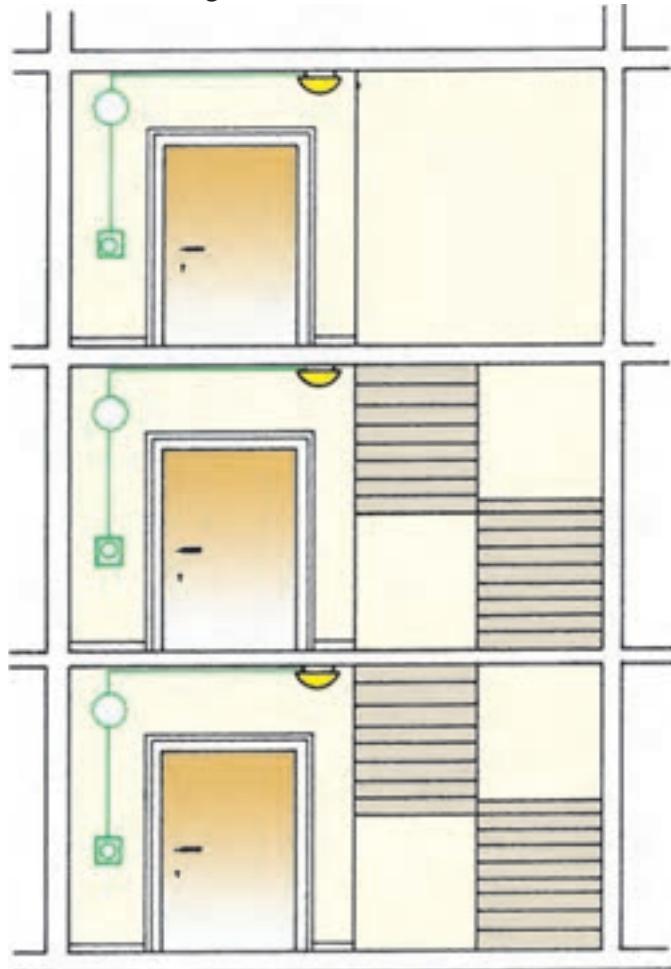

شکل ۶-۳۲

مراحل انجام کار:


- ۱- وسایل را روی تابلوی آموزشی نصب و سیم کشی را اجرا کنید.
- ۲- مدار را آزمایش کنید.
- ۳- طرز کار مدار را توضیح دهید.

گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.




تمکیل نقشه‌ی سیم‌کشی روشنایی راه‌پله توسط رله‌ی زمانی

◀ شمای تک خطی زیر را کامل کنید :

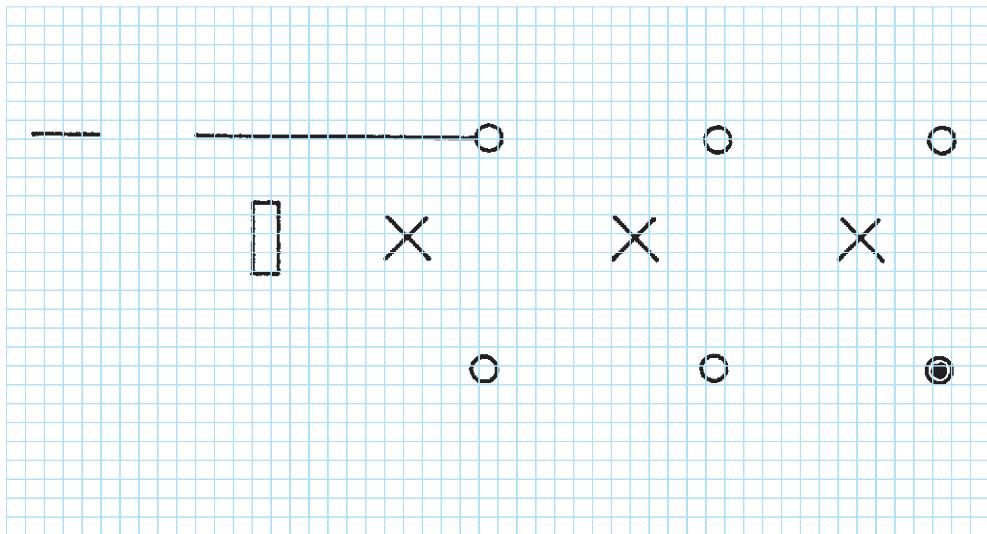

شکل ۶-۳۳

◀ شمای حقیقی زیر را کامل کنید :

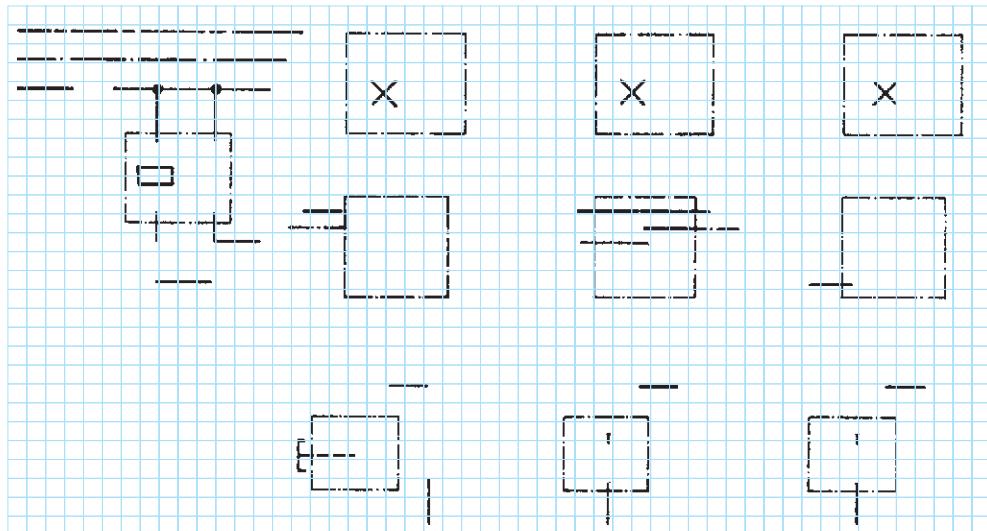

شکل ۶-۳۴

لامپ می بزین (سریچ). ترمینال دیگر سریچ توسط سیمی به طور مستقیم به نول متصل می شود (شکل ۶-۳۵).


شکل ۶-۳۵ شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان این مدار را نشان می دهد.

۶-۱۱ مدار الکتریکی رله‌ی ضربه‌ای


طریقه‌ی اتصال: بعد از اتصال فاز به شستی‌ها، سیم بازگشت همه‌ی آن‌ها به بوین رله وصل می شود و طرف دوم سیم پیچ رله مستقیماً به نول اتصال پیدا می کند. در ضمن سیمی را از فاز به یکی از پیچ‌های کلید رله اتصال می دهیم و بازگشت آن را به ته

کاربرد

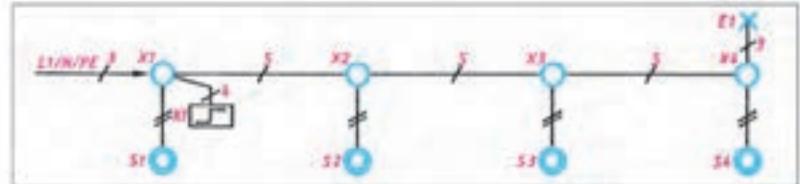
این مدار نیز برای راه‌پله‌ها و محل‌هایی مورد استفاده قرار می گیرد که مصرف کننده باید از چندین محل خاموش و روشن عبور کند؛ بدون این‌که زمان مطرح باشد؛ یعنی به طور خودکار مدار قطع نشود.



شمای تک خطی (اتصال ضربه‌ی جریان)

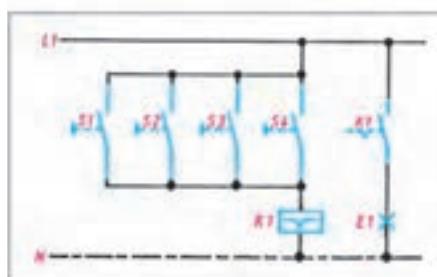

شمای مسیر جریان (اتصال ضربه‌ی جریان)

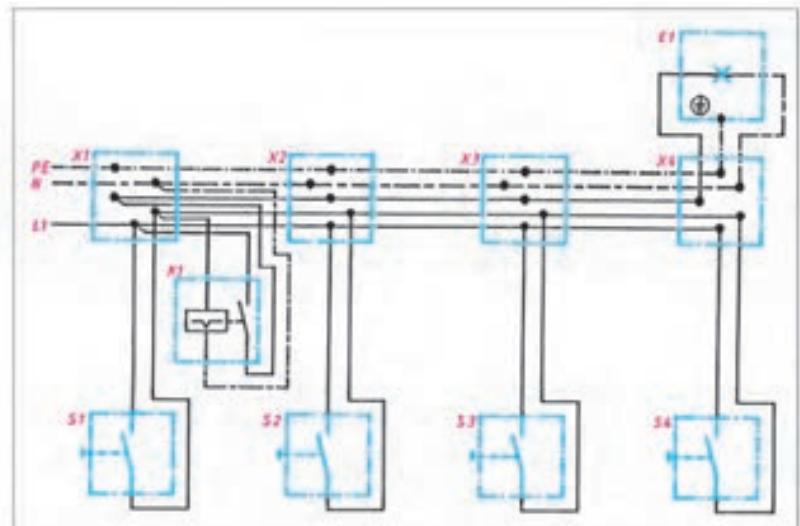


شمای حقیقی (اتصال ضربه‌ی جریان)

شکل ۶-۳۵ انواع شمای مدار رله‌ی ضربه‌ای

اجرای سیم‌کشی روشنایی یک اتاق توسط رلهٔ ضربه‌ای

موضوع:

قطع و وصل یک لامپ در یک اتاق از سه نقطه در کنار درهای ورودی، توسط سه شستی و رلهٔ ضربه‌ای.

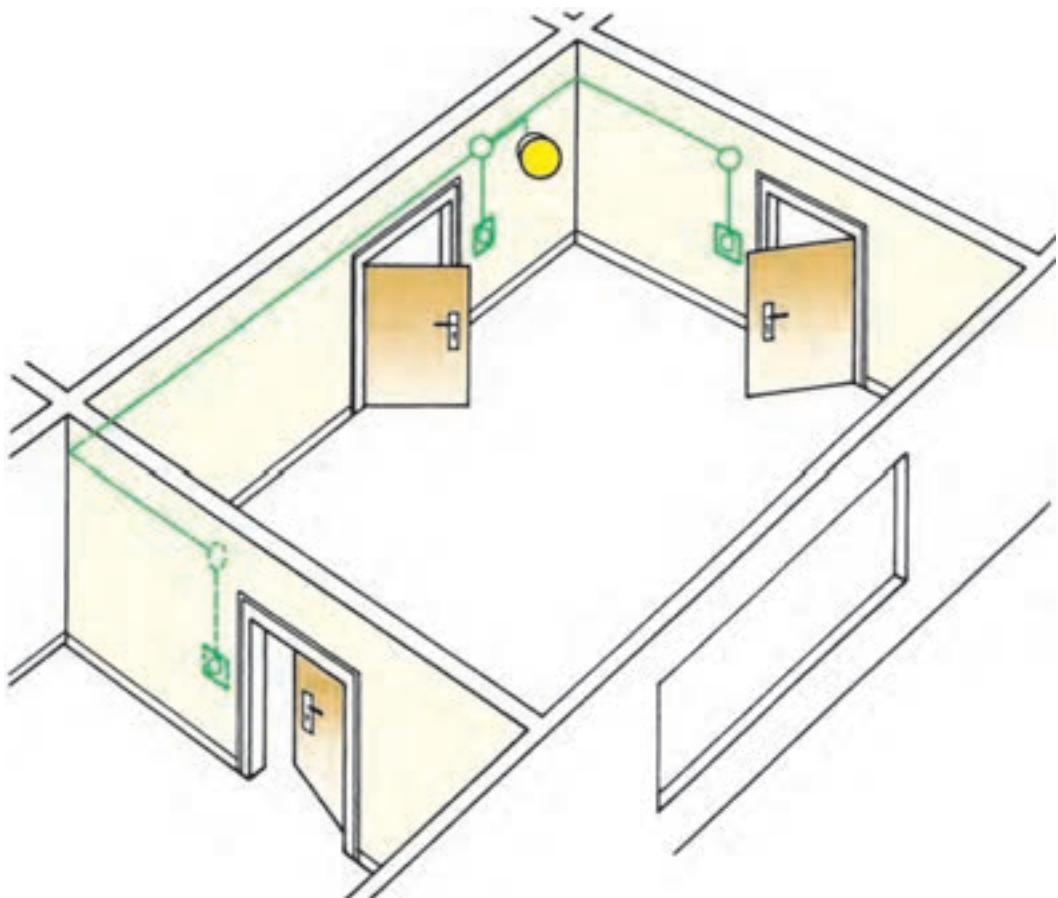

شکل ۶-۳۶

مراحل انجام کار:


- ۱- وسایل را بر روی تابلوی آموزشی نصب و سیم‌کشی را اجرا نماید.
- ۲- مدار را آزمایش کنید.
- ۳- طرز کار مدار را توضیح دهید.

گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.




تکمیل نقشه‌ی سیم‌کشی روشنایی یک اتاق توسط رله‌ی ضربه‌ای

◀ شمای تک خطی زیر را کامل کنید :

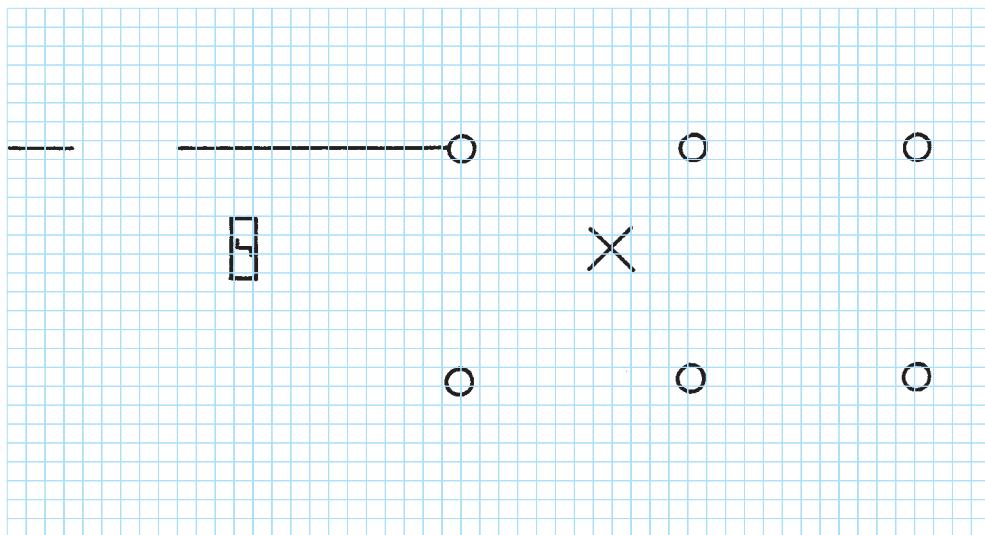

شکل ۶-۳۷


◀ شمای حقیقی زیر را کامل کنید :

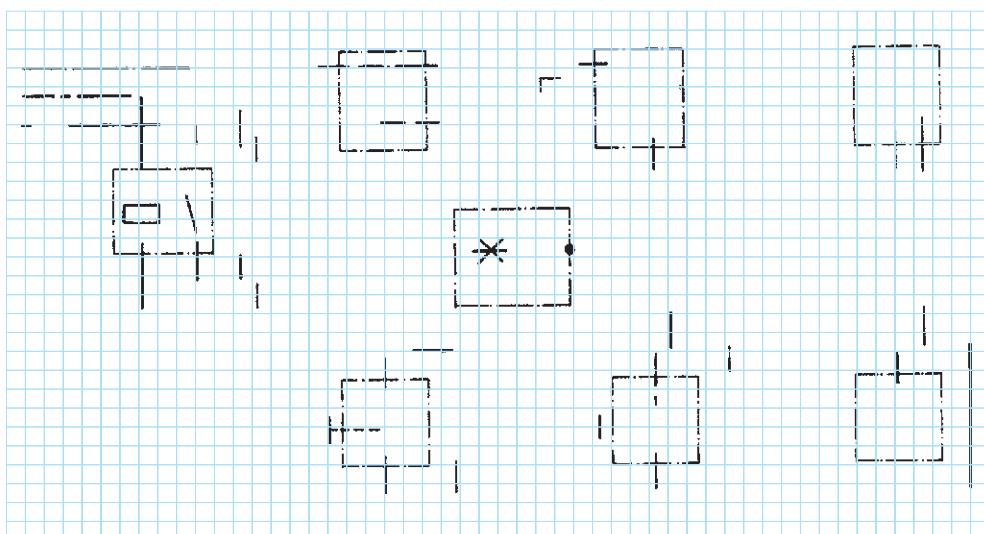

شکل ۶-۳۸

کردن دور کولر) برد می‌شود. (این عمل معمولاً در خود کلید انجام گرفته است). از دو پیچ غیرمشترک کلید تبدیل، به موتور کولر سیم کشی می‌کنیم و یکی را به Hi (تند) و دیگری را به Lo (کُد) وصل می‌کنیم و Com (مشترک) موتور کولر را به سیم نول اتصال می‌دهیم.

شکل ۶-۳۹ شمای حقیقی این مدار را نشان می‌دهد.

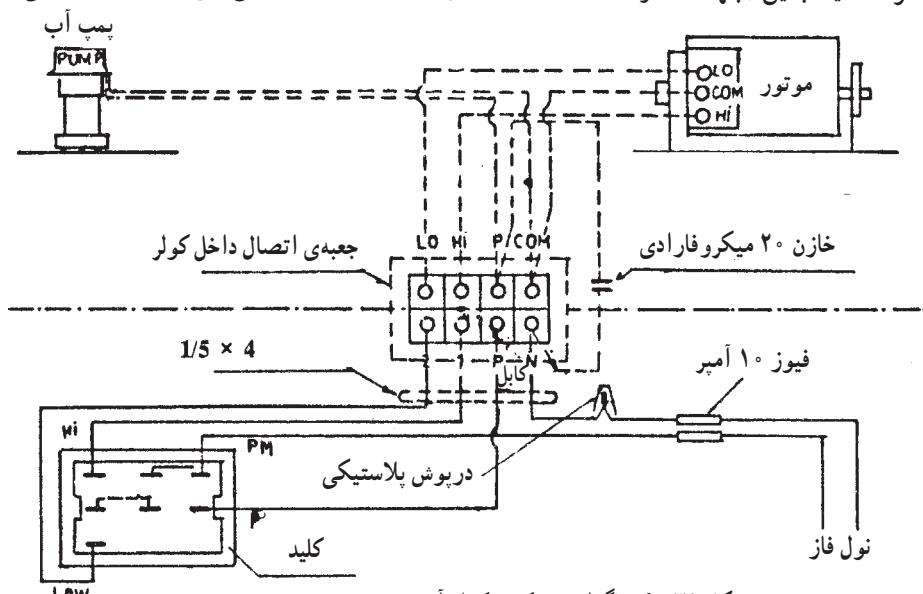

شکل ۶-۳۹ دیاگرام سیم کشی کولر آبی

۶-۱۲ مدار الکتریکی سیم کشی کولر آبی

طریقه‌ی اتصال: فاز را به پیچ کلید یک پل روشن و خاموش می‌بریم و از همان محل به کلید یک پل پمپ اتصال می‌دهیم. از پیچ دیگر کلید پمپ، سیمی به پمپ کولر می‌بریم و طرف دیگر پمپ کولر را به سیم نول وصل می‌کنیم. برگشت فاز از کلید روشن و خاموش به مشترک کلید تبدیل (جهت تند و کند

سیم کشی که در کارخانه
انجام می‌گیرد

سیم کشی که در محل
نصب انجام شده است

- نکات مهم اجرای سیم کشی مدار الکتریکی کولر آبی: و نصب شود.
- برای اتصال سیم‌ها به کلید کولر از نقشه‌ی کلید، که توسط کارخانه سازنده داده می‌شود استفاده کنید.
- برای ارتباط الکتریکی کلید کولر به جعبه‌ی ترمینال کولر از کابل چهاررشته‌ای $4 \times 1/5$ ، که مقطع هر رشته‌ی آن $1/5$ میلی‌مترمربع است، استفاده کنید (شکل ۶-۴۰).



شکل ۶-۴۰

- سیم رابط دور تند موتور به رنگ زرد است. سرسیم این سیم رابط به فیشی از صفحه‌ی پلاتین وصل می‌شود که علامت Hi (مخفف High) دارد.

- سیم رابط دور کُند موتور به رنگ قرمز است. سرسیم این سیم رابط به فیشی از صفحه‌ی پلاتین که علامت Lo (مخفف Low) است، وصل می‌شود.

- سیم رابط مشترک موتور به رنگ سبز است. سرسیم این سیم به فیشی از صفحه‌ی پلاتین وصل می‌شود که کنار آن علامت Com (مخفف Common) است.

- برای حفاظت الکتریکی خط تغذیه‌ی کولر آبی از کلید مینیاتوری نوع G استفاده کنید.

- کابل یا سیم رابط حد فاصل کلید مینیاتوری و کلید مخصوص کولر حداقل با مقطع $2 \times 1/5$ میلی‌مترمربع انتخاب

اجرای سیم کشی مدار الکتریکی کولر آبی

نکات ایمنی



شكل ۶-۴۱



شكل ۶-۴۲



شكل ۶-۴۳



شكل ۶-۴۴



شكل ۶-۴۵

۱- هرگز کولری که سیم اتصال زمین آن وصل نشده است. مورد استفاده قرار ندهید. زیرا خطر برق گرفتگی در آن وجود دارد (شکل ۶-۴۱).

۲- سیم رابط پمپ آب کولر را با بستن نگه دارنده بر روی کولر محکم کنید (شکل ۶-۴۱).

۳- کابل چهارشته‌ای را مشابه شکل ۶-۴۱ گره نزنید زیرا سبب کاهش عمر مفید کابل و اتصال کوتاه رشته‌های کابل می‌شود.

۴- برای عایق کردن سرسیم‌ها از عایق سرسیم استفاده کنید و از عایق کردن سرسیم‌ها با نوار چسب خودداری کنید (شکل ۶-۴۲).

۵- کلید کولر حتماً سر راه فاز قرار گیرد. هرگز سیم فاز را مستقیماً به ترمینال کولر اتصال ندهید، زیرا خطرات برق گرفتگی به وجود می‌آید.

۶- هرگز سیم‌های رابط چند تکه را مشابه شکل ۶-۴۳ برای برق‌رسانی پمپ آب کولر مورد استفاده قرار ندهید. زیرا در اثر ریزش آب ناخالص (املاح دار) روی هادی می‌شود و خطر برق گرفتگی وجود دارد.

۷- برای عبور کابل چهار رشته به داخل کولر باید از گلنند یا نگه دارنده کابل استفاده شود. زیرا برخورد کابل به لبه‌ی تیز سوراخ بدنه‌ی کولر، سبب زخمی شدن عایق کابل و اتصال بدنه‌ی کولر و ایجاد اتصال کوتاه در رشته‌های کابل و خطر برق گرفتگی می‌شود.

۸- هنگام سرویس کولر، فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص آن را در وضعیت قطع قرار دهید تا از خطر برق گرفتگی در امان باشید.


۱۳-۶ مدار الکتریکی دیمر

نیز مستقیماً به سریچ وصل می‌شود (شکل ۶-۴۶).
شکل ۶-۴۶ شمای حقیقی مدار دیمر با یک لامپ و نمای
ظاهری آن را نشان می‌دهد.

طریقه‌ی اتصال: ابتدا سیم فاز، به ترمینالی که فیوز
داخل دیمر پشت آن قرار دارد، وصل می‌شود. سپس از ترمینال
دیگر دیمر، سیم برگشت فاز به سریچ لامپ می‌رود. سیم نول

کاربرد

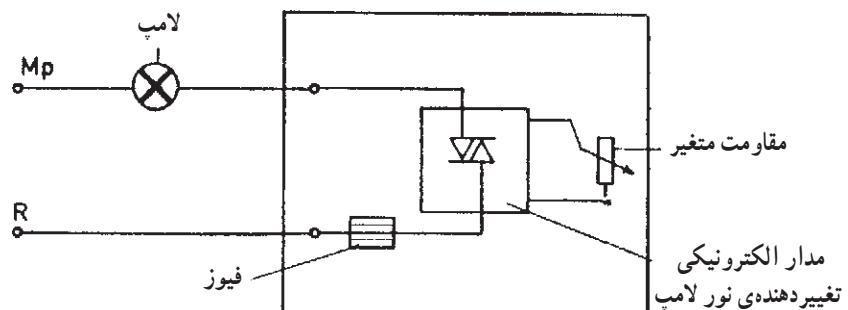دیمر معمولاً در سالن‌های نمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد.



الف - شمای حقیقی مدار دیمر با یک لامپ



ب - نمای ظاهری دیمر

شکل ۶-۴۶

کاربرد

اجرای سیم‌کشی مدار الکتریکی دیمر

مراحل انجام کار:


- ۱- وسایل مورد نیاز را بر روی تابلوی آموزشی نصب و سیم‌کشی را اجرا نمایید.
- ۲- مدار را آزمایش کنید.

گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.



۶-۱۴ مدار الکتریکی فتوسل


طریقه‌ی اتصال: سیم فاز و نول مستقیماً به کلید یک پل دوراهه متصل می‌شوند و سیم فاز برگشتی کلید مستقیماً به فتوسل متصل می‌گردد و سیم نول برگشتی از کلید به سر دیگر فتوسل و ترمینال لامپ اتصال داده می‌شود. سپس از فتوسل یک سیم به سر دیگر لامپ متصل می‌شود.

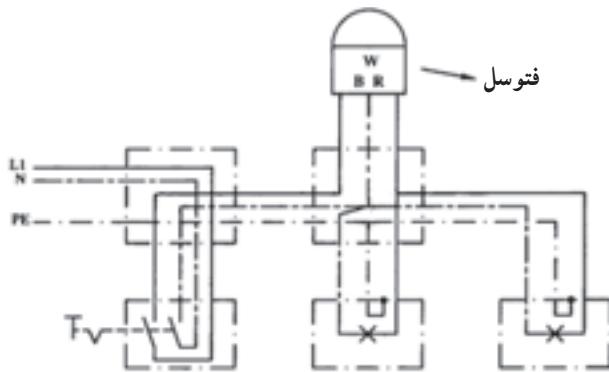

شکل ۶-۴۷

کاربرد

برای روشن و خاموش کردن خودکار لامپ‌های معابر و یا محوطه‌های عمومی از این مدار استفاده می‌شود.

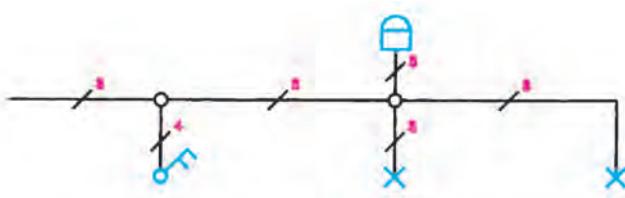

شکل ۶-۴۸ شمای فی روشن کردن دو لامپ به وسیله‌ی فتوسل

اجرای سیم‌کشی مدار الکتریکی فتوسل جهت کنترل دو لامپ

مراحل انجام کار:

- ۱- وسایل مورد نیاز را بر روی تابلوی آموزشی نصب و سیم‌کشی را اجرا نماید.
- ۲- مدار را آزمایش کنید.

گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.

کار
عملی

تمرین:



مداری را طراحی کنید که با کمک رله ضربه‌ای و یا رله راه‌پله، لامپ‌های یک راه پله تنها در هنگام شب، قابل روشن و خاموش شدن باشد.

وسائل و مدارهای الکتریکی خبری

۱۵- زنگ اخبار



شکل ۴۹-۶ یک نمونه زنگ اخبار AC

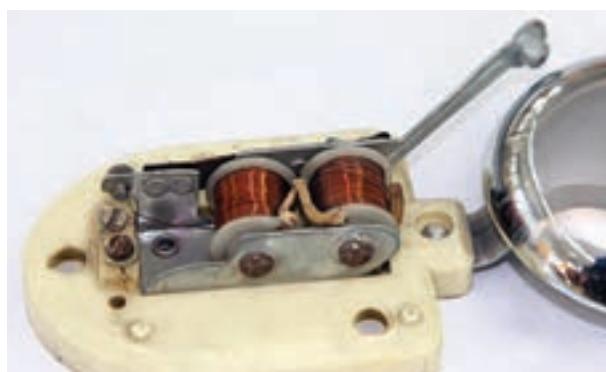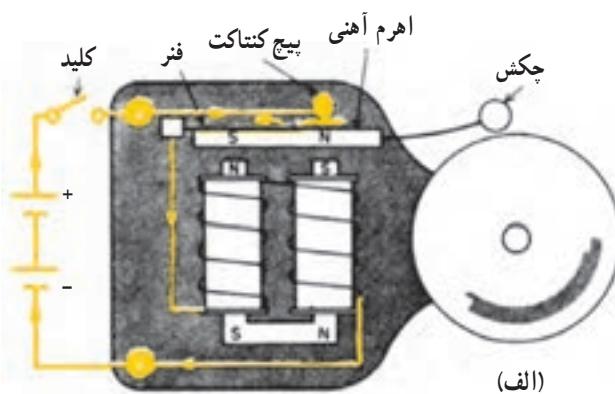


(ب)

شکل ۴۹-۶ زنگ اخبار DC



(الف)

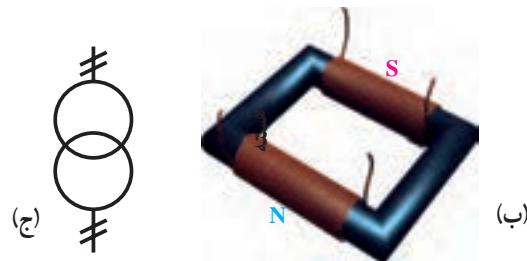

(ج)

الف - تصویر ظاهري

ب - سیم پیچ های اولیه و ثانویه روی هسته

ج - علامت اختصاری

شکل ۶-۵۱ ترانسفورماتور

طرز کار: وقتی جریان الکتریکی از طریق باتری به پیچ کنکات و از آن جا به یک فنر می‌رسد، پس از عبور از سیم پیچ زنگ اخبار به باتری بر می‌گردد. با بسته شدن مدار، سیم پیچی هسته‌ی داخل خود را مغناطیس (آهن‌ربا) می‌کند و اهرم آهنی را به سمت خود جذب می‌نماید. در این لحظه با این که کلید وصل است با جدا شدن اهرم آهنی از پیچ کنکات مدار قطع می‌شود و اهرم آهنی توسط فنر به محل اولیه خود بازگردانده می‌شود. به این ترتیب اتصال برقرار و دوباره مدار قطع می‌شود. در همین زمان چکش همراه اهرم آهنی حرکت می‌کند و به کاسه‌ی زنگ برخورد می‌کند و باعث به صدا درآمدن آن می‌شود.

۶-۶ ترانسفورماتور زنگ اخبار

زنگ‌های با ولتاژ کم احتیاج به وسیله‌ی دیگری، که ولتاژ موردنیاز آن‌ها را تأمین کنند، دارند. به این وسیله که ولتاژ زیاد (۲۲۰ ولت) را به ولتاژ کم (۶ یا ۸ ولت) تبدیل می‌کند، ترانسفورماتور می‌گویند. کار ترانسفورماتور زنگ اخبار تبدیل ولتاژ ۲۲۰ ولت به ولتاژ ۶ یا ۸ یا ۱۲ ولت است.

به سیم پیچی که به ۲۲۰ ولت وصل می‌شود سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور می‌گویند و به سیم پیچی که ولتاژ موردنیاز ۶، ۸ یا ۱۲ ولت را تأمین می‌کند سیم پیچ ثانویه می‌گویند. هر دوی این سیم پیچ‌ها روی هسته‌ی آهنی پیچیده شده‌اند (شکل ۶-۵۱).

۶-۷ شستی

شستی یکی از انواع کلیدها است. عمل این کلید به این صورت است که تا وقتی روی آن نیرو وارد می‌شود کنکات‌های آن بهم وصل است ولی وقتی دست را از روی آن برداریم مدار قطع خواهد شد. شکل ۶-۵۲ چند نمونه شستی را نشان می‌دهد.



ج - روكار



ب - نمای داخلی شستی توکار



الف - توکار

شکل ۶-۵۲ شستی