

آزمایش شماره ۴

زمان اجرا ۱۶ ساعت آموزشی




منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور

هدف کلی آزمایش



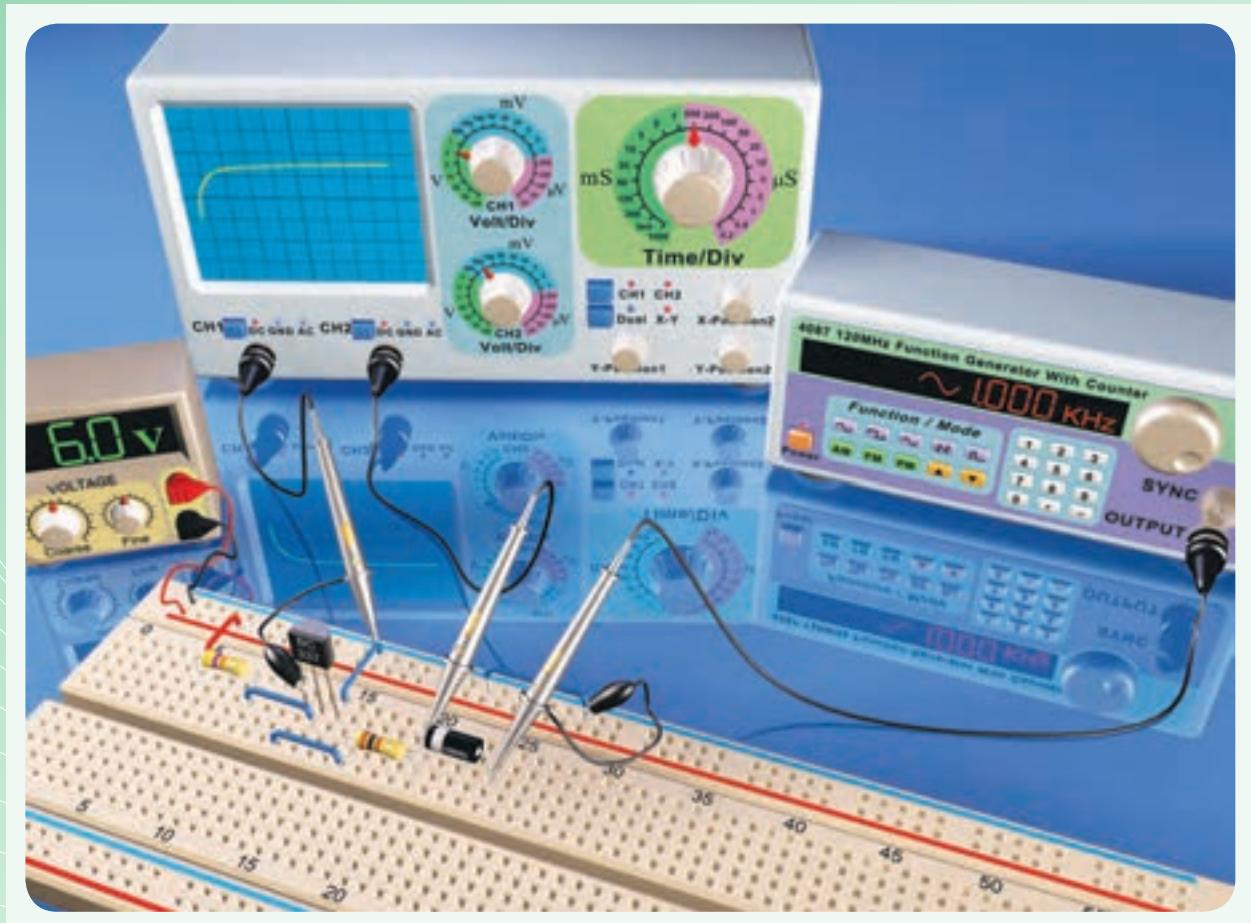
نحوهی هدایت ترانزیستور BJT و بررسی منحنی‌های مشخصه خروجی آن





هدفهای رفتاری در پایان این آزمایش از فراغیرنده انتظار می‌رود که:

- ۱- به سوالهای آزمون نظری کارگاهی آزمایش شماره‌ی (۳) پاسخ دهد.
 - ۲- با استفاده از Data Sheet و Data Book اطلاعات کاربردی ترانزیستور را استخراج کند.
 - ۳- بهوسیله‌ی مولتی‌متر پایه‌ها و صحت ترانزیستور را آزمایش کند.
 - ۴- مدار مربوط به رسم منحنی مشخصه‌ی ترانزیستور با اسیلوسکوپ را در حالت امیتر مشترک با R_C و R_b روی پرینتر بیندد.
 - ۵- چند منحنی از منحنی‌های مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور را رسم کند.
 - ۶- در ناحیه‌های قطع، فعال و اشباع مشخصات نقطه‌ی کار ترانزیستور را استخراج کند.
 - ۷- مقدار V_{CC} ترانزیستور را تغییر دهد و مجدداً چند منحنی مشخصه‌ی خروجی را ترسیم کند.
 - ۸- با تغییر R_C روی منحنی مشخصه، خط بار جدید را ترسیم کند.
- ۹- اثر تغییر R_C و V_{CC} را روی خط بار تحلیل کند.
- ۱۰- روی منحنی‌های ترسیم شده مجدداً نقطه‌ی کار را در نواحی قطع، فعال و اشباع به دست آورد.
- ۱۱- مشخصات نقطه‌ی کار به دست آمده در دو مرحله را با هم مقایسه کند.
- ۱۲- خط بار به دست آمده در دو حالت مختلف را با هم مقایسه کند.
- ۱۳- مدار آزمایش هدایت در ترانزیستور را بینند.
- ۱۴- حالت‌های قطع، فعال و اشباع در ترانزیستور را بررسی کند.
- ۱۵- هدفهای رفتاری در حیطه‌ی عاطفی که در آزمایش (۱) آمده است را اجرا کند.
- ۱۶- به سوالهای الگوی پرسش پاسخ دهد.
- ۱۷- کلیه مدارها را با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی کند.
- ۱۸- گزارش کار دقیق و مستند بنویسد.

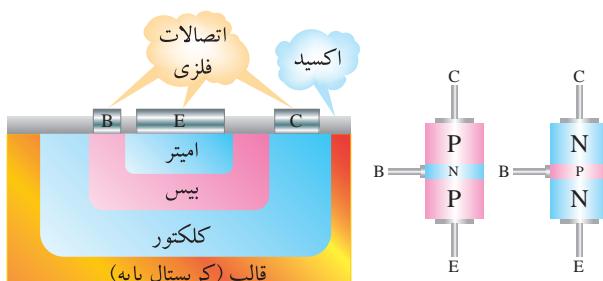

شکل ۴-۱- ساختمان ترانزیستور

ترانزیستور دارای سه پایه است که عبارت‌اند از:

الف) امیتر یا پخش کننده (Emitter): وظیفه‌ی امیتر پخش کردن الکترون‌ها (در NPN) یا حفره‌ها (در PNP) در لایه‌ی بیس است.

با شناخت خواص نیمه‌هادی‌ها، در سال ۱۹۴۸ ترانزیستور ساخته شد. این اختراع جدید به سرعت در صنعت الکترونیک راه یافت و تحولی بزرگ در این امر به وجود آورد.

امروزه ترانزیستورها جای‌گزین لامپ‌های خلاء شده‌اند اما تلفات قدرت کمتر، حجم و وزن کمتر و عمر بیشتری دارند.

ساختمان ترانزیستور شامل سه کریستال است که یک کریستال در وسط و دو کریستال از نوع مخالف در دو طرف آن قرار گرفته‌اند (شکل ۴-۱). ترانزیستورها در دو نوع PNP و NPN ساخته می‌شوند.

۴-۲- نکات ایمنی

۴-۲-۱- کلیه‌ی نکات ایمنی ذکر شده در آزمایش شماره‌ی ۱ را مجدداً مطالعه کنید و در اجرای این آزمایش آن‌ها را رعایت نمایید.

۴-۲-۲- هنگام راهاندازی مدار مراقب باشید که ولتاژ منبع تغذیه روی حداقل قرار داشته باشد.

۴-۲-۳- هنگام کار با ترانزیستور با پایه‌های آن بازی نکنید؛ زیرا پایه‌ها بسیار حساس است و در اثر فشار زیاد یا خم و راست کردن آسیب می‌بینند.

۴-۲-۴- برای نصب ترانزیستور روی بردبرد با استفاده از فیبر مدار چاپی سوراخ دار و پین‌هدر، سوکت مناسب را طراحی کنید و بسازید.

۴-۲-۵- در صورتی که امکان تهیه‌ی سوکت برای ترانزیستور وجود ندارد، سه قطعه سیم تلفنی کوتاه را به پایه‌های ترانزیستور لحیم کنید، سپس آن را روی بردبرد نصب نمایید.

۴-۲-۶- هنگام لحیم کاری ترانزیستور مراقب باشید تا حرارت پایه‌های آن از حد مجاز تجاوز نکند و زمان لحیم کاری نیز بر اساس آن چه که در Data Sheet تعیین شده است تنظیم شود. در غیر این صورت ترانزیستور آسیب خواهد دید.

۴-۲-۷- قبل از اتصال اهمتر، ولتمتر و آمپرmetr به مدار، ولتاژ تغذیه را قطع کنید.

۴-۲-۸- هنگام اتصال مولتی‌متر به مدار، به قطب‌های مولتی‌متر توجه کنید.

ب) کلکتور یا جمع‌کننده (Collector): کار کلکتور جمع کردن الکترون‌ها یا حفره‌های پخش شده به وسیله‌ی امیتر از طریق لایه‌ی بیس است.

ج) بیس (Base): وظیفه‌ی بیس کنترل میزان الکترون‌ها یا حفره‌های پخش شده از امیتر است.

نکته‌ی مهم




از آن‌جا که تغییرات بسیار گسترده‌ای در زمینه‌ی الکترونیک رخ داده است، با ورود فناوری‌های جدید، امروزه در اغلب موارد ترانزیستورها در تراشه‌ها به صورت IC جای می‌گیرند و استفاده از آن‌ها به صورت انفرادی و جداگانه بسیار محدود است.

چون عمل کلکتور جمع کردن الکترون‌ها یا حفره‌ها از طریق لایه‌ی بیس است؛ از این رو، سطح اتصال بیس کلکتور بزرگ‌تر از سطح اتصال بیس امیتر است.

همان‌گونه که گفته شد ترانزیستور از سه کریستال تشکیل شده است که در محل پیوند هر کریستال یک اتصال وجود دارد. هر اتصال شامل پیوند یک کریستال N به کریستال P است که مانند یک اتصال دیود عمل می‌کند. از این ویژگی برای تشخیص پایه‌های ترانزیستور استفاده می‌کنند در شکل ۴-۲ شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۲- تصویر ظاهری چند نمونه ترانزیستور

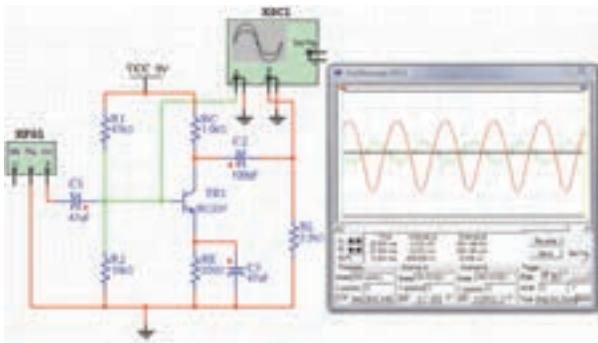

شکل ۴-۳- یک نمونه نقشه‌ی مدار شبیه‌سازی شده

۴-۴- قطعات، مواد، ابزار و تجهیزات مورد

نیاز

- ۱ دستگاه اسیلوسکوپ دو کاناله
- ۱ دستگاه سیگنال ژنراتور صوتی
- ۲ دستگاه منبع تغذیه DC
- ۲ دستگاه مولتی‌متر دیجیتال
- یک قطعه بردبرد
- ترانزیستورهای BC177، BC107، BC337 (یا هر نوع ترانزیستور عمومی PNP) یک عدد
- ترانزیستورهای BC107، BC107 (یا هر نوع ترانزیستور عمومی NPN) یک عدد
- مقاومت‌های 100Ω ، $1K\Omega$ ، 220Ω و $4.7K\Omega$ $\frac{1}{4}W$ ۱ عدد از هر کدام
- پتانسیومتر $5K\Omega$ (ترجیحاً خطی) ۱ عدد
- لامپ ۱۲ ولت ۱ وات یا $3\text{ ولت} / 5\text{ وات}$ یک عدد
- تجهیزات، ابزار و مواد عمومی

۴-۵- مراحل اجرای آزمایش

آزمایش ترانزیستور

- ۴-۵-۱- با مشاهده‌ی شکل ظاهری یک عدد ترانزیستور NPN و یک عدد ترانزیستور PNP، شکل ظاهری آن را در جدول ۴-۲ رسم کنید و پایه‌های آن را به دلخواه شماره‌گذاری کنید.

۴-۳- اجرای آزمایش‌ها به صورت

نرمافزاری

توجه کنید



پاسخ مواردی که با ستاره (★) مشخص شده است را در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی درج نمایید.

۴-۳-۱- هدف آزمایش را در کتاب گزارش کار و

فعالیت‌های آزمایشگاهی بنویسید.

۴-۳-۲- هنرجویان عزیز به مدارهای شبیه‌سازی شده‌ی تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری که توسط مربی آزمایشگاه نمایش داده می‌شود توجه نمایند و نحوه شبیه‌سازی را فرا بگیرند.

۴-۳-۳- با مراجعه به جلد دوم کتاب آزمایشگاه مجازی، ابتدا نرم‌افزار مولتی‌سیم را روی کامپیوتر خود نصب کنید. سپس اقدام به شبیه‌سازی مدارها نمایید.

۴-۳-۴- نقشه‌ی پرینت شده‌ی یکی از مدارهای

شبیه‌سازی شده را در محل تعیین شده در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی بچسبانید.

۴-۳-۵- برای مدار امیتر مشترک مقادیر ولتاژ

نقشه‌ی کار DC ترانزیستور را در نرم‌افزار، در جدول ۴-۱ بنویسید.

۴-۳-۶- فایل‌های مربوط به مدارهای شبیه‌سازی

شده را در CD ذخیره کنید و تحويل مربی کارگاه دهید.


۴-۳-۷- در شکل ۴-۳ یک نمونه نقشه‌ی مدار

شبیه‌سازی شده امیتر مشترک را در نرم‌افزار مولتی‌سیم مشاهده می‌کنید.

۴-۵-۴- با استفاده از مولتی‌متر دیجیتال که در اختیار دارید، پایه‌ی بیس ترانزیستورها را مشخص کنید و آن را در جدول شماره‌ی ۴-۳ درج نمایید. شکل ظاهری ترانزیستور را مشابه جدول ۴-۲ رسم کنید.

۴-۵-۵- با استفاده از آزمایش ۴-۵-۴ می‌توانید

نوع ترانزیستور را نیز مشخص کنید. در صورتی که در حالت ولتاژ موافق دیودهای بیس‌امیتر و بیس‌کلکتور، ترمینال NPN مثبت مولتی‌متر به بیس متصل باشد ترانزیستور PNP و اگر ترمینال منفی مولتی‌متر دیجیتال به پایه‌ی بیس متصل باشد، ترانزیستور از نوع PNP است. در شکل ۴-۶ ترانزیستور از نوع NPN است، زیرا پایه‌ی مثبت مولتی‌متر به بیس اتصال دارد. نوع ترانزیستورهای مورد آزمایش را مشخص کنید و در جدول ۴-۳ بنویسید.

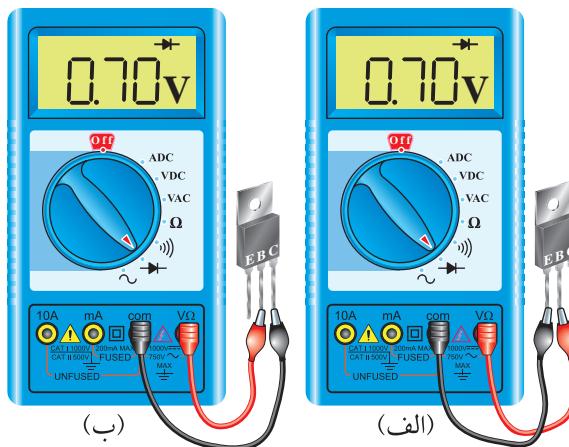

شکل ۴-۶- چون پایه‌ی مثبت مولتی‌متر به بیس اتصال دارد ترانزیستور از نوع NPN است


۴-۵-۶- تشخیص پایه‌های امیتر و کلکتور ترانزیستور

نیز با استفاده از مولتی‌متر دیجیتال امکان‌پذیر است.

نکته‌ی مهم


در برخی از موارد با توجه به نوع ترانزیستور و نوع دستگاه مولتی‌متر تشخیص پایه‌های کلکتور و امیتر ترانزیستور با مولتی‌متر دیجیتال یا عقایقه‌ای امکان‌پذیر

۴-۵-۲- می‌دانیم ترانزیستور از سه لایه کریستال تشکیل شده است که مدار معادل دیودی آن مشابه شکل ۴-۴ می‌شود. با استفاده از مولتی‌متر می‌توانیم نوع ترانزیستور NPN یا PNP را مشخص کنیم.

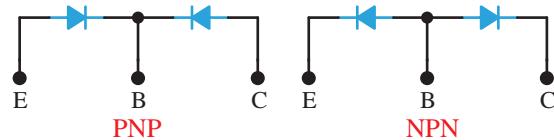


شکل ۴-۴- مدار معادل دیودی ترانزیستور

۴-۵-۳- از خاصیت دیودی ترانزیستور می‌توان برای تشخیص پایه‌های ترانزیستور و نوع ترانزیستور از نظر NPN یا PNP بودن آن استفاده کرد. برای تعیین پایه‌ی بیس ترانزیستور، مولتی‌متر دیجیتال را روی حالت آزمایش دیود قرار می‌دهیم؛ سپس با اتصال پروب مولتی‌متر به پایه‌ها، پایه‌ای را پیدا می‌کنیم که نسبت به پایه‌های دیگر در ولتاژ موافق قرار گرفته باشد. یعنی مولتی‌متر عدد ۰/۷۰ یا ۰/۶ ولت را نشان دهد. در صورتی که ترانزیستور سالم باشد این پایه، پایه‌ی بیس است. در شکل ۴-۵ این حالت را مشاهده می‌کنید. طبق شکل، پایه‌ای که با B مشخص شده است پایه‌ی بیس است. همان‌طور که در شکل‌های ۴-۵-الف و ۴-۵-ب مشاهده می‌شود، پایه‌ی وسطی ترانزیستور در یک حالت مشخص نسبت به دو پایه‌ی دیگر در ولتاژ موافق قرار دارد و پایه‌ی بیس است.

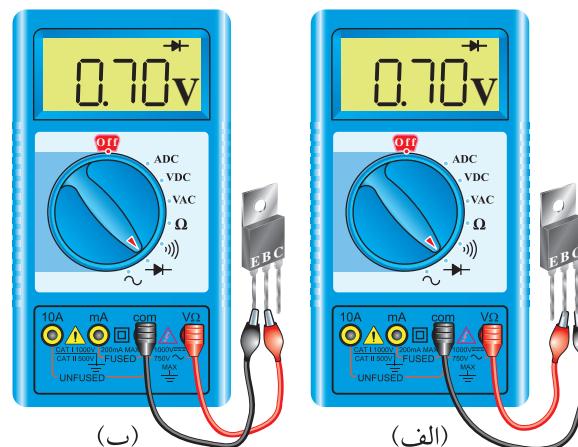

شکل ۴-۵- تشخیص پایه‌ی بیس ترانزیستور با استفاده از مولتی‌متر دیجیتال

۴-۵-۸- ترانزیستور زمانی سالم است که بین بیس و امیتر و بیس و کلکتور در یک جهت ولتاژ موافق و در جهت دیگر تقریباً حالت اتصال باز را نشان دهد. در شکل ۴-۸، دیودهای بیس امیتر و بیس کلکتور ترانزیستورهای شکل های ۴-۵ و ۴-۶ در بایاس مخالف قرار دارد و حالت **OL** یعنی **Open Load** را نشان می دهد، پس این ترانزیستور سالم است.

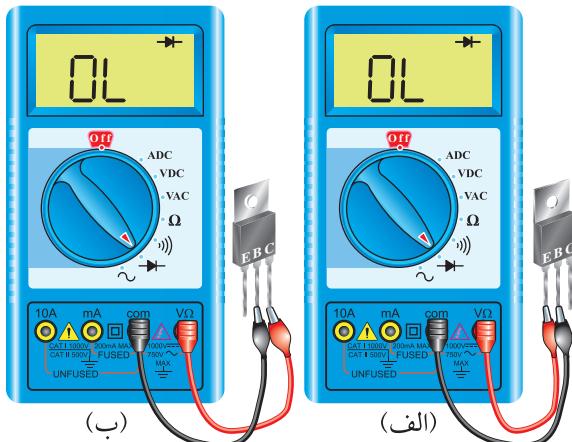


شکل ۴-۸- دیودهای بیس امیتر و بیس کلکتور در ولتاژ مخالف قرار دارند

۴-۵-۹★- ترانزیستورهای مورد آزمایش را با استفاده از مولتی متر دیجیتالی، مورد آزمایش قرار دهید و حالت های ولتاژ موافق و مخالف دیود «بیس امیتر» و دیود «بیس کلکتور» را عملأً مورد بررسی قرار دهید و نتایج را ثبت کنید.

۴-۵-۱۰- در صورتی که دیودهای «بیس امیتر» و «کلکتور بیس» در یکی از حالت های موافق و مخالف مقداری یکسانی را نشان دهند یا کاملاً اتصال کوتاه یا کاملاً باز باشند. در این حالت ترانزیستور معیوب است. در شکل ۴-۹-الف دیود بیس کلکتور در حالت موافق و مخالف مقدار صفر را نشان می دهد، پس اتصال کوتاه است.

نیست. در این حالت باید به **Data Sheet** یا کتاب اطلاعات ترانزیستور مراجعه کنید. همچنین می توانید از قسمت **hfe** متر دستگاه مولتی متر استفاده کنید. در این حالت چنانچه پایه ها به طور صحیح وصل شده باشند مقدار **hfe** نشان داده می شود.

می دانیم سطح تماس کلکتور به بیس از سطح تماس امیتر بیشتر است. یعنی اتصال کلکتور بیس در حالت موافق مقاومت کمتری دارد و هنگامی که در ولتاژ موافق قرار می گیرد افت ولتاژ دو سر آن از افت ولتاژ دو سر اتصال بیس امیتر کمتر می شود. بنابراین پایه های که ولتاژ کمتری دارد کلکتور و پایه های که ولتاژ بیشتری دارد امیتر است. توجه داشته باشید تفاوت ولتاژها بسیار کم و در حدود هزارم ولت است. لذا برای دیدن آن در صورتی که حوزه هی کار (رنج مولتی متر) قابل تنظیم است باید آن را تغییر دهید تا قابل خواندن باشد.

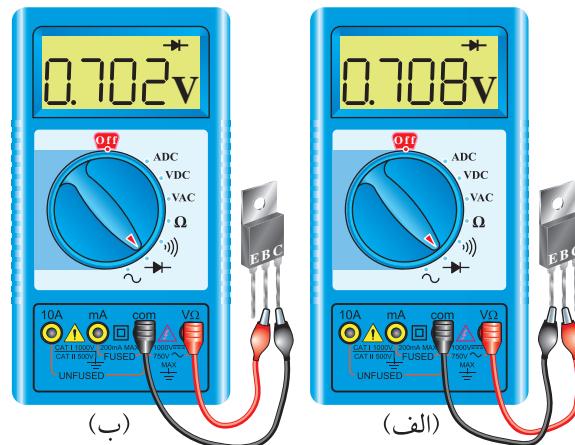

شکل ۴-۷- ولتاژ موافق دو سر کلکتور بیس کمتر از امیتر بیس است

به این ترتیب پایه های که دارای ولتاژ موافق کمتری است دارای مقاومت کمتر و آن پایه کلکتور است. همچنین پایه های که دارای ولتاژ موافق بیشتری است مقاومت بیشتری دارد و آن پایه امیتر است.

۴-۵-۷★- با استفاده از مولتی متر دیجیتال پایه های امیتر و کلکتور ترانزیستورها را مشخص کنید و در جدول ۴-۴ بنویسید.

Features

- NPN Silicon Epitaxial Planer Transistors for switching and amplifier applications. Especially suited for AF-driver stages and low power output stages.
- These types are also available subdivided into three groups -16, -25, and -40, according to their DC current gain. As complementary types, the PNP transistors BC337 and BC338 are recommended.
- On special request, this transistor is also manufactured in the pin configuration TO-18.

Mechanical Data

Case: TO-92 Plastic Package



Weight: approx. 0.18g

Packaging Codes/Options:


E6/Bulk - 5K per container

E7/4K per Ammo tape

TO-226AA (TO-92)

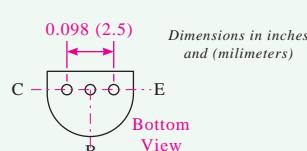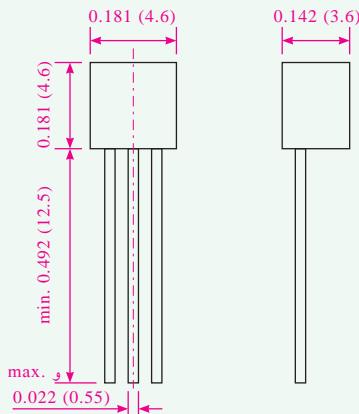

برگه‌ی اطلاعات شماره‌ی ۴-۱

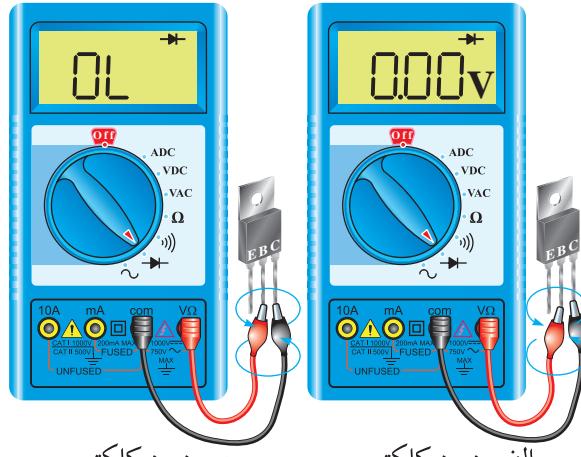

الف. دیود کلکتور بیس
اتصال کوتاه است.

شکل ۴-۹- نمایش یک ترانزیستور معیوب

در شکل ۴-۹-ب دیود «بیس کلکتور» در هر دو حالت موافق و مخالف، حالت اتصال باز را نشان می‌دهد. این شرایط برای دیود «بیس امیتر» نیز ممکن است اتفاق بیفتند.

۴-۵-۱۱- در ترانزیستورهای معمولی معمولاً «کلکتورامیتر» مقاومت زیادی دارد و هنگام آزمایش با مولتی‌متر دیجیتال مقدار زیادی را نشان می‌دهد. از این طریق می‌توان به سالم بودن اتصال «کلکتورامیتر» پی برد.

۴-۵-۱۲★- دو عدد ترانزیستور معیوب را در اختیار بگیرید و نوع عیب آن‌ها را مشخص کنید و با ذکر دلایل توضیح دهید.

۴-۵-۱۳★- در صورتی که مولتی‌متر عقرهای در اختیار دارید، با استفاده از مولتی‌متر عقرهای دو عدد ترانزیستور را آزمایش کنید و پایه‌های آن و نوع آن را تشخیص دهید و نتایج را به طور خلاصه بنویسید.

برگه‌ی اطلاعات ترانزیستور

۴-۵-۱۴★- با استفاده از برگه‌ی اطلاعات شماره‌ی

۴-۱ مشخصات ترانزیستور BC ۳۳۷ را بنویسید.

”توان مجاز“ و ”جريان ماکزیمم لحظه‌ای کلکتور“ را برای ترانزیستور BC337 به دست آورید.

۴-۵-۱۵★
شماره‌ی ۴-۲ مقادیر ماکزیمم مجاز ولتاژهای ”کلکتور امیتر“، ”امیتر بیس“، ”جريان کلکتور“، ”جريان بیس“،

Maximum Ratings & Thermal Characteristics Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Parameters		Symbols	Value	Units
Collector-Emitter Voltage	BC337 BC338	V _{CES}	50 30	V
Collector-Emitter Voltage	BC337 BC338	V _{CEO}	45 25	V
Emitter-Base Voltage		V _{EBO}	5	V
Collector Current		I _C	800	mA
Peak Collector Current		I _{CM}	1	A
Base Current		I _B	100	mA
Power Dissipation at Tamb=25°C		P _{tot}	625 ⁽¹⁾	mW
Thermal Resistance Junction to Ambient Air		R _{θJA}	200 ⁽¹⁾	°C/W
Junction Temperature		T _j	150	°C
Storage Temperature Range		T _S	α65 to +150	°C

Notes: (1) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 2mm from case.

برگه‌ی اطلاعات شماره‌ی ۴-۲

دھید.

۴-۵-۱۷★- بررسی کنید اگر ترانزیستور را در شرایط V_{CE}=۰/۵V و I_C=۸۰۰mA بایاس کنیم، آیا ترانزیستور آسیب می‌بیند؟ چرا؟ شرح دهید.

۴-۵-۱۸★- در صورتی که ترانزیستور را در شرایط V_{CE}=۵V و I_C=۱۰mA بایاس کنیم، آیا ترانزیستور آسیب می‌بیند؟ چرا؟ شرح دهید.

۴-۵-۱۹★- در صورتی که ترانزیستور در شرایط V_{CE}=۵V و I_C=۲۰۰mA بایاس شود، آیا ترانزیستور آسیب می‌بیند؟ چرا؟ شرح دهید.

۴-۵-۲۰★- در صورتی که ترانزیستور در شرایط V_{CE}=۱/۵V و I_C=۳۰۰mA بایاس شود، آیا ترانزیستور آسیب می‌بیند؟ چرا؟ شرح دهید.

۴-۵-۲۱★- نتایج حاصل از مراحل ۴-۵-۱۶ تا ۴-۵-۲۰ را مورد بررسی قرار دهید و برداشت‌های خود را به طور جامع تشریح کنید.

نکته‌ی مهم



توجه داشته باشید که هرگز نباید ترانزیستور در شرایط ماکزیمم مجاز قرار گیرد زیرا آسیب می‌بیند. عموماً با توجه به شرایط ترانزیستور، مشخصه‌های الکتریکی آن در جدول جداول جدالگانه‌ای تعریف می‌شود. در شرایط عادی برای طراحی تا حداقل ۷۵ درصد مقادیر ماکزیمم مجاز پیشنهاد می‌شود.

۴-۵-۱۶★- با توجه به جدول شماره‌ی ۴-۲ آیا می‌توان مقدار توان ماکزیمم در کلکتور ترانزیستور را از حاصل ضرب V_{CEO} و I_C به دست آورد؟

$$P_{\text{Max}} = I_C \times V_{\text{CEO}} = ۰/۸A \times ۴۵$$

$$\Rightarrow P_{\text{Max}} = ۳۶W$$

بررسی کنید به چه دلیل P_{Max} به دست آمده با (توان ماکزیمم مجاز) مغایرت دارد. دلیل آن را شرح

- ظرفیت خازنی ترانزیستور در شرایطی که $V_{CB} = 10\text{ V}$ و $F = 1\text{ MHz}$ است.

نکته‌ی مهم



توجه داشته باشید که مشخصات الکتریکی ترانزیستور تقریباً شرایط کار ترانزیستور را در حد بیشترین مقدار برای طراحی تعریف می‌کند.

۴-۵-۲۳★ - سایر مشخصات الکتریکی ترانزیستور را با هم‌گروهی خود به بحث بگذارید و نتایج را بنویسید.

۴-۵-۲۲★ - با مراجعه به برگه‌ی اطلاعات

شماره‌ی ۳ که مربوط به مشخصات الکتریکی ترانزیستور BC337 است، مقادیر زیر را به دست آورید:

- بهره‌ی جریان در شرایط امیتر مشترک (hFE)

- جریان قطع کلکتور امیتر در شرایطی که بیس اتصال کوتاه است (I_{CES}).

- ولتاژ شکست کلکتور امیتر ترانزیستور در شرایطی که بیس باز و $V_{BR(CEO)}$ است ($I_C = 10\text{ mA}$).

- ولتاژ بیس امیتر در شرایطی که $I_C = 300\text{ mA}$ و $V_{CE} = 1\text{ V}$ است.

۴

BC337 and BC338

Small Signal Transistors (NPN)

Electrical Characteristics

($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Test Condition	Min مینیم	Typ معتارف	Max ماکریم	Unit واحد
DC Current Gain	hFE	$V_{CE} = 1\text{ V}$, $I_C = 100\text{ mA}$	100	160	250	
			160	250	400	
			250	400	630	
		$V_{CE} = 1\text{ V}$, $I_C = 300\text{ mA}$	60	130	—	—
			100	200	—	—
			170	320	—	—
Collector-Emitter Cutoff Current BC337 BC338	I_{CES}	$V_{CE} = 45\text{ V}$, $T_{amb} = 125^\circ\text{C}$ $V_{CE} = 25\text{ V}$, $T_{amb} = 125^\circ\text{C}$	— —	— —	10 10	μA μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage BC337 BC338	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10\text{ mA}$	20 45	— —	— —	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage BC337 BC338	$V_{(BR)CES}$	$I_C = 0.1\text{ mA}$	30 50	— —	— —	V
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 0.1\text{ mA}$	5	—	—	V
Collector Saturation Voltage	V_{CEsat}	$I_C = 500\text{ mA}$, $I_B = 50\text{ mA}$	—	—	0.7	V
Base-Emitter Voltage	V_{BE}	$V_{CE} = 1\text{ V}$, $I_C = 300\text{ mA}$	—	—	1.2	V
Gain-Bandwidth product	f_T	$V_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 10\text{ mA}$ $f = 50\text{ MHz}$	—	100	—	MHz
Collector-Base Capacitance	C_{CBO}	$V_{CB} = 10\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	—	12	—	pF

برگه‌ی اطلاعات ۴-۳-مشخصات الکتریکی ترانزیستور BC337 و BC338

۴-۵-۲۴★ - منحنی مشخصه‌ی خروجی


ترانزیستور BC337 که در شکل ۴-۱۰ آمده است را مورد مطالعه قرار دهید.

۴-۵-۲۶★ مشخصات حداقل سه نقطه‌ی کار را

از روی خط بار به دست آورید (Q₁, Q₂, Q₃).

۴-۵-۲۷ مدار شکل ۱۱-۴ را روی بردبرد بیندید.

این مدار مربوط به رسم مشخصه‌ی ترانزیستور با استفاده از اسیلوسکوپ است. در این مدار برای تغییر ولتاژ کلکتور امیتر از یک سیگنال سینوسی نیمه‌موج استفاده شده است. دیود D عمل یک سوسازی را انجام می‌دهد. تغییر جریان I_B نیز با استفاده از یک منبع تغذیه‌ی DC صورت می‌گیرد. نقاط G, V, H و AF محل اتصال ورودی عمودی، خط شاسی و افقی اسیلوسکوپ به مدار است.

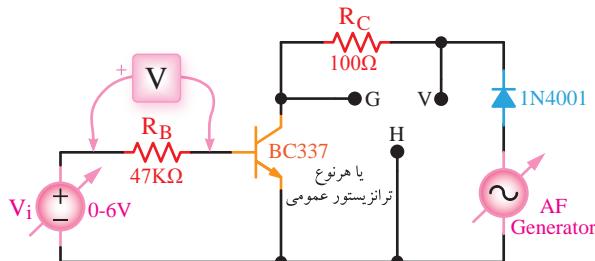


شکل ۱۱-۴- آزمایش رسم مشخصه‌ی ترانزیستور

نکته‌ی مهم

دسته‌ای از ترانزیستورها که مصارف عمومی دارند را ترانزیستور برای مصارف عمومی یا (Transistor Universal) TU طور خلاصه نوع NPN را TUN و PNP را TUP نام‌گذاری می‌کنند. در بسیاری از موارد این ترانزیستور را General Purpose یا GP می‌نامند.

۴-۵-۲۸ برای اجرای آزمایش، ترانزیستور خاصی

مورد نظر نیست هر نوع ترانزیستوری را می‌توانید انتخاب کنید. فقط ترانزیستور از نوع عمومی یا TU باشد.

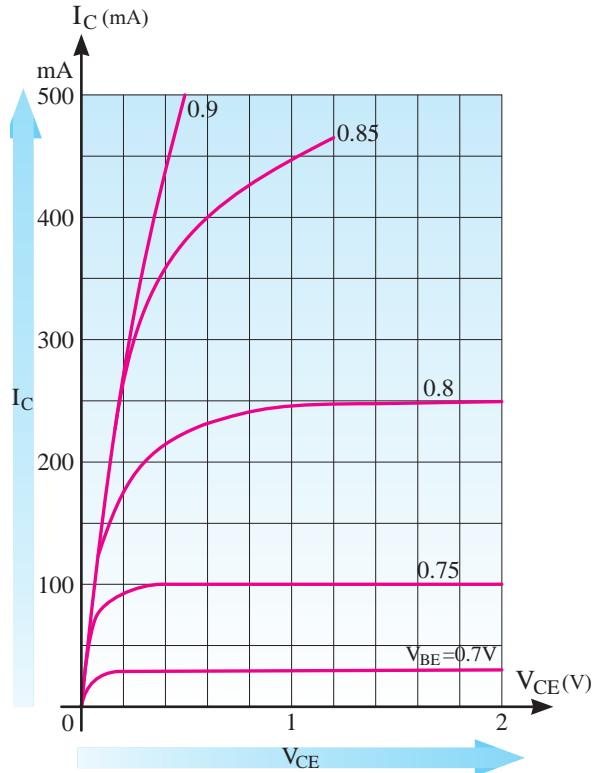

شکل ۴-۱۰- منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این منحنی تغییرات جریان I_C و ولتاژ V_{CE} را بر حسب تغییرات V_{BE} نشان می‌دهد. حداقل جریان I_C در شرایطی برقرار می‌شود که V_{BE} برابر با حدود ۰/۷ ولت باشد که در این منحنی مقدار آن حدود ۲۵ میلی‌آمپر است. با افزایش V_{BE} به مقدار ۰/۷۵ ولت، جریان کلکتور ۱۰۰ میلی‌آمپر می‌شود. در صورتی که V_{BE} را روی ۰/۷ ولت بگذارید و آن را ثابت نگه دارید، با تغییرات V_{CE}، تغییرات بسیار کمی در I_C ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر I_C تقریباً ثابت باقی می‌ماند. حالات‌های مختلف مشخصه را مورد بررسی قرار دهید و تشریح نمایید.

۴-۵-۲۵★ در صورتی که تقویت کننده به صورت

CE بسته شود و در حلقه‌ی خروجی فقط وجود I_C=۴۰۰mA داشته باشد، خط بار را برای شرایطی که V_{CE}=۲V است ترسیم کنید و مقدار R_C را به دست آورید.

۴-۵-۳۳- اگر به شکل ۱۱-۴ توجه کنید محور افقی اسیلوسکوپ مقدار V_{CE} و محور قائم اسیلوسکوپ مقدار V_{RC} و ولت‌متر ولتاژ دوسر R_B را نشان می‌دهد. با توجه به مقادیر R_C و R_B و ولتاژهای نشان داده شده می‌توانید مقادیر I_C و I_B را به دست آورید:

$$I_B = \frac{V_{RB}}{R_B} , \quad I_C = \frac{V_{RC}}{R_C}$$

۴-۵-۳۴- شکل موج نشان داده شده روی

صفحه‌ی اسیلوسکوپ را با مقیاس مناسب در نمودار ۱-۴ ترسیم کنید. در صورت نیاز برای پوشش تمام صفحه سلکتور Volt/Div افقی و عمودی و مقدار دامنه‌ی ولتاژ سیگنال ژنراتور AF را تنظیم کنید.

نکات اجرایی مهم

هنگام ترسیم منحنی مشخصه‌ی خروجی، ابتدا وضعیت نقطه‌ی روشن شده روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ را با سلکتورهای V Position در پایین‌ترین نقطه و در سمت چپ صفحه قرار دهید، سپس نمودار را رسم کنید. همچنین ممکن است با توجه به نوع اسیلوسکوپ جهت ترسیم منحنی شما وارونه (از راست به چپ) باشد. در این حالت با استفاده از دکمه‌های CH invert شکل موج را به حالت اصلی برگردانید. در صورتی که این امر امکان‌پذیر نبود، هنگام ترسیم منحنی آن را به طور صحیح ترسیم کنید و در مورد وارونه بودن ان توضیح دهید.

در صورتی که کیفیت منحنی مطلوب نبود، مقدار ولتاژ تغذیه‌ی بیس را کمی افزایش دهید.

۴-۵-۳۵- با استفاده از مقادیر V_{RB} و V_{RC}

مقدار جریان I_C و I_B را محاسبه کنید. توجه داشته باشید

توجه کنید


برای اجرای این آزمایش نباید سیم شاسی یا دستگاه‌های شما به یکدیگر وصل باشد. در صورتی که در میز آزمایشگاهی شما این حالت رخ داده است، یا سیستم اتصال زمین وجود دارد، حتماً قبل از اجرای آزمایش، اتصال زمین(بدنه) دستگاه را از یکدیگر جدا کنید. این کار توسط مرتبی آزمایشگاه انجام خواهد شد.

۴-۵-۲۹- نقطه‌ی G را به بدنه‌ی اسیلوسکوپ، نقطه‌ی V را به ورودی عمودی و نقطه‌ی H را به ورودی افقی اسیلوسکوپ وصل کنید.

۴-۵-۳۰- سلکتور Volt/Div عمودی اسیلوسکوپ را روی $0/2$ Volt/cm و سلکتور Volt/Div افقی آن را روی 2 Volt/cm قرار دهید. توجه داشته باشید که با توجه به نوع اسیلوسکوپ و تجهیزات ممکن است این مقادیر تغییر کند.

۴-۵-۳۱- سیگنال ژنراتور AF را روی فرکانس 500 هرتز و دامنه‌ی ماکریم 6 ولت قرار دهید و منبع تغذیه DC ورودی را روی حدود یک ولت بگذارید.

۴-۵-۳۲- باید روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ شکل مشابه شکل ۱۲-۴ ظاهر شود. با توجه به شرایط تنظیم شده، مقادیر با اعداد نشان داده شده روی شکل متفاوت خواهد بود.

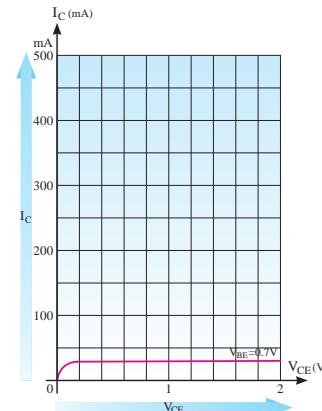

شکل ۱۲-۴- نمونه‌ای از منحنی که روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ ظاهر می‌شود

می شود.

۴-۵-۳۸★ - با توجه به اجرای مرحله‌ی

۴-۵-۳۷ ۴-۵-۳۶ با تغییر مقدار ولتاژ DC تغذیه‌ی بیس، حداقل تعداد ۴ منحنی را با مقادیر مختلف I_B در نمودار ۴-۲ ترسیم کنید و مقادیر جریان I_B و V_{CE} را روی آن مشخص نمایید.

۴-۵-۳۹★ - همان‌طور که مشاهده می‌شود با

افزایش مقدار I_B مقدار V_{CE} کاهش می‌یابد. در صورتی که نقاط مختلف منحنی‌های خانواده‌ی V_{CE} - I_C در شرایط مختلف I_B به هم وصل کنیم خط بار DC ترسیم می‌شود. خط بار DC را روی منحنی خروجی مرحله‌ی ۴-۵-۳۸ ترسیم کنید.

۴-۵-۴۰★ - مقدار R_C را به $1\text{K}\Omega$ تغییر دهید

و اثر آن را روی منحنی خروجی ترانزیستور بررسی کنید. خط بار جدید را روی نمودار مرحله‌ی ۴-۵-۳۸ ترسیم کنید و مختصات سه نقطه‌ی کار دلخواه را روی منحنی جدید به دست آورید (Q_1 ، Q_2 ، Q_3).

ویژه‌ی هنرجویان علاقه‌مند



۴-۵-۴۱★ - ترسیم منحنی خروجی با استفاده از منحنی‌نگار.

در صورتی که منحنی‌نگار (Curve Tracer) در اختیار دارید، منحنی خروجی ترانزیستور را ترسیم کنید و مقادیر ولتاژها و جریان‌ها را روی آن مشخص نمایید.

هدایت ترانزیستور

۴-۵-۴۲ - در شکل ۴-۱۴ مدار آزمایش مربوط به

هدایت ترانزیستور نشان داده شده است. در این مدار با استفاده از پتانسیومتر، ولتاژ بیس امیتر و جریان کلکتور


این جریان‌ها بیشترین جریانی است که در شرایط اجرای آزمایش از مدار می‌گذرد. پس از محاسبه‌ی جریان‌ها، منحنی مشخصه‌ی خروجی ترسیم شده را برای مقادیر I_C ، V_{CE} و I_B با مقیاس مناسب و دقیق درجه‌بندی کنید.

۴-۵-۳۶★ - مقدار ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور

AF را تغییر دهید. در این حالت باید مقدار V_{CE} روی منحنی خروجی تغییر کند و جا به جا شود. در مورد نتایج به دست آمده توضیح دهید.

۴-۵-۳۷ - مقدار V_{CE} را در حدی تنظیم کنید

که تمام صفحه را در جهت افقی بپوشاند. حال مقدار ولتاژ تغذیه‌ی بیس را افزایش دهید؛ باید منحنی به سمت بالا جا به جا شود. هر قدر منحنی به سمت بالاتر جا به جا می‌شود مقدار V_{CE} کمتر می‌شود (شکل ۴-۱۳).

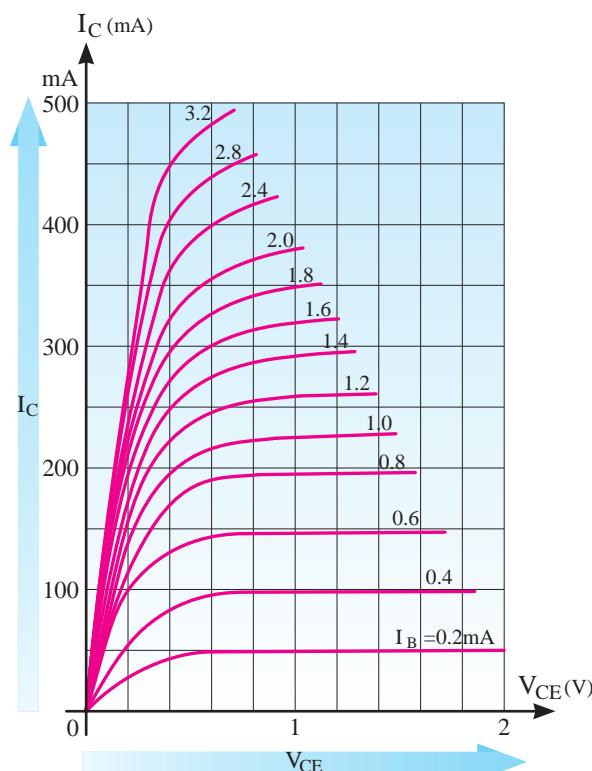

شکل ۴-۱۳ - تأثیر تغییرات I_B روی منحنی خروجی ترانزیستور

توجه داشته باشید که با تغییرات I_B ، مقدار V_{BE} زیاد می‌شود. با افزایش I_B مقدار I_C افزایش می‌یابدو با افزایش I_C مقدار ولتاژ دوسر R_C زیاد و ولتاژ کم V_{CE}

الگوی پرسش



٤-٧-١- الگوی پرسش

٤-٧-١ در صورتی که با استفاده از مولتیمتر توانیم پایه‌های کلکتور و امیتر ترانزیستور را پیدا کنیم، با چه روش‌هایی می‌توانیم پایه‌ها را مشخص کنیم؟ شرح دهید.

٤-٧-٢- I_C , V_{EBO} , V_{CBO} , V_{CEO} مفاهیم ٤-٧-٢ Data Sheet P_{tot} و T_j را با مراجعه به شرح دهید.

٤-٧-٣- در مدار شکل ٤-١١ در صورتی که ولتاژ خروجی مولد AF خیلی زیاد شود، چه اثری روی منحنی مشخصه خروجی می‌گذارد؟ شرح دهید.

٤-٧-٤- در شکل ٤-١١ در صورتی که R_B را اتصال کوتاه کنیم، چه مشکلی ممکن است پدید بیاید؟ شرح دهید.

٤-٧-٥- در شکل ٤-١٤ اگر مقاومت $R_1 = 4.7\text{K}\Omega$ اتصال کوتاه شود، چه اشکالی در کار ترانزیستور پیش می‌آید؟ شرح دهید.

٤-٧-٦- در شکل ٤-١٤ در چه شرایطی نور لامپ حداکثر می‌شود؟ شرح دهید.

٤-٧-٧- با مراجعه به شکل ٤-١٤ حالت‌های قطع، اشباع و فعال ترانزیستور را مشخص کنید و در مورد آن توضیح دهید.

٤-٧-٨- حالت‌های قطع، فعال و اشباع ترانزیستور چه کاربردهایی دارد. شرح دهید.


ارزش‌یابی



٤-٨- ارزش‌یابی پایان هر آزمایش

پس از انجام آزمایش و کامل نمودن دفتر گزارش کار به نتایج ارزش‌یابی توجه کنید و سعی نمایید نقاط ضعف خود را بر طرف کنید.

ترانزیستور تغییر می‌کند و هرچه سر آزاد پتانسیومتر از A به B نزدیک‌تر شود هدایت ترانزیستور افزایش می‌یابد و نور لامپ بیش‌تر می‌شود. در نقطه‌ی A ترانزیستور قطع و لامپ خاموش می‌شود.

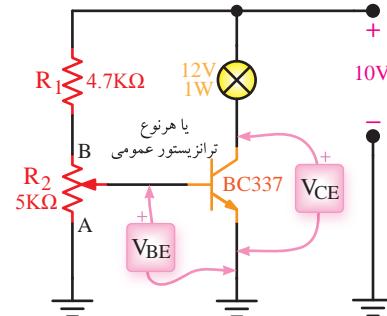

شکل ٤-١٤- مدار آزمایش هدایت در ترانزیستور

توجه کنید

در صورتی که لامپ ١٢ ولت ١ وات در اختیار ندارید می‌توانید از لامپ ٣ ولت ٠/٥ وات یا LED استفاده کنید. در این حالت باید ولتاژ تغذیه را کاهش دهید.

٤-٥-٤٣- مدار شکل ٤-١٤ را روی برد بُرد بیندید. سر وسط پتانسیومتر را در نقطه A قرار دهید. در این حالت ولتاژ "بیس امیتر" ترانزیستور و "کلکتور امیتر" ترانزیستور چند ولت است؟ لامپ خاموش است یا روشن؟ ترانزیستور در چه ناحیه‌ای قرار دارد؟ چرا؟ شرح دهید.

٤-٥-٤٤- سر وسط پتانسیومتر را از نقطه‌ی A آهسته‌آهسته به نقطه‌ی B نزدیک کنید. در نور لامپ چه تغییری به وجود می‌آید؟ ولتاژ بیس امیتر چه تغییری می‌کند؟ شرح دهید.

٤-٥-٤٥- سر وسط پتانسیومتر را در نقطه‌ی B قرار دهید؟ ترانزیستور در چه ناحیه‌ای قرار می‌گیرد؟ هدایت ترانزیستور را چگونه می‌توان تغییر داد؟ شرح دهید.

٤-٦- نتایج آزمایش

آن‌چه را که در این آزمایش فراگرفته‌اید به طور خلاصه در ١٢ نیم‌سطر شرح دهید.