

بخش اول

سیستم‌های انحراف

هدف کلی

مدارهای انحراف افقی و قائم تلویزیون رنگی

فصل اول

سیستم انحراف افقی

هدف کلی

مدارهای انحراف افقی تلویزیون رنگی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

۱- کار کلی سیستم افقی در تلویزیون را شرح دهد.

۲- انواع نوسان‌ساز افقی را تشریح کند.

۳- انواع مدار خروجی افقی را شرح دهد.

۴- مدار مرور افقی با تریستور را توضیح دهد.

۵- کار مدار خروجی افقی را در یک تلویزیون مدرن تشریح کند.

۶- مدار تهیه ولتاژ زیاد (EHV) را توضیح دهد.

۷- مدار حذف نقطه را تشریح کند.

۸- مدار محافظت از قسمت خروجی افقی را شرح دهد.

۹- مدار تثبیت ولتاژ زیاد را شرح دهد.

۱۰- سیستم افقی یک تلویزیون مدرن را عیب‌یابی، تعمیر و تنظیم کند.

ساعت‌آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۰	۲۵	۳۵



نکته مهم: قابل توجه کلیه همکاران محترم

در این کتاب به بررسی مختصری از شاسی ۶۲۰۰ گروندیک و بررسی کامل شاسی CUC ۴۴۰۰ پرداخته‌ایم.
چنانچه در سطح کارگاه شاسی‌های دیگری وجود دارد، با توجه به اطلاعات مندرج در این کتاب و نقشه‌ی شاسی موجود، مدار شاسی موجود را تحلیل کنید.


پیش آزمون (۱)


- ۱- در یک تلویزیون فرکانس نوسان ساز افقی کدام است؟
 ۱) ۵۰ هرتز ۲) ۱۵۶۲۵ هرتز ۳) ۵/۵ مگاهرتز
 ۴) ۴۵۵ کیلوهرتز ۵) تلویزیون سیاه و سفید را رسم کنید.
- ۲- بلوك دیاگرام بخش افقی یک تلویزیون سیاه و سفید را رسم کنید.
- ۳- اگر سیم پیچ های انحراف افقی قطع شوند وضعیت رستر چگونه است؟ با رسم شکل شرح دهید.
- ۴- اگر ترانسفورماتور EHV معیوب شود وضعیت صوت و تصویر چگونه است؟ شرح دهید.
- ۵- در یک گیرنده تلویزیون، تصویر به صورت شکل الف درآمده است. عیب به کدام قسمت تلویزیون مربوط می شود؟
 ۱) برد RGB ۲) برد IF ۳) برد کناره های عرضی ۴) برد عمودی



شكل الف

- ۶- نوسان ساز افقی تلویزیون گروندیک مدل CUC در کدام مدول قرار دارد؟ نام ببرید.
 با توجه به شکل ب به سئوال های ۷ تا ۱۰ پاسخ دهید.
- ۷- ولتاژ تغذیه DC کلکتور ترانزیستور T۵۷۲ چند ولت است؟
 ۱) ۲۵۰ ولت ۲) ۵۰۰ ولت ۳) ۱۰۰۰ ولت
- ۸- شکل موج پایه F ترانسفورماتور ولتاژ زیاد را رسم کنید. از این موج برای چه منظوری استفاده می شود؟
 ۹- ترانزیستور در مدار حذف نقطه و ترانزیستور در مدار حفاظت از لامپ تصویر قرار دارد.
- ۱۰- ولتاژ تهیه شده در مدار حذف نقطه در تلویزیون رنگی گروندیک مدل CUC به کدام الکترود لامپ تصویر اعمال می شود؟

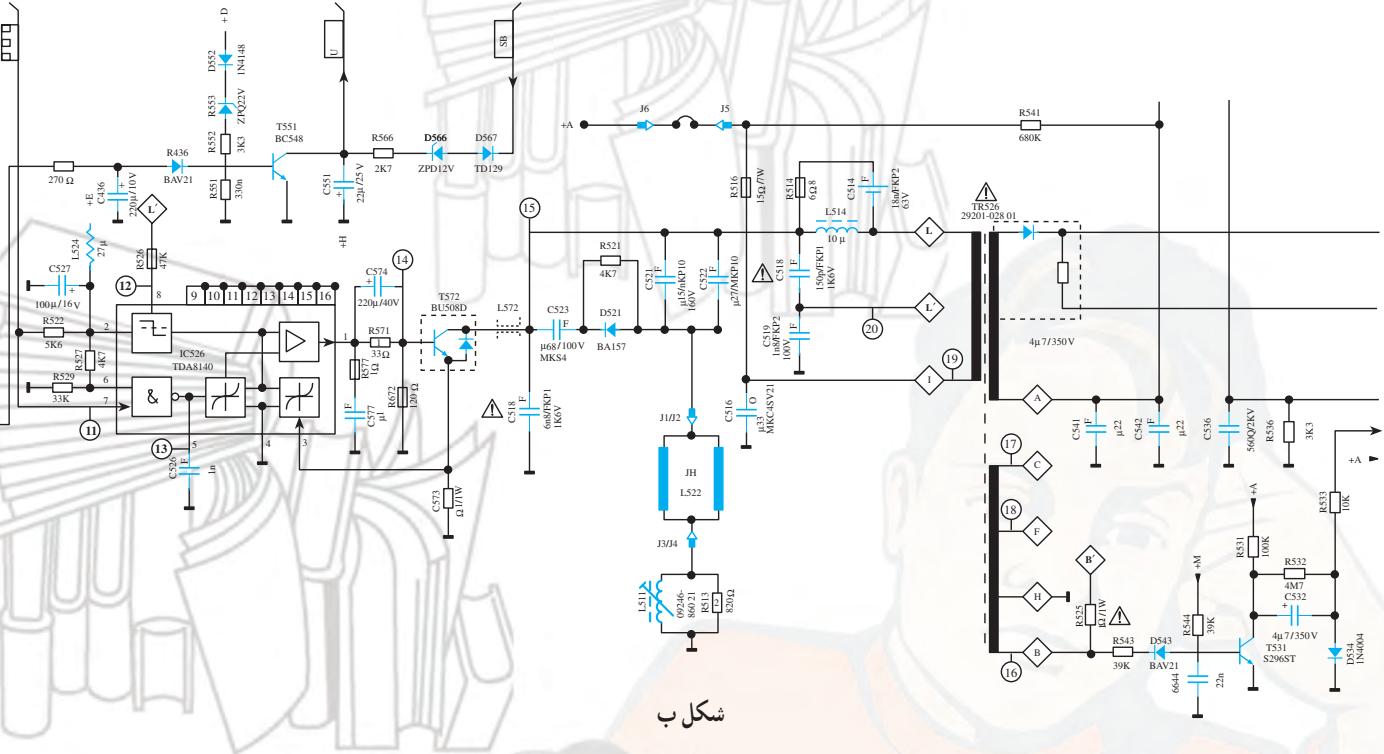

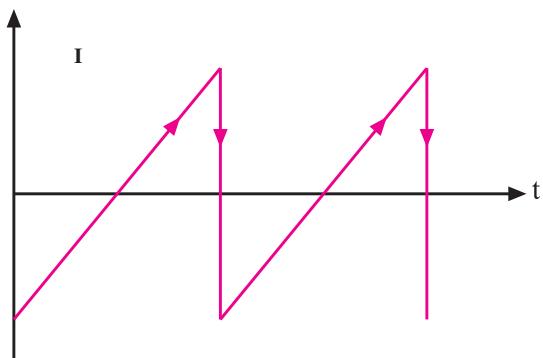


شکل ۱-۱- جریان دندانه ارهای

۱-۱- سیستم افقی در تلویزیون رنگی

بخش افقی، قسمتی از تلویزیون است که در تأمین روشنایی صفحه تصویر نقش اساسی دارد. کارهای مهم زیر به عهده سیستم افقی است.


۱-۱-۱- تهیه جریانی دندانه ارهای (مانند شکل ۱-۱): این جریان توسط نوسان‌ساز افقی ایجاد می‌شود و به سیم پیچ انحراف افقی جهت مرور اشعه در جهت افقی اعمال می‌شود.

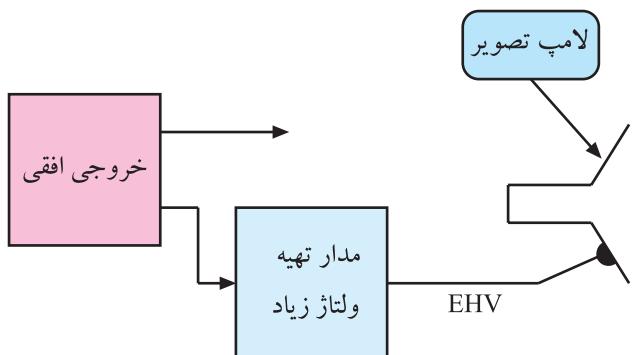

شکل ۲-۱- نقشه بلوكی تهیه EHV

۱-۱-۲- تحریک ترانسفورماتور ولتاژ زیاد جهت


تهیه ولتاژ خیلی زیاد (EHV): این ولتاژ تغذیه‌ی آند شتاب‌دهنده‌ی اصلی را به عهده دارد. شکل ۲-۲ نقشه بلوكی این بخش را نشان می‌دهد.

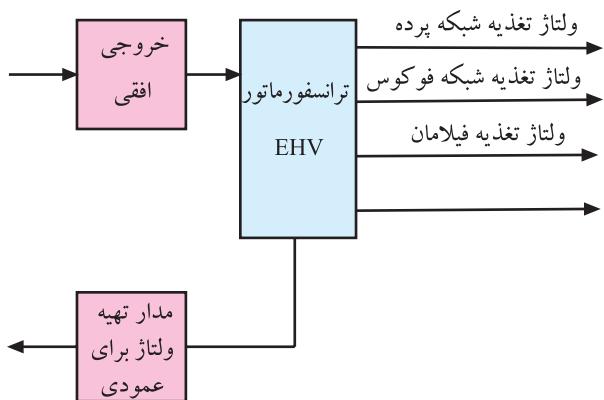

شکل ۳-۱- نقشه بلوكی تهیه ولتاژ برای بخش‌هایی از مدار تلویزیون


۱-۱-۳- تهیه ولتاژ‌هایی برای تغذیه مدارهای

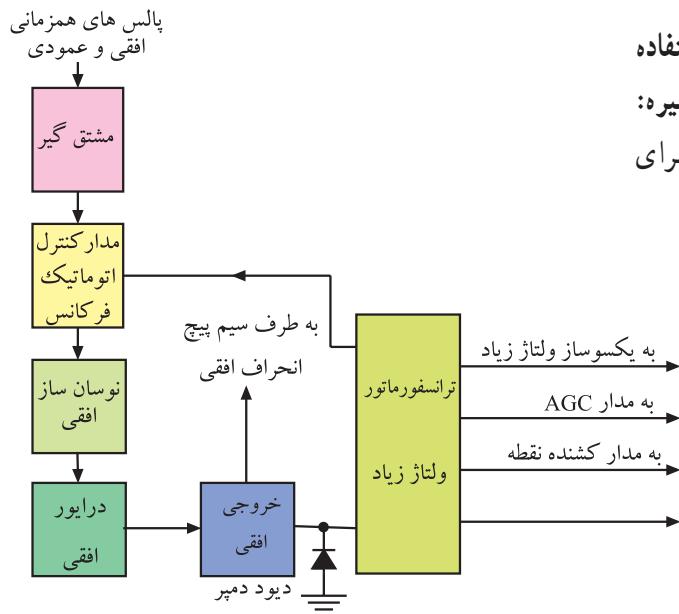مختلف تلویزیون: شکل ۳-۱ نقشه بلوكی تهیه برخی ولتاژها را از بخش افقی نشان می‌دهد.




۱-۴-۱- تهیه نمونه سیگنال‌های افقی برای استفاده در مدار محو برگشت اشعه، مدار AFC، مدار AGC وغیره:
شکل ۱-۴ نقشه بلوکی تهیه نمونه سیگنال‌های افقی را برای قسمت‌های مختلف تلویزیون نشان می‌دهد.

شکل ۱-۴- نقشه بلوکی تهیه سیگنال‌هایی از افقی

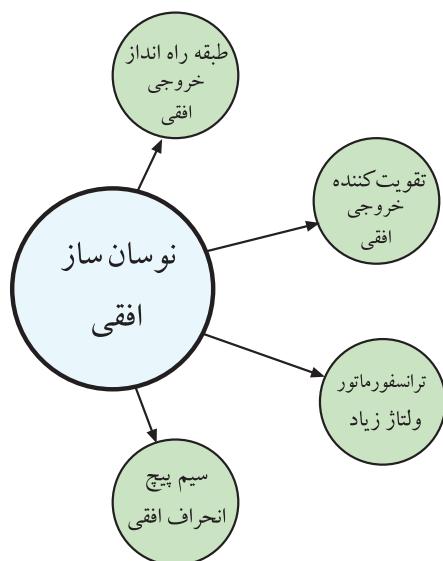


شکل ۱-۵- مدارهایی که کار آنها به کار صحیح نوسان‌ساز بستگی دارد.

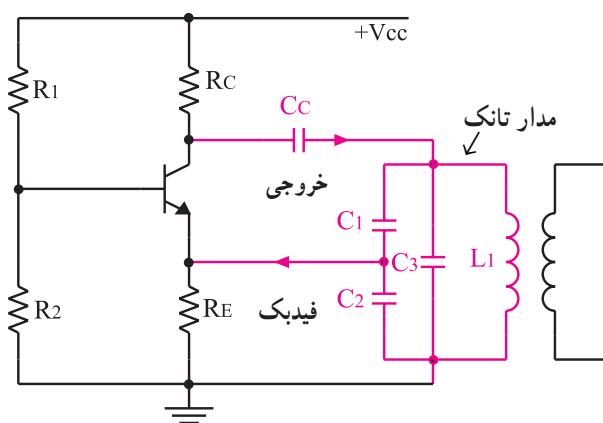

شکل ۱-۶- نوسان‌ساز کول‌پیتس

۲-۱- نوسان‌ساز افقی
نوسان‌ساز افقی اصلی‌ترین مدار سیستم انحراف افقی است. طبقات راه‌انداز، تقویت‌کننده‌ی خروجی افقی، ترانسفورماتور ولتاژ زیاد و سیم‌پیچ‌های انحراف افقی زمانی به درستی کار می‌کنند که نوسان‌ساز به طور صحیح کار کند. شکل ۱-۵ مدارهای وابسته به مدار نوسان‌ساز افقی را نشان می‌دهد.

در تلویزیون‌های قدیمی از نوسان‌سازهای مختلف ترانزیستوری مانند نوسان‌ساز LC (کول‌پیتس، هارتلی، کلب) نوسان‌ساز RC (مولتی‌ویبراتور) وغیره استفاده می‌کردند. شکل ۱-۶ یک نمونه نوسان‌ساز از نوع کول‌پیتس را نشان می‌دهد.

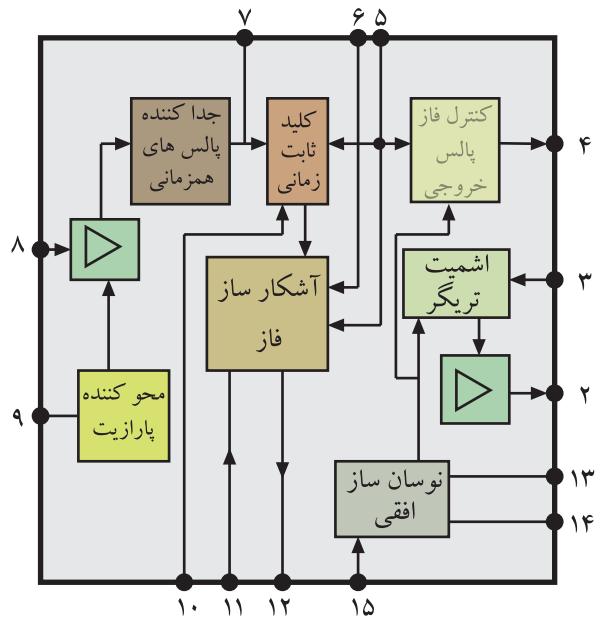


شکل ۱-۷ - نقشه بلوکی مدارهای داخل آی سی TBA۹۲۰

امروزه در اغلب تلویزیون‌ها جهت تولید نوسان در بخش افقی از IC استفاده می‌شود.

نمونه‌ای از این نوع نوسان‌سازها، نوسان‌ساز افقی در تلویزیون گروندیک مدل ۶۲۰۰ است.

این نوسان‌ساز در داخل IC به شماره فنی TBA۹۲۰ قرار دارد. در شکل ۱-۷ نقشه‌ی بلوکی مدارهای داخل این IC رسم شده است. همان‌طوری که مشاهده می‌شود نوسان‌ساز، جدا کننده‌ی پالس‌های همزمانی و آشکارساز فاز (مدار AFC) در داخل IC قرار دارند.

برخی از بلوک‌های داخل آی سی به طور خلاصه تشریح می‌شود.

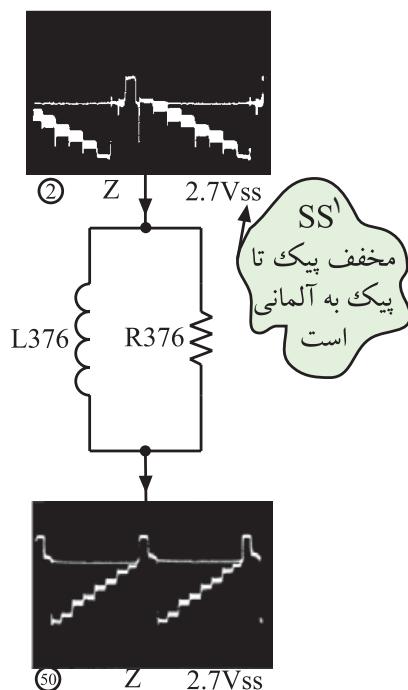


شکل ۱-۸ - فیلتر تضعیف کننده موج حامل رنگ


۱-۱-۲- جدا کننده‌ی پالس همزمانی: انشعابی از سیگنال مرکب تصویر از مدار تضعیف کننده‌ی دامنه فرکانس بالا که شامل L۳۷۶ و R۳۷۶ است، می‌گذرد. این مدار، موج حامل رنگ را تضعیف می‌کند زیرا ممکن است در رنگ‌های با درجه اشباع زیاد، دامنه‌ی حامل رنگ به حد دامنه‌ی پالس‌های همزمانی برسد. شکل ۱-۸ مدار این بخش را نشان می‌دهد.

قطعات در این بخش از تلویزیون گروندیک مدل ۶۲۰۰ با شماره ۳۰۰ و ۴۰۰ مشخص شده‌اند.


سیگنال خروجی فیلتر حامل رنگ از مدار صافی پایین گذر شامل $2\text{~A}\text{I}$ و $2\text{~A}\text{C}$ عبور می کند و به پایه ۸ آی سی وارد می شود.

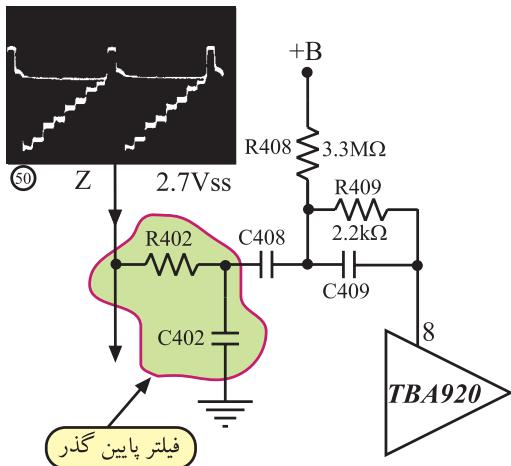

شکل ۱-۹- مسیر اتصال سیگنال مرکب به آی سی

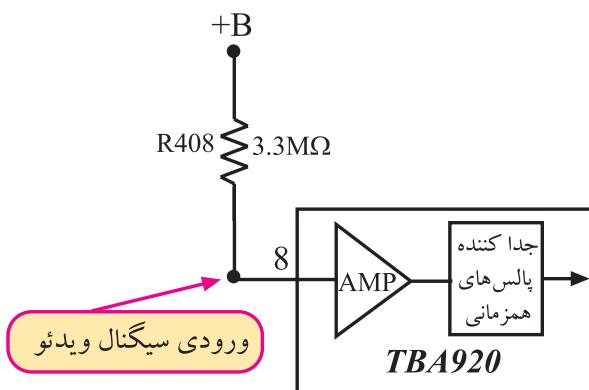

شکل ۱-۱۰- تقویت کننده داخل آی سی

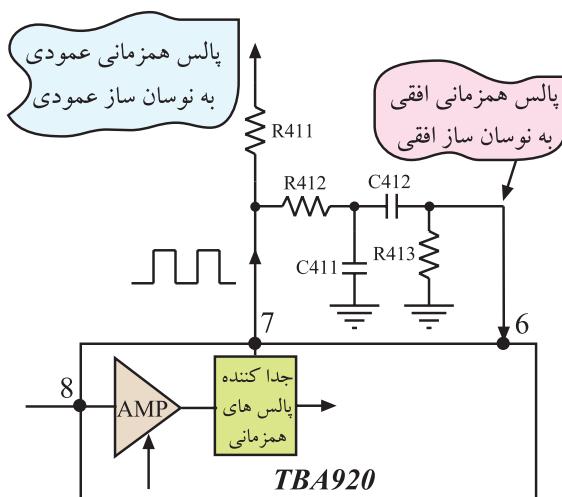


شکل ۱-۱۱- مسیر خروج پالس همزمانی


شکل ۱-۹ این مسیر را نشان می دهد. صافی پایین گذر از عبور سیگنال شناسایی رنگ جلوگیری می کند.

سیگنال مرکب تصویر از مسیر داخلی آی سی وارد تقویت کننده می شود و پس از تقویت به جدا کننده پالس همزمانی راه می یابد. مقاومت $8\text{~A}\text{I}$, بایاس تقویت کننده را تأمین می کند. شکل ۱-۱۰ بلوک تقویت کننده و جدا کننده پالس همزمانی را در داخل آی سی نشان می دهد.


در مدار جدا کننده پالس همزمانی، پالس همزمانی از سیگنال مرکب تصویر جدا می شود و از طریق پایه ۷ آی سی به مدارهای نوسان ساز عمودی و نوسان ساز افقی اعمال می شود. شکل ۱-۱۱ مسیر خروج پالس همزمانی را از پایه ۷ آی سی نشان می دهد.

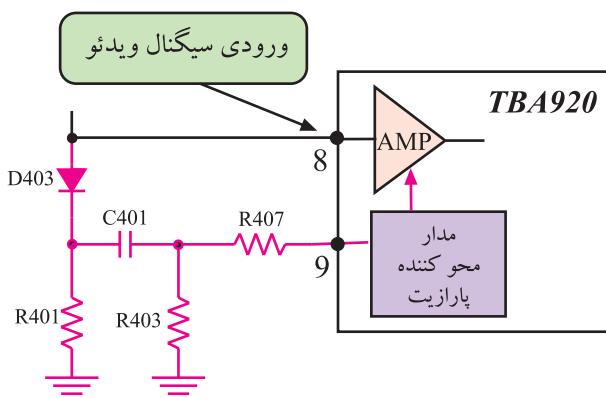


شکل ۱۲-۱- مسیر حذف پارازیت

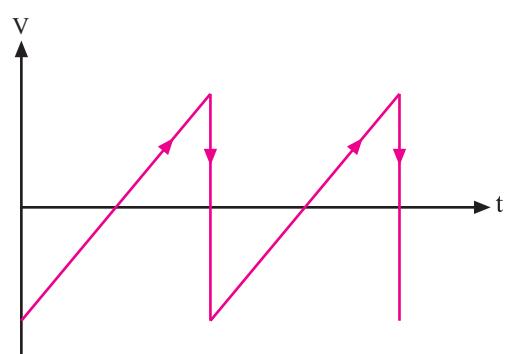

شکل ۱۳-۱- موج دندانه ارها تولید شده توسط نوسان ساز افقی

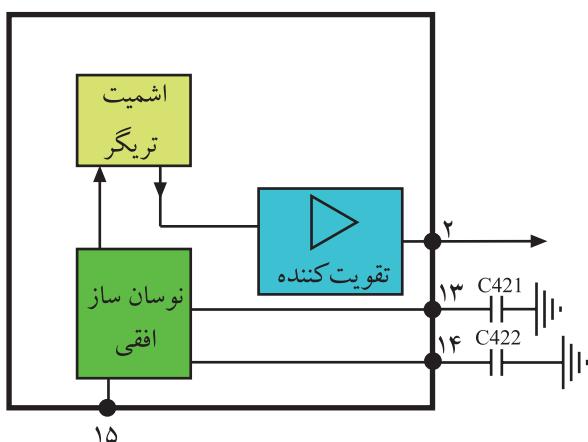

شکل ۱۴-۱- بلوک دیاگرام نوسان ساز و اشمیت تریگر

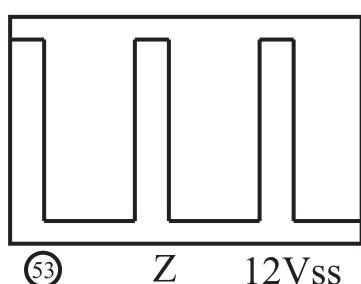

شکل ۱۵-۱- پالس خروجی آی سی

۱-۲-۲- حذف پارازیت: اگر دامنه‌ی پارازیت همراه


سیگنال مرکب تصویر از 7° ولت بیشتر باشد، پارازیت همراه با سیگنال مرکب تصویر از تقویت‌کننده عبور می‌کند و وارد مدار جدا کننده‌ی پالس‌های همزمانی می‌شود. این پارازیت‌ها سبب برهم‌زنی فرکانس و فاز نوسان‌ساز افقی و عمودی می‌شوند. برای جلوگیری از عبور پارازیت، انتشاری از سیگنال مرکب تصویر از طریق مدار شکل ۱-۱۲ به مدار حذف‌کننده‌ی پارازیت می‌رسد. این مدار در لحظه‌ی ورود پارازیت، ترانزیستور تقویت‌کننده را به منطقه‌ی قطع می‌برد و از ورود پارازیت به مدار جدا کننده‌ی پالس همزمانی جلوگیری می‌کند.

۱-۲-۳- نوسان ساز افقی داخل آی سی: نوسان ساز

افقی، موجی دندانه ارها با فرکانس ۱۵۶۲۵ هرتز تولید می‌کند. موج دندانه ارها ایجاد شده مانند شکل ۱-۱۳ است.

در صورت عدم دریافت سیگنال از فرستنده، نوسان ساز به طور آزاد نوسان می‌کند ولی در هنگام دریافت سیگنال، فرکانس و فاز نوسان ساز از طرف فرستنده تحت کنترل قرار می‌گیرد. موج دندانه ارها ایجاد شده وارد مدار اشمیت تریگر می‌شود. اشمیت تریگر موج دندانه ارها را به پالس تبدیل می‌کند. پالس‌ها پس از تقویت از پایه‌ی ۲ آی سی خارج می‌شوند. شکل ۱-۱۴ بلوک نوسان ساز و اشمیت تریگر و تقویت‌کننده‌ی داخل آی سی را نشان می‌دهد.


در شکل ۱-۱۵ موج خروجی آی سی رسم شده است.

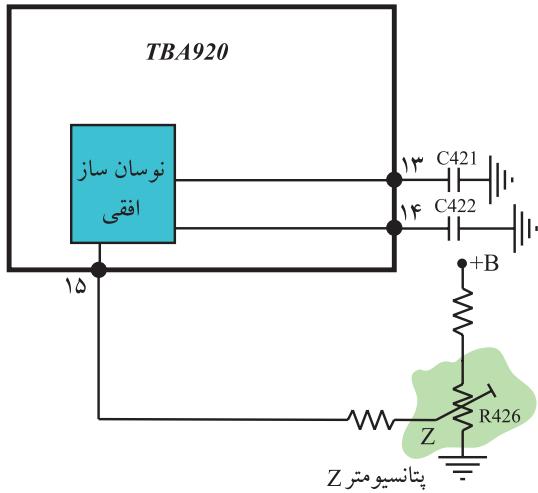

شکل ۱-۱۶- پتانسیومتر تنظیم کننده فرکانس نوسان ساز افقی

۴-۲-۱- تنظیم فرکانس نوسان ساز: تنظیم فرکانس نوسان ساز توسط پتانسیومتر R_{426} انجام می‌گیرد. شکل ۱-۱۶ این پتانسیومتر را شان می‌دهد. با تغییر ولتاژ پایه ۱۵ آی‌سی، فرکانس نوسان تنظیم می‌شود.

پتانسیومتر
تنظیم کننده فرکانس
نوسان افقی

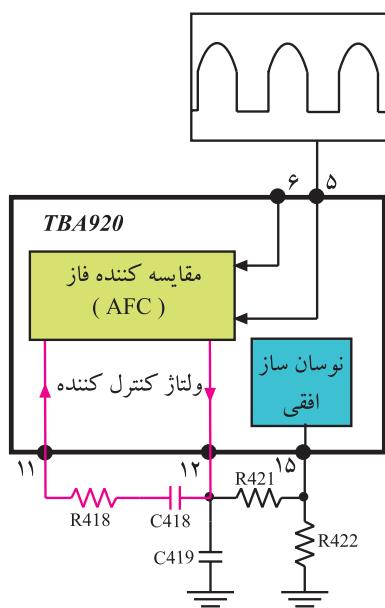


شکل ۱-۱۷- بلوک دیاگرام بخشی از مدار داخل آی‌سی TBA920


۵-۲-۱- تنظیم فرکانس توسط مدار AFC: پالس‌های همزمانی جهت تطبیق از پایه ۶ آی‌سی و پالس برگشتی ترانسفورماتور افقی از پایه ۵ آی‌سی وارد مدار مقایسه کننده فاز می‌شوند. در صورت هرگونه اختلاف بین این پالس‌ها از نظر فرکانس و فاز، ولتاژ کنترل کننده و فرکانس آن را متناسب با فرستنده اصلاح می‌کند. شکل ۱-۱۷ این بخش از بلوک دیاگرام داخل آی‌سی را نشان می‌دهد.

در خروجی مدار AFC ولتاژی متناسب با اختلاف فاز دو پالس مقایسه ایجاد می‌شود. این ولتاژ پس از صاف شدن توسط مدار RC که شامل R_{418} و C_{418} است از پایه ۱۵ آی‌سی به مدار نوسان ساز راه می‌یابد و فرکانس و فاز آن را تصحیح می‌کند.


به دلیل قدیمی بودن شاسی تلویزیون 620×620 از توضیح در مورد بقیه بلوک‌های موجود در آی‌سی صرف نظر می‌شود.

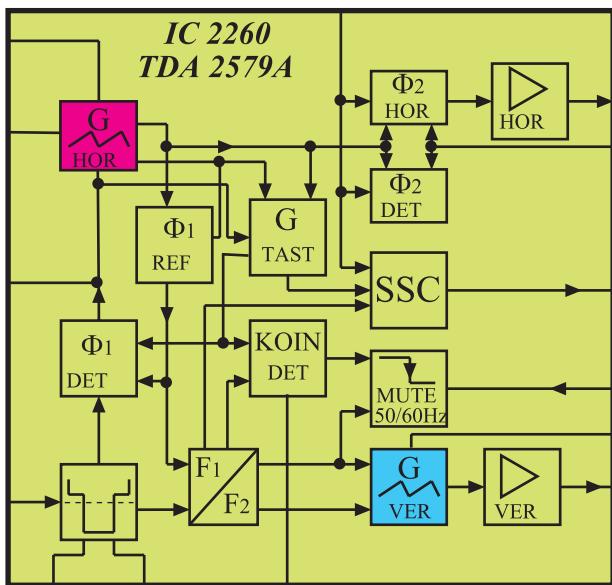


شکل ۱-۱۸- بلوک دیاگرام داخلی آی سی ۲۲۶°

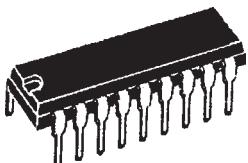

شکل ۱-۱۹- شکل ظاهری آی سی ۲۲۶°

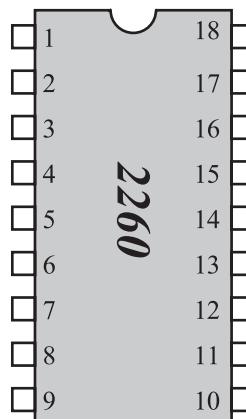

شکل ۱-۲۰- شماره پایه‌های آی سی ۲۲۶°

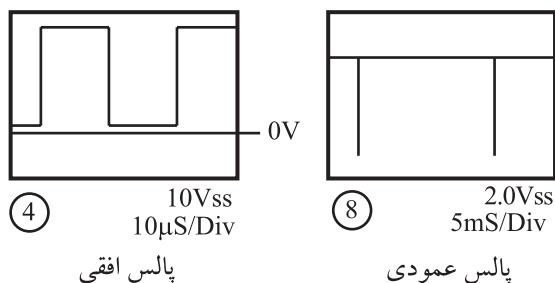

شکل ۱-۲۱- پالس‌های تولیدی توسط آی سی

۳-۱- نوسان‌ساز افقی در تلویزیون گروندیک مدل CUC


نوسان‌ساز افقی در داخل آی سی با شماره‌ی نقشه ۲۲۶° و شماره‌ی فنی TDA ۲۵۷۹A قرار دارد. این آی سی در مدول IF واقع شده است. شکل ۱-۱۸ یک بلوک دیاگرام مدار داخلی آی سی ۲۲۶° را نشان می‌دهد. در شکل ۱-۱۹ یک شکل ظاهری آی سی دیده می‌شود. این آی سی به صورت دو ردیفه ساخته شده و ۱۸ پایه دارد. در شکل ۱-۲۰ شماره‌ی پایه‌های آی سی را ملاحظه می‌کنید.

نوسان‌ساز افقی در داخل
آی سی ۲۲۶° با شماره‌ی فنی
TDA ۲۵۷۹A قرار دارد.

۳-۱-۱- وظایف آی سی ۲۲۶°: این آی سی دارای وظایفی به شرح زیر است:


■ جدا کردن پالس‌های همزمانی از سیگنال مرکب تصویر (FBAS) و هدایت پالس‌ها به آشکارساز فاز (AFC) و نوسان‌ساز عمودی.

■ تولید سیگنال‌هایی با فرکانس ۱۵۶۲۵ هرتز برای بخش خروجی افقی و ۵° هرتز برای بخش خروجی عمودی. شکل ۱-۲۱ پالس‌های ایجاد شده توسط آی سی را نشان می‌دهد.

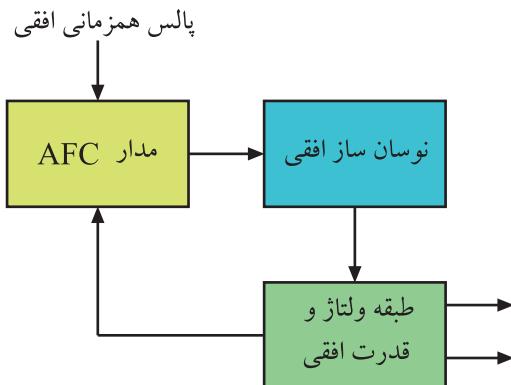

شکل ۱-۲۲- ارتباط نوسان‌ساز با مدار AFC

■ مقایسه‌ی فرکانس افقی با پالس‌های همزمانی افقی به منظور کنترل و تنظیم و تطبیق فاز و فرکانس نوسان‌های ایجاد شده در نوسان‌ساز گیرنده با نوسان‌های تولید شده در نوسان‌ساز فرستنده. این عمل توسط مدار AFC انجام می‌شود.
شکل ۱-۲۲ نقشه‌ی بلوکی این بخش را نشان می‌دهد.

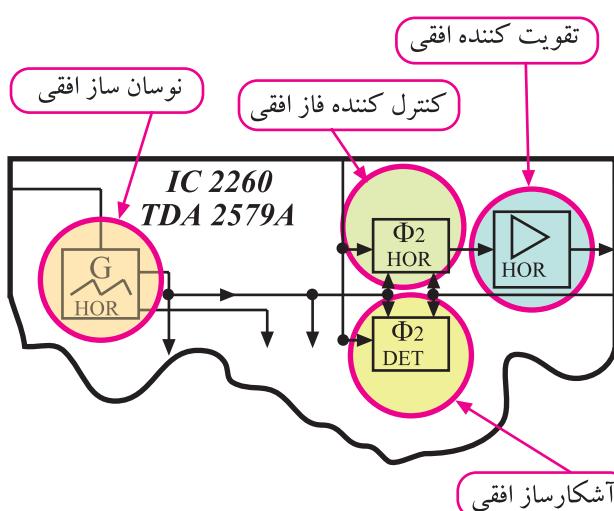


شکل ۱-۲۳- بلوک نوسان‌ساز و تقویت‌کننده و کنترل کننده فاز

■ تغییردادن شکل موج ایجاد شده توسط نوسان‌ساز افقی و تبدیل آن به پالس‌های مناسب.

■ تقویت دامنه پالس‌های افقی برای تحریک قسمت خروجی افقی.

شکل ۱-۲۴- بلوک نوسان‌ساز، و تقویت‌کننده و کنترل کننده‌های فاز را در داخل آی‌اسی نشان می‌دهد.

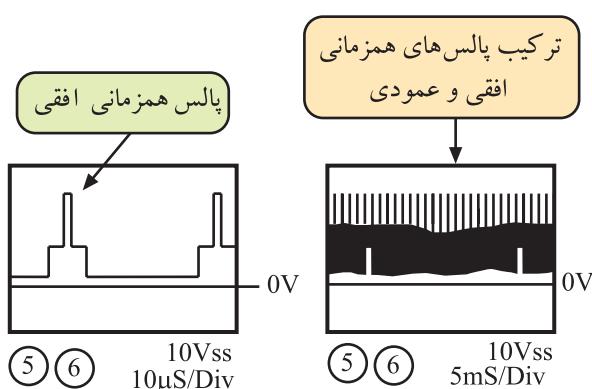

شکل ۱-۲۴- پالس‌های همزمانی افقی و عمودی


■ کنترل آشکار ساز فاز خروجی افقی برای بالابردن حساسیت مدار آشکارساز فاز.

■ تهیه پالس‌هایی ترکیبی از نمونه پالس‌های افقی و عمودی (SSC)^۱ این نمونه پالس‌های ترکیبی به منظور محو خطوط برگشت افقی و عمودی و نیز در مدار آشکارساز پالس‌های شناسایی رنگ در مدول FARB RGB^۲ به کار می‌روند.


شکل ۱-۲۴- پالس‌های همزمانی افقی و ترکیب پالس‌های افقی و عمودی را نشان می‌دهد.

۱- SSC=Supersandcastle


۲- FARB -RGB = RGB و رنگ

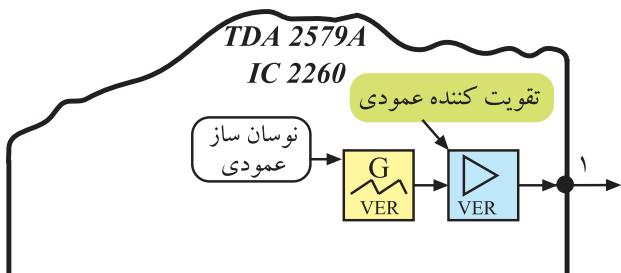


شکل ۲۵-۱- نقشه بلوکی اسپلاتور عمودی در آی‌سی ۲۲۶.

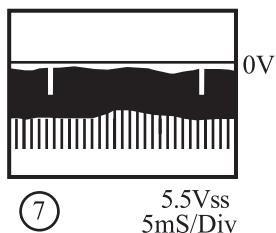

شکل ۲۶-۱ - شکل موج پایه‌ی ۱ آی‌سی

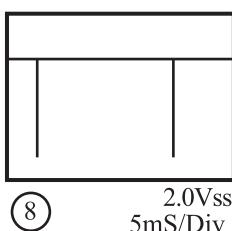

شکل ۲۷-۱- شکل موج یا یهی ۲۹ مدول IF

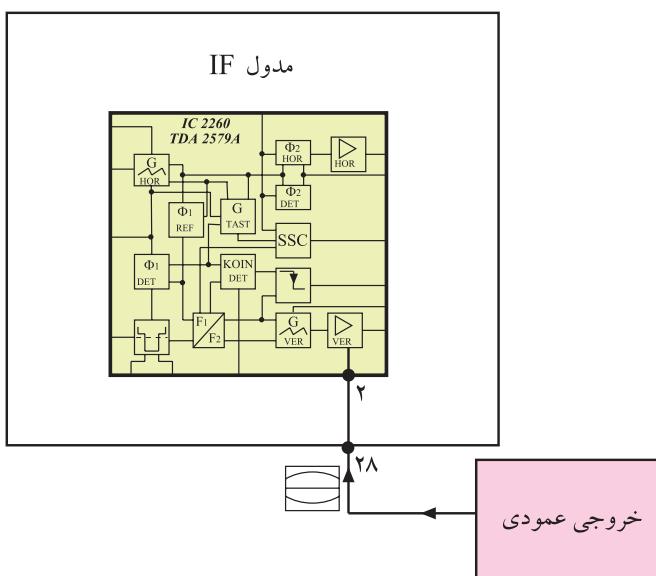

شكل ۲۸-۱- ارتباط خروجی عمودی با پایه‌ی ۲۸ مدول IF

۲-۳-۱- شناسایی، یا یه‌های آی‌سی، TDA ۲۵۷۹A

نحوه‌ی ۱: این پایه خروجی، نوسان‌ساز عمودی است. شکل


۱-۲۵ نقشه‌ی بلوکی نوسان‌ساز عمودی و پایه‌ی خروجی را نشان می‌دهد.

شکل موج پایه شماره یک را در شکل ۲۶-۱ ملاحظه

می کنید.


۲۹ مدول IF را در شکل ۱-۲۷ مشاهده ممکن است. این موج از پایه‌ی ۲۹ مدول خارج می‌شود و به طبقه‌ی تقویت کننده‌ی انتهایی عمودی می‌رسد. شکل موج خروجی پایه ۲۹ مدول IF را در شکل ۱-۲۷ مشاهده ممکن است.

پایه‌ی ۲: این پایه ورودی فیدبک جریان انحراف عمودی به آئی سی است که ارتفاع تصویر را کنترل می‌کند. مطابق شکل بلوکی ۱-۲۸، از خروجی عمودی، موجی از پایه‌ی ۲۸ مدول IF وارد پایه‌ی شماره ۲ آئی سی می‌شود تا ارتفاع تصویر را کنترل کند.

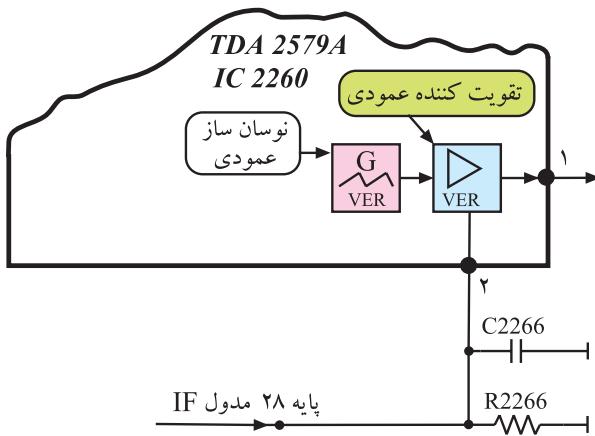

شکل ۱-۲۹—مسیر ورودی موج به پایه‌ی شماره ۲ آی‌سی

شکل ۱-۲۹ ۱ مسیر ورود موج خروجی عمودی را به پایه‌ی ۲ آی‌سی نشان می‌دهد.

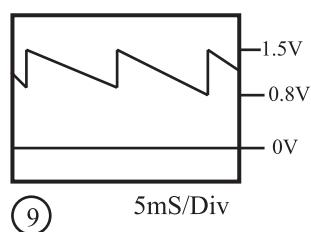


شکل ۱-۳۰—شکل موج پایه‌ی شماره ۲ آی‌سی

در شکل ۱-۳۰، شکل موج پایه شماره ۲ آی‌سی را مشاهده می‌کنید.

پایه‌ی ۳: خازن مربوط به اسیلاتور عمودی در این پایه قرار دارد.


شکل ۱-۳۱ این خازن را در پایه‌ی ۳ آی‌سی نشان می‌دهد.

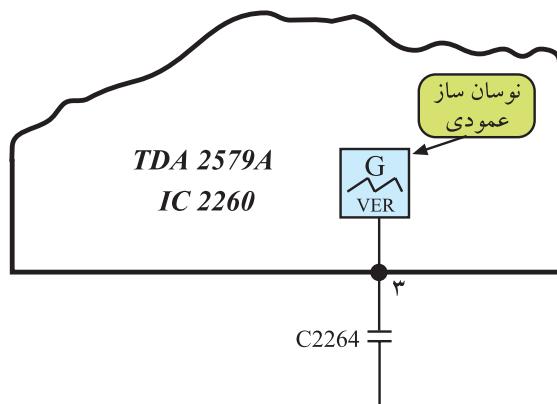

شکل ۱-۳۱—خازن در پایه‌ی ۳ آی‌سی


پایه‌ی ۴: به این پایه جهت کنترل مدار اسیلاتور عمودی، فیدبکی DC از ترانس EHV به اسیلاتور اعمال می‌شود. کار این پایه را در بخش عمودی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پایه‌ی ۵: از طریق این پایه، پالس‌های همزمانی افقی و عمودی به داخل آی‌سی راه می‌یابند. سیگنال مرکب تصویر از پایه‌ی ۱۳ مدول IF خارج می‌شود و از طریق پایه‌ی ۲۷ مدول IF جهت همزمان کردن اسیلاتور افقی و عمودی گیرنده، به آی‌سی می‌رسد.

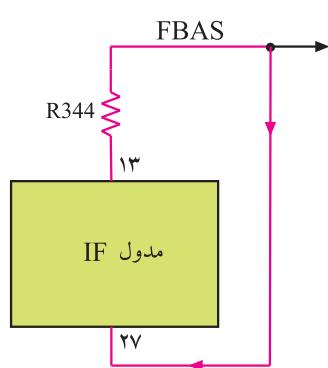


شکل ۱-۳۲—ارتباط پایه ۱۳ با پایه ۲۷ مدول IF


شکل ۱-۳۲ ۱ نقشه‌ی بلوکی مدول IF و ارتباط پایه‌ی ۱۳ با پایه‌ی ۲۷ را نشان می‌دهد.

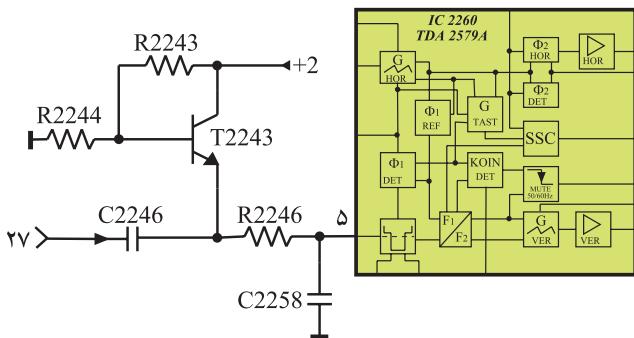


شکل ۱-۳۳—مسیر سیگنال مرکب تصویر به پایه‌ی ۵ آی‌سی

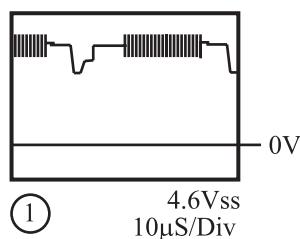

شکل ۱-۳۴—شکل موج ورودی پایه‌ی ۵ آی‌سی

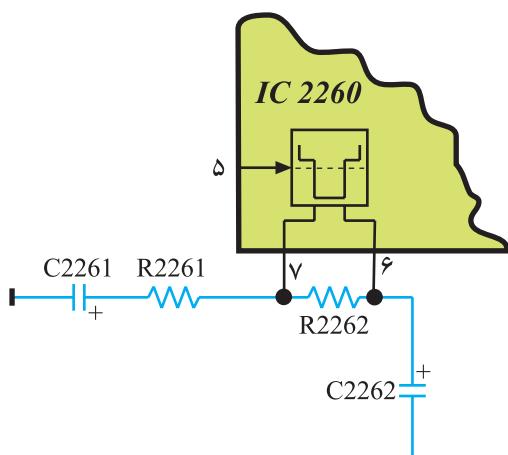

شکل ۱-۳۵—قطعات مربوط به پایه‌های ۶ و ۷

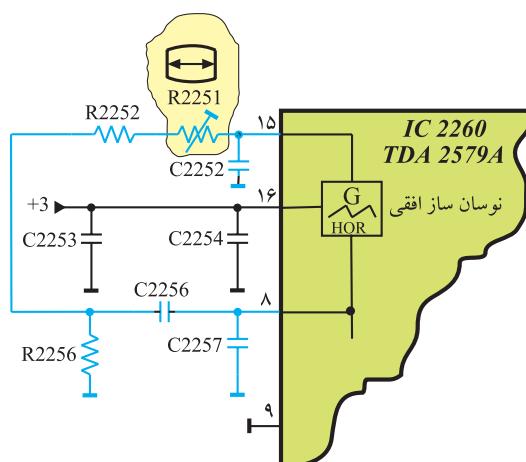

شکل ۱-۳۶—قطعات متصل به پایه‌ی ۸ و ۱۵


در مسیر پایه‌ی ۲۷ خازن C2246 قرار دارد. این خازن ولتاژ DC سیگنال ویدئو را که در صحنه‌های مختلف، متفاوت است حذف می‌کند و توسط ترانزیستور T2243 یک ولتاژ DC ثابت به آن اضافه می‌کند. شکل ۱-۳۳ خازن C2246 را در مسیر سیگنال مرکب تصویر نشان می‌دهد.

در شکل ۱-۳۴ شکل موج پایه‌ی ۵ آی‌سی رسم شده است.

پایه‌های ۶ و ۷: به این پایه‌ها فیلترهای مربوط به مدار جدا کننده‌ی پالس‌های همزمانی وصل می‌شود. شکل ۱-۳۵ قطعات متصل به پایه‌های ۶ و ۷ را نشان می‌دهد.


پایه‌های ۸ و ۱۵: شبکه‌ی RC متصل به پایه‌های ۸ و ۱۵ آی‌سی، فرکانس نوسان اسیلاتور افقی را تعیین می‌کند. پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهمی R2251 قادر است فرکانس نوسان اسیلاتور را تغییر دهد و روی مقدار صحیح تنظیم کند. شکل ۱-۳۶ قطعات متصل شده به پایه‌های ۸ و ۱۵ را نشان می‌دهد.

R2251
تنظیم کننده فرکانس
نوسان ساز افقی

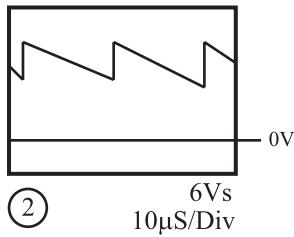


شکل ۱-۳۷—موج ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی

شکل موج ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی که در پایه‌ی ۱۵ آی‌سی ظاهر می‌شود مطابق شکل ۱-۳۷ است.
پایه‌ی ۹: این پایه اتصال زمین آی‌سی است.

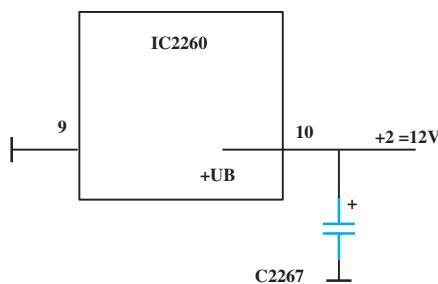

شکل ۱-۳۸—پایه‌های مربوط به منع تغذیه

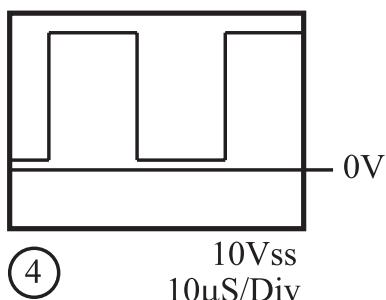


شکل ۱-۳۹—موج پایه‌ی ۱۱ آی‌سی

پایه‌ی ۱۰: این پایه، ورودی تغذیه آی‌سی است. آی‌سی از ولتاژ +۲ برابر ۱۲ ولت تغذیه می‌شود.

شکل ۱-۳۸—قطب مثبت تغذیه آی‌سی و اتصال زمین را نشان می‌دهد. ولتاژ تغذیه در مدول IF با شماره‌های +۱ و +۲ و +۳ مشخص شده است.


پایه‌های تغذیه آی‌سی
پایه‌ی ۱۰: تغذیه مثبت
پایه‌ی ۹: اتصال زمین

پایه‌ی ۱۱: پایه‌ی ۱۱ مربوط به خروجی نوسان‌های ایجاد شده به وسیله نوسان‌ساز افقی است. شکل پالس خارج شده از پایه‌ی ۱۱ آی‌سی به صورت شکل ۱-۳۹ است.

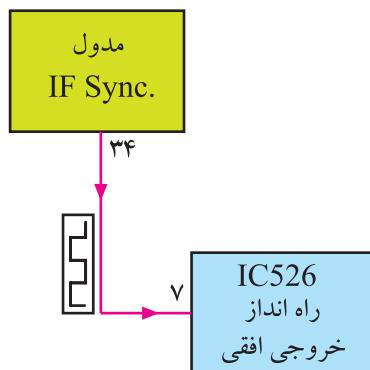


شکل ۱-۴۰—اتصال پایه‌ی ۳۴ مدول IF به پایه‌ی ۷ آی‌سی

پالس ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی، از پایه‌ی ۳۴ مدول IF به آی‌سی طبقه‌ی خروجی افقی یعنی پایه‌ی شماره‌ی ۷ آی‌سی ۵۲۶ اعمال می‌شود. شکل ۱-۴۰ ارتباط پایه‌ی ۳۴ مدول IF را با پایه‌ی ۷ آی‌سی ۵۲۶ نشان می‌دهد.

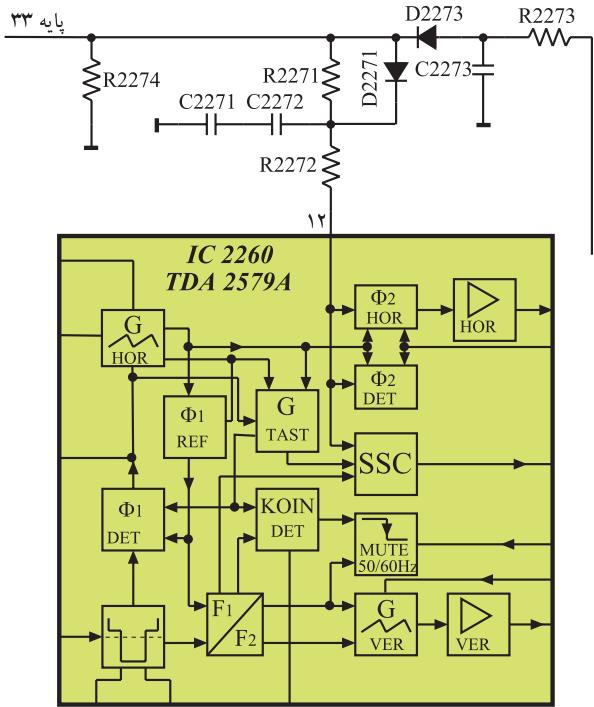


شکل ۱-۴۱ - قطعات در مسیر پایه‌ی ۱۲ آی سی

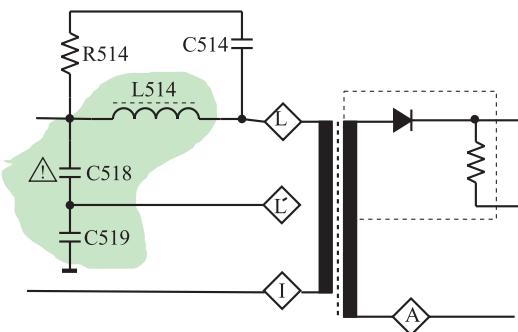

شکل ۱-۴۲ - تهیه ولتاژ از نقطه‌ی L'




شکل ۱-۴۳ - شکل موج نقطه‌ی L'

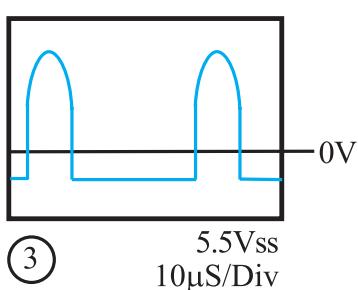


شکل ۱-۴۴ - موج ورودی به پایه‌ی ۱۲ آی سی

پایه‌ی ۱۲: به پایه‌ی ۱۲ آی سی نمونه‌ای از پالس خروجی افقی فیدبک می‌شود. این فیدبک در مدار آشکارساز فاز افقی و مدار تهیه‌ی پالس‌های ترکیبی افقی و عمودی (SSC) به کار می‌رود. شکل ۱-۴۱ قطعات موجود در مسیر پایه‌ی ۱۲ را نشان می‌دهد.

نمونه‌ی پالس خروجی افقی، از نقطه‌ی L' ترانسفورماتور افقی فراهم می‌شود. مطابق شکل ۱-۴۲ ولتاژ پایه‌ی L' و زمین توسط خازن‌های C518 و C519، تقسیم ولتاژ می‌شود و ولتاژی مطابق شکل ۱-۴۳ از نقطه L' به پایه‌ی ۱۲ آی سی، مشابه شکل ۱-۴۴ می‌شود. موج فیدبک شده به پایه‌ی ۱۲ آی سی، مشابه شکل ۱-۴۴ است.

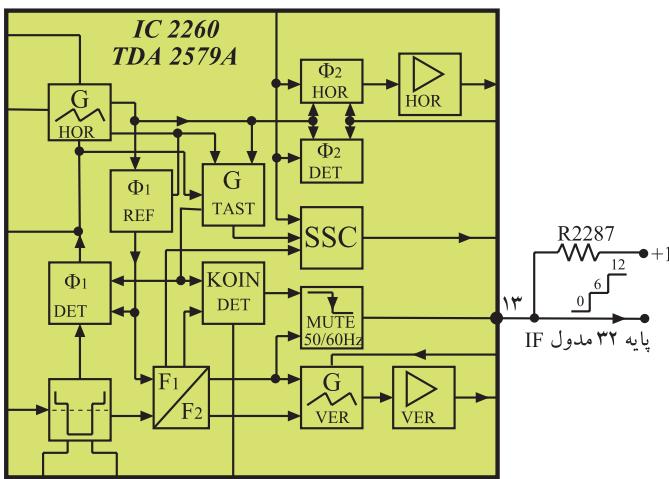


شکل ۱-۴۵—پایه‌ی ۱۳ و سه سطح ولتاژ ایجاد شده در این پایه

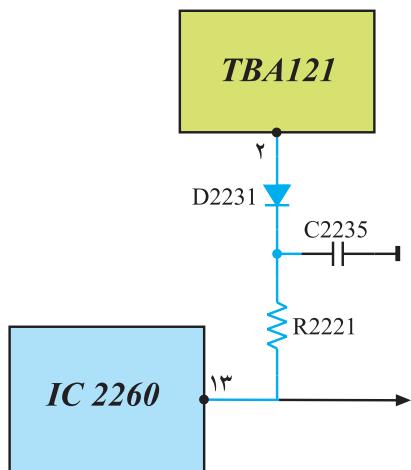

شکل ۱-۴۶—ارتباط پایه‌ی ۱۳ با پایه‌ی ۲ آی‌سی


پایه‌ی ۱۳: پایه‌ی ۱۳، خروجی پالس انطباق^۱ (Koin) است. همان طور که در مبحث واحد کنترل توضیح داده شد، در شرایط متفاوت از این پایه سه سطح ولتاژ خارج می‌شود. شکل ۱-۴۵ پایه‌ی ۱۳ و سطح ولتاژ خارج شده از آن را نشان می‌دهد. همچنین از طریق این پایه طبق شکل ۱-۴۶، به پایه‌ی ۲ آی‌سی فرمان داده می‌شود.

با این فرمان در هنگام عدم پخش برنامه، فرمان سکوت (Mute) صادر می‌شود که مدار تقویت کننده IF صدا را قطع می‌کند و به این ترتیب هیچ صدایی از بلندگو شنیده نمی‌شود.

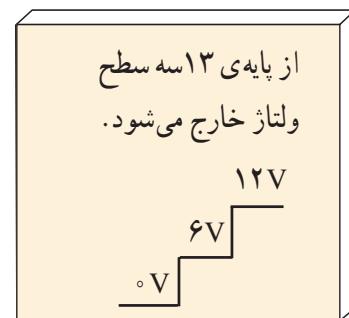


شکل ۱-۴۷—پایه‌ی ۱۴ برای کنترل و تنظیم فاز پالس افقی

پایه‌ی ۱۴: از این پایه برای کنترل و تنظیم فاز پالس‌های افقی استفاده می‌شود. به بلوک کنترل کننده فاز داخل آی‌سی، مطابق شکل ۱-۴۷ و به وسیله مقاومت R۲۲۸۲ و پتانسیومتر R۲۲۸۱ و مقاومت R۲۲۸۱ ولتاژی DC اعمال می‌شود. با تغییر پتانسیومتر، مقدار ولتاژ تغییر می‌کند و فاز موج اصلاح می‌شود.

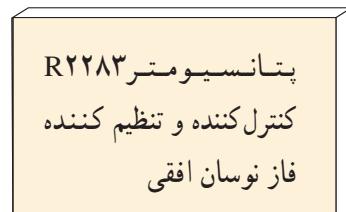

شکل ۱-۴۷—پایه‌ی ۱۴ برای کنترل و تنظیم فاز پالس افقی

^۱—Schaltspg. Koinz = Switching volt. Coincidence ولتاژ کلید انطباق

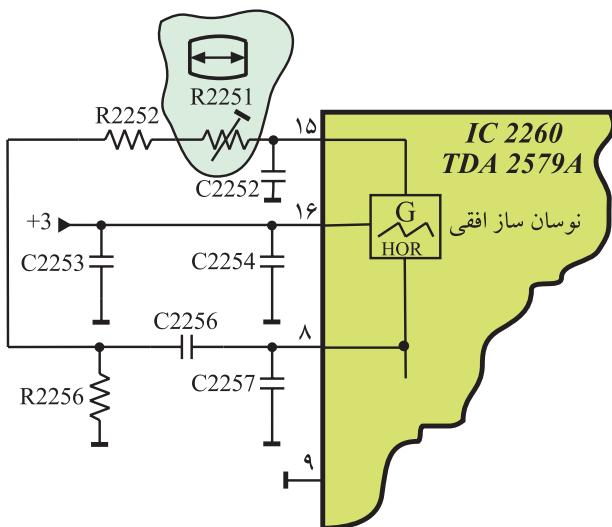

شکل ۱-۴۸ - قطعات نوسان ساز در پایه‌ی ۱۵




شکل ۱-۴۹ - عدم تنظیم فرکانس نوسان ساز افقی

پایه‌ی ۱۵: به پایه ۱۵ قطعات مربوط به مدار نوسان ساز افقی اتصال دارد. شکل ۱-۴۸ پایه‌ی ۱۵ آی‌سی و قطعات متصل به آن را نشان می‌دهد.


یکی از قطعات متصل به پایه‌ی ۱۵، پتانسیومتر R۲۲۵۱ است. به وسیله‌ی پتانسیومتر ۲۲۵۱، فرکانس نوسان ساز افقی تنظیم می‌شود. اگر پتانسیومتر ۲۲۵۱ تنظیم نباشد تصویر روی صفحه مطابق شکل ۱-۴۹ ظاهر می‌شود.

پتانسیومتر
تنظیم کننده فرکانس
نوسان افقی

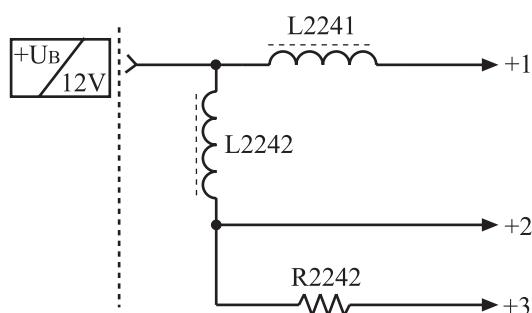

شکل ۱-۵۰ - سه ولتاژ به نام‌های +۱ و +۲ و +۳ از ولتاژ B که برابر ۱۲ ولت است فراهم می‌شود.


پایه‌ی ۱۶: نوسان ساز افقی از طریق پایه‌ی ۱۶ با ولتاژ ۱۲ ولت تغذیه می‌شود. به این ترتیب که ولتاژ +B برابر ۱۲ ولت به پایه‌ی ۲۱ مدول IF اعمال می‌شود. این ولتاژ سه شاخه شده و ولتاژ شاخه‌ها، +۱ و +۲ و +۳ نام‌گذاری می‌شوند. شکل ۱-۵۰ مدار تهییه سه ولتاژ +۱ و +۲ و +۳ را از ولتاژ +B نشان می‌دهد.

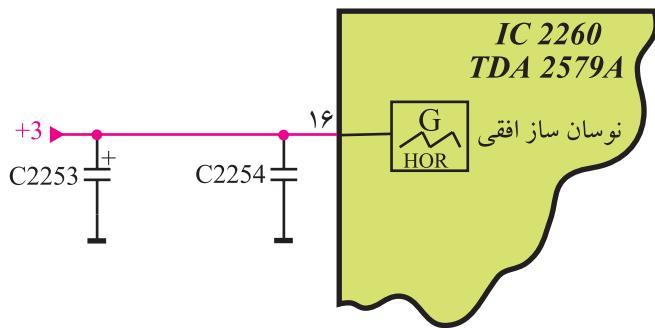

شکل ۱-۵۱- پایه‌ی ۱۶ تغذیه اسیلاتور افقی


ولتاژ $+3$ مطابق شکل ۱-۵۱ اسیلاتور افقی را تغذیه می‌کند. سیم پیچ L در مسیر تغذیه می‌تواند به عنوان فیلتر، مانع عبور سیگنال با فرکانس بالا به منع تغذیه آی‌سی شود.

تغذیه نوسان‌ساز افقی از طریق پایه‌ی ۱۶ آی‌سی و از ولتاژ $+3$ است.

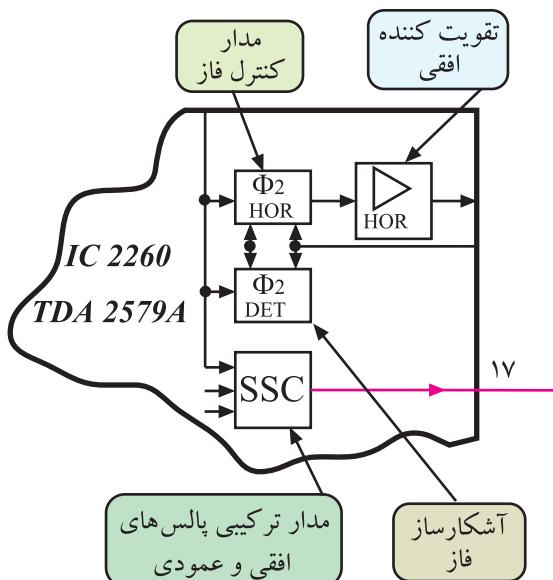

شکل ۱-۵۲- پایه‌ی ۱۷ آی‌سی، خروجی پالس‌های SSC است.


پایه‌ی ۱۷: پایه‌ی ۱۷، خروجی پالس‌های ترکیبی افقی و عمودی (SSC) است. شکل ۱-۵۲ پایه‌ی ۱۷ آی‌سی را نشان می‌دهد.

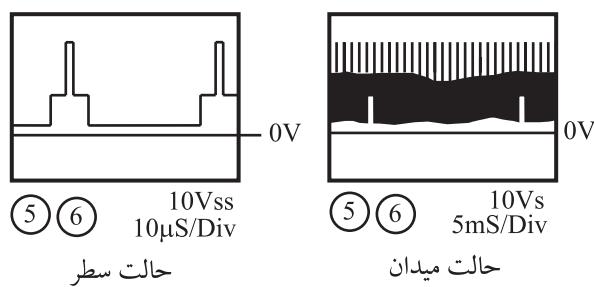

شکل ۱-۵۳- پالس‌های SSC

پالس‌های SSC ترکیبی از پالس‌های همزمانی افقی و عمودی هستند.

شکل ۱-۵۳-۱ پالس‌های SSC را نشان می‌دهد. از این پالس‌ها در مدار کُشنده رنگ^۱، محو برگشت افقی و عمودی (بلنکینگ) و قفل کردن سطح سیاهی (کلمپینگ) نیز استفاده می‌شود.

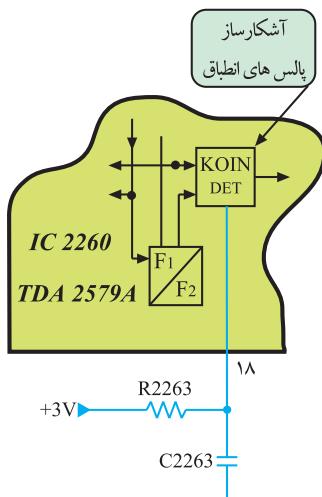

شکل ۱-۵۴ - پایه‌ی ۱۸ آی‌سی



شکل ۱-۵۵ - اسیلوسکوپ



شکل ۱-۵۶ - یک نمونه پtern ژنراتور



شکل ۱-۵۷ - مولتی‌متر

پایه‌ی ۱۸: پایه‌ی ۱۸، پایه‌ی اتصال ولتاژ $+3$ به مدار مولد پالس انطباق است. شکل ۱-۵۴ پایه‌ی ۱۸ آی‌سی را نشان می‌دهد.

۴-۱- کار عملی

۱-۱- هدف کلی: بررسی عملی مدار نوسان‌ساز افقی از طریق اندازه‌گیری ولتاژها و رسم سیگنال‌های مدار و تنظیم فرکانس و فاز نوسان‌ساز افقی.

۲- خلاصه‌ی آزمایش: با توجه به نقشه و شاسی تلویزیون رنگی، ابتدا جای قطعات مربوط به نوسان‌ساز افقی را در مدول IF شناسایی می‌کنید و سپس به بررسی عملی ولتاژها و سیگنال‌های مربوط به آن در روی نقشه و شاسی می‌پردازید، در نهایت فرکانس و فاز نوسان‌ساز را تنظیم می‌کنید.

- ۳- وسایل و تجهیزات موردنیاز
 - اسیلوسکوپ مشابه (شکل ۱-۵۵) یک دستگاه

■ تلویزیون رنگی گروندیک یک دستگاه

■ پtern ژنراتور (شکل ۱-۵۶) یک دستگاه

■ گسترده‌ی تلویزیون رنگی یک دستگاه

■ نقشه‌ی تلویزیون رنگی گروندیک یک نسخه

■ مولتی‌متر دیجیتال (شکل ۱-۵۷) یک دستگاه

■ تجهیزات عمومی کارگاه الکترونیک مانند: هویه، قلع کش، سیم‌چین و پیچ گوشتی.

توجه:


برخی تجهیزات و دستگاه‌ها به عنوان نمونه در این کتاب نشان داده شده‌اند. می‌توانید از هر دستگاه استاندارد موجود در کارگاه خود استفاده کنید.

۴-۱- دستورات حفاظتی


ضمن رعایت دستورات حفاظتی و نکات اینمی بیان شده در مباحث گذشته موارد زیر را نیز مورد توجه قرار دهید:

▲ در حمل تلویزیون دقت لازم را به عمل آورید تا ضربه‌ای به آن وارد نشود.

▲ از اتصال دست یا اشیاء به نقاطی از تلویزیون که ولتاژ ۲۲۰ ولت دارند جداً خودداری کنید. شکل ۱-۵۸ بخشی از شاسی را که ولتاژ ۲۲۰ ولت به آن اتصال دارد، نشان می‌دهد.

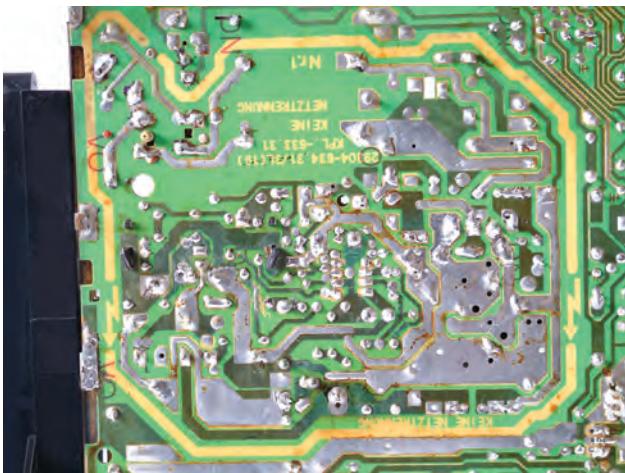

شکل ۱-۵۸- بخشی از مدار که برق ۲۲۰ ولت به آن اتصال دارد.

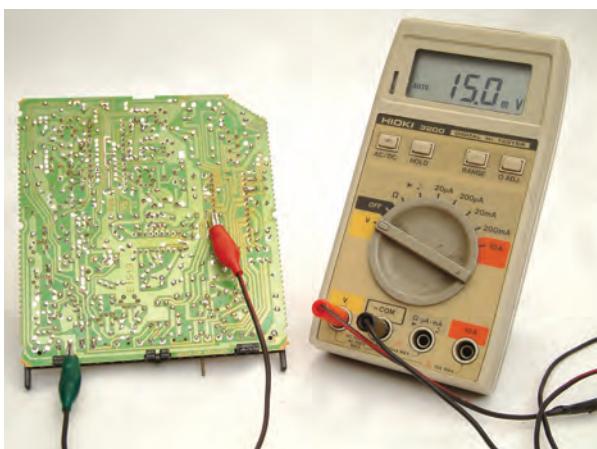

شکل ۱-۵۹- اتصال غیر صحیح مولتی‌متر به پایه‌ی آی‌سی

زمان اجرا: ۳ ساعت

جدول ۱-۱

شماره‌ی ردیف	نام قطعه یا قطعات	شماره‌ی فنی
۱	آی‌سی ۲۲۶°	
۲	پتانسیومتر تنظیم کننده‌ی فرکانس نوسان افقی	
۳	پتانسیومتر تنظیم کننده‌ی فاز نوسان افقی	
۴	قطعات تعیین کننده‌ی فرکانس نوسان افقی	
۵	خازن صافی تقدیمه‌ی آی‌سی ۲۲۶°	

۴-۱- کار عملی شماره‌ی ۱ - نقشه‌خوانی

● با توجه به نقشه و شاسی تلویزیون رنگی گروندیک مدل CUC۴۴۰۰، جای قطعات خواسته شده در جدول ۱-۱ را بدقت شناسایی کنید و سپس به کامل کردن جدول بپردازید.

● با توجه به مدول IF و نقشه‌ی تلویزیون رنگی گروندیک، شماره‌ی پایه‌های خواسته شده‌ی مدول IF و پایه‌های آی‌سی ۲۲۶° را که با هم در ارتباط هستند شناسایی و سپس جدول ۱-۲ را کامل کنید.

جدول ۱-۲


شماره‌ی ردیف	نام قطعه یا قطعات	شماره‌ی پایه‌ی مدول IF	شماره‌ی پایه‌ی آی‌سی ۲۲۶°
۱	تغذیه نوسان‌ساز افقی		
۲	ورودی سیگنال مرکب تصویر همراه با پالس همزمانی		
۳	تغذیه‌ی آی‌سی		
۴	خروجی پالس تطبیق Koin		
۵	خروجی SSC		
۶	ورودی و لنژار جهت تنظیم فاز نوسان‌ساز افقی		
۷	خروجی نوسان‌ساز افقی		
۸	ورودی فیدبک از ترانسفورماتور سطر		
۹	زمین آی‌سی		

زمان اجرا: ۲ ساعت

۶-۱-۴- کار عملی شماره‌ی ۲ - اندازه‌گیری

ولتاژها و رسم سیگنال‌ها

● ولت‌متر DC را مطابق شکل ۱-۶° به پایه‌ی ۱۶ آی‌سی ۲۲۶° وصل کنید. ولتاژ این پایه را نسبت به زمین اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

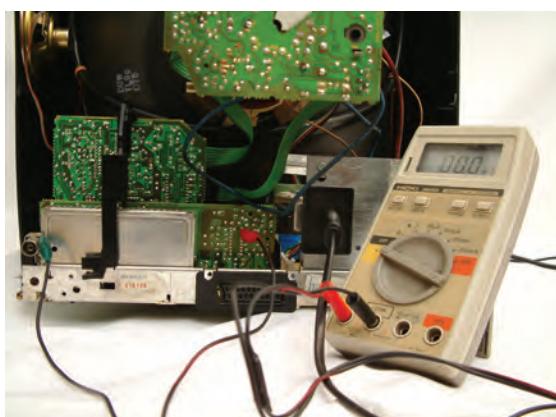

شکل ۱-۶° - اتصال ولت‌متر به پایه‌ی ۱۶

$$\text{ولت} = \frac{V}{\text{پایه‌ی } ۱۶}$$


● ولت‌متر را مطابق شکل ۱-۶۱ به پایه‌ی ۱۰ آی‌سی وصل کنید. ولتاژ این پایه را نسبت به شاسی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.



شکل ۱-۶۱ - اتصال ولت‌متر به پایه‌ی ۱۰

$$\text{ولت} = \frac{V}{\text{پایه‌ی } ۱۰}$$

● ولت متر DC را مطابق شکل ۱-۶۲ به پایه‌ی ۱۴ آی‌سی وصل کنید. ولتاژ این پایه را نسبت به شاسی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

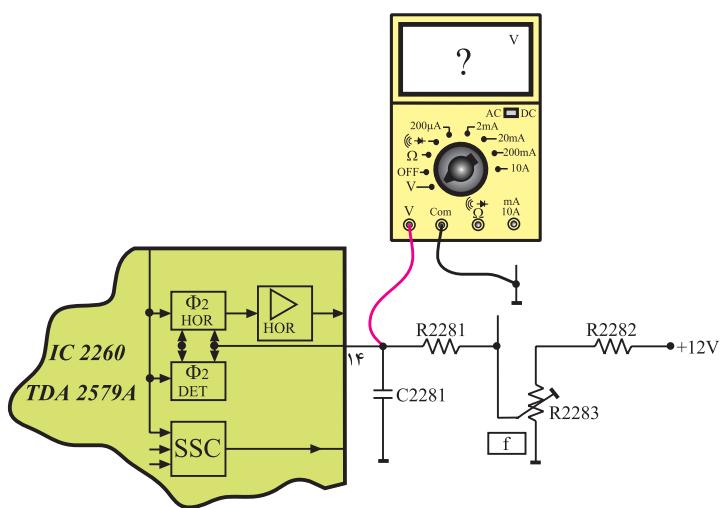

شکل ۶۲-۱- اتصال ولت متر به پایه‌ی ۱۴ آی‌سی


ولت پایهی ۱۴ = V

The circuit diagram shows a power supply section with L524, C527, R522, R527, and R529 connected to ground. A feedback loop from the output is split through R526 and L' to provide negative feedback to the IC526 (TDA8140) via pin 8. The TDA8140 is shown in a green box with its internal circuitry. Pin 2 receives a signal from the feedback path. Pin 7 is connected to ground through a diode and to the output of a logic AND gate (&). Pin 5 is connected to ground through a capacitor C526. Pins 3 and 4 are the collector and base of a PNP transistor, respectively, which provides current control for the IC. The output signal is taken from pin 16. The IC526 has a junction temperature compensation feature where $U_B = -7V$ at $>100^{\circ}C$. The oscilloscope interface at the bottom shows two channels (CH1 and CH2) with various controls for voltage, time, and source selection.

- چون سیگنال ایجاد شده توسط نوسان‌ساز افقی به طبقه‌ی درایور خروجی افقی یا آی‌سی ۵۲۶ اعمال می‌شود برای مشاهده‌ی نوسان‌های ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی مطابق شکل ۱-۶۳ اسیلوسکوپ را به پایه‌ی ۷ آی‌سی ۵۲۶ یا یک سر مقاومت R۵۲۲ اتصال دهید.

آی سی ۵۲۶ درایور
خروجی افقي و با شماره
فنی ° TDA۸۱۴ است.


شکل ۶۳-۱- اتصال اسیلوسکوپ به پایه‌ی ۷ آی‌سی

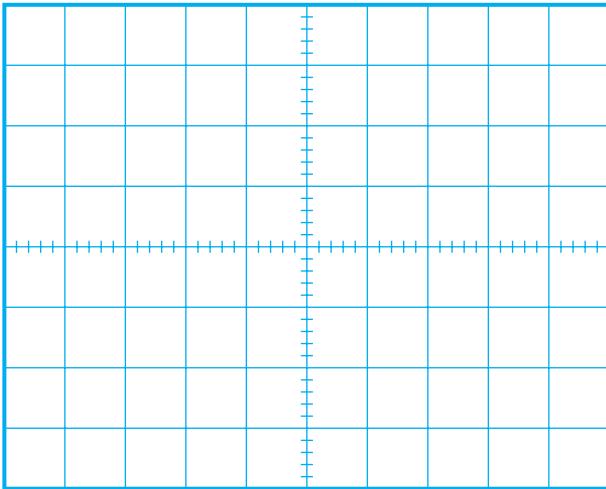

شکل ۱-۶۴- موج اسیلاتور افقی

- با تنظیم اسیلوسکوپ، شکل موج ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی را روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده کنید. سپس شکل موج را با مقیاس مناسب در شکل ۱-۶۴ بکشید.
- دامنه‌ی پیکتاپیک، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$V_{PP} =$	ولت
$T =$	ثانیه
$f =$	هرتز

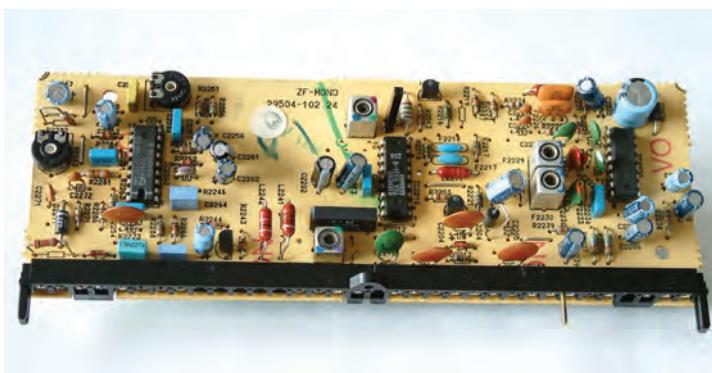


شکل ۱-۶۵- مدول IF

- اسیلوسکوپ را با دقت کافی به پایه‌ی ۳۱ مدول IF اتصال دهید. شکل ۱-۶۵ مدول IF را نشان می‌دهد.

● کلید $\frac{\text{Time}}{\text{div}}$ اسیلوسکوپ را روی $1 \mu\text{sec}$ یا $2 \mu\text{sec}$ تنظیم کنید. کلید $\frac{\text{Volt}}{\text{div}}$ را طوری تنظیم کنید تا دامنه برای اندازه‌گیری مناسب باشد.


- شکل موج روی صفحه اسیلوسکوپ را در شکل ۱-۶۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.

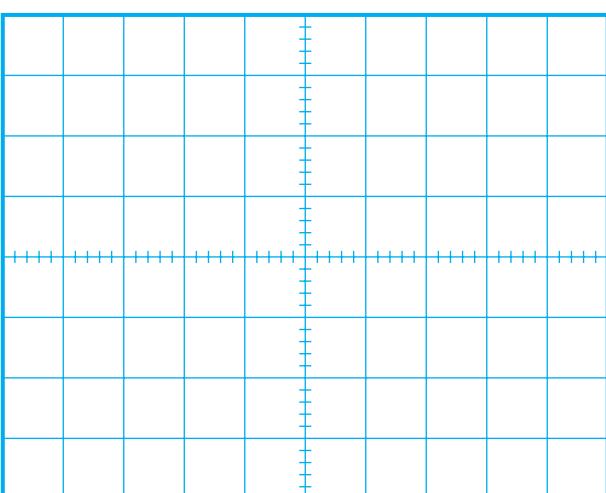

شکل ۱-۶۶

- دامنه‌ی پیکتاپیک، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$V_{PP} =$	ولت
$T =$	ثانیه
$f =$	هرتز

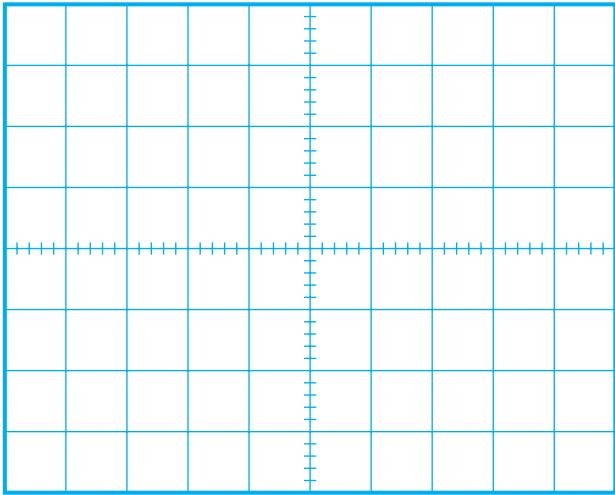


شکل ۱_۶۷

زمان اجرا: ۱ ساعت



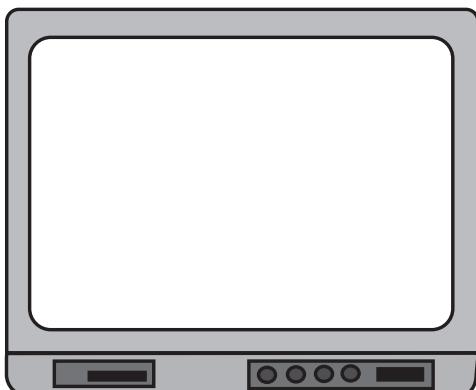شکل ۱_۶۸—پایه‌ی ۵ آی‌سی ۲۲۶° به شاسی اتصال کوتاه شده است.



شکل ۱_۶۹


- کلید Time div اسیلوسکوپ را روی ۵msec تنظیم کنید.
- شکل موج به دست آمده روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ را در شکل ۱_۶۷ با مقیاس مناسب رسم کنید.
- موج‌های به دست آمده چه کاربردی دارند؟ مختصرًاً شرح دهید.

توضیح:

- ۷_۱_۴—کارعملی شماره‌ی ۳: تنظیم فرکانس نوسان‌ساز افقی
- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه تنظیم کنید.

- پایه‌ی ۵ آی‌سی ۲۲۶° (TDA2579A) را مطابق شکل ۱_۶۸ به شاسی، اتصال کوتاه کنید. در این حالت همزمانی تصویر روی صفحه تلویزیون به هم می‌خورد.

- تصویر روی صفحه تلویزیون را، در شکل ۱_۶۹ رسم کنید.

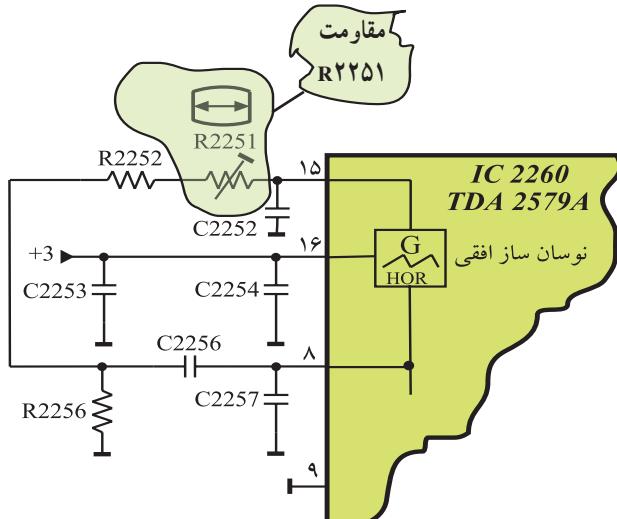

شکل ۱-۷۰—پتانسیومتر R۲۲۵۱

● پتانسیومتر R۲۲۵۱ را آهسته تغییر دهید. شکل ۱-۷۰

پتانسیومتر R۲۲۵۱ را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.


با تغییر پتانسیومتر تصویر به حالت پایدار نزدیک می‌شود.

در این لحظه فرکانس اسیلانتور به محدوده‌ی مقدار صحیح نزدیک شده است.

● پایه‌ی ۵ را آزاد کنید؛ تصویر به حالت پایدار برمی‌گردد؛

به این ترتیب فرکانس افقی تنظیم شده است.

زمان اجرا: ۱ ساعت

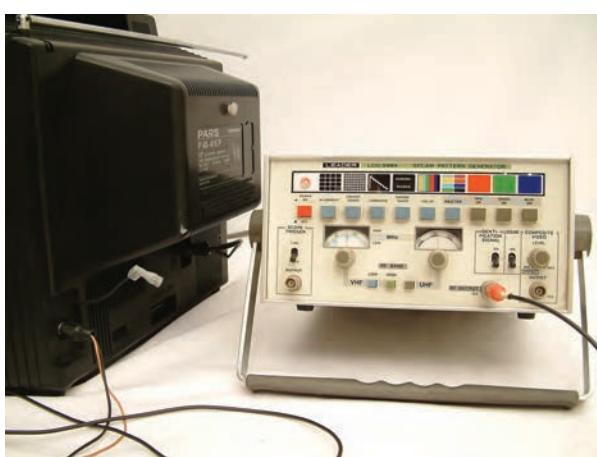

شکل ۱-۷۱—اتصال پرن ژنراتور به تلویزیون

● ۱-۴-۸—کار عملی شماره‌ی ۴: تنظیم فاز نوسان‌ساز

افقی

● تلویزیون را روشن کنید.

● پرن ژنراتور را روشن کنید و خروجی RF آن را به

ورودی آتن تلویزیون اتصال دهید.

شکل ۱-۷۱ اتصال پرن ژنراتور به تلویزیون را نشان

می‌دهد.



شکل ۱-۷۲—ایجاد رستر توسط پرن ژنراتور


● تلویزیون و پرن ژنراتور را تنظیم کنید تا نوار رنگی یا

رستر یک رنگ روی صفحه تلویزیون ظاهر شود. شکل ۱-۷۲

رستر را روی صفحه تلویزیون نشان می‌دهد.

● اگر پرن ژنراتور در اختیار ندارید می‌توانید تلویزیون را

روی کanal با برنامه تنظیم کنید.

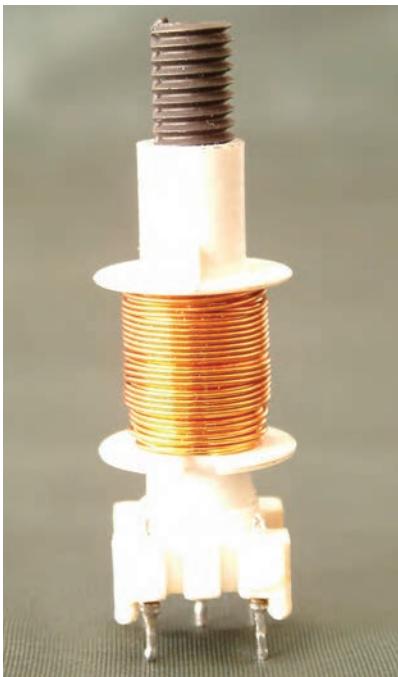


شکل ۱-۷۳ - سیم پیچ L511


● هسته‌ی L511 که روی شاسی اصلی گیرنده قرار دارد را تغییر دهید و پهنانی تصویر را به حداقل ممکن برسانید. در این حالت باید کناره‌های عرضی تصویر دیده شود. شکل ۱-۷۳ سیم پیچ L511 را نشان می‌دهد.

● پتانسیومتر R2283 را تغییر دهید تا موقعیت کادر تصویر نسبت به مرکز از طرفین تصویر به طور قرینه تنظیم شود. در این حالت فاز نوسان اسیلاتور افقی گیرنده با فرستنده یکسان شده است. شکل ۱-۷۴ پتانسیومتر R2283 را نشان می‌دهد.

● با تنظیم مجدد L511 عرض تصویر را تنظیم کنید.

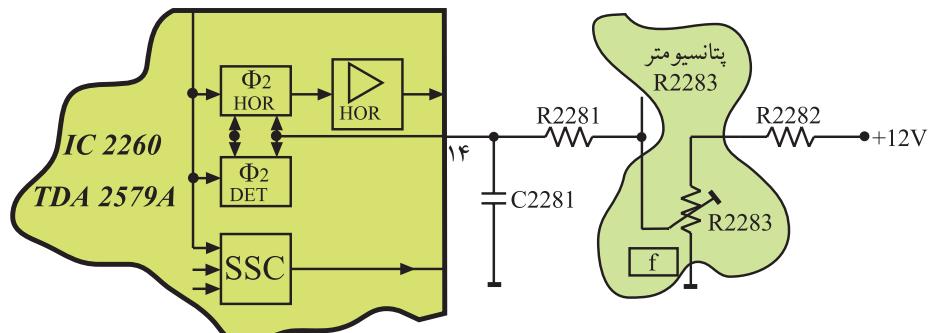

شکل ۱-۷۴ - پتانسیومتر تنظیم کننده فاز

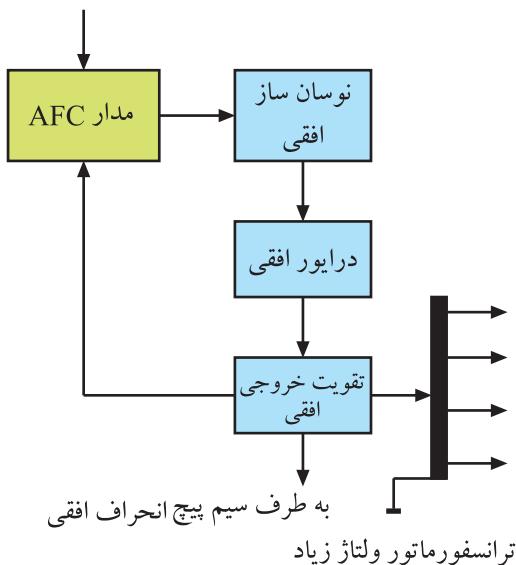

شکل ۱-۷۵ - بلوك دياگرام خروجي افقى

۵-۱- خروجي افقى

چون از نوسان ایجاد شده توسط نوسان‌ساز افقی باید ولتاژ خیلی زیاد (EHV)، جریان انحراف اشعه در جهت افقی و پاره‌ای از ولتاژهای موردنیاز برای تغذیه مدارهای مختلف تلویزیون تهیی شود، لازم است دامنه جریان موج افقی زیاد باشد. برای این منظور در قسمت خروجی افقی از تقویت‌کننده قدرت ترانزیستوری و یا از آی‌سی استفاده می‌کنند.

شکل ۱-۷۵ بلوك دياگرام خروجي افقى را نشان می‌دهد.