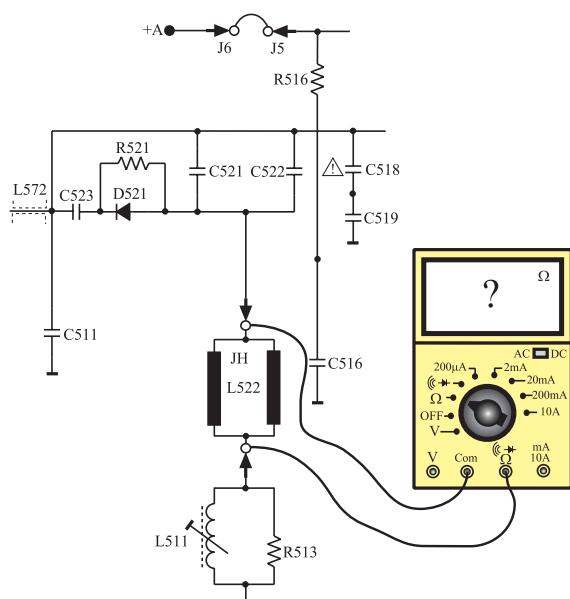


زمان اجرا: ۱ ساعت



شکل ۱-۱۷۹- اتصال اهمتر به دو سر سیم پیچ انحراف افقی

پاسخ:

۱-۱۲-۹- کار عملی شماره ۵- بررسی

سیم پیچ های انحراف افقی (یوک افقی)

- تلوزیون را خاموش کنید و دوشاخه‌ی آن را از پریز برق بکشید.

سیم پیچ های انحراف افقی و سرهای آن را شناسایی کنید.

اهمتر را مطابق شکل ۱-۱۷۹ به دوسر سیم پیچ انحراف

افقی وصل کنید و مقدار مقاومت سیم پیچ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R = \text{سیم پیچ افقی}$$

زمان اجرا: ۳ ساعت

چرا سیم پیچ های انحراف افقی با هم موازی شده‌اند؟

شرح دهید.

۱-۱۲-۱۰- کار عملی شماره ۶- بررسی مدار


کشنده‌ی نقطه (Spot Killer)

تلوزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه


تنظیم کنید.

اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۸ به یک سر مقاومت

R۵۴۳ وصل کنید.

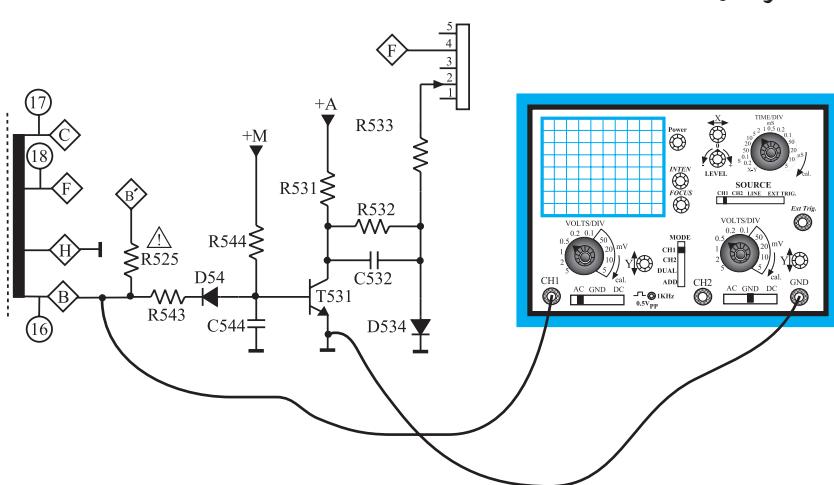

شکل ۱-۱۸- اتصال اسیلوسکوپ به مقاومت R۵۴۳

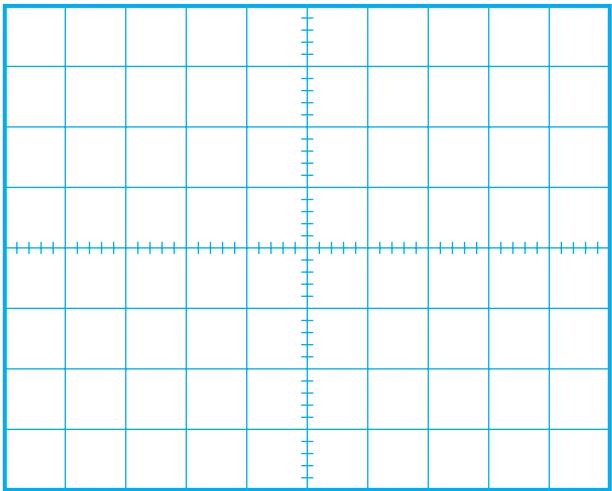

شکل ۱-۱۸۱- شکل موج پایه‌ی $\triangle B$ ترانسفورماتور

- اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید تا موج پایه‌ی $\triangle B$ ترانسفورماتور و لذت زیاد روی صفحه آن ظاهر شود.

شکل موج پایه‌ی $\triangle B$ ترانسفورماتور را در شکل ۱-۱۸۱ با مقیاس مناسب رسم کنید.


- دامنه‌ی پیک تا پیک، پریود و فرکانس موج پایه‌ی $\triangle B$ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V = \text{ ولت}$$

دامنه‌ی پیک تا پیک

$$T = \text{ پریود} \quad \text{ثانیه}$$

$$f = \text{ فرکانس} \quad \text{هر تر }$$

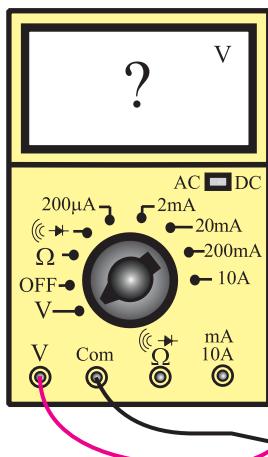

شکل ۱-۱۸۲- اتصال ولتمتر به بیس امیتر ترانزیستور T531

- این موج کدام پایه‌ی ترانزیستور T531 را بایاس می‌کند؟

شرح دهید.

پاسخ:

- ولتمتر DC را مطابق شکل ۱-۱۸۲ به بیس امیتر ترانزیستور T531 وصل کنید.

- ولناز بیس امیتر ترانزیستور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{BE} = \text{ ولت}$$

ترانزیستور T531

- ولتمتر را مطابق شکل ۱-۱۸۳ به کلکتور ترانزیستور T531 وصل کنید.


- ولناز کلکتور امیتر ترانزیستور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{CE} = \text{ ولت}$$


ترانزیستور T531

- ترانزیستور T531 در چه وضعی قرار دارد؟ فعال یا قطع؟

پاسخ:

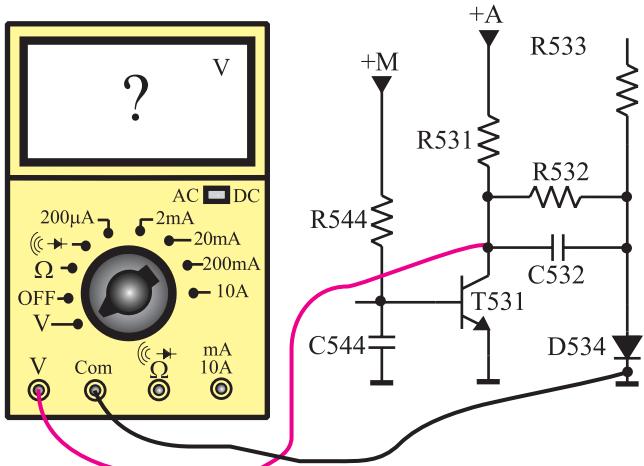

شکل ۱-۱۸۳- اتصال ولتمتر به کلکتور امیتر T531

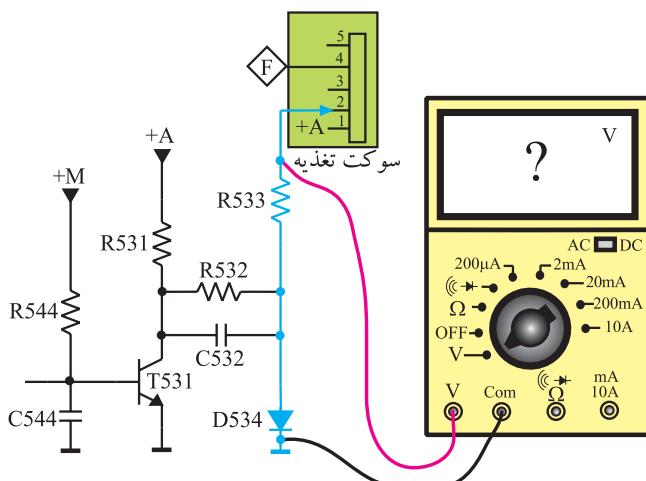

شکل ۱-۱۸۴—اتصال ولت متر به مقاومت R۵۳۳

- ولت متر DC را مطابق شکل ۱-۱۸۴ به یک سر مقاومت R۵۳۳ وصل کنید.

- ولتاژ اعمال شده به پایه‌ی ۲ سوکت تغذیه را که همان ولتاژ شبکه‌ی فرمان لامپ تصویر است، اندازه بگیرید.

ولت = ولتاژ اعمال شده به شبکه‌ی فرمان


$$V_{BE} = \text{ولت}$$

در لحظه‌ی خاموش شدن

پاسخ:

- در لحظه‌ی خاموش شدن تلویزیون ولت متر چه ولتاژی را نشان می‌دهد؟


- ترانزیستور T۵۳۱ در چه حالتی قرار دارد، فعال یا قطع؟

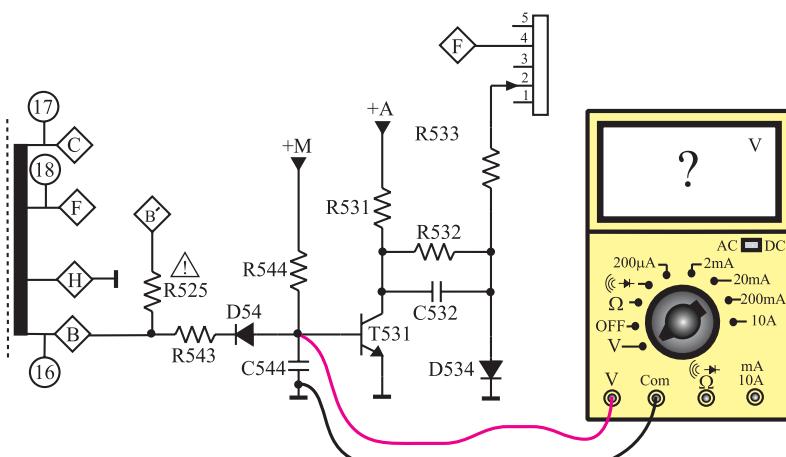

شکل ۱-۱۸۵—اتصال ولت متر به بیس امیتر T۵۳۱

- ولت متر DC را مطابق شکل ۱-۱۸۶ به یک سر مقاومت R۵۳۳ وصل کنید.

• تلویزیون را مجدداً روشن کنید.

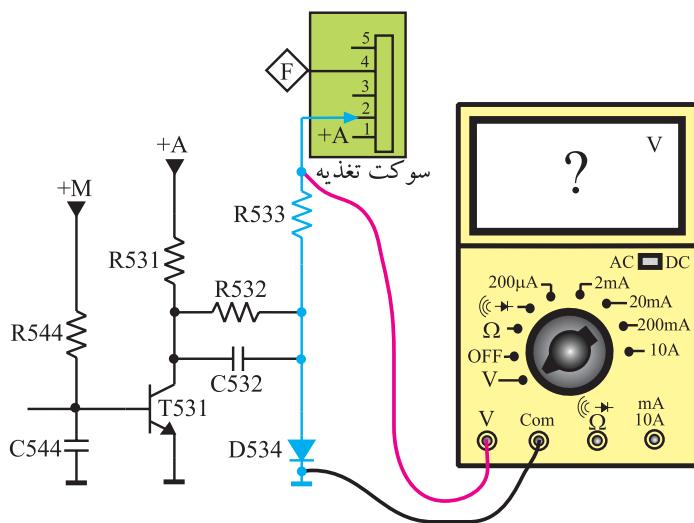

شکل ۱-۱۸۶ - اتصال ولت متر به یک سر مقاومت R۵۳۳

$V =$ ولتاژ شبکه فرمان در لحظه‌ی خاموش شدن تلویزیون	ولت
---	-----

پاسخ:

- تلویزیون روشن را خاموش کنید و در لحظه‌ی خاموش شدن ولتاژ پایه‌ی ۲ سوکت تغذیه که همان ولتاژ شبکه‌ی فرمان لامپ تصویر است را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

آیا این ولتاژ منفی است یا مثبت؟


- تلویزیون را در حالت خاموش نگهدازید.
- یک سر مقاومت R۵۳۳ را قطع کنید.
- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه تنظیم کنید.
- تلویزیون را در حال آماده به کار قرار دهید یا آن را خاموش کنید.

توضیح:

- در لحظه‌ی خاموش کردن، به تصویر روی صفحه‌ی تلویزیون توجه کنید. چه پدیده‌ای رخ می‌دهد؟ شرح دهید.
- مقاومت R۵۳۳ را به مدار وصل کنید.
- تلویزیون را آزمایش کنید.

۱۳-۱- خودآزمایی

۱۳-۱- در صورت داشتن وقت اضافی با توجه به شکل ۱-۱۸۷ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

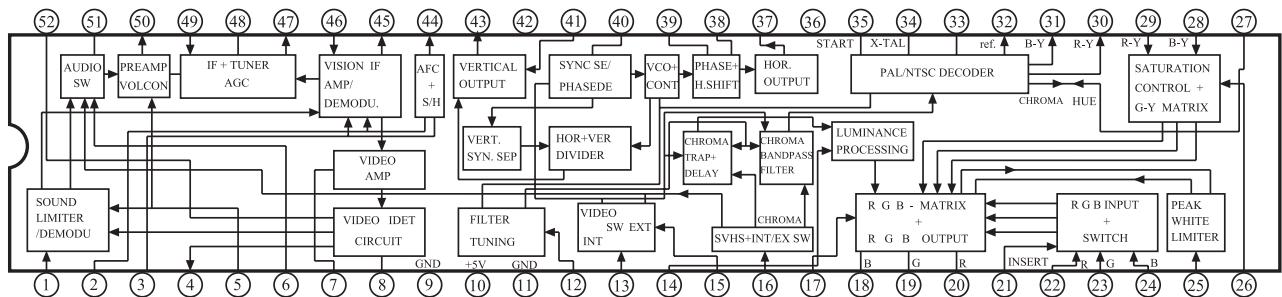

شکل ۱-۱۸۷- آی‌سی ۱۰۱

آی‌سی ۱۰۱ با شماره‌ی فنی TDA8362 مربوط به شاسی تلویزیون رنگی شهراب مدل CC-۱۴۰۳ است.

عملکرد بسیاری از بخش‌های تلویزیون در داخل این آی‌سی انجام می‌شود.


الف - بلوک‌های مربوط به عملکرد بخش افقی تلویزیون را در داخل آی‌سی شناسایی کنید.

ب - پایه‌های آی‌سی مرتبط با بلوک‌های بخش افقی را مشخص کنید.

پاسخ:

۱۳-۲- با توجه به شکل ۱-۱۸۸ که مربوط به نقشه‌ی مدار خروجی افقی و ترانسفورماتور ولتاژ زیاد

تلویزیون رنگی شهراب است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

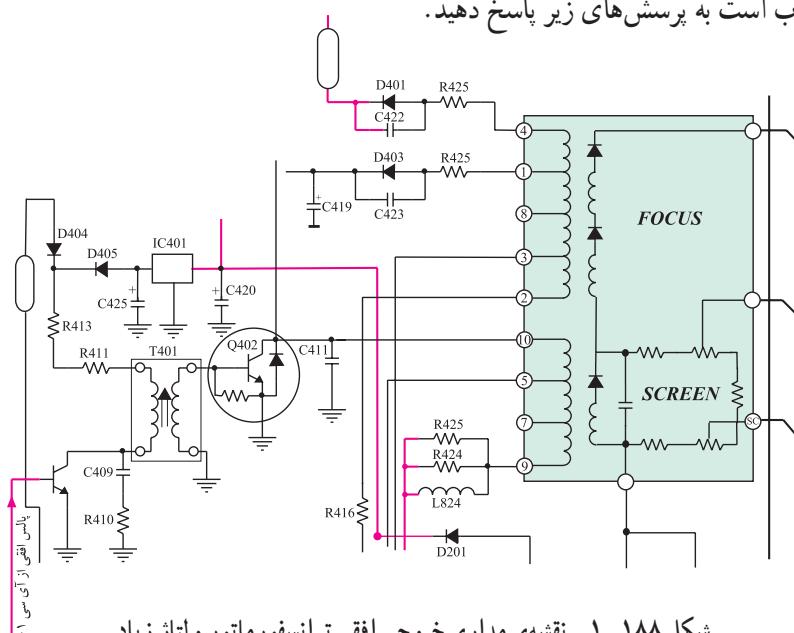

شکل ۱-۱۸۸- نقشه‌ی مداری خروجی افقی ترانسفورماتور ولتاژ زیاد

پاسخ:

الف - ترانزیستور راهانداز خروجی افقی کدام است؟

ب - ترانزیستور خروجی افقی کدام است؟

پاسخ:

ج - نقش $T^{\circ} 4$ را شرح دهید.


توضیح:

د - خروجی افقی به کدام پایه‌ی ترانسفورماتور ولتاژ زیاد اتصال دارد؟

پاسخ:


۱۳-۱- با توجه به شکل ۱-۱۸۹ که نشان می‌دهد از ترانسفورماتور ولتاژ زیاد، چه ولتاژهایی فراهم می‌شود، پایه‌های مربوط به تهیه‌ی این ولتاژها را از روی شکل ۱-۱۸۸ مشخص کنید.

پاسخ:

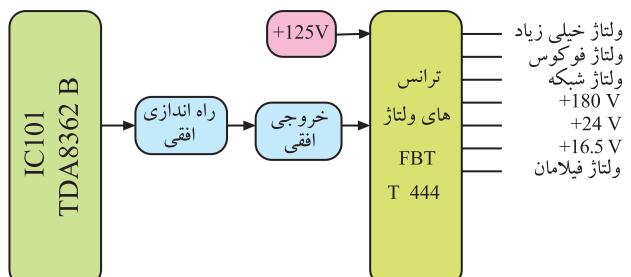

شکل ۱-۱۸۹

۱۳-۲- مدار شکل ۱-۱۹۰ مربوط به کنترل ولتاژ زیاد یک تلویزیون رنگی است : در این مدار PL_1 لامپ شون است که در ولتاژ معینی یونیزه می‌شود. هادی شدن SCR نیز مدار افقی را اتصال کوتاه می‌کند و سبب قطع ولتاژ زیاد می‌شود. طرز کار سایر اجزای مدار را شرح دهید.

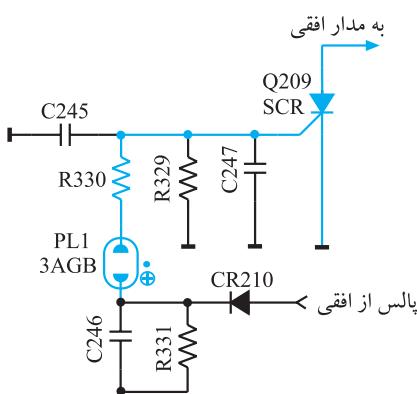

شکل ۱-۱۹۰- مدار کنترل ولتاژ زیاد

توضیح:

۱۴-۱- آزمون پایانی (۱)

- ۱۴-۱- وظایف مهم سیستم افقی را شرح دهید.
- ۱۴-۲- نقش صافی پایین گذر در ورودی آی سی TBA۹۲° چیست؟ شرح دهید.
- ۱۴-۳- وظیفه مدار اشمیت تریگر در داخل آی سی ° TBA۹۲ را تشریح کنید.
- ۱۴-۴- وظایف آی سی ° ۲۲۶ را شرح دهید.
- ۱۴-۵- از پایه‌ی ۲ آی سی ° ۲۲۶ چه استفاده‌ای می‌شود؟ توضیح دهید.
- ۱۴-۶- از پالس‌های SSC چه استفاده‌ای می‌شود؟ شرح دهید. پالس‌های SSC از کدام پایه‌ی آی سی ° ۲۲۶ دریافت می‌شود؟

۱۴-۷- وظایف آی سی ۵۲۶ را در خروجی افقی شرح دهید.

۱۴-۸- عملکرد پایه‌ی ۸ آی سی ۵۲۶ را شرح دهید.

۱۴-۹- مسیر بایاس DC کلکتور T572 را رسم کنید.

۱۴-۱۰- مدار حذف نقطه را رسم کنید و طرز کار مدار را شرح دهید.

۱۴-۱۱- نوسان‌ساز افقی تلویزیون در کدام بخش تلویزیون قرار دارد؟

(۱) مدول IF (۲) مدول RGB

(۳) تیونر (۴) در روی شاسی اصلی خارج از مدول IF و RGB

۱۴-۱۲- ولتاژ تغذیه‌ی آی سی تقویت‌کننده‌ی خروجی افقی کدام است؟

+E (۲) +A (۱)

+B' (۴) +M (۳)

۱۴-۱۳- ولتاژ DC کلکتور ترانزیستور خروجی افقی برابر..... ولت AC آن..... ولت پیک تا پیک است.

۱۴-۱۴- یوک افقی کدام است؟

L511 (۲) (JV) L522 (۱)

L52° (۴) (JH) L522 (۳)

۱۴-۱۵- از پالس‌های پایه‌ی HV ترانسفورماتور برای چه منظوری استفاده می‌شود؟



(۱) تغذیه فیلامان لامپ تصویر

(۲) مدار SB

(۳) محدود کردن معدل جریان اشعه

(۴) مدار حذف نقطه

فصل دوم

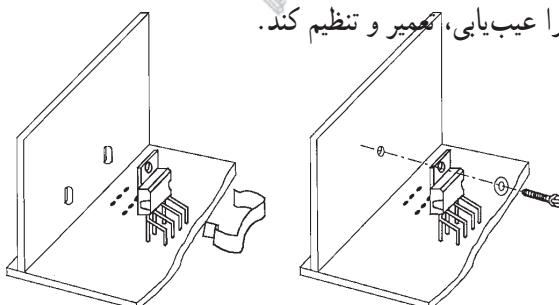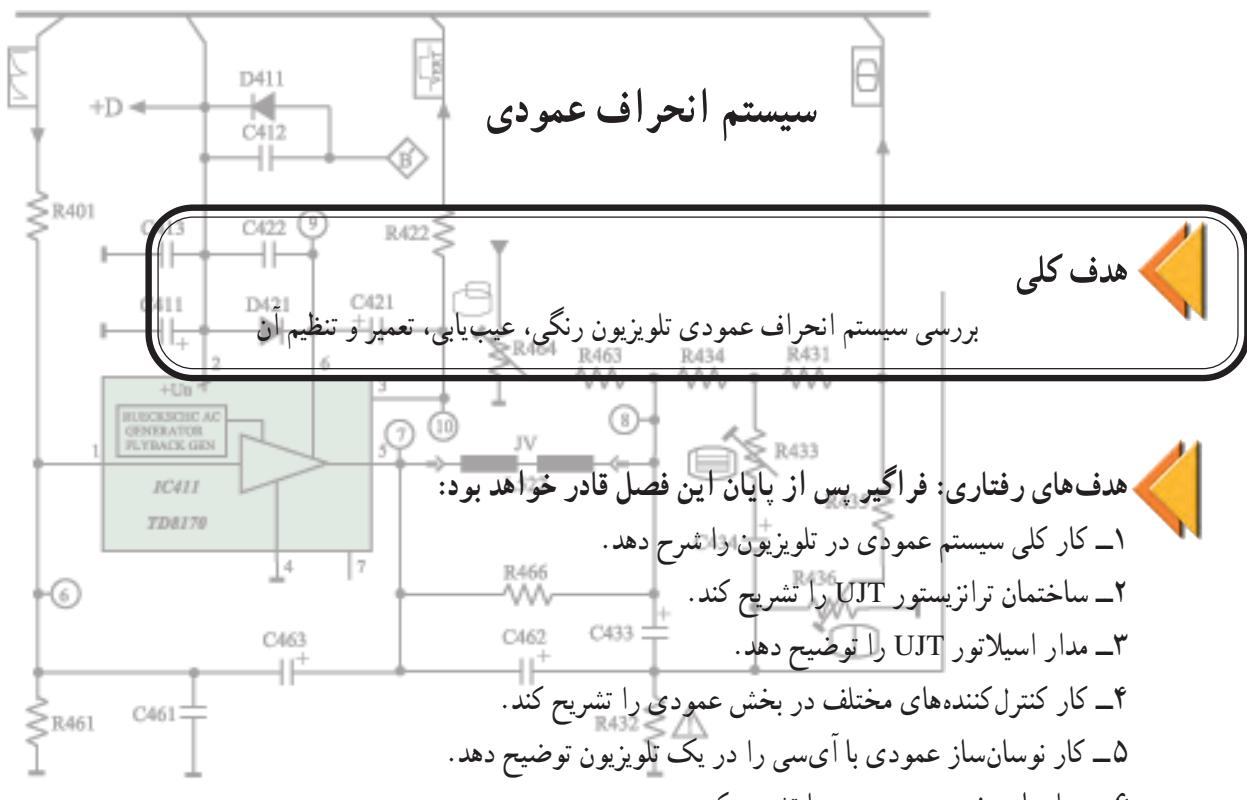


ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۰	۸	۱۸

پیش آزمون (۲)

- ۱- فرکانس موج ایجاد شده توسط نوسان ساز عمودی چند هرتز است؟
- ۲- نقشه‌ی بلوکی بخش عمودی را رسم کنید.
- ۳- اگر بخش عمودی یک تلویزیون از کار بیفتند، تصویر روی صفحه تلویزیون چگونه است؟
- ۴- مدار یک نوسان ساز با ترااتریستور UJT را رسم کنید.
- ۵- در بخش عمودی معمولاً چند پتانسیومتر کنترل کننده وجود دارد؟ وظیفه‌ی هر پتانسیومتر را به اختصار بیان کنید.
- ۶- ولتاژ $+D$ چند ولت است و چه بخشی را تغذیه می‌کند؟
با توجه به نقشه‌ی مدار شکل الف به پرسش‌های ۷ تا 10° پاسخ دهید.

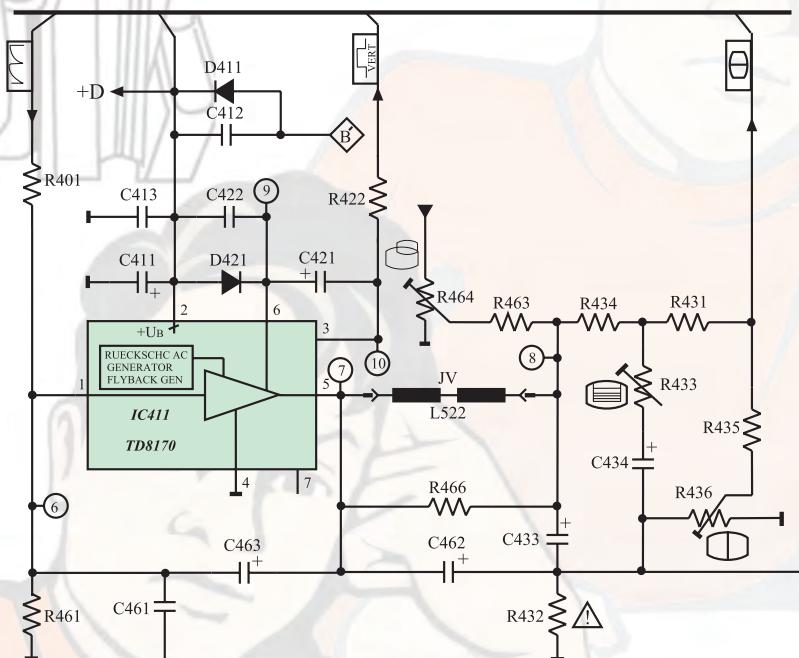

شکل الف

- ۷- بوک عمودی کدام است؟
 - JH (L522) (۲)
 - JV (L522) (۱)
 - L52۰ (۴)
 - L51۱ (۳)
- ۸- ولتاژ $+D$ چگونه تهیه می‌شود؟
 - (۱) از پایه‌ی F ترانسفورماتور HV
 - (۲) از آی‌سی LM۳۱۷
 - (۳) از پایه‌ی B ترانسفورماتور HV
 - (۴) از آی‌سی ۷۸۰۵
- ۹- آی‌سی (TDA8117) به عنوان تقویت کننده‌ی انتهایی..... است و موج ورودی خود را تقویت می‌کند.

۱) افقی - ولتاژ

۳) افقی - جریان


۱۰ - پتانسیومتر R۴۲۶ در خروجی تقویت کننده عمودی،..... را تغییر می دهد.

۲) خطی نمودن تصویر

۴) فرکانس نوسان ساز عمودی

۱) دامنه ای عمودی تصویر

۳) موقعیت عمودی تصویر

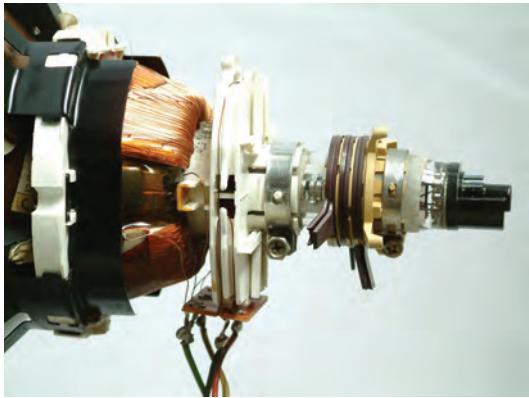

(الف)




(ب)

شکل ۲-۱- سیم پیچ های انحراف



شکل ۲-۲- جریان دندانه ارهای

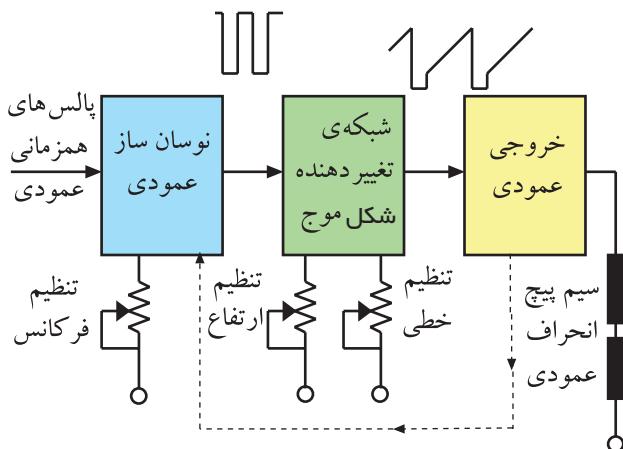

شکل ۲-۳- نقشه بلوکی بخش عمودی

۱-۲- سیستم عمودی در تلویزیون رنگی


سیستم عمودی برای انحراف شعاع الکترونی در جهت عمودی به کار می رود. این عمل به وسیله میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریان دندانه ارهای عبوری از سیم پیچ های انحراف عمودی، صورت می گیرد. سیم پیچ انحراف عمودی روی گردن لامپ تصویر قرار دارد. شکل ۲-۱ سیم پیچ انحراف افقی و عمودی (یوک) را نشان می دهد.

برای تولید میدان مغناطیسی در سیم پیچ های انحراف عمودی به جریانی دندانه ارهای مطابق شکل ۲-۲ نیاز داریم. فرکانس این موج 5° هرتز است.


در شکل ۲-۳ نقشه بلوکی بخش عمودی رسم شده است. مهم ترین بخش یک سیستم عمودی، نوسان ساز آن است.

۲-۲- نوسان ساز عمودی


نوسان ساز عمودی، با استفاده از ولتاژ DC، موج متناوبی با فرکانس 5° هرتز تولید می کند. متدائل ترین نوسان ساز هایی که در سیستم عمودی به کار می روند عبارتند از: نوسان ساز های مولتی ویپراتور، نوسان ساز بلوکینک و

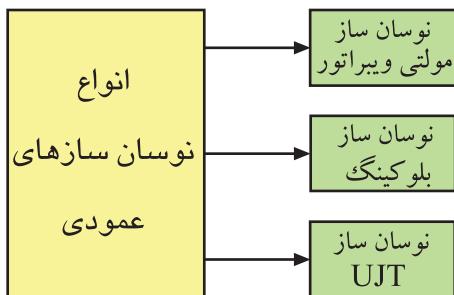


شکل ۲-۴- انواع نوسان ساز عمودی

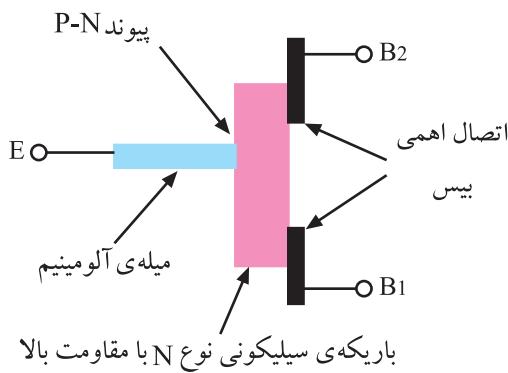


شکل ۲-۵- ساختمان کریستالی UJT

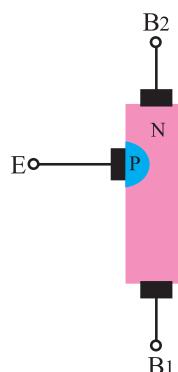

شکل ۲-۶- ساختمان کریستالی UJT

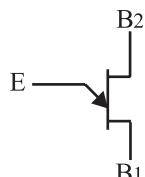

شکل ۲-۷- شمای فنی UJT

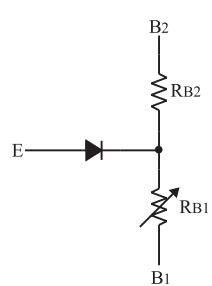

شکل ۲-۸- معادل دیودی UJT

نوسان ساز با UJT. این تقسیم‌بندی در شکل ۲-۴ آمده است. به علت ساده بودن مدار نوسان ساز UJT و ثبات فرکانسی خوب آن به تشریح کار مدار یک نمونه نوسان ساز UJT می‌پردازیم.


۲-۳- ترانزیستور UJT

ترانزیستور UJT از یک میله‌ی اصلی سیلیکونی از نوع N با ناخالصی کم که دارای مقاومت زیاد است، شکل می‌گیرد. به دو سر میله‌ی سیلیکونی دو پایه‌ی هادی به نام بیس دو (B₂) و بیس یک (B₁) وصل می‌شود. از طریق اتصال میله‌ی آلومینیومی به کریستال N و تزدیک به بیس دو، یک لایه از جنس P به وجود می‌آورند. شکل ۲-۵ ساختمان کریستالی UJT را نشان می‌دهد.

کریستال نوع P امیتر ترانزیستور را تشکیل می‌دهد. در شکل ۲-۶ نماد ساختمان کریستالی UJT و در شکل ۲-۷ نماد فنی UJT رسم شده است.

اگر اتصال PN را معادل یک دیود درنظر بگیریم، مدار معادل دیودی UJT به صورت شکل ۲-۸ درمی‌آید. همان‌طور که مشاهده می‌شود پایه‌های بیس یک و دو نسبت به هم مانند یک مقاومت عمل می‌کنند. مقاومت بین B₁ و B₂ را با R_{BB} نشان می‌دهند. مقدار R_{BB} برای UJT‌های مختلف حدود ۴ تا ۱۰ کیلواهم است.

در UJT‌های مختلف
 $R_{BB} = ۴\text{ تا }10\text{ K}\Omega$

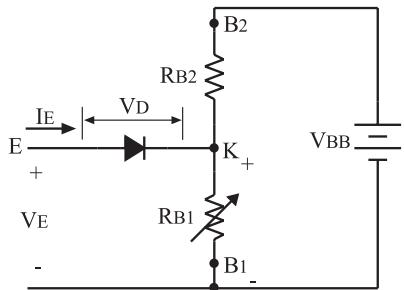

شکل ۲-۹ - اتصال ولتاژ به پایه‌های UJT


$$V_A = \eta V_{BB} + V_D$$

شکل ۲-۱۰ - ولتاژ‌های کاتد و آند دیود نسبت به سیم مشترک در هنگام
وصل دیود


$$V_{RB1} = \frac{V_{BB} R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$V_{RB1} = \eta V_{BB}$$

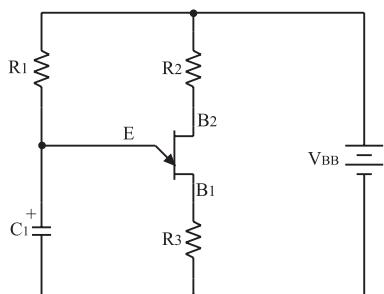

شکل ۲-۱۱ - مدار یک نوسان‌ساز با

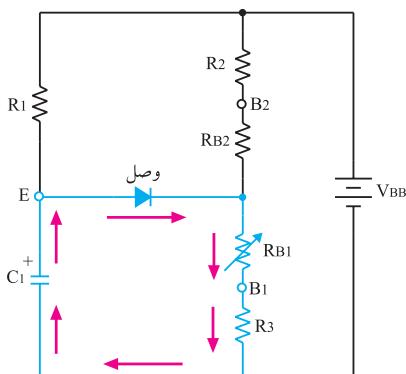

شکل ۲-۱۲ - مسیر دشارژ خازن C_1

۲-۳-۱ - طرز کار UJT: هرگاه منبع ولتاژ V_{BB} را مطابق شکل ۲-۹ به دو پایه‌ی B_1 و B_2 وصل کنیم به علت مقاومت زیاد بین دو بیس، جریان کمی از منبع ولتاژ V_{BB} کشیده می‌شود. در این حالت در دو سر R_{B1} افت ولتاژی برابر

$$\frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \text{ به وجود می‌آید. اگر } \frac{V_{BB} R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

مقدار ثابتی است با η شان دهیم آن‌گاه ولتاژ دو سر R_{B1} برابر با ηV_{BB} است. برای هادی شدن دیود D لازم است ولتاژ آند دیود به اندازه‌ی ولتاژ وصل دیود یعنی V_D (ولتاژ آستانه هدایت دیود) نسبت به کاتد دیود مثبت‌تر شود. چون مطابق شکل ۲-۱۰ ولتاژ کاتد دیود برابر ηV_{BB} است مقدار ولتاژ آند باید برابر با $\eta V_{BB} + V_D$ باشد تا دیود در حالت هدایت قرار گیرد. در صورتی که دیود D هادی شود، بارهای کریستال P به منطقه‌ی کریستال N نفوذ می‌کنند و مقاومت R_{BB} را کاهش می‌دهند. در این شرایط از منبع V_{BB} جریان زیادی کشیده می‌شود. ولتاژ $\eta V_{BB} + V_D$ ولتاژ آتش امیتر نام دارد.

$$\text{ولتاژ آتش امیتر} = \eta V_{BB} + V_D$$

۲-۴ - اسیلاتور UJT


در شکل ۲-۱۱ مدار یک نوسان‌ساز با ترانزیستور UJT نشان داده شده است.

با وصل شدن منبع تغذیه V_{BB} ، جریان از طریق مقاومت R_1 ، خازن C_1 را با ثابت زمانی $R_1 C_1$ شارژ می‌کند. با شارژ خازن، ولتاژ امیتر UJT افزایش می‌یابد. هرگاه ولتاژ امیتر به حدی برسد که بتواند دیود امیتر ترانزیستور UJT را هادی کند، خازن C_1 از طریق امیتر و بیس یک و مقاومت R_3 به سرعت دشارژ می‌شود. شکل ۲-۱۲ مسیر دشارژ خازن C_1 را نشان می‌دهد.


-۱ - نسبت ایستادگی ذاتی UJT نام دارد و مقدار آن برای UJT‌های مختلف بین ۵٪ تا ۸٪ است.




شکل ۲-۱۳- ولتاژ دو سر خازن C

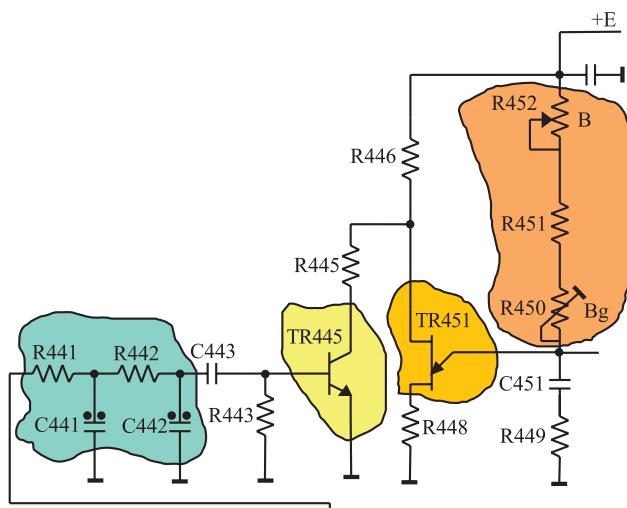

شکل ۲-۱۴- نوسان‌ساز UJT تلویزیون گروندیک مدل ۶۲۰۰

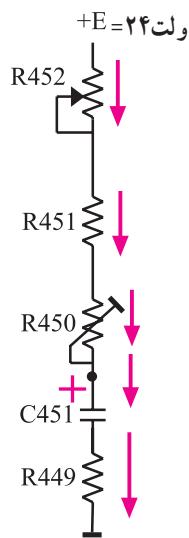

شکل ۲-۱۵- مسیر شارژ خازن C۴۵۱

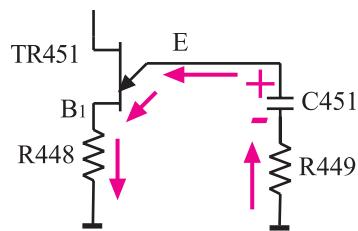

شکل ۲-۱۶- مسیر تخلیه خازن C۴۵۱

جریان دشارژ ممکن است ترانزیستور را بسوزاند لذا مقاومت R_3 جریان دشارژ خازن را محدود می‌کند. شکل موج شارژ و دشارژ خازن C_1 موجی دندانه اره‌ای است که در بخش عمودی تلویزیون مورد استفاده قرار می‌گیرد. موج امیتر UJT در شکل ۲-۱۳ رسم شده است.

۲-۵- مدار نوسان‌ساز UJT در یک تلویزیون رنگی


در شکل ۲-۱۴ مدار نوسان‌ساز UJT تلویزیون رنگی گروندیک مدل ۶۲۰۰ رسم شده است.

توجه داشته باشید که در این تلویزیون قطعات مربوط به بخش عمودی با شماره‌ی ۴۰۰ مشخص شده‌اند. این نوسان‌ساز در صورت عدم دریافت برنامه، موجی دندانه اره‌ای با فرکانس حدود ۵ هرتز تولید می‌کند.


زمانی که تصویر دریافت می‌شود پالس‌های همزمانی عمودی از طریق شبکه‌ی RC و ترانزیستور Tr445، نوسان‌ساز را با فرستنده همزمان می‌کنند.

همان‌طوری که شرح داده شد، فرکانس نوسان ایجاد شده، به زمان شارژ خازن C_{451} و مسیر تخلیه‌ی آن که از طریق امیتر UJT صورت می‌گیرد، بستگی دارد. خازن C_{451} مطابق شکل ۲-۱۵ از طریق R_{451} , R_{450} , R_{449} و به وسیله‌ی ولتاژ E^+ که برابر با ۲۴ ولت است، شارژ می‌شود.


وقتی ولتاژ دو سر خازن به ولتاژ آتش امیتر می‌رسد، دیود امیتر UJT هادی می‌شود و خازن C_{451} را از طریق R_{449} و R_{448} و امیتر بیس یک (B_1) ترانزیستور UJT مطابق شکل ۲-۱۶ به سرعت تخلیه می‌کند.

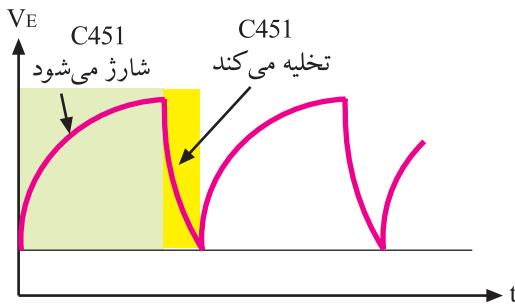


شکل ۲-۱۷- شکل موج امیتر

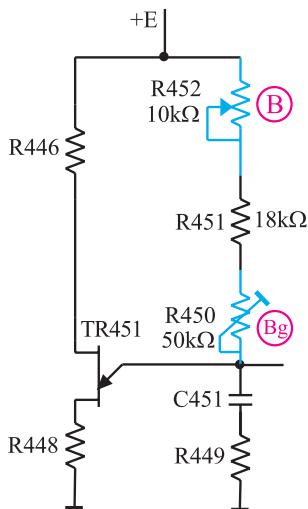

شکل ۲-۱۸- پتانسیومترهای R۴۵۲ و R۴۵۰ که با (B) و (Bg) مشخص شده است.

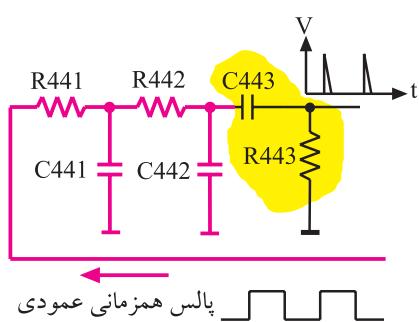

شکل ۲-۱۹- شبکه RC (انTEGRال گیر)

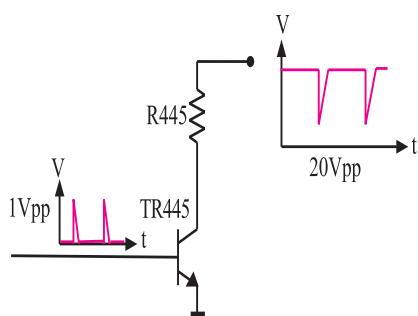

شکل ۲-۲۰- موج بیس و کلکتور Tr۴۴۵

با تخلیه‌ی خازن، دیود امیتر UJT قطع می‌شود و مجدداً خازن C۴۵۱ شروع به شارژ می‌کند.

از تکرار شارژ و تخلیه‌ی خازن C۴۵۱، ولتاژی دندانه ارهای با فرکانس ۵۰ هرتز در امیتر UJT حاصل می‌شود. شکل ۲-۱۷ شکل موج امیتر ترانزیستور UJT را نشان می‌دهد.

شب آرام ولتاژ دندانه ارهای، به شارژ خازن C۴۵۱ و شیب تند آن، به زمان تخلیه‌ی C۴۵۱ بستگی دارد.

۱-۲-۵- تنظیم فرکانس موج عمودی: با تغییر پتانسیومترهای R۴۵۲ و R۴۵۰ که در مسیر شارژ خازن C۴۵۱ قرار دارند، مدت زمان شارژ خازن تغییر می‌کند و فرکانس عمودی کم یا زیاد می‌شود. شکل ۲-۱۸ پتانسیومترهای کنترل کننده فرکانس را نشان می‌دهد. چون مقدار اهم پتانسیومتر (B) کم است. (R۴۵۲ = ۱۰ kΩ) تغییر این پتانسیومتر مقدار فرکانس را در حد بسیار کمی تغییر می‌دهد. در حالی که مقدار پتانسیومتر (Bg) (R۴۵۰ = ۵ کیلو اهم) است فرکانس را بیشتر تغییر می‌دهد. لذا از پتانسیومتر (B) برای تنظیم دقیق فرکانس و از پتانسیومتر (Bg) برای تغییرات زیاد فرکانس استفاده می‌شود.

پتانسیومتر B: تنظیم کننده دقیق فرکانس

پتانسیومتر Bg: تنظیم کننده با تغییرات زیاد

۲-۵-۲- همزمان کردن نوسان ساز عمودی گیرنده با فرستنده: برای همزمان کردن اسیلاتور عمودی گیرنده با فرستنده، پالس‌های همزمانی عمودی وارد شبکه RC (انTEGRال گیر) می‌شوند. شبکه‌ی RC مطابق شکل ۲-۱۹ شامل (C۴۴۱ و R۴۴۲) و (C۴۴۲ و R۴۴۱) است. پالس‌های همزمانی پس از تغییر شکل، به بیس ترانزیستور Tr۴۴۵ اعمال می‌شود. این پالس‌ها در کلکتور ترانزیستور ضمن تقویت با ۱۸۰° درجه اختلاف فاز نسبت به سیگنال بیس ظاهر شده و به بیس Tr۴۴۵ اعمال می‌شود. شکل ۲-۲۰ موج کلکتور Tr۴۴۵ را نشان می‌دهد.

با اعمال هر پالس سوزنی مثبت به بیس Tr_{445} ، ترانزیستور هادی می‌شود و جریان می‌کشد. به این ترتیب ولتاژ پایه‌ی بیس دو (B₂) ترانزیستور UJT را کم می‌کند و سبب هادی شدن UJT و تخلیه‌ی خازن C₄₅₁ می‌شود. به این ترتیب پالس‌های همزمانی عمودی ارسالی از فرستنده، موج دندانه ارها ایجاد شده در گیرنده را با فرستنده همزمان می‌کنند.




شکل ۲-۲۱—ارتفاع تصویر کم است.

۳-۵-۲—کنترل دامنه‌ی موج عمودی (ارتفاع تصویر): برای کنترل دامنه‌ی موج عمودی و درنهایت ارتفاع تصویر، لازم است مقدار ولتاژ شارژ خازن شبکه‌ی RC را در آسیلاتور UJT تغییر دهیم.




شکل ۲-۲۲—ارتفاع تصویر زیاد است.

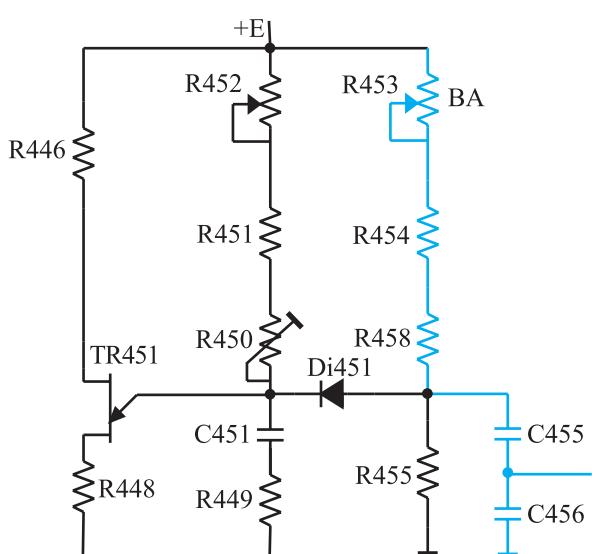شکل ۲-۲۱ تصویری با ارتفاع کم و شکل ۲-۲۲ تصویر دیگری با ارتفاع زیاد را نشان می‌دهد.




یکی از عوامل تغییردهنده‌ی مقدار ولتاژ شارژ خازن، مقدار مقاومت مسیر شارژ است. تغییر مقدار مقاومت ضمن تغییر مقدار شارژ خازن، به علت تغییر ثابت زمانی می‌تواند فرکانس موج عمودی را هم تغییر دهد. برای آن‌که دامنه‌ی موج عمودی مستقل از کنترل کننده‌های فرکانس عمودی تغییر کند، مطابق شکل ۲-۲۳ از مدار RC شامل R₄₅₃, R₄₅₄, R₄₅₅ و C₄₅₅, C₄₅₆ در خروجی نوسان‌ساز استفاده می‌کنند.

شکل ۲-۲۳—شبکه RC برای کنترل دامنه موج عمودی

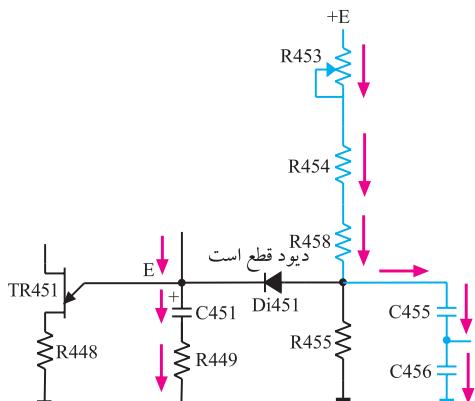

شکل ۲-۲۴—مسیر شارژ C۴۵۵

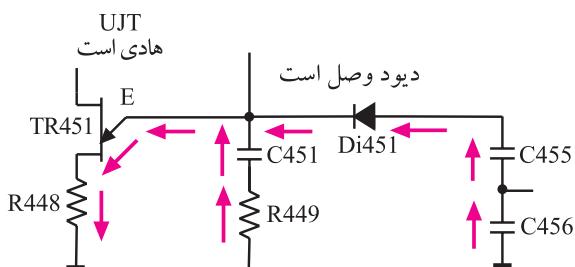

شکل ۲-۲۵—C۴۵۱ از طریق Di و امیتر UJT دشارژ می‌کند.



شکل ۲-۲۶—تصویری که در قسمت بالا کشیده است.



شکل ۲-۲۷—تصویری یکنواخت

زمان شارژ و دشارژ خازن C۴۵۵ برابر با زمان شارژ و دشارژ خازن C۴۵۱ است ولی ولتاژ شارژ آن به مقدار پتانسیومتر R۴۵۳ به نام پتانسیومتر BA بستگی دارد.


در زمان شارژ خازن C۴۵۱، چون امیتر UJT دارای ولتاژ مثبت است دیود Di۴۵۱ قطع است لذا خازن C۴۵۵ از طریق مقاومت سر راه خود مطابق شکل ۲-۲۴ شارژ می‌شود.

به محض این که ولتاژ خازن C۴۵۱ به ولتاژ آتش امیتر UJT رسید خازن C۴۵۱ دشارژ می‌شود و ولتاژ امیتر UJT کاهش می‌یابد. در این لحظه ولتاژ کاتد دیود کم می‌شود و دیود را هادی می‌کند. در این حالت خازن C۴۵۵ نیز از طریق Di۴۵۱ دشارژ می‌شود.


شکل ۲-۲۵ مسیر دشارژ خازن C۴۵۵ را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود دشارژ و دشارژ خازن C۴۵۵ با شارژ و دشارژ خازن C۴۵۱ هماهنگ است.

موج دندانه ارهای خروجی نوسان‌ساز را می‌توان از دو سر خازن C۴۵۵ به دست آورد. به این ترتیب تغییر R۴۵۳ پتانسیومتر BA بدون تأثیر بر فرکانس عمودی، مقدار شارژ C۴۵۵ را تغییر می‌دهد و دامنه‌ی موج عمودی یعنی ارتفاع تصویر را تنظیم می‌کند.


۲-۵-۴—کنترل خطی موج عمودی: تصویر نباید مانند شکل ۲-۲۶ در قسمت بالا یا پایین صفحه کوتاه یا کشیده ظاهر شود بلکه باید مانند شکل ۲-۲۷ در تمام صفحه یکنواخت باشد. تصویر یکنواخت از حرکت شعاع الکترونی از بالا به پایین صفحه و با سرعت یکنواخت حاصل می‌شود. حرکت یکنواخت شعاع الکترونی بستگی به شبیه آرام موج نوسان‌ساز عمودی در هر لحظه دارد.

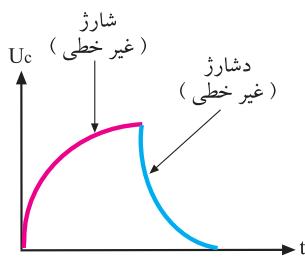


شکل ۲-۲۸— منحنی شارژ و دشارژ خازن. این منحنی ها غیرخطی است.

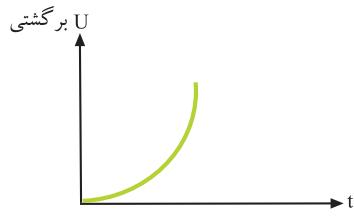


شکل ۲-۲۹— موج اصلاح کننده

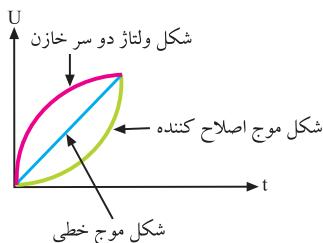


شکل ۲-۳۰— برآیند دو موج غیرخطی، موجی خطی ایجاد می کند.

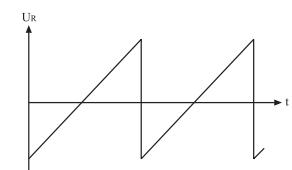

شکل ۲-۳۱— موج دو سر مقاومت R۴۷۳

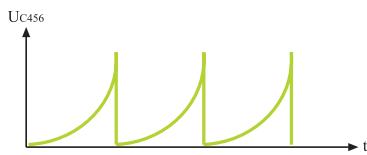

شکل ۲-۳۲— موج برگشتی تغییر یافته

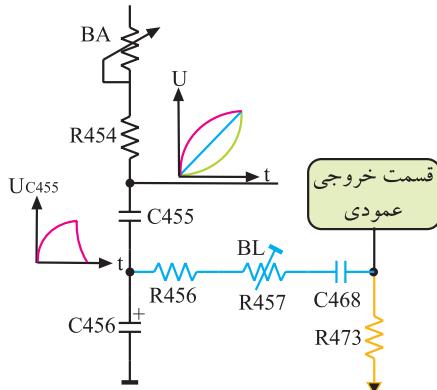

شکل ۲-۳۳— قطعات در مسیر برگشت موج

موج دندانه ارها از شارژ و دشارژ خازن به وجود می آید.
منحنی شارژ خازن مطابق شکل ۲-۲۸ غیرخطی است.

برای خطی کردن آن کافی است موجی را مطابق شکل ۲-۲۹ به منحنی شارژ خازن اضافه کنیم تا از برآیند آنها، موجی خطی مانند شکل ۲-۳۰ به وجود آید.

برای این منظور از خروجی عمودی، مطابق شکل ۲-۳۱ موجی از دو سر مقاومت R۴۷۳ که در مسیر جریان سیم پیچ های انحراف عمودی قرار دارد دریافت می کنند. مدار ترکیبی C۴۶۸ و R۴۵۷ و R۴۵۶ موج خروجی عمودی را شکل داده و به صورت C۴۵۶ شکل ۲-۳۲ درمی آورند. ولتاژ حاصل به دو سر خازن C۴۵۶ برگشت داده می شود.


شکل ۲-۳۳— قطعات موجود در مسیر برگشت موج را نشان می دهد. برآیند ولتاژها، موجی دندانه ارها ای خطی است.
در مسیر فیدبک پتانسیومتر R۴۵۷ به نام پتانسیومتر BL قرار دارد که کنترل کننده ای خطی شکل موج عمودی است.

:BA پتانسیومتر


کنترل کننده ارتفاع تصویر

:BL پتانسیومتر


کنترل کننده خطی موج عمودی

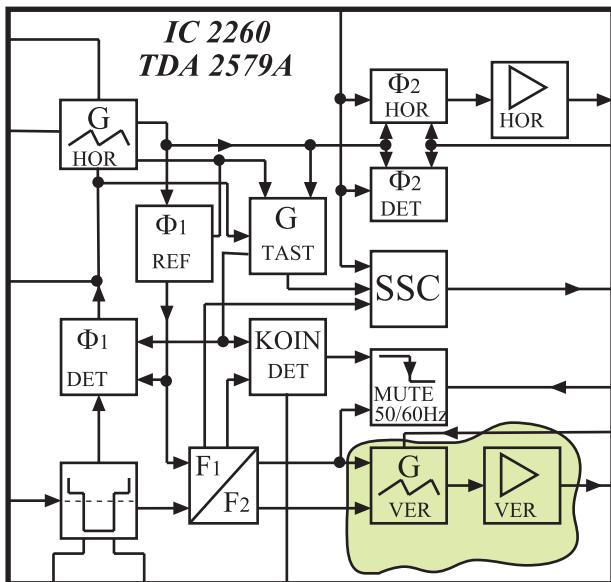

شکل ۲-۳۴—نوسانساز عمودی

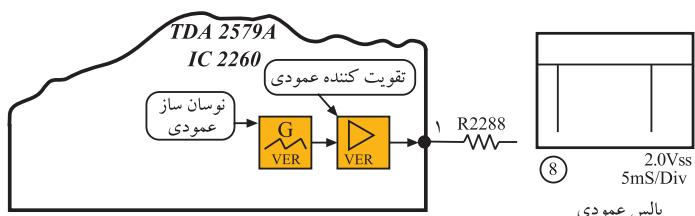

شکل ۲-۳۵—موج خروجی اسیلاتور عمودی

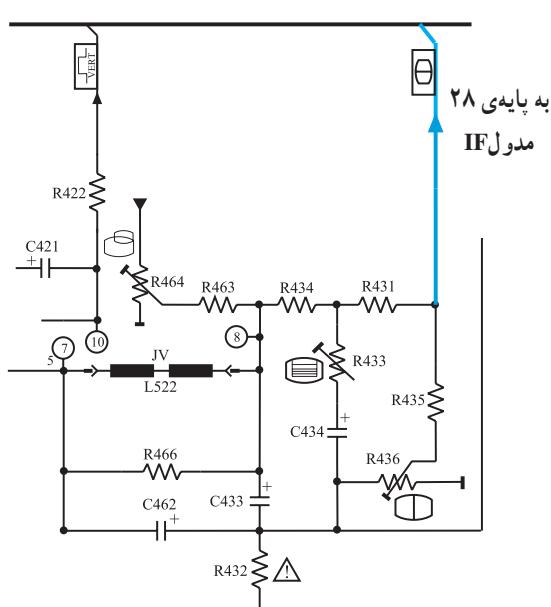

شکل ۲-۳۶—موج خروجی عمودی

۶-۲-۶ نوسانساز عمودی در تلویزیون گرونديک مدل cuc ۴۴۰


در تلویزیون گرونديک مدل cuc نوسانساز عمودی در داخل آي‌سي ۲۲۶ به شماره‌ي فني TDA ۲۵۷۹A قرار دارد. اين آي‌سي در مدول IF واقع شده است. شکل ۲-۳۴ بلوک دياگرام مدارهای داخل آي‌سي TDA ۲۵۷۹A از جمله بلوک دياگرام نوسانساز عمودی را نشان می‌دهد. پایه‌های آي‌سي ۲۲۶ را در فصل انحراف افقی شرح داده‌ایم. در اين فصل به بحث بيشتری روی پایه‌های مربوط به نوسانساز عمودی می‌پردازيم.

۱-۶-۲-۶ پایه‌های آي‌سي ۲۲۶

پایه‌ي ۱: پایه‌ي ۱، خروجی نوسانساز عمودی است. شکل موج خروجی در پایه‌ي ۱ به صورت شکل ۲-۳۵ است.


پایه‌ي ۲: پایه‌ي ۲، پایه‌ي ورودی فيدبك جريان انحراف عمودی جهت کنترل ارتفاع تصوير است. فيدبك لازم مطابق شکل ۲-۳۶ از خروجی عمودی به تقویت کننده نوسان عمودی داخل آي‌سي اعمال می‌شود تا ارتفاع تصوير را کنترل کند.

نوسانساز عمودی در تلویزیون گرونديک در داخل آي‌سي ۲۲۶ به شماره‌ي فني TDA ۲۵۷۹A قرار دارد.

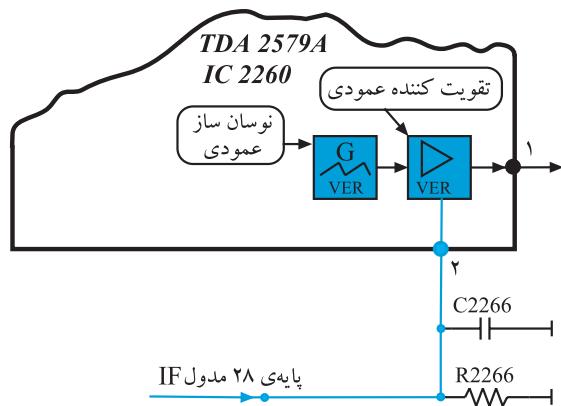


شکل ۲-۳۷—مسیر فیدبک به پایه‌ی ۲ آی‌سی

شکل ۲-۳۷ مسیر فیدبک به تقویت‌کننده‌ی داخل آی‌سی را نشان می‌دهد.

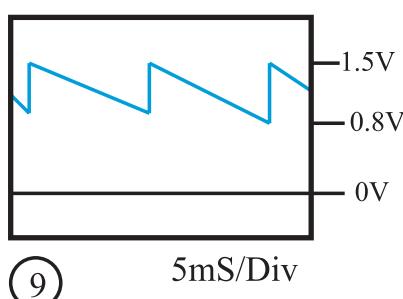

شکل ۲-۳۸—موج برگشتی به پایه‌ی ۲ آی‌سی

شکل موج در پایه‌ی ۲ آی‌سی را در شکل ۲-۳۸ ملاحظه می‌کنید.

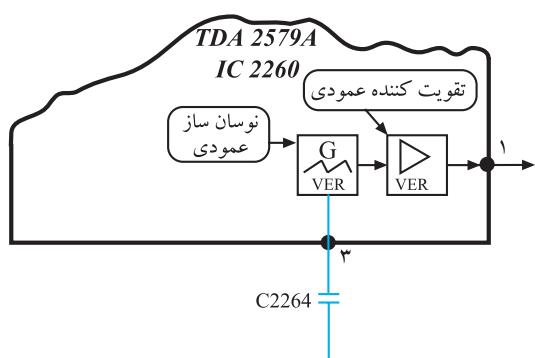


شکل ۲-۳۹—خازن

پایه‌ی ۳: خازن اسیلاتور عمودی از این پایه به زمین اتصال دارد. شکل ۲-۳۹ این خازن را نشان می‌دهد. اگر خازن C2264 قطع یا اتصال کوتاه شود نوسان‌ساز عمودی از کار می‌افتد و تصویر مانند شکل ۲-۴۰ به صورت یک خط افقی درمی‌آید.


شکل موج پایه‌ی ۳ آی‌سی در شکل ۲-۴۱ آمده است.




شکل ۲-۴۰—نوسان‌ساز عمودی از کار افتاده است.

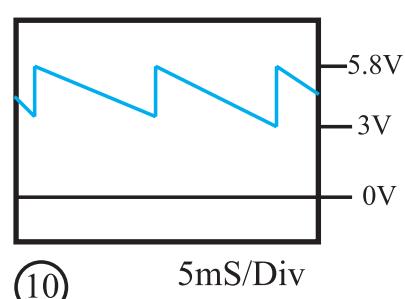


شکل ۲-۴۱—شکل موج پایه‌ی ۳ آی‌سی

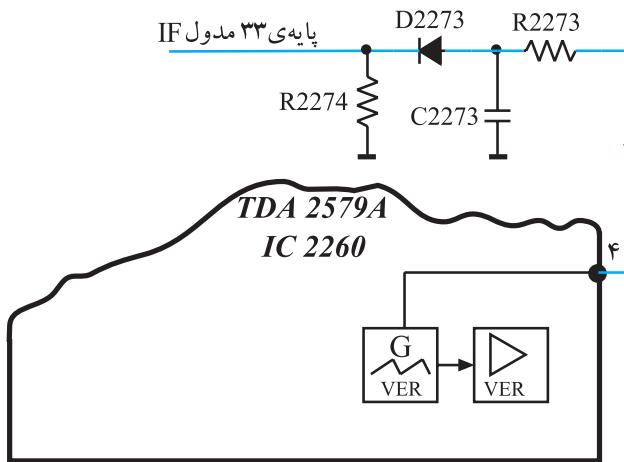

شکل ۲-۴۲—فیدبک به پایه‌ی ۴ آی‌سی

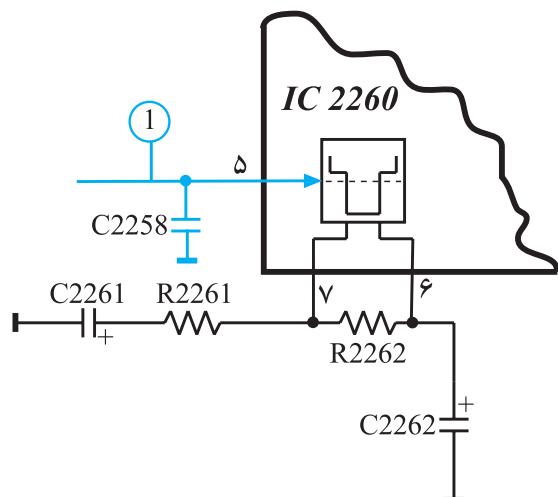

شکل ۲-۴۳—پایه‌ی ۵ آی‌سی

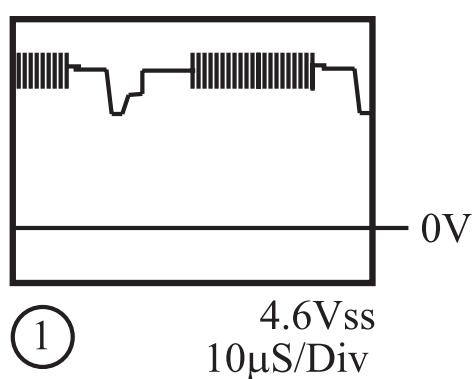


شکل ۲-۴۴—موج پایه‌ی ۵ آی‌سی

پایه‌ی ۴: پایه‌ی ۴ ورودی فیدبک DC از ترانسفورماتور ولتاژ زیاد است که برای کنترل مدار نوسان‌ساز عمودی به کار می‌رود. قطع شدن این فیدبک در پایه‌ی ۴ آی‌سی، نوسان‌ساز عمودی را از کار می‌اندازد. شکل ۲-۴۲ فیدبک به پایه‌ی ۴ آی‌سی را نشان می‌دهد.

پایه‌ی ۵: پایه‌ی ۵، ورودی پالس‌های همزمانی افقی و عمودی است. شکل ۲-۴۳ پایه‌ی ۵ آی‌سی را در نقشه‌ی مدار آی‌سی، نشان می‌دهد. شکل موج پایه‌ی ۵ آی‌سی به صورت شکل ۲-۴۴ است.

تغذیه آی‌سی ۲۲۶۰
پایه‌ی ۱۰: تغذیه مثبت
پایه‌ی ۹: اتصال زمین


۲-۷- خروجی عمودی در تلویزیون گروندیک مدل cuc

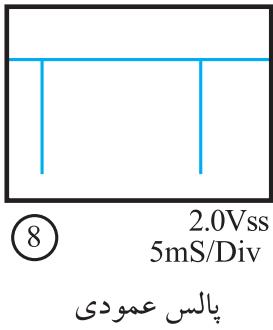

شکل ۲-۴۵- موج خروجی نوسان‌ساز عمودی

نوسان ایجاد شده توسط اسیلاتور عمودی که مطابق شکل ۲-۴۵ است از پایه‌ی ۲۹ مدول IF خارج می‌شود و به مدار خروجی عمودی می‌رسد.

در شکل ۲-۴۶ مدار خروجی عمودی رسم شده است.

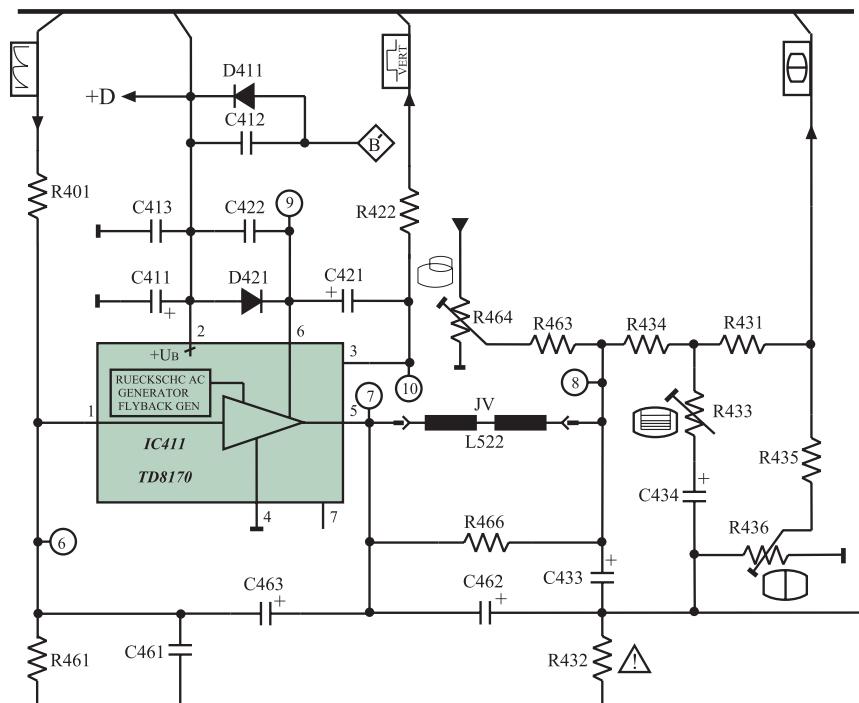


شکل ۲-۴۶- مدار خروجی عمودی

۲-۷-۱- آی‌سی تقویت‌کنندهٔ خروجی عمودی:

آی‌سی ۴۱۱، آی‌سی خروجی عمودی و به شماره‌ی فنی TDA817۰ است.


این آی‌سی یک تقویت‌کنندهٔ قدرت است. نمای ظاهری آی‌سی و نحوهٔ نصب آن روی گرم‌اگیر را در شکل ۲-۴۷ ملاحظه می‌کنید. این آی‌سی دارای ۷ پایه است و محفظه‌ی آن

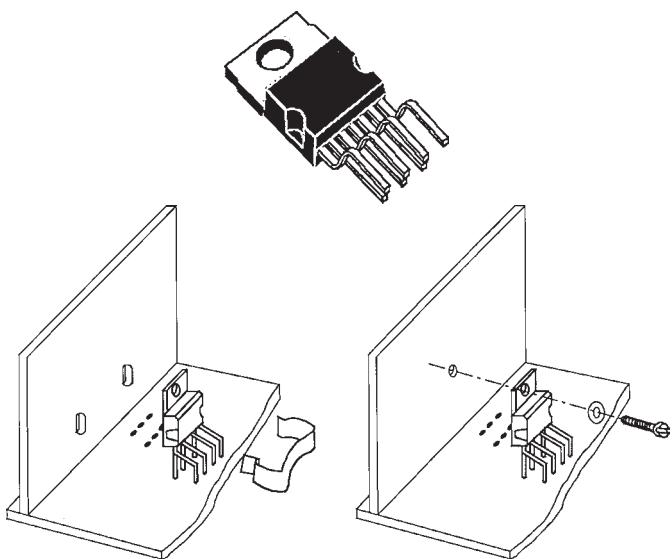


شکل ۲-۴۷- شکل ظاهری و نحوهٔ نصب آی‌سی روی گرم‌اگیر

آی‌سی تقویت‌کنندهٔ خروجی عمودی با شماره ۴۱۱ و شماره‌ی فنی TDA817۰ است.


۲-۴۸^۱ نام دارد. شماره‌ی پایه‌های آی‌سی در شکل ۲-۴۸
شان داده شده است.

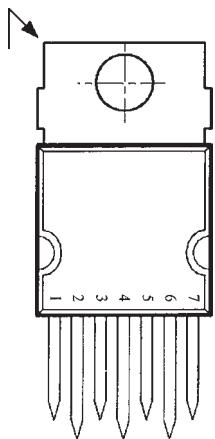

شکل ۲-۴۸—پایه‌های آی‌سی

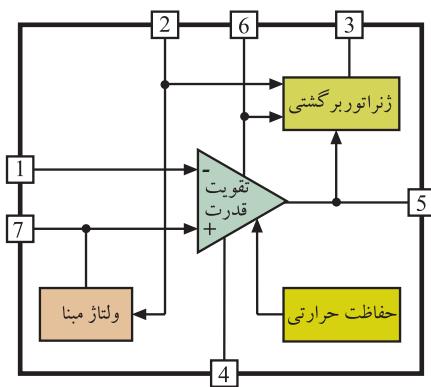

شکل ۲-۴۹—بلوک دیاگرام مدار داخلی آی‌سی

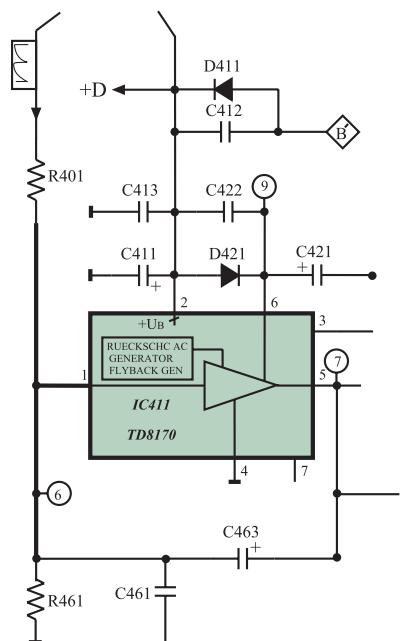

شکل ۲-۵۰—مسیر پایه‌ی ۱ آی‌سی

۱—آی‌سی قدرت با ۷ پایه = Heptawatt


۲-۷-۲—بلوک دیاگرام مدار داخلی آی‌سی: در شکل ۲-۴۹ بلوک دیاگرام مدار داخلی آی‌سی رسم شده است.

۲-۷-۳—عملکرد پایه‌های آی‌سی


پایه‌ی ۱: پایه‌ی ۱، پایه‌ی ورودی منفی تقویت‌کننده‌ی داخل آی‌سی است. موج ایجاد شده توسط نوسان‌ساز عمودی از طریق پایه‌ی ۱ وارد طبقه تقویت‌کننده‌ی داخل آی‌سی می‌شود.

شکل ۲-۵۱ موج پایه‌ی ۱ آی‌سی را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.


در شکل ۲-۵۱ موج پایه‌ی ۱ آی‌سی رسم شده است.

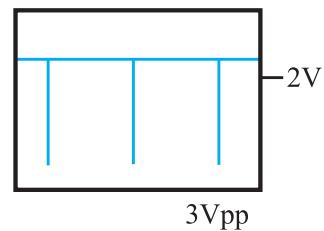

شکل ۲-۵۱—موج پایه‌ی ۱ آی‌سی

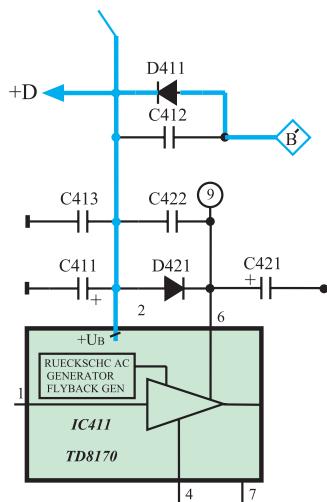

شکل ۲-۵۲- مسیر تغذیه‌ی مثبت آی‌سی

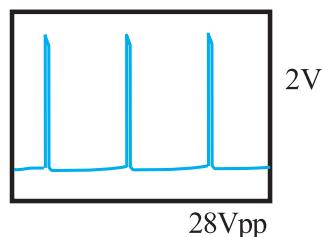


شکل ۲-۵۳- شکل موج پایه‌ی ۲

پایه‌ی ۲: پایه‌ی ۲، پایه‌ی تغذیه‌ی مثبت آی‌سی است.
تغذیه‌ی آی‌سی از ولتاژ D_+ برابر با ۲۵ ولت تأمین می‌شود.
شکل ۲-۵۲ مسیر تغذیه‌ی آی‌سی را نشان می‌دهد.

پایه‌های تغذیه آی‌سی:
پایه‌ی ۲: تغذیه مثبت
پایه‌ی ۴: اتصال زمین


ولتاژ تغذیه آی‌سی D_+
برابر ۲۵ ولت است.

پایه‌ی ۳: از پایه‌ی ۳ پالس‌هایی تقریباً سوزنی شکل با فرکانس ۵۰ هرتز مانند شکل ۲-۵۳ دریافت می‌شود. از این پالس‌ها در تلویزیون‌هایی که دارای OSD^۱ هستند برای همزمانی عمودی اطلاعات مربوط به OSD استفاده می‌شود.

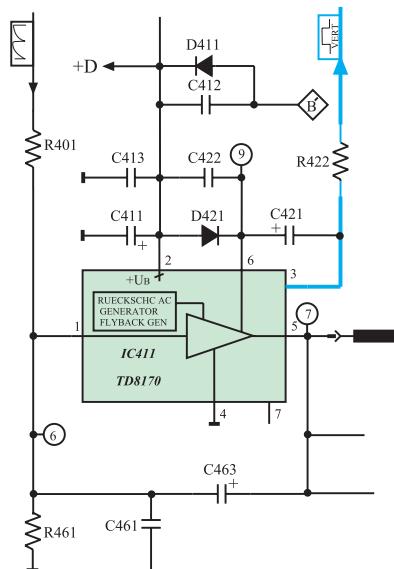


شکل ۲-۵۴- پایه‌ی ۳ آی‌سی


پالس‌های پایه‌ی ۳ آی‌سی ۴۱۱ به پایه‌ی ۲۴ آی‌سی میکروکنترلر (آی‌سی ۸۱۱) اعمال می‌شوند. شکل ۲-۵۴ پایه‌ی ۳ آی‌سی ۴۱۱ را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.

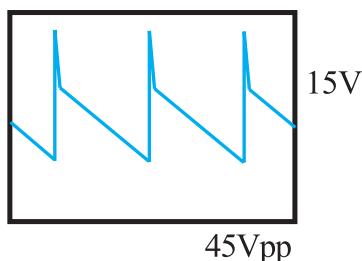


شکل ۲-۵۵- شکل موج خروجی آی سی

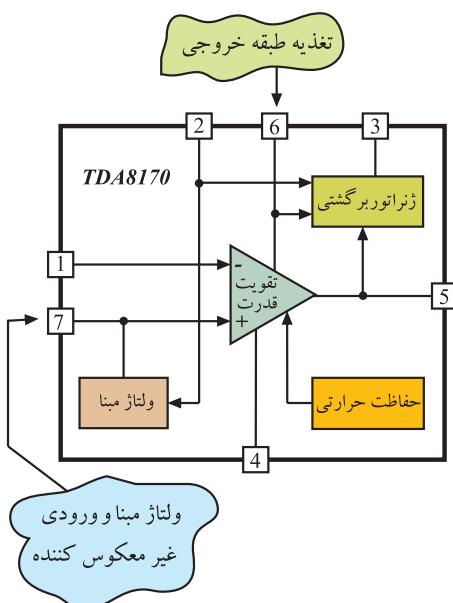

شکل ۲-۵۶- پایه های ۶ و ۷ آی سی ۴۱۱

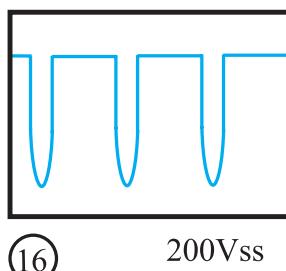

شکل ۲-۵۷- موج سر B ترانس سطر

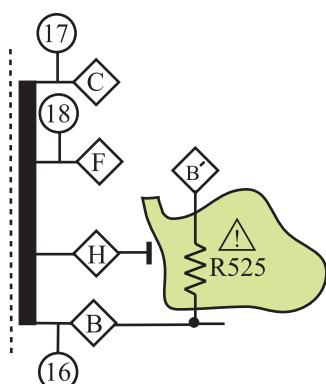

شکل ۲-۵۸- سر B ترانسفورماتور سطر و مقاومت R525

پایه هی ۴: پایه هی ۴، زمین آی سی است.

پایه هی ۵: پایه هی خروجی آی سی است. شکل موج خروجی آی سی مطابق شکل ۲-۵۵ است. این آی سی علاوه بر تقویت ولتاژ موج ورودی، در شکل موج آن نیز تغییر لازم را ایجاد می کند.


پایه هی ۶: پایه هی تغذیه طبقه خروجی آی سی است.

پایه هی ۷: پایه هی ولتاژ مبنای و پایه ورودی غیرمعکوس کننده، یعنی ورودی مثبت تقویت کننده قدرت داخل آی سی است. شکل ۲-۵۶ پایه های ۶ و ۷ آی سی را نشان می دهد.

۲-۷-۴- تهیه ولتاژ تغذیه آی سی (ولتاژ D):
ولتاژ D + از ثانویه ترانسفورماتور EHV فراهم می شود. با تهیه ولتاژ D + از افقی، اگر بخش خروجی افقی کار نکند ولتاژ D + قطع شده و به طور همزمان بخش خروجی عمودی نیز از کار می افتد. با از کار افتادن بخش خروجی افقی، EHV قطع می شود. در این حالت لامپ تصویر تاریک شده، لذا کار کردن بخش خروجی عمودی دیگر ضرورتی ندارد.


از پایه هی B ترانسفورماتور سطر مطابق شکل ۲-۵۷ پالس هایی فراهم می شود. این پالس ها از طریق مقاومت R525 که به عنوان محدود کننده جریان است به مدار یک سوساز و صافی اعمال می شود تا ولتاژ DC فراهم شود. شکل ۲-۵۸ پایه هی B ترانسفورماتور سطر و مقاومت R525 را نشان می دهد.

در شکل ۲-۵۹ مدار یکسوزاز شامل دیود D۴۱۱ و خازن صافی C۴۱۱ را مشاهده می‌کید.

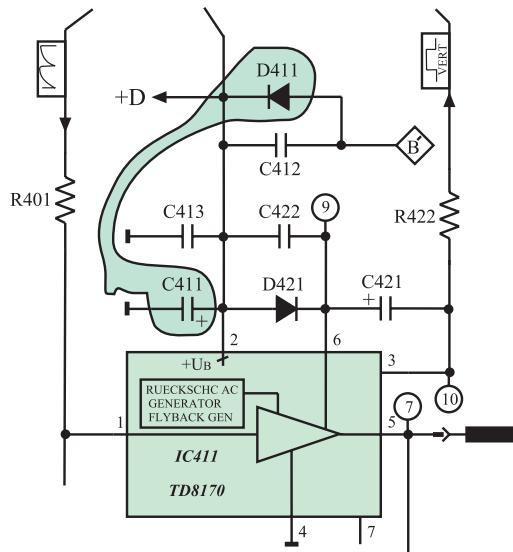


شکل ۲-۵۹- یکسوزاز و صافی ولتاژ +D

خازن C۴۱۲ محافظ دیود یکسوزاز در فرکانس بالا و ضربه‌گیر است. ولتاژ DC تهیه شده، +D نام دارد و برابر با ۲۵ ولت است. این ولتاژ مطابق شکل ۲-۶۰ به پایه‌ی ۲ آی‌سی اعمال می‌شود. خازن C۴۱۳، فیلتر حذف پارازیت‌های فرکانس بالا است.

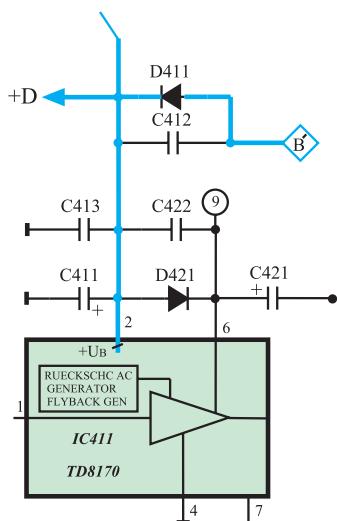


شکل ۲-۶۰- مسیر اعمال ولتاژ +D به پایه‌ی ۲ آی‌سی

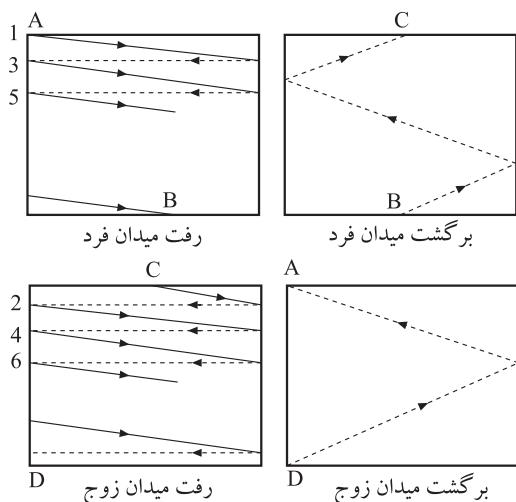

شکل ۲-۶۱- رفت و برگشت افقی و عمودی

محل تهیه ولتاژ +D: از پایه‌ی
ترانسفورماتور سطر

۲-۷-۵- عمل ژنراتور برگشتی^۱: در زمان برگشت اشعه، از انتهای یک میدان زوج یا فرد به ابتدای میدان بعدی که زمان برگشت عمودی نام دارد، برخلاف زمان رفت، به میدان مغناطیسی قوی‌تر نیاز است. شکل ۲-۶۱ رفت و برگشت افقی و عمودی اشعه چند خط نمونه از میدان فرد و زوج را نشان می‌دهد.

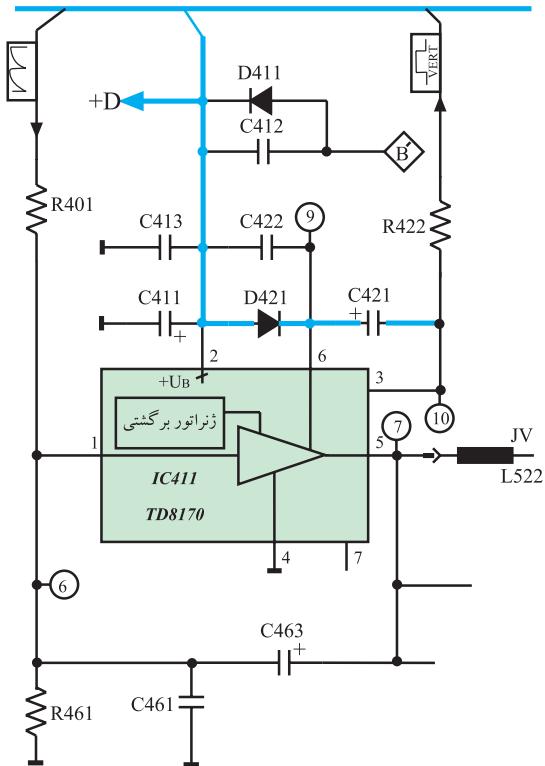

شکل ۲-۶۲—مسیر شارژ خازن C۴۲۱


ولتاژ +D برابر با ۲۵ ولت برای ایجاد میدان لازم در زمان رفت کافی است. در هنگام برگشت باید ولتاژ +D زیاد شود و میدان قوی تری ایجاد کند تا برگشت به طور صحیح انجام گیرد. برای افزایش ولتاژ +D در هنگام برگشت عمودی از ژنراتور برگشتی استفاده می‌شود.

ژنراتور برگشتی فقط در زمان برگشت عمودی سبب افزایش دامنه سیگнал می‌شود و در بقیه لحظات ولتاژ +D به همان اندازه ۲۵ ولت باقی می‌ماند. این عمل از تلفات توان جلوگیری می‌کند.


برای دست یابی به این منظور، خازن C۴۲۱ را از طریق دیود D۴۲۱ شارژ می‌کنند. ولتاژ خازن C۴۲۱ از طریق پایه ۶ آی سی، به ژنراتور برگشتی می‌رسد. در نهایت ژنراتور برگشتی ولتاژ مورد نیاز را در زمان برگشت فراهم می‌کند. شکل ۲-۶۲ مسیر شارژ خازن C۴۲۱ را نشان می‌دهد.

۲-۷-۶—فیدبک AC: از پایه ۵ یا خروجی آی سی، از طریق خازن C۴۶۳ موجی به پایه ۱ آی سی فیدبک می‌شود.

شکل ۲-۶۳ مسیر فیدبک را نشان می‌دهد.

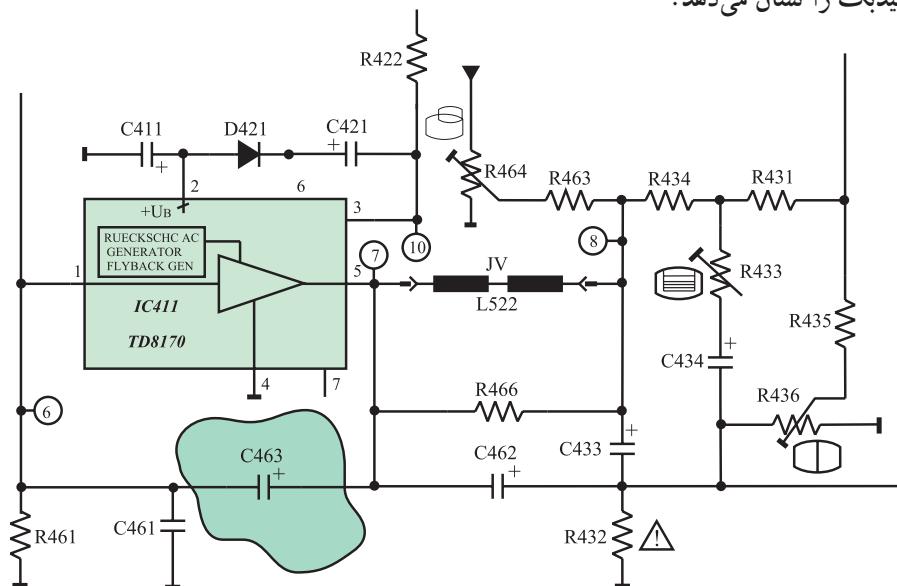


شکل ۲-۶۳—مسیر فیدبک AC

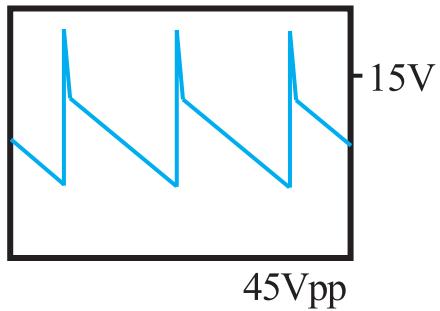


شکل ۲-۶۴ - موج خروجی آی‌سی ۴۱۱

۷-۷-۲ - یوک عمودی: یوک عمودی، سیم پیچ‌های (L۵۲۲) JV است. موج خروجی آی‌سی ۴۱۱ که مشابه شکل ۶۴ است به یوک عمودی داده می‌شود.

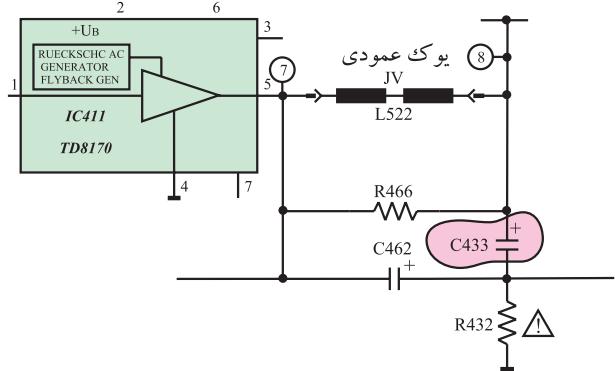

شکل ۲-۶۵ - ارتباط یوک با زمین از طریق خازن C۴۳۳

۷-۷-۳ - یوک عمودی مدار خود را از طریق خازن C۴۳۳ و مقاومت R۴۳۲ با زمین می‌بندد (شکل ۶۵).

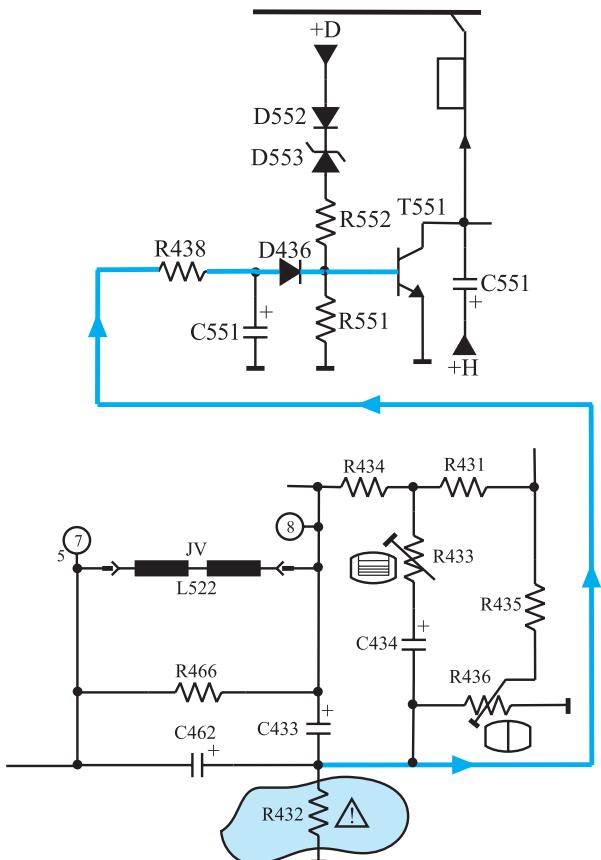


شکل ۲-۶۶ - مسیر اتصال ولتاژ دو سر مقاومت R۴۳۲ به ترانزیستور محافظ لامپ تصویر

۷-۷-۴ - مقاومت R۴۶۶ که موازی با سیم پیچ یوک است مقاومت دمپر نامیده می‌شود.

۷-۷-۵ - نقش حفاظت سیم پیچ‌های یوک را نیز برعهده دارد. چون جریان سیم پیچ‌های یوک از R۴۳۲ می‌گذرد در صورت افزایش جریان با قطع شدن R۴۳۲، جریان عبوری از یوک نیز قطع می‌شود.

در ضمن، افت ولتاژ دو سر R۴۳۲ به مدار محافظ لامپ تصویر یعنی ترانزیستور T551 فیدبک می‌شود (شکل ۶۶). در این حالت در صورت افزایش جریان یوک، ترانزیستور T551 فعال می‌شود و تلویزیون را به حالت آماده به کار می‌برد.

یوک عمودی: JV(L۵۲۲)

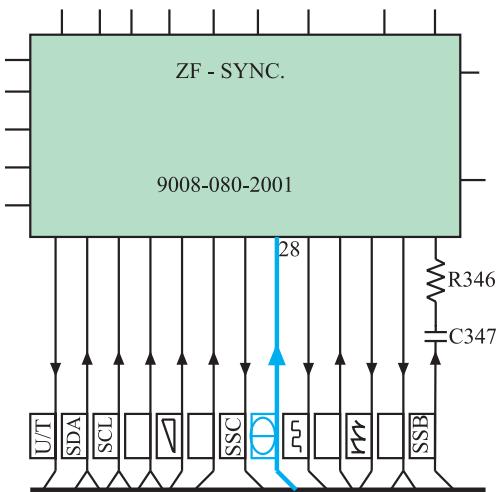


شکل ۲-۶۷ - پایه‌ی ۲۸ مدول IF

۲-۸ - کنترل کننده‌ها در بخش عمودی


در بخش عمودی جهت کنترل دامنه‌ی تصویر و خطی کردن آن از سه پتانسیومتر استفاده می‌شود.

۱-۸-۲ - کنترل ارتفاع تصویر :

پتانسیومتر R۴۳۶، موجی از خروجی عمودی و از طریق پایه‌ی ۲۸ مدول IF به پایه‌ی ۲ آی‌سی ۲۲۶° فیدبک می‌شود. شکل ۲-۶۸ و ۲-۶۹ ارتباط خروجی عمودی را با پایه‌ی ۲۸ مدول IF نشان می‌دهد.

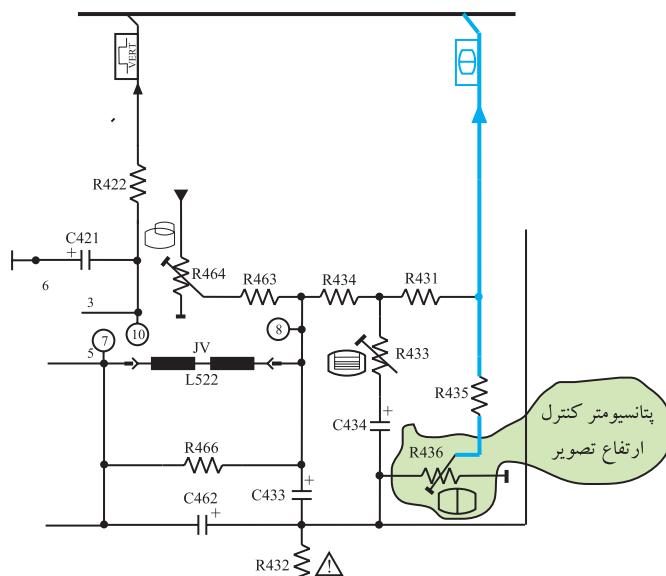

شکل ۲-۶۸ - ارتباط خروجی عمودی با پایه‌ی ۲۸ مدول IF

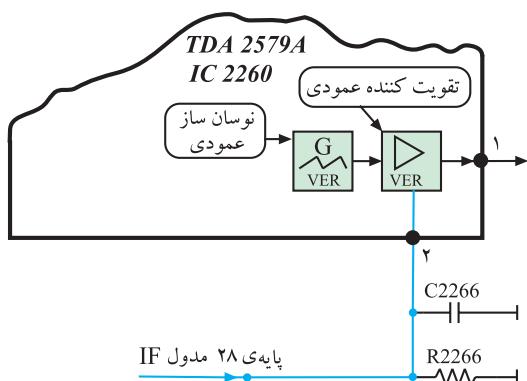



شکل ۲-۶۹ - مسیر پایه‌ی ۲ آی‌سی ۲۲۶° و موج فیدبک یافته به آن

از پایه‌ی ۲۸ مدول IF موج فیدبک شده طبق شکل ۲-۶۹ به پایه‌ی ۲ آی‌سی ۲۲۶° می‌رسد.

این ولتاژ، بهره‌ی تقویت کننده‌ی خروجی عمودی را تغییر می‌دهد و دامنه‌ی موج خروجی نوسان‌ساز عمودی را کنترل می‌کند و درنهایت سبب کنترل دامنه‌ی تصویر می‌شود.

پتانسیومتر R۴۳۶ : کنترل کننده
ارتفاع تصویر

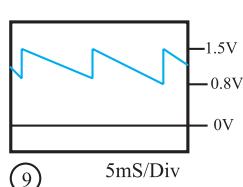

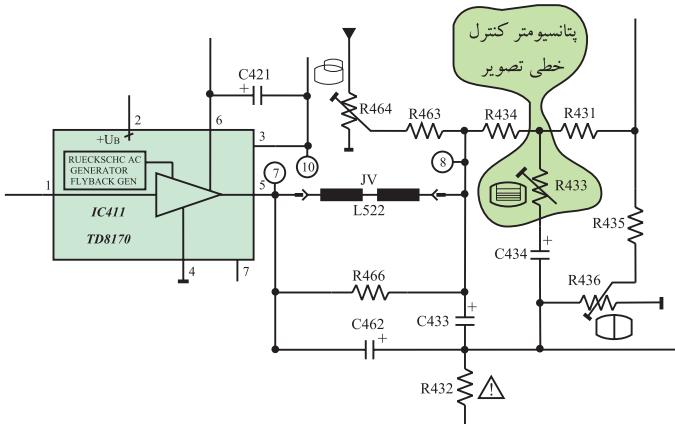

شکل ۲-۷۰ - پتانسیومتر R433 در نقشه‌ی مدار


۲-۸-۲ - کنترل خطی تصویر : پتانسیومتر

R433 برای تنظیم خطی موج خروجی عمودی به کار می‌رود. شبکه‌ی RC شامل مقاومت R434 و پتانسیومتر R433 و خازن‌های C434 و C462، موجی را از خروجی یوک عمودی به ورودی آن فیدبک می‌دهند و سبب خطی شدن جریان دندانه اره‌ای در یوک عمودی می‌شوند. شکل ۲-۷۰ پتانسیومتر R433 را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.

پتانسیومتر R433 : کنترل کننده
خطی نمودن تصویر

۲-۸-۳ - کنترل موقعیت عمودی تصویر: پتانسیومتر

R464 برای کنترل موقعیت عمودی تصویر به کار می‌رود. شکل ۲-۷۱ پتانسیومتر R464 را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد. تغییر این پتانسیومتر، ولتاژ DC خازن C433 را تغییر می‌دهد و سبب تغییر سطح ولتاژ DC جریان دندانه اره‌ای اعمال شده به یوک عمودی می‌شود و موقعیت تصویر در جهت عمودی تغییر می‌کند.

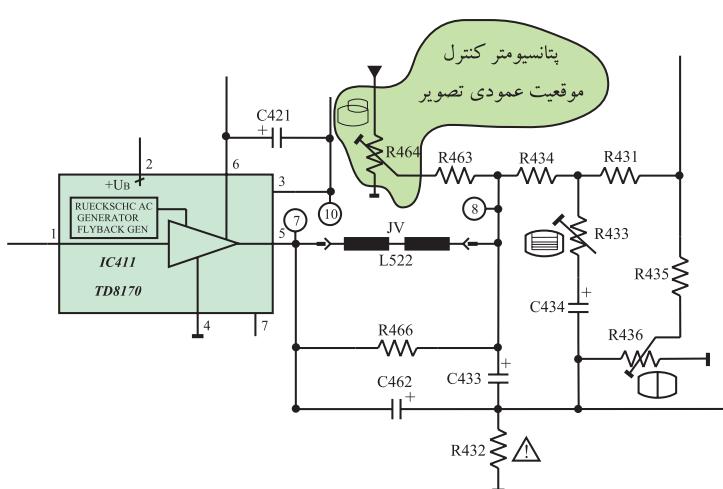

شکل ۲-۷۱ - پتانسیومتر R464 در نقشه‌ی مدار

شکل ۲-۷۲ تأثیر تغییر مقدار مقاومت R464 را روی موقعیت مکانی تصویر نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷۲ - تغییر پتانسیومتر مکان عمودی تصویر را تغییر داده است.

پتانسیومتر R464 : کنترل کننده
موقعیت عمودی تصویر