

واحد کار دوم

توانایی سیمکشی مدار راهانداز (استارت) خودرو

هدف کلی

سیمکشی مدار راهانداز خودرو

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :




ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۶	۱۴	۲

پیش آزمون (۲)

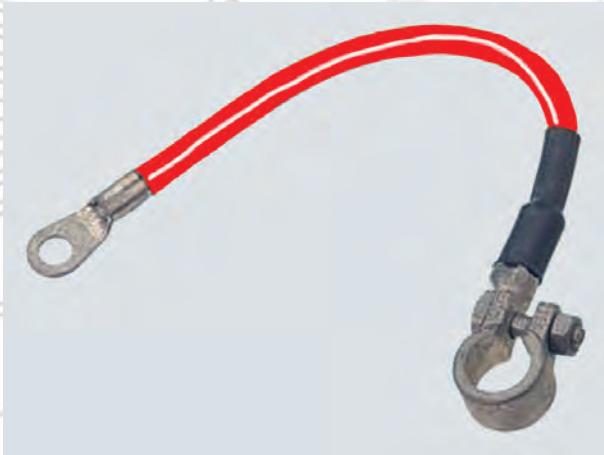۱- نام و کاربرد قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.




۲- در شکل زیر نام و کاربرد قطعات شماره‌ی (۱) الی شماره‌ی (۵) را توضیح دهید.



۳- چگونه می‌توان قطب‌های مثبت و منفی (ترمینال‌ها) باتری خودرو را تشخیص داد؟



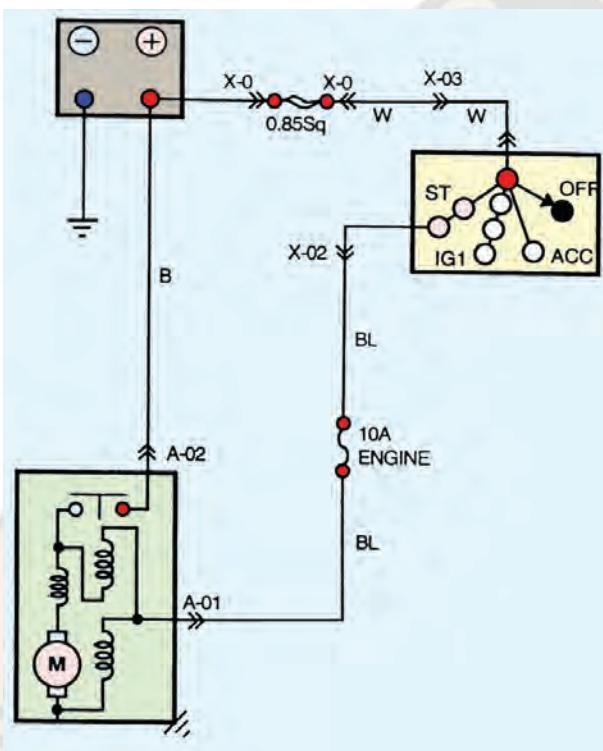۴- اجزای مدار الکتریکی سیستم راه‌انداز خودرو را نام بیرید.




۵- به کدام دلیل برای اتصال باتری به استارتر خودرو از کابل استفاده می‌شود؟


- الف - محکم بودن کابل
- ب - زیاد بودن آمپر باتری
- د - شدت جریان مصرفی استارتر
- ج - ولتاژ مصرفی استارتر



شکل ۲-۱—کابل‌های اتصال باتری به سیم‌کشی خودرو

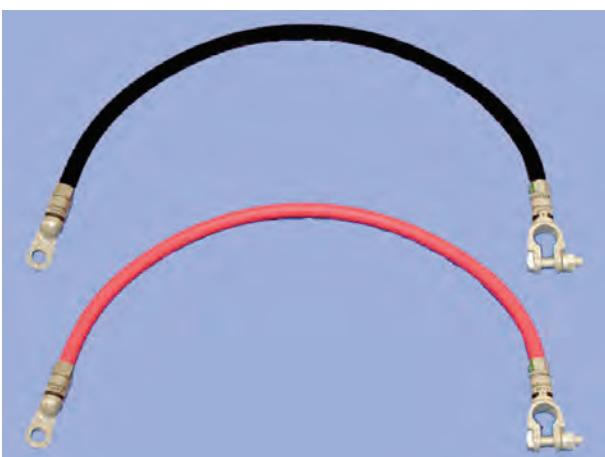

شکل ۲-۲—کابل ترمینال مثبت باتری

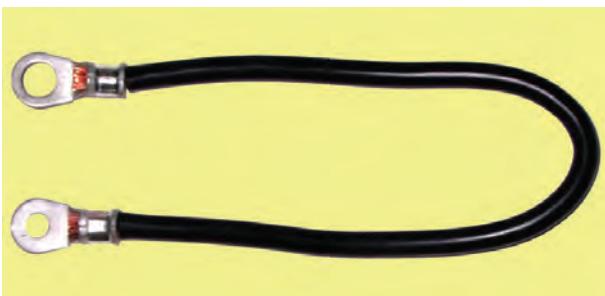

الف



ب

شکل ۲-۳—کابل اتصال بدنی باتری


۱-۲—آشنایی با کابل و بست‌های باتری

برای اتصال باتری به سیم‌کشی خودرو از دو عدد کابل استفاده می‌شود که جریان الکتریکی مورد نیاز سیستم راه‌انداز (استارتر) و سایر مدارهای الکتریکی خودرو را برقرار می‌سازد. کابل‌ها به وسیله‌ی بست به ترمینال‌های باتری متصل می‌شوند. در شکل ۲-۱، کابل‌های متصل به باتری خودرو با فلش‌های زرد و آبی رنگ نشان داده شده است.


کابل ترمینال مثبت، معمولاً دارای عایق قمزرنگ است که قطب مثبت باتری را به ترمینال (B) اتوماتیک استارتر خودرو متصل می‌کند. با توجه به این که بیشترین جریان مصرفی از باتری در حالت استارت است، لذا، برای اتصال باتری به استارتر، از کابلی به قطر 15 میلی متر (برحسب شدت جریان مصرفی استارتر) استفاده می‌شود.

در بعضی از خودروها روپوش عایق کابل مثبت باتری به رنگ سیاه نیز انتخاب می‌شود موردن استفاده قرار می‌گیرد. شکل ۲-۲، کابل اتصال ترمینال مثبت باتری را نشان می‌دهد.


کابل ترمینال منفی باتری، که اتصال بدنی نیز نامیده می‌شود، قطب منفی باتری را به بدنی خودرو متصل می‌کند. کابل اتصال بدنی در دو نوع طراحی و ساخته شده است و در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوعی از کابل‌ها دارای روکش عایق است و معمولاً سیاه رنگ انتخاب می‌شود. نوع دیگر آن بدون روکش عایق است و از رشته سیم‌های بهم بافته شده تشکیل یافته است. در شکل ۲-۳-الف، کابل اتصال بدنی روکش دار باتری و در شکل ۲-۳-ب کابل اتصال بدنی نوع بدون روکش بافته شده، دیده می‌شود.

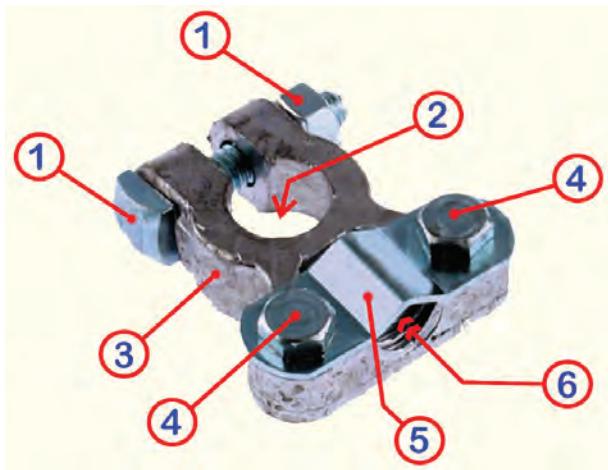

شکل ۲-۴—بست اتصال کابل باتری

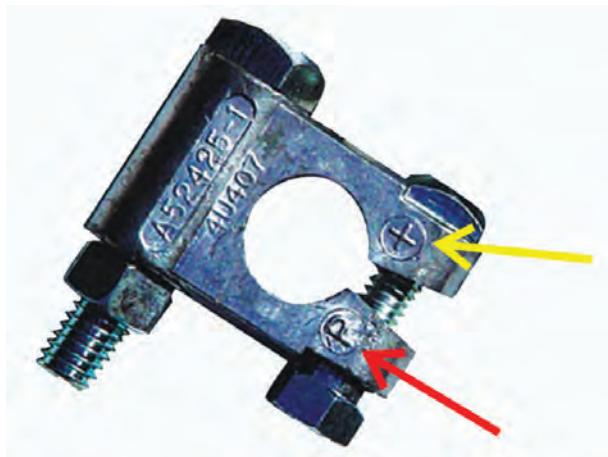

شکل ۲-۵—علامت‌های روی بست باتری

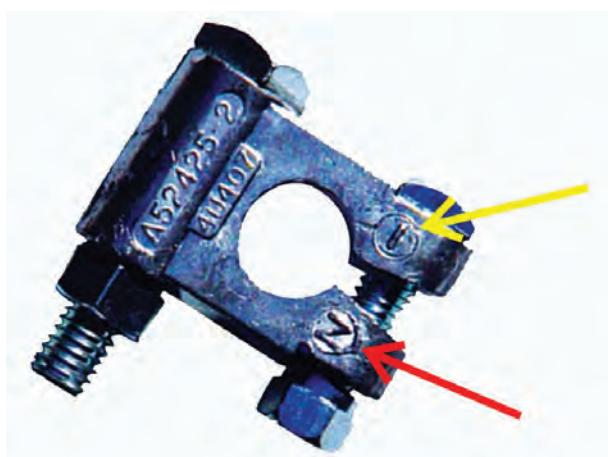

شکل ۲-۶—علامت‌های شناسایی بست کابل منفی باتری

کابل‌های مثبت و منفی باتری به وسیله‌ی بست‌های مخصوصی به ترمینال‌های باتری متصل می‌شوند. این بست‌ها عموماً از آلیاژ مس ساخته می‌شوند. در شکل ۲-۴، یک نوع بست باتری و قسمت‌های مختلف آن نشان داده شده است:

شماره‌ی ۱: پیچ و مهره‌ی ثابت‌کننده‌ی بست باتری در روی قطب‌ها؛

شماره‌ی ۲: محل قرار گرفتن قطب باتری (ترمینال‌های مثبت و منفی)؛

شماره‌ی ۳: بدنه‌ی بست باتری؛

شماره‌ی ۴: پیچ‌های اتصال صفحه‌ی نگهدارنده‌ی کابل


در روی بست باتری؛

شماره‌ی ۵: بست یا صفحه‌ی نگهدارنده‌ی کابل؛


شماره‌ی ۶: محل قرار گرفتن کابل در روی بست باتری.

با توجه به این که در اکثر باتری‌ها قطب مثبت باتری قطره‌تر از قطب منفی آن است، لذا قطر سوراخ روی بست ترمینال مثبت باتری نیز بزرگ‌تر از قطر سوراخ بست منفی درنظر گرفته می‌شود. برای شناسایی بست کابل مثبت از علامت‌های (P) و یا (+) استفاده می‌کنند، که در روی بدنه‌ی بست‌ها حک می‌شود و یا به صورت برجسته در سطح آن ایجاد می‌گردد. در بعضی از بست‌ها هردو علامت به صورت یک جا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۵، یک نوع بست کابل باتری مورد استفاده در خودروها دیده می‌شود، که علامت (P) با فلش قرمزرنگ و علامت (+) روی بست با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.

بست کابل منفی باتری با علامت‌های (N) و یا (-) مشخص می‌شود. این بست، مانند بست کابل مثبت در روی سطح بدنه در زمان تولید و ساختن آن ایجاد می‌گردد. علامت‌های شناسایی بست کابل منفی نیز به صورت تکی و یا هردو باهم در بست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۶، علامت (-) با فلش زرد رنگ و علامت (N) با فلش قرمزرنگ در روی بست کابل منفی باتری نشان داده شده است.

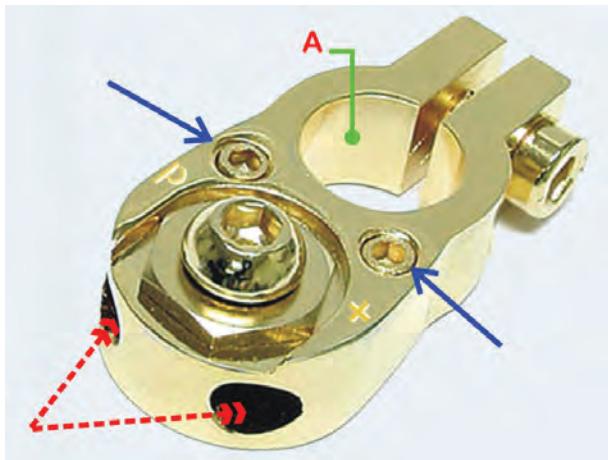

شکل ۲-۷- بست باتری

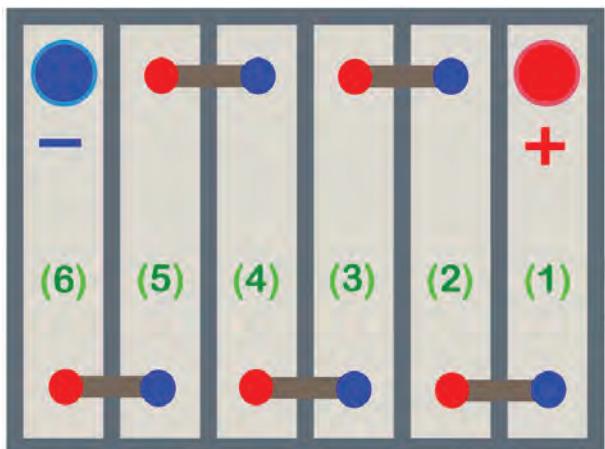

شکل ۲-۸- روش اتصال خانه های باتری ۱۲ ولتی



شکل ۲-۹- کاربرد عالیم برای تشخیص قطب های باتری

بستهای جدید کابل باتری با کیفیت بهتری تولید و ساخته شده و در آنها سطح تماس بست با قطب باتری صاف و صیقلی است. در بستهای جدید، ترمینال هایی برای اتصال جریان مستقیم باتری به جعبه فیوز و سایر موارد مورد نیاز پیش بینی گردیده و در بدنه بست ایجاد شده است. در شکل ۲-۷، یک نوع بست جدید ترمینال مثبت باتری دیده می شود که محل قرار گرفتن سیم ترمینال های خروجی با فلش قرمز رنگ و پیچ های ثابت کننده سیم ها با فلش آبی رنگ مشخص گردیده و سطح تماس بست با قطب باتری با حرف (A) نشان داده شده است.

۲-۲- آشنایی با قطب های باتری

در هر یک از خانه های باتری سرب - اسیدی صفحات مثبت به وسیله ای شانه ای سربی به یک دیگر متصل می شود و قطب مثبت همان خانه را تشکیل می دهد. قطب منفی هر خانه ای باتری نیز از اتصال صفحات منفی توسط شانه ای سربی دیگری ایجاد می شود. یک باتری ۱۲ ولتی دارای ۶ خانه دو ولتی است که به روش سری به یک دیگر متصل شده اند. قطب مثبت اولین خانه، قطب (ترمینال) مثبت باتری و قطب منفی آخرین خانه، قطب (ترمینال) منفی باتری محسوب می شود که در خارج از جعبه باتری قرار می گیرد. در شکل ۲-۸ نحوه اتصال قطب های خانه های باتری سرب - اسیدی ۱۲ ولتی، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.


قطب های باتری، معمولاً به شکل مخروط ناقص طراحی و ساخته می شود. قطب مثبت باتری از قطب منفی آن قطورتر است و با علامت (+)، که کنار آن در روی جعبه باتری حک می شود، مشخص و شناخته می شود. قطب منفی باتری نیز دارای علامت (-) است، که مانند علامت ترمینال (قطب) مثبت در روی جعبه باتری ایجاد می گردد. استفاده از حلقه های پلاستیکی قرمز رنگ و آبی رنگ که دور قطب های مثبت و منفی باتری قرار داده می شود روش دیگری است که برای تشخیص قطب های باتری خودروها به کار گرفته می شود. در شکل ۲-۹، علامت کنار ترمینال مثبت یک نوع باتری سرب - اسیدی نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۰



شکل ۲-۱۱—یک نوع طرح ترمینال‌های باتری

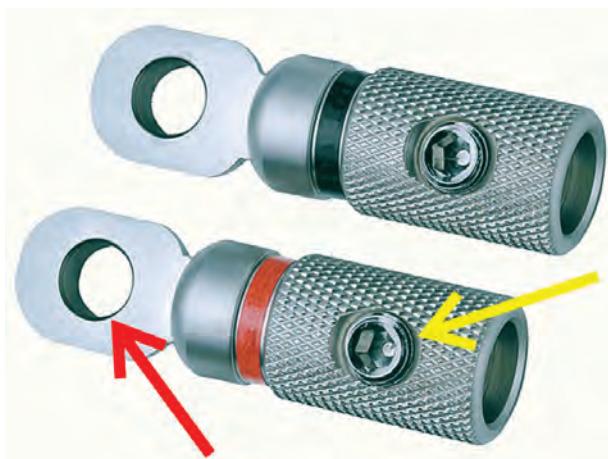

شکل ۲-۱۲—بستهای باتری

در باتری‌هایی که بست اتصال کابل مثبت و یا کابل منفی آن فاقد علامت شناسایی باشد از روپوش پلاستیکی، که دارای علامت (+) یا (-) است، استفاده می‌شود. این روپوش در روی قطب باتری قرار می‌گیرد و معرف ترمینال مثبت و یا منفی باتری است (رنگ روپوش بست ترمینال مثبت باتری قرمز رنگ و بست ترمینال منفی باتری سیاه رنگ انتخاب می‌شود).

در صورتی که کابل اتصال ترمینال‌های باتری دارای روکش عایق سیاه رنگ باشد برای شناسایی ترمینال مثبت باتری محل اتصال کابل مثبت به بست آن را با عایق قرمز رنگ عایق‌بندی می‌کنند. در شکل ۲-۱۰، مورد استفاده‌ی رنگ عایق و روپوش بست باتری برای مشخص نمودن قطب مثبت باتری دیده می‌شود.

۲-۳— انواع بستهای باتری و مورد استفاده‌ی آن‌ها

شکل ظاهری بستهای اتصال کابل مثبت و منفی باتری‌ها یکسان نیست و بر حسب فرم ساختمان ترمینال‌های باتری تعیین و انتخاب می‌شود.

در بعضی از باتری‌های مورد استفاده در خودروهای سواری، ترمینال‌های مثبت و منفی باتری به صورت اتصال پیچ و مهره طراحی و ساخته می‌شود. در این نوع باتری‌ها از پیچ‌های دوسر استفاده شده است که قسمتی از آن در داخل قطب سُربی باتری قرار می‌گیرد و طول معینی از پیچ خارج از ترمینال مثبت و ترمینال منفی باتری باقی می‌ماند. در شکل ۲-۱۱، ترمینال‌های مثبت و منفی این نوع باتری دیده می‌شود.


نوعی از بست اتصال به کار رفته در کابل باتری‌هایی که دارای اتصال پیچ و مهره‌ای هستند، در شکل ۲-۱۲ نشان داده شده است. در این بسته‌ها کابل باتری در داخل بدنه‌ی بست قرار می‌گیرد و بهوسیله‌ی پیچ در محل خود ثابت نگهداشته می‌شود. برای تشخیص کابل مثبت و کابل منفی از نوارهایی به رنگ قرمز و سیاه در بدنه‌ی بسته‌ها استفاده می‌شود. پیچ نگه‌دارنده‌ی کابل با فلش زردرنگ و محل قرار گرفتن بست در روی ترمینال باتری با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.



شکل ۲-۱۳- ترمینال‌های باتری



شکل ۲-۱۴- واسطه‌ی اتصال ترمینال باتری

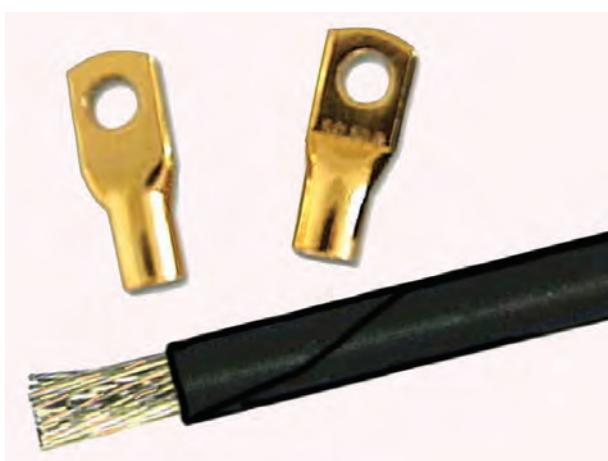

شکل ۲-۱۵- بست اتصال مورد استفاده در کابل‌کشی خودرو

در بعضی از باتری‌های جدیدی که در خودروهای سواری مورد استفاده قرار می‌گیرد، هریک از قطب‌های مثبت و منفی باتری دارای انسعاب دیگری است که در روی بدنه یا قاب باتری طراحی می‌شود و قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۱۳، انسعاب ترمینال منفی باتری با فلش آبی رنگ و انسعاب ترمینال مثبت آن با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.


برای اتصال کابل مثبت و منفی به باتری از اتصالاتی استفاده می‌شود که از یک طرف به ترمینال انسعابی باتری بسته شده و سمت دیگر آن برای قرار گرفتن بست کابل‌های باتری منظور گردیده است. در شکل ۲-۱۴، یک نوع واسطه‌ی اتصال ترمینال‌های انسعابی باتری دیده می‌شود که در آن فلش آبی رنگ اتصال واسطه به ترمینال باتری و فلش قرمز رنگ محل قرار گرفتن بست کابل باتری را نشان می‌دهد. بست کابل در روی پیچ واسطه قرار می‌گیرد و به وسیله‌ی مهره در محل خود ثابت نگهداشته می‌شود.

برای اتصال کابل مثبت باتری به ترمینال اتوماتیک استارتر و یا کابل منفی باتری به بدنه‌ی خودرو، از بسته‌های نشان داده شده در شکل ۲-۱۵ استفاده می‌شود. این بسته‌ها در اندازه‌های مختلفی از نظر ابعاد و سوراخ بست طراحی می‌کنند و می‌سازند و در کابل کشی خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از ابزارهای به کار رفته (برای وصل کردن کابل باتری به این نوع بسته‌ها) استفاده از انبر مخصوص پرچ کن دستی است، که پس از جدا کردن عایق، سرکابل آن را در داخل بدنه‌ی



شکل ۲-۱۶- انبر پرچ کن دستی

بست قرار می‌دهند و به وسیله‌ی انبر مخصوص محل قرار گرفتن کابل را پرچ می‌کنند. با این عمل، لهیدگی ایجاد شده در بدنه‌ی بست باعث درگیری کابل و بست می‌شود و از جدا شدن آن‌ها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. در شکل ۲-۱۶، انبر پرچ کن دستی و اثر عملکرد آن بر روی بست کابل دیده می‌شود.

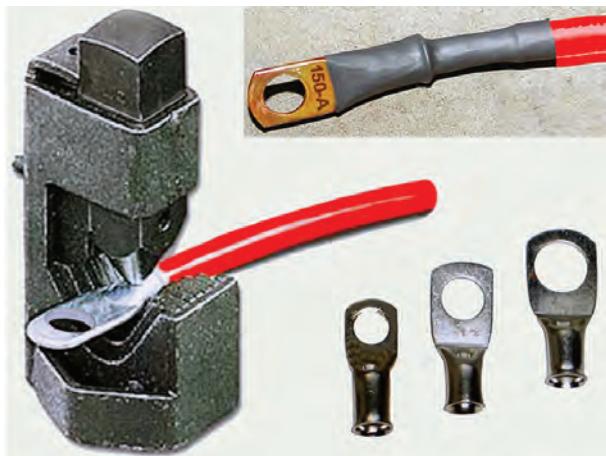

شکل ۲-۱۷- ابزار پرچکاری

نوع دیگری از وسایل پرچکاری دستی و نمونه‌هایی از بست کابل باتری در شکل ۲-۱۷ نشان داده شده است. عملکرد این دستگاه به روش «سنبه‌ی ماتریس» است و از آن می‌توان برای ثابت نمودن بست بر روی کابل استفاده نمود. برای جلوگیری اتصال کوتاه و رعایت ایمنی در کابل کشی لازم است پس از اجرای پرچکاری، محل اتصال را عایق‌بندی نمود. برای این منظور معمولاً از عایق‌های تیوبی استفاده می‌شود.




شکل ۲-۱۸- انواع بست کابل

همان‌گونه که ذکر شد، بست کابل‌های باتری در شکل و فرم‌های مختلفی بر مبنای طرح قطب‌ها یا ترمینال‌های باتری طراحی و تولید می‌شود. در شکل ۲-۱۸، تعدادی از انواع بست‌های مورد استفاده در کابل کشی خودروها نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۹- مورد استفاده تلق محافظت قطب‌های باتری

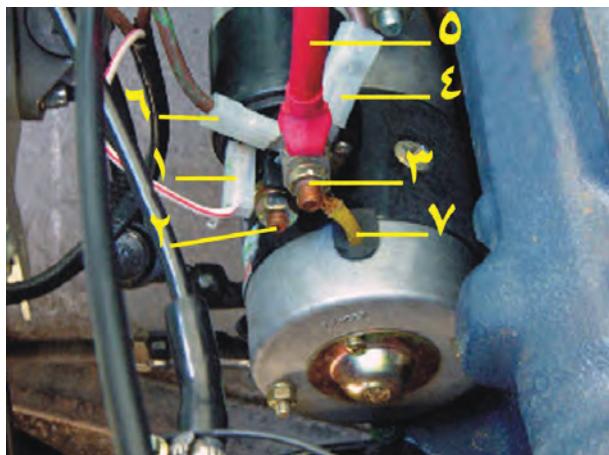

شکل ۲-۲۰- ترمینال‌های اتوماتیک استارتر

در خودروهای جدید برای حفاظت قطب‌های باتری و جلوگیری از اتصال کوتاه در آنها، از قاب یا پوشش‌های پلاستیکی استفاده می‌شود. این قاب‌ها به فرم بست کابل باتری طراحی می‌شوند و بست و ترمینال باتری را می‌پوشانند. در شکل ۲-۱۹، مورد استفاده یک نوع تلق محافظت ترمینال باتری دیده می‌شود.

۴-۲- آشنایی با ترمینال‌های اتوماتیک استارتر خودرو

در روی اتوماتیک استارتر خودرو تعداد سه عدد ترمینال پیش‌بینی شده است که عبارت‌اند از :


- ترمینال (S)
- ترمینال (B)
- ترمینال (M)

در شکل ۲-۲۰، استارتر خودرویی نشان داده شده که نحوه اتصال ترمینال‌های اتوماتیک آن به سیم‌کشی خودرو به ترتیب زیر است :

- ترمینال (S) اتوماتیک استارتر به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۱) به ترمینال (ST) سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) متصل شده است.


- ترمینال (B) اتوماتیک استارتر توسط کابل شماره‌ی (۵)، که همان کابل قطب مثبت باتری است، به ترمینال مثبت باتری خودرو وصل گردیده و جریان الکتریکی موردنیاز سیستم راه‌انداز موتور خودرو از این طریق تأمین می‌شود.

- ترمینال (M) اتوماتیک استارتر (شماره‌ی ۲) به موتور استارتر متصل است، که در حالت استارت توسط پلانجر داخل اتوماتیک به ترمینال (B) وصل می‌شود. در شکل ۲-۲۱، نمودار الکتریکی استارتر خودرو دیده می‌شود که در آن ترمینال‌های (B) و پلانجر اتوماتیک استارتر نشان داده شده است.

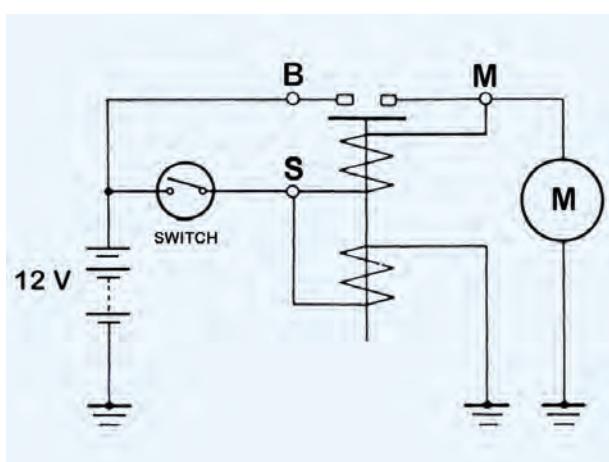

شکل ۲-۲۱- نمودار الکتریکی استارتر

– ترمینال (B) اتوماتیک استارتر به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۴) به آلترناتور وصل می‌شود و جریان الکتریکی ترمینال (B) اتوماتیک استارتر نیز توسط سیم شماره‌ی (۶) به سیم کشی خودرو متصل می‌گردد. کابل اتصال اتوماتیک استارتر به موتور استارتر با شماره‌ی (۷) در تصویر مشخص شده است.

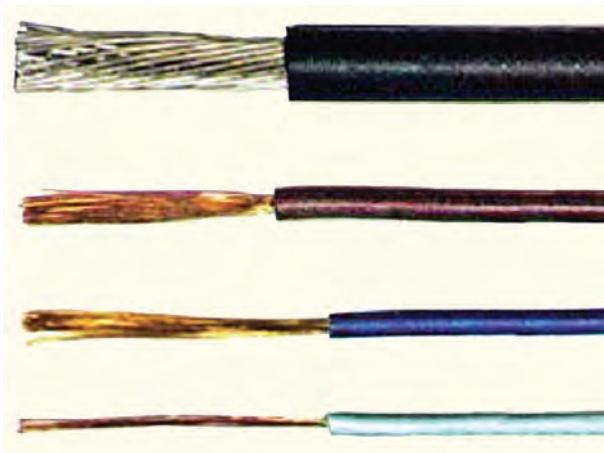

شكل ۲۲- انواع سیم

۵- محاسبه و انتخاب مقطع و طول مناسب سیم یا کابل

ارتباط کلیه‌ی دستگاه‌های الکتریکی خودروها به وسیله‌ی کابل و سیم‌های هادی جریان الکتریکی برقرار می‌گردد. سیم‌های استفاده شده در سیم کشی خودرو از نظر قطر سیم هادی با یکدیگر متفاوت است و براساس شدت جریان الکتریکی مدار (شدت جریان مصرفی) تعیین و انتخاب می‌شود. در شکل ۲-۲۲، چند نمونه از سیم‌های به کار رفته در سیم کشی خودروها دیده می‌شود. در مدار الکتریکی، شدت جریان بر حسب آمپر و با علامت (I)، توان الکتریکی بر حسب وات و با علامت (P)، ولتاژ مدار بر حسب ولت و با علامت (U) نشان داده می‌شود. با توجه به این که سیم کشی کلیه‌ی مدارهای الکتریکی در خودروها به روش موازی صورت می‌گیرد، ولتاژ همه‌ی اجزای مدار، ثابت و برابر ولتاژ باتری است.

ولتاژ و توان مصرف کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی خودرو در روی بدنه‌ی آن‌ها درج می‌شود. برای مثال در شکل تاز آن ۱۲ ولت و توان مصرفی لامپ ۶ وات است.

با توجه به مشخصات الکتریکی لامپ، می‌توان مقدار شدت جریان مصرفی لامپ را از رابطه $P = u \cdot I$ محاسبه نمود.

سطح مقطع سیم یا کابل با علامت (S) و بر حسب میلی‌متر مربع، طول سیم یا کابل با علامت (L) و بر حسب متر، مقاومت مخصوص جنس سیم یا کابل با علامت (ρ) و بر حسب اهم

میلی‌مترمربع بر متر $\frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$ و افت ولتاژ در مدار با علامت u_7 و بر حسب ولت نشان داده می‌شود (افت ولتاژ در سیم یا کابل u_7) را توسط ولت متر می‌توان اندازه‌گیری کرد.



شكل ۲۳- مشخصات الکتریکی روی لامپ

$$P = u \cdot I$$

$$6 = 12 \times I$$

$$I = 0.5$$

شدت جریان مصرفی لامپ بر حسب آمپر

شدت جریان طول سیم مقاومت مخصوص جنس سیم یا کابل

$$u_7 = \frac{..(\frac{\text{mm}^2}{\text{m}}) \cdot L(\text{m}) \cdot I(\text{A})}{S(\text{mm}^2)}$$

سطح مقطع سیم یا کابل افت ولتاژ در سیم یا کابل

سطح مقطع یک رشته از سیم $s = n$. سطح مقطع سیم یا کابل تعداد

رشته‌ها

$$u_v = \frac{I \cdot L \cdot I}{S}$$

$$u_v = \frac{\frac{1}{56} \times 3 \times 0.5}{5}$$

ولت $= 0.005$

- مقاومت مخصوص جنس سیم یا کابل (.) برای سیم

مسی برابر است با : $\frac{1}{56} \cdot \frac{\text{mm}^3}{\text{m}}$. (مقدار مقاومت یک متر

سیم با مقطع یک میلی متر مربع را مقاومت مخصوص می نامند.)

مثال: اگر طول سیم در مدار چراغ خطر ۳ متر و سطح

مقطع سیم ۵ میلی متر مربع و مقاومت مخصوص جنس سیم

$\frac{1}{56} \cdot \frac{\text{mm}^3}{\text{m}}$. و شدت جریان مصرفی لامپ $= 5/0$ آمپر

باشد افت ولتاژ در سیم $= 0.005$ ولت خواهد بود.

در جدول ۲-۱، افت ولتاژ و شدت جریان مجاز سیم و

اندازه‌ی تعدادی از سیم‌های مورد استفاده در خودرو نشان داده

شده است. به عنوان مثال سیم $3.0 \cdot 14/0$ سیم افشاری است که

از چهارده رشته تشکیل شده و سطح مقطع هر رشته برابر $0.3/0$ میلی متر مربع است. اگر شدت جریان $8/5$ آمپر از سیم عبور کند

افت ولتاژ در هر متر از سیم برابر $1884/0$ ولت خواهد بود.

جدول ۲-۱

اندازه	جریان مجاز بر حسب A	افت ولتاژ بر حسب V/m/A
16/0.20	4.25	0.0371
9/0.30	0.50	0.02935
14/0.25	6.00	0.02715
14/0.30	8.50	0.01884
21/0.30	12.75	0.01257
28/0.30	17.00	0.00942
35/0.30	21.00	0.00754
44/0.30	25.50	0.00600
65/0.30	31.00	0.00406
84/0.30	41.50	0.00374
97/0.30	48.00	0.00272
120/0.30	55.50	0.00220
80/0.40	70.00	0.00182

۶-۲- اتصال کابل منفی به بدن و اتصال خودرو

اتاق و شاسی خودرو در سیستم الکتریکی نقش حائز

اهمیتی را ایفا می کند. امکان نصب دستگاههای الکتریکی،

چراغهای سیستم روشنایی، باتری، کلاف سیم‌ها و ... از جمله

مواردی است که می توان به آن‌ها اشاره نمود. ولی مهم‌ترین

نقش و جایگاه شاسی و بدنی خودرو به عنوان اتصال زمین

(قطب منفی) مدارهای الکتریکی در خودرو قابل توجه بیشتری

است. در شکل ۲-۲۴، محل اتصال کابل منفی باتری به بدنی

یک نوع خودروی سواری با فلش زردنگ نشان داده شده

است.



شکل ۲-۲۴- اتصال کابل منفی باتری به بدن




شکل ۲-۲۵—اتصال بدنی باتری در داخل اتاق خودرو

بدنه‌ی باتری در قسمت‌های مختلف و مکرر به بدنی خودرو متصل می‌شود. دلیل برقراری اتصال بدنی در بخش‌های متفاوت شاسی و بدن کاهش مقاومت در مقابل عبور جریان الکتریکی است، زیرا مقاومت مخصوص جنس بدنی خودرو از مقاومت مخصوص سیم‌های استفاده شده در سیم‌کشی خودرو بیش‌تر است. بدنی باتری در صندوق عقب، در داخل اتاق خودرو، در بدنی موتور (بلوکه‌ی سیلندر) و نیز در روی بدنی محفظه‌ی موتور اتاق خودروها اتصال برقرار می‌کند. در شکل ۲-۲۵، محل اتصال بدنی باتری در داخل اتاق یک نوع خودرو با فلش نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۶—محل اتصال کابل منفی باتری به بدنی موتور


ترمینال منفی باتری از طریق کلاف سیم‌ها به داخل اتاق و صندوق عقب خودرو انتقال می‌یابد و در محل‌هایی که هنگام طراحی سیم‌کشی خودرو پیش‌بینی می‌شود از کلاف سیم خارج جدا می‌گردد و در روی بدن به وسیله‌ی سرسیم و پیچ و مهره بسته می‌شود. در روی بلوکه‌ی سیلندر موتور نیز از اتصال پیچ و مهره برای اتصال ترمینال منفی باتری استفاده می‌شود. در شکل ۲-۲۶، اتصال کابل منفی باتری به بدنی موتور نشان داده شده است.

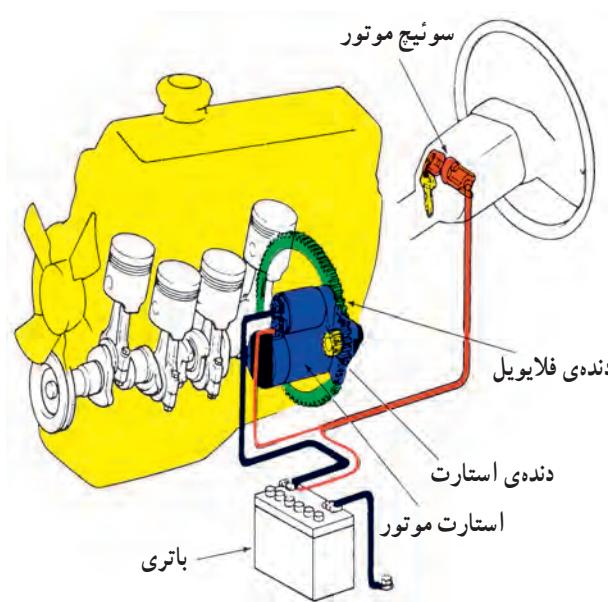

شکل ۲-۲۷—مدار راهانداز موتور

۷-۲—مدار راهانداز خودرو

مотор خودرو به وسیله‌ی موتور استارتر به گردش درمی‌آید و راهاندازی می‌شود. موتور استارتر، انرژی الکتریکی باتری را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند و به وسیله‌ی دندی استارتر به فلاپویل می‌دهد. گردش فلاپویل میل لنگ موتور را به چرخش درمی‌آورد و باعث سیلندرهای موتور می‌شود. بنابراین، باید به مدار الکتریکی باتری، سوئیچ جرقه استارتر (به عنوان مدار راهانداز موتور خودرو) بیش‌تر توجه کرد. در شکل ۲-۲۷، مدار راهانداز موتور خودرو به صورت شماتیک نشان داده شده است.

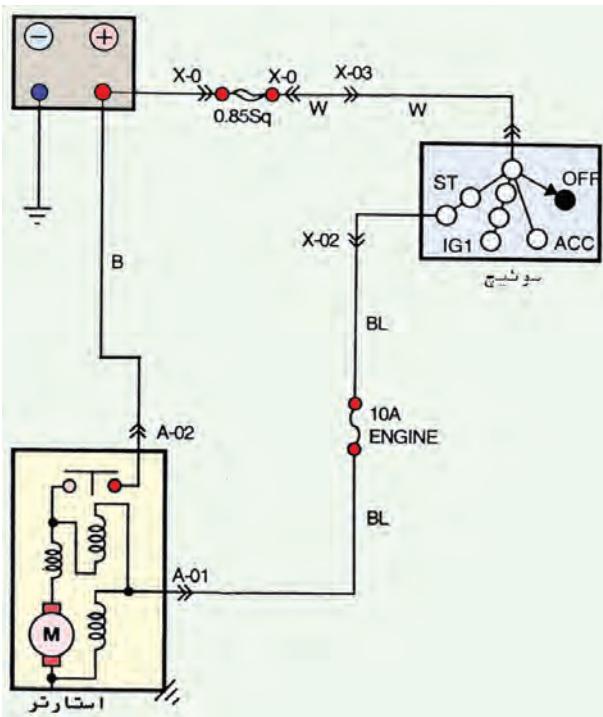

شكل ۲-۲۸- نمودار مدار الکتریکی سیستم استارت خودرو

مدار الکتریکی سیستم راهانداز موتور شامل اجزای زیر است :

- باتری

- سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه)

- استارترا (اتوماتیک استارترا، موتور استارترا)

شكل ۲-۲۸، نمودار مدار الکتریکی سیستم استارت خودروی را نشان می دهد. در این مدار، سیم اتصال فیوز اصلی به سوئیچ جرقه به رنگ سفید (.)، سیم اتصال ترمینال ST به سوئیچ جرقه به رنگ آبی رنگ و کابل اتصال ترمینال مثبت با تری به ترمینال (B) اتوماتیک استارترا با روکش عایق سیاه رنگ، گذبندی شده است. یک عدد فیوز ۱۰ آمپری مدار را حفاظت می کند. هنگام استارت موتور، سوئیچ جرقه در وضعیت (ST) قرار می گیرد و جریان الکتریکی سیم پیچ داخل اتوماتیک استارترا را از طریق ترمینال (S) اتوماتیک برقرار می کند. در این حالت با تحریک سولنوبید ارتباط ترمینال (B) اتوماتیک استارترا موتور استارترا برقرار می شود و شدت جریان موردنیاز موتور استارترا (راهانداز) مستقیماً از طریق باتری خودرو برقرار می گردد.

زمان : ۱۴ ساعت

۸-۲- دستور العمل کابل کشی و سیم کشی مدار راهانداز (استارت) خودرو

وسایل لازم:

- سوئیچ جرقه

- استارترا

- باتری

- جعبه فیوز

- کابل

- بست

- سیم

- سرسیم


- وسایل عایق کاری

- ابزار پرچکاری بست



شكل ۲-۲۹- تعدادی از وسایل موردنیاز در سیم کشی

در شکل ۲-۲۹، تعدادی از وسایل موردنیاز در سیم کشی

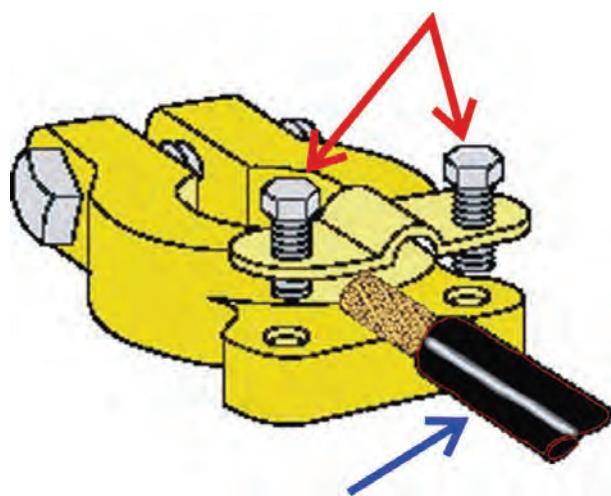

شکل ۲-۳۰—اتصال کابل به بست باتری



شکل ۲-۳۱—استفاده از گیره‌ی فلزکاری برای پرج بست در روی کابل



شکل ۲-۳۲—کابل اتصال مثبت باتری

مدار استارتر (راه انداز) خودرو نشان داده شده است. برای کابل و سیم کشی مدار استارتر در روی تابلوی آموزشی برق خودرو و یا میز کار برق خودرو، به ترتیب زیر، اقدام کنید :

- بستهای مناسب با قطب‌های باتری را انتخاب کنید.
- کابل اتصال بدنی باتری را در اندازه و طول موردنیاز برای کابل کشی مدار استارتر آماده کنید و روکش عایق دوسر کابل را جدا سازید.

— قسمت فلزی (مسی) کابل را در محل خود در روی بست قرار دهید و به وسیله‌ی پیچ‌های روی بست باتری آن را در محل خود ثابت کنید. در شکل شماتیک ۲-۳۰، کابل اتصال بدنی باتری با فلاش آبی رنگ و پیچ‌های اتصال بست با فلاش قرمز رنگ مشخص شده است.


— بست سر دیگر کابل را به وسیله‌ی انبر پرج کن به کابل متصل کنید. در صورتی که ابزار پرج کن در اختیار نداشته باشید می‌توانید با استفاده از گیره‌ی فلزکاری عمل پرچکاری را انجام دهید. در شکل ۲-۳۱، پرج بست به کابل اتصال بدنی باتری به وسیله‌ی گیره‌ی فلزکاری نشان داده شده است.

— کابل ترمینال مثبت باتری به ترمینال (B) اتوماتیک استارتر را انتخاب کنید و پس از جدا کردن عایق دو سر کابل، بستهای مناسب با ترمینال مثبت باتری و ترمینال (B) اتوماتیک را به کابل متصل نمایید.

— پس از اتصال و پرچکاری بست‌ها، محل اتصال را با استفاده از تیوب عایق‌کاری پوشانید. در شکل ۲-۳۲، کابل مثبت باتری دیده می‌شود. با رعایت کد رنگ سیم‌های مندرج در دفترچه‌ی راهنمای تعمیرات خودرو، سیم‌های موردنیاز را، در سیم کشی مدار الکتریکی سیستم استارت در طول های موردنیاز انتخاب کنید و سرسیم‌های مناسب را به قطعه سیم‌ها متصل نمایید.



شکل ۲-۳۳ - عایق‌بندی سرسیم‌ها

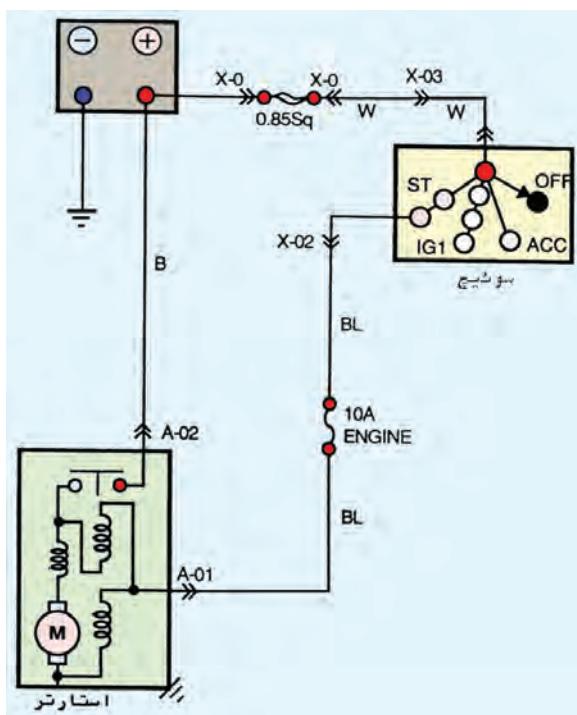

شکل ۲-۳۴ - مدار الکتریکی استارتر



شکل ۲-۳۵ - تمیز کردن سولفات‌های باتری با محلول جوش‌شیرین

پس از اتصال سرسیم‌ها محل اتصال را عایق کنید. شکل ۲-۳۳، عایق‌کاری محل اتصال سیم به سرسیم‌ها را نشان می‌دهد.


- با استفاده از مدار الکتریکی استارتر سیم‌کشی مدار را اجرا کنید (شکل ۲-۳۴).
- ترمینال (ST) سوئیچ را از طریق جعبه‌ی فیوز به ترمینال (S) استارتر متصل کنید.
- ترمینال (BAT) سوئیچ اصلی موتور را به ترمینال مثبت باتری متصل کنید.
- به وسیله‌ی کابل، ترمینال مثبت باتری را به ترمینال (B) اتوماتیک استارتر، متصل کنید.
- ترمینال منفی باتری را به بدنه اتصال دهید.
- سوئیچ جرقه را در وضعیت استارت قرار دهید و صحت سیم‌کشی را با بررسی عملکرد استارتر مشاهده کنید. برای عملکرد صحیح سیستم راه انداز خودرو لازم است به نکات زیر توجه نمود :

- تشکیل سولفات‌های سرب در محل اتصال کابل و بست و اطراف ترمینال‌های باتری ایجاد مقاومت می‌کند، موجب افت ولتاژ در مدار الکتریکی استارتر می‌شود و اتصال مطمئن را در قطب‌ها (ترمینال‌های باتری) از بین می‌برد. لذا، توصیه می‌شود که به صورت دوره‌ای اتصالات و بستهای باتری را کنترل کنید و در صورت ایجاد رسوب سرب، آن‌ها را تمیز نمایید. در شکل ۲-۳۵، تمیز کردن ترمینال‌های باتری با استفاده از محلول جوش‌شیرین دیده می‌شود.



شکل ۲-۳۶—معیوب بودن ترمینال باتری

— بست کابل ترمینال‌های باتری، قطب‌ها و محل اتصال بست به ترمینال‌های باتری را (از نظر خوردگی و لهیدگی ترمینال‌ها و نیز شُل بودن اتصال بست و ترمینال‌های باتری) باید بازرسی و کنترل کنید، زیرا هر کدام از معایب ذکر شده ممکن است اتصال مطمئن باتری را در مدار راه انداز خودرو از بین برد. در شکل ۲-۳۶، معیوب بودن ترمینال باتری با فلش نشان داده شده است.

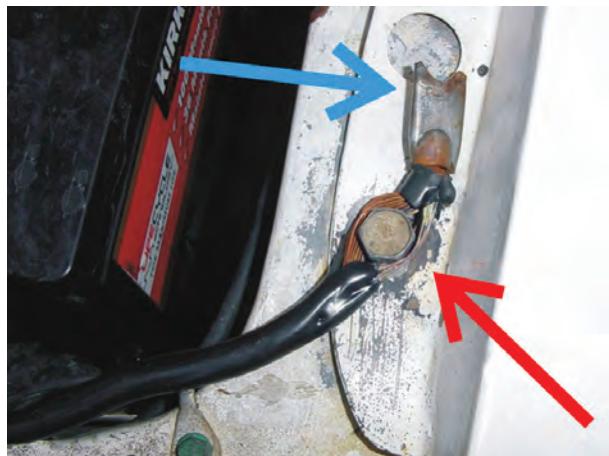

شکل ۲-۳۷—اتصال غلط کابل باتری به بدنه

— سرریز شدن الکتروولیت از خانه‌های باتری از عوامل ایجاد خوردگی در بست اتصال بدنه‌ی خودرو به شمار می‌رود. هنگام بروز عیب در بست کابل منفی باتری لازم است بست نو جای گزین بست معیوب شود. استفاده از بست اتصال معیوب شده و رعایت نکردن اصول کابل‌کشی باعث می‌شود اتصال باتری در مدار الکتریکی خودرو (اتصال زمین) نامطمئن گردد و راه اندازی موتور، مخصوصاً در هوای سرد، دچار مشکل شود. در شکل ۲-۳۷، خوردگی بست اتصال کابل باتری با فلش آبی رنگ و اتصال غلط کابل به بدنه‌ی خودرو با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.


آزمون پایانی (۲)



۱- نحوه اتصال باتری به مدار الکتریکی خودرو را توضیح دهید.



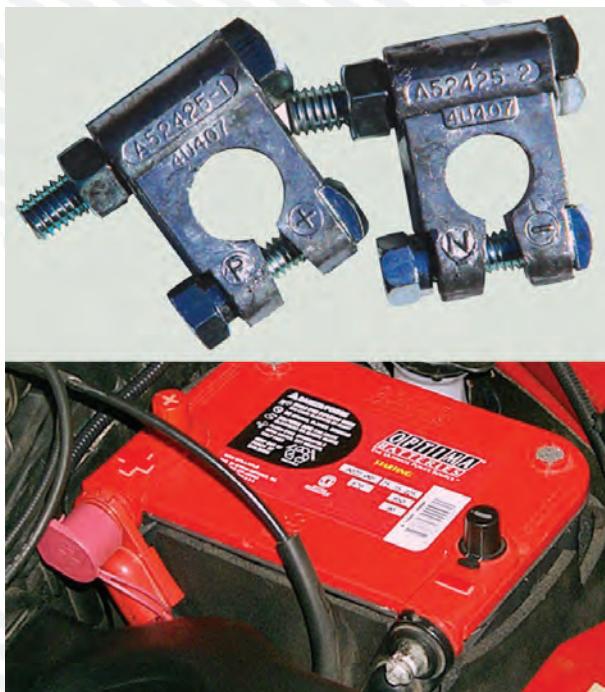
۲- علامت‌های شناسایی استفاده شده برای تشخیص قطب‌ها و بست‌های باتری را توضیح دهید.



۳- مراحل اتصال بست به کابل باتری را توضیح دهید.



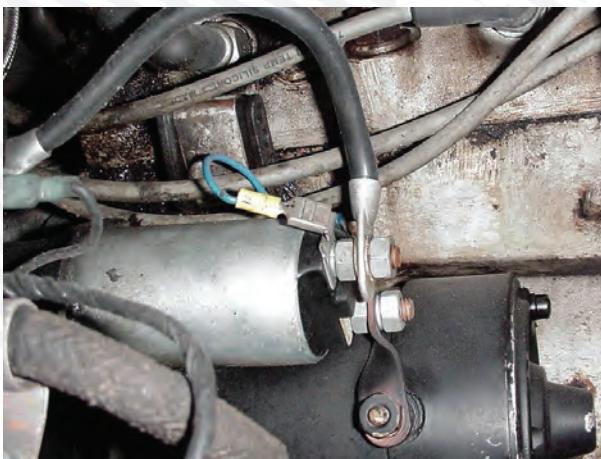۴- ترمینال‌های الکتریکی استارتر را نام ببرید و اتصال سیم‌کشی مدار راهانداز را توضیح دهید.



۵- اگر توان ورودی استارتر ۱۲ ولتی خودروی $\frac{2}{4}$ کیلووات باشد شدت جریان مصرفی استارتر چند آمپر است؟

۶- اتصال بدنی باتری (اتصال زمین)، معمولاً در چه قسمت‌هایی از خودرو صورت می‌گیرد؟

۷- اجزای مدار الکتریکی سیستم راهانداز موتور را نام ببرید.