

فصل هفتم

خازن در جریان مستقیم و متناوب

هدف کلی :

بررسی رفتار خازن در جریان‌های مستقیم و متناوب

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود که:




- ۱- ساختمان داخلی خازن را شرح دهد.
- ۲- ظرفیت خازن و عوامل مؤثر در آن را شرح دهد.
- ۳- شارژ و دشارژ خازن در جریان مستقیم را شرح دهد.
- ۴- رابطه‌ی بین بار الکتریکی ذخیره شده و ولتاژ دو سر خازن را شرح دهد.
- ۵- انرژی ذخیره شده در خازن را محاسبه کند.
- ۶- ثابت زمانی را در یک مدار RC شرح دهد.
- ۷- ثابت زمانی را در یک مدار RC اندازه بگیرد.
- ۸- روش آزمایش صحت کار خازن را شرح دهد.
- ۹- صحت کار یک خازن را به کمک اهمتر عقربهای آزمایش کند.
- ۱۰- ظرفیت یک خازن را به کمک دستگاه LCR متر توضیح دهد.
- ۱۱- انواع خازن ثابت را نام ببرد.
- ۱۲- فرق خازن ثابت و متغیر را بیان کند.
- ۱۳- خازن متغیر را شرح دهد.
- ۱۴- مقدار ظرفیت خازن را با استفاده از رمز عددی کند.
- ۱۵- مشخصات خازن را نام ببرد.
- ۱۶- مشخصات خازن را شرح دهد.
- ۱۷- اتصال سری و موازی خازن‌ها را توضیح دهد.
- ۱۸- آزمایش اتصال سری و موازی خازن‌ها را انجام دهد.
- ۱۹- ظرفیت معادل را در اتصالات سری و موازی خازن‌ها به دست آورد.
- ۲۰- رفتار خازن در جریان متناوب را شرح دهد.
- ۲۱- رآکتانس خازنی را محاسبه کند.
- ۲۲- رآکتانس خازنی را اندازه بگیرد.
- ۲۳- اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار خازنی را از آن را اندازه بگیرد.
- ۲۴- اختلاف فاز بین ولتاژ دو سر خازن و جریان عبوری از آن را اندازه بگیرد.
- ۲۵- مدار RC سری و موازی را توضیح دهد.
- ۲۶- روابط مربوط به مدار RC سری و موازی را محاسبه کند.
- ۲۷- امپدانس مدار RC سری و موازی را اندازه بگیرد.
- ۲۸- ساعت آموزش

ساعت آموزش			توانایی شماره
جمع	عملی	نظری	
۲۸	۱۶	۱۲	۷


پیش آزمون (۷)



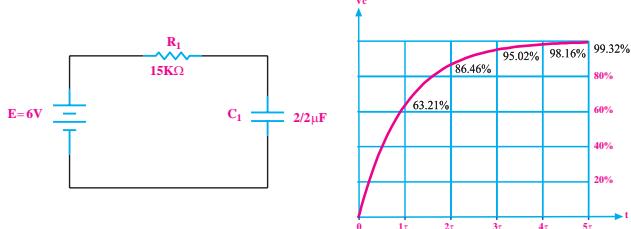- ۴- در شکل زیر با توجه به منحنی شارژ خازن بعد از ۳ ثابت زمانی ولتاژ دو سر خازن چند ولت می شود؟



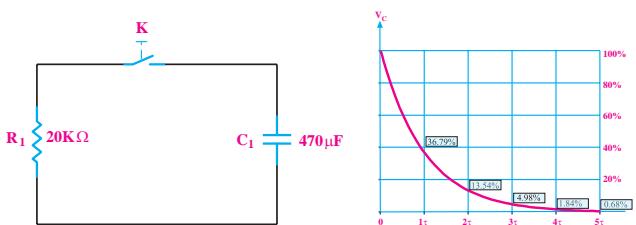- ۵- در شکل زیر در شرایطی که کلید K در حالت باز قرار دارد، ولتاژ دو سر خازن ۱۵ ولت است. اگر کلید را وصل کنیم، با توجه به منحنی دشارژ خازن پس از سه ثابت زمانی ولتاژ دو سر خازن چند ولت می شود؟



- ۶- کدام گزینه‌ی زیر صحیح است؟

$$\text{ب) } Q = \frac{V}{C} \quad \text{الف) } V = \frac{C}{Q}$$

$$\text{د) } Q = \frac{C}{V} \quad \text{ج) } V = \frac{Q}{C}$$

- ۷- خازن خازن متغیری است که مقدار ظرفیت آن را می‌توان با پیچ‌گوشی تغییر داد.

- ۸- ظرفیت خازن معادل در مدار سری از ظرفیت خازن‌های موجود در مدار است.

ب) بیشتر

الف) کمتر

- ۹- در شکل زیر اگر $\cos \varphi = 0.5$ باشد مقدار Z چند اهم است؟

الف) ۳۳۰۰۰ nF

ب) ۳۳۰۰۰ nF

د) ۳۳ Pf

الف) ۳۳۳ PF

ج) ۳۳ nF

- ۱- ظرفیت خازن با سطح صفحات خازن نسبت و با فاصله‌ی بین دو صفحه نسبت دارد.

الف) معکوس-مستقیم

ج) مستقیم-معکوس

- ۲- چرا در کنار پایه‌ی بعضی از خازن‌ها علامت مثبت و منفی می‌گذارند؟



الف) برای اتصال صحیح پایه‌های خازن به مدار

ب) برای مشخص کردن بار ذخیره شده در خازن

ج) به منظور تعیین میزان بارهای مثبت و منفی

د) برای اندازه‌گیری مقدار ولتاژ

- ۳- ظرفیت خازن مقابل چه مقدار است؟




۱۴- در شکل زیر امپدانس مدار تقریباً چند اهم است؟

ب) ۴۰

الف) ۱۴


د) بینهایت

ج) ۲۸

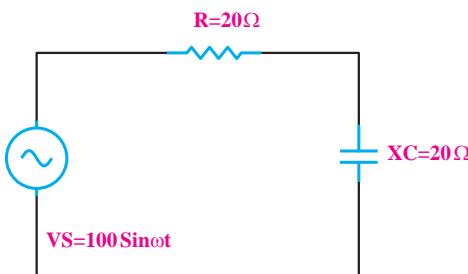

الف) ۱۰ ب) $\sqrt{10}$

ج) ۵ د) $\sqrt{5}$

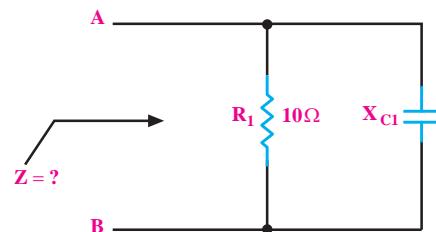

۱۰- به حداقل میزان تغییر ظرفیت خازن به ازای تغییر

یک درجه حرارت ترانس می‌گویند.

صحیح غلط

۱۱- مقدار ظرفیت خازن معادل n خازن مساوی که به

طور سری قرار گیرند از رابطه‌ی قابل محاسبه است.

$$\text{الف) } C_T = nc \quad \text{ب) } C_T = \frac{C}{n}$$

۱۲- در مدار RC موازی جریان موثر کل مدار از ولتاژ

کل مدار است.

جلوتر عقب تر

۱۳- پاسخ‌های صحیح ستون سمت چپ را به ستون سمت

راست اتصال دهید.

● عامل مشترک جریان RC سری

● عامل مشترک ولتاژ

$$\cos\phi = \frac{R}{Z} \quad \bullet$$

$$\cos\phi = \frac{Z}{R} \quad \bullet$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2} \quad \bullet$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_c^2} \quad \bullet$$

موازی RC

۱-۷ ساختمان داخلی خازن

با ذخیره شدن بارهای الکتریکی در خازن، اختلاف

پتانسیل به وجود می‌آید. نسبت بین بارهای الکتریکی ذخیره شده در خازن به اختلاف پتانسیل ایجاد شده در دو سر آن را

ظرفیت خازن می‌نامند و آن را با حرف C نشان می‌دهند.
واحد اندازه‌گیری ظرفیت **فاراد** است. رابطه‌ی ظرفیت خازن

با ولتاژ و مقدار بار به صورت زیر است.

$$C = \frac{Q}{V}$$

در این رابطه مقادیر C، Q و V به شرح زیر است:

C = ظرفیت خازن بر حسب فاراد

Q = بار الکتریکی ذخیره شده در خازن بر حسب
کولمب (کولن)

V = ولتاژ دو سر خازن بر حسب ولت

یک فاراد ظرفیت نسبتاً بزرگی است و در عمل معمولاً از واحدهای خیلی کوچک‌تر از فاراد مانند میکرو فاراد، نانوفاراد و پیکو فاراد استفاده می‌شود.


جدول ۱-۷ واحدهای کوچک‌تر خازن و ضرایب آن‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۷ واحدهای ظرفیت خازن

واحد	حروف اختصاری	ضریب	چگونگی تبدیل
فاراد	F	واحد اصلی	برای تبدیل واحد بیشتر به واحد کمتر، عدد در ۱۰۰۰ ضرب می‌شود.
میلی فاراد	mF	$10^{-3} F$	
میکرو فاراد	μF	$10^{-6} F$	
نانو فاراد	nF	$10^{-9} F$	
پیکوفاراد	pF	$10^{-12} F$	

ساختمان داخلی خازن از دو صفحه‌ی هادی که بین آن‌ها عایق قرار دارد تشکیل می‌شود.

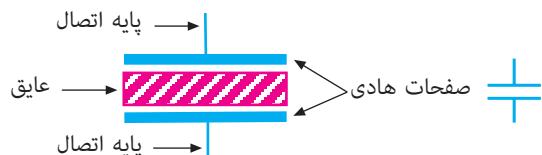به صفحات هادی، جوشن نیز گفته می‌شود. در شکل ۱-۷، علامت قرار دادی و ساختمان داخلی خازن در حالت کلی نشان داده شده است.



الف) علامت قراردادی خازن

ب) ساختمان داخلی خازن


شکل ۱-۷ ساختمان داخلی و علامت قرار دادی خازن همان‌طور که از شکل ۱-۷ مشاهده می‌شود خازن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

الف-صفحات هادی

ب-ماده‌ی عایق (دیالکتریک)


۲-۲ مفهوم ظرفیت

در صورتی که مانند شکل ۲-۲ صفحات یک خازن را به ولتاژ اتصال دهیم، در صفحات خازن بار الکتریکی ذخیره می‌شود. این شرایط تا زمانی که خازن خالی نشود باقی می‌ماند. بهمین دلیل در مدارهای الکتریکی از خازن به منظور ذخیره‌ی انرژی الکتریکی استفاده می‌شود.

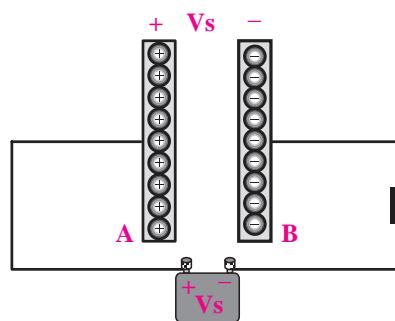


شکل ۲-۲ ذخیره‌ی بار الکتریکی خازن

بستگی به ظرفیت خازن و ولتاژ منبع دارد. همان‌طور که در شکل ۷-۳ ملاحظه می‌شود، زمانی که کلید بسته می‌شود، در اثر عبور جریان، ذخیره‌ی بارهای الکتریکی در صفحات خازن شروع می‌شود. با تداوم ذخیره‌ی بار الکتریکی در خازن ولتاژ بین صفحات خازن شروع به افزایش و جریان مدار شروع به کاهش می‌کند، این روند ادامه می‌یابد تا ولتاژ دو سر خازن برابر با ولتاژ منبع و جریان مدار صفر می‌شود. در این حالت می‌گویند خازن به طور کامل شارژ شده است.

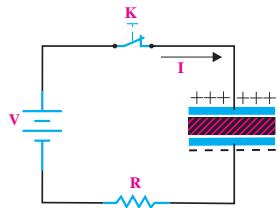

شکل ۷-۳ نحوه‌ی شارژ خازن

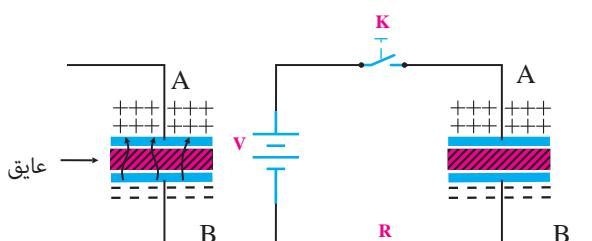همان‌طور که در شکل ۷-۴ می‌بینید اگر خازن از منع جدا شود تا مدتی در دو سر آن ولتاژ وجود دارد یعنی انرژی ذخیره شده را در خود نگه می‌دارد. از طرفی چون مقاومت عایق خازن بی‌نهایت نیست (عایق مطلق نیست)، به مرور زمان، الکترون‌ها از طریق عایق از صفحه‌ی B به طرف صفحه‌ی A حرکت می‌کنند و خازن را تخلیه می‌نمایند. بدیهی است اگر خاصیت عایقی خازن، مطلق باشد خازن برای همیشه انرژی ذخیره شده را در خود حفظ می‌کند.



ب) عایق غیر مطلق

شکل ۷-۴ شارژ کامل خازن

میزان توانایی یک خازن در ذخیره بار الکتریکی را «ظرفیت خازن» می‌گویند.

توجه

در صورتی که بخواهیم واحد کوچکتر را به واحد بزرگ‌تر تبدیل کنیم باید مقدار ظرفیت را بر ضرایب فوق تقسیم کنیم.



مثال ۱: ظرفیت خازنی 100 نانو فاراد است. مقدار ظرفیت را بر حسب فاراد به دست آورید.

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$C = 100 \div 10^9 = 10^{-7} \text{ F}$$

$$C = 10^{-7} \text{ F}$$

مثال ۲: در یک خازن 33 میکرو کولمب بار الکتریکی ذخیره شده است. اگر ولتاژ دو سر خازن 10 V باشد ظرفیت آن چند میکروفاراد است؟

حل :

$$Q = 33 \times 10^{-9} = 0.000033 \text{ میکرو کولمب}$$

$$Q = C \cdot V$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{0.000033}{10} = 0.000033 \text{ F}$$

$$C = 0.000033 \times 1000000 = 3 / 3 \mu\text{F}$$

$$C = 3 / 3 \mu\text{F}$$


۷-۳ شارژ و دشارژ خازن در جریان مستقیم

وقتی یک خازن را به ولتاژ DC وصل کنیم خازن شارژ می‌شود. در هنگام شارژ، انرژی الکتریکی از منبع به خازن انتقال می‌یابد و در آن ذخیره می‌شود. مقدار این انرژی


الف) شارژ کامل خازن

شکل ۷-۵ شارژ کامل خازن

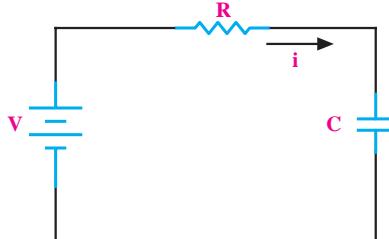طول می کشد تا خازن شارژ خود را از دست بدهد.
این زمان را اصطلاحاً ثابت زمانی مدار RC می نامند که
بستگی به مقادیر R و C دارد.



الف) مدار شارژ خازن

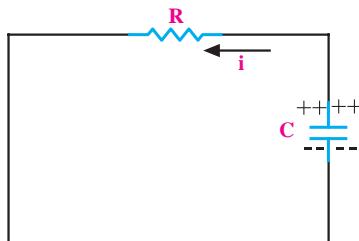

ب) مدار دشارژ خازن

شکل ۷-۶ مدار شارژ و دشارژ خازن

مقدار ثابت زمانی از حاصل ضرب R در C به دست

می آید و آن را با حرف τ (تاو) نشان می دهند یعنی

$$\tau = RC$$

τ = ثابت زمانی بر حسب ثانیه

$R =$ مقاومت اهمی سری شده با خازن

$C =$ ظرفیت خازن بر حسب فاراد

رابطه ای شارژ خازن در مدار شکل ۷-۶ الف، یک

رابطه ای خطی نیست، بلکه به صورت نمایی (جهشی) است.


خازن موجود در مدار شکل ۷-۶ الف تقریباً بعد از ۵ ثابت

زمانی به طور کامل شارژ می شود. (بیش از $99/3\%$) شکل

۷-۷ الف منحنی شارژ خازن را نشان می دهد. به ازای هر

ثابت زمانی، خازن به اندازه ای درصد معینی شارژ می شود که

برای تخلیه بار الکتریکی صفحات خازن ابتدا خازن را از منبع تغذیه جدا می کنیم، سپس دو صفحه A و B خازن را از طریق یک مقاومت به یکدیگر اتصال می دهیم.

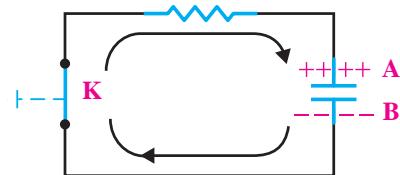

شکل ۷-۵ مسیر تخلیه بار الکتریکی (دشارژ) خازن

۷-۴ انرژی ذخیره شده در خازن

وقتی خازن را به طور مستقیم به یک منبع ولتاژ DC (مثلاً باتری) وصل کنیم بلا فاصله انرژی الکتریکی از منبع به خازن انتقال می یابد و در آن ذخیره می شود. مقدار این انرژی بستگی به ظرفیت خازن و ولتاژ منبع دارد.

اگر بار الکتریکی ذخیره شده بر روی صفحات خازن معادل Q و اختلاف پتانسیل بین دو صفحه V باشد انرژی

ذخیره شده در خازن از روابط زیر به دست می آید:

$$\begin{cases} W = \frac{1}{2} Q \cdot V \\ Q = CV \end{cases} \Rightarrow W = \frac{1}{2} CV^2$$

۷-۵ ثابت زمانی

اگر طبق شکل ۷-۶ مداری شامل یک مقاومت اهمی و یک خازن را که به صورت سری بسته شده اند به یک منبع ولتاژ DC وصل می کنیم، خازن فوراً شارژ (پُر) نمی شود بلکه مدتی طول می کشد تا به شارژ کامل برسد. زمان شارژ بستگی به مقادیر R و C دارد. همچنین اگر پایه های یک خازن شارژ شده را به وسیله ای یک مقاومت اهمی به یکدیگر اتصال دهیم خازن به یکباره دشارژ (حالی) نمی شود، بلکه مدت زمانی

۷-۶ آزمایش شماره‌ی (۱)

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۷-۶-۱ هدف آزمایش

اندازه‌گیری مقدار ثابت زمانی شارژ و دشارژ خازن در مدار RC سری

۷-۶-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:


ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	کرونومتر	یک دستگاه
۲	ولت متر DC	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه -15V	یک دستگاه
۴	مقاومت $1\text{M}\Omega$ و 10Ω	از هر کدام یک عدد
۵	خازن $10\mu\text{F}-25\text{V}$	یک عدد
۶	سیم دو سر گیره دار 40cm	چهار رشته
۷	سیم یک سر گیره دار 40cm	چهار رشته
۸	سیم بدون گیره (معمولی) 40cm	چهار رشته
۹	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

توجه
خازن مورد استفاده در این آزمایش از نوع الکترولیتی می‌باشد. هنگام کاربرد این خازن حتماً باید قطب مثبت منبع ولتاژ به قطب مثبت خازن و قطب منفی منبع ولتاژ به قطب منفی خازن وصل شود. در غیر این صورت خازن به سرعت آسیب می‌بیند.


فصل هفتم

مقدار آن روی منحنی مشخص شده است. شکل ۷-۷-ب منحنی دشارژ خازن را نشان می‌دهد. در ثابت زمانی اول، ولتاژ دوسر خازن $63/21\%$ کم می‌شود. کاهش ولتاژ در ثابت زمانی دوم به $86/46\%$ ، در ثابت زمانی سوم به $95/02\%$ و در ثابت زمانی چهارم به $98/16\%$ و بالاخره در ثابت زمانی پنجم به $99/32\%$ می‌رسد.

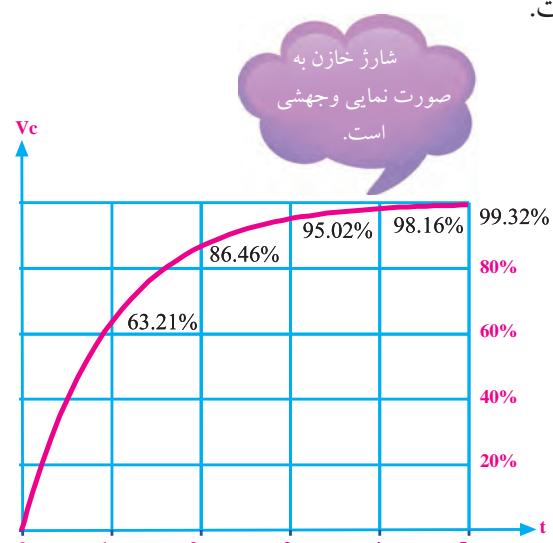در این حالت می‌گوییم خازن کاملاً تخلیه شده است. در صدھای مربوط به شارژ خازن نیز کاملاً مشابه دشارژ آن است.



الف- منحنی شارژ خازن

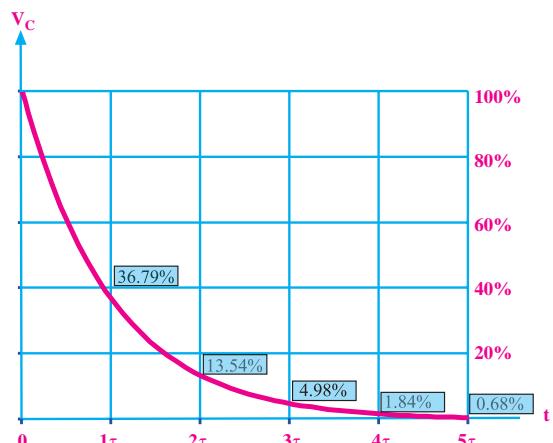

ب- منحنی دشارژ خازن

شکل ۷-۷-۷ منحنی‌های شارژ و دشارژ خازن

۷-۶-۳ مراحل اجرای آزمایش


در شکل ۷-۹ نقشه‌ی فنی مدار را ملاحظه می‌کنید. در این لحظه منبع تغذیه را به مدار متصل نکنید.




الف- اندازه‌گیری ثابت زمانی مدار RC سری (در حالت شارژ)

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

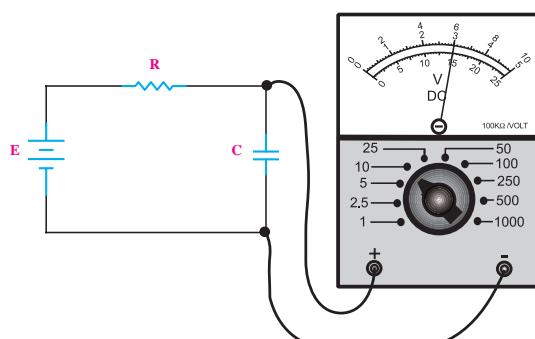
دو سر خازن را از طریق یک مقاومت کم اهم برای یک لحظه اتصال کوتاه کنید تا اگر قبل از آن ولتاژی وجود داشته باشد (شارژ شده باشد) کاملاً تخلیه شود، شکل ۷-۸.



الف- نقشه‌ی فنی مدار

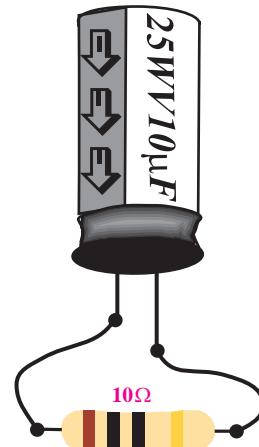

شکل ۷-۸ نحوه‌ی تخلیه‌ی خازن

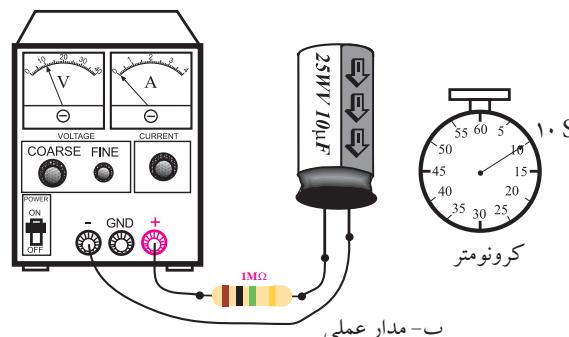

شکل ۷-۹

ثابت زمانی شارژ خازن را از رابطه‌ی زیر محاسبه و مقدار آن را یادداشت کنید.

$$\tau = RC = 1M\Omega \times 10\mu F = 10S$$

منع تغذیه را قبل از اتصال به مدار روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و رنج کلید ولت‌متر را نیز روی ۱۰ V قرار دهید. کرونومتر را آماده کنید.

منع تغذیه را در حالی که خاموش است به مدار وصل

توجه

قبل از استفاده از خازن جهت تخلیه‌ی آن، چند لحظه دوپایه‌ی آن را به کمک یک مقاومت 10Ω به هم اتصال کوتاه کنید.



علامت WV نشان‌دهنده‌ی ولتاژ کار خازن (Working Voltage) است.

مدار شکل ۷-۹ را بیندید.

■ منبع تغذیه را دقیقاً روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را کنید.

■ همزمان با روشن کردن منبع تغذیه، کرونومتر را فعال خاموش نمایید.

■ کرونومتر را صفر کنید. مدار را به منبع تغذیه وصل کنید. به طور همزمان منبع تغذیه و کرونومتر را فعال کنید.

■ بعد از ۲۰ ثانیه (دو ثابت زمانی) بلا فاصله منبع تغذیه را خاموش کنید.

■ خازن را از مدار جدا کنید و ولتاژ دو سر آن را با ولت‌متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T_1 = 20\text{ S} \quad V_c = \dots \text{V}$$

■ مرحله فوق را برای ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ثانیه تکرار کنید.
هر بار پس از اندازه گیری ولتاژ دو سر خازن، خازن را دشارژ کنید.

مقادیر اندازه گیری شده را یادداشت کنید.

$$T_2 = 30\text{ S} \quad V_c = \dots \text{V}$$

$$T_3 = 40\text{ S} \quad V_c = \dots \text{V}$$


$$T_4 = 50\text{ S} \quad V_c = \dots \text{V}$$

■ همزمان با روشن کردن منبع تغذیه، کرونومتر را فعال کنید تا زمان شارژ اندازه گیری شود.

■ به محض اینکه کرونومتر ۱۰ ثانیه (یک ثابت زمانی) را نشان داد، بلا فاصله منبع تغذیه را خاموش کنید و خازن را از مدار جدا نمایید.


■ مطابق شکل ۷-۱۰ ولتاژ دو سر خازن را با ولت‌متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T_1 = 10\text{ S} \quad V_c = \dots \text{V}$$

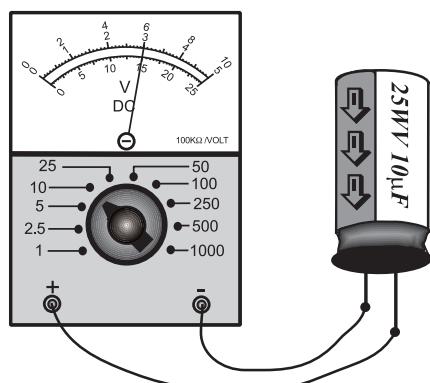


شکل ۷-۱۰ اندازه گیری ولتاژ خازن

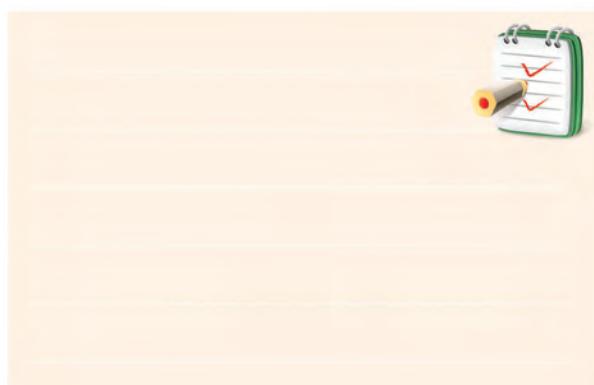سؤال ۱: آیا مقادیر اندازه گیری شده با مقادیری که قبل از صورت تئوری خوانده‌اید تطبیق دارد؟ توضیح دهید.




■ دوباره دو سر خازن را برای یک لحظه به کمک یک مقاومت ۱۰Ω اتصال کوتاه کنید تا کاملاً دشارژ شود.

■ مدار شکل ۷-۱۱ را دوباره با خازن کاملاً دشارژ شده ببندید.

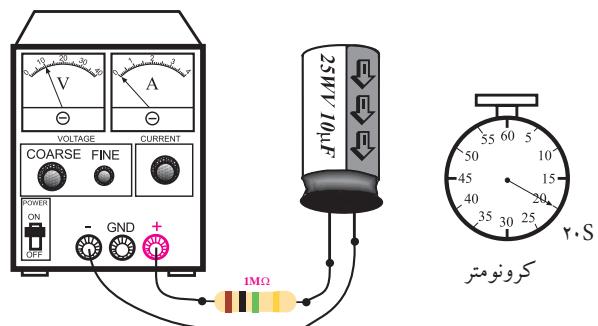

شکل ۷-۱۱ مدار آزمایش


- منبع تغذیه را روشن کنید. کمی صبر نماید سپس آن را خاموش کنید و خازن را از منبع تغذیه جدا کنید.
- کرونومتر را صفر کنید و آماده نگهدارید.
- با استفاده از خازن شارژ شده در مرحله‌ی قبل مدار شکل ۷-۱۳ را ببندید. به محض اتصال، کرونومتر را فعال کنید تا زمان را محاسبه کند.

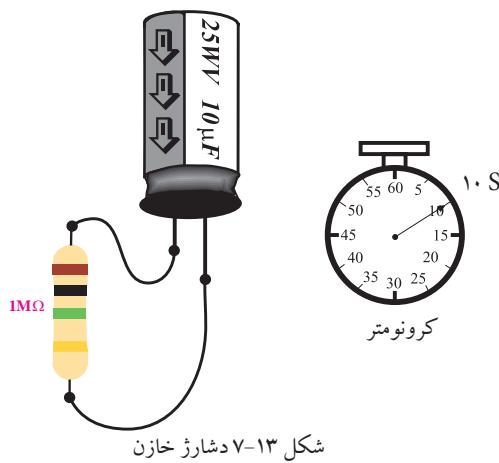

شکل ۷-۱۳ دشارژ خازن

- پس از ۱۰ ثانیه مقاومت را از خازن جدا کنید.
- ولتاژ دو سر خازن را مطابق شکل ۷-۱۴ با ولت متر اندازه بگیرید و پادداشت کنید.

$$V_C = \dots V$$

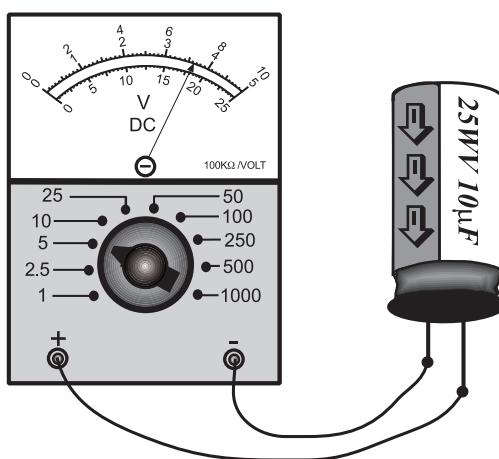

شکل ۱۴-۷ اندازه‌گیری ولتاژ خازن

نکته‌ی مهم: معمولاً مقدار اندازه گیری شده با مقدار محاسبه شده قدری تفاوت دارد که مربوط به خطاهای ناشی از اندازه گیری است. ولی در هر صورت باید نتایج تقریبی قابل قبولی به دست آید. در صورت نیاز آزمایش را تکرار کنید.


ب- اندازه‌گیری ثابت زمانی مدار RC سی دی در حالت دشوار

■ استاد و سالار مورد نیاز را آماده کنند.

■ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را خاموش نماید.

■ خازن را مطابق شکل ۱۲-۷ به منع تغذیه و صاف کنند.

در هنگام وصل خازن به منبع
تغذیه حتماً قطب مثبت خازن
را به قطب مثبت منبع تغذیه و
قطب منفی آن را به قطب منفی
منبع تغذیه وصل کنید

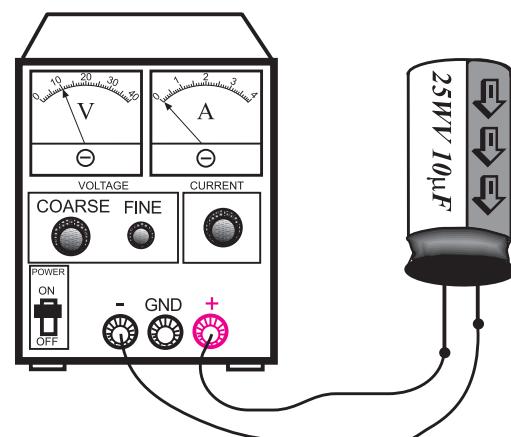

شکل ۱۲-۷ شارژ خازن

در صورتی که نتوانستید به پرسش فوق پاسخ دهید یا
نسبت به پاسخ خود تردید داشتید به قسمت های قبل مراجعه
کنید و مطالب را مجدداً مرور نمایید.

توجه

ممکن است مقادیر اندازه گیری
شده و مقادیر روی منحنی
کمی تفاوت داشته باشند. این
تفاوت به دلیل خطاهای ناشی
از اندازه گیری است. در هر
صورت باید نتایج تقریبی قابل
قبولی به دست آید.



۷-۶ نتایج آزمایش:

نتایج حاصل از آزمایش های الف و ب را در چند جمله
بیان کنید.

الف

ب

۷-۷ عوامل مؤثر در ظرفیت خازن

ظرفیت خازن به عوامل فیزیکی زیر بستگی دارد.

الف - سطح صفحات خازن (A)

ب - فاصله بین صفحات خازن (d)

ج - ماده عایق یا دی الکتریک (K)

ظرفیت خازن خاصیتی است که از مشخصات فیزیکی

منبع تغذیه را دوباره روی ۱۰ ولت تنظیم کنید.

■ خازن را با رعایت قطب مثبت و منفی مانند شکل

۷-۱۲ به منبع تغذیه وصل کنید و صبر کنید تا به طور کامل
(۱۰ V) شارژ (پر) شود.

■ خازن را از منبع تغذیه جدا کنید و کرونومتر را صفر

و آماده نمایید.

■ مقاومت $1M\Omega$ را با خازن مانند شکل ۷-۷ موازی

کنید و به طور همزمان کرونومتر را فعال کنید تا زمان را
محاسبه کند.

■ پس از ۲۰ ثانیه (دو ثابت زمانی) خازن را از مدار جدا

کنید و لتاژ دو سر آن را مانند شکل ۷-۱۴ اندازه بگیرید و
یادداشت کنید.

$$T_r = 20 \text{ S} \quad V_C = \dots \text{ V}$$

■ اندازه گیری های فوق را برای زمان های ۳۰، ۴۰ و ۵۰

ثانیه تکرار کنید و مقادیر را یادداشت نمایید.

$$T_r = 30 \text{ S} \quad V_C = \dots \text{ V}$$

$$T_r = 40 \text{ S} \quad V_C = \dots \text{ V}$$

$$T_r = 50 \text{ S} \quad V_C = \dots \text{ V}$$

سؤال ۲: آیا کاهش مقدار لتاژ دو سر خازن (دشارژ)

با مقادیر موجود در منحنی دشارژ که قبل از صورت ثوری
خوانده اید انطباق دارد؟ توضیح دهید.



نام‌گذاری می‌شوند.
از انواع خازن‌های ثابت می‌توان خازن‌های کاغذی، سرامیکی، میکا و الکترولیتی را نام برد.

در شکل ۷-۱۵ چند نمونه خازن ثابت را مشاهده




شکل ۷-۱۵ شکل ظاهری چند نمونه خازن

در ادامه به بررسی و تشریح چند نمونه خازن می‌پردازیم.

الف- خازن کاغذی

عایق این نوع خازن از کاغذ است. کاغذ به عنوان عایق بین دو هادی که معمولاً از جنس آلومینیوم است قرار می‌گیرد و مانند شکل ۷-۱۶-الف مجموعه را به صورت لوله می‌پیچند.

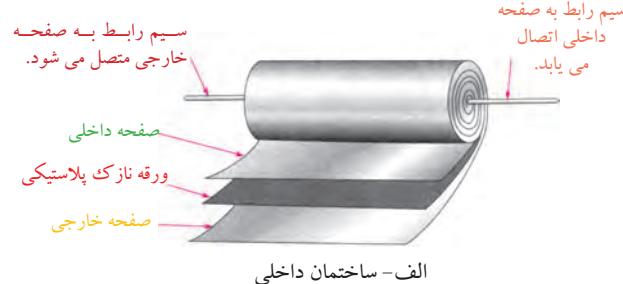در شکل ۷-۱۶-ب شکل ظاهری خازن کاغذی نشان داده شده است.



ب- شکل ظاهری

شکل ۷-۱۶ خازن کاغذی

خازن تبعیت می‌کند. بدین معنی که ظرفیت خازن با سطح صفحات خازن نسبت مستقیم و با فاصله بین دو صفحه نسبت عکس دارد. هم‌چنین جنس عایق بین صفحات خازن نیز در مقدار ظرفیت آن مؤثر است.

رابطه‌ی زیر اثر عوامل فیزیکی روی ظرفیت خازن را نشان می‌دهد.

$$C = K \frac{A}{d}$$

سطح صفحات
خازن
فاصله بین دو
صفحات
ضریب مرتبط
با جنس عایق بین
صفحات

با توجه به رابطه‌ی بالا، هر قدر سطح صفحات بزرگ‌تر و فاصله‌ی بین دو صفحه کم‌تر باشد، ظرفیت خازن بیشتر است و می‌تواند انرژی بیشتری را در خود ذخیره کند. هم‌چنین جنس عایق نیز در میزان شارژ خازن دخالت دارد.

۷-۸ انواع خازن‌ها

با توجه به موارد کاربرد، خازن‌ها را با شکل‌های فیزیکی متنوع، ظرفیت‌ها و مشخصات مختلف می‌سازند که در ادامه به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

به طور کلی خازن‌ها را به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنند.

- خازن‌های ثابت

- خازن‌های متغیر

۷-۸-۱ خازن‌های ثابت

ظرفیت این خازن‌ها ثابت است و نمی‌توان مقدار آن‌ها را تغییر داد. این نوع خازن‌ها بر اساس جنس ماده‌ی دی‌الکتریک




شکل ۷-۱۶ خازن کاغذی


۵- خازن‌های الکتروولیتی

خازن‌های الکتروولیتی به خاطر ساختمان مخصوصی که دارند، دارای ظرفیت زیادی هستند. یکی از جوشن‌های این خازن صفحه‌ی نازکی از آلومینیوم است که بر روی آن قشر بسیار نازکی از اکسید‌آلومینیوم قرار می‌گیرد.

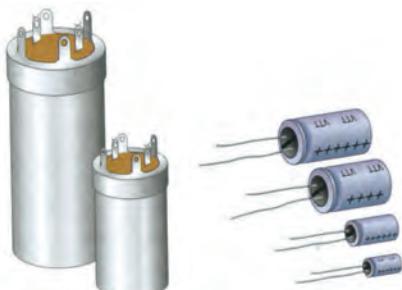جوشن دیگر این خازن یک صفحه‌ی آلومینیوم خالص است که همراه با مایع هادی اطراف دو جوشن، تشکیل جوشن دوم را می‌دهند. شکل ۷-۱۹ شکل ظاهری و ساختمان داخلی این خازن را نشان می‌دهد.



الف) شکل ظاهری خازن الکتروولیتی

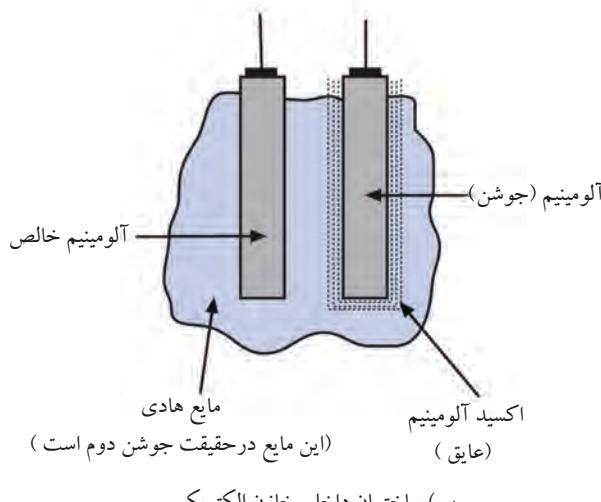

ب) ساختمان داخلی خازن الکتروولیتی


شکل ۷-۱۹ خازن الکتروولیتی

ظرفیت خازن الکتروولیتی شدیداً تابع حرارت است و عموماً با زیاد شدن درجه‌ی حرارت ظرفیت آن زیاد می‌شود.

عمر این خازن نسبتاً کوتاه است، زیرا پس از گذشت

ب- خازن میکا (Mica)

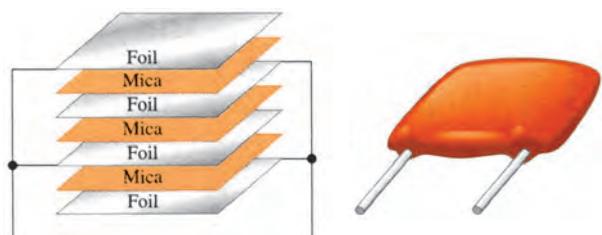میکا یک نوع ماده‌ی معدنی است که در زمین به مقدار زیاد یافت می‌شود. در خازن با عایق میکا، از ورقه‌های نازک "میکا" به عنوان عایق و از ورقه‌های نازک "روی" به عنوان جوشن استفاده می‌کنند. این خازن بسیار دقیق است و کمتر تحت تأثیر حرارت قرار می‌گیرد لذا از آن در ساختن مدارهای دقیق استفاده می‌کنند. شکل ۷-۱۷ ساختمان داخلی و شکل ظاهری خازن میکا را نشان می‌دهد.




الف) شکل ظاهری خازن میکا ب) ساختمان داخلی خازن میکا


شکل ۷-۱۷ خازن میکا

ج- خازن سرامیکی


در خازن سرامیکی مطابق شکل ۷-۱۸، از یک قرص سرامیک به عنوان ماده‌ی عایق استفاده شده است. شکل ظاهری این خازن‌ها گرد و کوچک است. به همین جهت به آن خازن عدسی نیز می‌گویند. ظرفیت این خازن‌ها بسیار کم و در حدود nF (نانو فاراد) است. شکل ۷-۱۸ شکل ظاهری و ساختمان داخلی ۲ نمونه خازن سرامیکی را نشان می‌دهد.

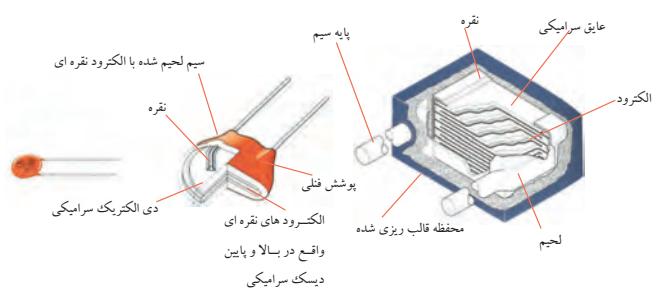

شکل ۷-۱۸ خازن سرامیکی

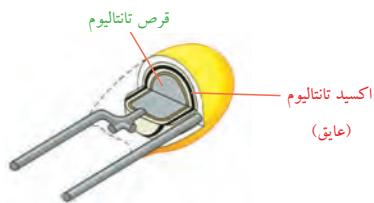


شکل ۷-۲۱ خازن تانتالیوم

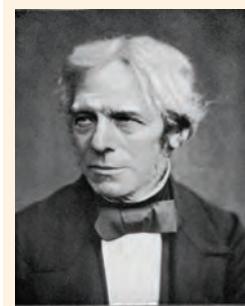

میشل فارادی (۱۷۹۱-۱۸۶۷)
شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی که
ظرفیت خازن بنام او ثبت شده
است.

۷-۸-۲ خازن‌های متغیر

خازن‌های متغیر به خازن‌هایی گفته می‌شود که دارای
ظرفیت ثابت نیستند. در این نوع خازن‌ها عایق بین دو هادی
هوا است. شکل ۷-۲۲ نمونه‌ای از خازن با عایق هوا را
نشان می‌دهد. این خازن از نوع ژرفیت متغیر است. ساختن
ژرفیت‌های خیلی بالا از این نوع خازن غیر ممکن است. از
این نوع خازن بیشتر به عنوان خازن متغیر در فرکانس‌های
بالا و در گیرندهای رادیویی استفاده می‌شود. در خازن‌های
متغیر با تغییر سطح موثر بین صفحات (A) می‌توان مقدار
ظرفیت خازن را تغییر داد.

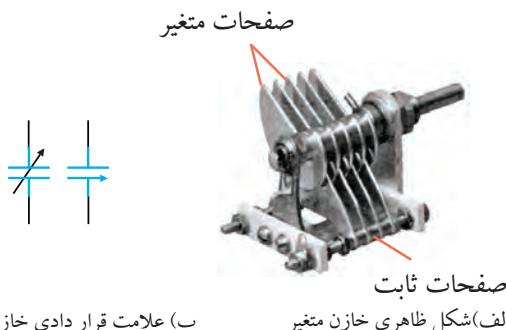


ب) علامت قرار دادی خازن متغیر

شکل ۷-۲۲ خازن متغیر

چندین سال، مایع الکتروولیت آن خشک شده و ظرفیت
آن کاهش می‌یابد. یکی از علل ایجاد عیب در دستگاه
الکترونیکی تغییر ظرفیت این خازن در طی زمان می‌باشد.

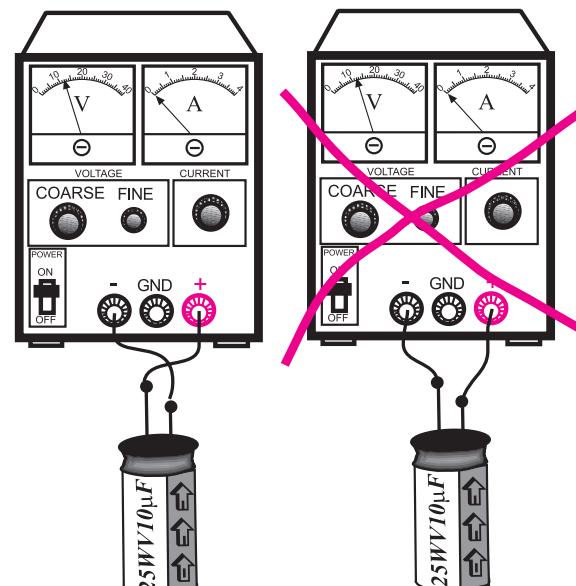کاربرد عمده‌ی این خازن در محلهایی است که ظرفیت
زیاد و حجم کم مطرح باشد. این خازن‌ها را «خازن‌های
قطب‌بندی» شده نیز می‌نامند. همانند شکل ۷-۲۰ هنگام
کاربرد این خازن حتماً باید قطب مثبت منبع ولتاژ به قطب
مثبت خازن و قطب منفی منبع ولتاژ به قطب منفی خازن وصل
شود در غیر این صورت خازن به سرعت معیوب می‌شود.



الف-اتصال غلط خازن
به منبع ولتاژ DC

شکل ۷-۲۰ اتصال خازن به منبع ولتاژ DC

در نوع دیگری از خازن الکتروولیتی به جای آلومینیوم از فلز
تانتالیوم استفاده می‌شود. زیاد بودن ثابت دیالکتریک اکسید
تانتالیوم نسبت به اکسیدآلومینیوم سبب می‌شود خازن‌های
تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی در حجم مساوی دارای
ظرفیت بیشتری باشند. شکل ۷-۲۱ ساختمان داخلی خازن

تانتالیوم را نشان می‌دهد.


شکل ۷-۲۵ خازن غیر قطبی و ظرفیت آن 0.1 میکروفاراد و ولتاژ کار آن 100 ولت است.



شکل ۷-۲۵ مشخصات روی خازن

۷-۹ تشخیص مقدار ظرفیت از روی رمز عددی

در بعضی موارد مقدار عدد مربوط به ظرفیت خازن واحد آن عیناً بر روی بدنهٔ خازن نوشته می‌شود. در این شرایط هیچ ابهامی برای خواندن مقدار ظرفیت وجود ندارد. در شکل ۷-۲۶ دو نمونهٔ خازن نشان داده شده است.

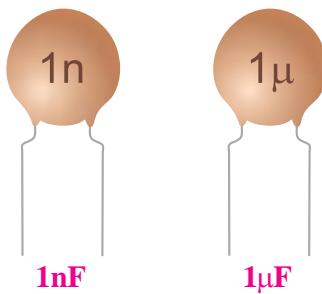

شکل ۷-۲۶ دو نمونهٔ خازن

در بسیاری از موارد، واحد ظرفیت بر روی بدنهٔ خازن نوشته نمی‌شود. در این صورت چنان‌چه عدد مزبور کوچک‌تر از یک باشد ظرفیت خازن بر حسب میکروفاراد و چنان‌چه عدد نوشته شده بر روی خازن بزرگ‌تر از یک باشد، ظرفیت بر حسب پیکو فاراد است.


در شکل ۷-۲۷ چند نمونهٔ خازن نشان داده شده است.

این خازن‌ها در دو شکل «خازن واریابل» یا «تریمر» مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکل ۷-۲۳ خازن‌های واریابل و تریمر را نشان می‌دهد. ظرفیت خازن واریابل با کمک دست یا با چرخاندن محور تغییر می‌کند، ولی ظرفیت خازن تریمر با چرخاندن پیچ آن به وسیلهٔ پیچ گوشی تغییر می‌کند.



الف - خازن واریابل
ب - خازن‌های تریمر

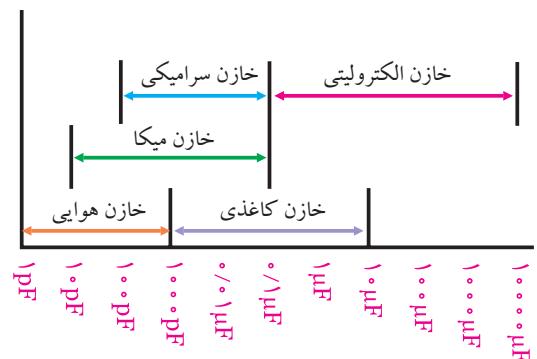شکل ۷-۲۴ ظرفیت خازن‌های مختلف را به طور نمودار شکل ۷-۲۴ نشان می‌دهد. برای مثال خازن‌های میکارا از ظرفیت تقریبی نشان می‌دهد. برای میکارا 10 PF الی 1 pF میکروفاراد می‌سازند و یا حداقل ظرفیت یک خازن الکتروولیتی 1 pF میکروفاراد است.




شکل ۷-۲۴ نمودار ظرفیت خازن‌های مختلف معمولاً ظرفیت هر خازن و همچنین حداکثر ولتاژ مجاز آن را بر روی بدنهٔ خازن می‌نویسند. اگر خازن قطبی باشد (مانند خازن‌های الکتروولیتی)، روی بدنهٔ منتهی به پایه‌های خازن، قطب‌های ولتاژ (+ یا -) را نیز مشخص می‌کنند. در

تمرین کلاسی ۱: ظرفیت خازن‌های شکل



۷-۲۹ را محاسبه کنید.

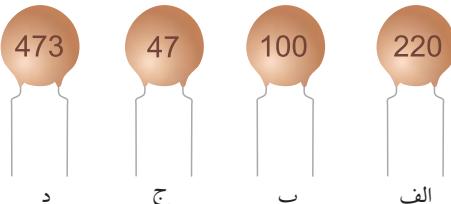

شکل ۷-۲۹



شکل ۷-۲۷ چند نمونه خازن

در حالتی که عدد ظرفیت بزرگتر از یک باشد، معمولاً عدد ظرفیت به صورت یک عدد سه رقمی مشخص می‌شود. این موضوع در مورد خازن‌های سرامیکی عدسی که دارای ظرفیت 100PF به بالا هستند صدق می‌کند.

در عدد سه رقمی نوشته شده معمولاً دو عدد اول، نشان‌دهنده‌ی "رقم اول" و "رقم دوم" است و عدد سوم (ضریب) یعنی تعداد صفر را مشخص می‌کند. عدد به دست آمده‌ی نهایی، مقدار ظرفیت را بر حسب پیکوفاراد تعیین می‌کند.

مثال ۳: ظرفیت خازن‌های شکل ۷-۲۸ را محاسبه نمایید.

۷-۱۰ مشخصات خازن

قبل از انتخاب یک خازن لازم است به مشخصه‌های مربوط به خازن توجه کنیم. پاره‌ای از مشخصه‌های خازن به


شرح زیر است:

۷-۱۰-۱ ظرفیت خازن

ظرفیت خازن مقدار گنجایش بار الکتریکی در خازن را نشان می‌دهد. که در مباحث قبلی به آن اشاره شده است.

۷-۱۰-۲ تولرانس یا درصد خطأ

مقدار واقعی ظرفیت یک خازن در عمل با مقداری که توسط کارخانه سازنده قید می‌شود اختلاف دارد. این اختلاف را تولرانس یا درصد خطأ می‌نامند و آن را بر حسب

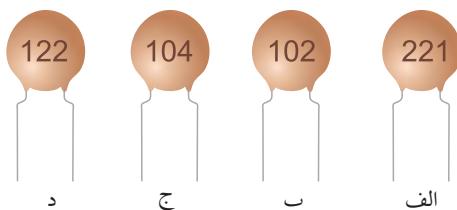


شکل ۷-۲۸

حل:

عدد سوم = تعداد صفرها نشان دهنده دو عدد اول
دو رقم اول

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\quad\quad\quad} \\ 221 \Rightarrow 22\text{PF} \\ \xrightarrow{\quad\quad\quad} \\ 102 \Rightarrow 100\text{PF} \\ \xrightarrow{\quad\quad\quad} \\ 104 \Rightarrow 1000\text{PF} \\ \xrightarrow{\quad\quad\quad} \\ 122 \Rightarrow 120\text{PF} \end{array}$$

نشتی در خازن می‌توان مانند شکل ۷-۳۱ مقاومتی را به نام مقاومت نشتی، به صورت موازی با خازن در نظر گرفت. در مورد خازن‌های کاغذی، میکا و سرامیک مقاومت نشتی خیلی زیاد بوده، در نتیجه جریان نشتی خیلی کم است.

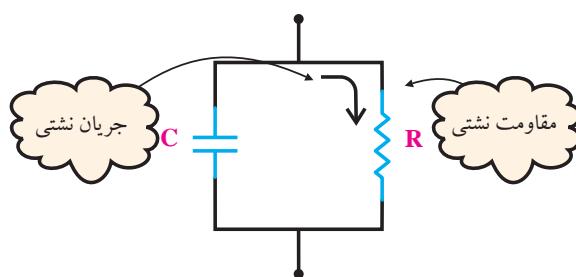

شکل ۷-۳۱ خازن و مقاومت نشتی آن



۷-۱۰-۶ تلفات در خازن


معمولایک خازن در زمان تخلیه، مقدار کل انرژی ذخیره شده در صفحات را پس نمی‌دهد. برای توجیه این پدیده، مقاومتی را به صورت سری با خازن در نظر می‌گیریم. در حقیقت این مقاومت مانند مصرف کننده‌ای عمل می‌کند که مقداری از انرژی ذخیره شده در خازن را مصرف می‌کند. در شکل ۷-۳۲ مقاومت نشتی و مقاومت مربوط به تلفات خازن نشان داده شده است.

در صد بیان می‌کنند.

۷-۱۰-۳ ولتاژ مجاز خازن

به حداکثر ولتاژی که می‌توان به یک خازن اعمال کرد به طوری که خازن بتواند آن ولتاژ را تحمل کند، ولتاژ مجاز خازن گفته می‌شود. ولتاژ مجاز خازن را ولتاژ کار نیز می‌نامند.

مثال ۴: در شکل ۷-۳۰ ولتاژ مجاز خازن چقدر است؟

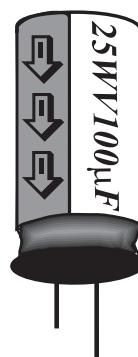

شکل ۷-۳۰ ولتاژ مجاز خازن

حل:

ولت ۲۵ = ولتاژ کار = ولتاژ مجاز

ولت ۲۵ = ولتاژ مجاز

۷-۱۰-۴ ضریب حرارتی خازن

به حداکثر میزان تغییر ظرفیت خازن به ازای تغییر یک درجه حرارت ضریب حرارتی می‌گویند.

۷-۱۰-۵ نشت خازن


همه‌ی خازن‌ها دارای مقداری نشتی هستند. اگر یک خازن ایده‌آل را شارژ کنیم و از مدار جدا کنیم باید ولتاژ دو سر خازن برای همیشه حفظ شود، ولی در عمل خازن پس از مدتی ولتاژ خود را از دست می‌دهد. علت این پدیده ایده‌آل بودن عایق بین صفحات خازن است. برای توجیه پدیده‌ی

۷-۱۱ به هم بستن خازن‌ها

اگر ظرفیت خازنی مورد نیاز باشد که ظرفیت آن در محدوده‌ی ظرفیت‌های استاندارد نباشد، می‌توان با متصل کردن چند خازن به صورت سری، موازی یا ترکیبی، خازن مورد نظر را به دست آورد.


۷-۱۱-۱ اتصال سری خازن‌ها

هر گاه دو یا چند خازن به صورت متوالی اتصال یابند، یعنی انتهای اولی به ابتدای دومی و انتهای دومی به ابتدای سومی و این کار تا آخرین خازن ادامه یابد، این نوع اتصال را «سری» می‌گویند در شکل ۷-۳۴ اتصال سری n خازن به یک دیگر نشان داده است.

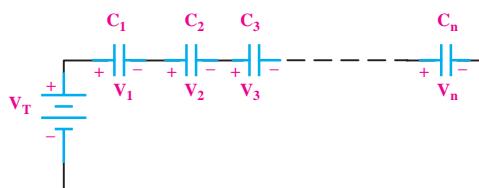


شکل ۷-۳۴ اتصال سری خازن‌ها

با توجه به اینکه مسیر عبور جریان در مدار سری یکسان است. لذا جریان عبوری یا به عبارت دیگر بار الکتریکی ذخیره شده (Q) در همه‌ی خازن‌ها یکسان است. در شکل ۷-۳۵ مسیر عبور جریان در مدار سری خازن‌ها نشان داده شده است.

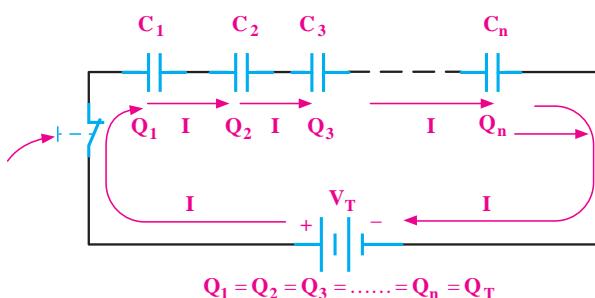

شکل ۷-۳۵ بار الکتریکی یکسان بر روی خازن‌ها در مدار سری

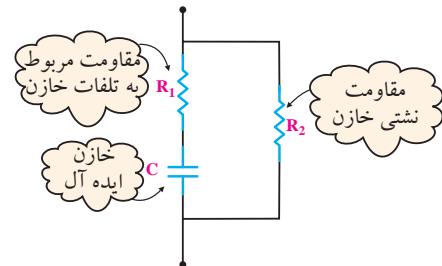


شکل ۷-۳۲ مقاومت‌های نشتی و تلفات خازن

۷-۱۰-۷ ضریب خود القایی خازن

خازن‌های ورقه‌ای دارای مقداری خاصیت خود القایی هستند که در فرکانس‌های بالا می‌تواند مشکل آفرین باشد. برای توجیه این پدیده سیم پیچی با خازن سری می‌کنند، شکل ۷-۳۳.

لازم به توضیح است که سیم پیچ مورد نظر به طور مستقل در خازن وجود ندارد و فقط برای توجیه خاصیت خود القایی در مدار قرار داده شده است.

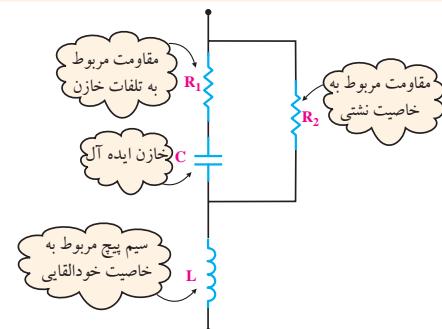

شکل ۷-۳۳ خاصیت خود القایی در خازن

توجه

مقاومت نشتی، مقاومت مربوط به تلفات خازن و سیم پیچ مربوط به خاصیت خود القایی عملاً به طور مستقل در خازن وجود ندارند و فقط برای توجیه مشخصات ذکر شده در مدار قرار داده شده است.




همان‌طور که از رابطه‌ی نهایی مشخص است، محاسبه ظرفیت خازن معادل در مدارهای سری مانند محاسبه رابطه‌ی مربوط به مقاومت‌های موازی است.

تذکر مهم:

مقدار ظرفیت خازن معادل در اتصال سری، از کوچکترین ظرفیت خازن در مدار کوچکتر است.

مثال ۵: در شکل ۷-۳۷ ظرفیت خازن معادل از دو نقطه‌ی A و B چند میکرو فاراد است؟

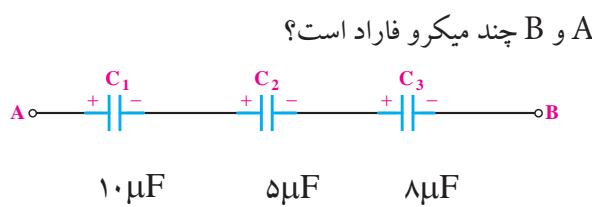

شکل ۷-۳۷ محاسبه‌ی ظرفیت معادل

حل:

برای محاسبه‌ی ظرفیت خازن معادل به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{1}{C_T} = \frac{4+8+5}{40}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{17}{40} \Rightarrow C_T = \frac{40}{17} = 2.35 \mu F$$

$$C_T = 2.35 \mu F$$

۷-۱۱-۲ برسی حالت‌های خاص در مدارهای سری خازنی
اگر n خازن مساوی به طور سری قرار گیرند ظرفیت خازن معادل از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

$$C_T = \frac{C}{n}$$


ظرفیت یک خازن
تعداد خازن‌ها

در مدار سری خازنی نیز مانند سری مقاومتی، ولتاژ منبع بین اجزای مدار تقسیم می‌شود. مقدار ولتاژ در دو سر هر خازن در مدار سری نسبت معکوس با مقدار ظرفیت خازن

دارد، ($V = \frac{Q}{C}$). به عبارت دیگر، ولتاژ به نسبت عکس

مقدار ظرفیت هر خازن بین خازن‌ها تقسیم می‌شود.

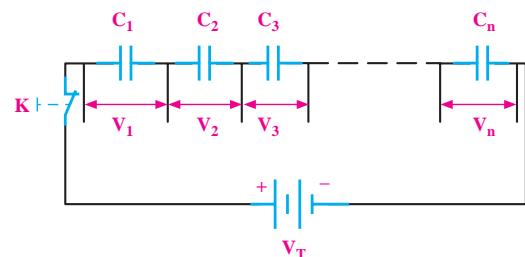یعنی هر قدر ظرفیت خازنی بیشتر باشد ولتاژ کمتری در دو سر آن افت خواهد کرد. در شکل ۷-۳۶ افت ولتاژ دو سر هر یک از خازن‌ها نشان داده شده است.



$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

شکل ۷-۳۶ افت ولتاژ دو سر هر یک از خازن‌ها در مدار سری

با استفاده از رابطه‌ی $V = \frac{Q}{C}$ و در نظر گرفتن رابطه‌ی

تقسیم ولتاژ بین خازن‌های سری می‌توانیم بنویسیم:

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$


$$\frac{Q_T}{C_T} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_3}{C_3} + \dots + \frac{Q_n}{C_n}$$

چون در مدار سری $Q_T = Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_n$ است

می‌توان از Q فاکتور گرفت و آن را از طرفین تساوی حذف کرد. بنابراین در مدار سری ظرفیت خازن معادل بر اساس رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$


مثال ۷: ظرفیت خازن معادل شکل ۷-۴۰ چند پیکو فاراد است؟

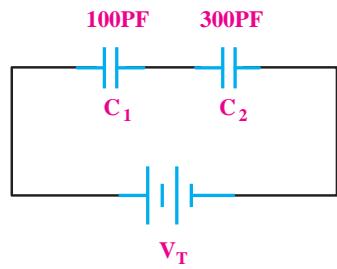

شکل ۷-۴۰ ظرفیت خازن معادل

است؟

مثال ۶: ظرفیت خازن معادل در شکل ۷-۳۸ چند میکروفاراد است؟

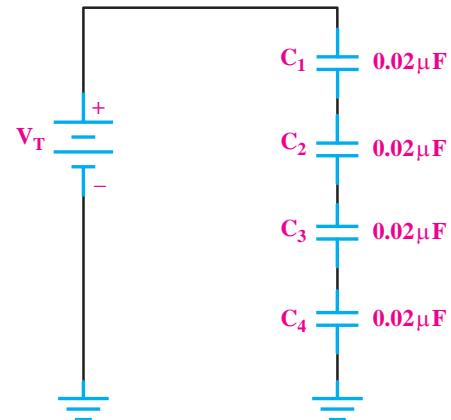

شکل ۷-۳۸ مثال

حل:

راه حل دوم:

چون ظرفیت خازن‌ها مساوی است، می‌توانیم بنویسیم:

$$C_T = \frac{C}{n} = \frac{0.02\mu F}{4} = 0.005\mu F = 5 nF$$

$$C_T = 5 nF$$

با استفاده از رابطه‌ی ساده‌ی زیر می‌توانیم ظرفیت معادل را محاسبه کنیم:

$$C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} = \frac{100 \times 300}{100 + 300}$$

$$C_T = 75 PF$$

۷-۱۱-۳ تقسیم ولتاژ خازنی

هر گاه دو خازن مانند شکل ۷-۴۱ به صورت سری قرار گیرد مقدار ولتاژ دو سر هر یک از خازن‌ها را می‌توانیم از روابط زیر محاسبه کنیم.

اگر دو خازن مطابق شکل ۷-۳۹ به طور سری بسته شوند

می‌توانیم از رابطه‌ی ساده شده زیر استفاده کنیم.




شکل ۷-۳۹ دو خازن سری

$$C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$


$$V_{C1} = V \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$V_{C2} = V \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n$$

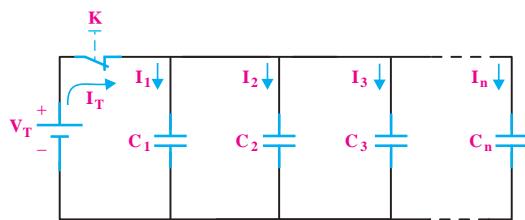


شکل ۷-۴۴ جریان در مدار موازی

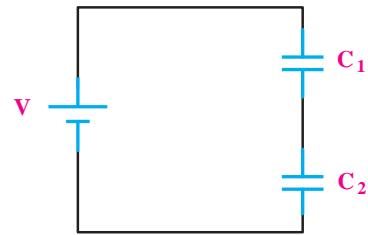

شکل ۷-۴۱ خازن‌های سری

۷-۱۱-۵ ظرفیت خازن معادل مدار

خازنی را که می‌تواند جایگزین تمام خازن‌های موجود در مدار باشد، خازن معادل می‌گویند. در شکل ۷-۴۵ خازن معادل نشان داده شده است.

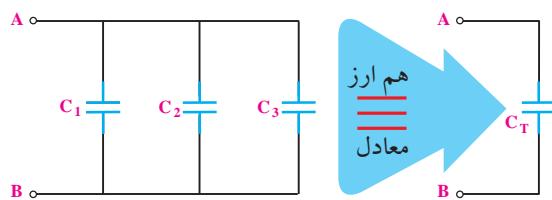

شکل ۷-۴۵ خازن معادل

مقدار ظرفیت خازن معادل از رابطه‌ی زیر قابل محاسبه است:

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$


تحقیق کنید:

با توجه به روابط مربوط به خازن‌های موازی درستی رابطه‌ی $C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$ را تحقیق کنید.

تذکر مهم: مقدار ظرفیت خازن معادل در مدار موازی از ظرفیت هر یک از خازن‌های موجود در مدار بیشتر است.


مثال ۸: ظرفیت خازن معادل مدار شکل ۷-۴۶ چند پیکوفاراد است؟

هرگاه دو یا n خازن به صورت شکل ۷-۴۲ به یکدیگر وصل شوند، این اتصال را «موازی» می‌گویند. اتصال موازی خازن‌ها نیز مشابه اتصال مقاومت‌ها است.

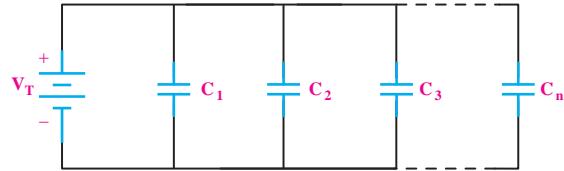

شکل ۷-۴۲ اتصال موازی خازن‌ها

همان‌گونه که در مدارهای مقاومتی موازی بیان شد و در شکل ۷-۴۳ نیز مشاهده می‌شود در مدارهای موازی ولتاژ در دو سر تمام عناصر مساوی است. بنابراین برای مدارهای خازنی موازی نیز می‌توانیم بنویسیم:

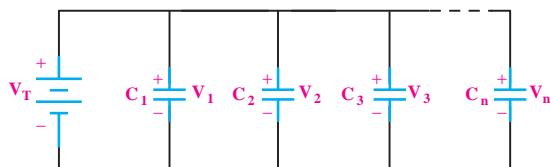

شکل ۷-۴۳ یکسان بودن ولتاژ در مدارهای موازی


در مدار موازی شکل ۷-۴۴ جریان یا به عبارت دیگر بار الکتریکی Q به نسبت ظرفیت خازن‌ها در بین شاخه‌ها تقسیم می‌شود بنابراین رابطه‌ی زیر در مدار موازی خازن‌ها صدق خواهد کرد.

حل:

چون خازن‌ها موازی شده مساوی هستند از رابطه‌ی استفاده می‌کنیم:

$$C_T = nC = (6)(0.01 \mu F) = 0.06 \mu F$$

$$C_T = 0.06 \mu F$$

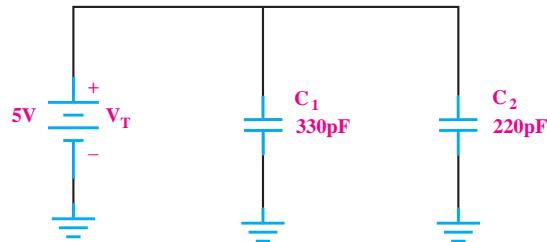

شکل ۷-۴۶ به دست آوردن ظرفیت معادل در مدار موازی

حل:

$$C_T = C_1 + C_2 = 330 \text{ pF} + 220 \text{ pF} = 550 \text{ pF}$$

$$C_T = 550 \text{ pF}$$

۷-۱۱-۶ بورسی حالت خاص در مدارهای موازی

هر گاه n خازن مساوی به صورت موازی اتصال یابند، مطابق شکل ۷-۴۷ ظرفیت خازن معادل از رابطه‌ی زیر به دست آورید.

۷-۱۲ روش آزمایش سلامت خازن با اهمتر


عقربه‌ای

با استفاده از اهمتر عقربه‌ای تا حدودی می‌توان به سالم یا معیوب بودن خازن پی برد. برای این کار مطابق شکل ۷-۴۹ ابتدا پایه‌های خازن را توسط مقاومت 10Ω اهمی به هم اتصال کوتاه کنید تا خازن در صورت شارژ احتمالی کاملاً دشارژ شود.



شکل ۷-۴۹ نحوه‌ی تخلیه‌ی خازن

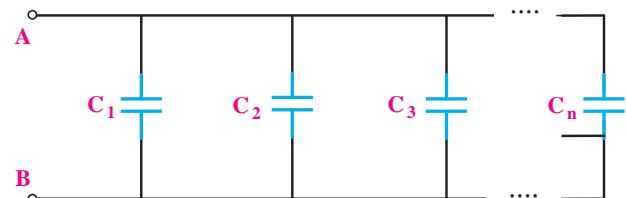
مطابق شکل ۷-۵۰ رنج کلید سلکتور اهمتر را در حالت $1\times$ قرار دهید و خازن را به آن وصل کنید. اگر خازن سالم باشد عقربه‌ی اهمتر ابتدا مقداری منحرف می‌شود و سپس برمی‌گردد و در مکان اولیه‌ی خود قرار می‌گیرد.




$$C_1 = C_2 = C_3 = \dots = C_n$$

شکل ۷-۴۷


مثال ۹: ظرفیت خازن معادل در شکل ۷-۴۸ چند میکروفاراد است؟

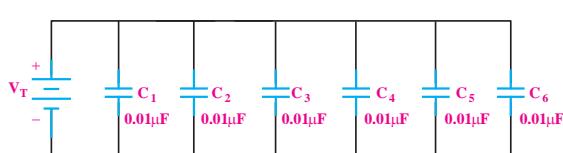

شکل ۷-۴۸ محاسبه‌ی ظرفیت معادل

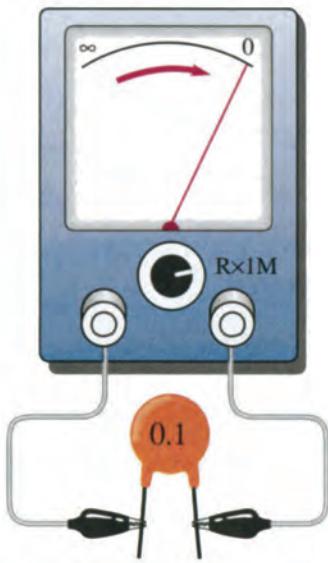

شکل ۷-۵۲ خازن اتصال کوتاه

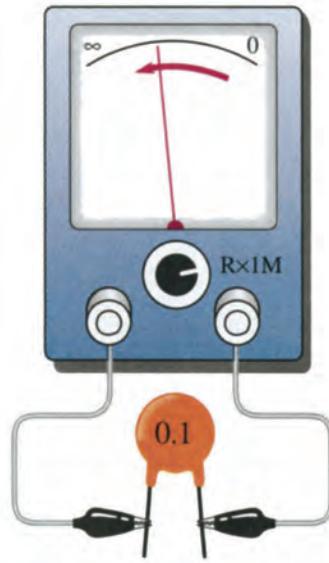


شکل ۷-۵۰ خازن سالم

مطابق شکل ۷-۵۱ اگر عقربه کوچکترین انحرافی نداشت به احتمال زیاد خازن قطع شده و معیوب است.

نکته‌ی مهم:
گاهی ممکن است خازن در تست اهمی سالم نشان دهد. (عقربه‌ی اهمت حرکت کند و باز گردد) ولی عملاً نشی داشته باشد و هنگام کار درست جواب ندهد. در این حالت برای اطمینان از سلامت خازن از روش جایگزینی استفاده کنید.

۷-۱۳ نحوه اندازه‌گیری ظرفیت خازن با دستگاه اندازه‌گیری LCR متر

به طور کلی هنگامی که خازنی ساخته می‌شود بر روی بدنی خازن، ظرفیت و ولتاژ مجاز آن را می‌نویسند. همچنین ظرفیت خازن را با کدهای رنگی مشخص می‌کنند. ولتاژ کار مجاز خازن‌ها (Working Voltage) معمولاً ۱۰، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۶۳ و ۱۰۰ ولت است. حال اگر ظرفیت خازن به هر دلیلی معلوم نباشد یا روی بدنی آن پاک شده باشد می‌توان با استفاده از یک دستگاه LCR متر یا دستگاه اندازه‌گیر ظرفیت خازن (به آن فارادمتر نیز گفته می‌شود) ظرفیت خازن مجھول

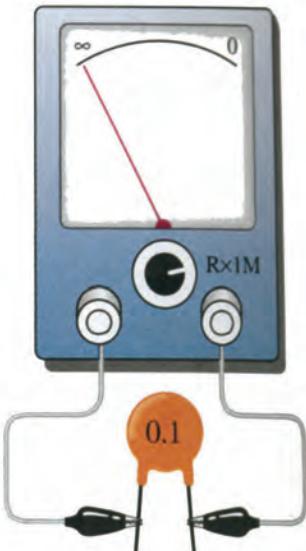

شکل ۷-۵۱ خازن قطع است

در صورتی که مانند شکل ۷-۵۲ عقربه حرکت کرد و روی عدد صفر یا یک عدد ثابتی ایستاد در این حالت حتماً خازن اتصال کوتاه شده و معیوب است.

۷-۱۴ آزمایش شماره‌ی (۲)

زمان اجرا: ۱ ساعت آموزشی

را اندازه‌گرفت. برای این منظور ابتدا دو سر خازنی را که قرار است ظرفیت آن را اندازه بگیریم اتصال کوتاه می‌کنیم تا چنان‌چه خازن قبل اشارش شده باشد دشارژ شود. سپس آن را به دستگاه LCR متر یا خازن سنج وصل می‌کنیم تا دستگاه مقدار ظرفیت را اندازه بگیرد. شکل ۷-۵۳ چند نمونه دستگاه LCR متر را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۵۳ نمونه‌هایی از LCR متر

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	مولتی متر عقربه‌ای	یک دستگاه
۲	خازن در انواع و مقادیر مختلف	از هر کدام یک عدد
۳	مقاومت 10Ω	یک عدد
۴	خازن سنج یا مولتی متر با قابلیت اندازه گیری ظرفیت خازن	یک دستگاه
۵	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

۷-۱۴-۳ مراحل اجرای آزمایش


الف- بورسی سالم یا معیوب بودن خازن توسط اهم‌متر

عقربه‌ای

■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مانند شکل ۷-۵۴ خازن را توسط یک مقاومت 10Ω

تخلیه کنید.

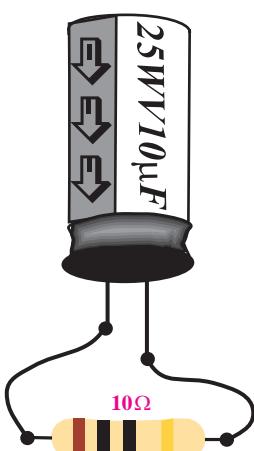

شکل ۷-۵۴ تخلیه خازن

ب- اندازه‌گیری و تعیین ظرفیت خازن مجهول

■ تعداد حداقل ۴ نوع خازن از انواع مختلف الکتروولیتی، عدسی، سرامیکی و کاغذی را انتخاب و مشخصات آن‌ها را در جدول ۲-۷ یادداشت کنید.

جدول ۲-۷

خازن	نوع خازن	مقدار نوشته شده روی خازن‌ها	مقدار اندازه گیری شده	میزان اختلاف
C _۱	الکتروولیتی			
C _۲	عدسی			
C _۳	سرامیکی			
C _۴	کاغذی			


■ همهی خازن‌ها را دشارژ کنید.

■ با استفاده از دستگاه خازن‌سنج مقدار ظرفیت خازن‌های C_۱ تا C_۴ را اندازه گیری کنید و مقادیر به دست آمده را در جدول ۲-۷ یادداشت نمایید.

سوال ۴: در صورتی که بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار نوشته شده اختلاف وجود دارد علت را توضیح دهید.



حوزه‌ی کار کلید سلکتور اهم‌متر را در حالت ۱× قرار دهید و خازن را طبق شکل ۷-۵۵ به آن وصل کنید. بهتر است برای این منظور از خازن الکتروولیتی استفاده نمایید.

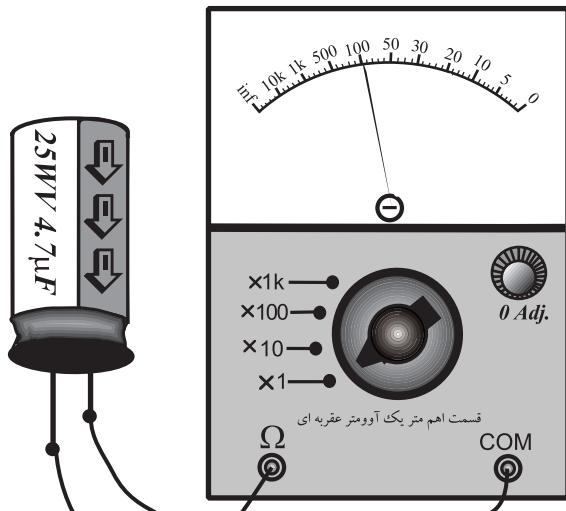

شکل ۷-۵۵ اتصال خازن به اهم‌متر

■ مشاهدات خود را از نحوهی حرکت عقربهی اهم‌متر بیان کنید.



سوال ۳: آیا خازن مورد نظر سالم است؟ توضیح دهید.



در صورتی که نتوانستید به سوال فوق پاسخ دهید یا نسبت به پاسخ خود تردید داشتید مطالب مربوط به روش آزمایش سلامت خازن را مجدداً مرور کنید.

۷-۱۴-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش‌های الف و ب را به طور خلاصه بیان کنید.

۷-۱۵ آزمایش شماره‌ی (۳)

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

۷-۱۵-۱ هدف‌های آزمایش

بررسی خازن‌ها به صورت سری و موازی در جریان DC

۷-۱۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه	یک دستگاه
۲	مولتی‌متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	بردبرد یا برد آزمایشگاهی	یک عدد
۴	خازن سنج	یک دستگاه
۵	خازن $\mu F/2$ با حداقل ولتاژ کار ۶ ولت	یک عدد
۶	خازن $\mu F/10$ با حداقل ولتاژ کار ۶ ولت	سه عدد
۷	خازن $\mu F/40$ با حداقل ولتاژ کار ۶ ولت	یک عدد
۸	مقاومت اهمی	یک عدد
۹	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

۷-۱۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

الف- بررسی مدار خازن‌ها به صورت سری در جریان مستقیم

هر یک از خازن‌های C_1, C_2 و C_3 را با توجه به

مقادیری که روی آن‌ها نوشته شده است با دستگاه LCR متر یا خازن سنج اندازه‌گیری کنید و مقادیر به دست آمده را در جدول ۷-۳ بنویسید.

(الف)

(ب)

آیا می‌دانید



تمیز کردن سطح چراغ‌ها، لامپ‌ها و سطوح دیوارها سبب افزایش شدت روشنایی می‌شود؟

جدول ۷-۳

میزان اختلاف	مقدار اندازه گیری شده	مقدار نوشته شده	خازن
			C_1
			C_2
			C_3


■ مقدار ظرفیت معادل را از رابطه‌ی زیر محاسبه کنید.

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$


محاسبه $C_{AB} = \dots \mu F$

سوال ۶: آیا مقادیر اندازه گیری شده و محاسبه شده با هم

مطابقت دارند؟ چرا؟ شرح دهید.

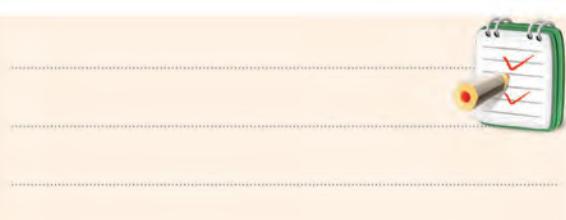

■ خازن $C_4 = 10 \mu F$ را مطابق شکل ۷-۵۷ به مدار قبلی اضافه کنید. ظرفیت خازن معادل را با استفاده از دستگاه LCR متر یا خازن سنج بگیرید.

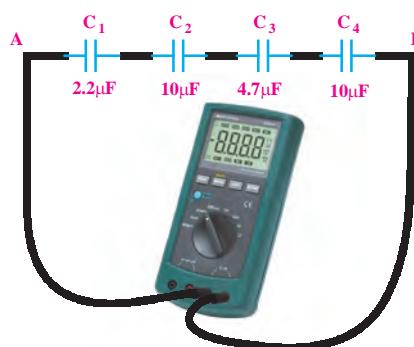

شکل ۷-۵۷ مدار آزمایش

اندازه گیری $C_{AB} = \dots \mu F$

■ مقدار ظرفیت معادل را از رابطه‌ی زیر محاسبه کنید:


$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4}$$

شکل ۷-۵۶ خازن‌های سری

■ سوال ۵: در صورتی که بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار نوشته شده روی خازن اختلاف وجود دارد علت را توضیح دهید.



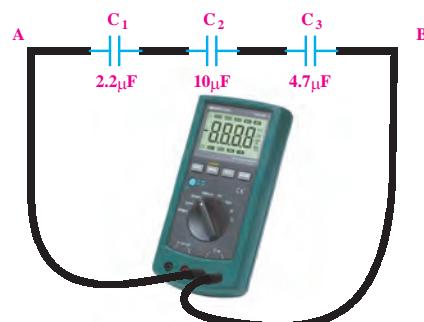■ سه خازن C_1, C_2 و C_3 را مطابق شکل ۷-۵۶ روی برد به صورت سری اتصال دهید و با استفاده از یک دستگاه LCR متر یا خازن سنج ظرفیت خازن معادل مدار را از دو نقطه‌ی A و B اندازه بگیرید.



■ مقدار ظرفیت معادل را از رابطه‌ی $C_T = \frac{C}{n}$ محاسبه کنید.

محاسبہ C_{AB} =.....


سوال ۷: ظرفیت خازن معادل نسبت به مرحله‌ی قبل چه تغییری کرده است؟ شرح دهید.

سوال ۹: آیا مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر محاسبه شده، مطابقت دارد؟ شرح دهید.




سوال ۸: آیا ظرفیت خازن معادل اندازه گیری شده و محاسبه شده با هم مطابقت دارد؟ در صورتی که جواب منفی است علت را شرح دهید.

مدار شکا ۵۹-۷ را روی یہ دایر دیندید.

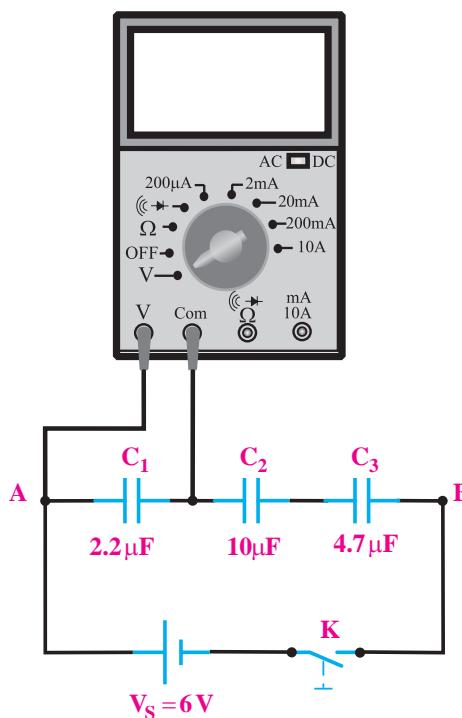


شکل ۷-۵۹ مدار آزمایش

■ سه خازن F مل ۱۰ امطابق شکل ۷-۵۸ به صورت سری اتصال دهید و ظرفیت خازن معادل را با دستگاه LCR متر یا خازن سنج اندازه بگیرید.

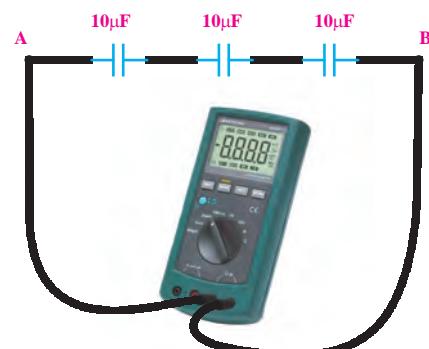

شکل ۵۸-۷ مدار آزمایش

$$C_{AB} = \dots \mu F$$

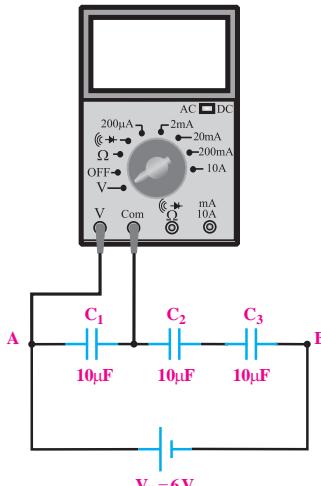

■ کلید منبع تغذیه را وصل کنید و پس از سپری شدن مدت زمان حدود ده ثانیه ولتاژ دو سر خازن C را اندازه بگیرید.

$$V_{C1} = \dots V$$

■ منبع تغذیه را خاموش کنید و سپس ولت متر را یک بار در دو سر خازن C_1 و بار دیگر در دو سر خازن C_2 اتصال دهید. ولتاژ دو سر هر یک از خازن‌های C_1 و C_2 را اندازه‌گیری کنید.

شکل ۷-۶۰ مدار آزمایش

V_{Cx} = V


V_{Cx} = V

■ دو خازن F_{\perp} را مطابق شکل ۷-۶۱ به صورت سری پسندید و درستی رابطه‌ی تقسیم ولتاژ خازنی را تحقیق کنید.

سوال ۱۰: از مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده با ولتاژ منبع نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

$$V_{C_1} = V \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$V_{Cr} = V \frac{C_r}{C_r + C_s}$$

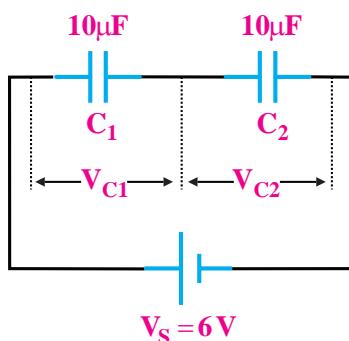

۷-۶۱ شکا

■ سه خازن F مل ۱۰ را مطابق شکل ۷-۶۰ به صورت سری اتصال دهید و ولتاژ دو سر هر یک را به طور جداگانه اندازه بگیرید.

V_o = V

V_o = V


$$V_0 = \dots V$$

- برسی مدارهای خازنی موازی در حیان مستقیم

سہ خازن، امطاۃ، شکا۔ ۷-۶۲، وی، پر دیدہ صودت

موازی اتصال دهد و با استفاده از نک دستگاه LCR متر با

خازن سنج ظرفیت خازن معادل مدار را از دو نقطه‌ی A و B متر (خازن سنج) اندازه بگیرید.

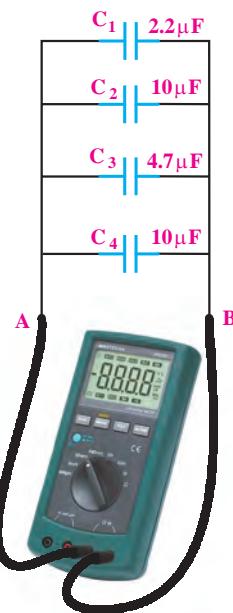


شکل ۷-۶۳ خازن‌های موازی

$$C_{AB} = \dots \mu F \quad \text{اندازه بگیرید}$$

مقدار ظرفیت معادل را از رابطه‌ی $C_T = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ محاسبه کنید.


$$C_{AB} = \dots \mu F \quad \text{محاسبه}$$

سوال ۱۲: ظرفیت خازن معادل نسبت به مرحله‌ی قبل چه تغییری کرده است؟ توضیح دهید.

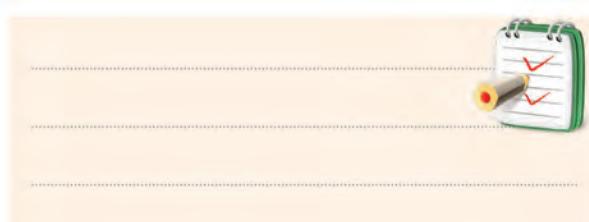

سوال ۱۳: آیا ظرفیت خازن معادل اندازه بگیری شده و محاسبه شده با هم مطابقت دارد؟ در صورتی که جواب منفی است، علت را شرح دهید.

اندازه بگیرید.

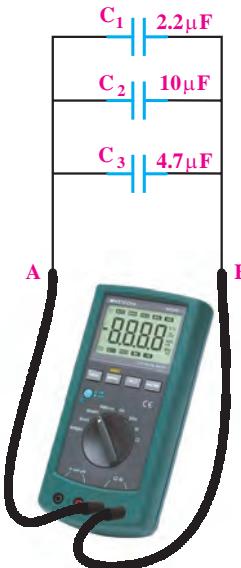


شکل ۷-۶۴ خازن‌های موازی

$$C_{AB} = \dots \mu F \quad \text{اندازه بگیرید}$$

■ مقدار ظرفیت خازن را از رابطه‌ی $C_T = C_1 + C_2 + C_3$ محاسبه کنید.

$$C_{AB} = \dots \mu F \quad \text{محاسبه}$$

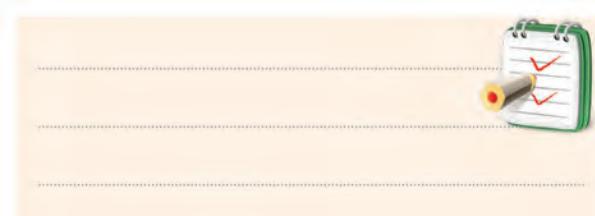سوال ۱۱: آیا مقدار اندازه بگیری شده و محاسبه شده با هم مطابقت دارد؟ شرح دهید.



■ خازن $C_p = 10 \mu F$ را مطابق شکل ۷-۶۴ به مدار اضافه کنید و سپس ظرفیت خازن معادل را با استفاده از دستگاه

$$C_{AB} = \dots \mu F$$

سوال ۱۴: آیا مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر محاسبه


شده مطابقت دارد؟ شرح دهید.



■ سه خازن μF را مطابق شکل ۷-۶۴ به صورت موازی اتصال دهید و ظرفیت خازن معادل را با دستگاه LCR متر (خازن سنج) اندازه‌گیری کنید.

$$C_{AB} = \dots \mu F$$

مدار شکل ۷-۶۵ را روی بردبرد بیندید.

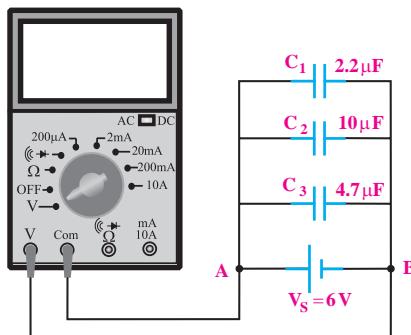


شکل ۷-۶۵

کلید منبع تغذیه را وصل کنید و پس از سپری شدن مدت زمان حدود ۱۰ ثانیه ولتاژ دو سر خازن C را اندازه‌گیری کنید.

$$V_{C_1} = \dots V$$

منبع تغذیه را خاموش کنید و سپس ولت‌متر را به دو سر خازن‌های C_1 و C_2 اتصال دهید و ولتاژ دو سر هر یک را اندازه‌گیری کنید.

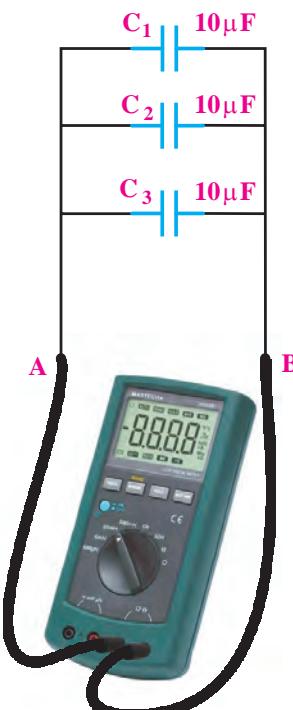

شکل ۷-۶۴

مقدار ظرفیت معادل را از رابطه $C_T = C_1 + C_2 + C_3$ محاسبه کنید.

-الف-

$$V_{C_1} = \dots \text{V}$$

$$V_{C_2} = \dots \text{V}$$

سوال ۱۵: از مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده با ولتاژ منبع


تغذیه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهد.

-ب-

۷-۱۶ خازن در جویان متناوب

۷-۱۶-۱ عملکرد خازن در جویان متناوب (AC)

اگر یک خازن را به ولتاژ DC وصل کنیم خازن بلا فاصله شارژ می‌شود و جریان گذرنده از آن به صفر می‌رسد. همان‌طور که در شکل ۷-۶۷ ملاحظه می‌شود اگر در مسیر خازن مصرف کننده‌ای مانند لامپ قرار گیرد، با وصل کلید (K) جریان عبوری از مدار صفر می‌شود و لامپ به حالت خاموش می‌رود.

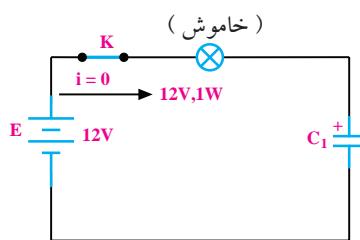


شکل ۷-۶۷ خازن در ولتاژ DC

اگر یک منبع ولتاژ متناوب سینوسی را به دو سر خازن وصل کنیم، جریان متناوب سینوسی از خازن عبور می‌کند.



■ سه خازن μF مطابق شکل ۷-۶۶ به صورت

موازی اتصال دهید و ولتاژ دو سر هر یک را به طور جداگانه اندازه بگیرید.

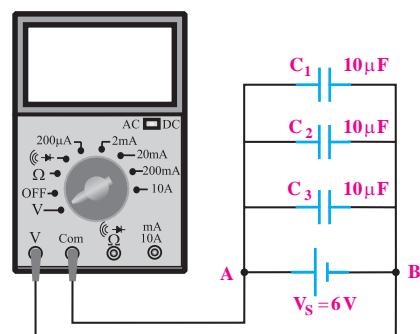

شکل ۷-۶۶

$$V_{C_1} = \dots \text{V}$$

$$V_{C_2} = \dots \text{V}$$

$$V_{C_3} = \dots \text{V}$$


۷-۱۵-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش‌های الف و ب را بنویسید.

$$X_C = \frac{V_s}{I_T} = \frac{1}{2\pi f C}$$


ظرفیت بر حسب فاراد
راکتانس خازنی بر حسب اهم
فرکانس بر حسب هرتز

در شکل ۷-۶۹ ولتاژ دو سر خازن و جریان عبوری از آن
نشان داده شده است.

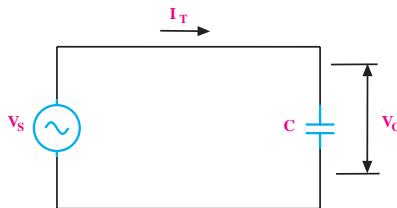

شکل ۷-۶۹ محاسبه مقدار مقاومت خازنی (X_C)

مثال ۱۰: در شکل ۷-۷۰ جریان ماکزیمم عبوری از
خازن ($I_{C \max}$) چند میلیآمپر است؟

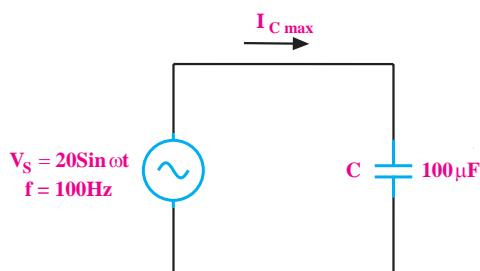

شکل ۷-۷۰



حل:

ابتدا رآکتانس خازنی را محاسبه می کنیم:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 100 \times 10^{-9}} = \frac{10^6}{20000\pi} = \frac{50}{\pi}$$

سپس جریان عبوری از مدار را محاسبه می کنیم:

عبور جریان از مدار به دلیل شارژ و دشارژ خازن در نیم
سیکل های مثبت و منفی ولتاژ متناوب سینوسی است. به همین
دلیل خازن در مدارهای جریان متناوب نوعی مقاومت از خود
نشان می دهد که باعث محدود شدن جریان در مدار می شود.
همان طور که در شکل ۷-۶۸ مشاهده می شود، با اتصال خازن
به ولتاژ متناوب، جریان عبوری صفر نیست و لامپ در حالت
روشن باقی می ماند.

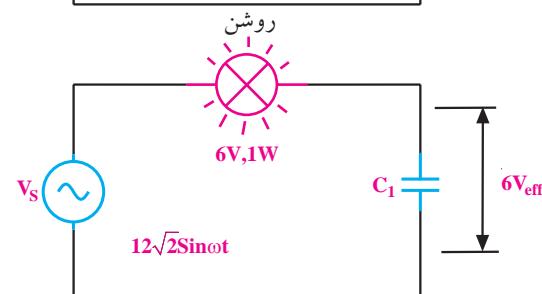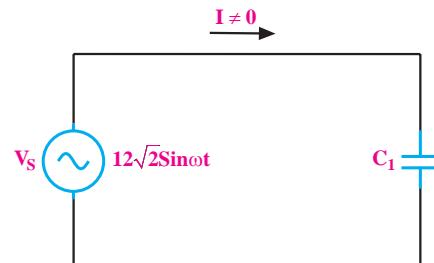

شکل ۷-۶۸ عبور جریان متناوب از خازن


نکته هی مهم:

لامپ زمانی روشن می ماند که جریان عبوری از خازن
بتواند توان مورد نیاز برای روشن شدن لامپ را تامین
کنید.

۷-۱۶-۲ رآکتانس خازنی

مقاومتی را که خازن در جریان متناوب از خود نشان
می دهد، رآکتانس خازنی می گویند.
 رآکتانس خازنی را با X_C نشان می دهد. مقدار X_C از
رابطه زیر به دست می آید:

ولتاژ و جریان دو سر خازن را می‌توان به صورت دو بردار که با یکدیگر 90° درجه اختلاف فاز دارند نشان داد. در شکل ۷-۷۲ نمایش برداری جریان و ولتاژ دو سر خازن نشان داده شده است.

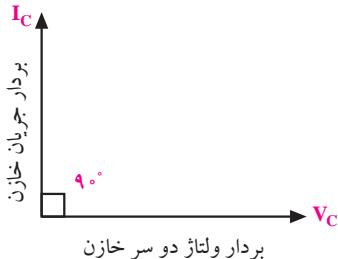

شکل ۷-۷۲ نمایش برداری جریان و ولتاژ دو سر خازن

۷-۱۷ اندازه‌گیری زاویه‌ی اختلاف فاز توسط اسیلوسکوپ


یکی از کاربردهای جالب اسیلوسکوپ اندازه‌گیری اختلاف فاز است. در این مورد دو روش متداول است.

الف - روش مستقیم

ب - استفاده از منحنی‌های لیساژور

۷-۱۷-۱ روش مستقیم

چنان‌چه دو موج هم فرکانس باشند، با داشتن اسیلوسکوپ دو کاناله به آسانی می‌توانیم هر یک از دو موج را به دو کanal اسیلوسکوپ بدهیم و با مشاهده هم‌زمان دو موج بر روی صفحه‌ی نمایش اختلاف فاز را اندازه‌گیری کنیم، شکل ۷-۷۳.

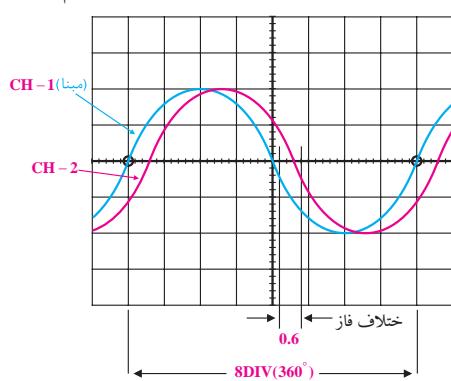

شکل ۷-۷۳ اندازه‌گیری اختلاف فاز دو موج با روش مستقیم

$$I_{c\max} = \frac{V_m}{X_C} = \frac{20}{50} = \frac{2\pi}{50} = 0.4\pi$$


$$I_{c\max} = 1/256 A$$

نکته‌ی مهم:


چون در مدار خازنی توان به صورت حرارت تلف نمی‌شود لذا علاوه‌بر ولتاژ و جریان موثر وجود ندارد. به جریان عبوری از خازن و ولتاژ دو سر آن، جریان و ولتاژ را کتیبو یا غیر مفید می‌گویند. نام رآکتانس خازنی نیز به همین دلیل انتخاب شده است.

۷-۱۶-۳ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار خازنی

اگر در یک مدار الکتریکی با منبع جریان متناوب، فقط یک خازن وجود داشته باشد، جریان عبوری از مدار به اندازه‌ی 90° درجه با ولتاژ دو سر آن اختلاف فاز پیدا می‌کند. در شکل ۷-۷۱، شکل جریان گذرنده از خازن و شکل ولتاژ دو سر خازن رسم شده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود جریان به اندازه‌ی 90° درجه از ولتاژ جلوتر است.

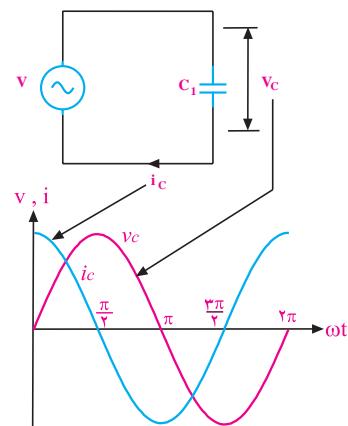


شکل ۷-۷۱ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار خازنی

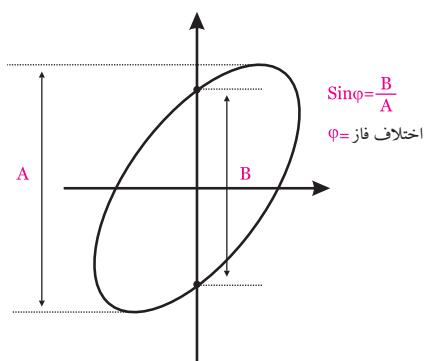

شکل ۷-۷۴ محاسبه‌ی اختلاف فاز با استفاده از منحنی لیسازور

در حالت‌های خاص، چنانچه دو موج هم فرکانس باشند یکی از شش حالت نشان داده در شکل ۷-۷۵ به وجود می‌آید.

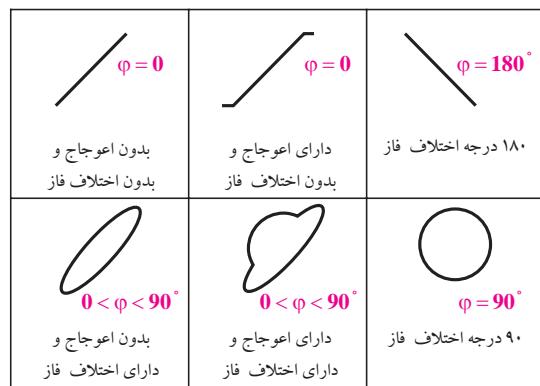

شکل ۷-۷۵ حالت‌های خاص منحنی لیسازور

هنگام اندازه‌گیری بهتر است کلید سلکتور Time/Div و پتانسیومتر متغیر (Variable) را به نحوی تنظیم کنیم که یکی از موج‌ها درست در وسط صفحه‌ی اسیلوسکوپ قرار بگیرد و یک پریود آن برابر با ۸ تقسیم‌بندی صفحه‌ی اسیلوسکوپ در جهت افقی شود.

در این صورت هر تقسیم‌بندی افقی معادل ۴۵ درجه خواهد بود. زیرا زاویه‌ی یک پریود کامل برابر با ۳۶۰ درجه است.

بنابراین:

$$\text{درجه} = \frac{360}{8} \text{ هر تقسیم افقی}$$

برای مثال اگر در شکل موج نشان داده شده اختلاف فاز

بین دو موج به ازای $1/6$ تقسیم‌بندی باشد، میزان اختلاف فاز برابر با 27 درجه خواهد شد. زیرا:

$$\text{درجه} = 27 = \frac{360}{6} \times 45^\circ \text{ اختلاف فاز}$$

۷-۱۷-۲ با استفاده از منحنی‌های لیسازور

با استفاده از اسیلوسکوپ در حالت $y-X$ می‌توانیم اختلاف فاز بین دو شکل موج را اندازه بگیریم. برای این منظور ابتدا اسیلوسکوپ را در حالت $y-X$ قرار می‌دهیم سپس موج مبنای را به ورودی X و موج دیگر را به ورودی y وصل می‌کنیم. در نهایت سلکتورهای Volts/DIV و پتانسیومترهای متغیر را برای ایجاد تصویر مناسب تنظیم می‌نماییم. میزان اختلاف فاز با استفاده از روش لیسازور بر اساس شکل ۷-۷۴ به شرح زیر قابل محاسبه است.

۷-۱۸ آزمایش شماره‌ی (۴)

توجه

خازن‌هایی را در جریان متناوب به کار ببرید که برای جریان متناوب ساخته شده باشند. روی بدنه‌ی این خازن‌ها علامت‌های $(+)$ و $(-)$ وجود ندارد. معمولاً ظرفیت خازن‌هایی که در جریان متناوب به کار می‌روند خیلی کم است. این خازن‌ها را قطبی نشده می‌نامند.

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

۷-۱۸-۱ هدف آزمایش:


بررسی تاثیر ظرفیت خازن روی رآکتانس خازنی و اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان در مدار خازنی.

توجه

چون مولتی‌مترها در اندازه‌گیری جریان متناوب (AC) دقت کاملی ندارند، از مولتی‌متر مرغوب استفاده کنید.

۷-۱۸-۳ مراحل اجرای آزمایش

- الف- بررسی تأثیر ظرفیت خازن در رآکتانس خازنی.
- وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
- مدار شکل ۷-۷۶ را بیندید.

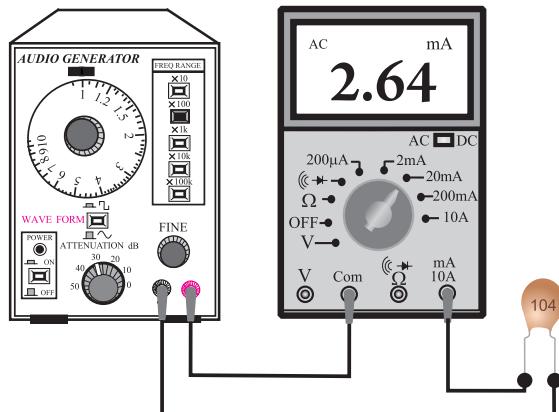

شکل ۷-۷۶ مدار آزمایش


- سیگنال ژنراتور را روشن کنید و فرکانس آن را روی 1 KHz بگذارید.

- شکل موج خروجی سیگنال ژنراتور را روی سینوسی

قرار دهید و ولوم تنظیم دامنه را روی 6 ولت تنظیم کنید.

۷-۱۸-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	مولتی‌متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	سیم رابط دو سر گیره‌دار 50 سانتی‌متری	به مقدار کافی
۴	سیم رابط یک سر گیره‌دار 50 سانتی‌متری	به مقدار کافی
۵	خازن 0.1 میکروفاراد 35 ولت از نوع کاغذی	یک عدد
۶	خازن 0.01 میکروفاراد 35 ولت از نوع کاغذی	یک عدد
۷	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۸	مقاومت اهمی $2/2\text{ K}\Omega$	یک عدد
۹	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

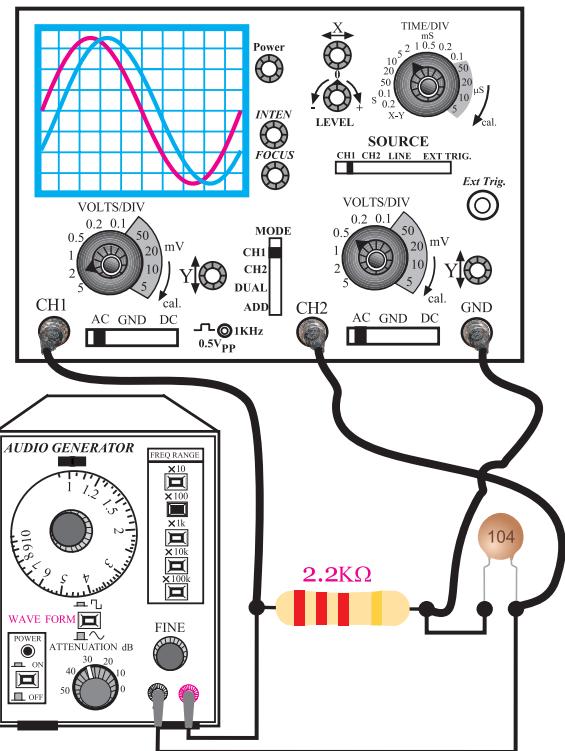

شکل ۷-۷۷ مدار آزمایش

نکته‌ی مهم:

زمین سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ نباید با هم مشترک باشند.

- سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱ KHz و دامنه‌ی ۶ ولت تنظیم کنید.

- اسیلوسکوپ را روشن و تنظیم‌های لازم را روی آن انجام دهید.

- شکل موج‌های نشان داده شده روی صفحه‌ی حساس را در شکل ۷-۷۸ رسم کنید.

■ حوزه‌ی کار میلی‌آمپر متر را روی ۲۰ mA قرار دهید.

■ جریانی را که میلی‌آمپر متر نشان می‌دهد یادداشت کنید.

$$I = \dots \text{mA}$$

■ خازن $1\mu F / 0.01 \text{ nF}$ را با خازن 10 nF تعویض کنید و

مجدداً مدار آزمایش ۷-۷۶ را بیندید.

■ حوزه‌ی کار میلی‌آمپر متر را روی ۲ mA قرار دهید.

■ جریانی را که میلی‌آمپر متر نشان می‌دهد یادداشت کنید.

$$I = \dots$$

سوال ۱۶: چرا با کاهش ظرفیت خازن، میلی‌آمپر متر AC جریان کم‌تری را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.





- برسی اختلاف فاز بین ولتاژ دو سر خازن و جریان گذرنده از آن.

■ مدار شکل ۷-۷۷ را بیندید.

۷-۱۸-۴ نتایج آزمایش:

نتایج حاصل از آزمایش‌های الف و ب را به طور خلاصه بیان کنید.

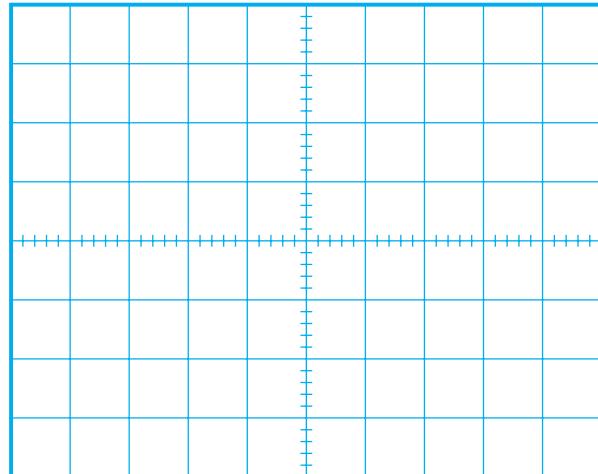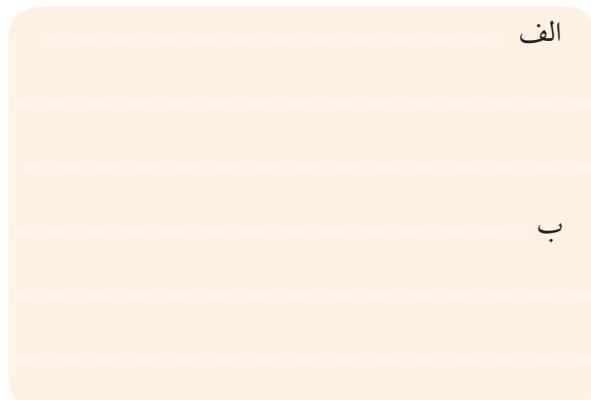

شکل ۷-۷۸ شکل موج‌های نشان داده شده روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ

۷-۱۹ مدار RC سری

اگر یک خازن و یک مقاومت اهمی را مطابق شکل ۷-۷۹ به صورت سری بیندیم و به منبع ولتاژ متناوب سینوسی وصل کنیم، جریانی از مدار عبور می‌کند که مقدار موثر آن

از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$I_T = I_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{eff}}}{Z}$$

توجه

در مدار RC سری چون جریان عبوری از خازن و مقاومت برابر است، جریان کل با جریان موثر برابر می‌شود.



توجه


شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت اهمی در حقیقت همان شکل موج جریان گذرنده از خازن است.



سوال ۱۷: شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت اهمی که در کanal CH1 ظاهر می‌شود با شکل موج ولتاژ دو سر خازن که در کanal CH2 ظاهر می‌شود، چند درجه اختلاف فاز دارد؟ نحوه محاسبه‌ی اختلاف فاز را شرح دهید.



در صورتی که نتوانستید به سوال فوق پاسخ دهید یا نسبت به پاسخ خود تردید داشتید به قسمت‌های قبل مراجعه و مطلب را مجددًا مرور کنید.

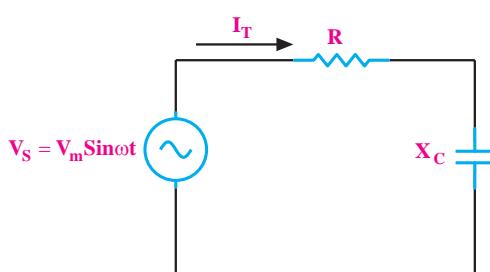

شکل ۷-۷۹ مدار RC سری

توجه





در مدارهای جریان متناوب

سینوسی منظور از V_{eff} و I_{eff}

مقدار جریان و ولتاژ مؤثری

است که از روابط $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$ و $\frac{I_m}{\sqrt{2}}$

محاسبه می‌شود.

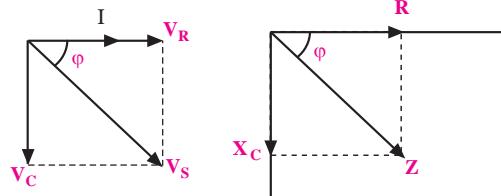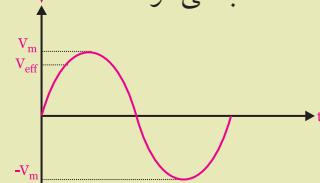

الف- دیاگرام برداری امپدانس ب- دیاگرام برداری ولتاژها

شکل ۷-۸۱ دیاگرام‌های برداری

در این شکل زاویه‌ی φ اختلاف فاز بین جریان (I) و ولتاژ مدار (V_s) را نشان می‌دهد.

φ از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

از روی دیاگرام برداری ولتاژها و امپدانس می‌توان

اختلاف فاز (φ) را به صورت‌های زیر نوشت.

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

امپدانس

مقاومت اهمی

زاویه فاز

$\cos \varphi = \frac{V_R}{V_s}$

ولتاژ مقاومت اهمی

زاویه فاز

ولتاژ مدار

در مدارهای RC سری، ولتاژ دو سر هریک از عناصر


مدار از روابط زیر به دست می‌آید:

$$V_R = I_{\text{eff}} \cdot R$$

$$V_C = I_{\text{eff}} \cdot X_C$$

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

اگر یک مدار الکتریکی شامل مقاومت اهمی (R) و خازن (C) را مطابق شکل ۷-۸۰ با ولتاژ متناوب سینوسی تغذیه کنیم، مقاومتی را که این مدار از خود نشان می‌دهد، امپدانس یا مقاومت ظاهری می‌گویند و با حرف Z مشخص می‌کنند. واحد امپدانس اهم است. امپدانس مدار RC هر دو خاصیت اهمی و خازنی را در بر می‌گیرد.

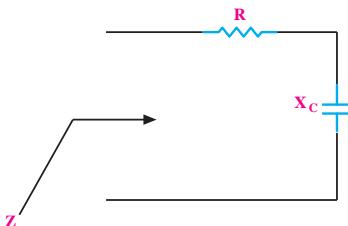

شکل ۷-۸۰ امپدانس مدار RC سری


در یک مدار RC سری، مقدار Z از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} (\Omega)$$

در این مدار متناسب با مقادیر R و C، اختلاف فاز بین

جریان و ولتاژ می‌تواند بین صفر تا ۹۰ درجه تغییر کند. مقدار

مثال ۱۱: در شکل ۷-۸۲ جریان موثر مدار و اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ را به دست آورید.

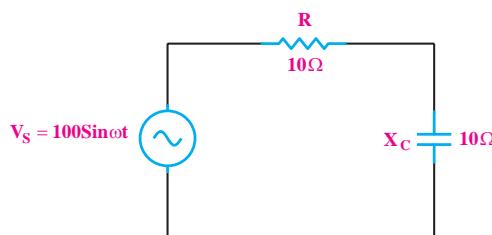

شکل ۷-۸۲

حل:

چون جریان مدار با ولتاژ دو سر مقاومت هم فاز است
می توانیم آن را جریان موثر در نظر بگیریم.

$$\text{مقدار موثر } I_T = \frac{V_s}{Z} \text{ مقدار موثر}$$

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70/\sqrt{2} = 70/\sqrt{41}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200} = 14/\sqrt{14}\Omega$$

$$\text{مقدار موثر } I_T = \frac{70/\sqrt{2}}{14/\sqrt{14}} = 5A$$


$$\cos \phi = \frac{R}{Z} = \frac{10}{14/\sqrt{14}} \approx 0.7$$

با استفاده از جدول مثلثاتی

$$\phi = 45^\circ$$

۷-۲۰ مدار RC موازی


در مدار RC موازی مقاومت و خازن، به صورت موازی قرار می گیرند. عامل مشترک در این مدار و سایر مدارهای موازی ولتاژ است، شکل ۷-۸۳.

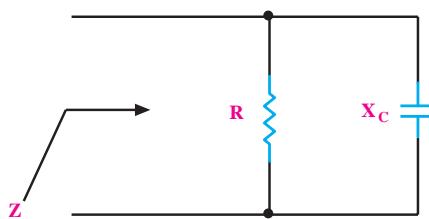

شکل ۷-۸۳ مدار RC موازی

توجه

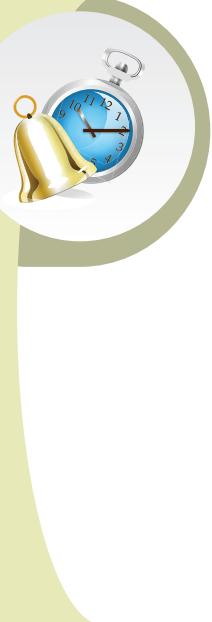در مدارهای جریان متناوب سینوسی منظور از I_{eff} مقدار V_m و I_m روابط $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$ و $\frac{I_m}{\sqrt{2}}$ محاسبه می شود.



نکته مهم:

همان طور که مشاهده می شود، عملاً در مدار دو نوع ولتاژ وجود دارد. ۱- ولتاژ دو سر مقاومت که با جریان مدار هم فاز است و توان مؤثر مدار را مصرف می کند. ۲- ولتاژ دو سر خازن که از جریان مدار 90° درجه عقب است. این ولتاژ را ولتاژ راکتیو می نامند که توان راکتیو را در مدار به وجود می آورد.

توجه

تمامی مقادیر ولتاژ و جریانی که در مثالها و مسائل نوشته شده است، بر حسب مقدار موثر می باشد. به جز مواردی که معادله‌ی موج مورد نظر نوشته شده باشد.



به عنوان مثال $V_s = 120V$ یعنی مقدار ولتاژ V_s ، 120 ولت موثر است.

۷-۲۰-۱ امپدانس مدار RC موازی

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

امپدانس مدار RC موازی از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R} \quad \text{و} \quad \cos \varphi = \frac{I_R}{I_T}$$

جريان موثر کل مدار نیز از رابطه‌ی زیر قابل محاسبه است:


$$I_T = I_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{eff}}}{Z} \quad (\text{مقدار موثر})$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_C}$$

مثال ۱۲: خازنی به ظرفیت ۱۰۰۰ میکروفاراد با یک مقاومت ۴ اهمی به طور موازی به ولتاژ متناظر ۱۲۰ ولتی با فرکانس ۵۰ هرتز اتصال داده شده است. مطلوب است:

- الف- جریان هر یک از عناصر
- ب- جریان کل مدار
- ج- امپدانس مدار
- د- اختلاف فاز φ

در شکل ۷-۸۴ جریان‌های مدار RC موازی نشان داده شده است.

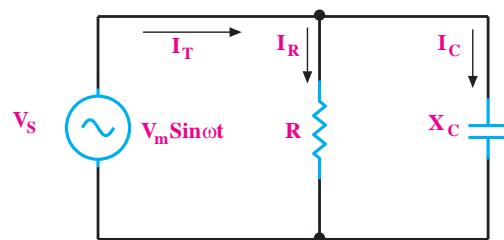

شکل ۷-۸۴ جریان‌های مدار RC موازی


۷-۲۰-۲ دیاگرام برداری مدار RC موازی

دیاگرام برداری جریان‌های مدار مطابق شکل ۷-۸۵ رسم

می‌شوند.

حل:


با توجه به توضیحات مطرح شده شکل مدار را مطابق شکل ۷-۸۶ می‌توان رسم کرد.

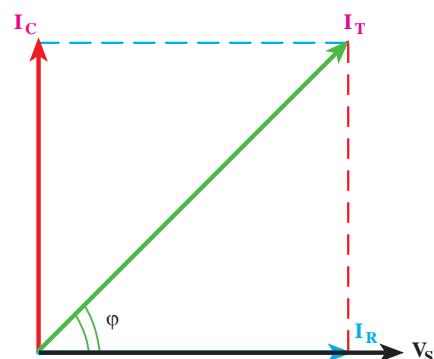

شکل ۷-۸۵ دیاگرام برداری ولتاژ و جریان‌های مدار RC موازی

با توجه به دیاگرام برداری در یک مدار RC موازی، برای

جریان‌های مدار روابط زیر نیز برقرار است.

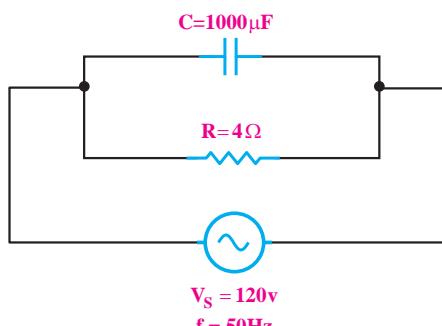

شکل ۷-۸۶ مدار RC موازی

$$I_R = \frac{V_s}{R} \quad \text{و} \quad I_C = \frac{V_s}{X_C}$$

۷-۲۰ آزمایش شماره‌ی (۵)

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

۷-۲۱-۱ هدف آزمایش:

بررسی امپدانس در مدارهای RC سری و موازی و

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

۷-۲۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	مولتی متر دیجیتالی	دو دستگاه
۲	خازن μF و $10 nF$	از هر کدام یک عدد
۳	مقاومت $1K\Omega$ و $15K\Omega$	از هر کدام یک عدد
۴	فانکشن ژنراتور	یک دستگاه
۵	سیم رابط دو سرگیره سوسماری ۵۰ سانتی متری	شش رشته
۶	سیم رابط یک سرگیره سوسماری ۵۰ سانتی متری	چهار رشته
۷	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

۷-۲۱-۳ مراحل اجرای آزمایش:

الف: به دست آوردن امپدانس یک مدار RC

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

مدار شکل ۷-۸۷ را بیندید.

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 50 \times 1000 \times 10^{-9}}$$

$$X_C \approx 3 \Omega$$

$$I_R = \frac{V_s}{R} = \frac{120}{4} = 30 A \quad I_R = 30 A$$

$$I_C = \frac{V_s}{X_C} = \frac{120}{3} = 40 A \quad I_C = 40 A$$

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 A \quad I_T = 50 A$$

$$Z = \frac{V_s}{I_T} = \frac{120}{50} = 2.4 \Omega \quad Z = 2.4 \Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R} = \frac{2.4}{4} = 0.6 \Rightarrow \varphi = 53^\circ$$

کلید AC-DC را در حالت AC بگذارید. کار بردهاید روی ۲۰ mA قرار دهید و

■ مقدار ولتاژی را که ولت‌متر و جریانی را که میلی‌آمپر متر نشان می‌دهد در جدول زیر یادداشت کنید:
 مقدار ولتاژی را که ولت‌متر نشان می‌دهد.
 مقدار جریانی که میلی‌آمپر متر نشان می‌دهد.
 با استفاده از مقادیر ولتاژ و جریان، امپدانس را محاسبه کنید.

$$Z = \frac{V}{I} \text{ (ولت)} = \frac{\text{.....}}{\text{.....} (\text{آمپر})} = \dots\dots\dots \Omega$$

اندازه گیری Z = Ω

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 50 \times C} = \frac{1}{314C}$$


$$X_C = \dots\dots\dots \Omega$$

$$R = \dots\dots\dots \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2} = \sqrt{\dots} \Omega$$

$$\text{محاسبه } Z = \dots\dots\dots \Omega$$

سوال ۱۸: آیا مقدار Z اندازه گیری شده با مقدار Z که از طریق محاسبه‌ی ریاضی به دست آمده است تقریباً با هم برابرند؟ توضیح دهید.

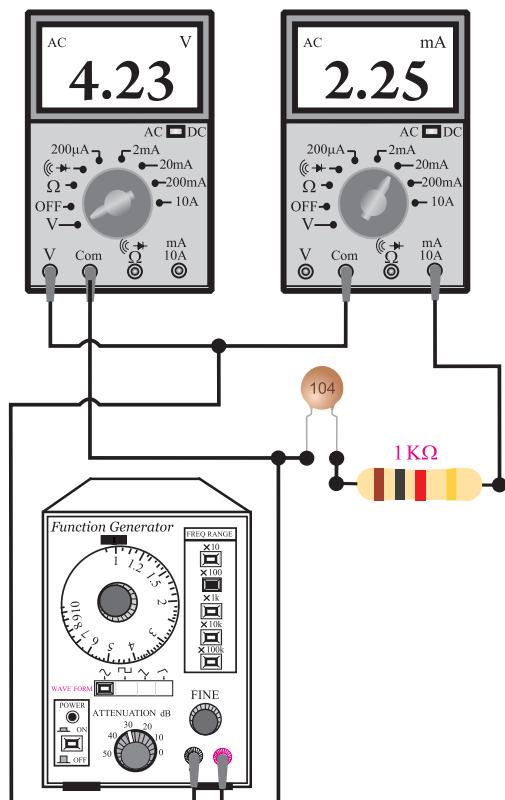

شکل ۷-۸۷ مدار آزمایش

توجه

در صورتی که دو یا ۳ مولتی‌متر در اختیار ندارید از یک مولتی‌متر استفاده کنید.



■ فانکشن ژنراتور را روی فرکانس ۱ KHz و دامنه‌ی ولتاژ ۶ ولت سینوسی تنظیم کنید.

■ کلید سلکتور مولتی‌متری را که به عنوان ولت‌متر به کار بردهاید، در حالت AUTO و یا رنج ۲۰ ولت قرار دهید. کلید AC-DC را در حالت AC بگذارید.

■ کلید سلکتور مولتی‌متر را که به عنوان میلی‌آمپر متر

مدار شکل ۷-۸۸ را بیندید.

■ مقدار ولتاژی را که ولت‌مترهای AC نشان می‌دهند بادداشت کنید.

$V_R = \dots$ ولتاژ دوسر مقاومت اهمی

ولتاژ دوسر حازن $V_C = \dots$

■ یکی از ولت‌مترها را از مدار جدا کنید و با آن ولتاژ خروجی فانکشن ژنراتور را اندازه بگیرید.

$V_s =$ ولتاژ خروجی فانکشن ژنراتور

■ مقادیر V_R و V_C را در رابطه‌ی زیر قرار دهید و مقدار V_i را محاسبه کنید.

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2} = \sqrt{\dots}$$


سوال ۱۹: آیا مقدار V_s محاسبه شده با مقدار V_s ندازه‌گیری شده در خروجی فانکشن ژنراتور تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.



هر دو مولتی‌متر را در حالت ولت‌متر AC بگذارید.

توجہ

چنانچه سه مولتی متر در اختیار ندارید از یک مولتی متر استفاده کنید.

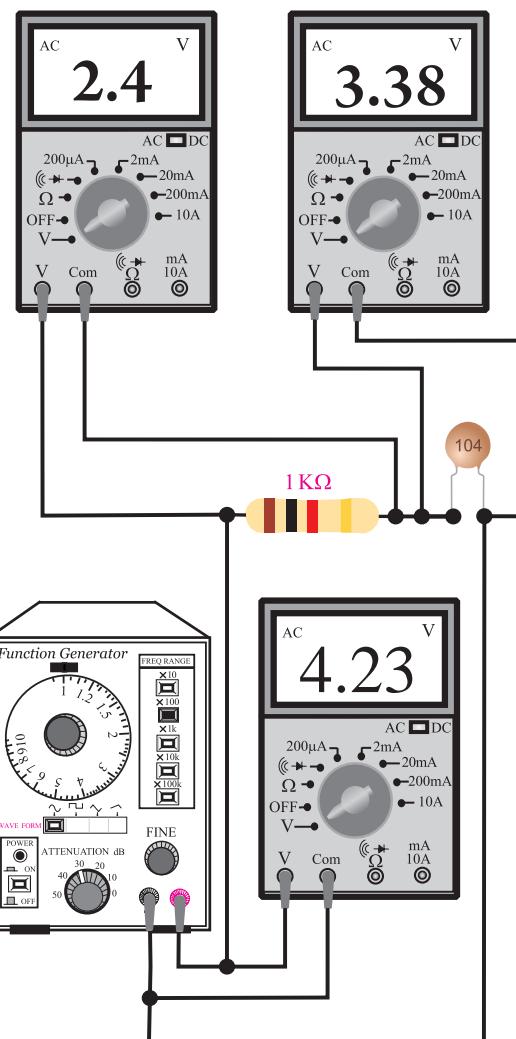

شکل ۷-۸۸ مدار آزمایش

■ فانکشن ژنراتور را روی فرکانس ۱KHz و دامنه‌ی

ولتاژ ۶ ولت سینوسی تنظیم کنید.

محاسبه کنید.

$$Z = \frac{V(\text{ولت})}{I(\text{آمپر})} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots \Omega$$

Z=..... Ω اندازه گیری

مقدار Z را محاسبه کنید.


$$\frac{1}{Z'} = \frac{1}{R'} + \frac{1}{X_C'}$$

$$\frac{1}{Z'} = \frac{1}{(\dots\dots)'} + \frac{1}{(\dots\dots)'}$$

Z=..... Ω محاسبه

سوال ۲۰: آیا مقدار Z اندازه گیری شده با مقدار Z

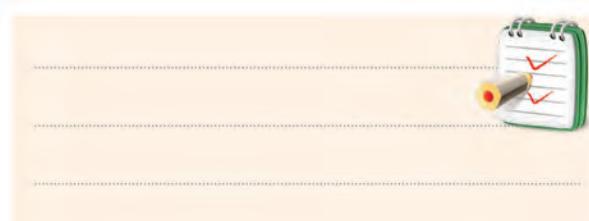از طریق محاسبه‌ی ریاضی به دست آمده است تقریباً با هم برابرند؟ توضیح دهید.




۷-۲۰-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش‌های الف و ب را به طور خلاصه بیان کنید.

الف

ب

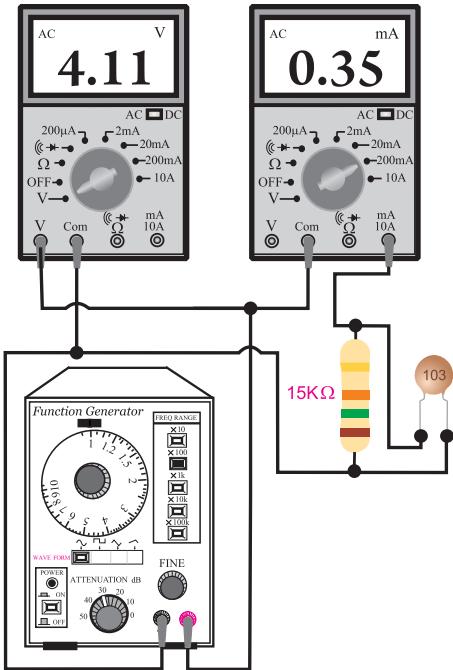

شکل ۷-۸۹ مدار عملی آزمایش

- کلید سلکتور مولتی‌متر را که به عنوان ولت‌متر به کار برده‌اید در حالت AUTO یا رنج ۲۰ ولت و کلید AC-DC را در حالت AC-DC قرار دهید.
- کلید سلکتور مولتی‌متر را که به عنوان میلی‌آمپر‌متر به کار برده‌اید روی رنج مناسب بگذارید و کلید AC-DC را در حالت AC-DC قرار دهید.
- فانکشن ژنراتور را روی فرکانس ۱ KHz و دامنه‌ی ولتاژ ۶ ولت سینوسی تنظیم کنید.
- مقدار ولتاژ را که ولت‌متر و مقدار جریانی را که میلی‌آمپر متر نشان می‌دهد یادداشت کنید.

I = mA جریان مدار

V = V ولتاژ خروجی فانکشن ژنراتور

■ با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده، امپدانس مدار را

آزمون پایانی ۷



۴- در یک خازن، ۰/۰۱ میلی کولمب بار الکتریکی ذخیره شده است. اگر ظرفیت خازن $F = ۱۰ \text{ m}^۳$ باشد و لتاژ دو سر خازن چند ولت است؟




۱- ظرفیت خازن و واحد آن را تعریف کنید.



۵- ساختمان داخلی یک خازن کاغذی را شرح دهید.



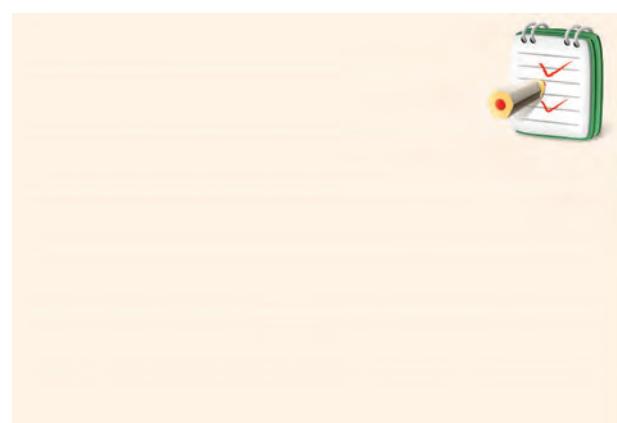
۲- ظرفیت خازن به کدام عوامل بستگی دارد؟ نام ببرید.



۶- روش آزمایش سلامت خازن با اهم‌تر عقربه‌ای را شرح دهید.



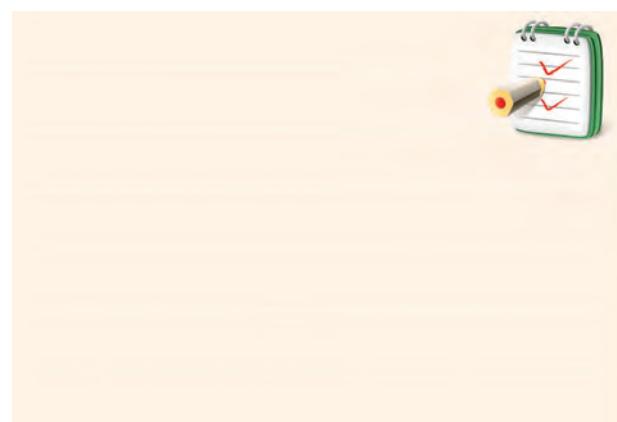۳- ساختمان خازن را به طور کامل با رسم شکل شرح دهید.




۷- اگر یک خازن را به یک ولتاژ DC وصل کنیم چه

اتفاقی می افتد؟ شرح دهید.



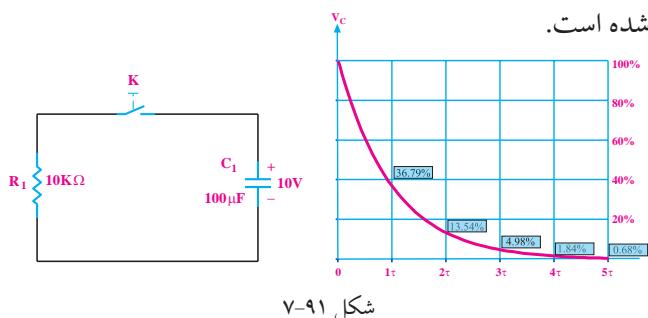
- ۱۰- در شکل ۷-۹۱ با توجه به منحنی دشارژ خازن بعد از بسته شدن کلید K پس از چند ثانیه ولتاژ دو سر خازن کمتر از ۱۰ ولت می شود؟ خازن قبلاً به اندازه‌ی ۱۰ ولت شارژ شده است.




- ۸- چگونه می توان ظرفیت یک خازن را اندازه گرفت؟ مراحل اندازه گیری را شرح دهید.





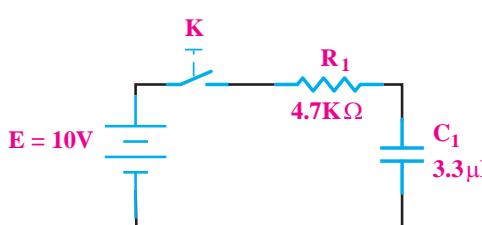- ۱۱- در شکل ۷-۹۲ بعد از بسته شدن کلید، شکل تقریبی جریان شارژ خازن را رسم کنید.



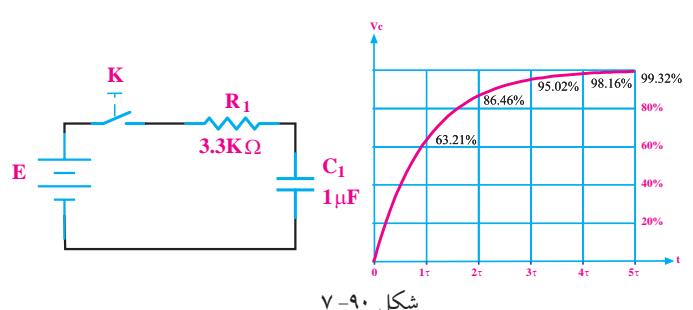
- ۹- با توجه به منحنی داده شده در شکل ۷-۹۰ و مدار مربوطه پس از بسته شدن کلید K، چند میلی ثانیه طول می کشد تا ولتاژ دو سر خازن به ۰/۸۶ ولتاژ منبع (E) برسد.



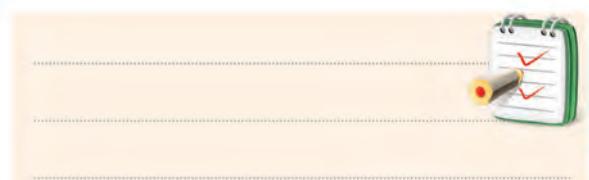
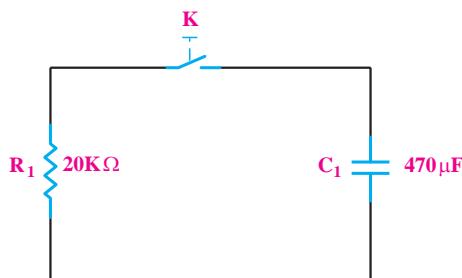


۱۲- در شکل ۷-۹۳ با توجه به منحنی شارژ خازن بعد از

سه ثابت زمانی ولتاژ دوسر خازن چند ولت می شود؟

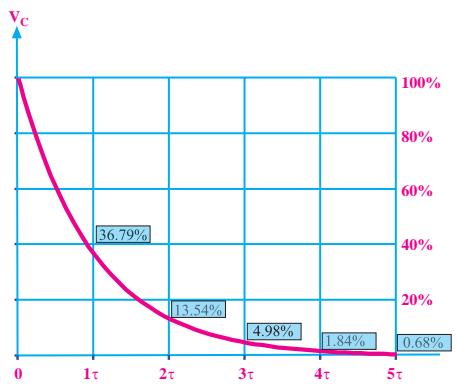

شکل ۷-۹۴

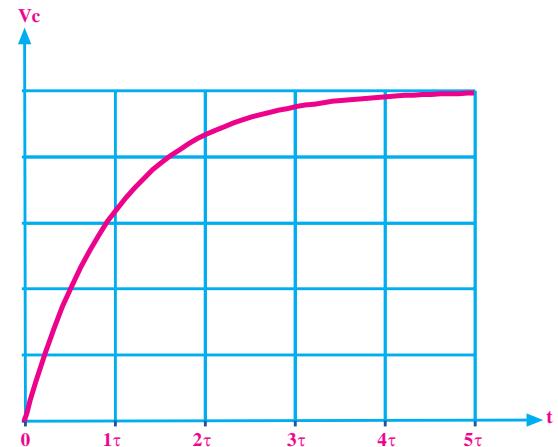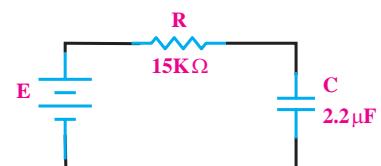

شکل ۷-۹۳

۱۴- مقدار انرژی ذخیره شده در صفحات خازن به چه

عواملی بستگی دارد؟ با ذکر روابط شرح دهید.




۱۵- چهار مشخصه از مشخصات خازن را نام ببرید.

۱۳- در شکل ۷-۹۴ ولتاژ دوسر خازن به اندازه‌ی ۱۵

ولت است. اگر کلید K را وصل کنیم، با توجه به منحنی
دشارژ خازن، پس از سه ثابت زمانی ولتاژ دوسر خازن چند
ولت می شود؟

۱۹- در شکل ۷-۹۶ ولتاژ دو سر خازن چند ولت است؟

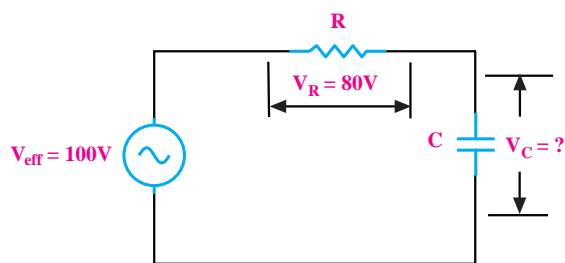

شکل ۷-۹۶



۲۰- خازن 100 PF معادل چند میکرو فاراد است؟

- (الف) 10^8 (ب) 10^5 (ج) 10^{-5} (د) 10^{-4}

۲۱- برای دشوارز کردن خازن کدامیک از موارد زیر

صحیح است؟

الف) قطع و وصل کلید موجود در مدار

ب) اتصال کوتاه کردن دو پایه‌ی خازن

ج) اعمال ولتاژ به دو سر خازن

د) تخلیه‌ی میدان مغناطیسی صفحات خازن

۲۲- هر چه ضریب دی الکتریک ماده‌ی عایق به کار رفته

در خازن زیادتر باشد، ظرفیت خازن

الف) کمتر می‌شود ب) زیادتر می‌شود


ج) تغییر نمی‌کند د) با توان دو تغییر می‌کند.

۲۳- ظرفیت خازن معادل ۲ خازن مساوی که به صورت موازی بسته شده‌اند برابر ظرفیت هر یک از خازن‌های مدار است.

الف) $\frac{1}{2}$ ب) 2 ج) $\sqrt{2}$ د) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

۲۴- ظرفیت خازن معادل بین دو نقطه‌ی A و B در شکل

۱۶- در شکل ۷-۹۵ امپدانس مدار را محاسبه کنید.

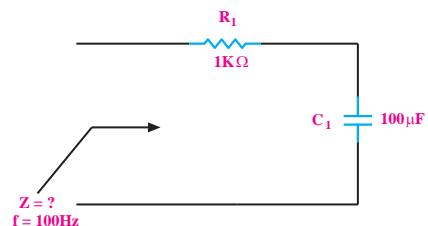

شکل ۷-۹۵



۱۷- راکتانس خازنی را تعریف کنید.



۱۸- در یک خازن با افزایش فرکانس، راکتانس خازنی


چه تغییری می‌کند.



ظرفیت خازن $F = 1/\mu$ باشد. فرکانس مدار تقریباً چند هرتز است؟

الف) ۵۰ ب) ۶۰ ج) ۱۰۰ د) ۲۰۰

۳۰- امپدانس مدار شکل ۷-۹۹ چند اهم است؟

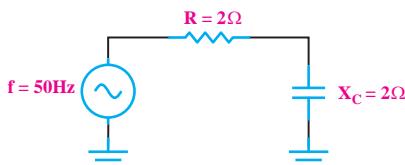


شکل ۷-۹۹

الف) ۲/۸۲ ب) ۸ ج) ۴ د) صفر

۳۱- در شکل ۷-۱۰۰ هرقدر فرکانس افزایش یابد، مقدار

..... می شود.


ب) زیاد الف) کم

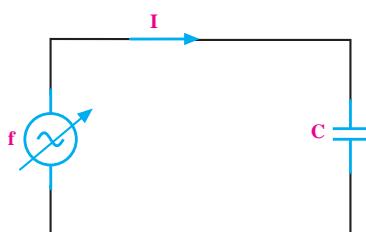

شکل ۷-۱۰۰

۳۲- در شکل ۷-۱۰۱ جریان موثر مدار و اختلاف فاز بین


جریان و ولتاژ را به دست آورید.

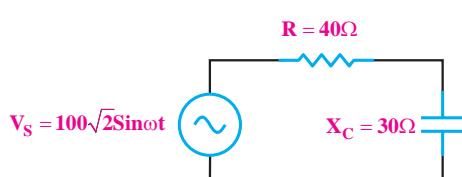

شکل ۷-۱۰۱

۷-۹۷ چند میکرو فاراد است.


الف) ۱۵۰ ب) ۵۰ ج) ۸۰ د) ۲۰

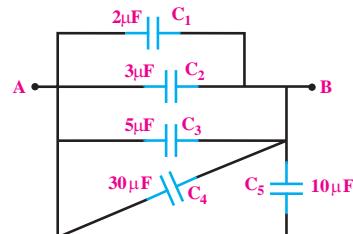

شکل ۷-۹۷

۷-۹۸- ولتاژ دو سر خازن C در شکل ۷-۹۷ چند ولت

است؟

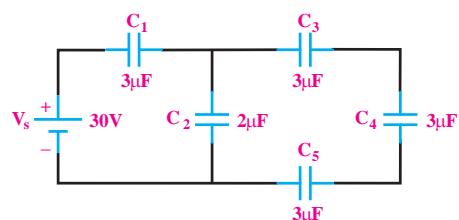

شکل ۷-۹۸

الف) ۱۴/۵ ب) ۱۵ ج) ۱۲ د) ۱۷

۷-۹۹- از خازن در مدارهای الکتریکی برای ذخیره انرژی

الکتریکی استفاده می شود.

الف) صحیح ب) غلط

۷-۱۰۲- ظرفیت یک خازن با فاصله i بین صفحات آن

رابطه‌ی مستقیم دارد.

الف) صحیح ب) غلط

۷-۱۰۳- حداکثر ولتاژی که می‌توان به طور دائم به خازن

اعمال کرد را ولتاژ ذخیره شده گویند.

الف) صحیح ب) غلط

۷-۱۰۴- راکتانس خازنی یک خازن ۷۹۰۰ اهم است. اگر