

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کارگاه سیم کشی (۲)

رشته الکترو تکنیک

زمینه صنعت

شاخص آموزش فنی و حرفه ای

شماره درس ۲۱۳۱

متون درسی رشته الکترو تکنیک، زمینه صنعت.	۱۳۹۱	۱۱۴ ص. : مصور... (آموزش فنی و حرفه ای؛ شماره درس ۲۱۳۱	و ۵۴۴ ک. قادری پور. - تهران : شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۹۱.	کارگاه سیم کشی (۲) / مؤلفان : غلامحسین ورشو ساز، اسدالله اشتري، مصطفی ورشوساز، غلامحسین / ۲۱۹۲۴	۶۲۱
برنامه ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه ریزی و تأثیف کتابهای درسی رشته الکترو تکنیک دفتر برنامه ریزی و تأثیف آموزشها فنی و حرفه ای و کارداشی وزارت آموزش و پرورش.	۱. برق - سیم کشی - کارگاهها. الف. اشتري، اسدالله. ب. قادری پور، مصطفی. ج. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه ریزی و تأثیف کتابهای درسی رشته الکترو تکنیک. د. عنوان. ه. فروست.				

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به تسانی

تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های

فنی و حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

پیام‌نگار (ایمیل) info@tvoccd.sch.ir

وبگاه (وب سایت) www.tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل) کمیسیون تخصصی رشتۀ الکترو‌تکنیک

Tech@tvoccd.sch.ir

این کتاب با توجه به پیشنهادهای سرگروههای آموزشی رشتۀ برق و الکترونیک سراسر کشور در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در کمیسیون تخصصی رشتۀ الکترو‌تکنیک مورد بررسی قرار گرفته و بازسازی شده است. همچنین مبحث مطالعه آزاد در انتهای کتاب توسط مهندس غلامرضا شایقی تهیه و تدوین شده است.

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش

نام کتاب: کارگاه سیم کشی (۲) - ۳۵۹/۸۰

مؤلفان: غلامحسین ورشوساز، اسدالله اشتتری و مصطفی قادری‌پور

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۲۶۶، ۸۸۸۳۱۱۶۱، ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت: www.chap.sch.ir

رسم: فاطمه رئیسیان فیروزآباد

صفحه‌آرا: فاطمه ناصری

طرح جلد: مریم کیوان

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخن)


تلفن: ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار: ۱۳۹۱

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۶-۰۲۵۹-۰۵۰-۹۶۴ ISBN 964-05-0259-6

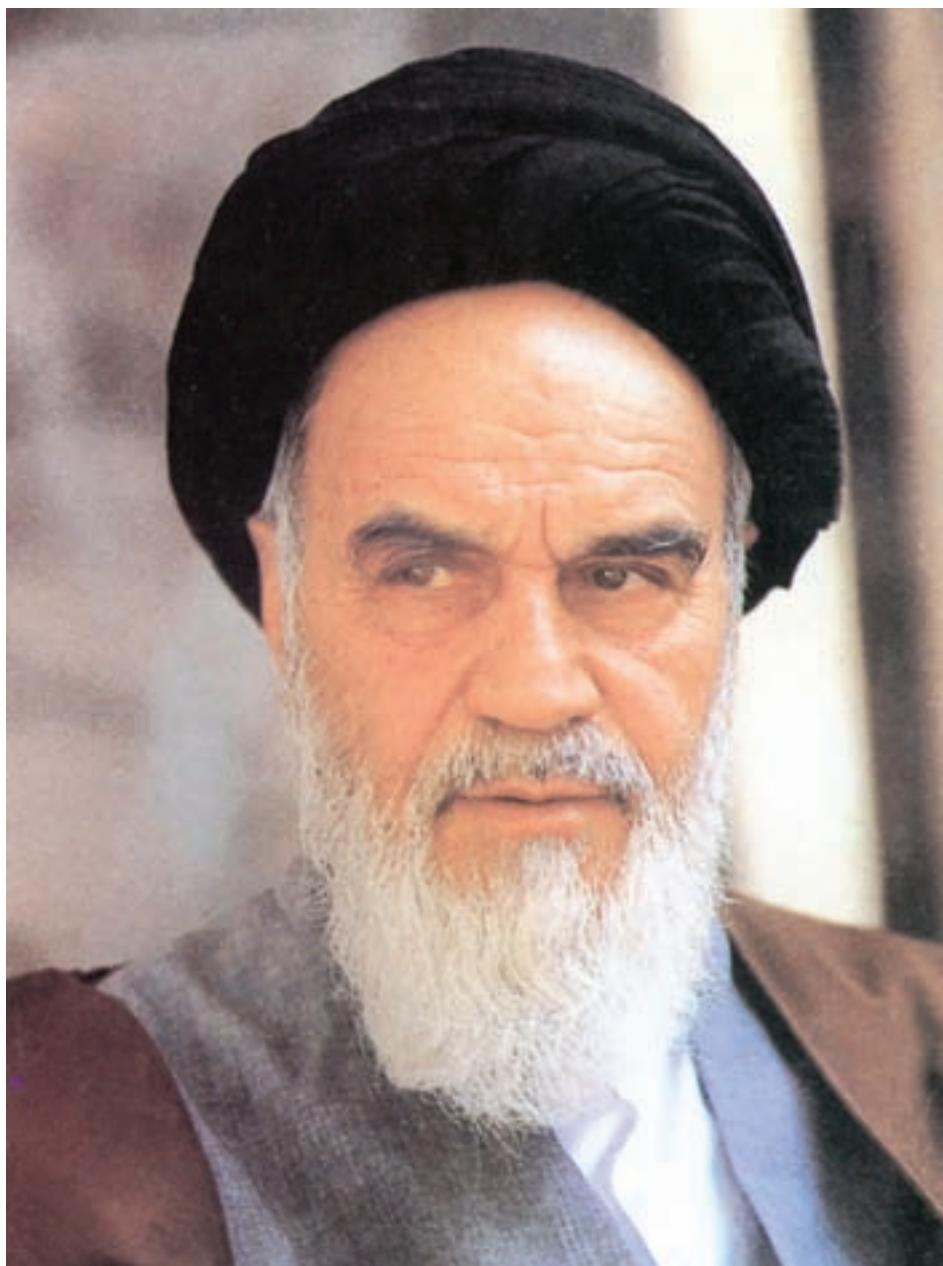

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد
و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست

۱

سخنی با هنرجویان

۱

سخنی با همکاران

۱

هدف کلی

۲

فصل اول: شناسایی ابزار آلات

۳

۱-۱- گیره لوله صحرایی

۴

۱-۲- کمان اره

۴

۱-۳- لوله بُر

۶

۱-۴- سوهان

۶

۱-۵- حدیده

۷

۱-۶- برقو

۷

۱-۷- لوله خم کن

۹

۱-۸- فرز دیوارکن

۱۰

۱-۹- دریل ضربهای

۱۰

۱-۱۰- مته معمولی

۱۱

۱-۱۱- مته الماسه

۱۱

۱-۱۲- روغن دان

۱۲

۱-۱۳- آچار شلاقی

۱۲

۱-۱۴- آچار لوله گیر

۱۳

۱-۱۵- آچار کلاعی

۱۳

۱-۱۶- دستگاه شلیک کن

۱۵

فصل دوم: شناسایی مواد

۱۶

۲-۱- انواع لوله ها

۱۹

۲-۲- گنجایش سیم ها در داخل لوله ها

۲۱	۲-۳ - کانال‌های پلاستیکی و فلزی
۲۲	۲-۴ - رول پلاک و رول بولت
۲۳	۲-۵ - اتصالات
۲۶	۲-۶ - انواع بست‌ها
۲۷	۲-۷ - برش لوله‌های برق (لوله‌های فولادی و P.V.C)
۲۷	۲-۸ - رزوه کردن لوله‌های فولادی
۲۸	۲-۹ - خم کردن لوله‌ها

۳۳ فصل سوم: فواصل استاندارد

۳۴	۳-۱ - اصول فنی و اینمنی که باید در سیم‌کشی مورد توجه قرار گیرد
----	--

۴۰ فصل چهارم: طراحی و محاسبه

۴۱	۴-۱ - جدول‌های استاندارد مقطع سیم‌ها به همراه جریان مجاز عبوری و فیوز لازم
۴۳	۴-۲ - محاسبه مقطع سیم از جدول و افت ولتاژ مجاز
۴۴	۴-۳ - طراحی تابلو توزیع و انتخاب فیوزهای مناسب
۴۷	۴-۴ - برآورد قیمت تجهیزات مورد نیاز
۴۸	۴-۵ - مقادیر افت ولتاژ در مدارهای فشار ضعیف
۴۹	۴-۶ - انتخاب لوله - سیم - فیوز

۵۵ فصل پنجم: سیم‌کشی توکار

۵۷	۵-۱ - آشنایی با فرز دیوارکن و چگونگی کار با آن
۵۷	۵-۲ - نصب قوطی کلید، پریز و تقسیم
۵۷	۵-۳ - سیم‌کشی مدارهای روشنایی توکار
۶۲	۵-۴ - سیم‌کشی مدارهای خبر و مکالمه
۶۳	۵-۵ - نصب تابلو و سربندی آن

۷۱ فصل ششم: سیستم‌های اعلام حریق

۷۲	۶-۱ - آشناسوzi
۷۲	۶-۲ - اجزای سیستم اعلام حریق
۷۵	۶-۳ - زون‌بندی (منطقه‌بندی) مدارهای سیستم اعلام حریق
۷۵	۶-۴ - اجرای سیستم اعلام حریق (نحوه‌ی نصب تجهیزات و سیم‌کشی)

فصل هفتم: آنتن و آنتن مرکزی

۸۱	
۸۲	۷-۱- تعریف آنتن
۸۳	۷-۲- نحوه انتشار امواج تلویزیونی
۸۳	۷-۳- نصب آنتن در مجتمع‌های مسکونی
۸۴	۷-۴- تأثیر آنتن‌ها بر روی یکدیگر
۸۴	۷-۵- معرفی اجزای آنتن معمولی
۸۹	۷-۶- مراحل برپا کردن آنتن معمولی
۹۰	۷-۷- ضرورت استفاده از سیستم آنتن مرکزی
۹۱	۷-۸- معرفی اجزای خاص آنتن مرکزی
۹۳	۷-۹- علایم اختصاری و نحوه نامگذاری تجهیزات
۹۴	۷-۱۰- مراحل طراحی آنتن مرکزی
۱۰۹	ضمیمه
۱۱۲	واژه‌نامه
۱۱۴	منابع مورد استفاده

جدول بودجه‌بندی زمانی پیشنهادی

فصل	ساعات
اول	۸
دوم	۲۴
سوم	۴
چهارم	۱۲
پنجم	۴۸
ششم	۸
هفتم	۱۶
جمع	۱۲۰

سخنی با هنرجویان

امروزه بیشتر افراد در زندگی روزمره خود به نوعی با انرژی الکتریکی در ارتباط هستند. از این انرژی، با توجه به نوع نیازمندی، استفاده‌های متعددی می‌شود که در هر مورد به کارگیری صحیح آن می‌تواند راه‌گشای کارهای روزانه ما باشد. همین‌طور، استفاده‌ناصحيح از آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری در برداشته باشد. در کتاب کارگاه سیم کشی (۲) سعی شده است با زبانی ساده روش‌های اصولی و جدید استفاده از انرژی الکتریکی در ساختمان‌های مسکونی آموزش داده شود. در این کتاب نحوه حفاظت، شناخت انواع لوله‌های برق و اتصالات مربوط به آنها، ابزار آلات مورد نیاز لوله‌کاری و چگونگی کار با آنها، همچنین نقشه‌کشی و اجرای کار با نقشه توضیح داده شده است. با مطالعه کتاب حاضر و اجرای تمرین‌های عملی، به راحتی می‌توان ساختمان‌های کوچک را لوله‌کاری و سیم‌کشی کرد.

سخنی با همکاران

کتاب کارگاه سیم کشی (۲) به عنوان درس دو واحدی، با توجه به هدف‌های رفتاری ارائه شده از سوی گروه برق، به تصویب کمیسیون تخصصی دفتر برنامه‌ریزی و تأليف آموزش‌های فنی و حرفة‌ای و کارداش رسانیده است. هدف از این درس، آشنا کردن هنرجویان با لوله‌کاری و سیم‌کشی تأسیسات الکتریکی ساختمان به طور اصولی و با استفاده از ابزار آلات مخصوص، نقشه و در نظر گرفتن روش‌های حفاظتی است. لازم است که همکاران عزیز جهت انجام آموزش‌های عملی کابین‌های آجری آستر شده به ابعاد $۳ \times ۲ \times ۲$ مترو مسقف در هنرستان احداث کنند تا عملیات لوله‌کاری به صورت روکار و توکار در آنها صورت پذیرد.

با آرزوی موفقیت برای شما
مؤلفان

هدف کلی

ایجاد توانایی سیم‌کشی توکار و روکار روشنایی و سیستم‌های جریان ضعیف با استفاده از لوله و داکت

فصل اوّل

شناسایی ابزار آلات

هدف‌های رفتاری :

هنرجو باید در پایان این فصل بتواند :

- ۱- انواع ابزار آلات مورد نیاز لوله‌کشی را شناس دهد.
- ۲- کاربرد هر یک از ابزارها را بیان کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۸	—	۸



۱- انواع ابزار آلات مورد نیاز لوله کشی

و به صورت سیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع دیگری از گیره لوله صحرایی وجود دارد که به جای فک متحرک، برای محکم کردن لوله از زنجیر استفاده می‌شود. لوله را در درون این گیره می‌بندند و عملیات برش، سوهان کاری، حدیده کاری و برقوزنی را روی آن انجام می‌دهند. شکل ۱-۱ انواع گیره لوله

صحرایی و نحوه استقرار آنها را نشان می‌دهد.

در این فصل با ابزاری که در سیم کشی با استفاده از لوله فولادی و لوله پولیکا^۱ (P.V.C) مورد استفاده قرار می‌گیرد، آشنا می‌شویم. این ابزار آلات به شرح زیر هستند:

۱-۱- گیره لوله صحرایی

این گیره دو فک ثابت و متحرک دارد که هر دو دارای انحنای آج هستند. گیره بر روی یک سه پایه تاشو مستقر می‌شود



شکل ۱-۱- چند نوع گیره لوله

۱- Polly Vinil Coloraid (P.V.C)

تیغ اره‌هایی که تعداد دندانه‌های آن زیاد است، استفاده می‌شود.

استفاده از این نوع تیغ اره‌ها، سرعت برش را زیاد می‌کند و امکان شکستن دندانه‌ها را در حین کار به حداقل می‌رساند. باید توجه داشت در موقع سوار کردن تیغ اره، دندانه‌های آن رو به جلو باشد. شکل ۱-۲ انواع کمان اره را نشان می‌دهد.

۱-۲ کمان اره

کمان اره از قسمت‌های مختلف کمان، دسته، فک‌های نگهدارندهٔ تیغه و مهرهٔ خروسوکی تشکیل شده است. از کمان اره در صنعت برق، برای بریدن لوله‌های فولادی و پولیکا استفاده می‌شود. تیغ اره‌های آهن‌بر با توجه به تعداد دندانه‌های آن در یک اینچ^۱ (T.P.I) متفاوت است و معمولاً برای بریدن لوله‌ها از



شکل ۱-۲- چند نمونه کمان اره آهن‌بر

لوله‌بر را باز کرده آن را طوری روی لوله قرار می‌دهیم که تیغه‌های برونده درست مقابله محل علامت‌گذاری شده قرار گیرند. در پایان دهانه لوله‌بر را با چرخاندن دسته آن جمع می‌کنیم و آن را می‌چرخانیم. پس از هر دور چرخش، دسته تنظیم فک‌ها را کمی محکم می‌کنیم تا لوله بریده شود. شکل ۱-۳ انواع لوله‌بر و دو نمونه کار عملی را نشان می‌دهد.

۳-۱ لوله‌بر

لوله‌بر وسیله‌ای برای بریدن لوله است. لوله‌برها یک یا چند تیغهٔ فولادی دایره‌ای شکل دارند که درون فک‌های آنها تعییه شده است.

برای بریدن لوله، ابتدا آن را اندازه گذاری می‌کنیم و سپس درون گیرهٔ لوله قرار داده محکم می‌کنیم. آن‌گاه دهانه

۱-T.P.I=Thread Per Inch



شکل ۱-۳ - چند نمونه لوله بُر


۱-۴ سوهان



شکل ۱-۴ - انواع سوهان ها

۱-۵ حدیده


برای ایجاد دندانه بر روی لوله ها از وسیله ای به نام حدیده استفاده می شود. حدیده ها با توجه به نوع لوله (آب یا برق) متفاوت هستند. برای لوله های برق از حدیده مخصوص لوله برق و برای لوله های آب از حدیده مخصوص لوله آب استفاده می شود. حدیده لوله برق قابل تنظیم نیست و باید برای هر لوله از حدیده دارای قطر مخصوص همان لوله استفاده کرد. شکل ۱-۵ - انواع حدیده لوله های آب و برق را نشان می دهد.

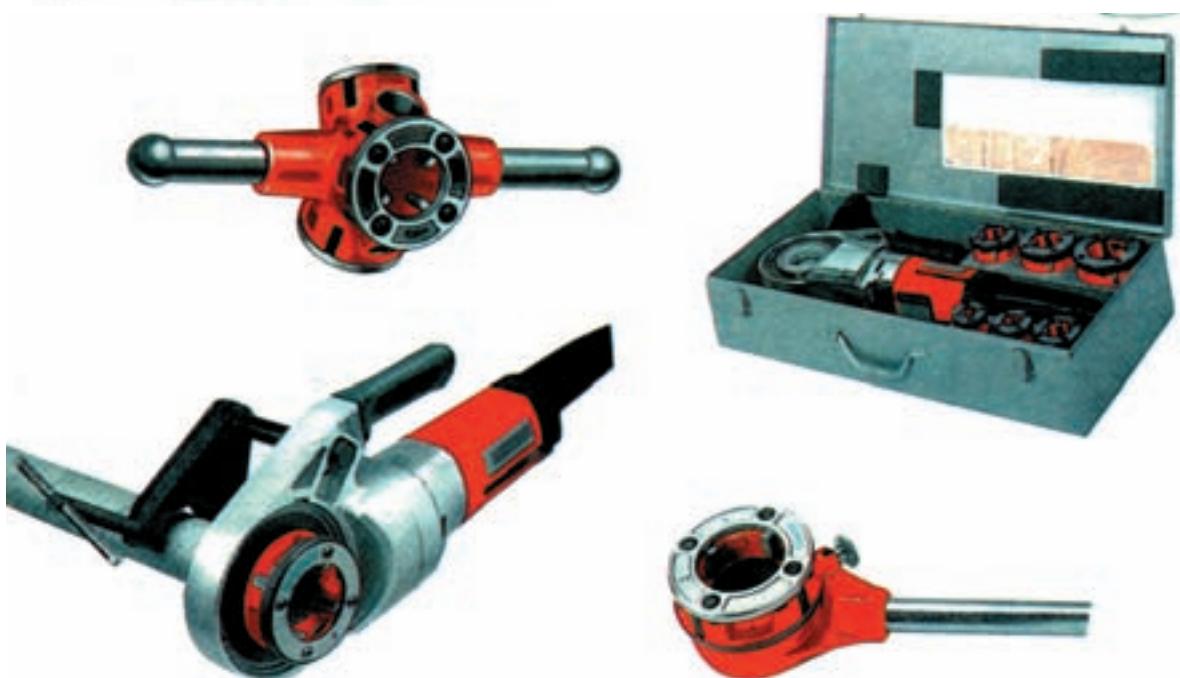

شکل ۱-۵ - چند نمونه حدیده لوله های آب و برق

بردن پلیسه‌ها) استفاده می‌شود. برقو از فولاد تُندر^۱ (H.S.S)

از برقو برای تمیز و صاف کردن سطح داخلی لوله‌ها (ازین ساخته می‌شود. شکل ۱-۶ انواع برقو را نشان می‌دهد.

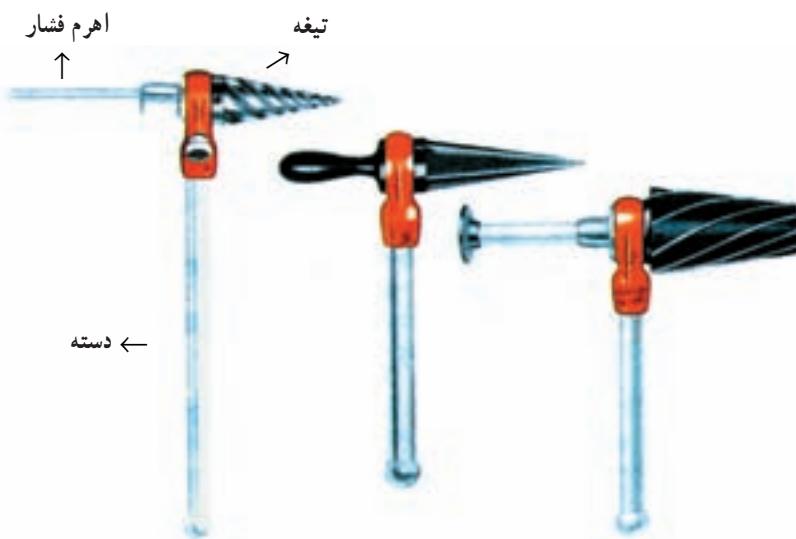


شکل ۱-۶- چند نمونه برقو

۱-۶- برقو



الف

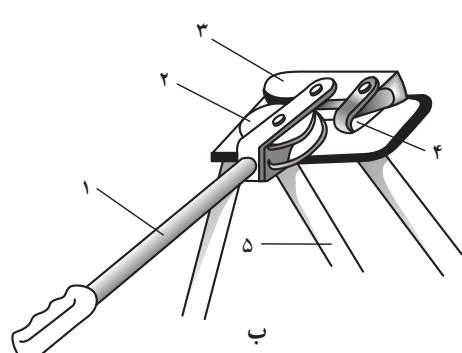

ب

این خم کن تشکیل شده است از :

۱- اهرم


۲- غلتک فرم دهنده

۳- پارچه ثابت خم کن

۴- بازوی نگهدار لوله

۵- پایه خم کن.

گاهی اوقات با استفاده از گیره‌های لوله که در آن سوراخهای مخصوص پیش‌بینی شده است می‌توان لوله‌های سبک را به کمک نیروی دست خم نمود.

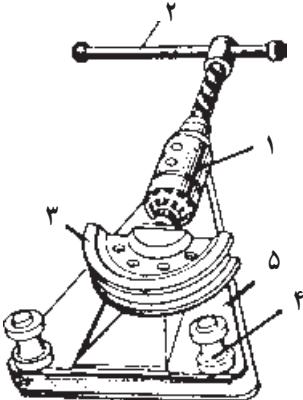

شکل ۱-۸

۲-۱- خم کن مکانیکی: اساس کار خم کن مکانیکی بر مبنای جکهای مکانیکی می باشد. طبق شکل ۱-۸ قسمتهای تشکیل دهنده این خم کن عبارت است از :

- ۱- جک مکانیکی (جک پیچی)
- ۲- اهرم (دسته) جک
- ۳- پارچه خم کن
- ۴- بازو های نگهدار لوله
- ۵- پایه خم کن

۲-۲- خم کن هیدرولیکی:

الف - خم کن هیدرولیکی دستی: خم کن هیدرولیکی دستی براساس جک های هیدرولیکی کار می کند و نیروی موردنیاز جهت خم کردن لوله توسط دست به اهرم جک منتقل می شود که آن هم از طرق پیستون به پارچه خم کن و سپس به لوله وارد می آید. قسمتهای اصلی خم کن هیدرولیکی دستی عبارت است از :

- ۱- جک هیدرولیک
- ۲- اهرم
- ۳- پارچه خم کن
- ۴- بازو های نگهدار لوله


۵- صفحات نگهدار لوله (که بازو های نگهدار لوله بر حسب سایز لوله ها در سوراخهایی که بر روی صفحات پیش بینی شده اند قرار داده می شوند) (شکل ۱-۹).

ب - خم کن هیدرولیکی برقی: این خم کن براساس جک های هیدرولیکی کار می کند و نیروی موردنیاز جهت حرکت پیستون در جک توسط الکتروموتور تأمین می گردد.


مطابق شکل ۱-۱۰ قسمتهای اصلی خم کن هیدرولیکی برقی عبارت است از :

- ۱- جک هیدرولیکی
- ۲- الکتروموتور
- ۳- پارچه خم کن
- ۴- بازو های نگهدار لوله

۵- صفحات نگهدار بازو ها. (در شکل فقط صفحه پایینی نمایش داده شده است).

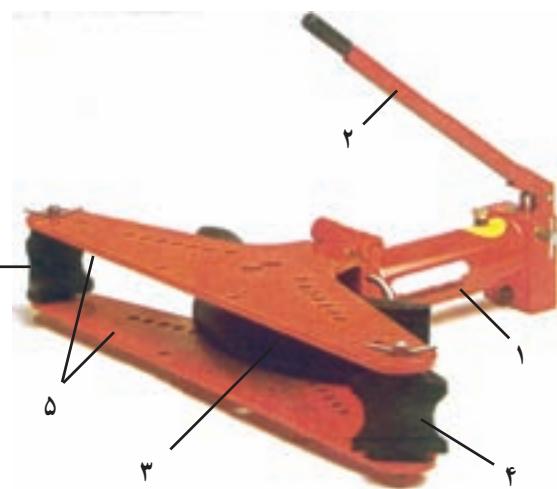

شکل ۱-۹

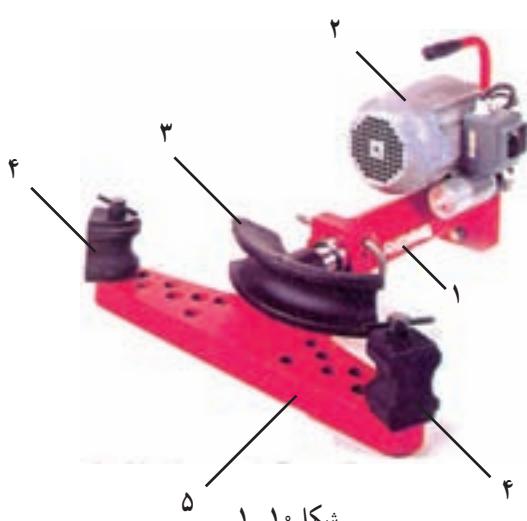

شکل ۱-۱۰



شکل ۱-۱۱

۱-۷-۴- خم کن های برقی: در این نوع خم کن از نیروی یک الکتروموتور برای خم کردن لوله های فولادی استفاده می شود. طبق شکل ۱-۱۱ با قرار دادن لوله داخل شیار قطعه فرم دهنده (۱) و روشن کردن الکتروموتور (۲) دستگاه اهرم (۳) به اندازه تنظیم شده حرکت کرده و لوله را به دور قطعه فرم دهنده می چرخاند و خم می زند. با این دستگاه می توان لوله را تا 180° درجه خم کرد. با تغییر سایز لوله های فرم دهنده لوله نیز تغییر می کند.



استفاده از فرز دیوارکن برای برش دیوارهای آجری و بندهای آجر

۱-۸- فرز دیوار کن
برای لوله کاری توکار لازم است مسیر عبور لوله ها کنده شود. برای این کار از فرز دیوار کن استفاده می شود. فرز دیوارکن دارای دو تیغه مدور است (نوع تیغه ها با توجه به جنس محل برش انتخاب می شود) که می توان با تنظیم فاصله بین این دو تیغه شیار مورد نظر را در سطح کار ایجاد کرد. فاصله بین دو تیغه فرز به قطر لوله ای که قرار است داخل دیوار قرار گیرد بستگی دارد. شکل ۱-۱۲ فرز دیوار کن را در حالت های مختلف کار نشان می دهد.



استفاده از فرز دیوارکن برای برش سنگ های ساختمانی

شکل ۱-۱۲

۱-۹- دریل ضربه‌ای

که با تغییر وضعیت دکمه، از آنها به عنوان دریل ضربه‌ای نیز می‌توان استفاده کرد. بعلاوه، با استفاده از ابزار مخصوصی که بر روی دریل بسته می‌شود، می‌توان جای قوطی کلیدهای گرد را درآورد. شکل ۱-۱۳ دریل ضربه‌ای و نحوه درآوردن جای قوطی کلید را نشان می‌دهد.

دستگاهی است شبیه دریل معمولی که برای سوراخ کردن دیوارها از آن استفاده می‌شود. طرز کار این دستگاه بدین صورت است که علاوه بر حرکت دورانی، ضربات عمودی نیز بر سطح کار وارد می‌کند و سرعت سوراخ کاری را افزایش می‌دهد. بر روی بدنه بعضی از دریل‌های معمولی دکمه‌ای تعییه شده است



دریل ضربه‌ای



نحوه درآوردن جای قوطی کلید

شکل ۱-۱۳

۱-۱۰- متله معمولی

جنس این متله از فولاد تندبر (H.S.S) است و برای (شکل ۱-۱۴).




شکل ۱-۱۴- انواع متله‌های معمولی

۱۱-۱- مته الماسه

ساقه این مته ها معمولی و نوک بُرنده آن از جنس الماس است که بر

برای سوراخ کردن دیوارها از مته الماسه استفاده می شود. روی ساقه جوش داده می شود (شکل ۱-۱۵).

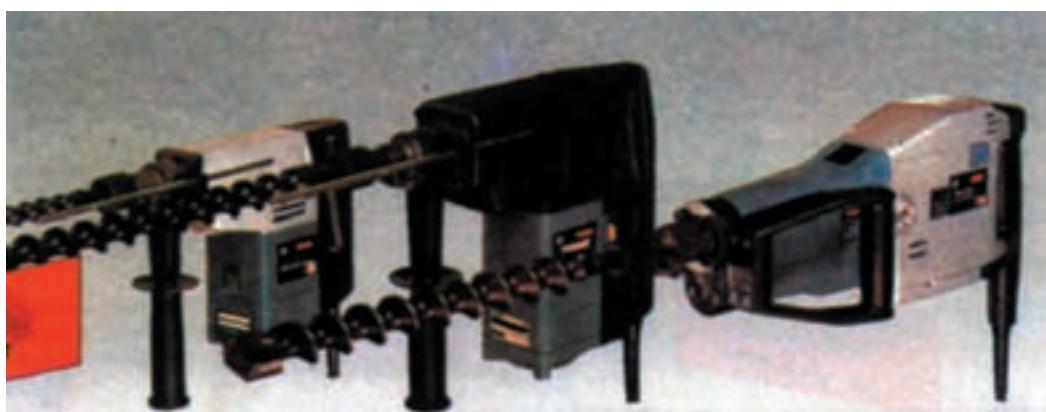

شکل ۱-۱۵

۱۲-۱- روغن دان

کوچک روغن، یک پمپ و یک لوله نازک برای هدایت روغن

تشکیل شده است. شکل ۱-۱۶ انواع مختلف روغن دان را
نشان می دهد.

از روغن دان برای روغن کاری قسمت های متحرک و سایل

کم کردن اصطکاک استفاده می شود. ساختمان آن از یک مخزن



شکل ۱-۱۶- چند نوع روغن دان

۱۳- آچار شلاقی

به کمک مهره‌ای قابل تنظیم است. شکل ۱-۱۷ چند نوع آچار از این آچار برای باز و بسته کردن لوله‌ها استفاده می‌شود. شلاقی را نشان می‌دهد. این آچار دو فک ثابت و متحرک دارد که فک متحرک آن



شکل ۱-۱۷- چند نوع آچار شلاقی

۱۴- آچار لوله‌گیر

متصل می‌شود. برای ایجاد اصطکاک بین آچار و لوله، فک‌ها را به صورت آجدار می‌سازند. شکل ۱-۱۸ چند نوع آچار لوله‌گیر می‌شود. این آچار نیز از دو فک ثابت و متحرک تشکیل شده که فک ثابت به دسته و فک متحرک با مهره تنظیم به دسته



شکل ۱-۱۸- چند نوع آچار لوله‌گیر


۱۵- آچار کلاگی

وارد کند. در ضمن، این آچار قابل تنظیم نیز می باشد. شکل

۱۹- چند نوع آچار کلاگی را نشان می دهد.

فک های این آچار شبیه انبردست معمولی است؛ ولی

بلند بودن دسته های آن باعث می شود که نیروی بیشتری به کار

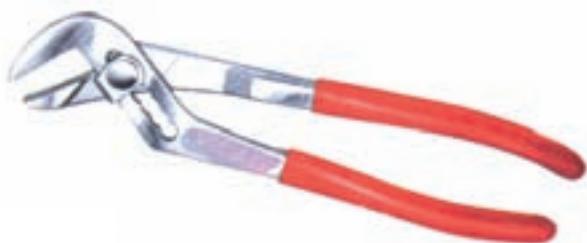

شکل ۱۹- چند نوع آچار کلاگی

۱۶- دستگاه شلیک کن

چاشنی و جنس کار (فولاد یا بتن) بستگی دارد.

چاشنی های در انواع مختلف ضعیف، متوسط ضعیف، متوسط، متوسط قوی و قوی برای کاربردهای مختلف ساخته می شوند. در ضمن، این دستگاه ها نیز علاوه بر چاشنی های مختلف دارای درجه تنظیمی برای تنظیم قدرت شلیک نیز هستند.

برای انجام کارهای متفاوت با توجه به جنس کار، از تفنگ و چاشنی های مختلفی استفاده می شود. در جدول ۱-۱ مشخصات انواع شلیک کن ها و چاشنی های مختلف برای کارهای متفاوت نشان داده شده است.

این دستگاه که نام دیگر شنگ انفجاری است، برای اتصالات، قالب بندی بتن، اتصالات موقت در کارگاه های ساختمانی، نصب سازه های چوبی، لوله کشی برق و نصب ورق های موجدار و ساده بر روی سقف و دیوار به کار می رود. این ابزار نیازی به برق ندارد و شامل تفنگ، چاشنی و میخ است. با فشار ماسه این تفنگ، مواد منفجره (چاشنی) درون محفظه احتراق آن مشتعل می شود و فشار زیادی ایجاد می گردد. این فشار زیاد باعث حرکت می شود و با ضربه وارد کردن بر آن در بتن یا فولاد فرو می برد. نفوذ میخ در کار به عواملی نظیر طول میخ، قدرت



شکل ۲۰- چند نمونه تفنگ و چاشنی و میخ و طرز کار آنها

جدول ۱-۱_ مشخصات انواع شلیک کن‌ها و چاشنی‌های مربوط به آنها

کاربرد	چاشنی						کالبیر (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	وزن (کیلوگرم)	مدل
	سیاه	قرمز	آبی	زرد	زره‌ای	قهوه‌ای				
نصب پوشش‌های عایق انعطاف‌پذیر به دیوارهای بتن اولیه در تونل‌ها با استفاده از میخ‌های مخصوص		•		•	•		۹	۲۹۰	۲/۲	P45
انواع اتصالات به بتن و فولاد، بست‌زنن، میخ‌کاری، اتصالات پانل‌های گچی، زیرسازی سقف				•			۹	۳۱۰	۲/۲	P60
انواع اتصالات به بتن و فولاد، نصب چوب و انواع پروفیل بر روی فولاد، نصب سیستم‌های آتش نشانی بر روی فولاد		•		•			۹	۳۷۰	۲/۶	P200
نصب انواع شبکه‌های فولادی و انواع ورق‌های فلزی بر روی بتن و فولاد	•	•	•				۱۴	۳۵۶	۳/۵۲	P230

پرسش



- ۱- موارد استفاده گیره لوله صحرایی را بیان کنید.
- ۲- برای بریدن لوله‌های فولادی از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- ۳- کاربرد حدیده چیست؟
- ۴- انواع لوله خم کن را نام ببرید.
- ۵- تفاوت دریل ضربه‌ای و دریل معمولی را بیان کنید.
- ۶- انواع مته را نام برد، کاربرد هر یک را بنویسید.
- ۷- تفاوت آچار شلاقی با آچار کلاگی را شرح دهید.
- ۸- چه موقع از دستگاه شلیک کن استفاده می‌شود؟

فصل دوم


شناسایی مواد

هدف‌های رفتاری:

هرجو باید در پایان این فصل بتواند:

- ۱- انواع لوله‌های مورد مصرف در برق را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۲- کاربرد هر یک از لوله‌ها را بیان کند.
- ۳- رول پلاک و رول بولت را از هم تشخیص دهد.
- ۴- انواع اتصالات فلزی P.V.C (بوش‌ها، زانو، سه راه، چهار راه) را نام برده کاربرد هر یک را بیان کند.
- ۵- انواع جعبه تقسیم روکار را نام برده و کاربرد هر یک را بیان کند.
- ۶- انواع بست‌ها را نام ببرد.
- ۷- لوله‌های فولادی و C . P . V را برش دهد.
- ۸- سر لوله‌های فولادی را رزوه کند.
- ۹- لوله‌های فولادی و P . V . C را خم کند.
- ۱۰- اتصالات سر به سر، انشعاب‌های لوله‌های فولادی و C . P . V را انجام دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۴	۱۶	۸

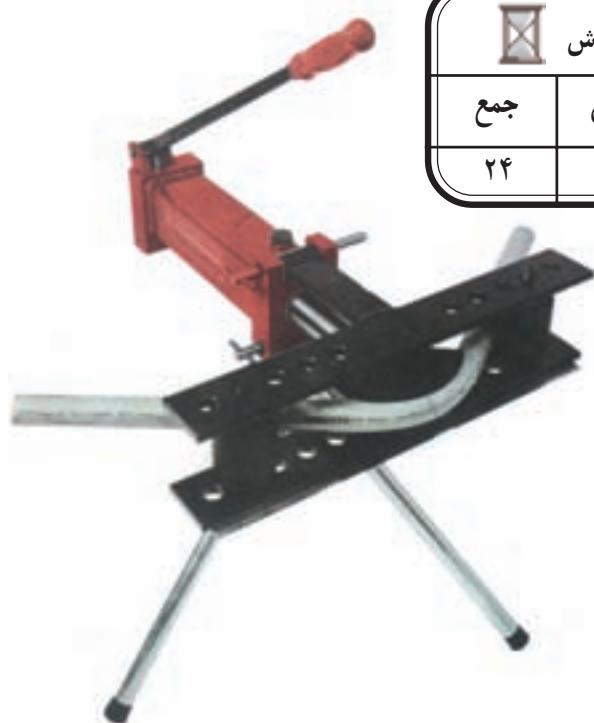

۲—مواد مصرفی در سیم‌کشی توکار و روکار

۱—۱—۲—لوله‌های خرطومی پلاستیکی: این لوله‌ها کاملاً عایق و از جنس P.V.C هستند و در بسته‌های ۵۰ یاردی (۴۵ متری) و در اندازه‌های اسمی ۱۱، ۱۳، ۱۶ و ... ساخته می‌شوند. از این لوله‌ها در مناطق خشک و بهصورت توکار استفاده می‌شود. انعطاف‌پذیری زیاد و ارزان بودن از محاسن و پایین بودن استقامت مکانیکی از معایب این لوله‌ها است. شکل ۱—۲ لوله خرطومی پلاستیکی را نشان می‌دهد. امروزه لوله‌های خرطومی پلاستیکی در سیم‌کشی به کار نمی‌رود و فقط از لوله خرطومی با شیار باز در سیم‌کشی اتومبیل استفاده می‌شود.

در این فصل از کتاب، با مواد مصرفی در سیم‌کشی روکار و توکار برق آشنا می‌شویم:

۱—۲— انواع لوله‌ها

انواع لوله‌های مورد مصرف عبارتند از:

۱—۲—۱—لوله‌های خرطومی پلاستیکی (P.V.C)

۱—۲—۲—لوله‌های پلاستیکی سخت

۱—۲—۳—لوله‌های خرطومی فلزی

۱—۲—۴—لوله‌های فولادی



شکل ۱—۲—چند نوع لوله خرطومی

سیم زمین استفاده کرد؛ بلکه باید در داخل لوله علاوه بر سیم‌های حامل جریان سیم جداگانه‌ای به عنوان سیم زمین قرار داد. این لوله‌ها به صورت شاخه‌های ۶ متری و در اندازه‌های $\frac{5}{8}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ اینچ یا $1\frac{1}{2}$ ، $2\frac{1}{2}$ و $3\frac{1}{2}$ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

شکل ۲ - نمونه‌هایی از لوله‌های پلاستیکی سخت (P.V.C) و اتصالات مربوط را نشان می‌دهد.

۱-۲- لوله‌های پلاستیکی سخت (P.V.C) :

این لوله‌ها کاملاً عایق و از جنس P.V.C سخت هستند. مقاوم بودن در مقابل مواد شیمیایی، استحکام مکانیکی، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، سبکی و ارزانی قیمت و عدم اشتعال از محاسن این لوله‌هاست. ضربه‌پذیری و تغییر شکل دادن در مقابل حرارت از معایب این لوله‌ها به شمار می‌آید. از این لوله‌ها به صورت روکار و توکار استفاده می‌شود. از آنجا که این لوله‌ها از نظر الکتریکی کاملاً عایق هستند، لذا نمی‌توان از آنها به عنوان



شکل ۲- لوله‌های C.P.V. و اتصالات مربوط به آنها



شکل ۳- اتصال موتور توسط لوله خرطومی فلزی و یک نمونه

لوله خرطومی فلزی

۱-۳- لوله‌های خرطومی فلزی: این نوع لوله،

فلزی و قابل انعطاف است و از آن برای ارتباط لوله فولادی یا تابلو به جعبه اتصال موتورها و به صورت روکار استفاده می‌شود.

شکل ۳-۲ اتصال یک موتور الکتریکی به تابلو برق را با استفاده از لوله خرطومی فلزی نشان می‌دهد.

لوله‌های Pg که در اندازه‌های ۹، ۱۱، ۱۶، ۲۱، ۲۹، ۳۶، ۴۲، ۴۸ و ساخته می‌شوند؛ لوله‌های اینچی که در اندازه‌های $\frac{3}{4}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ اینچ ساخته می‌شوند؛ لوله‌های میلی‌متری که در اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

هر یک از این لوله‌ها دارای حدیده و اتصالات مخصوص به خود هستند. شکل ۲-۴ انواع لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه را نشان می‌دهد.

۲-۱-۴ - لوله‌های فولادی: لوله‌های فولادی در دو نوع سیاه و گالوانیزه و با طول‌های ۳ تا ۵ متر ساخته می‌شوند. لوله سیاه را در جاهای خشک و لوله گالوانیزه را در جاهای مرطوب به صورت روکار و توکار مورد استفاده قرار می‌دهند. کاربرد این لوله‌ها معمولاً در کارگاه‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، و... است. مقاومت مکانیکی و قدرت ضربه‌پذیری از مزایای این لوله‌ها می‌باشد.

لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه در سه مقیاس متفاوت ساخته می‌شوند که عبارتند از :



شکل ۴-۲ - انواع لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه

۲-۲- گنجایش سیم‌ها در داخل لوله‌ها

جدول ۲-۱- گنجایش سیم‌ها در لوله‌های فولادی Pg

گنجایش تعداد سیم‌ها در یک لوله فولادی					سطح مقطع سیم به میلی‌مترمربع
۶	۵	۴	۳	۲	
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱/۵
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۲/۵
۱۶	۱۲/۵	۱۱	۱۱	۱۱	۴
۲۱	۱۶	۱۲/۵	۱۱	۱۱	۶
۲۹	۲۱	۲۱	۱۶	۱۲/۵	۱۰
۲۹	۲۹	۲۱	۲۱	۲۱	۱۶
۳۶	۳۶	۲۹	۲۹	۲۱	۲۵

مثال ۲ : سیم نمره ۶ میلی‌مترمربع

مثال ۱ : سیم نمره ۱/۵ میلی‌مترمربع

از لوله شماره ۱۱ سه رشته سیم، از لوله شماره ۱۳/۵

از لوله شماره ۱۱، شش رشته می‌توان عبور داد.

چهار رشته سیم، از لوله شماره ۱۶ پنج رشته سیم و از لوله

شمارة ۲۱ شش رشته سیم می‌توان عبور داد.

جدول ۲-۲- گنجایش سیم‌ها در لوله‌های فولادی اینچی

اندازه اسمی لوله‌های اینچی						سطح مقطع سیم به میلی‌مترمربع
۱/۴ اینچ	۱ اینچ	۳/۴ اینچ	۳/۴ اینچ	۵/۸ اینچ	جداره ضخیم	
۲۵	۲۱	۱۰	۱۲	۷	۸	۱
۳۱	۱۸	۹	۱۰	۶	۷	۱/۵
۲۴	۱۴	۸	۸	۵	۶	۲/۵
۱۶	۹	۴	۵	۳	۳	۴
۱۲	۷	۳	۴	۲	۳	۶
۷	۴	۲	۳	-	-	۱۰
۵	۳	-	۲	-	-	۱۶
۳	۲	-	-	-	-	۲۵

ضخیم دو رشته سیم و از لوله $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{4}$ که هر دو به صورت

مثال: سیم نمره ۱۰ میلی متر مربع

جداره ضخیم ساخته می شوند، به ترتیب چهار و هفت رشته سیم

از لوله $\frac{5}{8}$ جداره نازک و ضخیم نمی توان استفاده کرد.

از لوله $\frac{3}{4}$ جداره نازک سه رشته سیم، از لوله $\frac{3}{4}$ جداره می توان عبور داد.

جدول ۲-۳ - گنجایش سیم ها در لوله های فولادی میلی متری

اندازه اسمی لوله های میلی متری								سطح مقطع سیم به میلی متر مربع	
۳۲ میلی متر		۲۵ میلی متر		۲۰ میلی متر		۱۶ میلی متر			
جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم		
۳۵	۳۸	۱۹	۲۲	۱۲	۱۳	۷	۸	۱	
۳۱	۳۳	۱۷	۱۹	۱۰	۱۲	۶	۷	۱/۵	
۲۴	۲۶	۱۳	۱۵	۸	۹	۴	۵	۲/۵	
۱۶	۱۷	۹	۱۰	۵	۶	۳	۳	۴	
۱۲	۱۳	۷	۷	۴	۵	۲	۳	۶	
۷	۸	۴	۴	۲	۳	-	-	۱۰	
۵	۶	۳	۳	-	۲	-	-	۱۶	
۳	۴	۲	۲	-	-	-	-	۲۵	

جداره نازک ده رشته سیم، از لوله ۲۵ میلی متر جداره ضخیم

مثال: سیم نمره ۴ میلی متر مربع

از لوله ۱۶ میلی متر جداره نازک و ضخیم هر کدام سه رشته

نه رشته سیم، از لوله ۳۲ میلی متر جداره نازک هفده رشته سیم

و از لوله ۳۲ میلی متر جداره ضخیم شانزده رشته سیم می توان

از لوله ۲۰ میلی متر جداره نازک شش رشته سیم، از لوله ۲۰ میلی متر جداره ضخیم پنج رشته سیم، از لوله ۲۵ میلی متر عبور داد.

از لوله ۱۶ میلی متر جداره نازک و ضخیم هر کدام سه رشته

سیم، از لوله ۲۰ میلی متر جداره نازک شش رشته سیم، از لوله

۲۰ میلی متر جداره ضخیم پنج رشته سیم، از لوله ۲۵ میلی متر عبور داد.

جدول ۲-۴ - گنجایش سیم ها در لوله های P.V.C میلی متری

اندازه اسمی لوله های پولیکا (P.V.C) میلی متری				سطح مقطع سیم به میلی متر مربع
Pg21 ۲۵/۵ میلی متر	Pg16 ۱۹/۹ میلی متر	Pg13/5 ۱۸ میلی متر	Pg11 ۱/۶ میلی متر	
۳۴	۲۰	۱۲	۷	۱
۳۰	۱۸	۱۱	۶	۱/۵
۲۳	۱۴	۸	۵	۲/۵
۱۵	۹	۵	۳	۴
۱۲	۷	۴	۲	۶
۷	۴	۲	-	۱۰
۵	۳	۲	-	۱۶
۳	۲	-	-	۲۵

لوله ۲۵/۵ میلی‌متر، بیست و سه رشته سیم می‌توان عبور داد.

مثال: سیم نمره ۲/۵ میلی‌متر مربع

از لوله ۱۶/۶۴ میلی‌متر پنج رشته سیم، از لوله ۱۸ میلی‌متر

هشت رشته سیم، از لوله ۸۹/۹ میلی‌متر چهارده رشته سیم و از

جدول ۵— گنجایش سیم‌ها در لوله‌های (P.V.C) اینچی

اندازه اسمی لوله‌های (P.V.C) اینچی								سطح مقطع سیم به میلی‌متر مربع
۱۴ اینچ	۱۱ اینچ	۳/۴ میلی‌متر	۵/۸ میلی‌متر					
جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	
۳۰	۲۵	۱۹	۲۰	۹	۱۲	۶	۷	۱
۲۶	۳۱	۱۸	۱۸	۸	۱۰	۵	۶	۱/۵
۲۱	۲۴	۱۳	۱۴	۶	۸	۴	۵	۲/۵
۱۳	۱۶	۸	۹	۴	۵	۲	۳	۴
۱۰	۱۲	۶	۷	۳	۴	۲	۲	۶
۶	۷	۴	۴	۲	۲	—	—	۱۰
۵	۵	۳	۳	—	—	—	—	۱۶
۳	۳	۲	۲	—	—	—	—	۲۵

مثال: سیم نمره ۱۰ میلی‌متر مربع

از لوله $\frac{5}{8}$ جداره نازک و ضخیم نمی‌توان استفاده کرد.

از لوله $\frac{3}{4}$ جداره نازک و ضخیم هر کدام دو رشته سیم، از

لوله ۱۰ جداره نازک و ضخیم هر کدام چهار رشته سیم، از لوله

$\frac{1}{4}$ جداره نازک هفت رشته سیم و از لوله $\frac{1}{4}$ جداره ضخیم

شش رشته سیم می‌توان عبور داد.

۳— کانال‌های پلاستیکی و فلزی

این کانال‌ها دارای اشکال و ابعاد مختلف بوده از زیبایی و

ظرافت خاصی نیز برخوردار هستند. درون این کانال‌ها، سیم‌های

حامل جریان و بر روی در آنها کلید و پریز نصب می‌شود. از این

کانال‌ها معمولاً در ساختمان‌های پیش‌ساخته و یا جاهایی که امکان

کندن دیوار وجود ندارد، استفاده می‌شود. شکل ۵-۲ چند

نمونه از این کانال‌ها و کاربرد آنها را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲—کانال‌های پلاستیکی و نحوه نصب وسایل بر روی آنها

این تفاوت که جنس آن فلزی و دو یا چهار تکه است که بهوسیلهٔ فنر دایره‌ای از ابتدا و انتهای نگاه داشته می‌شود . پیچ به کار رفته در آن معمولی و به مهره‌ای که در انتهای رول بولت قرار دارد، متصل است. با محکم کردن پیچ، مهره به سمت ابتدای رول بولت حرکت کرده سبب باز شدن دو یا چهار تکه رول بولت در داخل دیوار و محکم شدن آن می‌شود. شکل ۶-۲-ب یک نمونه از رول بولت را نشان می‌دهد.


۴-۲—رول پلاک و رول بولت

رول پلاک یک زائد پلاستیکی یا چوبی است که پس از سوراخ کردن دیوار، آن را درون سوراخ قرار می‌دهند و سپس با استفاده از پیچ خودکار، وسیله را به آن می‌بندند. به این ترتیب پیچ کاملاً محکم شده به آسانی از دیوار خارج نمی‌شود. شکل ۶-۲-الف انواع رول پلاک با پیچ را نشان می‌دهد .

اگر وسیله‌ای وزن زیادی داشته باشد ، از رول بولت استفاده می‌شود . رول بولت تقریباً مشابه رول پلاک است؛ با



ب

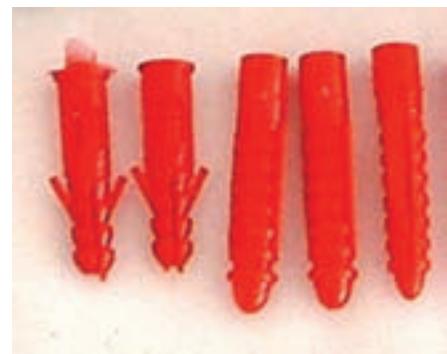

الف

شکل ۲-۶

تقسیم‌های چهارگوش بدون رزوه از بوشن خاصی که از جنس

برنج است، استفاده می‌شود (شکل ۲-۸).

تبدیل: اگر بخواهند از یک جعبه تقسیم سه یا چهار راهه با سوراخ‌های یک اندازه، لوله‌ای کم قطر انشعاب بگیرند، از تبدیل استفاده می‌کنند. شکل ۲-۹ نمونه‌ای از تبدیل را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۹ - تبدیل



شکل ۲-۸

زانو: گاهی اوقات خم کردن لوله بهوسیله لوله خم کن با توجه به موقعیت کار امکان پذیر نیست. بدین لحاظ از خم‌های آماده استفاده می‌شود. استفاده از این نوع خم‌ها، سرعت کار را بیشتر می‌کند. شکل ۱۰-۲ یک نمونه خم آماده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰-۲ - خم ۹۰ درجه آماده

برای اتصال، انشعاب و خم در لوله‌ها، اتصالات خاصی به کار می‌رود. مهم‌ترین این اتصالات بوشن، زانو، سه راه و چهارراه هستند. هر کدام از این اتصالات، برای منظور خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوع لوله و قطر آن از اتصالات هم جنس و هم قطر استفاده می‌شود.

با توجه به این که لوله‌های فولادی و P.V.C بیش‌ترین کاربرد را در صنعت دارند، انواع اتصالات فلزی و P.V.C مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۵-۲ - اتصالات فلزی:

بوشن: برای ارتباط بین دو لوله و اتصال آنها، از بوشن استفاده می‌شود. شکل ۷ - ۲ نمونه‌هایی از بوشن فلزی را نشان می‌دهد. برای اتصال لوله به تابلو فیوز، قوطی کلید و جعبه



شکل ۲-۷

می شود. باید توجه داشت که در این اتصالات به دلیل کمی حجم محفظه، عمل انشعب گرفتن از سیم ها مجاز نیست و از آنها تنها به عنوان هدایت بهتر فنر و سهولت کار سیم کشی استفاده می شود (شکل ۲-۱۱).

اتصالات درب دار: در مسیرهایی که طول لوله کاری زیاد بوده یا بیش از دو خم در مسیر باشد (بیشتر از دو خم در یک مسیر عبور فنر را مشکل یا غیر ممکن می کند) و نیز برای گرفتن انشعب لوله، از دو راهی، سه راهی و زانویی دردار استفاده



شکل ۲-۱۱- انواع اتصالات درب دار

یک تا چهار راه در اندازه ها و جنسهای متفاوت ساخته می شوند.
شکل ۲-۱۲ انواع جعبه تقسیم های گرد مربوط به لوله های فولادی را نشان می دهد.

جعبه تقسیم های گرد: برای ارتباط لوله ها به یکدیگر و نیز گرفتن انشعب از سیم ها، جعبه تقسیم های مختلفی به کار می رود که یکی از انواع آن جعبه تقسیم های گرد است. این جعبه ها، از



شکل ۲-۱۲- انواع جعبه تقسیم های گرد لوله های فولادی، در ساده و قلاب دار آنها

دربوش: برای مسدود کردن یک یا تعدادی از سوراخ های جعبه تقسیم گرد از دربوش استفاده می شود (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳- دربوش


جعبه تقسیم های چهارگوش: از آن جا که جعبه تقسیم های این جعبه ها دارای رزووه نیست و برای اتصال لوله به آنها باید از گرد حداکثر چهارراه هستند، در مسیری که تعداد لوله ها بیشتر بوشن و بوش برنجی استفاده کرد. شکل ۲-۱۴ چند نمونه باشد از جعبه تقسیم چهار گوش استفاده می شود. سوراخ های جعبه تقسیم چهارگوش را نشان می دهد.



شکل ۲-۱۴- چند نوع جعبه تقسیم چهارگوش فلزی مخصوص لوله های فولادی

۲-۵-۲- اتصالات P.V.C: لوله های P.V.C باشد از چسب مخصوص C.V.P استفاده کرد تا


اتصالات کاملاً محکم شود و آب به داخل لوله ها نفوذ نکند. نیز دارای اتصالات مخصوص به خود هستند که شامل بوشن، زانوی معمولی، دوراهی، سه راهی و زانوی دردار، جعبه تقسیم گرد و چهارگوش و قوطی کلید است. در اتصال لوله های

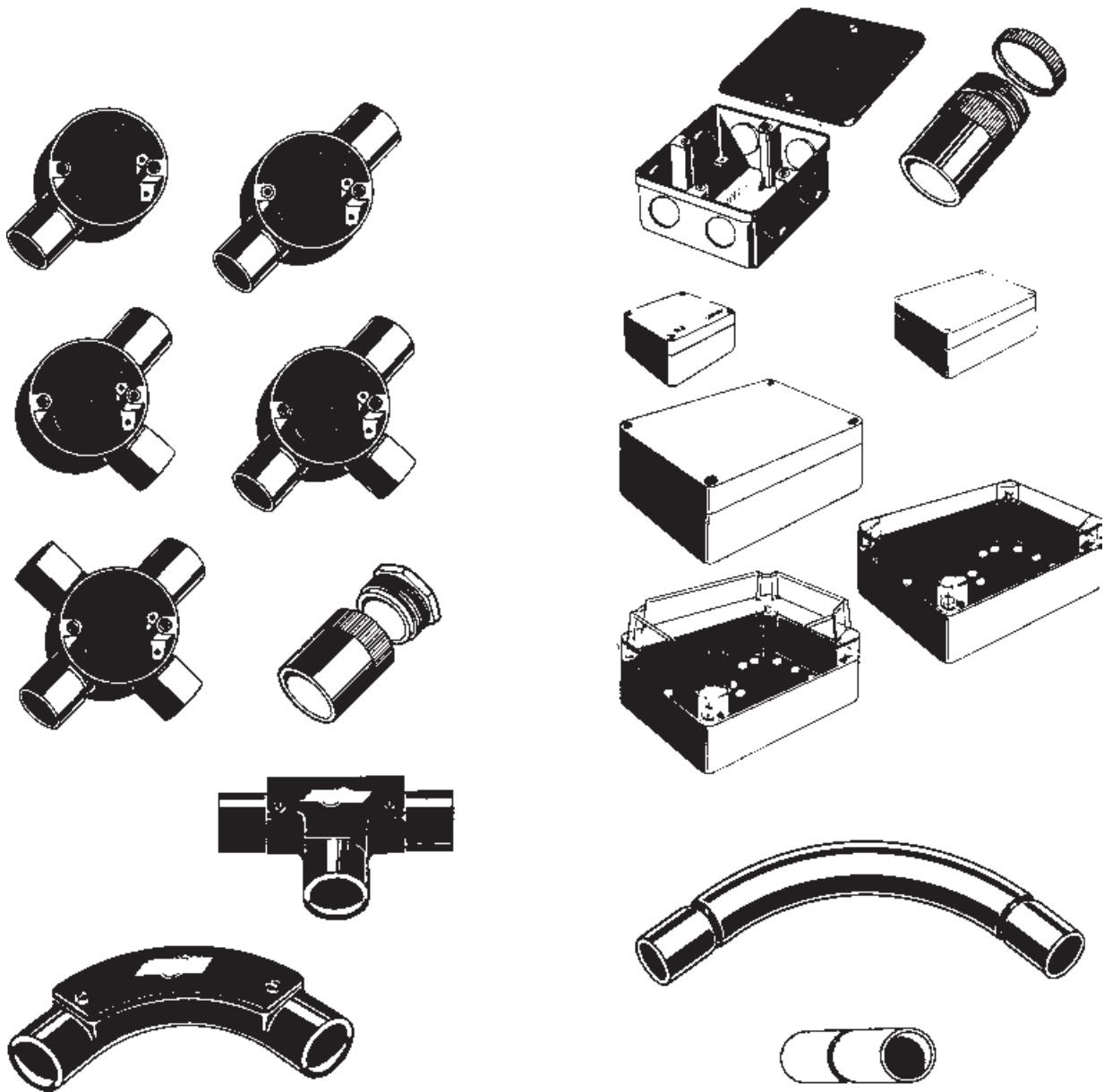

شکل ۲-۱۵- انواع اتصالات لوله‌های P.V.C

می‌دارند، سپس لوله‌ها به وسیله بست فلزی و رول پلاک روی دیوار محکم می‌کنند. بست‌ها با توجه به جنس، نوع و قطر لوله‌ای که باید در آن قرار گیرد، انواع مختلفی دارند. شکل ۲-۱۶ فاصله بین بست‌ها بسته به شرایط لوله‌کاری بین ۱ تا ۲ متر است.

۶- انواع بست‌ها
برای نصب لوله‌ها در لوله کاری روکار، از بست‌های مخصوصی استفاده می‌شود که معمولاً از جنس فلز با P.V.C هستند. البته برای نصب لوله‌های فولادی، بست‌های فولادی به کار می‌رود. هنگام نصب لوله‌های فولادی، ابتدا با استفاده از یک میخ بلند لوله‌ها را به طور موقت روی سطح دیوار نگاه

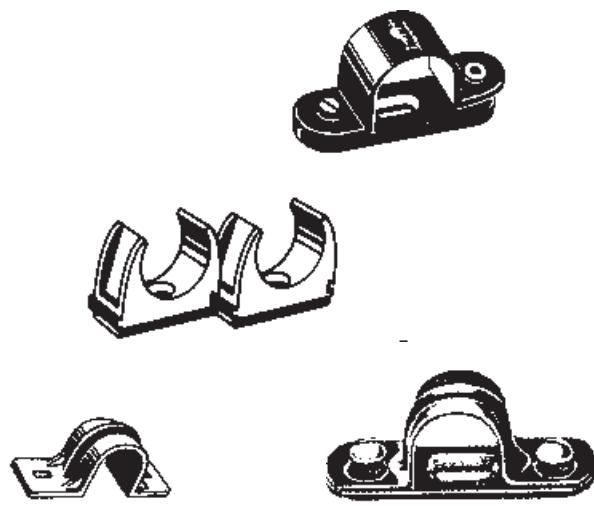

شکل ۲-۱۶- انواع بستهای فلزی و P.V.C

می‌توان پلیسه‌های حاصل از برش را از بین بُرد.

۲-۸- رزوه کردن لوله‌های فولادی



با توجه به این که لوله‌های فولادی طول مشخصی دارند، هنگام لوله کشی در مسافت‌های طولانی باید چند شاخه لوله را به یکدیگر متصل کرد. گاهی اوقات لازم است از لوله‌ای کوتاه‌تر از طول یک شاخه استفاده شود. به هر صورت باید در موقع لازم لوله‌ها را به یکدیگر متصل کرد یا به سر لوله‌ها زانو وصل نمود. اتصالات لوله‌ها از طریق رزوه کردن سر لوله‌ها انجام می‌شود.

برای رزوه کردن لوله‌ها، ابتدا لوله را طوری به گیره لوله می‌بندیم که سر لوله حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر از گیره فاصله داشته باشد. (کمتر از ۱۰ سانتی‌متر باعث انجام نگرفتن کار و بیشتر از ۱۵ سانتی‌متر موجب شکستن دندانه‌های حدیده و لوله می‌شود). در این حال باید دقت کرد که سر لوله کاملاً تمیز و فاقد پلیسه باشد؛ در غیر این صورت باید پلیسه‌ها را از بین بُرد. آن گاه دستگاه حدیده را بر لوله سوار کرده با فشار و چرخش

۲-۷-۲- برش لوله‌های برق (لوله‌های فولادی و P.V.C)

۲-۷-۱- برش لوله‌های فولادی: ابتدا محل موردنظر را به وسیله مداد یا کمان روی لوله علامتگذاری و سپس لوله را توسط گیره لوله محکم می‌کنیم. آن گاه با استفاده از لوله بُر یا کمان اره، لوله را می‌بریم. اگر از لوله بُر استفاده شود، محل بریده شده لبه‌هایی به بیرون و داخل پیدا می‌کند. برای رفع این عیب لبه داخلی را با برقو یا سوهان گرد و لبه بیرونی را با سوهان تخت می‌تراشند. اگر از اره آهن بُر استفاده شده باشد باید دقت گردد که اره کاری به طور صحیح صورت پذیرد و سطح برش عمود بر طول لوله باشد. پس از برش توسط برقو یا چرخاندن انبردست درون لوله یا سوهان گرد، می‌توان پلیسه‌های حاصل از عمل برش را از بین بُرد. شکل ۲-۱۷ نحوه برش و پلیسه‌برداری لوله‌های فولادی را نشان می‌دهد.

۲-۷-۲- برش لوله‌های C.P.V. : برین لوله‌های C.P.V. با استفاده از کمان اره صورت می‌گیرد. پس از خاتمه عمل برش با استفاده از انبردست و چرخاندن آن درون لوله،

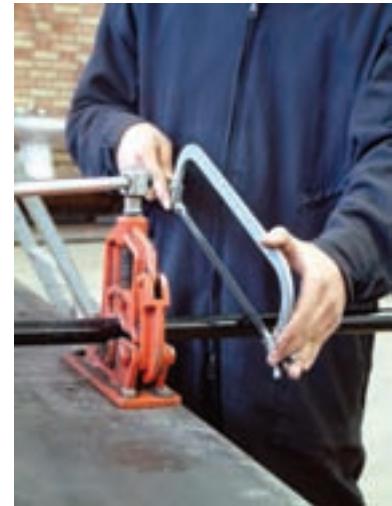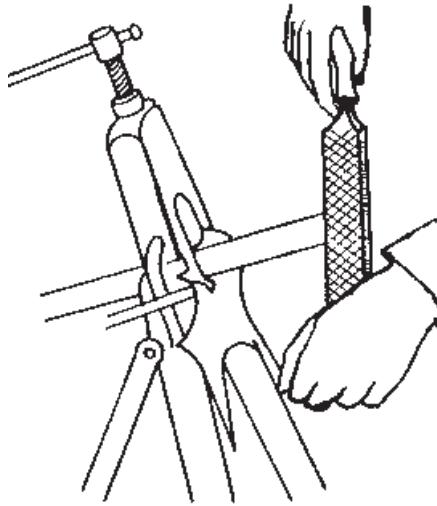

شکل ۲-۱۷- نحوه برش و پلیسه برداری لوله فولادی با استفاده از سوهان و انبردست



شکل ۲-۱۸

دسته حیدده در جهت عقربه های ساعت شروع به حیدده کاری می کنیم. در حین کار باید به وسیله روغن دان بر روی لوله (محل دندانه سازی) روغن ریخت. پس از این که دستگاه حیدده یک یا دو دور چرخید، آن را نیم دور بر عکس می چرخانیم تا برآده های حاصل جدا و خارج شوند. این عمل تا زمانی که ۳ تا ۴ دندانه لوله از حیدده بیرون آید، ادامه می یابد.

پس از اتمام دندانه سازی، حیدده را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت چرخانده دستگاه را خارج می کنیم. حال با دسته حیدده ضربه ای به لوله می زنیم تا برآده ها خارج شوند. شکل ۲-۱۸ روش حیدده کاری را نشان می دهد.

۹-۲- خم کردن لوله ها

به طرف پایین می کشیم تا لوله به اندازه زاویه موردنیاز خم شود. پس از خم شدن لوله، اهرم را بالا برد و لوله را خارج می کنیم. باید توجه داشت که هر دستگاه خم کن، دارای چند نیم قوس (نیم استوانه) با شیارها و قوس هایی مناسب با قطر لوله های مختلف است. معمولاً شعاع انحنای لوله را ده برابر قطر لوله انتخاب می کنند. برای خم کردن لوله های با قطر زیاد (ممکن است اینچ) از خم کن های هیدرولیکی استفاده می شود.

۱-۲-۹- خم کردن لوله های فولادی: برای خم کردن لوله فولادی، ابتدا نیم قوس (نیم استوانه) دستگاه خم کن مناسب با قطر لوله انتخاب می شود و در جای مناسب قرار می گیرد. سپس تکیه گاه لوله مناسب با قطر لوله تنظیم می شود. پس از آماده کردن خم کن، لوله مطابق شکل ۲-۱۹ داخل دستگاه قرار می گیرد، در این حال یک پای خود را روی پایه دستگاه گذاشته با دست اهرم خم کن را می گیریم و آن را با نیروی یکنواختی



شکل ۲-۱۹- مراحل مختلف خم کردن لوله فولادی

$$L'_1 = \text{طول قسمت سمت راست}$$

$$L'_2 = \text{طول قبلی}$$

توجه داشته باشید که همواره طول‌های L'_1 و L'_2 موردنیاز هستند. پس انتخاب L'_1 و L'_2 باید با دقت انجام گیرد.

$$L'_1 = L'_1 - R$$

$$L'_2 = L'_2 + \frac{0}{5\pi R}$$

البته می‌توان در هر طرف حدود چند سانتی‌متر اضافه‌تر منظور کرد تا اگر در همین جا باقی بماند نقطه علامت زده جایه‌جا شد، لوله ضایع نگردد.

مثال: اگر بخواهیم یک لوله را مطابق شکل ۲-۲۰ خم کنیم، مطلوب است محاسبه طول‌های اوّلیه: اگر $R = 10\text{ cm}$ و $L'_1 = 50\text{ cm}$ و قطر نیم قوس 20 cm باشد.

حل:

$$R = 10\text{ cm}$$

$$L'_1 = L'_1 - R = 50 - 10 = 40\text{ cm}$$

$$\begin{aligned} L'_2 &= L'_2 + \frac{0}{5\pi R} = 30 + \frac{0}{5\pi \times 10} \\ &= 35\text{ cm} \end{aligned}$$

$$L = L'_1 + L'_2 = 40 + 35 = 75\text{ cm} \approx 76\text{ cm}$$

۲-۲- روش تقریبی اندازه‌گذاری لوله برای

خم کردن: اگر یک لوله فولادی با طول مشخص را با مداد یا کمان اره علامت‌گذاری کرده آن را به دو قسمت L'_1 و L'_2 تقسیم کنیم (شکل ۲-۲۰) و سپس لوله را طوری درون خم کن قرار دهیم که علامت منطبق بر ابتدای نیم قوس قرار گیرد، و خم 90° زده شود، پس از بیرون آوردن لوله ملاحظه می‌شود که شکل ۲-۲۰ به اندازه شعاع نیم قوس بر طول قسمت سمت چپ اضافه، به اندازه شعاع نیم قوس بر طول قسمت سمت راست اضافه و به اندازه $\frac{1}{4}$ محیط دایره نیم قوس از طول قسمت سمت راست کم می‌شود.

$$L'_1 = L'_1 + R$$

يعني :

که در آن :

L'_1 : طول قسمت سمت چپ

L'_1 : طول قبلی


R : شعاع نیم دایره

همچنین :

$$L'_1 = L'_1 + R - \frac{1}{4}(2\pi R) = L'_1 - \frac{0}{5\pi R}$$

که در آن :

سانتی متر نیاز است . با این روش، افت لوله کم و سرعت عمل زیاد می شود .

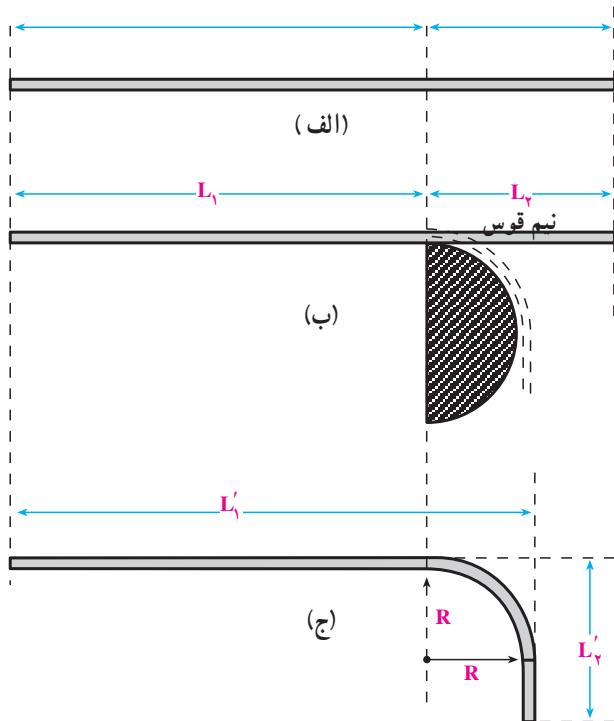

شکل ۲-۲۰



شکل ۲-۲۱ - فن خم کن P.V.C


۳-۹-۲- خم کردن لوله های P.V.C (پولیکا):
لوله های P.V.C را در حالت گرم خم می کنند. برای این کار، ابتدا محل موردنظر را به وسیله خودکار یا مارشیک علامت گذاری کرده سپس به کمک یک پریموس (چراغ کوره ای) یا شعله گاز، آن را گرم می کنند؛ به طوری که لوله کاملاً نرم شود. (طول محلی که باید گرم شود، در حدود پانزده سانتی متر قبل و پانزده سانتی متر بعد از محل علامت گذاری شده است. پس از نرم شدن کامل لوله، فن مناسب با قطر لوله را داخل لوله می گذارند؛ به طوری که از محل علامت گذاری شده گذشته باشد. آن گاه لوله را با توجه به زاویه مورد نیاز خم کرده، بلا فاصله آن را توسط آب، سرد می کنیم تا خم ایجاد شده به حالت خود باقی بماند . استفاده از فنر با قطر کم تر، سبب دو پهن شدن لوله در محل خم می شود. شکل ۲-۲۱ فن خم کن لوله P.V.C و شکل ۲-۲۲ مراحل مختلف خم کردن را با استفاده از چراغ کوره ای و شعله گاز نشان می دهد. برای این که لوله P.V.C در محل خم شدگی دچار تغییر شکل نشود از حوضچه پارافین مذاب استفاده می شود. امروزه به دلیل وجود اتصالات از قبیل زانویی نیازی به خم کردن لوله P.V.C نیست.



شکل ۲-۲۲ - مراحل مختلف خم کردن لوله C . V . P با استفاده از چراغ کوره‌ای و شعله‌گاز.

کار عملی ۱ :

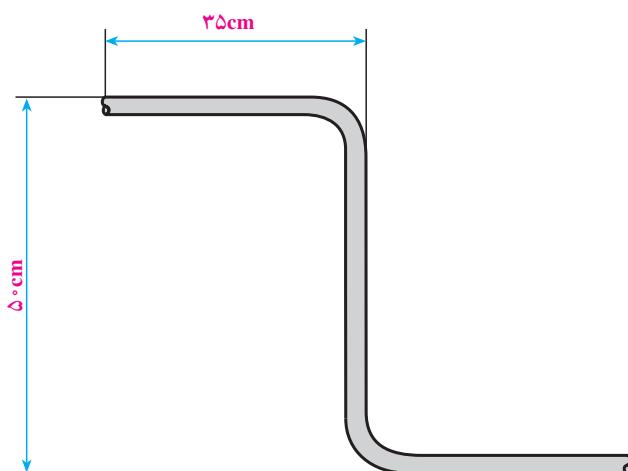- الف. از لوله C . V . P قطعه‌ای به طول 5° سانتی‌متر جدا کرده آن را 90° درجه خم کنید.
- ب. لوله فولادی به طول 12° سانتی‌متر را ببرید و دو سر آن را رزوه کنید. سپس مطابق شکل زیر آن را خم نمایید.





- ۱- انواع لوله‌های مورد استفاده در برق را نام ببرید.
- ۲- هدف از به کارگیری لوله در سیم‌کشی چیست؟
- ۳- مزایای لوله‌های C . P. V. را توضیح دهید.
- ۴- رول پلاک و رول بولت به چه منظوری به کار می‌روند؟
- ۵- تفاوت زانوی معمولی و دردار را بیان کنید.
- ۶- کاربرد لوله سیاه و گالوانیزه در کجاست؟
- ۷- بوشن برنجی چیست و در کجا استفاده می‌شود؟
- ۸- بست چیست؟
- ۹- آیا به نظر شما گذراندن هر تعداد سیم و با هر سطح مقطع در هر لوله‌ای مجاز است؟ سه مثال از جدول‌های مختلف ذکر کنید.
- ۱۰- از چه نوع مته و با چه قطعی برای سوراخ کردن جای رول پلاک می‌توان استفاده کرد؟
- ۱۱- نحوه بریدن لوله‌های فولادی را شرح دهید.
- ۱۲- رزوه کردن لوله‌های فولادی را توضیح دهید.
- ۱۳- فنر خم کن لوله C . P. V. چیست و چگونه انتخاب می‌شود؟
- ۱۴- چرا در موقع رزوه کردن لوله‌های فولادی از روغن استفاده می‌شود؟
- ۱۵- لوله خم کن را قبل از خم کاری چگونه آماده می‌کنند؟

فصل سوم


فواصل استاندارد

هدف‌های رفتاری:

هرجو باید در پایان این فصل بتواند:

- ۱- فواصل استاندارد کلید و پریز و تقسیم از کف و سقف را بیان کند.
- ۲- علت استفاده از مسیرهای مجزا برای روشنایی و پریزها را بیان کند.
- ۳- علت تغذیه جداگانه مصرف کننده‌های پُر قدرت از تابلو را بیان کند.
- ۴- علت فاصله دادن پریزها و کلیدهای حمام و دستشویی را از لوله‌ها و شیر آب بیان کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	-	۴

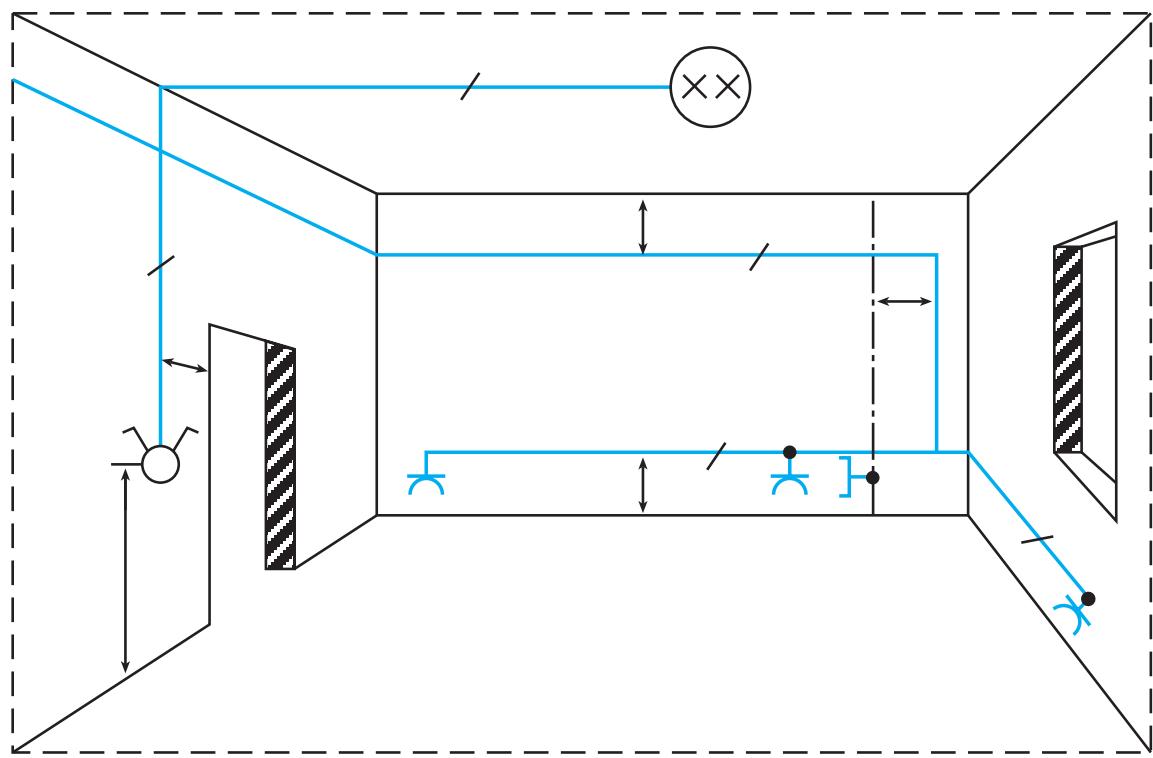

۳- اصول ایمنی و فنی استاندارد

ب - مسیرهای مجزا برای روشنایی و پریزها: اگر پریزها و چراغ‌ها روی یک مسیر برق قرار داشته باشند، در صورت اتصالی در هر مصرف کننده متصل به پریز فیوز انشعاب قطع و تمام مسیر بدون برق می‌شود. اگر این اتفاق در شب رخ دهد، کل ساختمان در تاریکی فرو می‌رود. به علاوه، استفاده همه مصرف کننده‌ها از یک مسیر باعث انتخاب فیوز با جریان نامی بالا می‌شود. اگر در این حالت اتصال بدنهٔ ناقصی (مقاومت محل اتصال زیاد باشد) پیش آید، حتی اگر سیم اتصال زمین یا نول نیز به بدنهٔ وسیله متصل باشد، احتمالاً جریان اتصالی کمتر از جریان فیوز بوده و فیوز مسیر برق را قطع نمی‌کند. همین امر موجب می‌شود که خطر برق گرفتگی افزایش یابد. با توجه به دلایل ذکر شده باید برای پریزها و روشنایی‌ها از مسیرهای برق مجزا استفاده شود.

همچنین اگر همهٔ روشنایی‌ها روی یک مسیر باشند، بروز اتصالی در هر مصرف کننده (مثلاً اتصال فاز و نول داخل سریچ چراغ) سبب قطع فیوز مربوط به مسیر روشنایی شده تمام چراغ‌ها خاموش می‌شوند. توصیه می‌شود که برای جلوگیری از مشکل ذکر شده برای هر 5° مترمربع ساختمان، یک مسیر روشنایی با فیوز مربوط به آن انتخاب شود. به عنوان مثال، برای یک ساختمان مسکونی 125 مترمربعی باید دو با سه مسیر مجزا برای روشنایی انتخاب شود.

با توجه به این که اغلب مصرف کننده‌ها کم قدرت هستند و نیز هم‌زمان به پریزها وصل نمی‌شوند و همچنین به منظور کاهش هزینهٔ سیم‌کشی، می‌توان برای ساختمانهای مسکونی تا 12 پریز را روی یک مسیر مجزا که از سیم $2/5\text{mm}^2$ استفاده شده، قرار داد.

پ - مجزا کردن مسیر مصرف کننده‌های پرقدرت: مصرف کننده‌های پرقدرت جریان زیادی از شبکه می‌کشند. در نتیجه ولتاژ دو سر مصرف کننده را به اندازه $I_{2R.I}$ که در آن R مقاومت یک سیم و I جریان مدار است، کاهش می‌دهند. اگر


برای اجرای صحیح سیم‌کشی ساختمان، به کارگیری اصول ایمنی و فنی استاندارد ضروری است. اگر این اصول اجرا شود، علاوه بر جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و برق گرفتگی، شرایط استفاده ساده و مطمئن ساکنان ساختمان را از سیستم سیم‌کشی تأمین می‌کند.

۱-۳- اصول فنی و ایمنی که باید در سیم‌کشی مورد توجه قرار گیرد

الف - فواصل استاندارد کلید و پریز و تقسیم از کف و سقف ساختمان: محل نصب کلیدها معمولاً نزدیک در ورودی است تا هنگام بازکردن در، کلید چراغ‌ها در دسترس باشند. ارتفاع محل نصب کلیدها از کف اتاق بین 110° تا 125 سانتی‌متر است و پریزها را در ارتفاع 3° سانتی‌متری از کف نصب می‌کنند. در این صورت باید روی پریزها درپوش نصب کرد، تا کودکان دچار برق گرفتگی نشوند.

پریزهای تلفن، آتن و تلویزیون از نوع مخصوص انتخاب می‌شود تا افراد به اشتباه دوشاخه تلفن یا آتن تلویزیون را به پریز برق وصل نکنند.

محل نصب تقسیم‌ها معمولاً در فاصله 3° سانتی‌متری از سقف است. شکل ۱-۳- فواصل استاندارد محل نصب کلید و پریز و تقسیم را نشان می‌دهد.

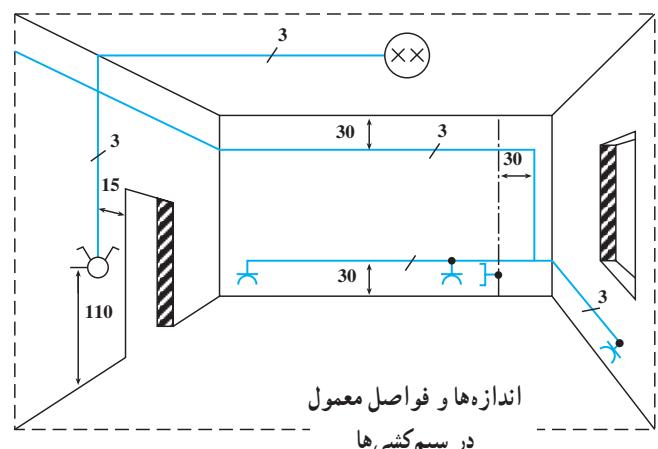


شکل ۱-۳- فاصله استاندارد پریزها و کلیدها


روطوبت محیط و دیوارها این لوله‌ها دارای ولتاژ می‌شوند و در صورت تماس اشخاص با آنها خطر برق گرفتگی به وجود می‌آید. توصیه می‌شود که فاصله بین زیرها و کلیدها و سیم‌های الکتریکی، مطابق شکل ۲-۳ اجرا شود. به علاوه، لازم است در محل هایی که سیم کشی درون لوله‌های فلزی انجام می‌شود، لوله‌های برق و آب و گاز را به یکدیگر وصل کرد تا هم پتانسیل شوند. این کار به این دلیل انجام می‌شود که در صورت اتصالی فاز به هر کدام از لوله‌ها، اختلاف پتانسیل با دیگر لوله‌ها وجود نداشته باشد و خطر جرقه و آش‌سوزی و یا برق گرفتگی رخ ندهد.

به این مسیر مصرف کننده‌های دیگری نیز وصل شوند، جریان مدار افزایش می‌یابد و در نتیجه، افت ولتاژ از مقدار مجاز بیشتر شده باعث کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ دو سر مصرف کننده می‌شود. از این‌رو توصیه می‌شود که برای هر یک از مصرف کننده‌های پرقدرت، مثل اجاق برقی، آب‌گرمکن برقی و غیره از مسیر جداگانه‌ای استفاده شود.


ت — فاصله پریزها و کلیدهای حمام و دستشویی از لوله‌های آب: دیوارهای حمام و دستشویی و مکان‌های مرتبط می‌توانند جریان الکتریکی را هدایت کنند. اگر در این مکان‌ها سیم‌های دارای ولتاژ کنار لوله‌ها و شیرهای آب باشند، به دلیل

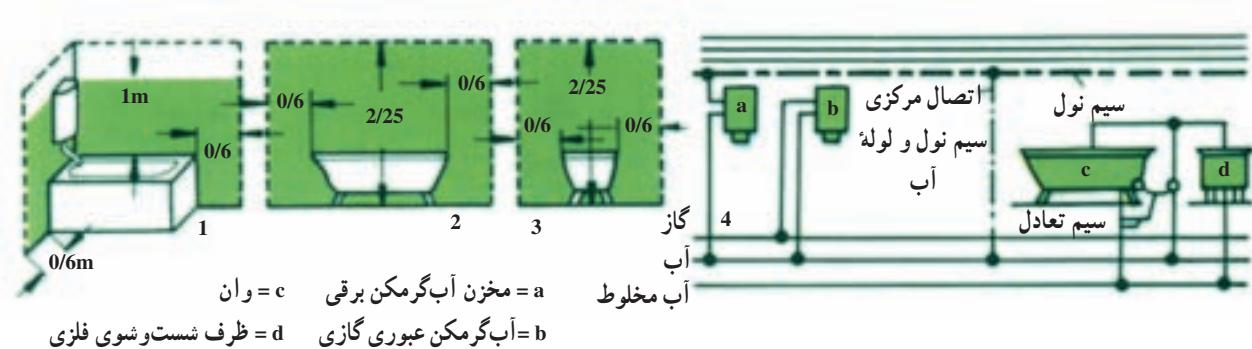


شکل ۲-۳- فاصله استاندارد سیم های حامل برق از لوله آب، شیر و وان و نحوه اتصال لوله های تأسیسات به سیم نول

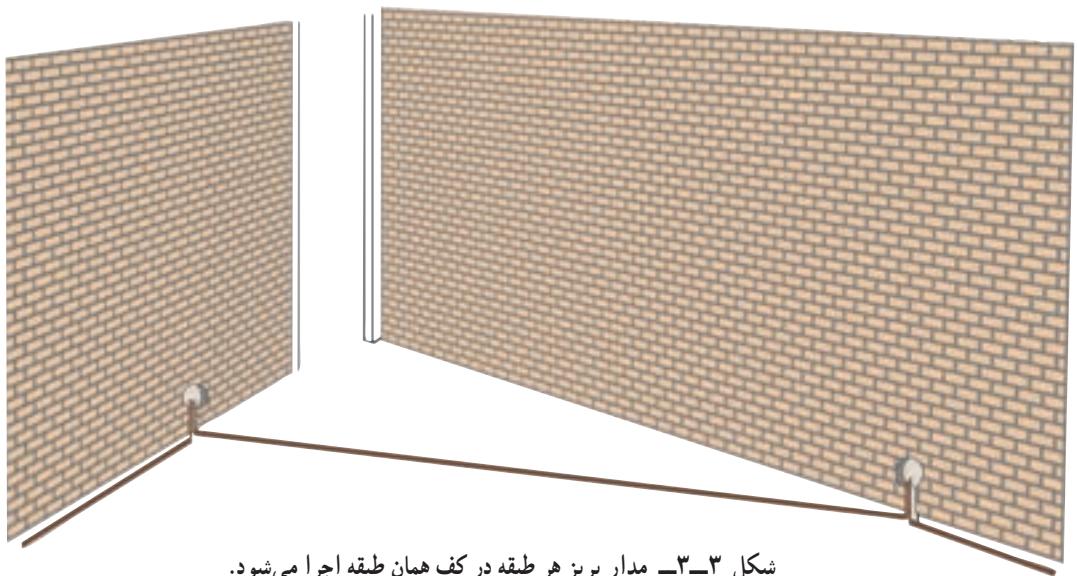

شکل ۳-۳- مدار پریز هر طبقه در کف همان طبقه اجرا می شود.

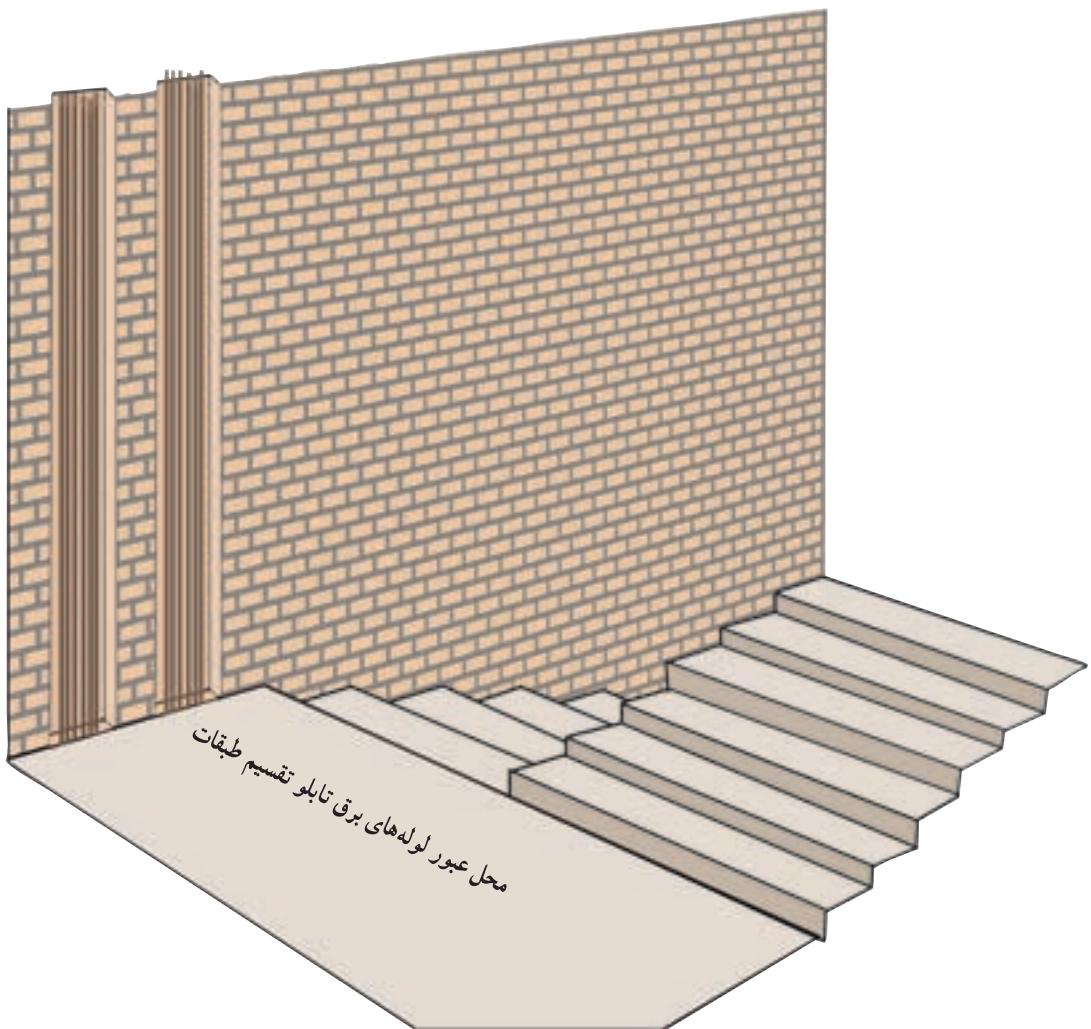

شکل ۳-۴- بخش مهمی از لوله کشی های برق ساختمان از راه پله ها عبور می کند.

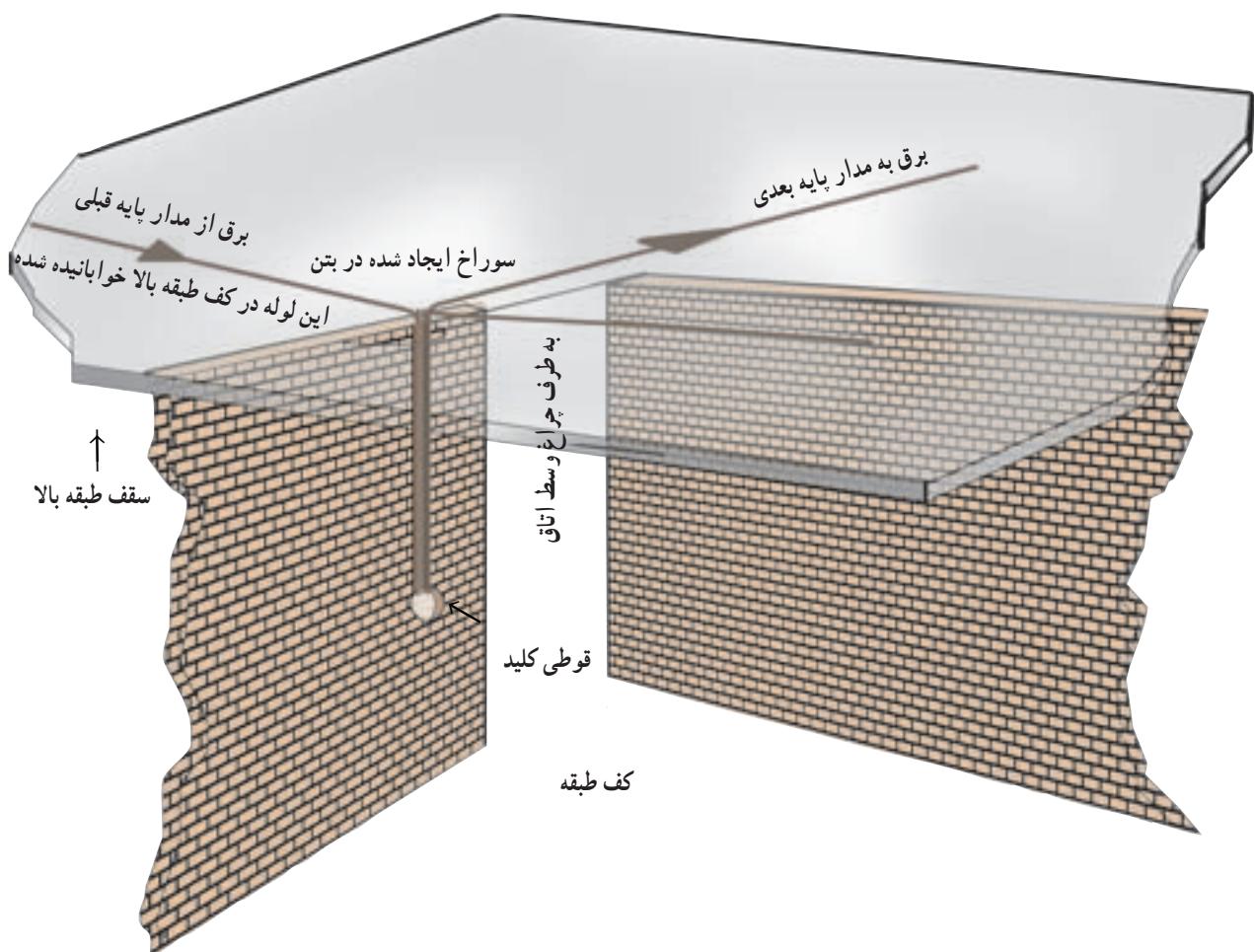

شکل ۵-۳—لوله‌کشی روشنایی هر طبقه در کف طبقه بالاتر اجرا می‌شود.

۱۰ میلی متر از نوع تک مفتولی با عایق بندی بی.وی.سی باشند، و از این مقطع به بالا سیم‌ها می‌توانند چند مفتولی باشند. جنس هادی سیم‌ها مس خواهد بود.

یادآوری: استفاده از سیم‌های افسان در مواردی که انجام بعضی از قسمت‌های سیم‌کشی مشکل باشد، به طور استثنایی مجاز خواهد بود.

یادآوری: در صورت استفاده از سیم‌های افسان، طبق یادآوری قبل، سر سیم‌ها باید با لحیم کاری یکپارچه و پس از آن با استفاده از ترمینال به هم متصل شوند.

◀ مقررات ملی ساختمان (مبحت سیزدهم) ۲-۱-۹-۱۳

در همه اتاق‌ها و فضاهای مسکونی (جز آشپزخانه، دستشویی، حمام و نظایر آن) پریزها باید در نقاطی تعییه شوند که فاصله هیچ‌یک از نقاط خط پیرامون کف اتاق، از تصویر پریزها بر روی خط پیرامون، از ۱/۵ متر بیشتر نباشد. اندازه‌گیری بر روی خط پیرامون انجام می‌شود. درها و پنجره‌های شروع شده از کف نباید در اندازه‌گیری دخالت داده شوند.

◀ مقررات ملی ساختمان (مبحت سیزدهم) ۶-۹-۱۳
در یک اتاق یا فضای مشخص، کلیه پریزها باید فقط از یک مدار معین تعذیه کنند، مگر اینکه فاصله مستقیم دو پریز وصل شده به دو مدار مختلف، ۵ متر یا بیشتر باشد).

◀ مقررات ملی ساختمان (مبحت سیزدهم) ۲-۷-۱۳
جريان نامی پریزهای یک فاز باید حداقل ۱۶ آمپر و ساختمان آن‌ها به نوعی باشد که وصل دوشاخه‌های معمولی (بدون اتصال به هادی حفاظتی) به آن‌ها امکان‌پذیر نباشد.

◀ مقررات ملی ساختمان (مبحت سیزدهم) ۱-۱-۹-۱۳


همه واحدهای مسکونی، بدون درنظر گرفتن سطح زیربنای آن‌ها باید حداقل دو مدار نهایی مستقل، به شرح زیر داشته باشند:

(الف) یک مدار مختص روشناکی؛
(ب) یک مدار مختص پریزها؛
یادآوری: دو مدار یاد شده از این نظر لازم‌اند که در صورت بروز اختلال در یکی از مدارها، مدار دیگر تارفع خرابی، روشناکی واحد مسکونی را تأمین کند تا از پیش‌آمدن هرگونه خطر احتمالی ناشی از تاریکی جلوگیری شود.

یادآوری: در واحدهای بزرگتر، تعداد مدارهای یاد شده ممکن است بیش از دو باشد.

◀ مقررات ملی ساختمان (مبحت سیزدهم) ۱۴-۲-۶-۱۳

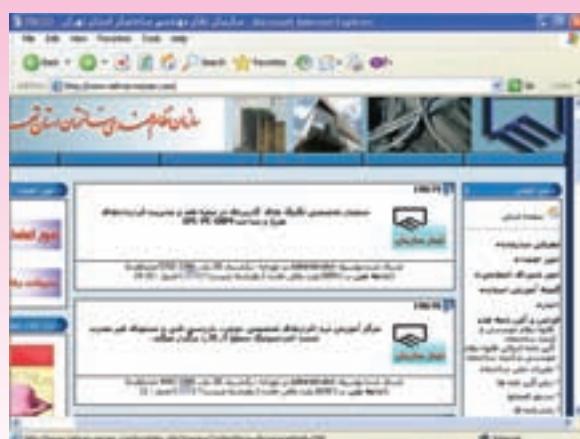سیم‌های استفاده شده در سیم‌کشی‌ها باید تا مقطع



معرفی پایگاه اینترنتی
هرجویان محترم می‌توانند جهت دسترسی به مقررات ملی ساختمان در بخش تأسیسات الکتریکی به پایگاه اینترنتی WWW.tehran-nezam.com مراجعه کنند.

پرسش



- ۱- محل نصب کلید معمولاً در کجاي ساختمان است؟
- ۲- فاصله کلید و پريزها از کف چه قدر است؟
- ۳- چرا برای روشنایی و پريزها انسعاب های جداگانه در نظر می گيرند؟
- ۴- چرا برای هر يك از مصرف كننده های پر قدرت، خط مجزا در نظر می گيرند؟

فصل چهارم


طراحی و محاسبه

هدف‌های رفتاری:

هنرجو باید در پایان این فصل بتواند:

- ۱- مقاطع استاندارد سیم‌ها و جریان عبوری را بخواند.
- ۲- مقطع سیم‌ها و فیوزهای مورد لزوم را محاسبه کند.
- ۳- تابلو توزیع خانه را طراحی کند.
- ۴- بهای تجهیزات و اجرای کار را برآورد کند.

ساعت‌های آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۲	-	۱۲

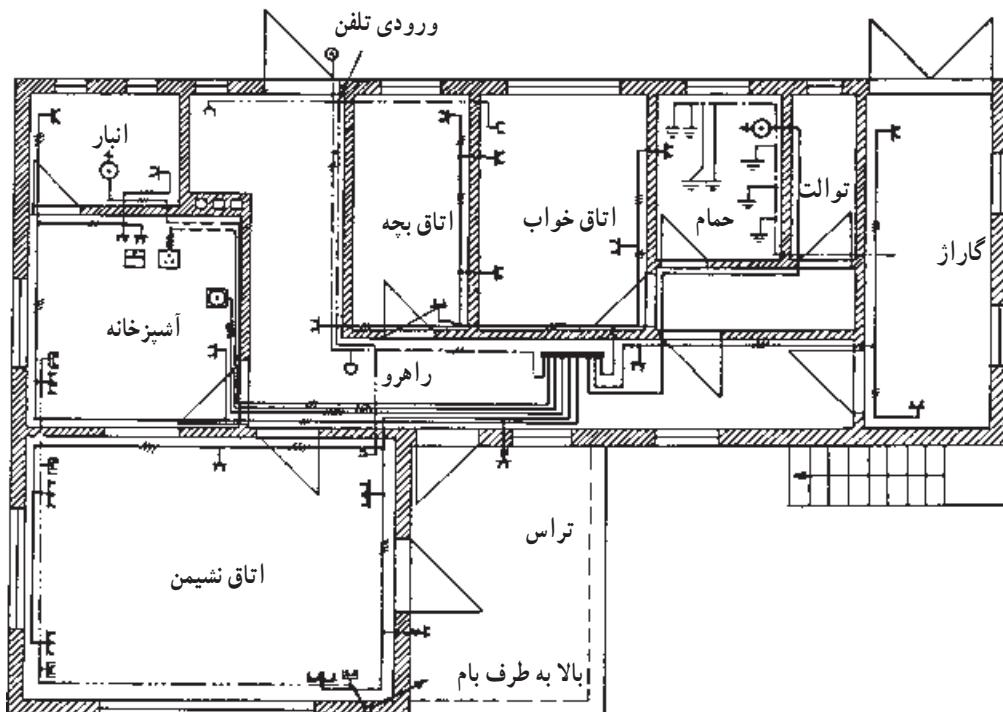

۴- طراحی و محاسبه

سازندگان، سیم‌های الکتریکی را با سطح مقطع استاندارد با مقاطع ۷۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۵-۴۰-۵۰-۶۰-۷۰-۸۰-۹۰-۱۰۰ میلی‌مترمربع تولید می‌کنند. سیم‌هایی که در سیم‌کشی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، عایق‌دار است. البته توصیه می‌شود حداقل سطح مقطع آنها نیز ۱/۵ میلی‌مترمربع کم‌تر نباشد.

سیم‌های عایق‌دار، بسته به وضعیت نصب آنها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه ۱: سیم‌های داخل لوله که تعداد آنها در هر لوله یک تا سه سیم در نظر گرفته شده است.

گروه ۲: سیم‌های دولایه سه کشیده در هوا کشیده می‌شوند و معمولاً برای مصرف کننده‌های سیار به کار می‌روند.

گروه ۳: تعدادی سیم یک‌لاکه آزادانه در هوا کشیده می‌شود و فاصله بین سیم‌های مجاور حداقل برابر قطر سیم است.

طبق استاندارد VDE آلمان، جدول ۴-۱ جریان مجاز و فیوز استاندارد برای جلوگیری از عبور جریان بیش از حد مجاز را نشان می‌دهد. این جدول برای حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد محاسبه شده است.

در این فصل با جدول‌های استاندارد مقاطع مختلف سیم‌ها همراه با جریان مجاز و فیوز محافظ آنها، محاسبات مربوط به انتخاب سیم و فیوز هر انشعاب با توجه به نوع نصب و افت ولتاژ مجاز و همچنین محاسبات مربوط به یک تابلو فیوز، برآورد تعداد و متراژ مواد مصرفی شامل لوله و اتصالات مربوط و سیم‌های مورد نیاز و روشنایی‌ها، پریزها و... و نیز قیمت کل کار آشنا می‌شویم.

۱-۴- جدول‌های استاندارد مقطع سیم‌ها به همراه جریان مجاز عبوری و فیوز لازم

همان طور که می‌دانیم، جریان الکتریکی عبوری از سیم‌ها، در آنها تولید حرارت می‌کند و سبب افزایش درجه حرارت سیم‌ها می‌شود. در صورتی که درجه حرارت هادی زیاد شود، موجب خرابی عایق سیم‌ها می‌گردد. عایق سیم‌ها معمولاً P.V.C بوده و حداکثر حرارت مجاز آنها 70°C است. بنابراین، لازم است برای جریان الکتریکی مشخصی، با توجه به شرایط نصب و حداکثر دمای محیط، سیمی با سطح مقطع مناسب انتخاب شود تا سبب خرابی عایق سیم و اتصالی بین آنها نشود.


جدول ۱—۴ — مشخصات سیم‌های استاندارد هسراه با جریان مجاز و جریان فیوز محافظ

سطح mm	گروه ۱ جریان نامی فیوز به A	گروه ۲ جریان نامی فیوز به A	گروه ۳ جریان نامی فیوز به A
مقطع mm	جریان مجاز سیم به A	جریان نامی فیوز به A	جریان مجاز سیم به A
۷۵	—	—	۱۰
۹۰	۱۲	۱۰	۱۶
۱۰۵	۱۶	۱۶	۱۶
۱۲۰	۲۱	۲۰	۲۰
۱۳۵	۲۷	۲۷	۲۵
۱۵۰	۴	۲۵	۳۴
۱۶۵	۳۵	۳۶	۳۵
۱۸۰	۴۸	۵۰	۴۵
۱۹۵	۶۰	۶۳	۵۷
۲۱۰	۷۸	۸۷	۷۸
۲۲۵	۸۸	۸۰	۸۰
۲۴۰	۱۱۰	۱۱۵	۱۰۴
۲۵۵	۱۱۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۷۰	۱۴۰	۱۲۵	۱۳۷
۲۸۵	۱۷۰	۱۷۸	۱۲۰
۳۰۰	۱۶۰	۲۲۰	۱۶۸
۳۱۵	۲۱۰	۲۶۰	۲۱۰
۳۳۰	۲۵۰	۳۱۰	۳۰۰
۳۴۵	—	۳۵۵	۳۵۰
۳۶۰	—	۴۱۵	۴۲۵

چنانچه درجه حرارت محیط (گرم ترین زمان) از ۲۵ درجه سانتی گراد بیشتر شود. باید مقادیر جدول ۴-۱ را در ضربی و جریان نامی فیوز محافظ سیم تصحیح شوند.

جدول ۴-۲ - ضرایب تصحیح جریان مجاز

درجہ حرارت محیط (°C)	ضریب تصحیح
۵۵	۰/۳۸
۵۰	۰/۵۳
۴۵	۰/۶۵
۴۰	۰/۷۵
۳۵	۰/۸۵
۳۰	۰/۹۲
۲۵	۱
۲۰	۱/۰۵
۱۵	۱/۱۰
۱۰	۱/۱۵
۵	۱/۲

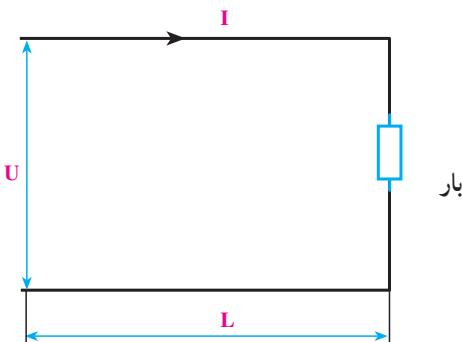

شکل ۱-۴

اگر افت ولتاژ مجاز را با α نشان دهیم:

$$\alpha = \frac{\Delta u}{U} \times 100 \quad (\text{III})$$

و نیز:

$$R = \frac{\rho l}{A} \quad (\text{IV})$$

که ρ مقاومت مخصوص ($\Omega \cdot \text{m}$)، l طول سیم (m) و A سطح مقطع سیم (m^2) است.

$$\alpha = \frac{2RI \cos \varphi}{U} \times 100 = \frac{2I \cos \varphi \times \rho l}{U} \times 100$$

و نتیجه این که:

$$A = \frac{2 \cdot \rho l I \cos \varphi}{\alpha U} \quad (\text{V})$$

بر حسب m^2 به دست می آید.

۴-۲- محاسبه مقطع سیم از جدول و افت ولتاژ مجاز
انتخاب سطح مقطع مناسب سیم، علاوه بر جریان مصرف کننده و دمای محیط، به افت ولتاژ در سیم‌ها نیز بستگی دارد. افت ولتاژ درون سیم‌ها باعث می‌شود که ولتاژ دو سر مصرف کننده از مقدار مجاز کم‌تر شده موجب بد کار کردن یا سوختن وسیله الکتریکی شود. هر چه طول سیم‌ها زیادتر شود، افت ولتاژ مسیر بیشتر می‌شود. در این قسمت محاسبه مقطع سیم را با توجه به افت ولتاژ در جریان تک‌فازه بررسی می‌کنیم.

۴-۲-۱ - محاسبه افت ولتاژ: مصرف کننده‌های الکتریکی ولتاژ نامی معینی دارند. اگر ولتاژ دو سر آنها از مقدار نامی بیشتر شود، باعث سوختن آنها می‌شود. همچنین اگر ولتاژ آنها از مقدار نامی کم‌تر شود، اختلالاتی در کارشان پیش می‌آید. افت ولتاژ را نمی‌توان به طور کامل از بین برد، اما می‌توان آن را در حد معینی کنترل کرد. به این افت ولتاژ مجاز می‌گویند. در مدارهای تک فاز اگر افت ولتاژ را با Δu نشان دهیم، با توجه به شکل ۱-۴ مقدار آن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} \quad (\text{I})$$

$$\Delta u = 2RI \cos \varphi \quad (\text{II})$$

که در آن R مقاومت هر سیم، φ اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان بار، P توان مصرف کننده و I جریان مصرف کننده است.

مقدار افت ولتاژ مجاز طبق مقررات اتحادیه تولیدکنندگان نیروی برق (EVU) برای محلهای مختلف به شرح زیر تعیین شده است :

در سیم‌های بین شبکه و کنتور منزل	$\pm 5\%$
در سیم‌های بین کنتور و وسایل برقی	$\pm 1/5$
در سیم‌های بین کنتور و موتورها	$\pm 3\%$

۳-۴- طراحی تابلو توزیع و انتخاب فیوزهای مناسب

اصولاً هر ساختمان احتیاج به یک تابلو فیوز دارد که از این تابلو، اشعابات مختلفی گرفته می‌شود. برای هر اشعار با توجه به مقدار جریان هر مسیر، فیوز مناسبی نصب می‌گردد. این تابلو با توجه به بار کلی ساختمان می‌تواند تک فاز یا سه فاز باشد. محل نصب آن باید طوری باشد که از نظر ایمنی، دسترسی به آن به راحتی امکان پذیر باشد تا در موقع بروز حادثه احتمالی، افراد بتوانند به سرعت جریان برق را قطع کنند.

تابلو توزیع از نظر ابعاد باید به گونه‌ای انتخاب شود که علاوه بر گنجایش فیوزها و متعلقات مورد نظر، دارای ظرفت لازم نیز باشد. تابلو توزیع بهتر است به کلید و فیوز اصلی نیز مجهز باشد تا در موقع لزوم بتوان تمام مدارها را قطع و یا فیوزهای معیوب را تعویض کرد. همچنین باید ترمینال‌هایی برای سیم‌های نول و اتصال زمین داشته باشد. جنس تابلو می‌تواند از پلاستیک سخت یا کائوچو و یا فلز باشد که با توجه به نوع لوله کاری انتخاب می‌شود. شکل ۴-۲ چندین نوع کلید، فیوز و تابلو فیوز را نشان می‌دهد.

مثال ۱: اگر یک مصرف کننده تک فاز با جریان مصرفی $16/23$ آمپر و ضریب قدرت $7/0$ توسط سیمی با مقاومت مخصوص $10^{-8} \times 64/20$ اهم متر و به طول 20 متر از منبع 220 ولتی تغذیه شود، سطح مقطع سیم باید چه قدر باشد تا افت ولتاژ از 3 درصد بیشتر نشود؟

$$A = \frac{20 \cdot \rho \cdot I \cdot \cos \phi}{\alpha U}$$

$$A = \frac{20 \cdot 0.064 \times 10^{-8} \times 16 / 23 \times 20 \times 0.7}{3 \times 220}$$

$$= 1/42 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$A = 1/42 \times 10^{-6} \times 10^6 = 1/42 \text{ mm}^2$$


بنابراین، سیم استاندارد نرم شده باید $1/5$ یا $2/5$ میلی‌مترمربع انتخاب شود.

مثال ۲: چنانچه در مثال ۱، حداکثر دمای محیط به 45 درجه سانتی‌گراد برسد، مقطع مناسب سیم چه قدر باید انتخاب شود؟

حل: با مراجعه به جدول ۴-۱ جریان مجاز سیم $1/5 \text{ mm}^2$ مسی 16 آمپر و جریان مجاز سیم $2/5 \text{ mm}^2$ مسی برابر 21 آمپر است. همچنین با توجه به اینکه دمای محیط $45^\circ C$ است، با استفاده از جدول ۴-۲ ضریب تصحیح $65/45$ خواهد بود که در این صورت جریان مجاز سیم $1/5 \text{ mm}^2$ مسی برابر $16 \times 0.65 = 10/4 \text{ A}$ و جریان مجاز سیم $2/5 \text{ mm}^2$ مسی برابر $13/65 \text{ A} = 21 \times 0.65 = 13/65 \text{ A}$ می‌شود. پس می‌بینیم که هیچ کدام از این دو سیم مناسب جریان $16/23 \text{ A}$ مصرف کننده نیستند. در این حالت باید سیم با مقطع 4 mm^2 مسی را انتخاب کنیم، که جریان مجازش در $45^\circ C$ برابر 27 A بوده و با توجه به ضریب تصحیح $65/45$ جریان مجاز آن در $45^\circ C$ برابر می‌شود با:

$$27 \times 0.65 = 17/55 \text{ A}$$

که می‌تواند جریان $16/23 \text{ A}$ مصرف کننده را به راحتی عبور دهد.

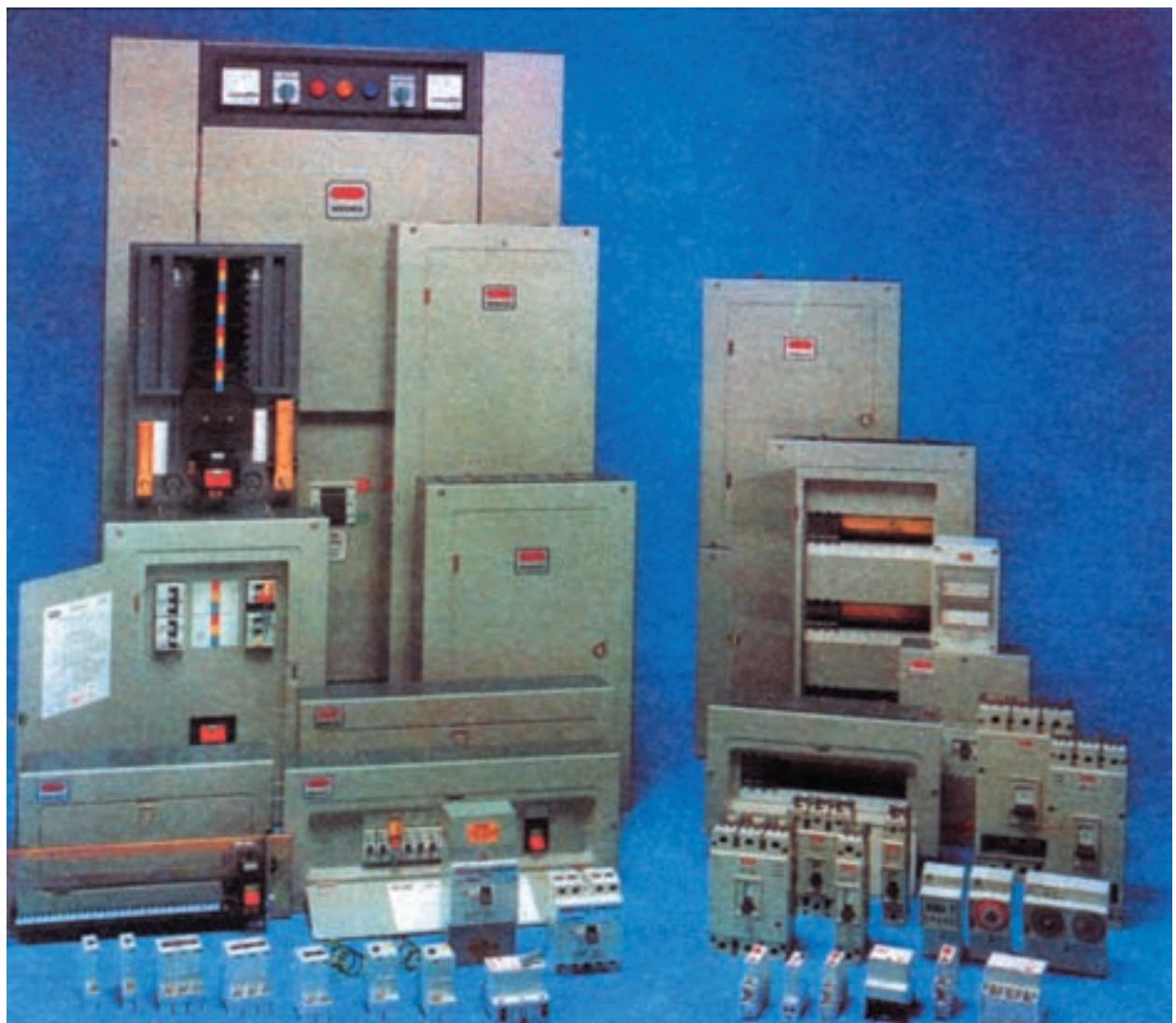

شکل ۲-۴- چندین نوع کلید، فیوز و تابلو فیوز

و $\alpha = 1/5$ درصد انتخاب می‌کنیم :

$$I = \frac{1 \times 100}{22} = 4.55 \text{ A}$$

$$A = \frac{200 \times 2 / 0.64 \times 10^{-8} \times 15 \times 4 / 55 \times 1}{1 / 5 \times 22} =$$

$$0.85 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \Rightarrow A = 0.85 \text{ mm}^2$$


سیم 1 mm^2 از نظر افت ولتاژ و جریان کافی است؛ اما به لحاظ استحکام مکانیکی از سیم $1/5 \text{ mm}^2$ استفاده کرده و فیوز آن را 10 A انتخاب می‌کنیم.

مثال ۳: یک خانه مسکونی که از برق تک فاز استفاده می‌کند، دارای تابلو توزیع مطابق شکل ۲-۴ است. اگر حداکثر دمای محیط 25°C شود، مقطع سیم و فیوز هر مسیر را محاسبه کنید.

$$\rho_{cu} = 2 / 0.64 \times 10^{-8} \Omega \text{m}$$

حل: برای مدار 1 kW روشنایی :

$$I = \frac{P}{U}$$

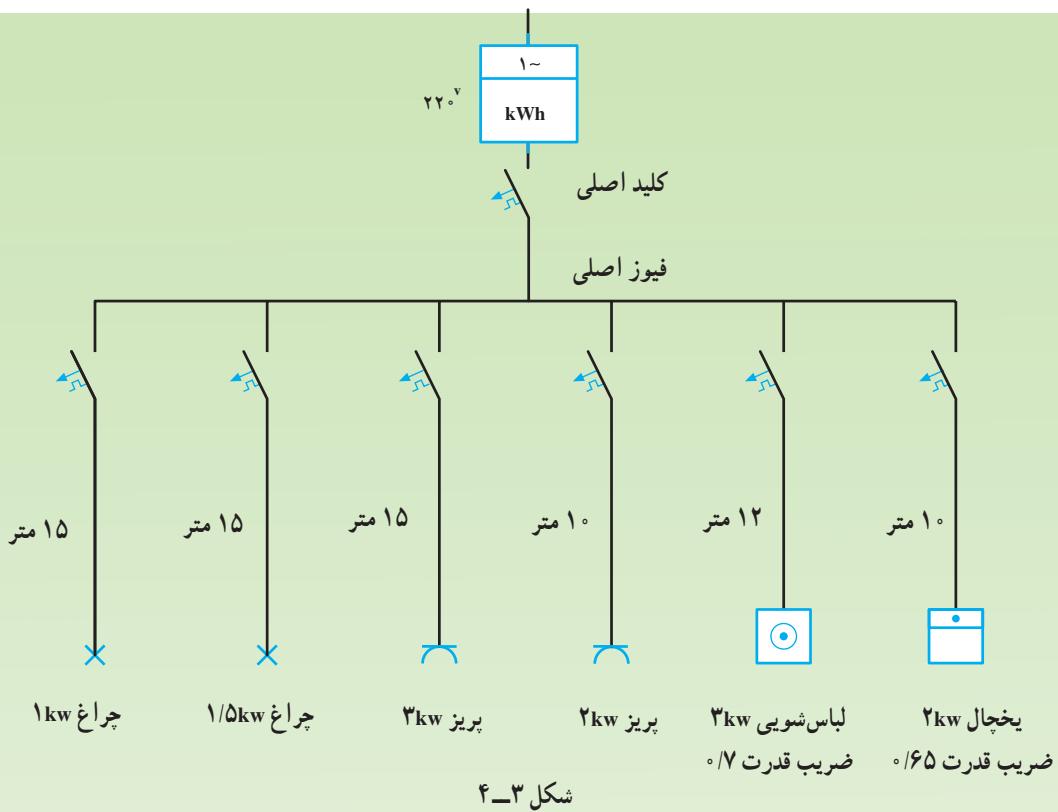

$$I = \frac{2 \times 1000}{220 \times 0.8} = 11/36 \text{ A}$$

$$A = 1/14 \text{ mm}^2$$

پس سیم $1/5 \text{ mm}^2$ و فیوز 16 A مناسب است.

برای ماشین لباسشویی 3 kw داریم :

$$I = \frac{3 \times 1000}{220 \times 0.7} = 19/48 \text{ A}$$

$$A = \frac{200 \times 2 / 0.64 \times 10^{-8} \times 12 \times 19 / 48 \times 0.7}{1/5 \times 220} =$$

$$2 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 2 \text{ mm}^2$$

پس سیم $2/5 \text{ mm}^2$ و فیوز 20 A مناسب است. (با توجه

به جریان مجاز) انتخاب $\alpha = 1/5$ درصد برای این وسیله

موتوری به این دلیل است که شرایط کار این وسیله خانگی بهتر

شود. برای یخچال 2 kw داریم :

$$I = 13/99 \text{ A}$$

$$A = 1/14 \text{ mm}^2$$

پس سیم $1/5 \text{ mm}^2$ و فیوز 16 A مناسب است.

برای مدار روشنایی $1/5 \text{ kw}$:

$$I = \frac{1/5 \times 1000}{220} = 6/82 \text{ A}$$

$$A = \frac{200 \times 2 / 0.64 \times 10^{-8} \times 15 \times 6 / 82 \times 1}{1/5 \times 220} =$$

$$1/28 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 1/28 \text{ mm}^2$$

و سیم $1/5 \text{ mm}^2$ از نظر افت ولتاژ و جریان مناسب است.

فیوز این مسیر نیز 10 A انتخاب می‌شود.

برای اشعاب پریزهای 3 kw با فرض ضریب قدرت $8/0$:

$$I = \frac{3 \times 1000}{220 \times 0.8} = 17/0.5 \text{ A}$$

$$A = \frac{200 \times 2 / 0.64 \times 10^{-8} \times 15 \times 17 / 0.5 \times 0.8}{1/5 \times 220} =$$

$$2/56 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 2/56 \text{ mm}^2$$

پس سیم $2/5 \text{ mm}^2$ از نظر جریان کافی است؛ ولی افت

ولتاژ اندکی بیشتر می‌شود که بدون اشکال است

$(\alpha = 1/54)$ و استفاده از سیم 4 mm^2 ضرورتی ندارد و

فیوز مربوطه را 20 A انتخاب می‌کنیم.

برای پریزهای 2 kw با فرض ضریب قدرت $8/0$ داریم :

تابلو مورد نیاز را با توجه به تعداد فیوزهای مورد نیاز و جنس آن یادداشت می‌کنیم.

در عمل مقداری از این مواد و وسایل مورد نیاز شکسته یا به نحوی افت می‌شود؛ از این‌رو باید برای موادی نظر سیم‌ها، لوله‌ها، لامپ‌ها، سریعچ ها و... ضربی برابر $1/10$ تا $1/10.5$ در نظر گرفت تا جرمان افتها شود.^۱

با توجه به این‌که مواد مصرفی شامل لوله‌ها به صورت شاخه‌های ۵ متری فولادی یا ۶ متری (پولیکا) و خرطومی در بسته‌های ۴۵ متری و سیم‌ها در بسته‌های صدمتری در بازار موجود هستند و قیمت هر شاخه لوله یا هر بسته سیم داده می‌شود، لازم است متراژ به دست آمده را به متراژ هر شاخه یا بسته تقسیم کرد تا تعداد لوله‌ها و بسته‌های سیم یا بسته‌های لوله خرطومی مشخص شود. پس از تعیین لیست مورد نیاز و قیمت هر واحد، می‌توان قیمت کل مواد مورد نیاز را برآورد کرد.

برای انجام کار سیم‌کشی، قیمت هر شعله و هر انشعب سیم‌کشی و نصب تابلو فیوز و لوسترها را مشخص کرده در تعداد آنها ضرب می‌کنیم تا میزان دستمزد سیم‌کشی و اجرای پروژه محاسبه شود.

هر شعله شامل نصب قوطی کلید، کلید (تک پل، تبدیل و پریز) هر کلیدی که یک تکمه داشته باشد)، سیم‌کشی، نصب لامپ، آزمایش و روشن کردن آن لامپ است. مدار دوپل، دو شعله محسوب می‌شود.

قیمت کل کار از جمع قیمت مواد مصرفی و دستمزد و نظارت بر کار محاسبه می‌شود.

لازم به توضیح است که یک پروژه سیم‌کشی و فنی اصولی و عملی است که نقشه سیم‌کشی محل توسط متخصص برق کشیده شده و مورد تأیید مراجع با صلاحیت قرار گرفته شود. به وسیله افراد یا شرکت‌های واحد شرایط اجرا گردد، و در نهایت از سوی بازرسان مورد آزمایش قرار گیرد. در این بازرسی‌ها لازم است علاوه بر نوع کار، نوع و جنس مواد مصرفی به طور کلی و سیستم حفاظت به طور خاص مورد بررسی و آزمایش

انتخاب فیوز اصلی اندکی مشکل‌تر از فیوز انشعب‌ها است. برای انتخاب فیوز اصلی باید جریان کل انشعب‌ها را با یکدیگر جمع برداری کرد؛ زیرا زاویه اختلاف فاز آنها یکی نیست. پس از به دست آوردن جریان کل باید آن را در ضربی هم‌زمانی ضرب کرد و بر مبنای جریان جدید، سیم اصلی و فیوز اصلی را محاسبه نمود.

چون همه مصرف کننده‌ها به طور همزمان از شبکه تغذیه نمی‌کنند، ضربی به نام ضربی هم‌زمانی تعریف می‌شود که در مجموع جریان‌های مصرف کننده‌ها ضرب می‌شود تا جریان واقعی به دست آید.

ضریب هم‌زمانی برای روشنایی خانگی^۱ و برای مدارهای مرکب از روشنایی و وسایل خانگی برابر $1/8$ انتخاب می‌شود.

۴- برآورد قیمت تجهیزات مورد نیاز

برای محاسبه قیمت تجهیزات ابتدا باید مقدار تجهیزات مورد نیاز را تعیین کرد. در این قسمت روش تعیین مقدار مواد و لوازم مورد نیاز را بررسی می‌کنیم.

با توجه به نقشه سیم‌کشی، تعداد کلیدهای تک پل، دوپل، تبدیل و... و پریزها، لامپ‌های رشته‌ای، لامپ‌های فلورسنت (تکی، دوتایی و... به تفکیک)، زنگ اخبار، در بازنگ و دیگر لوازم را شمرده یادداشت می‌کنیم، سپس به وسیله خط‌کش طول لوله‌های مصرفی را اندازه گرفته (با توجه به تعداد لوله‌های کار هم‌دیگر و نیز با تفکیک قطر یا شماره آنها) با توجه به مقیاس نقشه، اندازه واقعی آنها را حساب می‌کنیم.

برای تعیین مقدار اتصالات باید تعداد زانوها، سهراه‌ها، بوشن‌ها و دیگر اتصالات آنها را شمرده (اگر لوله کاری از نوع فولادی یا پولیکا باشد) و به تفکیک یادداشت کنیم.

برای تعیین مقدار سیم مورد نیاز، با توجه به نقشه و استفاده از خط‌کش و تعداد سیم‌های هم قطر در هر مسیر، به تفکیک سیم‌های با سطح مقطع‌های مساوی را محاسبه کرده با توجه به مقیاس مقدار واقعی را به دست می‌آوریم و یادداشت می‌کنیم.

۱- ضربی داده شده با توجه به حجم کار می‌تواند تغییر کند.

قرار گیرند . خوشبختانه، در سال های اخیر، در کشور ما قوانین خاصی برای سیم کشی های ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تهیه و تدوین شده که به تدریج اجرایی خواهد شد که شد.

۴-۵ - مقادیر افت ولتاژ در مدارهای فشار ضعیف

نوع جریان	افت ولتاژ به ولت	قطعه به میلی متر مربع
جریان دائم	$u = \frac{2L \cdot I}{x \cdot A}$	در صورت معلوم بودن جریان $A = \frac{2L \cdot I}{x \cdot u}$
جریان متناوب تک فازه	$u = \frac{2L \cdot I}{x \cdot A} \cos\phi$	$A = \frac{2L \cdot I}{x \cdot u} \cos\phi$
جریان دائم و متناوب تک فازه	$u = \frac{2L \cdot P}{x \cdot A \cdot U}$	در صورت معلوم بودن قدرت $A = \frac{2L \cdot P}{x \cdot u \cdot U}$

A - مقطع هادی به میلی متر مربع.

I - شدت جریان در هادی به آمپر.

L - طول خط به متر.

P - قدرت مصرفی به وات.

U - ولتاژ خط به ولت.

u - افت ولتاژ به ولت.

x - کندوکتیویته هادی.

$\cos\phi$ - ضریب قدرت.

(ضریب هدایت (کندوکتیویته) مس ۵۶ و آلومینیم ۳۶ $\frac{\text{متر}}{\text{اهم میلی متر مربع}}$ است).

۶-۴- انتخاب لوله - سیم - فیوز

جداولی برای آسان شدن کار وجود دارد که از آن طریق می‌توان اندازه لوله، نوع فیوز، کلید و سطح مقطع سیم را با درنظر گرفتن جریان مجاز آن‌ها انتخاب کرد.
این جدول‌ها در این صفحه و صفحات بعد آمده است.

جدول ۴-۴- انتخاب لوله فولادی نسبت به تعداد رشته و
قطعه کابل‌های مختلف

اندازه کابل از نوع NYY و لوله فولادی و قطر خارجی آن‌ها		
سطح مقطع کابل mm ²	قطر خارجی کابل mm	اندازه لوله
1/4	7,8	pg 11
1/6	8,3	pg 11
1/10	9,3	pg 11
1/16	10,7	pg 11
1/25	12,4	pg 11
1/35	13,6	pg 13,5
1/50	15,4	pg 16
1/70	17,3	pg 29
2/1.5	10,6	pg 11
2/2.5	11,8	pg 11
2/4	13,3	pg 11
2/6	14,3	pg 13,5

جدول ۳-۴- انتخاب لوله فولادی نسبت به تعداد رشته و
سطح مقطع کابل

اندازه کابل از نوع NYY و لوله فولادی و قطر خارجی آن‌ها		
اندازه لوله	قطر خارجی کابل mm	سطح مقطع کابل mm ²
2/10	16,3	pg 21
2/16	19,1	pg 29
2/25	23,1	pg 29
2/35	25,7	pg 29
3/1.5	11,1	pg 11
3/2.5	12,4	pg 11
3/4	14,0	pg 13,5
3/6	15,1	pg 16
3/10	17,2	pg 29
3/16	20,2	pg 29
3/25	24,6	pg 29
3/35	27,2	pg 29
3/50	31,5	pg 36
3/70	35,6	pg 42
3/95	41,0	pg 48

جدول ۵-۴- انتخاب لوله فولادی نسبت به تعداد رشته و سطح مقطع کابل های مختلف

اندازه کابل از نوع NYY و لوله فولادی و قطر خارجی آنها		
سطح مقطع کابل mm ²	قطر خارجی کابل mm	اندازه لوله
3 / $\frac{50}{25}$	34,0	Pg36
3 / $\frac{70}{35}$	38,0	pg42
3 / $\frac{95}{50}$	43,0	pg48
3 / $\frac{120}{70}$	48,0	-
4/1.5	11,8	pg11
4/2.5	13,5	pg13,5
4/4	15,1	pg21
4/6	16,3	pg21
4/10	18,7	pg29
4/16	22,2	pg29
4/25	26,8	pg29
4/35	30,3	pg36
4/50	35,2	pg36
4/70	39,5	pg42

جدول ۶-۴- کابل های نوع پرو تودر دارای ولتاژ نامی ۱۰۰۰ تا ۶۰۰ ولت چند رشته ای (NYY باهادی مسی)

تعداد رشته ها و سطح مقطع mm ²	جريان مجاز		تعداد رشته ها و سطح مقطع آنها mm ² به		جريان مجاز	
	در زمین	به	در زمین	به	در هوای به	به
2 × 1,5	30	21	4	یا $3 \times 1,5$	27	18
2 × 2,5	41	29	4	یا $3 \times 2,5$	36	25
2 × 4	53	38	4	یا 3×4	46	34
2 × 6	66	48	4	یا 3×6	58	44
2 × 10	88	66	4	یا 3×10	77	60


جدول ۷-۴— قابلیت تحمل بار کابلیت با سیم‌ها، کابل‌های عایق‌دار و جریان مجاز فیوز

سطح مقطع اسمی mm^2 به	سیم در لوله یا کانال در درجه حرارت محیط برابر ۲۵ درجه سانتی‌گراد		روی کار در سینی کابل		وضعیت کلی به طور آزاد در هوا یا متحرک	
	جریان مجاز A به	جریان مجاز فیوز A به	جریان مجاز A به	جریان مجاز فیوز A به	جریان مجاز A به	جریان مجاز فیوز A به
0,75	—	—	13	10	16	16
1	12	10	16	16	20	20
1,5	16	16	20	20	25	25
2,5	21	20	27	25	34	35
4	27	25	35	35	45	50
6	35	35	47	50	57	63
10	48	50	65	63	78	80
16	65	63	87	80	104	100
25	88	80	115	100	137	125
35	110	100	143	125	168	160

جدول ۴—۸ — انتخاب کلید و فیوز

انواع کلید و فیوز		اندازه فیوزهای مختلف مورد استفاده نسبت به پایه فیوز (آمپر)									
فیوز پیچی	پایه فیوز 25A	2	4	6	10	16	20	25			
	پایه فیوز 63A	35	50	63							
	پایه فیوز 100A	80	100								
	پایه فیوز 200A	125	160	200							
فیوز کاردن و تراز ضعیف NH با HRC	پایه فیوز 125A	6	10	16	20	25	36	50	63	80	100
	پایه فیوز 160A	6	10	16	20	25	36	50	63	80	100
	پایه فیوز 250A	36	50	63	80	100	125	160	200		
	پایه فیوز 400A	80	100	125	160	200	224	250	300	315	355
	پایه فیوز 630A	300	555	425	500	630					
	پایه فیوز 1000A	600	1000								
کلید فیوز	کلید فیوز 160A	6	10	16	20	25	36	50	63	80	100
	کلید فیوز 250A	36	50	63	30	100	125	160	200		
	کلید فیوز 400A	80	100	125	160	200	224	250	300	315	555
	کلید فیوز 630A	300	355	425	500	630					
جريان‌های مجاز عبور از کلید											
کلیدهای از لذ کلیدها	کلید گردان	10	16	25	40	63	100	200			
	کلید پاکو	16	25	40	63	100	200	400	630		
	کلید مینیاتوری مدل L	6	10	16	20	25	32				
	کلید مینیاتوری مدل G	1	1,6	2	3	4	6	8	10	16	20
	کلید مینیاتوری پیچی مدل (آلفا)	6	10	16	20	25					32
	کلید ایمنی قطع کننده جریان اشتباہی با جریان قطع 30mA	25	40	63							
	کلید ایمنی قطع کننده جریان اشتباہی با جریان قطع 0,3A	25	40	63	100	160					
	کلید ایمنی قطع کننده جریان اشتباہی با جریان قطع 0,5A	25	40	63	100	160					

مثال: با توجه به تابلوی توزیع برق روشنایی و مصرفی پریزها و تأسیسات دیگر، مربوط به ساختمان ویلایی در مزرعه که مقطع سیم را برای هر قسمت جداگانه انتخاب کنید.

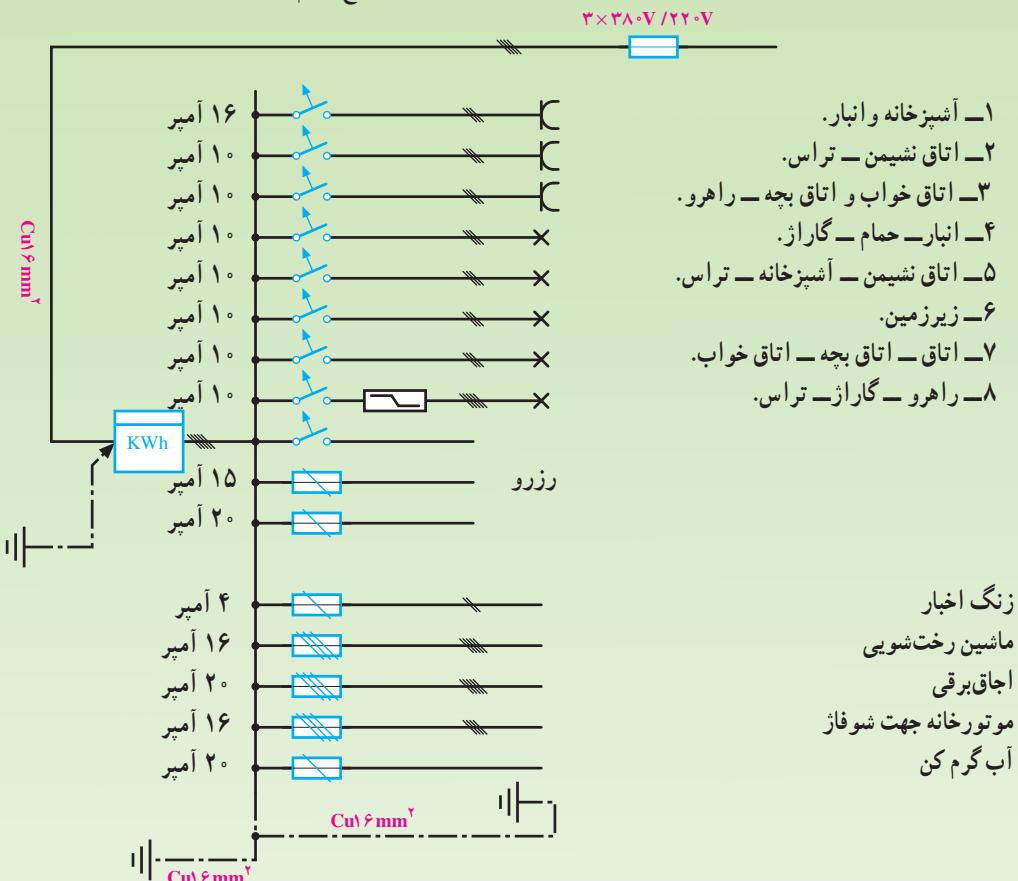

شکل ۴-۴- تابلوی توزیع برق روشنایی و مصرفی پریزها و ... مربوط به ساختمان ویلایی در مزرعه

بر اساس همان جدول‌ها از سیم $2/5\text{ mm}^2$ و کلید فیوز مینیاتوری G^A ۱۶ استفاده می‌کنیم.

برای زنگ اخبار از سیم 1 mm^2 و کلید فیوز مینیاتوری پیچی آلفا 6^A و لوله‌ی Pg ۱۱، برای ماشین رختشویی و موتورخانه شوفاز از سیم $2/5\text{ mm}^2$ و فیوز مینیاتوری پیچی آلفا 16^A و لوله‌ی Pg ۱۳/۵ یا Pg ۱۱ را انتخاب می‌کیم.

برای اجاق برقی و آب گرم کن، سیم 3 mm^2 و فیوز مینیاتوری پیچی آلفا 20^A و لوله‌ی Pg ۱۱ را انتخاب می‌کنیم. هم‌چنین کلید ایمنی قطع کننده جریان اشتباہی با جریان قطع 30 mA و جریان مجاز 63^A برای ویلا انتخاب می‌شود.


پاسخ:

۱- آشپزخانه و انبار با توجه به جدول ۷-۴

سیم $1/5\text{ mm}^2$ تحمّل جریان 16^A را دارد است، اما برای اطمینان از یک مقطع بالاتر یعنی سیم با مقطع $2/5\text{ mm}^2$ از جدول ۸-۴ کلید مینیاتوری G^A ۱۶ و لوله PVC یا فولادی Pg ۱۱ یا Pg ۱۳/۵ را انتخاب می‌کنیم. موارد ۲ الی ۸ اتاق‌ها، راهرو، گاراژ و تراس با استفاده از جدول ۷-۴ سیم 1 mm^2 تحمّل جریان 10^A را دارد است که برای اطمینان از سیم $1/5\text{ mm}^2$ و از جدول ۸-۴ کلید مینیاتوری L^A ۱ و لوله PVC یا فولادی Pg ۱۱ یا Pg ۱۳/۵ را انتخاب می‌کنیم، هم‌چنین برای خطوط یدک (رزرو)




- ۱- از جدول استاندارد سیم‌ها چگونه استفاده می‌شود؟
- ۲- افزایش طول سیم چه تأثیری در انتخاب سطح مقطع سیم دارد؟
- ۳- اگر ولتاژ یک مصرف کننده بیش از حد زیاد یا کم شود، چه تأثیری در کار مصرف کننده دارد؟
- ۴- انتخاب فیوز مناسب چگونه است؟
- ۵- یک تابلو فیوز چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
- ۶- چرا در تابلو فیوز باید فیوز اضافی نصب کرد؟
- ۷- مقطع سیم فاز بیشتر است یا نول؟ توضیح دهید.
- ۸- چگونه مقدار لوله‌ها و سیم‌های لازم را محاسبه می‌کنند؟
- ۹- چگونه قیمت کل یک طرح (سیم کشی) محاسبه می‌شود؟
- ۱۰- در شکل ۴-۵ اگر دمای محیط 45° سانتی‌گراد باشد مطلوب است:

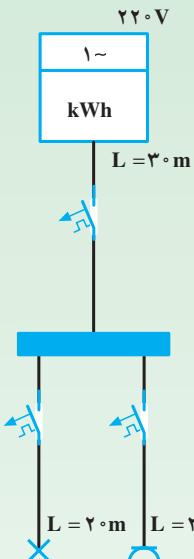

مصرف کننده 4kw
با ضریب قدرت 0.8
پس فاز

شکل ۴-۵

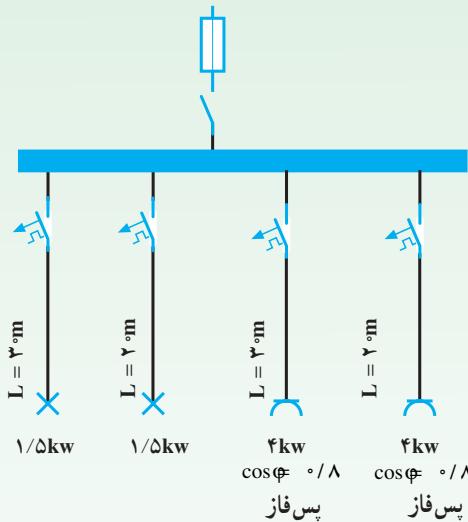

شکل ۴-۶

سیم کشی توکار

هدف‌های رفتاری:

هنرجو باید در پایان این فصل بتواند:

۱- محل قوطی کلید و تقسیم لوله را توسط فرز بکند.

۲- قوطی کلید، تقسیم و لوله را نصب کند.

۳- مدارات روشنایی شامل کلیدهای یک پل، دوپل، تبدیل صلیبی، رله راه پله، رله ضربه‌ای و کنسیل را به وسیله لوله و سیم و تابلو توزیع اجرا کند.

۴- مدار مکالمه و خبر را به طور عملی بیندد.


۵- سریندی تابلو را انجام دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴۸	۴۸	-

توجه: در صورتی که دانشآموزان به تعدادی از کارهای عملی ارائه شده در این فصل (در زمینه سیم کشی) آشنایی و سلط کافی داشته باشند، هنرآموزان محترم می‌توانند کارهای عملی دیگری را در زمینه سیم کشی از قبیل موازی کردن لامپ فلورسنت با یک چک و مدارهای ترکیبی ابتکاری بنا به تشخیص خود ارائه دهند.

توجه: در این مرحله کلیه هنرجویان به همراه هنرآموز خود از یک ساختمان کوچک در حال سیم کشی بازدید می‌کنند و مشاهدات خود را به صورت مکتوب می‌نویسند. سپس در یک جلسه یک ساعته نتایج بازدید توسط هنرآموز و هنرجویان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت هر یک از هنرجویان گزارش مستقلی تهیه می‌نمایند.

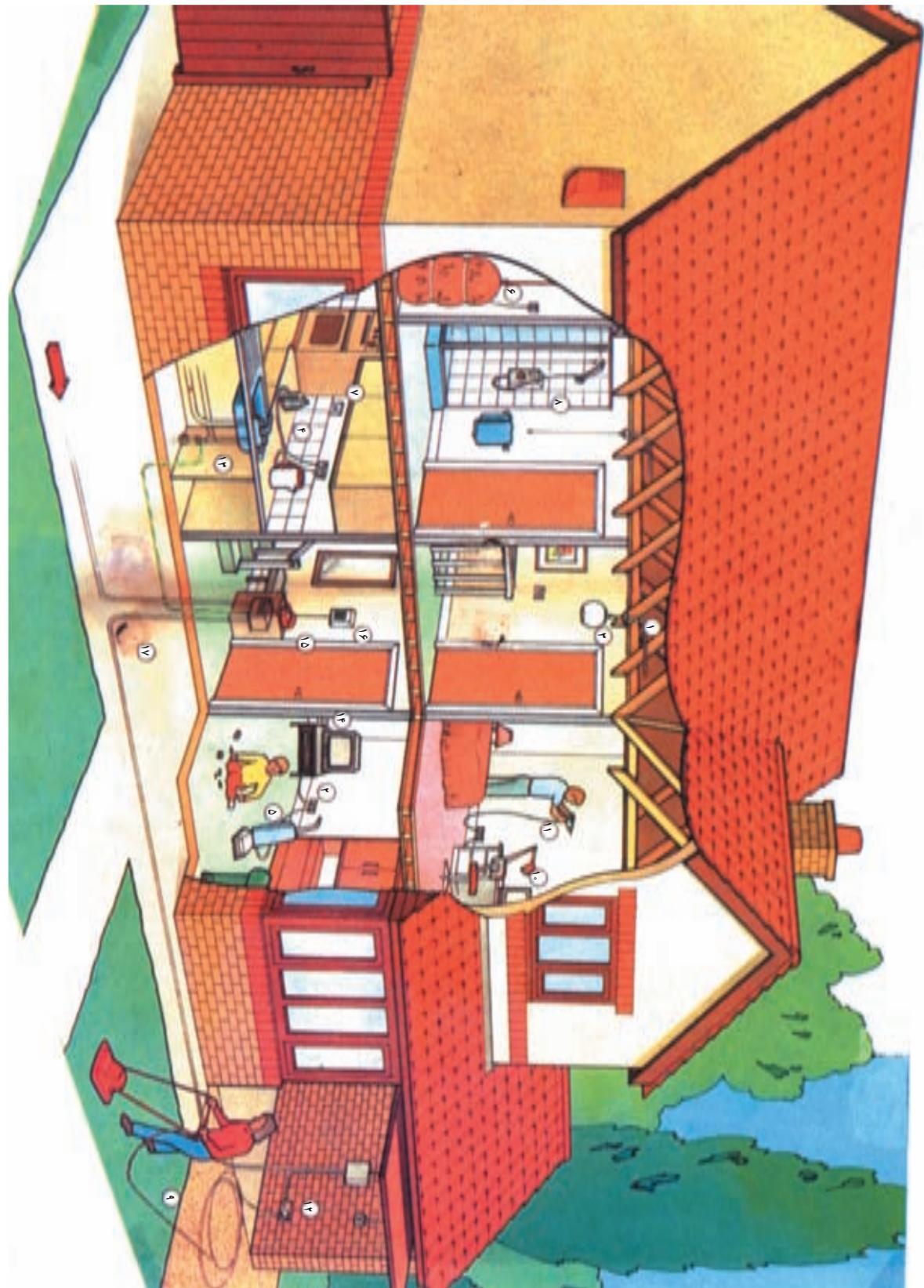- ۱—کابل برق و رو دی ساختنی
 ۲—کامپیوتر خانگی
 ۳—مدار برقیها
 ۴—سریج جانبدار
 ۵—اتو
 ۶—جاروبقی
 ۷—فریبی
 ۸—حمام
 ۹—ماشین چیزی
 ۱۰—کامپیوتر خانگی
 ۱۱—دریل برقی
 ۱۲—برق گازار
 ۱۳—اتصال زمین
 ۱۴—تلویزیون
 ۱۵—جهیه تقسیم تلفن
 ۱۶—آژیر خانگی




۵—سیم کشی توکار

مجاور هم، فاصله آنها را با چوب الگو تنظیم نمود. نصب قوطی ها باید به گونه ای انجام شود که لبه بالای آنها حدود ۵/۰ سانتی متر پایین تر از سطح کار تمام شده قرار گیرد. باید توجه داشت که نصب لوله ها یا قوطی ها به تنهایی انجام نمی شود، بلکه باید عمل نصب توأم باشد تا کار بهتر، دقیق تر و راحت تر اجرا شود.

۳—۵—سیم کشی مدارهای روشنایی توکار
کلید یک پل : این کلید در دونوع توکار و روکار ساخته می شود. اما در هر دونوع، طرز کار کلید یکسان است. این کلید وسیله ساده ای برای اتصال سیم فاز به مصرف کننده یا قطع آن است.

کار عملی : با توجه به شماتی فنی داده شده شکل ۱-۵ ابتدا نقشه عملی آن را رسم و به معلم خود ارائه کنید. پس از تأیید، مدار داده شده را در اندازه های مناسبی که توسط معلم به شما داده می شود، اجرا نمایید.

ابتدا نقشه را روی دیوار مورد نظر خط کشی کرده آن گاه محل هایی را که باید کنده شود، به وسیله دستگاه فرز- دیوار کن به اندازه قطر لوله مورد نظر خالی کنید؛ به طوری که لوله در داخل شکاف قرار بگیرد و کاملاً پوشیده شود.

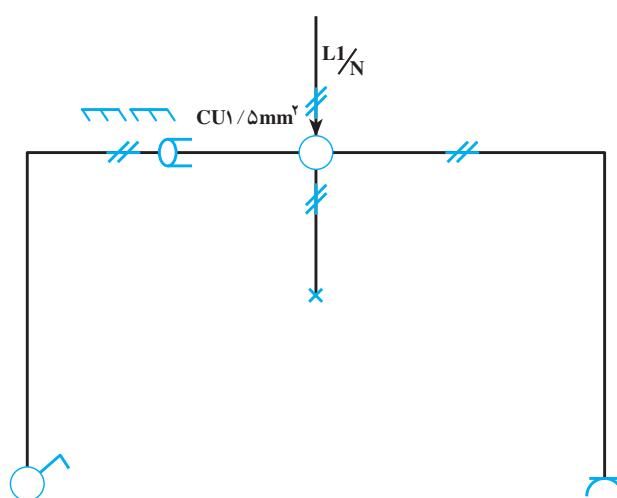

شکل ۱-۵—اتصال کلید یک پل و پریز با اتصال زمین

در این فصل با کار فرز دیوار کن، نصب لوله و قوطی کلیدها به صورت توکار و سیم کشی مدارهای مورد نیاز آشنا می شوید و مراحل آن را در کارگاه به صورت عملی اجرا می کنید.

۱—۵—آشنايی با فرز دیوار کن و چگونگی کار با آن
از فرز دیوار کن برای ایجاد شیار روی سطح کار و قرار دادن لوله های مختلف سیم کشی استفاده می شود. این دستگاه دارای تیغه هایی از جنس های مختلف برای کارهای آجری، بتني و ... است. برای کار با دستگاه فرز ابتدا محل هایی را که باید کنده کاری شود، روی کار خط کشی می کنند و پس از تنظیم تیغه های آن مناسب با عرض شیار مورد نیاز، روی محل های خط کشی شده را کنده کاری می نمایند. عمق شیار باید به اندازه ای باشد که لوله ها به راحتی داخل آن شیار جای می گیرد و سطح آن ها مقداری پایین تر از سطح کار باشد. برای ایجاد محل قوطی کلید و تقسیم، می توان از اره گردبُر استفاده کرد.


در صورتی که فرز موجود نباشد، باید با وسایل ابتدایی مثل تیشة دو سر یا قلم و چکش جای لوله ها و قوطی کلید و تقسیم را روی دیوار کنده کاری کرد.

۲—نصب قوطی کلید، پریز و تقسیم

برای نصب قوطی های کلید و تقسیم ابتدا باید دقت کرد که عمق و اندازه های کنده شده به قدری باشد که قوطی ها به راحتی درون محل کنده شده نصب شوند. در صورتی که چند کلید یا پریز مجاور هم باشند، بهتر است ابتدا کلیدها و پریزهای مجاور هم را در قوطی کلیدها بست و سپس آن ها را کنار یکدیگر روی زمین قرار داده فاصله مورد نیاز بین کلیدها را تنظیم کرد. آن گاه با استفاده از خط کش فاصله بین قوطی ها را اندازه گرفت و به عنوان الگو انتخاب کرد. می توان از یک تکه چوب که به اندازه فاصله بین قوطی ها عرض داشته باشد نیز به عنوان الگوی فاصله بین کلیدها و پریزها استفاده کرد و در موقع نصب قوطی های

پل است که بر روی جعبه مشترکی قرار گرفته‌اند.
کار عملی: با توجه به شمای فنی داده شده شکل ۵-۲ ابتدا نقشه عملی مدار را رسم کنید و پس از تأیید معلم، آن را در اندازه‌های مناسب با رعایت کلیه نکات فنی اجرا نمایید.

کلید دو پل: اگر بخواهیم دو وسیله الکتریکی از یک مکان روشن و خاموش شوند، از کلید دو پل استفاده می‌کنیم. در این صورت، در مصرف وسایلی مانند سیم، لوله و کلید صرفه‌جویی می‌شود. مدار کلید دو پل شبیه به دو کلید یک

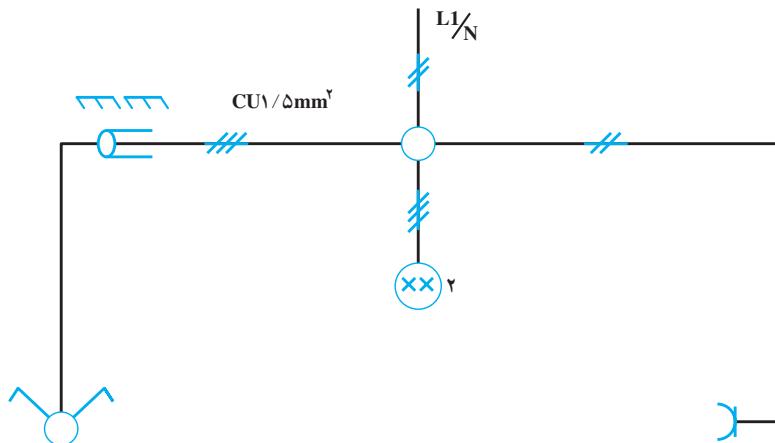


شکل ۵-۲—کلید دو پل با پریز به صورت توکار توسط لوله خرطومی پلاستیکی

کن tact دیگر (غیر مشترک) به دو کن tact غیر مشترک کلید بعدی اتصال داده می‌شود. سپس از مشترک کلید دوم سیمی به طرف لامپ یا لامپ‌ها کشیده شده آن‌گاه نول به کن tact دیگر سریبیچ اتصال پیدا می‌کند.

کار عملی: با توجه به شمای فنی داده شده شکل ۵-۳ ابتدا شمای فنی را کامل کرده سپس شمای حقیقی آن را رسم کنید و پس از تأیید معلم با رعایت کلیه نکات فنی آن را به اجرا درآورید.

کلید تبدیل: از این کلید برای قطع و وصل مدار از دو نقطه استفاده می‌شود. بنابراین، موارد استعمال آن در راهروها، راه پله‌ها، اتاق‌های دو در و به همراه کلید یک پل در اتاق خواب است.


این کلید سه کن tact دارد که یک کن tact آن مشترک و با یکی از دو کن tact دیگر در تماس است. در اینجا به توضیح روش اتصال استاندارد که بهترین روش اتصال است، می‌پردازیم. در این نوع اتصال، فاز پس از عبور از فیوز وارد کن tact مشترک یکی از کلیدها می‌گردد و دو

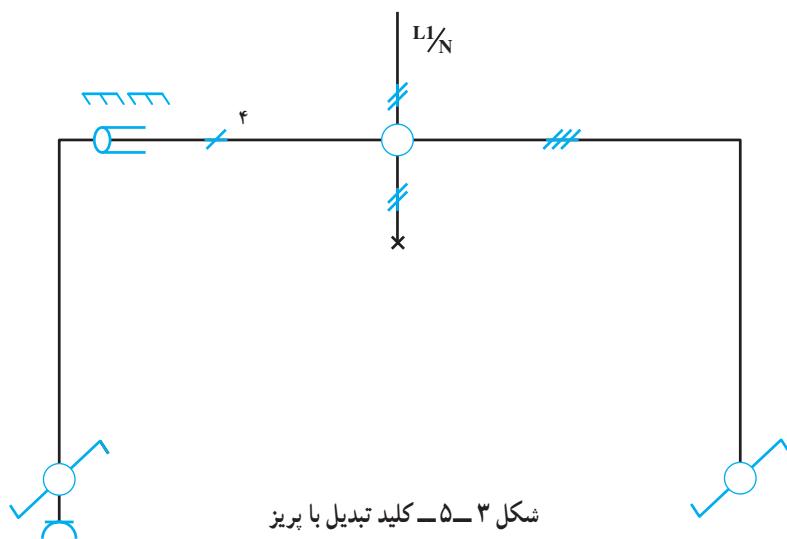

شکل ۳-۵—کلید تبدیل با پریز

- سؤال: ۱- طرز کار مدار را تحقیق کنید.
 ۲- موارد استفاده مدار را نام ببرید.
 ۳- اگر کلید یک پل در اختیار نباشد، چگونه می‌توان از کلید تبدیل به عنوان یک پل استفاده کرد.

مدار تبدیل و یک پل: شمای حقیقی مدار داده شده شکل ۴-۵ را به گونه‌ای طراحی کنید که با زدن کلید یک پل یکی از لامپ‌ها روشن شود و با زدن کلید تبدیل لامپ روشن، خاموش و لامپ بعدی روشن شود.

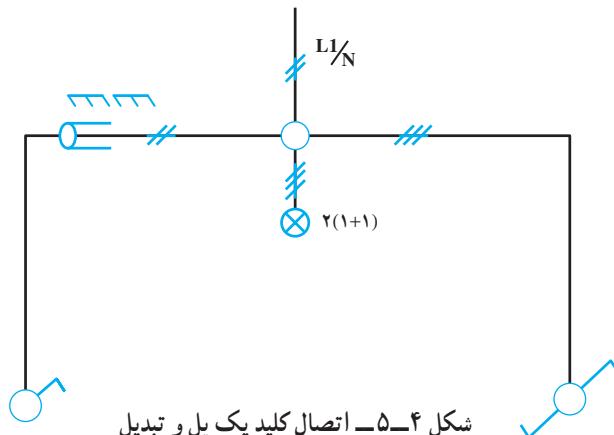

شکل ۴-۵- اتصال کلید یک پل و تبدیل


اختیاری

امروزه کلید صلیبی کاربردی ندارد و به جای آن از رله راه‌پله استفاده می‌شود. در صورتی که کلید صلیبی در اختیار دارید می‌توانید فقط به عنوان یک تجربه آن را انجام دهید و چنانچه کلید صلیبی موجود نیست به جای آن از نوع دیگر رله راه‌پله استفاده کنید.

کلید صلیبی: از این کلید در جاهایی استفاده می‌شود که بخواهند یک یا چند لامپ را از چند نقطه (بیش از دو نقطه) روشن و خاموش کنند. برای این کار، باید در ابتدا و انتهای مدار یک کلید تبدیل و بین آنها یک یا چند کلید صلیبی قرار داد.


طرز اتصال به این ترتیب است که از دو پیچ کلید صلیبی به دو سر یک کلید تبدیل و از دو پیچ دیگر به کلید تبدیل بعدی وصل می‌کنیم. معمولاً دو پیچ کلید صلیبی را برای ورودی و دو پیچ دیگر را برای خروجی در نظر می‌گیرند که در هیچ شرایطی این پیچ‌ها به هم ارتباط نداشته باشند. این دو پیچ را می‌توان به وسیله اهم‌تر تشخیص داد. سپس یک مشترک کلید تبدیل را به فاز و از مشترک کلید تبدیل بعدی به لامپ وصل می‌کنیم.

دو نوع کلید صلیبی موازی و متقاطع وجود دارد که عملکرد آن‌ها یکی است؛ ولی از نظر ساختمان و سیم‌کشی با یکدیگر تفاوت دارند. در نوع متقاطع دو سیم ورودی به دو پیچ کلید که در یک امتداد هستند، وارد می‌گردد و از دو پیچ دیگر که آنها نیز در یک امتداد هستند، دو سیم خروجی گرفته می‌شود. شکل ۵-۵ طرز اتصال این کلید را در دو حالت نشان می‌دهد.

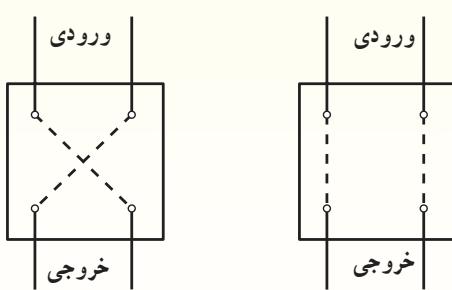


شکل ۵-۵- شمای حقیقی کلید صلیبی متقاطع

در نوع موازی دو سیم ورودی به صورت ضربدری وارد شده و دو سیم خروجی نیز به صورت ضربدری خارج می‌شوند. شکل ۶-۵ طرز اتصال این کلید را نشان می‌دهد.

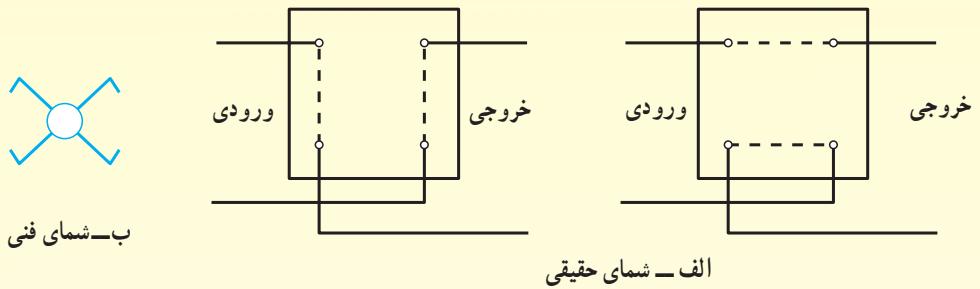

شکل ۶-۵- شمای فنی و حقيقی کلید صلیبی موازی

کار عملی: با توجه به شمای فنی داده شده شکل ۵-۷، شمای حقيقی آن را رسم کرده به معلم خود ارائه دهید و پس از تأیید آن را اجرا کنید.

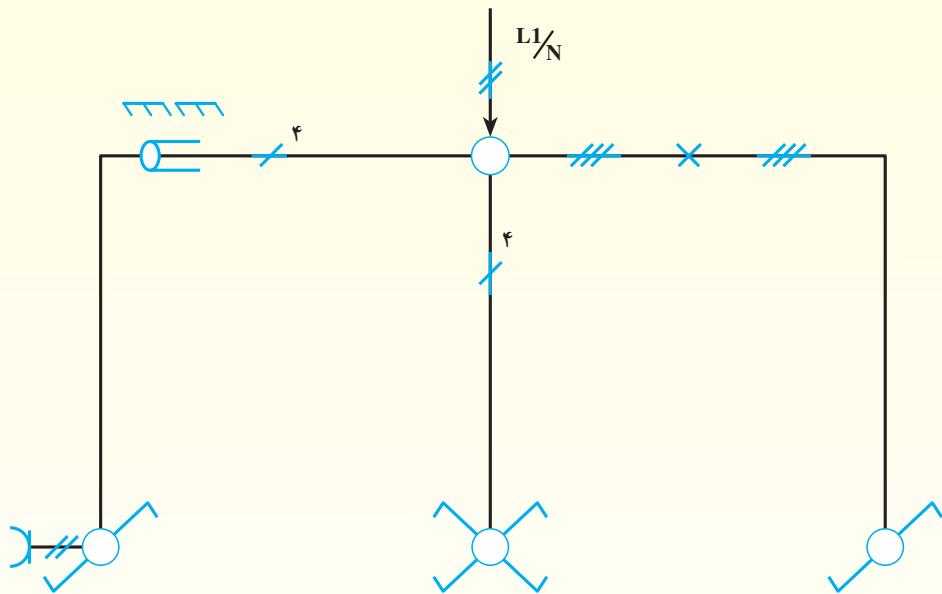


شکل ۷-۵- شمای فنی مدار صلیبی

- سؤال: ۱- انواع کلید صلیبی را توضیح دهید.
 ۲- می‌خواهیم یک لامپ را از پنج نقطه روشن و خاموش کنیم. مدار آن را با کمک کلیدهای صلیبی و تبدیل طراحی کنید.

هنگام روشنایی به طور موقت عمل کرده، لامپ‌ها روشن می‌شود و پس از طی زمان تنظیمی خاموش می‌گردد. برای روشنایی دائم، در طول شب دکمه را روی حالت دائم قرار می‌دهیم و به این ترتیب از طریق کنتاکت داخلی رله، جریان به طور مستقیم به لامپ‌ها می‌رسد و آن‌ها را روشن نگاه می‌دارد. رله‌های این نوع مختلف ساخته می‌شوند؛ مانند رله زمانی، موتوری، حرارتی، مغناطیسی و الکترونیکی. شکل ۵-۸ رله را به صورت‌های زیر نشان می‌دهند.


۵-۸ رله را به صورت‌های زیر نشان می‌دهند.

رله راه‌پله: از این رله برای روشنایی راه‌پله استفاده می‌شود. طرز کار رله بدین صورت است که با فشار دادن به شستی، رله شروع به کار می‌کند و لامپ‌های راه‌پله روشن و پس از زمان تنظیمی خاموش می‌شود. بعضی از رله‌های راه‌پله دارای دکمه‌ای است که سه حالت خاموش، روشن زمانی و روشن دائم به وسیله آن انتخاب می‌گردد. در حالت خاموش، رله عمل نخواهد کرد. این حالت برای روز در نظر گرفته می‌شود. ممکن است برحسب ارتفاع ساختمان، رله دارای دو زمان مختلف باشد که با زدن شستی‌ها، در

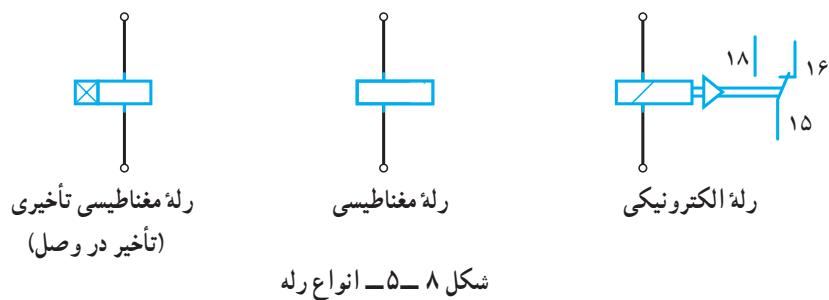

شکل ۵-۸ – انواع رله

کار عملی: شمای فنی داده شده مداری است برای روشن و خاموش کردن چراغ‌های راه‌پله با استفاده از رله راه‌پله. با توجه به شمای فنی داده شده شکل ۹-۵ شمای حقيقی آن را رسم کرده و پس از تأیید معلم، آن را اجرا کنید.

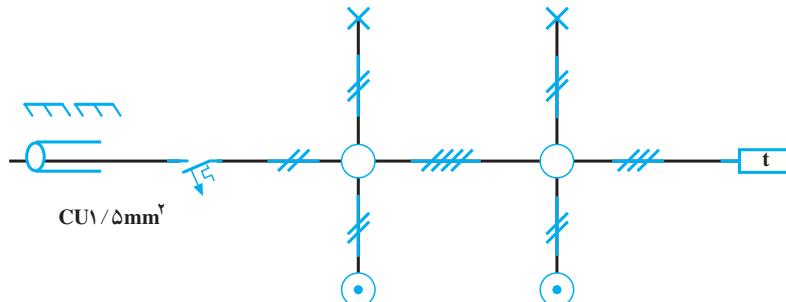


شکل ۹-۵ – رله راه‌پله به صورت توکار با استفاده از لوله پولیکا


به سریچ‌ها داده می‌شود و طرف دیگر سریچ‌ها به سیم نول وصل می‌گردد. شکل ۱۰-۵ مسیر جریان یک رله ضربه‌ای را نشان می‌دهد.

کار عملی: شمای فنی داده شده شکل ۱۱-۵ روشنایی چراغ‌های یک راهرو را نشان می‌دهد که از دو نقطه توسط رله ضربه‌ای روشن و خاموش می‌شود. شمای حقيقی آن را رسم کرده پس از تأیید آن را اجرا کنید.

رله ضربه‌ای: از رله ضربه‌ای در محل‌های استفاده می‌شود که بخواهیم یک یا چند لامپ را از چند نقطه روشن و خاموش کنیم. در واقع کلید ضربه‌ای کار کلید صلبی را انجام می‌دهد. طرز سیم‌کشی این رله به این صورت است که ابتدا سیم نول به شستی یا شستی‌های مورد نیاز برای قطع و وصل وارد می‌شود و برگشت همه شستی‌ها به بوبین رله اتصال می‌یابد. یک سیم به طور مستقیم به پیچ مشترک رله و از همان پیچ اشعابی به سر دیگر بوبین رله وصل می‌شود. برگشت سیم فاز از طریق رله

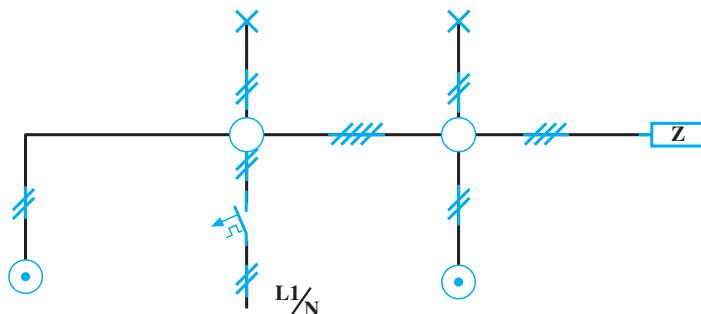

شکل ۱۱-۵- مدار رله ضربه‌ای با دو شستی

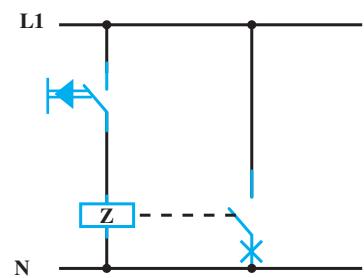

شکل ۱۰-۵- مسیر جریان رله ضربه‌ای

این سیستم آشنا شدید. در این فصل کار عملی از طریق سیستم توکار اجرا می‌شود.

کار عملی ۱: شکل ۱۲-۵ نشانه فنی دربازکن و شستی را نشان می‌دهد. شما حقیقی آن را رسم کرده مدار را به طور عملی بیندید.

کار عملی ۲: با توجه به شکل ۱۳-۵ که شما فنی دربازکن و زنگ خبر را نشان می‌دهد، ابتدا شما فنی را کامل کرده. سپس شما حقیقی آن را رسم کنید و پس از تأیید معلم، با رعایت کلیه نکات فنی مدار را بیندید.

کار عملی ۳: با توجه به شکل ۱۴-۵، شما فنی سیستم مکالمه و دربازکن را کامل کرده سپس نشانه حقیقی آن را رسم کنید پس از تأیید معلم، با رعایت کلیه نکات فنی آن را به مرحله اجرا درآورید.

سؤال ۱: تفاوت رله ضربه‌ای با کلید صلیبی چیست؟

۲- تفاوت رله ضربه‌ای با رله راه پله چیست؟


۳- از رله ضربه‌ای در چه محل‌های استفاده می‌شود؟

۴- آیا می‌توان از رله ضربه‌ای به جای کلید تبدیل استفاده کرد؟


۴-۵- سیم‌کشی مدارهای خبر و مکالمه

در ساختمان‌ها، به خاطر راحتی و آسایش ساکنان، از دربازکن و مدار مکالمه استفاده می‌شود. با نصب این سیستم شخص مراجعه کننده می‌تواند با فشار دادن شستی زنگ ساختمان مورد نظر با ساکنان آن ارتباط برقرار کند؛ از طرف دیگر ساکنان منزل نیز می‌توانند بدون مراجعه به در ساختمان، از همان محل به آسانی در منزل را باز کنند.


در کارگاه سیم‌کشی (۱) با طرز کار و مدارهای مختلف

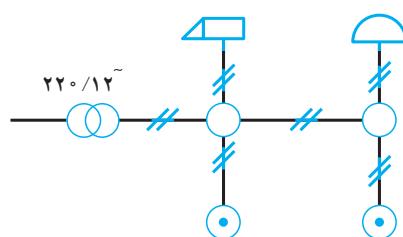

شکل ۱۳-۵- شما فنی دربازکن و زنگ خبر

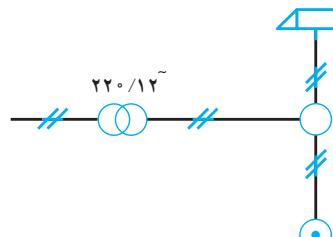

شکل ۱۲-۵- شما فنی دربازکن

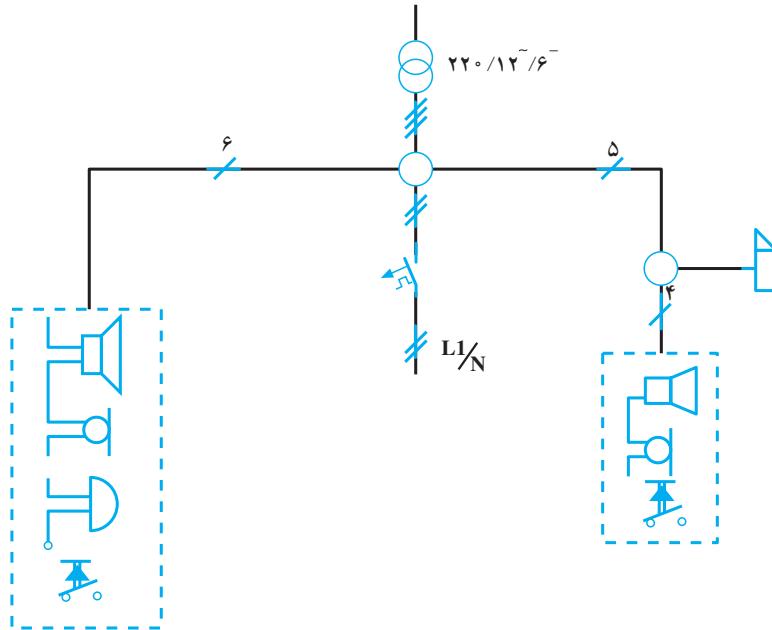

شکل ۱۴-۵- نقشه‌فی مدار خبر و مکالمه

توکار انتخاب شود و با توجه به مطالبی که در مورد نصب کلید و پریز گفته شد، تابلو نیز در دیوار نصب می‌گردد. اگر در ساختمان از برق تک فاز استفاده شود، سیم فاز را به بالای فیوزها و سیم فاز هر انشعاب را به زیر فیوز مربوط به آن وصل می‌کنند. سیم نول اصلی ورودی تابلو و سیم‌های نول انشعاب‌ها به ترمینال نول تابلو وصل می‌شوند. اگر در ساختمان از برق سه فاز استفاده شود، فیوزها را به سه دسته تقسیم و هر دسته فیوز فیوزها می‌بنندند. همه نول‌ها به ترمینال نول متصل می‌شوند.

۵-۵- نصب تابلو و سربندی آن

همان طور که در فصول قبل توضیح داده شد، تابلو در محلی نصب می‌شود که به سهولت بتوان به آن دسترسی پیدا کرد. این تابلو معمولاً در راهرو ورودی نصب می‌گردد. سیم‌های ورودی به تابلو عبارتند از:

الف. سیم‌های کستور تابلو که سیم‌های اصلی ورودی نامیده می‌شوند.


ب. سیم‌های انشعاب‌ها (مسیرهای مختلف) که با توجه به این که در فصل سیستم توکار اجرا می‌شود، باید توسط لوله به تابلو وارد شوند. در این سیستم برق کشی (توکار) نوع تابلو باید

کار عملی ۱: مدار کلید یک پُل با استفاده از لوله فولادی Pg ۱۱ به صورت روکار

ابزار کار مورد نیاز:


دستگاه خم کن دستی، حدیده لوله برق، کمان اره، روغندان، متر، انبردست، سیم چین، سیم لخت کن، پیچ گوشتی متوسط، فازمتر، دریل برقی و متنه ۷/۵ الماسه، چکش کوچک و فنر سیم کشی.

وسایل مورد نیاز	
یک عدد	تابلو فیوز ۱
یک عدد	فیوز اتوماتیک ۶ آمپر ۲
یک عدد	کلید یک پُل توکار ۳
سرو پیچ دیواری یا نوع قابل نصب	۴
یک عدد	روی جعبه تقسیم ۵
یک عدد	قوطی کلید فلزی ۶
یک عدد	جعبه تقسیم فلزی سه راهه ۷
به اندازه لازم	لوله Pg ۱۱ ۷
هر کدام سه عدد	بوشن لبدار و بوشن زرد ۸
به اندازه لازم	رول پلاک ۱/۵×۸ ۹
به اندازه لازم	پیچ خودکار ۱/۵×۸ ۱۰
به اندازه لازم	بست لوله فلزی ۱۱
به اندازه لازم	سیم ۲/۵ و ۱/۵ میلی متر مربع ۱۲
یک عدد	لامپ ۴۰ یا ۶۰ وات ۱۳

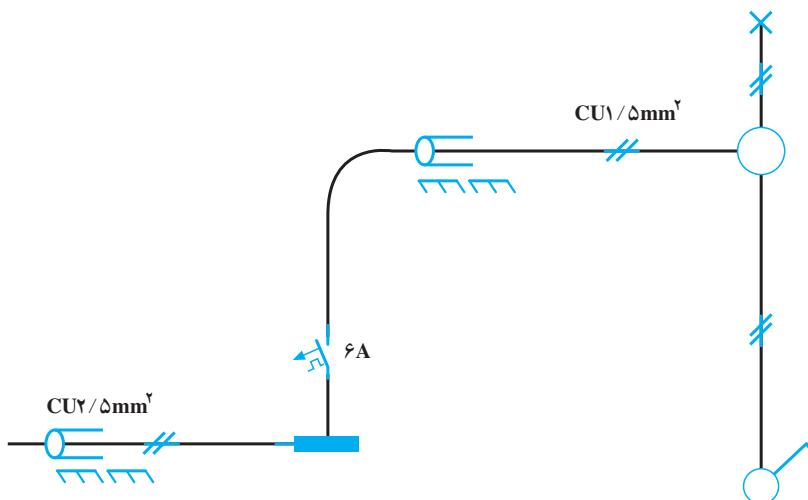

کار عملی ۲: روشنایی دو لامپ توسط کلید دو پل و یک عدد پریز به صورت توکار

وسایل مورد نیاز	
یک عدد	تابلو فیوز ۱
یک عدد	فیوز اتوماتیک ۰ آمپر ۲
یک عدد	کلید دوبل توکار ۳
دو عدد	سریچ دیواری ۴
دو عدد	قوطی کلید پلاستیکی ۵
دو عدد	جعبه تقسیم گرد ۶
یک عدد	پریز توکار ۷
به اندازه لازم	سیم $2/5\text{mm}^2$ و ۱/۵ افسان ۸
به اندازه لازم	پیچ خودکار $1/5 \times 8$ ۹
به اندازه لازم	رول پلاک $1/5 \times 8$ ۱۰
دو عدد	ترمینال نمره ۶ mm^2 ۱۱
یک عدد	لامپ ۱۲
به اندازه لازم	لوله ۱۱ و ۱۳ ۱۳

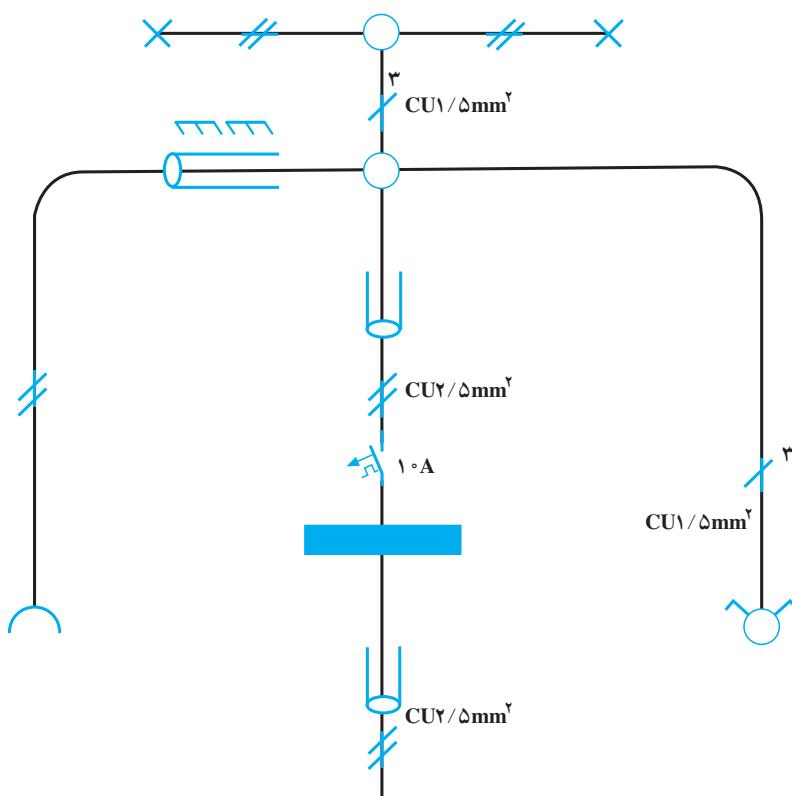


کار عملی ۳: روشنایی راهرو توسط کلید تبدیل و یک عدد پریز با مدار جداگانه. (از سقف نیز استفاده شود.)

ابزار کار مورد نیاز :

دستگاه فرز دیوار کن، متر، قلم، چکش، چاقو یا تبع اره، انبردست، سیم چین، سیم لخت کن، پیچ گوشی متوسط، فازمتر، فنر سیم کشی، دریل برقی و گردبُر مناسب لوله.

وسایل مورد نیاز	
یک عدد	تابلو فیوز ۱
یک عدد	فیوز اتوماتیک ۱۰ آمپر ۲
یک عدد	فیوز اتوماتیک ۶ آمپر ۳
دو عدد	سریچ آویز چینی ۴
چهار عدد	قوطی کلید پلاستیکی ۵
یک عدد ۱۰×۱۰	جعبه تقسیم چهارگوش ۶
یک عدد	جعبه تقسیم گرد ۷
دو عدد	کلید تبدیل توکار ۸
دو عدد	پریز توکار ۹
یک متر	سیم ابریشمی ۲×۱mm ^۲ ۱۰
چهار عدد	ترمینال نمره ۶mm ^۲ ۱۱
چهار عدد	ترمینال نمره ۴mm ^۲ ۱۲
دو عدد	لامپ ۱۳
به اندازه لازم	سیم ۱/۵ و ۲/۵ میلی مترمربع ۱۴

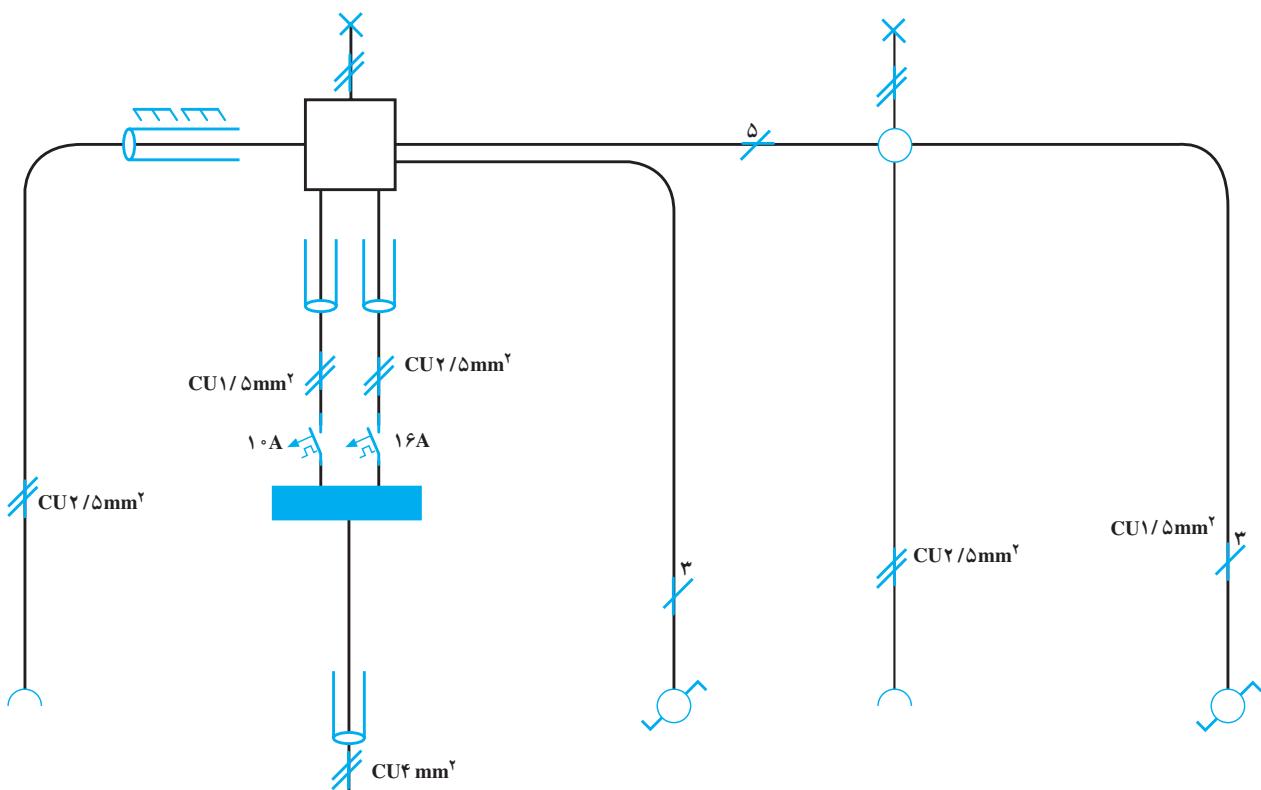


کار عملی ۴ (اختیاری) : روشنایی لامپ یک راهرو از چند نقطه (بیش از دو نقطه) با استفاده از لوله پولیکا (توکار)

ابزار کار مورد نیاز:

دستگاه فرز دیوارکن، متر، قلم، چکش، کمان اره، فنر خم کن پولیکا، چراغ کوره‌ای یا شعله گاز، انبردست، سیم چین، سیم لخت کن، پیچ گوشتی متوسط، فازمتر، دریل برقی، متنه ۷/۵ دیوار و فنر سیم کشی.

وسایل مورد نیاز	
یک عدد	تابلو فیوز
یک عدد	فیوز اتوماتیک ۶ آمپر
یک عدد	کلید تبدیل توکار
یک عدد	کلید صلیبی توکار
یک عدد	جعبه تقسیم سه راه گرد پولیکا
یک عدد	جعبه تقسیم چهار راه گرد پولیکا
یک عدد	جعبه تقسیم دو راهه گونیابی پولیکا
به اندازه لازم	لوله پولیکا $\frac{1}{2}$ اینچ
سه عدد	قوطی کلید پلاستیکی
یک عدد	سرپیچ دیواری
به اندازه لازم	سیم $1/5\text{mm}^2$ و $2/5\text{mm}^2$ افسان
به مقدار مورد نیاز	چسب پولیکا
یک عدد	لامپ
هر کدام دو عدد	پیچ خودکار رول پلاک $1/5 \times 8$

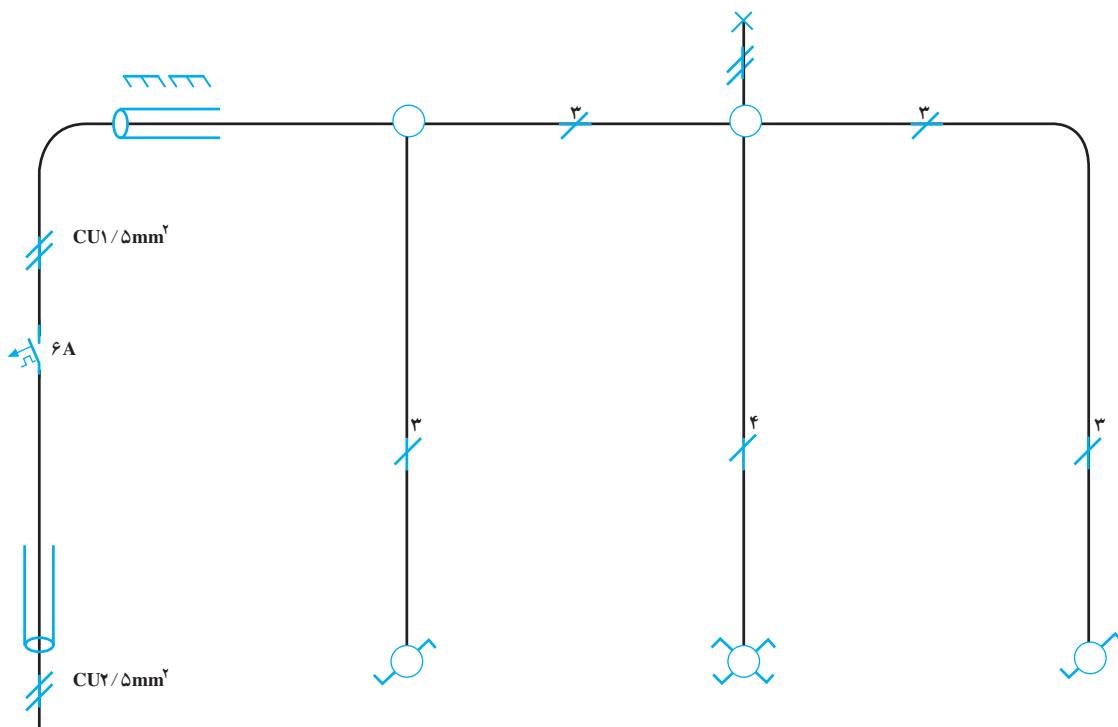


کار عملی ۵: روشنایی چراغ‌های راه پله توسط رله راه پله به صورت توکار با استفاده از لوله پولیکا (از سقف نیز استفاده شود).

ابزار کار مورد نیاز:

دستگاه فرز دیوارکن، متر، قلم، چکش، کمان اره، فنر خم کن پولیکا، چراغ کوره‌ای یا شعله‌گاز، انبردست، سیم‌چین، سیم لخت کن، پیچ‌گوشی متوسط، فازمتر، دریل برقی گرد بُر مناسب لوله، متنه ۷/۵ دیوار و فنر سیم کشی.

وسایل مورد نیاز	
یک عدد	تابلو فیوز ۱
یک عدد	فیوز اتوماتیک ۶ آمپر ۲
دو عدد	شستی توکار ۳
یک عدد	رله راه پله ۴
دو عدد	جعبه تقسیم گرد چهار راه پولیکا ۵
دو عدد	قوطی کلید پلاستیکی ۶
به اندازه لازم	لوله پولیکا ۱ ۷
به مقدار مورد نیاز	چسب پولیکا ۸
دو عدد	سرپیچ آویز چینی ۹
یک متر	سیم ابریشمی ۱۰
چهار عدد	ترمینال نمره 6mm^2 ۱۱
چهار عدد	ترمینال نمره 4mm^2 ۱۲
هر کدام دو عدد	رول پلاک و پیچ خودکار $8 \times 1/5$ ۱۳
به اندازه لازم	سیم $1/5\text{mm}^2$ و $2/5\text{mm}^2$ افshan ۱۴
دو عدد	لامپ ۱۵

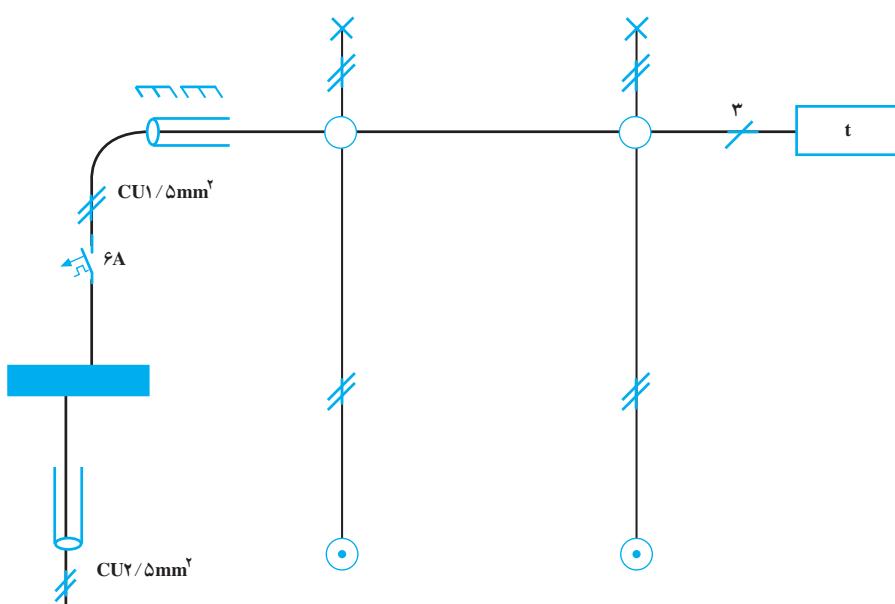

کار عملی ۶: روشنایی چراغهای یک راهرو با استفاده از رله ضربه‌ای به صورت روکار با استفاده از لوله فولادی

ابزار کار مورد نیاز:

قلم، چکش، متر، دستگاه خم کن دستی، حدیده لوله برق، کمان اره، روغن دان، انبردست، سیم چین، سیم لخت کن، پیچ گوشته متوسط، فازمتر و فتر سیم کشی.


وسایل مورد نیاز	
یک عدد	تابلو فیوز ۱
یک عدد	فیوز اتوماتیک ۶ آمپر ۲
دو عدد	شستی روکار ۳
یک عدد	رله ضربه‌ای ۴
سه عدد	قوطی کلید فلزی ۵
دو عدد	(یکی برای نصب زیر رله) ۶
به اندازه لازم	جعبه تقسیم چهارراه ۷
یک متر	لوله فولادی ۸
هر کدام هفت عدد	بوشن لبهدار و بوشن زرد ۹
به اندازه لازم	سیم $1/5\text{mm}^2$ و $2/5\text{mm}^2$ افshan ۱۰
دو عدد	لامپ پیچی ۱۱
دو عدد	سرپیچ چینی آویز ۱۲
چهار عدد	ترمینال نمره 6mm^2 ۱۳
چهار عدد	ترمینال نمره 4mm^2 ۱۴

کار عملی ۷: اجرای مدار اف اف یک طبقه به صورت توکار

ابزار کار مورد نیاز:

دستگاه فرز دیوار کن، متر، قلم، چکش، چاقو یا تیغ اره، انبردست، سیم چین، سیم لخت کن، پیچ گوشته متوسط، فاز متر، پیچ گوشته کوچک، فنر سیم کشی و اهم متر.

وسایل مورد نیاز	
یک عدد	تابلو فیوز
یک عدد	فیوز اتوماتیک ۶ آمپر
یک دستگاه	اف اف یک طبقه کامل
سه عدد	جعبه تقسیم گرد
به اندازه لازم	کابل مخصوص اف اف
به اندازه لازم	سیم ۱/۵ میلی متر مربع افسان
به اندازه لازم	رول پلاک و پیچ خودکار ۱/۵×۸
به اندازه لازم	پیچ خودکار ۴ آهن

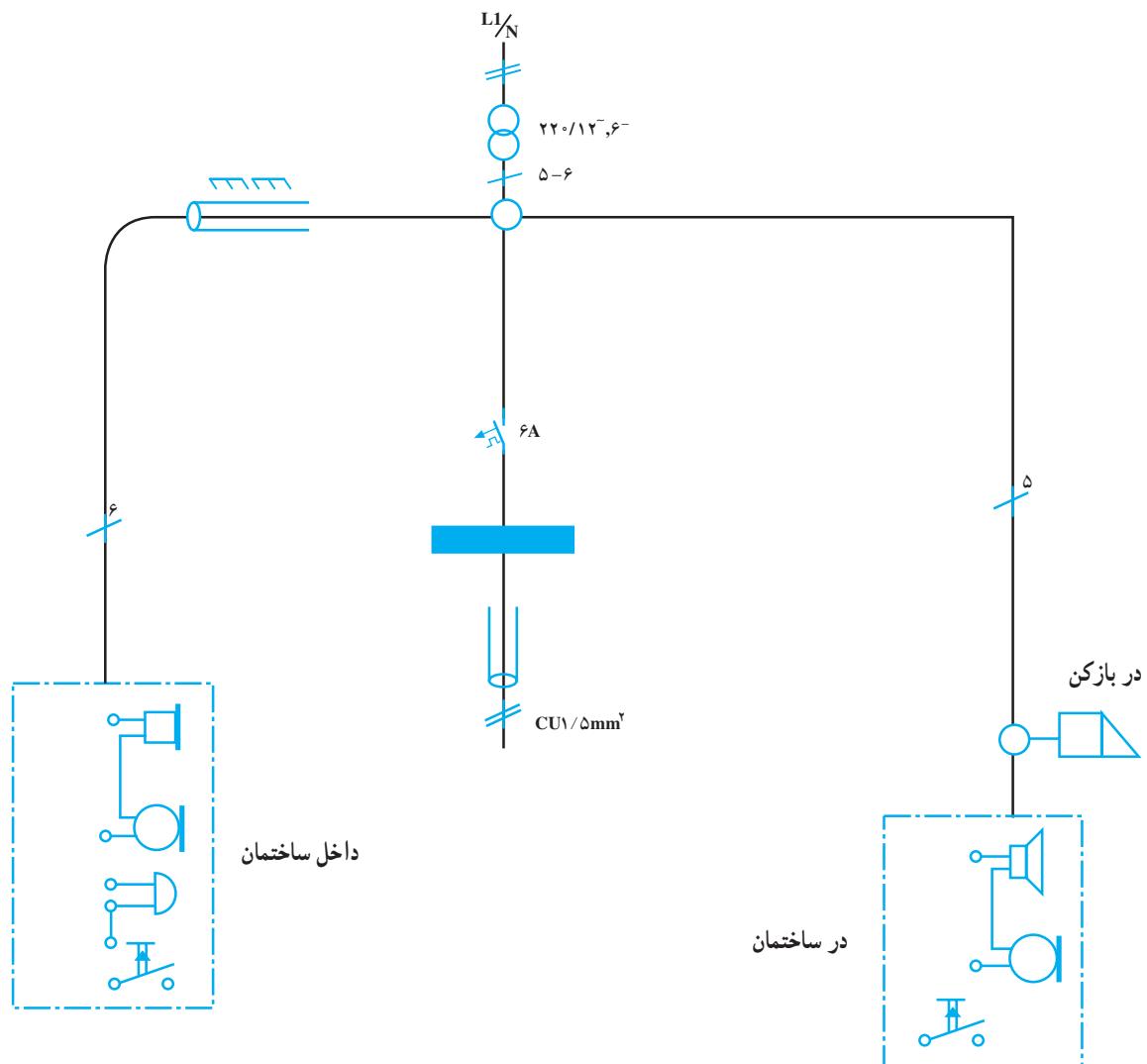

فصل ششم

سیستم‌های اعلام حریق

هدف‌های رفتاری:

هنرجو باید در پایان این فصل بتواند:

- ۱- اثرات و پامدهای ناشی از خطرات آتش‌سوزی را بیان کند.
- ۲- اهمیت سیستم‌های اعلام حریق را توضیح دهد.
- ۳- اجزای یک سیستم اعلام حریق را نام ببرد.
- ۴- انواع دکتور^۱ را نام ببرد و طرز کار آن‌ها را بیان کند.
- ۵- نقش مراکز کنترل اعلام حریق را تشریح نماید.
- ۶- یک سیستم اعلام حریق را برای یک ساختمان چندطبقه (حدائق چهار طبقه) منطقه‌بندی و سپس اجرا کند.

ساعت‌آموزش		
جمع	عملی	نظری
۸	۶	۲

۶- سیستم اعلام حریق

از سیستم‌ها در صورت لزوم (برای مکان‌های حساس) می‌توانند به طور اتوماتیک حریق را خاموش کنند (سیستم اطفای حریق). ما در این قسمت تنها به شناسایی حریق خواهیم پرداخت و طرز کار تجهیزات مورد استفاده برای شناسایی حریق را نیز به طور مختصر شرح خواهیم داد.

۲-۶- اجزای سیستم اعلام حریق
اجزای یک سیستم اعلام حریق عبارت‌اند از : دِتکتور (کافش - آشکارساز)، مرکز کنترل، وسایل خبردهنده، شستی‌های دستی، منابع تغذیه (باتری، شارژر و...)، رله‌های اضافی یا فرعی. در زیر به‌طور اختصار بعضی از اجزای این سیستم شرح داده می‌شود :

۱-۶- دِتکتور: دِتکتورها یا کافش‌ها و سایلی‌های هستند که حریق را حس می‌کنند. بعضی از انواع دِتکتورها عبارت‌اند از : دِتکتور دودی، دِتکتور حرارتی، دِتکتور شعله‌ای.
الف - دِتکتور دودی

دِتکتور دودی وسیله‌ای است که در برابر کوچک‌ترین اثر مقدماتی یک حریق (دود) حساس بوده و عکس العمل نشان می‌دهد. دِتکتور دودی به دو نوع : دودی یونیزاسیون و دودی نوری تقسیم می‌شود.

دِتکتور دودی یونیزاسیون: دِتکتور دودی یونیزاسیون دارای یک محفظه می‌باشد که با هوای بیرون در ارتباط است. فضای داخلی محفظه به‌وسیله یک منبع رادیواکتیو یونیزه می‌شود (یونیزاسیون مرحله‌ای است که مولکول‌های هوا به صورت یون‌های مثبت و الکترون‌های منفی تبدیل می‌شوند). حال چنانچه یک ولتاژ بین این محفظه قرار گیرد یون‌ها به طرف صفحه با قطب مخالف حرکت می‌کنند، یون‌ها به طرف الکترود منفی و الکترون‌ها به سمت الکترود مثبت حرکت می‌کنند. حرکت این الکترون‌ها و یون‌ها یک جریان الکتریسیته را به وجود می‌آورد. مقدار جریان الکتریسیته بستگی به شکل محفظه، منبع رادیواکتیو،

۱-۶- آتش‌سوزی
مقدمه: آتش‌سوزی یکی از خط‌ناک‌ترین پدیده‌هایی است که روی می‌دهد و زیان‌های قابل توجه جانی و مالی به بار می‌آورد. ما همه روزه شاهد آتش‌سوزی‌هایی در نقاط مختلف هستیم که موجب از بین رفتن انسان‌ها و به بار آمدن زیان‌های فراوان مالی می‌گردد. یکی از وظایف مسئولین بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و... مقابله با آتش‌سوزی و جلوگیری از گسترش دامنه آتش است. وظیفه طراحان ساختمان‌ها این است که در طراحی ساختمان‌ها خطرات ناشی از آتش‌سوزی را به حداقل ممکن برسانند و زمینه اقدامات ایمنی لازم را، در صورت بروز آتش‌سوزی، فراهم سازند.



شکل ۱-۶

از آنجا که دقایق اولیه شروع حریق دارای اهمیت زیاد و حیاتی می‌باشد، از طرفی عوامل ایجاد حریق بسیار متنوع بوده و همچنین در تمامی ساعات شب‌انه روز امکان بروز آن می‌رود، لذا امروزه سیستم‌هایی ایجاد گردیده است که می‌تواند در لحظات اولیه حریق آن را شناسایی کرده و مراتب را به یک مرکز کنترل ارسال نموده و از آن طریق بالاصله، توسط آذیر، به ساکنین اعلام کند و یا به‌وسیله تلفن به مرکز آتش‌نشانی خبر دهد. بعضی

تغییرات غیرعادی داشته باشد این دِتکتور فعال می‌شود.
دِتکتور حرارتی دارای یک محفظه می‌باشد، در داخل
محفظه یک بی‌متال (دو نوار فلزی مختلف‌الجنس) وجود دارد،
هوای گرم بر بی‌متال اثر گذاشته و گرما باعث بسته شدن
کنتاکت‌های آن شده و دِتکتور عمل می‌کند.

این دِتکتور برای مکان‌های مانند آشپزخانه‌ها، موتورخانه‌ها
و... مناسب می‌باشند، شکل ۶-۴ دِتکتور حرارتی را نشان
می‌دهد.



شکل ۶-۴- دِتکتور حرارتی

پ - دِتکتورهای شعله‌ای
این دِتکتورها امواج نوری غیرقابل رؤیت را، که به‌وسیلهٔ
شعله‌آتش منتشر می‌شوند، تشخیص می‌دهند و باعث فعال
شدن دِتکتور و ارسال سیگنال به مرکز کنترل می‌شوند. این
دِتکتورها دارای زاویه‌ی دید مشخص بوده و هنگام طراحی و
کاربرد باید به آن توجه نمود. شکل ۶-۵ یک دِتکتور شعله‌ای
را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۵- دِتکتور شعله‌ای (با اشعه‌ی مادون قرمز)

۲-۶- شستی‌های اعلام حریق: این شستی‌ها
به دو صورت موجودند: یا به صورت شستی معمولی، که با
فشار به آن کنتاکت‌ها بسته یا باز شده و پیام به مرکز کنترل

ولتاژ تغذیه، درجه حرارت و رطوبت هوا دارد. در اثر ورود دود
به این محفظه جریان الکتریسیته کاهش می‌یابد (وجود ذرات دود
باعث کاهش میزان جریان الکتریسیته می‌شود) و باعث عملکرد
دِتکتور شده و دِتکتور فعال می‌شود. شکل ۶-۲ نمای ظاهری
دِتکتور دودی یونیزاسیون ساخت دو کارخانه را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۶- دِتکتور دودی نوع یونیزاسیون

دِتکتور دودی نوری: دِتکتور دودی نوری شامل یک
منبع نوری و یک عنصر حساس در مقابل نور (فتول) می‌باشد.
هرگونه دود در فضا موجب کاهش و انحراف انرژی نوری بر
روی فتوسل شده و دِتکتور عمل می‌نماید. شکل ۶-۳ یک
دِتکتور دودی نوری را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۳

دِتکتورهای دودی برای دفاتر کار در محیط‌های اداری و
اتفاق‌های پذیرایی و به‌طور کلی برای مکان‌هایی که حریق کاملاً مشهود
نمی‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب - دِتکتور حرارتی
این دِتکتورها نسبت به افزایش درجه حرارت حساس
می‌باشند. هنگامی که بر اثر آتش‌سوزی، درجه حرارت محیط

شکل ۶-۷ یک مرکز کنترل اعلام حریق را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۷

ارسال می‌شود؛ و یا به صورت شستی‌های شیشه‌دار، که شامل یک جعبه کوچک است که درون آن یک میکروسویچ و جلوی آن درپوش شیشه‌ای قرار دارد. با وارد نمودن یک ضربه کوچک به شیشه، شیشه شکسته شده و اهرم میکروسویچ آزاد و کناتک‌ها عمل می‌نماید و پیام به مرکز کنترل ارسال می‌شود.

شکل ۶-۸ شستی اعلام حریق را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۹

شکل ۶-۹ وسایل خبردهنده: وسایل خبردهنده در سیستم اعلام حریق مانند آژیرها، زنگ‌ها، بوق‌ها، لامپ‌ها و غیره می‌باشد که در صورت بروز حریق و شناسایی آن توسط مرکز کنترل فرمان گرفته و ساکنین یا افراد داخل ساختمان را مطلع می‌سازند.

شکل ۶-۱۰ چند وسیله‌ی خبردهنده (آژیر) اعلام حریق را نشان می‌دهد.




شکل ۶-۱۰

شکل ۶-۱۰-۱ مرکز کنترل: در این مرکز که امروزه به صورت الکترونیکی وجود دارند تمام وظایف توسط میکروپرسسورها انجام می‌شود و سیم‌کشی کلیه دتکتورها، شستی‌ها، لامپ‌های اعلام خبر، وسایل صوتی خبردهنده، منابع تغذیه و غیره به مرکز کنترل وصل می‌گردد.

مرکز کنترل دارای مدارهای عیب‌یاب بوده و کلیه عیوب ناشی از قطع مدارها، قطع برق شهر، ضعیف بودن باتری‌ها، سوختگی فیوزها، خرابی دتکتورها و غیره را نشان می‌دهد. در صورت بروز آتش‌سوزی (دود و یا شعله و غیره) دتکتورها عمل نموده و سیگنال به مرکز کنترل ارسال و منطقه آتش گرفته شناسایی می‌شود.

در بعضی از مرکز کنترل به نام مرکز کنترل آدرس‌بزیر شماره‌ی دتکتوری که فعال شده است توسط صفحه دیجیتالی نمایش دهنده، نشان داده می‌شود و بدین طریق می‌توان سریعاً محل وقوع حریق را شناسایی و اقدامات پیش‌گیری جهت توسعه‌ی حریق را به عمل آورد. بعضی از مرکز کنترل اعلام حریق دارای یک ترمینال تلفن هستند که از طریق کابل کشی به مرکز آتش‌نشانی ارتباط پیدا می‌کنند و در صورت لزوم وقوع حریق به طور اتوماتیک به مرکز آتش‌نشانی اطلاع داده می‌شود.

پایه دتکتور ۲ محل مخصوص جهت عبور پیچ‌ها برای نصب پایه و همچنین تعدادی کناتک برای اتصال سیم‌ها پیش‌بینی شده است. معمولاً پایه دتکتورها برای نصب دتکتورهای دودی و حرارتی مشترک می‌باشد. شکل ۶-۹ پایه یک دتکتور را نشان می‌دهد.

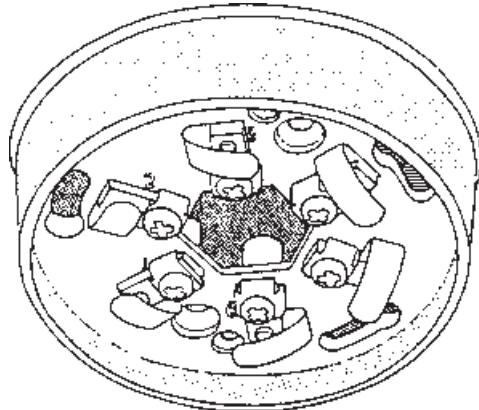

شکل ۶-۹

پس از نصب پایه، شستی‌ها و وسایل خبردهنده را نیز نصب می‌کنیم. شکل ۶-۱۰ نحوه سیم‌کشی و اتصال دتکتورها در یک زون (منطقه) را نشان می‌دهد.


۳-۶- زون‌بندی (منطقه‌بندی) مدارهای سیستم اعلام حریق

در مجموعه‌ها و ساختمان‌های بزرگ که تعداد دتکتورها زیاد می‌شود، به منظور شناسایی سریع محل حریق مدارها را زون‌بندی (منطقه‌بندی) می‌کنند. برای مثال، یک ساختمان ۱۰ طبقه که هر طبقه آن دارای ۴ واحد مسکونی باشد می‌تواند به ۱۰ زون منطقه تقسیم شود.

در صورت بروز حریق در قسمتی از هر طبقه، دتکتور محل عمل می‌کند و پیام به مرکز کنترل ارسال می‌گردد. در مرکز کنترل چراغ مربوط به آن زون (منطقه) روشن می‌شود و نگهبان یا مسئول حفاظت ساختمان با مشاهده چراغ روشن در مرکز کنترل متوجه وقوع حریق شده بلا فاصله نسبت به خاموش کردن آن و جلوگیری از دامنه حریق اقدام می‌کند و همزمان دستگاه‌های خبردهنده، (آذیر بوق و غیره) ساکنان ساختمان را مطلع می‌سازد.

۴-۶- اجرای سیستم اعلام حریق (نحوه نصب تجهیزات و سیم‌کشی)

با توجه به نقشه سیستم اعلام حریق، ابتدا پایه دتکتورها را در محل‌های در نظر گرفته شده در نقشه نصب می‌کنیم. روی هر

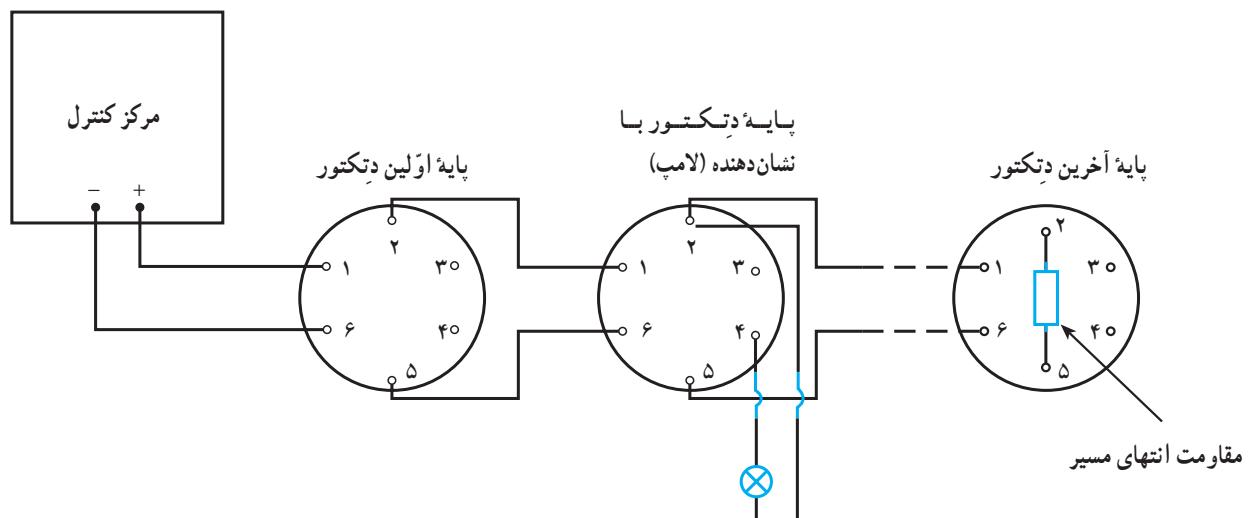

شکل ۶-۱۰

حریق (از نوع شیشه‌ای یا واحد) که با نشان داده شده،
یک دکتور دودی که با + نشان داده شده و یک دکتور حرارتی
که با + نشان داده شده است، وجود دارد و در انتهای مدار نیز
یک مقاومت دیده می‌شود.


در این شکل نحوه اتصال سیم‌ها به پایه دتکتور (پایه ۱ و ۶) و خروج سیم‌ها از پایه‌های (۲ و ۵) در زون شماره ۳ نشان داده شده است. همچنین اتصال زنگ و آذیر به مدار مربوط در مرکز کترل مشاهده می‌شود.

در قسمت پایین شکل نیز ورودی برق 22° ولت متناوب و ترانسفورماتور مبدل ولتاژ برای تست شارژر باتری نشان داده شده است.

در این سیستم دِتکتورها در هر زون (منطقه) به وسیلهٔ دو سیم به یکدیگر متصل شده سپس به مرکز کنترل ارتباط می‌یابند و در آخرین دتکتور یک مقاومت بین پایه‌های ۲ و ۵ وصل می‌شود.

سیم‌ها در پایه‌های دِکتور به شماره‌های ۱ و ۶ متصل و از پایه‌های ۲ و ۵ خارج می‌شود و دوباره به پایه‌های ۱ و ۶ دِکتور بعدی متصل و از پایه‌های ۲ و ۵ خارج و به دِکتور بعدی ارتباط می‌یابد. در مدار فوق یک نشان‌دهنده (لامپ) روی دِکتور شماره ۲ وجود دارد.


شکل ۶-۱۱ سیم کشی سیستم اعلام حریق برای یک مرکز اعلام حریق که دارای ۶ زون (منطقه) است را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در زون ۱ (Z1) یک شستی، اعلام

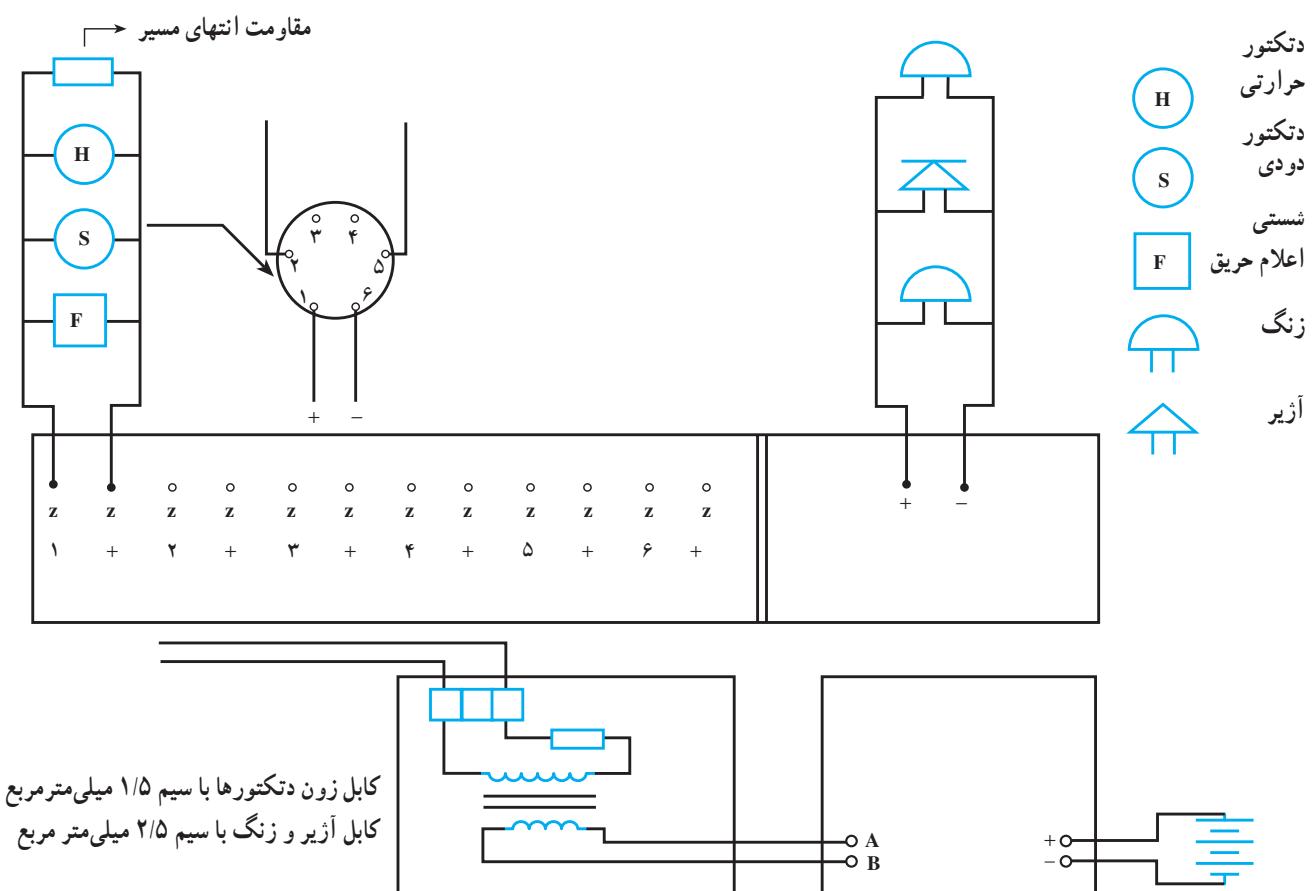

شکل ۱۱-۶

در نقشه، محل شستی‌ها و آثیرها نیز مشخص می‌باشد. مجموعه دکتورها و سایر تجهیزات مورد استفاده در این طبقه ساختمان، یک زون (منطقه) را تشکیل می‌دهد و پس از اتصال تجهیزات به یکدیگر در نهایت با دو رشته‌سیم به مرکز کنترل اتصال می‌باید.


در شکل ۱۲-۶ پلان یک طبقه از یک مجموعه مسکونی که سیستم اعلام حریق در آن ترسیم شده است، دیده می‌شود. این طبقه دارای ۷ واحد مسکونی است که در هر واحد مسکونی، یک دکتور دودی و یک دکتور حرارتی نصب گردیده است. همچنین در راهروها نیز دو دکتور دودی قرار داده شده است.

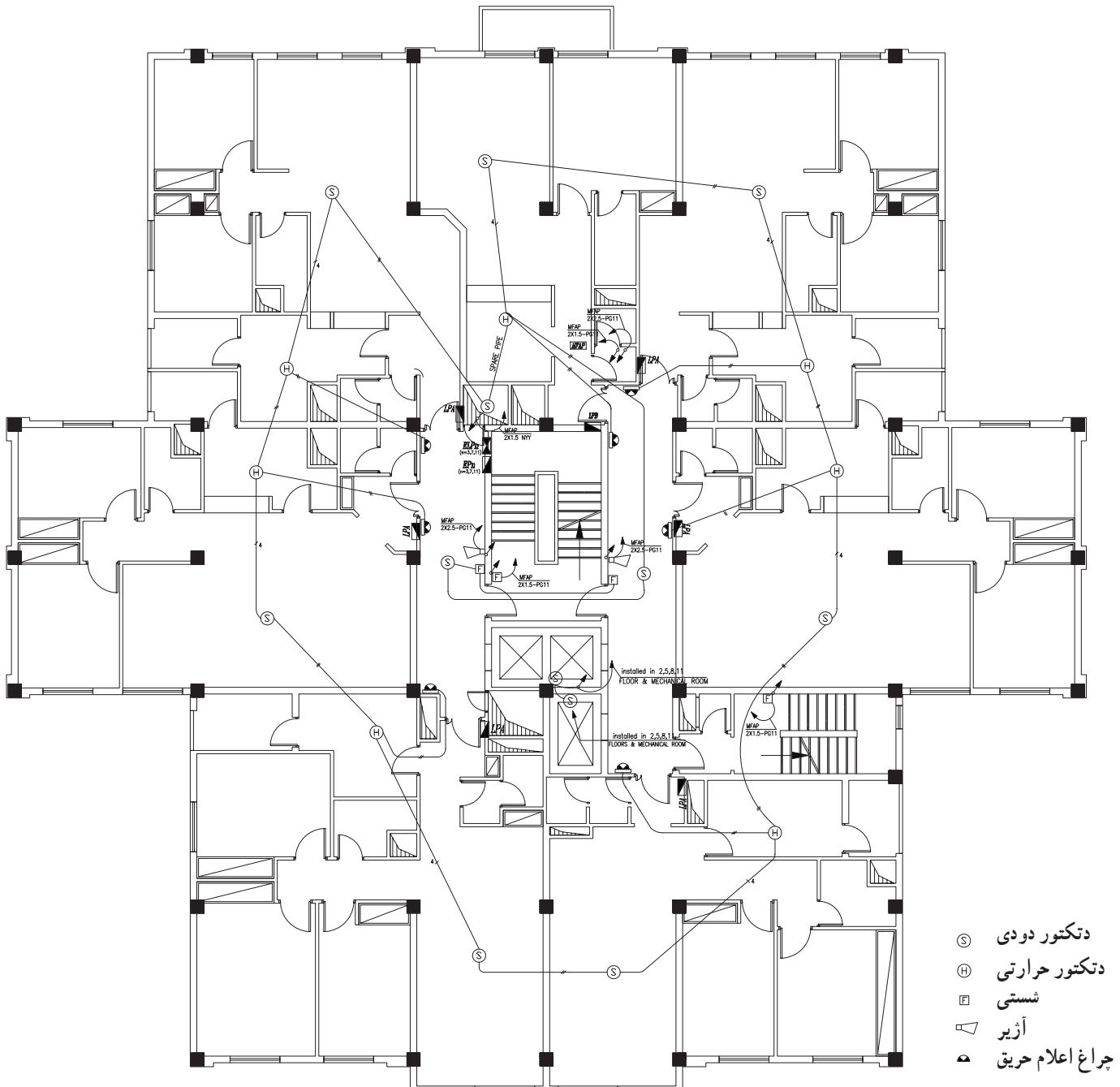

شکل ۱۲-۶- سیستم اعلام حریق یک طبقه با ۷ واحد مسکونی

داده شده است. همان طور که در نقشه مشاهده می‌کنید، هر طبقه یک زون را تشکیل می‌دهد.

در نقشه ۱۳-۶ رایزر دیاگرام^۱ یک سیستم اعلام حریق برای یک ساختمان ۸ طبقه (طبقه زیرزمین، یک طبقه هم کف و ۵ طبقه واحدهای مسکونی) که ۸ زون (منطقه) دارد، نشان

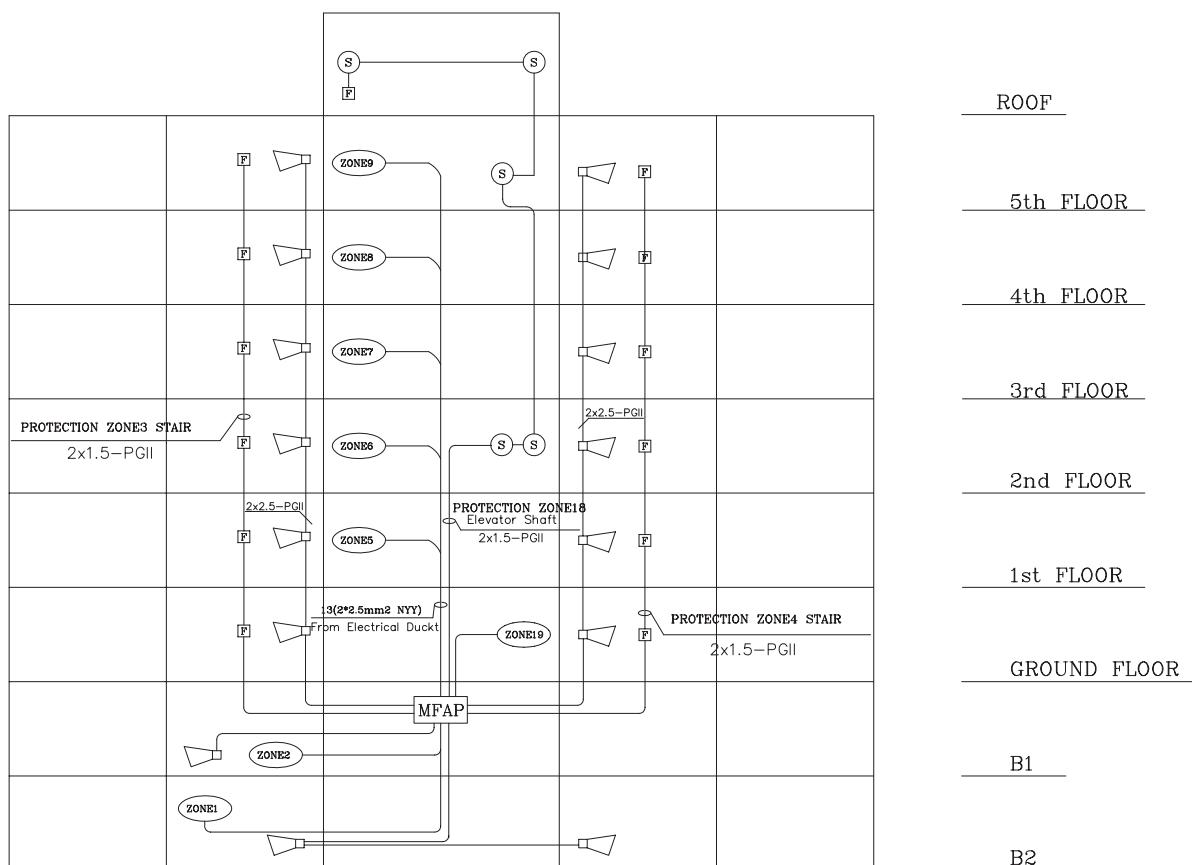

شكل ۱۳-۶- نقشه رایزر دیاگرام (مسیر کابل کشی) سیستم اعلام حریق یک ساختمان ۸ طبقه



همیشه به خاطر داشته باشید در اطفاء حریق لوازم برقی، اول فیوز اصلی قطع و سپس اقدام به اطفاء حریق شود و مناسبترین وسیله پیسول گاز منواکسید کریں می‌باشد. استفاده از آب خطرناک است.

شكل ۱۴-۶


تکنولوژی، ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی بین کلیه سیستم هایی

است که تاکنون به صورت منفرد استفاده می شده اند و علاوه بر ایجاد راحتی و امنیت بیشتر، می توان به صرفه جویی در مصرف انرژی نیز اشاره کرد. وابسته کردن روشنایی محیط و سیستم گرمایشی و سرمایشی به حضور شخص و برنامه ریزی بهینه دمای اتاق ها در ساعات مختلف شبانه روز از مصادیق این صرفه جویی در مصرف انرژی می باشند. برای این منظور سیستم های مختلف در ساختمان به صورت هوشمند برنامه ریزی می شوند. در زیر به ترتیب بعضی از این سیستم ها می پردازیم.

مطالعه آزاد

سیستم مدیریت ساختمان (Building Management System)

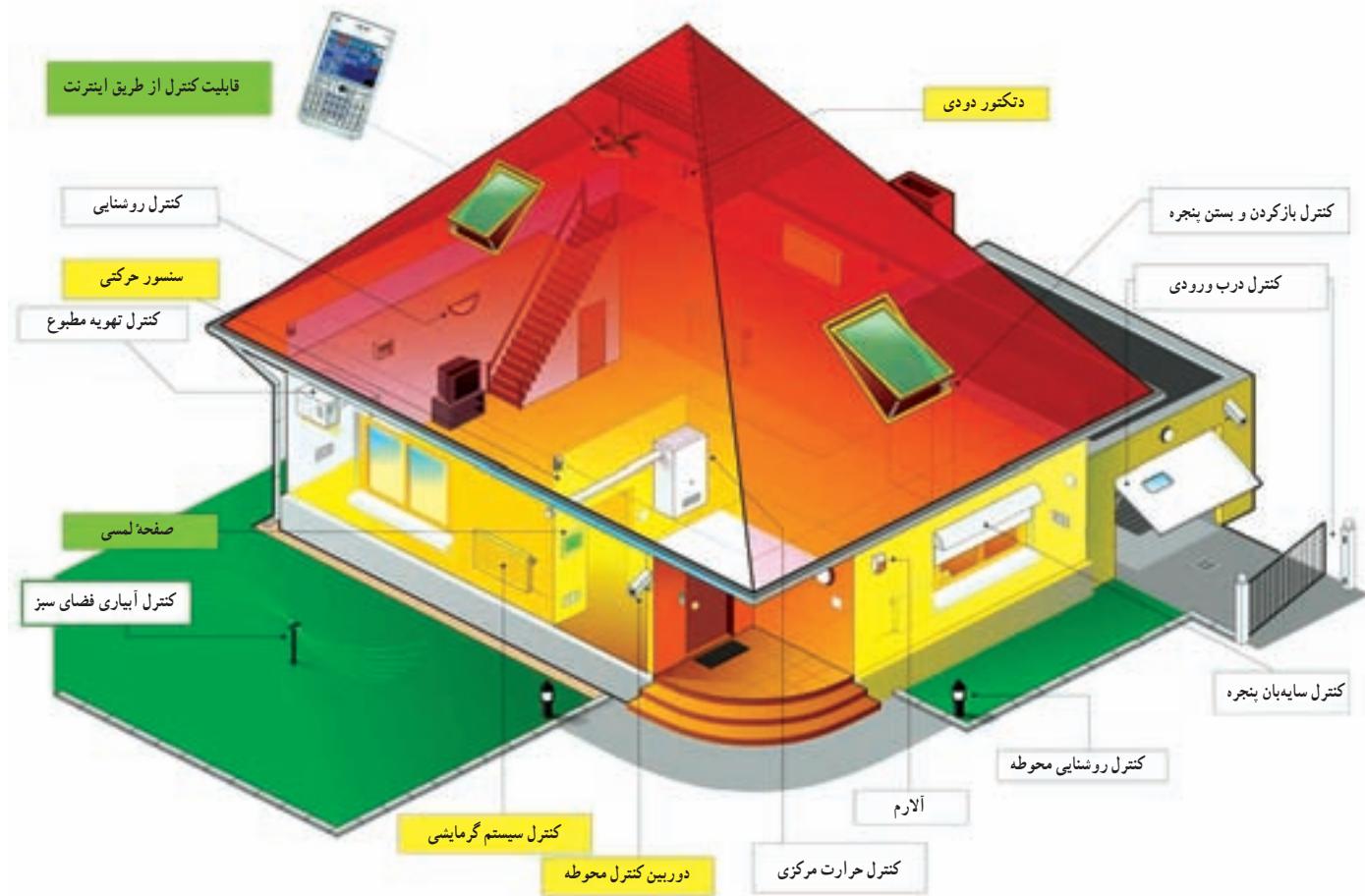سیستم مدیریت ساختمان و تکنولوژی خانه هوشمند امکانات متنوع و گسترده ای در اختیار می گذارد که با کمک این تکنولوژی تمامی وسائل و تجهیزات تأسیسات ساختمان، برحسب شرایط و خصوصیات محل و نیاز استفاده کنندگان، توسط صفحه های در تابلوی مرکزی نمایش داده می شوند و از همان جا قابل کنترل و مدیریت هستند. ویژگی منحصر به فرد این



ورودی درب‌ها را برعهده دارد. از مزیت‌های اصلی می‌توان دقت بالا، قابلیت کنترل از راه دور، امکان ارسال پیام کوتاه (SMS) بر روی تلفن همراه، را نام برد.

◀ **سیستم‌های گرمایشی سرمایشی و تهویه مطبوع:** این سیستم وظیفه کنترل و نظارت بر سیستم حرارتی / برودتی ساختمان یا تأسیسات را به عهده دارد. این سیستم از یک طرف امکان کنترل دستگاه‌های گرمایشی سرماساز را به عهده دارد و با نظارت بر واحدهای مصرف کننده (رادیاتورهای شوفاژ / فن‌ها و ...) علاوه و متناسب با حضور یا عدم حضور افراد در یک اتاق بر کنترل دمای یک ساختمان، مصرف انرژی را کنترل می‌کند.

همچنین با جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به داخل ساختمان در تابستان توسط کنترل اتوماتیک پرده و کرکه، سبب صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی برای دستگاه‌های سرمایشی می‌شود.

◀ **سیستم آبیاری خودکار:** آبیاری گل و گیاه، تنظیم فواره و آبشارهای مصنوعی از طریق صفحه کنترل این سیستم به سادگی قابل اجرا می‌باشد. همچنین می‌توان کنترل، آبیاری گل و گیاه در حیاط و یا داخل منزل را به‌طور خودکار طبق برنامه از پیش تعیین شده عهده‌دار شد. برای مثال هر غروب در صورت پایین‌تر بودن رطوبت چمن از ۳۳٪ سیستم آبیاری به شکل خودکار به کار می‌افتد.

◀ **سیستم‌های ارتباطی** (تلفن، پیام‌گیر، تلفن مرکزی و اینترنت): پشتیبانی از چند خط تلفن، پیام‌گیر، تلفن مرکزی و فاکس از ویژگی‌های خانه هوشمند می‌باشد. همچنین در محیط تحت پوشش می‌توان از تلفن تصویری استفاده کرد.

◀ **سیستم روشنایی:** این قسمت وظیفه کنترل و نظارت بر روشنایی نقاط مختلف یک ساختمان را به عهده دارد. در ساختمان هوشمند منابع نور مانند چراغ سقفی، دیواری، چراغ‌های رنگی ترئینی، فلورسنت و لامپ‌های LED همگی به تفکیک یا گروهی قابل کنترل هستند. با این روش می‌توان از وضعیت تک‌تک آن‌ها اطلاع حاصل نمود و آن‌ها را «روشن - خاموش» کرد. خاموش کردن روشنایی فضاهای مشترک در یک آپارتمان (مانند راه پله‌ها، پیلوت و ...) در صورت عدم وجود تردد یا کاهش روشنایی در زمان‌های غیرضروری همچنین باز و بسته کردن پرده‌ها برای استفاده از نور طبیعی از عمدۀ قابلیت‌های این قسمت می‌باشد. در این شرایط میزان روشنایی لامپ‌هایی که در مجاورت پنجره‌ها قرار می‌گیرند به صورت هوشمندانه با تشخیص نور بیرون تنظیم می‌شود.

◀ **سیستم ایمنی:** این سیستم وظیفه کنترل ایمنی یک ساختمان را به عهده دارد. در این قسمت در شرایط بحرانی با فراهم ساختن امکان نظارت بر عوامل مخربی نظیر نشت گاز، آتش‌سوزی، انتشار دود یا گازهای سمی سهم به سزاگی در پیشگیری از وقوع خرابی یا بیشتر شدن آن و سلامتی افراد حاضر در ساختمان ایفا می‌کند همچنین این سیستم هنگام وقوع زلزله به طور اتوماتیک جریان آب و برق و گاز را قطع می‌نماید و از وجود آمدن خسارات‌های بعد از آن جلوگیری می‌نماید.

◀ **سیستم امنیتی:** این سیستم با پایش ساختمان در برابر حوادثی مانند دزدی و ... نقش مکمل سیستم ایمنی را بازی می‌کند. این قسمت مدیریت سیستم‌های دزدگیر، کنترل و ضبط تصاویر با دوربین‌های مدار بسته، حسگر اثر انگشت در

فصل هفتم

آنتن و آنتن مرکزی

هدف کلی فصل

شناخت قطعات و اجزای آنتن و آنتن مرکزی و چگونگی نصب و راه اندازی آن

هدفهای رفتاری:

هر جو باید در پایان این فصل بتواند :

- ۱- آنتن را تعریف نموده و نحوه انتشار امواج تلویزیون را شرح دهد.
- ۲- تأثیر آنتن‌ها بر روی یکدیگر را شرح دهد.
- ۳- اجزای آنتن معمولی را نام ببرد.
- ۴- نقش هریک از اجزای آنتن معمولی را بیان کند.
- ۵- مراحل برپا کردن آنتن را توضیح دهد.
- ۶- ضرورت استفاده از آنتن مرکزی را شرح دهد.
- ۷- اجزای خاص آنتن مرکزی را نام برد و نقش آن‌ها را مختصراً توضیح دهد.
- ۸- علائم اختصاری و نحوه نامگذاری تجهیزات آنتن مرکزی را در نقشه‌خوانی استفاده کند.
- ۹- مراحل طراحی آنتن مرکزی را تشریح کند.
- ۱۰- کارهای عملی مربوط به شناسایی تجهیزات، برپایی آنتن، اتصال کابل به فیش و رسم نقشه رایزر و سیم‌کشی آنتن مرکزی را انجام دهد.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۶	۱۲	۴

۷- آنتن و آنتن مرکزی



شکل ۱-۷ - آنتن های مرکز فرستنده

۱-۷-۱- تعریف آنتن

آنتن وسیله‌ای برای انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیس است. این وسیله می‌تواند امواج را در فضا انتشار دهد یا آن‌ها را از فضا دریافت کند.

از مرکز فرستنده، پیام که ممکن است صوتی یا تصویری باشد، پس از پردازش، توسط آنتن و به صورت امواج الکترومغناطیس در فضا انتشار می‌باید.

شکل ۱-۷ یک آنتن فرستنده تلویزیونی را نشان می‌دهد.

در گیرنده، امواج الکترومغناطیس موجود در فضا توسط آنتن دریافت می‌شود. در شکل ۲-۲ دو نمونه آنتن گیرنده امواج تلویزیونی نشان داده شده است.




شکل ۲-۷-۲ - دو نمونه آنتن گیرنده



۷-۲- نحوه انتشار امواج تلویزیونی

امواج تلویزیونی که در باند VHF^۱ و UHF^۲ قرار دارند، به علت دارا بودن فرکانس بالا و محدوده فرکانس زیاد، به صورت فضایی^۳ پخش می‌شوند (شکل ۷-۳).

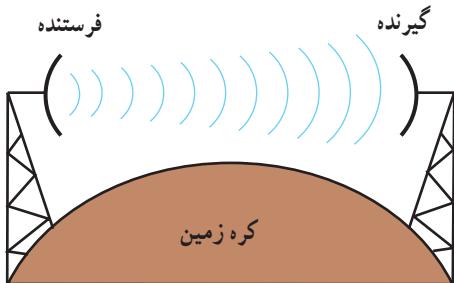

شکل ۷-۳- نحوه پخش امواج فضایی

باند VHF
محدوده فرکانسی ۳۰ MHZ تا ۳۰۰ MHZ

باند UHF
محدوده فرکانسی ۳۰۰ MHZ تا ۳۰۰۰ MHZ



شکل ۷-۴- دو نوع بوستر

همانطور که مشاهده می‌شود، در پخش امواج به صورت فضایی، آتن‌ها باید در دید مستقیم یکدیگر باشند. به علت وجود عواملی نظیر ساختمان‌های بلند و سایر موائع در مسیر سیگنال ارسالی از طرف فرستنده، این سیگنال تضعیف می‌شود و لازم است گیرنده امواج دریافتی را در حد مورد نیاز تقویت کند. این عمل توسط تقویت کننده فرکانس بالای رادیویی در داخل گیرنده تلویزیونی انجام می‌گیرد.

در صورت ضرورت می‌توان از تقویت کننده خارجی که اصطلاحاً بوستر Booster نامیده می‌شود نیز استفاده کرد. از بوستر برای تقویت سیگنال دریافتی یک یا دو گیرنده استفاده می‌شود (شکل ۷-۴).



شکل ۵-۷- یک مجتمع مسکونی با چندین آتن در کنار هم

۷-۳- نصب آتن در مجتمع‌های مسکونی

در مجتمع‌های مسکونی چند طبقه که در هر طبقه آن تعدادی آپارتمان وجود دارد، نمی‌توان برای هر واحد آپارتمان، یک آتن مستقل درنظر گرفت. زیرا به علت زیاد شدن تعداد آتن‌ها، فضای برای نصب آتن روی پشت بام وجود ندارد در ضمن آتن‌ها تزدیک هم قرار می‌گیرند و روی هم اثر نامطلوب ایجاد می‌کنند و منظرهٔ ناخوشایندی را به وجود می‌آورند (شکل ۷-۵).

۱- VHF = Very High Frequency = فرکانس فوق العاده زیاد

۲- UHF = Ultra High Frequency = فرکانس فوق العاده زیاد

۳- Space Wave = موج فضایی

۷-۴- تأثیر آنتن‌ها بر روی یکدیگر

بطور کلی آنتن‌ها را نباید در نزدیکی یکدیگر قرار داد.


زیرا ممکن است در اثر بادهای شدید به هم برخورد کنند. ضمن آن که آنتن‌ها از نظر الکترومغناطیسی می‌توانند روی یکدیگر اثر نامطلوب بگذارند.



شکل ۷-۶- دو آنتن VHF و UHF در کنار هم

کمترین فاصله بین آنتن‌ها باید برابر طول موج پایین ترین باند یا کanal دریافتی باشد. در شکل ۷-۶ دو آنتن برای باند VHF و UHF را در کنار هم مشاهده می‌کنید.

مثال: اگر پایین ترین فرکانس را در باند VHF، ۱۷۵ مگاهرتز در نظر بگیریم، طول موج و کمترین فاصله بین آنتن‌ها را محاسبه کنید.

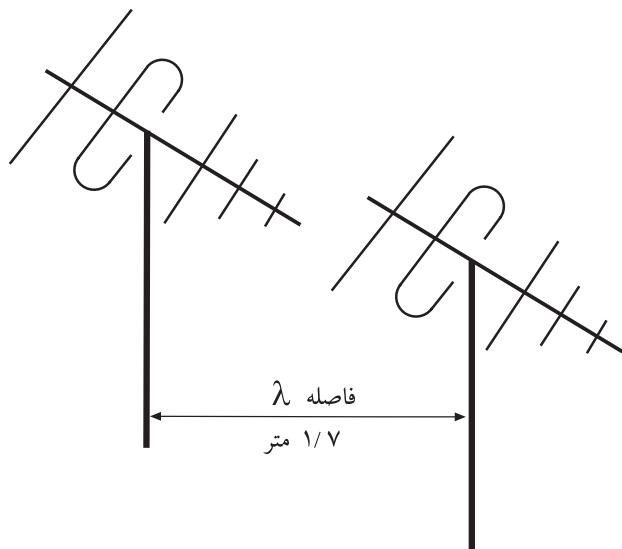

شکل ۷-۷- کمترین فاصله بین آنتن‌ها باید برابر $\lambda/7$ باشد.

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/sec}}{175 \times 10^6 \text{ Hz}} = 1.7 \text{ m}$$

طول موج بر حسب متر

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/sec}$$

پاسخ:

لذا کمترین فاصله بین آنتن‌ها باید حدود $1/7$ متر در نظر

گرفته شود یعنی دکل (پایه) آنتن‌ها باید مانند شکل ۷-۷ با یکدیگر $1/7$ متر فاصله داشته باشند. معمولاً در پشت بام یک مجتمع مسکونی فضای لازم برای نصب چندین آنتن با رعایت فاصله استاندارد وجود ندارد. برای برطرف کردن اشکال ناشی از اثر آنتن‌ها ببروی یکدیگر و سایر موارد بیان شده، از آنتن مرکزی استفاده می‌کنند.

۷-۵- معرفی اجزای آنتن معمولی

الف- کابل کواکسیال^۱: برای اتصال آنتن به آمپلی فایر، تقسیم کننده، پریز و سایر اجزای مدار، سیم رابطی مورد نیاز است. برای این سیم رابط از کابل هم محور یا کابل کواکسیال استفاده می‌شود (شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸- کابل هم محور

۱- Coaxial cable = کابل هم محور

اتصال دهنده‌های کابل (فیش‌ها) به اجزای آنتن مرکزی: برای اتصال کابل کواکسیال به اجزای مدار، از اتصال دهنده‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از انواع اتصال دهنده‌ها، اتصال دهنده فیشی کابل است که به صورت نری و مادگی ساخته می‌شود. شکل ۷-۱۱ این اتصال دهنده‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱۱- اتصال دهنده‌های نری و مادگی

اجزای کابل هم محور عبارت اند از :

- مغزی یا هادی داخلی که در مرکز کابل قرار دارد و جنس آن معمولاً از مس یا نقره است (شکل ۷-۹).
- دی الکتریک که سیم هادی مغزی را دربر می‌گیرد.
- هادی خارجی که به صورت سیم بافته شده است و سرتاسر کابل را می‌پوشاند. این سیم، شیلد^۱، زره یا حفاظت نامیده می‌شود و برای حفاظت الکتریکی به کار می‌رود. هم‌چنان پوشش خارجی کابل که عایق است و از نظر مکانیکی کابل را محافظت می‌کند (شکل ۷-۹).



شکل ۷-۹- اجزای تشکیل‌دهنده کابل کواکسیال

نوع دیگر اتصال دهنده، نوع مخصوص پیچی است که در شکل ۷-۱۲ آن را مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۱۲- اتصال دهنده پیچی

تصویر یک نمونهٔ واقعی از کابل کواکسیال در شکل ۷-۱۰ نشان داده شده است.



۱- هادی از جنس مس

۲- عایق پلی‌اتیلن

۳- سیم مسی ساده و یا قلع اندود به صورت بافته شده

۴- غلاف پی‌وی‌سی (مشکی - خاکستری - سفید)

شکل ۷-۱۰

۱- shild = زره

در شکل ۷-۱۳ کابل متصل شده به فیش نشان داده شده است.



شکل ۷-۱۵ - پریز عبوری



شکل ۷-۱۳ - کابل متصل به فیش

پریز غیر عبوری یا انشعابی، پریز آخر است و فقط انشعاب موردنیاز برای یک گیرنده را تأمین می کند. شکل ۷-۱۶ یک پریز غیر عبوری را نشان می دهد. هر پریز برای محدوده فرکانس معین به کار می رود.



شکل ۷-۱۶ - پریز غیر عبوری




شکل ۷-۱۴ - یک پریز

ب - پریز^۱ها: پریزها ابزاری هستند که سیگنال خروجی آتن به آنها متصل می شود و سیگنال موردنیاز گیرنده از پریز دریافت می شود. شکل ۷-۱۴ یک پریز آتن را نشان می دهد.

ج - تقویت کننده سیگنال آتن: چون سیگنال دریافتی توسط آتن مرکزی باید تلویزیون های زیادی را تغذیه کند، لازم است سیگنال خروجی آتن مرکزی تقویت شود. هر تقویت کننده مشخصات فنی مخصوص خود را دارد. یکی از مشخصات

انواع پریز: پریزها به دو دسته عبوری و انشعابی (غیر عبوری) تقسیم بندی می شوند. پریز عبوری، ضمن تأمین سیگنال موردنیاز برای یک گیرنده، سیگنال را به پریز دیگر نیز می رساند. شکل ۷-۱۵ یک پریز عبوری را نشان می دهد.

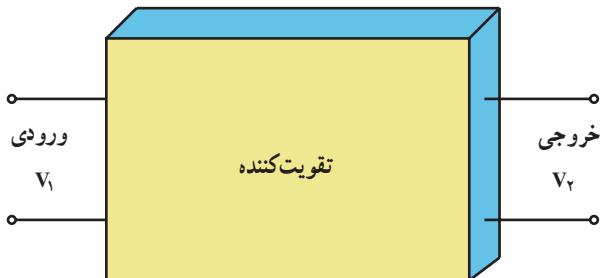

شکل ۷-۱۷—بلوک دیاگرام تقویت کننده

مهم تقویت کننده ها، گین یا بهره ولتاز است.

— گین یا بهره ولتاز تقویت کننده: می توان مدار

تقویت کننده را معادل بلوك دیاگرام شکل ۷-۱۷ درنظر گرفت.

اگر سیگنال ورودی تقویت کننده دارای دامنه V_1 ولت و سیگنال

خروجی آن دارای دامنه V_2 ولت باشد، در این صورت بهره ولتاز

از رابطه (۱) بدست می آید. همچنین می توان بهره را بر حسب

دسي بل به صورت رابطه (۲) نيز ييان كرد.

اگر سیگنال ورودی V_1 دامنه ضعيفي داشته باشد بهره

بر حسب دسي بل بر ميكروولت ييان مي شود و اگر سیگنال قوي تر

باشد بهره را بر حسب دسي بل بر ميلی ولت ييان مي كند.

در صورتی که دامنه سیگنال ورودی و خروجي يك

دستگاه با هم برابر باشند بهره دستگاه بر حسب دسي بل برابر صفر

مي شود و در اين حالت عمل تقویت صورت نمي گيرد.

— پهنانی باند تقویت کننده: مشخصه مهم دیگر


تقویت کننده محدوده فرکانس کار آن است. هر تقویت کننده طبق

شکل ۷-۱۸ باید بتواند در فاصله فرکانسي معيني، تقویت را به

درستی انجام دهد. در اين حالت گين یا بهره با توجه به طراحی

مدار قبل تعیین است. محدوده فرکانسی تقویت کننده را اصطلاحاً

پهنانی باند مي گويند.

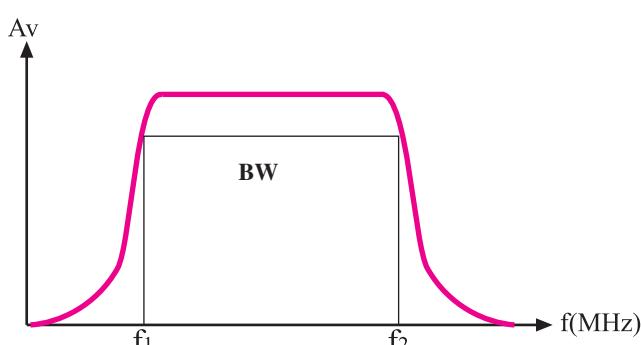

شکل ۷-۱۸—منحنی پاسخ فرکانسی تقویت کننده

تقویت کننده مولتی باند یا باند وسیع
تقویت کننده ای است که می تواند فرکانس های
باند VHF و UHF را تقویت کند.




شکل ۷-۱۹—یک تقویت کننده مولتی باند


شکل ۷-۱۹ یک تقویت کننده مولتی باند را نشان مي دهد.

این تقویت کننده می تواند باند وسیعی از فرکانس ورودی را تقویت

کند.

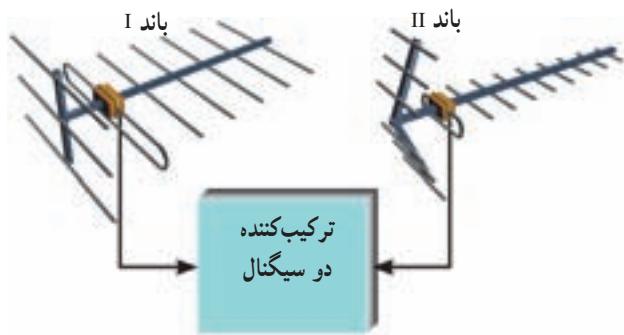


شکل ۷-۲۰ - ترکیب کننده دو سیگنال

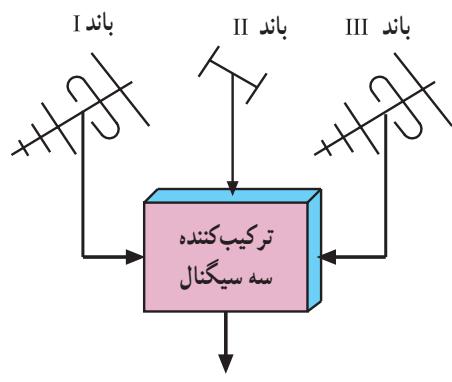

شکل ۷-۲۱ - ترکیب کننده سه سیگنال



شکل ۷-۲۲ - ترکیب کننده دو ورودی و چهار ورودی

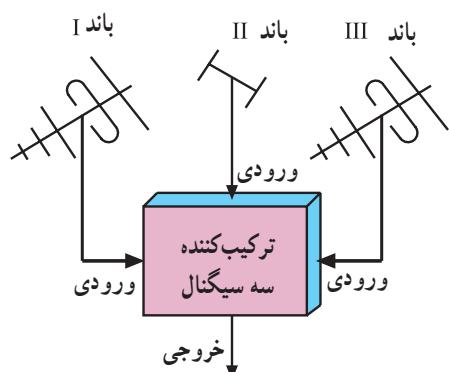

شکل ۷-۲۳ - بلوك دياگرام يك ترکیب کننده سه سیگنال

در تقویت کننده های جدید، معمولاً گین مدار توسط یک پتانسیومتر قابل تنظیم است.

- ترکیب کننده^۱ سیگنال ها: گاهی لازم است سیگنال های کانال ها یا باندهای مختلف را با هم ترکیب کنیم. طبق شکل های ۷-۲۱ و ۷-۲۲ از یک مدار ترکیب کننده استفاده می کنیم.

توجه: کلیه قطعات و دستگاه های معرفی شده در این مبحث، از قطعات متداول و موجود در بازار است. به سادگی می توانید آن ها را تهیه کنید و مورد استفاده قرار دهید.

- ترکیب کننده دو سیگنال: ترکیب کننده دو سیگنال را دی پلکسرا^۲ می نامند. مثلاً برای ترکیب سیگنالی از باند I با سیگنال دیگری از باند III، از یک دی پلکسرا استفاده می کنیم. هنگام استفاده از ترکیب کننده باید به مشخصات فنی آن توجه کنید.

شکل ۷-۲۲ شکل ظاهری ترکیب کننده با دو ورودی یا چهار ورودی را نشان می دهد.

- ترکیب کننده سه سیگنال: گاهی ممکن است بخواهیم برنامه ای از باند III و برنامه دیگری از باند I و صدای رادیو FM را از باند II دریافت کنیم، در این صورت به یک ترکیب کننده سه سیگنال نیاز داریم (شکل ۷-۲۳).

در شکل ۷-۲۴ شکل ظاهری چند نمونه ترکیب کننده را مشاهده می کنید.

۱- Mixer = مخلوط کننده

۲- diplexer = انتقال دهنده دو پیام در آن واحد در یک جهت



شکل ۷-۲۴ - چند نمونه ترکیب کننده

پایه آن به بست و گیره نیاز است. معمولاً هر سازنده آتن، بست و گیره مخصوص آتن مورد نظر خود را تولید و همراه با آتن به بازار عرضه می کند.


شکل ۷-۲۵ چند نوع بست و گیره را نشان می دهد.

۷-۶ - مراحل برپا کردن آتن معمولی
برای نصب آتن ها علاوه بر تقسیم کننده ها و پریزها به اجزاء و قطعات دیگری نیز نیاز است که در زیر به آن ها اشاره شده است.

الف - بست ها و گیره های آتن: برای نصب آتن روی



ب

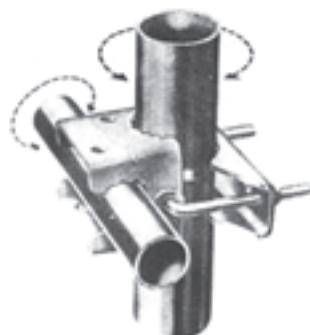

الف

شکل ۷-۲۵ - چند نوع بست و گیره

۱ - Clamp = گیره نگهدارنده

می‌دهد. در شکل ۷-۲۸ آتن را که به لوله اتصال دارد، مشاهده کنید.



شکل ۷-۲۸ - آتن و لوله‌های آن


این لوله‌ها به دلیل داشتن درز به لوله‌های درزجوش مشهور هستند.

۷-۷- ضرورت استفاده از سیستم آتن مرکزی
از آنجا که در هر پریز مقداری تلفات وجود دارد (در هر پریز با توجه به نوع و کشور سازنده آن مقداری از سیگنال افت پیدا می‌کند) اگر تعداد واحدهای مسکونی زیاد باشد و بخواهیم از هر واحد مسکونی یک کابل اختصاصی به پشت بام انتقال دهیم و کابل‌ها نیز به طور مستقیم به پشت بام برود، لازم است فضای قابل توجهی از ساختمان به مسیر عبور کابل‌ها اختصاص داده شود. هم‌چنین به تعداد واحدهای مسکونی باید در پشت بام آتن تلویزیون نصب کنیم. برای مثال، برای یک برج مسکونی که دارای ۱۵° واحد مسکونی است، باید ۱۵ آتن تلویزیون در پشت بام قرار داده شود. بدیهی است که انجام این کار با توجه به فضای محدود پشت بام و نیز به لحاظ اقتصادی و ظاهری (مسئله زیبایی) به صلاح نمی‌باشد و در مواردی اصولاً امکانپذیر نیست. برای رفع این مشکل از سیستم آتن مرکزی استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از آتن مرکزی
- جلوگیری از تداخل، انعکاس و تضعیف امواج

تلویزیونی؛

بست ممکن است دیواری باشد. شکل ۷-۲۶ چند نوع بست دیواری را نشان می‌دهد.

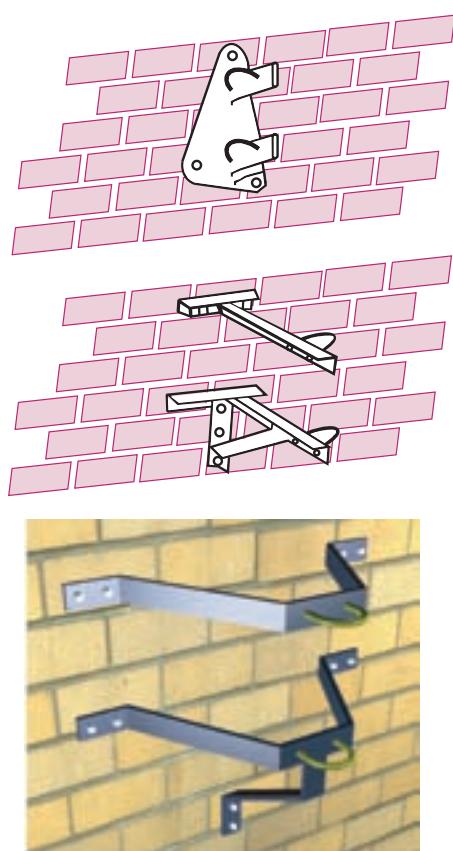

شکل ۷-۲۶ - چند نوع بست دیواری
ب - لوله‌های درزجوش^۱ : لوله‌ها به عنوان پایه نگهدارنده آتن به کار می‌روند.

شکل ۷-۲۷ - لوله نگهدارنده پایه آتن را نشان



شکل ۷-۲۷ - لوله‌های آتن

تقسیم کننده‌ها در انواع مختلف ساخته می‌شوند.

تقسیم کننده عبوری^۱ :

— تقسیم کننده عبوری یک راهه: این تقسیم کننده برای اتصال به گیرنده و دریافت یک انشعاب به کار می‌رود. شکل ۷-۳۱ تقسیم کننده عبوری یک راهه را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود این تقسیم کننده، یک ورودی و دو خروجی دارد.



شکل ۷-۳۱— تقسیم کننده عبوری یک راهه



شکل ۷-۲۹— یک مجتمع مسکونی با چندین آنتن در کنار هم

— کم کردن طول کابل کواکسیال؛

— جلوگیری از آسیب رسیدن به آنتن‌ها در اثر باد، طوفان، برف و ...؛

— جلوگیری از مزاحمت‌های برق شهر و وسائل الکتریکی در سیستم‌های با آنتن مجزا؛

— استفاده بهینه از آنتن؛

— کیفیت مطلوب‌تر صدا و سیما در همه طبقات به‌طور یکسان

— حذف آنتن‌های اضافی و حفظ زیبایی نمای ظاهری ساختمان.


یک یا دو آنتن به عنوان آنتن مرکزی قادر هستند تعداد

زیادی گیرنده تلویزیونی را تغذیه کنند.

۸-۷— معرفی اجزای خاص آنتن مرکزی

الف— تقسیم کننده : تقسیم کننده مداری است که ضمن تطبیق امپدانس، سیگنال ورودی را بین یک یا چند گیرنده تقسیم می‌کند. شکل ۷-۳۰ نقشه بلوکی تقسیم کننده را نشان می‌دهد.

سیگنال ورودی

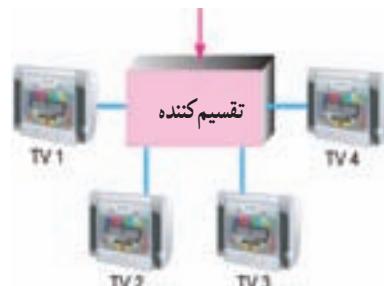


شکل ۷-۳۰— نقشه بلوکی تقسیم کننده

۱— Tap off = تقسیم کننده عبوری

تقسیم کننده را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۳۴ - تقسیم کننده عبوری چهار راه

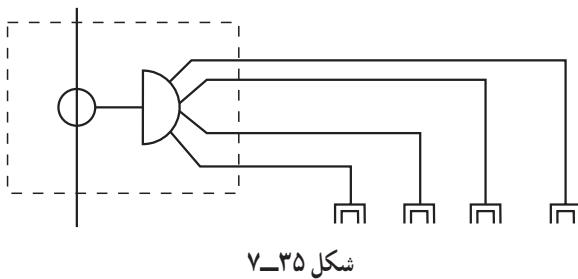

شکل ۷-۳۵

- تقسیم کننده عبوری دو راهه: این تقسیم کننده دارای

دو انشعاب مستقل و یک مسیر عبوری برای سایر پریزها است.

شکل ۷-۳۲ تقسیم کننده با عبوری دو راهه را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۳۲ - تقسیم کننده عبوری دو راهه


- تقسیم کننده عبوری سه راهه: از این تقسیم کننده برای

دریافت سه انشعاب و یک راه عبوری برای سایر پریزها استفاده

می‌کنند. شکل ۷-۳۳ این تقسیم کننده را نشان می‌دهد.



الف

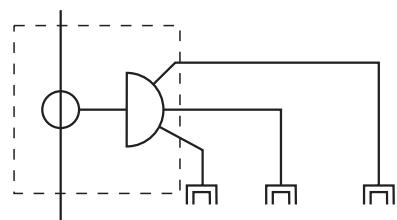

ب


شکل ۷-۳۳ - تقسیم کننده عبوری سه راهه

- تقسیم کننده عبوری چهار راهه: این تقسیم کننده دارای

چهار انشعاب و یک راه عبوری است. شکل ۷-۳۵ این



شکل ۷-۳۷ - تقسیم کننده بدون راه عبوری

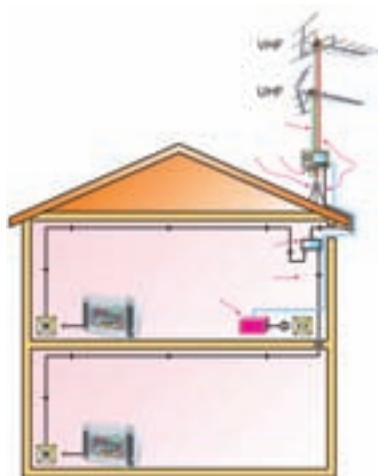


شکل ۷_۳۸

— مشخصات تقسیم کننده‌ها: تقسیم کننده‌ها با راه عبوری و غیرعبوری دارای مشخصاتی هستند که مهم‌ترین آن‌ها محدوده فرکانس، افت اشعاب، افت عبوری و امپدانس است.


شکل ۷_۳۸ اجزای مختلف یک سیستم آنتن را که در یک منزل مسکونی برپا شده است را نشان می‌دهد.

۷_۹ - علایم اختصاری و نحوه نامگذاری تجهیزات

نام قطعه	نماد فنی (علامت اختصاری)	حرف اختصاری	شكل ظاهری
(عبوری) پریز آنتن		S	
(غیرعبوری)			
tap off (عبوری) تقسیم کننده		D	
Splitter (غیرعبوری)			
Mixer		M	
Ampligeus تقویت کننده		A	
آنتن Antenna		Ant.	
Couaxial cable		W	

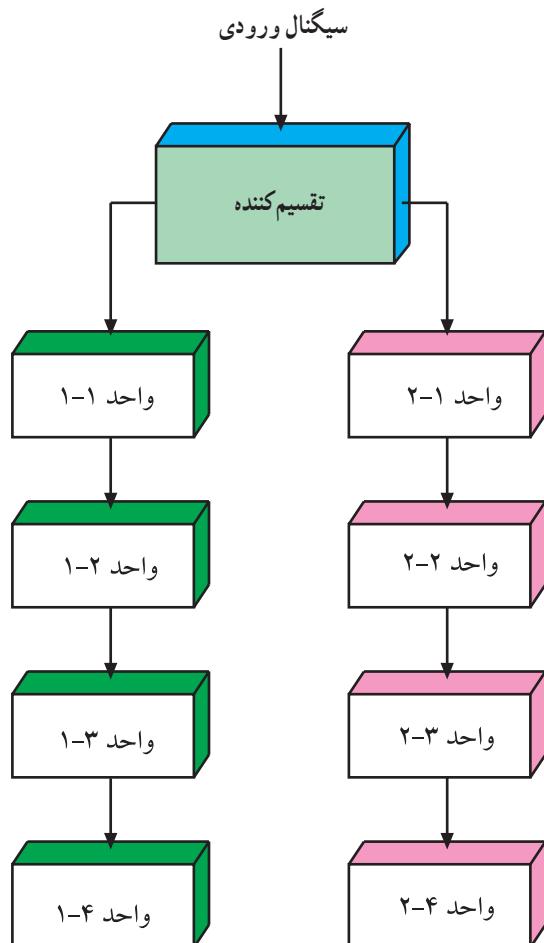

شکل ۷-۳۹- نمودار شاخه‌ای سیستم آنتن مرکزی برای یک ساختمان
دو طبقه

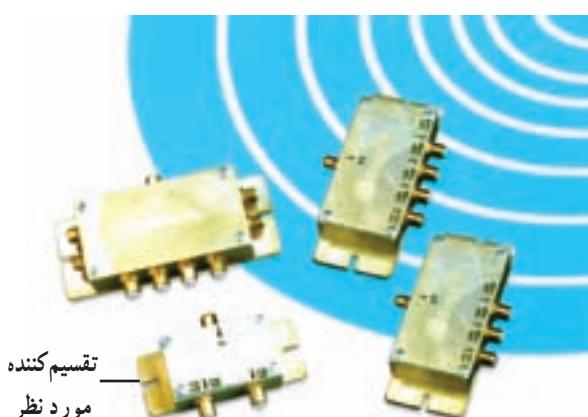

شکل ۷-۴۰- تقسیم کننده و مشخصات آن

۱۰-۷- مراحل طراحی آنتن مرکزی

از آنجایی که محاسبات طراحی آنتن مرکزی از اهداف این کتاب نیست، لذا در اینجا فقط به مراحل طراحی آنتن مرکزی به اختصار اشاره شده است.

۱- انتخاب آنتن

۲- تعیین مشخصات محل مورد نظر

۳- انتخاب روش با توجه به مسیر سیم کشی

۴- انتخاب تعداد و نوع تقسیم کننده‌ها

۵- انتخاب تعداد و نوع پریزها


۶- محاسبه ضریب^۱ تقویت کننده

افراد علاقه‌مند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به منابع و مراجع مرتبط که در انتهای کتاب آمده است مراجعه کنند.
در زیر به اختصار با چگونگی تعیین تجهیزات آنتن مرکزی یک ساختمان مسکونی آشنا می‌شوید.

تعیین مشخصات محل: اولین گام برای طراحی، تعیین مشخصات محل مورد نظر است.
در این مرحله به عنوان مثال می‌خواهیم یک سیستم آنتن مرکزی را برای ساختمانی با ۸ واحد مسکونی طراحی کنیم. این ساختمان در دو طبقه احداث شده و هر طبقه دارای ۴ واحد مسکونی است.


انتخاب روش: طراحی آنتن مرکزی روش‌های متفاوتی دارد که نمونه‌ای از آن در شکل ۷-۳۹ نشان داده شده است. این روش را روش انشعابی یا شاخه‌ای می‌نامند.
در این شکل سیستم آنتن مرکزی برای ساختمان دو طبقه را مشاهده می‌کنید.

انتخاب تعداد تقسیم کننده‌ها: چون این مجتمع دارای دو طبقه است و در نمودار شاخه‌ای آن فقط در اولین مرحله دو انشعاب وجود دارد تنها یک عدد تقسیم کننده که دارای دو انشعاب باشد مورد نیاز است. برای این منظور باید تقسیم کننده‌ای را انتخاب کنیم (شکل ۷-۴۰).

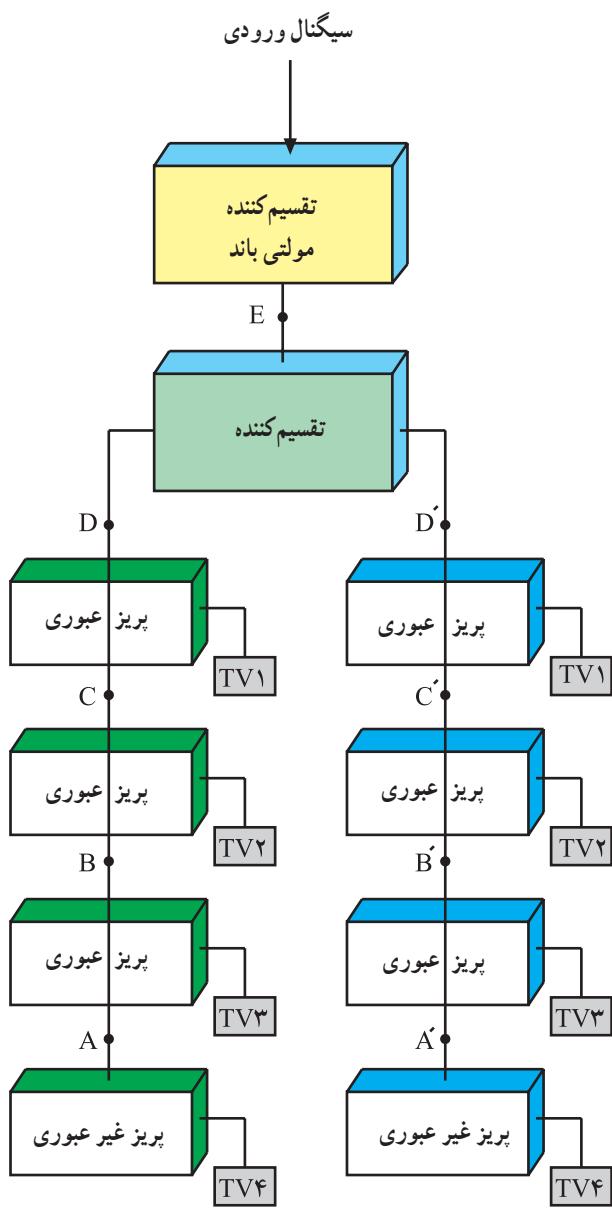

شکل ۷-۴۲

— انتخاب تعداد پریزها: در طبقهٔ اول برای هر واحد به یک عدد پریز نیاز داریم، پریز واحدهای ۱-۱ و ۱-۲ و ۱-۳ پریز عبوری و پریز واحد ۱-۴ از نوع پریز غیرعبوری است. شکل ۷-۴۱ نوعی پریز غیرعبوری را نشان می‌دهد. طبقهٔ دوم نیز به همین تعداد پریز نیاز دارد در نتیجه جمماً ۶ پریز عبوری و دو پریز غیرعبوری موردنیاز است.

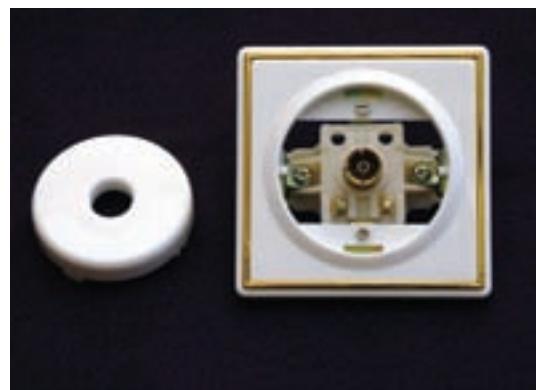

شکل ۷-۴۱- نوعی پریز غیرعبوری

— محاسبه گین تقویت‌کننده: برای تعیین تقریبی گین تقویت کننده یک سیستم آتن مرکزی مانند شکل ۷-۴۲ باید به افتهای مربوط به تجهیزات به کار رفته توجه کرد. مقدار گین از حاصل جمع افتهای سیستم در مسیرهای مختلف به دست می‌آید.


جدول زیر افتهای تقریبی مربوط به هریک از تجهیزات آتن مرکزی را نشان می‌دهد.

$$\begin{aligned}
 A &= \text{گین در نقطه} = 1/5 \text{dB} \\
 B &= \text{گین در نقطه} = 7 + 1/5 = 8/5 \text{dB} \\
 C &= \text{گین در نقطه} = 8/5 + 1/8 = 10/3 \text{dB} \\
 D &= \text{گین در نقطه} = 10/3 + 1/8 = 12/1 \text{dB} \\
 E &= \text{گین در نقطه} = 12/1 + 4 = 16/1 \text{dB}
 \end{aligned}$$

افت پریز غیرعبوری
۱/۵ dB
۷ dB
۱/۸ dB
۴ dB
۰/۲ dB

کار عملی شماره ۱

الف - هریک از قطعات مربوط به آتن را که در شکل ۷-۴۳ مشاهده می کنید باز نموده و پس از آشنایی با ترمینال های ورودی و یا خروجی آنها مشخصات هریک را در جدول زیر ثبت کنید.

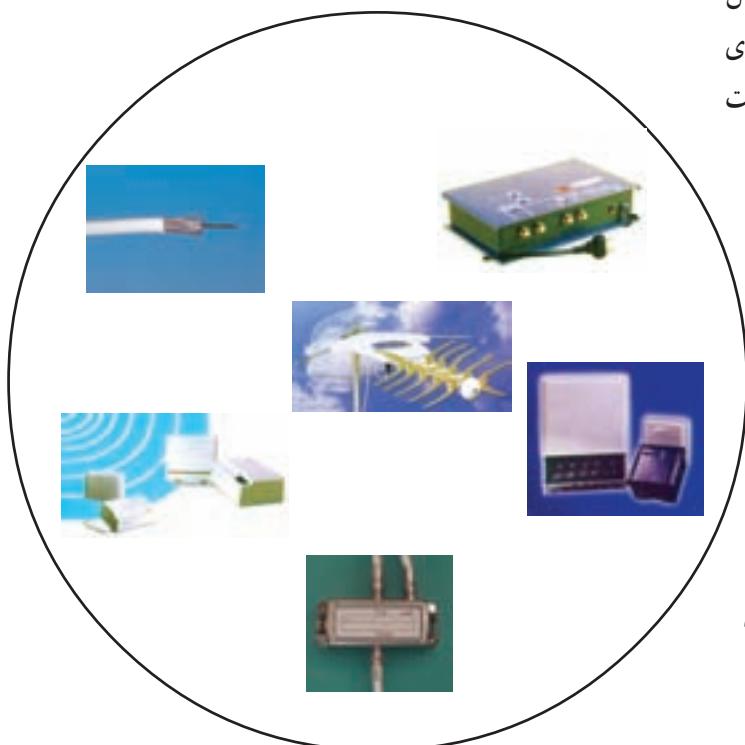

شکل ۷-۴۳

نام قطعه	پایه های ورودی - خروجی	رسم شکل ظاهری قطعه	سایر مشخصات روی قطعه

ب- با توجه به تصاویر شکل های ۷-۴۴ و ۷-۴۵ آتن های VHF و UHF را مونتاژ نموده و برپا کنید.




شکل ۷-۴۵ - آتن UHF برپا شده



شکل ۷-۴۴ - آتن VHF برپا شده



الف - فیش نوع معمولی آتن

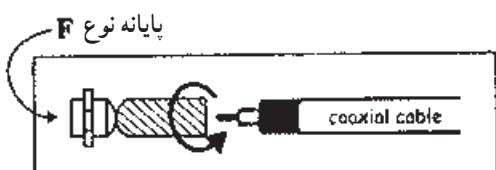

ب - فیش نوع F آتن

شکل ۷-۴۷


کار عملی شماره ۲

ابتدا ۰/۵ متر کابل کواکسیال را دریافت نموده و مطابق شکل ۷-۴۶ روکش برداری نماید و سپس در دو سر آن مشابه شکل ۷-۴۷ فیش های آتن را وصل کنید.



شکل ۷-۴۶

ابتدا نقشه رایزر دیاگرام شکل ۷-۴۸ را رسم نموده و سپس با دریافت تجهیزات موردنیاز قطعات را روی نابلو نصب نموده و سیم کشی کنید.

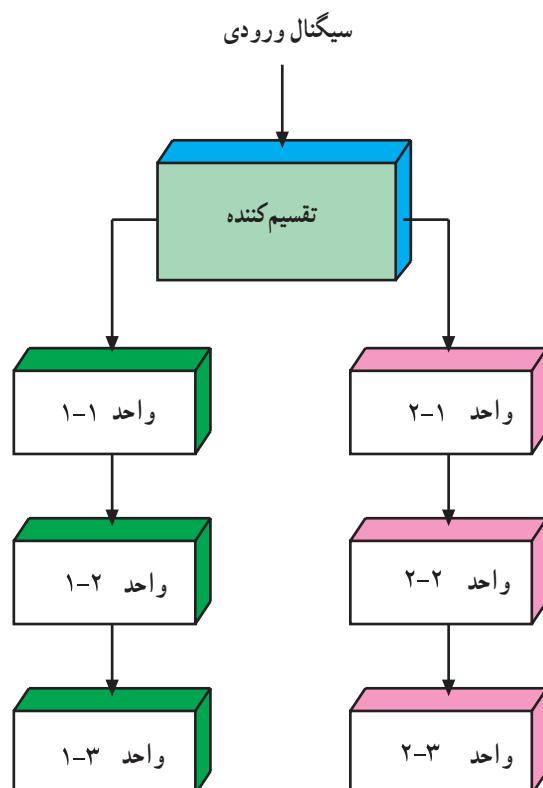

شکل ۷-۴۸

مطالعه آزاد

این بخش مجموعه‌ای از اطلاعات علمی و کاربردی است که در حد آشنایی با سیستم‌های اینمنی و حفاظتی که امروزه به وفور در مراکز صنعتی، منازل، ادارات و اماکن عمومی می‌باشد. این سیستم‌ها جهت رفاه و آسایش بیشتر و برقراری اینمنی و حفاظت بالاتر در جهت حفظ جان و اموال به کار برده می‌شود.

۱— دوربین مدار بسته

امروزه در مراکز صنعتی و اداری جهت نظارت بر محیط فیزیکی و نظارت بر کار کارکنان یا کارگران در جهت کنترل و مدیریت بهتر و کارآمدتر از سیستم‌های تلویزیونی مدار بسته (CCTV) استفاده می‌شود. در محل‌های مانند بانک‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها، کارخانجات، فروشگاه‌های بزرگ و در کنترل ترافیک خیابان‌ها و چهارراه‌ها و حتی در صورت لزوم در منازل مسکونی این سیستم‌ها را می‌توان نصب و مورد استفاده قرار داد. برای اجرای این سیستم‌ها ابتدا دوربین را در محل مناسب نصب و سپس ولناژ تعذیه‌ای که معمولاً ۲۲۰ ولت متناوب یا ۱۲ ولت DC می‌باشد به دوربین وصل می‌کنند. تصویر پردازی توسط دوربین انتقال داده می‌شود و تصویر گرفته شده توسط کابل کواکسیال برای نمایش و پخش به مانیتور یا تلویزیون انتقال داده می‌شود. تصویر چند نوع دوربین را در زیر می‌بینید.



دوربین مینی (mini)



دوربین صنعتی و نیمه‌صنعتی



دوربین‌های سقفی (dom)



دوربین‌های دید در شب

در سیستم‌های تلویزیونی مدار بسته تجهیزات زیر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد:

◀ **قاب دوربین (Camera Housing):** دوربین‌ها را برای حفاظت در برابر عوامل جوی و مکانیکی در داخل یک محفظه قرار می‌دهند که اصطلاحاً به این محفظه‌ها قاب یا کاور گفته می‌شود.



◀ پایه دوربین (Bracket): دوربین بعد از قرار داده شدن داخل کاور روی پایه نصب می‌شود. در پایه‌های قابل حرکت امکان حرکت دادن دوربین در جهات مختلف توسط موتوری که روی پایه نصب شده وجود دارد.



پایه مفصلی

◀ انتخاب کننده (Switcher): با توجه به محدود بودن تعداد ورودی‌های ویدیویی تلویزیون و یا مانیتور اگر تعداد دوربین‌های نصب شده در یک سیستم زیاد باشد برای مشاهده تصویر دوربین‌ها به صورت یکی پس از دیگری از دستگاهی به نام انتخاب کننده استفاده می‌شود.



◀ کواد (QUAD): این وسیله با تقسیم صفحه تلویزیون به چهار قسمت امکان نشان دادن تصویر چهار دوربین را یک جا بر روی صفحه تلویزیون بوجود می‌آورد.



◀ ضبط کننده (RECORDER): برای ضبط تصاویر گرفته شده از دوربین از دو نوع ضبط کننده ویدیویی کالست و ضبط کننده دیجیتالی استفاده می‌شود.



ویدیو کاست




ضبط کننده دیجیتالی

◀ کنترل کننده (Controller): به وسیله یک کنترل کننده می‌توان دوربین سقفی متحرک (speed dom) و پایه متحرک دوربین‌ها را کنترل نمود.




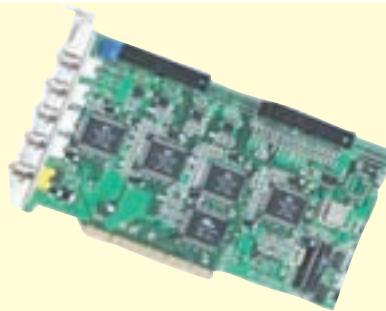◀ کارت ضبط تصویر (dvr card): کارت‌های تصویری روی برد اصلی کامپیوتر وصل می‌شوند. از طریق این کارت می‌توان تصاویر را دریافت نموده و روی حافظه کامپیوتر ذخیره کرد. همچنین با نرم افزار مربوطه می‌توان دوربین‌ها و پایه‌های قابل تنظیم را نیز روی کامپیوتر کنترل نمود.



کارت ضبط تصویر

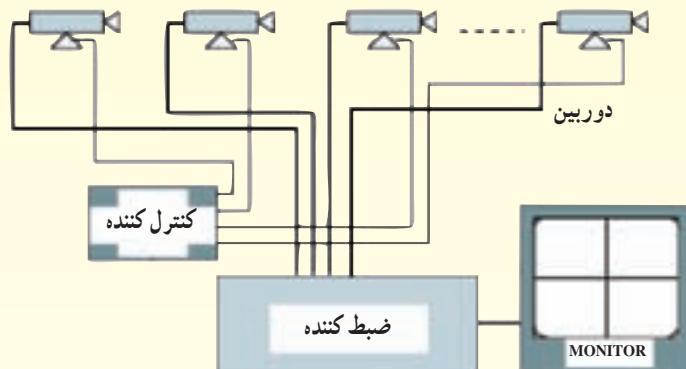در شکل زیر نقشه کلی اتصالات چهار دوربین به ضبط کننده و کنترل کننده را می بینید.



۲— درب بازکن اتوماتیک

درب بازکن های اتوماتیک جهت رفاه پیش تر و همچنین با اهداف حفاظتی و امنیتی بر روی انواع گوناگون درب ها مانند درب گاراژ، درب حیاط، درب ورودی ساختمان نصب و مورد استفاده قرار می گیرد. بعد از نصب این سیستم ها می توان تنها با فشار دادن شستی روی یک ریموت کنترل از فاصله مناسب درب را باز و بسته کرد و یا با نصب سنسورهای خاصی هنگام عبور و مرور درب را به طور اتوماتیک باز و بسته کرد. انواع مختلف درب هایی که این سیستم ها را می توان روی آن نصب کرد به قرار زیر است :



درب های کشویی (ریلی)



درب های یک تکه چرخان



درب های لو لایی



درب های بالارونده چند تک



درب های کرکره ای

برای باز و بسته کردن انواع مختلف درب‌ها سیستم‌هایی با مکانیسم‌های متفاوت طراحی شده است ولی اکثر سیستم‌ها از نوع الکترومکانیکی می‌باشند. در این سیستم‌ها از موتورهای تک‌فاز استفاده می‌شود. این موتور به یک جعبه دنده وصل می‌گردد تا نیروی مکانیکی لازم برای باز کردن درب را تأمین کند. در زیر تصاویر مربوط به موتور الکتریکی و جعبه دنده سیستم‌های الکترومکانیکی انواع درب‌ها نشان داده شده است.



دو نوع سیستم درب بازکن اتوماتیک کرکره‌ای



دو نوع سیستم درب بازکن اتوماتیک درب یک تکه چرخان



دو نمونه از سیستم‌های درب بازکن اتوماتیک درب‌های بالارونده چند تکه



دو نوع سیستم درب بازکن اتوماتیک درب‌های لوایی

سایر قسمت‌های اصلی یک سیستم درب‌بازکن اتوماتیک با مکانیسم الکترومکانیکی به صورت زیر است :

◀ **برد الکترونیکی** : بر روی این برد ترمینال‌های اتصال و امکان تنظیمات مختلف برای زمان حرکت درب و

نحوه عمل عناصر حفاظتی وجود دارد.



◀ **تجهیزات ایمنی:** برای این که از آسیب رسیدن به افراد و وسایل نقلیه هنگام حرکت درب جلوگیری شود باید از تجهیزاتی استفاده نمود که هم حرکت درب را اعلام کند و هم در صورت عبور فرد یا وسیله‌ای هنگام حرکت درب آن را به نحو مناسب متوقف نماید یا باز کند. معمولاً برای این منظور از سنسورهای مادون قرمز و لامپ‌های چشمکزن استفاده می‌شود.



لامپ چشمکزن

سنسور مادون قرمز

◀ **شستی‌های کنترل دستی:** این شستی‌ها عبارت‌اند از یک شستی باز و یک شستی بسته که جهت حرکت درب برای باز و بسته شدن و یا توقف آن در صورت نبود ریموت کنترل استفاده می‌شوند.



◀ **ریموت کنترل:** برای کنترل از راه دور سیستم درب بازکن اتوماتیک معمولاً از یک فرستنده رادیویی کوچک دستی استفاده می‌شود که به آن ریموت کنترل می‌گویند.



۳—اعلام سرقت

جهت کنترل و حفاظت در برابر ورود غیرمجاز به ساختمان و اطلاع دادن به نگهبان و به صدا درآوردن آذیر خطر در صورت بروز سرقت در موقع تعطیلی و عدم فعالیت در اماکن و ساختمان‌ها سیستم‌های نصب می‌گردد که قادرند حرکت انسان را توسط سنسورهای تشخیص داده و با گزارش دادن آن به یک مرکز کنترل الکترونیکی باعث به صدا درآمدن آذیرها و تلفن زدن به افراد یا محل‌های ازیش تعیین شده شوند. تجهیزات اصلی که در این سیستم‌ها مورد

استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشند :

◀ آشکارساز حرکتی مادون قرمز (Passive Infra Red detector)(PIR): این آشکارساز، در سیستم‌های اعلام سرقت برای تشخیص حرکت در یک منطقه مشخص که تحت پوشش دید آشکارساز قرار دارد سنسور مادون قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد.



◀ آشکارهای شکستن شیشه: برای تشخیص شکستن شیشه در هنگام سرقت از آشکارسازهای خاصی استفاده می‌شود که روی شیشه نصب می‌شوند.



◀ آذیرها: آذیرهایی که در سیستم اعلام سرقت استفاده می‌شود از نظر محل نصب شامل آذیر داخلی (indoor) و بلندگوی بیرونی (out door) است. بلندگوی بیرونی برای حفاظت در برابر عوامل جوی داخل قاب فلزی قرار می‌گیرد.



آذیر داخلی

بلندگوی بیرونی

قاب بلندگو

◀ تلفن‌کننده خودکار: برای این که بتوان هنگام بروز سرقت به محل‌ها یا افراد خاصی اطلاع داد معمولاً سیستم‌های اعلام سرقت مجهرز به یک دستگاه تلفن‌کننده خودکار هستند.



◀ **باتری‌های اضطراری:** برای موقع قطعی برق جهت ادامه کار سیستم از باتری‌های اضطراری که در داخل تابلوی اصلی قرار می‌گیرند استفاده می‌گردد.



◀ **تابلوی کنترل مرکزی:** تمامی تجهیزات ذکر شده در فوق به این تابلو الکترونیکی وصل می‌شوند. در بعضی از این تابلوها مدار کنترل از راه دور و تلفن کننده در داخل تابلوی مرکزی وجود دارند.



۴—برق اضطراری

برخی از سیستم‌های حساس و مهم در منازل و اماکن عمومی یا در ادارات و کارخانه‌ها باید هنگام قطع برق شهر به طرقی از یک منبع تغذیه دیگر استفاده کنند و به کار خود ادامه دهند. منابع تغذیه‌ای که وظیفه تأمین برق را در هنگام قطع برق شبکه به عهده دارند. منابع تغذیه اضطراری نامیده می‌شوند. این منابع بسته به سیستم مورد تغذیه خصوصیات متفاوتی دارند. برخی از منابع برق اضطراری که از باتری برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند فقط قادرند برای مدت محدودی مصرف سیستم مورد تغذیه برق را تأمین نمایند ولی برخی دیگر قادرند به مدت نامحدودی تا زمان وصل شدن مجدد برق شهر برق اضطراری را تأمین نمایند. در ادامه نمونه‌هایی از منابع تغذیه اضطراری و محل مورد استفاده آن‌ها ذکر می‌گردد.

برق اضطراری سیستم‌های ایمنی و حفاظتی: در سیستم‌های ایمنی و حفاظتی نظری سیستم اعلام حریق، سیستم تلویزیون مداربسته یا سیستم اعلام سرقت باتری‌های اضطراری جزو ضروریات سیستم می‌باشد. در این سیستم‌ها باتری‌های خشک را برای برق اضطراری در نظر می‌گیرند. این نوع باتری‌ها نیاز به نگهداری ندارند.



باتری خشک


برق اضطراری برای کامپیوترها: برای کامپیوترها و سایر دستگاه‌هایی که در صورت قطع برق امکان از دست رفتن اطلاعات در آن‌ها وجود دارد یا برای مواردی مانند تجهیزات اتاق عمل که نیاز به اعمال برق اضطراری بدون تأخیر به سیستم می‌باشد از منابع تغذیه اضطراری بدون تأخیر (Uninterruptible Power Systems) (UPS) استفاده می‌گردد. در UPS‌ها برق باتری‌ها به ولتاژ 220V AC تبدیل می‌گردد و در صورت قطع برق شهر در اختیار سیستم قرار می‌گیرد. یک نمونه UPS را به همراه کابینت باتری در زیر می‌بینید.



برق اضطراری برای منازل و اماكن بزرگ: در منازل و در مکان‌های عمومی مانند فروشگاه‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و یا در قسمت‌هایی از ادارات و کارخانجات که نیاز به برق اضطراری دارند به دلیل بالا بودن مصرف نمی‌توان از باتری استفاده کرد. در این گونه موارد باید توسط یک مولد، برق اضطراری را تأمین کنیم. برای به گردش درآوردن این مولدها از موتورهای مکانیکی استفاده می‌شود. چند نمونه از این زراتورها را در زیر می‌بینید.



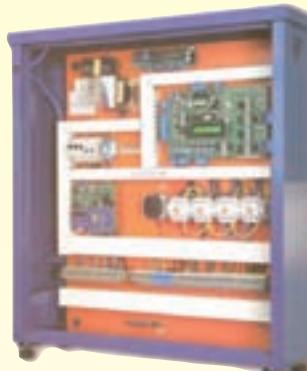برق اضطراری آسانسور: برای این که در هنگام قطع برق شبکه بتوان آسانسور را به تزدیک‌ترین طبقه هدایت کرد و درب را برای خروج مسافر باز نمود از این سیستم‌ها استفاده می‌شود. وجود سیستم برق اضطراری برای آسانسور باعث می‌شود که عملیات نجات به طور اتوماتیک هنگام قطع برق شهر انجام گیرد و مسافر را از نگرانی برخاند. در این سیستم‌ها نیز باتری‌های خشک را برای برق اضطراری در نظر می‌گیرند.



تابلو اصلی برق اضطراری آسانسور

تأمین روشنایی اضطراری: برخی مواقع فقط می‌خواهیم از برق اضطراری برای تأمین روشنایی استفاده کیم. در محوطه بیرونی ساختمان یا در راهروهای عمومی هتل‌ها و خوابگاه‌ها و یا راه‌پله آپارتمان‌ها می‌توان از این نوع سیستم روشنایی به طور موقت و در صورت ضرورت و تا زمان برقراری برق ژنراتور اضطراری استفاده کرد. یک نمونه از چراغ‌های روشنایی را در زیر می‌بینید.




توجه: در مورد سیستم‌های اعلام حریق، اعلام سرقت، دوربین مدارسی و درب اتوماتیک و ... می‌توانید از طریق موتور جستجوی www.google.com به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنید.
برای این منظور تنها کافی است کلمه کلیدی را در قسمت نشان داده شده وارد کنید.





ضمیمه

در این بخش با نحوه نصب تجهیزات و چگونگی کابل کشی

برخی مدارات آشنا می شوید.

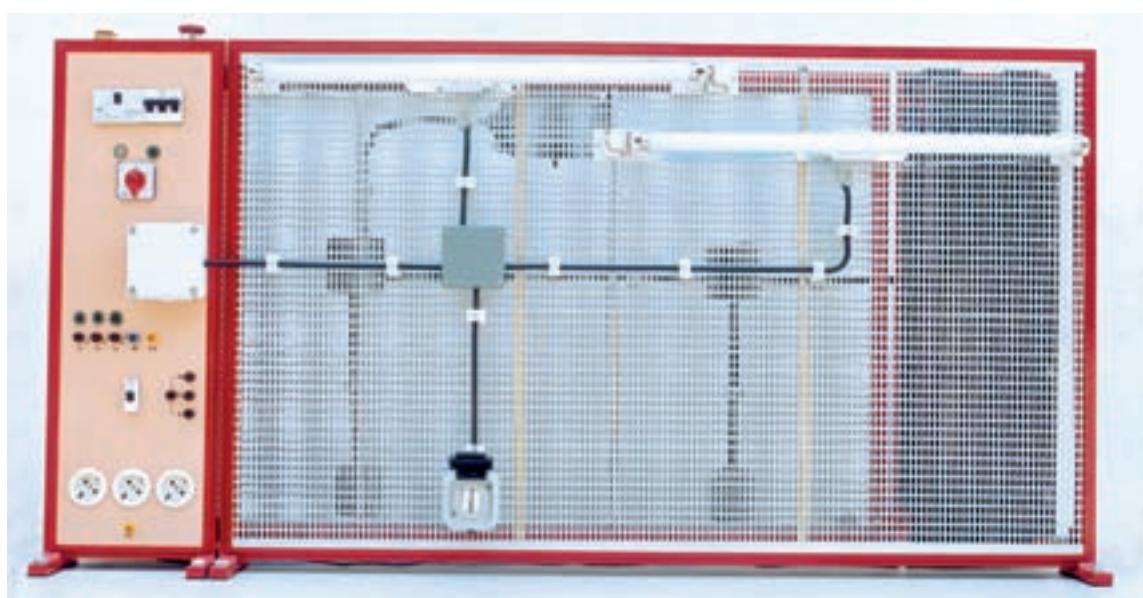

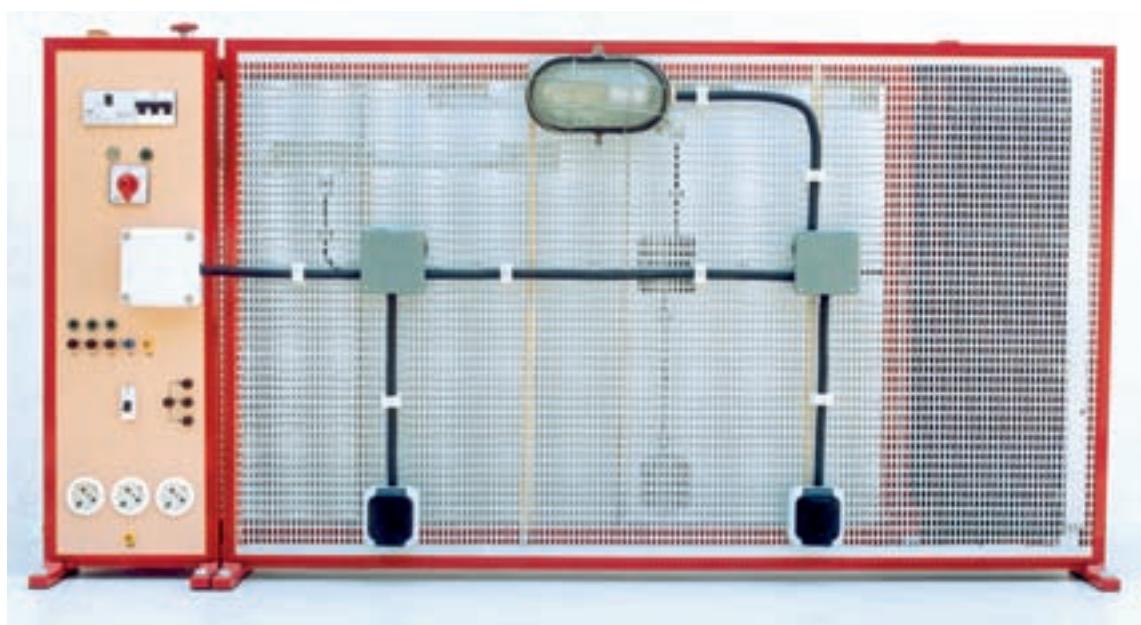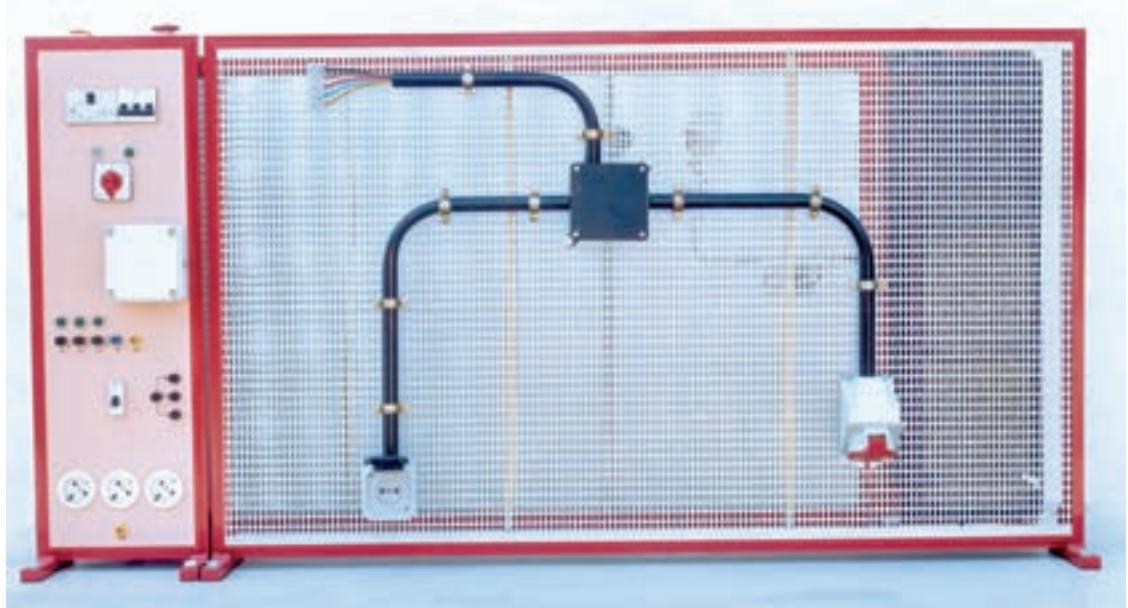



واژه‌نامه

ردیف	واژه به زبان اصلی	واژه به زبان فارسی	مفهوم و تعریف واژه
۱	Adjustable Wrench	آچار فرانسه	آچاری دارای دو فک یکی ثابت و دیگری متحرک و قابل تنظیم
۲	Amplifier	آمپلی فایر	تقویت کننده سیگنال را گویند.
۳	Conduit Bend	خم کردن لوله	عملیات لازم و مراحل آن برای ایجاد لوله خم
۴	Central Antenna	آتن مرکزی	سیستمی که آتن تلویزیون واحدهای مختلف یک ساختمان را تأمین می کند.
۵	Coaxial Cable	کابل کواکسیال	کابلی که در آتن تلویزیون ها بکار می آید.
۶	Die & tap	حدیده و فلاویز	حدیده و سیله ای برای ساخت پیچ و فلاویز و سیله ای برای ساخت مهره است.
۷	Divided Panel board Design	طراحی تابلو تقسیم	بکارگیری مقررات و محاسبه برای یک تابلو واحد مسکونی
۸	Dimmer	دیمر	وسیله ای که نور لامپ را کم و زیاد می کند.
۹	File	سوهان	وسیله ای برای ساییدن و براده برداری
۱۰	Flexible steel Conduit	لوله خرطومی فلزی	لوله قابل انعطاف از فلز برای موتورهایی که روی سکو نصب هستند.
۱۱	Fuse	فیوز	وسیله محافظ مدار
۱۲	Fire Alarm system	سیستم اعلام حریق	سیستمی که بروز آتش را اعلام می کند.
۱۳	Fire Alarm Control Panel	تابلو سیستم اعلام حریق	تابلو از چند زون تشکیل شده و در هنگام آتش به آذربایجان می دهد.
۱۴	Hack Saw	کمان اره	وسیله ای برای بریدن قطعه کار در فلزکاری که تیغه اره در آن قرار می گیرد.
۱۵	Hammer Dril	دریل ضربه ای	دریلی که برای سوراخکاری بهتر و راحت تر در دیوار ضربه هم وارد می کند.
۱۶	Heat Detector	دکتور حرارتی	وسیله ای که بروز حرارت آتش باعث فعال شدن آن می شود.
۱۷	Intermediate switch	کلید صلیبی	کلیدی که بین دو کلید تبدیل قرار می گیرد و از چند محل کنترل می کند.
۱۸	Miniature Fuse	فیوز مینیاتوری	نوعی وسیله محافظ مدار
۱۹	Miniature Circuit Breaker	فیوز مینیاتوری	نوعی وسیله محافظ مدار
۲۰	Multiposition switch	کلید دو خانه	کلیدی که دو لامپ یا دو گروه لامپ را از یک محل کنترل می کند.
۲۱	Matching	مچینگ	تطبیق دهنده امپدانس می باشد.
۲۲	Neutral Conductor	هادی نول	هادی خشی را گویند.
۲۳	Oilcan	روغن دان	وسیله نگهدارنده روغن که عمل پاشیدن روغن هم توسط آن صورت می گیرد.
۲۴	PVC Conduit	لوله پولیکا	لوله از جنس پولیکا که دارای استحکام می باشد.
۲۵	Permissible Voltage Drop	افت ولتاژ مجاز	اختلاف ولتاژ بین مبدأ تا محل مصرف را گویند.
۲۶	Push-button	شستی	وسیله ای با فشردن وصل و با رها کردن قطع می کند.
۲۷	Protective Conductor	هادی حفاظتی را گویند.	هادی حفاظتی را گویند.
۲۸	Photo Relay	رله نوری (فتوسل)	وسیله ای که با تاریک شدن هوا چراغ های خیابان را روشن می کند.
۲۹	Round File	سوهان گرد	نوعی سوهان که مقطع آن گرد است.
۳۰	Reamer	برقو	وسیله ای که عمل براده برداری داخل لوله را انجام می دهد.
۳۱	Riser diagram	رایزر دیاگرام	نقشه ای که مسیرهای قایم بالارونده برق را نشان می دهد.

مفهوم و تعریف واژه	واژه به زبان فارسی	واژه به زبان اصلی	ردیف
وسیله‌ای که عمل بریدن را در کمان ارده به عهده دارد.	تیغه اره	Saw Blade	۳۲
نوعی سوهان که مقطع آن چهارگوش است.	سوهان چهارگوش	Square File	۳۳
لوله از جنس فلز برای برق در طول سه متر در بازار	لوله فلزی برق	Steel Conduit	۳۴
ساده‌ترین کلید در برق ساختمان	کلید یک پل	Single Pole switch	۳۵
وسیله‌ای که از طریق آن می‌توان برق را مصرف نمود.	بریز	Socket Outlet	۳۶
آژیری که برای حباط و فضای باز محوطه ساختمان نصب می‌شود.	آژیر فضای باز	Siren	۳۷
وسیله‌ای که بروز دود در اطراف آن باعث فعل شدن آن می‌شود.	داتکتور دودی	Smoke Detector	۳۸
تقسیم کننده‌ای که افت عبوری و افت اشعابی دارد.	تقسیم کننده میانی	Splitter	۳۹
وسیله‌ای برای گرفتن لوله	آچار لوله گیر	Tube wrench	۴۰
کلیدی که دو لامپ یا دو گروه لامپ را از یک محل کنترل می‌کند.	کلید دوپل	Two pole switch	۴۱
کلیدی که از دو محل یک یا یک گروه لامپ را کنترل می‌کند.	کلید تبدیل	Two way switch	۴۲
رله زمانی را گویند که در ساختمان جهت روشن کردن راه‌پله بکار می‌رود.	رله زمانی (تایمر)	Timer	۴۳
تقسیم کننده‌ای که فقط افت اشعابی دارد.	تقسیم کننده انتهایی	Tap off	۴۴
وسیله‌ای که معمولاً برای باز کردن مهره‌ها بکار می‌رود.	آچار	Wrench	۴۵
هر طبقه ساختمان یک زون محسوب می‌شود.	منطقه (زون)	Zone	۴۶

منابع مورد استفاده

- ۱- حسن خاور، عسگر شفق، سید محمود صموئی و فرود کمالی سروستانی؛ کار کارگاهی سال دوم برق؛ چاپ وزارت آموزش و پرورش.
- ۲- حسین رحمتی زاده، فریدون علومی و مسلم نیکزاد؛ کار کارگاهی سال سوم برق؛ چاپ وزارت آموزش و پرورش.
- ۳- منوچهر حاجتی، بهروز باقرزاده و محمد کاظم نیاکوبی؛ رسم فنی سال دوم برق؛ چاپ وزارت آموزش و پرورش.
- ۴- منوچهر حاجتی، بهروز باقرزاده و محمد کاظم نیاکوبی؛ رسم فنی سال سوم برق؛ چاپ وزارت آموزش و پرورش.
- ۵- حسن کلهر؛ مهندسی تأسیسات الکتریک؛ شرکت سهامی انتشار بهار؛ چاپ سوم؛ ۱۳۶۸.
- ۶- جدول‌های وستران (برق)؛ ترجمهٔ محمود ربیع‌زاده؛ انتشارات گثورگ وستران.
- ۷- سلطانی مسعود؛ تجهیزات نیروگاه؛ انتشارات دانشگاه تهران.
- ۸- کاتالوگ‌های ابزار خارجی
- ۹- نصیری سوادکوهی شهرام، (۱۳۸۵). دریافت و پردازش سیگنال‌های صوت و تصویر در تلویزیون رنگی. انتشارات صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش).
- ۱۰- سایت‌های مختلف اینترنتی مرتبط با موضوع
- ۱۱- غلامعلی سرابی تبریزی (۱۳۸۴)؛ مدارهای روشنایی و اندازه‌گیری الکتریکی؛ انتشارات صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)
- ۱۲- شایقی غلام‌رضا، (۱۳۸۵)، نصب و راهاندازی سیستم‌های ایمنی و حفاظتی، (انتشارات عبادی).

۱۲- MEM COMPANY ENGLAND

۱۴- UNIVOLT COMPANY AUSTRIA

