

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# مدارهای الکتریکی

رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک

زمینهٔ صنعت

شاخهٔ آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۰۷۲

عراقي، على	۶۲۱
مدارهای الکتریکی/ مؤلفان : علی عراقي، فريدون علومي . - تهران : شركت چاپ و نشر	/۳۱۹
کتاب‌های درسی ايران، ۱۳۹۱ / ع	۴۹۴ م
۱۳۹۱ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای ؛ شماره درس ۲۰۷۲)	۱۸۷
مدون درسی رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک، زمینهٔ صنعت.	
برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأليف کتاب‌های	
درسی رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک دفتر برنامه‌ریزی و تأليف آموزش‌های فنی و	
حرفه‌ای و کارداشی وزارت آموزش و پرورش.	
۱. مدارهای برقی. الف. علومي، فريدون. ب. ايران. وزارت آموزش و پرورش.	
کمیسیون برنامه‌ریزی و تأليف رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک. د. عنوان. ه. فروست.	

## همکاران محترم و دانشآموزان عزیز:

پیشنهادها و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب، به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۱۵۴۸۷۴ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های  
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایید.

پیام‌نگار (ایمیل) [tvoccd@medu.ir](mailto:tvoccd@medu.ir)

وبگاه (وب سایت) [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

## وزارت آموزش و پرورش

### سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب: مدارهای الکترونیکی - ۴۸۷/۸

مؤلفان: مهندس علی عراقی، مهندس فریدون علومی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۶۶-۸۸۴۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت: [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

مدیر امور فنی و چاپ: سید احمد حسینی

رسم: فاطمه رئیسیان فیروزآباد، سروش ذوالریاستین

طراح جلد: مریم کیوان

صفحه‌آرا: راحله زادفتح‌الله

حروفچین: کبری اجابتی

مصحح: نوشین معصوم‌دوست، آذر روستایی فیروزآباد

امور آماده‌سازی خبر: زینت بهشتی شیرازی

امور فنی رایانه‌ای: حمید ثابت کلاچاهی، پیمان حبیب‌پور


ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخن)

تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه: مهدیه

سال انتشار: ۱۳۹۱

حق چاپ محفوظ است.

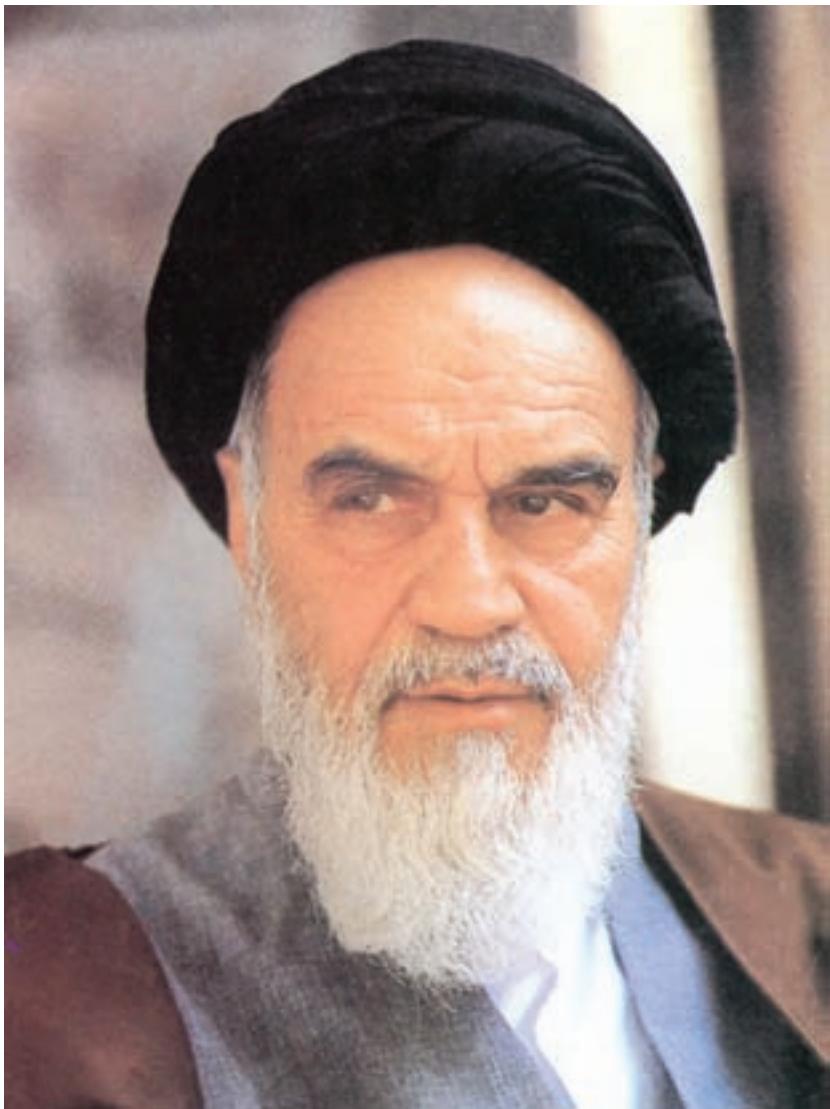

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات  
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل  
نشاید و از اتکای به اجانب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

به منظور تسريع در آموزش و درهم تهیید IT در برنامه‌ی درسی توصیه می‌شود برای آموزش، از نرم‌افزارهای مرتبط با موضوع از قبیل EWB یا Multisim یا هر نرم‌افزار مناسب دیگری استفاده کنید. همچنین از مدیران محترم هنرستان‌ها درخواست می‌شود رایانه، ویدیو و پروژکتور در اختیار مدرسین این درس قرار دهند.

## فهرست

۱ سخنی با همکاران

۳ یادآوری

۱۵ فصل اول: مدارهای الکتریکی جریان مستقیم

۵۴ فصل دوم: بردار

۷۵ فصل سوم: مدارهای R-L جریان متناوب

۹۸ فصل چهارم: مدارهای R-C جریان متناوب

۱۱۷ فصل پنجم: مدارهای L-C جریان متناوب

۱۳۳ فصل ششم: مدارهای C-R-L جریان متناوب

۱۶۶ فصل هفتم: جریان‌های سه‌فازه

۱۸۷ منابع و مأخذ

محاسبه‌ی تجهیزات تولید، انتقال، توزیع و پخش انرژی الکتریکی و مدارهای تجهیزات الکترونیکی مستلزم آشنایی با روش‌های تحلیل مدارهای الکتریکی است. برای آشنایی هنرجویان و گسترش توانایی و افزایش مهارت آن‌ها در محاسبه‌های الکتریکی، لازم است مدارهای الکتریکی در جریان متناوب و مستقیم و رفتار عناصر سلفی و خازنی و اهمی و ترکیب این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. بدین‌منظور، محاسبه‌ی ساده‌ی مدارهای الکتریکی در حالت‌های ماندگار به عنوان مجموعه‌ی تحلیل مدارهای جریان الکتریکی ارایه می‌شود. در این مجموعه، علاوه بر مدارهای جریان مستقیم و جریان متناوب یک‌فاز، مدارهای سه‌فاز و محاسبه‌های آن‌ها نیز بررسی شده است.

برای ارایه‌ی مطلوب سرفصل‌های این درس، هدف‌های رفتاری مورد انتظار از هنرجو در ابتدای هر فصل مطرح شده است. بدیهی است ارزش‌یابی این درس باید با هدف‌های رفتاری آن مطابقت داشته باشد. از آن‌جا که این درس نظری و محاسبه‌ای است، بیش‌تر سوال‌های ارزش‌یابی باید به محاسبه‌های مربوط به مدار اختصاص یابد. بهتر است که هنرجویان در طول سال تحصیلی به طور مرتب مورد ارزش‌یابی قرار گیرند. مدرس این درس می‌تواند مطالب ارایه شده با به کارگیری نرم‌افزارهای مناسب از طریق اندازه‌گیری و مشاهده‌ی پارامترهای تحلیل شده‌ی مدار، درک بهتر و ملموس‌تری را برای هنرجویان ایجاد کند. از مدرسان محترم و عزیزانی که این کتاب را مطالعه و تدریس می‌کنند، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را از طریق دفتر برنامه‌ریزی و تأییف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش در اختیار ما قرار دهند. در پایان از همکاری‌های گروه‌های آموزشی سراسر کشور که در اصلاح کتاب‌های درسی به خصوص کتاب مدارهای الکتریکی با ما همکاری نموده‌اند سپاسگزاری می‌نماییم، هم‌چنین از همکاری‌ها و پیشنهادهای آقای رضا باغ‌شیخی که به صورت خودجوش در زمینه‌ی بهبود کتاب ما را یاری داده‌اند تشکر و قدردانی می‌نماییم.

### مؤلفان

## هدف کلی درس


تحلیل مدارهای جریان مستقیم و مدارهای  $C - L - R$  در جریان متناوب  
یک فاز و مدارهای سه فاز ساده.

جدول زمانی پیشنهادی برای تدریس کتاب

فصل	عنوان فصل	زمان تدریس (ساعت)
اول	مدارهای الکتریکی جریان مستقیم	۲۸
دوم	بردار	۱۲
سوم	مدارهای $R-L$ جریان متناوب	۱۶
چهارم	مدارهای $R-C$ جریان متناوب	۱۶
پنجم	مدارهای $L-C$ جریان متناوب	۱۲
ششم	مدارهای $R-L-C$ جریان متناوب	۲۰
هفتم	جریان‌های سه فازه	۱۶


بنا به درخواست هنرآموزان محترم در دوره‌های بازآموزی، گردهمایی‌ها و ارزشیابی این کتاب، مباحث و روابط مورد نیاز برای درس مدارهای الکتریکی از کتاب مبانی برق در قالب یادآوری در ابتدای کتاب گنجانده شده است. همکاران محترم می‌توانند در صورت نیاز از مطالب اشاره شده در این قسمت بهجهت تشریح مسائل هر بحث درسی که احساس نیاز می‌کنند استفاده نمایند. ضروری است از هنرجویان خواسته شود تا مطالب تئوری این موارد را با تعمق بیشتری از کتاب مبانی برق مطالعه کنند. لازم به ذکر است آموزش مستقیم مباحث یادآوری ضرورت ندارد.

## یادآوری

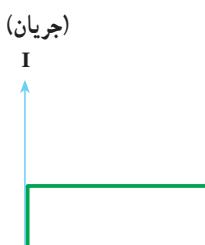
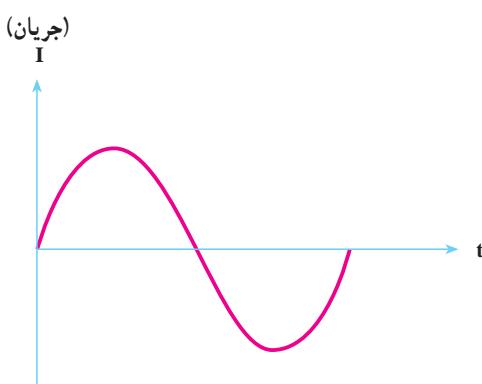
### جريان مستقیم (DC)

جريانی است که جهت و مقدار آن نسبت به زمان تغییر نمی‌کند. با تری را به عنوان یک مولد جریان مستقیم می‌توان در نظر گرفت که شکل موج آن به صورت مقابل است.



### جريان متناوب (AC)

جريانی است که جهت و دامنه آن نسبت به زمان تغییر می‌کند. از جمله جریان‌های متناوب، می‌توان به برق شهر اشاره کرد که یک جریان متناوب سینوسی است. و شکل موج آن به صورت مقابل است.

## تعريف جریان الکتریکی

به حرکت الکترون‌های آزاد در یک هادی که در طی مدت زمانی مشخص از آن عبور می‌نماید جریان الکتریکی گفته می‌شود و می‌توان آن را از رابطه زیر بحسب آمپر محاسبه کرد.

$$(بار الکتریکی بر حسب کولن - C) = \frac{q}{t} \quad (\text{جریان الکتریکی بر حسب آمپر - A})$$

$$\frac{(مدت زمان عبوری بر حسب ثانیه - S)}{(}$$

## تعريف ولتاژ

مقدار کار انجام شده بر ذره باردار را ولتاژ می‌گویند و از رابطه  $V = \frac{W}{q}$  برحسب ولت به دست می‌آید. معمولاً ولتاژ دو سر هر عنصری در مدار از مقایسه اختلاف ولتاژ دو سر آن به دست می‌آید به همین دلیل این عامل را اختلاف پتانسیل می‌نامند.



$$V_{AB} = V_A - V_B$$

## تعريف توان الکتریکی

به مقدار کار انجام شده بر واحد زمان توان می‌گویند و مقدار آن را می‌توان از رابطه  $P = \frac{W}{t}$  برحسب وات به دست آورد. مقدار توان الکتریکی مدارها را در شکل کلی از روابط زیر می‌توان حساب کرد.

$$P = (جریان) \times (\ولتاژ) = VI$$

$$P = (جریان)^2 \times (\ مقاومت ) = RI^2$$

$$P = (\ مقاومت ) / (\ولتاژ)^2 = V^2/R$$

## تعريف مقاومت الکتریکی

هر قطعه‌ای که در مقابل عبور جریان الکتریکی (حرکت الکترون‌ها) از خود ایستادگی (مخالفت) نشان دهد «مقاومت الکتریکی» نامیده می‌شود. خاصیت مقاومت الکتریکی در مدارها به سه صورت دیده می‌شود.

الف – مقاومت اهمی R (رزیستانس)

ب – مقاومت سلفی  $X_L$  (راکتانس سلفی)

ج – مقاومت خازنی  $X_C$  (راکتانس خازنی)

تذکر : مقاومت‌های سلفی ( $X_L$ ) و خازنی ( $X_C$ ) فقط در زمان استفاده از سلف و خازن در جریان متناوب وجود دارند. بر همین اساس می‌توان راکتانس‌ها، را به صورت زیر تعریف کرد :


به خاصیت مقاومتی سلف و خازن در جریان متناوب راکتانس سلفی یا خازنی گویند.

## بررسی مدارهای اهمی (R)

اثر مقاومتی عناصر اهمی (R) در مدارهای جریان مستقیم و متناوب یکسان است این عناصر را به دو صورت سری و موازی اتصال می‌دهند که هر یک دارای ویژگی‌هایی به شرح صفحه‌ی بعد است :
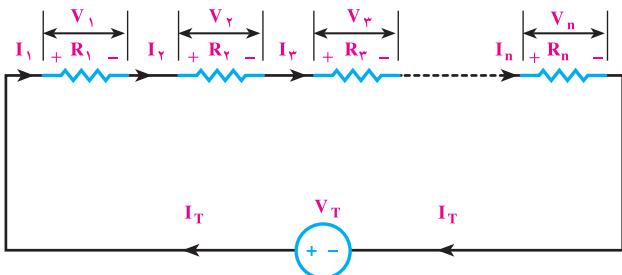
## اتصال سری مقاومت‌ها

هرگاه دو یا چند مقاومت مطابق شکل مقابل به یکدیگر اتصال داده شوند. اتصال مدار را سری گویند.




## ویژگی‌های مدارهای سری مقاومتی

جربان	جریان عبوری از همه مقاومت‌های سری مساوی است.
ولتاژ	$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$ <p>طبق قانون اهم</p> $\begin{cases} V_1 = R_1 \cdot I_1 \\ V_2 = R_2 \cdot I_2 \\ V_3 = R_3 \cdot I_3 \\ \vdots \\ V_n = R_n \cdot I_n \end{cases}$ <p>در مدارهای سری ولتاژ به نسبت مقدار مقاومت‌ها در دو سر مقاومت‌های مدار تقسیم می‌شود.</p>
مقادیر معادل	$R_t = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$
توان و انرژی	$P_1 = V_1 I_1 = R_1 I_1^2 = \frac{V_1^2}{R_1}$ $P_2 = V_2 I_2 = R_2 I_2^2 = \frac{V_2^2}{R_2}$ $P_3 = V_3 I_3 = R_3 I_3^2 = \frac{V_3^2}{R_3}$ $P_n = V_n I_n = R_n I_n^2 = \frac{V_n^2}{R_n}$ $P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$ $W_T = W_1 + W_2 + W_3 + \dots + W_n$
حالات خاص	<p>هرگاه <math>n</math> مقاومت مساوی به صورت سری بسته شوند مقادیر معادل از رابطه زیر محاسبه می‌شود.</p> <p>(مقدار اهم یک مقاومت) <math>\times</math> (تعداد مقاومت‌ها)</p> <p>هرگاه دو مقاومت به صورت سری بسته شوند تقسیم ولتاژ در دو مقاومت از روابط زیر به دست می‌آید.</p> $V_{R_1} = V_t \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ $V_{R_2} = V_t \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
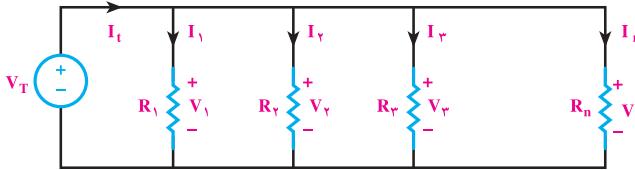
## اتصال موازی مقاومت‌ها

هر گاه دو یا چند مقاومت مطابق شکل رو به رو به یکدیگر اتصال داده شوند اتصال مدار را موازی گویند.




## ویژگی‌های مدارهای موازی مقاومتی


<b>براساس قانون اهم</b> $\left\{ \begin{array}{l} I_1 = \frac{V_1}{R_1} \\ I_2 = \frac{V_2}{R_2} \\ I_3 = \frac{V_3}{R_3} \\ \vdots \\ I_n = \frac{V_n}{R_n} \end{array} \right.$	در مدارهای موازی جریان به نسبت عکس مقاومت‌ها و متناسب با مقدار مقاومت‌ها در بین آن‌ها تقسیم می‌شود.	<b>جریان</b>
$V_T = V_1 = V_2 = V_3 = V_n$	ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها با هم برابر است.	<b>ولتاژ</b>
$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$	<b>مقادیر معادل</b>	
<b>توان هر یک از مقاومت‌ها</b> $\left\{ \begin{array}{l} P_1 = V_1 \cdot I_1 = R_1 I_1^2 = \frac{(V_1)^2}{R_1} \\ P_2 = V_2 \cdot I_2 = R_2 I_2^2 = \frac{(V_2)^2}{R_2} \\ P_3 = V_3 \cdot I_3 = R_3 I_3^2 = \frac{(V_3)^2}{R_3} \\ \vdots \\ P_n = V_n \cdot I_n = R_n I_n^2 = \frac{(V_n)^2}{R_n} \end{array} \right.$	$P = \frac{W}{t}$ $P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$ $W_T = W_1 + W_2 + W_3 + \dots + W_n$	<b>توان و انرژی</b>
هر گاه n مقاومت مساوی موازی باشند مقادیر مقاومت معادل از رابطه زیر محاسبه می‌شود.	$R_t = \frac{R}{n}$ <span style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;">(مقدار اهم یک مقاومت) (تعداد مقاومت‌ها)</span>	<b>حالات خاص</b>
	$\Rightarrow R_t = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$ $\Rightarrow I_1 = I_t \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ $\Rightarrow I_2 = I_t \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	به صورت موازی وصل شوند مقاومت معادل و تقسیم جریان در دو مقاومت از روابط مقابل به دست می‌آید.
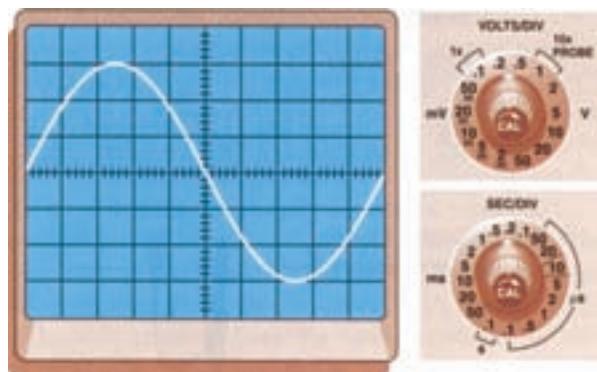
## مشخصات جریان متناوب


**۱- سیکل:** شکل موجی که در اثر گردش یک سیم پیچ در داخل میدان مغناطیسی به وجود می‌آید را یک «سیکل» می‌گویند. هر سیکل از دو نیم سیکل مثبت و منفی تشکیل می‌شود.



تصویر یک سیکل روی صفحه اسیلوسکوپ

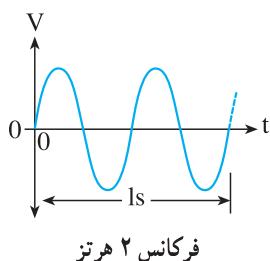

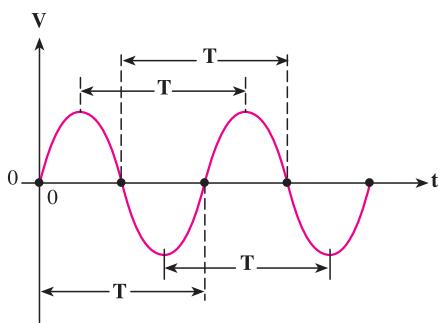**۲- فرکانس (f):** به تعداد سیکل‌ها (نوسانات) در مدت زمان یک ثانیه (فرکانس) می‌گویند. واحد فرکانس  $\frac{1}{\text{s}}$  یا هرتز (Hz) است. فرکانس برق ایران ۵۰ هرتز است.





**۳- مدت زمان تناوب (T) :** مدت زمانی را که طول می‌کشد تا یک سیکل کامل طی شود «زمان تناوب» یا «پریود» می‌گویند. واحد زمان تناوب  $\left(\frac{1}{\text{Hz}}\right)$  یا ثانیه (s) است. پریود و فرکانس عکس یکدیگرند.


$$T = \frac{1}{f} \quad \text{یا} \quad f = \frac{1}{T}$$

**۴—سرعت زاویه‌ای ( $\omega$  امگا)**: سرعت زاویه‌ای عبارت است از زاویه‌ای که شعاع مربوط به متحرک نسبت به شعاع مبدأ در مدت یک ثانیه طی می‌کند. واحد سرعت زاویه‌ای رادیان بر ثانیه است. چون یک دور چرخش داخل دایره برابر  $2\pi$  رادیان است لذا اگر متحرکی در هر ثانیه  $f$  دور بزند خواهیم داشت :
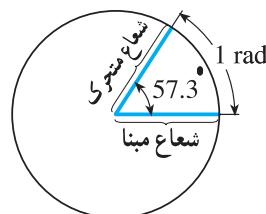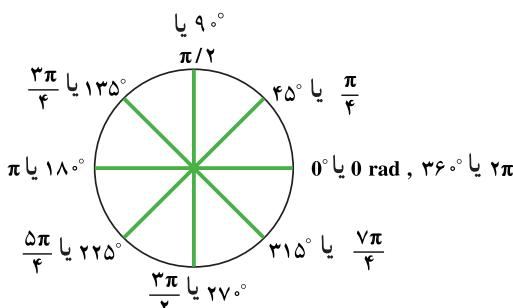
$$\omega = 2\pi f \quad \text{یا} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$



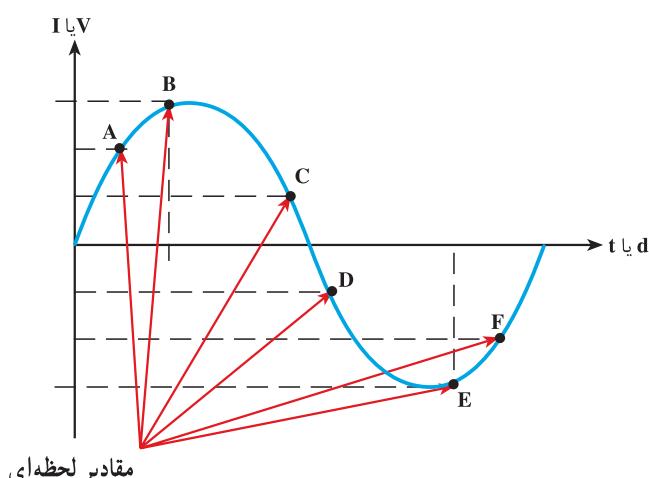
**۵—دامنه** : مقدار موج در هر لحظه از زمان را اصطلاحاً دامنه یا «مقدار لحظه‌ای» می‌گویند.  
در شکل زیر دامنه لحظه‌ای در نقاط F,E,D,C,B,A نشان داده شده است.




---

۱— $\omega$  (امگا) یکی از حروف یونانی است.

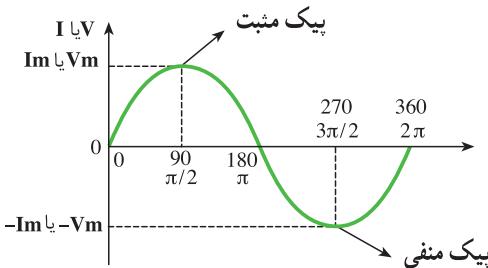**۶—مقدار پیک یا ماکزیمم (max-peak):** حداقل مقداری که ولتاژ یا جریان سینوسی در هر نیم سیکل دارد را مقدار ماکزیمم می‌گویند. در شکل زیر نقاط پیک مثبت و منفی نشان داده شده است.




**۷—مقدار مؤثر<sup>۱</sup>:** مقدار مؤثر یک جریان یا ولتاژ AC عبارت است از مقدار جریان یا ولتاژی که در یک مدار اهمی خالص (مانند اتوی برقی) همان مقدار گرمایی را تولید می‌کند که یک جریان یا ولتاژ DC با همان مقدار دامنه تولید می‌کند. مقدار مؤثر یک موج سینوسی از روابط زیر قابل محاسبه است.

$$V_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \times V_m = \circ / \nabla \circ \nabla \times V_m$$

$$I_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \times I_m = \circ / \nabla \circ \nabla \times I_m$$

به مقدار مؤثر rms نیز می‌گویند.

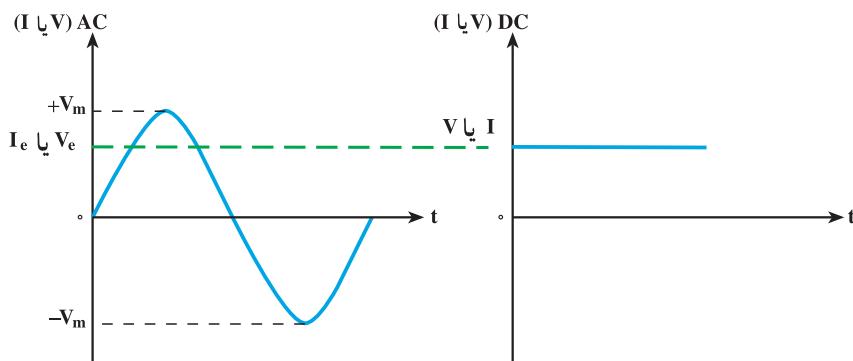


۱—Effective Values-(e)

جذر مربعات مقدار لحظه‌ای (Root Mean Square-rms)

**۸—مقدار متوسط<sup>۱</sup>**: به میانگین مقادیر لحظه‌ای موج سینوسی در یک نیم سیکل اصطلاحاً متوسط موج می‌گویند. شکل زیر چون در هر نیم سیکل موج سینوسی از صفر شروع شده به مقدار حداقل (ماکزیمم) می‌رسد و مجدداً به صفر بر می‌گردد لذا مقدار میانگین یک نیم سیکل نیز چیزی بین صفر و مقدار ماکزیمم می‌باشد. مقدار متوسط برای نیم سیکل موج سینوسی از روابط زیر قابل محاسبه است.

$$V_{ave} = \frac{2}{\pi} \times V_m = \frac{2}{\pi} / 637 \times V_m$$
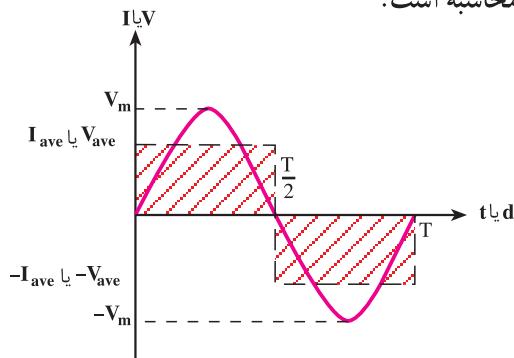
$$I_{ave} = \frac{2}{\pi} \times I_m = \frac{2}{\pi} / 637 \times I_m$$



توجه: مقدار متوسط یک موج متناوب متقارن (موج سینوسی) در یک دوره تناوب برابر صفر است، زیرا :


$$(نیم سیکل منفی) + (نیم سیکل مثبت) = (\text{مقدار متوسط موج})$$

$$V_{ave_t} = V_{ave^+} + V_{ave^-}$$


$$V_{ave_t} = (\frac{2}{\pi} / 637) \times (V_m) + (\frac{2}{\pi} / 637) \times (-V_m)$$

$$V_{ave_t} = 0$$

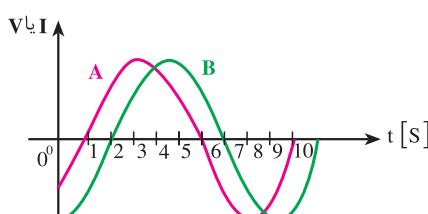**۹—فاز<sup>۲</sup>**: کلمه یا اصطلاحی است که ارتباط زمانی یا مکانی بین دو یا چند موج هم فرکانس را بیان می‌کند.






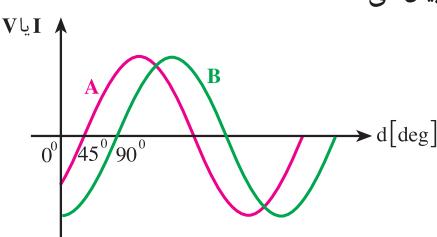(b) موج A با B به اندازه ۱ ثانیه فاصله دارد.



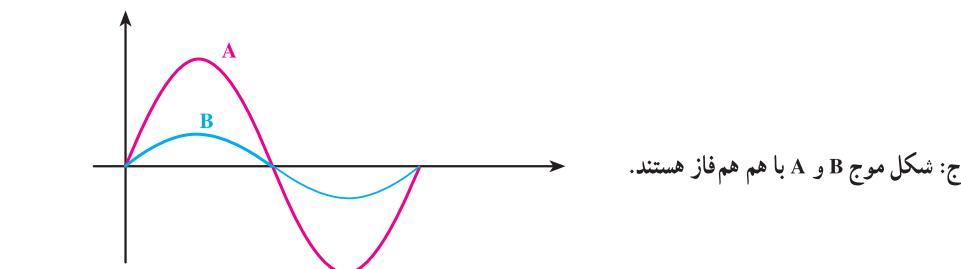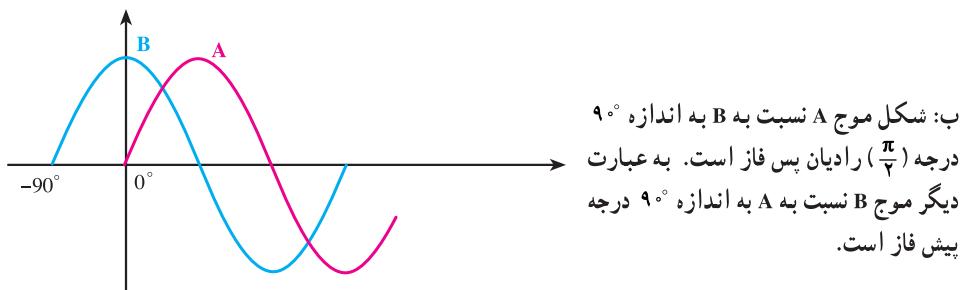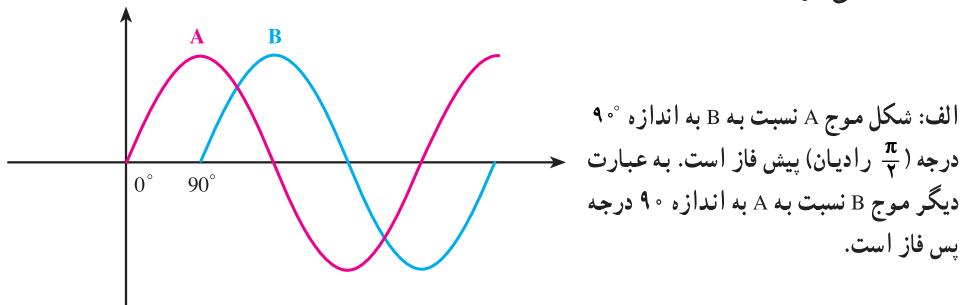(a) موج A با B به اندازه ۴۵ درجه فاصله دارد.

۱۰- اختلاف فاز: برای تعیین میزان اختلاف فاز بین دو شکل موج هم فرکانس ابتدا دو نقطه مشابه (نقطه صفر - نقطه ماکریم یا نقطه مینیمم) از شکل موج‌ها را بر حسب کمیت محور افقی با یکدیگر مقایسه می‌کنیم و سپس مقدار آن را با ذکر کلمه پسوند «فاز» می‌نویسیم. مثلاً در صورتی که شکل موجی از موج دیگر جلوتر (زودتر) شروع شده باشد اصطلاح «پیش فاز»<sup>۱</sup> و در صورتی که عقب‌تر (دیرتر) شروع شده باشد کلمه «پس فاز»<sup>۲</sup> و چنانچه دو شکل کاملاً مشابه باشند کلمه «هم فاز» را به کار می‌بریم (شکل زیر). در برخی موارد میزان اختلاف فاز بر حسب درجه یا ضریبی از عدد  $\pi$  نشان داده می‌شود.




۱ Leads

۲ Lags
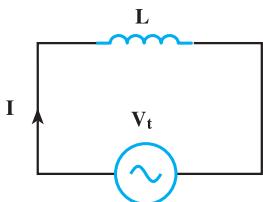
## بررسی مدارهای سلفی (L)

به خاصیت خودالقایی که در اثر عبور جریان در یک سیم پیچ پدید می‌آید ضریب خودالقایی یا اندوکتانس (L) می‌گویند. هرگاه یک سلف ایده‌آل (بدون خاصیت اهمی) مطابق شکل مقابل اتصال باید:




$$V_t = V_m \sin(\omega t)$$


$$I_t = V_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$X_L = L\omega = 2\pi fL = \frac{V_m}{I_m} = \frac{V_e}{I_e}$$

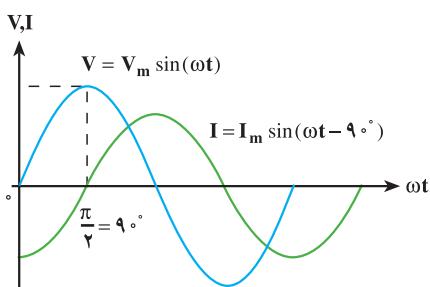الف: معادلات ولتاژ و جریان و راکتانس سلفی



ب: شکل موج‌های ولتاژ و جریان سلف

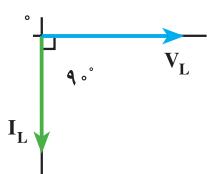

ج: دیاگرام برداری V و I در یک سلف ایده‌آل

جریان در سلف  $90^\circ$  درجه از ولتاژ عقب‌تر است.

– سلف‌ها در جریان متناوب راکتانس القای نشان می‌دهند که به ضریب خودالقایی (L) و فرکانس جریان (f) بستگی دارد و با نشان می‌دهند.

– یک سلف حقیقی در جریان dc مقاومت اهمی و در جریان متناوب علاوه بر مقاومت، اهمی مقاومت القای نیز نشان می‌دهد.

– جریان سلف‌های حقیقی در مدارهای dc پس از ۵ ثابت زمانی به حالت پایدار درمی‌آید.



– در هر ثابت زمانی سلفی جریان سلف به اندازه  $\frac{63}{2}\%$  مقدار ماکزیمم خود افزایش یا کاهش می‌یابد، مدت زمان هر ثابت زمانی سلفی

$$\text{از رابطه } \tau = \frac{L}{R} \text{ محاسبه می‌شود.}$$


– عبور جریان از داخل سلف سبب می‌شود در سلف به اندازه  $\frac{1}{4}LI^2$  ژول  $W_L$  از رژی به صورت میدان مغناطیسی ذخیره شود.

## ویژگی‌های مدارهای سلفی

تمامی خصوصیات ولتاژی و جریانی مدارهای سلفی سری و موازی در جریان متناوب مشابه مدارهای سری و موازی مقاومتی است فقط دو عامل ضریب خودالقایی و راکتانس وجود دارند که در محاسبه آن‌ها به نکات زیر باید توجه کرد.

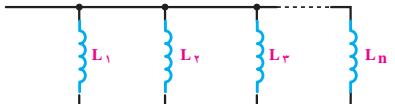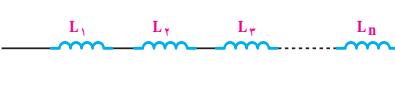موازی	سری	
 $L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n}}$	 $L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$	اندوكتانس <b><math>L_T</math></b> معادل
$X_{L_T} = \frac{1}{\frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}} + \frac{1}{X_{L_3}} + \dots + \frac{1}{X_{L_n}}}$ $X_{L_T} = L_T \cdot \omega$	$X_{L_T} = X_{L_1} + X_{L_2} + X_{L_3} + \dots + X_{L_n}$ $X_{L_T} = L_T \cdot \omega$	راکتانس <b><math>X_{L_T}</math></b> معادل

## بررسی مدارهای خازنی (C)

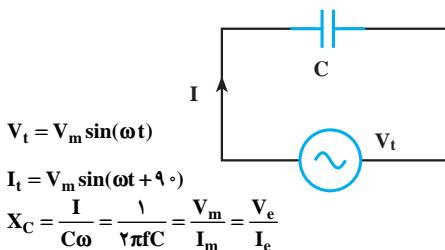


الف: معادلات ولتاژ و جریان و راکتانس خازنی


– نسبت بار ذخیره شده به اختلاف ولتاژ دو صفحه خازن را ظرفیت خازن یا کاپاسیتанс (C) گویند.

هر گاه یک خازن ایده‌آل (بدون خاصیت اهمی) مطابق شکل مقابل مقابله باشد :

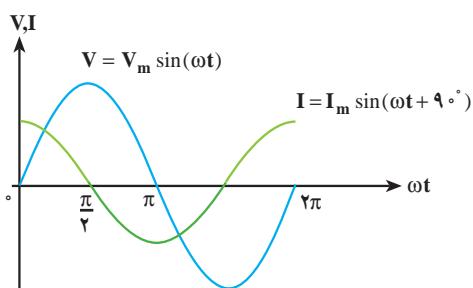جریان در خازن  $90^\circ$  درجه از ولتاژ جلوتر است.



ب: شکل موج‌های ولتاژ و جریان خازن


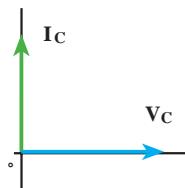


ج: دیاگرام برداری V و I در یک خازن ایده‌آل

- خازن‌ها در جریان متناوب راکتانس خازنی نشان می‌دهند که به ظرفیت خازن (C) و فرکانس جریان (f) بستگی دارد و با  $X_C$  نشان می‌دهند.
- یک خازن حقیقی در جریان  $dc$  مقاومت اهمی و در جریان متناوب علاوه بر مقاومت اهمی مقاومت خازنی نیز نشان می‌دهد.
- ولتاژ خازن‌های حقیقی در مدارهای  $dc$  پس از ۵ ثابت زمانی به حالت پایدار درمی‌آید.
- در هر ثابت زمانی خازنی ولتاژ خازن به اندازه  $\frac{63}{2}\%$  مقدار ماکریسم خود افزایش یا کاهش می‌یابد، مدت زمان هر ثابت زمانی خازنی از رابطه  $\tau = R \cdot C$  محاسبه می‌شود.
- اعمال ولتاژ به یک خازن سبب می‌شود در خازن به اندازه  $W_C = \frac{1}{2} CV^2$  ژول انرژی به صورت میدان الکترواستاتیکی ذخیره شود.

### ویژگی‌های مدارهای خازنی

تمامی خصوصیات ولتاژی و جریانی مدارهای خازنی سری و موازی در جریان متناوب مشابه مدارهای سری و موازی مقاومتی است. فقط از نظر محاسبه دو عامل ظرفیت خازنی و راکتانس با یکدیگر تفاوت دارند که در محاسبه آن‌ها به نکات زیر باید توجه کرد :

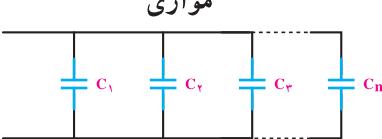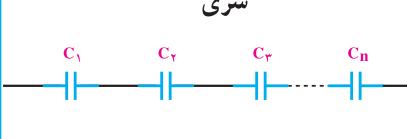موازی	سری	
		
$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$	$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}}$	ظرفیت معادل $C_T$
$X_{C_T} = \frac{1}{X_{C_1} + X_{C_2} + X_{C_3} + \dots + X_{C_n}}$ $X_{C_T} = \frac{1}{C_T \omega}$	$X_{C_T} = X_{C_1} + X_{C_2} + X_{C_3} + \dots + X_{C_n}$ $X_{C_T} = \frac{1}{C_T \omega}$	راکتانس معادل $X_{C_T}$

به منظور هماهنگی درس مدار با درس ماشین‌های الکتریکی AC، این فصل برای هنرجویان رشته‌ی الکترونیک بعد از فصل هفتم آموزش داده شود.

## فصل اول

### مدارهای الکتریکی جریان مستقیم

#### هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- مفهوم تحلیل مدارهای الکتریکی را بیان کند.
- ۲- عناصر فعال و غیرفعال مدار را تعریف کند و مشخصات آن‌ها را شرح دهد.
- ۳- مدارهای جریان مستقیم را به روش جریان حلقه حل کند.
- ۴- مدارهای جریان مستقیم را به روش پتانسیل گره حل کند.
- ۵- مدارهای جریان مستقیم را به روش جمع آثار تحلیل کند.
- ۶- منابع ولتاژ و جریان را به یکدیگر تبدیل کند.
- ۷- معادل تونن و نورتن مدارهای جریان مستقیم را به دست آورد.
- ۸- شرایط انتقال ماکریم توان را به بار شرح دهد و ماکریم توان انتقالی را محاسبه کند.
- ۹- رفتار سلف و خازن را در جریان  $dc$  در حالت ماندگار بیان کند.

## ۱-۱- مقدمه

در درس مبانی برق با مدار های الکتریکی آشنا شدید. عناصر مدار را که شامل منابع ولتاژ، مقاومت های اهمی، سلفی و خازنی است شناختید و مشخصات آن ها را در جریان مستقیم و متناوب بررسی کردید. مدارهای ساده را که از یک یا چند حلقه درست شده بودند یا دارای یک منبع تغذیه بودند، مورد تجزیه و تحلیل قراردادید و در این مدارها جریان و ولتاژ و توان را در مصرف کننده ها و منابع محاسبه کردید. همچنین ولتاژ دوسری یک مقاومت را در مدار سری از طریق تقسیم ولتاژ و جریان یک مصرف کننده را در مدارهای موازی به روش تقسیم جریان به دست آوردید.

مقاومت، ضریب خود القابی و ظرفیت معادل را در مدارهای سری، موازی و مختلط محاسبه کردید و بالاخره، قوانین اهم، ولتاژ های کیرشهف در مدارهای سری و جریان های کیرشهف در انشعاب ها را برای حل مسائل به کار بر دید. اما با مدارهایی که شامل چند حلقه باشند و در هر حلقه منابع تغذیه وجود داشته باشد، تاکنون برخورد نداشته اید. ما در این فصل مدارهایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم که دارای منابع و حلقه های متعدد باشند. وقتی می گوییم مدار را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم، یعنی جریان ها و ولتاژها و نیز توان های هر مصرف کننده را محاسبه و تعیین می کنیم که مثلاً کدام منبع، انرژی بیشتری به مصرف کننده ها می دهد یا حتی گاهی نتیجه می گیریم که فلان منبع نه تنها به مدار انرژی نمی دهد بلکه خود مصرف کننده است. برای این که بتوانیم این مدارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، از روش های مختلفی می توانیم استفاده کنیم. برخی از این روش ها که در این فصل به کمک آن ها به تجزیه و تحلیل مدارها می پردازیم، عبارت اند از :

الف - جریان های حلقه

ب - پتانسیل گره

پ - اصل جمع آثار

ت - معادل سازی تونن و نورتن مدار

## ۲-۱- عناصر مدار

به طور کلی عناصر مدار را می توان به دو گروه عناصر فعال و عناصر غیرفعال تقسیم کرد.

عناصر غیرفعال: عناصری هستند که انرژی الکتریکی را مصرف (به عبارت دیگر تبدیل)

می‌کنند یا آن را در خود ذخیره می‌سازند. این عناصر عبارت‌اند از: مقاومت‌های اهمی، سلف‌ها و خازن‌ها.

**مقاومت اهمی:** عنصری است که جریان آن با ولتاژ دوسر آن متناسب است.

**سلف:** عنصری است که ولتاژ دوسر آن با تغییرات جریان نسبت به زمان در آن متناسب است.


**خازن:** عنصری است که جریان آن با تغییرات ولتاژ دوسرش نسبت به زمان متناسب است.

البته با توجه به این که سلف در جریان مستقیم اتصال کوتاه و خازن در جریان مستقیم به صورت یک مدار باز عمل می‌کند، مدارهایی که در این فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند بیشتر دارای مقاومت‌های اهمی هستند.

**عناصر فعال:** به عناصری گفته می‌شود که انرژی مدار را تأمین می‌کنند. این عناصر عبارت‌اند از: منابع ولتاژ و منابع جریان. هر یک از این عناصر فعال به دو گروه ایده‌آل و حقیقی تقسیم می‌شوند.

**منبع ولتاژ ایده‌آل:** منبعی است که در بارهای مختلف ولتاژ ثابتی به مدار می‌دهد.

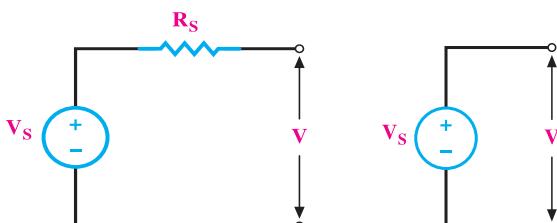**منبع ولتاژ حقیقی:** منبعی است که با افزایش جریان بار (کاهش مقاومت مدار)، ولتاژ خروجی آن کاهش می‌یابد. منبع ولتاژ حقیقی را می‌توان منبع ولتاژ ایده‌آلی دانست که یک مقاومت اهمی کوچک با آن سری شده است. منابع تغذیه در صنعت منابع ولتاژ حقیقی هستند و منابع ایده‌آل وجود خارجی ندارند ولی با تقریب می‌توان منابع ولتاژ با انرژی بسیار بزرگ را ایده‌آل فرض کرد (شکل ۱-۱).



ب: منبع ولتاژ واقعی


الف: منبع ولتاژ ایده‌آل

شکل ۱-۱


**منابع جریان ایده‌آل:** منابعی هستند که در بارهای مختلف جریان ثابتی به مدار می‌دهند. به عبارت دیگر، اگر مقاومت بار تغییر کند ولتاژ آن تغییر می‌کند ولی جریان آن ثابت می‌ماند. منابع جریان بیشتر در مدارهای الکترونیکی دیده می‌شوند و به صورت ایده‌آل وجود ندارند.

**منابع جریان واقعی:** منابع جریان ایده‌آلی هستند که با یک مقاومت بزرگ اهمی به صورت

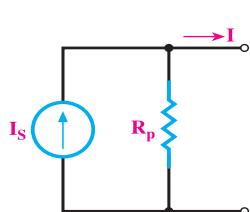موازی قرار گرفته‌اند. در نتیجه، در صورت تغییر بار با توجه به ثابت بودن جریان منبع، جریان در مصرف کننده قدری تغییر می‌کند (شکل ۱-۲).



ب: منبع جریان حقیقی

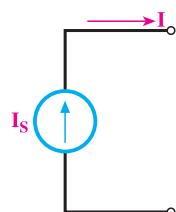


الف: منبع جریان ایده‌آل


شکل ۱-۲
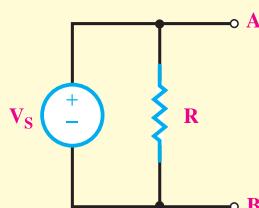
### تذکر

از آنجایی که منابع ولتاژ و جریان ایده‌آل به ترتیب مقادیر ولتاژ و جریان ثابتی به مدار می‌دهند به همین خاطر حضور یک مقاومت موازی با منبع ولتاژ



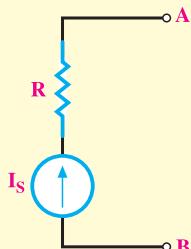و همچنین اتصال یک مقاومت سری با منبع جریان اثری در خروجی این منابع ندارد.



### ۱-۳- تحلیل مدار به روش جریان حلقه

برای تحلیل مدار به روش جریان حلقه، از قانون ولتاژهای کیرشهف<sup>۱</sup> (K.V.L) استفاده می‌شود. بدین‌منظور، مراحل زیر را طی می‌کنیم.

**مرحله ۱** در صورت نیاز و به‌طوری که پارامترهای مجھول مدار از بین نرونده‌بین ابتدا مدار را تا حد ممکن ساده می‌کنیم.

**مرحله ۲** برای هر حلقه، یک جریان در جهت دلخواه منظور می‌کنیم. برای سادگی کار و کمتر شدن اشتباها، بهتر است جریان همه‌ی حلقه‌ها را در یک جهت فرض کنیم. ما در این قسمت، جریان حلقه‌ها را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت فرض می‌کنیم.

**مرحله ۳** با حرکت در جهت جریان انتخابی در هر حلقه، با استفاده از قانون ولتاژهای کیرشهف (K.V.L) معادله‌ی ولتاژها را برای هر حلقه می‌نویسیم. (نقشه شروع حرکت مهم نیست)


**مرحله ۴** در هنگام حرکت در یک حلقه اگر به عنصری رسیدیم که با حلقه‌ی دیگری مشترک است، جریان آن عنصر از جمع جبری جریان دو حلقه‌ی طرفین آن به دست می‌آید.

**مرحله ۵** با توجه به این که در مصرف‌کننده‌ها جریان به پلاریته‌ی مثبت وارد می‌شود و ما در هنگام نوشتن معادلات در جهت جریان حرکت می‌کیم، پس ولتاژ همه‌ی مصرف‌کننده‌ها مثبت است. طبیعی است که ولتاژ منابع تعذیه با توجه به پلاریته‌ی آن‌ها در معادلات نوشته می‌شود؛ یعنی، اگر در جهت حرکت به مثبت منبع برسیم، ولتاژ آن را با علامت مثبت و اگر به منفی منبع برسیم، ولتاژ آن را با علامت منفی در معادله منظور می‌کنیم.

**مرحله ۶** در این روش به تعداد حلقه‌های انتخاب شده در مدار، معادله تشکیل می‌دهیم. پس  $n$  معادله با  $n$  مجھول به دست می‌آید. مجھولات؛ جریان‌های حلقه‌ها هستند و با حل معادله‌ها جریان‌ها به دست می‌آیند در نتیجه، ولتاژها و توان‌های تمامی عناصر مدار محاسبه خواهد شد.

۱-Kirchhof Voltage Low

**مثال ۱:** در مدار شکل ۱-۳ توان هر یک از مقاومت‌های مدار را حساب کنید.

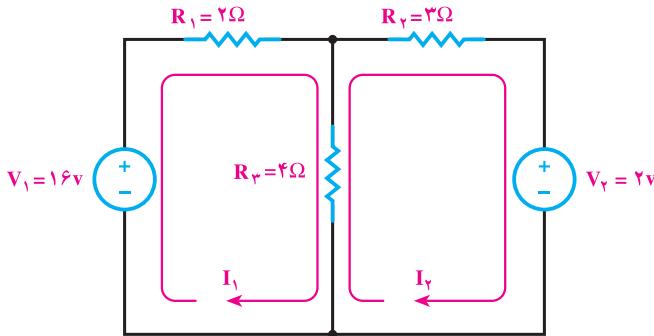

شکل ۱-۳

**راه حل:**

**الف:** برای هر حلقه جریانی را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت منظور می‌کنیم و از یک نقطه در هر حلقه حرکت می‌کنیم و معادلات K.V.L را می‌نویسیم.

$$\xrightarrow{\text{حلقه ۱}} \text{KVL} \quad R_1 I_1 + R_3 (I_1 - I_2) - V_1 = 0$$

$$\rightarrow 2I_1 + 4(I_1 - I_2) - 16 = 0$$

$$\xrightarrow{\text{حلقه ۲}} \text{KVL} \quad R_2 I_2 + V_2 + R_3 (I_2 - I_1) = 0$$

$$\rightarrow 3I_2 + 2 + 4(I_2 - I_1) = 0$$

**ب:** معادله‌ها را مرتب کرده و حل می‌کنیم.

$$\begin{array}{l} 2 \left\{ 6I_1 - 4I_2 = 16 \right. \\ 3 \left\{ -4I_1 + 7I_2 = -2 \right. \end{array} \Rightarrow \underbrace{\left\{ 12I_1 - 8I_2 = 32 \right.}_{-12I_1 + 21I_2 = -6} \Rightarrow \\ 13I_2 = 26 \quad I_2 = 2A$$

$$6I_1 - 4 \times 2 = 16 \Rightarrow 6I_1 = 24 \Rightarrow I_1 = 4A$$

**پ:** برای محاسبه توان هر یک از مقاومت‌ها باید ابتدا جریان‌های هر مقاومت را محاسبه و سپس توان‌ها را به صورت زیر به دست آورد.


$$\begin{aligned} I_{R_1} &= I_1 = 4A \\ I_{R_2} &= I_2 = 2A \quad \Rightarrow I_{R_3} = I_3 = I_1 - I_2 = 4 - 2 = 2A \end{aligned}$$

$$P_{R_1} = R_1 \cdot I_1^2 = 2 \times (4)^2 = 32 \text{ W}$$

$$P_{R_2} = R_2 \cdot I_2^2 = 3 \times (2)^2 = 12 \text{ W}$$

$$P_{R_3} = R_3 \cdot I_3^2 = 4 \times (2)^2 = 16 \text{ W}$$

**مثال ۲:** در مدار شکل ۱-۴ توانی را که هر منبع به مدار می‌دهد حساب کنید.

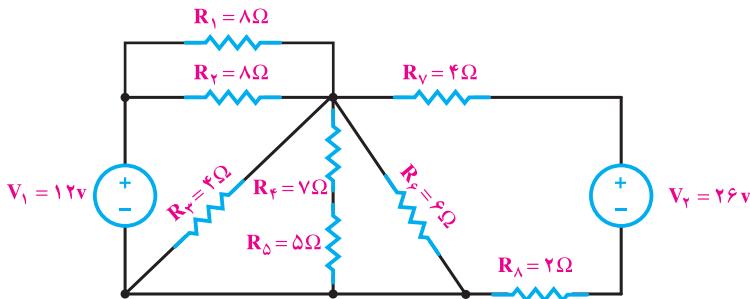

شکل ۱-۴

حل: در این مدار چون تعداد مقاومت‌ها زیاد است و امکان ساده‌سازی را نیز دارد به همین دلیل ابتدا مدار را بر پایهٔ قواعد سری و موازی تا حد امکان ساده می‌کنیم.


$$R_{T_1} = R_1 \parallel R_2 = \frac{8 \times 8}{8 + 8} = \frac{64}{16} = 4\Omega$$

$$R_{T_2} = R_3 + R_4 = 4 + 5 = 9\Omega$$

$$R_{T_3} = R_5 \parallel R_6 \parallel R_7 = \frac{1}{\frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6}} = \frac{1}{\frac{3+1+2}{36}} = \frac{12}{6} = 2\Omega$$

$$R_{T_4} = R_1 + R_2 = 4 + 2 = 6\Omega$$

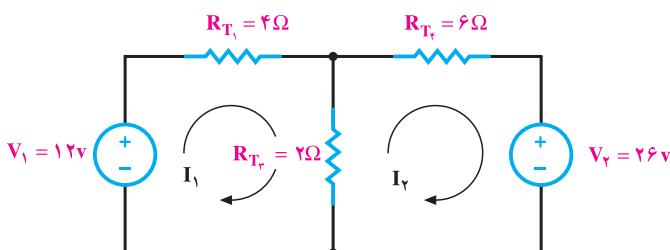شکل مدار پس از ساده‌سازی به صورت شکل زیر است.



با کمی دقت مشاهده می شود شکل مدار به دست آمده مشابه شکل ۱-۳ شده به همین خاطر بقیه مراحل را مطابق مثال قبل عمل می کنیم.

$$\begin{cases} \text{معادلهی حلقهی ۱} \\ \text{معادلهی حلقهی ۲} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_{T_1} \cdot I_1 + R_{T_3} (I_1 - I_2) - V_1 = 0 \\ R_{T_4} I_2 + V_2 + R_{T_3} (I_2 - I_1) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4I_1 + 2(I_1 - I_2) - 12 = 0 \\ 6I_2 + 26 + 2(I_2 - I_1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6I_1 - 2I_2 = 12 \\ -2I_1 + 8I_2 = -26 \end{cases}$$

پس از مرتب سازی معادلات و حل دستگاه داریم :

$$I_1 = 1A \quad I_2 = -3A$$

علامت منفی جریان  $I_1$  نشان دهنده آن است که جهت انتخابی برای حلقه خلاف جهت واقعی فرض شده است.


برای محاسبهی توان هر منبع باید به جهت جریان توجه داشت. چرا که براساس آن می توان مقدار و نوع توان را تعیین نمود. هرگاه جهت جریان به قطب مثبت منبع وارد شود علامت ولتاژ در رابطه  $P = VI$  را مثبت و در صورتی که به قطب منفی وارد شود علامت آن را منفی منظور می کنیم. چنان چه حاصل توان منفی باشد یعنی، مولد به شبکه توان می دهد و اگر توان مثبت شد، یعنی، مولد، خود مصرف کننده شده است.

$$P_{V_1} = V_1 \cdot I_1 = (-12) \times 1 = -12 \text{ W}$$

$$P_{V_2} = V_2 \cdot I_2 = 26 \times (-3) = -78 \text{ W}$$

پس معلوم می شود که منبع ۱۲ ولت، ۱۲ وات و منبع ۲۶ ولت، ۷۸ وات توان به مدار می دهد در نتیجه، مشخص است که مقاومت های موجود در مدار در مجموع ۹۰ وات توان مصرف می کنند.  
مثال ۳: توان مصرفی در مقاومت ۴ اهم را در شکل ۱-۵ به روش جریان حلقه محاسبه


کنید.

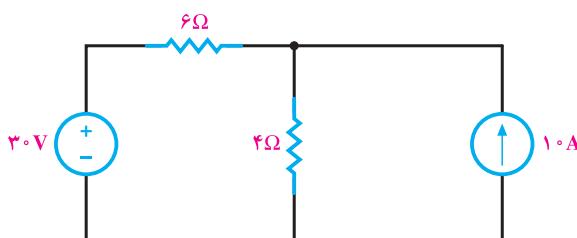

شکل ۱-۵

راه حل:

الف: ابتدا جریان حلقه‌ها را تعیین می‌کنیم (شکل ۱-۶).

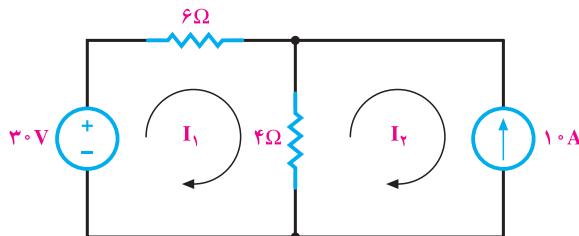

شکل ۱-۶

ب: سپس معادلات حلقه‌ها را می‌نویسیم. در حلقه‌ی دوم چون منع جریان قرار دارد پس می‌توان به راحتی و بدون نوشتمن معادله‌ی KVL جریان شاخه‌ی سمت راست مدار یعنی جریان حلقه‌ی دوم را برابر  $1^{\circ}$  آمپر در نظر گرفت. اما چون جهت جریان فرض شده برای حلقه‌ی دوم با جهت منع جریان مخالف است باید  $I_2 = -1^{\circ}A$  در نظر گرفت. پس کافی است معادله‌ی K.V.L را برای حلقه‌ی اول بنویسیم و آن را حل کنیم تا جریان  $I_1$  را بدست آوریم.

$$\text{KVL در حلقه‌ی ۱} \rightarrow 6I_1 + 4(I_1 - I_2) - 3^{\circ} = 0 \quad I_2 = -1^{\circ}A$$

$$6I_1 + 4(I_1 + 1^{\circ}) - 3^{\circ} = 0 \rightarrow 1^{\circ}I_1 = -1^{\circ} \rightarrow I_1 = -1A$$

پ: جریان مقاومت  $4\Omega$  برابر است با :

$$I_{4\Omega} = I_1 - I_2 = -1 - (-1^{\circ}) = 9A$$

ت: توان در مقاومت  $4\Omega$  نیز برابر است با :

$$P_{4\Omega} = 4 \times (9)^2 = 324W$$


#### ۱-۱- تحلیل مدار به روش پتانسیل گره

برای حل مدار به روش پتانسیل گره از قانون جریان‌های کیرشهف<sup>۱</sup> (K.C.L.) استفاده می‌شود. بدین‌منظور، مراحل زیر را طی می‌کنیم.

<sup>۱</sup>- Kirishhof Current Low
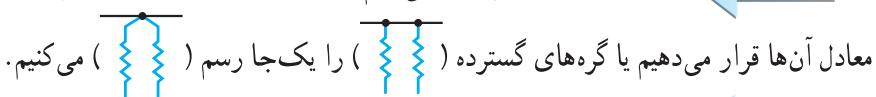
### مرحله ۱

مدار را تاحد ممکن ساده می کنیم؛ مثلاً مقاومت های موازی با سری را به صورت



معادل آنها قرار می دهیم یا گره های گسترد ( ) را یکجا رسم ( ) می کنیم؛  
 مرحله ۲ گره های مدار را مشخص می کنیم و به هر کدام یک پتانسیل نسبت می دهیم؛  
 مانند  $V_1, V_2, \dots, V_n$ .

### مرحله ۳

یکی از نقاط گره را - که بهتر است پرانشعاب ترین آنها باشد - به عنوان گره مینا  
نتخاب می کنیم. فرض بر این است که پتانسیل گره مینا صفر است.

### مرحله ۴

برای هر گره، معادله جریان های کیرشهف (K.C.L.) را می نویسیم. برای نوشت  
معادله در هر گره به جز منابع جریان (که جهت جریان مشخصی دارند) جریان بقیه های شاخه ها را خروجی  
در نظر می گیریم و با علامت مثبت منظور می کنیم. علامت جریان های ورودی به گره منفی خواهد بود.<sup>۱</sup>


### مرحله ۵

برای مداری با  $n-1$  گره، معادله نوشته می شود که شامل معادله گره ها به جز  
گره میناست. تعداد معادله ها با تعداد مجهولات - که پتانسیل های گره ها هستند - برابر است.

### مرحله ۶

با حل دستگاه معادلات چندمجهولی، پتانسیل گره ها را به دست می آوریم.  
 مرحله ۷ با معلوم بودن پتانسیل گره ها، جریان هر شاخه به راحتی به کمک قانون اهم محاسبه  
 می شود.

**مثال ۴:** توان مصرفی مقاومت ۴ اهم را در شکل ۱-۷ به روش پتانسیل گره حساب کنید.

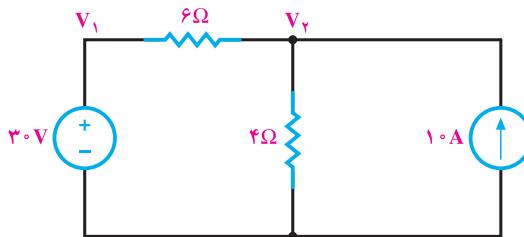


شکل ۱-۷

۱- تعیین علامت + یا - برای جریان های ورودی و یا خروجی یک گره اختیاری بوده و عکس حالت مرحله ۴ نیز می تواند  
 باشد.

راه حل:

- الف : این مدار شکل ساده‌ای دارد و ساده‌تر نمی‌شود.
- ب : گره پایین را مبنا اختیار می‌کنیم و به بقیه‌ی گره‌ها ولتاژ نسبت می‌دهیم (شکل ۱-۸).

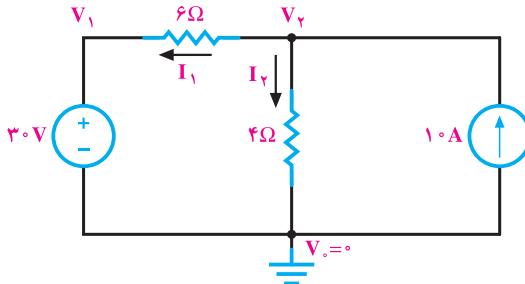

شکل ۱-۸

پ : اکنون معادله‌ی جریان‌ها را در گره می‌نویسیم. در این مثال، پتانسیل گره ۱ معلوم است؛ زیرا از آنجا که یک سر منبع ولتاژ به گره مبنا وصل است، پتانسیل سر دیگر آن بسته به پلاریته‌ی منبع به اندازه‌ی اختلاف پتانسیل دوسر آن بیشتر یا کمتر از پتانسیل مبنا خواهد بود. در اینجا گره ۱ به پلاریته‌ی مثبت منبع وصل است. پس پتانسیل آن برابر  $3^\circ$  ولت می‌شود. در نتیجه، معادله‌ی جریان‌ها را فقط برای گره ۲ می‌نویسیم.

$$\text{KCL در گره ۲} \quad +I_1 + I_2 - 1^\circ = 0 \quad +\frac{V_2 - V_1}{6} + \frac{V_2 - V_0}{4} - 1^\circ = 0$$

چون جهت  $I_3$  مخالف جهت منبع جریان است برای آن علامت منفی در نظر می‌گیریم. با جاگذاری مقادیر  $V_1$  و  $V_0$  خواهیم داشت:

$$\frac{V_2 - 3^\circ}{6} + \frac{V_2}{4} = 1^\circ$$


معادله‌ی بالا را حل می‌کنیم و ولتاژ  $V_2$  را به دست می‌آوریم.

$$\frac{2(V_2 - 3^\circ) + 3V_2}{12} = 1^\circ \rightarrow 5V_2 - 6^\circ = 12^\circ$$

$$5V_2 = 18^\circ \rightarrow V_2 = \frac{18^\circ}{5} = 36V$$

$$P_{4\Omega} = \frac{V_2^2}{4} = \frac{36^2}{4} = 324W$$

**مثال ۵:** در مدار شکل ۱-۹ جریان را در مصرف‌کننده  $1\text{ A}$  حساب کنید.

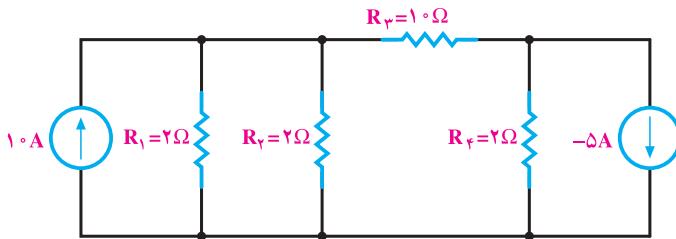

شکل ۱-۹

راه حل:


الف : ابتدا مقاومت  $R_1$  و  $R_2$  را با هم موازی می‌کنیم و مدار را به صورت شکل ۱-۱ ساده

می‌کنیم.

$$R_{12} = (R_1 \parallel R_2) = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \times 2}{2 + 2} = 1 \Omega$$

ب : گره‌های مدار را تعیین می‌کنیم و به هر یک پتانسیلی را نسبت می‌دهیم.

پ : برای هر شاخه یک جهت جریان تعیین می‌کنیم.

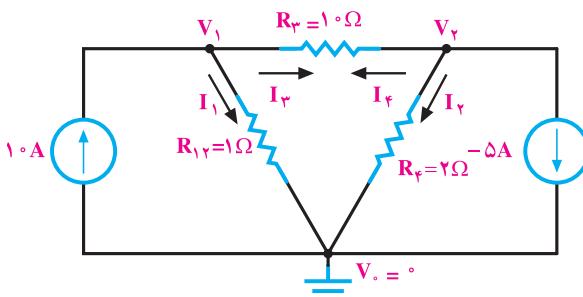

شکل ۱-۱۰

ت : در این مدار سه گره داریم. پس KCL را برای گره‌های ۱ و ۲ می‌نویسیم و برای آنها معادله تشکیل می‌دهیم.

**۱ گره KCL**  $-1\text{ A} + I_1 + I_2 = 0 \quad -1\text{ A} + \frac{V_1}{1} + \frac{V_1 - V_2}{1} = 0$

**۲ گره KCL**  $+I_2 + I_f + (-5) = 0 \quad +\frac{V_2 - V_1}{1} + \frac{V_2}{2} + (-5) = 0$

ث : معادله‌ها را مرتب کرده حل می‌کنیم تا  $V_1$  و  $V_2$  به دست آید.

$$\begin{cases} 11V_1 - V_2 = 10 \\ -V_1 + 6V_2 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = 1.0V \\ V_2 = 1.0V \end{cases}$$

ج : اکنون جریان مقاومت  $1\Omega$  اهم به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$I_{1,\Omega} = \frac{V_1 - V_2}{1\Omega} = \frac{1.0 - 1.0}{1\Omega} = 0A$$

پس در این مدار از مقاومت  $1\Omega$  جریانی عبور نمی‌کند. البته در رابطه‌ی بالا می‌شد  $V_2 - V_1$  هم نوشت که در این صورت جهت جریان به دست آمده از سمت گره ۲ به سمت گره ۱ تعیین می‌شد. به هر حال، در این مثال خاص که مقدار جریان صفر است، هیچ مسئله‌ای نیز در مورد جهت جریان وجود ندارد.

 نتیجه: اگر در مداری تعداد حلقه‌ها زیاد ولی تعداد گره‌ها کم باشد، استفاده از روش پتانسیل گره مناسب‌تر است، اگر تعداد حلقه‌ها کم‌تر از تعداد گره‌ها باشد، استفاده از روش جریان حلقه بهتر است؛ زیرا معادلات کم‌تری تشکیل می‌شود و حل کردن آن‌ها ساده‌تر است.


## ۱-۵- تحلیل مدار به روش اصل جمع آثار

در مدارهای الکتریکی که چند منبع تغذیه دارند، هر یک از منابع در مدار جریانی ایجاد می‌کند و جریان هر عنصر در مدار از جمع جریان‌هایی که هر منبع در آن عنصر ایجاد می‌کند به دست می‌آید. به عبارت دیگر، جریان عناصر مدار از مجموع جریان آثار تک‌تک منابع در مدار حاصل می‌شود. در تحلیل مدار به روش جمع آثار باید اثر هر یک از منابع را به طور جداگانه با بی‌اثر کردن منابع دیگر بر کمیت مجهول محاسبه کرد. جمع آثار در مورد ولتاژ دوسر هر عنصر نیز صادق است ولی در مورد کمیت‌هایی که با مجدد جریان یا ولتاژ متناسب هستند صدق نمی‌کند. مثلاً توان در یک مقاومت اهمی را نمی‌توان از مجموع توان‌هایی به دست آورد که هر منبع به تنها یکی می‌تواند در آن عنصر ایجاد کند.

### ذکر

وقتی منبع ولتاژ را از مدار حذف می‌کنیم، دوسر آن را اتصال کوتاه می‌کنیم  
در صورتی که بخواهیم منبع جریانی را از مدار حذف کنیم، باید آن را باز کرده و از  
مدار جدا سازیم.


**مثال ۶:** در مدار شکل ۱-۱۱ جریان را در مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_3$  و توان و ولتاژ  
مقاومت ۶ اهم را محاسبه کنید.

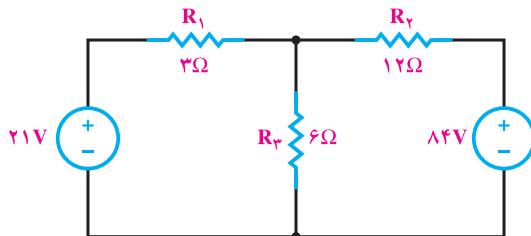

شکل ۱-۱۱

راه حل:

الف : ابتدا به جز یک منبع (مثال ۲۱V) بقیهی منابع را از مدار حذف می‌کنیم.  
حال برای هر عنصر جریانی را در نظر می‌گیریم و آنها را مطابق روش‌هایی که قبلاً آموخته‌ایم،  
حساب می‌کنیم (شکل ۱-۱۲).

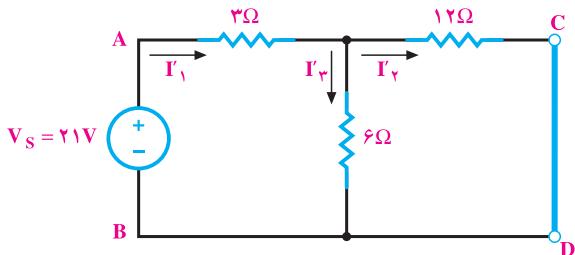

شکل ۱-۱۲

می‌بینیم مقاومت ۶ اهمی به صورت موازی با مقاومت ۱۲ اهمی و مجموعه آنها به صورت سری  
با مقاومت ۱۳ اهمی قرار دارد.

$$R_{AB} = (6 \parallel 12) + 3$$

$$R_{AB} = \frac{12 \times 6}{12 + 6} + 3 = 7\Omega$$

$$I'_1 = \frac{21}{7} = 3A$$

$$I'_3 = I'_1 \times \frac{6}{12+6} = 3 \times \frac{1}{3} = 1A$$

$$I'_2 = 3 \times \frac{12}{12+6} = 2A$$

ب : این بار منبع دوم را حذف می کنیم و مجدداً جریان عناصر مدار را محاسبه می نماییم


(شکل ۱-۱۳).

$$R_{CD} = \frac{3 \times 6}{3+6} + 12 = 14\Omega$$

$$I''_1 = \frac{14}{14} = 1A$$

$$I''_3 = 6 \times \frac{3}{3+6} = 2A$$

$$I''_2 = 6 \times \frac{6}{3+6} = 4A$$

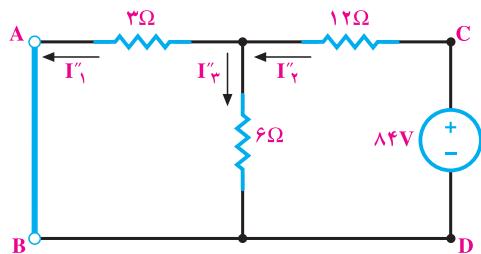

شکل ۱-۱۳

اگر جریان های هر عنصر را که در دو حالت محاسبه شده با توجه به جهت آنها با یک دیگر جمع کنیم، جریان هر عنصر برای زمانی که هر دو منبع در مدار هستند بدست می آید.

$$I_1 = I''_1 - I'_1 = 1 - 3 = -2A$$

$$I_2 = I''_2 - I'_2 = 4 - 1 = 3A$$

$$I_3 = I'_3 + I''_3 = 2 + 2 = 4A$$

پ : برای محاسبه ولتاژ مقاومت ۶ اهم، می توان به دو صورت زیر عمل کرد.

$$1) V_{6\Omega} = I_3 \times 6 = 4 \times 6 = 24[V]$$

$$2) V_{6\Omega} = I'_3 \times 6 + I''_3 \times 6 = 2 \times 6 + 2 \times 6 = 24[V]$$

ت : توان در مقاومت ۶ اهمی از رابطه زیر بدست می آید.


$$P = 6 \times I_3^2 = 6 \times 4^2 = 96W$$

توجه کنید که توان این مقاومت را نمی‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد؛ زیرا حاصل وات نمی‌شود:

$$6 \times I_3' + 6 \times I_3'' = 6 \times 2^3 + 6 \times 2^2 = 48 \neq 96$$

**مثال ۷:** توان مصرفی در مقاومت ۴ اهم را در شکل ۱-۱۴ به روش اصل جمع آثار حساب


کنید.

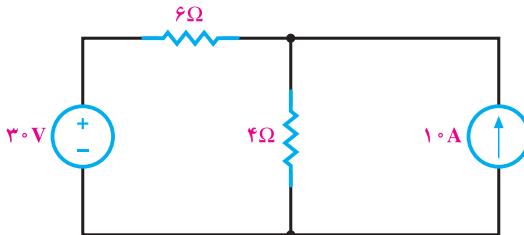

شکل ۱-۱۴


راه حل:

الف: منبع جریان را حذف و جریان مقاومت  $4\Omega$  را محاسبه می‌کنیم (شکل ۱-۱۵).

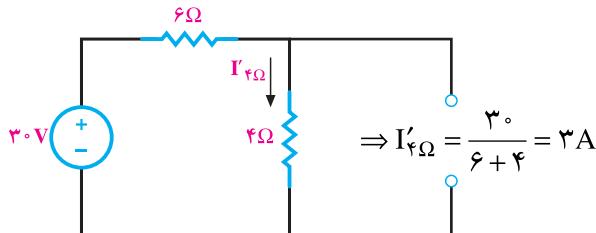

شکل ۱-۱۵

ب: منبع ولتاژ را حذف می‌کنیم و مجدداً جریان مقاومت  $4\Omega$  را به دست می‌آوریم (شکل ۱-۱۶).

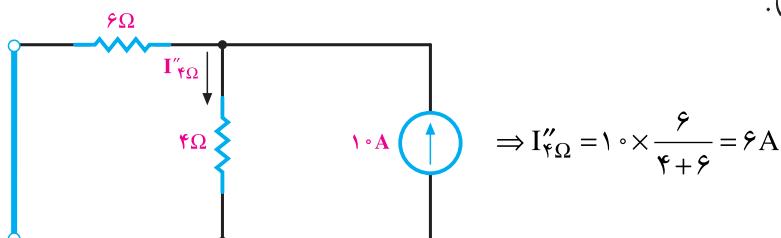

شکل ۱-۱۶

پ : اکنون با جمع آثار، جریان مقاومت  $4\Omega$  را در مدار اصلی به دست می آوریم و سپس توان آن را حساب می کنیم.

$$I_{4\Omega} = I'_{4\Omega} + I''_{4\Omega} = 3 + 6 = 9A$$


$$P_{4\Omega} = 4 \times 9^2 = 324W$$

همان طور که دیدید، مدار فوق را به هر سه روش اصل جمع آثار، پتانسیل گره و جریان حلقه حل کردیم و در هر سه مورد به یک پاسخ رسیدیم. پس مدارها را به روش‌های مختلف می‌توان تحلیل کرد ولی باید بینیم که در کدام روش با تعداد معادلات کمتری و ساده‌تر به نتیجه می‌رسیم.

 نتیجه: در روش جمع آثار به ازای هر منبع، مدار یکبار تحلیل می‌شود. این روش زمانی نسبت به سایر روش‌ها ترجیح داده می‌شود که مدار ساده‌تر حل شود.

## ۶-۱- تبدیل منابع ولتاژ و جریان به یک دیگر

در تحلیل مدارهای الکتریکی مواردی پیش می‌آید که به نظر می‌رسد اگر به جای منبع ولتاژ، یک منبع جریان در مدار قرار داشته باشد، تحلیل مدار ساده‌تر انجام می‌گیرد. به شکل ۱-۱۷ توجه کنید. اگر در این مدار به جای منبع واقعی  $V_s$  یک منبع جریان واقعی وجود داشت، همه می‌ مقاومت‌های منابع مدار با هم موازی بودند و به راحتی با یک محاسبه مقاومت معادل، استفاده از قوانین اهم و جریان‌های کیرشهف ولتاژ  $V$  به دست می‌آمد. مطلب یادشده این فکر را به وجود می‌آورد که چگونه می‌توان منابع ولتاژ و جریان را جایگزین یک دیگر کرد. برای این منظور، چنان‌چه منابع را جایگزین هم کنیم، نباید در ولتاژ و جریان مصرف‌کننده تغییری ایجاد شود. پس اگر منبع ولتاژی را جایگزین منبع جریانی کنیم بدون آن که جریان و ولتاژ مصرف‌کننده تغییر کند، می‌توان گفت این دو منبع معادل هم هستند. با توجه به توضیحات فوق منابع معادل را هم به صورت زیر می‌توان محاسبه کرد.

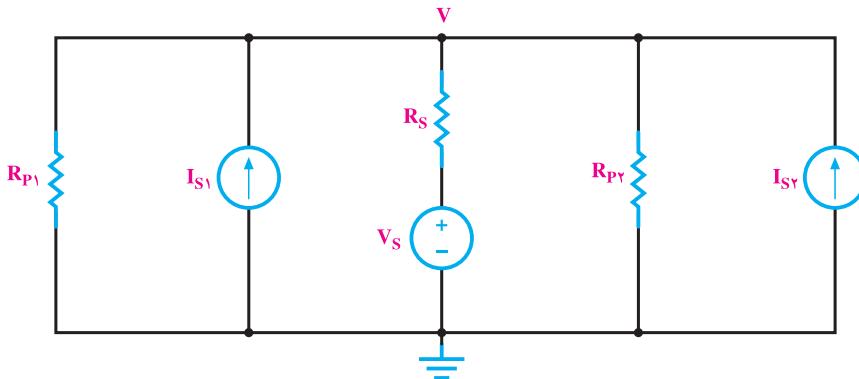


شکل ۱-۱۷

به شکل های ۱-۱۸ نگاه کنید؛ مصرف کننده‌ی  $R_L$  در هر دو مدار یکی است. ابتدا جریان مصرف کننده‌ها را در هر دو مدار حساب می‌کنیم.

$$I_L = I_S \frac{R_P}{R_L + R_P} \quad \text{در مدار «الف» داریم :}$$

$$I_L = \frac{V_S}{R_L + R_S} \quad \text{در مدار «ب» داریم :}$$

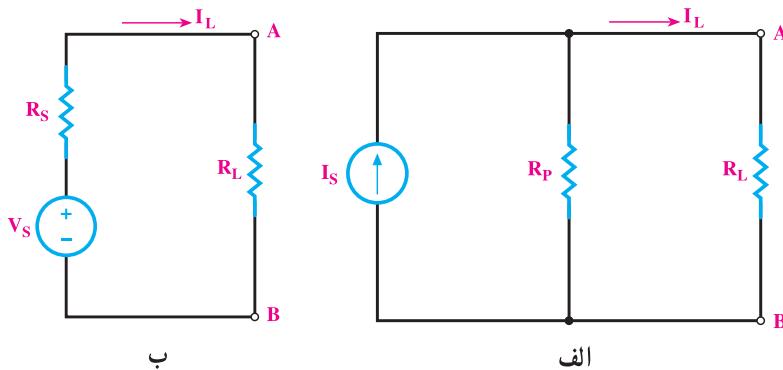

شکل ۱-۱۸

اکنون برای این که دو منبع شکل های ۱-۱۸ معادل هم باشند، باید جریان  $I_L$  در هر دو حالت برابر باشد. با مساوی قرار دادن جریان ها داریم :

$$I_{L_S} = I_{L_P}$$

$$\frac{V_S}{R_L + R_S} = \frac{I_S R_P}{R_L + R_P}$$

در معادله‌ی صفحه قبل اگر صورت کسرها باهم برابر باشند، زمانی تساوی برقرار می‌شود که مخرج کسرها نیز باهم برابر باشند. در این صورت می‌توان نوشت:



$$R_L + R_S = R_L + R_P \rightarrow R_S = R_P$$

$$V_S = I_S R_P \quad \text{و} \quad I_S = \frac{V_S}{R_S}$$


**نتیجه:** برای تبدیل یک منبع جریان به منبع ولتاژ، باید مقدار جریان منبع را در مقاومت داخلی آن ضرب کنیم تا مقدار منبع ولتاژ معادل به دست آید. به عکس، اگر بخواهیم منبع ولتاژی را به منبع جریان تبدیل کنیم، کافی است ولتاژ منبع را بر مقاومت داخلی آن تقسیم کنیم تا مقدار منبع جریان معادل به دست آید. بدیهی است که مقاومت داخلی منابع جریان و ولتاژ با هم برابر خواهد بود.

### توجه

- ۱- اگر در یک مدار، اطلاعاتی از مصرف‌کننده‌ها یا منابع خواسته شود تبدیل منبع در آن قسمت صحیح نمی‌باشد.
- ۲- در تبدیل منابع ولتاژ و جریان به یکدیگر ضروری است به جهت و علامت منابع مطابق شکل زیر توجه شود.

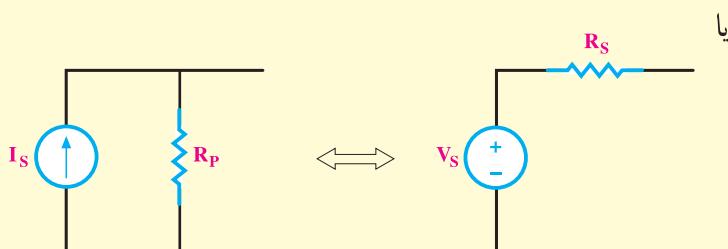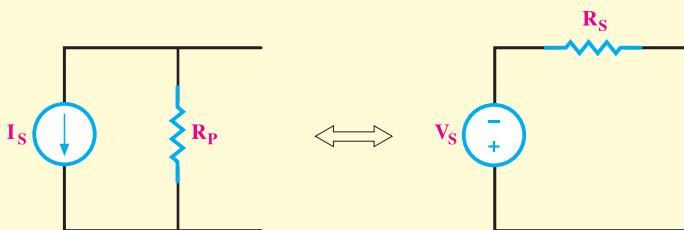


**مثال ۸:** منبع جریان معادل منبع ولتاژ شکل ۱-۱۹ را به دست آورید.

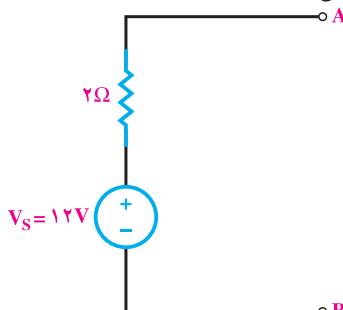

شکل ۱-۱۹


$$R_P = R_S = 2\Omega \text{ و } I_S = \frac{12}{2} = 6A \quad \text{راه حل:}$$

پس منبع جریان معادل به صورت شکل ۱-۲۰ درمی‌آید.

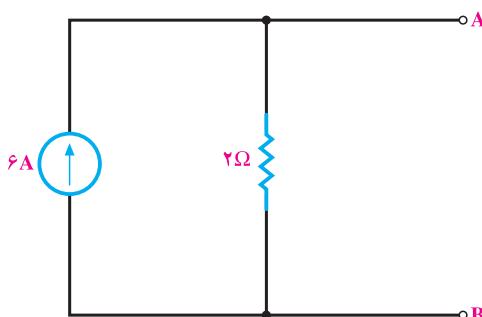

شکل ۱-۲۰

**مثال ۹:** در شکل ۱-۲۱ ابتدا جریان مصرف کننده ( $R_L$ ) را حساب کنید. سپس منبع ولتاژ معادل منبع جریان مدار را محاسبه کرده شکل مدار را رسم کنید و بار دیگر جریان مصرف کننده را محاسبه نمایید.

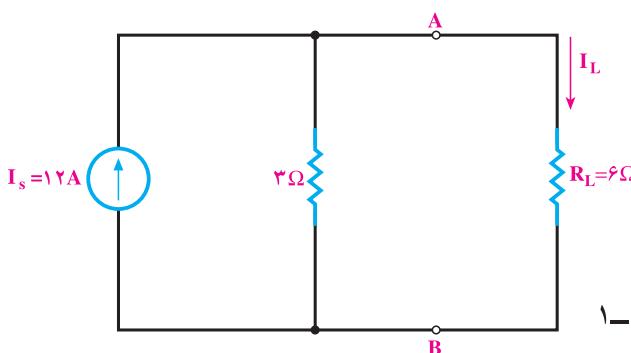

شکل ۱-۲۱

راه حل:

$$I_L = 12 \times \frac{3}{3+6} = 4A$$


$$V_S = 12 \times 3 = 36V \quad \text{و} \quad R_S = 3\Omega$$

اکنون مدار به صورت شکل ۱-۲۲ خواهد شد.

$$I_L = \frac{36}{3+6} = 4A \quad \text{در این حالت، جریان } I_L \text{ را داریم:}$$

مالحظه می کنید که جریان مصرف کننده باز هم ۴ آمپر است. بدیهی است ولتاژ و توان مصرفی آن نیز تغییر نمی کند.

لازم به یادآوری است که منابع ایدهآل را نمی توان به یک دیگر تبدیل کرد.

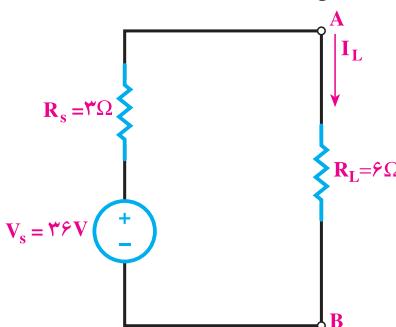

شکل ۱-۲۲

## ۱-۷ مدار معادل تونن و نورتن مدارهای الکتریکی


در تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی به مواردی برخورد می کنیم که مدار از عناصر زیادی درست شده است و تعداد زیادی گره و حلقه دارد اما هدف ما فقط بررسی یک عنصر در مدار است و می خواهیم بدانیم با تغییرات این عنصر، مثلاً جریان یا توان آن چه تغییراتی خواهد داشت. در این مورد، تحلیل تکراری مدار بسیار مشکل خواهد بود. حتی اگر از روش های رایانه ای نیز برای تحلیل استفاده کنیم، باز محاسبه های مکرر به زمان بیش تری نیاز دارد. برای از بین این مشکل راه حل هایی ارایه شده است. به این ترتیب که همیشه می توان تمامی عناصر مدار را از دو سر بار یا عنصر موردنظر به صورت یک منبع واقعی جریان یا ولتاژ، معادل سازی کرد. اگر مدار را به صورت یک منبع ولتاژ واقعی معادل سازی کنیم، مدار را **معادل تونن** گویند و اگر مدار به صورت منبع جریان واقعی معادل سازی شود، آن را **معادل نورتن مدار** گویند. در اینجا با ذکر مثال هایی چگونگی محاسبه می معادل تونن و نورتن مدارهای الکتریکی را بیان می کنیم. تونن و نورتن دو دانشمند بودند که در زمینه می مخابرات کار می کردند.

## ۱-۷-۱\_ معادل تونن مدارهای الکتریکی: برای به دست آوردن معادل تونن مدار، ابتدا

بار یا عنصر موردنظر را از مدار جدا می کنیم، سپس اختلاف پتانسیل بین دو نقطه ای را که بار از آن جا جدا شده است، به یکی از روش های تحلیل که قبلاً آموخته ایم محاسبه می کنیم. ولتاژ به دست آمده که به آن **ولتاژ مدار باز** ( $V_{OC}$ )<sup>۱</sup> گفته می شود، همان ولتاژ تونن ( $V_{th}$ )<sup>۲</sup> مدار است. برای به دست آوردن مقاومت معادل مدار، تمام منابع را بی اثر می کنیم (منابع جریان باز و منابع ولتاژ اتصال کوتاه). سپس با نگاه کردن به مدار از دو نقطه ای که بار از آنجا باز شده، مقاومت معادل کل را به دست آوریم. این مقاومت تونن مدار ( $R_{th}$ )<sup>۳</sup> خواهد بود.

**مثال ۱۰:** در مدار شکل ۱-۲۳ برای این که بتوانیم اثر تغییرات بار را بررسی کنیم، معادل

تونن مدار را به دست می آوریم.

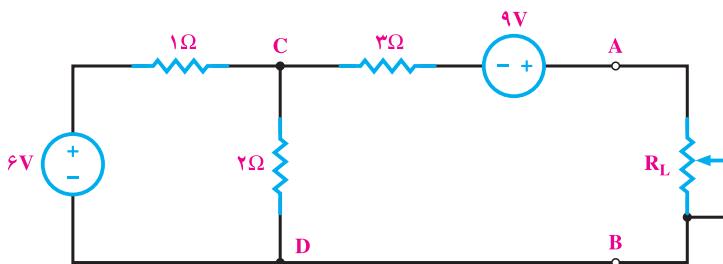


شکل ۱-۲۳

راه حل:

۱- ابتدا مطابق شکل ۱-۲۴ بار را از مدار جدا کرده و سپس ولتاژ بین دو پایانه‌ی A و B را

محاسبه می کنیم.

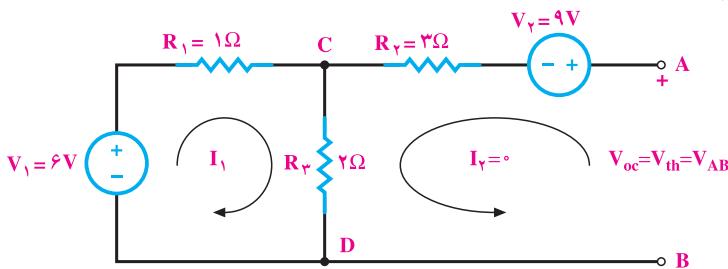

شکل ۱-۲۴

۱-  $V_{oc}$  - Voltage Open Circuit

۲-  $V_{th}$  - Voltage Thevenin

۳-  $R_{th}$  - Resistance Thevenan

در مدار شکل ۱-۲۴ بین دو نقطه‌ی A و B باز است؛ بنابراین  $I_2 = I_1$  می‌شود و با

اعمال KVL به حلقه‌ی ۱ داریم  $-V_1 + R_1 I_1 + R_3 (I_1 + I_2) = 0$  در حلقه‌ی ۱

مقادیر  $V_1$  و  $I_2$  را جایگزین می‌کنیم و  $I_1$  را به دست می‌آوریم.

$$-6 + 1 \times I_1 + 2(I_1 + 0) = 0 \Rightarrow I_1 = 2A$$

با به دست آوردن  $I_1$  می‌توان  $V_{OC}$  را با اعمال KVL به حلقه‌ی ۲ به دست آورد:


۲ در حلقه‌ی ۲ KVL  $R_3 (I_2 + I_1) - V_{OC} + V_2 + R_2 I_2 = 0$

$$2(0 + 2) - V_{OC} + 9 + 3(0) = 0$$

بنابراین، داریم:

$$V_{OC} = 9 + 4 = 13V$$


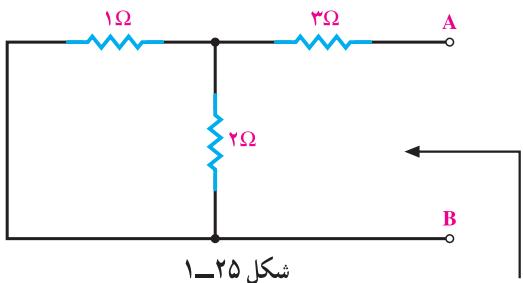
$V_{OC} = V_{th} = 13V$  همان  $V_{OC}$  است.



۲- اکنون منابع ولتاژ مدار را مطابق شکل ۱-۲۵ بی‌اثر می‌کنیم و مقاومت معادل آن را از دو پایانه‌ی A و B به دست می‌آوریم.


$$R_{AB} = R_{th} \quad R_{th} = \frac{1 \times 2}{1 + 2} + 3 = 3/66\Omega$$

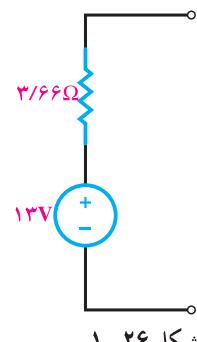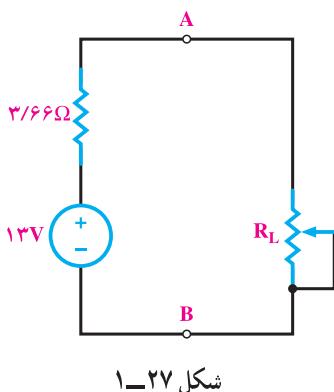۳- اکنون معادل تونن مدار به صورت شکل ۱-۲۶ به دست آمده است. می‌توان بار را به مدار معادل وصل کرد (شکل ۱-۲۷) و تحلیل لازم را انجام داد.



**۱-۷-۲\_ معادل نورتن مدارهای الکتریکی:** برای به دست آوردن معادل نورتن مدار، باز هم ابتدا بار را از مدار جدا می کنیم. برای به دست آوردن مقاومت معادل نورتن مدار ( $R_N$ ) نیز درست به همان صورتی عمل می کنیم که هنگام به دست آوردن مقاومت معادل تونن انجام دادیم. پس می توان گفت مقاومت های معادل تونن و نورتن یکی هستند ( $R_N = R_{th}$ ) اما برای محاسبه جریان معادل نورتن مدار، پس از باز کردن بار، دو پایانه ای را که بار از آن جا باز شده است اتصال کوتاه می کنیم و سپس جریان عبوری از این اتصال کوتاه را محاسبه می کنیم. این جریان که به جریان مدار اتصال کوتاه ( $I_{SC}$ ) معروف است، همان جریان معادل نورتن مدار ( $I_N$ ) می باشد.


**مثال ۱۱:** در شکل ۱-۲۸۱ معادل نورتن مدار را به دست آورید.

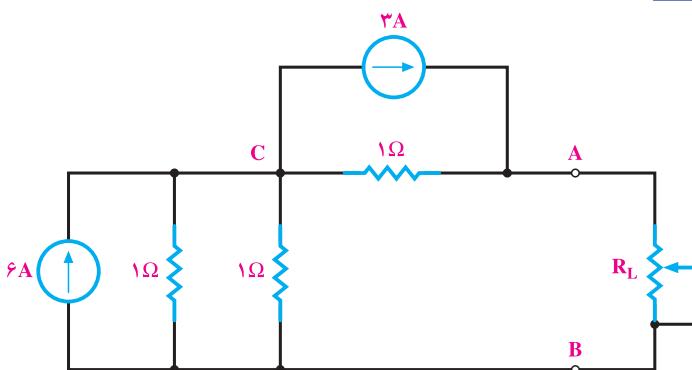

شکل ۱-۲۸۱

راه حل:

۱- ابتدا بار را جدا کرده و دو پایانه ای A و B را اتصال کوتاه می کنیم (شکل ۱-۲۹).

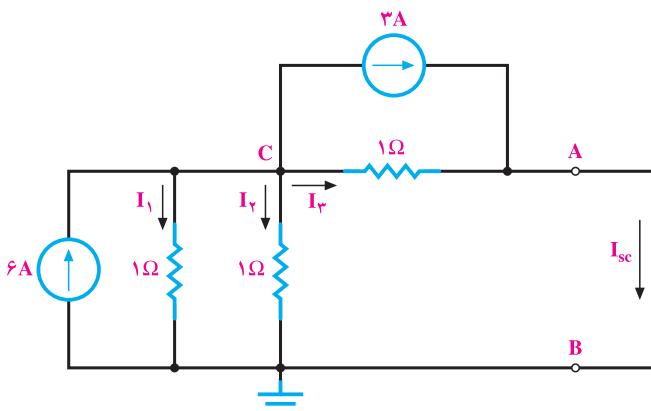

شکل ۱-۲۹

۲- این مدار را می‌توان از روش پتانسیل گره حل کرد و  $I_{SC}$  را محاسبه نمود. توجه داشته باشید که در این حالت، گره‌های A و B به یک گره تبدیل می‌شوند. پس می‌توان نوشت:

$$C \quad KCL \quad -6 + I_1 + I_2 + I_3 + 3 = 0$$

$$-6 + \frac{V_c}{1} + \frac{V_c}{1} + \frac{V_c}{1} + 3 = 0 \rightarrow V_c = 1V$$

به این ترتیب، جریان در هریک از مقاومت‌ها نیز یک آمپر است، و همگی از گره C خارج می‌شوند. جریان  $I_{SC}$  نیز از مجموع دو جریان (یکی منبع ۳A و دومی جریان  $I_4$ ) به دست می‌آید. پس داریم:


$$I_{SC} = 3 + 1 = 4A$$

$$I_{SC} = I_N = 4A$$

۳- مقاومت معادل نورتن با بی‌اثر کردن منابع – در حالی که مقاومت بار باز شده است –


به دست می‌آید (شکل ۱-۳۰).

$$R_N = \frac{1 \times 1}{1+1} + 1 = 1/5\Omega$$

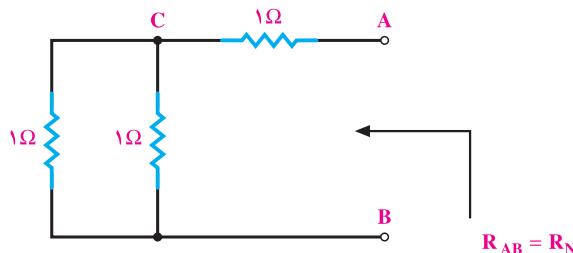


شکل ۱-۳۰

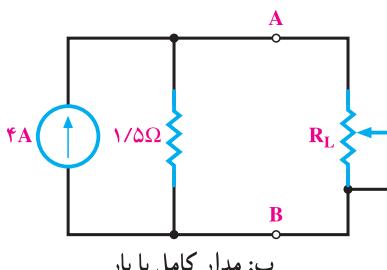۴- معادل نورتن مدار و مدار کامل به صورت شکل‌های ۱-۳۱ است.



ب: مدار کامل با بار

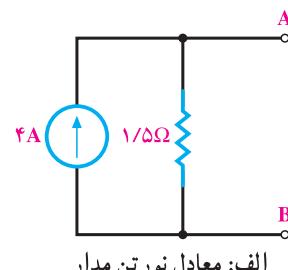

الف: معادل نورتن مدار

شکل ۱-۳۱

گاهی ممکن است معادل تونن مداری را داشته باشیم و بخواهیم معادل نورتن همان مدار یا به عکس معادل نورتن را داشته و به دنبال معادل تونن باشیم. در این گونه موارد به راحتی می‌توانیم با تبدیل منابع، معادل دیگر را برای مدار به دست آوریم.


**مثال ۱۲:** معادل نورتن مثال ۱۰ و معادل تونن مدار مثال ۱۱ را به دست آورید.

راه حل: (شکل‌های ۱-۳۲)

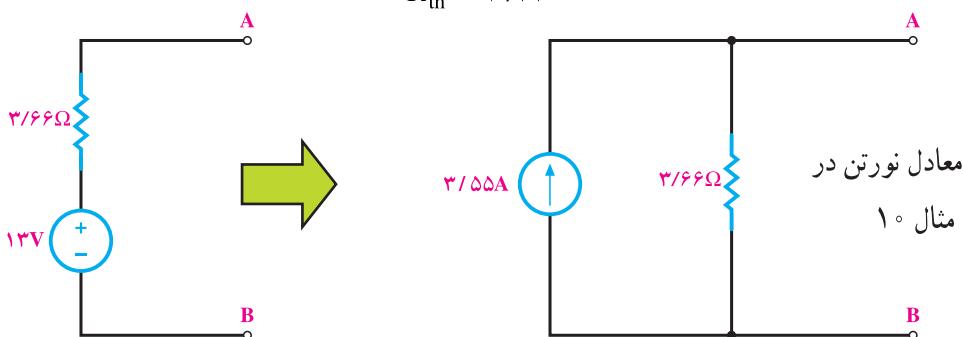
### ذکر

برای جلوگیری از اشتباه و تعیین جهت صحیح جریان منابع و پلاریته‌ی ولتاژ آن‌ها به جهت جریان اتصال کوتاه ( $I_{SC}$ ) و همچنین به پلاریته‌ی ولتاژ مدار باز ( $V_{OC}$ ) کاملاً دقت کنید.

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{12}{3/66} = 3/55 \text{ A} \quad R_{th} = R_N$$



$$V_{th} = I_N \cdot R_N = 4 \times 1/5 = 6 \text{ V}$$

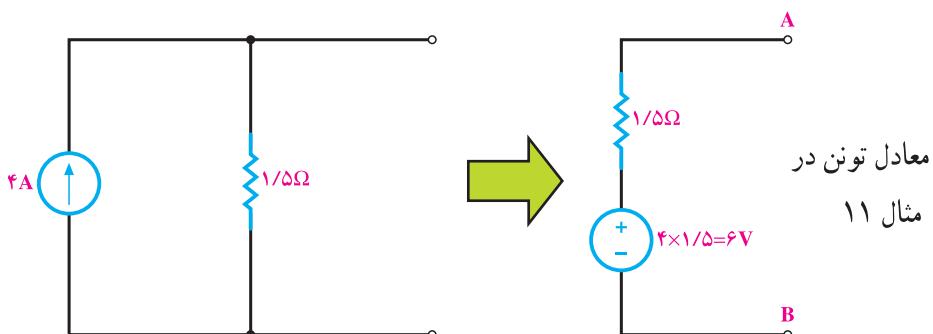


شکل ۱-۳۲

## ۱-۸- انتقال ماکریم توان به بار

یکی از مسائلی که در مدارهای الکتریکی مطرح می‌شود، این است که در چه شرایطی می‌توان ماکریم توان ممکن را به بار منتقل کرد. از آنجا که منابع تغذیه دارای مقاومت داخلی هستند، تمامی توانی را که به مدار تحویل می‌دهند به بار نمی‌رسد. انتقال ماکریم توان ممکن را به بار، **طابق** می‌گویند. به خصوص در مدارهای الکترونیک که عناصر زیادی در مدار وجود دارد و مدار از قسمت‌ها و طبقات مختلفی درست شده است، ایجاد طابق بین طبقات مختلف مدار و انتقال ماکریم توان از یک طبقه به طبقه‌ی دیگر مسئله‌ی مهمی است. در نتیجه، چگونگی انتقال ماکریم توان مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر مقاومت بار صفر باشد، (اتصال کوتاه شود) چون ولتاژ دو سر خروجی صفر می‌شود پس توان آن نیز صفر خواهد بود. از طرفی، اگر مقاومت بار بی‌نهایت باشد، به دلیل صفر بودن جریان این بار توان آن نیز صفر می‌شود. بدیهی است اگر بار دارای ولتاژ و جریان باشد، دارای توان نیز خواهد بود. پس اگر مقاومت بار از صفر زیاد شود و تا بی‌نهایت افزایش یابد (مدار باز شود)، توان آن هم از صفر زیاد می‌شود و مجدداً به صفر بر می‌گردد. در این پیش‌نیازی وجود دارد که توان مصرف‌کننده به بیشترین مقدار می‌رسد. محاسبه‌ها نشان می‌دهند که زمانی ماکریم توان به بار یا مصرف‌کننده منتقل می‌شود که مقاومت بار با مقاومت معادل تونن یا نورتن مدار برابر باشد. اگر مدار دارای عناصر زیادی باشد، می‌توان با به دست آوردن معادل تونن یا نورتن مدار از دوسر بار، تمامی مدار را به صورت یک منبع ولتاژ یا جریان واقعی نشان داد. در این صورت، می‌توان گفت

زمانی ماکریم توان به بار منتقل می‌شود که مقاومت بار با مقاومت معادل تونن یا نورتن مدار برابر باشد. ( $R_L = R_{th}$ ) شرط ماکریم شدن توان بار)

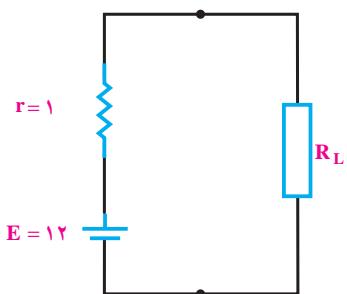**مثال ۱۳:** یک باتری مطابق شکل ۱-۳۳ با مقاومت داخلی  $r = 1\Omega$ ، نیروی محرکه‌ی  $E = ۱۲$  ولت را تولید می‌کند. این باتری در چه جریانی می‌تواند ماکریم توان را به بار بدهد؟ در این حال توان مصرف‌کننده چند وات است؟



اگر مقاومت بار را به ترتیب  $R_L = ۰ / ۵\Omega$ ،  $R_L = ۳\Omega$  در نظر بگیریم در هر مرحله توان مصرفی چند وات می‌شود؟

شکل ۱-۳۳

راه حل:

اولاً در صورت انتقال توان ماکریم مقاومت مصرف کننده باید با مقاومت داخلی مولد – یعنی  $1\text{A}$  برابر باشد. پس می‌توان نوشت:

$$R_L = r = 1\Omega$$

$$I = \frac{E}{r + R_L} = \frac{12}{1+1} = 6\text{A}$$

$$P_{\max} = R_L \times I^2 = 1 \times 6^2 = 36\text{W}$$


$$P_{21} = R_L \left( \frac{E}{r + R_L} \right)^2 = 3 \times \left( \frac{12}{1+3} \right)^2 = 27\text{W}$$
ثانیاً :

$$P_{22} = 0.5 \times \left( \frac{12}{1+0.5} \right)^2 = 32\text{W}$$

مالحظه می‌شود توان مصرفی در هر دو حالت فرض دوم از حالت اول کمتر است؛ یعنی وقتی مقاومت بار از  $1\text{A}$  کمتر، یا از آن زیادتر شود، توان مصرفی کوچک شده است. پس در مقاومت  $1\text{A}$ ، توان مصرفی ماکریم است.

**مثال ۱۴:** در مدار شکل ۱-۳۴ ماکریم توانی که می‌تواند به بار منتقل شود، چند وات

است و در چه مقدار از مقاومت بار حاصل می‌شود؟

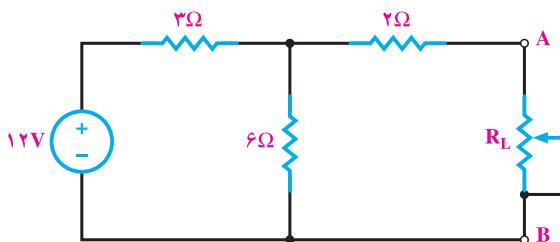


شکل ۱-۳۴

راه حل:

ابتدا مقاومت بار را از مدار جدا می‌کنیم و معادل تونن مدار را از دو نقطه‌ی A و B بدست می‌آوریم. با توجه به این که در صورت باز شدن  $R_L$  از مقاومت ۲ اهمی جریان نمی‌گذرد و ولتاژ آن صفر است، پس  $V_{OC}$  همان ولتاژ دو سر مقاومت ۶ اهم است. در نتیجه، می‌توان نوشت:

$$V_{th} = V_{OC} = V_{6\Omega} = 12 \times \frac{6}{3+6} = 8\text{V}$$
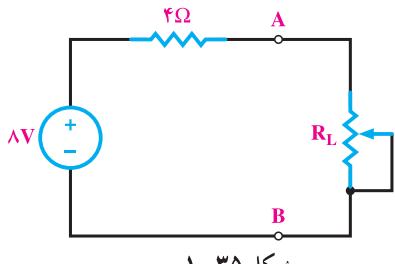
$$R_{th} = \frac{3 \times 6}{3+6} + 2 = 2 + 2 = 4\Omega$$



اگر مدار را به صورت شکل ۱-۳۵ داریم :  
برای انتقال مأکریم توان باید  $R_L$  مساوی ۴ اهم باشد  
و توان مأکریم در  $R_L$  برابر است با :

$$P_{max} = \left( \frac{V}{4+4} \right)^2 \times 4 = 4W$$

نتیجه: اگر مقاومت بار با مقاومت داخلی منبع برابر باشد مأکریم توان به بار منتقل می‌شود و اندازه توان مأکریم در معادل تونن و نورتن را می‌توان از روابط زیر بدست آورد.

$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \quad (\text{ماکریم توان بار براساس معادل تونن مدار})$$

$$P_{max} = \frac{1}{4} R_N I_N^2 \quad (\text{ماکریم توان بار براساس معادل نورتن مدار})$$


## ۱-۹ مدارهای شامل سلف و خازن

همان طور که در درس مبانی برق خواندید، وقتی یک خازن به منبع ولتاژ جریان مستقیم وصل می‌شود، ابتدا جریان نسبتاً بزرگی در مدار جریان می‌یابد و خازن رفته شارژ می‌شود تا ولتاژ دوسر آن به اندازه‌ی ولتاژ منبع برسد. در همین حالت، جریان مدار هم به تدریج کاهش می‌یابد تا وقتی که خازن کاملاً شارژ شود. در این حالت، جریان مدار به صفر می‌رسد. پس از این فرآیند که حدود ۵ ثابت زمانی طول می‌کشد، خازن در مدار مانند یک کلید باز عمل می‌کند. وقتی ۵ ثابت زمانی سپری می‌شود، در اصطلاح می‌گویند مدار به حالت پایدار یا ماندگار خود رسیده است. پس **در مدارهای جریان مستقیم و در حالت ماندگار جریان عبوری از خازن صفر است و خازن به صورت یک کلید باز عمل می‌کند**. در حالی که به اندازه‌ی ولتاژ اعمال شده به دوسر آن، شارژ شده است. هم‌چنین ملاحظه کردید که سلف در مدار با تغییرات جریان مخالف است؛ بنابراین، وقتی در یک مدار جریان مستقیم شامل سلف، کلید مدار را وصل می‌کنیم، ابتدا سلف با ایجاد یک ولتاژ خودالقایی در خلاف جهت ولتاژ اعمال شده، با برقراری جریان مخالفت می‌کند؛ و جریان کمی در مدار جاری می‌شود اما رفته شده این مخالفت

کاهش می‌باید و از بین می‌رود به طوری که پس از گذشت ۵ ثابت زمانی، جریان مدار به حد اکثر مقدار خود می‌رسد و نیروی محرکه‌ی خودالقابی سلف صفر می‌شود. به طوری که می‌توان گفت **وقتی یک مدار** جریان مستقیم شامل سلف به حالت ماندگار می‌رسد، ولتاژ دو سر سلف صفر است و سلف به صورت **یک هادی اتصال کوتاه عمل می‌کند**. در واقع دیگر در مدار دیده نمی‌شود و نقشی ندارد. البته در این حالت، به دلیل عبور جریان از سلف، مقداری انرژی در آن ذخیره می‌شود. ضمن این که جریان مدار ماکریم است. از زمان کلیدزنی تا زمان پایدار شدن را می‌گوییم مدار در حالت گذراست. از آن جا که در عمل در بسیاری موارد و به خصوص در وسایل الکترونیکی به مدارهای جریان مستقیمی بر می‌خوریم که از عناصر غیرفعالی چون سلف، خازن و مقاومت اهمی درست شده‌اند، به حل کردن نمونه‌هایی از این مدارها در حالت پایدار می‌پردازیم. لازم به ذکر است که بررسی مدارها در حالت گذرا از حیطه‌ی این درس خارج است و در دوره‌های بالاتر به آن می‌پردازند.

**مثال ۱۵:** مدار شکل ۱-۳۶ در حالت ماندگار است. مطلوب است محاسبه‌ی :

الف – جریان مقاومت ۳ اهمی. ب – انرژی ذخیره شده در خازن.

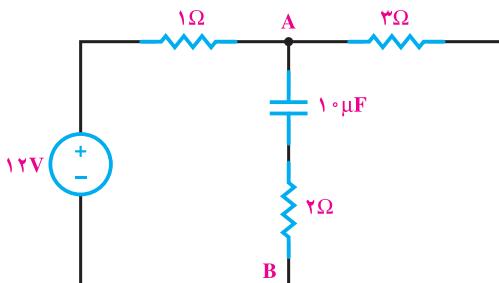


شکل ۱-۳۶

راه حل:

الف – در حالت ماندگار، خازن شارژ می‌شود و مانند کلید باز عمل می‌کند. پس مدار به صورت شکل ۱-۳۷ درمی‌آید و جریان مقاومت ۳ اهمی برابر است با :

$$I_{3\Omega} = \frac{12}{1+3} = 3A$$

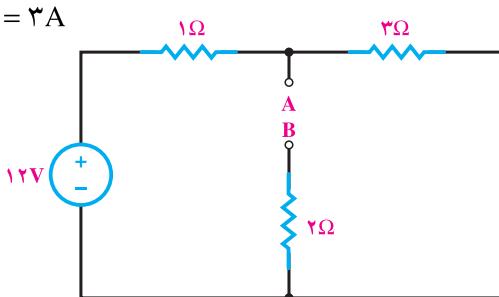

شکل ۱-۳۷

ب : اختلاف پتانسیل بین دو نقطه‌ی A و B برابر است با :

$$V_{AB} = 3\Omega \times 3A = 9V$$

چون از شاخه‌ی خازن دار جریان عبور نمی‌کند، پس افت ولتاژ دوسر مقاومت ۲ اهمی صفر و ولتاژ شارژ خازن همان  $V_C = V_{AB} = 9V$  است. در نتیجه، داریم :

$$W_C = \frac{1}{2}CV_C^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \times 9^2 = 4.5 \times 10^{-6}$$


همان‌طور که می‌بینید، با وجود این که جریان خازن صفر است ولی در آن مقداری انرژی ذخیره شده است.

### مثال ۱۶: مدار شکل ۱-۳۸ در حالت

پایدار است. مطلوب است محاسبه‌ی :

الف : جریان مقاومت ۳ اهمی.


ب : انرژی ذخیره شده در سلف.

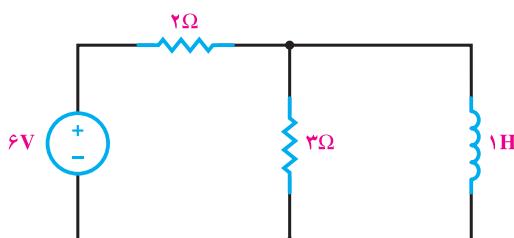

شکل ۱-۳۸

راه حل:

الف : در حالت ماندگار سلف، به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کند؛ یعنی مدار به صورت شکل ۱-۳۹ در می‌آید و چون دوسر مقاومت ۳ اهمی اتصال کوتاه است، پس جریان از آن نمی‌گذرد و داریم :  $I_{3\Omega} = 0$

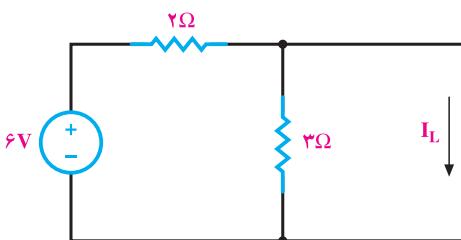

شکل ۱-۳۹

ب : در حالت ماندگار، مدار به صورت شکل ۱-۴۰ است.

در نتیجه، جریانی که از سلف می‌گذرد برابر است با :


$$I_L = \frac{6V}{2\Omega} = 3A$$

پس انرژی ذخیره شده در سلف برابر است با :

$$W_L = \frac{1}{2}LI_L^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 3^2 = 4.5J$$


شکل ۱-۴۰

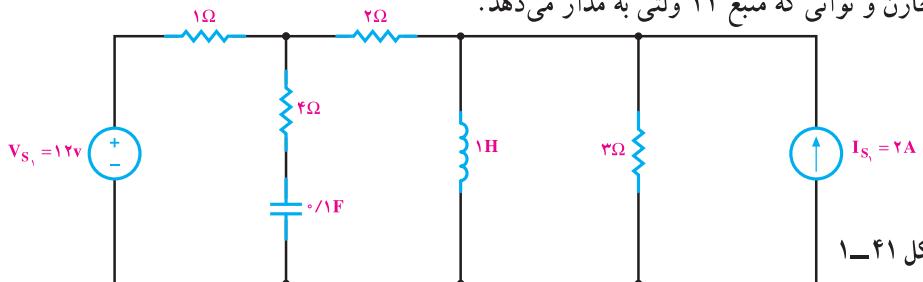**مثال ۱۷:** مدار شکل ۱-۴۱ در حالت پایدار است. مطلوبست انرژی ذخیره شده در سلف و خازن و توانی که منبع ۱۲ ولتی به مدار می‌دهد.



راه حل:

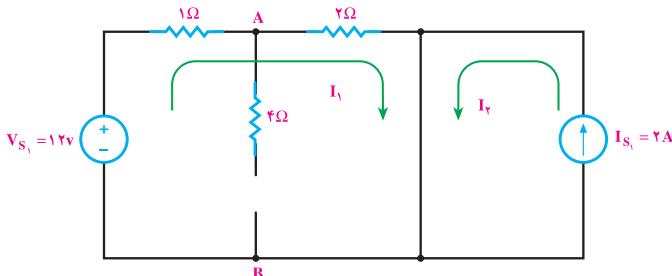چون مدار در حالت پایدار قرار دارد، پس سلف اتصال کوتاه و خازن مدار باز است. در نتیجه، مقاومت ۳ اهم نیز اتصال کوتاه است و مدار به صورت شکل ۱-۴۲ درمی‌آید. در این حالت جریان عبوری از سلف و ولتاژ دو سر خازن به صورت زیر محاسبه می‌شود.



$$I_1 = \frac{12}{1+2} = 4A$$

$$I_2 = 2A$$

$$I_L = I_1 + I_2 = 4 + 2 = 6A \quad \text{جریان عبوری از سلف}$$

$$V_{1\Omega} = R_{1\Omega} \times I_1 = 1 \times 4 = 4V$$

$$V_{AB} = V_C = V_{s1} - V_{1\Omega} = 12 - 4 = 8V \quad \text{ولتاژ دو سر خازن}$$

$$W_L = \frac{1}{2} L \cdot I_L^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times (6)^2 = 18J \quad \text{انرژی ذخیره شده در سلف}$$


$$W_C = \frac{1}{2} C \cdot V_C^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times (8)^2 = 32J \quad \text{انرژی ذخیره شده در خازن}$$

توانی که منبع ۱۲ ولت به مدار تزریق می‌کند برابر است با :

$$P_{12V} = -12 \times 4 = -48 W$$




۱- در مدار شکل ۱-۴۳ با استفاده از روش جریان حلقه، توان مصرفی در مقاومت  $3\ \Omega$  را حساب کنید.

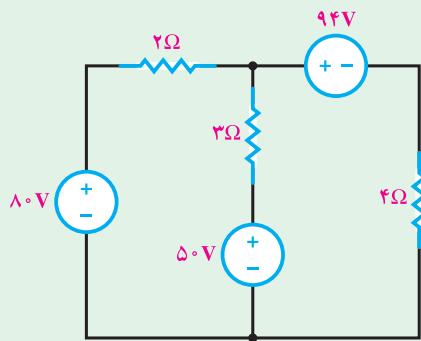


شکل ۱-۴۳

۲- در مدار شکل ۱-۴۴ با استفاده از روش جریان حلقه و بدون تبدیل منابع، توان منبع ولتاژ را محاسبه کنید.

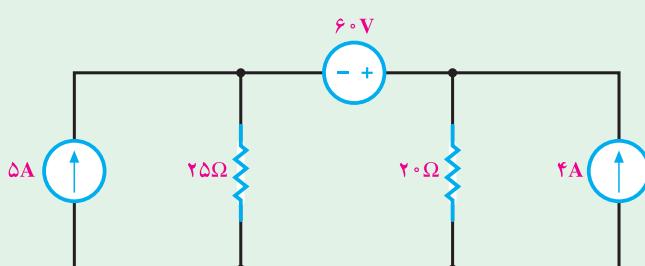


شکل ۱-۴۴

۳- با استفاده از روش پتانسیل گره و بدون تبدیل منابع جریان  $I_X$  را حساب کنید.

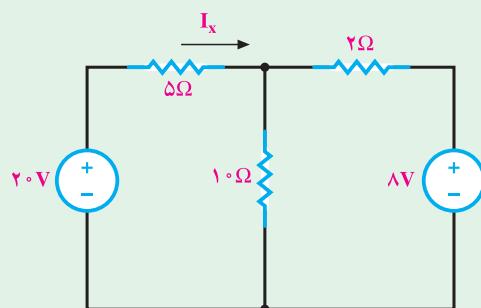


شکل ۱-۴۵

۴- در مدار شکل ۱-۴۶ با استفاده از روش پتانسیل گره و بدون تبدیل منابع توان مصروفی در مقاومت ۳ اهمی را محاسبه کنید.

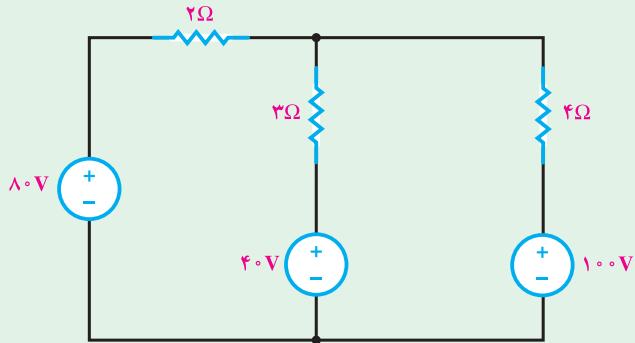


شکل ۱-۴۶

۵- در شکل ۱-۴۷ با استفاده از اصل جمع آثار، توان را در مقاومت ۳ اهمی محاسبه کنید.

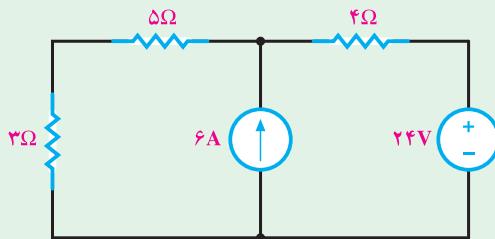

شکل ۱-۴۷

۶- با استفاده از روش جمع آثار جریان  $I_X$  را در مدار شکل ۱-۴۸ حساب کنید.

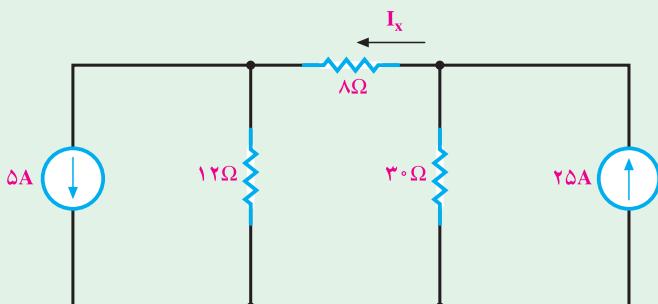


شکل ۱-۴۸

۷- در مدار شکل ۱-۴۹، مطلوب است محاسبه‌ی جریان  $I_X$  با استفاده از روش‌های

الف : اصل جمع آثار

ب : پتانسیل گره

پ : جریان حلقه.

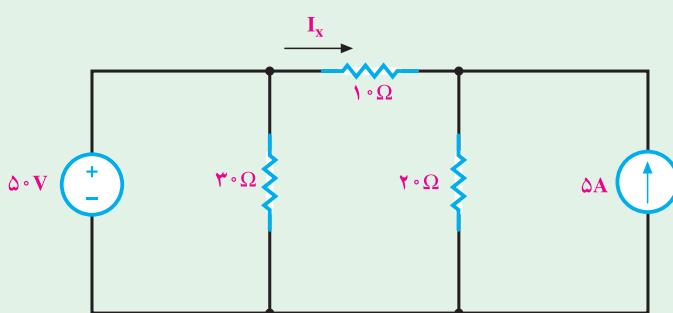

شکل ۱-۴۹

۸- در مدار شکل ۱-۴۴ ابتدا منابع جریان را به منبع ولتاژ تبدیل کنید و سپس به کمک روش جریان حلقه، جریان منبع ۶۰ ولت را حساب کنید.

۹- در مدار شکل ۱-۴۷ ابتدا منابع ولتاژ را به منبع جریان تبدیل کنید و سپس با کمک روش


پتانسیل گره جریان مقاومت  $3\Omega$  را به دست آورید.

۱۰- در مدار شکل ۱-۵۰ مطلوب است :

الف : جریان  $I_X$ .


ب : توان مصرفی در مقاومت  $1\Omega$  اهمی.

پ : توان منبع ولتاژ  $24V$  ولتی.

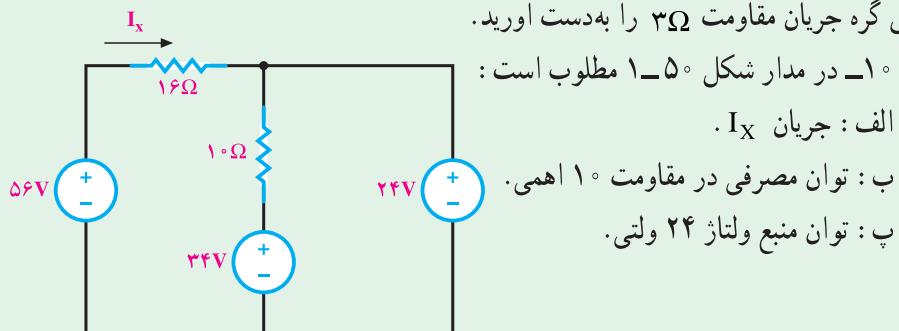

شکل ۱-۵۰

۱۱- در مدار شکل ۱-۵۱ جریان  $I_X$  را از طریق پتانسیل گره محاسبه کنید.

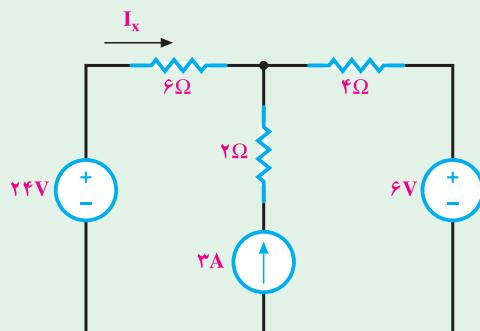


شکل ۱-۵۱

۱۲- در مدار شکل ۱-۵۲ مطلوب است :

الف : پتانسیل  $V_x$

ب : جریان  $I_x$

پ : توان مقاومت  $8\Omega$

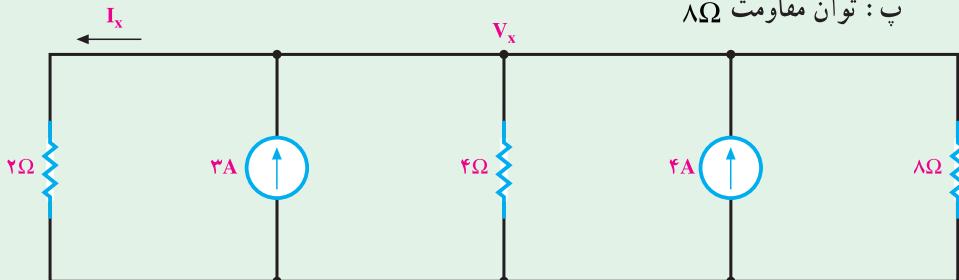


شکل ۱-۵۲

۱۳- در مدارهای شکل های ۱-۵۳ تا ۱-۵۶ مطلوب است :


الف : معادل تونن مدار از دو پایانه‌ی A و B .

ب : معادل نورتن مدار از دو پایانه‌ی A و B .

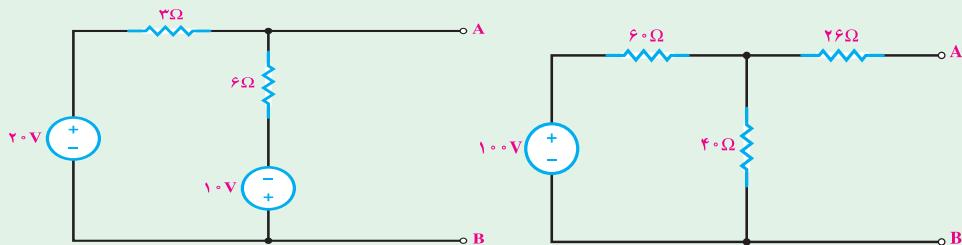


شکل ۱-۵۴

شکل ۱-۵۳

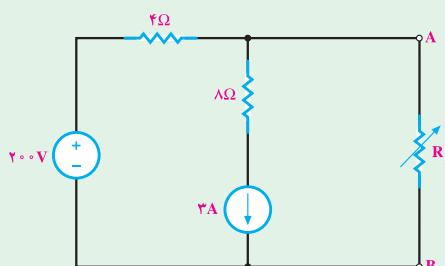


شکل ۱-۵۶

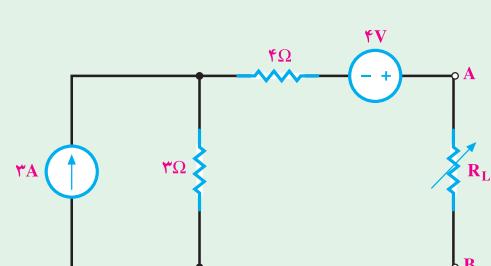


شکل ۱-۵۵

۱۴- در شکل ۱-۵۷ توان مقاومت بار ( $R_L$ ) را با استفاده از معادل تونن مدار به دست آورید.

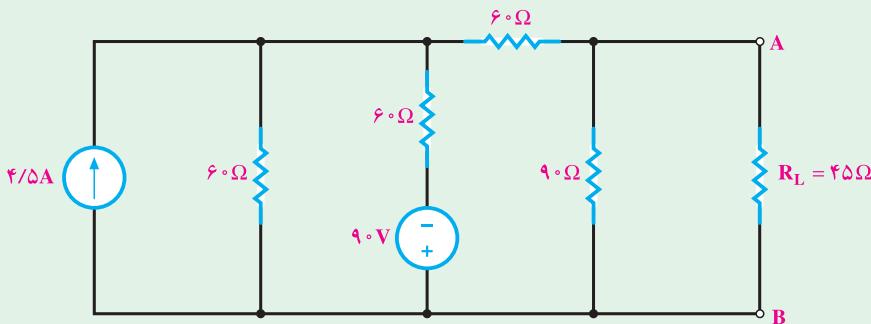


شکل ۱-۵۷

۱۵- معادل نورتن مدار شکل ۱-۵۷ را با استفاده از تبدیل نورتن به نورتن به دست آورید.  
۱۶- در شکل ۱-۵۸ جریان مقاومت بار ( $R_L$ ) را با استفاده از معادل نورتن مدار به دست آورید.

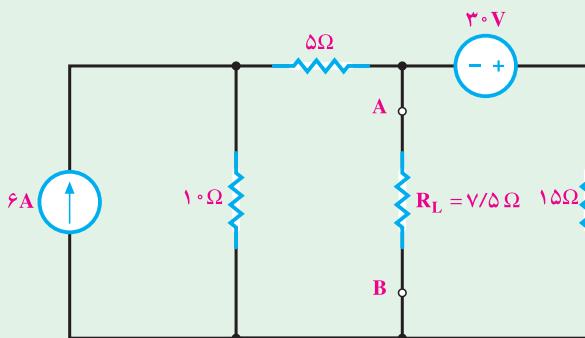


شکل ۱-۵۸

۱۷- معادل تونن مدار شکل ۱-۵۸ را با استفاده از تبدیل نورتن به تونن به دست آورید.  
۱۸- در مدارهای شکل ۱-۵۹ و ۱-۶۰ پس از وصل شدن کلید و سپری شدن ۵ ثابت زمانی انرژی ذخیره شده در سلف و خازن را حساب کنید.

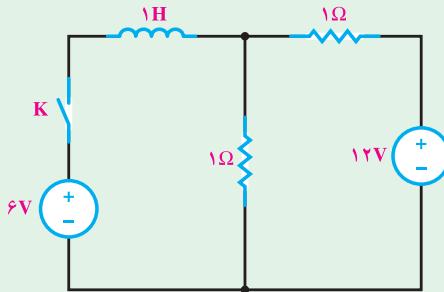


شکل ۱-۶۰

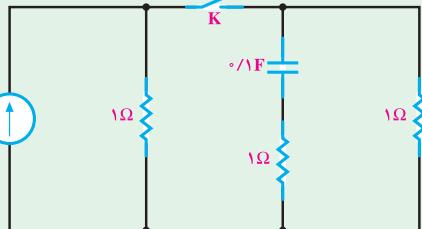

شکل ۱-۵۹

۱-۶۱- مدار شکل ۱-۶۱ در حالت ماندگار است. توان هر کدام از منابع و انرژی ذخیره شده در سلف و خازن را حساب کنید.

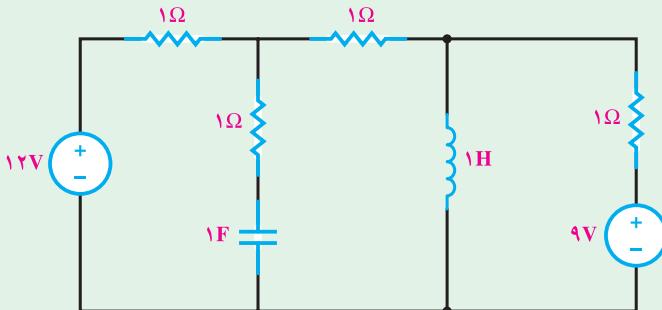


شکل ۱-۶۱


۲- در مدارهای شکل های ۱-۶۲ و ۱-۶۳ با استفاده از روش تونن مطلوب است :

الف : جریان  $R_L$  در شرایط فعلی مدار

ب : ماکریم توان انتقالی به

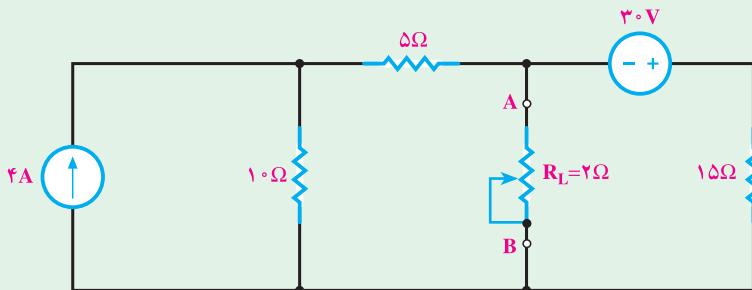

شکل ۱-۶۲

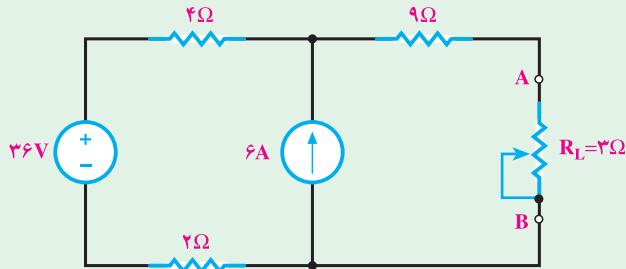


شکل ۱-۶۳


۲۱- در مدارهای شکل ۱-۶۴ و ۱-۶۵ با استفاده از روش نورتن، مطلوب است:

الف: جریان  $R_L$  در شرایط فعلی مدار

ب: ماکزیمم توان انتقالی به  $R_L$

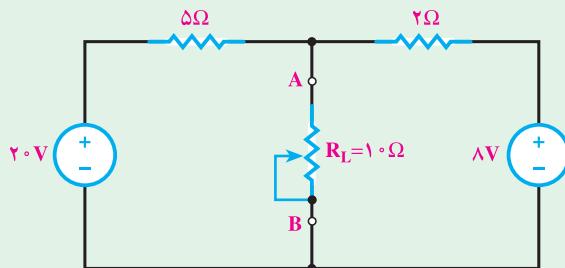

شکل ۱-۶۴

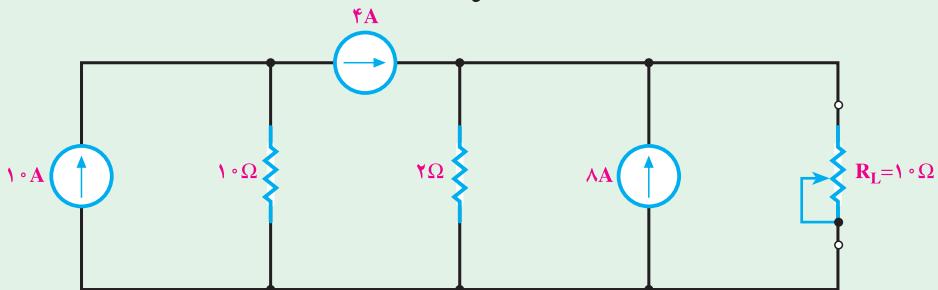

شکل ۱-۶۵

## فصل دوم

### بردار

#### هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- بردار را تعریف کند و همسنگ یک بردار را به دست آورد.
- ۲- جمع و تفاضل بردارها را به روش هندسی معین کند.
- ۳- برایند چندین بردار را به روش تحلیلی محاسبه کند.
- ۴- جمع، تفاضل و ضرب داخلی دو بردار را تعریف کرده و اندازه‌ی ضرب داخلی آن‌ها را معین کند.
- ۵- امواج متناوب سینوسی را به صورت برداری نمایش دهد.
- ۶- مفهوم توان الکتریکی را شرح دهد.
- ۷- توان ظاهری، حقیقی، غیر حقیقی و ضریب توان را تعریف کند.
- ۸- توان ظاهری، حقیقی، غیر حقیقی و ضریب توان را از معادلات زمانی و لتأثر و جریان به دست آورد.
- ۹- مثلث توان‌ها را رسم کند و از روی آن ضریب توان کل، توان اکتیو و راکتیو کل شبکه را تعیین کند.


#### ۱-۲- مقدمه

رفتار مقاومت‌های اهمی، سلفی و خازنی خالص را در جریان متناوب در دروس گذشته مطالعه کردیم و آموختیم که جریان و لتأثر در مقاومت اهمی هم‌فاز هستند. در سلف، خالص جریان از لتأثر دوسر سلف  $90^\circ$  درجه عقب‌تر و در خازن خالص جریان از لتأثر دوسر خازن  $90^\circ$  درجه جلوتر است اما سلف و خازن خالص تصوری بیش نیستند و در مدارهای حقیقی نمی‌توان یک سلف یا خازن خالص پیدا

کرد. می‌دانیم یک سیم پیچ یا مقاومت سلفی از مقدار معینی هادی الکتریکی تشکیل می‌شود. هر هادی الکتریکی به طول  $l$  با توجه به رابطه  $\rho = \frac{1}{A}$  دارای مقاومت اهمی است. هم‌چنین یک خازن شارژ شده، پس از مدتی تخلیه می‌شود؛ بنابراین، خازن باید یک مقاومت اهمی داشته باشد تا از طریق آن بارهای الکتریکی تخلیه شوند. این مقاومت را **مقاومت نشتی خازن** می‌گویند. در تحلیل مدارهای الکتریکی برای کسب تایع مطلوب، سلف و خازن حقیقی را به شکل‌های  $L - R$  یا  $C - R$  مدل می‌کنند. این مدل ممکن است به صورت  $L - R$  یا  $C - R$  سری یا موازی در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، ممکن است مدارهای الکتریکی از ترکیب عناصر سلفی، خازنی و اهمی تشکیل شوند. بنابراین، مطالعه‌ی مدارهای  $C$  و  $R$  در اتصال‌های سری و موازی ضرورت دارد. از آنجا که رفتار عناصر  $R$  و  $C$  در جریان متناوب یکسان نیست، در یک مدار شامل  $R$ ،  $L$  و  $C$ ، برای تعیین ولتاژ قسمتی از مدار یا تعیین جریان آن، نمی‌توان از روش‌های جمع جبری ولتاژها یا جریان‌ها استفاده کرد. بدین جهت، برای تحلیل مدارهای  $C - L - R$  از بردارها و عملیات برداری استفاده می‌شود. از این رو قبل از مطالعه‌ی مدارهای  $C - L - R$  لازم است کمیت‌های برداری و عملیات بر روی آن‌ها را به دقت مطالعه کیم.

## ۲-۲- تعریف بردار و کمیت برداری

مفهوم بعضی از کمیت‌های فیزیکی با بیان مقدار کمیت کاملاً روشن است؛ مثلاً وقتی می‌گوییم ۲۰ کیلو سیب یا به مدت ۲۰ دقیقه یا ۲۰ متر پارچه، همه مفهوم سخن ما را به طور روشن در می‌یابند. چنین کمیت‌هایی را که با بیان اندازه کاملاً معرفی می‌شوند، **کمیت‌های عددی** یا **اسکالر** می‌گویند. اگر رهگذری که با محل زندگی شما آشنا‌بی کافی ندارد، از شما نشانه‌ی محلی را سؤال کند، او را چنین راهنمایی می‌کنید: «۲۰ متر مستقیم بروید، سپس به سمت چپ پیچید و ۵۰ متر جلو بروید». اگر رهگذر بدون توجه به جهت‌های گفته شده فقط ۷۰ متر حرکت کند، آیا به محل مورد نظر خواهد رسید؟ جواب منفی است؛ زیرا فقط طی اندازه‌ی کمیت برای رسیدن به محل نشانی کافی نیست. باید جهت‌های گفته شده نیز رعایت شود. به چنین کمیت‌هایی که با بیان اندازه‌ی کمیت کامل نیستند و باید جهت آن‌ها مشخص شود، **کمیت برداری** می‌گویند. برای این که با کمیت‌های برداری و مشخصه‌های یک بردار بیشتر آشنا شویم، فرض می‌کنیم یک ذره مطابق شکل ۲-۱، موضع خود را از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B تغییر دهد. روشن است این جا به جایی، در مسیرهای بی‌شماری امکان‌پذیر است.

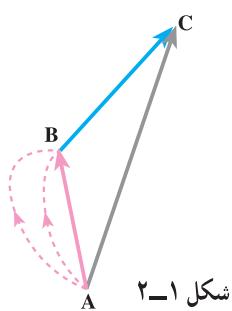

شکل ۲-۱

از نظر ما جا به جایی مؤثر، طول پاره خط  $\overline{AB}$  است. چون نقطه‌ی شروع جا به جایی A و نقطه‌ی انتهایی، B است و حرکت از نقطه‌ی A به سوی نقطه‌ی B صورت گرفته است. جا به جایی ذره در مسیر AB دارای ابتدا، انتها و مقدار ( $\overline{AB}$ ) است. جهت جابه‌جایی از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B با پیکان نشان داده شده است. ذره متحرک در ادامه‌ی جابه‌جایی خود، از نقطه‌ی B به نقطه‌ی C تغییر مکان می‌دهد. روش است که جابه‌جایی مؤثر طول پاره خط  $\overline{BC}$  است. در طول جا به جایی از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B و از نقطه‌ی B به نقطه‌ی C ذره جا به جایی مؤثر  $\overline{AC}$  را خواهد داشت؛ بنابراین، می‌توان نوشت:

$$(جا به جایی مسیر AC) = (جا به جایی مسیر BC) + (جا به جایی مسیر AB)$$

از طرف دیگر، در مثلث ABC مجموع دو ضلع AB و BC از اندازه‌ی ضلع سوم – یعنی  $AC$  – بزرگ‌تر است.

$$\overline{AB} + \overline{BC} > \overline{AC}$$

مقایسه در جمع جبری و جا به جایی نشان می‌دهد که جمع جا به جایی با جمع جبری تفاوت دارد. به طور کلی، یک کمیت برداری را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

**کمیت‌های برداری کمیت‌هایی هستند که رفتار آن‌ها مانند رفتار جا به جایی است؛**

**دارای بزرگی<sup>۱</sup>، جهت، ابتدا، انتها و راستا هستند و با قواعد معینی با هم جمع می‌شوند.**

جا به جایی مسیر AB را به صورت  $\overrightarrow{AB}$  نشان می‌دهند و آن را بردار AB می‌گویند. در این نمایش، A ابتدای بردار، B انتها و طول پاره خط  $\overline{AB}$ ، اندازه‌ی آن و جهت این بردار از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B است. اگر در شکل ۱-۲ جا به جایی در مسیر BC را به صورت  $\overrightarrow{BC}$  نشان دهیم، می‌توانیم بنویسیم:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \quad (2-1)$$


### ۳-۲- همنگ (هم ارز) یک بردار

بردار  $\overrightarrow{AB}$  واقع بر راستای D را در نظر می‌گیریم. اگر از نقطه‌ی دلخواه مانند M، بردار  $\overrightarrow{MN}$  را چنان رسم کیم که راستای آن با راستای  $\overrightarrow{AB}$  موازی بوده و اندازه‌ی آن برابر اندازه‌ی  $\overline{AB}$

<sup>۱</sup>- بزرگی بردار را قدر مطلق، دامنه یا شدت بردار نیز می‌گویند.

و جهت آن با جهت  $\vec{AB}$  یکسان باشد، در این حالت بردار  $\vec{MN}$  را **همسنگ بردار**  $\vec{AB}$  گویند. در شکل ۲-۲ دو بردار همسنگ  $\vec{AB}$  و  $\vec{MN}$  را می‌بینید. به طور خلاصه، برای دو بردار همسنگ می‌توان نوشت:

$$D \parallel D' , \quad \overline{AB} = \overline{MN} , \quad \vec{AB} = \vec{MN} \quad (2-2)$$

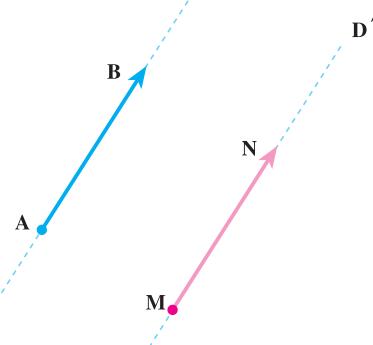


شکل ۲-۲—دو بردار همسنگ

#### ۴-۲-برایند دو یا چند بردار (روش ترسیمی)

برایند دو یا چند بردار، برداری است که به تهابی، آثار آن دو یا چند بردار را داشته باشد. برای


تعیین برایند چند بردار، از یک نقطه مانند O، همسنگ بردار  $\vec{F}_1$  و از انتهای بردار همسنگ  $\vec{F}_1$  بردار  $\vec{F}_2$  را رسم می‌کنیم. این عمل را برای همهی بردارها ادامه می‌دهیم تا جایی که نقطهی N، انتهای همسنگ بردار  $\vec{F}_N$  (آخرین بردار موجود) به دست آید. اگر نقطهی O را به نقطهی N وصل کنیم، بردار  $\vec{ON}$ ، برایند بردارهای  $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_N$  به دست آید. پس می‌توان نوشت:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_N \quad (2-3)$$

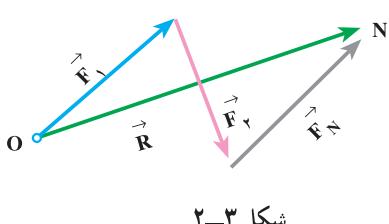

شکل ۲-۳

## ۲-۵- تجزیه‌ی یک بردار به دو راستای معین

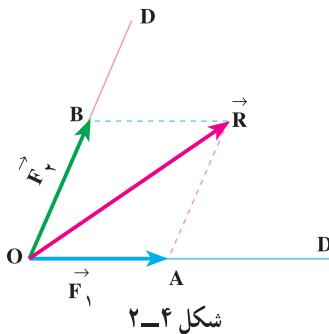

شکل ۲-۴

بردار  $\vec{R}$  و دو راستای  $D$  و  $D'$  را مطابق شکل ۲-۴

در نظر می‌گیریم. اگر بخواهیم بردار  $\vec{R}$  را در راستای  $D$  و  $D'$  تجزیه کنیم، کافی است از انتهای آن دو خط به موازات راستاهای  $D$  و  $D'$  رسم کنیم. این خطوط راستای  $D$  را در نقطه‌ی  $B$  و راستای  $D'$  را در نقطه‌ی  $A$  قطع می‌کنند. بردار  $\vec{F}_1 = \vec{OA}$  را مؤلفه‌ی  $\vec{R}$  در راستای  $D$  و بردار  $\vec{F}_2 = \vec{OB}$  را مؤلفه‌ی  $\vec{R}$  در راستای  $D'$  گویند. بدین ترتیب، بردار  $\vec{R}$  به دو بردار  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  در راستاهای  $D$  و  $D'$  تجزیه می‌شود.

## ۲-۶- حاصل جمع بردارها

حاصل جمع بردارها را با روش هندسی (ترسیمی) یا روش تحلیلی (محاسبه‌ای) تعیین می‌کنند.

**۲-۶-۱- روش هندسی:** دو بردار  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  را مطابق شکل ۲-۵ در نظر می‌گیریم. هر دو بردار از نقطه‌ی  $O$  شروع می‌شوند و جهت مثبت آن‌ها با هم زاویه‌ی  $\alpha$  می‌سازد.

برای تعیین برایند دو بردار  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  در روش هندسی، از انتهای هر یک به موازات دیگری خطی رسم می‌کنیم تا در نقطه‌ی  $C$  هم‌دیگر را قطع کنند و یک متوازی‌الاضلاع به دست آید. بردار برایند  $\vec{R}$ ، قطر متوازی‌الاضلاعی خواهد بود که بدین ترتیب ساخته می‌شود. ابتدای آن نقطه‌ی  $O$  است. با توجه به شکل ۵-۵ می‌توان


نوشت:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \quad (2-4)$$

اندازه‌ی بردار  $|\vec{R}| = \overline{OC}$  است و از

رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

$$|\vec{R}| = \sqrt{\vec{F}_1^2 + \vec{F}_2^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 \cos \alpha} \quad (2-5)$$

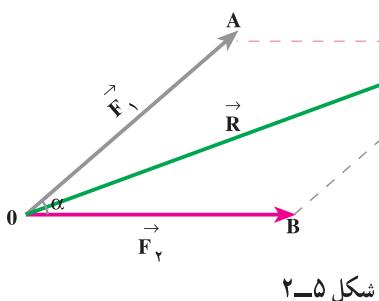

شکل ۲-۵

## ۲-۶-۲ - روش تحلیلی:

برای به دست آوردن حاصل جمع چند بردار به روش تحلیلی در صفحه محورهای مختصات، همسنگ بردارها را مطابق شکل ۲-۶ رسم می‌کنیم. این بردارها با محور  $x$ ‌ها زاویه‌هایی می‌سازند. پس از تعیین این زاویه‌ها، هر یک از بردارها را روی محورهای افقی و عمودی تصویر می‌کنیم. سپس، جمع جبری تصاویر بردارها را نیز بر روی محور  $x$  به دست می‌آوریم و آن را با  $\sum F_x$  نشان می‌دهیم. جمع جبری تصاویر بردارها را نیز بر روی محور  $y$  به دست می‌آوریم و آن را با  $\sum F_y$  نشان می‌دهیم. بردار برایند از جمع دو بردار  $\sum \vec{F}_x$  و  $\sum \vec{F}_y$  به دست می‌آید و اندازه و جهت آن براساس روابط زیر تعیین می‌شود:


$$|\vec{R}| = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2} \quad (2-6)$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{\sum F_y}{\sum F_x} \quad (2-7)$$

$\varphi$  زاویه‌ای است که بردار برایند با محور  $x$  می‌سازد. برای شکل ۲-۶ بردار برایند را می‌توان به صورت زیر محاسبه کرد:


$$\sum F_x = +|\vec{F}_1| \cos \alpha_1 + |\vec{F}_2| \cos 90^\circ + |\vec{F}_4| \cos 0^\circ - |\vec{F}_3| \cos \alpha_2 \quad (2-8)$$

$$\sum F_y = +|\vec{F}_4| \sin(0^\circ) + |\vec{F}_1| \sin \alpha_1 + |\vec{F}_2| \sin 90^\circ + |\vec{F}_3| \sin \alpha_2 \quad (2-9)$$

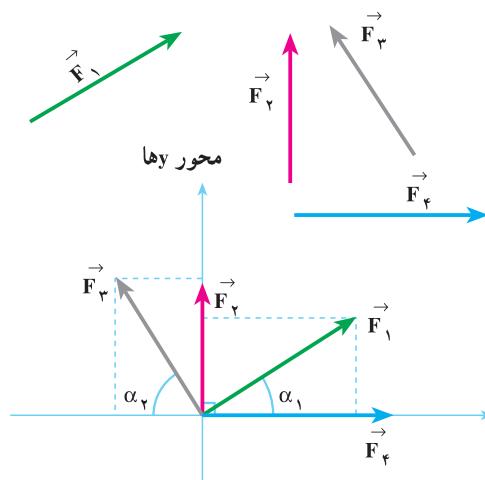

شکل ۲-۶

**مثال ۱:** سه بردار با دامنه‌ی یکسان  $22^\circ$  ولتی، مطابق شکل ۲-۷ با هم زاویه‌ی  $120^\circ$  می‌سازند. با روش تحلیلی، برایند این سه بردار را به دست آورید.

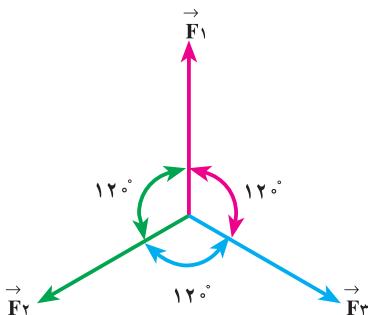

شکل ۲-۷


**راه حل:**

برای سه بردار، محورهای مختصات را چنان عبور می‌دهیم که بردار  $\vec{F}_1$  بر محور  $y$ ، مطابق شکل ۲-۸ منطبق شود. در این حالت، محور  $x$ ها با بردار  $\vec{F}_1$  زاویه‌ی  $90^\circ$  و با بردارهای  $\vec{F}_2$  و  $\vec{F}_3$  زاویه‌ی  $30^\circ$  درجه تشکیل خواهد داد.

جمع جبری تصاویر بر روی محور  $x$ ها برابر است با :

$$\sum F_x = |\vec{F}_1| \cos 90^\circ + |\vec{F}_2| \cos 30^\circ - |\vec{F}_3| \cos 30^\circ$$

$$\sum F_x = 22 \times 0 + 22 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 22 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$$

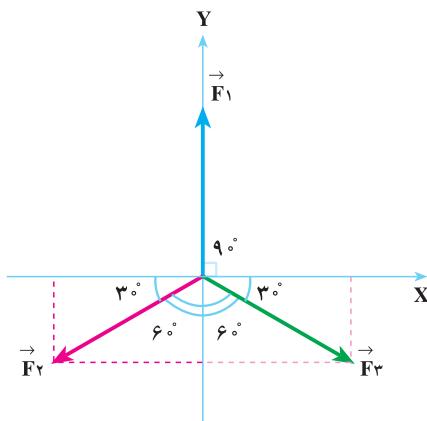

شکل ۲-۸

جمع جبری تصاویر بردارها بر روی محور yها برابر است با :

$$\sum F_y = |\vec{F}_1| \sin 90^\circ - |\vec{F}_2| \sin 30^\circ - |\vec{F}_3| \sin 30^\circ$$


$$\sum F_y = 22 \times 1 - 22 \times \left(\frac{1}{2}\right) - 22 \times \left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

بردار برابر است با :

$$|\vec{R}| = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

## ۲-۷- تفاضل دو بردار

در شکل ۲-۹ بردار  $\vec{F}_1$ ، برابر دو بردار  $\vec{F}_2$  و  $\vec{F}_3$  است.

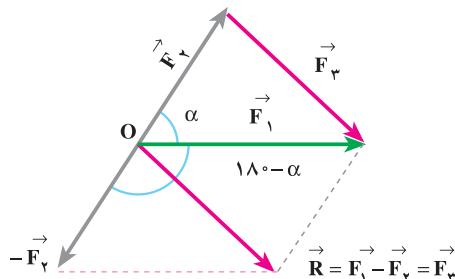

شکل ۲-۹

$$\vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}_1 \quad (2-10)$$

اگر در رابطه  $2-10$  بردار  $\vec{F}_2$  را به طرف دوم تساوی انتقال دهیم، خواهیم داشت :

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_1 - \vec{F}_2 \quad (2-11)$$

رابطه  $2-11$  بیان می کند که بردار  $\vec{F}_3$  تفاضل دو بردار  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  است. برای تعیین تفاضل دو بردار، از ابتدای بردار  $\vec{F}_1$ ، منفی بردار  $\vec{F}_2$  را رسم می کنیم. برابر دو بردار  $\vec{F}_1$  و  $-\vec{F}_2$ ، بردار تفاضل ( $\vec{R}$ ) خواهد بود. این بردار همسنگ بردار  $\vec{F}_3$  تفاضل دو بردار  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  است. بردار  $\vec{F}_1$  با زاویه  $180^\circ - \alpha$  را می سازد بر اساس رابطه  $2-5$  می توان نوشت :

$$|\vec{R}| = |\vec{F}_3| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + 2|\vec{F}_1||\vec{F}_2|\cos(180^\circ - \alpha)} \quad (2-12)$$

اگر در رابطه‌ی ۲-۱۲ به جای  $\cos(180^\circ - \alpha)$  مقدار  $-\cos\alpha$  را جایگزین کنیم، دامنه‌ی تفاضل دو بردار به قرار زیر محاسبه می‌شود:

$$|\vec{F}_2| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 - 2|\vec{F}_1||\vec{F}_2|\cos\alpha} \quad (2-13)$$


در رابطه‌ی ۲-۱۳  $\alpha$  زاویه‌ی بین دو بردار  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  است.

**مثال ۲:** دو نیروی  $\vec{F}_2 = 6N$  با هم زاویه‌ی  $60^\circ$  می‌سازند. مجموع و تفاضل این دو بردار را به روش هندسی به دست آورید.  
راه حل:

برایند دو نیروی  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  به روش هندسی مطابق شکل ۲-۱۰ به دست می‌آید.

$$|\vec{R}| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + 2|\vec{F}_1||\vec{F}_2|\cos\alpha}$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{(8^2) + (6^2) + 2(8)(6)\cos 60^\circ} = 12/16$$

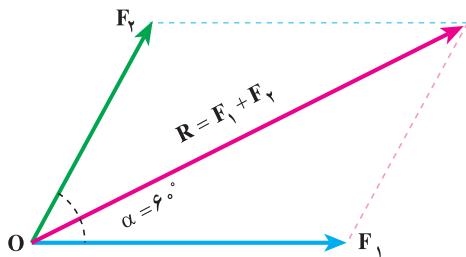


شکل ۱۰-۲-۱- برایند مجموع  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$

برای تعیین تفاضل  $\vec{F}_2 - \vec{F}_1$ ، مطابق شکل ۱۱-۲، ابتدا منفی  $\vec{F}_2$  را به دست می‌آوریم. با تعیین برایند  $\vec{F}_1$  و  $-\vec{F}_2$ ، تفاضل دو بردار  $(\vec{F}_1 - \vec{F}_2)$  حاصل می‌شود.

$$|\vec{R}| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + 2|\vec{F}_1||\vec{F}_2|\cos 120^\circ}$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{(8^2) + (6^2) + 2(8)(6)(-\frac{1}{2})} = \sqrt{52}$$

یا

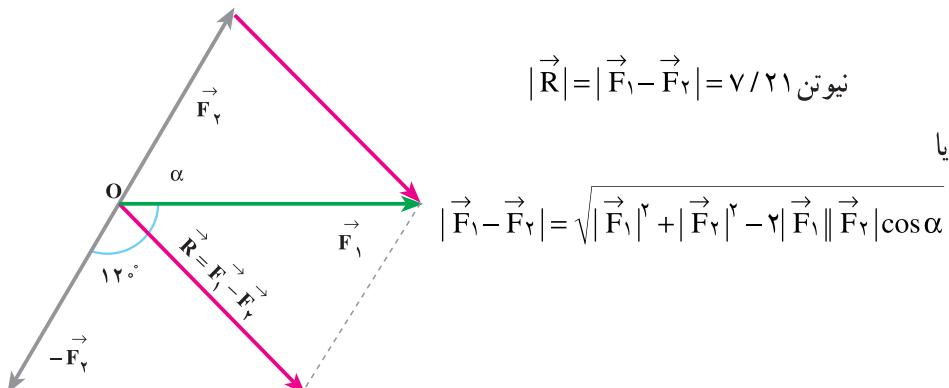


شکل ۱۱-۲-۲-تفاضل دو بردار  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$   
از روش هندسی

## ۲-۸- ضرب بردارها

در ضرب بردارها، ضرب یک بردار در یک کمیت عددی (اسکالر) و ضرب نقطه‌ای (داخلی) را بررسی می‌کنیم.


**۱-۸-۱- ضرب یک بردار در یک کمیت عددی:** ضرب کمیت عددی مانند  $K$  در یک بردار مانند  $\vec{F}$  مطابق شکل ۱۲-۲، برداری را نتیجه می‌دهد که قدر مطلق آن  $K$  برابر قدر مطلق  $\vec{F}$  است. اگر  $K > 0$  باشد، بردار حاصل ضرب هم جهت با بردار  $\vec{F}$  خواهد بود و اگر  $K < 0$  باشد، جهت بردار حاصل ضرب با جهت  $\vec{F}$ ،  $180^\circ$  درجه اختلاف خواهد داشت.

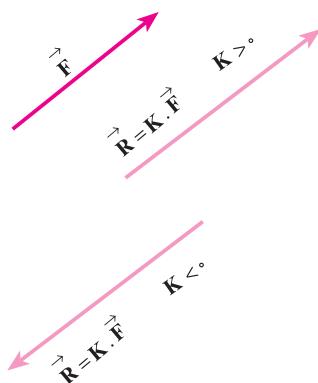

شکل ۲-۱۲

## ۲-۸-۲- ضرب داخلی (نقطه‌ای) دو بردار: دو بردار $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ را که با هم زاویه‌ی $\alpha$ می‌سازند، مطابق شکل ۲-۱۳ در نظر می‌گیریم، بردار $\vec{F}_2$ را به دو مؤلفه‌ی $\vec{F}_2 \cos \alpha$ و $\vec{F}_2 \sin \alpha$ که بر یک دیگر عمودند، تجزیه می‌کنیم. بنا به تعریف، حاصل ضرب داخلی دو بردار $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ که به صورت $A = \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2$ نشان داده می‌شود، یک کمیت عددی است. اندازه‌ی این کمیت عددی از رابطه‌ی $A = \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = |\vec{F}_1| |\vec{F}_2| \cos \alpha$ محاسبه می‌شود.

$$\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = \vec{F}_2 \cdot \vec{F}_1 = |\vec{F}_1| |\vec{F}_2| \cos \alpha = |\vec{F}_2| |\vec{F}_1| \cos \alpha \quad (2-14)$$

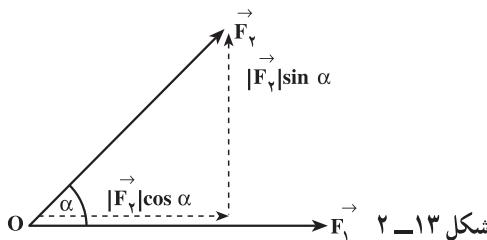

شکل ۲-۱۳

کمیت‌های الکتریکی مانند توان و انرژی، کمیت‌های اسکالار یا عددی هستند. کمیت توان از حاصل ضرب عددی بردار ولتاژ ( $\vec{V}$ ) و بردار جریان ( $\vec{I}$ ) به دست می‌آید.

$$P = \vec{V} \cdot \vec{I} = |\vec{V}| |\vec{I}| \cos \varphi \quad (2-15)$$

در رابطه‌ی ۲-۱۵،  $\varphi$  زاویه‌ی بین دو بردار  $\vec{V}$  و  $\vec{I}$  است و آن را **اختلاف فاز ولتاژ و جریان** می‌نامند.

در این کتاب با توجه به جهت مثلثاتی (خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت) اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ را همیشه به صورت  $\varphi = \theta_v - \theta_i$  (زاویه‌ی ولتاژ منهای زاویه‌ی جریان) منظور خواهیم کرد. اگر  $\varphi$  مثبت باشد، – یعنی در جهت مثلثاتی از  $\vec{I}$  به  $\vec{V}$  برسیم – جریان را پس فاز و اگر  $\varphi$  منفی باشد، – یعنی در خلاف جهت مثلثاتی از  $\vec{I}$  به  $\vec{V}$  برسیم – جریان را پیش فاز می‌نامند.

از آن جا که انرژی (کار) از حاصل ضرب توان در زمان به دست می‌آید ( $W = P \cdot t$ ) و چون هر دو

کمیت توان و زمان کمیت اسکالار هستند، حاصل ضرب آن‌ها یعنی انرژی نیز کمیت اسکالار است.

**مثال ۳:** بردارهای  $\vec{F}_1 = ۱\text{ وحدت}$  و  $\vec{F}_2 = ۶\text{ وحدت}$  با هم زاویه‌ی  $۶^\circ$  درجه می‌سازند.

حاصل ضرب داخلی  $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2$  را معین کنید.

راه حل:

$$A = \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = |\vec{F}_1| |\vec{F}_2| \cos 6^\circ$$


$$A = ۱ \times ۶ \times \left(\frac{1}{2}\right) = ۳\text{ واحد}$$

## ۲-۹ نمایش برداری امواج متناوب سینوسی

موج سینوسی  $y = y_m \sin(\omega t)$  را مطابق شکل ۲-۱۴ در نظر می‌گیریم. در هر لحظه می‌توان

دامنه‌ی این موج را از تصویر بردار چرخان  $\vec{y}$  بر روی محور سینوس‌ها در دایره‌ی مثلثاتی معین کرد.

بردار چرخان  $\vec{y}$  با سرعت زاویه‌ای  $\omega$  در جهت مثلثاتی دوران می‌کند.

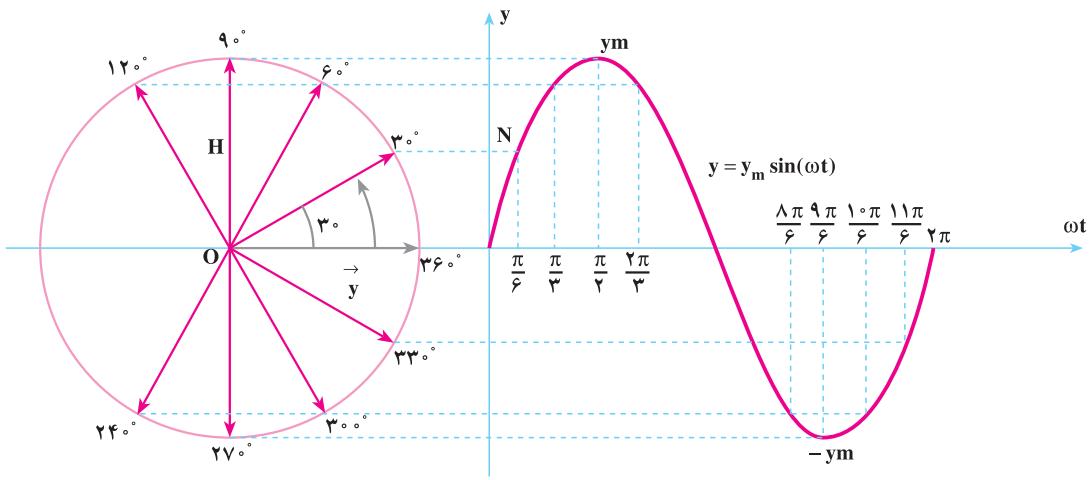


شکل ۲-۱۴

دامنه‌ی موج در  $\omega t = \frac{\pi}{6}$ ، با نقطه‌ی N در روی منحنی سینوسی نشان داده شده است. این


دامنه برابر پاره خط  $\overline{OH}$  است. پاره خط  $\overline{OH}$  تصویر بردار  $\vec{y}$  در موقعیت  $\vec{ON}$  است که نسبت به موقعیت صفر،  $30^\circ$  در جهت مثلثاتی دوران کرده است.

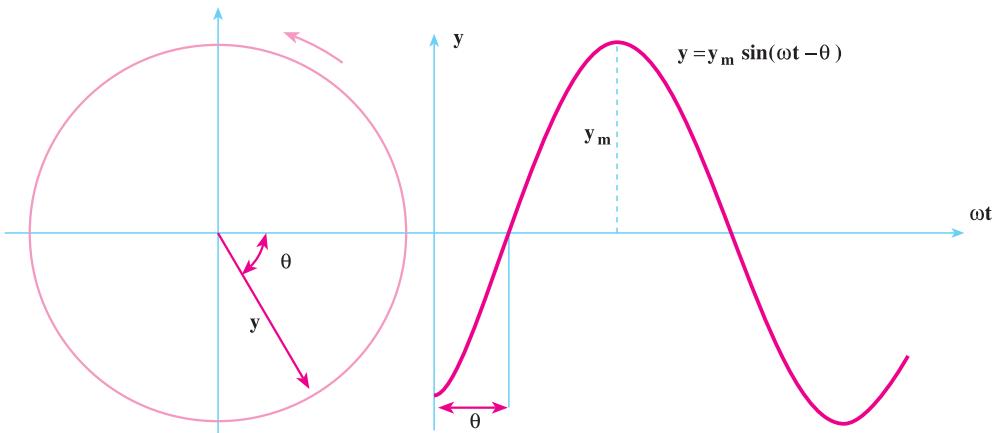امواج سینوسی، ممکن است از مبدأ مختصات شروع نشوند. مثلاً موج شکل ۲-۱۵ درجه عقب تر از مبدأ مختصات شروع می‌شود و به اصطلاح  $\theta$  درجه پس فاز است. بردار این موج نسبت به محور  $x$  ها ( $\omega t$ )،  $\theta$  درجه پس فاز رسم می‌شود.



۲-۱۵

در شکل ۲-۱۶ دو موج  $i = I_m \sin(\omega t + \theta_i)$  و  $v = V_m \sin(\omega t - \theta_v)$  نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌کنید، بردار  $\vec{V}$  متناسب با دامنه  $V_m$  به اندازه  $\theta_v^{\circ}$ - عقب تر از محور  $x$  ها ( $\omega t$ ) رسم شده است. بردار  $\vec{I}$  متناسب با دامنه  $I_m$ ، به اندازه  $\theta_i^{\circ} + 90^{\circ}$  جلوتر رسم می‌شود. روشن است اختلاف فاز دو بردار  $\vec{V}$  و  $\vec{I}$ ،  $\phi = -\theta_v - \theta_i = -(\theta_v + \theta_i)$  خواهد بود. علامت  $\phi$  منفی است، زیرا جریان پیش فاز است.

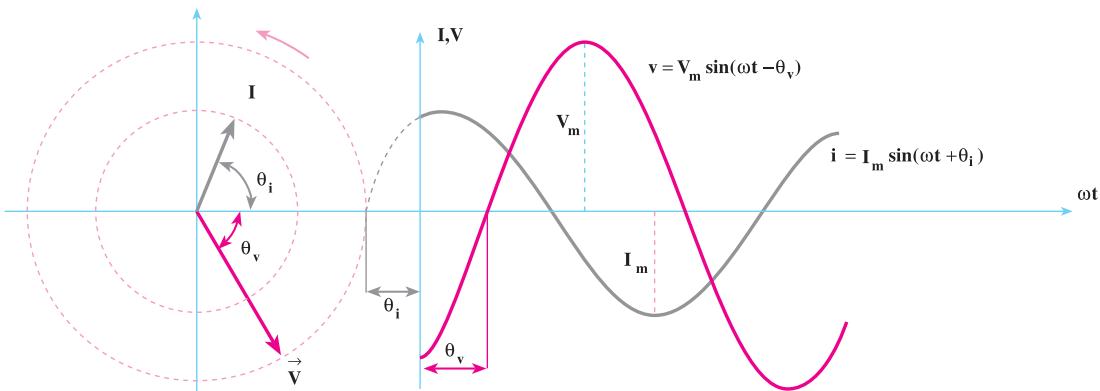

۲-۱۶

برای نشان دادن جریان و ولتاژ سینوسی به صورت برداری، در شکل های ۱۴-۲ تا ۱۶-۲ اندازه‌ی بردارها برابر دامنه‌ی ماکریم موج جریان و ولتاژ رسم شده است. از آنجا که در محاسبه‌ها معمولاً مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان به کار می‌رود، می‌توان اندازه‌ی این بردارها را برابر با مقدار دامنه‌ی مؤثر امواج رسم کرد.

**مثال ۴:** معادله‌ی زمانی دو کمیت جریان و ولتاژ به صورت  $v = 20\sqrt{2} \sin(50^\circ t - 60^\circ)$  و  $P = \vec{V} \cdot \vec{I} = 200\sqrt{2} \sin(50^\circ t)$  است. پس از رسم بردارهای فاز  $\vec{I}$  و  $\vec{V}$ ، حاصل ضرب عددی  $I$  را معین کنید.

راه حل: در رسم بردارهای فاز، لازم است دامنه‌ی مؤثر و زاویه‌ی فاز بردارها تعیین گردد و در محورهای مختصات با توجه به پس فاز یا پیش فاز بودن آن‌ها رسم شود. بردار جریان دارای مقدار مؤثر  $|I| = \frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 20\sqrt{2}$  و بردار ولتاژ دارای مقدار مؤثر  $|V| = \frac{200\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 200\sqrt{2}$  است. زاویه‌ی فاز بردار جریان  $-60^\circ$  و زاویه‌ی فاز ولتاژ  $60^\circ$  است. بنابراین، اختلاف فاز بین بردار جریان و ولتاژ برابر  $60^\circ = \theta_v - \theta_i$  خواهد بود و مقدار آن  $60^\circ = 60^\circ - (-60^\circ) = 120^\circ$  درجه محاسبه می‌شود.

$$P = \vec{V} \cdot \vec{I} = |V||I|\cos\varphi$$

$$P = \frac{200\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \times \frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \cos 60^\circ = 2000W$$

## ۱۰-۲- توان الکتریکی

انرژی الکتریکی تولیدی با مصرفی در یک ثانیه را **توان الکتریکی** می‌گویند. اگر آهنگ جذب یا تولید انرژی الکتریکی یک دستگاه ثابت باشد، توان دستگاه، مقدار کار انجام یافته در واحد زمان است و از رابطه‌ی  $P = \frac{W}{t}$  تعیین می‌شود. واحد کار، ژول و واحد زمان، ثانیه است. یک ژول بر ثانیه را وات (واحد توان) می‌گویند. هر هزار وات یک کیلووات (KW) و هر یک میلیون وات یک مگاوات (MW) نامیده می‌شود.

$$1KW = 1000W \quad (\text{یک کیلو وات})$$

$$1MW = 10^6 W \quad (\text{یک مگا وات})$$

در جریان متناوب (AC) توان الکتریکی در چندین مفهوم بررسی می‌شود. این مفاهیم عبارت‌اند از :

توان ظاهری<sup>۱</sup>، توان مؤثر<sup>۲</sup>، توان غیر مؤثر<sup>۳</sup>.

**۱-۱-۲- توان مؤثر :** مقدار  $P_e$  را **توان مؤثر** یا توان مفید می‌گویند. در مدارهای الکتریکی این توان، کار مؤثر را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی‌های دیگر توسط توان الکتریکی قابل توجیه است. ضمناً در مقاومت‌های اهمی، این توان به صورت انرژی حرارتی ظاهر می‌شود و از رابطه‌ی  $P_e = V_e I_e \cos \varphi$  به دست می‌آید. در این رابطه  $\cos \varphi$  را ضریب **توان** می‌گویند. هر چه ضریب توان به یک تزدیک‌تر شود، اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ( $\varphi$ ) به صفر تزدیک می‌شود و توان مؤثر افزایش می‌یابد. در سیستم SI واحد توان مؤثر «وات» [W] است.

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi \quad [W] \quad (2-16)$$

**۱-۱-۲- توان غیر مؤثر :** در عناصر غیر فعال نظیر مقاومت‌های سلفی و خازنی، توان غیر مؤثری ظاهر می‌شود که نمی‌توان آن را به کار مفید تبدیل کرد. این توان به شکل موج سینوسی بین مصرف‌کننده و شبکه رفت و برگشت می‌کند و کاری انجام نمی‌دهد. در شبکه‌های الکتریکی به هنگام بهره‌گیری از خواص سلفی و خازنی در ایجاد میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی، توان غیر مؤثر به طور ناخواسته در شبکه ظاهر می‌شود. این امر موجب می‌شود که مولدها نتوانند در جریان نامی توان مفید کامل به شبکه تحويل دهنند. در سیستم SI واحد توان غیر مؤثر «وار» [VAR] است. توان غیر مؤثر با رابطه‌ی  $P_d = V_e I_e \sin \varphi$  [VAR] بیان می‌شود :

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi \quad [VAR] \quad (2-17)$$

چون در خازن‌ها جریان پیش‌فاز است،  $\theta_v - \theta_i = \varphi$  منفی می‌شود و توان  $P_d$  را با علامت منفی خواهیم داشت. از آنجا که در مقاومت‌های سلفی  $\theta_v - \theta_i > 0$  است، توان غیر مؤثر با علامت مثبت خواهد شد.

واحد توان غیر مؤثر در سیستم SI، ولت آمپر راکتیو است و با نماد V.A.R نشان داده KV.A.R می‌شود. هزار ولت آمپر راکتیو را کیلو ولت آمپر راکتیو می‌گویند و با علامت اختصاری R

۱- توان ظاهری را با علامیم اختصاری  $P_s$  یا S نشان می‌دهند.

۲- توان مؤثر را توان راکتیو، واته و مفید نیز می‌گویند و آن را با علامیم اختصاری  $P_e$ ،  $P_a$ ،  $P_W$  و P نشان می‌دهند.

۳- توان غیر مؤثر را توان راکتیو، دواته، غیرمفید نیز می‌گویند و آن را با علامیم اختصاری  $P_d$  و  $P_r$  و Q نشان می‌دهند.

نشان می دهند. یک مگا ولت آمپر راکتیو (MV.A.R) برابر یک میلیون ولت آمپر راکتیو است.

### ۳-۱-۲- توان ظاهری: حاصل ضرب ولتاژ و جریان مؤثر را **توان ظاهری** می گویند و

آن را با علامت اختصاری  $P_s$  یا  $S$  نشان می دهند. در سیستم SI، واحد توان ظاهری ولت آمپر (V.A) است. هزار برابر V.A را کیلو ولت آمپر می گویند و با علامت اختصاری K.V.A نشان می دهد. یک میلیون برابر V.A را مگا ولت آمپر می نامند و علامت اختصاری مشخصه‌ی آن M.V.A است. توان ظاهری از رابطه‌ی ۲-۱۸ به دست می آید.

$$P_s = V_e I_e \quad [V.A] \quad (2-18)$$

### ۴-۱-۲- ارتباط توان مفید و غیر مفید با توان ظاهری: بر اساس روابط ۲-۱۶ و

۲-۱۷ می توان نوشت:

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi \quad [W]$$

اگر روابط ۲-۱۶ و ۲-۱۷ را مجدور کنیم، خواهیم داشت:

$$P_e' = V_e' I_e' \cos' \varphi \quad (2-19)$$

$$P_d' = V_e' I_e' \sin' \varphi \quad (2-20)$$

توجه داشته باشید اگر مقدار  $P_d$  منفی هم باشد،  $P_d'$  همیشه مثبت است. دو رابطه‌ی ۲-۱۹ و ۲-۲۰ را جمع می کنیم. با توجه به این که  $\sin' \alpha + \cos' \alpha = 1$  است،

خواهیم داشت:

$$P_e' + P_d' = V_e' I_e' \cos' \varphi + V_e' I_e' \sin' \varphi$$

$$P_e' + P_d' = V_e' I_e' (\sin' \varphi + \cos' \varphi)$$

بنابراین:


$$P_e' + P_d' = V_e' I_e' = (V_e I_e)^2$$

با توجه به رابطه‌ی ۲-۱۸،  $V_e I_e$  توان ظاهری است؛ بنابراین:

$$P_e' + P_d' = P_s'$$

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} \quad (2-21)$$

**۱۰-۲-۵- مثلث توان‌ها:** با توجه به رابطه‌ی ۲-۲۱، می‌توان گفت  $P_s$  توان ظاهري و تر مثلث قائم الزاويه‌ای است که دو ضلع قائم آن توان‌های مؤثر و غير مؤثر هستند. در رسم مثلث توان‌ها، توان مؤثر  $P_e$  را در راستاي محور  $X$ ها رسم می‌کنند. از آنجا که در مقاومت خازني و مقاومت سلفي خالص، جريان‌ها از ولتاژ به ترتيب  $90^\circ$  درجه پيش فاز و  $90^\circ$  درجه پس فاز است، اختلاف فاز  $\varphi$  در مقاومت خازني منفي و مقاومت سلفي مثبت خواهد بود. به همين علت، توان راكتيو مربوط به مقاومت سلفي مثبت و بالاي محور  $y$ ها و توان راكتيو مربوط به خازني منفي پايان محور  $y$ ها رسم می‌شوند. توان‌های راكتيو در مقاومت سلفي و خازني به علت آن که  $180^\circ$  درجه با هم اختلاف فاز دارند، در جهت خلاف يك ديگر بر شبکه تأثير خواهند گذاشت. اگر شبکه از چندين شاخه تشکيل شده باشد، می‌توانيم، توان شاخه‌ها را به دنبال هم رسم کنيم و توان مؤثر و غير مؤثر كل شبکه را به دست آوريم و آن‌گاه توان ظاهري را معلوم کنيم.

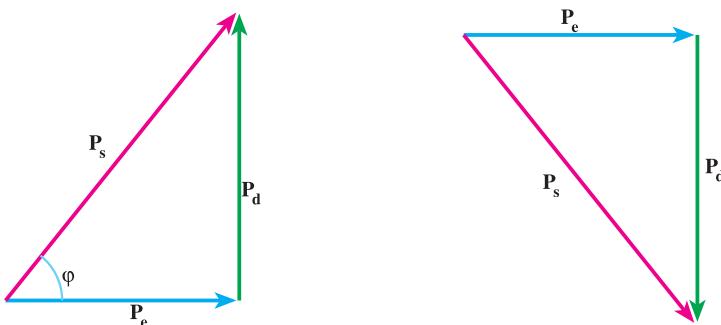

الف: مثلث توان‌ها با توان راكتيو منفي (خازني)  
(پيش فاز  $< 90^\circ$ )

ب: مثلث توان‌ها با توان راكتيو منفي (سلفي)  
(پس فاز  $> 90^\circ$ )

شکل ۱۷-۲- مثلث توان‌ها

در مثلث توان‌ها می‌توان نوشت:

$$P_e = P_s \cos \varphi, \quad P_d = P_s \sin \varphi$$

$$\tan \varphi = \frac{P_d}{P_e} \Rightarrow P_d = P_e \tan \varphi$$

**مثال ۵:** در يك مدار الکتریکی معادله‌ی ولتاژ  $v = ۲۰\sin(\omega t + ۸0^\circ)$  و معادله‌ی جريان  $i = ۵\sin(\omega t + ۲0^\circ)$  است. توان‌های حقيقي، غير مؤثر و ظاهري مدار را به دست آوريده و مثلث توان‌ها را رسم کنيد.

راه حل:

$$V_m = 200V \Rightarrow V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{200}{\sqrt{2}} = 100\sqrt{2}V$$

$$I_m = 5A \Rightarrow I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = 2.5\sqrt{2}A$$

$$\varphi = \theta_v - \theta_i$$

اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ از تفاوت زاویه فازهای بردار ولتاژ و جریان به دست می‌آید.

$$\varphi = 8^\circ - 2^\circ = 6^\circ$$


$$P_e = V_e I_e \cos \varphi = 100\sqrt{2} \times 2.5\sqrt{2} \cos 6^\circ = 250W$$

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi = 100\sqrt{2} \times 2.5\sqrt{2} \sin 6^\circ = 432 V.A.R$$

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2}$$

$$P_s = \sqrt{250^2 + 432^2} = 500V.A$$

شکل ۱۸-۲—مثلث توانها

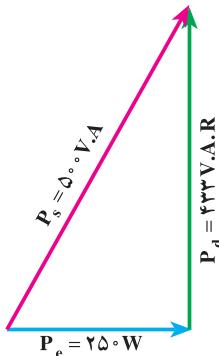

**مثال ۶:** یک شبکه‌ی الکتریکی دارای مصرف‌کننده‌هایی با مشخصات زیر است :

$$P_s = 300V.A \quad , \quad \varphi = 3^\circ \quad ۱- مصرف‌کننده‌ی شماره‌ی ۱$$

$$P_e = 200W \quad , \quad \varphi = -6^\circ \quad ۲- مصرف‌کننده‌ی شماره‌ی ۲$$

$$P_d = 400V.A.R \quad , \quad P_s = 500V.A \quad ۳- مصرف‌کننده‌ی شماره‌ی ۳$$

مثلث توان‌های مصرف‌کننده‌ها را به دنبال هم رسم کنید و توان مؤثر، راکتیو و ظاهری شبکه را به دست آورید.

راه حل:

برای مصرف‌کننده‌ی شماره‌ی ۱ داریم :

$$P_{s_1} = 30 \text{ V.A} \quad , \quad \varphi_1 = 30^\circ$$

$$P_{e_1} = P_{s_1} \cos \varphi_1 = 30 \cos 30^\circ = 15\sqrt{3} = 25.9 / \lambda \text{ W}$$


$$P_{d_1} = P_{s_1} \sin \varphi_1 = 30 \sin 30^\circ = 15 \text{ V.A.R}$$

برای مصرف کننده‌ی شماره‌ی ۲ داریم :

$$P_{e_2} = 20 \text{ W} \quad , \quad \varphi_2 = -60^\circ$$

$$P_{s_2} = \frac{P_{e_2}}{\cos \varphi_2} = \frac{20}{\cos(-60^\circ)} = 40 \text{ V.A}$$
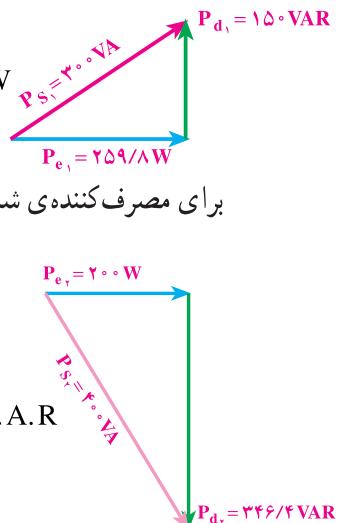
$$P_{d_2} = P_e \tan \varphi_2 = 20 \tan(-60^\circ) = -20\sqrt{3} = -34.6 / \lambda \text{ V.A.R}$$




برای مصرف کننده‌ی شماره‌ی ۳ داریم :

$$P_{d_3} = 40 \text{ V.A.R} \quad , \quad P_{s_3} = 50 \text{ V.A}$$

$$P_{s_3} = P_{e_3} + P_{d_3}$$

$$50 = P_{e_3} + 40 \Rightarrow P_{e_3} = 10 \text{ V.A}$$

$$P_{e_3} = 30 \text{ W}$$

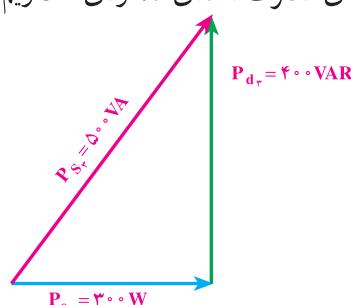


با توجه به شکل ۱۹-۲ می‌توان نوشت :

$$P_e = P_{e_1} + P_{e_2} + P_{e_3} = 25.9 / \lambda + 20 + 30 = 75.9 / \lambda \text{ W}$$

$$P_d = P_{d_1} + P_{d_2} + P_{d_3} = 15 - 34.6 / \lambda + 40 = 20.3 / \lambda \text{ V.A}$$

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{75.9 / \lambda^2 + 20.3 / \lambda^2}$$


$$P_s = 8.6 / \lambda \text{ V.A}$$

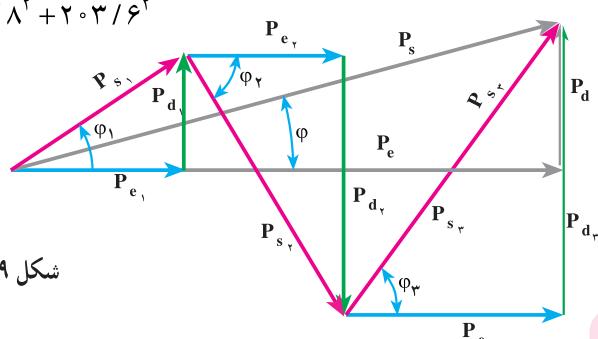

شکل ۱۹



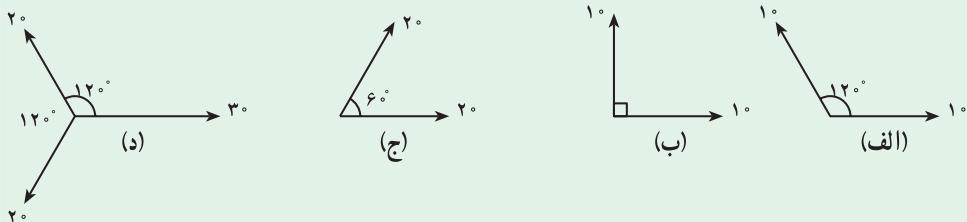۱- برآیند بردارهای اشکال زیر را به دو روش تحلیلی و هندسی به دست آورید.



$$\text{جواب: } \text{الف} = 10, \text{ ب} = 14/1, \text{ ج} = 34/6, \text{ د} = 10$$

۲- دو بردار  $\vec{F}_1 = 10$  و  $\vec{F}_2 = 20$  مفروض است. اگر زاویه بین دو بردار  $\alpha = 60^\circ$  باشد، مطلوب است:

$$\text{الف} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\text{جواب: } \text{الف} = 20, \text{ ب} = 100, \text{ پ} = 17/3, \text{ س} = 26/4$$

۳- برآیند دو بردار  $\vec{R} = 3\vec{F}_1 + 4\vec{F}_2$  می باشد زاویه بین این دو بردار چند درجه است؟

$$\alpha = 90^\circ$$

۴- در یک مدار الکتریکی معادله ولتاژ و جریان به ترتیب  $V = 200 \sin(100t)$  و  $i = 10 \sin(100t - 53^\circ)$  مطلوب است الف- رسم دیاگرام برداری ب- محاسبه توانهای حقیقی، غیرحقیقی و ظاهری مدار.

$$\text{جواب: } W = 433, V_A = 250, \text{ VAR} = 800$$

۵- در یک مدار الکتریکی، معادله ولتاژ و جریان به ترتیب  $V = 50\sqrt{2} \sin(250t)$  و  $i = 10\sqrt{2} \sin(250t + 30^\circ)$  است. مطلوب است:

الف- رسم دیاگرام برداری

ب- محاسبه توانهای حقیقی، غیرمؤثر و ظاهری مدار.

$$\text{جواب: } W = 433, V_A = 250, \text{ VAR} = 800$$

۶- توان مؤثر و غیر مؤثر یک مصرف کننده با توان ظاهری  $100\text{VA}$  و ضریب توان  $8/10$  پس فاز را به دست آورید.

جواب :  $80\text{W}$  و  $+60\text{VAR}$

۷- در یک شبکه‌ی الکتریکی دو مصرف کننده با مشخصات زیر وجود دارند :

$$\text{بار شماره‌ی یک} : \text{پس فاز } 8/10 \text{ KW}, \cos\varphi = 0.8$$

$$\text{بار شماره‌ی دو} : \text{پیش فاز } 2\sqrt{3}\text{KW}, P_{d_2} = 2K.V.A.R, P_{e_2} = 2\sqrt{3}\text{KW}$$

مطلوب است :

الف- رسم مثلث توان‌ها به دنبال همیگر

ب- محاسبه‌ی ضریب قدرت کل شبکه

جواب :  $\cos\varphi = 0.97$


۸- یک شبکه‌ی الکتریکی با دو بار به مشخصات زیر مفروض است. ضریب قدرت شبکه با در نظر گرفتن دو بار با هم چه قدر است؟

$$\text{بار شماره‌ی یک} : P_{e_1} = 100\text{W}, P_{S_1} = 100\sqrt{2}\text{V.A} \text{ پس فاز.}$$

$$\text{بار شماره‌ی دو} : P_{d_2} = 40\text{V.A.R}, P_{S_2} = 40\sqrt{2}\text{V.A} \text{ پیش فاز.}$$

جواب :  $\cos\varphi = 0.91$

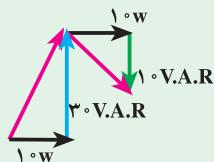۹- دیاگرام توان یک مدار الکتریکی جریان متناوب مطابق شکل زیر است. ضریب توان کل شبکه چه قدر است؟



جواب :  $\cos\varphi = 0.7$

## فصل سوم

### مدارهای L - R جریان متناوب

#### هدف‌های رفتاری


در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- مقادیر جریان، ولتاژ، اختلاف فاز، مقاومت ظاهری، ضریب توان، توان‌های مؤثر، غیرمؤثر، ظاهری را در مدارهای L - R (سری و موازی) محاسبه کند.
- ۲- دیاگرام برداری ولتاژها را در مدارهای L - R سری و جریان‌ها را در مدارهای L - R موازی رسم کند.
- ۳- ضریب کیفیت مدارهای L - R سری و موازی را محاسبه کند.
- ۴- اثر تغییرات فرکانس را بر مقاومت ظاهری، جریان و ضریب قدرت در مدارهای L - R سری و موازی تشریح کند.
- ۵- منحنی‌های اثر تغییرات فرکانس بر روی پارامترهای امپدانس و جریان در مدارهای L - R سری و موازی را با استفاده از معادله آن و از طریق نقطه‌یابی رسم کند.
- ۶- معادلات زمانی ولتاژ و جریان عناصر در مدارهای RL سری و موازی را به دست آورد.
- ۷- مدارهای RL سری را به موازی و بالعکس تبدیل کند.

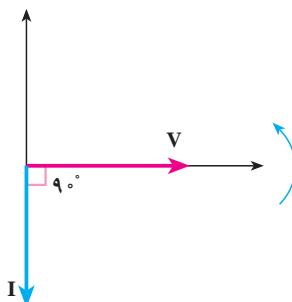
#### ۱-۳-۱ مقدمه

در سال گذشته، رفتار مقاومت اهمی خالص و سلف خالص را در جریان متناوب خواندیم و آموختیم که جریان و ولتاژ دو سر مقاومت اهمی، هم‌فاز هستند؛ یعنی، منحنی تغییرات جریان و ولتاژها با هم به حد اکثر یا حداقل می‌رسد. در سلف خالص، جریان از ولتاژ دو سر آن،  $90^\circ$  درجه‌ی

الکتریکی عقب تر است. با توجه به منحنی تغییرات جریان و ولتاژ در عناصر اهمی و سلفی خالص، دیاگرام برداری جریان و ولتاژ مطابق شکل های ۳-۱ و ۳-۲ خواهد بود.




ب : دیاگرام برداری جریان و ولتاژ

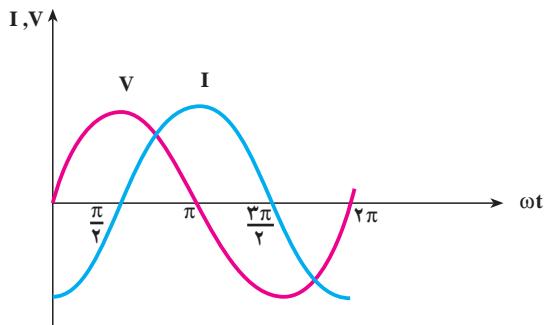


الف : منحنی تغییرات جریان و ولتاژ

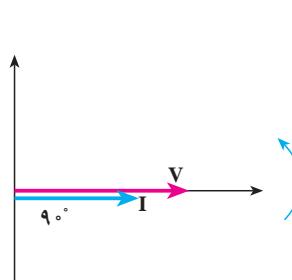شکل ۱-۳-منحنی تغییرات و دیاگرام برداری جریان و ولتاژ در سلف خالص



ب : دیاگرام برداری ولتاژ و جریان

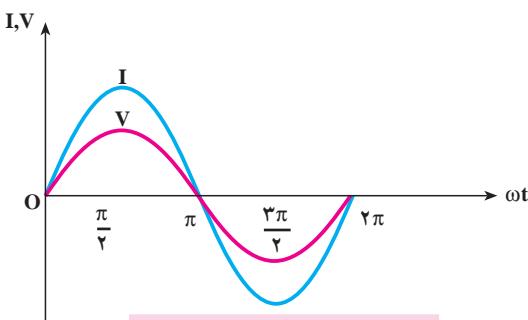

الف : منحنی تغییرات ولتاژ و جریان

شکل ۱-۳- منحنی تغییرات جریان و ولتاژ در مقاومت اهمی خالص و دیاگرام برداری آنها

## ۱-۳-۲- مدار معادل الکتریکی یک سلف حقيقی

وجود مدارهای سلفی در موتورها، مولدها، ترانسفورماتورها و دستگاههای اندازه‌گیری الکتریکی و مدارات الکترونیکی و مخابراتی ایجاب می کند تا این عنصر را از منظر واقعی آن مطالعه کنیم. از آنجا که یک سیم پیچ (بوین) از هادی



شکل ۳-۳- مدل یک مقاومت سلفی حقيقی

الکتریکی با یک طول معین ساخته می شود و با توجه به رابطه  $R = \frac{1}{A}$ ، سلف حقيقی علاوه بر راکتانس از مقاومت اهمی نیز برخوردار است، رفتار سلف حقيقی با رفتار مقاومت های سلف خالص (ایدهآل) در مدارهای الکتریکی متفاوت خواهد بود. از این رو، یک سلف رامطابق شکل ۳-۳ به صورت یک راکتانس القابی و یک مقاومت اهمی سری با آن مدل می کند. راکتانس القابی را با  $X_L$  نشان می دهند که، با توجه به رابطه  $X_L = 2\pi fL$  به فرکانس شبکه بستگی دارد. در جریان DC به علت  $f = 0$ ، راکتانس سلف، صفر است و سلف فقط خاصیت اهمی خواهد داشت. مقاومت یک سیم پیچ در جریان DC کمتر از مقاومت آن در جریان متناوب است. مقاومتی که یک سلف واقعی در جریان متناوب نشان می دهد، مقاومت ظاهری یا **امپدانس**<sup>۱</sup> نامیده می شود، و آن را با  $Z$  نشان می دهند که واحد آن اهم است. مقاومت ظاهری عناصر غیرفعال الکتریکی در جریان متناوب از رابطه عمومی ۳-۱ محاسبه می شود.

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{V_m}{I_m} \quad (3-1)$$


$$V_e = ZI_e \quad V_m = ZI_m \quad (3-2)$$

### ۳-۳- محاسبه امپدانس مدار $L - R$ سری

مدار ساده‌ی یک مقاومت اهمی و یک مقاومت سلفی با اتصال سری در شکل ۳-۴ نشان داده شده است. این مدار می‌تواند معادل مدار یک سیم پیچ با یک مقاومت القابی حقيقی باشد. در این مدار سری جریان  $I_e$ ، از مقاومت اهمی  $R$  و راکتانس القابی  $X_L$  عبور می‌کند. بنابراین، ولتاژهای دو سر مقاومت اهمی و مقاومت سلفی مطابق روابط ۳-۳ و ۳-۴ خواهند بود.

$$V_R = R \cdot I_e \quad (3-3)$$

$$V_L = X_L \cdot I_e = 2\pi fL \cdot I_e = L\omega I_e \quad (3-4)$$

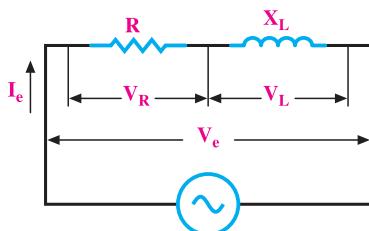

شکل ۳-۴- مدار الکتریکی  $R - L$  سری


۱- Impedance

ولتاژ  $V_R$  با جریان  $I_e$  هم فاز است ولی ولتاژ  $V_L$  از جریان  $I_e$ ،  $90^\circ$  درجه الکتریکی جلوتر خواهد بود.  $V_R$  و  $V_L$  هم فاز نیستند؛ بنابراین، برای محاسبه‌ی  $V_e$  از جمع برداری  $\vec{V}_e = \vec{V}_R + \vec{V}_L$  استفاده می‌شود. از آنجا که جریان در همه‌ی عناصر مدارهای سری یکسان است، برای محاسبه‌ها و تحلیل مدار، جریان را مبنای قرار می‌دهند و بقیه‌ی مشخصات مدار را براساس جریان تعیین می‌کنند. اگر معادله‌ی زمانی جریان را به صورت  $i = I_m \sin \omega t$  فرض کنیم، معادله‌های زمانی ولتاژ  $V_R$  و  $V_L$  از روابط ۳-۵ و ۳-۶ تعیین خواهند شد.

$$V_R = R \cdot I_m \sin \omega t \quad (3-5)$$

$$V_L = X_L \cdot I_m \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (3-6)$$

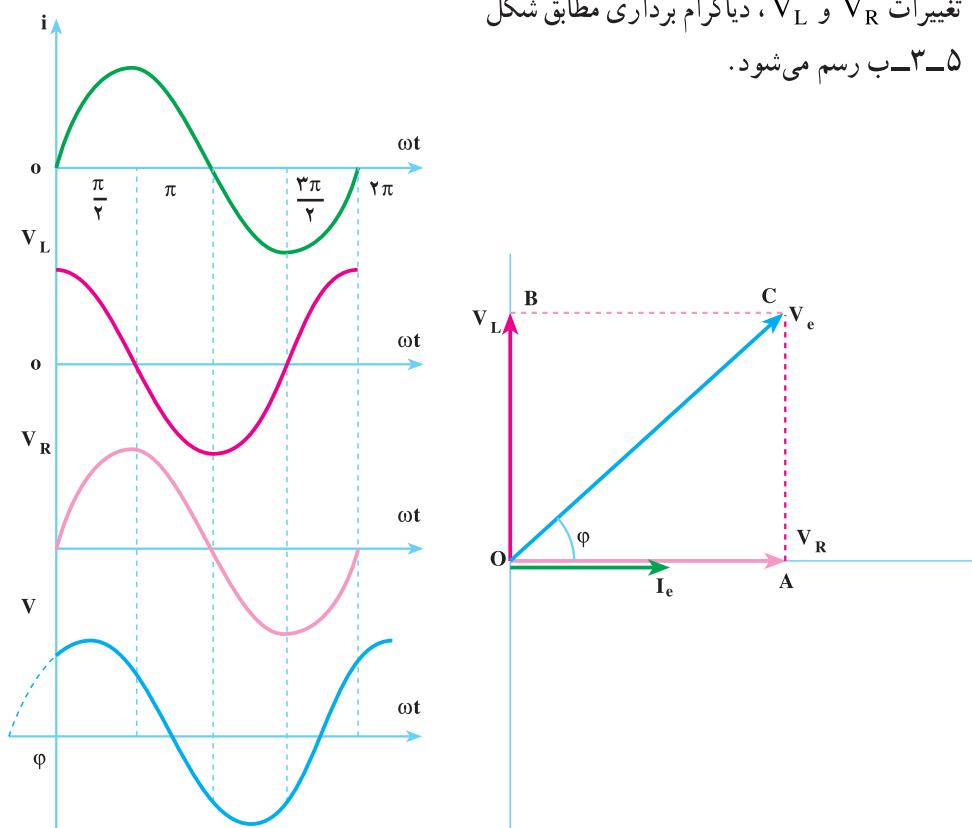از روابط ۳-۵ و ۳-۶ با توجه به منحنی تعییرات  $V_R$  و  $V_L$ ، دیاگرام برداری مطابق شکل ۳-۵-ب رسم می‌شود.



الف : منحنی تعییرات  $i, V, V_L, V_R$  در مدار  $R - L$  سری

ب : دیاگرام برداری مدار  $R - L$  سری

شکل ۳-۵

از شکل ۳-۳-ب دیاگرام برداری، می‌توان نوشت :

$$\begin{aligned}\vec{OC} &= \vec{OA} + \vec{AC} \\ \vec{OA} &= \vec{V_R} \\ \vec{OC} &= \vec{V_e} \\ \vec{AC} &= \vec{OB} = \vec{V_L} \\ \vec{V_e} &= \vec{V_R} + \vec{V_L} \end{aligned} \quad (3-7)$$

با منظور کردن روابط ۳-۲، ۳-۳ و ۳-۴ در رابطه‌ی ۳-۷ خواهیم داشت :

$$\begin{aligned}(ZI_e)^\circ &= (I_e R)^\circ + (I_e X_L)^\circ \\ I_e Z^\circ &= I_e R^\circ + I_e X_L^\circ = I_e (R^\circ + X_L^\circ) \end{aligned} \quad (3-8)$$

اگر طرفین رابطه‌ی ۳-۸ را به  $I_e$  تقسیم کنیم، امپدانس مدار  $L - R$  سری مطابق رابطه‌ی ۳-۹ بدست خواهد آمد.

$$\begin{aligned}Z^\circ &= R^\circ + X_L^\circ \\ Z &= \sqrt{R^\circ + X_L^\circ} \end{aligned} \quad (3-9)$$

### ۳-۴-۱ اختلاف فاز و ضریب توان مدار $L - R$ سری

**۳-۴-۱ اختلاف فاز:** زاویه‌ی بین ولتاژ  $V_e$  و جریان  $I_e$  را **اختلاف فاز** می‌گویند و با حرف  $\phi$  نشان می‌دهند.

از شکل ۳-۵-ب زاویه‌ی  $\phi$  مطابق رابطه‌ی  $3-1$  در مدار  $L - R$  سری محاسبه می‌شود.

$$\tan \phi = \frac{AC}{OA} = \frac{V_L}{V_R} = \frac{I_e \cdot X_L}{I_e \cdot R} = \frac{X_L}{R} = \frac{L\omega}{R} \quad (3-10)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{X_L}{R} \quad (3-11)$$

**۳-۴-۲ ضریب توان  $\cos \phi$ :** کسینوس زاویه‌ی  $\phi$  را **ضریب توان مفید مدار  $L - R$  سری** می‌گویند. از شکل ۳-۵-ب می‌توان مقدار آن را تعیین کرد  $\cos \phi$ . به ضریب توان معروف است و منظور از آن همان ضریب توان مفید است اما کلمه‌ی مفید یا مؤثر در اصطلاح  $\cos \phi$  بیان نمی‌شود.

$$\cos \phi = \frac{OA}{OC} = \frac{V_R}{V_e} = \frac{I_e \cdot R}{I_e \cdot Z}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} \quad (3-12)$$

$$R = Z \cos\varphi \quad (3-13)$$

ضریب توان یکی از مشخصه‌های مهم مدارهای الکتریکی است و به صورت  $\cos\varphi$  یا  $p.f.$  نشان داده می‌شود.

برای توان غیر مؤثر نیز ضریب توان تعریف می‌شود و آن را با  $\sin\varphi$  نشان می‌دهند. از شکل ۳-۵ ب مقدار ضریب توان غیر مؤثر مطابق رابطه‌ی ۳-۱۴ محاسبه می‌شود.

$$\sin\varphi = \frac{AC}{OC} = \frac{V_L}{V_e} = \frac{I_e \cdot X_L}{I_e Z} = \frac{X_L}{Z} \quad (3-14)$$

$$\sin\varphi = \frac{X_L}{Z} \quad (3-14)$$

### ۳-۵-۳-۱ توان های مدار L-R سری

۳-۵-۱ توان اکتیو (مؤثر) : مدار L-R، از مقاومت اهمی و مقاومت سلفی تشکیل می‌شود و عبور جریان از مقاومت اهمی موجب می‌شود که توان مفید در مدار L-R سری به مصرف برسد. بنابراین، توان مؤثر در مدار L-R، فقط در مقاومت اهمی مصرف می‌شود. مقدار توان مؤثر در مدار L-R سری را براساس روابط زیر محاسبه می‌کنند.

$$P_e = I_e^2 R \quad (3-15)$$

$$Z = \frac{V_e}{I_e} \quad (3-16)$$

$$R = Z \cos\varphi \quad (3-17)$$

با جایگزینی روابط ۳-۱۶ و ۳-۱۷ در رابطه‌ی ۳-۱۵ خواهیم داشت :

$$P_e = I_e^2 \times Z \cos\varphi = I_e^2 \times \frac{V_e}{I_e} \times \cos\varphi \quad (3-18)$$

$$P_e = V_e I_e \cos\varphi$$

۳-۵-۲ توان غیر مؤثر (راکتیو یا دواته) : وجود مقاومت القایی در مدار L-R سری موجب می‌شود مدار توان غیر مؤثر داشته باشد. مقدار این توان از رابطه‌های زیر به دست می‌آید :

$$P_d = I_e \cdot X_L = I_e \cdot L\omega \quad (3-19)$$

از رابطه‌ی ۳-۱۴ می‌توان نتيجه گرفت:

$$X_L = Z \sin \varphi \quad (3-20)$$

اگر در رابطه‌ی ۱۹-۳ به جای  $X_L$  مقدار آن را از رابطه‌ی ۲۰-۳ جایگزین کیم، خواهیم داشت:

$$P_d = I_e \times Z \sin \varphi = I_e \times \frac{V_e}{I_e} \times \sin \varphi$$

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi \quad (3-21)$$

**۳-۵-۳ توان ظاهري:** با توجه به رابطه‌های ۲۴، ۲-۲۱ و ۳-۲۱ توان ظاهري در

مدار  $L - R$  سري با استفاده از رابطه‌ی ۲۲-۳ محاسبه می‌شود. چون  $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$ :

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{(V_e I_e \cos \varphi)^2 + (V_e I_e \sin \varphi)^2} = V_e I_e [V.A] \quad (3-22)$$

### ۳-۳- ضریب کیفیت مدار $L - R$ سری (Quality Factor)

ضریب کیفیت مدارهای الکتریکی در حالت عام به صورت رابطه‌ی ۲۳-۳ تعریف می‌شود.

$$Q = \frac{2\pi}{\text{ماکریم انرژی ذخیره شده}} \quad (\text{ماکریم انرژی ذخیره شده})$$

انرژی مصرفی کل در هر سیکل

$$Q = \frac{\text{ماکریم انرژی ذخیره شده}}{\text{انرژی مصرفی کل در هر سیکل}} \quad (3-23)$$

به عبارت دیگر، ضریب کیفیت بیانگر خاصیت مدار است که تا چه حد سلفی، خازنی یا اهمی است.

برای به دست آوردن رابطه‌ی ضریب کیفیت به کارگیری روابط (\*) و (\*\*) در اثبات ضروری است. در زیر با چگونگی مراحل رسیدن به رابطه‌ی نهایی آشنا می‌شویم.

$$I_m = \sqrt{2} I_e \quad (*)$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (**)$$

همان‌طوری که اشاره شد:

$$Q = \frac{\text{ماکریم انرژی ذخیره شده}}{\text{انرژی مصرفی در هر سیکل}} = \frac{2\pi}{\omega} \frac{W_L}{W_R}$$

$$\begin{cases} W_L = \frac{1}{\gamma} L I_L^2 = \frac{1}{\gamma} L I_{Lm}^2 = \frac{1}{\gamma} L (\sqrt{\gamma} I_e)^2 = L I_e^2 \\ W_R = P.T = R.I_e^2 \cdot T = R.I_e^2 \cdot \frac{\gamma \pi}{\omega} \end{cases}$$

$$Q = 2\pi \frac{W_L}{W_R} = 2\pi \frac{L I_e^2}{R I_e^2 \frac{\gamma \pi}{\omega}} = 2\pi \frac{L \cdot \omega}{R \cdot \gamma \pi}$$

$$Q = \frac{L \cdot \omega}{R} = \frac{X_L}{R} \quad (3-24)$$

$$Q = \frac{L \omega}{R} \quad (3-25)$$

با مقایسه رابطه ۳-۲۵ با ۳-۱۰ می توان نتیجه گرفت که در مدار L-R سری، ضریب کیفیت مدار همان  $\tan \phi$  است.


$$Q = \tan \phi = \frac{L \omega}{R} = \frac{X_L}{R} \quad (3-26)$$

**مثال ۱:** مدار L-R سری شکل ۳-۶ با ولتاژ متناوبی به

معادله  $V_{(t)} = 5 \sin 40 \cdot t$  تغذیه می شود مطلوب است :

الف : امپدانس مدار. از رابطه ۳-۹ می توان محاسبه

کرد :

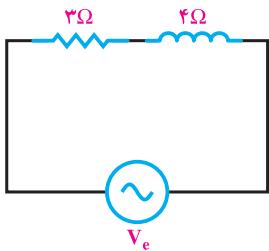

شکل ۳-۶

ب : معادله جریان مدار : از رابطه ۳-۱ می توان

محاسبه کرد :

$$I_m = \frac{V_m}{Z} = \frac{5}{5} = 1 \text{ A}$$

و با توجه به رابطه ۳-۱۱ می توان نوشت :

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{X_L}{R} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{4}{3} \right) = 53^\circ \quad \text{و} \quad \theta_V = 0^\circ$$

$$\phi = \theta_V - \theta_I$$

$$53^\circ = 0^\circ - \theta_I \Rightarrow \theta_I = -53^\circ$$

$$i_{(t)} = I_m \sin(\omega t + \theta_i) \rightarrow i_{(t)} = 1 \cdot \sin(4^\circ \cdot t - 53^\circ)$$

پ: اندازه‌ی ضریب خودالقابی سلف:

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{4}{40^\circ} = 10 \text{ H}$$

ت: معادله‌ی ولتاژ دو سر مقاومت اهمی R و القابی X\_L.

با توجه به رابطه‌ی ۳-۵ می‌توان نوشت:

$$V_{R_m} = R \cdot I_m = 3 \times 1 = 3 \text{ V}$$


$$V_{R_{(t)}} = R \cdot I_m \sin(\omega t + \theta_i) = 3 \cdot \sin(4^\circ \cdot t - 53^\circ)$$

و با توجه به رابطه‌ی ۳-۶ می‌توان نوشت:

$$V_{L_m} = X_L \cdot I_m = 4 \times 1 = 4 \text{ V}$$

$$V_{L_{(t)}} = X_L \cdot I_m \sin\left[\left(\omega t + \theta_i\right) + \frac{\pi}{2}\right] = 4 \cdot \sin(4^\circ \cdot t - 53^\circ + 90^\circ) = 4 \cdot \sin(4^\circ \cdot t + 37^\circ)$$

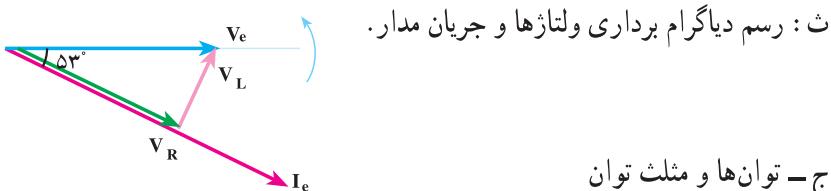ث: رسم دیاگرام برداری ولتاژها و جریان مدار.



ج- توان‌ها و مثلث توان

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{50^\circ}{\sqrt{2}} \quad \text{و} \quad I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1^\circ}{\sqrt{2}}$$

$$P_s = V_e \cdot I_e = \frac{50^\circ}{\sqrt{2}} \times \frac{1^\circ}{\sqrt{2}} = 25^\circ \text{ VA}$$


با توجه به رابطه‌ی ۲۲-۳ داریم:

و با توجه به رابطه‌ی ۱۸-۳ داریم:

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi = P_s \cdot \cos \varphi = 25^\circ \cos(53^\circ) = 25^\circ \times 0.6 = 15^\circ \text{ W}$$


و با توجه به رابطه‌ی ۲۱-۳ داریم:
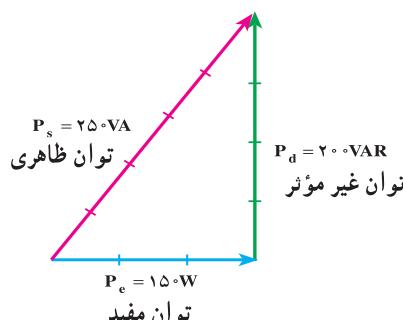
$$P_d = V_e I_e \sin \varphi = P_s \cdot \sin \varphi = 25^\circ \sin 53^\circ = 25^\circ \times 0.8 = 20^\circ \text{ VAR}$$



### ۳-۷- مدار L-R موازی

مدارهای L-R موازی از یک مقاومت اهمی و یک راکتانس القابی با اتصال موازی تشکیل می‌شوند. مدار الکتریکی اتصال موازی L-R به صورت شکل ۳-۷ است. این مدارها به طور گسترده در مدارهای الکترونیکی و مخابراتی به کار می‌روند. تله‌های امواج و فیلترسازی امواج

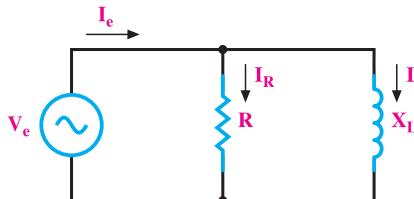

شکل ۳-۷- مدار الکتریکی L-R موازی


از جمله کاربردهای این مدارهاست. با توجه به مدار

شکل ۳-۷ می‌توان گفت که جریان مدار ( $I_e$ ) از دو جریان  $I_R$  و  $I_L$  تشکیل می‌شود. چون ولتاژ دو سر راکتانس القابی و مقاومت اهمی با هم برابرند و زاویه‌ی فاز جریان‌های  $I_R$  و  $I_L$  یکسان نیستند، در مطالعه مدارهای L-R موازی، ولتاژ را مبنا قرار

می‌دهند و دیاگرام برداری  $I_L$  و  $I_R$  را بر اساس ولتاژ مبنا رسم می‌کنند. بردار جریان  $I_R$  با ولتاژ هم فاز و بردار جریان  $I_L$  از ولتاژ  $90^\circ$  پس فاز است و مطابق شکل ۳-۸ رسم می‌شوند.

جریان کل مدار  $I_e$  از جمع برداری  $\vec{I}_R$  و  $\vec{I}_L$  به دست می‌آید:

$$\vec{I}_e = \vec{I}_R + \vec{I}_L \quad (3-27)$$

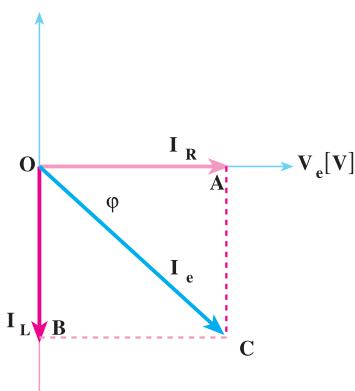

شکل ۳-۸- دیاگرام برداری مدار R-L موازی

### ۳-۷-۱- محاسبه امپدانس مدار L-R موازی

با توجه به شکل ۳-۷ و دیاگرام

برداری جریان‌ها (شکل ۳-۸) می‌توان نوشت:

$$I_e = \frac{V_e}{Z} \quad I_R = \frac{V_e}{R} \quad I_L = \frac{V_e}{X_L}$$

$$\overline{OC} = \overline{OA} + \overline{OB} \quad \text{و} \quad \overline{OB} = \overline{AC}$$

$$\overline{I_e} = \overline{I_R} + \overline{I_L} \quad (3-28)$$

با جایگزین کردن مقادیر  $I_L$ ,  $I_R$  و  $I_e$  در رابطه‌ی ۳-۲۸ می‌توان نوشت:

$$\frac{V_e^r}{Z^r} = \frac{V_e^r}{R^r} + \frac{V_e^r}{X_L^r}$$

$$\frac{1}{Z^r} = \frac{1}{R^r} + \frac{1}{X_L^r} \Rightarrow Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^r + X_L^r}} \quad (3-29)$$

### ۳-۷-۲ محاسبهٔ اختلاف فاز و ضریب توان مدار $L - R$ موازی : در شکل

در مثلث OAC می‌توان نوشت :

$$\tan \phi = \frac{\overline{AC}}{\overline{OA}} = \frac{I_L}{I_R} = \frac{\frac{V_e}{X_L}}{\frac{V_e}{R}} = \frac{V_e R}{V_e X_L}$$

$$\tan \phi = \frac{R}{X_L} \quad (3-30)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{R}{X_L} \quad (3-31)$$

برای محاسبهٔ ضریب توان‌های مؤثر و غیرمؤثر از مثلث OAC، روابط زیر را می‌نویسیم :

$$\cos \phi = \frac{\overline{OA}}{\overline{OC}} = \frac{I_R}{I_e}$$

$$\cos \phi = \frac{\frac{V_e}{R}}{\frac{V_e}{Z}} = \frac{V_e \cdot Z}{V_e \cdot R}$$

$$\cos \phi = \frac{Z}{R} \quad (3-32)$$

$$\sin \phi = \frac{\overline{AC}}{\overline{OC}} = \frac{I_L}{I_e} = \frac{Z}{X_L} \quad (3-33)$$

### ۳-۷-۳ محاسبهٔ توان‌های مدار $L - R$ موازی : از دیاگرام برداری شکل ۸

می‌توان نوشت :

$$\cos \phi = \frac{I_R}{I_e} \Rightarrow I_R = I_e \cos \phi \quad (1)$$

$$P_e = I_R^r R = I_R^r \cdot \frac{V_e}{I_R} = V_e \cdot I_R \quad (2)$$

با جاگذاری (۱) در (۲) خواهیم داشت :

$$P_e = I_e \cdot V_e \cdot \cos \varphi \quad (3-34)$$

با توجه به رابطه‌ی ۳-۳۳ و جای‌گذاري روابط مي‌توانيم توان را کيyo را به دست آوريم.

$$P_d = X_L I_L^* = \frac{V_e}{I_L} \times I_L^* \quad I_L = I_e \sin \varphi$$

$$P_d = V_e I_L = V_e I_e \sin \varphi \quad (3-35)$$

توان ظاهري از  $P_e$  و  $P_d$  به قرار زير محاسبه مي‌شود :

$$P_s = \sqrt{P_d^2 + P_e^2} = \sqrt{V_e^2 I_e^2 \sin^2 \varphi + V_e^2 I_e^2 \cos^2 \varphi}$$

$$P_s = V_e I_e \quad (3-36)$$

### ۳-۷-۴- محاسبه‌ی ضريب کيفيت مدار L-R مواري

$$Q = \frac{2\pi \times (\text{ماکریم انژری ذخیره شده})}{\text{انژری مصرفی در یک سیکل}} = \frac{2\pi (\frac{1}{\gamma} L I^2_{Lm})}{I^2_R \times R \times T} = \frac{2\pi (\frac{1}{\gamma} L I^2_{Lm})}{I^2_R \times R \times \frac{2\pi}{\omega}}$$

$$I_{Lm} = \frac{V_m}{X_L} = \frac{\sqrt{2} V_e}{L \omega} \quad \text{و} \quad I_R = \frac{V_e}{R}$$

$$Q = \frac{2\pi \left[ \frac{1}{\gamma} L \times \left( \frac{\sqrt{2} V_e}{L \omega} \right)^2 \right]}{\frac{V_e^2}{R} \times R \times \frac{2\pi}{\omega}} = \frac{R}{L \omega}$$


$$Q = \tan \varphi = \frac{R}{X_L} = \frac{R}{L \omega} \quad (3-37)$$

با مقاييسه‌ی روابط ۳-۳۷ و ۳-۳۰ مي‌توان گفت :

**مثال ۲:** مدار الکتریکی شکل ۳-۹ از منبع ولتاژ به معادله‌ی  $v = 120\sqrt{2} \sin(250t + 45^\circ)$

تغديه مي‌شود. مطلوب است.

$$X_L = L \cdot \omega = 160 \times 10^{-3} \times 250 = 40 \Omega \quad \text{الف : مقاومت القائي سلف.}$$

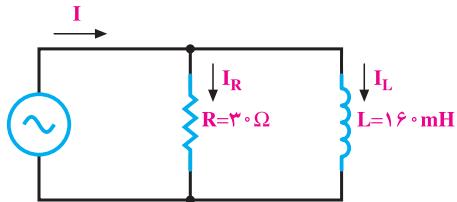

شکل ۳-۹

$$I_{R_m} = \frac{V_m}{R} = \frac{120\sqrt{2}}{3^\circ} = 4\sqrt{2} \text{ A} \quad \text{ب : معادلهی جریان هر شاخه.}$$

$i_R = 4\sqrt{2} \sin(25^\circ t + 45^\circ)$  جریان مقاومت هم فاز با ولتاژ

$$I_{L_m} = \frac{V_m}{X_L} = \frac{120\sqrt{2}}{4^\circ} = 3\sqrt{2} \text{ A}$$

$i_L = 3\sqrt{2} \sin(25^\circ t + 45^\circ - 90^\circ)$  جریان سلف  $90^\circ$  درجه عقب تر از ولتاژ

$$i_L = 3\sqrt{2} \sin(25^\circ t - 45^\circ)$$

پ : جریان کل و معادلهی زمانی آن.

$$I_R = \frac{I_{Rm}}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 4 \text{ A}$$

$$I_L = \frac{I_{Lm}}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3 \text{ A}$$

با توجه به رابطهی ۳-۲۷ داریم :

$$\vec{I}_e = \vec{I}_R + \vec{I}_L = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ A}$$

$$I_m = I_e \sqrt{2} = 5\sqrt{2} \text{ A}$$

براساس رابطهی ۳-۳۱ میتوان نوشت :

$$\phi = \operatorname{tg}^{-1} \left( \frac{R}{X_L} \right) = \operatorname{tg}^{-1} \left( \frac{3^\circ}{4^\circ} \right) = \operatorname{tg}^{-1} (\circ / 75) = 37^\circ$$

بنابراین، جریان کل به اندازهی  $37^\circ = \phi$  از ولتاژ منبع عقب تر است و داریم :

$$i = 5\sqrt{2} \sin[(25^\circ t + 45^\circ) - 37^\circ] = 5\sqrt{2} \sin(25^\circ t + 8^\circ)$$

ت : امپدانس مدار.

از رابطهی ۳-۲۹ داریم :


$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_L}$$

$$Z = \sqrt{\frac{1}{R} + \frac{1}{X_L}} = \sqrt{\frac{1}{30^2} + \frac{1}{40^2}} = 24\Omega \quad \text{یا} \quad Z = \frac{30 \times 40}{\sqrt{30^2 + 40^2}} = 24\Omega$$

راه ساده‌ی محاسبه‌ی امپدانس مدار استفاده از رابطه‌ی ۱-۳ است.

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{V_m}{I_m} = \frac{120\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} = 24\Omega$$

ث : دیاگرام برداری ولتاژ و جریان‌های مدار.

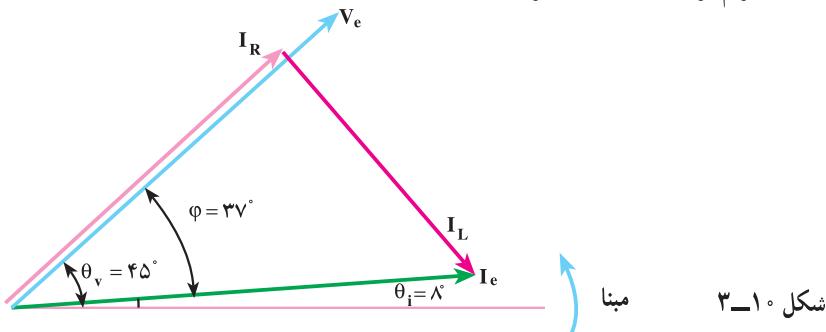

شکل ۳-۱۰

ج : توان‌های مدار و رسم مثلث توان.

از رابطه‌ی ۱۵-۳ خواهیم داشت :

$$P_e = R \cdot I_R^2 = 30 \times (4)^2 = 480W$$

از رابطه‌ی ۳-۳۵ خواهیم داشت :

$$P_d = X_L \cdot I_L^2 = 40 \times (3)^2 = 360VAR$$

و از رابطه‌ی ۳-۳۶ خواهیم داشت :

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{480^2 + 360^2} = 600VA \quad P_s = 600VA$$

$P_d = 360VAR$   
 $P_e = 480W$

می‌توان توان‌های مدار را از روابط ۳-۳۴، ۳-۳۵ و ۳-۳۶ محاسبه کرد. بدینهی است جواب‌ها یکسان خواهند بود.

$$P_e = V_e I_e \cos \phi = 120 \times 5 \times \cos 37^\circ = 480W$$

$$P_d = V_e I_e \sin \phi = 120 \times 5 \times 0.6 = 360 \text{ VAR}$$

$$P_s = V_e I_e = 120 \times 5 = 600 \text{ VA}$$

**مثال ۳:** در مثال‌های ۱ و ۲ ضریب کیفیت مدار را محاسبه کنید.

راه حل:

در مثال ۱ ضریب کیفیت برابر است با :

$$Q = \frac{L\omega}{R} = \frac{X_L}{R} = \frac{4}{3} = 1.33$$

در مثال ۲ ضریب کیفیت برابر است با :


$$Q = \frac{R}{X_L} = \frac{3}{4} = 0.75$$

با وجود این که در دو مثال ۱ و ۲ نسبت راکتانس سلفی به مقاومت اهمی برابر است، در مدار سری ضریب کیفیت بزرگ‌تر است. به عبارت دیگر، خاصیت سلفی بیش‌تر نمایان است؛ در حالی که در مدار موازی خاصیت اهمی مدار بیش‌تر دیده می‌شود. مطلب ذکر شده نشان می‌دهد که در مدار سری، مقاومت و در مدار موازی، عکس مقاومت تعیین‌کننده خاصیت مدار است.


### ۸-۳-۱ اثر فرکانس شبکه بر مدارهای L - R

در مدار L - R سری ارتباط عناصر مدار به صورت  $Z^s = R + j2\pi fL$  است. به طوری که اگر مقاومت اهمی مدار تغییر نکند، تغییرات فرکانس در مقاومت القابی  $X_L = 2\pi fL$  اثر می‌گذارد و امپدانس مدار را تغییر می‌دهد. اگر فرکانس مدار  $f = 0$  باشد، اندازه مقاومت القابی برابر صفر خواهد بود و امپدانس مدار  $R = Z$  می‌شود. این حداقل مقداری است که امپدانس مدار L - R سری دارد. در این حالت، از مدار جریان  $I_e = \frac{V_e}{R}$  عبور می‌کند. این مقدار جریان، حداکثر جریانی است که از مدار L - R سری با دامنه ثابت  $V_e$  می‌گذرد. اگر فرکانس از صفر به بی‌نهایت افزایش یابد ( $\rightarrow \infty$ )، امپدانس ( $Z$ ) افزایش یافته، مقدار امپدانس نیز بی‌نهایت می‌شود. در این حالت، از مدار جریانی عبور نخواهد کرد. مدار L - R، مثل مدار باز عمل می‌کند؛ بنابراین، با افزایش فرکانس مدار L - R سری را عملاً می‌توان به مدار باز تبدیل کرد. مطالب بالا در جدول زیر آورده شده است.

$f_{(\text{Hz})}$	°	$\infty$
$Z_{(\Omega)}$	R	$\infty$
$I_{(A)}$	$\frac{V_e}{R}$	°

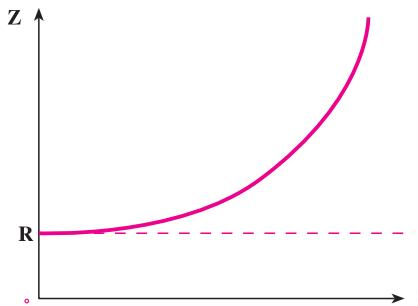

منحنی تغییرات جریان و امپدانس مدار  $RL$  سری به ازای تغییر فرکانس در شکل، ۱۱-۳ از طریق نقطه‌یابی رسم شده است.

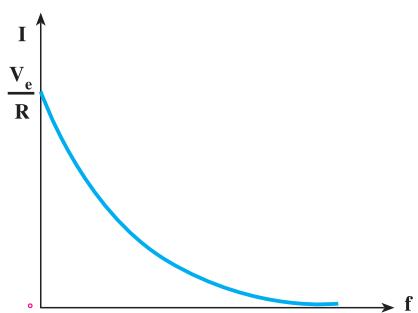

شکل ۱۱-۳- اثر فرکانس در مدار  $RL$  سری


در مدار  $L - R$  موازی، امپدانس از رابطه‌ی  $\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{(2\pi f L)^2}$  محاسبه می‌شود.

اگر فرکانس منبع صفر شود، آن‌گاه  $Z = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{2\pi f L} = \infty$  خواهد شد و در این حالت

می‌شود. به عبارت دیگر، مدار  $L - R$  موازی در فرکانس صفر اتصال کوتاه می‌کند و از مدار جریان اتصال کوتاه عبور خواهد کرد. جریان اتصال کوتاه را به  $I_{S.C}$  نشان می‌دهند. اگر فرکانس مدار از صفر به بی‌نهایت افزایش باید، امپدانس مدار  $L - R$  موازی از مقدار اتصال کوتاه ( $Z = 0$ ) به اندازه‌ی مقاومت اهمی – یعنی  $R$  – تغییر می‌کند. به طوری که در فرکانس‌های خیلی زیاد می‌توان  $R$  در نظر گرفت. در فرکانس خیلی زیاد از مدار  $L - R$  موازی جریان  $I_e = \frac{V_e}{R}$  عبور خواهد کرد. مطالب بالا در جدول زیر آورده شده است.

$f$ (Hz)	۰	$\infty$
$Z$ ( $\Omega$ )	۰	$R$
$I$ (A)	$\infty$	$\frac{V_e}{R}$

منحنی تغییرات جریان و امپدانس مدار  $RL$  موازی به ازای تغییر فرکانس در شکل ۱۲-۳ از طریق نقطه‌یابی رسم شده است.

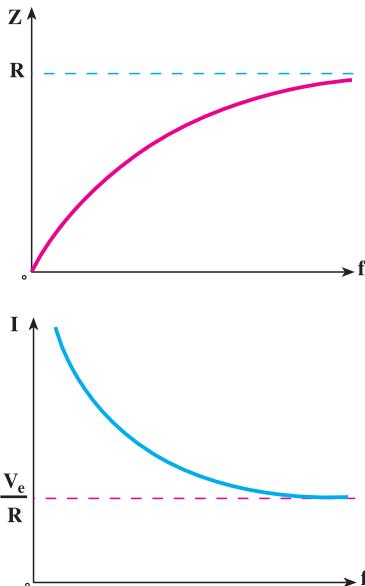

شکل ۱۲-۳-۱ اثر فرکانس در مدار  $R-L$  موازی

اثر تغییرات فرکانس بر امپدانس مدار موجب می‌شود ضریب توان  $\cos\varphi$  و اختلاف فاز  $\varphi$  و توان‌های اکتیو و راکتیو و ظاهری نیز تغییر کند.

$$\text{در مدار } R-L \text{ سری با توجه به } P_d = V_e I_e \sin\varphi \text{ و } P_e = V_e I_e \cos\varphi = \frac{R}{Z} \text{ داریم.}$$

اگر فرکانس از صفر به بینهایت افزایش یابد، چون امپدانس از  $Z = \infty$  به  $Z = R$  تغییر می‌کند،  $\cos\varphi$  از ۱ به صفر،  $\sin\varphi$  از صفر به یک و  $\varphi$  از صفر به  $90^\circ$  درجه تغییر خواهد کرد. بنابراین، توان اکتیو از مقدار مراکزیم به صفر تغییر می‌یابد و توان غیر مؤثر از مقدار صفر به  $P_d = V_e I_e$  رشد می‌کند.

نتیجه: افزایش فرکانس در مدار  $R-L$  سری، خاصیت القایی مدار را افزایش می‌دهد.

در مدار موازی با توجه به  $P_d = V_e I_e \sin \varphi$  و  $P_e = V_e I_e \cos \varphi$  ، رشد فرکانس از صفر به مقدار خیلی زیاد موجب می‌شود امپدانس از مقدار صفر به  $R$  تغییر کند. در این حالت،  $\cos \varphi$  از صفر به یک،  $\sin \varphi$  از صفر و  $\varphi$  از  $90^\circ$  درجه به صفر درجه تغییر می‌کند. توان اکتیو از صفر به مقدار  $P_e = V_e I_e$  و توان راکتیو از مقدار حداقل به صفر تغییر می‌کند.

 نتیجه: افزایش فرکانس در مدار  $L - R$  موازی، خاصیت سلفی مدار را کاهش می‌دهد.



در شکل‌های ۳-۱۳ دو نمونه از اثر فرکانس بر روی  $Z$  و  $I$  در مدار  $L - R$  سری و  $L$ -موازی نشان داده شده است.

$f$ (Hz)	$Z$ ( $\Omega$ )	$I$ (A)
۰	۰	$\infty$
$\infty$	$R = ۱۵$	$\frac{V}{R} = \frac{V}{۱۵}$

مدار  $L - R$  موازی

$f$ (Hz)	$Z$ ( $\Omega$ )	$I$ (A)
۰	$R = ۲۵$	$\frac{V}{R} = \frac{V}{۲۵}$
$\infty$	$\infty$	۰

مدار  $L - R$  سری

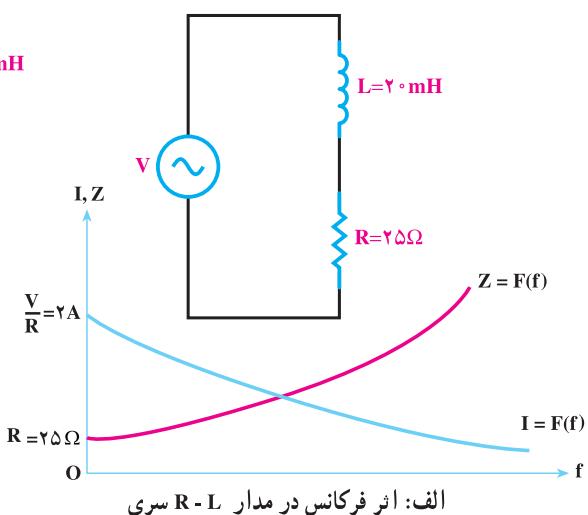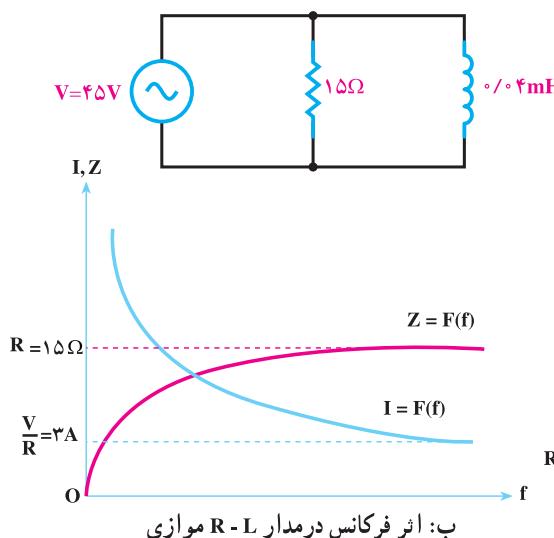


شکل ۳-۱۳
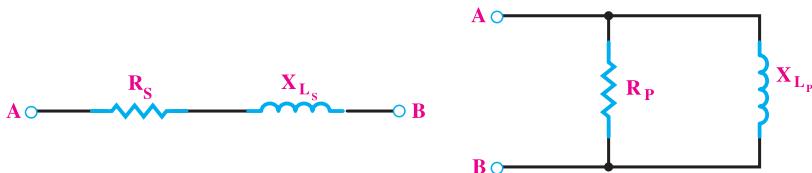
### ۳-۹- تبدیل مدار RL سری به موازی و بر عکس

هر گاه بخواهیم یک مدار R-L سری را به R-L موازی و یا بالعکس تبدیل کنیم باید  $Z_s$  و  $\Phi_s$  در حالت سری با  $Z_p$  و  $\Phi_p$  در حالت موازی برابر باشند.

همان طوری که اشاره شد روابط امپدانس و ضرب قدرت در مدارهای R-L سری و موازی به صورت زیر است :



$$\begin{cases} Z_s = \sqrt{R_s^2 + X_{Ls}^2} \\ \cos \varphi_s = \frac{R_s}{Z_s} \end{cases} \quad \begin{cases} Z_p = \frac{R_p \cdot X_{Lp}}{\sqrt{R_p^2 + X_{Lp}^2}} \\ \cos \varphi_p = \frac{Z_p}{R_p} \end{cases}$$

در تبدیل مدار R-L موازی به R-L سری داریم:

$\cos \varphi_p = \cos \varphi_s$  شرط اول تبدیل

$\frac{Z_p}{R_p} = \frac{R_s}{Z_s}$  معادل طرفین را قرار می‌دهیم

$R_s = \frac{Z_p \cdot Z_s}{R_p}$  مقدار  $R_s$  را به دست می‌آوریم

$R_s = \frac{Z_p}{R_p}$  با توجه به شرط دوم تبدیل  $Z_p = Z_s$  در معادله  $R_s = Z_s$  قرار می‌دهیم.

بر پایه همین مراحل برای راکتانس معادل در مدار سری نیز چنین می‌توان نوشت:

$$X_s = \frac{Z_p}{X_{Lp}}$$

II. در تبدیل مدار R-L سری با R-L موازی داریم:

$$\cos \varphi_P = \cos \varphi_s$$

شرط اول تبدیل

$$\frac{Z_P}{R_P} = \frac{R_s}{Z_s}$$

معادل طرفین را قرار می‌دهیم

$$R_P = \frac{Z_P Z_s}{R_s}$$

مقدار  $R_P$  را به دست می‌آوریم

$$R_P = \frac{Z_s}{R_s}$$

با توجه به شرط دوم تبدیل  $Z_P = Z_s$  در معادله  $R_P$  قرار می‌دهیم.

بر پایه همین مراحل برای راکتانس معادل مدار موازی نیز چنین می‌توان نوشت:

$$X_P = \frac{Z_s}{X_{L_s}}$$

۱- در مدار شکل مقابل مطلوب است :


الف : ولتاژ دو سر  $R$  و  $X_L$  و معادلات زمانی آنها.

ب : ولتاژ منبع و معادلهای زمانی آن.

پ : رسم دیاگرام برداری جریان و ولتاژها.

ت : توان اکتیو، راکتیو و ظاهری و رسم مثلث توانها.

جواب :

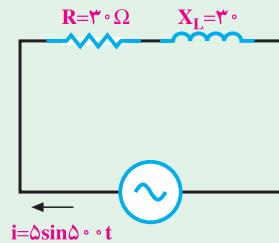


$$V_R = 1.6V, P_e = 375 \text{ W} \quad \text{و} \quad V_{R(t)} = 1.6\sqrt{2} \sin(50^\circ \cdot t)$$

$$V_L = 1.6V, P_d = 375 \text{ VAR} \quad \text{و} \quad V_{L(t)} = 1.6\sqrt{2} \sin(50^\circ \cdot t + 90^\circ)$$

$$V = 15V, P_s = 530/3 \text{ VA} \quad \text{و} \quad V_{(t)} = 15\sqrt{2} \sin(50^\circ \cdot t + 45^\circ)$$

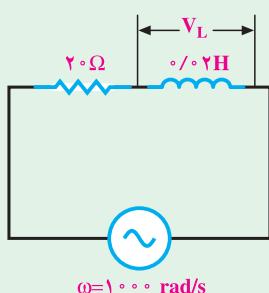
۲- در یک مدار  $RL$  سری معادلهی ولتاژ و جریان به ترتیب  $v_{(t)} = 20 \sin(314t + 20^\circ)$  و  $i_{(t)} = 1 \sin(314t - 10^\circ)$  است اندازهی  $R$  و  $L$  چه قدر است؟



$$R = 17/32 \Omega \quad L = 0.3H$$

۳- در مدار شکل مقابل ولتاژ دو سر سلف  $V_L = 40V$  است ولتاژ منبع چند ولت است؟

$$V = 56/5V$$

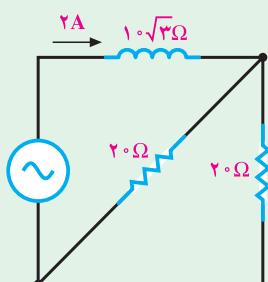

۴- در مدار شکل مقابل ولتاژ منبع چند ولت است؟

$$V_e = 40V$$

۵- یک مقاومت ۵ اهمی با یک سلف نامشخص به طور سری به هم متصل آند. معادلهی ولتاژ

دو سر مقاومت  $(v_R = 25 \sin(20^\circ \cdot t + 30^\circ))$  است. اگر  $\phi = \frac{\pi}{3}$  رادیان باشد، مطلوب است :

ب : معادله‌ی جریان مدار  
ت : معادله‌ی ولتاژ دو سر سلف

الف : ضریب خودالقایی سلف  
پ : معادله‌ی ولتاژ کل

$$L = 4/3 \text{ mH} \quad \text{جواب :}$$

$$i_{(t)} = 5 \sin(200\pi t + 30^\circ)$$

$$V_{(t)} = 5 \cdot \sin(200\pi t + 90^\circ)$$

$$V_{L(t)} = 43/3 \sin(200\pi t + 120^\circ)$$

۶- از یک مدار RL سری شدت جریانی به معادله‌ی  $i = 3\sqrt{2} \sin(100\pi t)$  می‌گذرد. اگر  $\cos\varphi = 0/6$  و ولتاژ دو سر سلف  $V_L = 200$  V باشد، مثلث توان‌ها را با درج مقادیر رسم کنید.

$$P_e = 450 \text{ W}, P_d = 60 \text{ VAR}, P_S = 750 \text{ VA}$$

۷- در یک مدار RL سری با  $R = 3\Omega$  و  $L = 10 \text{ mH}$  مقدار فرکانس چه قدر انتخاب شود

تا جریان به اندازه‌ی  $\frac{\pi}{6}$  تأخیر فاز داشته باشد.

$$f = 27/5 \text{ Hz} \quad \text{جواب :}$$


۸- در یک مدار RL سری با  $L = 5 \text{ mH}$  و  $R = 2\Omega$  درجه فرکانسی ضریب کیفیت مدار

$$\frac{\pi}{10} \text{ می‌شود؟}$$

$$f = 200 \text{ Hz} \quad \text{جواب :}$$

۹- در یک مدار RL سری تابع تغییرات ولتاژ و جریان مطابق شکل زیر است اندازه‌ی R و

$$X_L \text{ چه قدر است؟}$$

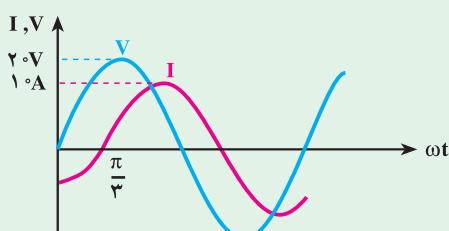

$$X_L = 1/\sqrt{3}\Omega \quad R = 1\Omega \quad \text{جواب :}$$


۱۰- در مدار شکل زیر  $i(t) = 5\sqrt{2} \sin(250t)$  می‌باشد، مطلوب است.

الف : امپدانس مدار.

ب : ولتاژ منبع و معادله‌ی آن.

پ : جریان  $I_R$  و  $I_L$  و معادله‌های آن‌ها.

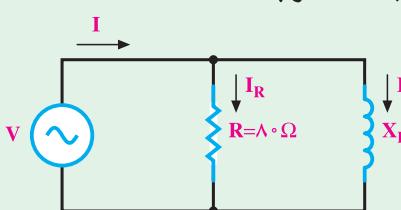ت : رسم دیاگرام برداری ولتاژ و جریان‌های مدار.



ث : توانهای اکتیو، راکتیو ظاهری و رسم مثلث توان.

$$P_e = 72 \text{ W} \quad Z = 4\angle 0^\circ \Omega, \quad V_{(t)} = 24\sqrt{2} \sin(25t + 53^\circ) \quad \text{جواب :}$$

$$P_d = 96 \text{ VAR} \quad I_{R(t)} = 3\sqrt{2} \sin(25t + 53^\circ)$$


$$P_s = 120 \text{ VA} \quad I_{L(t)} = 4\sqrt{2} \sin(25t - 37^\circ)$$

۱۱- در مدار شکل مقابل اگر  $I_L = 3$  آمپر باشد، مطلوب است

ب : جریان منبع

الف : ولتاژ منبع

پ : معادله‌ی ولتاژ و جریان منبع

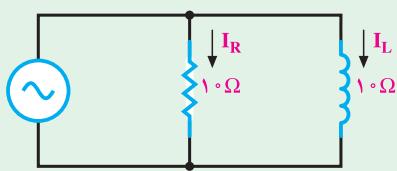

$$V_e = 3 \text{ V} \quad \text{جواب :}$$

$$I_e = 3\sqrt{2} \text{ A}$$

$$V_{(t)} = 3\sqrt{2} \sin \omega t$$


$$I_{(t)} = 6 \sin(\omega t - 45^\circ)$$

۱۲- در مدار شکل زیر، معادله‌ی ولتاژ و

$$\text{جریان منبع به ترتیب } i = 2 \sin(50t - \frac{\pi}{4}) \text{ و } V = 50\sqrt{2} \sin 50t \text{ است. مطلوب است :}$$

الف : امپدانس کل مدار.

ب : اندازه‌ی R.

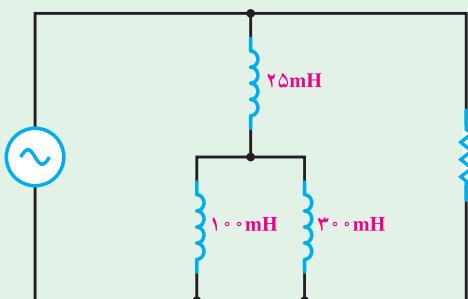


پ : توانهای اکتیو، راکتیو، ظاهری و مثلث توان‌ها.

ث : رسم دیاگرام برداری ولتاژ و جریان‌های مدار.

جواب :

$$R = 5 \Omega, \quad Z = 25\sqrt{2} \Omega, \quad P_e = 50 \text{ W}, \quad P_d = 50 \text{ VAR}, \quad P_s = 50\sqrt{2} \text{ VA}$$

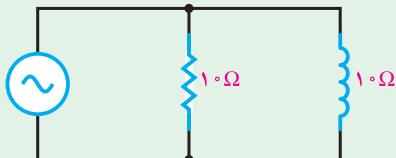۱۳- مدار RL موازی شکل زیر را به یک مدار RL سری تبدیل کنید.



جواب :

$$R_s = 5 \Omega$$

$$X_{Ls} = 5 \Omega$$

## فصل چهارم

### مدارهای R-C جریان متناوب

#### هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- مقادیر مقاومت ظاهری، اختلاف فاز، جریان، ولتاژ، ضریب توان و ضریب کیفیت مدارهای R-C سری و موازی را با نوشتن فرمول‌های مربوط محاسبه کند.
- ۲- دیاگرام برداری ولتاژها را در مدارهای R-C سری و جریان‌ها را در مدارهای R-C موازی رسم کند.
- ۳- ضریب کیفیت مدارهای R-C سری و موازی را محاسبه کند.
- ۴- تأثیر فرکانس بر مقاومت ظاهری، جریان، اختلاف فاز و ضریب قدرت در مدارهای R-C سری و موازی را شرح دهد.
- ۵- منحنی تغییرات اثر فرکانس بر امپدانس و جریان در مدارهای R-C سری و موازی را با استفاده از معادله آن و از طریق نقطه‌یابی رسم کند.
- ۶- معادلات زمانی ولتاژ و جریان عناصر در مدارهای R-C سری و موازی را به دست آورد.
- ۷- مدارهای R-C سری را به موازی و بالعکس تبدیل کند.

#### ۱-۴- مقدمه

کاربرد عناصر اهمی و خازنی در مدارهای الکترونیکی، مخابرات، الکترونیک صنعتی و شبکه‌های قدرت مثلاً فیلترها<sup>۱</sup>، تایمرها<sup>۲</sup>، تصحیح‌کننده ضریب توان<sup>۳</sup>، ضرورت بحث مدارهای R-C را ایجاب

- 
- ۱- فیلترها مدارات R-L-C هستند که می‌توانند امواج خاص را عبور دهند یا حذف کنند.
  - ۲- تایمرها دستگاهی هستند که با استفاده از مقادیر R-C، به رله‌ها فرمان می‌دهند.
  - ۳- در صنعت برق اثرات سلفی را با خازن‌ها و اثرات خازن را با سلف‌ها برای کاهش توان را کنیو خنثی می‌کنند این عمل را که ضریب توان را به نزدیکی  $\cos\phi = 1$  می‌رساند اصلاح ضریب توان گویند.

می‌کند. از طرف دیگر، خازن ایده‌آل عملأً وجود ندارد؛ زیرا هر خازن حقیقی علاوه بر راکتانس خازنی یک مقاومت نشستی دارد. به همین علت، هر خازن حقیقی را می‌توان به صورت یک مقاومت اهمی و یک راکتانس خازنی ایده‌آل به صورت مدار R-C سری یا موازی مدل کرد و سپس مدار آن را تحلیل نمود. در این فصل، رفتار مدارهای R-C سری و موازی در جریان متناوب در حالت پایدار (ماندگار) بررسی خواهیم کرد؛ زیرا حالت‌های گذرا این مدارها از محدوده بحث ما خارج است. پاسخ گذرا در مدارهای الکتریکی عکس العمل مدار در مقابل تغییرات جریان و ولتاژ شبکه است که با گذشت زمان از بین می‌رود.


## ۴-۲-۱ مدار R-C سری

مدار الکتریکی R-C سری مطابق شکل ۴-۱ است. ولتاژ منبع از ولتاژ  $V_R$  و  $V_C$  تشکیل می‌شود. جریان در هر دو عنصر C و R یکسان و برابر  $I_e$  است. ولتاژ دو سر مقاومت اهمی با جریان  $I_e$  هم فاز و ولتاژ دو سر خازن  $V_e$  از جریان  $I_e$ ،  $90^\circ$  الکتریکی پس فاز است. برای بدست آوردن ولتاژ  $V_e$ ، چون  $\vec{V}_R$  و  $\vec{V}_C$  بردارهای جداگانه‌ای هستند، از دیاگرام برداری استفاده می‌کنیم. برای رسم دیاگرام برداری، جریان  $I_e$  را مبدأ قرار می‌دهیم و  $\vec{V}_R$  را هم فاز با جریان و  $\vec{V}_C$  را  $90^\circ$  پس فاز از جریان مطابق شکل ۴-۲ رسم می‌کنیم. جمع برداری  $\vec{V}_e = \vec{V}_R + \vec{V}_C$ ، ولتاژ منبع و به عبارت دیگر، ولتاژ دوسر C-R سری را نشان خواهد داد. اگر جریان لحظه‌ای مدار را به صورت  $i = I_m \sin(\omega t)$  فرض کنیم، ولتاژ لحظه‌ای  $V_R$  و  $V_C$  به صورت‌های زیر بیان خواهد شد:

$$i = I_m \sin \omega t \quad (4-1)$$

$$v_R = I_m \cdot R \sin \omega t \quad \text{هم فاز با جریان} \quad (4-2)$$

$$v_C = I_m \cdot X_C \sin(\omega t - 90^\circ) \quad 90^\circ \text{ درجه عقب تر از جریان} \quad (4-3)$$

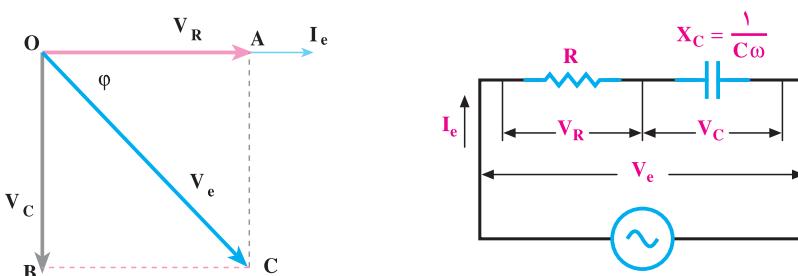

شکل ۴-۲-۴- دیاگرام برداری مدار R-C سری

شکل ۴-۱-۱ مدار الکتریکی R-C سری

## ۴-۲-۱ محاسبه امپدانس مدار R - C سری:

در شکل ۴-۱ و دیاگرام برداری شکل ۴-۲ می‌توان نوشت :

$$V_R = R \cdot I_e \quad (4-4)$$

$$V_c = I_e X_c = I_e \times \frac{1}{C\omega} = \frac{I_e}{2\pi f C} \quad (4-5)$$

در مثلث OAC شکل ۴-۲ می‌توان نوشت :

$$\overline{OC}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AC}^2$$

$$V_e^2 = V_R^2 + V_c^2$$

$$I_e^2 Z^2 = I_e^2 R^2 + I_e^2 X_c^2$$

$$Z^2 = R^2 + X_c^2$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2} \quad (4-6)$$

## ۴-۲-۲ محاسبه اختلاف فاز و ضریب توان در مدار R - C سری:

از شکل ۴-۲ و مثلث OAC می‌توان نوشت :

$$\tan \phi = \frac{\overline{AC}}{\overline{OA}} = \frac{V_c}{V_R} = \frac{I_e \cdot X_c}{I_e \cdot R} \quad (4-7)$$

بنابراین، اختلاف فاز برابر است با :

$$\phi = \tan^{-1} \frac{X_c}{R} = \tan^{-1} \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega} \quad (4-8)$$

ضریب توان برابر است با :

$$\cos \phi = \frac{\overline{OA}}{\overline{OC}} = \frac{V_R}{V_e} = \frac{I_e \cdot R}{I_e \cdot Z}$$

$$\cos \phi = \frac{V_R}{V_e} = \frac{R}{Z} \quad (4-9)$$

sin φ را از شکل ۴-۲ و مثلث OAC می‌توان به قرار زیر حساب کرد :

$$\sin \phi = \frac{\overline{AC}}{\overline{OC}} = \frac{V_c}{V_e} = \frac{I_e \cdot X_c}{I_e \cdot Z}$$

$$\sin \varphi = \frac{V_C}{V_e} = \frac{X_C}{Z} \quad (4-10)$$

**۴-۲-۳ محاسبه توان ها در مدار R-C سری:** برای توان مؤثر می توان نوشت :

$$P_e = RI_e^2 \quad (4-11)$$

$R = Z \cos \varphi$  از رابطه ۴-۹ مقاومت  $R$  برابر است با :

$$Z = \frac{V_e}{I_e} \quad \text{از طرف دیگر، امپدانس مدار برابر است با :}$$

با جایگزینی مقادیر در رابطه ۱۱-۴ توان مؤثر به صورت رابطه ۱۲-۴ ظاهر می شود :

$$P_e = Z \cos \varphi \times I_e^2$$

$$P_e = \frac{V_e}{I_e} \cos \varphi \times I_e^2$$

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi \quad (4-12)$$

برای محاسبه توان غیر مؤثر می توان نوشت :

$$P_d = -I_e^2 X_C \quad (4-13)$$

از رابطه ۱۰-۴ مقادیر  $Z$  و  $X_C$  را در رابطه ۱۳-۴ جایگزین می کنیم.

$$X_C = Z \sin \varphi \quad \text{و} \quad Z = \frac{V_e}{I_e} \quad \text{و} \quad \sin \varphi = \frac{X_C}{Z}$$

$$P_d = I_e^2 \cdot Z \sin \varphi = I_e^2 \frac{V_e}{I_e} \sin \varphi$$

بنابراین :

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi \quad (4-14)$$

در مدارهای C - R جریان پیش فاز است؛ بنابر قرارداد توان  $P_d$  را با علامت منفی خواهیم داشت.

يعني :

$$P_d = -V_e I_e \sin \varphi$$

از رابطه های ۱۲-۴ و ۱۴-۴ توان ظاهری را به قرار زیر می توان محاسبه کرد :

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{V_e^2 I_e^2 \cos^2 \varphi + V_e^2 I_e^2 \sin^2 \varphi}$$

$$P_s = V_e I_e$$

(۴-۱۵)

**مثال ۱:** در یک مدار C - R سری متشکل از  $C = ۳\text{ }\mu\text{F}$  و  $R = ۸\Omega$  در چه فرکانسی

جريان مدار  $۳\text{ A}$  از ولتاژ پیش فاز خواهد شد؟

$$\phi = -۳^\circ \quad \text{و} \quad \phi = \tan^{-1} \frac{1}{2\pi f CR}$$

$$\tan ۳^\circ = \frac{1}{2\pi f CR}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{2\pi \times f \times ۳\text{ }\mu\text{F} \times ۸\Omega} \Rightarrow f = \frac{۳ \times ۱\text{ }0^6}{\sqrt{3} \times 2\pi \times ۳\text{ }\mu\text{F} \times ۸\Omega}$$

$$f = ۱۱۴۹ / ۲\text{ Hz}$$

**مثال ۲:** در یک مدار C-R سری، تابع تغییرات ولتاژ و جريان به ترتیب

$V = ۲۲\text{ V} \sin(۱۰\text{ }\omega t + ۶^\circ)$  است. مطلوب است :

الف - عناصر مدار R و C

ب - معادلهای زمانی ولتاژ دو سر مقاومت اهمی و خازن.

پ - رسم منحنی تغییرات ولتاژ و جريان کل و ولتاژ دوسر مقاومت اهمی و خازن.

ت - رسم دیاگرام برداری ولتاژها.

ث - محاسبهی توانها و رسم مثلث توانها.

رااه حل :

الف - از معادلات ولتاژ و جريان می توان نوشت :

$$V_e = \frac{۲۲}{\sqrt{2}} = ۱۵۵ / \sqrt{2} \quad \text{ولت} \quad I_e = \frac{۵}{\sqrt{2}} = ۳ / \sqrt{2} \text{ A}$$

$$\omega = ۱۰\text{ }\omega \quad \text{و} \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{۱۰\text{ }\omega}{2\pi} = ۵\text{ Hz}$$

$$\phi = \theta_v - \theta_i = ۰ - ۶^\circ = -۶^\circ \quad \text{و} \quad I_m = ۵\text{ A} \quad \text{و} \quad V_m = ۲۲\text{ V}$$

$$Z = \frac{V_m}{I_m} = \frac{۲۲}{۵} = ۴\text{ }\Omega$$

از روابط ۴-۹ و ۴-۱۰ می توان نوشت :

$$R = Z \cos \phi = ۴\text{ }\Omega \times \cos(-۶^\circ) = ۴\text{ }\Omega \times \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(-۶^\circ)}} = ۲۲\text{ }\Omega$$

$$X_C = Z \sin \varphi = 44 \sin 6^\circ = 44 \times \frac{\sqrt{3}}{7} = 38 / 1\Omega$$

$$C = \frac{1}{X_C \cdot \omega} = \frac{1}{38 / 1 \times 1^\circ \cdot \pi} = 83 / 58 \mu F$$

$$V_R = R \cdot I_m \sin(\omega t + \theta_i)$$


— ب

$$V_R = 22 \times 5 \times \sin(1^\circ \cdot \pi t + 6^\circ)$$

$$V_R = 11 \cdot \sin(1^\circ \cdot \pi t + 6^\circ)$$

$$V_C = I_m \cdot X_C \sin(1^\circ \cdot \pi t + \theta_I - 9^\circ)$$

$$V_C = 5 \times 38 / 1 \sin(1^\circ \cdot \pi t + 6^\circ - 9^\circ) = 191 \sin(1^\circ \cdot \pi t - 3^\circ)$$

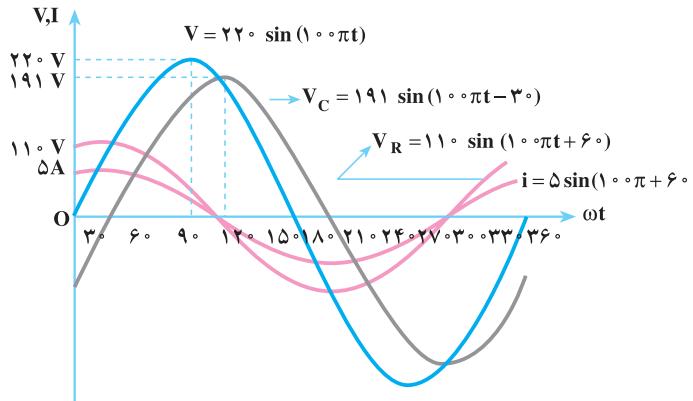


شكل ٤-٣

$$V_C = \frac{191}{\sqrt{2}} = 135 \text{ ولت} \quad \text{و} \quad \theta_{V_C} = -3^\circ$$

$$V_R = \frac{110}{\sqrt{2}} = 77 / 78 \text{ ولت} \quad \text{و} \quad \theta_{V_R} = 6^\circ$$

$$I_e = \frac{5}{\sqrt{2}} = 3.53 A \quad \text{و} \quad \theta_i = 6^\circ$$

$$\varphi = \theta_V - \theta_I = 0 - 6^\circ = -6^\circ$$

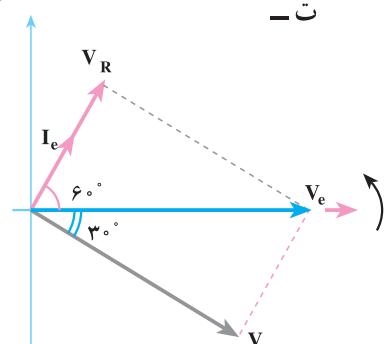


شكل ٤-٤\_١\_ دیاگرام برداری

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi = I_e R = \frac{22}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} \times \cos 6^\circ = 275 \text{W}$$

$$P_d = -V_e I_e \sin \varphi = -I_e X_C = \frac{-22}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} \times \sin 6^\circ = -476 / \sqrt{2} \text{V.A.R}$$

$$P_s = V_e I_e = \frac{22}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} = 55 \text{V.A}$$

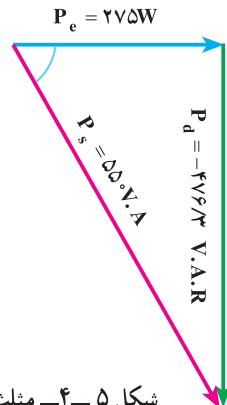

شکل ۵-۴-۴ مثلث توانها

#### ۴-۲-۴ ضریب کیفیت مدار R-C سری

تحلیلی مشابه مدارهای L-R سری (قسمت ۳-۶) می‌توان رابطه‌ی (۴-۱۶) را به دست آورد.

$$Q = \frac{1}{C\omega R} \quad \text{یا} \quad Q = \frac{X_C}{R} \quad (4-16)$$

**مثال ۳:** ضریب کیفیت در مدار مثال ۲ چه قدر است؟


$$X_C = Z \sin \varphi = 38 / 18$$

$$R = Z \cos \varphi = 22 \Omega$$


$$Q = \frac{X_C}{R} = \frac{38 / 18}{22} = 1 / 73$$

#### ۴-۴-۳ مدار C-R موازی

یک خازن حقيقی را عملاً به صورت یک خازن ایده‌آل و یک مقاومت اهمی موازی با آن مدل می‌کنند. مقاومت اهمی موازی شده را **مقاومت نشتی خازن** گویند و علت تخلیه‌ی خازن را در مرور زمان به وسیله‌ی این مدار توجیه می‌کنند. الکترون‌ها از طریق این مقاومت بزرگ از پلاریته‌ی

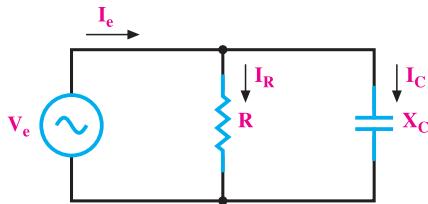

شکل ۶-۴- مدار الکتریکی C - R موازی

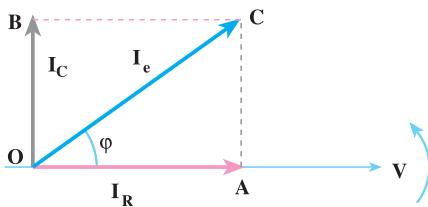

شکل ۶-۴- دیاگرام برداری مدار C - R موازی

ثبت خازن (صفحه‌ی مثبت) به طرف پلاریته‌ی منفی خازن (صفحه‌ی منفی)، مدارشان را کامل می‌کند و خازن تخلیه می‌شود. مدار الکتریکی R-C موازی مطابق شکل ۶-۴ است. ولتاژ هر دو عنصر C و R باهم بسان و برابر ولتاژ منبع است. جریان کل مدار از دو جریان غیرهم‌فاز  $I_R$  (اهمی) و  $I_C$  (خازنی) تشکیل می‌شود. جریان  $I_R$  با ولتاژ منبع هم‌فاز و جریان  $I_C$  از ولتاژ منبع درجه پیش‌فاز است. برای مطالعه‌ی مدار R-C موازی و تحلیل آن، دیاگرام برداری جریان‌ها را مطابق شکل ۶-۷ رسم می‌کنند و محاسبه‌های لازم را انجام می‌دهند. چون ولتاژ هر دو عنصر C و R بسان است، در رسم دیاگرام به منظور سادگی محاسبات، ولتاژ را مینا قرار می‌دهند.

۱-۳-۴- محاسبه‌ی امپدانس مدار C - R موازی: با استفاده از شکل‌های ۶-۶ و

۶-۷ می‌توان نوشت:

$$I_R = \frac{V_e}{R} \quad (6-17)$$

$$I_C = \frac{V_e}{X_C} \quad \text{و} \quad I_e = \frac{V_e}{Z} \quad (6-18)$$

نتیجه‌ی جمع دو بردار  $\vec{I}_R$  و  $\vec{I}_C$  جریان  $\vec{I}_e$  است.

$$\vec{I}_e = \vec{I}_R + \vec{I}_C$$

با توجه به مثلث OAC خواهیم داشت:

$$\overline{OC}^r = \overline{OA}^r + \overline{AC}^r$$

$$I_e = I_R + I_C \quad (4-19)$$

با جایگزینی روابط ۴-۱۷ و ۴-۱۸ در رابطه ۴-۱۹ خواهیم داشت :

$$V_e = I_e Z \Rightarrow Z = \frac{V_e}{I_e}$$

$$\frac{V_e}{Z} = \frac{V_e}{R} + \frac{V_e}{X_C}$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \Rightarrow Z = \frac{R \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \quad (4-20)$$

### ۴-۳-۲- محاسبه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان و ضریب توان: برای محاسبه‌ی

φ اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان از مثلث OAC شکل ۴-۷ استفاده می‌کنیم و می‌نویسیم :

$$\tan \phi = \frac{\overline{AC}}{\overline{OA}} = \frac{I_C}{I_R}$$

$$\tan \phi = \frac{\frac{V_e}{X_C}}{\frac{V_e}{R}} = \frac{V_e R}{V_e X_C}$$

با ساده کردن رابطه، خواهیم داشت :

$$\tan \phi = \frac{I_C}{I_R} = \frac{R}{X_C} = RC\omega \quad (4-21)$$

اگر از رابطه ۴-۲۱،  $\arctan \phi$  گرفته شود، زاویه‌ی φ (اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ) به دست می‌آید .

$$\phi = \tan^{-1}(RC\omega) \quad \text{یا} \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right) \quad (4-22)$$

کسینوس زاویه‌ی φ به دست آمده در رابطه ۴-۲۲ ضریب توان را تعیین می‌کند. برای محاسبه‌ی ضریب توان از مثلث OAC در شکل ۴-۷ می‌توان نوشت :

$$\cos \phi = \frac{\overline{OA}}{\overline{OC}} = \frac{I_R}{I_e} = \frac{V_e Z}{V_e R}$$

بنابراین :

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I_e} = \frac{Z}{R} \quad (4-23)$$

برای تعیین  $\sin \varphi$ ، از مثلث OAC شکل ۴-۷ می‌توان نوشت :

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{\overline{AC}}{\overline{OC}} = \frac{I_C}{I_e} = \frac{V_e Z}{V_e X_C} \\ \sin \varphi &= \frac{I_C}{I_e} = \frac{Z}{X_C} \end{aligned} \quad (4-24)$$

### ۴-۳-۳ محاسبه ضریب کیفیت مدار R-C موازی:

می‌دانید که انرژی ذخیره شده در یک خازن به ظرفیت C و ولتاژ دوسر آن (V) از رابطه  $W = \frac{1}{2} CV^2$  به دست می‌آید. ماکزیمم انرژی ذخیره شده توسط ولتاژ ماکزیمم  $V_m$  ایجاد می‌شود؛ بنابراین،  $W_m = \frac{1}{2} CV_m^2$  ماکزیمم انرژی ذخیره شده در خازن خواهد بود. انرژی مصرفی در مقاومت اهمی در یک سیکل از رابطه  $I_e = \frac{V_e}{R}$  تعیین می‌شود. جریان مؤثر مقاومت اهمی است که از رابطه  $W = P \cdot T = I_e^2 R \times \frac{2\pi}{\omega}$  به دست می‌آید. برای محاسبه ضریب کیفیت می‌توان نوشت :

$$Q = \frac{\text{ماکزیمم انرژی ذخیره در خازن}}{\text{انرژی مصرفی در یک سیکل}}$$

$$Q = \frac{\frac{2\pi}{2} \left( \frac{1}{2} CV_m^2 \right)}{R \times \frac{V_e^2}{R} \times \frac{2\pi}{\omega}} \Rightarrow Q = RC\omega \quad (4-25)$$

### ۴-۳-۴ توان‌های در مدار R-C موازی:

با توجه به روش محاسبه‌ی توان‌ها در مدارهای R-C می‌توان نوشت :

$P_e$  توان مؤثر به صورت زیر نوشه شود :


$$P_e = I_R^2 R = \frac{V_e^2}{R} = V_e I_e \cos \varphi \quad (4-26)$$

توان غیر مؤثر از رابطه‌ی زیر تعیین می‌شود:

$$P_d = -I_C X_C = -\frac{V_e}{X_C} = -V_e I_e \sin \varphi \quad (4-27)$$

توان ظاهری برابر است با:

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = V_e I_e \quad (4-28)$$

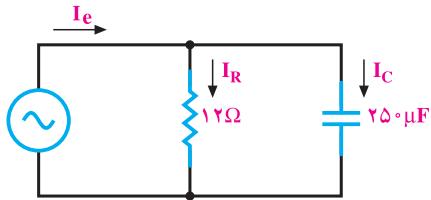

**مثال ۴:** در مدار RC موازی شکل مقابل

اگر ولتاژ منبع  $v = 192\sqrt{2} \sin 25^\circ t$  باشد، مطلوب است:

الف: جریان هر شاخه و معادلات آنها.

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{25 \times 10^{-6} \times 25} = 16 \Omega$$

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{192\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 192V$$

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{192}{12} = 16A$$

$$I_{Rm} = I_R \cdot \sqrt{2} = 16\sqrt{2}A$$

$$i_R = 16\sqrt{2} \sin 25^\circ t$$


جریان مقاومت هم فاز با ولتاژ

$$I_C = \frac{V_e}{X_c} = \frac{192}{16} = 12A$$

$$I_{cm} = I_C \cdot \sqrt{2} = 12\sqrt{2}A$$

$$i_C = 12\sqrt{2} \sin(25^\circ t + 90^\circ) \quad \text{جریان خازن } 90^\circ \text{ درجه جلوتر (پیش فاز) از ولتاژ}$$

ب: رسم دیاگرام برداری  $I_e$ ,  $I_R$ ,  $I_C$  و  $\vec{V}_e$ .

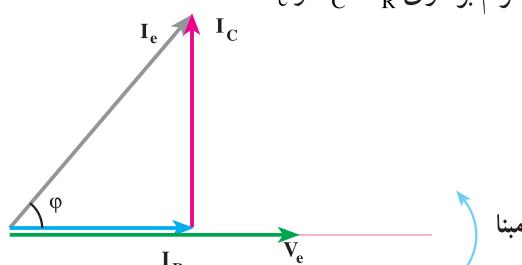

شكل ۸

پ: جریان کل و معادله‌ی آن:

$$\vec{I}_e = \vec{I}_R + \vec{I}_C = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20\text{ A} \quad \text{با توجه به شکل ۴-۸ داریم:}$$

$$I_m = I_e \sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ A}$$

از رابطه‌ی ۴-۲۲ خواهیم داشت:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{12}{16}\right) = 37^\circ$$

$i = 20\sqrt{2} \sin(25^\circ t + 37^\circ)$  از V جلوتر است.  
ت: امپدانس مدار.

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \quad \text{از رابطه‌ی ۴-۲ داریم:}$$

ولی با داشتن  $V_e$  و  $I_e$  که ساده‌ترین راه برای محاسبه‌ی Z رابطه‌ی ۱-۳ است.


$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{V_m}{I_m} = \frac{192\sqrt{2}}{20\sqrt{2}} = 9.6\Omega$$

ث: محاسبه‌ی توان‌ها و رسم مثلث توان.

$$P_e = V_e I_e \cos \phi = 192 \times 20 \times \cos(37^\circ) = 3072\text{ W}$$

$$P_d = V_e I_e \sin \phi = 192 \times 20 \times \sin(-37^\circ) = -2304 \text{ VAR}$$
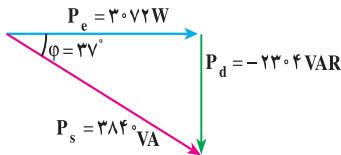
$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{(3072)^2 + (-2304)^2} = 3840 \text{ VA}$$



#### ۴-۴-۴- تأثیر فرکانس بر مدارهای R - C

با توجه به امپدانس‌های محاسبه‌شده برای مدار R - C سری،  $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$  و مدار

$$\text{موازی} \quad \frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \quad \text{و در نظر گرفتن این که } X_C = \frac{1}{2\pi f C}, \text{ مشخص می‌شود. تغییرات فرکانس}$$

مدار در امپدانس مدار R-C سری و موازی اثر می‌گذارد. کمیت‌های  $\cos \phi$  و  $\sin \phi$  و Q به طبقی به

امپدانس مدار مرتبط است؛ بنابراین، تغییرات فرکانس، این کمیت‌ها را تیز تغییر می‌دهد.

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi, P_e = V_e I_e \cos \varphi, I_e = \frac{V_e}{Z}$$

$P_s = V_e I_e$  هستند، این کمیت‌ها نیز با تغییرات حاصل در فرکانس شبکه تغییر خواهند کرد. با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تأثیر فرکانس را بر روی جریان و امپدانس مدار C - R سری و موازی به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

#### ۱-۴-۱- تأثیر فرکانس در مدار C - R سری:

در شکل ۱-۴ فرض می‌کنیم فرکانس منبع ولتاژ از صفر تا  $\infty$  تغییر کند ولی دامنه ولتاژ ثابت باقی بماند. مقادیر R و C نیز در تغییرات فرکانس مقادیر ثابت باقی بمانند. فرکانس مدار را هم صفر در نظر می‌گیریم. می‌دانیم در جریان DC فرکانس مدار صفر است. خازن در مدارهای DC خیلی سریع شارژ می‌شود و جریان مدار را قطع می‌کند و منبع ولتاژ با مدار باز - یعنی امپدانس بی‌نهایت - مواجه می‌شود. بنابراین:

$$f = 0 \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + \left( \frac{1}{2\pi C \times (0)} \right)^2} = \infty \quad \text{و} \quad I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\infty} = 0$$

اگر فرکانس از صفر به بی‌نهایت تغییر کند، امپدانس مدار کاهش یافته و جریان افزایش می‌ابد؛


به گونه‌ای که در فرکانس بی‌نهایت مقدار  $Z = R$  و امپدانس مدار  $I = \frac{V}{R}$  می‌شود. دلیل این که خازن انصال کوتاه می‌شود، تغییرات سریع پلاریته‌ی صفحات آن در فرکانس‌های زیاد است. خازن با وجود این تغییرات سریع نمی‌تواند عکس العمل نشان دهد و جریان به راحتی از آن عبور می‌کند. بنابراین:

$$f \rightarrow \infty \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + \left( \frac{1}{2\pi C \times (\infty)} \right)^2} = \sqrt{R^2} = R \quad \text{و} \quad I = \frac{V}{R}$$

ضریب کیفیت مدار  $Q = \frac{1}{RC\omega} = \frac{1}{2\pi f CR}$  در فرکانس‌های کمتر خیلی بالا و در فرکانس

بی‌نهایت به سمت صفر می‌کند. منحنی تغییرات جریان و امپدانس مدار C - R را در فرکانس‌های متغیر می‌توان به صورت شکل‌های ۹-۴ از طریق نقطه‌یابی رسم کرد.

$f_{(\text{Hz})}$	۰	$\infty$
$Z_{(\Omega)}$	$\infty$	R
$I_{(\text{A})}$	۰	$\frac{V_e}{R}$

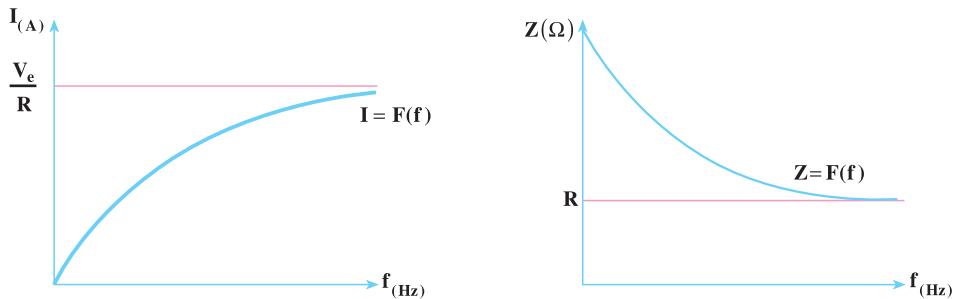


الف: منحنی تغییرات امپدانس در اثر فرکانس      ب: منحنی تغییرات جریان در اثر فرکانس

شکل ۴-۹ - تأثیر فرکانس بر مقادیر  $Z$ ,  $I$  در  $R\text{-}C$  سری

#### ۴-۴-۲ - تأثیر فرکانس در مدار $C\text{-}R$ -موازی

در یک مدار  $C\text{-}R$ -موازی فرض می‌کنیم فرکانس منبع تغذیه در دامنهٔ ثابت تغییر کند و در این تغییرات مقدار عناصر  $R$  و  $C$  ثابت باشند. اگر فرکانس مدار صفر باشد، خازن شاخهٔ موازی مربوط به خود را در اثر شارژ در حالت دائمی باز می‌کند و جریان  $I_C = 0$  می‌شود. در این حالت، جریان مدار برابر جریان  $I_R$  خواهد شد و امپدانس  $Z = R$  می‌شود. اگر فرکانس  $f = \infty$  شود، شاخهٔ خازنی اتصال کوتاه می‌کند و جریان  $I_R$  بی‌نهایت می‌شود. در این حالت  $Z = 0$  خواهد بود. منحنی تغییرات جریان و امپدانس در  $R\text{-}C$ -موازی نسبت به تغییرات فرکانس مطابق شکل ۴-۱۰ است.

$f$ (Hz)	۰	$\infty$
$Z(\Omega)$	$R$	۰
$I_{(A)}$	$\frac{V_e}{R}$	$\infty$

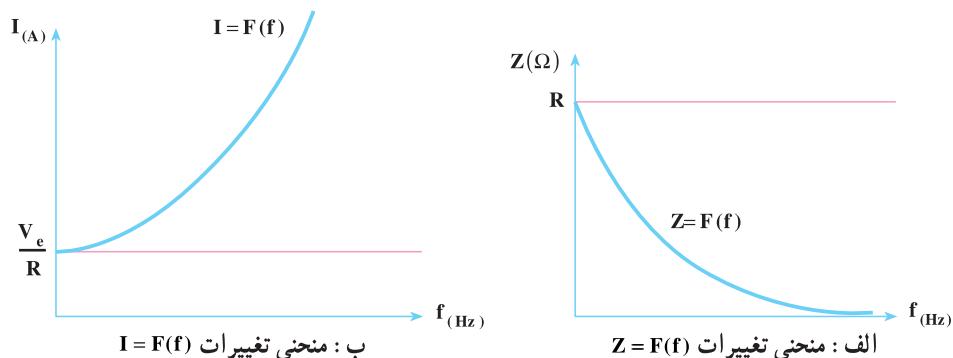


ب: منحنی تغییرات

الف: منحنی تغییرات

شکل ۴-۱۰ - تأثیر فرکانس بر مقادیر  $Z$  و  $I$  در  $R\text{-}C$  موازی
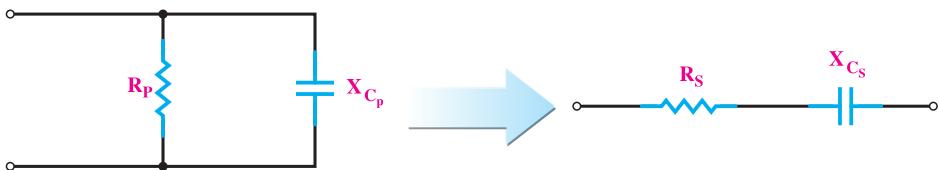
## ۴-۵- تبدیل مدار R-C سری به مدار R-C موازی و بر عکس

مدار R-C موازی را در نظر بگیرید می خواهیم معادل سری آن را به دست آوریم. در مدار معادل باید  $Z_p$  و  $\varphi_p$  با  $Z_s$  و  $\varphi_s$  مدار قبل از تبدیل یکی باشد.




$$Z_p = \frac{R_p \cdot X_{C_p}}{\sqrt{R_p^2 + X_{C_p}^2}}$$

$$\cos \varphi_p = \frac{Z_p}{R_p}$$

$$R_s = \frac{Z_p}{R_p}$$

$$X_{C_s} = \frac{Z_p}{X_{C_p}}$$

در تبدیل سری به موازی خواهیم داشت:

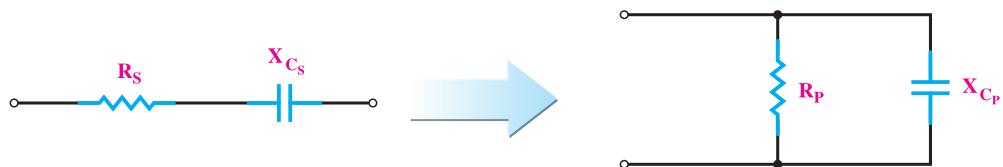

$$Z_s = \sqrt{R_s^2 + X_{C_s}^2}$$

$$\cos \varphi_s = \frac{R_s}{Z_s}$$

$$R_p = \frac{Z_s}{R_s}$$

$$X_{C_p} = \frac{Z_s}{X_{C_s}}$$



۱- یک مقاومت  $R = 1\Omega$  با یک خازن به راکتانس  $X_C = 10\sqrt{3}\Omega$  به صورت سری به یک منبع ولتاژ با معادله‌ی  $v = 100 \sin(250t)$  متصل است. مطلوب است :

الف : معادله‌ی جریان منبع.

ب : معادله‌ی ولتاژ دو سر همان.


پ : محاسبه‌ی توان‌های مدار و رسم مثلث توان‌ها.

جواب :

$$i(t) = 5 \sin(250t + 60^\circ)$$

$$v_C(t) = 50\sqrt{3} \sin(250t - 30^\circ)$$

$$v_R(t) = 50 \sin(250t + 60^\circ)$$

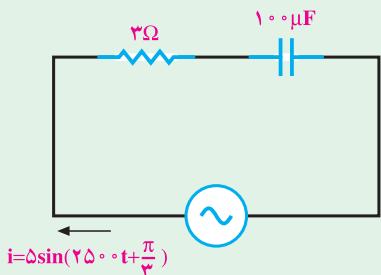

۲- در مدار مقابله مطلوب است :

الف : معادله‌ی ولتاژ منبع.

ب : معادله‌ی ولتاژ دو سر همان.

پ : رسم دیاگرام برداری ولتاژها و جریان مدار.

۳- در یک مدار  $C-R$  سری معادله‌ی ولتاژ و جریان منبع به ترتیب  $(\frac{\pi}{6} + 250t) \text{ می‌باشد.}$


و  $i = 2 \sin(250t + \frac{\pi}{6})$  چه قدر است؟

جواب :  $R = 25\Omega$  و  $C = 9/23\mu F$

۴- یک خازن با راکتانس  $X_C = 5\Omega$  با یک مقاومت نامشخص به طور سری به هم متصل اند.

اگر جریان به اندازه‌ی  $\frac{\pi}{3}$  رادیان از ولتاژ جلو باشد، مقدار  $R$  چند اهم است؟

جواب :  $R = 2/88\Omega$

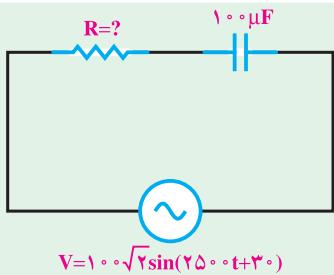


۵- در مدار شکل رو به رو اگر  $Z = 5\Omega$  باشد، اندازهی  $R$  چند اهم است؟

جواب :  $R = 3\Omega$

۶- خازنی به ظرفیت  $100\mu F$  با یک مقاومت  $20\Omega$  سری شده‌اند. در چه فرکانسی ضریب

کیفیت مدار  $\frac{5}{\pi}$  می‌شود؟


جواب :  $f = 50\text{Hz}$

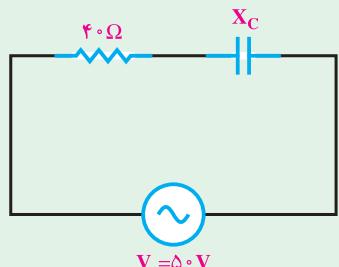

۷- در مدار شکل رو به رو، ولتاژ دو سرخازن  $V_C = 30V$  است. ضریب توان و اندازهی


$X_C$  چند اهم است؟

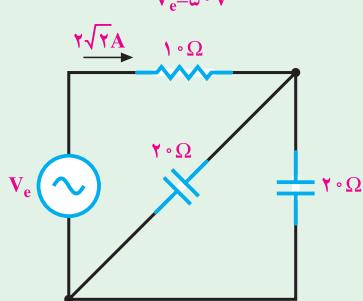جواب :  $\cos\phi = 0.8$  و  $X_C = 30\Omega$



۸- در مدار رو به رو ولتاژ منبع چند ولت است؟

جواب :  $V_e = 4V$

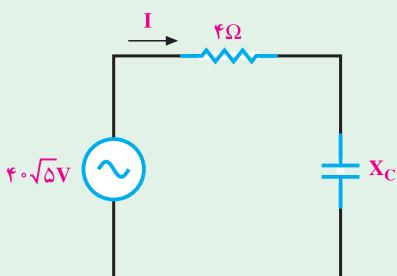


۹- ضریب کیفیت مدار رو به رو  $Q = 2$  است.

جريان مدار چند آمپر است؟

جواب :  $I = 10A$

۱۰- مدار R-C موازی شکل روبرو را به یک مدار R-C سری تبدیل کنید.
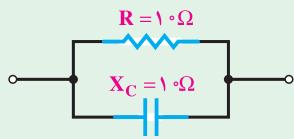
$$X_{C_S} = 5\Omega \quad \text{و} \quad R_S = 5\Omega$$




۱۱- در هر یک از مدارهای زیر مطلوب است :

الف : معادلهی جریان و ولتاژ منبع. ( $\theta_V = 0^\circ$ )

ب : توانهای مدار و رسم مثلث توان.

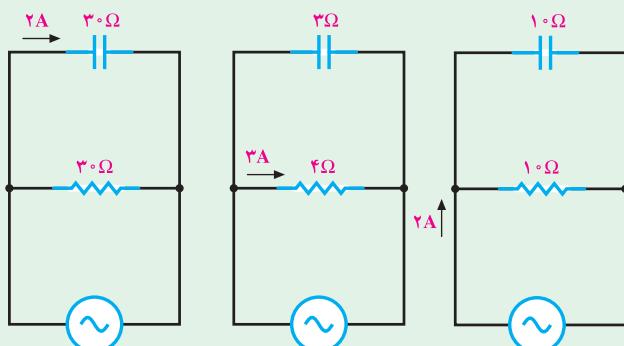پ : رسم دیاگرام برداری جریانها و ولتاژ مدار.



۱۲- در یک مدار R-C موازی معادلهی ولتاژ و جریان به ترتیب  $v(t) = 200 \sin(1000t)$  و

$$i(t) = 1 \sin(1000t + \frac{\pi}{4})$$

$$\text{جواب : } R = 20\sqrt{2}\Omega \quad C = 3 / 53\mu F$$

۱۳- در مدار شکل روبرو مطلوب است :

الف : جریان هر شاخه و معادلات زمانی آنها.


ب : در صورت دو برابر شدن فرکانس، بند الف را محاسبه کنید.

پ : در صورت نصف شدن فرکانس، بند الف را محاسبه کنید.

ت : جوابهای بند الف، ب و پ را مقایسه کنید.

$$I_{R(t)} = 25 \sin(250t + 0^\circ)$$


$$I_{C(t)} = 25 \sin(250t + 90^\circ)$$

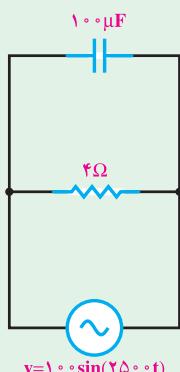

۱۴- در مدار شکل زیر مطلوب است :

الف : امپدانس کل مدار.

ب : ضریب قدرت شبکه.

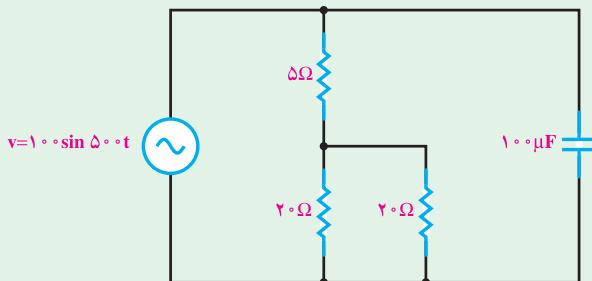

جواب :  $Z = 12\Omega$

$$\cos \varphi = 0 / \Lambda$$

## فصل پنجم

### مدارهای L-C جریان متناوب

#### هدف‌های رفتاری



در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- منحنی‌ها و دیاگرام برداری جریان، ولتاژ و مقاومت ظاهری در مدار L-C سری و موازی را رسم کند.
- ۲- مقادیر مقاومت ظاهری، اختلاف فاز، جریان-ولتاژ و توان‌ها را در مدارهای L-C سری و موازی محاسبه کند.
- ۳- مفهوم رزنанс را شرح دهد و فرکانس رزنанс را در مدارهای L-C سری و موازی محاسبه کند.
- ۴- منحنی تغییرات امپدانس Z و جریان I، مدارهای L-C سری و موازی را در تغییرات فرکانس رسم کند.
- ۵- معادلات زمانی ولتاژ و جریان عناصر در مدارهای L-C سری و موازی را به دست آورد.

#### ۱-۵- مقدمه

تولید امواج الکتریکی در نوسان‌سازها، تنظیم ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی بر روی موج فرستنده‌ها، تصحیح ضربی توان شبکه‌های قدرت از جمله موارد کاربرد مدارهای L-C است. در بررسی مدار یک سلف و یک خازن آموختیم که این عناصر رفتار متقابل دارند؛ زیرا در سلف جریان از ولتاژ  $90^\circ$  عقب‌تر است؛ در صورتی که جریان در خازن از ولتاژ  $90^\circ$  جلوتر است. این امر باعث می‌شود رفتار خازن نسبت به رفتار سلف  $180^\circ$  الکتریکی اختلاف فاز پیدا کند و با هم رفتار متقابل

داشته باشند. از آنجا که هر دو عنصر در شبکه توان راکتیو مبادله می‌کنند، به دلیل اثر متقابل آن‌ها می‌توان توان راکتیو شبکه را کاهش داد و مقدار آن را به صفر رساند. مدارهای L-C در شبکه‌ها به صورت اتصال سری، موازی یا اتصال سری موازی به کار گرفته می‌شوند. در این فصل، اتصال سری و موازی مدارهای L-C را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

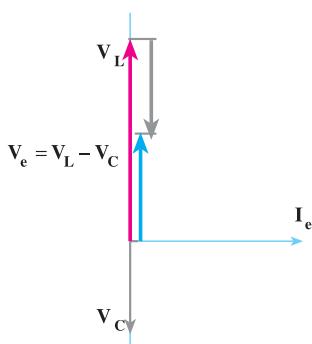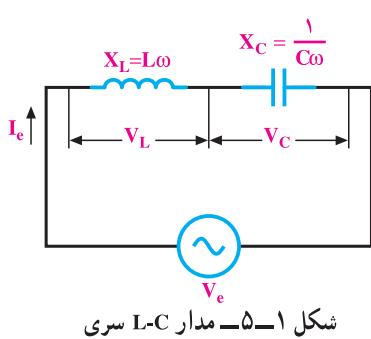

شکل ۲-۵-۲-۱ دیاگرام برداری مدار L-C سری ( $V_L > V_C$ )

## ۵-۲ مدار C-L سری

مدار الکتریکی L-C سری که از یک عنصر خالص خازنی و یک عنصر خالص سلفی تشکیل می‌شود، مطابق شکل ۵-۱ است. در این مدار، جریان هر دو عنصر یکسان است. اگر برای رسم دیاگرام برداری، جریان را مینما قرار دهیم ولتاژ دو سر سلف از جریان  $90^\circ$  جلوتر و ولتاژ دوسر خازن از جریان  $90^\circ$  عقب‌تر خواهد بود. دیاگرام برداری ولتاژ با فرض مطابق شکل ۵-۲ رسم می‌شود.

## ۵-۲-۱ محاسبه امپدانس مدار C-L

**سری:** از شکل ۱-۵-۱ می‌توان مقادیر ولتاژهای  $V_L$  و  $V_C$  را به دست آورد.

$$V_L = I_e \cdot X_L = I_e \cdot L\omega \quad (5-1)$$

$$V_C = I_e \cdot X_C = I_e \times \frac{1}{C\omega} \quad (5-2)$$

از شکل ۲-۵-۲ دیاگرام برداری ولتاژها و شکل ۱-۵-۱ مدار L-C سری می‌توان نوشت:

$$\vec{V}_e = \vec{V}_L + \vec{V}_C, \quad V_e = I_e \cdot Z$$

$$V_e = V_L - V_C \quad (5-3)$$

با جایگزین کردن روابط ۱-۵ و ۲-۵ در رابطه‌ی ۳-۵ خواهیم داشت:

$$I_e \times Z = X_L \cdot I_e - X_C \cdot I_e$$

$$Z = X_L - X_C \quad (5-4)$$

در صورتی که  $V_C > V_L$  باشد رابطه‌ی ۳-۵ و ۴-۵ به صورت زیر می‌شود:

$$V_e = V_C - V_L$$

$$Z = X_C - X_L$$

## ۵-۲-۵ محاسبه‌ی توان‌ها:

همان‌طورکه مشاهده می‌کنید، در دیاگرام شکل ۵-۲ اختلاف فاز جریان و ولتاژ همواره  $90^\circ$  خواهد بود؛ یعنی، اگر  $X_L > X_C$  باشد  $\varphi = 90^\circ$  و مدار پس فاز و اگر  $X_C > X_L$  باشد،  $\varphi = -90^\circ$  و مدار پیش فاز خواهد بود. پس ضریب توان مؤثر و غیر مؤثر به ترتیب  $\sin \varphi = \pm 1$  و  $\cos \varphi = 0$  است. وقتی ضریب توان مؤثر صفر شد، در مدار L-C هیچ‌گونه توان اکتیو مصرف نمی‌شود. بنابراین:

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi = 0 \quad (5-5)$$

برای تعیین توان راکتیو می‌توان نوشت:

$$P_{d_L} = I_e^2 X_L \quad \text{برای سلف}$$

$$P_{d_C} = -I_e^2 X_C \quad \text{برای خازن}$$

$$P_d = P_{d_L} + P_{d_C} = I_e^2 X_L - I_e^2 X_C$$

$$P_d = I_e^2 (X_L - X_C) \quad (5-6)$$

رابطه‌ی ۶-۵ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$P_d = \pm V_e I_e \sin \varphi = \pm V_e I_e \sin 90^\circ = \pm V_e I_e \quad V.A.R \quad (5-7)$$

 **نتیجه:** به ازای  $X_C > X_L$  توان راکتیو با علامت + و به ازای

توان راکتیو با علامت - مشخص می‌شود.

از آنجا که  $P_s = V_e I_e$  است، بنابراین:

$$P_s = |P_d| = V_e I_e \quad (5-8)$$

### ۲-۳-۵- رسم منحنی های مدارهای L-C سری:

فرض می کنیم جریان متناوبی با معادله‌ی  $i = I_m \sin(\omega t)$  از مدار شکل ۱-۵ عبور می کند.

معادله‌ی زمانی ولتاژ دو سر سلف به صورت  $v_L(t) = X_L \cdot I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$  و ولتاژ دو سر

خازن به صورت  $v_C = X_C \cdot I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$  خواهد شد. ولتاژ منبع همواره از جمع جبری دو

ولتاژ لحظه‌ای  $v_L$  و  $v_C$  به دست می آید. بنابراین، ولتاژ کل برابر است با :

$$v(t) = X_L \cdot I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) + X_C \cdot I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \quad (5-9)$$

با توجه به این که  $\sin(\alpha - \frac{\pi}{2}) = -\cos \alpha$  و  $\sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) = \cos \alpha$  است. رابطه‌ی ۵-۹ به

صورت زیر بیان می شود :

$$v = X_L I_m \cos \omega t - X_C I_m \cos \omega t$$

$$v = (X_L - X_C) I_m \cos \omega t$$

با توجه به قانون اهم  $v_m = (X_L - X_C) I_m$  می باشد. اگر  $X_L > X_C$  باشد رابطه‌ی ولتاژ ۹-۵

به صورت زیر در می آید :

$$v = +v_m \cos \omega t = V_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad (5-10)$$

و در صورتی که اگر  $X_L < X_C$  باشد، رابطه‌ی ولتاژ ۵-۱۰ به صورت زیر بیان می شود :

$$v = V_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

**مثال ۱:** یک مدار C-L سری با  $L = ۰.۵ H$  و خازن  $C$  مفروض است. اگر معادله‌ی

ولتاژ  $v(t) = ۱۰ \cdot \sin(۵۰ \cdot \omega t)$  و معادله‌ی جریان  $i(t) = ۲ \sin(۵۰ \cdot \omega t)$  باشد، ظرفیت خازن  $C$

چه قدر است؟

$$Z = \frac{V_m}{I_m} = \frac{۱۰}{۲} = ۵ \Omega$$

را حل :

$$\phi = \theta_V - \theta_I = (-۹۰^\circ) - ۰^\circ = -۹۰^\circ$$

چون جریان از ولتاژ پیش فاز است، مدار در مجموع خاصیت خازنی دارد و راکتانس  $X_C$  از راکتانس  $X_L$  بزرگ‌تر است.

$$X_L = L\omega = 0.5 \times 50 = 25\Omega$$

$$Z = X_C - X_L$$


$$50 = X_C - 25 \Rightarrow X_C = 75\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C}$$

$$C = \frac{1}{50 \times 75} = 2.66 \times 10^{-5} F$$

$$C = 26.6 \mu F$$

در شکل ۳-۵ منحنی تغییرات ولتاژها و جریان رسم شده است.

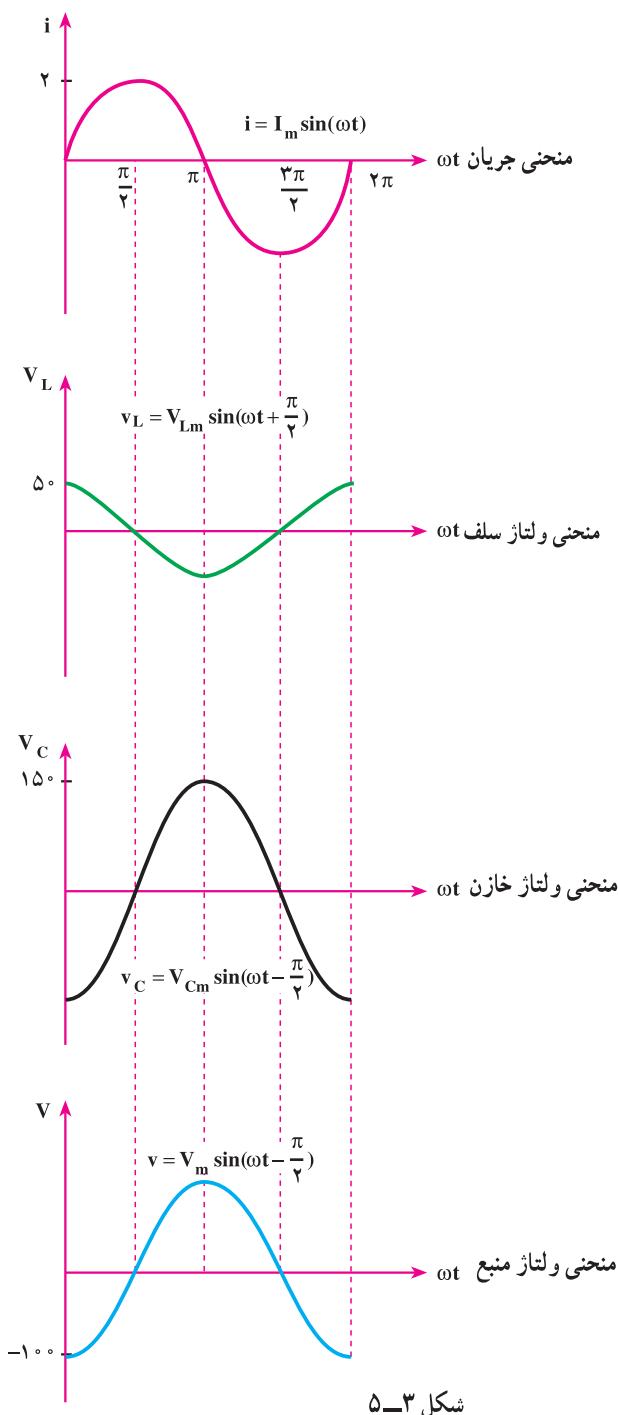

شکل ۳-۵

## ۵-۲-۴ - تشدید (رزنانس) در مدار C-L سری: در رابطه‌ی ۴-۵، امپدانس یک

مدار L-C سری را به صورت  $Z = L\omega - \frac{1}{C\omega}$  محاسبه کردیم. چون  $\omega = 2\pi f$  است،

بنابراین  $Z = 2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}$  نیز بیان می‌شود. مقدار امپدانس Z با تغییر فرکانس (f) شبکه و مقادیر

$C$  و  $L$  تغییر می‌کند. از آن‌جا که ظرفیت خازن  $C = \frac{\epsilon A}{d}$  و اندوکتانس یک سلف  $L = \frac{\mu_r N^2 A}{1}$

است، با تغییر فاصله‌ی دو صفحه‌ی خازن، تغییر مقدار سطح مؤثر صفحات خازن یا تغییر ضریب دیالکتریک می‌توان ظرفیت خازن را تغییر داد. در اندوکتانس یک سلف، تغییر دور و سطح مقطع حلقه‌ها و طول مؤثر بویین (سلف) و ضریب نفوذ مغناطیسی، مقدار L را تغییر می‌دهد. در هر صورت، با تغییر کمیت‌های f و L و C می‌توان وضعیتی ایجاد کرد که  $2\pi fL = \frac{1}{2\pi fC}$  شود. در

این حالت، اندازه‌ی کمیت Z برابر صفر می‌شود و حداکثر جریان در مدار L-C سری جاری خواهد شد. این جریان، با جریان اتصال کوتاه مدار C-L برابر است و سلف و خازن با هم مدار را به اتصال کوتاه می‌کشانند. این حالت از وضعیت مدار C-L سری را که  $Z = 0$  می‌شود،

حالت **تشدید یا رزنانس** گویند. در حالت تشدید خواهیم داشت:

$$Z = L\omega - \frac{1}{C\omega} = 2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC} = 0 \quad (5-11)$$

$$L\omega = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow L\omega^2 C = 1 \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad s} \quad (5-12)$$

اگر در مدار L-C سری L و C ثابت باشند، با تغییرات فرکانس f وضعیت تشدید ایجاد می‌شود. به فرکانسی که وضعیت تشدید را ایجاد می‌کند، **فرکانس رزنانس یا فرکانس تشدید** می‌گویند و آن را با  $f_r$  نشان می‌دهند. از رابطه‌ی ۵-۱۲ فرکانس تشدید به صورت روابط زیر محاسبه می‌شود:

$$L\omega^2 C = 1 \quad , \quad \omega = 2\pi f_r$$


$$L(2\pi f_r)^2 C = 1 \Rightarrow (2\pi f_r)^2 = \frac{1}{LC}$$

$$2\pi f_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$(5-13)$$

در رابطه‌ی ۱۳،  $C$  بر حسب فاراد و  $L$  بر حسب هانزی و  $f_r$  بر حسب هertz است.

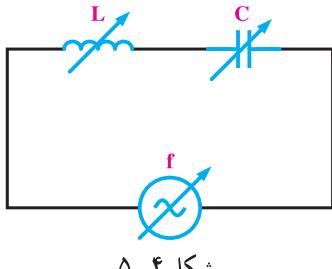

شکل ۵-۴

### مثال ۲: مدار L-C سری، مطابق شکل ۵-۴

مفروض است. همان طور که مشاهده می‌کنید، هر سه کمیت  $f$  و  $C$  و  $L$  در مدار قابل تغییر است. مطلوب است:

- ۱- مقدار اندوکتانس  $L$  در صورتی که در  $f = 100\text{ Hz}$  تشیدید ایجاد کند و ظرفیت خازن برابر با  $C = 100\mu\text{F}$  باشد.

- ۲- اندازه‌ی ظرفیت خازن  $C$  در فرکانس رزنانس  $f = 100\text{ Hz}$  در صورتی که  $L = 10\text{ mH}$  باشد.

- ۳- در صورتی که  $L = 10\text{ mH}$  و  $C = 100\mu\text{F}$  باشد، فرکانس رزنانس چقدر است؟ راه حل:

$$X_C = X_L \Rightarrow 2\pi f L = \frac{1}{2\pi f C} \Rightarrow L = \frac{1}{4\pi^2 f^2 C} \quad -1$$

$$L = \frac{1}{4 \times \pi^2 \times 10^0 \times 100 \times 10^{-6}} = 25 / 35 \text{ mH} \quad -2$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 f^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 \times 10^0 \times 10 \times 10^{-6}} = 253 / 5 \mu\text{F} \quad -2$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-6}}} = 159 / 23 \text{ Hz} \quad -3$$


### ۵-۵-۲- تأثیر فرکانس در امپدانس و جریان مدار L-C سری: در مدار L-C، با

توجه به رابطه‌ی  $Z = 2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C}$  اگر فرکانس  $f = 0$  شود، امپدانس  $Z$  بینهایت می‌شود؛ زیرا

مقدار  $2\pi f L = 0$  و  $\frac{1}{2\pi f C} = \infty$  خواهد شد. به عبارت دیگر، وقتی فرکانس برابر صفر است، یعنی

مدار از جریان DC تغذیه می‌کند و خازن در جریان DC در حالت پایدار نقش مدار باز را خواهد داشت. اگر امپدانس  $Z = \infty$  شود، هیچ نوع جریانی از مدار عبور نمی‌کند و  $I = 0$  خواهد شد.


وقتی فرکانس برابر  $f_r$  فرکانس شدید می‌شود،  $Z = \infty$  شده و جریان  $I$  به مقدار  $\infty$  (جریان اتصال کوتاه) می‌رسد. اگر  $f = \infty$  شود، تغییرات بار الکتریکی در صفحات خازن خیلی شدید می‌شود و خازن عملاً به اتصال کوتاه کشانده شده و  $= \frac{1}{2\pi f C}$  خواهد شد. در عوض،  $Z = F(f) = \frac{U}{Z}$  به مقدار خیلی زیاد  $-$  یعنی  $\infty$  میل کرده و مدار  $C$  را عملاً باز می‌کند. در این حالت، امپدانس  $L-C$  مجدداً بی‌نهایت می‌شود. چون  $I = \frac{U}{Z} = F(f)$  است، جریان صفر خواهد شد. نمودار تغییرات  $Z = F(f)$  و  $I = F(f)$  در شکل ۵-۵ رسم شده است.

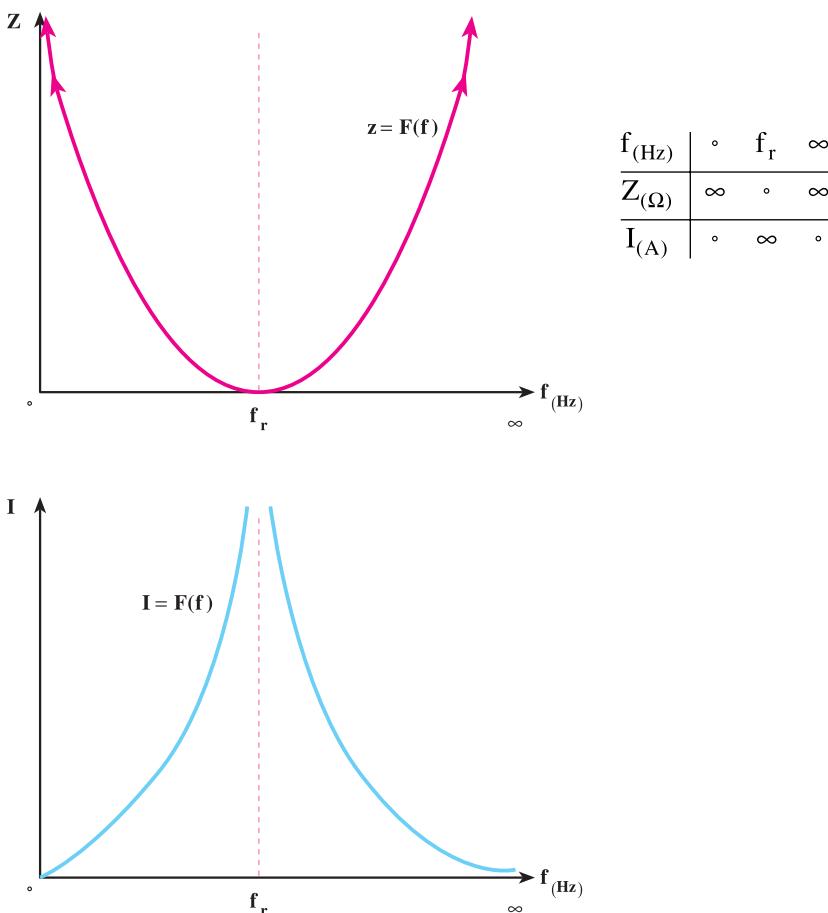

شکل ۵-۵ — منحنی‌های تغییرات  $Z = F(f)$  و  $I = F(f)$  در مدار  $L-C$  سری

### ۵-۳ مدار L-C موازی

مدار الکتریکی L-C موازی در شکل ۵-۶ نشان داده شده است. در این مدار، ولتاژ دو سر هر دو عنصر C و L با هم برابرند. جریان در داخل مقاومت سلفی ( $I_L$ ) از ولتاژ منبع به اندازه  $90^\circ$  عقب تر و جریان خازنی ( $I_C$ ) از ولتاژ منبع  $90^\circ$  جلوتر است. جریان کل  $I_e$  از جمع برداری دو جریان  $\vec{I}_L$  و  $\vec{I}_C$  به دست می‌آید. چون دو جریان  $\vec{I}_L$  و  $\vec{I}_C$  دارای یک راستا هستند و  $180^\circ$  درجه اختلاف فاز دارند، می‌توان جریان  $I_e$  (جریان کل) را از رابطه‌ی  $I_e = I_L - I_C$  یا  $I_e = I_c = I_L - I_C$  به دست آورد. دیاگرام برداری جریان‌های مدار L-C موازی در مبنای ولتاژ در شکل ۵-۷ با فرض  $X_L > X_C$  رسم شده است.

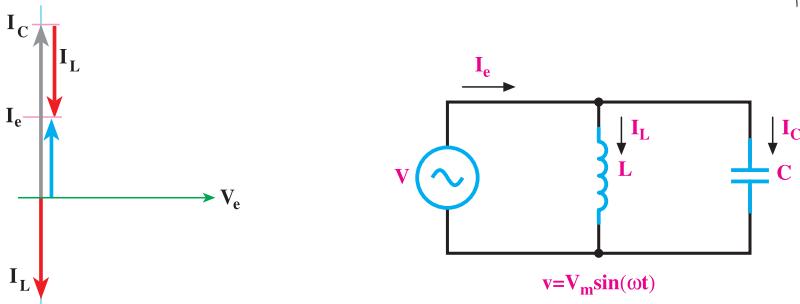

شکل ۵-۶

$(X_L > X_C)$

شکل ۵-۷

### ۵-۴ محاسبه‌ی امپدانس مدار L-C موازی: از شکل‌های ۵-۶ و ۵-۷ برای

محاسبه‌ی امپدانس می‌توان نوشت:

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} , \quad I_C = \frac{V_e}{X_C} , \quad Z = \frac{V_e}{I_e} , \quad I_e = \frac{V_e}{Z}$$

$$I_e = I_C - I_L \Rightarrow \frac{V_e}{Z} = \frac{V_e}{X_C} - \frac{V_e}{X_L}$$

با فرض  $X_L > X_C$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \rightarrow \text{یا } Z = \frac{X_L \cdot X_C}{X_L - X_C} \quad (5-14)$$

در صورتی که  $X_C > X_L$  باشد، در رابطه‌ی ۵-۱۴ جای  $X_L$  و  $X_C$  در مخرج کسر با هم

عوض می شود و به صورت رابطه‌ی ۵-۱۵ نوشته می شود.

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \quad \text{یا} \quad Z = \frac{X_L \cdot X_C}{X_C - X_L} \quad (5-15)$$

**۵-۳-۲- فرکانس تشدید در مدار L-C موازی:** در شکل ۵-۷، دیاگرام برداری اگر

$I_C = I_L$  باشد، اندازه‌ی جریان  $I$  برابر صفر می شود. خاصیت سلفی به وسیله‌ی خاصیت خازنی مدار کاملاً خنثی شده و حالت تشدید (رزنانس) برقرار می شود. در حالت تشدید می توان نوشت:

$$I_L = I_C$$

$$\frac{V_e}{X_L} = \frac{V_e}{X_C} \Rightarrow \frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_C} \Rightarrow X_L = X_C$$

$$L\omega = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow L\omega^2 C = 1 , \quad \omega = 2\pi f_r$$


$$L(2\pi f_r)^2 C = 1 \Rightarrow f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (5-16)$$

**۵-۳-۳- منحنی تغییرات امپدانس و جریان در فرکانس‌های متغیر:** امپدانس مدار


با توجه به رابطه‌ی  $\frac{1}{Z} = \frac{1}{2\pi f L} - \frac{1}{2\pi f C}$  وقتی فرکانس مدار صفر است (زمانی که از جریان L-C تغذیه می شود) برابر صفر خواهد شد؛ زیرا  $X_L = 2\pi f L = 0$  است و مدار را به اتصال کوتاه می کشاند. در این حالت، از مدار جریان  $I_{S,C}$  (جریان اتصال کوتاه) عبور خواهد کرد. در فرکانس

$f = f_r$  (یعنی فرکانس تشدید)  $X_L = X_C$  شده و  $Z = \frac{1}{Z}$  می شود. به عبارت دیگر، امپدانس مدار

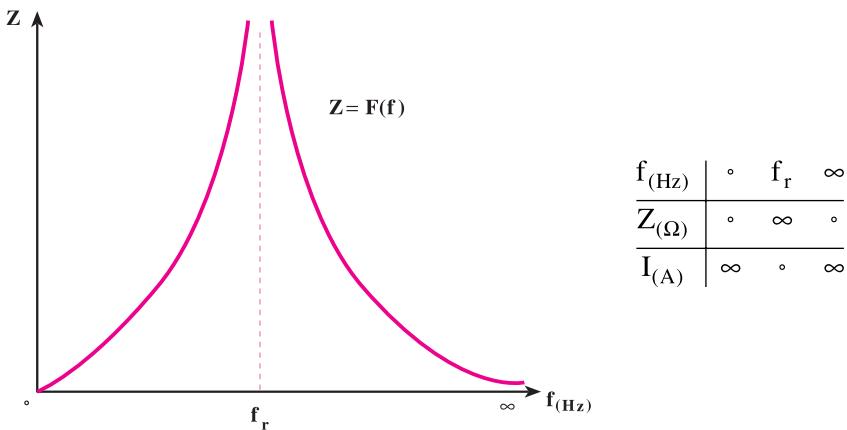بی‌نهایت می شود و به عنوان مدار باز عمل می کند. در فرکانس‌های خیلی زیاد، زمانی که فرکانس به بی‌نهایت میل می کند، خازن به علت تغییرات شدید بار، اتصال کوتاه شده و مدار را به اتصال کوتاه می کشاند و  $Z = 0$  می شود. مجدداً جریان مدار به جریان  $I_{S,C}$  می رسد. نمودار تغییرات امپدانس و جریان در شکل ۵-۸ رسم شده است.



$f_{(\text{Hz})}$	°	$f_r$	∞
$Z_{(\Omega)}$	°	∞	°
$I_{(\text{A})}$	∞	°	∞

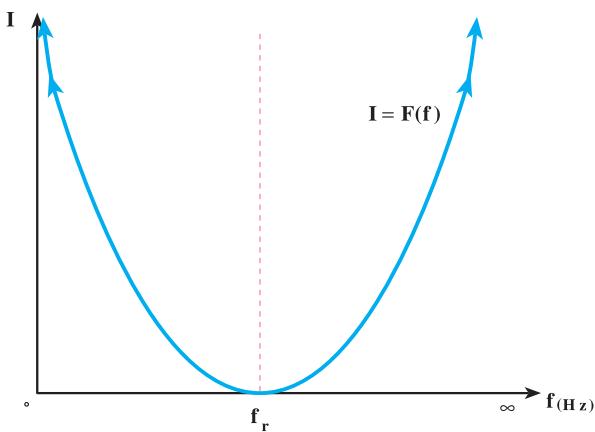

شکل ۸-۵- منحنی های تغییرات  $Z = F(f)$  و  $I = F(f)$  در مدار L-C موازی

نتیجه: در حالت رزنانس دو سر مدار L-C سری اتصال کوتاه و دو سر مدار موازی، مدار باز می شود.

**مثال ۳:** در یک مدار L-C موازی، ولتاژ و جریان مدار به صورت  $v = 50\sqrt{2} \sin(300\pi t - 45^\circ)$  و  $i = 2\sqrt{2} \sin(300\pi t + 45^\circ)$  است. اگر شدت جریان در شاخه C پنج برابر شدت جریان شاخه i

L باشد، مطلوب است :

الف - مقادیر C و L.

ب - فرکانس تشدید.

را حل:

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2A \quad \text{و} \quad V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 50V \quad I_C = 5I_L \quad \text{الف:}$$

$I_e > I_C - I_L$  است و مدار پیش فاز می باشد جریان منبع برابر است با

به جای  $I_C$  معادل آن  $5I_L$  را قرار می دهیم

$$I_e = 4I_L \Rightarrow I_L = \frac{I_e}{4} = \frac{2}{4} = 0.5A$$

$$I_C = 5I_L \Rightarrow I_C = 5 \times 0.5 = 2.5A$$

$$X_L = \frac{V_e}{I_L} = \frac{50}{0.5} = 100\Omega$$

$$X_C = \frac{V_e}{I_C} = \frac{50}{2.5} = 20\Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{100}{300} = 0.33H$$


$$C = \frac{1 \times 10^6}{X_C \omega} = \frac{1 \times 10^6}{20 \times 300} = 16.66\mu F$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.33 \times 16.66 \times 10^{-9}}} = 215.1Hz \quad \text{ب:}$$



- ۱- در مدار شکل زیر اگر  $i = 5\sin(40^\circ t)$  باشد، مطلوب است :
- الف : معادلهی ولتاژ دو سر L و C
  - ب : فرکانس رزنانس
  - پ : توانهای مدار
  - ث : رسم دیاگرام برداری ولتاژها و جریان مدار

جواب :

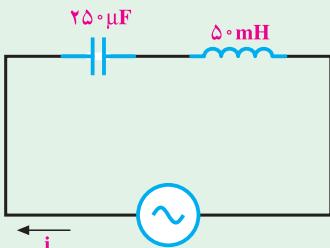


$$v_{L(t)} = 100 \sin(40^\circ t + 90^\circ)$$

$$v_{C(t)} = 50 \sin(40^\circ t - 90^\circ)$$

$$v_{(t)} = 50 \sin(40^\circ t + 90^\circ)$$

$$P_e = 0, P_d = P_s = 125, f_r = 45 \text{ Hz}$$

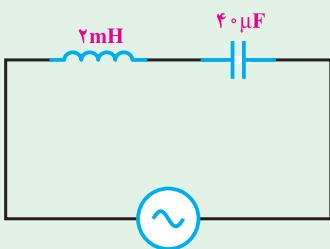- ۲- در مدار شکل زیر اگر  $v = 10\sqrt{2} \sin(250^\circ t)$  باشد، مطلوب است :
- الف : معادلهی جریان منبع
  - ب : معادلهی ولتاژ دو سر L و C
  - پ : توانهای مدار
  - ث : فرکانس رزنانس
  - جواب :



$$i_{(t)} = 2\sqrt{2} \sin(250^\circ t + 90^\circ)$$


$$v_{L(t)} = 10\sqrt{2} \sin(250^\circ t + 180^\circ)$$

$$v_{C(t)} = 20\sqrt{2} \sin(250^\circ t + 0^\circ)$$

$$P_e = 0, |P_d| = P_s = 20, f_r = 563 \text{ Hz}$$


- ۳- در مدار شکل مقابل معادلهی ولتاژ و جریان منبع را به دست آورید. ( در نظر گرفته شود )

جواب :

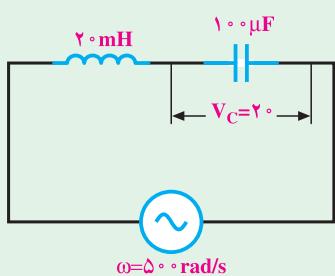

$$v_{(t)} = 10\sqrt{2} \sin(50^\circ t + 0^\circ)$$

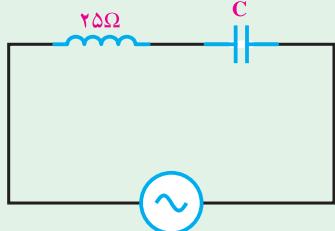
$$i_{(t)} = \sqrt{2} \sin(50^\circ t + 90^\circ)$$



۴- در مدار شکل مقابل اگر معادله ولتاژ و جریان منبع به ترتیب  $v = 100 \sin(50^\circ t)$  و  $i = 2 \sin(50^\circ t + \frac{\pi}{2})$  باشد، مقدار  $C$  را محاسبه کنید.

جواب :

$$C = 26 / 6 \mu F$$

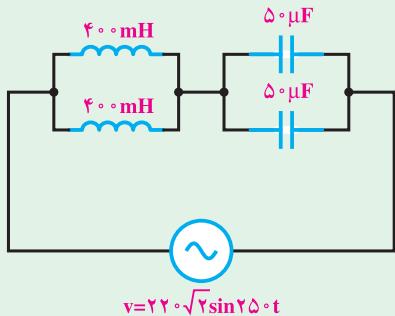

۵- در مدار شکل مقابل مطلوب است :

الف : معادلهی جریان منبع

ب : معادلهی ولتاژ دو سر هر المان


جواب :

$$i_{(t)} = 22\sqrt{2} \sin(250t - 90^\circ)$$

$$v_{L(t)} = 1100\sqrt{2} \sin(250t + 0^\circ)$$


$$v_{C(t)} = 880\sqrt{2} \sin(250t - 180^\circ)$$

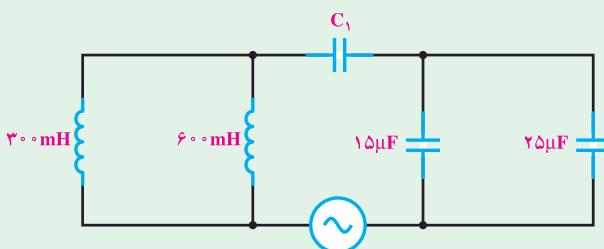۶- در مدار شکل زیر با  $\omega = 500 \text{ rad/s}$  مدار در حالت تشدید است. ظرفیت  $C_1$  چند میکروفاراد است؟



جواب :

$$C_1 = 4 \mu F$$

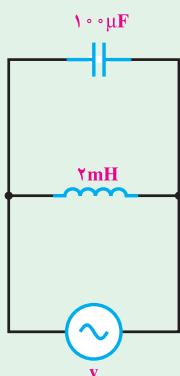

۷- در مدار شکل زیر اگر  $v = 100 \sin(250t)$  باشد، مطلوب است :

الف : معادلهی جریان هر شاخه

ب : معادلهی جریان منبع

پ : توانهای مدار

ت : فرکانس رزنانس

ج : رسم دیاگرام برداری جریانها

جواب :

$$i_{C(t)} = 25 \sin(25^\circ \cdot t + 9^\circ)$$


$$i_{L(t)} = 2 \cdot \sin(25^\circ \cdot t - 9^\circ)$$

$$P_e = 0$$

$$P_d = -25 \text{ VAR} \quad P_s = 25 \text{ V.A} \quad i = 5 \sin(25^\circ \cdot t + 9^\circ)$$

$$f_r = 356 \text{ Hz}$$

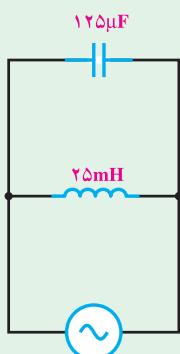۸- در مدار شکل زیر اگر  $i = 5 \sin(40^\circ \cdot t)$  باشد، مطلوب است :



الف : معادلهی ولتاژ منبع

ب : جریان هر شاخه و معادلهی آن

پ : توانهای مدار

ت : فرکانس رزنانس

جواب :

$$V_{(t)} = 10 \cdot \sin(40^\circ \cdot t + 9^\circ)$$


$$i_{L(t)} = 1 \cdot \sin(40^\circ \cdot t + 0^\circ)$$

$$i_{C(t)} = 5 \sin(40^\circ \cdot t + 18^\circ)$$

$$P_e = 0$$

$$P_d = 25 \text{ VAR} \quad P_s = 25 \text{ V.A} \quad f_r = 9 \text{ Hz}$$

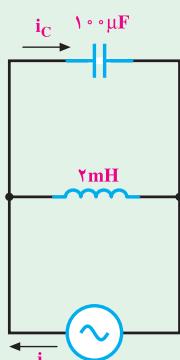۹- در مدار شکل مقابل اگر  $i_c = 2\sqrt{2} \sin(25^\circ \cdot t)$  باشد مطلوب است :



الف : معادلهی ولتاژ منبع


ب : معادلهی جریان منبع

پ : رسم دیاگرام برداری مدار

جواب :

$$V_{(t)} = 8\sqrt{2} \sin(25^\circ \cdot t - 9^\circ)$$
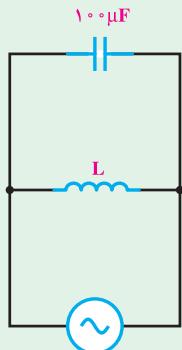
$$i_{(t)} = 0 / 4\sqrt{2} \sin(25^\circ \cdot t + 0^\circ)$$



- ۱۰- مدار شکل مقابل به ازای  $\omega = 4000 \text{ rad/s}$  به حالت تشدید می‌رود. مقدار  $L$  چند میلی هانری است؟

جواب :


$$L = 0.625 \text{ mH}$$

- ۱۱- در یک مدار  $L-C$  موازی  $I_C = 5I_L$  و معادله‌ی ولتاژ و جریان به ترتیب  $i = A\sin(250t + \frac{\pi}{2})$  و  $v = 100\sin 250t$  است. اندازه‌ی  $L$  و  $C$  چه قدر است؟

$$L = 20 \text{ mH}, C = 40 \mu\text{f}$$

- ۱۲- مدار شکل زیر به ازای  $\omega = 500 \text{ rad/s}$  به حالت رزنانس می‌رود. ظرفیت  $C_1$  را محاسبه کنید.

جواب :

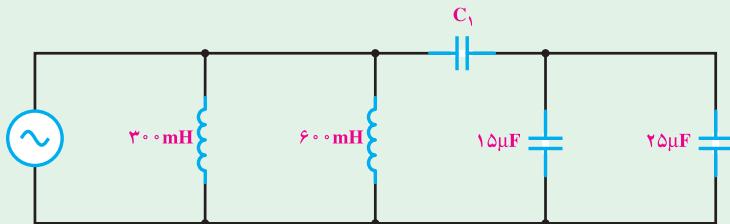

- ۱۳- مدار معادل یک مدار  $L-C$  موازی را در دو حالت زیر رسم کنید.

الف :  $X_L > X_C$

ب :  $X_C > X_L$

- ۱۴- دو عنصر  $C = 100 \mu\text{F}$  و  $L = 10 \text{ mH}$  مفروض‌اند. مطلوب است رسم منحنی تابع تغییرات امپدانس و جریان این دو عنصر در محدوده‌ی فرکانس  $5 \text{ Hz}$  تا  $5 \text{ kHz}$  و ولتاژ  $V_e = 100 \text{ V}$  در دو حالت سری و موازی.

## فصل ششم

### مدارهای R - L - C جریان متناوب

#### هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مدار R-L-C سری، موازی و مختلط را بررسی و دیاگرام برداری جریان و ولتاژ آن‌ها را رسم کند و زوایای اختلاف فاز را از روی دیاگرام نشان دهد.
- ۲- روابط مربوط به محاسبه‌ی مقاومت ظاهری و جریان ولتاژ، ضریب توان و توان‌هارا در مدارهای R-L-C سری، موازی و مختلط بنویسد و با استفاده از فرمول‌های مذکور، مقدار خواسته شده را محاسبه کند.
- ۳- تأثیر فرکانس را بر مقاومت ظاهری، جریان‌ها، توان‌ها و ضریب توان با نوشتن فرمول‌های مربوط در مدارهای سری و موازی بررسی کند.
- ۴- فرکانس رزنانس را برای مدارهای R-L-C سری و موازی محاسبه کرده و موارد کاربرد فرکانس رزنانس را ذکر کند.
- ۵- پهنهای باند و ضریب کیفیت رزنانس مدارهای R-L-C سری و موازی را به دست آورد.
- ۶- معادلات زمانی ولتاژ و جریان عناصر در مدارهای R-L-C سری و موازی را به دست آورد.

#### ۱-۶- مقدمه


در یک شبکه‌ی الکتریکی، مصرف‌کننده‌های متنوعی تغذیه می‌شوند. این مصرف‌کننده‌ها با توجه به نوع کار در رده‌بندی مقاومت اهمی، سلفی و خازنی یا ترکیب سری یا موازی آن‌ها قرار می‌گیرند؛ مثلاً در یک واحد صنعتی، الکتروموتورهای پر قدرت، انرژی مکانیکی واحد صنعتی را

تأمین می‌کند. می‌دانیم یک الکتروموتور شامل یک یا چند بویین و سیم پیچ است و با یک مدار R-L، مدل می‌شود. در سیستم‌های مخابراتی از قبیل رادیو و تلویزیون، فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی مدارهای مکالمه‌ی تلفن و مدارهای مکالمه‌ی سیستم در بازکن، ترکیب‌های متنوعی از R-L-C در اتصال سری و موازی وجود دارد. در این فصل، ابتدا به بررسی اتصال سری و موازی R-L-C می‌پردازیم. سپس ترکیب‌های مختلط این مدارها را بررسی خواهیم کرد.

## ۶-۲ مدارهای R-L-C سری


مدار الکتریکی R-L-C سری مطابق شکل ۶-۱ است. در این مدار سه عنصر R، L و C به‌طور متوالی اتصال دارند. اگر جریان سینوسی  $i = I_m \sin(\omega t + \theta_i)$  از این مدار سری عبور کند، در دو سر مقاومت اهمی ولتاژی به معادله‌ی  $v_R = I_m R (\sin \omega t + \theta_i)$  ایجاد می‌کند که این ولتاژ با جریان هم فاز است. در دو سر سلف، ولتاژی به معادله‌ی  $v_L = X_L I_m \sin(\omega t + \theta_i + 90^\circ)$  و در دو سر خازن، ولتاژی به معادله‌ی  $v_C = X_C I_m \sin(\omega t + \theta_i - 90^\circ)$  پدید می‌آید. به طوری که در شکل ۶-۱ مشاهده می‌شود، این ولتاژها هم فاز نیستند و راستای بردار آن‌ها، بر روی هم منطبق نیست. به همین علت، ولتاژ کل مدار از جمع برداری رابطه‌ی ۶-۱ به دست می‌آید.

$$\vec{V}_e = \vec{V}_R + \vec{V}_C + \vec{V}_L \quad (6-1)$$

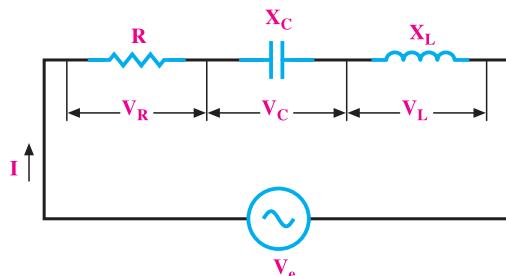

شکل ۶-۱ مدار R-L-C سری

دیاگرام برداری ولتاژها و جریان، مطابق شکل ۶-۲ خواهد شد. از آنجا که جریان در عناصر R، L و C یکسان است، دیاگرام برداری R-L-C سری، بر مبنای جریان در شکل ۶-۲ رسم شده است. در رسم این دیاگرام  $X_L > X_C$  فرض شده است و در مجموع مدار خاصیت R-Serی دارد. به طور کلی می‌توان نوشت:

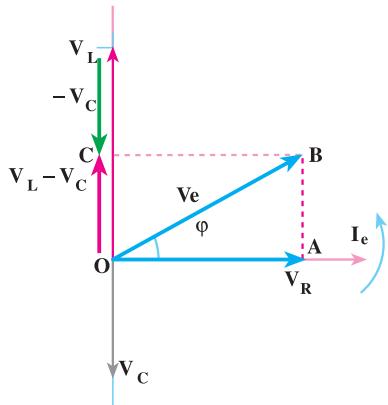

شکل ۲-۶- دیاگرام برداری مدار R-L-C سری

۱- اگر  $X_L > X_C$  باشد، مدار در مجموع دارای خاصیت اهمی و سلفی است و ولتاژ بر جریان، تقدم فاز دارد.

۲- اگر  $X_L = X_C$  باشد، مدار کاملاً خاصیت اهمی دارد و ولتاژ و جریان هم فازند. (حالت تشدید)

۳- اگر  $X_L < X_C$  باشد، مدار خاصیت اهمی خازنی خواهد داشت و ولتاژ از جریان عقب تر خواهد بود.

۴- با تغییر عناصر R، L و C می‌توان در مدار اختلاف فاز بین  $-90^\circ$  تا  $+90^\circ$  الکتریکی ایجاد کرد، یعنی  $\varphi < +90^\circ$  و  $\varphi > -90^\circ$ .

**۱-۲-۶- محاسبه امپدانس مدار R-L-C سری:** در مثلث OAB دیاگرام برداری مدار R-L-C سری می‌توان نوشت:

$$\overline{OB}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AB}^2$$

$$V_e^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2 \quad (6-2)$$

اگر در رابطه‌ی ۶-۶ مقادیر  $V_C = I_e X_C$  و  $V_L = I_e X_L$  ،  $V_R = I_e R$  ،  $V_e = I_e Z$  جایگزین کنیم، خواهیم داشت :

$$I_e^2 Z^2 = I_e^2 R^2 + (I_e X_L - I_e X_C)^2$$

$$I_e^2 Z^2 = I_e^2 R^2 + I_e^2 (X_L - X_C)^2$$

$$Z' = R' + (X_L - X_C)'$$

$$Z = \sqrt{R'^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (6-3)$$

**۶-۲-۲- محاسبهٔ ضرایب توان‌ها:** در مثلث OAB شکل ۶-۲ می‌توان نوشت:

$$\tan \phi = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{X_L I - X_C I}{RI} = \frac{X_L - X_C}{R}$$

بدین ترتیب،  $\phi$  زاویهٔ اختلاف فاز به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R} \Rightarrow \phi = \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R} \quad (6-4)$$

اگر  $X_L < X_C$  باشد،  $\phi > 0^\circ$  و اگر  $X_L > X_C$  باشد،  $\phi < 0^\circ$  خواهد شد.

$$\cos \phi = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} = \frac{V_R}{V_e} = \frac{I \times R}{I \times Z}$$

$$\cos \phi = \frac{R}{Z} \quad (6-5)$$

$$\sin \phi = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}} = \frac{|V_L - V_C|}{V} = \frac{|I \times X_L - I \times X_C|}{I \times Z}$$

$$\sin \phi = \frac{|X_L - X_C|}{Z} \quad (6-6)$$

**۶-۲-۳- مثلث توان‌ها:** توان مصرفی در مقاومت اهمی، توان راکتیو و در سلف و خازن از نوع راکتیو است.

$$P_e = I_e^2 R = V_e I_e \cos \phi \quad (W) \quad (6-7)$$

$$P_{d_L} = I_e^2 X_L \quad (\text{V.A.R})$$


$$P_{d_C} = -I_e^2 X_C \quad (\text{V.A.R})$$

توان راکتیو کل برابر است با:

$$P_d = P_{d_L} + P_{d_C} = I_e^2 X_L - I_e^2 X_C = I_e^2 (X_L - X_C)$$

$$P_d = V_e I_e \sin \phi = I_e^2 (X_L - X_C) \quad (\text{V.A.R}) \quad (6-8)$$

با توجه به توان مفید مقاومت و توانهای راکتیو سلف و خازن مثلث توانها، مطابق شکل ۳-۶ رسم می‌شود.

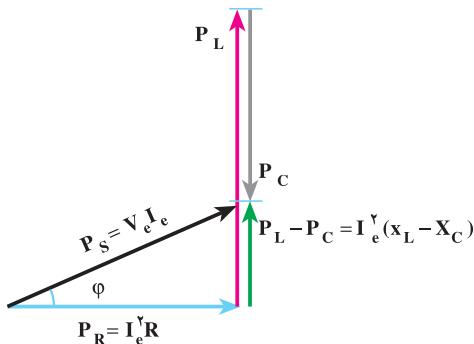

شکل ۳-۶- مثلث توانهای مدار R-L-C سری

اگر جریان  $i = I_m \sin \omega t$ ، یک مدار R-L-C سری را تغذیه کند، با توجه به روابط ولتاژهای دوسر مقاومت اهمی و سلفی و خازنی و رابطه‌ی زمانی توانها می‌توان نوشت:

$$i = I_m \sin \omega t \quad \text{معادله‌ی زمانی جریان مدار}$$

$$V_m = I_m \times Z$$

ولتاژ دو سر مقاومت اهمی را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$V_R = I_m R \sin \omega t$$

ولتاژ دو سر سلف برابر است با:

$$V_L = I_m X_L \sin(\omega t + \theta_i + \frac{\pi}{2})$$


ولتاژ دو سر خازن برابر است با:

$$V_C = I_m X_C \sin(\omega t - \theta_i - \frac{\pi}{2})$$


بدین ترتیب، ولتاژ کل مدار محاسبه می‌شود:

$$v = V_m \sin(\omega t + \theta_v)$$

منحنی تغییرات توابع بالا در شکل ۴-۶ مشاهده می‌شود.

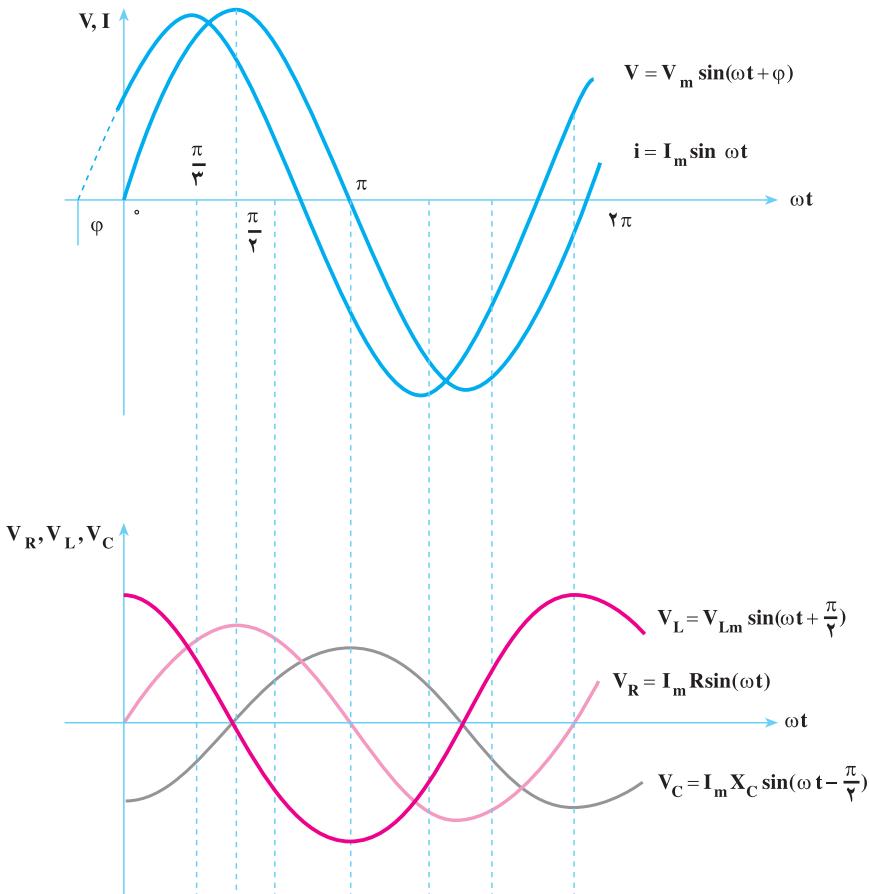

شکل ۴-۶- منحنی تغییرات توابع زمانی جریان کل، ولتاژ کل  
ولتاژ دو سر مقاومت اهمی، سلفی، خازنی مدار R-L-C سری  
(دامنهای فرضی و با فرض  $R > X_L > X_C$  رسم شده‌اند)

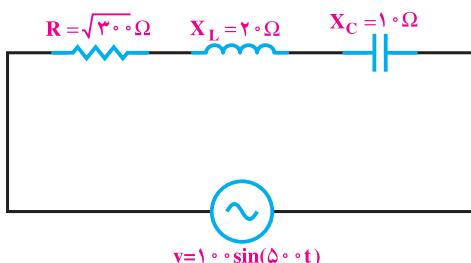

**مثال ۱:** در مدار شکل مقابل مطلوب

است :

الف - امپدانس مدار،

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(\sqrt{30})^2 + (20 - 10)^2} = 20 \Omega$$

ب - جریان منبع ولتاژ و معادله زمانی آن،

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{\sqrt{300}}{20} = \frac{10\sqrt{3}}{20} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{R}{Z}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 30^\circ \rightarrow \varphi = \theta_v - \theta_i \Rightarrow 30^\circ = \theta_v - \theta_i \Rightarrow \theta_i = -30^\circ$$

$$I_m = \frac{V_m}{Z} = \frac{100}{20} = 5A, I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = 2.5\sqrt{2} = 3.53A$$

$i = 5\sin(50^\circ t - 30^\circ)$  می باشد؛ بنابراین، جریان پس فاز است.

پ - ولتاژ دوسر R، L و C و معادلات زمانی آنها.

$$V_{R_m} = RI_m = \sqrt{300} \times 5 = 5\sqrt{300} = 50\sqrt{3}V$$

$$v_R = 50\sqrt{3} \sin(50^\circ t - 30^\circ) \quad \text{هم فاز جریان}$$


$$V_{L_m} = X_L \cdot I_m = 20 \times 5 = 100V$$

$$v_L = 100 \sin(50^\circ t + 60^\circ) \quad 90^\circ \text{ درجه جلوتر از جریان}$$

$$V_{C_m} = X_C \cdot I_m = 10 \times 5 = 50V$$

$$v_C = 50 \sin(50^\circ t - 120^\circ) \quad 90^\circ \text{ درجه عقب‌تر از جریان}$$

ت - رسم دیاگرام برداری ولتاژها و جریان.

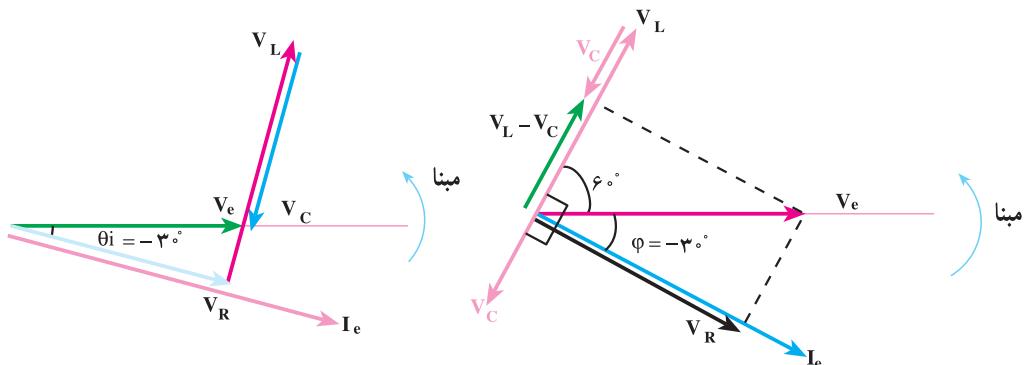

شکل ۵-۶ - دیاگرام برداری ولتاژها و جریان مدار

ث - توان مصرفی و مثلث توانها.

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi = \frac{100}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 125\sqrt{3} W$$

چون  $X_L > X_C$  زاویه  $\varphi$  مثبت شده است،  $P_d$  نیز مثبت می‌شود.

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi = \frac{100}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = +125 \text{ V.A.R}$$

$$P_s = V_e I_e = \frac{100}{\sqrt{2}} \times \frac{5}{\sqrt{2}} = 250 \text{ V.A}$$

توان هارا به روش زیر نیز می‌توان محاسبه کرد. بدینهی است در هر دو حالت جواب‌ها یکی است.


$$P_e = R \cdot I_e^2 = \sqrt{300} \times \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 = 10\sqrt{3} \times \frac{25}{2} = 125\sqrt{3} \text{ W}$$

$$P_{d_L} = X_L \cdot I_e^2 = 20 \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 = +250 \text{ V.A.R}$$

$$P_{d_C} = -X_C \cdot I_e^2 = -10 \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 = -125 \text{ V.A.R}$$

$$\vec{P}_d = \vec{P}_{d_L} + \vec{P}_{d_C} = 250 - 125 = +125 \text{ V.A.R}$$

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{(125\sqrt{3})^2 + (125)^2} = 250 \text{ V.A}$$

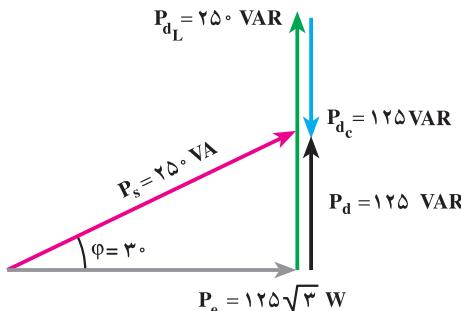

شکل ۶


### ۶-۳ مدارهای C - L - R موازی

در مدارهای R-L-C موازی، ولتاژ عناصر با هم برابرند. برای جریان در هر عنصر، یک مسیر مستقل وجود دارد. مدار الکتریکی و مسیرهای مستقل جریان R-L-C موازی در شکل ۶ نشان داده شده است. اگر یک ولتاژ سینوسی  $v = V_m \sin \omega t$  مدار R-L-C موازی را تغذیه کند، جریان  $i_R$  با ولتاژ هم فاز، جریان  $i_C$  از ولتاژ  $90^\circ$  جلوتر و جریان  $i_L$  از ولتاژ  $90^\circ$  عقب‌تر است، به ترتیب

$$\text{معادله‌ی زمانی } i_L = \frac{V_m}{X_L} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ و } i_C = \frac{V_m}{X_C} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}), i_R = \frac{V_m}{R} \sin \omega t$$


خواهند داشت. جریان کل مدار از جمع برداری جریان‌های  $\vec{I}_R$  و  $\vec{I}_C$  به دست می‌آید.

$$\vec{I}_e = \vec{I}_R + \vec{I}_L + \vec{I}_C \quad (6-9)$$

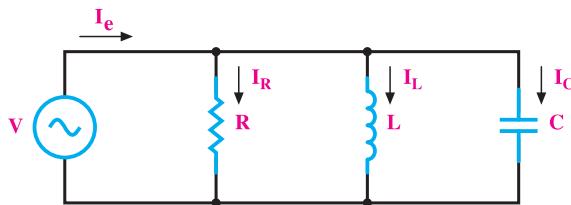

شکل ۶-۷- مدار R-L-C موازی

با توجه به مقادیر مؤثر جریان‌های مقاومت اهمی، سلف، خازن از طریق رسم دیاگرام برداری مطابق شکل ۶-۸، جریان کل مدار تعیین می‌شود. در رسم دیاگرام  $X_C < X_L$  فرض شده است.

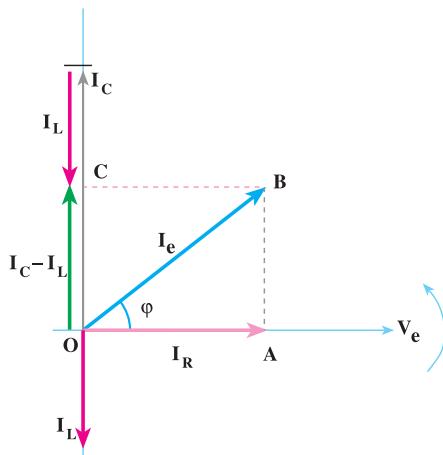

شکل ۶-۸- دیاگرام برداری مدار R-L-C موازی

### ۶-۳-۱- محاسبه‌ی امپدانس مدار R-L-C موازی: از شکل ۶-۸، دیاگرام برداری

مدار R-L-C در مثلث قائم الزاویه‌ی OBA می‌توان نوشت:

$$\overline{OB}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AB}^2 \quad (6-10)$$

$$\overline{OB} = I_e \quad \text{و} \quad \overline{OA} = I_R \quad \text{و} \quad \overline{AB} = I_C - I_L \quad (6-11)$$

با جایگزینی روابط ۶-۱۱ در رابطه‌ی ۶-۱۰ این رابطه به دست می‌آید :

$$I_e^r = I_R^r + (I_C - I_L)^r \quad (6-12)$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} \quad \text{و} \quad I_R = \frac{V_e}{R} \quad \text{و} \quad I_C = \frac{V_e}{X_C} \quad \text{و} \quad I_L = \frac{V_e}{X_L}$$

با جایگزینی این مقادیر در رابطه‌ی ۶-۱۲ خواهیم داشت :

$$\frac{V_e^r}{Z^r} = \frac{V_e^r}{R^r} + \left( \frac{V_e}{X_C} - \frac{V_e}{X_L} \right)^r$$

$$\frac{1}{Z^r} = \frac{1}{R^r} + \left( \frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)^r \quad (6-13)$$

### ۶-۳-۶\_ محاسبه‌ی اختلاف فاز، ضریب توان‌ها و توان‌های مدار R-L-C موازی:

از دیاگرام برداری شکل ۶-۸ می‌توان نوشت :

$$\tan \varphi = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{|I_C - I_L|}{I_R} \quad (6-14)$$

$$\tan \varphi = \frac{\frac{V_e}{X_C} - \frac{V_e}{X_L}}{\frac{V_e}{R}} = \frac{\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L}}{\frac{1}{R}} = \boxed{\tan \varphi = R \left( \frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)} \quad (6-15)$$

بنابراین، اختلاف فاز برابر است با :

$$\varphi = \tan^{-1} R \left( \frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right) \quad (6-16)$$

برای ضریب توان می‌توان نوشت :

$$\cos \varphi = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} = \frac{I_R}{I} = \frac{\frac{V_e}{R}}{\frac{V_e}{Z}} = \frac{V_e}{Z}$$

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R} \quad (6-17)$$

برای تعیین  $\sin \varphi$  می‌توان نوشت :

$$\sin \varphi = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}} = \frac{I_C - I_L}{I} \quad (6-18)$$

$$\sin \varphi = \frac{\frac{V_e}{X_C} - \frac{V_e}{X_L}}{\frac{V_e}{Z}} = \frac{\cancel{V_e} \left( \frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)}{\cancel{V_e} \frac{1}{Z}}$$

$$\sin \varphi = Z \left( \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \right) \quad (6-19)$$

توان مؤثر را می‌توان به وسیله‌ی روابط زیر محاسبه کرد :

$$P_e = I_R^r R = \left( \frac{V_e}{R} \right)^r \times R = \frac{V_e^r}{R} \quad (6-20)$$

اگر از رابطه‌ی ۶-۱۲،  $I_e = \frac{V}{Z}$  را جایگزین کنیم، خواهیم داشت :

$$P_e = \frac{V_e^r}{R} = \frac{I_e^r \times Z^r}{R} = \underbrace{I_e \times Z}_{V_e} \times I_e \times \frac{Z}{R}$$

بنابراین، توان مؤثر را در شکل عام رابطه‌ی ۶-۲۱ خواهیم داشت :

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi \quad (6-21)$$

برای محاسبه‌ی توان راکتیو، ابتدا توان‌های سلف و خازن را حساب می‌کنیم و توان راکتیو را از آن‌ها نتیجه می‌گیریم :

$$P_{dL} = I_L^r X_L = \frac{V_e^r}{X_L^r} \times X_L = \frac{V_e^r}{X_L}$$

$$P_{dC} = -I_C^r X_C = -\frac{V_e^r}{X_C^r} \times X_C = -\frac{V_e^r}{X_C}$$

توان راکتیو از جمع جبری توان‌های  $P_{dL}$  و  $P_{dC}$  به دست می‌آید.

$$P_d = P_{dL} + P_{dC}$$

$$P_d = \frac{V_e^r}{X_L} - \frac{V_e^r}{X_C} = V_e^r \left( \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \right) = V_e \cdot V_e \left( \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \right)$$

به جای یکی از  $V_e$  ها مقدار  $I_e Z = V_e Z$  را منظور می‌کنیم.

$$P_d = I_e Z \times V_e \left( \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \right)$$

با توجه به رابطه‌ی ۶-۱۹ می‌توان نوشت:

$$P_d = \pm I_e V_e \sin \varphi \quad (6-22)$$

توان ظاهری از توان اکتیو و راکتیو به قرار رابطه‌ی ۶-۲۳ محاسبه می‌شود.


$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = V_e I_e \quad (6-23)$$

**مثال ۲:** در شکل ۶-۹ مطلوب است:

الف – جریان هر شاخه.

ب – جریان کل و معادله‌ی زمانی آن.

پ – رسم مثلث توان‌ها.

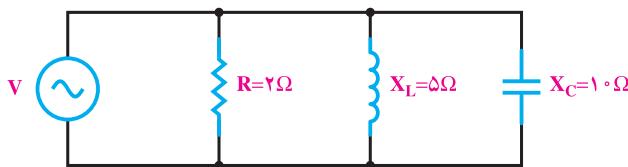

$$V = 5\sqrt{2} \sin 30^\circ t$$

شکل ۶-۹

راه حل:


$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5V \quad \text{الف –}$$

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{5}{2} = 2.5A \quad \text{هم فاز با ولتاژ } V$$

$$I_C = \frac{V_e}{X_C} = \frac{5}{10} = 0.5A \quad \text{نسبت به ولتاژ } 90^\circ \text{ پیش فاز}$$

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{5}{5} = 1A \quad \text{نسبت به ولتاژ } 90^\circ \text{ پس فاز}$$

ب – برای محاسبه‌ی جریان کل و معادله‌ی زمانی آن از دیاگرام برداری جریان‌ها در مبنای ولتاژ استفاده می‌کنیم. بدین منظور، دیاگرام برداری را مطابق شکل ۶-۱۰ رسم می‌کنیم.

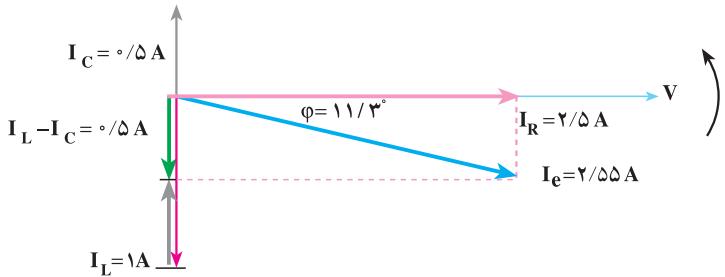

شکل ۶-۱

براساس دیاگرام برداری شکل ۶-۱، می‌توان محاسبه‌های زیر را انجام داد :

$$\dot{I}_e = \dot{I}_R + (\dot{I}_L - \dot{I}_C)$$

$$\dot{I}_e = 2/5 + (1 - 0/5)$$

$$\dot{I}_e = 6/5 \Rightarrow I = 2/55 \text{ A}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{\dot{I}_L - \dot{I}_C}{\dot{I}_R} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{0/5}{2/5} \right) = 11/3^\circ$$

$$I_m = I_e \sqrt{2} = 2/55 \times \sqrt{2} = 3/6 \text{ A}$$

$$i = I_m \sin(\omega t + \theta_i)$$

$$\phi = \theta_V - \theta_i$$

$$11/3 = 0 - \theta_i$$

$$\theta_i = -11/3^\circ$$

$$i = 3/6 \sin(30^\circ t - 11/3^\circ)$$

پ- برای رسم مثلث توان‌ها، ابتدا تک‌تک عناصر را محاسبه می‌کنیم.


$$P_e = \dot{I}_R \times R = (2/5) \times 2 = 12/5 \quad \text{W}$$

$$P_{dL} = \dot{I}_L \times X_L = 1 \times 5 = 5 \quad \text{V.A.R}$$

$$P_{dC} = -\dot{I}_C \times X_C = -0/5 \times 10 = -2/5 \quad \text{V.A.R}$$

$$P_d = P_{dL} + P_{dC} = 5 - 2/5 = 2/5 \quad \text{V.A.R}$$

$$P_S = \sqrt{12/5^2 + 2/5^2} = 12/75 \quad \text{V.A}$$

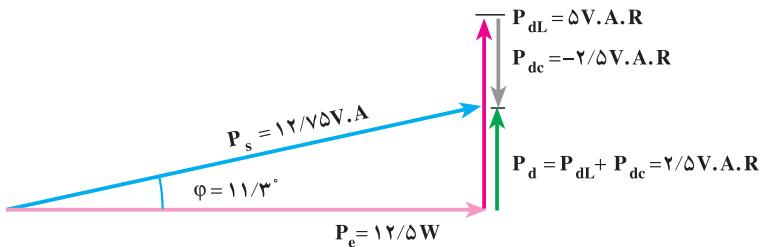

شکل ۶-۱۱

## ۶-۶ مدارهای R-L-C مختلط (سری، موازی)


مدارهای R-L-C مختلط از چند مدار ساده‌ی R، R-C، R-L یا با شاخه‌های موازی یا سری تشکیل می‌شوند. این مدارها پس از ساده کردن شبکه در نهایت به یک مدار R-L یا ساده تبدیل می‌شوند. از آنجا که خواص این مدارها را قبلًا مطالعه کرده‌ایم، مدارهای R-L-C مختلط را با چند مثال دنبال می‌کنیم. در تحلیل مدارهای R-L-C مختلط، برای سهولت تحلیل، ولتاژ شاخه‌ی موازی را به عنوان ولتاژ مرجع (مبنای) در نظر می‌گیرند و سایر کمیت‌های الکتریکی مدار را بر اساس ولتاژ مبنای شاخه‌ی موازی محاسبه می‌کنند.

**مثال ۳:** در مدار الکتریکی شکل ۶-۱۲

V<sub>AB</sub> = ۱۲° ولت است.

مطلوب است :

الف - جریان هر شاخه و جریان کل.

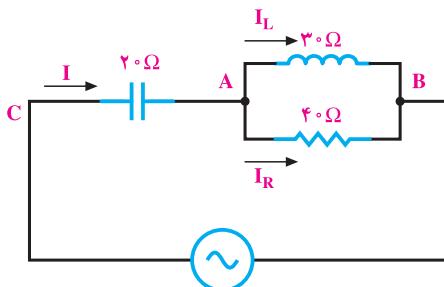

شکل ۶-۱۲

راه حل: با فرض اینکه V<sub>AB</sub> = ۱۲° مبنای محاسبات را دنبال می‌کنیم.


$$I_R = \frac{V_{AB}}{R} = \frac{12}{4} = 3[A]$$

$$I_L = \frac{V_{AB}}{X_L} = \frac{12}{3} = 4[A]$$

برای محاسبه‌ی جریان کل، دیاگرام برداری جریان‌ها را در مبنای V<sub>AB</sub> رسم می‌کنیم و

هم فاز  $V_{AB}$  می باشد و  $I_L$  به اندازه‌ی  $90^\circ$  درجه از  $V_{AB}$  عقب تر است.

از شکل ۱۳-۶ می توان نوشت:

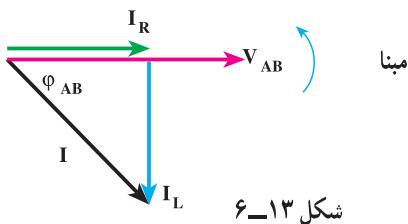

شکل ۱۳-۶

مبنای

$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_L \quad \text{این رابطه، همان رابطه‌ی ۳-۲۷ است.}$$

$$I = I_R + I_L$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ [A]}$$

$$\varphi_{AB} = \tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) = 53^\circ$$

ب - ولتاژ منبع.

$V_{AC}$  ولتاژ دو سر خازن است که محاسبه می شود.

$$V_{AC} = X_C \cdot I = 20 \times 5 = 100 \text{ [V]}$$


برای محاسبه‌ی ولتاژ منبع باید جمع برداری زیر را انجام داد.

$$\vec{V}_{CB} = \vec{V}_{CA} + \vec{V}_{AB}$$

با استفاده از رابطه‌ی ۵-۲ محاسبه می شود.

$$\vec{V}_e = \vec{V}_{AB} + \vec{V}_{CA} = \sqrt{(V_{AB})^2 + (V_{CA})^2 + 2(V_{AB})(V_{CA})\cos\alpha}$$

که  $\alpha$  زاویه‌ی بین  $V_{AB}$  با  $V_{CA}$  است و برای محاسبه‌ی آن باید  $V_{CA}$  را در شکل ۱۳-۶ رسم کرد.  
 $V_{CA}$  ولتاژ دو سر خازن خالص می باشد که از جریان  $I$  به اندازه‌ی  $90^\circ$  درجه عقب تر است  
و با رسم آن در شکل ۱۳-۶ و شکل ۱۴-۶ بدست می آید.

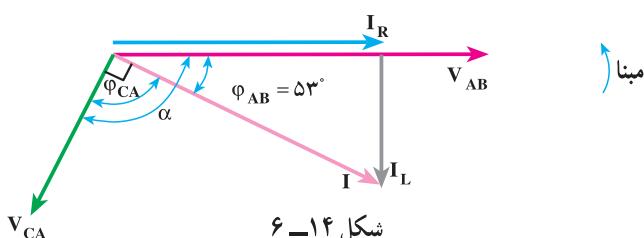

شکل ۱۴-۶

$$\alpha = \varphi_{AB} + \varphi_{CA}$$

$$\alpha = 53^\circ + 9^\circ = 143^\circ$$

با توجه به شکل ۶-۱۴ داریم :

با جاگذاری مقادیر در رابطه‌ی زیر V محاسبه می‌شود.

$$V = \vec{V}_{AB} + \vec{V}_{CA} = \sqrt{V_{AB}^2 + V_{CA}^2 + 2V_{AB} \cdot V_{CA} \cos \alpha}$$

$$\vec{V} = \vec{V}_{AB} + \vec{V}_{CA} = \sqrt{120^2 + 100^2 + 2(120)(100)(-\cos 143^\circ)} = 72/V [V]$$

پ - امپدانس کل مدار.

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{72/V}{5} = 14/4\Omega$$

است.


ت - مثلث توان‌ها.

$$P_e = R \cdot I_R^2 = 4 \cdot (3)^2 = 36 [W]$$

$$P_{d_L} = X_L \cdot I_L^2 = 3 \cdot (4)^2 = +48 [V \cdot A \cdot R]$$

$$P_{d_C} = -X_C \cdot I_C^2 = -X_C \cdot I^2 = -2 \cdot (5)^2 = -50 [V \cdot A \cdot R]$$


$$P_d = P_{d_L} + P_{d_C} = 48 - 50 = -2 [VAR]$$

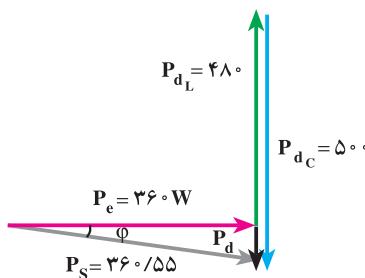

شکل ۶-۱۵

با توجه به شکل ۶-۱۵ می‌توان نوشت :

$$P_S = \sqrt{P_e^2 + (P_{d_L} + P_{d_C})^2} = \sqrt{36^2 + (48 - 50)^2} = 36/V \cdot A$$

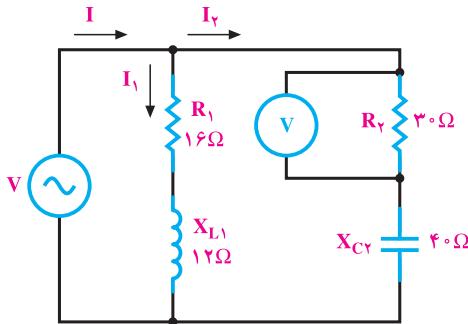

شکل ۶-۱۶

**مثال ۴:** در مدار الکتریکی شکل

۱۶-۶ اگر مقدار قرائت شده از ولت متر در دو سر مقاومت ۳۰ اهمی ۶۰ ولت باشد، مطلوب است :

الف - جریان دو شاخه.

$$I_2 = \frac{V_R}{R} = \frac{60}{30} = 2A$$

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_{C2}^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\Omega$$

$$V = Z_2 \cdot I_2 = 50 \times 2 = 100V$$

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_{L1}^2} = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20\Omega$$

$$I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{100}{20} = 5A$$

ب - رسم دیاگرام برداری  $I_1$  و  $I_2$ .

ابتدا  $V$  را به عنوان مبنای اختیار می کنیم و با محاسبه ای اختلاف فاز  $I_1$  و  $I_2$  نسبت به  $V$  آن دو را رسم می کنیم (شکل ۶-۱۷).


$$\cos \varphi_1 = \frac{R_1}{Z_1} = \frac{16}{20} = 0.8 \quad \text{شاخه ۱ یک مدار R-L سری است و داریم :}$$

$$\varphi_1 = \cos^{-1}(0.8) = 37^\circ \quad I_1 \text{ «پس فاز»}$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{R_2}{Z_2} = \frac{30}{50} = 0.6 \quad \text{شاخه ۲ یک مدار R-C سری است و داریم :}$$

$$\varphi_2 = \cos^{-1}(0.6) = -53^\circ \quad I_2 \text{ «پیش فاز»}$$

$I_1$  به اندازه  $\varphi_1 = 37^\circ$  از  $V$  عقب تر و  $I_2$  به اندازه  $\varphi_2 = 53^\circ$  از  $V$  جلو تر است.

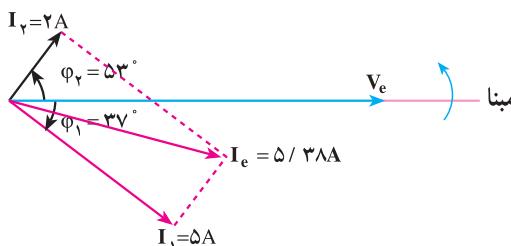

شکل ۶-۱۷

$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 \quad . \quad \text{پ - جریان کل } I$$

$$\alpha = \varphi_1 + \varphi_2 = 37^\circ + 53^\circ = 90^\circ \quad \text{با توجه به شکل ۱۶ داریم:} \\ \alpha \text{ زاویه‌ی بین } I_1 \text{ و } I_2 \text{ است.}$$

و با توجه به رابطه‌ی ۲-۵ مقدار  $I$  محاسبه می‌شود.

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 I_2 \cos \alpha} = \sqrt{5^2 + 2^2 + 2(5)(2) \cos 90^\circ} = 5 / 3\lambda A$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{5 / 3\lambda} = 18 / 5 \Omega \quad \text{ت - امپدانس مدار.}$$

ث - توان‌های مدار و رسم مثلث توان‌ها.  
توان‌های اکتیو و راکتیو را برای هر شاخه محاسبه می‌کنیم.

$$P_{e_1} = V \cdot I_1 \cos \varphi_1 = 100 \times 5 \times 0 / 8 = 400 [W]$$

$P_{d_1}$  مثبت است؛ زیرا این شاخه پس فاز است.


$$P_{d_1} = V \cdot I_1 \sin \varphi_1 = 100 \times 5 \times 0 / 6 = +300 [V.A.R]$$

$$P_{e_2} = V \cdot I_2 \cos \varphi_2 = 100 \times 2 \times 0 / 6 = 120 [W]$$

$P_{d_2}$  منفی است؛ زیرا این شاخه پیش فاز است.

$$P_{d_2} = -V \cdot I_2 \sin \varphi_2 = -100 \times 2 \times 0 / 8 = -160 [V.A.R]$$

مثلث توان‌ها مطابق شکل ۱۸-۶ رسم می‌شود.

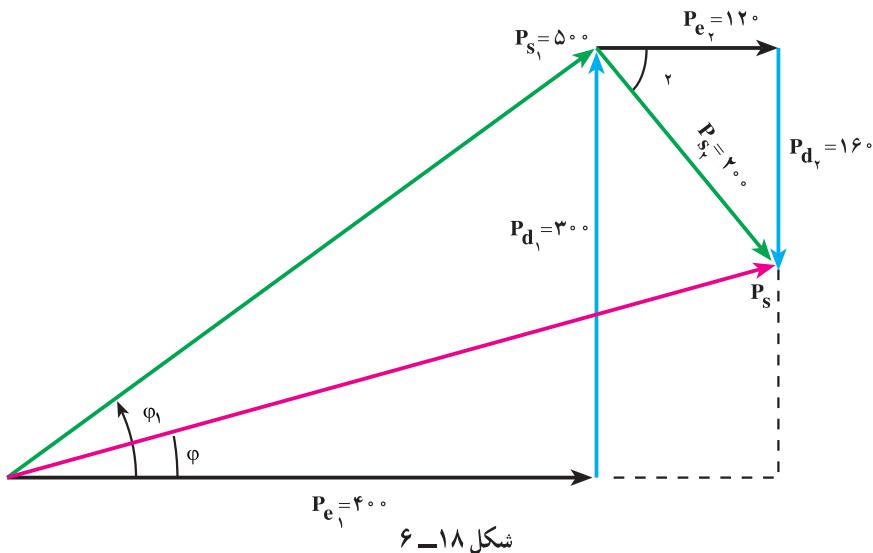

شکل ۱۸-۶

توان ظاهری هر شاخه با توجه به مثلث توان هر شاخه در شکل ۶-۱۸ محاسبه می‌شود.

$$P_{S_1} = \sqrt{P_e^r + P_d^r} = \sqrt{40^r + 30^r} = 50.0 [V.A]$$

$$P_{S_2} = \sqrt{P_e^r + P_d^r} = \sqrt{120^r + (-160)^r} = 20.0 V.A$$

برای محاسبه توان ظاهری کل باید به مثلث ABC توجه کرد و نوشت:

$$P_e = P_{e_1} + P_{e_2} = 40.0 + 120 = 52.0 [W]$$

$$P_d = P_{d_1} - P_{d_2} = 30.0 - 160 = 140 [V.A.R]$$

$$P_s^r = P_e^r + P_d^r$$

$$P_S = \sqrt{P_e^r + P_d^r} = \sqrt{52.0^r + 140^r} = 53.8 / 5 [V.A]$$

ج - ضریب قدرت کل شبکه‌ی  $\cos\phi$

$$\cos\phi = \frac{P_e}{P_S} = \frac{52.0}{53.8 / 5} = 0.96$$

## ۶-۶- رزنанс در مدارهای R-L-C سری

فرض می‌کنیم مقادیر R, C و L در مدار R-L-C سری در طول تغییرات فرکانس همواره ثابت

بمانند. در فرکانس‌های کم،  $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$ ، راکتانس خیلی زیاد از خود نشان می‌دهد. زیرا در جریان مستقیم،  $f = 0$  است، در حالت پایدار راکتانس مدار آن قدر زیاد می‌شود که جریان مدار عملاً به صفر می‌رسد. زمانی که فرکانس منبع تغذیه افزایش می‌یابد، راکتانس خازنی کاهش می‌یابد. در مقابل، راکتانس سلفی با توجه به  $X_L = 2\pi fL$  افزایش می‌یابد. با توجه به رابطه‌ی ۳-۶، خازن و سلف در امپدانس مدار R-L-C سری رفتار متقابل دارند. در روند افزایش فرکانس از صفر به مقادار  $\infty$ ، زمانی فرا می‌رسد که راکتانس خازنی و سلفی یک‌دیگر را ختنی می‌کنند. به عبارت دیگر، عبارت  $X_L - X_C$  در رابطه‌ی ۳-۶ برابر صفر و ضریب توان مدار برابر یک است؛ چون  $Z=R$  می‌شود. در این حالت، در مدار R-L-C هیچ‌گونه توان راکتیو با منبع مبادله نمی‌شود. این حالت از مدار R-L-C را حالت **تشدید یا رزنانس** گویند. فرکانس رزنانس با توجه به مطالب گفته شده به قرار زیر محاسبه می‌شود:

$$X_L - X_C = 0 \quad (6-24)$$

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0$$

$$L\omega = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow L\omega^2 C = 1$$

$$\omega = 2\pi f_r$$

$$L(2\pi f_r)^2 C = 1$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

رابطه فرکانس رزنانس نظری مقدار محاسبه شده در مدارهای L-C است.

### ۱-۵-۶-رسم تابع تغییرات امپدانس و جریان مدار R-L-C سری:

با توجه به رابطه  $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ ، امپدانس Z با مقاومت اهمی مدار مساوی می‌شود؛

زیرا  $X_C = X_L$  شده و امپدانس به حداقل مقدار، یعنی R تنزل می‌کند. چون  $I_e = \frac{V_e}{Z}$  است، در



حالت تشیدی، Z حداقل است. جریان I، حداقل مقدار را خواهد داشت و اندازه‌ی جریان  $\frac{V_e}{R}$

است. با افزایش فرکانس از موقعیت تشیدی، امپدانس مدار R-L-C به علت رشد  $X_L = 2\pi f L$  مجدداً افزایش می‌یابد و جریان رو به کاهش می‌گذارد. زمانی که  $f \rightarrow \infty$  (فرکانس به بی‌نهایت میل می‌کند)

امپدانس خیلی زیاد می‌شود؛ مجدداً جریان به صفر می‌رسد و مدار R-L-C باز می‌شود.

یادآوری می‌کنیم که در فرکانس‌های خیلی زیاد، راکتانس خازنی نیز صفر می‌شود. از طرف دیگر، راکتانس سلفی یک محدوده‌ی فرکانسی دارد و در آن محدوده‌ی فرکانسی اثرات سلف ظاهر می‌شود. در فرکانس‌های بسیار زیاد، سلف خاصیت خود را از دست می‌دهد و کمیت‌های مدار با روابطی که تا به حال مطالعه کردیم، قابل محاسبه نخواهد بود. این خاصیت سلف در طراحی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و بهمین دلیل، برای هر فرکانس دلخواه نمی‌توان مداری طراحی کرد.

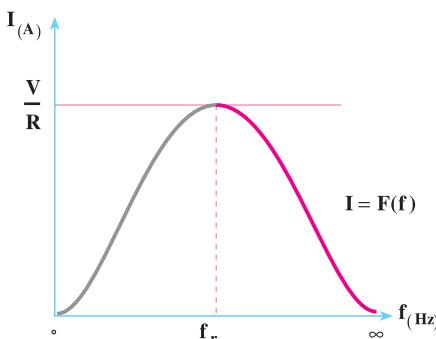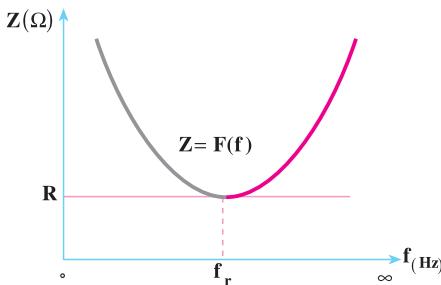در محدوده‌ی فرکانسی صفر تا حالت تشیدی ( $f_r$ )، مدار R-L-C، خاصیت خازنی از خود نشان می‌دهد. این خاصیت در محدوده‌ی فرکانسی تشیدی به بالا، به خاصیت سلفی تبدیل می‌شود. با توجه به مطالب گفته شده تابع تغییرات  $I = F(f)$  و  $Z = F(f)$  مطابق شکل‌های ۶-۱۹ رسم می‌شوند.



f	Z	I
0	∞	0
$f_r$	R	$\frac{V}{R}$
∞	∞	0

شکل ۱۹-۶- منحنی‌های تغییرات (Z = F(f) و I = F(f)) در مدار R-L-C سری

## ۲-۵-۶- ضریب کیفیت مدار R-L-C سری در حالت رزنانس:

$$Q = \frac{2\pi}{\text{انرژی مصرفی در یک سیکل}} \cdot \frac{\text{ماکریم انرژی ذخیره شده}}{(ماکریم انرژی ذخیره شده)}$$

$$Q = \frac{2\pi(W_{(L)} + W_{(C)})_{\max}}{I_e \cdot R \cdot T} = \frac{2\pi \left( \frac{1}{2} I_e^2 L + \frac{1}{2} C V_C^2 \right)_{\max}}{I_e \cdot R \cdot T} \quad (6-27)$$

با توجه به شکل ۴-۶ وقتی جریان ماکریم می‌شود،  $V_C$  صفر می‌شود. همچنین وقتی ماکریم می‌شود، جریان مدار یعنی  $I_{Lm}$  نیز صفر خواهد شد. بنابراین، در رابطه‌ی ۶-۲۷ یکی از

قسمت‌های  $L_{cm}$  و  $\frac{1}{2}CV_{cm}$  در حالت ماقزیم وجود دارد.

$$Q_C = \frac{\frac{1}{2}I_e^r L}{I_e^r \cdot R \cdot T} = \frac{\frac{1}{2}CV_{cm}}{I_e^r \cdot R \cdot T}$$

$$Q_C = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} I_e^r L}{I_e^r \times R \times \frac{\pi}{\omega}} = \frac{L\omega}{R} \quad (6-28)$$

$$Q = \frac{\frac{1}{2} \times CV_{cm}}{I_e^r \times R \cdot T} = \frac{\frac{1}{2}C \times \frac{I_m^r}{C^r \omega}}{I_e^r \times R \times \frac{\pi}{\omega}}$$

$$Q = \frac{1}{RC\omega} = \frac{X_C}{R} \quad (6-29)$$

اگر  $\omega$  را برای فرکانس تشدید به  $\omega_0$  نشان دهیم، ضریب کیفیت مدار در فرکانس تشدید از رابطه‌ی  $6-30$  محاسبه می‌شود.

$$Q_0 = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{C\omega_0 R} \quad (6-30)$$

**۶-۵-۳ پهنای باند (Band Width):** پهنای باند به محدوده‌ای از فرکانس مدارهای

R-L-C گفته می‌شود که در آن، اندازه‌ی جریان از  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  برابر مقدار ماقزیم بیشتر باشد.

برای تعیین پهنای باند، منحنی تغییرات جریان را  $I=F(f) = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$  با خط قطع می‌دهیم. این

خط منحنی  $I=F(f)$  را در دو نقطه‌ی  $f_L$  و  $f_H$  قطع می‌کند. محدوده‌ی فرکانسی  $f_H - f_L$  را پهنای باند می‌گویند.

$$B.W = f_H - f_L \quad (6-31)$$

$f_H$  را فرکانس قطع بالا و  $f_L$  را فرکانس قطع پایین می‌گویند. از خصوصیات مهم  $f_H$  و  $f_L$

آن است که فرکانس تشدید  $f_r$  در میان  $f_H$  و  $f_L$  قرار دارد؛ به طوری که :

$$f_r = \frac{f_H + f_L}{2} \quad (6-32)$$

رابطه‌ی فوق برای  $Q \geq 5$  صادق است ولی  $f_r = \sqrt{f_L \cdot f_H}$  همواره صادق است.


اگر توان ماکریم را به صورت  $R_m = I_m^2 / P_m$  در نظر بگیریم، مقدار توان در  $f_L$  و  $f_H$  به قرار زیر محاسبه خواهد شد.  $P_m$  توان مدار به ازای  $I_m$  (جريان در حالت تشید) است.

$$P_{H,L} = I^2 \times R = \left( \frac{I_m}{\sqrt{2}} \right)^2 \times R = \frac{I_m^2 R}{2} = \frac{P_m}{2} \quad (6-33)$$

رابطه‌ی ۶-۳۳ بیان می‌کند که در فرکانس قطع بالا و پایین، توان مصرفی نصف توان در حالت تشید است. به همین دلیل، فرکانس‌های  $f_L$  و  $f_H$  را **فرکانس‌های نیم توان** نیز می‌گویند. بین پهنهای باند و فرکانس تشید رابطه‌ی ۶-۳۴ برقرار است.

$$B.W = \frac{f_r}{Q} = \frac{R}{2\pi L} \quad \text{برای } Q > 5 \quad (6-34)$$

در شکل ۶-۲۰ مشاهده می‌کنید، مدار سری برای فرکانس‌های بین  $f_L$  و  $f_H$ ، جریان مدار از مقدار  $\frac{I_m}{\sqrt{2}}$  بیشتر است. به عبارت دیگر،تابع  $I = F(f)$  در محدوده‌ی  $f_L - f_H$  از مقدار بیشتری برخوردار است. بدین علت، به این نوع مدارها **فیلترهای میان‌گذر** می‌گویند که در مدارهای مخابراتی و الکترونیکی کاربرد فراوانی دارد.

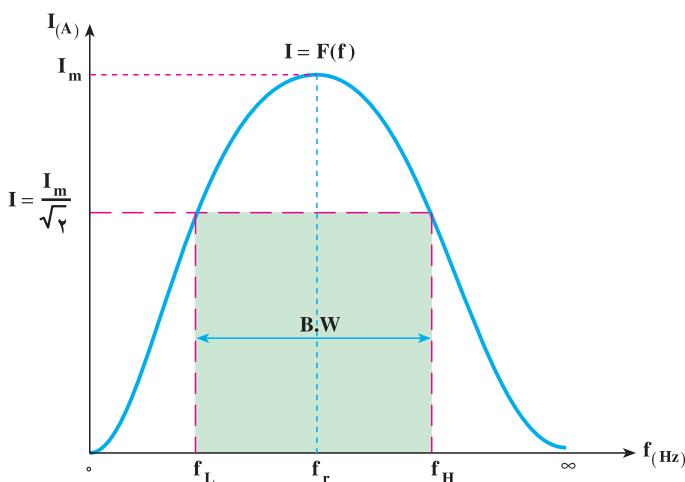


شکل ۶-۲۰ – پهنهای باند مدار R-L-C سری

**مثال ۵:** در مدار شکل ۶-۲۱ مطلوب است :

الف - فرکانس رزنانس.

ب - پهنای باند.

پ - فرکانس‌های نیم توان.

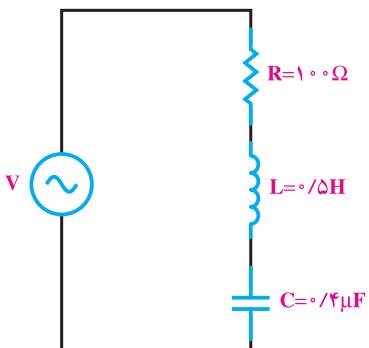

شکل ۶-۲۱

راه حل:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.5 \times 0.4 \times 10^{-6}}} \quad \text{الف -}$$

$$f_r = 356 \text{ Hz}$$

$$B.W = \frac{f_r}{Q_o} \quad \text{ب -}$$

$$Q_o = \frac{L\omega_o}{R} = \frac{2\pi f_r L}{R} = \frac{2 \times 3.14 \times 356 \times 0.5}{100} = 11/18$$

$$B.W = \frac{356}{11/18} = 31.8 \text{ Hz} \quad \text{پ -}$$

$$f_H = f_r + \frac{B.W}{2} = 356 + \frac{31.8}{2} = 372 \text{ Hz}$$

$$f_L = f_r - \frac{B.W}{2} = 356 - \frac{31.8}{2} = 340 \text{ Hz}$$

چوچ

در مدار R.L.C سری پهنای باند به صورت  $B.W = \frac{R}{2\pi L}$  درمی‌آید.

## ۶-۶- رزنانس در مدارهای R-L-C موازی

اگر عناصر R، C و L در مدار R-L-C موازی ثابت باشند، با تغییر فرکانس مدار، امپدانس و جریان مدار تغییر می‌کند. اگر فرکانس مدار صفر باشد، جریان I جریان اتصال کوتاه خواهد بود؛ زیرا  $X_L = 2\pi fL$  برابر صفر می‌شود. در مدار موازی R-L-C اگر هر کدام از عناصر R، X<sub>C</sub> و X<sub>L</sub> صفر شوند، از مدار جریان اتصال کوتاه ( $\infty$ ) عبور خواهد کرد. وقتی فرکانس زیاد می‌شود.

$$X_L = X_C = \frac{1}{2\pi fC} \text{ افزایش و } X_L = 2\pi fL \text{ کاهش می‌یابد. در فرکانس } f_r \text{ (فرکانس تشدید)}$$

می‌شود. در این حالت، با توجه به رابطه‌ی  $\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} + \left( \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \right)^2$ ، مقدار Z = R و جریان

$I_e = \frac{V_e}{R}$  می‌شود. این مقدار جریان، حداقل جریانی است که در مدار برقرار می‌شود. در حالت تشدید مدار R-L-C موازی (L و C)، دو شاخه‌ی باز شده محسوب می‌شوند. در فرکانس‌های زیاد با این که  $X_L = 2\pi fL$  زیاد می‌شود ولی  $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$  به اتصال کوتاه می‌رود. به گونه‌ای که در

فرکانس  $\infty \rightarrow f_r$ ، مدار مجدداً اتصال کوتاه می‌شود و جریان اتصال ( $\infty$ ) از مدار عبور خواهد کرد. چون امپدانس مدار در تغییر فرکانس تغییر می‌کند، کمیت‌های وابسته به آن – یعنی،

$\sin \varphi, \cos \varphi, P_d, P_e, I$



در فرکانس تشدید می‌توان نوشت:

$$X_L = X_C \\ \frac{1}{2\pi f_r L} = \frac{1}{2\pi f_r C}$$

$$(2\pi f_r)^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (6-35)$$

با مقایسه‌ی رابطه‌ی ۶-۲۶ و ۶-۳۵ نتیجه می‌گیریم که فرکانس تشدید در حالت R-L-C سری و موازی بسانان هستند.

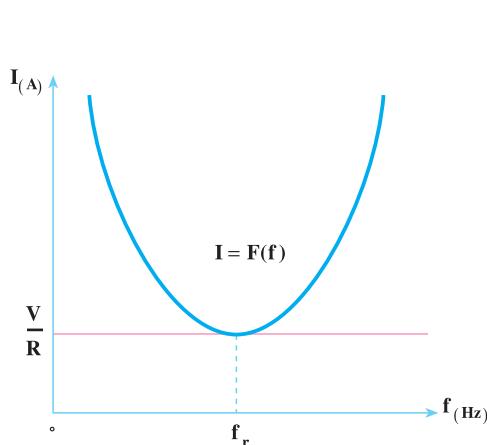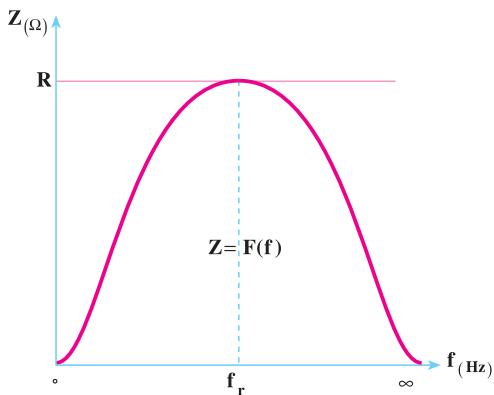تابع تغییرات (Z = F(f) و I = F(f)) در شکل‌های ۶-۲۲ و ۶-۲۳ رسم شده‌اند.




$f_{(\text{Hz})}$	◦	$f_r$	$\infty$
$Z_{(\Omega)}$	◦	R	$\frac{V}{R}$
$I_{(A)}$	◦	$\frac{V}{R}$	$\infty$

شکل ۲۲-۶- منحنی های تغییرات  $Z = F(f)$  و  $I = F(f)$  در مدار R-L-C سری

### ۶-۶-۱- پهنهای باند و ضریب کیفیت مدار R-L-C موازی: برای تعیین پهنهای باند،

منحنی  $Z = F(f)$  را با خط  $y = \frac{Z}{\sqrt{2}}$  شکل ۲۳-۶ قطع می دهیم. با بررسی شکل ۲۰-۶ و ۲۳-۶ می توان نتیجه گرفت که مدار R-L-C سری برای فرکانس های محدوده ای پهنهای باند، امپدانس ورودی کم ولی مدار R-L-C موازی در این محدوده ای فرکانسی، امپدانس ورودی زیادی نشان می دهد.

از این لحاظ مدار R-L-C موازی به عنوان فیلتر های میان نگذر مورد استفاده قرار می گیرد.

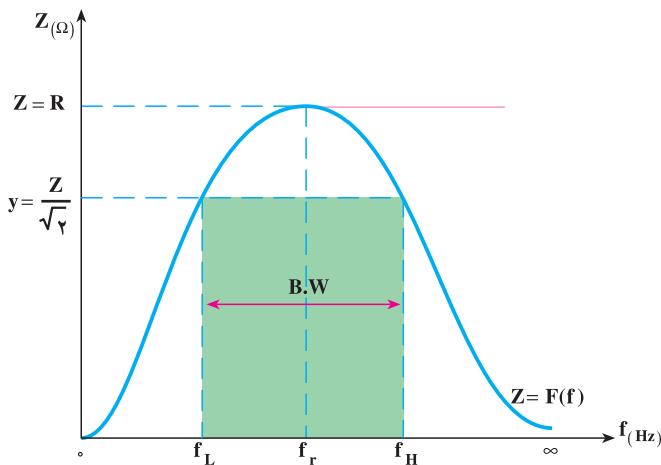

شکل ۶-۲۳ - پهنهای باند مدار R-L-C موازی

برای محاسبه‌ی پهنهای باند می‌توان نوشت:

$$B.W = f_H - f_L$$

با توجه به رابطه‌ی ضریب کیفیت (Q) و تحلیلی مشابه مدارهای R-L-C سری (قسمت ۶-۵-۲) می‌توان رابطه‌ی ۶-۳۶ را نوشت.

$$Q = R.C.\omega \quad \text{یا} \quad Q = \frac{R}{L\omega} \quad (6-36)$$

اگر  $\omega$  را برای فرکانس تشدید به  $\omega_0$  نشان دهید ضریب کیفیت مدار در فرکانس تشدید از رابطه‌ی ۶-۳۷ محاسبه می‌شود.

$$Q_0 = R.C.\omega_0 = \frac{R}{X_C} \quad (6-37)$$

پهنهای باند در فرکانس رزنانس از رابطه‌ی ۶-۳۸ به دست می‌آید.

$$B.W = \frac{f_r}{Q_0} = \frac{1}{2\pi R.C} \quad (6-38)$$



۱- در مدار شکل مقابل مطلوب است :

الف - امپدانس مدار.

ب - جریان منبع و معادله‌ی زمانی آن.

پ - ولتاژ دوسر هر المان.

ت - رسم دیاگرام برداری جریان و ولتاژها.

جواب :



$$V = 10 \sin(50t - \pi/6)$$

$$Z = 16 \Omega$$

$$I_e = 5\sqrt{2} A$$

$$i_{(t)} = 10 \sin(50t + 7^\circ)$$


$$V_R = 40\sqrt{2}, \quad V_L = 50\sqrt{2}, \quad V_C = 80\sqrt{2}$$

۲- در مدار شکل مقابل مطلوب است :

الف - امپدانس مدار.

ب - معادله‌ی ولتاژ منبع.

پ - محاسبه‌ی توان‌ها و رسم مثلث توان‌ها.

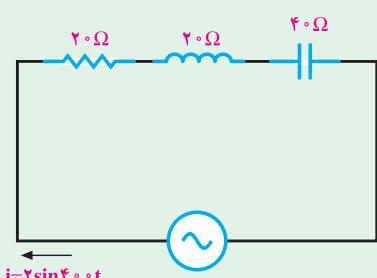

$$i = 2 \sin(40t)$$

$$Z = 2\sqrt{2}, \quad V_{(t)} = 40\sqrt{2} \sin(40t - 45^\circ) \quad \text{جواب :}$$

$$P_e = 40 W, \quad P_d = 40 VAR, \quad P_s = 40\sqrt{2} VA$$

۳- در یک مدار R-L-C سری و  $v = 10\sqrt{2} \sin(200t + 53^\circ)$  ،  $i = 2\sqrt{2} \sin 200t$  است.


$$v_L = 180\sqrt{2} \sin(200t + \frac{\pi}{2}) \quad \text{مطلوب است. اندازه‌ی R, L و C}$$

جواب :

$$R = 3 \Omega$$

$$L = 4/5 mH$$

$$C = 10 \mu F$$

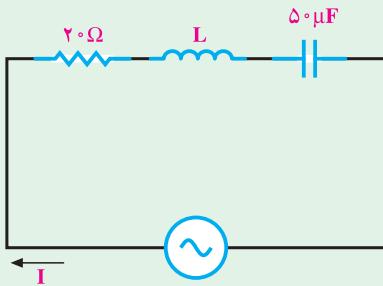

$$v = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t)$$

$$i = 10 \sin(100\pi t - \frac{\pi}{4})$$

۴- در مدار شکل مقابل مطلوب است:  
الف- اندازهی  $L$ .

ب- اختلاف پتانسیل دوسر هر المان.

جواب:  $L = 0.4H$

$$V_R = 100\sqrt{2}\Omega$$

$$V_L = 200\sqrt{2}\Omega$$



$$V_C = 100\sqrt{2}\Omega$$

۵- یک مدار R-L-C سری با  $L = 0.1H$  و معادلهی ولتاژ و جریان منبع به ترتیب  $v = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t + 10^\circ)$  و  $i = 10 \sin(100\pi t + 5^\circ)$  است. اندازهی  $R$  و  $C$  چه قدر است؟

جواب:  $R = 10\Omega$ ,  $C = 5\mu F$

۶- در مدار شکل زیر معادلهی ولتاژ منبع  $v = 50\sqrt{2} \sin(40\pi t)$  است. مطلوب است معادلهی زمانی جریان منبع.

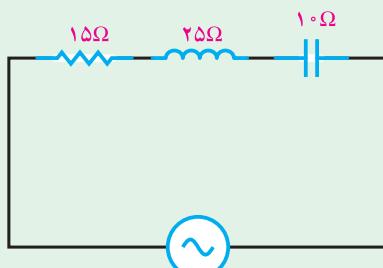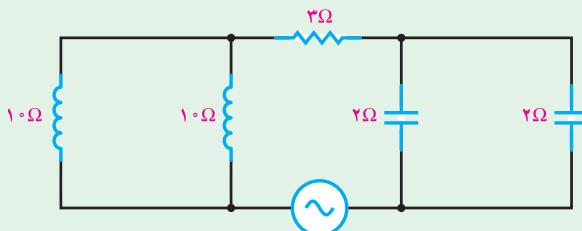
$$i_{(t)} = 10\sqrt{2} \sin(40\pi t - 53^\circ)$$




۷- در مدار مقابل  $V_R = 45$  ولت است.  
معادلهی ولتاژ و جریان منبع را به دست آورید.

جواب:  $v_{(t)} = 90 \sin \omega t$
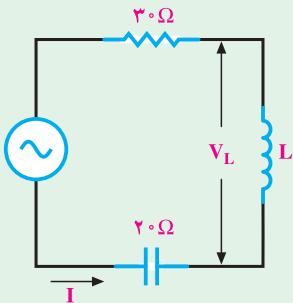
$$i_{(t)} = 3\sqrt{2} \sin(\omega t - 45^\circ)$$



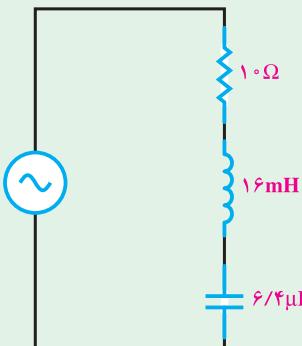- ۸- در مدار مقابل  $V_L = 60\text{V}$  و  $I = 1\text{A}$  است.  
ولتاژ منبع چند ولت است؟  
جواب :  $V = 50\text{V}$




- ۹- فرکانس رزنانس و نیم توان بالای مدار مقابل را به دست آورید.

$$f_r = 498\text{Hz}$$

$$f_L = 448\text{Hz}$$

$$f_H = 548\text{Hz}$$

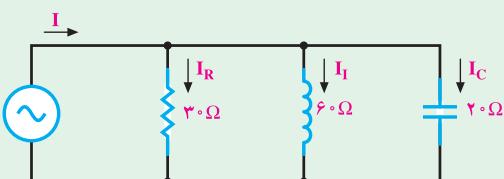- ۱۰- در مدار شکل زیر اگر  $v = 120\sin(40\pi t)$  باشد مطلوب است :
- الف - جریان شاخه ها و معادلات آن ها.
- ب - جریان منبع و معادلهی آن.
- پ - امپدانس مدار.
- ت - رسم دیاگرام برداری جریان ها و ولتاژ.
- جواب :




$$i_R = 4\sin(40\pi t)$$

$$i_L = 2\sin(40\pi t - 90^\circ)$$

$$i_C = 6\sin(40\pi t + 90^\circ)$$

$$i = 4\sqrt{2}\sin(40\pi t + 45^\circ)$$

$$Z = 15\sqrt{2}\Omega$$

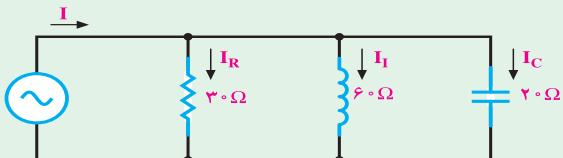

۱۱- در مدار شکل مقابل مقابله است. مطلوب  $i_R = 6 \sin 100\pi t$  است:

الف - ولتاژ منبع و معادله آن.

ب - جریان منبع و معادله آن.

پ - محاسبه توانهای مدار و رسم مثلث توان.

ت - ضریب قدرت کل شبکه.

جواب :


$$v(t) = 18 \sin 100\pi t \quad P_e = 54 \text{W} \quad \cos \phi = 0 / \sqrt{V}$$

$$i(t) = 6\sqrt{2} \sin(100\pi t + 45^\circ) \quad P_d = 54 \text{VAR} \quad P_s = 54\sqrt{2} \text{VA}$$

۱۲- در مدار شکل زیر است. مطلوب  $i = 10\sqrt{2} \sin(50\pi t + \theta_i)$  و  $v = 20 \sin 50\pi t$

است اندازه‌ی  $C$  بر حسب میکرو فاراد و  $\theta_i$  بر حسب رادیان. ( $X_C > X_L \Rightarrow \phi > 0$ )

جواب :

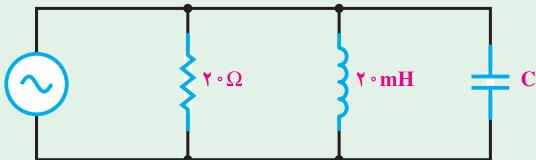


$$C = 10 \mu\text{F}$$

$$\theta_i = -\frac{\pi}{4} \text{ Rad}$$

۱۳- در مدار زیر  $i = 5 \sin(250\pi t + \frac{\pi}{4})$  و  $v = 10 \sin 250\pi t$

می‌باشد. مطلوب است :

الف - اندازه‌ی  $R$ ،  $L$  و  $C$ .

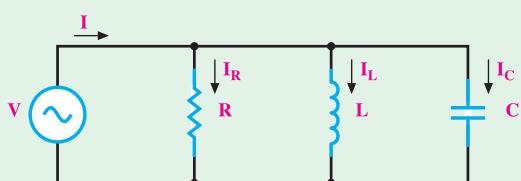

جواب :

$$R = 20\sqrt{2}\Omega, C = 4\mu\text{F}, L = 6/19 \text{mH}$$

۱۴— در مدار R-L-C موازی روبه رو مطلوب است :

الف — فرکانس رزنانس.

ب — ضریب کیفیت.

پ — پهنهای باند.

ت — فرکانس‌های نیم‌توان.

جواب :


$$f_r = 16 \text{ Hz}$$

$$Q_0 = 4$$

$$\text{BW} = 4 \text{ Hz}$$

$$f_L = 14 \text{ Hz}$$

$$f_H = 18 \text{ Hz}$$

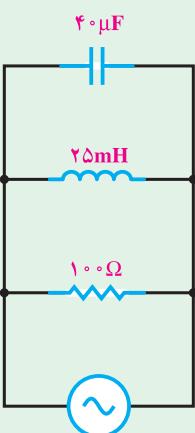


۱۵— یک مدار R-L-C موازی را به یک مدار سری در حالت زیر تبدیل کنید.

الف —  $X_L > X_C$


ب —  $X_C > X_L$

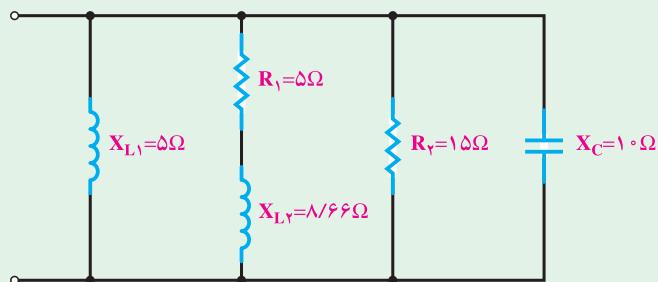۱۶— امپدانس و ضریب توان مدار شکل زیر را با استفاده از تبدیل عناصر به دست آورید.



۱۷- فرکانس تشدید شکل زیر را به دست آورید.

جواب :

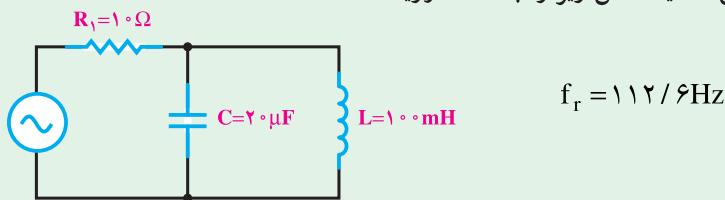

$$f_r = 112 / 6 \text{ Hz}$$


۱۸- در مدارات شکل های زیر مطلوب است :

الف - فرکانس تشدید.


ب - ضریب کیفیت در حالت رزنانس.

پ - پهناهی باند.

ت - فرکانس های نیم توان.

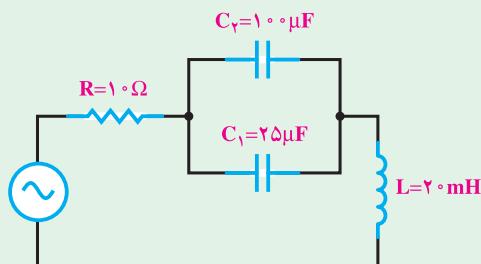

(الف)

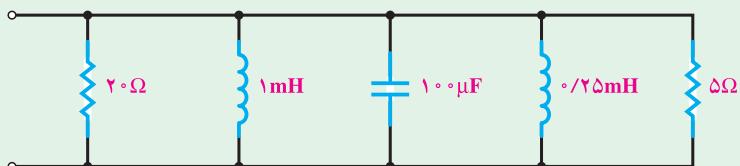

(ب)

## فصل هفتم

### جريان‌های سه فازه

#### هدف‌های رفتاری


در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- جريان‌های سه فاز را تعریف و مشخصات آن‌ها را با رسم دیاگرام بیان کند.
- ۲- مفاهیم ولتاژ‌های خطی و فازی و جريان‌های خطی و فازی را در اتصال ستاره و مثلث بیان کند.
- ۳- جريان‌ها و ولتاژ‌ها را در مصرف کننده‌های سه فاز متعادل با اتصال ستاره و مثلث محاسبه کند.
- ۴- توان‌های مؤثر و غیر مؤثر و ظاهری و هم‌چنین ضریب توان را در بارهای متعادل در اتصالات ستاره و مثلث متعادل محاسبه کند.
- ۵- اثر قطع یک فاز و تعویض جای دو فاز را بروی مصرف کننده تشریح کند.
- ۶- اثر قطع نول در بارهای سه فاز نامتعادل سه سیمه با اتصال ستاره را شرح دهد.
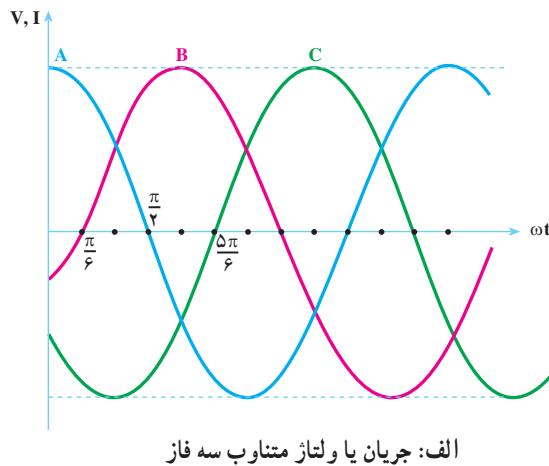
#### ۷-۱ مقدمه


جريان یا ولتاژ سه فاز از امواج سینوسی تشکیل می‌شوند که به طور هم‌زمان تولید می‌شوند و نسبت به هم  $120^\circ$  الکتریکی اختلاف فاز زمانی دارند. در شکل ۷-۱۰ الف منحنی جريان یا ولتاژ سه فاز را مشاهده می‌کنید. در این شکل موج A به اندازه  $120^\circ$  از موج B و موج C به اندازه  $120^\circ$  از موج C جلوتر است.

ساختمن ساده‌ی مولدهای جريان متناوب سه فاز موجب شده است که انرژی الکتریکی سه فاز، راحت‌تر و ارزان‌تر تولید شود. جريان متناوب سه فاز، علاوه بر سادگی تولید و ارزان‌بودن و برخورداری از کلیه‌ی خواص جريان یک فاز، مزایای دیگری نیز دارد.




مزایای جریان سه فاز نسبت به جریان یک فاز را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :

- ۱- توان الکتریکی در مصرف کننده های سه فاز هیچ وقت صفر نمی شود ؛ زیرا با توجه به شکل ۷-۱، وقتی در یکی از فازها دامنه جریان یا ولتاژ صفر می شود، مصرف کننده از دو فاز دیگر انرژی می گیرد . بدین علت، مصرف کننده های سه فاز نسبت به مصرف کننده های یک فاز ضریب بهره یا راندمان بالابی دارند.

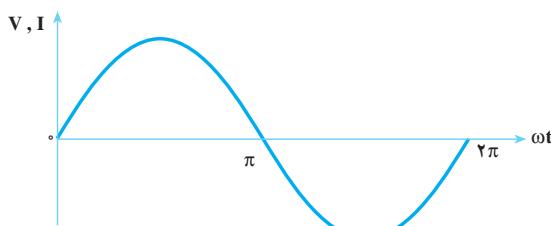


شکل ۷-۱

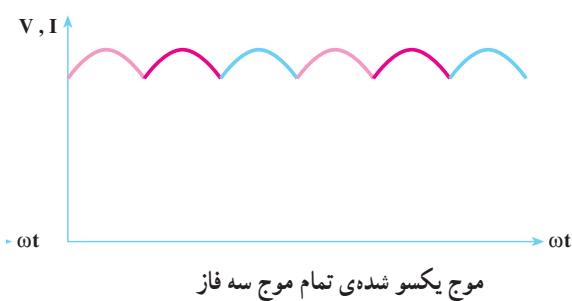

- ۲- ضربان موج یکسو شدهی سه فاز نسبت به موج یکسو شدهی یک فاز، بسیار کمتر است. به عبارت دیگر، جریان سه فاز نسبت به جریان یک فاز پس از یکسو سازی، موج صاف تری ایجاد می کند. در شکل های ۷-۲ دو جریان یکسو شدهی سه فاز و یک فاز تمام موج نشان داده شده است.

- ۳- جریان متناوب سه فاز در مصرف کننده های سه فاز مانند موتورهای

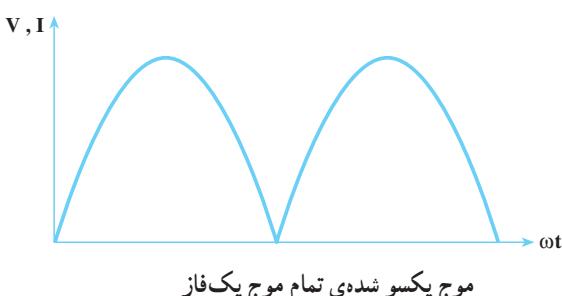


شکل ۷-۲

الکتریکی سه فاز، حوزه‌ی دوار مغناطیسی ایجاد می‌کند. این حوزه‌ی دوار، قسمت متحرک را به دنبال خود می‌کشد. در صورتی که در جریان متناوب یک فاز حوزه‌ی دوار تشکیل نمی‌شود و این موتورها مشکل راه اندازی خواهند داشت و برای راه اندازی نسبت به موتورهای سه فاز به اجزایی اضافی نیاز دارند که قیمت تمام شده‌ی موتورهای یک فاز را نسبت به موتورهای سه فاز بالا می‌برد.

## ۷-۲- تولید جریان متناوب سه فاز

شکل‌های ۷-۳، دو نمونه مولد سه فاز جریان متناوب را به طور شماتیک نشان می‌دهند.

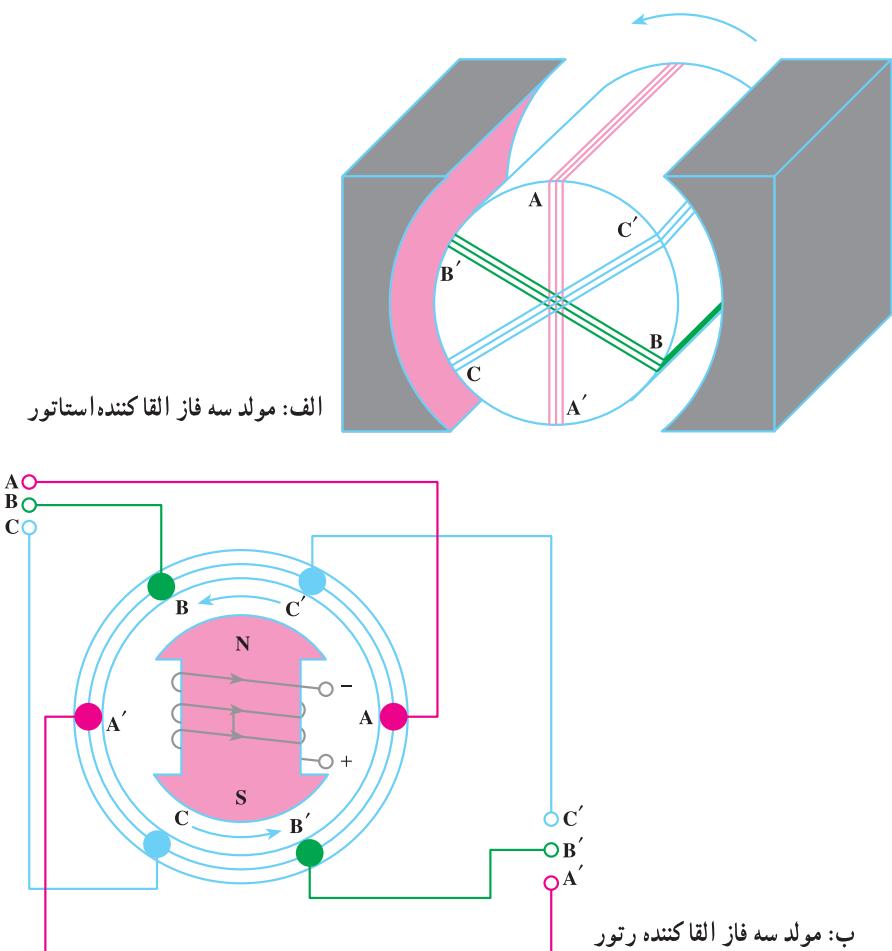

شکل ۷-۳


در هر دو شکل ۷-۳، وقتی رتور در جهت مثلثاتی (عکس عقربه‌های ساعت) به گردش درمی‌آید، خطوط قوا ا مغناطیسی، در هر یک از سیم پیچ‌های AA'، BB' و CC' یک نیروی محرکه‌ی سینوسی القا می‌کند. با توجه به موقعیت مکانی سیم پیچ‌ها، ولتاژ القایی در سیم پیچ' BB نسبت به ولتاژ القایی در سیم پیچ' AA' باندازه‌ی  $12^\circ$  الکتریکی پس فاز است. هم‌چنین ولتاژ القایی در سیم پیچ' CC' باندازه‌ی  $24^\circ$  الکتریکی نسبت به ولتاژ سیم پیچ' AA' پس فاز است. معادلات زمانی نیروهای محرکه‌ی القایی در سیم پیچ‌ها به قرار زیر است.

$$e_A = E_m \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (7-1)$$

$$e_B = E_m \sin(\omega t - 3^\circ) \quad (7-2)$$

$$e_C = E_m \sin(\omega t - 24^\circ) = E_m \sin(\omega t - 15^\circ) \quad (7-3)$$


دیاگرام برداری و منحنی تغییرات نیروهای محرکه‌ی الکتریکی القا شده در سیم پیچ‌ها به صورت شکل ۷-۴ رسم می‌شوند. همان‌طور که در شکل‌های ۷-۳ مشاهده می‌کنید، در مولدهای سه فاز، سه گروه سیم پیچ' AA'، BB' و CC' وجود دارد که در داخل ماشین  $12^\circ$  درجه نسبت به یک‌دیگر

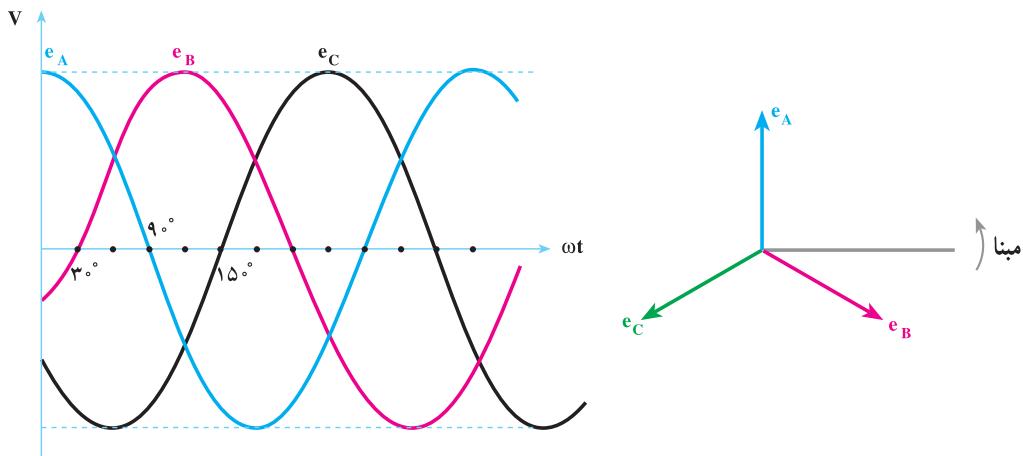

شکل ۷-۴- منحنی تغییرات نیروهای محرکه‌ی القایی در سیم پیچ‌ها و دیاگرام برای آن‌ها


اختلاف فاز مکانی دارند. انرژی الکتریکی تولید شده در این سیم پیچ‌ها با دو روش اتصال سیم پیچ‌ها به شبکه‌ی مصرف انتقال می‌یابد. به عبارت دیگر، به دو روش می‌توان انرژی تولیدی را از مولد به مصرف کننده انتقال داد. در روش اول سه سیم انتهایی 'A'B'C' با هم یکی شده و با یک سیم به بیرون مولد هدایت می‌شوند. در تولید صنعتی برق در نیروگاه‌ها، با زمین کردن این سیم، اختلاف

پتانسیل آن را با زمین یکی می‌کند و آن را سیم نول می‌نامند و با MP یا N نشان می‌دهند. سیم N همراه با سه سیم A، B و C مطابق شکل ۷-۵ از مولد به مصرف کننده انتقال می‌دهد. سیم‌های A، B و C را به ترتیب R، S و T یا Y، L<sub>۲</sub> یا L<sub>۱</sub> و L<sub>۳</sub> نیز نام‌گذاری می‌کنند و به آن‌ها سیم‌های فاز A، فاز B و فاز C می‌گویند. این سیستم انتقال را انتقال چهار سیمه و نوع اتصال سیم‌بیچ‌های مولد را **اتصال ستاره** گویند و آن را با نماد (سمبل) Y یا  $\Delta$  (لاندا) نشان می‌دهند. اگر در انتقال سیم نول حذف شود، انتقال را انتقال ستاره‌ی سه سیمه گویند.

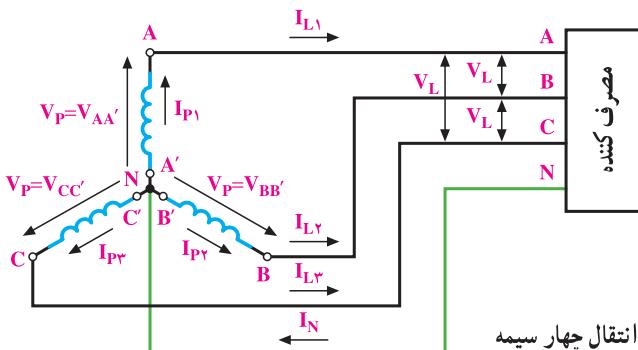

شکل ۷-۵- اتصال ستاره، انتقال چهار سیمه

در روش دوم انتقال انرژی، انتهای سیم‌بیچ' AA' یعنی' A را به ابتدای سیم‌بیچ' BB' یعنی' B، انتهای سیم‌بیچ' BB' را بنهای' B را به ابتدای سیم‌بیچ' CC' یعنی' C و انتهای سیم‌بیچ' CC' را به ابتدای سیم‌بیچ' AA' یعنی' A وصل می‌کند و انرژی تولیدی مولد را با سه سیم S، R، C یا L<sub>۲</sub> یا L<sub>۱</sub> و T، به مصرف کننده‌ها مطابق شکل ۷-۶ انتقال می‌دهند. این روش انتقال را **انتقال سه سیمه** و نوع اتصال سیم‌بیچ‌های مولد را **اتصال مثلث** می‌گویند و با نماد D یا  $\Delta$  (لانتا) نشان می‌دهند.

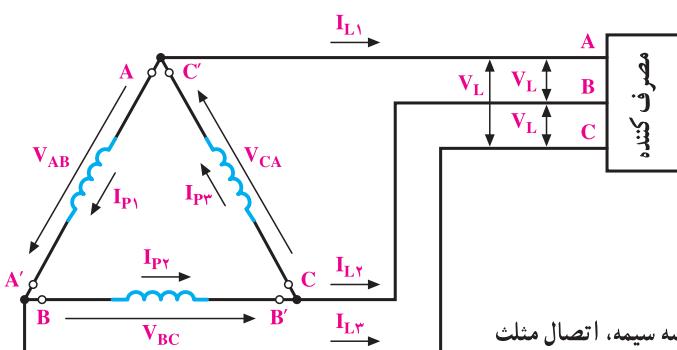

شکل ۷-۶- انتقال سه سیمه، اتصال مثلث

## ۱-۲-۱- ولتاژ و جریان فازی:

تعريف ولتاژ فازی: ولتاژ دو سر هر یک از سیم پیچ های  $AA'$ ،  $BB'$  و  $CC'$  را **ولتاژ فازی** گویند و آن را با  $V_p$  نشان می دهند.

در مولدهای سه فاز به علت این که همه مشخصات سیم پیچ ها یکسان است، ولتاژ مؤثر سیم پیچ ها برابرند.

تعريف جریان فازی: جریان عبوری از داخل هر سیم پیچ را **جریان فازی** گویند و آن را با  $I_p$  نشان می دهند.

## ۱-۲-۲- ولتاژ و جریان خطی:

تعريف ولتاژ خطی: ولتاژ بین خطوط  $A$  با  $B$  ( $V_{AB}$ ) یا  $C$  با  $B$  ( $V_{BC}$ ) یا  $C$  با  $A$  ( $V_{CA}$ ) گویند و آن را با  $V_L$  نشان می دهند. در واقع ولتاژ خطی، اختلاف پتانسیل بین دو فاز مختلف است.

تعريف جریان خطی: جریانی را که در خطوط انتقال  $R$ ،  $S$  و  $T$  جاری می شود، **جریان خطی** می گویند و آن را با  $I_L$  نشان می دهند.

جریان خطی و فازی و ولتاژهای خطی و فازی شکل ۱-۵ به قرار زیرند:

$$V_{AA'} = V_p = V_{AN} \quad \text{ولتاژ فازی}$$

$$V_{BB'} = V_p = V_{BN} \quad \text{ولتاژ فازی}$$

$$V_{CC'} = V_p = V_{CN} \quad \text{ولتاژ فازی}$$

$$I_{p1}, I_{p2}, I_{p3} = I_p \quad \text{جریان های فازی}$$

$$V_{AB} = V_L \quad \text{ولتاژ خطی}$$

$$V_{BC} = V_L \quad \text{ولتاژ خطی}$$

$$V_{CA} = V_L \quad \text{ولتاژ خطی}$$

جریان های خطی و فازی و ولتاژهای خطی و فازی شکل ۱-۶ به ترتیب زیر هستند:

$$V_{AB} = V_p = V_L \quad \text{ولتاژ خطی} = \text{ولتاژ فازی}$$

$$V_{BC} = V_p = V_L \quad \text{ولتاژ خطی} = \text{ولتاژ فازی}$$


$$V_{CA} = V_p = V_L \quad \text{ولتاژ خطی} = \text{ولتاژ فازی}$$

$$I_{AA'} = I_{p1} = I_{L1} \quad \text{جریان خطی} = I_{L1}$$

$$I_{BB'} = I_{P2} = I_{L2}$$

$$I_{CC'} = I_{P3} = I_{L3}$$

**۷-۲-۳ بار متعادل و بار نامتعادل:** سه امپدانس  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$  را با اتصال ستاره یا اتصال مثلث مطابق شکل ۷-۷ به شبکه‌ی سه فاز وصل می‌کنیم. اگر همه‌ی مشخصه‌های امپدانس‌های  $Z_1$ ,  $Z_2$  و  $Z_3$  از قبیل دامنه، زاویه‌ی فاز، پس فاز و پیش فاز بودن با هم برابر باشند، آن وقت بار شبکه‌ی سه فاز را **بار متعادل** می‌گویند. اگر یکی از مشخصه‌ها—متلاً دامنه یا زاویه یا پس فاز یا پیش فاز بودن—در هر کدام از امپدانس‌ها تفاوت داشته باشد، بار شبکه‌ی سه فاز را **بار نامتعادل** می‌گویند.

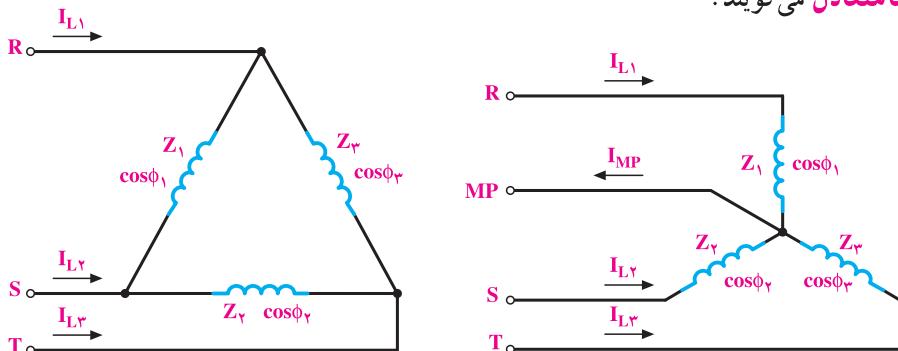


ب: اتصال مثلث بار سه فاز به شبکه‌ی سه فاز

الف: اتصال ستاره‌ی بار سه فاز به شبکه‌ی سه فاز

۷-۷
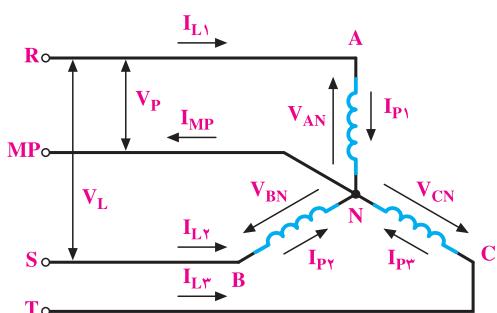
### ۷-۷-۳ اتصال ستاره

بارهای سه فاز را می‌توان با اتصال ستاره مطابق شکل ۷-۷ الف به شبکه‌ی سه فاز اتصال داد و آن را تغذیه کرد. این بارها ممکن است متعادل یا نامتعادل باشند.



۷-۸

### ۷-۷-۴ اتصال ستاره و بار

**متعادل:** سه امپدانس مساوی  $Z$  با زاویه‌ی  $\varphi$  که تمام مشخصات آن‌ها با هم برابر است، مطابق شکل ۷-۸ به شبکه‌ی سه فاز اتصال دارد. چون بارها متعادل‌اند، جریان‌های دریافتی آن‌ها از

شبکه نیز با هم برابر خواهد بود. بنابراین  $I_{P1} = I_{P2} = I_{P3} = I_P$  است. به طوری که در شکل ۷-۸ مشاهده می‌کنید، جریان‌های خطوط همان جریان‌های فازهاست. پس در اتصال ستاره می‌توان نوشت:

$$I_L = I_P \quad (7-4)$$

در اتصال ستاره در بار متعادل اندازهٔ جریان فازی یا خطی از رابطهٔ ۷-۵ به دست می‌آید.

$$I_L = I_P = \frac{V_P}{Z} \quad , \quad V_P = V_{AN} = V_{BN} = V_{CN} \quad (7-5)$$

و با استفاده از دیاگرام برداری ولتاژها می‌توان رابطهٔ ۷-۶ را نتیجه گرفت.

$$V_L = \sqrt{3} V_P \quad (7-6)$$

 نتیجه: در اتصال ستاره، بار متعادل جریان خطی با جریان فازی برابر و ولتاژ خطی  $\sqrt{3}$  برابر ولتاژ فازی است.


$$\lambda \rightarrow \begin{cases} I_P = I_L \\ V_L = \sqrt{3} V_P \end{cases}$$

### ۷-۳-۲ محاسبهٔ جریان نول در بار متعادل اتصال ستاره: در شکل ۷-۸ با استفاده

از قانون کیرشهف در گره N می‌توان نوشت:

$$\vec{I}_N = \vec{I}_{MP} = \vec{I}_{P1} + \vec{I}_{P2} + \vec{I}_{P3}$$

شکل ۷-۹

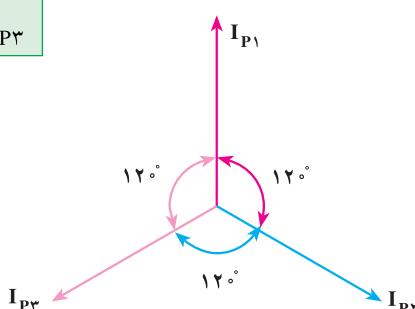

جریان‌های  $\vec{I}_{P1}$  و  $\vec{I}_{P2}$ ، به علت متعادل بودن بار از نظر دامنه، یکسان‌اند ولی درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز دارند. برای محاسبه‌ی  $\vec{I}_N$  دیاگرام برداری جریان‌های  $\vec{I}_{P1}$ ،  $\vec{I}_{P2}$  و  $\vec{I}_{P3}$  را مطابق شکل ۷-۹ رسم می‌کنیم. در فصل دوم اثبات کردیم که برآیند سه بردار مساوی که با هم زاویه‌ی  $120^\circ$  درجه‌ی می‌سازند، صفر است. پس، از سیم MP در بار متعادل، جریانی عبور نمی‌کند و می‌توان این سیم را در بار متعادل حذف کرد. در موتورهای الکتریکی به علت مساوی بودن سیم پیچ‌های فازها، از سیم MP در اتصال موتور به شبکه استفاده نمی‌شود؛ زیرا در نقطه‌ی N صفر مصنوعی به وجود می‌آید.

**۷-۳-۳ محاسبه‌ی توان اتصال ستاره‌ی ببار متعادل:** توان مصرفی در هر فاز، در مقاومت اهمی مصرف و توان غیر مفید در راکتانس القابی یا خازنی آن فاز وجود دارد. بدليل متعادل بودن بار، توان مصرفی و غیر مصرفی در هر فاز برابر است. از جمع توان مصرفی فازها، توان مصرفی کل سه فاز به دست می‌آید. از جمع توان‌های غیر مفید (راکتیو) فازها، توان راکتیو کل سه فاز معلوم می‌شود.

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{e1} = I_{P1} V_{P1} \cos \varphi_1 = I_{P1}^r R_1 \\ P_{e2} = I_{P2} V_{P2} \cos \varphi_2 = I_{P2}^r R_2 \\ P_{e3} = I_{P3} V_{P3} \cos \varphi_3 = I_{P3}^r R_3 \end{array} \right. \quad (7-7)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{e1} = I_{P1} V_{P1} \cos \varphi_1 = I_{P1}^r R_1 \\ P_{e2} = I_{P2} V_{P2} \cos \varphi_2 = I_{P2}^r R_2 \\ P_{e3} = I_{P3} V_{P3} \cos \varphi_3 = I_{P3}^r R_3 \end{array} \right. \quad (7-8)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{e1} = I_{P1} V_{P1} \cos \varphi_1 = I_{P1}^r R_1 \\ P_{e2} = I_{P2} V_{P2} \cos \varphi_2 = I_{P2}^r R_2 \\ P_{e3} = I_{P3} V_{P3} \cos \varphi_3 = I_{P3}^r R_3 \end{array} \right. \quad (7-9)$$

$$P_e = P_{e1} + P_{e2} + P_{e3} = 3V_P I_P \cos \varphi \quad (7-10)$$

از روابط ۷-۴ و ۷-۶ مقادیر  $V_L = \sqrt{3}V_P$  و  $I_L = I_P$  را در رابطه‌ی ۷-۱۰ جایگزین

می‌کنیم.

$$P_e = 3 \times \frac{V_L}{\sqrt{3}} \times I_L \cos \varphi$$

$$P_e = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi \quad (7-11)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{d1} = I_{P1} V_{P1} \sin \varphi_1 = I_{P1}^r X_1 \\ P_{d2} = I_{P2} V_{P2} \sin \varphi_2 = I_{P2}^r X_2 \\ P_{d3} = I_{P3} V_{P3} \sin \varphi_3 = I_{P3}^r X_3 \end{array} \right. \quad (7-12)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{d1} = I_{P1} V_{P1} \sin \varphi_1 = I_{P1}^r X_1 \\ P_{d2} = I_{P2} V_{P2} \sin \varphi_2 = I_{P2}^r X_2 \\ P_{d3} = I_{P3} V_{P3} \sin \varphi_3 = I_{P3}^r X_3 \end{array} \right. \quad (7-13)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{d1} = I_{P1} V_{P1} \sin \varphi_1 = I_{P1}^r X_1 \\ P_{d2} = I_{P2} V_{P2} \sin \varphi_2 = I_{P2}^r X_2 \\ P_{d3} = I_{P3} V_{P3} \sin \varphi_3 = I_{P3}^r X_3 \end{array} \right. \quad (7-14)$$

$$P_d = P_{d1} + P_{d2} + P_{d3} = 3V_P I_P \sin \varphi \quad (7-15)$$

در رابطه‌ی ۷-۱۵ داشت:  $V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$  و  $I_L = I_p \sqrt{3}$

$$P_d = \sqrt{3} I_L \times \frac{V_L}{\sqrt{3}} \sin \phi = \sqrt{3} V_L I_L \sin \phi \quad \text{V.A.R} \quad (7-16)$$

از روابط ۷-۱۱ و ۷-۱۶ می‌توان نوشت:


$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{(\sqrt{3} V_L I_L \cos \phi)^2 + (\sqrt{3} V_L I_L \sin \phi)^2}$$

بدین ترتیب، توان ظاهری برابر خواهد بود با:

$$P_s = \sqrt{3} V_L I_L \quad \text{V.A} \quad (7-22)$$

**مثال ۱:** یک بار متعادل سه‌فاز با اتصال ستاره به شبکه‌ی سه‌فاز با ولتاژ  $38^\circ$  ولت مطابق

شکل ۷-۱۰ متصل است. مطلوب است: ( $V_L = 38^\circ$  V)

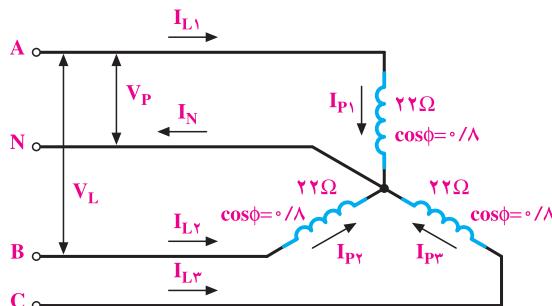

شکل ۷-۱۰

الف - جریان هر فاز و هر خط.

از رابطه‌ی ۷-۶ داریم:

$$V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{38^\circ}{\sqrt{3}} \approx 22^\circ \text{ V}$$

بار متعادل است؛ پس داریم:

$$I_{L1} = I_{L2} = I_{L3} = I_L$$

$$I_{P1} = I_{P2} = I_{P3} = I_p$$

از رابطه‌ی ۷-۵ می‌توان نوشت:

$$I_P = \frac{V_P}{Z} = \frac{22^\circ}{22} = 1^\circ A$$


چون اتصال ستاره است:

$$I_P = I_L$$

$$I_L = 1^\circ A$$

ب - دیاگرام برداری ولتاژها و جریان‌های فازی.

از آنجایی که ولتاژهای  $V_{AN}$ ،  $V_{CN}$  و  $V_{BN}$  با هم برابرند، اندازه‌ی  $V_{CN}$  و  $V_{BN}$  برابرهای  $V_{AN}$  مساوی رسم می‌شوند. از طرفی چون اختلاف فاز بین جریان‌های فازی با ولتاژ مربوطه یکسان است (بار متعادل)، اندازه‌ی بردار جریان‌های فازی  $I_{P1}$ ،  $I_{P2}$  و  $I_{P3}$  نیز مساوی رسم می‌شوند (شکل ۷-۱۱).

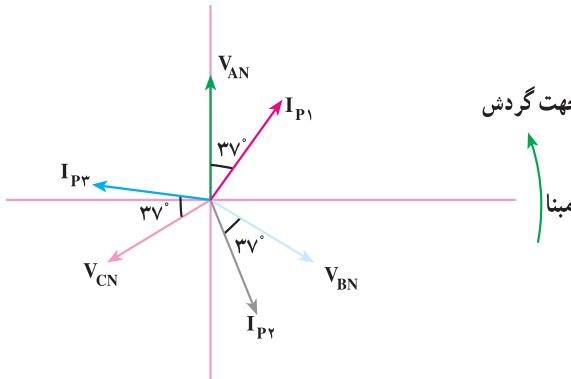

شکل ۷-۱۱

$$\phi_1 = \phi_2 = \phi_3 = \cos^{-1}(1/\lambda) = 37^\circ$$

يعنى  $I_{P1}$  نسبت به  $V_{AN}$ ،  $I_{P2}$  نسبت به  $V_{BN}$  و  $I_{P3}$  نسبت به  $V_{CN}$  به اندازه‌ی  $37^\circ$  پس فاز است.

پ - توان‌های مصرفی.

بار متعادل است و از رابطه‌ی ۷-۱۱ داریم:

$$P_e = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

$$P_e = \sqrt{3} \times 380 \times 10 \times 1 / 8 = 5259 / 2 [W]$$

از رابطه‌ی ۷-۱۶ داریم:

$$P_d = \sqrt{3} V_L I_L \sin \phi$$

$$P_d = \sqrt{3} \times 380 \times 10 \times 1 / 6 = 3994 / 4 [V.A.R]$$

و از رابطه‌ی ۷-۱۷ داریم:

$$P_S = \sqrt{3} V_L I_L = \sqrt{3} \times 380 \times 10 = 6574 [V.A]$$

**۷-۳-۴ اتصال ستاره و بار نامتعادل:** بار نامتعادل را در اتصال ستاره با فرض این‌که سیم نول دایر است، مطالعه می‌کنیم. وجود سیم نول باعث می‌شود بارهای موجود در هر فاز از ولتاژ

$$\text{فازی} = \frac{V_L}{\sqrt{3}} \text{ تغذیه کند.}$$

**سؤال:** اگر سیم نول در سیستم سه فازه‌ی اتصال ستاره قطع شود، آیا ولتاژ دو سر بارها برابر ولتاژ فازی خواهد بود؟ چرا؟

در اتصال ستاره‌ی بارهای نامتعادل، چون جریان بارها مساوی نیست، در سیم نول جریان الکتریکی برقرار می‌شود و بردار جریان آن از جمع برداری جریان‌های فازها به دست می‌آید. برای تعیین جریان سیم نول با توجه به ولتاژهای فازی و اختلاف هر فاز، جریان‌های هر فاز رسم می‌شود. برایند سه بردار جریان فازها، جریان سیم نول را معین می‌کند. برای محاسبه‌ی توان‌های اکتیو، راکتیو و ظاهری مدار سه فازه، ابتدا توان اکتیو و راکتیو هر فاز را به دست می‌آوریم. توان اکتیو (مؤثر) مدار سه فاز از جمع توان‌های اکتیو هر سه فاز به دست می‌آید. توان راکتیو از جمع جبری توان‌های غیر مؤثر هر فاز محاسبه می‌شود.

$$P_{e1} = I_{p1} V_{p1} \cos \varphi_1 = I_p^r R_1$$

$$P_{e2} = I_{p2} V_{p2} \cos \varphi_2 = I_p^r R_2$$

$$P_{e3} = I_{p3} V_{p3} \cos \varphi_3 = I_p^r R_3$$

$$P_e = P_{e1} + P_{e2} + P_{e3}$$

توان مؤثر کل سه فاز

$$P_e = I_{p1} V_{p1} \cos \varphi_1 + I_{p2} V_{p2} \cos \varphi_2 + I_{p3} V_{p3} \cos \varphi_3 \quad (7-18)$$

بدین ترتیب، توان غیر مؤثر را به قرار زیر به دست می‌آوریم :

$$P_d = \pm P_{d1} \pm P_{d2} \pm P_{d3}$$

$$P_d = \pm I_{p1} V_{p1} \sin \varphi_1 \pm I_{p2} V_{p2} \sin \varphi_2 \pm I_{p3} V_{p3} \sin \varphi_3 \quad (7-19)$$

در رابطه‌ی ۷-۱۹، علامت منفی برای خاصیت خازنی و علامت مثبت برای خاصیت سلفی مدار هر فاز منظور می‌شود. با معلوم بودن توان مؤثر و غیر مؤثر کل مدار سه فازه، توان ظاهری مطابق رابطه‌ی ۷-۲۰ محاسبه می‌شود.

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} \quad (7-20)$$

در بار نامتعادل، ضریب توان شبکه‌ی سه فاز به علت تفاوت ضرایب توان‌های هر فاز، مفهومی مثل بار متعادل نخواهد داشت. بدین علت در بار نامتعادل ضریب توان تعریف نمی‌شود.<sup>۱</sup>.

۱- از طرح مثال و تمرین برای بحث اتصال ستاره نامتعادل خودداری شود.

## ۷-۴-۱ اتصال مثلث

اتصال مثلث سه فاز را زمانی که بار متعادل است، بررسی می‌کنیم.


### ۷-۴-۲ محاسبهٔ جریان و ولتاژ خطی در اتصال مثلث با بار متعادل:

متعادل به امپدانس  $Z$  و زاویهٔ فاز هر کدام  $\varphi$  مطابق شکل ۷-۱۲ با اتصال مثلث در نظر می‌گیریم. ولتاژهای فازی  $V_{P1}$ ,  $V_{P2}$ ,  $V_{P3}$  و  $V_{L1}$ ,  $V_{L2}$ ,  $V_{L3}$  یکی هستند. بنابراین، در اتصال مثلث، ولتاژ بین خطوط با ولتاژ دو سر مصرف‌کننده‌ها در هر فاز یکی است. پس :

$$V_L = V_P \quad (7-21)$$

چون بار متعادل است، پس، جریان‌های فازی با هم برابرند.

$$\left| \vec{I}_{P1} \right| = \left| \vec{I}_{P2} \right| = \left| \vec{I}_{P3} \right| = I_P \quad \text{و} \quad \left| \vec{I}_{L1} \right| = \left| \vec{I}_{L2} \right| = \left| \vec{I}_{L3} \right| = \vec{I}_L$$

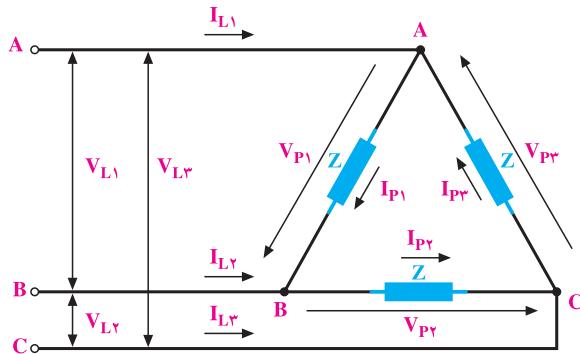

شکل ۷-۱۲

در گره‌های A, B و C شکل ۷-۱۲ با استفاده از قانون جریان‌های کیرشهف می‌توان

نوشت :

$$\vec{I}_{L1} = \vec{I}_{P1} - \vec{I}_{P3} \quad (7-22)$$

$$\vec{I}_{L2} = \vec{I}_{P2} - \vec{I}_{P1} \quad (7-23)$$

$$\vec{I}_{L3} = \vec{I}_{P3} - \vec{I}_{P2} \quad (7-24)$$

چون  $| \vec{I}_{L1} | = | \vec{I}_{L2} | = | \vec{I}_{L3} | = I_L$  است، با استفاده از دیاگرام برداری جریان‌ها می‌توان

رابطه‌ی ۷-۲۵ را برای به دست آوردن  $I_L$  استفاده کرد.

$$I_L = \sqrt{3} I_P \quad (7-25)$$

از روابط ۷-۲۱ و ۷-۲۵ می‌توان نتیجه گرفت:

 نتیجه: در اتصال مثلث در بار متعادل، جریان خطی،  $\sqrt{3}$  برابر جریان فازی و ولتاژ خطی برابر ولتاژ فازی است.

## ۷-۴-۲ محاسبه توان‌ها در اتصال مثلث با بار متعادل:

در بار متعادل، توان مؤثر و غیر مؤثر تمام فازها با هم برابرند. به طوری که توان مؤثر کل را می‌توان سه برابر توان مؤثر هر فاز در نظر گرفت. هم‌چنین توان غیر مؤثر کل، سه برابر توان غیر مؤثر هر فاز است.

$$P_{e1} = P_{e2} = P_{e3} \Rightarrow P_e = P_{e1} + P_{e2} + P_{e3}$$

$$P_{e1} = I_p^2 R_1 = I_p^2 R = V_p I_p \cos \varphi \quad \text{توان مؤثر یکفاز}$$

$$P_{d1} = I_p^2 X = I_p^2 X = V_p I_p \sin \varphi \quad \text{توان غیر مؤثر یکفاز}$$

$$P_e = 3P_{e1} = 3I_p^2 R = 3V_p I_p \cos \varphi \quad (7-26)$$

$$P_d = 3P_{d1} = 3I_p^2 X = 3V_p I_p \sin \varphi \quad (7-27)$$

اگر مقادیر محاسبه شده در روابط ۷-۲۱ و ۷-۲۵ و ۷-۲۶ و ۷-۲۷ را در روابط ۷-۲۵ و ۷-۲۶ منظور کنیم، خواهیم داشت:

$$\Delta \left\{ \begin{array}{l} V_L = V_p \\ I_L = \sqrt{3} I_p \Rightarrow I_p = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \end{array} \right.$$

$$P_e = 3V_p I_p \cos \varphi$$

$$P_e = 3V_L \times \frac{I_L}{\sqrt{3}} \cos \varphi$$

$$P_e = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi \quad [W] \quad (7-28)$$

$$P_d = \sqrt{3} I_P V_P \sin \varphi$$

$$P_d = \sqrt{3} \times \frac{I_L}{\sqrt{3}} \times V_L \sin \varphi$$

$$P_d = \sqrt{3} I_L V_L \sin \varphi \quad [V.A.R] \quad (7-29)$$

$$P_S = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{3} V_L I_L \quad [V.A] \quad (7-30)$$

با مقایسه روابط ۷-۱۱، ۷-۲۸، ۷-۱۷، ۷-۱۶ و ۷-۳۰ مشاهده می شود که ظاهرآ در اتصال مثلث و اتصال ستاره توان هایکی هستند. در صورتی که اگر در بار یکسان فازها، یک بار اتصال بارها ستاره و یک بار با اتصال مثلث به یک شبکه ممکن اتصال داده شود، توان در اتصال مثلث ۳ برابر توان در اتصال ستاره خواهد بود.

$$\Rightarrow \begin{cases} I_P = \frac{V_P}{Z} = I_L \\ V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} \Rightarrow P_{e\lambda} = \sqrt{3} V_L \times I_L \cos \varphi = \sqrt{3} I_P \times \sqrt{3} V_P \times \frac{R}{Z} \\ \cos \varphi = \frac{R}{Z} \\ P_{e\lambda} = \sqrt{3} \frac{V_P R}{Z} \end{cases} \quad (7-31)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_L = \sqrt{3} I_P = \sqrt{3} \frac{V_L}{Z} \\ V_L = V_P \Rightarrow P_{e\Delta} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi = \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \\ \frac{V_L}{Z} \times V_L \times \frac{R}{Z} \\ \cos \varphi = \frac{R}{Z} \\ P_{e\Delta} = \frac{\sqrt{3} V_L R}{Z} \end{cases} \quad (7-32)$$

از تقسیم رابطه‌ی ۷-۳۲ به رابطه‌ی ۷-۳۱ می‌توان نوشت:


$$\frac{P_{e\Delta}}{P_{e\lambda}} = \frac{\frac{3V_L^2 R}{Z}}{\frac{3V_P^2 \times R}{Z}} = \frac{V_L^2}{V_P^2} = \frac{(\sqrt{3}V_P)^2}{V_P^2} = 3$$

$$P_{e\Delta} = 3P_{e\lambda} \quad (7-33)$$

 نتیجه: اگر بتوانیم یک موتور سه فاز را به صورت ستاره و مثلث به شبکه وصل کنیم، موتور در حالت مثلث با توان نامی و در حالت ستاره با  $\frac{1}{3}$  توان نامی کار می‌کند و از شبکه  $\frac{1}{3}$  جریان نامی را دریافت می‌کند. وجود این شرایط، زمینه‌ی مساعدی را برای راهاندازی موتورهای سه فاز آسنکرون فراهم می‌کند.

**مثال ۳:** سه امپدانس (مطابق شکل ۷-۱۳) به شبکه‌ی سه سیمه با ولتاژ خطی  $100\text{ V}$  به صورت مثلث اتصال دارند. مطلوب است:

- ۱- جریان فازی و خطی.
- ۲- توان مصرفی، غیر مفید و ظاهری.
- ۳- اگر سه امپدانس به صورت ستاره وصل شوند، چه توانی مصرف می‌کنند؟ اندازه‌ی این توان چه نسبتی از حالت مثلث است؟

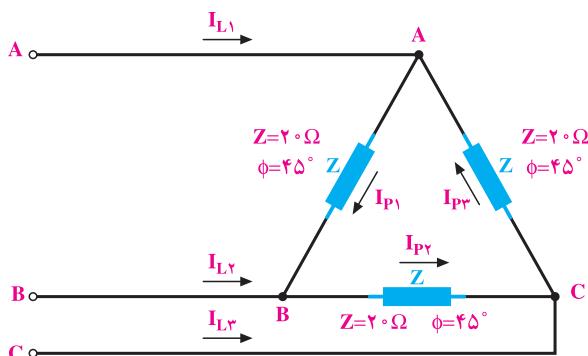

شکل ۷-۱۳

راه حل:  
۱- می توان نوشت:

$$\Delta \{ V_P = V_L = ۱۰۰ \text{ , بار متعادل} \quad |I_{P\backslash}| = |I_{P\gamma}| = |I_{P\delta}| \quad \text{و}$$

$$|I_{L\backslash}| = |I_{L\gamma}| = |I_{L\delta}| = I_L$$

$$I_{P\backslash} = \frac{V_{P\backslash}}{Z_\backslash} = \frac{۱۰۰}{۲۰} = ۵ \text{ A}$$

برای به دست آوردن جریان خطی می توان از رابطه‌ی ۷-۲۵ استفاده کرد.

$$|I_{L\backslash}| = |I_{L\gamma}| = |I_{L\delta}| = I_L = \sqrt{۳} I_P = \sqrt{۳} \times ۵ = ۸/۶۶ \text{ [A]}$$

$$V_L = ۱۰۰ \text{ , } \varphi = ۴۵^\circ \text{ , } I_L = ۵\sqrt{۳} \quad \text{---۲}$$

$$P_e = \sqrt{۳} V_L I_L \cos \varphi$$

$$P_e = \sqrt{۳} \times ۱۰۰ \times ۵\sqrt{۳} \cos ۴۵^\circ$$

$$P_e = \sqrt{۳} \times ۱۰۰ \times ۵\sqrt{۳} \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = ۱۰۶۰/۶ \text{ [W]}$$

$$P_d = \sqrt{۳} V_L I_L \sin \varphi = \sqrt{۳} \times ۱۰۰ \times ۵\sqrt{۳} \times \sin ۴۵^\circ$$

$$P_d = ۱۰۶۰/۶ \text{ [V.A.R]}$$

$$P_S = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} = \sqrt{۳} V_L I_L = \sqrt{۳} \times ۱۰۰ \times ۵\sqrt{۳} = ۱۵۰۰ \text{ [V.A]}$$

$$P_{e\lambda} = \sqrt{۳} I_L V_L \cos \varphi \quad \text{---۳}$$

$$V_P = \frac{V_L}{\sqrt{۳}} = \frac{۱۰۰}{\sqrt{۳}} \text{ [V]}$$


$$I_L = I_P = \frac{V_P}{Z} = \frac{۱۰۰ / \sqrt{۳}}{۲۰} = \frac{۵}{\sqrt{۳}} \text{ [A]}$$

$$P_{e\lambda} = \sqrt{۳} \times \frac{۵}{\sqrt{۳}} \times ۱۰۰ \times \cos ۴۵^\circ = ۳۵۳ / ۵۵ \text{ [W]}$$

$$P_{e\lambda} / P_{e\Delta} = \frac{۳۵۳ / ۵۵}{۱۰۶۰ / ۶} = \frac{۱}{۳}$$

## ۵-۷-۱- اثر قطع یک فاز از خطوط انتقال بر مصرف کننده‌ها

**۵-۷-۲- اتصال ستاره:** فرض می‌کنیم سه لامپ  $100\text{W}$  (مطابق شکل ۵-۱۴) به یک

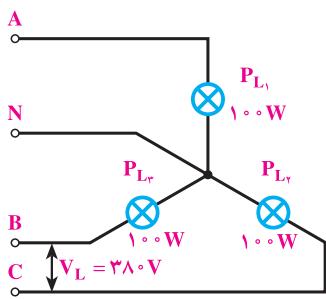

شکل ۵-۱۴

شبکه‌ی سه فازه‌ی چهار سیمه با اتصال ستاره وصل باشند.

اگر فاز A قطع شود یا مصرف کننده‌ی  $P_{L_1}$  از مدار خارج گردد، در صورتی که سیم نول وصل شده باشد، دو مصرف کننده‌ی دیگر— یعنی لامپ‌های  $P_{L_2}, P_{L_3}$  — با توان نامی به کار خود ادامه می‌دهند. در نتیجه، توان سیستم سه‌فاز خواهد بود؛ یعنی، مدار سه فاز با

$$\frac{2}{3} \text{ قدرت نامی به کار خود ادامه می‌دهد.}$$

اگر سیم نول و فاز A قطع شود، دو بار  $P_{L_2}$  و  $P_{L_3}$  با هم سری می‌شوند و تحت ولتاژ خطی  $V_{BC}$  قرار می‌گیرند. چنان‌چه اثر حرارت را در مقاومت‌های مصرف کننده‌ها نادیده بگیریم، می‌توانیم بگوییم مقاومت در این وضعیت دو برابر شده است ولی ولتاژ  $\sqrt{3}$  برابر می‌شود. بنابراین، تغییر ولتاژ از تغییر مقاومت‌ها در مدار  $V_{BC}$  کمتر است. در نتیجه، جریان کاهش می‌یابد و به دنبال آن، نور و توان لامپ کمتر می‌شود. در این حالت، توان مدار برابر است با :


$$P_e = \frac{V_L^2}{2R} = \frac{3V_P^2}{2R} = \frac{3}{2} \times \frac{V_P^2}{R}$$

$$P_{L_1} = P_{L_2} = P_{L_3} = \frac{V_P^2}{R} = 100 \text{ [W]}$$

$$P_e = \frac{3}{2} \times 100 = 150 \text{ [W]}$$

توان مدار به نصف کاهش می‌یابد. در موتورهای سه فاز قطع می‌شود، موتور دو فاز کار می‌کند و توان آن به نصف توان نامی می‌رسد. علاوه بر کاهش توان، حوزه‌ی دور در سطح استاتور از شکل سه فاز خارج می‌شود. در صورتی که موتور زیر بار باشد، امکان غلبه‌ی بار بر قدرت موتور زیاد است. در نتیجه، موتور زیر بار می‌خوابد. اگر سیستم حفاظتی موتور عمل نکند، سوختن موتور حتمی است.

**۷-۵-۲ اتصال مثلث:** فرض می کنیم سه لامپ  $100\text{W}$  اولی به شبکه‌ی سه‌سیمه (مطابق شکل ۷-۱۵) با اتصال مثلث به هم وصل باشند. اگر سه فاز سالم باشند و فقط یکی از مصرف‌کننده‌ها

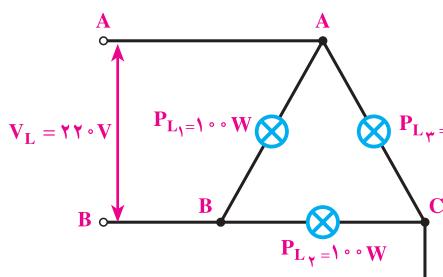

شکل ۷-۱۵

– مثلاً  $P_{L_1}$  – از شبکه خارج شود، دو لامپ باقی‌مانده – یعنی  $P_{L_2}$  و  $P_{L_3}$  – با توان نامی به کار خود ادامه خواهند داد و در کیفیت نور آن‌ها تغییری به وجود نمی‌آید و مدار سه فاز با  $\frac{2}{3}$  توان نامی کار خواهد کرد. اگر مصرف‌کننده‌ها سالم باشند و فقط یکی از فازها – مثلاً A – قطع شود، لامپ  $L_2$  چون ولتاژ نامی را از دو فاز

و  $C$  دریافت می‌کند، با نور طبیعی و توان نامی خود به کار ادامه می‌دهد. دو لامپ  $P_{L_2}$  و  $P_{L_3}$  سری شده و از ولتاژ خطی بین B و C تغذیه می‌کنند. درنتیجه، این دو مصرف‌کننده به اندازه‌ی نصف ولتاژ نامی از شبکه تغذیه می‌شوند. اگر از اثرات حرارتی در مصرف‌کننده‌های  $P_{L_2}$  و  $P_{L_3}$  صرف‌نظر کنیم، خواهیم داشت :

$$P_e = \frac{V_L^2}{2R} + P_{L_2} \quad (7-34)$$

$$P_{L_1} = P_{L_2} = P_{L_3} = \frac{V_L^2}{R} = 100$$

$$P = 50 + 100 = 150 \text{ [W]}$$

توان مدار سه فازه برابر نصف توان نامی قبل از قطع یک فاز می‌شود. اگر مصرف‌کننده‌های  $P_{L_1}$ ،  $P_{L_2}$  و  $P_{L_3}$  سیم پیچ‌های یک الکتروموتور باشند، به هنگام بارداری مورد تهدید قرار می‌گیرند و احتمال از بین رفتن و سوختن سیم پیچ‌ها زیاد است.

## ۷-۶ اثر تعویض دو فاز بر کمیت‌های الکتریکی مصرف‌کننده‌ها

تعویض دو فاز در شبکه‌های سه فازه، وقتی مصرف‌کننده‌ها متعادل‌اند، هیچ اثر نامطلوبی در مقادیر جریان‌های فازی، خطی، توان‌های مفید، غیرمفید و ضریب توان ندارد. فقط در موتورها یا مصرف‌کننده‌هایی که گردش مکانیکی دارند، جهت گردش عوض می‌شود. در بارهای نامتعادل

تعویض جای دو فاز در کمیت‌های الکتریکی آثاری بر جای می‌گذارد و سبب تغییر جریان فازها می‌شود. بنابراین، باید به این نکته توجه داشت و از جایه‌جایی ناخواسته در فازها خودداری کرد.

## ۷-۷- اثر قطع سیم نول در بار نامتعادل سه فاز اتصال ستاره

در اتصال ستاره‌ی بارهای نامتعادل، وجود سیم نول موجب برقراری ولتاژ فازی  $V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$

در هر فاز می‌شود. در صورت قطع سیم نول، ولتاژهای دو سری‌بارها در هر فاز برابر  $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$  نخواهد شد. به بعضی از فازها، ولتاژ کمتر و به بعضی دیگر ولتاژ بیشتری اعمال می‌شود. این پدیده مصرف کننده‌های نامتعادل را تهدید می‌کند. در حالت یاد شده، مرکز بارها از پتانسیل صفر خارج می‌شود و به عبارت دیگر، نسبت به زمین اختلاف پتانسیل پیدا می‌کند. این تغییر پتانسیل مرکز بارها را **تغییر مکان نقطه‌ی صفر** می‌گویند.



۱- سه بار مساوی به امپدانس‌های  $Z = 44\Omega$  و  $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$  پس فاز با اتصال ستاره،

به شبکه‌ی چهار سیمه وصل هستند. ولتاژ خطی  $V_L = 38^\circ$  ولت است. مطلوب است :

۱- جریان هر خط و هر فاز.

۲- جریان سیم نول.

۳- توان مصرفی و غیرمفید و ظاهری.

۴- رسم دیاگرام جریان‌ها و ولتاژهای فازی و خطی.

$$I_L = I_P = 5A \quad (1)$$

$$I_N = 0 \quad (2)$$

$$P_S = 3287V.A, P_e = 2850W, P_d = 1643/5 V.A.R \quad (3)$$

۲- الکتروموتور سه فازی با مقاومت اهمی هر فاز  $R = 8\Omega$  و ضربی اندوکتانس هر فاز  $L = 2.0mH$  مفروض است. این الکتروموتور در اتصال ستاره و مثلث در شبکه سه فاز با فرکانس


۵- ولتاژ خطی  $V_L = 38^\circ \text{V}$  ولت چه توانی از شبکه دریافت می‌کند ( $\pi = 3$ )؟

$$P_\Delta = 34 / 6 \text{ KW}, P_\lambda = 11 / 5 \text{ KW}$$

جواب :

۳- در شکل ۷-۱۶ یک مصرف‌کننده‌ی سه فاز متعادل از شبکه‌ی سه فازی تغذیه می‌کند.

مطلوب است :

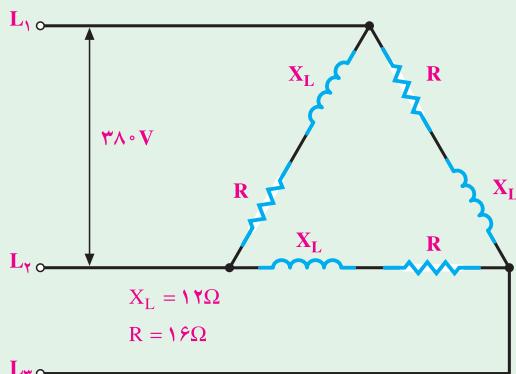

شکل ۷-۱۶

الف - جریان هر فاز و هر خط.

ب - توان مصرفی.

$$\text{جواب : } P_e = 17328 \text{W}$$

$$I_P = 19 \text{A} \quad \text{و} \quad I_L = 32 / 9 \text{A}$$

۴- در مدار الکتریکی سه فازه‌ی شکل ۷-۱۷ سه امپدانس  $Z$  با ضریب قدرت  $8 / 8^\circ$  پس فاز

به صورت مثلث اتصال دارند. مطلوب است محاسبه‌ی :


الف - مقدار امپدانس  $Z$ .

ب - توان‌های مصرفی، راکتیو و ظاهری.

جواب :

$$\text{الف} - 5^\circ \Omega$$

$$\text{ب} - 960^\circ \text{VA} \quad 576^\circ \text{V.A.R} \quad 768^\circ \text{W}$$

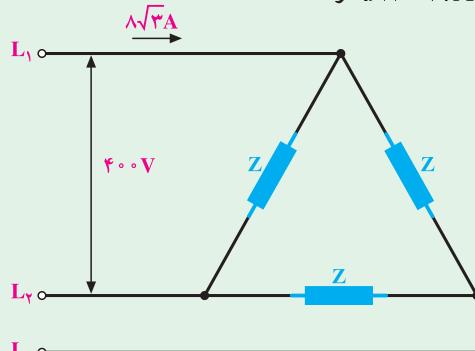

شکل ۷-۱۷

## منابع و مأخذ

- 1) Electric circuitts zied joseph a edminister schaums outline series  
copyright 1983 by mcgraw - hillbook co.
  - 2) Engineering circuit analysis fourth edition william.h.hayt,jr .jacke.  
kemmerly 1986 mcgraw hillbook. co.
- ۳— استیونس جی بوز- ن ؛ (۱۳۶۳). مبادی علم شبکه‌ها، (محمود نحوی- مهدی احسان،  
متترجم)، امیرکبیر
- ۴— فلويد، توماس. ال ؛ (۱۳۶۷). اصول و مبانی مدارهای الکتریکی، (مهرداد عابدی، متترجم)

