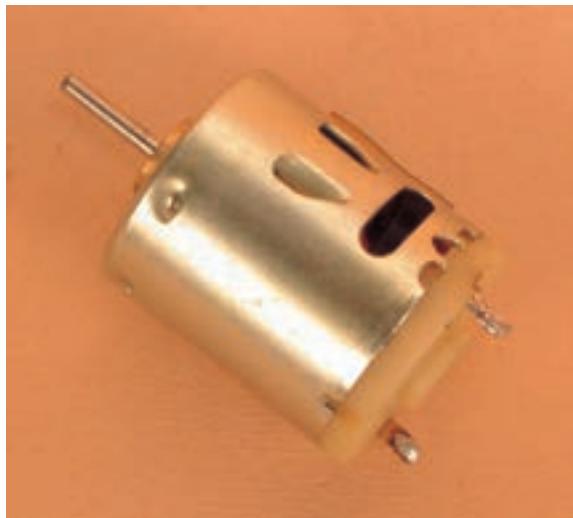


۱-۵ انواع موتورهای الکتریکی سشوار و طرز کار آن‌ها


سشوارها دارای سه نوع موتور الکتریکی به شرح زیر هستند:

- موتور DC با آهنربای دائم^۱ مطابق شکل ۱-۴۱.




شکل ۱-۴۱

- موتور یونیورسال^۲ مطابق شکل ۱-۴۲.

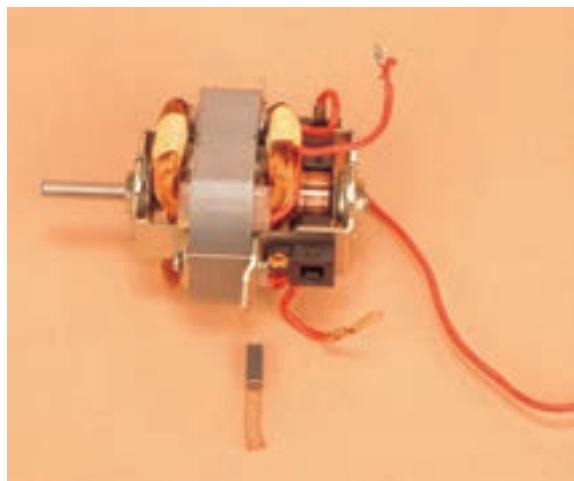

شکل ۱-۴۲

- موتور القایی یک قطب چاکدار^۳ مطابق شکل ۱-۴۳.

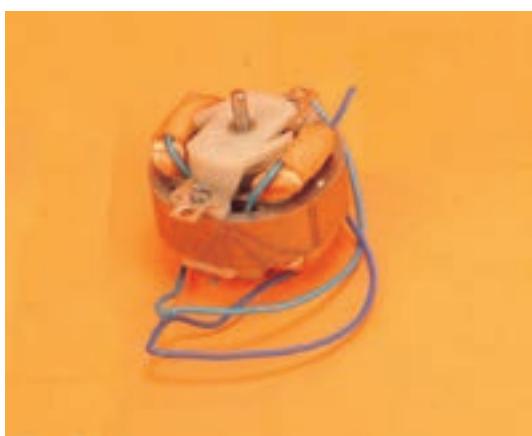


شکل ۱-۴۳


۱-The Permanent magnet DC motor

۲-The single - phase AC commutator motor (universal motor) موتورهای زغالدار AC است.

۳-The shaded - pole single - phase in duction motor

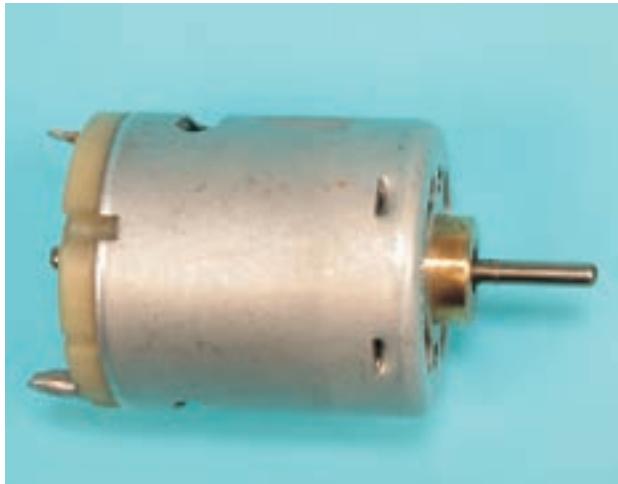

شکل ۱-۴۴

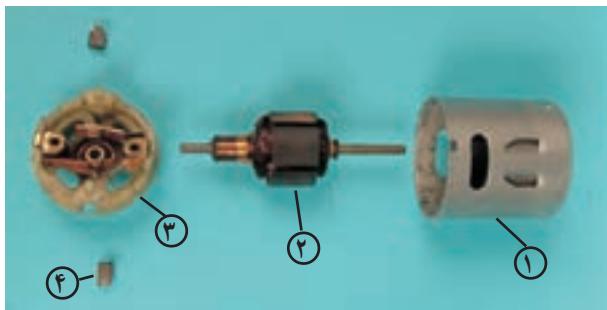


شکل ۱-۴۵


۱-۵-۱- موتور DC با آهنربای دائم و طرز کار آن: برای آشنایی بیشتر با موتور DC مورد استفاده در سشووار، در شکل ۱-۴۴ تصویر کامل موتور و در شکل ۱-۴۵ قطعات باز شده‌ی آن را مشاهده می‌کنید. نام قطعات موتور با توجه به شکل ۱-۶ به شرح زیر است:

- ۱- استاتور که شامل قطب‌های آهنربای دائم و بوش سر موتور است.
- ۲- آرمیچر که دارای سه شیار، سیم پیچ، کلکتور سه‌تیغه، هسته و محور است.
- ۳- درپوش موتور که نگهدارنده‌ی بوش، جاروبک و محفظه‌ی جاروبک است.
- ۴- زغال‌ها که جریان DC را به کلکتور هدایت می‌کنند.


شکل ۱-۴۶ یک نمونه آرمیچر موتور DC که مربوط به شکل ۱-۴۴ را نشان می‌دهد. این آرمیچر در اثر اعمال ولتاژ زیاد و کار طولانی مدت، دچار عیوب‌های شامل عیب مکانیکی و خرابی دیودهای یکسوسازی شده و سوخته است.

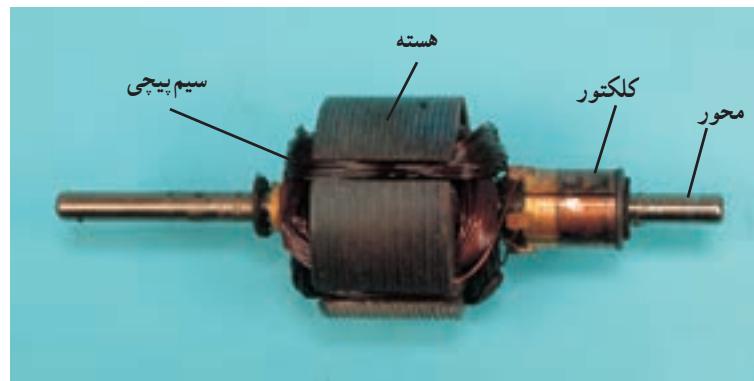

شکل ۱-۴۶

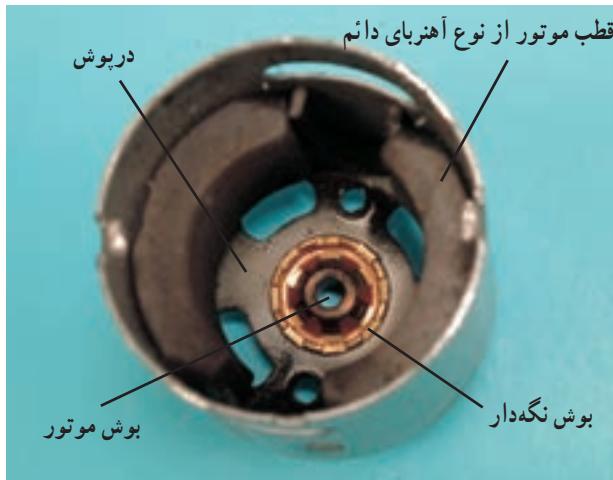

شکل ۱-۴۷

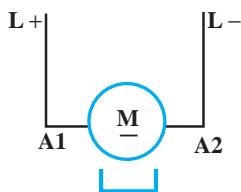


شکل ۱-۴۸

در شکل ۱-۴۷ استاتور موتور DC شکل ۱-۴۴ را به همراه قطب‌های آهنربایی، دریوش، بوش و بوش‌نگهدار مشاهده می‌کنید. تمام موتورهای DC استفاده شده در وسایل خانگی از جمله سشوار، دو قطب دارند.

نماد مداری موتور DC با آهنربایی دائم: نماد موتور CD با آهنربای دائم در مدار الکتریکی مطابق شکل ۱-۴۹ است.

مشخصات موتورهای DC سشوار: شکل ۱-۴۹ تصویر یک موتور DC با آهنربای دائم را نشان می‌دهد. مشخصات دو نوع از این موتور را که در سشوار استفاده می‌شود، در جدول ۱-۳ ملاحظه می‌کنید.

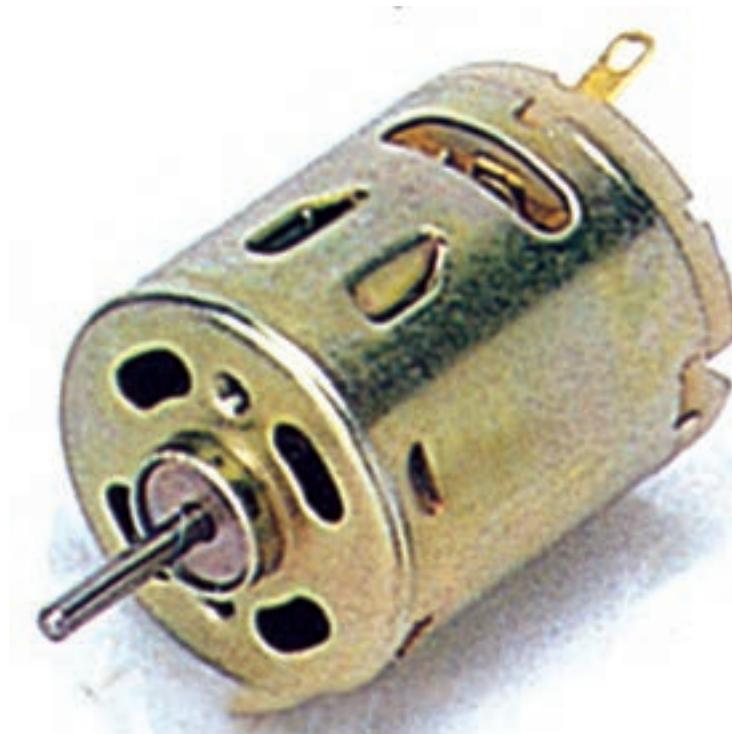

شکل ۱-۴۹

جدول ۱-۳

کد سفارش (توسط کارخانه سازنده تعیین می شود)	ولتاژ		مشخصات در بی باری ^۲		مشخصات در بار نامی ^۳					حداکثر تولید گشتاور با ولتاژ نامی یا گشتاور روتور قفل شده ^۱ میلی نیوتن متر
	عملکرد به ولت	ولتاژ نامی به ولت	سرعت	جریان	سرعت	جریان	گشتاور	قدرت خروجی	ضریب بهره	
			دور در دقیقه	آمپر	دور در دقیقه	آمپر	میلی نیوتن متر	وات	درصد	
ZYT-360S-25100	4.5-9	6	9700	0.25	7900	1.14	4.6	3.8	55.2	26
ZYT-365S-2080	6.0-20	12	18500	0.19	10500	0.9	5.88	6.46	59.8	26.5



شکل ۱-۵۰ تصویر یک موتور DC سشووار را نشان می دهد. مشخصات دو نوع از این موتور را در جدول ۱-۴ ملاحظه می کنید.

شکل ۱-۵۰ تصویر یک موتور DC سشووار را نشان می دهد. مشخصات دو نوع از این موتور را در جدول ۱-۴ ملاحظه می کنید.


جدول ۱-۴

کد سفارش (توسط کارخانه سازنده تعیین می شود)	ولتاژ		مشخصات در بی باری		مشخصات در بار نامی					حداکثر تولید گشتاور با ولتاژ نامی میلی نیوتن متر
	عملکرد به ولت	ولتاژ نامی به ولت	سرعت	جریان	سرعت	جریان	گشتاور	قدرت خروجی	ضریب بهره	
			دور در دقیقه	آمپر	دور در دقیقه	آمپر	میلی نیوتن متر	وات	درصد	
ZYT-370S-14250	9-26	24.0	12500	0.09	10400	0.45	5.9	6.4	59.3	35.3
ZYT-375S-2073	12-26	12.0	12900	0.160	10650	0.76	5.3	5.9	64.7	30.4


گشتاور رو تور قفل شده، حداکثر گشتاوری است که موتور زیر بار مشخصی تولید می کند و اگر بار کمی پیش تر از آن شود موتور ۱-Stall Torque ترمز شده و رو تور قفل می شود.

حالت بی بار موتور به حالتی گفته می شود که موتور با ولتاژ نامی کار می کند اما بروانه دمنده هوا روی محور آن نصب نشده است.


حالات باز نامی حالتی است که ولتاژ نامی به موتور اعمال شده و بروانه دمنده هوا روی محور آن نصب است.

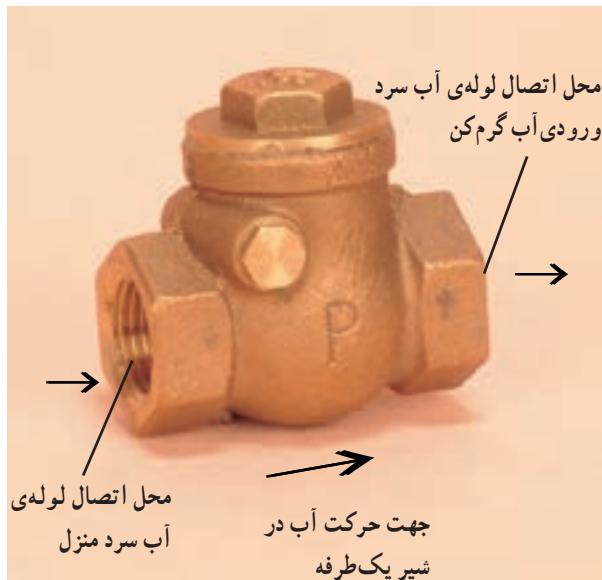

شکل ۱-۵۱

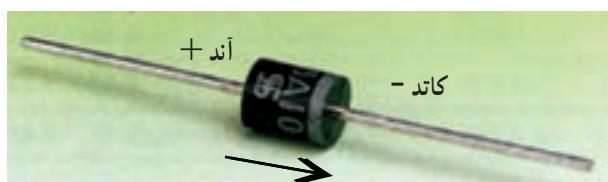

شکل ۱-۵۲

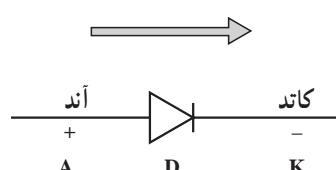

شکل ۱-۵۳

● **وسایل یکسوسازی ولتاژ و جریان متناوب برای تغذیه موتور DC:** در فصل پنجم کتاب تعمیر لوازم خانگی حرارتی (۲) در مبحث آب گرم کن با طرز کار شیر یک طرفه به عنوان یکسوسازی مکانیکی آشنا شدید. مطابق جهت های فلش در شکل ۱-۵۱ این شیر از یک طرف آب سرد را به داخل مخزن آب گرم کن هدایت می کند و از طرف دیگر مانع ورود آب گرم مخزن به لولهی آب سرد می شود.

برای یکسوزدن ولتاژ و جریان متناوب در مدارهای الکتریکی، از یکسوسازی الکترونیکی (دیود)^۱ استفاده می شود. در یک طرف دیود روی بدنه نوار سفید رنگی وجود دارد که آن طرف را کاتد^۲ می گویند و با حرف K و علامت - مشخص می کنند. سر دیگر دیود آند^۳ نام دارد و با حرف A و علامت + مشخص می شود.

جهت جریان الکتریکی همواره از آند به کاتد و مطابق جهت فلش شکل ۱-۵۲ است.

به طور کلی نماد و جهت جریان دیود مطابق شکل ۱-۵۳ است. اما در مدارهای الکتریکی به صورت و با حرف D نشان داده می شود.

با توجه به شکل ۱-۵۴ و جریان نامی هر دیود، نتیجه می گیریم که ابعاد هر دیود تابع جریان نامی آن است.




شکل ۱-۵۴

۱—Diode

۲—Cathode

۳—Anode

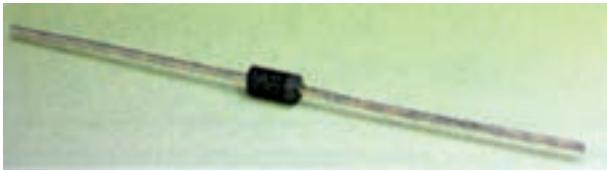


شکل ۱-۵۵

مشخصات دیود شکل ۱-۵۵ در جدول ۱-۵ با جریان نامی ۱ آمپر و حداکثر ولتاژ معکوس^۱ مختلف آمده است.

جدول ۱-۵

کد سفارش	جریان و حداکثر ولتاژ معکوس
IN4001	1A/50V
IN4002	1A100V
IN4003	1A/200V
IN4004	1A/400V
IN4006	1A/800V
IN4007	1A/1.000V

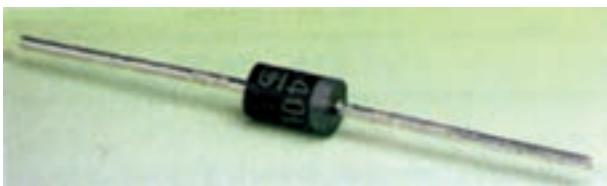


شکل ۱-۵۶

در جدول ۱-۶ مشخصات دیود شکل ۱-۵۶ با جریان نامی ۳ آمپر و حداکثر ولتاژهای معکوس مختلف ارائه شده است.

جدول ۱-۶

کد سفارش	جریان و حداکثر ولتاژ معکوس
IN5400	3A/50V
IN5401	3A100V
IN5402	3A/200V
IN5404	3A/400V
IN5406	3A/600V
IN5408	3A/1.000V

هر دیود که در مدار الکتریکی با تغذیه‌ی ولتاژ 220 V قرار می‌گیرد؛ بایستی حداقل ولتاژ معکوس آن V_m توجه! حداکثر ولتاژ شبکه یا $=315 \times \sqrt{2} = 440\text{ V}$ ولت باشد. توصیه می‌شود ولتاژ معکوس دیود بیشتر از این مقدار یعنی برابر 40 V ولت در نظر گرفته شود.

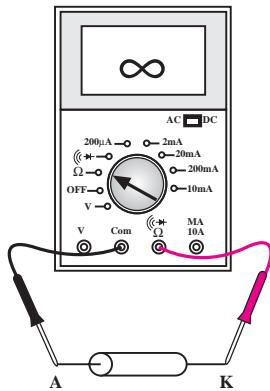

شکل ۱-۵۷

روش آزمایش دیود:

■ با استفاده از هویه، دیود را از برد مدار چاپی خارج


می‌کنیم.

■ دیود را طبق شکل ۱-۵۷ به اهمتر اتصال می‌دهیم؛

اهمتر باید مقاومت ∞ را نشان دهد. توجه داشته باشید اهمتر

باید روی $R \times 1$ یا $R \times 10$ باشد.

۱- Peak Inverse Voltage PIV می‌نویسند.

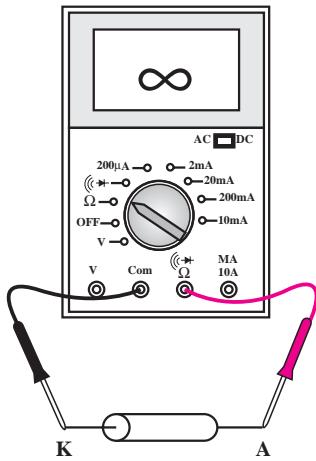


شکل ۱-۵۸

■ پایه‌های دیود را طبق شکل ۱-۵۸ جابه‌جا می‌کنیم؛ در این حالت باید اهم‌متر به سمت راست منحرف شود و مقاومت کمی را نشان دهد.

■ در صورت برقراری شرایط بالا دیود سالم است. در غیر این صورت دیود معیوب است و باید تعویض شود.


■ در برخی از اهم‌مترهای عقربه‌ای ترمینال‌های مثبت و منفی اهم‌متر معکوس است.

● روش‌های یکسوسازی با دیود:
برای یکسوسکردن ولتاژ و جریان متناوب به وسیله‌ی دیود، دو روش نیم موج و تمام موج وجود دارد.

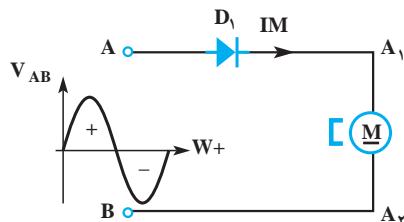


شکل ۱-۵۹

■ یکسوسکننده‌ی نیم موج: در روش نیم موج مطابق شکل ۱-۵۹ یک دیود D_1 با موتور DC سری می‌شود.

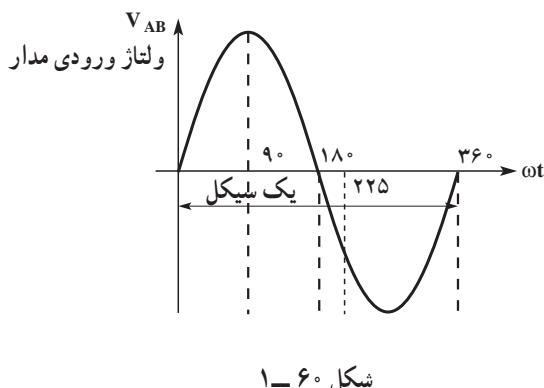

شکل ۱-۶۰

اگر شکل موج ولتاژ ورودی مدار مطابق شکل ۱-۶۰ باشد، دیود در نیم‌سیکل مثبت، جریان الکتریکی را هدایت می‌کند و جریان عبوری از موتور مشابه شکل موج (a) در شکل ۱-۶۱ است. طولانی شدن زمان نیم‌سیکل مثبت به خاطر اثر سلفی آرمیچر ماشین DC است. در نیم‌سیکل منفی دیود مسیر جریان را سد می‌کند و جریان در نیم‌سیکل منفی صفر می‌شود. هدایت دیود در نیم‌سیکل منفی کمتر از ۱۸۰ درجه است (عملکرد اثر سلفی آرمیچر در طولانی ترشدن نیم‌سیکل مثبت، مشابه عملکرد ماشینی است که با سرعت معینی حرکت می‌کند). اگر در این سرعت ماشین ترمز شود، انرژی ذخیره شده در ماشین سبب ادامه‌ی حرکت می‌شود تا این که انرژی ذخیره شده در ماشین صفر شود».

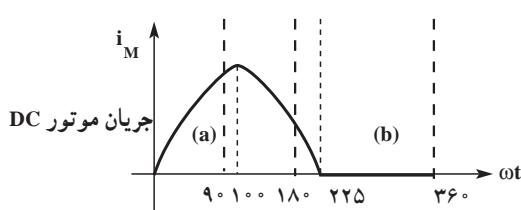


شکل ۱-۶۱

نکات مهم

- در روش یکسوسازی نیم موج مقدار جریان مؤثر عبوری از موتور DC، کم است، بنابراین موتور DC در این حالت با سرعت کم کار می‌کند.

- همان‌طور که فنر در برابر تغییر طول، و جرم در برابر تغییر سرعت از خود عکس العمل نشان می‌دهد، سلف آرمیچر ماشین DC هم در برابر تغییر مقدار جریان آرمیچر مخالفت می‌کند و با استفاده از انرژی ذخیره شده در خود سبب طولانی شدن زمان نیم‌سیکل مثبت در یکسوسازی نیم موج می‌شود و هدایت دیود در نیم‌سیکل منفی که جریان مدار صفر می‌شود کمتر از 18° درجه است.

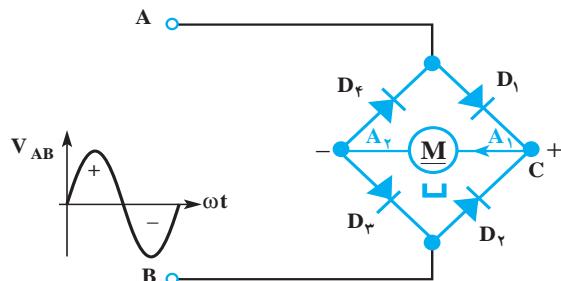

شکل ۶۲-۱-الف




شکل ۶۲-۱-ب

■ یکسوسازی تمام موج بدون خازن صافی: در مدار


- شکل ۶۲-۱-الف عمل یکسوسازی و لتأثر و جریان متناوب به وسیله چهار دیود انجام می‌گیرد. این چهار دیود مطابق شکل ۶۲-۱-ب به صورت پل با یکدیگر اتصال دارند و موتور DC را تغذیه می‌کنند.

اگر موج ولتاژ ورودی به یکسوسازی پل مطابق شکل

- ۶۳-۱ باشد در نیم‌سیکل مثبت ولتاژ ورودی، علامت ولتاژ نقطه A مثبت (+) و علامت ولتاژ نقطه B منفی (-) است، در این شرایط، دیودهای D_1 و D_3 جریان الکتریکی را هدایت می‌کنند و آرمیچر موتور با تغذیه ای جریان یکسوسه شده می‌چرخد. در نیم‌سیکل منفی ولتاژ، علامت ولتاژ در نقطه A منفی (-) و علامت ولتاژ B مثبت (+) است، و در این حالت دیودهای D_2 و D_4 هدایت جریان الکتریکی را بر عهده دارند و شکل موج جریان عبوری از موتور به علت اثر سلفی آرمیچر مشابه شکل موج ۶۴-۱ می‌شود.

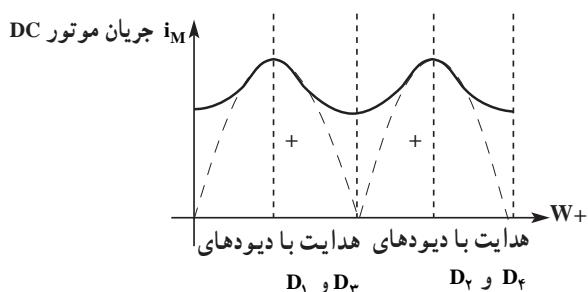

شکل ۶۴

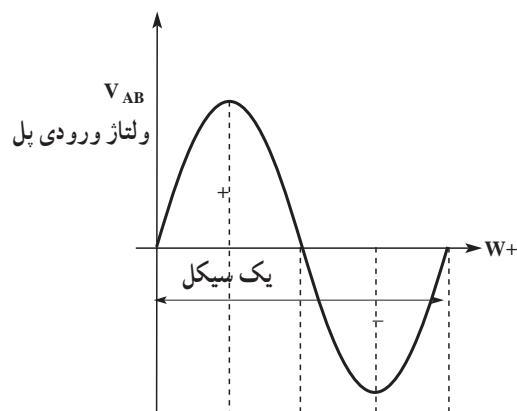

شکل ۶۳-۱



شکل ۱-۶۵


حل: طبق جدول ۱-۴ جریان نامی موتور 76 آمپر است.
پس با استفاده از جدول ۱-۵ دیودها $1N4004$ با جریان 1 آمپر و
حداکثر ولتاژ معکوس 40 ولت انتخاب می‌شوند.

● در شکل ۱-۶۵ دیودهای یکسوکننده‌ی پل که روی موتور نصب شده‌اند برای تغذیه‌ی موتور DC و دیودهای روی کلید به عنوان یکسوکننده‌ی نیم موج برای کاهش سرعت موتور و کاهش گرمای المت به کار می‌روند.


تمرین ۱: موتور DC شکل ۱-۶۶ با کد سفارش-ZyT-3755S-2073 از جدول ۱-۴ مطابقت دارد. اگر دیودهای یکسوکننده‌ی پل سوخته باشند، دیودهای جایگزین چه مشخصاتی دارند.



شکل ۱-۶۶

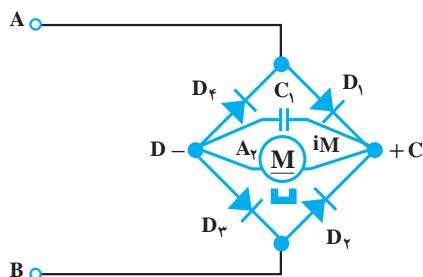


شکل ۱-۶۷

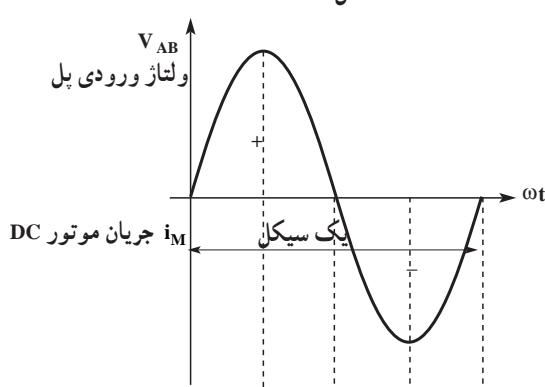

شکل ۱-۶۸


■ یکسوکننده‌ی تمام موج با خازن صافی: در مدار شکل ۱-۶۷ یک خازن صافی مشابه خازن C_1 شکل ۱-۷۰ ب با موتور یا ترمinal خروجی یکسوکننده‌ی پل (یعنی C و D) موازی شده است. وقتی جریان یکسو شده توسط یکسوکننده‌ی پل، روش افزایش است، هم‌زمان با تغذیه‌ی موتور DC انرژی الکتریکی نیز در خازن ذخیره می‌شود و وقتی جریان یکسو شده توسط یکسوکننده‌ی پل رو به کاهش است، خازن انرژی ذخیره شده در خود را به موتور تحویل می‌دهد. پس با استفاده از خازن صافی و سلف آرمیچر، جریان موتور به صورت شکل ۱-۶۹ درمی‌آید. این شکل موج صاف‌تر از شکل موج ۱-۶۴ است.

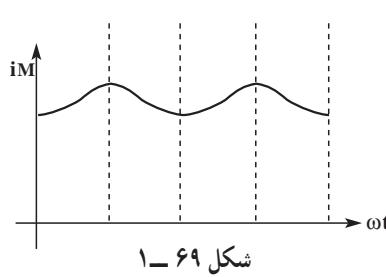


شکل ۱-۶۹

- خازن صافی و سلف آرمیچر سبب صاف شدن موج یکسو شده می‌شود.
- خازن صافی در مدار یکسوسازی مانند منبع ذخیره‌ی آب پشت بام منازل در شبکه‌های آبرسانی کم فشار است.
- زمانی که فشار آب زیاد است منبع از آب شبکه پر می‌شود و زمانی که فشار آب کم است و آب به طبقات بالاتر نمی‌رسد، آب ذخیره شده در منبع مورد مصرف قرار می‌گیرد.

نکات مهم

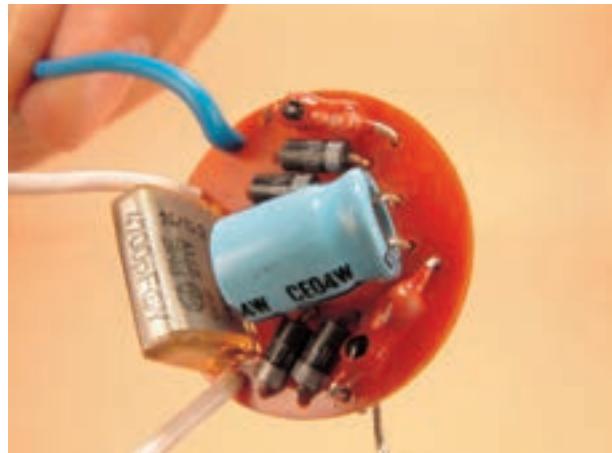

(الف)

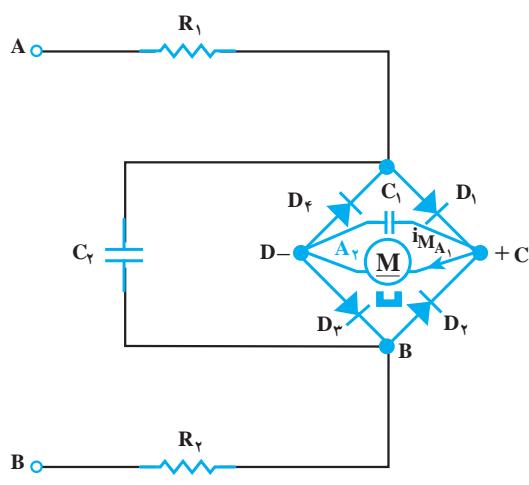

(ب)



شکل ۱-۷۰

● پارازیت‌گیری در موتورهای DC با آهنربای دائم: در موتورهای کلکتوردار مانند موتور DC، در زمان جابه‌جایی تیغه‌های کلکتور، زیر جاروبک‌ها، به علت عیب‌های الکتریکی و مکانیکی و لتأثر با فرکانس خیلی خیلی زیاد توسط آرمیچر تولید می‌شود که جرقه‌هایی در سطح کلکتور به وجود می‌آید. این جرقه‌ها علاوه بر خوردگی سطح کلکتور، میدان‌های الکترومغناطیسی ایجاد می‌کنند که در گیرنده‌های رادیویی ایجاد اختلال می‌کنند و روی وسائل صوتی و تصویری اعوجاج به وجود می‌آورند. این پدیده را پارازیت می‌گویند. یکی از روش‌های رفع این پارازیت‌ها، استفاده از خازن‌های پارازیت‌گیر است.


خازن‌های پارازیت‌گیر با آرمیچر، با دو سر ورودی یکسوکننده‌ی پل و نیز با ورودی مدار سیشووار موازی می‌شوند در شکل ۱-۷۰ خازن C_1 با ظرفیت ۳۳ میکروفاراد دو وظیفه‌ی صافی و پارازیت‌گیری را انجام می‌دهد و خازن C_2 با ظرفیت ۴۷۰ پیکوفاراد به عنوان خازن پارازیت‌گیر استفاده می‌شود. مدار الکتریکی نشان داده شده در شکل ۱-۷۰ ب مرتبه به مدار مونتاژ شکل ۱-۷۰ الف است.

مقاومت‌های R_1 و R_2 مقاومت‌های محدودکننده‌ی جریان و لتأثر موتور DC است.

● حذف جرقه و پارازیت با **VDR**: در آرمیچرهای DC که با سرعت زیاد می‌چرخدند وقتی کلافهای آرمیچر توسط تیغه‌های کلکتور و زغال‌ها اتصال کوتاه می‌شوند، مقدار ولتاژ لحظه‌ای القاء شده در کلاف‌ها زیاد است و می‌تواند جرقه شدیدی روی تیغه‌های کلکتور ایجاد کند. مخصوصاً وقتی که عیب‌های مکانیکی و الکتریکی در موتور وجود داشته باشد، شدت جرقه‌زنی آرمیچر بیشتر است. برای جلوگیری از جرقه‌زنی و معادل کردن آرمیچر از VDR استفاده می‌شود.

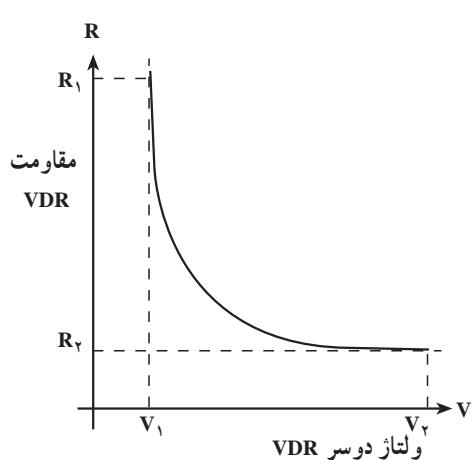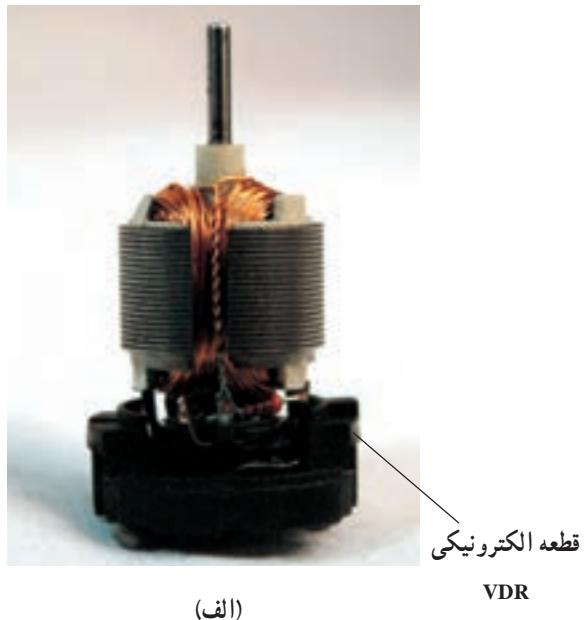

(ج)

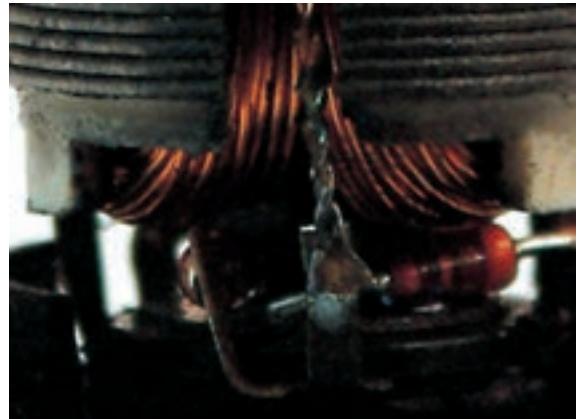

(ب)

شکل ۱-۷۱

- در آرمیچری که با VDR حفاظت می‌شود به تعداد تیغه‌های کلکتور، VDR استفاده می‌شود.
- دو سر هر VDR مطابق شکل ۱-۷۱-الف و ب به دو تیغه‌ی مجاور کلکتور اتصال دارد و با هر کلاف آرمیچر یک VDR موازی می‌شود.

نکات مهم ● در سرعت زیاد موتور سشوار، کلاف آرمیچر به وسیله‌ی زغال و تیغه‌ی کلکتور اتصال کوتاه می‌شود. به علت اثر سلفی کلاف، ولتاژ زیادی در کلاف اتصال کوتاه شده به وجود می‌آید. مطابق شکل ۱-۷۱-ج مقاومت VDR که با دو سر کلاف آرمیچر موازی شده به سرعت کاهش می‌یابد و جریان ناشی از ولتاژ القاء شده را از خود عبور می‌دهد. چون در این حالت جرقه‌ای بین دو تیغه‌ی مجاور هم اتفاق نمی‌افتد، آرمیچر از نظر الکتریکی و مغناطیسی معادل می‌شود و عمر مفید آرمیچر افزایش می‌یابد.

یک مقاومت تابع ولتاژ است. وقتی ولتاژ دوسر آن کم است مقاومت آن زیاد و وقتی ولتاژ دوسر آن زیاد باشد، مقاومت آن کم می‌شود و با عبور جریان از خود مدار را محافظت می‌کند.

جدول ۱-۷

کد سفارش	جریان وحداکثر ولتاژ معکوس
WOO5	50V
WO1	100V
WO2	200V
WO4	400V
WO6	600V
WO8	800V



شكل ۱-۷۲

● دیود پل: اخیراً در سشووارهای برقی از دیود پل برای یکسو کردن جریان مورد نیاز موتور DC استفاده می‌شود. این دیود به تنهایی مانند یک مجموعه‌ی پل دیود چهارتایی عمل می‌کند و مطابق شکل ۱-۷۲ دارای چهار پایه است. در مجاورت یکی از پایه‌ها علامت + درج شده که آن را پایه‌ی مثبت می‌گویند، پایه‌ای که دقیقاً مقابل این پایه قرار گرفته پایه‌ی منفی است. دو پایه‌ی دیگر مخصوص جریان متناوب هستند. در جدول ۱-۷ مشخصات یک دیود پل با جریان نامی $1/5$ آمپر و حداکثر ولتاژ معکوس مختلف آمده است.

● از اثر میدان مغناطیسی قطب‌ها بر سیم پیچ آرمیچر حامل جریان، حرکت دورانی به وجود می‌آید و آرمیچر

طرز کار و تغییر


جهت گردش را می‌چرخاند.

● برای تغییر جهت گردش در این موتور می‌توانید سیم‌های مربوط به تغذیه‌ی ولتاژ DC را در ترمینال‌های

جهت گردش با

موتور جابه‌جا کنید.


آهنربای دائم

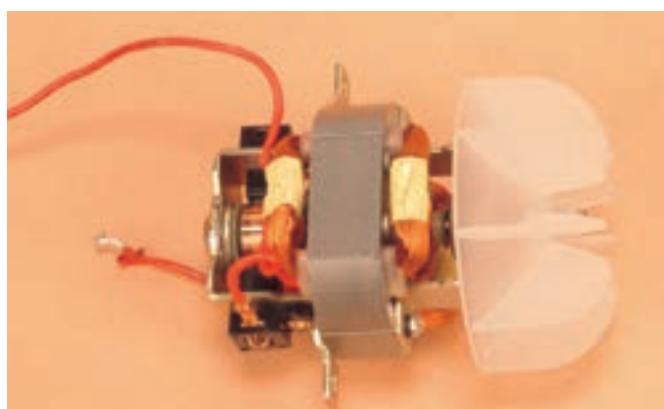


شكل ۱-۷۳-الف

۱-۵-۲- موتور یونیورسال و طرز کار آن: این موتور با دو ولتاژ AC و DC کار می‌کند و ساختمان آن مانند موتور سری DC است. قدرت و سرعت این موتور نسبت به موتور DC با آهنربای دائم بیشتر است. سشووارهایی که این نوع موتور را دارند از سرعت و هوادهی بیشتری برخوردارند.

شکل ۱-۷۳-الف تصویر یک موتور DC را به همراه پروانه‌ی دمنده‌ی هوا نشان می‌دهد. در شکل ۱-۷۳-ب قطعات موتور را مشاهده می‌کنید.

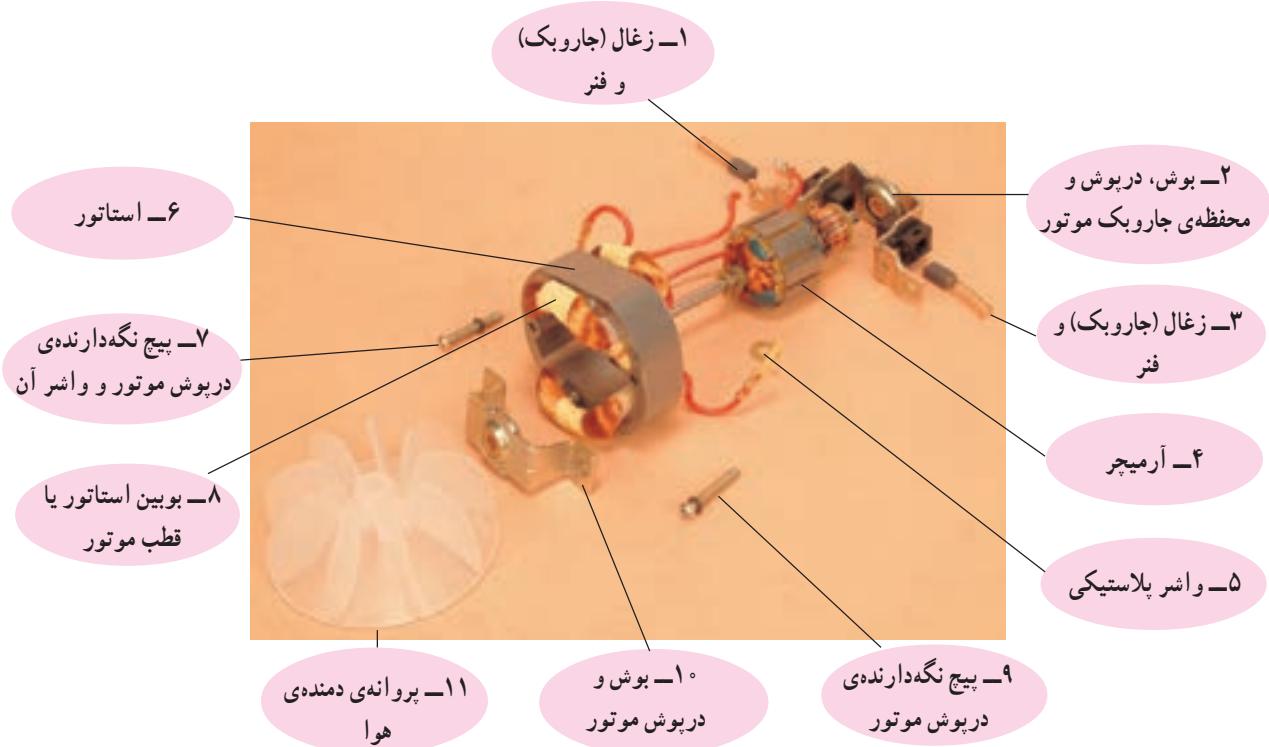

شکل ۷۳-۱-ب

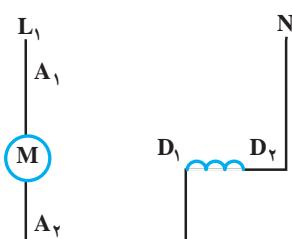

شکل ۷۴-۱


نماد مداری موتور یونیورسال: نماد مداری موتور یونیورسال در مدارهای الکتریکی مطابق شکل ۱-۷۴ است. دو سر سیم پیچ قطب‌ها را با حروف D_1 و D_2 و دو سر آرمیچر را با حروف A_1 و A_2 مشخص می‌کنند.

طرز کار و تغییر جهت گردش موتور یونیورسال: در موتورهای یونیورسال، بویین‌های استاتور با آرمیچر سری می‌شوند و مقدار و جهت جریان به طور هم‌زمان در آن‌ها تغییر می‌کند. در این موتور میدان مغناطیسی استاتور روی آرمیچر حامل جریان اثر می‌گذارد و نیرویی در آن ایجاد می‌کند. این نیرو آرمیچر را به چرخش درمی‌آورد. اغلب موتورهای یونیورسال برای جهت گردش مشخصی طراحی شده‌اند و در صورت تغییر این جهت، علاوه بر آن که قادر به انجام عمل مکانیکی موردنظر نیستند، در کلکتور نیز جرقه‌ی شدیدی به وجود می‌آید که سبب سوختن موتور می‌شود. بنابراین منظور از بحث تغییر جهت گردش، اصلاح مسیر گردش پس از سرویس دستگاه است.


برای تغییر جهت گردش آرمیچر باید محل اتصال سر سیم‌های بویین استاتور به آرمیچر عوض شود.

می‌کنند و پارازیت به وجود می‌آورند. روش‌های رفع پارازیت در این موتورها مشابه موتورهای DC با آهنربای دائمی است. در شکل ۱-۷۵ مدار مونتاژ یک موتور یونیورسال با خازن پارازیت‌گیر و در شکل‌های ۱-۷۶ و ۱-۷۷ مدار معادل الکتریکی با دو روش آمده است.


● پارازیت‌گیری در موتورهای یونیورسال: در موتورهای کلکتوردار مانند موتور یونیورسال به علت خرابی کلکتور مدور نبودن سطح کلکتور و برآمدگی میکای بین تیغه‌ها و عیب‌های مکانیکی و الکتریکی، جرقه‌هایی در سطح کلکتور به وجود می‌آید. این جرقه‌ها میدان‌های الکترومغناطیسی ایجاد

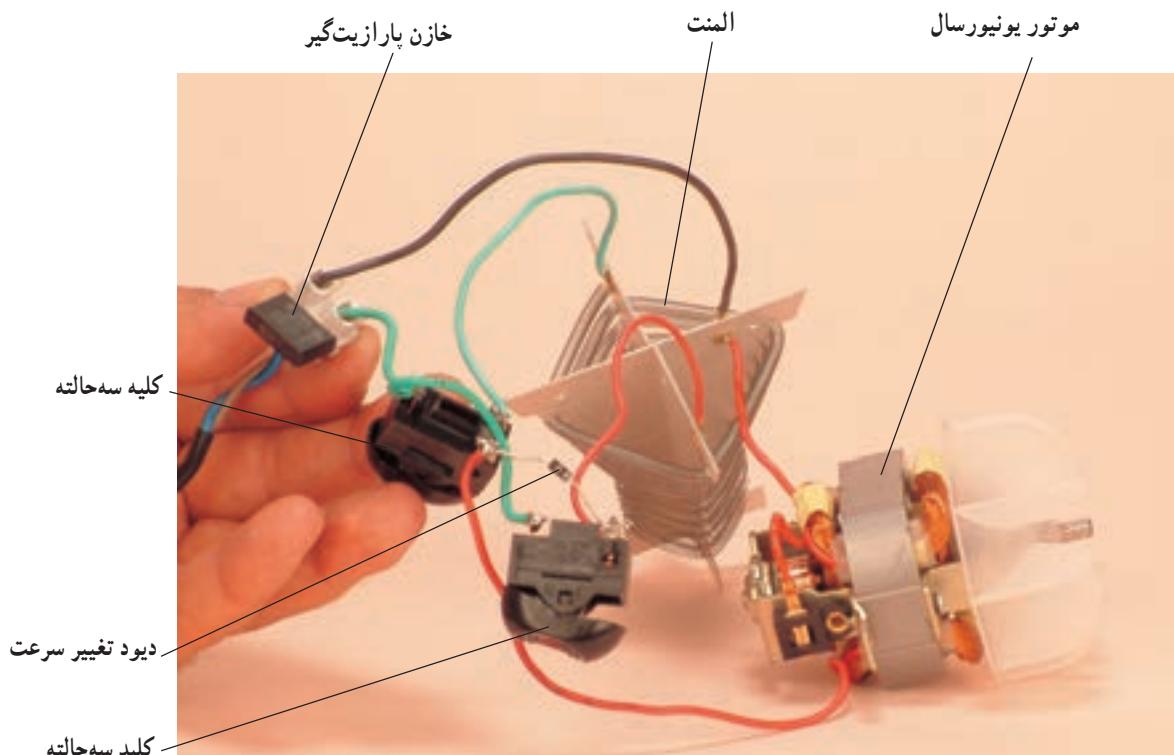

شکل ۱-۷۵

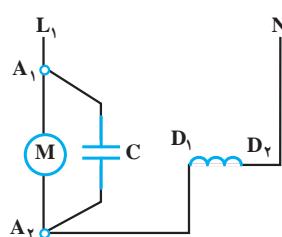


شکل ۱-۷۷

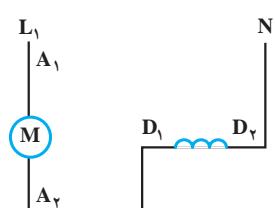

شکل ۱-۷۶

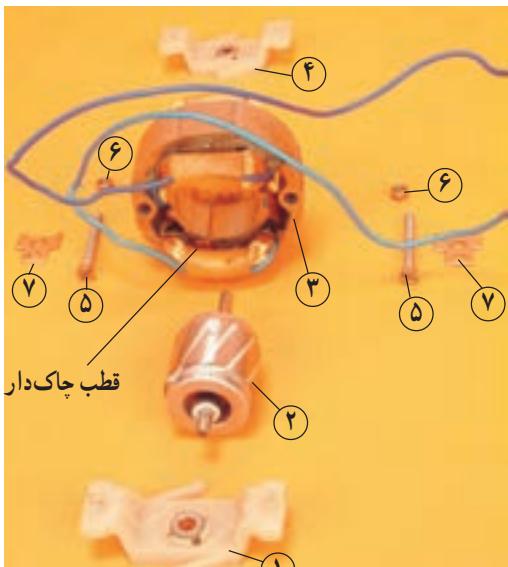طبق استاندارد بین‌المللی، سازندگان لوازم خانگی برقی موظفند دو حرف اختصاری A.P به معنای پارازیت‌گیری شده با سه حرف اختصاری N.A.P توجه! به معنای پارازیت‌گیری نشده را روی پلاک مشخصات دستگاه ثبت کنند.



(الف)




(ب)

شکل ۱-۷۸

۳-۱-۵-۳ موتور القایی یک فاز قطب چاکدار و طرز کار آن: این موتور را به اختصار موتور قطب چاکدار می‌گویند. اجزای این موتور را در شکل ۱-۷۸-الف مشاهده می‌کنید. این اجزا عبارت‌اند از:

- ۱- درپوش سمت عقب
- ۲- روتور با هادی‌های اتصال کوتاه شده توسط دو حلقه‌ی آلومینیومی که در دو طرف روتور قرار دارد. این روتور را قفس سنجابی گویند.
- ۳- استاتور با دو قطب چاکدار
- ۴- درپوش سمت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا
- ۵ و ۶- پیچ و مهره‌ی محکم کننده درپوش‌های موتور
- ۷- نگهدارنده‌های موتور روی قاب بدنه

موتور قطب چاکدار که در سشووار استفاده می‌شود دو قطب دارد. چون سرعت این موتور نسبت به موتورهای DC و یونیورسال کم است. قطر پروانه‌ی دمنده‌ی هوای آن بزرگ‌تر انتخاب می‌شود. استاتور این موتور شبیه استاتور موتور یونیورسال است با این تفاوت که در انتهای هر قطب آن شیاری تعییه شده که در آن بوبینی مرکب از یک یا دو دور سیم مسی قرار گرفته است. این بوبین را بوبین اتصال کوتاه یا بوبین قطب چاکدار می‌گویند. روتور این موتور از نوع قفس سنجابی است. در شکل ۱-۷۸-ب موتور قطب چاکدار سشووار با پروانه‌ی دمنده‌ی هوا و شکل ۱-۷۹ قطعات باز شده‌ی آن را مشاهده می‌کنید.

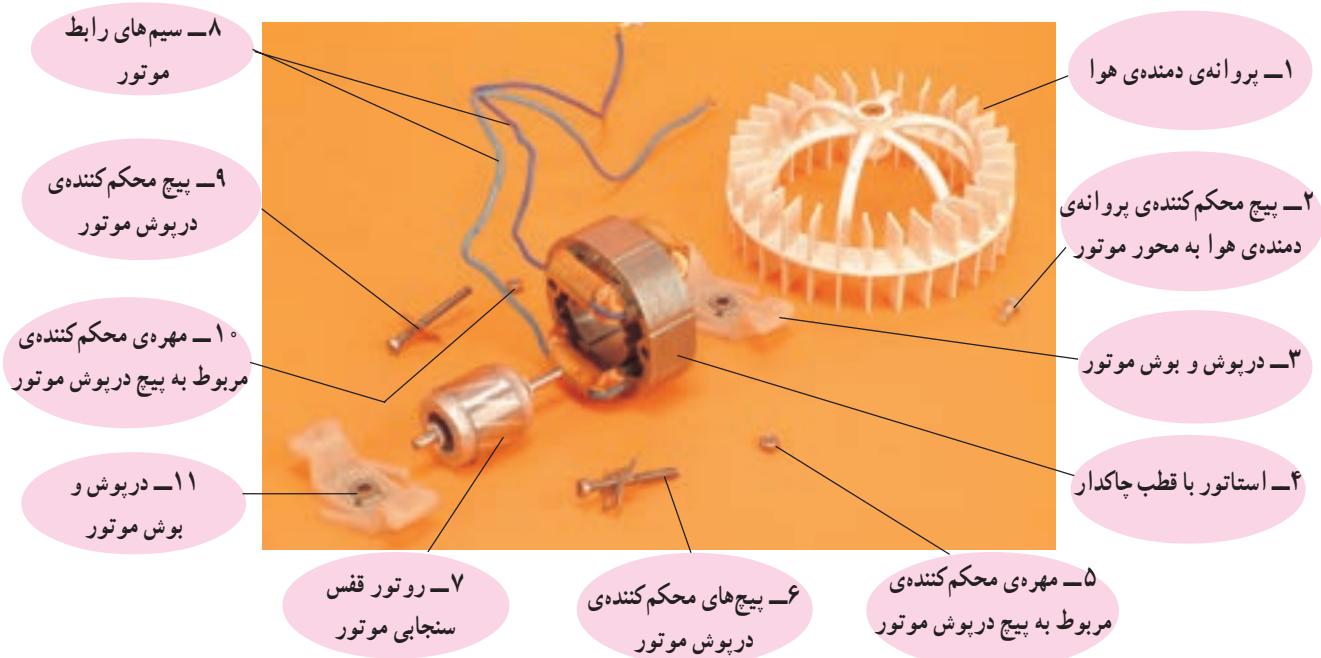


شکل ۱-۷۹



شکل ۱-۸۰


برای بیان نحوه ایجاد میدان مغناطیسی گردان طرز کار موتور با قطب چاکدار از موتور قطب چاکدار شکل ۱-۸۰ که از ساختمان ساده‌تری نسبت به موتور شکل ۱-۷۸ برخوردار است، استفاده می‌شود. قطعات و اجزای این موتور در شکل ۱-۸۱ نشان داده شده است.

به قسمت چاکدار استاتور روی شکل ۱-۸۱ توجه کنید.

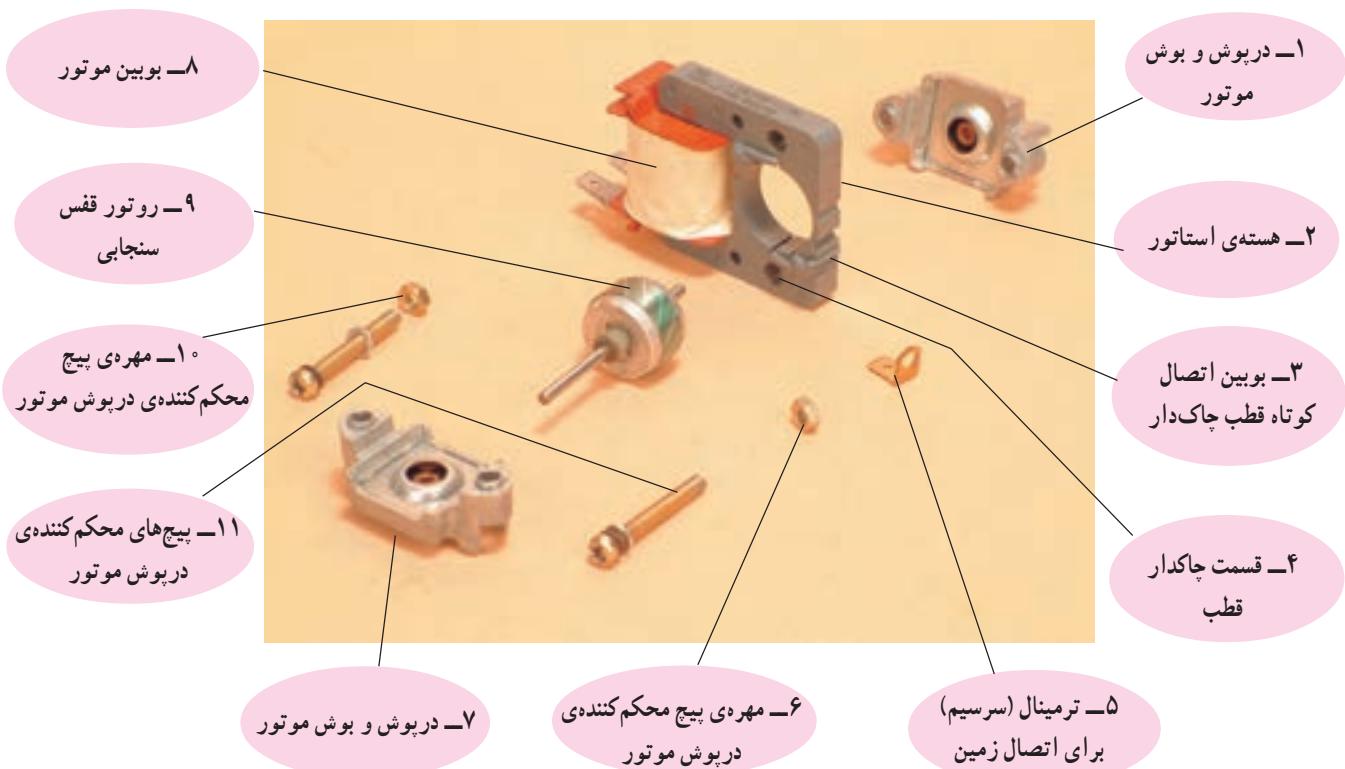


شکل ۱-۸۱


— این موتور در سشووار استفاده نمی‌شود و مشابه آن در پمپ آب کولر آبی و پمپ آب لباسشویی تمام اتوماتیک استفاده می‌شود. بیان آن در این قسمت به خاطر کاربرد آن در بخش‌های بعدی است.

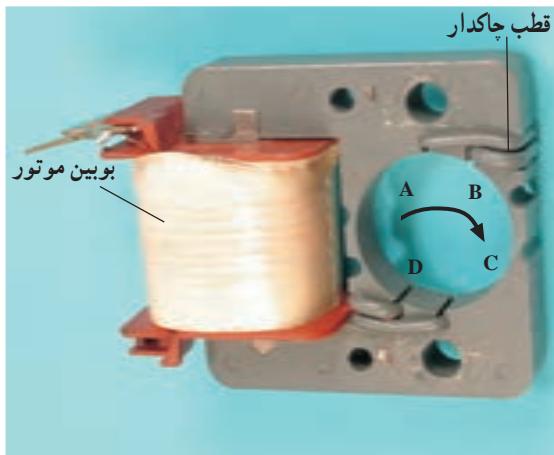


شکل ۱-۸۲

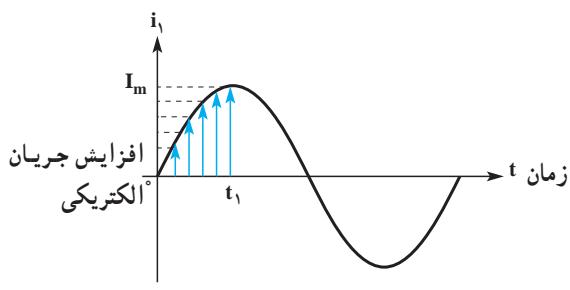

شکل ۱-۸۳

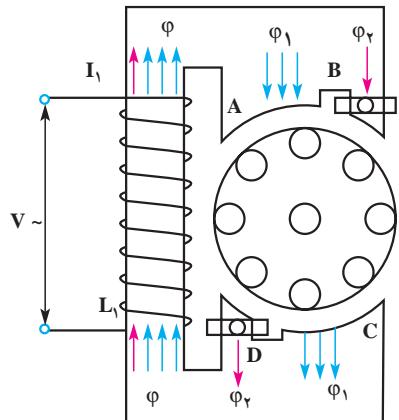

شکل ۱-۸۴

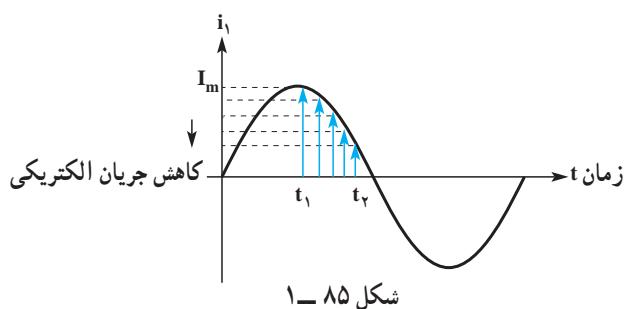

شکل ۱-۸۵


● روش ایجاد میدان مغناطیسی گردان در موتور
قطب چاکدار: موتور قطب چاکدار یک موتور الکتریکی است. در این موتور برای تولید میدان مغناطیسی گردان، قطب‌های استاتور به دو قسمت تقسیم می‌شود.

در شکل ۱-۸۲ ۱ قسمت‌های چاکدار (B و D) و بدون چاک (A و C) نشان داده شده است. در قسمت چاکدار حلقه‌های اتصال کوتاه شده‌ای تعییه شده که نقش سیم پیچی کمکی را در راه اندازی موتور به‌عهده دارند.

با افزایش جریان در فاصله‌ی زمانی ۰ تا t_1 که در شکل ۱-۸۳ نشان داده شد فوران مغناطیسی قسمت بدون چاک هر قطب هسته افزایش می‌یابد و ولتاژی را در حلقه‌ی اتصال کوتاه القاء می‌کند.

در اثر ولتاژ القایی حلقه اتصال کوتاه، جریانی در حلقه جاری می‌شود و فوران دومی را در هسته به وجود می‌آورد. فوران قسمت چاکدار با فوران قسمت بدون چاک موتور مخالفت می‌کند و درنتیجه فوران برآیند Φ به دو قسمت Φ_1 و Φ_2 تقسیم می‌شود و از هسته می‌گذرد.

برعکس در فاصله زمانی t_1 تا t_2 که جریان بویین در حال کاهش است (شکل ۱-۸۵)، تراکم شار مغناطیسی (فوران مغناطیسی) در قسمت چاکدار زیاد و در قسمت بدون چاک کم است.

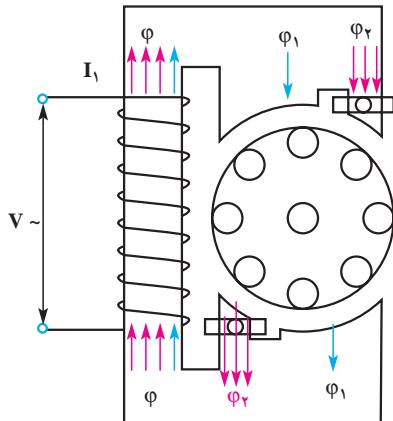


شکل ۱-۸۶


این شرایط باعث می‌شود تا فوران جدید به روتور وارد شود. جایه‌جایی میدان مغناطیسی در طی یک نیم‌سیکل را می‌توان به عنوان میدان گردان درنظر گرفت. شکل ۱-۸۶ وضعیت فوران مغناطیسی در قسمت دوم (ربع دوم) نیم‌سیکل را نشان می‌دهد.

طرز کار و تغییر جهت گردش روتور قطب چاکدار


- میدان مغناطیسی گردان استاتور روتور قطب چاکدار روی روتور حامل جریان الکتری اثر می‌گذارد و نیرویی در آن ایجاد می‌کند. این نیرو روتور را به چرخش درمی‌آورد.
- جهت چرخش روتور روتور قطب چاکدار همواره از قسمت بدون چاک به طرف قسمت چاکدار است.
- برای تعویض جهت گردش روتور در روتور قطب چاکدار باید استاتور را از محل آن پیرون بیاورید و برعکس جا بزنید. در این صورت جهت گردش میدان مغناطیسی گردان برعکس شده و روتور نیز در جهت عکس می‌چرخد (شکل‌های ۱-۸۸ و ۱-۸۹).

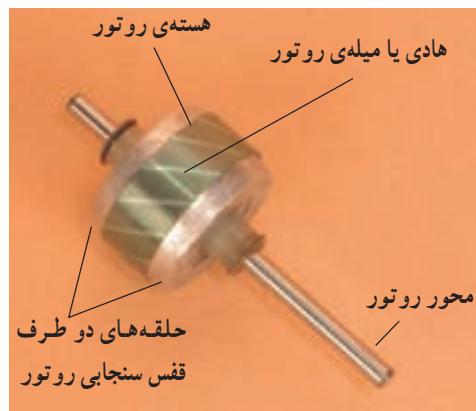


شکل ۱-۸۷

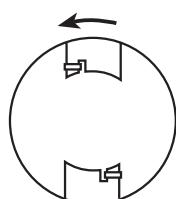

شکل ۱-۸۹

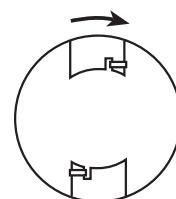

شکل ۱-۸۸

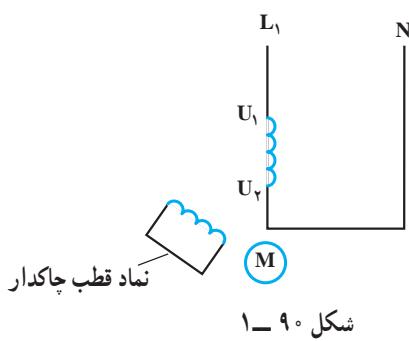


● نماد مداری موتور قطب چاکدار: نماد مداری موتور قطب چاکدار در مدارهای الکتریکی مطابق شکل ۱-۹۰ است. دو سر سیم پیچ قطب این موتور با U_1 و U_2 مشخص می‌شود و نماد قطب چاکدار ۴۵ درجه نسبت به سیم پیچ قطب قرار می‌گیرد.

۶-۱- سیستم کنترل سشوار


روشن و خاموش شدن سشوارها به وسیله‌ی کلید دو حالت مطابق شکل ۱-۹۱ و کلید سه حالته مانند شکل ۱-۹۲ انجام می‌گیرد. همچنانی در سشوارهایی که المنت آن‌ها مجهرز به ترمومترات حدی یا فیوز حرارتی هستند، چنان‌چه دمای المنت بنا به دلایلی بیش از حد مجاز افزایش یابد این دو عنصر حفاظتی، مدار الکتریکی سشوار را قطع کرده و آن را خاموش می‌کنند. کنترل و تغییر دمای هوای خروجی و سرعت سشوار به روش‌های زیر انجام می‌شود :



شکل ۹۱ - ۱

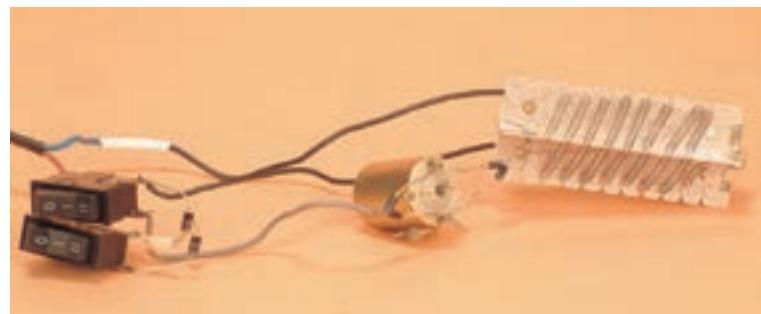

شکل ۹۲ - ۱

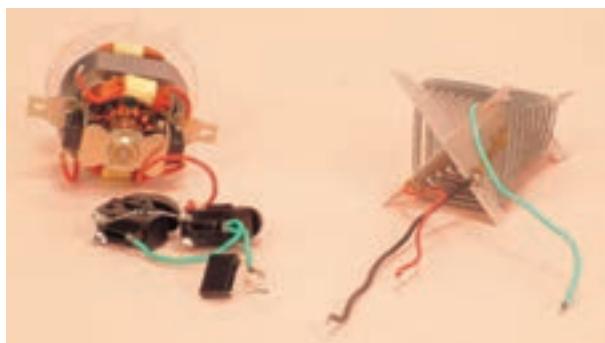

شکل ۹۳ - ۱

۱-۶-۱- سری و موازی شدن المنت‌ها با موتور الکتریکی: به وسیله‌ی کلیدهای دو حالته مطابق شکل ۱-۹۱ و در کلید سه حالته مطابق شکل ۱-۹۳ المنت‌های سشوار سری و موازی می‌شوند.

۱-۶-۲- کاهش ولتاژ مؤثر و روودی مدار به وسیله‌ی دیود: با استفاده از یک دیود طبق شکل ۱-۹۳ یا دو دیود طبق شکل ۱-۹۲ موج سینوسی را یک سو می‌کنند و مقدار ولتاژ مؤثر و روودی را کاهش می‌دهند. کم شدن ولتاژ و روودی سرعت موتور، جریان عبوری از المنت‌ها و حرارت را کاهش می‌دهد.



شکل ۹۴-۱

۷-۱- سیستم دمندهٔ سشوار و مکانیزم کاری آن
 همان طور که در شکل ۱-۹۴ مشاهده می‌شود پس از وصل دوشاخهٔ سشوار به پریز برق و روشن کردن کلید، المنت گرم می‌شود و موتور به چرخش درمی‌آید. در این شرایط پروانهٔ سشوار، هوا را از طریق محفظهٔ مکش که در ته سشوار قرار دارد می‌مکد و آن را به داخل سشوار می‌کشد. هوا پس از خنک کردن موتور و برخورد با المنت گرم می‌شود و آن را از طرف سر سشوار به خارج هدایت و مو را خشک می‌کند.




شکل ۹۵-۱

در شکل ۱-۹۵ توربین دمندهٔ هوا در امتداد محور موتور DC قرار دارد. وقتی سشوار روشن است، توربین به وسیلهٔ موتور DC در جهت نشان داده شده به چرخش درمی‌آید و هوا را از طریق محفظهٔ مکش که روی قاب سشوار قرار دارد می‌مکد و پس از برخورد با المنت، هوا گرم تولید می‌شود و آن را از سر سشوار به خارج هدایت و مو را خشک می‌کند. در این سیستم دمندهٔ هوا، موتور خنک نمی‌شود.



شکل ۹۶-۱

در شکل ۱-۹۶ پس از وصل ولتاژ به موتور که از نوع قطب چاکدار است، روتور می‌چرخد و پروانهٔ متصل به محور روتور را می‌چرخاند. در این حالت هوا توسط پروانه به المنت می‌رسد و پس از گرم شدن از سر سشوار خارج می‌شود. در این سیستم، پروانهٔ دمنده موتور را دربر می‌گیرد و آن را خنک می‌کند.

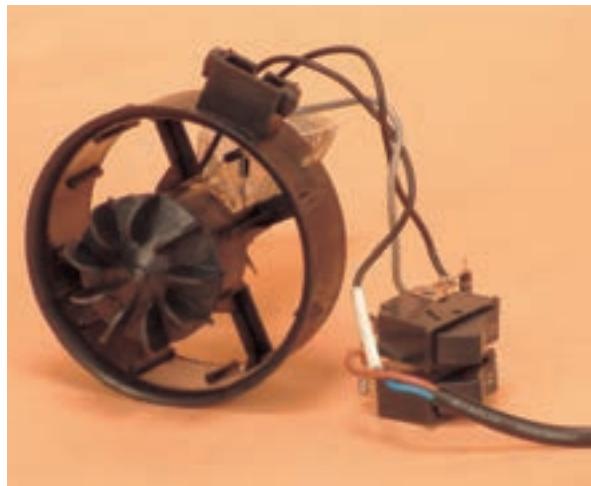

شکل ۱-۹۷

در شکل ۱-۹۷ پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، پشت موتور قرار دارد. در اثر گردش موتور، هوای سرد پس از برخورد با موتور و خنک کردن آن به المنت می‌رسد. هوای گرم شده بهوسیله‌ی المنت از طریق سر سشووار به خارج هدایت می‌شود. کلاهک متمرکزکننده یا پخشکننده‌ی هوا که روی سر سشووار قرار دارد برای سرعت بخسیدن به حالت دادن و خشک کردن موی سر به کار می‌رود.

۱-۸-۱- مدار الکتریکی سشوار

مدار الکتریکی سشوار بر حسب نوع موتور تقسیم‌بندی می‌شود.

با توجه به محدودیت زمانی، آموزش یک نمونه مدار ساده‌ی سشوار بر حسب نوع سشوواری که در اختیار دارد کفایت می‌کند.




شکل ۱-۹۸

۱-۸-۱- مدار الکتریکی سشوار با موتور DC

دو کلید سه حالت و دو دیود: مدار الکتریکی مونتاژ شده‌ی سشوار شکل ۱-۱۴ مشابه شکل ۱-۹۸ است. این سشوار دو کلید سه حالت، دو دیود D_1 و D_2 ، یک موتور DC و دو المنت R_1 و R_2 دارد.

در شکل ۱-۹۹ نقشه‌ی فنی مدار را مشاهده می‌کنید. برق DC موتور توسط چهار دیود که به صورت پل بسته شده است تأمین می‌شود. دیودهای D_1 و D_2 توسط کلید S_1 در مدار قرار می‌گیرد و برای کاهش مقدار مؤثر ولتاژ ورودی به کار می‌رود. سرعت موتور و گرمای تولیدی توسط المنت‌ها در این حالت کم است. با وصل کلید S_2 و حالت‌های مختلف آن، سرعت موتور و گرمای تولیدی المنشا زیاد می‌شود و در این حالت دیودهای D_1 و D_2 در مدار قرار ندارند. شماره‌ی فنی دیودهای D_1 و D_2 که کاهنده‌ی ولتاژ هستند $N539$ ^۱ و دیودهای موتور F_1 که کاهنده‌ی ولتاژ هستند $A157$ ^۲ است. فیوز F_1 برای حفاظت مدار استفاده می‌شود. در این مدار فیوز F_1 فیوز ۱۶ آمپری خط تعذیه‌کننده‌ی پریزی است که دوشاخه سیم رابط سشوار به آن وصل است.

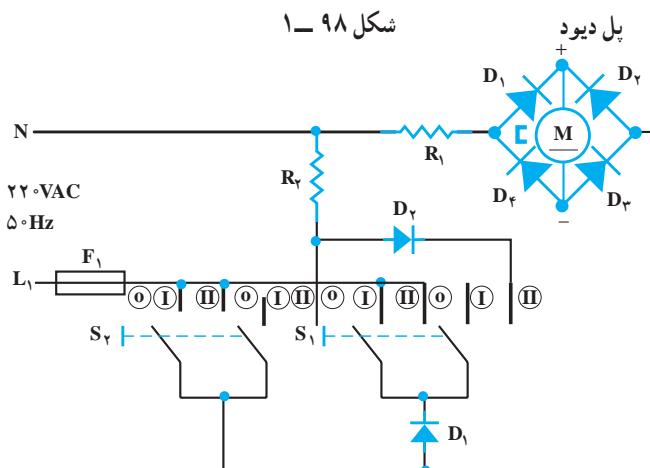


شکل ۱-۹۹

۱ و ۲- در صورت خراب شدن این دیودها می‌توانید از دیودهای معادل نیز استفاده کنید.

■ شرح مدار به همراه نقشه تفکیکی

حالت اول: با وصل کلید S_1 (حالت I) موتور، مقاومت


المنت، فیوز F_1 و دیود D_1 در مدار قرار می‌گیرند. با قرار گرفتن دیود D_1 در مدار مقدار ولتاژ مؤثری که به مدار می‌رسد کاهش می‌یابد. در این حالت سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا و گرمای تولید شده توسط المنت R_1 کم است. مدار الکتریکی تفکیکی مربوط به وضعیت I کلید S_1 را در شکل ۱-۱۰۰ ملاحظه می‌کید.

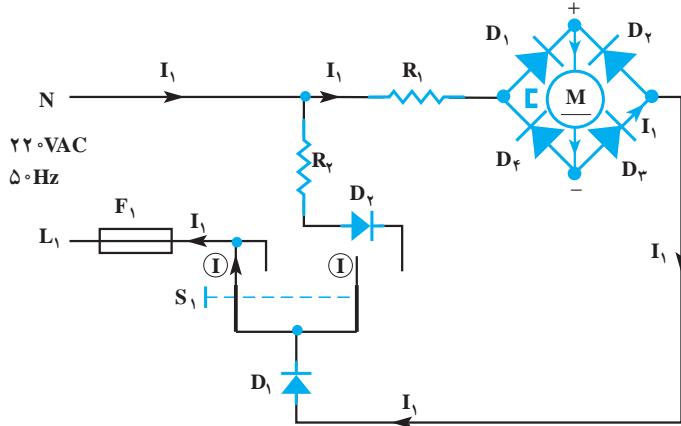

شکل ۱-۱۰۰—مدار الکتریکی برای وضعیت I کلید S_1


حالت دوم: با قرار دادن کلید S_1 در وضعیت II مطابق

شکل ۱-۱۰۱، دیود D_2 و مقاومت R_2 به طور سری قرار می‌گیرند. این مجموعه با مجموعه‌ی سری شده‌ی D_1 ، R_1 و موتور DC به طور موازی بسته می‌شود. در این وضعیت، سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا مانند سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا در مدار قبل است اما گرمای تولید شده توسط سشوار به علت قرار گرفتن المنت R_2 و دیود D_2 در مدار، افزایش می‌یابد. حداقل توان مصرفی این سشوار در این وضعیت ۹۰۰ وات است.

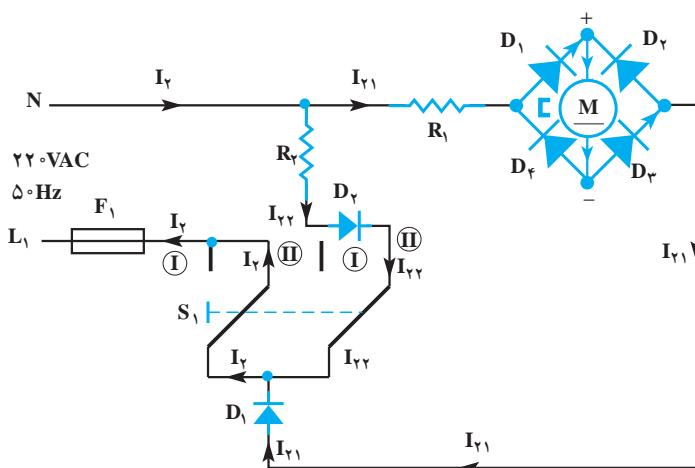

شکل ۱-۱۰۱—مدار الکتریکی برای وضعیت II کلید S_1


حالت سوم: با قطع کردن کلید S_1 و قرار دادن کلید S_2 در وضعیت I، موتور DC، فیوز F_1 و المتن R_1 هم به طور سری در مدار قرار می‌گیرند. در این شرایط ولتاژ 220V به مدار اعمال می‌شود. با ایجاد این وضعیت، سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا گرمای تولیدی المتن R_1 بیشتر از گرمای تولیدی آن نسبت به مدار شکل ۱-۱۰ است.

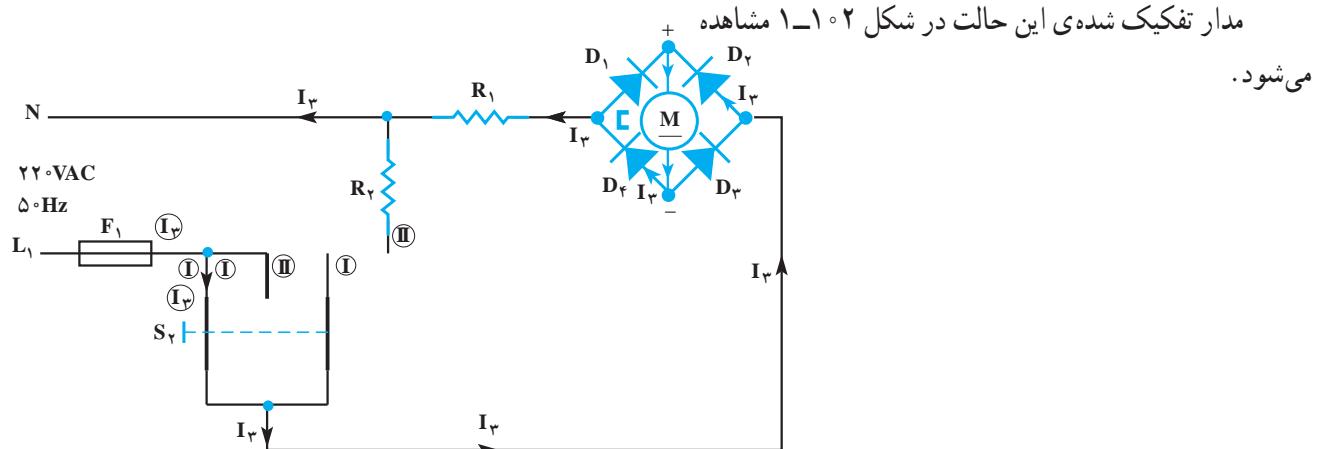

شکل ۲-۱-۱۰- مدار الکتریکی برای وضعیت I کلید S_1


حالت چهارم: با قرار دادن کلید S_2 در وضعیت II مقاومت R_2 با مجموعه‌ی سری موتور DC و مقاومت R_1 به طور موازی قرار می‌گیرد. در این شرایط سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا نسبت به وضعیت I کلید S_2 تغییر نمی‌کند اما گرمای تولید شده توسط سشوار به علت در مدار قرار گرفتن المتن R_2 ، به حداقل خود می‌رسد.

مدار تفکیکی را در این حالت در شکل ۳-۱-۱۰ ملاحظه می‌کنید.

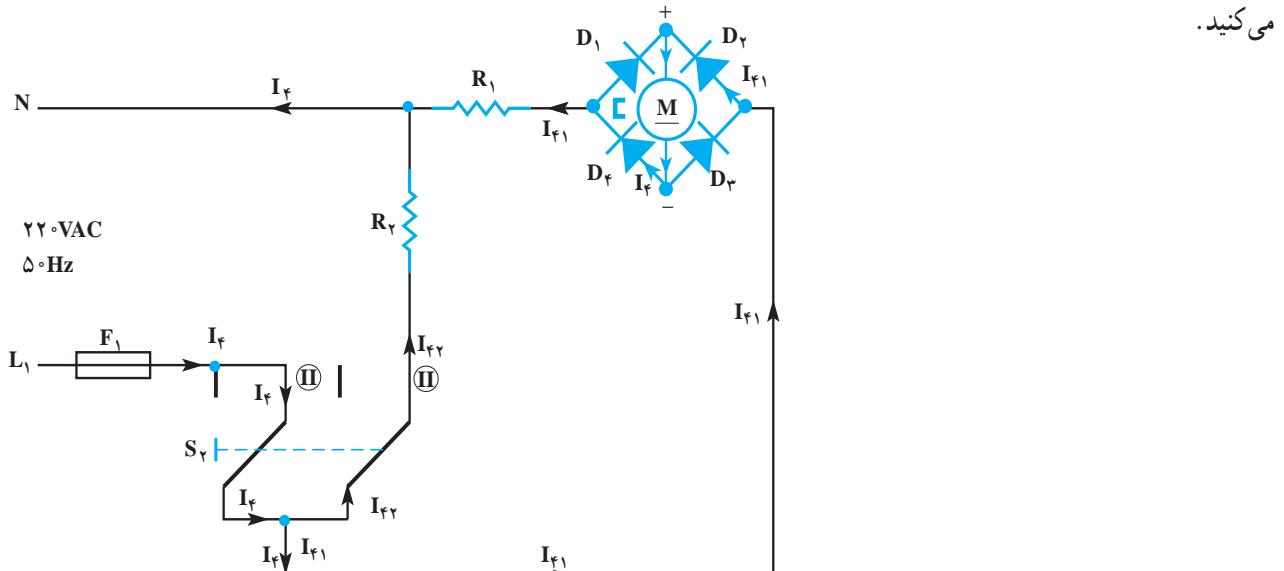


شکل ۳-۱-۱۰- مدار الکتریکی برای وضعیت II کلید S_2

حالت پنجم: با وصل هم زمان کلیدهای S_1 در وضعیت I و S_2 در وضعیت I ، دیود D_1 به سیلهای کلید S_2 اتصال کوتاه می‌شود و جریان مدار، سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا و گرمای تولیدی المنت R_1 مانند مدار شکل ۱-۱۰۲ است. مدار تفکیکی این حالت در شکل ۱-۱۰۴ مشاهده می‌شود. این حالت مشابه حالتی است که کلید S_1 در وضعیت قطع و کلید S_2 در وضعیت I قرار دارد.

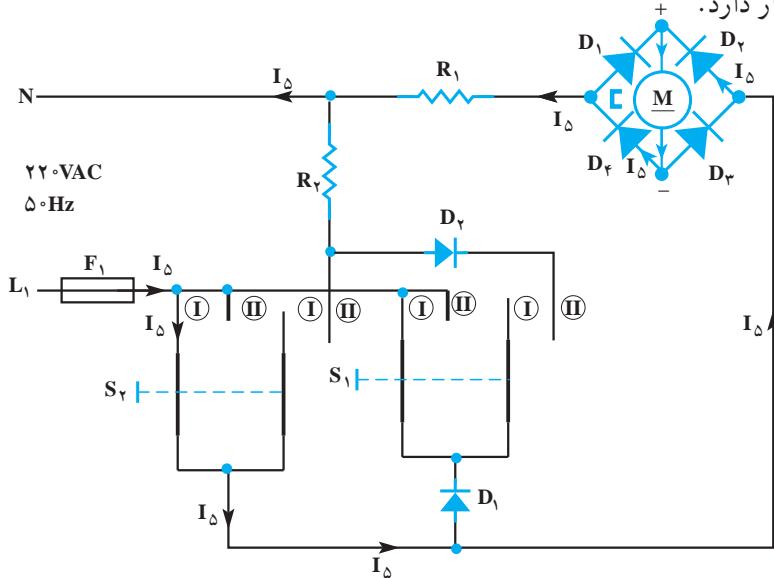


شکل ۱-۱۰۴—مدار الکتریکی برای وضعیت I کلید S_1 و S_2

حالت ششم: مدار الکتریکی حالتی که کلید S_1 در وضعیت II و کلید S_2 در وضعیت I قرار دارد مطابق شکل ۱-۱۰۵ است. سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا در این حالت مانند حالت مدار شکل ۱-۱۰۲ می‌شود. اماً چون دیود D_2 و المنت R_2 نیز در مدار قرار دارند، گرمای تولیدی سشوار در این حالت بیشتر از گرمای تولیدی سشوار در حالت مربوط به شکل ۱-۱۰۲ است.

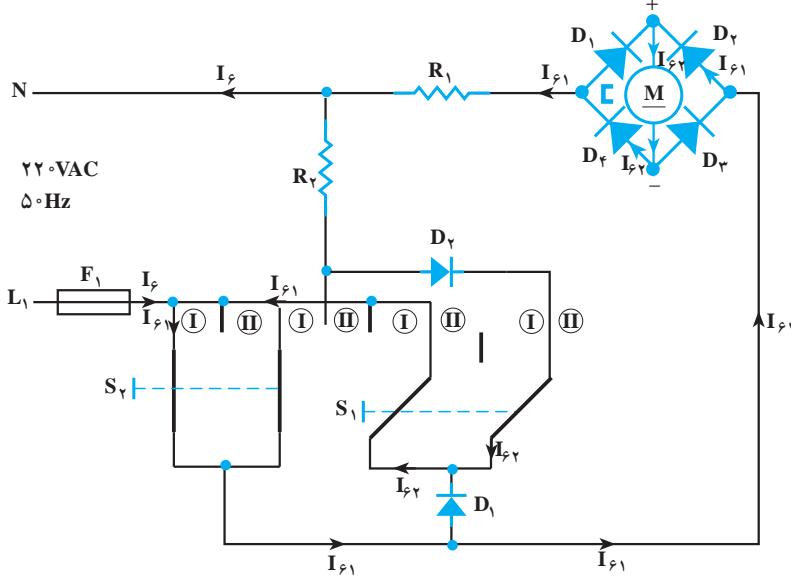


شکل ۱-۱۰۵—مدار الکتریکی برای وضعیت II کلید S_1 و وضعیت I کلید S_2

حالت هفتم: در مدار شکل ۱-۱۰۶ دیود D_1 توسط بازوی سمت چپ کلید S_2 اتصال کوتاه شده است. در این شرایط سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا و گرمای تولیدی سشوار مانند مدار شکل ۱-۱۰۲ می‌شود.

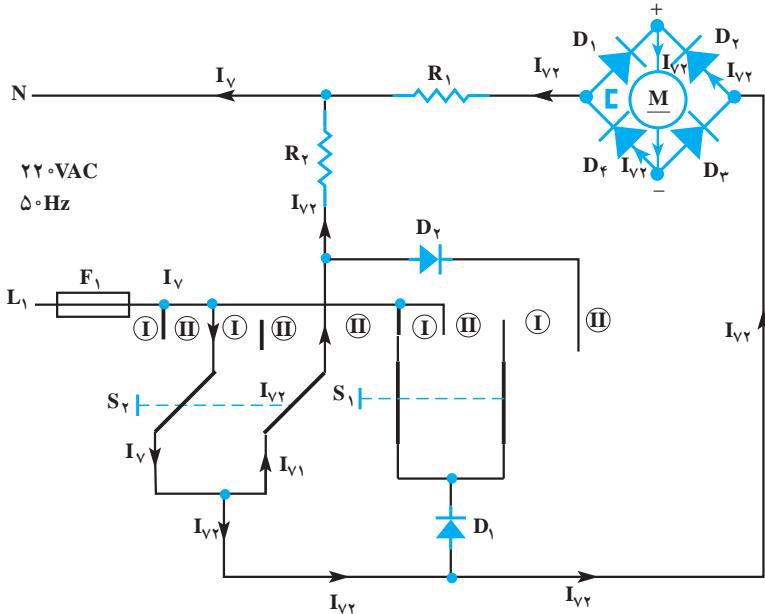

شکل ۱-۱۰۶—مدار الکتریکی برای وضعیت I کلید S_1 و وضعیت II کلید S_2

حالت هشتم: در حالتی که کلیدهای S_1 و S_2 هر دو در وضعیت II قرار دارند، دیود D_1 به وسیله‌ی بازوی سمت چپ کلید S_1 و دیود D_2 توسط بازوی سمت راست کلید S_2 اتصال کوتاه می‌شود. سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا و مقدار گرمای تولید شده توسط المنت سشوار مشابه مدار شکل ۱-۱۰۵ است.

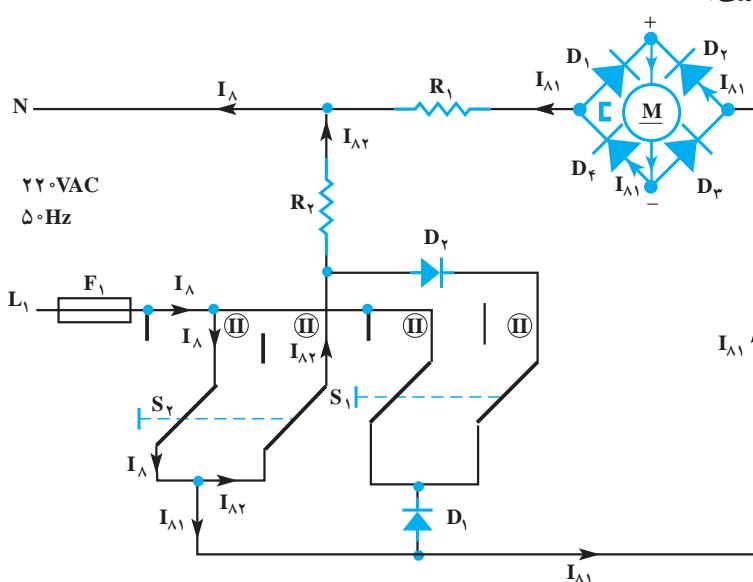

شکل ۱-۱۰۷—مدار الکتریکی برای وضعیت II کلید S_1 و S_2

حل:

- ۱- سشوار دو سرعت کم و زیاد دارد و تغییر سرعت با دیود D_1 انجام می‌شود.
- ۲- وضعیت II کلید S_2 و وضعیت‌های قطع، I و II کلید S_1
- ۳- وضعیت I کلید S_1 و وضعیت قطع کلید S_2


تمرین ۲ - با توجه به مدارهای تفکیکی شکل‌های

۱-۱۰۷ به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

۱- سشوار چند سرعت دارد و تغییر سرعت با چه وسیله‌ای به وجود می‌آید.

۲- بیشترین گرمای هوای خروجی سشوار مربوط به چه وضعیتی از کلیدهای S_1 و S_2 است.

۳- کمترین گرمای هوای خروجی سشوار مربوط به کدام وضعیت از کلیدهای S_1 و S_2 است.

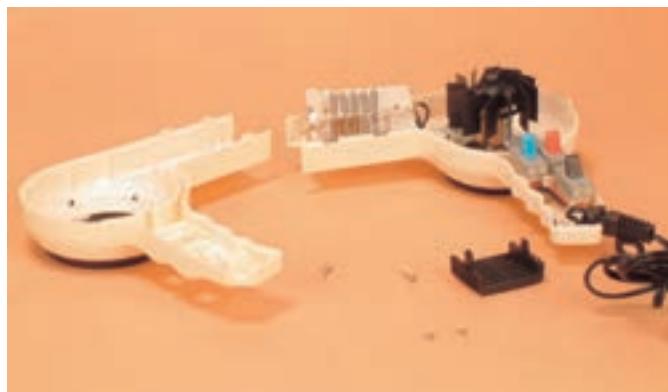

شکل ۱-۱۰۸

۱-۸-۲ - مدار الکتریکی سشوار با موتور DC،

سه کلید و یک دیود: شکل ۱-۱۰۸ مدار الکتریکی مونتاژ شده‌ی سشوار شکل ۱-۶ را نشان می‌دهد. در این شکل سه کلید دو حالت مشاهده می‌شود. کلید مشکی را با S_1 ، کلید قرمز رنگ را با S_2 و کلید آبی رنگ را با S_3 مشخص می‌کنیم.

شکل ۱-۱۰۹ ۱ سمی دیگر مجموعه کلیدها را نشان

می‌دهد. دیود D با شماره‌ی ۱N۴۰۰۴ با دو سر کلید S_3 موازی شده است و نقش آن در مدار کاهش مقدار مؤثر مونتاژ است که در اثر آن سرعت موتور و گرمای تولید شده توسط المت کاهش می‌باید.




شکل ۱-۱۰۹



شکل ۱-۱۱۰ اتصال المنت به موتور DC را نشان می‌دهد.
برای یکسوسازی ولتاژ AC، چهار دیود ۱N۴۰۰۴ به صورت پل
بسته شده‌اند و تغذیه‌ی ولتاژ DC موتور را تأمین می‌کنند.

شکل ۱-۱۱۰

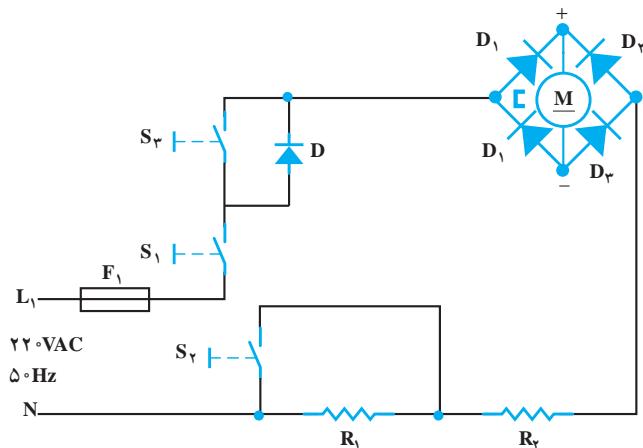


شکل ۱-۱۱۱


شکل ۱-۱۱۱ نقشه‌ی فنی مدار الکتریکی سیشوار شکل ۱-۲۴ را نشان می‌دهد. دیودهای D، D_۲، D_۳ و D_۴ همه از نوع ۱N۴۰۰۴ و ولتاژ معکوس و جریان آن به ترتیب ۴۰۰ ولت و ۱ آمپر است.
مقاومت المنت R_۱ و R_۲ به ترتیب ۷/۲ و ۸۹/۴ اهم و فیوز F_۱، فیوز خط تغذیه‌کننده‌ی پریزی است که دوشاخه‌ی سیم رابط سیشوار به آن اتصال داده می‌شود.

■ شرح مدار به همراه نقشه‌ی تفکیکی


در حالت ۱، کلید S_۱ وصل و کلیدهای S_۲ و S_۳ قطع است. در این حالت دیود D، موتور DC، المنت‌های R_۱ و R_۲ و فیوز F_۱ به طور سری قرار می‌گیرند و به خاطر سری شدن مقاومت المنت‌ها و کاهش مقدار مؤثر ولتاژ مدار توسط دیود D، سرعت پروانه دمنده و گرمای هوا در خروجی در سیشوار کم است (شکل ۱-۱۱۲).

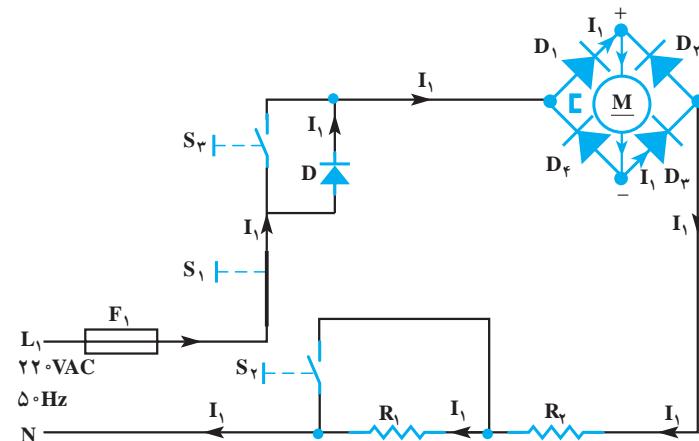


شکل ۱-۱۱۲

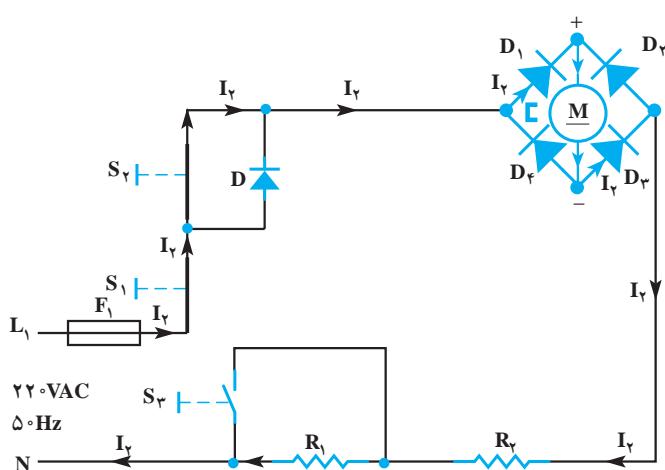

شکل ۱-۱۱۳

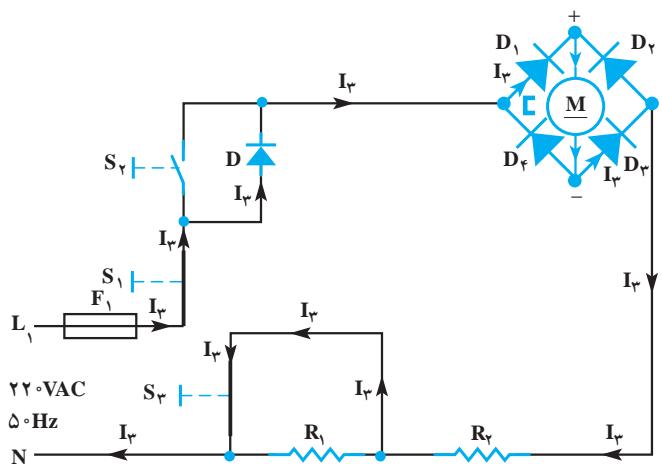

شکل ۱-۱۱۴

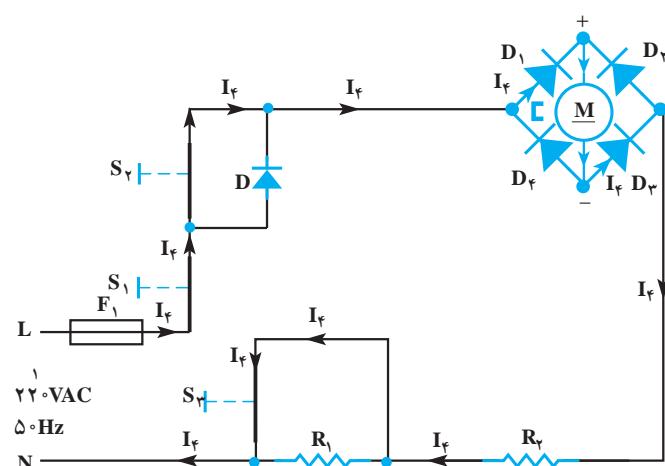


شکل ۱-۱۱۵

در حالت دوم دیود D بهوسیله‌ی کلید S₂ از مدار خارج می‌شود. در این شرایط سرعت چرخش پروانه دمنده‌ی هوا و گرمای هوای خروجی سشوار بیشتر از حالت اول است (شکل ۱-۱۱۲).


در حالت سوم مطابق شکل ۱-۱۱۴ کلیدهای S₁ و S₃ وصل و کلید S₂ قطع است. به خاطر وجود دیود D، مقدار مؤثر ولتاژ مدار کم می‌شود. در این شرایط چون مقاومت R₁ بهوسیله‌ی کلید S₃ از مدار خارج شده است، سرعت پروانه دمنده‌ی هوا و گرمای هوای خروجی بیشتر از حالت اول در مدار شکل ۱-۱۱۲ می‌شود.

در حالت چهارم مطابق شکل ۱-۱۱۵ کلیدهای S₁ و S₃ وصل هستند. در این حالت دیود D و مقاومت R₁ از مدار خارج می‌شود و سرعت پروانه دمنده‌ی هوا و گرمای هوای خروجی زیاد و بیشتر از حالت‌های دیگر مدار است. قدرت مصرفی سشوار در این حالت به حداقل مقدار خود می‌رسد.

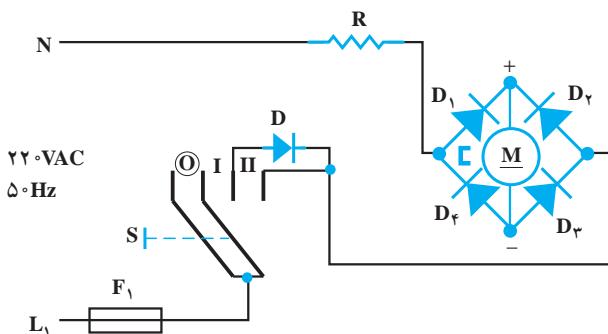

شکل ۱-۱۱۶


۱-۸-۳ مدار الکتریکی سشوار با موتور DC، کلید سه‌حالت و دیود: شکل ۱-۱۱۶ نقشه‌ی فنی مدار الکتریکی سشوار متشکل از المنت دوسیمه (تکی)، موتور DC، کلید F_۱، دیود D برای کاهش مقدار مؤثر ولتاژ تغذیه و فیوز F_۱ را نشان می‌دهد.

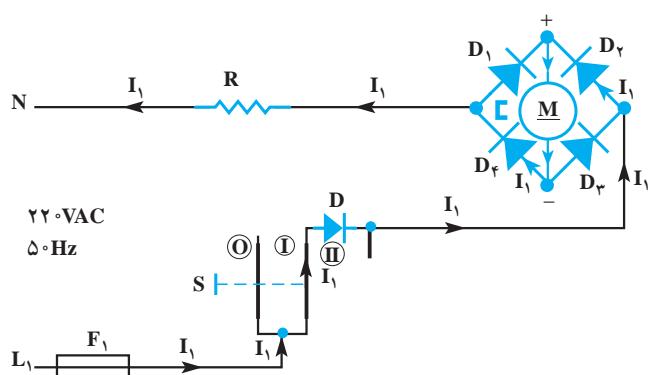

شکل ۱-۱۱۷

■ شرح مدار به همراه نقشه تفکیکی

حالت اول: شکل ۱-۱۱۷ کلید S در وضعیت I قرار گرفته است. دیود D ولتاژ مؤثر مدار را کاهش می‌دهد. در این حالت سرعت پروانه دمنده‌ی هوا و دمای هوا گرم خروجی کم است.

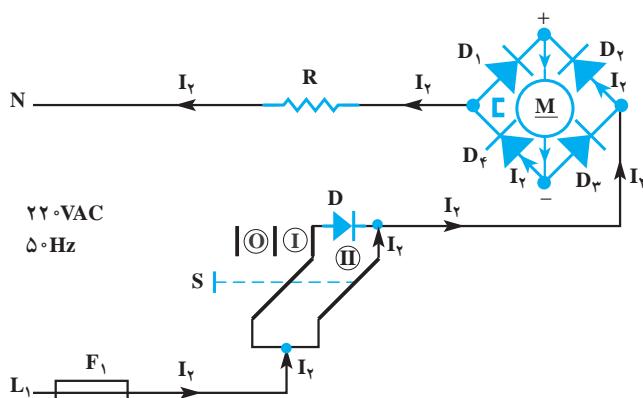


شکل ۱-۱۱۸


حالت دوم: در شکل ۱-۱۱۸ کلید در وضعیت II قرار دارد و دیود D به وسیله‌ی کلید، اتصال کوتاه شده است. در این حالت سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا و دمای هوا گرم خروجی زیاد است و سشوار حداکثر قدرت را مصرف می‌کند.

۱-۸-۴ مدار الکتریکی سشوار با موتور یک‌فاز

قطب چاکدار و کلید سه وضعیتی: شکل ۱-۱۱۹ مدار الکتریکی سشوار شکل ۱-۱۵ را نشان می‌دهد. این مدار متشکل از ترمومترات بی‌متالی با تنظیم ثابت برای حفاظت مدار در زمان افزایش دمای المنت، کلید سه‌حالته، موتور القابی یک قطب چاکدار و فیوز حفاظتی F_۱ در برابر اتصال کوتاه مدار است. مقاومت اهمی این المنت $144/2$ اهم و مقاومت اهمی موتور قطب چاکدار این سشوار 40A اهم است.

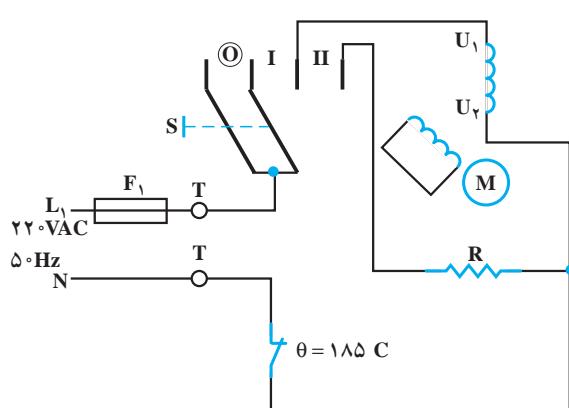

شکل ۱-۱۱۹

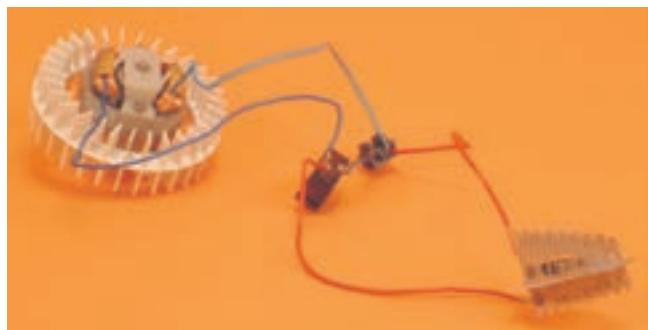


شکل ۱-۱۲۰ مدار الکتریکی مونتاژ شده این سشوار را
شان می دهد.

شکل ۱-۱۲۰

■ شرح و نقشه‌ی تفکیکی مدار


● **حالت اول:** مطابق شکل ۱-۱۲۱ کلید S در وضعیت I قرار دارد. در این حالت فقط موتور القایی یک فاز قطب چاکدار در مدار است و پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، هوای سرد را از سر متمرکزکننده سشوار خارج می‌کند.

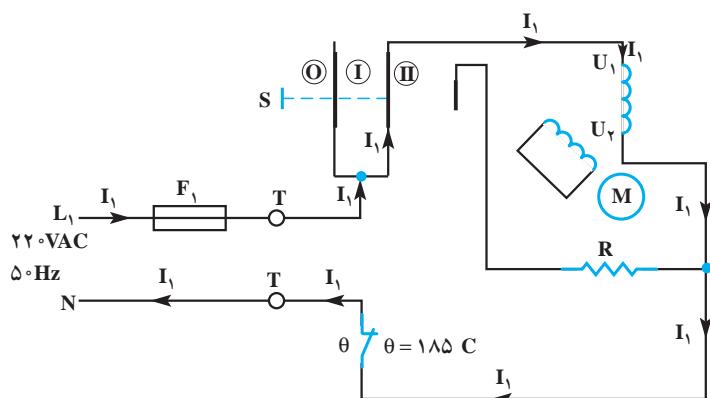


شکل ۱-۱۲۱

● **حالت دوم:** مطابق شکل ۱-۱۲۲ کلید S در وضعیت


II قرار دارد و المتر و موتور به طور موازی در مدار قرار می‌گیرند. در این حالت هواخروجی سشوار گرم است و حداقل توان مصرفی در این سشوار به ۳۵ وات می‌رسد.

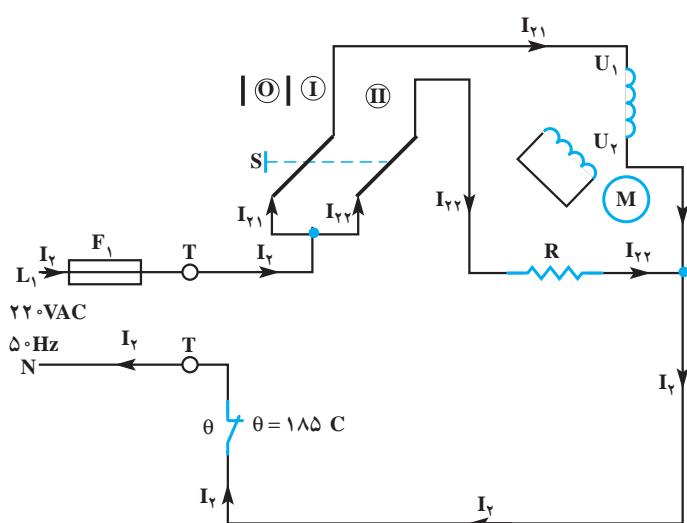

شکل ۱-۱۲۲

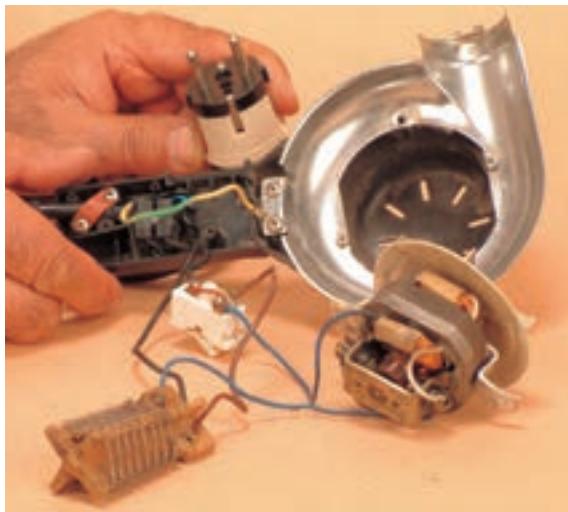


شکل ۱-۱۲۳

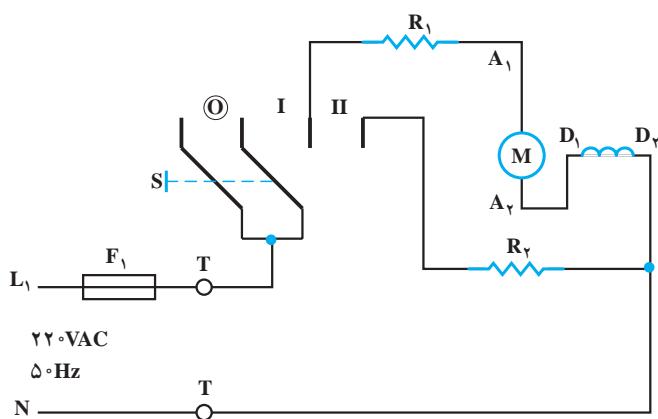

شکل ۱-۱۲۴

۵-۸-۱- مدار الکتریکی سشوار با موتور یونیورسال و کلید سه‌حالته: شکل ۱-۱۲۳ مدار الکتریکی مونتاژ شده‌ی یک سشوار با موتور یونیورسال، دوشاخه ارت‌دار، المنت با عایق سرامیکی و بدنه‌ی استیل را نشان می‌دهد. سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا در این سشوار ثابت است اماً دمای هوای خروجی آن دو حالت کم و زیاد را دارد.

نقشه فنی نشان داده شده‌ی شکل ۱-۱۲۴ مربوط به نقشه‌ی مونتاژ شده‌ی شکل ۱-۱۲۳ است.

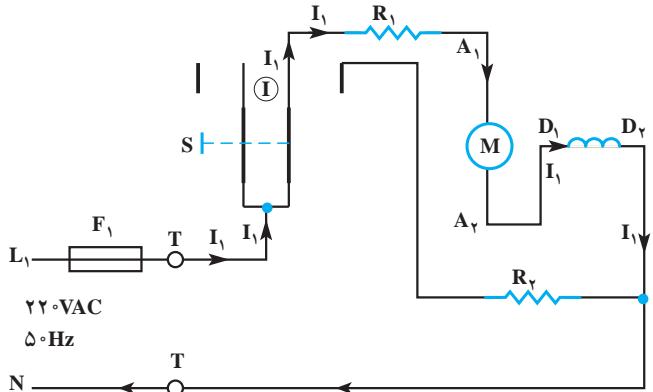

شکل ۱-۱۲۵


■ شرح و نقشه‌ی تفکیکی مدار

حالت اول: مطابق نقشه‌ی شکل ۱-۱۲۵ کلید S در وضعیت I قرار دارد و مقاومت المنت R1 با موتور یونیورسال سری شده است. در این حالت دمای هوای گرم خروجی کم است.

● **حالت دوم: مطابق شکل ۱-۱۲۶** کلید S در وضعیت

II قرار دارد. در این حالت المتن R_2 نیز با مجموعه‌ی سری R_1 و موتور M موازی می‌شود. در این شرایط سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا نسبت به حالت قبل تغییر نمی‌کند اماً به علت عبور جریان از المتن R_2 دمای هوای خروجی سشوار زیادتر از حالت

قبل می‌شود.

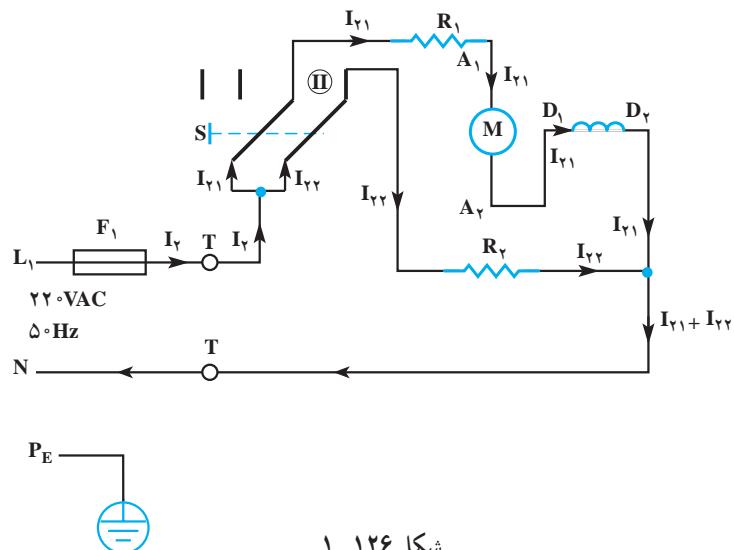


شکل ۱-۱۲۶


۱-۸-۶ مدار الکتریکی سشوار با موتور

یونیورسال با دو کلید سه‌حالته و یک دیود: شکل‌های

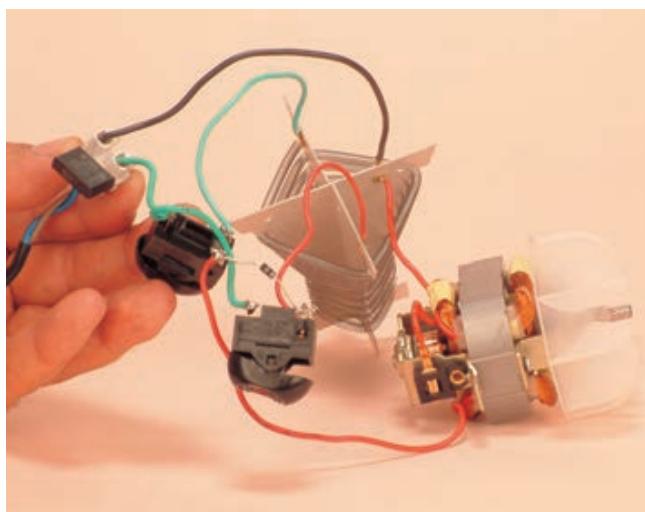۱-۱۲۷-الف و ۱-۱۲۷-ب اجزای الکتریکی، الکترومکانیکی و الکترونیکی سشوار شکل ۱-۱۳ را نشان می‌دهند.




(ب)

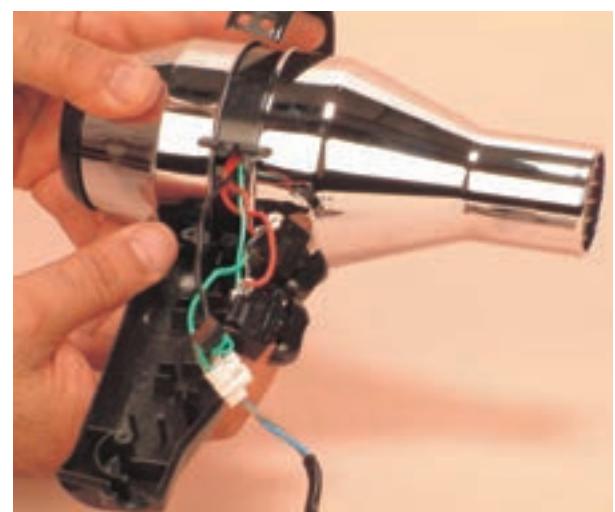


(الف)

شکل ۱-۱۲۷

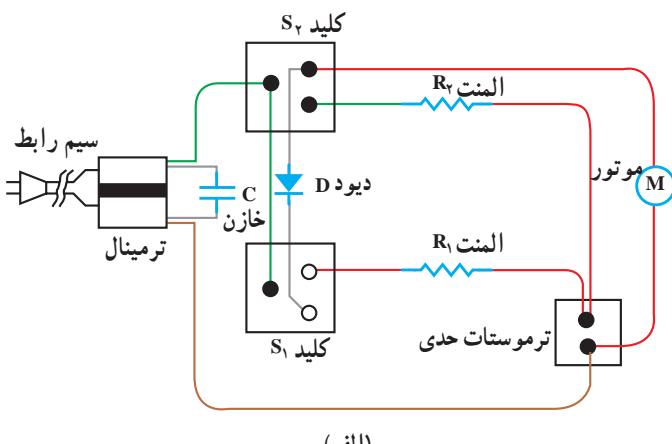

(الف)

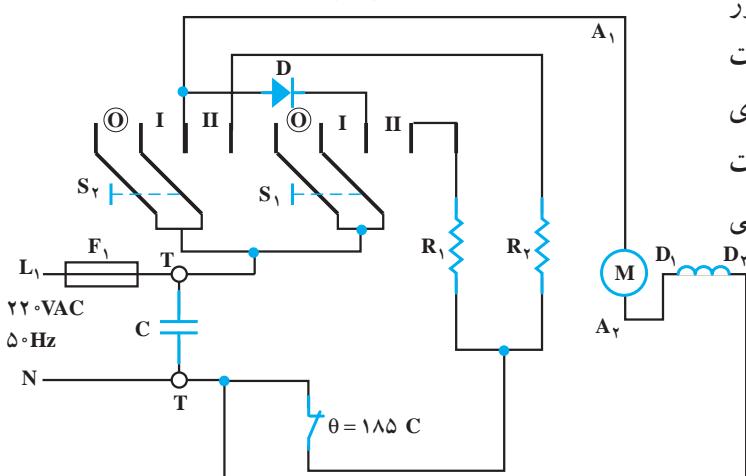

(ب)

شکل ۱-۱۲۸

نقشه‌ی مونتاژ الکتریکی این سشوار را در شکل ۱-۱۲۸-الف مشاهده می‌کنید. خازن C نقش پارازیت گیر مدار را به عهده دارد و با ترمینال ورودی موازی است. این خازن جریان‌های ناشی از ولتاژ القایی با فرکانس خیلی زیاد را که توسط جاروبک‌ها، کلکتور و قطع و قطع و وصل کلید تولید می‌شود از خازن عبور می‌دهد. رنگ سیم‌های رابط در نقشه‌ی مونتاژ هم رنگ سیم رابط در سشوار است.


مدار الکتریکی سشوار شکل ۱-۱۲۸-الف مشابه مدار الکتریکی شکل ۱-۱۲۸-ب است. برای تغییر سرعت موتور یونیورسال از یک دیود استفاده شده است. مقاومت‌های المنت R_۱ و R_۲ در مراحل مختلف با موتور موازی می‌شوند و هوای دمیده شده را گرم می‌کنند. ترمومتر بی‌متالی با تنظیم ثابت (ترموستات حدی) برای حفاظت سشوار در برابر حرارت اضافی در نظر گرفته شده است.

■ شرح و نقشه‌ی تفکیکی مدار


● حالت اول: در مدار شکل ۱-۱۲۹ کلید S_۱ در وضعیت

I و کلید S_۲ در حالت قطع قرار دارد.

در این حالت دیود D به طور سری با موتور یونیورسال قرار گرفته است و به علت یکسوسازی، ولتاژ تغذیه‌ی مدار کاهش می‌یابد. کاهش ولتاژ اعمال شده به موتور باعث می‌شود که پروانه‌ی دمنده‌ی هوا با سرعت کم بچرخد. چون هیچ یک از المنشاهی R_۱ و R_۲ در مدار قرار ندارند، سشوار باد سرد می‌زند.

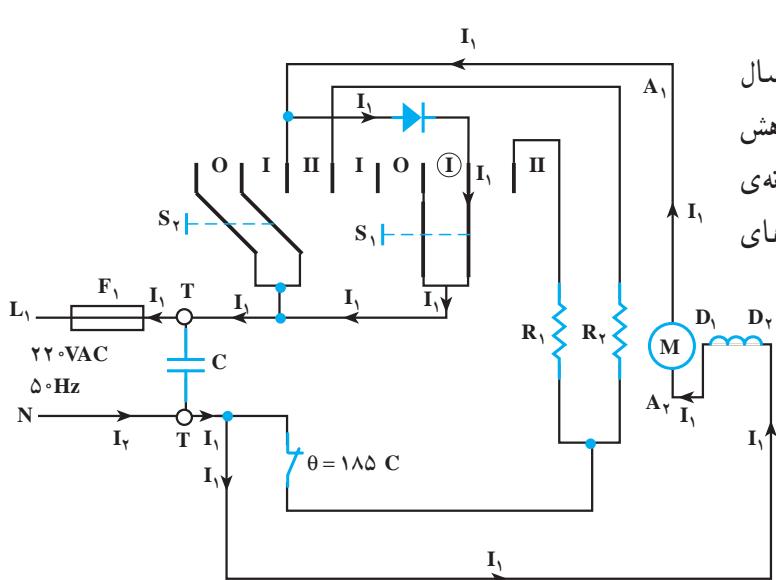


شکل ۱-۱۲۹

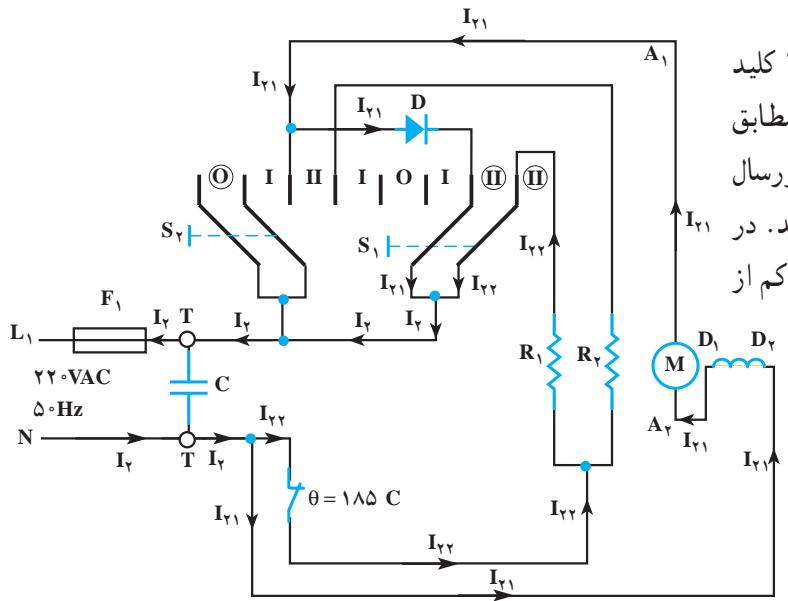


شکل ۱-۱۳۰

• **حالت دوم:** در نقشه‌ی فنی مدار شکل ۱-۱۳۰ کلید S_1 در وضعیت II و کلید S_2 در حالت قطع قرار دارد. مطابق شکل، المنت R_1 با ولتاژ شبکه تغذیه شده است و موتور یونیورسال با دیود D به طور سری قرار دارد و با سرعت کم می‌چرخد. در این حالت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، هوای گرم را با سرعت کم از سشوار خارج می‌کند.

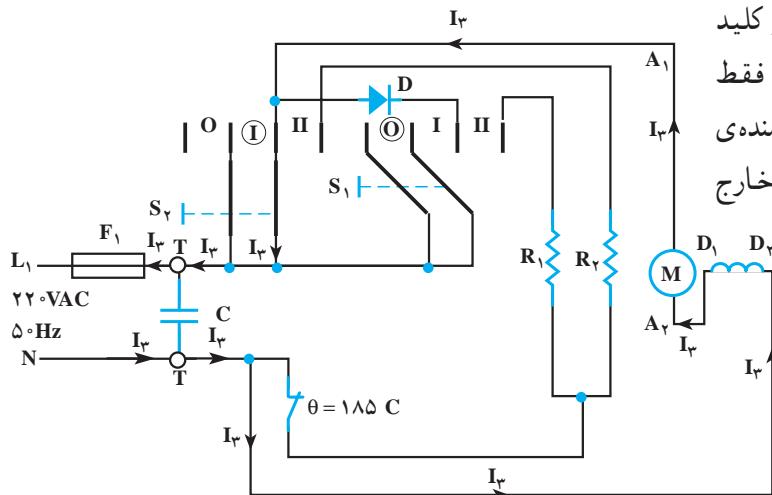


شکل ۱-۱۳۱

• **حالت سوم:** در شکل ۱-۱۳۱ کلید S_1 قطع و کلید S_2 در وضعیت I قرار دارد. در این حالت مطابق شکل فقط موتور یونیورسال در مدار قرار می‌گیرد و توسط پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، هوای سرد را با سرعت زیاد از داخل سشوار به خارج هدایت می‌کند.

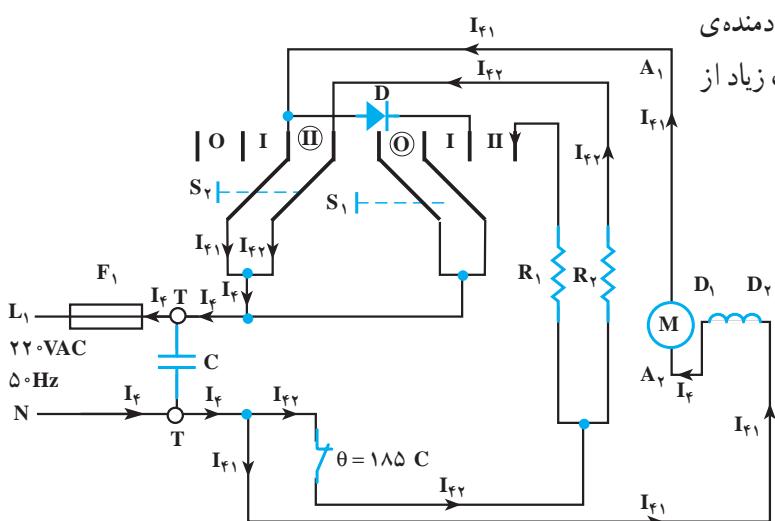


شکل ۱-۱۳۲

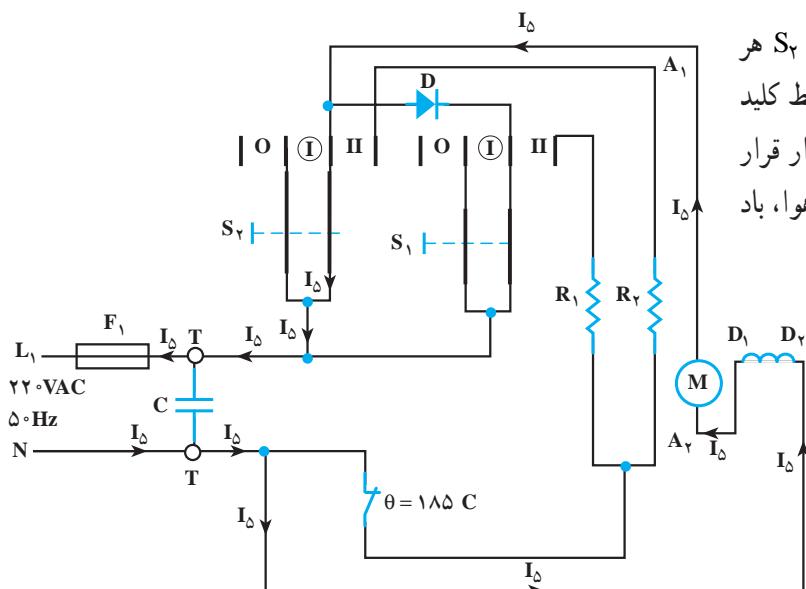• **حالت چهارم:** در مدار شکل ۱-۱۳۲، کلید S_1 قطع و کلید S_2 در وضعیت II قرار دارد. در این حالت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، هوای گرم تولید شده توسط المنت R_2 را با سرعت زیاد از سشوار به خارج هدایت می‌کند.




۱۳۳-۱

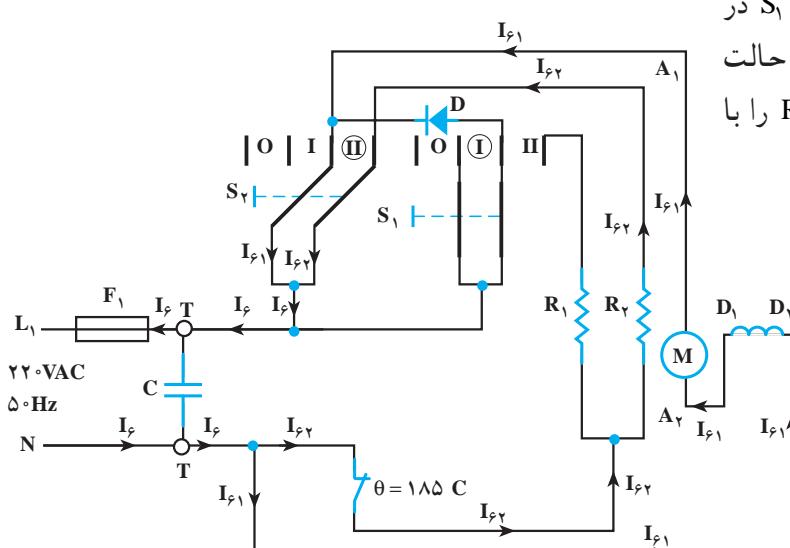● **حالت پنجم:** در مدار شکل ۱-۱۳۳ کلید S_۲ و هر دو در وضعیت I قرار دارند. در این حالت دیود D توسط کلید S_۲ اتصال کوتاه می‌شود و فقط موتور یونیورسال در مدار قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط ایجاد شده، پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، باد سرد را با سرعت زیاد از سنشوار خارج می‌کند.



۱۳۴


● **حالت ششم:** مطابق مدار شکل ۱-۱۳۴ کلید S_1 در وضعیت I و کلید S_2 در وضعیت II قرار دارد. در این حالت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، هوای گرم شده توسط المتر R_2 را با سرعت زیاد از شیوار خارج می‌کند.

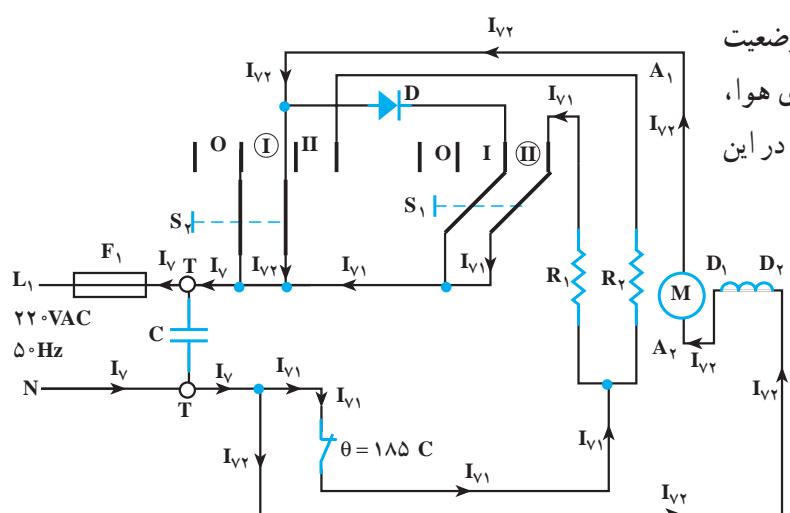

شکل ۱-۱۳۵

• **حالت هفتم:** مطابق شکل ۱-۱۳۵ کلید S در وضعیت II و کلید S_۲ در وضعیت I قرار دارد و پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، هوای گرم تولید شده توسط المتر R را جابه‌جا می‌کند. در این شرایط دیود توسط کلید S_۲ اتصال کوتاه می‌شود.


● **حالت هشتم:** در مدار شکل ۱-۱۳۶ کلیدهای S_1 و S_2 هر دو در وضعیت II قرار دارند. در این حالت موتور و المنتهای R_1 و R_2 به طور موازی در مدار هستند و پروانه‌ی دمنده‌ی هوا، سرعت زیاد هوا گرم شده توسط المنت‌ها را با سرعت زیاد جابه‌جا می‌کند.

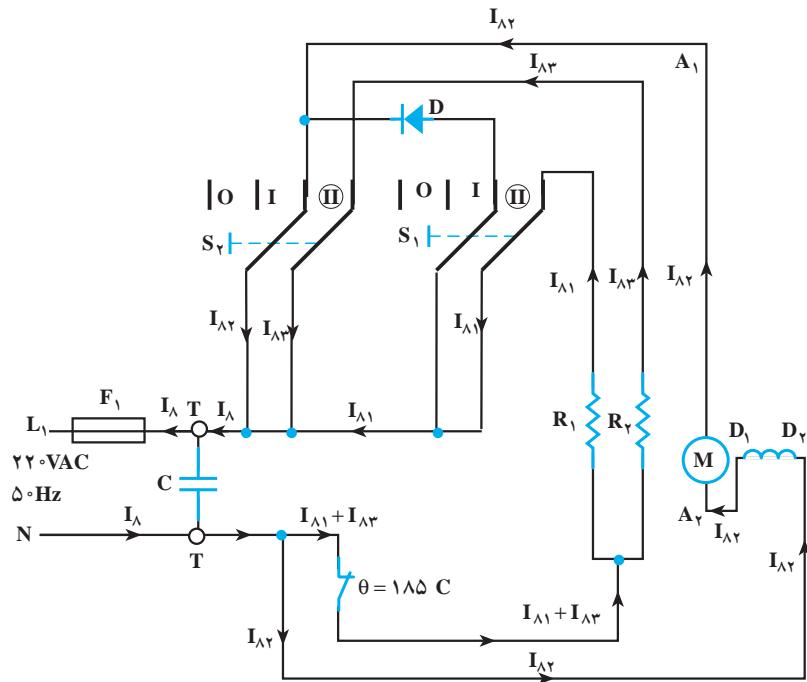

شکل ۱-۱۳۶

نتیجه:

- این سشوار با دو سرعت کم و زیاد کار می‌کند.
- چهار حالت مدارها دوبه‌دو مشابه هستند (سوم با پنجم و چهارم با ششم).
- یک حالت باد سرد با سرعت کم می‌زند.
- دو حالت باد سرد با سرعت زیاد می‌زند.
- چهار حالت مختلف باد گرم با سرعت کم و زیاد می‌زند.
- حداکثر قدرت مصرفی توسط سشوار در حالت هشتم اتفاق می‌افتد. در این شرایط پروانه‌ی دمنده‌ی هوا باد گرم تولید شده توسط المنت‌های R_1 و R_2 را جابه‌جا می‌کند.
- کمترین قدرت مصرفی توسط سشوار در حالت اول اتفاق می‌افتد.

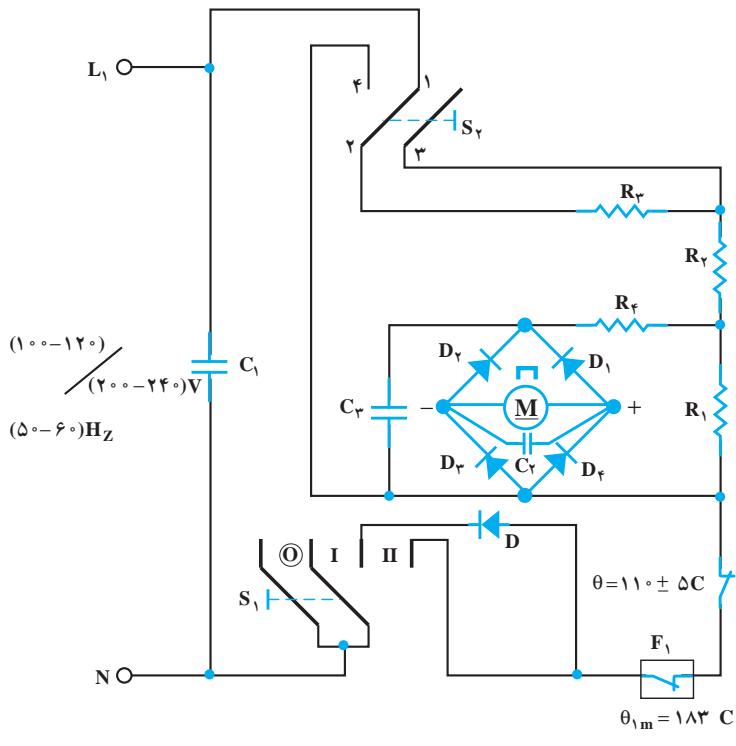


شکل ۱-۱۳۷

۱-۸-۷ مدار الکتریکی سشوار با موتور DC و تغذیه‌ی دو ولتاژ AC: شکل ۱-۱۳۷ مدار الکتریکی یک دستگاه سشوار مسافرتی که با دو ولتاژ AC ۱۲۰-۱۰۰ و ۲۴۰-۲۰۰ کار می‌کند را نشان می‌دهد. نقشه فنی این سشوار را در شکل ۱-۱۳۸ مشاهده می‌کنید. خازن‌های C_1 و C_2 به عنوان خازن پارازیت‌گیر و خازن C_3 به عنوان خازن صافی است. ظرفیت الکتریکی هریک از خازن‌ها، $33\text{ }\mu\text{F}$ میکروفاراد است. ترمومترات A از نوع بی‌متالی با تنظیم ثابت است که در دمای $11^\circ \pm 5^\circ\text{C}$ گراد مدار را قطع می‌کند. دیود D برای کاهش ولتاژ مؤثر مدار و تغییر سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا و دمای هوای خروجی استفاده شده است. مقدار مقاومت‌های المنت‌ها حدوداً برابر با مقادیر زیر است :

$$R_1 = 8/2 \pm 0/25\Omega, \quad R_2 = 16/0.5 \pm 0/5\Omega$$

$$R_3 = 23/3 \pm 0/7\Omega, \quad R_4 = 20\Omega$$

دیودهای D_1 ، D_2 ، D_3 و D_4 برابر یکسوسازی ولتاژ AC به منظور تغذیه‌ی موتور DC است. θ_1 یک نوع فیوز حرارتی است که حداکثر دمای عملکرد آن در این مدار 183°C سانتی‌گراد است.

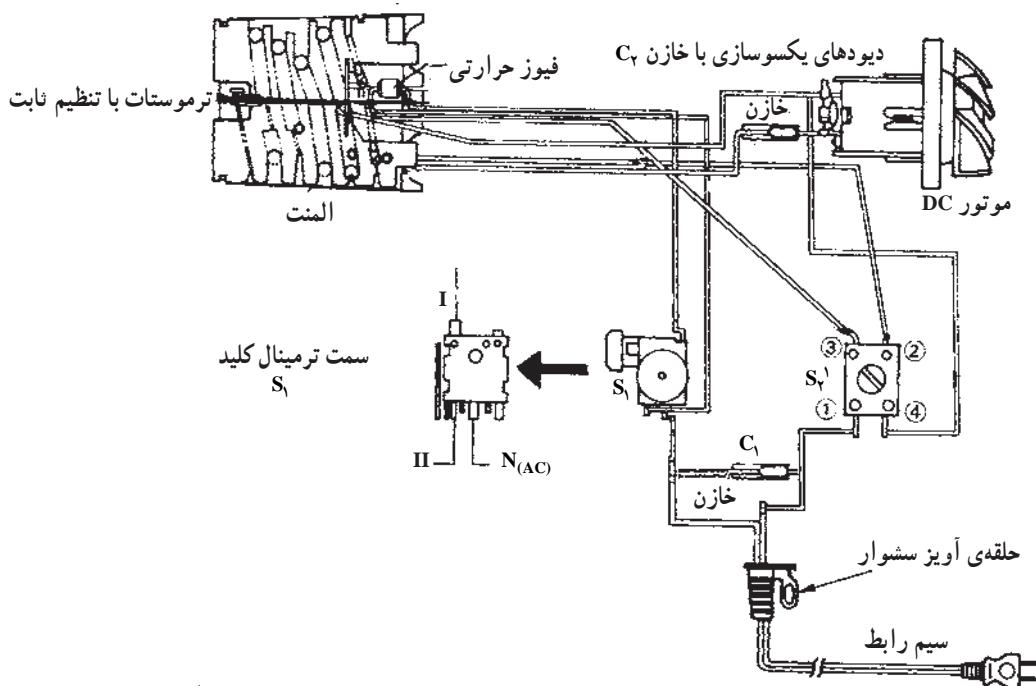

شکل ۱-۱۳۸

جدول ۱-۸

S _۲		کلید
۱ به ۲	۳ به ۴	ترمینال کلید
قطع	وصل	۱۰۰-۱۲۰ V
وصل	قطع	۲۰۰-۲۴۰ V

جدول ۱-۹

S _۱		کلید	
II	I	وضعیت کلید	
قطع	وصل	کم	دماهی هوای خروجی
وصل	وصل	زیاد	


در جدول ۱-۸ وضعیت کلید انتخاب ولتاژ S_۲ مشخص شده است.

جدول ۱-۹ وضعیت مختلف کلید S_۱ برای عملکرد دستگاه سشووار را نشان می‌دهد.

■ شرح و نقشه‌ی تفکیکی مدار

حالت اول: در این حالت، در کلید S_۲، پلاتین‌های ۱ به ۳ و ۲ به ۴ وصل شده است. کلید S_۱ در وضعیت I قرار دارد. اتصال مدار برای تغذیه‌ی ولتاژ ۱۰۰-۱۲۰ V است. دیود D مقدار ولتاژ مؤثر مدار را کاهش می‌دهد. در این حالت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا با سرعت کم می‌چرخد و دماهی هوای خروجی هم کم است.

مسیر جریان در سیکل مثبت ولتاژ در شکل ۱-۱۳۹ رسم شده است.

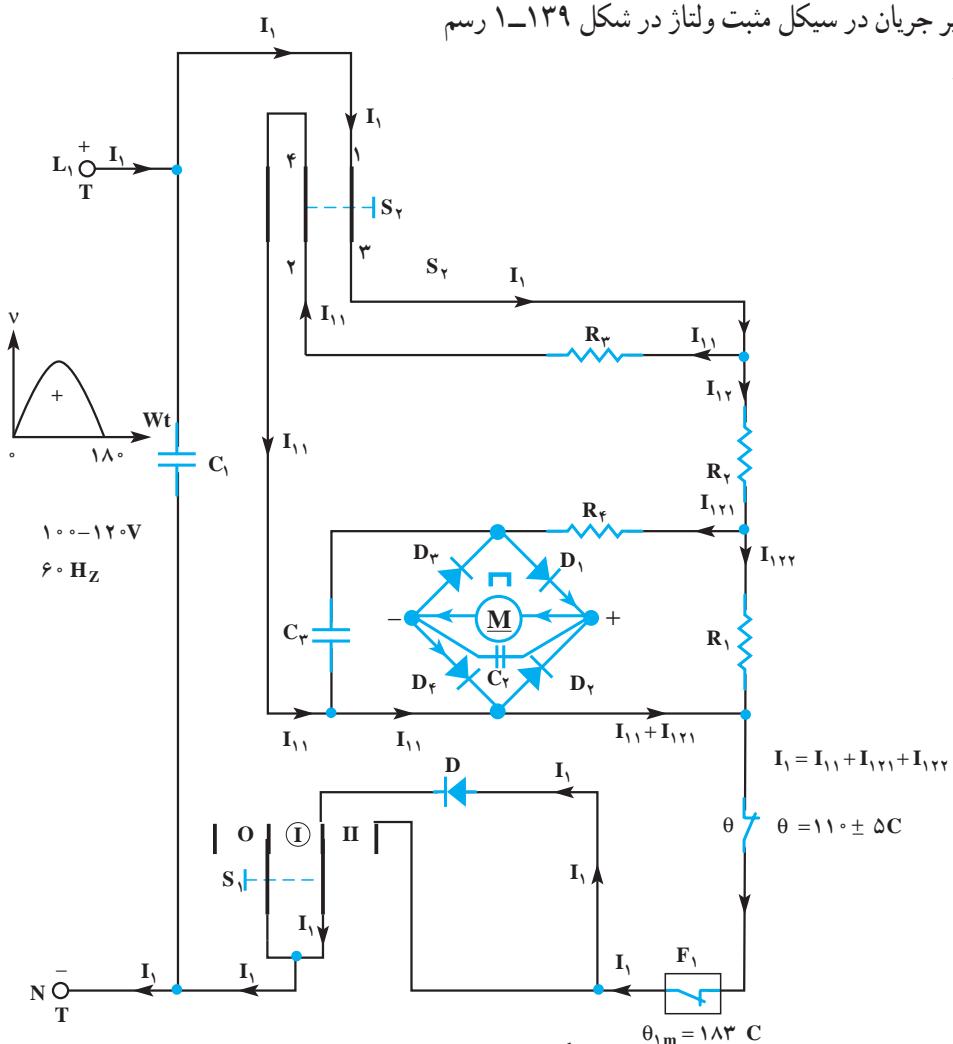


شکل ۱-۱۳۹ - حداکثر دماهی درب فیوز حرارتی

توجه!


در نیمسیکل منفی دیود مانع عبور جریان می‌شود.

● حالت دوم: در شکل ۱-۱۴ کلید S_2 دارای همان

وضعیت قبلی است. دیود D بهوسیلهٔ پلاتین‌های کلید S_1 که در وضعیت II قرار دارد، عملأً از مدار خارج می‌شود. در این شرایط پروانهٔ دمندهٔ هوا با سرعت زیاد می‌چرخد. دمای هوای خروجی سشوار در این شرایط بیشتر از حالت قبل است.

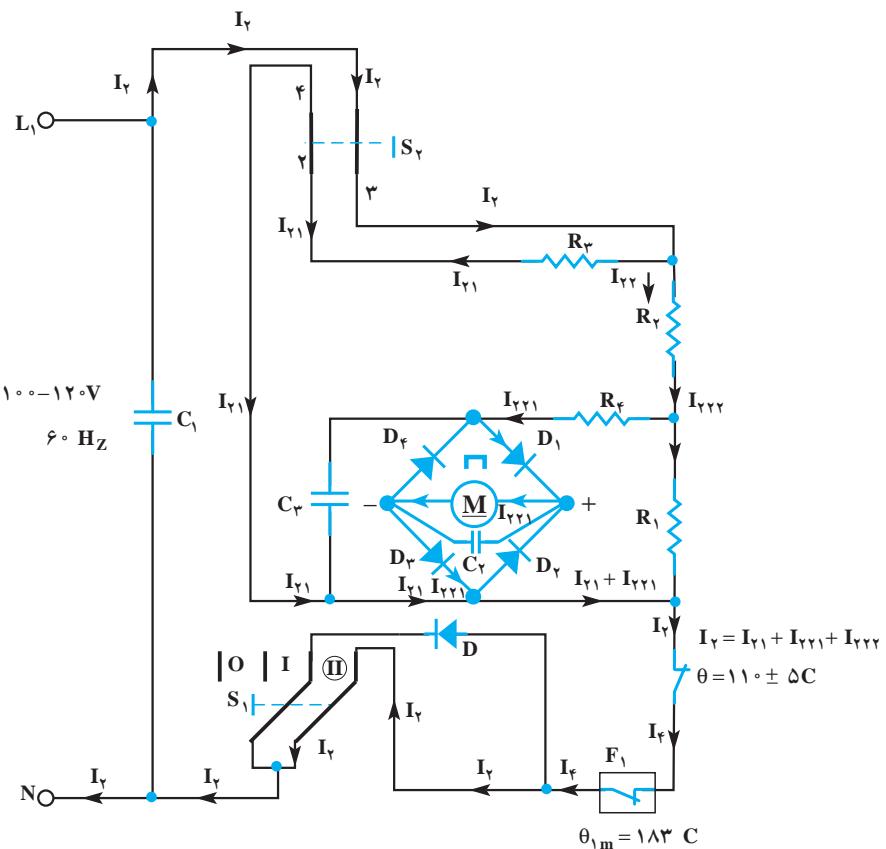


شکل ۱-۱۴

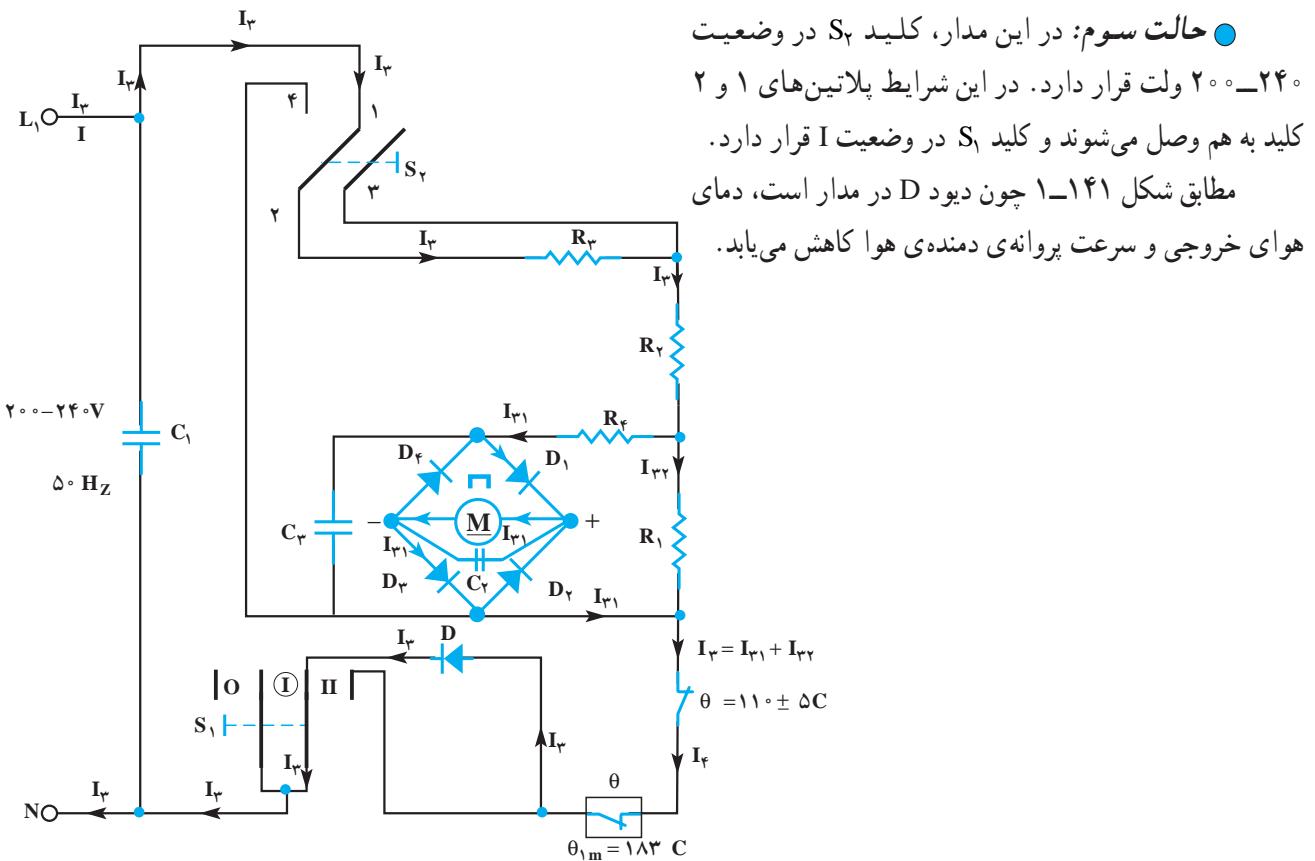

شکل ۱-۱۴۱

حالت سوم: در این مدار، کلید \$S_2\$ در وضعیت ۲۴۰ ولت قرار دارد. در این شرایط پلاتینهای ۱ و ۲ کلید به هم وصل می‌شوند و کلید \$S_1\$ در وضعیت I قرار دارد. مطابق شکل ۱-۱۴۱ چون دیود D در مدار است، دمای هوای خروجی و سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا کاهش می‌یابد.

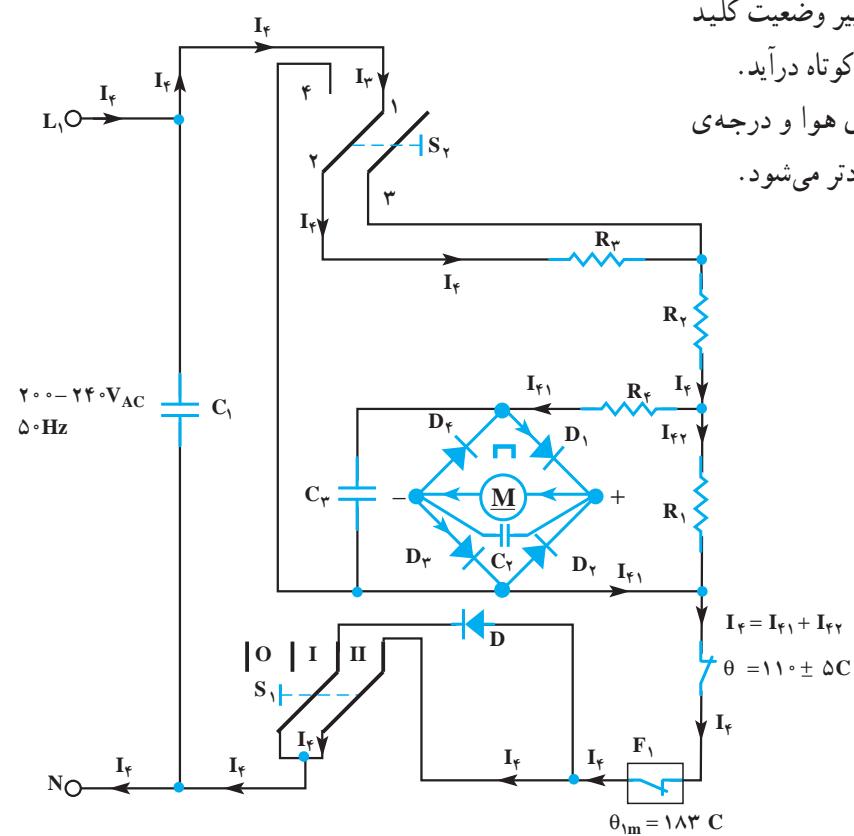

شکل ۱-۱۴۲

حالت چهارم: در شکل ۱-۱۴۲ ۱- تغییر وضعیت کلید \$S_1\$ باعث می‌شود که دیود D به صورت اتصال کوتاه درآید. در این حالت سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا و درجه‌ی حرارت هوای خروجی نسبت به حالت قبل زیادتر می‌شود.