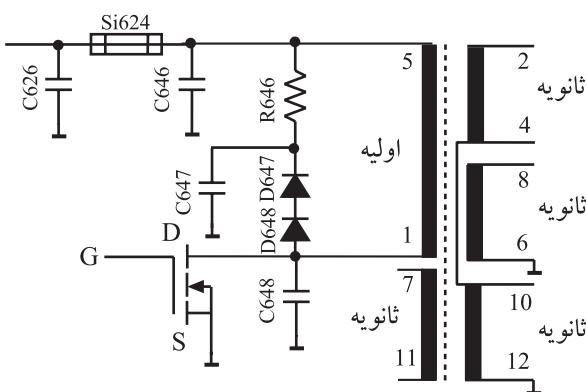






شکل ۱-۸۳- شکل ظاهری ترانزیستور قدرت کلید

#### ۱-۷- ترانزیستور کلید قدرت: شماره ترانزیستور


کلید قدرت در این مدار (BUZ90A) است. این ترانزیستور از نوع MOSFET قدرت است. تصویر ظاهری این ترانزیستور را در شکل ۱-۸۳ ملاحظه می‌کنید. این ترانزیستور دارای  $V_{DSmax} = 60V$  و  $I_{Dmax} = 3/5A$  است.



شکل ۱-۸۴- اتصال ولتاژ به درین ترانزیستور

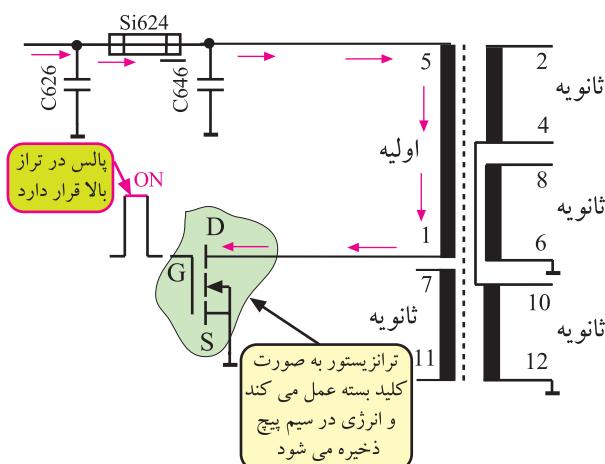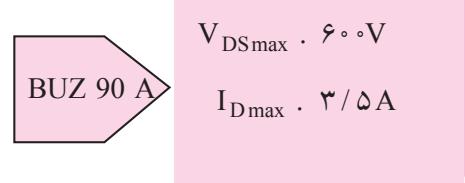

شکل ۱-۸۵- ولتاژ گیت در تراز بالا و ترانزیستور سوییج وصل است.

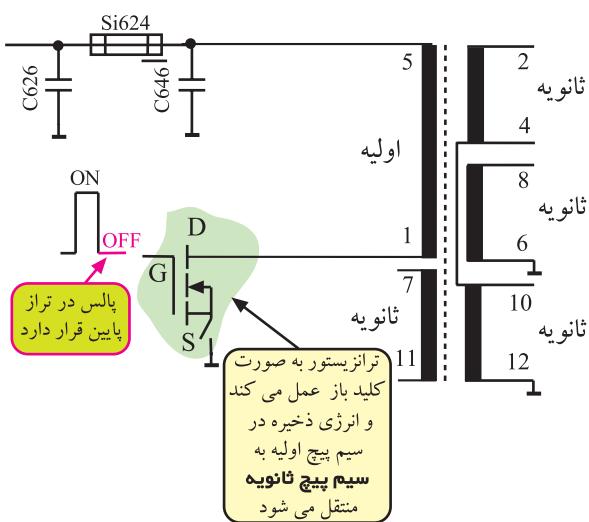


شکل ۱-۸۶- ترانزیستور سوییج قطع است و انرژی به ثانویه منتقل می‌شود.
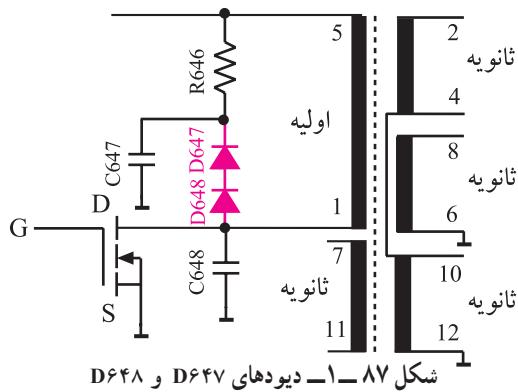
#### ۱-۸۴- ولتاژ دو سر خازن صافی طبق شکل ۱-۸۲۶


از طریق پایه شماره‌ی ۱ و ۵ ترانسفورماتور درین ترانزیستور را بایاس می‌کند. هنگامی که پالس اعمال شده به پایه گیت در تراز بالا قرار دارد ترانزیستور به صورت کلید وصل عمل می‌کند (شکل ۱-۸۵). در این حالت جریان از اولیه ترانسفورماتور عبور می‌کند و انرژی در آن ذخیره می‌شود.

هنگامی که مطابق شکل ۱-۸۶ پالس موج در پایه گیت در تراز پایین قرار دارد ترانزیستور سوییج قطع است و انرژی ذخیره شده در اولیه ترانسفورماتور به سیم پیچ ثانویه منتقل می‌شود.




دیودهای D647 و D648 که مطابق شکل ۱-۸۷ به موازات اولیه ترانسفورماتور قرار گرفته‌اند، یک ولتاژ روی درین ترانزیستور را محدود می‌کنند.


**۱-۷-۷ چگونگی تثبیت و کنترل ولتاژهای خروجی تغذیه:** زمان قطع و وصل ترانزیستور کلید در وضعیت‌های مختلف گیرنده، توسط آی‌سی ۶۳۱ تنظیم می‌شود.

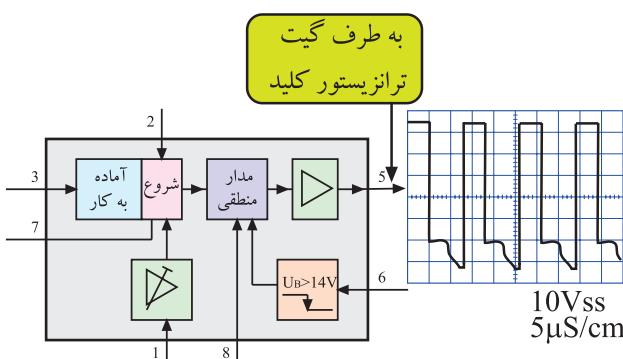

شکل ۱-۸۸ - پالس‌های خروجی آی‌سی ۶۳۱

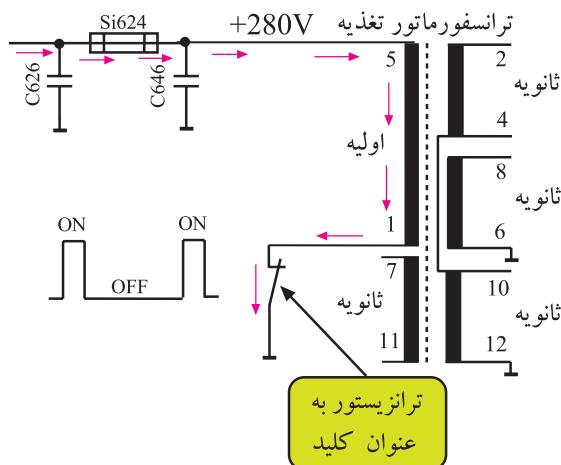

شکل ۱-۸۹ - عرض پالس کم و زمان وصل سوییچ کم است.

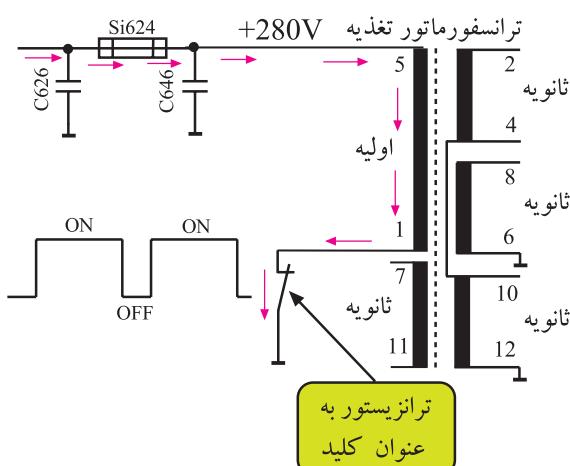


شکل ۱-۹۰ - عرض پالس زیاد و زمان وصل سوییچ زیاد است

برای این منظور پالس‌های خروجی از پایه آی‌سی مطابق شکل ۱-۸۸ به گیت ترانزیستور کلید اعمال می‌شود. آی‌سی ۶۳۱ کنترل کننده و تثبیت کننده ولتاژهای خروجی تغذیه است. عمل تنظیم ولتاژ، با کنترل و تغییر پهنهای پالس‌های اعمال شده به ترانزیستور سوییچ قدرت صورت می‌پذیرد.


طبق شکل ۱-۸۹ وقتی عرض پالس کوچک است، ترانزیستور سوییچ، مدت کمتری در حالت وصل قرار می‌گیرد و انرژی ذخیره شده در اولیه ترانسفورماتور را کم می‌کند.

در صورتی که ولتاژ خروجی کاهش یابد، عرض پالس اعمال شده به ترانزیستور سوییچ مطابق شکل ۱-۹۰ زیاد می‌شود و ترانزیستور سوییچ را برای مدت طولانی‌تری در حالت وصل قرار می‌دهد. به این ترتیب انرژی ذخیره شده در اولیه ترانسفورماتور افزایش می‌یابد. بنابراین با کنترل زمان قطع و وصل ترانزیستور، ولتاژهای دریافتی از ثانویه ترانسفورماتور تثبیت می‌شود و پایدار باقی می‌ماند.


فیدبک از ورودی

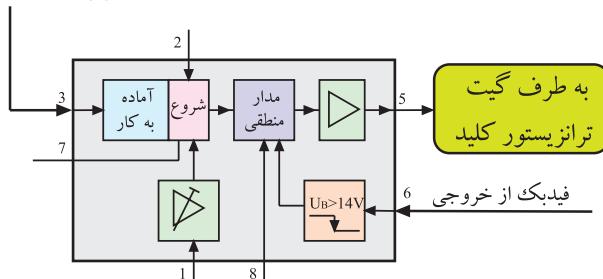


شکل ۱-۹۱- بلوک دیاگرام مسیرهای فیدبک برای تثبیت ولتاژ

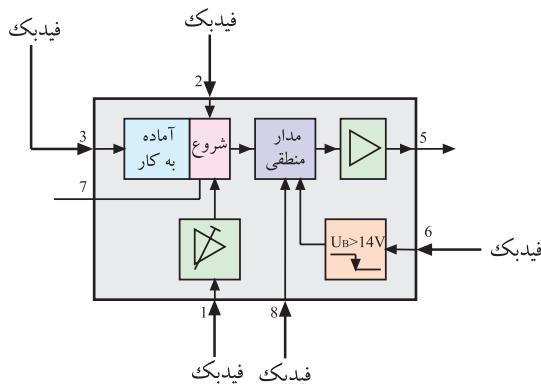

شکل ۱-۹۲- پایههای آی‌سی که در مسیر فیدبک قرار دارند.

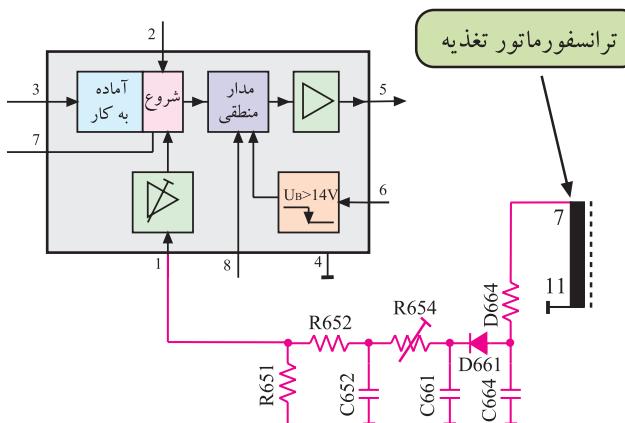

شکل ۱-۹۳- مسیر فیدبک DC به پایه شماره‌ی یک آی‌سی

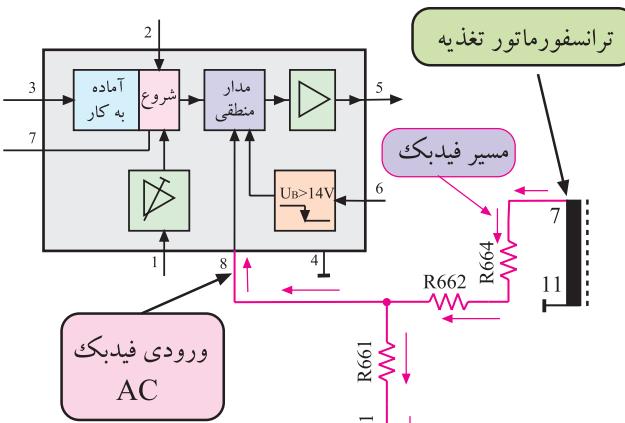

شکل ۱-۹۴- مسیر فیدبک AC

### ۱-۷-۸- فیدبک‌های اعمال شده به آی‌سی: برای

ثبتیت ولتاژهای خروجی منبع تغذیه، لازم است از تغییرات ولتاژ خروجی یا ولتاژ ورودی نمونه‌ای دریافت و به عنوان فیدبک به آی‌سی داده شود. بلوک دیاگرام شکل ۱-۹۱ مسیر فیدبک را به آی‌سی نشان می‌دهد.

آی‌سی با توجه به میزان تغییرات، عرض پالس ایجاد شده

در روی پایه ۵ خود را تغییر می‌دهد و ولتاژ خروجی را ثبیت می‌کند. شکل ۱-۹۲ پایههای IC را که در مسیر فیدبک قرار دارند نشان می‌دهد.


### ● فیدبک DC قابل کنترل: برای ایجاد فیدبک، از

پایههای شماره‌ی ۷ و ۱۱ ترانسفورماتور ولتاژی دریافت نموده و از طریق مقاومت R۶۴۴ و دیود D۶۶۱ و خازن C۶۶۱ آن را یک سو و صاف می‌کنند. ولتاژ DC حاصله به پایه شماره یک آی‌سی فیدبک می‌شود. شکل ۱-۹۳ مسیر فیدبک را نشان می‌دهد.

در این مسیر پتانسیومتر R۶۵۴ قرار دارد که با تغییر آن می‌توان ولتاژ A را تنظیم کرد. برای تنظیم ولتاژ A باید برایت نس و کنتراست تصویر را در پایین ترین حد قرار داد و سپس ولتاژ A را نسبت به شاسی ایزوله گیرنده روی ۱۵۲ ولت تنظیم کرد.

### ● فیدبک AC: پایه ۸ آی‌سی، ورودی فیدبک AC است.

انشعابی از سیگنال پایههای ۷ و ۱۱ ترانسفورماتور توسط مقاومت‌های R۶۶۴ و R۶۶۲ و مقاومت R۶۶۱ و خازن C۶۶۱ به پایه ۸ فیدبک می‌شود. سیگنال فیدبک شده از طریق پایه ۸ به مدار منطقی داخل آی‌سی می‌رسد و با فرمان‌هایی که می‌گیرد فرکانس را کنترل می‌کند. شکل ۱-۹۴ مسیر فیدبک AC را نشان می‌دهد.

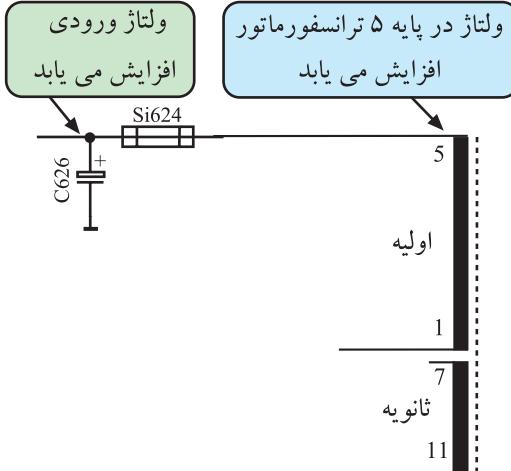


شکل ۱-۹۵ - افزایش ولتاژ اولیه را زیاد می‌کند.


### ۱-۷-۹ - حفاظت در مقابل افزایش ولتاژ ورودی:

اگر ولتاژ شبکه برق به هر دلیلی افزایش می‌یابد ولتاژ دو سر خازن صافی زیاد می‌شود.

افزایش ولتاژ خازن صافی، مطابق شکل ۱-۹۵ ولتاژ اولیه ترانسفورماتور در نهایت ولتاژ ثانویه آن را زیاد می‌کند. با افزایش ولتاژ ثانویه ولتاژ پایه‌های ۷ و ۱۱ ترانسفورماتور زیاد شده و ولتاژ برگشتی به پایه ۶ آی‌سی را افزایش می‌دهد.

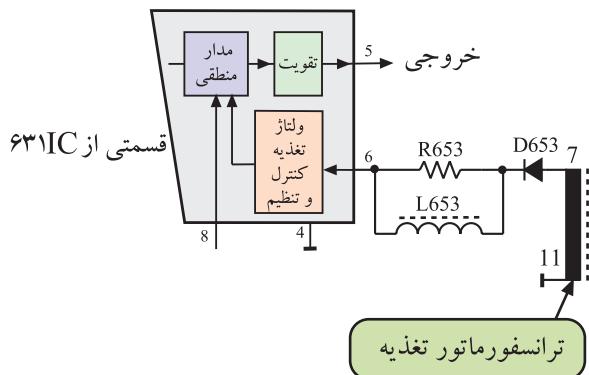

شکل ۱-۹۶ - مسیر برگشت ولتاژ

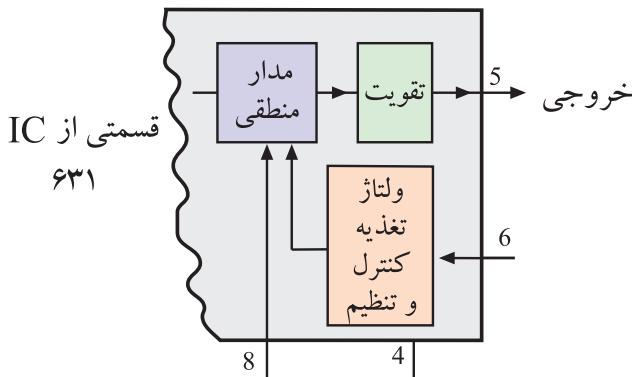



شکل ۱-۹۷ - تعدادی از بلوک‌های داخل آی‌سی ۶۳۱

در شکل ۱-۹۶ مسیر برگشت ولتاژ به پایه ۶ را مشاهده می‌کنید. ولتاژ اعمال شده به پایه ۶ در اختیار مدار کنترل کننده ولتاژ تغذیه در داخل آی‌سی قرار می‌گیرد. مدار کنترل، طبق شکل ۱-۹۷ به مدار منطقی داخل آی‌سی فرمان می‌دهد و آن را به حالت ریست می‌برد تا ترازتیستور کلید قطع شود. اگر ولتاژ شبکه به حالت عادی برگردد و یا اشکال تغذیه برطرف شود، ولتاژ پایه ۶ متعادل شده و تغذیه به حالت عادی برمی‌گردد. در این حالت گیرنده در وضعیت آماده به کار قرار می‌گیرد.

### ۱-۷-۱۰ - حفاظت در مقابل افزایش جریان خروجی:


در ترانسفورماتورها اگر ثانویه اتصال کوتاه شود یا بیش از حد از آن جریان کشیده شود، جریان در اولیه ترانسفورماتور افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در شکل ۱-۹۸ اگر جریان  $I_2$  در ثانویه

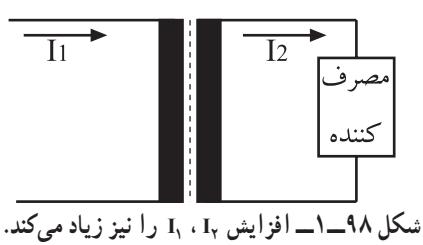

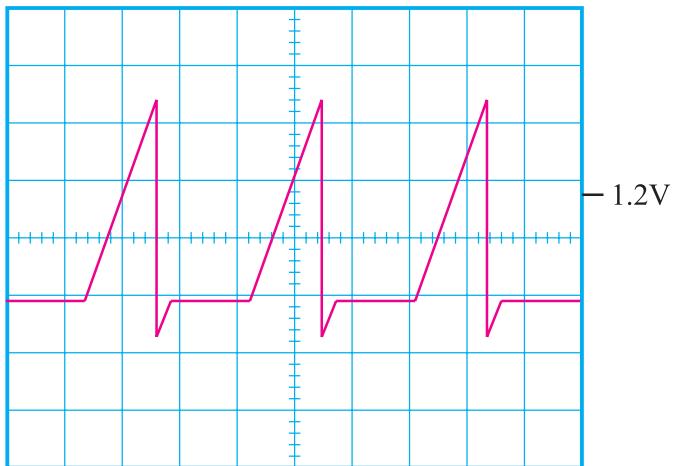


شکل ۱-۹۹—ولتاژ پایه ۲ آی سی

ترانسفورماتور زیاد شود جریان اولیه نیز زیاد می‌شود. با افزایش جریان اولیه ترانسفورماتور، روی پایه شماره‌ی ۲ آی سی ولتاژ مطابق شکل ۱-۹۹ شبیه‌سازی می‌شود.

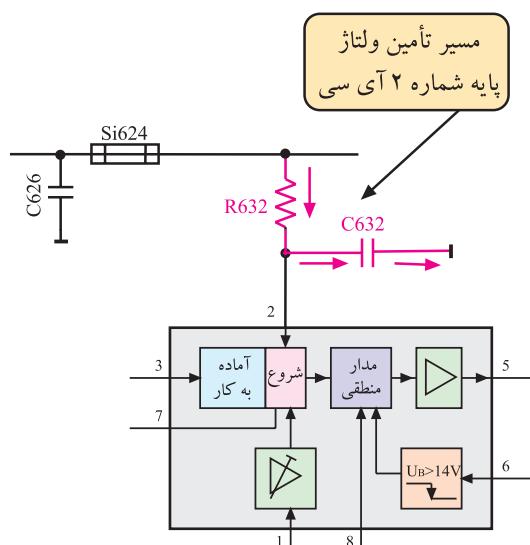


شکل ۱-۱۰۰—شبکه RC در پایه شماره ۲

ولتاژ پایه ۲ آی سی که متناسب با جریان درین ترانزیستور کلید است، توسط مدار RC شامل R632 و C632 تأمین می‌شود. شکل ۱-۱۰۰ مسیر تهیه این ولتاژ را نشان می‌دهد.

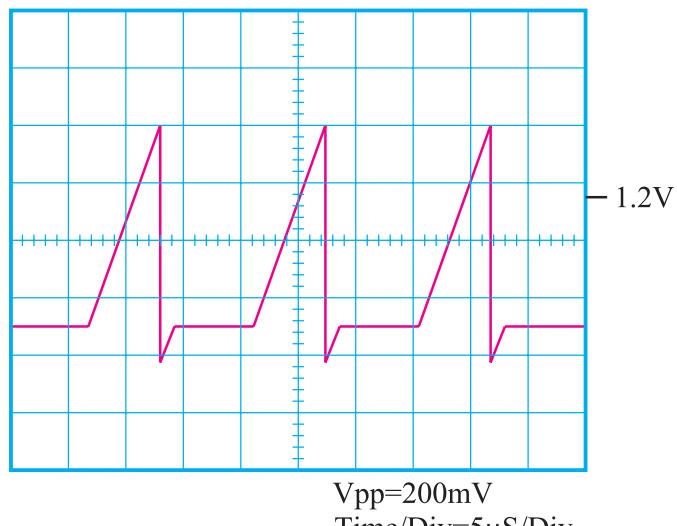

شکل ۱-۱۰۱—شکل موج پایه شماره ۲ که در اثر تغییر جریان بوجود آید.

نمونه ولتاژی که روی پایه شماره‌ی ۲ ظاهر می‌شود مطابق شکل ۱-۱۰۱ است.

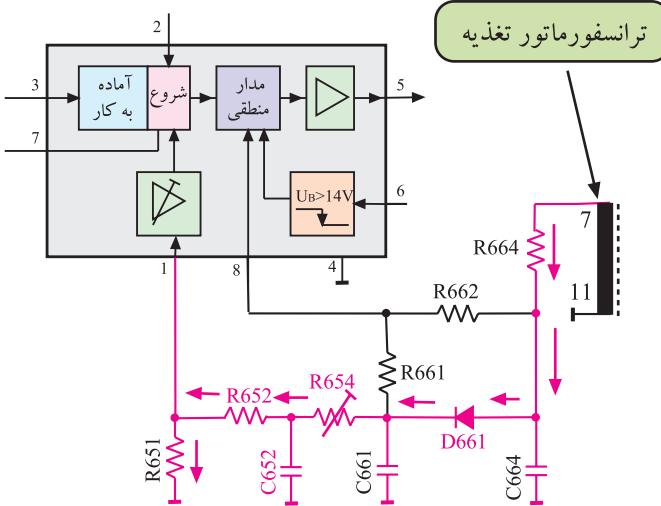


شکل ۱-۱۰-۲- مسیر تهیه و لتاژ پایه


از طرف دیگر به هنگام اتصال کوتاه شدن، ولتاژ فیدبکی از پایه شماره ۷ و ۱۱ ترانسفورماتور روی پایه ۱ آی سی قرار می‌گیرد. شکل ۱-۲-۱ مسیر تهیه و لتاژ پایه ۱ را نشان می‌دهد. ولتاژ پایه ۱ در داخل آی سی توسط مدار کنترل و تقویت کننده افزایش بار، تقویت می‌شود و با نمونه ولتاژ پایه ۲ آی سی در مدار مقایسه کننده داخل آی سی مقایسه می‌شود.

خروجی مقایسه کننده به مدار منطقی فرمان ریست را می‌دهد و ولتاژ پایه ۵ آی سی به تراز پایین می‌آید و موجب قطع ترانزیستور کلید می‌شود. شکل ۱-۱۰-۳ مسیر عملکرد مدار را در داخل آی سی نشان می‌دهد.

در این حالت چون ولتاژ راهانداز به پایه ۶ آی سی اعمال می‌شود این ولتاژ می‌خواهد تغذیه را راهاندازی کند، عملکرد سیستم حفاظتی افزایش بار خروجی، مانع راهاندازی مدار می‌شود. در این حالت دیود نوری در روی تلویزیون تا زمانی که عیوب برطرف شود، چشمک می‌زند.

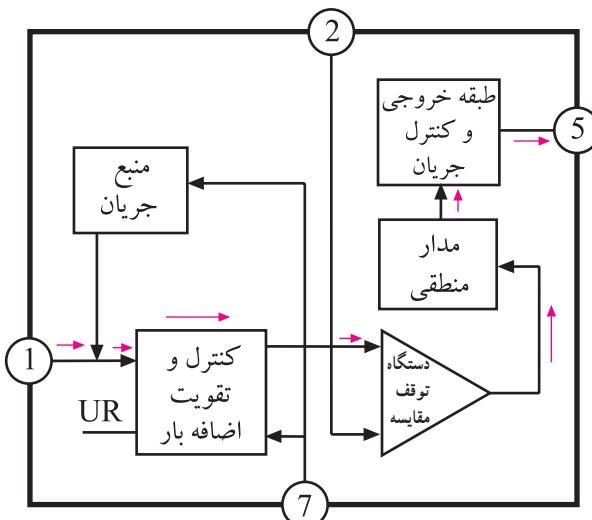

شکل ۱-۱۰-۳- عملکرد آی سی در مقابل اضافه جریان خروجی

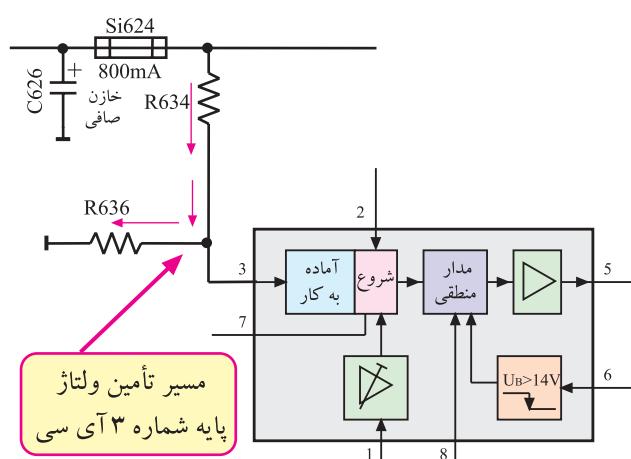


شکل ۱-۱۰-۴- مسیر تهیه ولتاژ برای پایه ۳ آی سی


### ۱-۷-۱۱- حفاظت در مقابل کاهش ولتاژ ورودی:

وقتی ولتاژ ورودی از حد معینی کمتر شود ولتاژ دو سر خازن صافی را نیز کم می‌کند. اشعابی از ولتاژ خازن صافی توسط مقاومت‌های R634 و R636 تقسیم ولتاژ می‌شود و تغییرات ولتاژ دو سر مقاومت R636 را روی پایه ۳ آی سی ظاهر می‌کند. بدین ترتیب کاهش ولتاژ دو سر خازن صافی، ولتاژ پایه ۳ آی سی را کاهش می‌دهد.


شکل ۱-۱۰-۴- مسیر تهیه ولتاژ برای پایه ۳ آی سی را نشان می‌دهد. اگر ولتاژ پایه ۳ از حد معینی کمتر شود، مدار محافظت کنترل ولتاژ کم در داخل آی سی، مدار منطقی را ریست می‌کند و تراز ولتاژ خروجی آی سی را پایین می‌آورد و سبب قطع ترانزیستور کلید می‌شود.

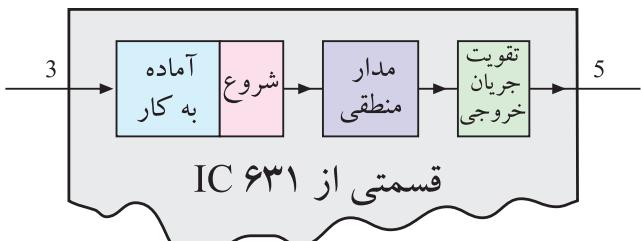


شکل ۱-۰۵- مسیر فرمان پایه ۳ در داخل آی‌سی

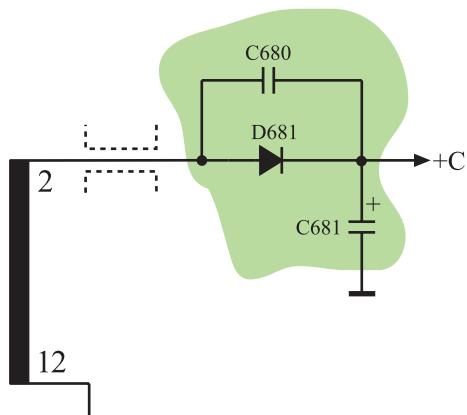

شکل ۱-۰۶- مدار تهیه ولتاژ C+ در شاسی‌های ۱۴ و ۱۵ اینج وجود ندارد.

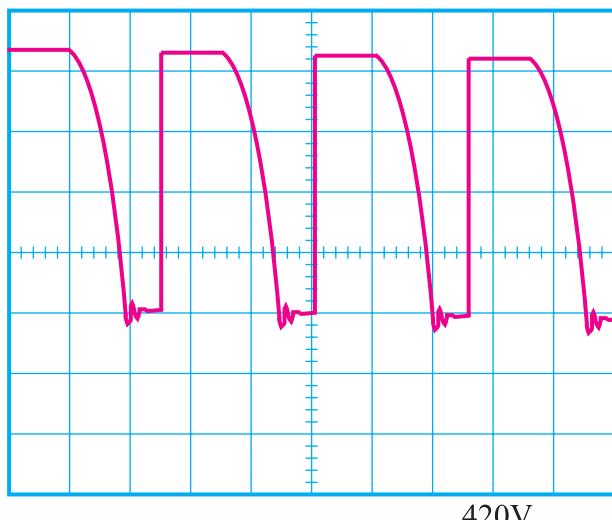

شکل ۱-۰۷- ولتاژ پایه‌های ۴ و ۱۲ ترانسفورماتور

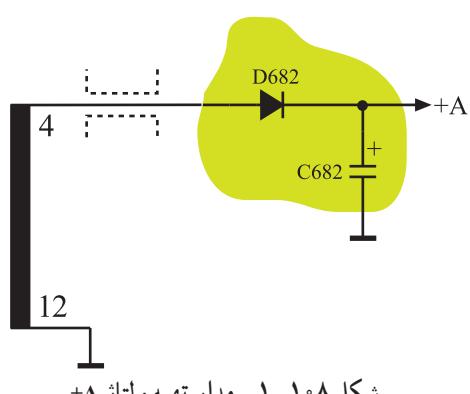

شکل ۱-۰۸- مدار تهیه ولتاژ A+

شکل ۱-۰۵- مسیر فرمان در داخل آی‌سی را برای کم شدن ولتاژ نشان می‌دهد.

شکل ۱-۰۷- ولتاژ‌های مختلف ثانویه ترانسفورماتور: ولتاژ‌های مختلفی که از ثانویه ترانسفورماتور تهیه می‌شود به شرح زیر است:


● ولتاژ C+: ولتاژ پایه ۲ و ۱۲ ترانسفورماتور توسط دیود D681، یک سو شده و به وسیله خازن C681 صاف می‌شود. ولتاژ DC به دست آمده، C+ نام دارد. مقدار ولتاژ C+ برابر با ۲۰۰ ولت است. شکل ۱-۰۶- مدار تهیه ولتاژ C+ را نشان می‌دهد. ولتاژ C+ در شاسی‌های ۱۴ و ۱۵ اینچ وجود ندارد. خازن C681، محافظ دیود D681 است.

● ولتاژ A+: ولتاژ پایه‌های ۴ و ۱۲ ترانسفورماتور که به صورت شکل ۱-۰۷ است به وسیله دیود D682، یک سو شده و به وسیله خازن C682 صاف می‌شود. ولتاژ DC به دست آمده A+ نام دارد. ولتاژ A+ برابر با ۱۲۴ ولت است.

شکل ۱-۰۸- مدار تهیه ولتاژ A+ را نشان می‌دهد.


ولتاژ A+ برابر ۱۲۴ ولت است.

● ولتاژ  $M^+$ : ولتاژ پایه‌های ۸ و ۱۲ ترانسفورماتور توسط دیود D671، یکسو شده و به وسیله خازن C672 صاف می‌شود. ولتاژ DC به دست آمده،  $M^+$  نام دارد. ولتاژ  $M^+$  برابر با ۱۶/۵ ولت است. شکل ۱-۹ مدار تهیه ولتاژ  $M^+$  را نشان می‌دهد. خازن C671 حفاظت دیود را به عهده دارد.

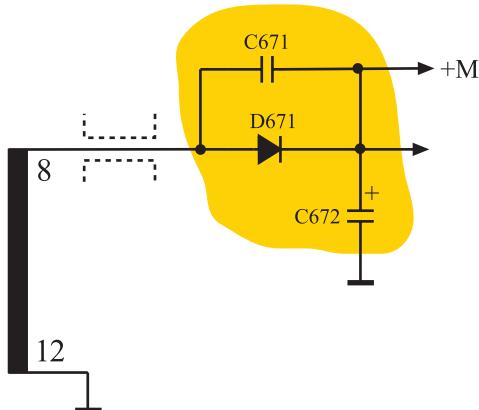

شکل ۱-۹ - مدار تهیه ولتاژ  $M^+$


ولتاژ  $M^+$  برابر ۱۶/۵ ولت است.

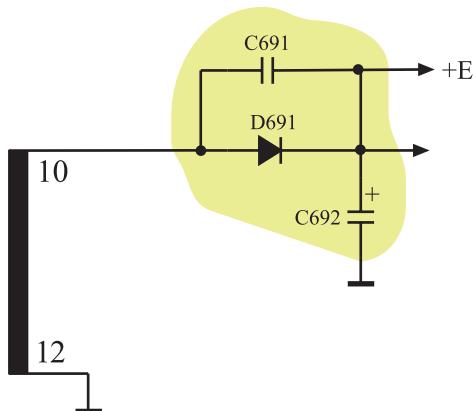

شکل ۱-۱۰ - مدار تهیه ولتاژ  $E^+$

● ولتاژ  $E^+$ : ولتاژ پایه‌های ۱۰ و ۱۲ ترانسفورماتور توسط دیود D691، یکسو شده و به وسیله خازن C692 صاف می‌شود. ولتاژ DC، به دست آمده  $E^+$  نام دارد. ولتاژ  $E^+$  برابر با ۸/۵ ولت است. شکل ۱-۱۱ مدار تهیه ولتاژ  $E^+$  را نشان می‌دهد.

ولتاژ  $E^+$  برابر ۸/۵ ولت است.

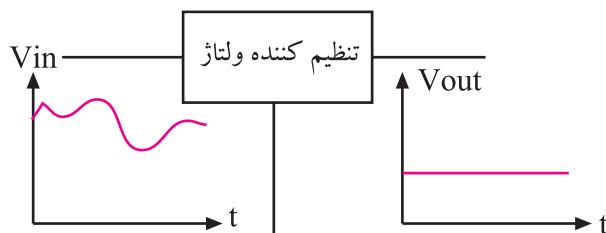


شکل ۱-۱۱۱ - ولتاژ ورودی و خروجی تنظیم کننده ولتاژ


## ۸-۱- اصول کار انواع تنظیم کننده‌های ولتاژ

تنظیم کننده‌های ولتاژ امروزه به صورت مدار مجتمع ساخته می‌شوند و برای تولید ولتاژ کاملاً صاف و ثابت در مدارها به کار می‌روند. شکل ۱-۱۱۱ نقشه بلوکی یک تنظیم کننده ولتاژ را با ولتاژ ورودی و خروجی آن نشان می‌دهد.


تنظیم کننده‌های ولتاژ مجتمع یا آی‌اسی (IC) معمولاً سه پایه هستند و پایه‌ها توسط کارخانه سازنده نام‌گذاری می‌شوند. شکل ۱-۱۱۲ پایه‌های یک تنظیم کننده ولتاژ سه‌پایه را نشان می‌دهد. پایه ورودی برای ولتاژ تنظیم نشده، پایه مشترک برای

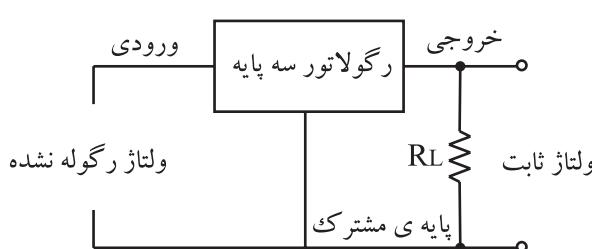


شکل ۱-۱۱۲ - پایه‌های تنظیم کننده ولتاژ

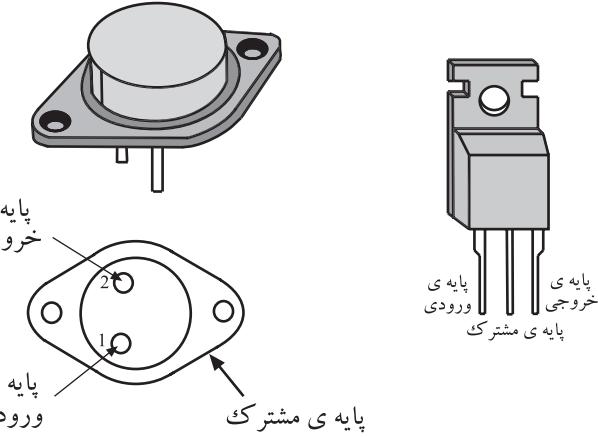

شکل ۱-۱۱۳- شکل ظاهری دو نمونه رگولاتور ولتاژ مجتمع با IC

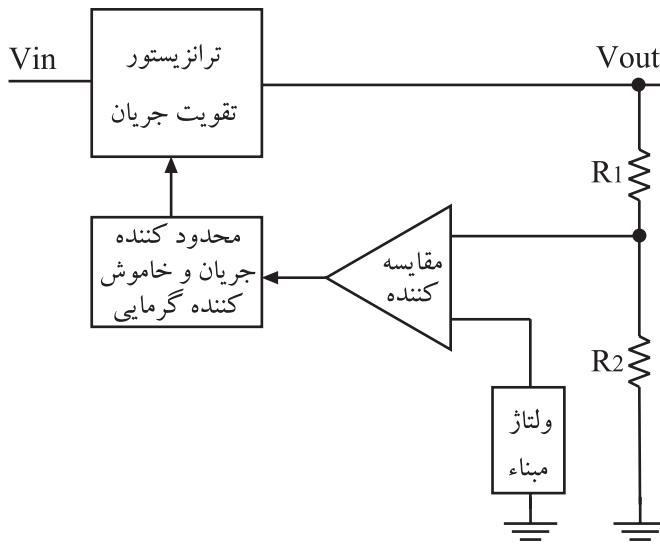

شکل ۱-۱۱۴- نقشه بلوکی مدار داخلی رگولاتور ولتاژ مجتمع سه سر

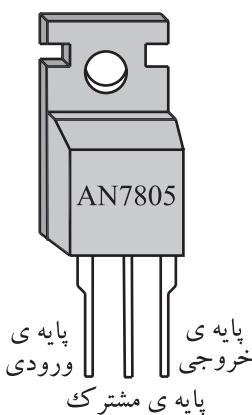

شکل ۱-۱۱۵- نمای ظاهری آی‌سی ۷۸۰۵

اتصال به زمین و پایه خروجی به دریافت ولتاژ اختصاص دارد.  
شکل ۱-۱۱۳- تصویر ظاهری نمونه‌هایی از رگولاتورهای ولتاژ مجتمع (IC) را نشان می‌دهد.

معمولًا رگولاتورهای ولتاژ مجتمع از سه بخش اساسی تشکیل می‌شوند. این بخش‌ها عبارت‌اند از:


- الف - مدار تقویت جریان
  - ب - مدار محافظه حرارتی و محدود کننده جریان
  - ج - تقویت کننده خطأ
- در شکل ۱-۱۱۴- نقشه بلوکی مدار داخلی رگولاتور ولتاژ مجتمع سه‌سر رسم شده است.

۱-۸-۱- تنظیم کننده ولتاژ ۷۸۰۵ برای تهیه ولتاژ +H<sub>A</sub>: آی‌سی ۷۸۰۵ یک رگولاتور ولتاژ پنج ولتی با حداکثر جریان ۰/۵A است. در شکل ۱-۱۱۵- شکل ظاهری این آی‌سی رسم شده است.


**AN ۷۸۰۵**

آی‌سی رگولاتور ۵ ولت با ۰/۵ آمپر


شکل ۱۱۶-۱ نقشه بلوکی مدار داخلی این آی‌سی را نشان می‌دهد.

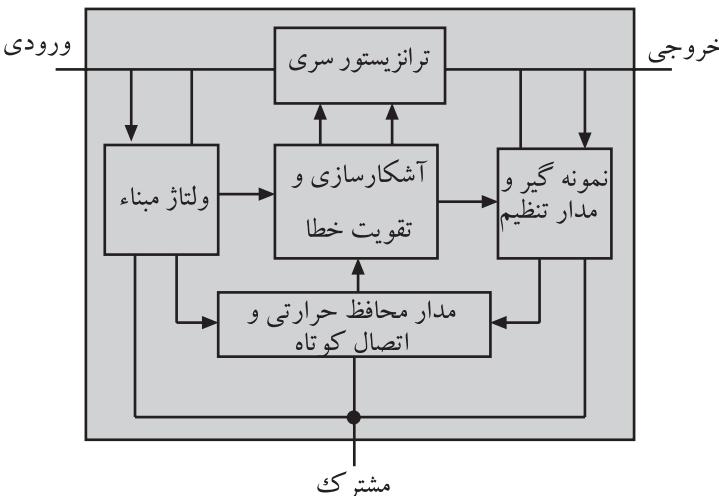


شکل ۱۱۶-۱ نقشه بلوکی مدار داخلی آی‌سی ۷۸۰۵

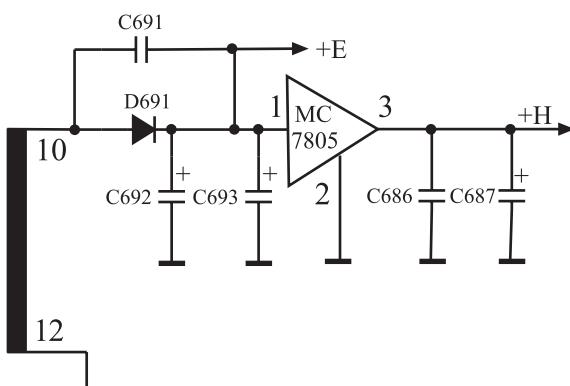

شکل ۱۱۷-۱ مدار تهیه ولتاژ +H

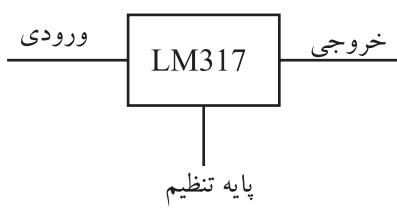

شکل ۱۱۸-۱ پایه‌های تنظیم کننده ولتاژ

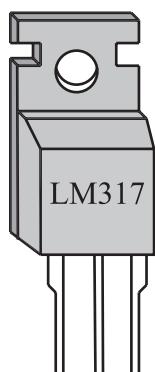


شکل ۱۱۹-۱ نمای ظاهری یک نمونه تنظیم کننده ولتاژ متغیر


ولتاژ H+ برابر با ۵ ولت توسط آی‌سی ۷۸۰۵ فراهم می‌شود. ولتاژ پایه‌های ۱۰ و ۱۲ ثانویه ترانسفورماتور تغذیه بعد از یک سو سازی صاف می‌شود و به ورودی آی‌سی ۷۸۰۵ می‌رسد. از خروجی آی‌سی ولتاژ ثابت شده‌ای برابر با ۵ ولت قابل دریافت است. شکل ۱۱۷-۱ مدار تهیه ولتاژ H+ را نشان می‌دهد.

**۱-۸-۲ تنظیم کننده‌های ولتاژ متغیر:** برای تهیه ولتاژ ثابت شده‌ای که بتوان مقدار آن را نیز تغییر داد، از تنظیم کننده ولتاژ متغیر که به صورت رگولاتور مجتمع سه‌سر استفاده می‌کنند.


این تنظیم کننده‌های ولتاژ دارای یک پایه ورودی و یک پایه خروجی هستند و پایه سوم آن‌ها پایه‌ی تنظیم نام دارد. شکل ۱۱۸-۱ موقعیت پایه‌ها و شکل ۱۱۹-۱ تصویر ظاهری نمونه‌ای از تنظیم کننده ولتاژ متغیر را نشان می‌دهد.

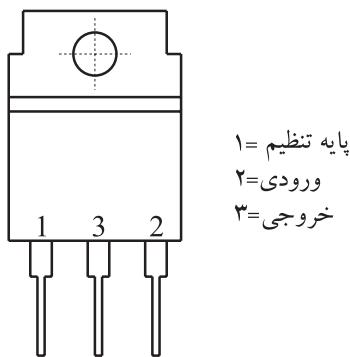



شکل ۱-۱۲۰- نمای پایه های تنظیم کننده های ولتاژ متغیر

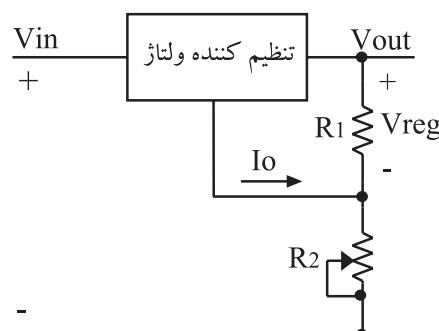

شکل ۱-۱۲۱- مدار رگولاتور ولتاژ متغیر

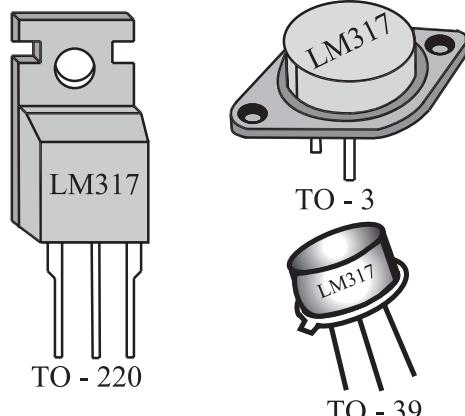

شکل ۱-۱۲۲- انواع آی سی ۳۱۷

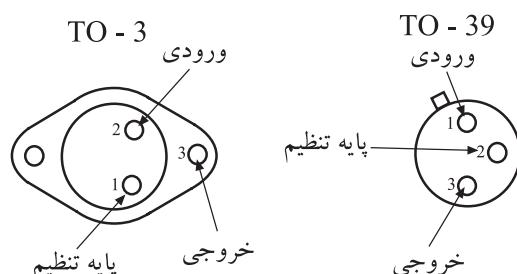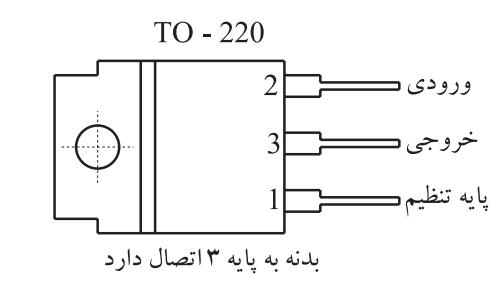

شکل ۱-۱۲۳- پایه انواع آی سی های ۳۱۷

در شکل ۱-۱۲۰ پایه های ورودی، خروجی و پایه تنظیم آین آی سی رگولاتور نشان داده شده است. تنظیم کننده سه سر متغیر می تواند ولتاژ خروجی ثابت تر بدهد.

شکل ۱-۱۲۱- مدار تنظیم کننده ولتاژ قابل تغییر را نشان می دهد. با تغییر مقاومت  $R_2$  می توان ولتاژ خروجی را تغییر داد. با صرف نظر کردن از  $I_O$  که معمولاً ناچیز است ولتاژ خروجی مدار از رابطه (۳) بدست می آید.

از رابطه ساده زیر می توان مدار ساده رگولاتور ولتاژ با خروجی متغیر طراحی کرد.

$$V_o = V_{Reg} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (3)$$

### LM ۳۱۷

آی سی رگولاتور متغیر با ولتاژ خروجی از ۱/۲ تا ۳۷ ولت

### ۱-۸-۳- تنظیم کننده ولتاژ متغیر LM ۳۱۷

و تهیه ولتاژ B.. و .. آی سی LM۳۱۷ یک تنظیم کننده ولتاژ متغیر است که به سه صورت بسته بندی TO-3 (قابل مهای)، TO-220 (مکعبی) و TO-39 (استوانه ای) ساخته می شود.

در شکل ۱-۱۲۲-۱ تصویر ظاهری انواع آی سی های رگولاتور LM۳۱۷ را مشاهده می کنید.

در شکل ۱-۱۲۳-۱ پایه های انواع آی سی نشان داده شده است.

ولتاژ خروجی این رگولاتور می تواند از ۱/۲ تا ۳۷ ولت تنظیم شود. جریان خروجی این آی سی حداقل  $1/5$  آمپر است. نوع TO-39 فقط می تواند حداقل  $1/5$  آمپر جریان به مصرف کننده بدهد.