

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ماشین‌های الکتریکی DC

رشته الکتروتکنیک

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۱۳۴

۶۲۱

ترکمانی، امیرحسین

/۳۱

ماشین‌های الکتریکی DC / مؤلف: امیرحسین ترکمانی. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی

۱۴۶ م

. ایران، ۱۳۹۵

۱۳۹۵

۲۳۴ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۱۳۴)

متون درسی رشته الکتروتکنیک، زمینه صنعت.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته الکتروتکنیک دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پژوهش.

۱. ماشین‌آلات برقی. ۲. برق - جریان مستقیم. الف. ترکمانی، امیرحسین. ب. ایران. وزارت آموزش و پژوهش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته الکتروتکنیک. ج. عنوان. د. فروضت.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

پیام‌نگار (ایمیل) کمیسیون تخصصی رشتۀ الکترو‌تکنیک

tech@tvoecd.sch.ir

جدول هدف محتوای کتاب ماشین‌های الکتریکی DC در سال ۱۳۸۸ با توجه به فناوری‌های جدید، نیازهای جامعه و درخواست هنرآموزان و گروههای آموزشی سراسر کشور و تأیید کمیسیون تخصصی رشتۀ الکترو‌تکنیک، مورد بازنگری و اصلاحات کلی قرار گرفت و سپس در سال ۱۳۹۱ به طور کامل تألیف مجدد شد.

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

عنوان و کد کتاب: ماشین‌های الکتریکی DC - ۴۹۰/۱

شماره درس: ۲۱۳۴

مؤلف: امیرحسین ترکمانی

ویراستار فنی: محمد حیدری

اعضای کمیسیون تخصصی: علی‌اکبر مطیع بیرجندی، شهرام خدادادی، محمدحسن اسلامی، مجتبی انصاری‌پور و نقی اصغری

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۸۸۳۱۱۶۱-۹ دورنگار: ۰۸۸۳۰۹۲۶۶ صندوق پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت: www.chap.sch.ir

رسامی و تصویرسازی رایانه‌ای: محمد سیاحی

صفحه آرا: محمد سیاحی، غزاله نجمی

طرح جلد: حامد موسوی

امور فنی رایانه‌ای: ناهید خیام باشی و مریم دهقان‌زاده

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران


تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن: ۰۴۴۹۸۵۱۶۱-۵ - دورنگار ۰۴۴۹۸۵۱۶۰ - صندوق پستی ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ پنجم ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.

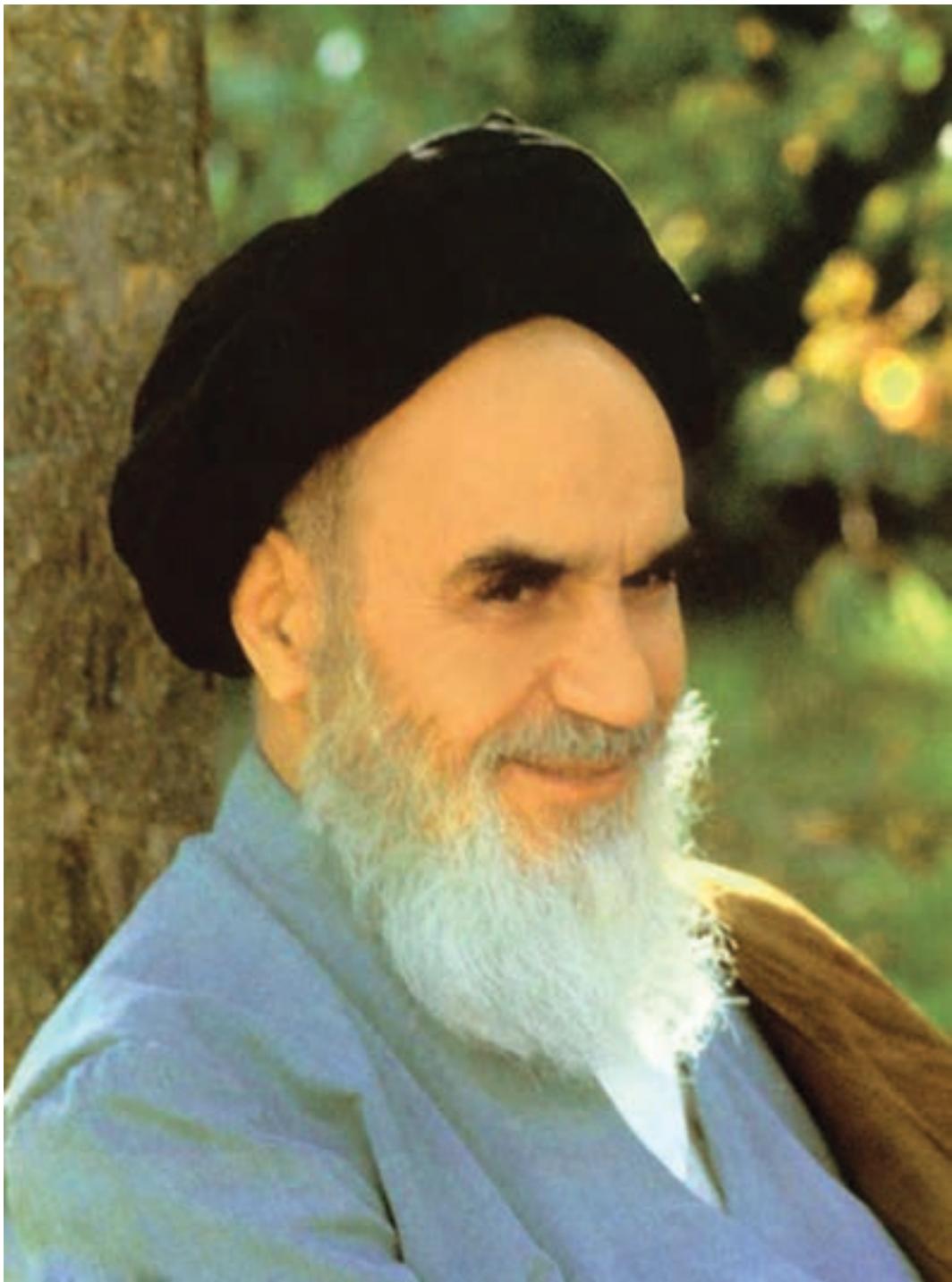

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ الشَّرِيف»

فهرست

۱۲ - ضریب نفوذ مغناطیسی ۲۴	۹ - ۹
۱۳ - ضریب نفوذ مغناطیسی سیمپیج با هسته فرومغناطیس ۲۶	هدفهای رفتاری ۹
۱۴ - نواحی منحنی مغناطیسی مواد فرومغناطیس ۲۹	مقدمه ۱۰
۱۵ - ضریب نفوذ مغناطیسی سیمپیج بدون هسته در خلا ۳۰	۱ - میدان مغناطیسی ۱۱
۱۶ - ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی ۳۲	۲ - فوران مغناطیسی ۱۲
پرسش ۴ - ۱ ۳۳	۳ - چگالی فوران مغناطیسی ۱۴
تمرین ۴ - ۱ ۳۴	پرسش ۱ - ۱ ۱۶
۱ - ۱ - مواد دیامغناطیس ۳۵	تمرین ۱ - ۱ ۱۶
۱۶ - ۱ - مواد پارامغناطیس ۳۵	۴ - میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی ۱۶
۱۶ - ۱ - مواد فرومغناطیس ۳۵	۵ - جهت میدان الکترو مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی ۱۷
۱۷ - حلقه هیسترزیس ۳۶	۶ - چگالی فوران مغناطیسی اطراف یک هادی حامل جریان الکتریکی ۱۸
پرسش ۵ - ۱ ۴۰	۷ - مقدار چگالی فوران مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی ۱۸
۱۸ - ۱ - مدارهای مغناطیسی ۴۰	۸ - میدان الکترو مغناطیسی سیمپیج حامل جریان الکتریکی ۱۹
۱۹ - ۱ - مدار مغناطیسی با شکاف هوایی ۴۴	۹ - جهت میدان الکترو مغناطیسی سیمپیج حامل جریان الکتریکی ۲۰
پرسش ۶ - ۱ ۴۷	پرسش ۲ - ۱ ۲۱
تمرین ۶ - ۱ ۴۷	تمرین ۲ - ۱ ۲۲
۲۰ - ۱ - قانون نیروی محرکه مغناطیسی ۴۸	۱۰ - ۱ - نیروی محرکه مغناطیسی سیمپیج حامل جریان الکتریکی ۲۲
تمرین ۷ - ۱ ۵۰	۱۱ - ۱ - شدت میدان مغناطیسی ۲۲
فصل دوم - مبانی ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم ۵۲	پرسش ۳ - ۱ ۲۴
هدفهای رفتاری ۵۲	تمرین ۳ - ۱ ۲۴
مقدمه ۵۴	
۱ - ۲ - طبقه‌بندی ماشین‌های الکتریکی ۵۵	
۲ - قانون القای الکترومغناطیسی فاراده ۵۵	

۱۱۸	تمرین ۱۰ - ۲	۳ - ۲ - قانون لنز
۱۱۹	۱۶ - عکس العمل آرمیچر	۴ - ۲ - قانون دست راست
۱۲۱	۱۷ - روش های مقابله با عکس العمل آرمیچر ..	پرسش ۱ - ۲
۱۲۳	پرسش ۱۱ - ۲	۵ - ۲ - ژنراتورهای جریان مستقیم
۱۲۴	۱۸ - کموتاسیون	پرسش ۲ - ۲
۱۲۷	پرسش ۱۲ - ۲	پرسش ۳ - ۲
۱۲۸ - فصل سوم - ژنراتورهای جریان مستقیم		۶ - ۲ - نیروی مغناطیسی وارد بر هادی حامل جریان
۱۲۸	هدفهای رفتاری	الکتریکی
۱۲۹	مقدمه	۷ - ۲ - قانون دست چپ
۱ - ۳ - پخش توان و تلفات در ژنراتورهای جریان مستقیم	۱۳۰	۸ - ۲ - گشتاور نیروی مغناطیسی وارد بر حلقه حامل
۱۳۲	۲ - تلفات کل ژنراتورهای جریان مستقیم	جریان
۱۳۳	۳ - بازده ژنراتورهای جریان مستقیم	پرسش ۴ - ۲
۱۳۴	پرسش ۱ - ۳	تمرين ۴ - ۲
تمرین ۱ - ۳	۴ - علامت اختصاری و مدار الکتریکی معادل ژنراتور	۹ - ۲ - موتورهای جریان مستقیم
۱۳۵	جریان مستقیم	پرسش ۵ - ۲
۱۳۶	۵ - مشخصات ژنراتورهای جریان مستقیم	۱۰ - ۲ - ساختمان ماشینهای جریان مستقیم
۱۳۷	پرسش ۲ - ۳	پرسش ۶ - ۲
۱۳۷	۶ - طبقه‌بندی ژنراتورهای جریان مستقیم	۱۱ - ۲ - سیم‌پیچی آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم
۱۳۸	۷ - ژنراتور جریان مستقیم با تحریک مستقل ..	۹۴
۱۳۹	۸ - راهاندازی ژنراتور تحریک مستقل ..	۹۵ - ۲ - روش‌های ترسیم سیم‌پیچی آرمیچر ..
۱۳۹	۹ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور تحریک مستقل	۹۸ - ۲ - گام‌های سیم‌پیچی آرمیچر ..
۱۴۲	پرسش ۳ - ۳	پرسش ۷ - ۲
۱۴۳	تمرین ۲ - ۳	تمرين ۷ - ۲
۱۴۳	۱۰ - ۳ - منحنی مشخصه بی‌باری ژنراتور تحریک مستقل	۱۴ - ۲ - روش‌های سیم‌پیچی آرمیچر
۱۴۷	۱۱ - ۳ - منحنی مشخصه بارداری ژنراتور تحریک مستقل	پرسش ۸ - ۲
	۱۴۷	تمرين ۸ - ۲
		پرسش ۹ - ۲
		تمرين ۹ - ۲
		۱۱۳ - ۲ - کمیت‌های الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر ..

۱۲ - ۳ - کاربرد ژنراتور تحریک مستقل	۱۵۰
پرسش ۴ - ۳	۱۵۰
تمرین ۳ - ۳	۱۵۱
۱۳ - ۳ - ژنراتور جریان مستقیم با تحریک شنت ...	۱۵۱
۱۴ - ۳ - راهاندازی ژنراتور شنت	۱۵۳
۱۵ - ۳ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور شنت	۱۵۴
پرسش ۵ - ۳	۱۵۶
تمرین ۴ - ۳	۱۵۷
۱۶ - ۳ - منحنی مشخصه بی‌باری ژنراتور شنت	۱۵۸
۱۷ - ۳ - منحنی مشخصه بارداری ژنراتور شنت	۱۵۸
۱۸ - ۳ - کاربرد ژنراتور شنت	۱۶۰
پرسش ۶ - ۳	۱۶۰
تمرین ۵ - ۳	۱۶۰
۱۹ - ۳ - ژنراتورهای جریان مستقیم با تحریک سری	۱۶۱
۲۰ - ۳ - راهاندازی ژنراتور سری	۱۶۱
۲۱ - ۳ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور سری	۱۶۲
پرسش ۷ - ۳	۱۶۴
تمرین ۶ - ۳	۱۶۵
۲۲ - ۳ - منحنی مشخصه بی‌باری ژنراتور سری	۱۶۵
۲۳ - ۳ - منحنی مشخصه بارداری ژنراتور تحریک سری	۱۶۵
۲۴ - ۳ - کاربرد ژنراتور سری	۱۶۸
پرسش ۸ - ۳	۱۶۸
تمرین ۷ - ۳	۱۶۸
۲۵ - ۳ - ژنراتورهای جریان مستقیم با تحریک کمپوند	۱۶۹
۲۶ - ۳ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند	۱۷۰
۲۷ - ۳ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند اضافی با شنت کوتاه	۱۷۲
۲۸ - ۳ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند نقصانی	۱۷۴
۲۹ - ۳ - راهاندازی و شرایط راهاندازی ژنراتور کمپوند	۱۷۴
۳۰ - ۳ - بهره‌برداری از ژنراتور کمپوند اضافی	۱۷۴
۳۱ - ۳ - بهره‌برداری از ژنراتور کمپوند نقصانی	۱۷۵
پرسش ۹ - ۳	۱۷۵
تمرین ۸ - ۳	۱۷۶
۳۲ - ۳ - منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند اضافی	۱۷۶
۳۳ - ۳ - کاربرد ژنراتور کمپوند اضافی	۱۷۸
۳۴ - ۳ - منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند نقصانی	۱۷۸
۳۵ - ۳ - کاربرد ژنراتور کمپوند نقصانی	۱۸۰
پرسش ۱۰ - ۳	۱۸۰
۳۶ - ۳ - تنظیم ولتاژ ژنراتورهای جریان مستقیم	۱۸۰
پرسش ۱۱ - ۳	۱۸۲
فصل چهارم - موتورهای جریان مستقیم	۱۸۳
هدفهای رفتاری	۱۸۳
مقدمه	۱۸۴
۱ - ۴ - پخش توان و تلفات در موتورهای جریان مستقیم	۱
۱۸۵	
۲ - تلفات کل موتورهای جریان مستقیم	۱۸۷
۳ - بازده موتورهای جریان مستقیم	۱۸۷
۴ - گشتاور موتورهای جریان مستقیم	۱۸۸
پرسش ۱ - ۴	۱۸۹
تمرین ۱ - ۴	۱۹۰

۱۲ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک سری	۲۰۷	۵ - ۴ - پدیده مهار گسستگی در موتورهای جریان
تمرين ۵ - ۴ تمرین ۵ - ۴	۲۰۹	مستقیم ۱۹۱
پرسش ۶ - ۴ پرسش ۶ - ۴	۲۱۲	۶ - ۴ - علامت اختصاری و مدار الکتریکی معادل موتورهای
۱۳ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک کمپوند	۲۱۳	جریان مستقیم ۱۹۱
تمرين ۶ - ۴ تمرین ۶ - ۴	۲۱۹	۷ - ۴ - مشخصات موتورهای جریان مستقیم ۱۹۲
پرسش ۷ - ۴ پرسش ۷ - ۴	۲۲۲	پرسش ۲ - ۴ ۱۹۳
۱۴ - ۴ - راهاندازی موتورهای جریان مستقیم	۲۲۳	تمرين ۲ - ۴ ۱۹۴
پرسش ۸ - ۴ پرسش ۸ - ۴	۲۲۵	۸ - ۴ - طبقه‌بندی موتورهای جریان مستقیم ۱۹۴
۱۵ - ۴ - کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم	۲۲۶	۹ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با آهنربای دائم .
پرسش ۹ - ۴ پرسش ۹ - ۴	۲۲۷	پرسش ۳ - ۴ ۱۹۵
۱۶ - ۴ - تغییر جهت گردش موتورهای جریان مستقیم	۲۲۸	۱۰ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل
۱۷ - ۴ - ترمز در موتورهای جریان مستقیم	۲۳۰	تمرين ۳ - ۴ ۱۹۶
پرسش ۱۰ - ۴ پرسش ۱۰ - ۴	۲۳۲	پرسش ۴ - ۴ ۱۹۸
منابع	۲۳۴	۱۱ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک شنت
		تمرين ۴ - ۴ ۲۰۳
		پرسش ۵ - ۴ ۲۰۵
		۲۰۶ پرسش ۵ - ۴

مقدمه

ماشین‌های الکتریکی نقش ارزنده‌ای در زندگی بشر و گرداندن چرخ صنعت ایفا می‌کنند. هدف اصلی این کتاب ایجاد پایه‌ای قوی در اصول بنیادی ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم مبتنی بر شواهد فیزیکی و روش‌های تحلیل مدار الکتریکی معادل ماشین است.

تسلط بر مطالب ارائه شده، اساس درک بسیاری از کاربردهای واقعی ماشین‌های الکتریکی را فراهم می‌سازد؛ هر تکنسین برق در کارهای صنعتی خود با ماشین‌های الکتریکی سر و کار خواهد داشت به طوری که یا می‌باشد ماشین‌های الکتریکی را راهاندازی کند یا تعمیرات آنها را انجام دهد. از این رو این درس اهمیت ویژه‌ای دارد.

در ضمن در فصل‌های سوم و چهارم آزمایش‌های ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم ارائه شده است تا هنرجویان در دوره کارданی در انجام آنها دچار مشکل نشوند. بر خود لازم می‌دانم از زحمات اعضای کمیسیون تخصصی رشته برق تشکر نمایم. همچنین از رهنمودهای اساتید محترم آقایان دکتر مطیع بیرجندی، مهندس حیدری، مهندس عراقی و مهندس خدادادی کمال تشكر و سپاسگزاری را دارم. همچنین همکاران محترم می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس الکترونیکی Torkamani-44@yahoo.com ارسال نمایند.

مؤلف

هدف کلی: تحلیل ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم

فصل اول

الکترومغناطیس

هدفهای رفتاری

پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- الکترومغناطیس را تعریف کند.
- میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان را تعریف کند.
- رابطه میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان را توضیح دهد.
- میدان مغناطیسی اطراف سیم‌پیچ حامل جریان را تعریف کنید.
- رابطه میدان مغناطیسی اطراف سیم‌پیچ حامل جریان را توضیح دهد.
- کمیت‌های مغناطیسی را نام ببرد.
- نیروی محرکه مغناطیسی را تعریف کند.
- رابطه نیروی محرکه مغناطیسی را توضیح دهد.
- شدت میدان مغناطیسی را تعریف کند.
- رابطه شدت میدان مغناطیسی را توضیح دهد.
- فوران مغناطیسی را تعریف کند و واحدهای آن را نام ببرد.
- چگالی میدان مغناطیسی را تعریف کند و رابطه آن را توضیح دهد.
- ضریب نفوذ میدان مغناطیسی و رابطه آن را توضیح دهد.
- ضریب نفوذ میدان مغناطیسی در خلأ را تعریف کند و عدد خاص آن را بیان کند.
- ضریب نفوذ میدان مغناطیسی نسبی را تعریف کند و رابطه آن را توضیح دهد.
- ضریب نفوذ نسبی را در مواد مختلف با یکدیگر مقایسه کند.
- منحنی مغناطیسی مواد را توضیح دهد و با استفاده از آن، اطلاعات مورد نیاز را استخراج کند.
- پس‌ماند مغناطیسی را تعریف کند.
- اثر و منحنی هیسترزیس را توضیح دهد.
- منحنی هیسترزیس را در مواد مغناطیسی سخت، نرم و فریت توضیح دهد.

- منحنی‌های هیسترزیس را در مواد مغناطیسی سخت، نرم و فریت مقایسه کند.
- مدارهای مغناطیسی را تعریف کند و اجزای آن را نام ببرد.
- مقاومت مغناطیسی را تعریف کند و رابطه آن را توضیح دهد.
- مقاومت مغناطیسی یک مدار مغناطیسی با فاصله هوایی را تعریف کند و رابطه آن را توضیح دهد.
- اجزای یک مدار مغناطیسی ساده را با یک مدار الکتریکی ساده مقایسه کند.
- روابط حاکم بر مدار مغناطیسی ساده را با مدار الکتریکی ساده مقایسه کند.
- یک مدار مغناطیسی ساده را به یک مدار الکتریکی ساده تبدیل و شکل آن را رسم کند.
- روابط حاکم بر مدار مغناطیسی ساده را با کمک قانون نیروی محرکه مغناطیسی تحلیل نماید.
- روابط حاکم بر مدار مغناطیسی ساده با فاصله هوایی را به کمک قانون نیروی محرکه مغناطیسی تحلیل نماید.
- کاربردهایی از الکترومغناطیس را بیان کند.
- پرسش‌های مربوط به این فصل را پاسخ دهد.
- تمرین‌های مربوط به این فصل را حل نماید.

مقدمه

دو علم الکتریسیته و مغناطیس را به یکدیگر مربوط ساخت. برای تشریح رابطه بین جریان الکتریکی و مغناطیس نظریه‌ای به وجود آمده است که به آن نظریه الکترو مغناطیس^۲ می‌گویند. تأثیر میدان مغناطیسی اطراف یک هادی حامل جریان بر عقربه قطب‌نما در شکل (۱ - ۱) نشان داده شده است.



شکل ۱-۱

مشاهده می‌شود عقربه قطب‌نما، عمود بر هادی

در جهان امروز، بشر به طرز عجیبی به الکتریسته وابسته می‌باشد و بدون آن، زندگی بشر متمدن تقریباً غیرممکن است. اما باید خاطر نشان ساخت که پدیده جادویی مغناطیس نیز نقش بسیار عمدہ‌ای در زندگی بشر ایفا می‌کند. بدون پدیده مغناطیس لوازم الکتریکی و الکترومکانیکی از قبیل موتورهای الکتریکی، ترانسفورمراه و ژنراتورها قادر به کار نخواهند بود. به طور کلی می‌توان گفت با آن که بشر به الکتریسیته وابستگی شدید پیدا کرده است ولی در بیشتر موارد بدون پدیده مغناطیس قادر به استفاده از الکتریسیته نخواهد بود و بدون پدیده مغناطیس زندگی بشر متمدن غیرممکن خواهد بود.

در سال ۱۸۲۰ میلادی فیزیکدان دانمارکی به نام اوستد^۱ برای اولین بار متوجه شد که جریان الکتریکی می‌تواند آثار مغناطیسی بوجود آورد. این کشف مهم

مغناطیسی است. با ورود فناوری نانو به علم و صنعت مغناطیس، بهبود زیادی در کیفیت مغناطیس‌ها ایجاد شده است و مغناطیس‌هایی با ابعاد کوچک و نیروی مغناطیسی بزرگ ساخته شده‌اند.

جريان قرار می‌گیرد. وقتی جهت جريان الکتریکی در هادی تغییر داده شود عقربه نیز می‌گردد و جهت آن تغییر می‌کند.


یکی از حوزه‌هایی که انتظار می‌رود فناوری نانو^۱ اثر فراوانی بر پیشرفت آن داشته باشد، مغناطیس‌ها و مواد

هانس کریستن اورستد



داروساز، فیزیکدان و اندیشمند نابغه دانمارکی در سال ۱۷۷۷ دیده به جهان گشود. پدرش داروخانه داشت، بنابراین او در کودکی با بسیاری از مواد آشنایی پیدا کرد که این آشنایی سبب تحصیل در همین رشته شد. وی در سال ۱۷۹۹ در سن ۲۲ سالگی به اخذ درجه دکترا در داروشناسی نایل گردید. و در سال ۱۸۰۶ با سمت استاد عالی استخدام شد و در سال ۱۸۲۹ به ریاست مؤسسه پلی‌تکنیک کپنه‌اگن منصوب گردید.

منبع: کتاب زندگی‌نامه دانشمندان جهان

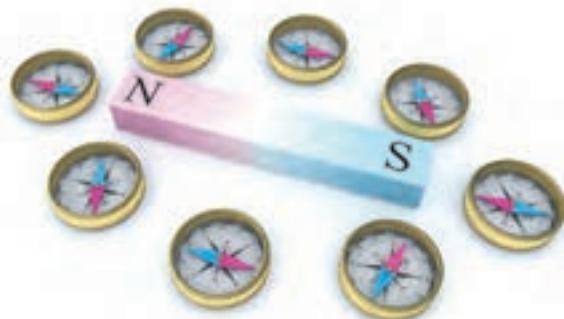


شکل ۱-۲

۱-۱- میدان مغناطیسی

در فضای اطراف یک آهنربا یا مغناطیس طبیعی خاصیتی وجود دارد که ذرات آهن را به خود جذب می‌کند. به این فضا «میدان مغناطیسی»^۲ می‌گویند. میدان مغناطیسی بر قطب‌نما تأثیر می‌گذارد و باعث انحراف آن می‌شود پس با حرکت دادن یک قطب‌نما در اطراف یک آهنربا می‌توان به وجود میدان مغناطیسی پی برد (شکل ۲ - ۱).

با قرار دادن یک مقوا بر روی یک آهنربا و پاشیدن براده‌های آهن به روی مقوا می‌توان خطوط نیروی میدان مغناطیسی را مشاهده کرد. شکل (۳ - ۱) هر خط نیروی میدان مغناطیسی را یک ماکسول^۳ (max) می‌گویند.

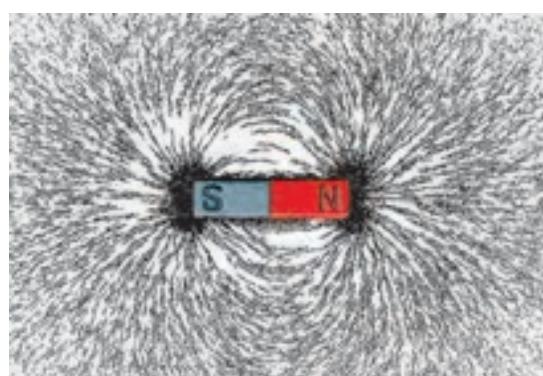


شکل ۳ - ۱



جیمز کلارک ماکسول در ۱۳ نوامبر سال ۱۸۳۱ در ادینبرای اسکاتلند متولد شد. از کودکی به ریاضیات و فیزیک علاقه فراوان داشت، در سال ۱۸۴۷ وارد دانشگاه ادینبرای شد و در ۱۸۵۰ به دانشگاه کمبریج رفت و در سال ۱۸۵۴ از تحصیل فراغت یافت.


ماکسول از سال ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۵ استاد کالج مارشال در آبردین و کالج کینگ لندن بود، وی در سال ۱۸۷۳ کتابی به نام دوره الکتریسیته و مغناطیس منتشر کرد و بلافاصله به سمت استاد کرسی فیزیک دانشگاه انتخاب شد. ولی عمر وی کوتاه بود و در سال ۱۸۷۹ در سن ۴۹ سالگی وفات یافت.

منبع www.roshd.ir

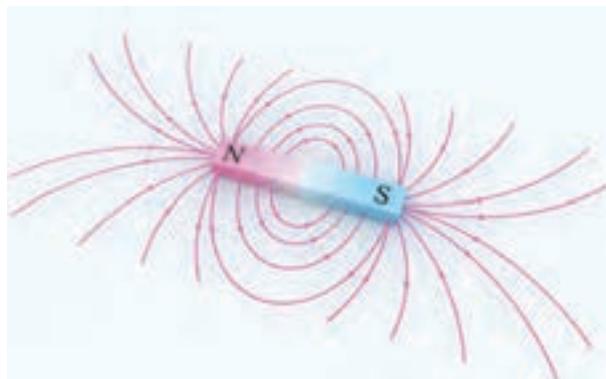

شکل ۵ - خطوط نیروی میدان مغناطیسی

خطوط نیروی میدان مغناطیسی در دو نقطه معین از میدان مغناطیسی دارای فشردگی بیشتری نسبت به سایر نقاط است این نقاط را قطب‌های مغناطیسی^۱ می‌نامند و با حروف *N* و *S* آنها را نشان می‌دهند. اثر جذب در قطب‌های میدان مغناطیسی بسیار قوی‌تر از سایر نقاط میدان مغناطیسی است (شکل ۴ - ۱).

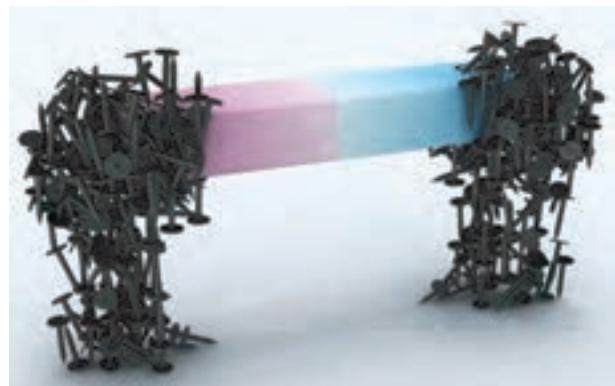

شکل ۴ - ۱

در شکل (۳ - ۱) خطوط نیروی میدان مغناطیسی اطراف یک آهن‌ربا نمایش داده شده است. به مجموع خطوط نیروی میدان مغناطیسی اطراف یک مغناطیس یا آهن‌ربا «فوران» یا «شار مغناطیسی^۲» می‌گویند و آن را با Φ نشان می‌دهند.^۳

واحد فوران مغناطیسی ولت.ثانیه (*V.sec*) است که اصطلاحاً به آن وبر *wb* می‌گویند. یک وبر^۴ برابر با 10^8

خطوط نیروی میدان مغناطیسی هیچگاه یکدیگر را قطع نمی‌کنند. بنا به قرارداد از قطب *N* بیرون می‌آیند و پس از امتداد در فضای اطراف آهن‌ربا به قطب *S* وارد می‌شوند (شکل ۵ - ۱).

کوچکتر آن میلی وبر mwb می باشد. یک وبر برابر با 10^3 میلی وبر است. یعنی:

$$1[wb] = 10^3[mwb] \quad (1-2)$$

خط نیروی میدان مغناطیسی یا ماکسول است. پس:


$$1[v.sec] = 1[wb] = 10^3[max] \quad (1-1)$$

واحد رایج فوران مغناطیسی وبر wb است و واحد



ویلهلم وبر

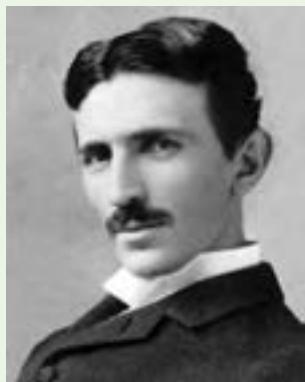ویلهلم وبر در سال ۱۷۹۵ میلادی در آلمان به دنیا آمد. وی فیزیکدان بود و شهرتش به مطالعات در زمینه مغناطیس مربوط می شود. وبر در سال ۱۸۷۸ میلادی دیده از جهان فرو بست.



نیکولا تسلا

نیکولا تسلا در سال ۱۸۵۶ در امپراتوری اتریش - مجارستان متولد شد و در سال ۱۸۸۴ به عنوان یک فیزیکدان به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. او پیشگام تولید، انتقال و استفاده از جریان الکتریکی متناوب شد. در سال ۱۸۸۸ شرکت وستینگهاوس امتیاز تسلا شامل موتور و ژنراتور الکتریکی را خرید و این شرکت از سیستم جریان متناوب تسلا برای روشنایی استفاده کرد.

تسلا در طی زندگی اش یک میراث حقیقی از اختراعات به جای گذاشت که امروزه هنوز جذاب هستند. جهان به افتخار نام او نام واحد چگالی شار مغناطیسی را تسلا گذاشت. نیکولا تسلا در سال ۱۹۴۳ در اتاق یک هتل در شهر نیویورک دیده از جهان فرو بست.

$$\frac{1wb}{\varphi} = \frac{10^3 mwb}{2/5 mwb}$$

$$\varphi = \frac{2/5 \times 1}{10^3}$$

$$\varphi = 2/5 \times 1 \times 10^{-3}$$

$$\varphi = 2/5 \times 10^{-3}[wb]$$

مثال ۱-۱ - فوران مغناطیسی یک آهنربا ۲/۵ میلی وبر [mwb] است. فوران این آهنربا چند ماکسول [max] است؟
حل:

- با استفاده از تناسب، واحد فوران را به وبر تبدیل می کنیم.

قطب A آهنربای شکل (ب - ۶ - ۱) نسبت به شکل (الف - ۶ - ۱) فشرده و متراکمتر می‌باشد، لذا میدان مغناطیسی آن قوی‌تر است. در واقع میدان مغناطیسی این دو آهنربا با یکدیگر تفاوت دارند. برای نشان دادن این تفاوت، کمیتی به نام «چگالی فوران مغناطیسی»^۱ تعریف می‌شود و آن را با B نشان می‌دهند.

چگالی فوران مغناطیسی B کمیتی است که تراکم یا فشردگی خطوط میدان مغناطیسی در سطح مقطع A را نشان می‌دهد. اگر سطح مورد نظر واحد انتخاب شود، «فوران عبوری از واحد سطح را چگالی فوران مغناطیسی» تعریف می‌کنند.

چگالی فوران مغناطیسی از رابطه (۳ - ۱) به دست می‌آید.

$$B = \frac{\varphi}{A} \quad (1-3)$$

در این رابطه:

φ فوران مغناطیسی بر حسب وبر wb
A مساحت مقطعی که فوران مغناطیسی φ از آن
می‌گذرد بر حسب مترمربع m^2

B چگالی فوران مغناطیسی بر حسب
و بر مترمربع $\left[\frac{wb}{m^2} \right]$

واحد چگالی فوران مغناطیسی B و بر مترمربع $\left[\frac{wb}{m^2} \right]$ است که اصطلاحاً به آن Tesla [T] می‌گویند و واحد کوچک‌تر آن ماکسول بر سانتی‌مترمربع $\left[\frac{max}{cm^2} \right]$ است که اصطلاحاً به آن گاوس [G] گفته می‌شود.
پس:

$$1 \left[\frac{wb}{m^2} \right] = 1 [T] = 10^4 [G] \quad (1-4)$$


- یک وبر برابر با 10^8 خط نیروی میدان مغناطیسی يا ماکسول max است.

$$\begin{aligned} \frac{1wb}{2/5 \times 10^{-3}} &= \frac{10^8 max}{\varphi} \\ \varphi &= \frac{2/5 \times 10^{-3} \times 10^8}{1} \\ \varphi &= 2/5 \times 10^5 = 250000 [max] \end{aligned}$$

يا به عبارتی در اطراف اين آهنربا ۲۵۰۰۰۰ خط نیروی میدان مغناطیسی وجود دارد.

۳ - ۱ - چگالی فوران مغناطیسی

دو آهنربا با ابعاد مشابه و فوران‌های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ماکسول که سطح مقطع قطب آنها با A مشخص می‌باشد در شکل (۶ - ۱) نشان داده شده است.

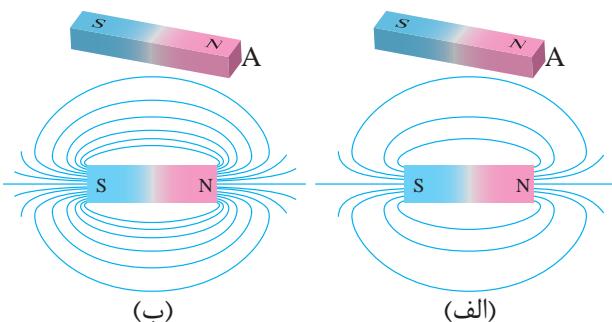

شکل ۶ - ۱

میدان مغناطیسی آهنربای شکل (الف - ۶ - ۱) در سطح مقطع قطب خود ۱۰۰۰ و میدان مغناطیسی آهنربای شکل (ب - ۶ - ۱) در سطح مقطع قطب خود ۲۰۰۰ خط نیرو جای داده است. سطح مقطع قطب هر دو آهنربا برابر است، اما آهنربای شکل (ب - ۶ - ۱) خطوط نیروی مغناطیسی یا فوران مغناطیسی بیشتری در سطح مقطع قطب A خود جای داده است. به عبارتی فوران مغناطیسی در سطح مقطع

گاووس



کارل فردریش گاووس در سال ۱۷۷۷ میلادی در آلمان به دنیا آمد. معاصرانش او را سلطان ریاضیدانان می‌نامیدند. استعداد ریاضی گاووس از دوران کودکی ظاهر شد. خود او، وقتی دوران کودکی اش را به یاد می‌آورد، به شوخی می‌گفت: «من شمردن را پیش از حرف زدن یاد گرفتم» او آموزش عالی خود را در دانشگاه گوتینگن گذراند. بعدها به مدت ۵۰ سال، کرسی استادی همین دانشگاه را به عهده داشت. گاووس در سال ۱۸۵۵ درگذشت.

$$\frac{1m^3}{A} = \frac{10^6 mm^3}{200 mm^3}$$

$$A = \frac{200 \times 1}{10^6} = 200 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-4} [m^2]$$

- واحد فوران مغناطیسی به ویر تبدیل می‌شود:

$$\frac{1wb}{\varphi} = \frac{10^3 mwb}{0.02 mwb}$$

$$\varphi = \frac{0.02 \times 1}{10^3} = 0.02 \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-5} [wb]$$

- از رابطه (۳ - ۱) چگالی فوران مغناطیسی به دست می‌آید:


$$B = \frac{\varphi}{A} = \frac{2 \times 10^{-5}}{2 \times 10^{-4}} = 0.1 \left[\frac{wb}{m^2} \right] = [T]$$

- واحد چگالی فوران مغناطیسی به گاووس تبدیل می‌شود:

$$\frac{1T}{0.1T} = \frac{10^4 G}{B}$$

$$B = \frac{0.1 \times 10^4}{1} = 0.1 \times 10^4 = 1000 [G]$$

مثال ۲ - ۱ - آهنربایی با فوران مغناطیسی
۰/۰۲ مطابق شکل (۷ - ۱) در نظر است. چگالی فوران مغناطیسی در سطح مقطع A هسته چند گاووس می‌باشد؟ در صورتی که $a=10mm$ و $b=20mm$ باشد.

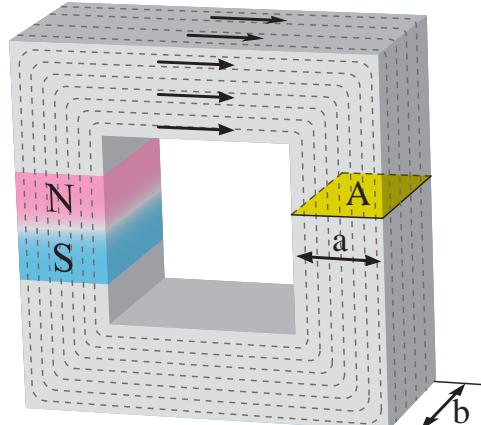

شکل ۷ - ۱

: حل


- سطح مقطع A برابر است با:

$$A = a.b = 10 \times 20 = 200 [mm^2]$$

- واحد سطح مقطع به متر مربع تبدیل می‌شود:

پرسش ۱ - ۱

۲- آهنربایی با چگالی فوران مغناطیسی $G = 10000$ مطابق شکل (۱ - ۸) در نظر است. فوران مغناطیسی در سطح مقطع A هسته چند میلی وبر است؟

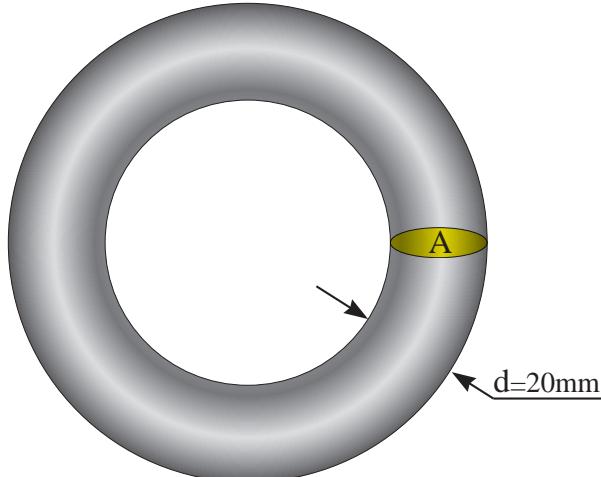

شکل ۱ - ۸

۴ - ۱ - میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی

جریان الکتریکی، میدان مغناطیسی تولید می‌کند. اورستد اولین کسی بود که به بررسی ارتباط بنیادی میان جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی پرداخت و نظریه الکترومغناطیس را ارائه کرد. وی برای تشریح این نظریه با قرار دادن یک عقربه مغناطیسی در تمام نقاط مختلف اطراف یک هادی حامل جریان مطابق شکل (۱ - ۹) مشاهده کرد عبور جریان الکتریکی باعث انحراف عقربه مغناطیسی می‌شود و با تغییر جهت جریان الکتریکی در هادی، جهت عقربه‌های مغناطیسی تغییر می‌کند.

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱- نظریه الکترومغناطیس رابطه و را تشریح می‌کند.
- ۲- میدان مغناطیسی بر قطب‌نما تأثیر
- ۳- به مجموع خطوط نیروی مغناطیسی اطراف یک میدان مغناطیس یا گویند.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱- در فضای اطراف یک آهنربا خاصیتی وجود دارد که ذرات آهن را به خود جذب می‌کند.

صحیح غلط

- ۲- واحد فوران ولت ثانیه یا تسللا است.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

- ۱- قطب‌های مغناطیسی را تعریف کنید.
- ۲- چگالی فوران مغناطیسی را تعریف کنید.
- ۳- واحد هر یک از کمیت‌های زیر را بنویسید.

الف - فوران

ب - چگالی فوران مغناطیسی

ج - خطوط نیروی مغناطیسی

تمرین ۱ - ۱

- ۱- یک آهنربا 40000 خط نیروی میدان مغناطیسی دارد. فوران این آهنربا چند میلی وبر است؟



شکل ۱-۹

شست^۱ نیز استفاده کرد. برای این منظور مطابق شکل (۱۰ - ۱) باید شست دست راست را در جهت جریان الکتریکی هادی قرار داد تا بقیه انگشتان به صورت بسته، جهت میدان الکترومغناطیسی را نشان دهند.

مشاهده می کنید مانند جهت جریان می توان جهت میدان مغناطیسی را نیز به کمک نقطه (•) و ضربدر (×) مشخص کرد.


جهت میدان الکترومغناطیسی به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد.

۱-۵ - جهت میدان الکترو مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی

برای تعیین جهت میدان الکترومغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی علاوه بر استفاده از عرقیه مغناطیسی مطابق شکل (۹ - ۱) می توان از قانون




شکل ۱-۱۰

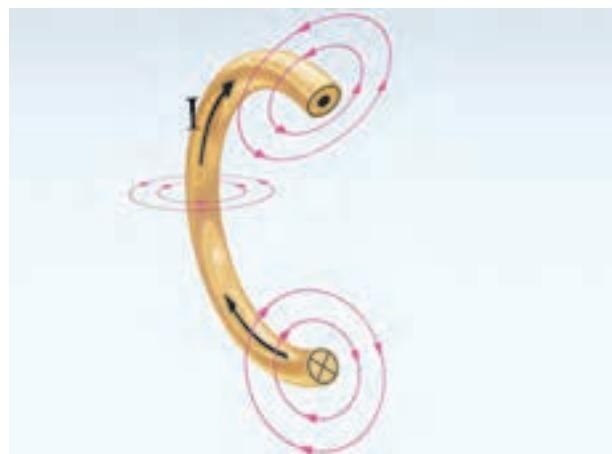

دو ناحیه A_1 و A_2 با مقاطع مساوی به فاصله r_1 و r_2 از هادی در سطح مقطع A بزرگنمایی شده‌اند. چگالی فوران مغناطیسی ناحیه A_1 که در فاصله دورتری نسبت به ناحیه A_2 از هادی واقع است کمتر می‌باشد. پس با افزایش فاصله از هادی حامل جریان، میدان مغناطیسی ضعیفتر می‌شود و چگالی فوران مغناطیسی B کاهش می‌یابد.

۶-۱- چگالی فوران مغناطیسی اطراف یک هادی حامل جریان الکتریکی


اورستد در ادامه آزمایش‌های خود، هادی حامل جریان الکتریکی را از میان یک صفحه مقوایی عبور داد و بر روی صفحه مقوایی برآدهای آهن پاشید (شکل ۱۱-۱).

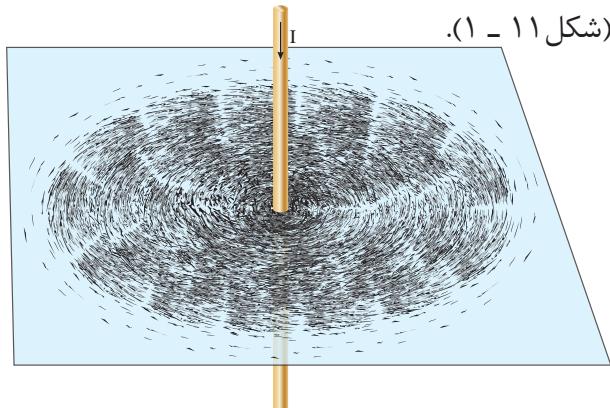

شکل ۱۱-۱


۷-۱- مقدار چگالی فوران مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی

آمپر^۱ و ماکسول دانشمندانی بودند که ثابت کردند چگالی فوران مغناطیسی B اطراف هادی حامل جریان با شدت جریان الکتریکی هادی نسبت مستقیم و با فاصله از هادی نسبت عکس دارد و رابطه (۵-۱) را برای تعیین مقدار چگالی فوران مغناطیسی B در نقطه‌ای به فاصله r از یک هادی حامل جریان به شدت I را بر اساس شکل (۱۳-۱) ارائه کردند.

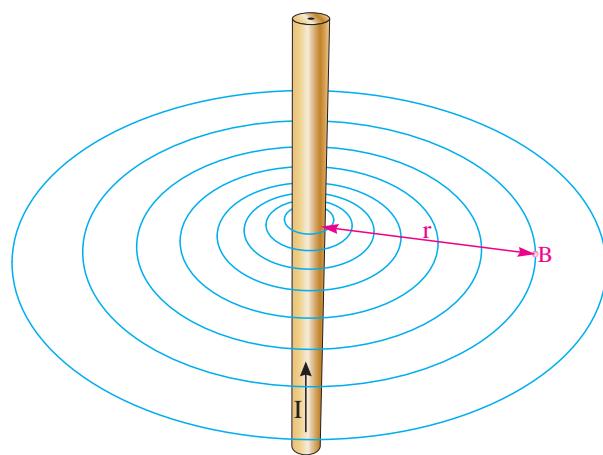

شکل ۱۳-۱

وی مشاهده کرد برآدهای آهن در مسیرهای دایره‌ای منظم شدند و هرچه از هادی فاصله می‌گیرند از فشردگی آنها کاسته می‌شود و این پدیده، در سرتاسر طول هادی صادق است. برای درک این پدیده برشی از فضای اطراف هادی در سطح مقطع A در شکل (۱۲-۱) نشان داده شده است.

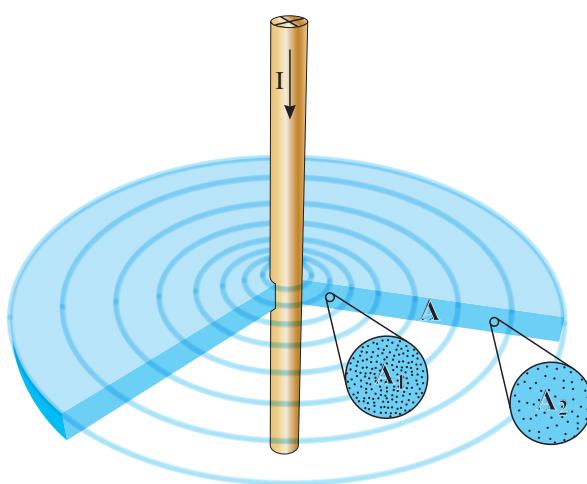

شکل ۱۲-۱

Ampere .

حل:

- واحد فاصله بر حسب متر تبدیل می‌شود.

$$B = k \frac{I}{r} \quad (1-5)$$

$$\frac{1m}{r} = \frac{100cm}{1cm}$$

$$r = \frac{1 \times 1}{100} = 0.01m$$

- چگالی میدان مغناطیسی از رابطه (۱ - ۵) به دست می‌آید:

$$B = k \frac{I}{r}$$

$$B = 2 \times 10^{-7} \times \frac{10}{0.01} = 2 \times 10^{-4} \left[\frac{wb}{m^2} \right] = [T]$$

- واحد چگالی فوران مغناطیسی به گوس تبدیل می‌شود:

$$\frac{1T}{2 \times 10^{-4} T} = \frac{10^4 G}{B}$$

$$B = \frac{2 \times 10^{-4} \times 10^4}{1} = 2[G]$$

در این رابطه:

B چگالی فوران میدان مغناطیسی
بر حسب $\left[\frac{wb}{m^2} \right]$

K ضریبی است که به محیط اطراف هادی بستگی دارد و برای هوا مقدار آن 2×10^{-7} بر حسب $[A.m]$ است.

I شدت جریان الکتریکی هادی بر حسب [A]

r فاصله از هادی بر حسب [m]

مثال ۳ - ۱ - چگالی فوران میدان مغناطیسی در نقطه‌ای به فاصله ۱ cm از هادی حامل جریان A چند گاوس است؟



آمپر

آندره آمپر در سال ۱۷۷۵ در شهر لیون فرانسه به دنیا آمد. در سال ۱۸۰۹ سمت استادی آنالیز و مکانیک پلی‌تکنیک را به دست آورد. وی در سال ۱۸۳۶ به دنبال کار مداوم که روح و تن او را خسته و فرسوده کرده بود در گذشت.

هر نقطه از اطراف هادی متغیر و کم است. اگر هادی حامل جریان الکتریکی به صورت سیم‌پیچ^۱ در آورده شود ضمن اینکه میدان الکترو مغناطیسی در درون سیم‌پیچ متمرکز می‌شود، چگالی فوران مغناطیسی B نیز افزایش می‌یابد (شکل ۱۴ - ۱).


۸ - ۱ - میدان الکترومغناطیسی سیم‌پیچ حامل جریان الکتریکی

میدان الکترومغناطیسی هادی حامل جریان الکتریکی در سرتاسر دو طرف هادی توزیع می‌شود و متمرکز نیست و مقدار چگالی فوران مغناطیسی B در

Winding .۱


۱-۹-جهت میدان الکترومغناطیسی سیم پیچ حامل جریان الکتریکی

جهت میدان الکترومغناطیسی سیم پیچ حامل جریان الکتریکی از قاعده دست راست^۳ تعیین می شود. بدین منظور مطابق شکل (۱-۱۶) اگر انگشتان دست راست در جهت جریان الکتریکی سیم پیچ قرار گیرد شست، جهت میدان الکترومغناطیسی را نشان می دهد. با تعیین جهت میدان الکترومغناطیسی محل قطب های N و S مشخص می شود. طبق قرارداد محل خروج فوران مغناطیسی را با حرف N و محل ورود آن را با حرف S نشان می دهند.

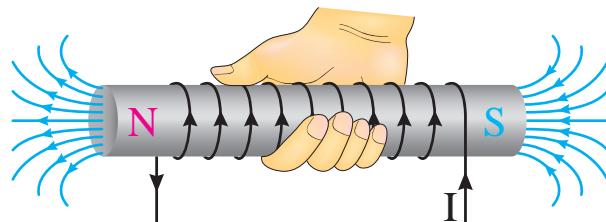


شکل ۱-۱۶

جهت میدان مغناطیسی سیم پیچ نیز تابع جهت جریان سیم پیچ است و با تغییر جهت جریان، جهت میدان مغناطیسی تغییر می کند (شکل ۱-۱۷).

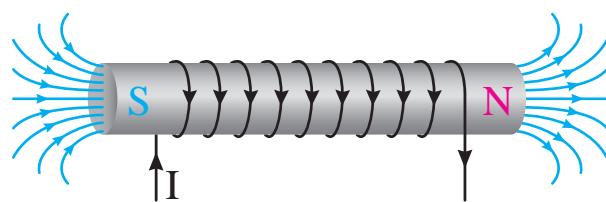


شکل ۱-۱۷

مثال ۴-۱- سیم پیچ حامل جریان الکتریکی شکل (۱-۱۸) میدان الکترومغناطیسی با فوران mwb ۳/۱۴ در هسته تولید می کند. چگالی فوران مغناطیسی در هسته چند تسلای است؟

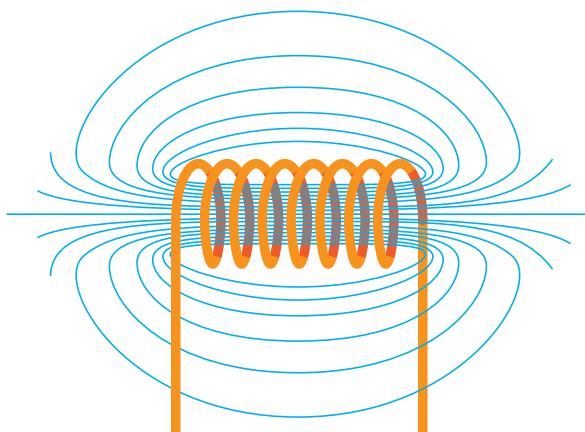

شکل ۱-۱۴

با قرار دادن سیم پیچ بر روی یک هسته از جنس مواد فرومغناطیس^۱ مطابق شکل (۱-۱۵) و عبور جریان الکتریکی از آن، میدان الکترومغناطیسی با چگالی B بیشتری نسبت به سیم پیچ با هسته هوا ایجاد می شود. هسته فرومغناطیس باعث می شود، میدان الکترومغناطیسی درون سیم پیچ متتمرکزتر شود، لذا چگالی فوران مغناطیسی افزایش می یابد.

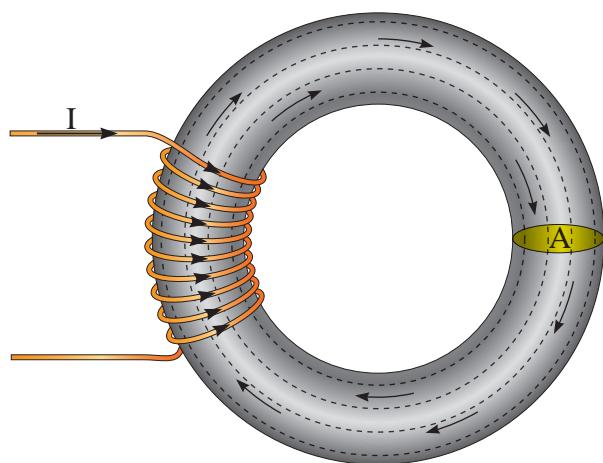

شکل ۱-۱۵

۱. مواد فرومغناطیسی خواص آهنربایی از خود نشان می دهند. آهن و آلیاژهای آهن، مواد فرومغناطیس هستند.

- ۳- جهت میدان الکترومغناطیس سیم پیچ حامل جریان الکتریکی از تعیین می شود.
- ۴- محل خروج فوران مغناطیسی را با حرف نشان می دهند.

پرسش های صحیح، غلط

- ۱- جهت میدان الکترومغناطیس به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد.

صحیح غلط

- ۲- محل ورود فوران مغناطیسی را با حرف N نشان می دهند.

صحیح غلط

- ۳- جهت میدان الکترومغناطیس سیم پیچ، تابع جهت جریان الکتریکی است.

صحیح غلط

پرسش های تشریحی

- ۱- رابطه محاسبه چگالی فوران مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی را بنویسید و اجزای آن را تعریف کنید.


- ۲- جهت میدان الکترومغناطیسی اطراف هادی های شکل های (۱۹ - ۱) و (۲۰ - ۱) را به دست آورید.



شکل ۲۰ - ۱



شکل ۱۹ - ۱

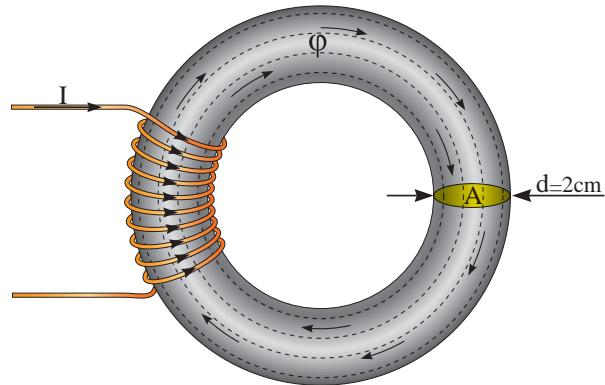

شکل ۱۸ - ۱

حل:

- چگالی فوران از رابطه $B = \frac{\phi}{A}$ به دست می آید.
ابتدا واحد فوران را به وبر تبدیل می کنیم و سپس مساحت سطح مقطع A را محاسبه می کنیم:

$$\frac{1wb}{\phi} = \frac{10^{-3} mwb}{3/14} \Rightarrow \phi = \frac{3/14 \times 1}{10^{-3}} = 3/14 \times 10^{-3} [wb]$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$A = \frac{\pi (2)^2}{4} = 3/14 [cm^2]$$

$$\frac{1m^2}{A} = \frac{10^4 cm^2}{3/14} \Rightarrow A = \frac{1 \times 3/14}{10^4} = 3/14 \times 10^{-4} [m^2]$$

$$B = \frac{\phi}{A}$$

$$B = \frac{3/14 \times 10^{-3}}{3/14 \times 10^{-4}} = 10 \left[\frac{wb}{m^2} \right] = [T]$$

پرسش ۲

پرسش های کامل کردنی

- ۱- جریان الکتریکی میدان تولید می کند.
۲- برای تعیین جهت میدان الکترومغناطیسی اطراف هادی حامل جریان علاوه بر استفاده از می توان از قانون نیز استفاده کرد.

تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ را نیروی محرکه مغناطیسی^۱ گویند و از رابطه (۶ - ۱) به دست می‌آید.

$$\theta = NI \quad (1-6)$$

در این رابطه:

$$\begin{aligned} \theta & \text{ نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر دور } \\ & [A.T] \\ N & \text{ تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ بر حسب دور} \\ I & \text{ شدت جریان الکتریکی سیم‌پیچ بر حسب} \\ & \text{ آمپر } [A] \end{aligned}$$

مقدار نیروی محرکه مغناطیسی تابع شدت جریان الکتریکی سیم‌پیچ و تعداد حلقه‌های آن است.

مثال ۵ - ۱ - از یک سیم‌پیچ با ۵۰۰۰ دور، جریان الکتریکی ۱۰ آمپر می‌گذرد. نیروی محرکه مغناطیسی آن چند آمپر است؟

حل:

$$\theta = NI$$

$$\theta = 5000 \times 10 = 50000 [A.turn]$$


۳- میدان مغناطیسی هادی حامل جریان الکتریکی و سیم‌پیچ حامل جریان الکتریکی را با یکدیگر مقایسه کنید.

۴- نقش هسته فرومغناطیس را در سیم‌پیچ شرح دهید.

تمرین ۲ - ۱

۱- چگالی فوران مغناطیسی در فاصله ۲ cm از یک هادی حامل جریان T ۳ است. جریان الکتریکی هادی چند آمپر است؟

۲- سیم‌پیچ حامل جریان الکتریکی شکل (۲۱ - ۱) چگالی فوران مغناطیسی ۱ تسللا در هسته ایجاد کرده است. فوران مغناطیسی هسته چند میلی وبر است؟

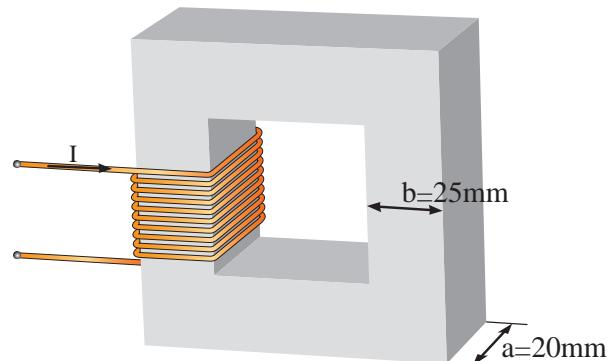

شکل ۲۱ - ۱

۱۰ - نیروی محرکه مغناطیسی سیم‌پیچ حامل جریان الکتریکی

علت ایجاد میدان الکترومغناطیسی شکل (۱۴ - ۱) عبور شدت جریان الکتریکی از حلقه‌های سیم‌پیچ است. میدان الکترومغناطیسی حلقه‌ها با یکدیگر جمع می‌شود و میدان الکترومغناطیسی قوی تولید خواهد شد. حاصل ضرب شدت جریان الکتریکی در


فوران میدان مغناطیسی یک سیم‌پیچ حامل جریان از تمام نقاط سطح مقطع هسته آن می‌گذرد. خطوط نیروی میدان مغناطیسی به موازات یکدیگر، طول مسیر هسته را طی می‌کنند و یکدیگر را قطع نمی‌کنند. شکل (۲۲ - ۱)

۲. در برخی کتب دور را به عنوان واحد نمی‌پذیرند و واحد نیروی محرکه مغناطیسی را [A] معرفی می‌کنند.


Magneto Motive Force .۱
Magnetic Field Intensity .۳

مثال ۱-۶- شدت میدان مغناطیسی شکل

۱ - ۲۳) را به دست آورید.

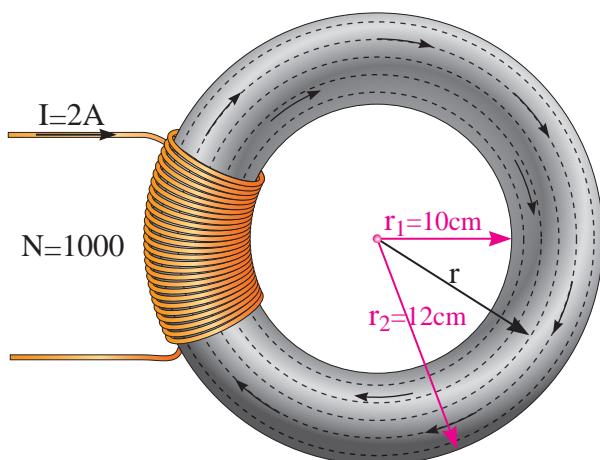

شکل ۱ - ۲۳

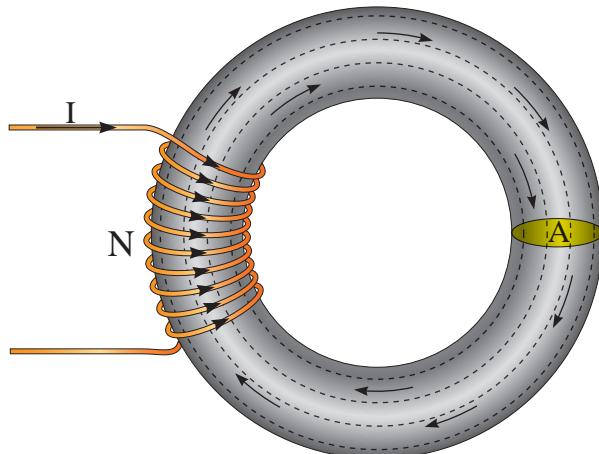

شکل ۱ - ۲۲

نسبت نیروی محرکه مغناطیسی θ به طول متوسط هسته ℓ_C را «شدت میدان مغناطیسی» گویند و آن را با H نمایش می‌دهند و از رابطه (۷ - ۱) به دست می‌آید.

$$H = \frac{\theta}{\ell_C} = \frac{NI}{\ell_C} \quad (1 - 7)$$

در این رابطه:

H شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپر دور بر متر $\left[\frac{A \cdot turn}{m} \right]$
تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ N

طول متوسط هسته بر حسب متر [m]

در رابطه (۷ - ۱) تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ N و طول متوسط هسته ℓ_C مقادیر ثابت هستند و معمولاً این رابطه به صورت (۸ - ۱) نوشته می‌شود:

$$H = \frac{N}{\ell_C} \cdot I \quad (1 - 8)$$

با توجه به رابطه (۸ - ۱) در واقع شدت میدان مغناطیسی H معیاری از اثر جریان الکتریکی برای ایجاد میدان مغناطیسی است.

- شدت میدان مغناطیسی H از رابطه (۷ - ۱) به دست می‌آید:

$$H = \frac{NI}{\ell_C}$$

- طول متوسط هسته ℓ_C به شکل دایره است؛ برای محاسبه آن باید ابتدا شعاع متوسط هسته را به دست

$$r = \frac{r_1 + r_2}{2} = \frac{10 + 12}{2} = 11 \text{ cm} \quad \text{آورده:}$$

- محیط دایره از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\ell = 2\pi r$$

$$\ell_C = 2 \times \pi / 14 \times 11 = 69 / 0.8 \text{ cm}$$

- واحد طول متوسط را به متر تبدیل می‌کنیم:

$$\frac{1 \text{ m}}{\ell_C} = \frac{100 \text{ cm}}{69 / 0.8 \text{ cm}}$$

$$\ell_C = \frac{69 / 0.8 \times 1}{100} = 0.6908 \text{ m}$$

تمرین ۳ - ۱

۱ - نیروی محرکه مغناطیسی یک سیم پیچ 1000 دوری، $[A.turn] 200$ است. شدت جریان الکتریکی سیم پیچ چند آمپر است؟

۲ - شدت میدان مغناطیسی در هسته به طول 20 cm برابر $2000 \left[\frac{A.turn}{m} \right]$ است. اگر سیم پیچ این هسته دارای 4000 دور باشد شدت جریان الکتریکی آن چند آمپر است؟

۱ - ۱ - ضریب نفوذ مغناطیسی

نسبت چگالی فوران مغناطیسی B به شدت میدان مغناطیسی H را «ضریب نفوذ مغناطیسی»^۱ تعریف می کنند و آن را با μ نمایش می دهند و از رابطه (1) به دست می آید:

$$\mu = \frac{B}{H} \quad (1 - ۹)$$

در این رابطه:

μ ضریب نفوذ مغناطیسی بر حسب ویر بر آمپر دور $\left[\frac{wb}{A.turn.m} \right]$ متر

چگالی فوران مغناطیسی بر حسب ویر بر $\left[\frac{wb}{m^2} \right]$ مترمربع

شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپر دور بر $\left[\frac{A.turn}{m} \right]$ متر

واحد ضریب نفوذ مغناطیسی μ از نسبت واحد چگالی میدان مغناطیسی $\left[\frac{wb}{m^2} \right]$ به واحد شدت میدان مغناطیسی $\left[\frac{A.turn}{m} \right]$ به دست می آید.

- اکنون شدت میدان مغناطیسی از رابطه (1)

قابل محاسبه است.

$$H = \frac{NI}{\ell_C} = \frac{1000 \times 2}{0.6908} = 2895 / 19 \left[\frac{A.turn}{m} \right]$$

پرسش ۳ - ۱

پرسش های کامل کردنی

۱ - نیروی محرکه مغناطیسی تابع و سیم پیچ است.

۲ - خطوط نیروی میدان مغناطیسی به طول مسیر هسته را طی می کنند و یکدیگر را قطع

۳ - شدت میدان مغناطیسی از رابطه به دست می آید.

پرسش های صحیح، غلط

۱ - حاصل ضرب شدت جریان الکتریکی در تعداد حلقه های سیم پیچ را نیروی محرکه مغناطیسی گویند.

صحیح غلط


۲ - نسبت نیروی محرکه مغناطیسی به جریان الکتریکی سیم پیچ، شدت میدان مغناطیسی نام دارد.

صحیح غلط

پرسش تشریحی

۱ - رابطه نیروی محرکه مغناطیسی را بنویسید و کمیت های آن را شرح دهید.

۲ - شدت میدان مغناطیسی را تعریف کنید.

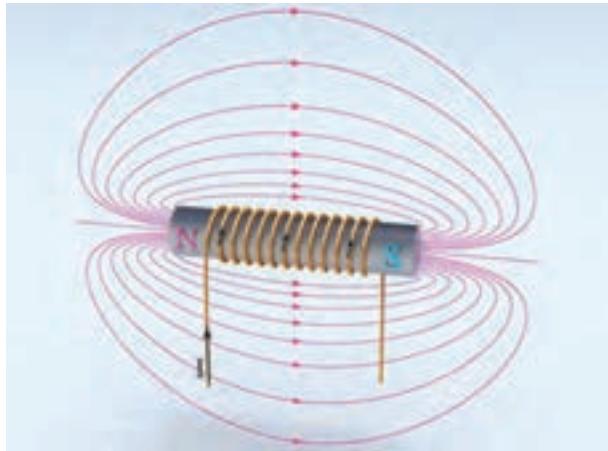

شکل ۱-۲۵

از مقایسه شکل های (۱-۲۴) و (۱-۲۵) می توان نتیجه گرفت هسته فرومغناطیس نسبت به هسته هوا ضریب نفوذ مغناطیسی μ بزرگ تری دارد. فایده استفاده از هسته فرومغناطیس این است که به ازای یک شدت میدان مغناطیسی معین، چگالی فوران مغناطیسی بزرگ تری به دست می آید.

مثال ۱-۷ - چگالی فوران مغناطیسی در هسته فولادی به طول متوسط 0.2 متر که روی آن سیم پیچ 1000 دوری حامل جریان 1.00 آمپر قرار دارد و برابر متر مربع است. ضریب نفوذ مغناطیسی هسته فولادی چقدر است؟

حل:

شدت میدان مغناطیسی از رابطه $(1-7)$ به دست

$$H = \frac{NI}{\ell_C} = \frac{1000 \times 1.00}{0.2} = 5 \left[\frac{\text{A.turn}}{\text{m}} \right]$$

می آید:


ضریب نفوذ مغناطیسی برای هسته فولادی از رابطه $(1-9)$ به دست می آید:

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{0.5}{5} = 0.1 \left[\frac{\text{wb}}{\text{A.turn.m}} \right]$$

$$[\mu] = \frac{\frac{wb}{m^2}}{\frac{A.\text{turn}}{m}} = \frac{wb \cdot m}{A.\text{turn} \cdot m^2} = \left[\frac{wb}{A.\text{turn} \cdot m} \right]$$

ضریب نفوذ مغناطیسی μ معیاری است که میزان گذردی هسته را در مقابل خطوط نیروی مغناطیسی نشان می دهد. در یک شدت میدان مغناطیسی ثابت، هسته با ضریب نفوذ بزرگ تر، خطوط نیروی میدان مغناطیسی بیشتری در خود جای می دهد. هرچه ضریب نفوذ هسته بزرگ تر باشد شدت میدان مغناطیسی H ، چگالی فوران مغناطیسی B قوی تری در هسته تولید می کند.^۱

میدان مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان I با هسته هوا در شکل (۱-۲۴) نشان داده شده است.

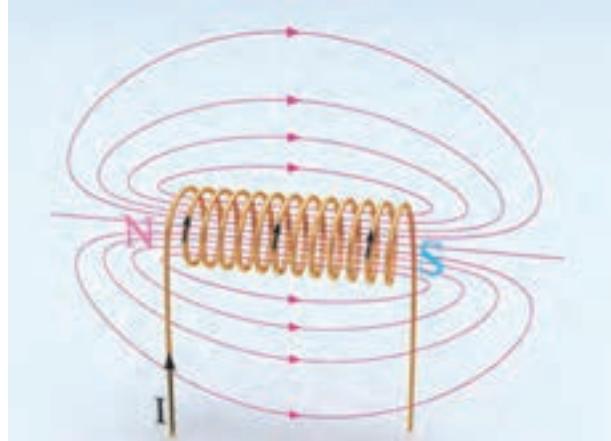


شکل ۱-۲۴

اگر درون این سیم پیچ هسته فرومغناطیس قرار داده شود چگالی فوران مغناطیسی B در هسته به شدت افزایش می یابد (شکل ۱-۲۵).

۱. برای درک بهتر ضریب نفوذ مغناطیسی مناسب است مقایسه های بین عبور نور خورشید از شیشه ساده و رنگی داشته باشید.

ورق شکل (۲۶ - ۱) عبور داده است.

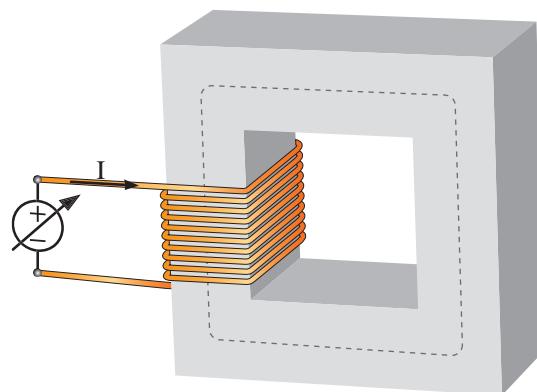

شکل ۲۶ - ۱

جريان سیم پیچ به آهستگی تا حد اکثر مجاز افزایش داده می شود. افزایش جریان I شدت میدان مغناطیسی H را افزایش می دهد. اگر تغییرات چگالی فوران مغناطیسی B نسبت به شدت میدان مغناطیسی H هسته رسم شود، منحنی شکل (۲۷ - ۱) به دست می آید. این منحنی، «منحنی مغناطیسی^۱» یا «منحنی اشباع» نام دارد.


مثال ۸ - ۱ - اگر هسته سیم پیچ مثال ۷ - ۱ از هوا انتخاب شود، چگالی فوران مغناطیسی به $6 \times 10^{-6} \text{ A.turn.m}^2$ و برابر متر مربع کاهش می یابد. ضریب نفوذ مغناطیسی هوا چقدر است؟ ضریب نفوذ مغناطیسی فولاد را با مقایسه کنید.

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{6 \times 10^{-6}}{5} = 1/2 \times 10^{-6} \left[\frac{wb}{A.turn.m} \right]$$

با مقایسه پاسخ های مثال ۷ - ۱ و ۸ - ۱ مشاهده می شود ضریب نفوذ مغناطیسی فولاد خیلی بزرگ تر از ضریب نفوذ هوا می باشد.


۱۳ - ۱ - ضریب نفوذ مغناطیسی سیم پیچ با هسته فرومغناطیسی

برای نشان دادن چگونگی رفتار ضریب نفوذ مغناطیسی μ در هسته فرومغناطیسی، جریان مستقیم DC از سیم پیچ با هسته فرومغناطیسی از جنس فولاد

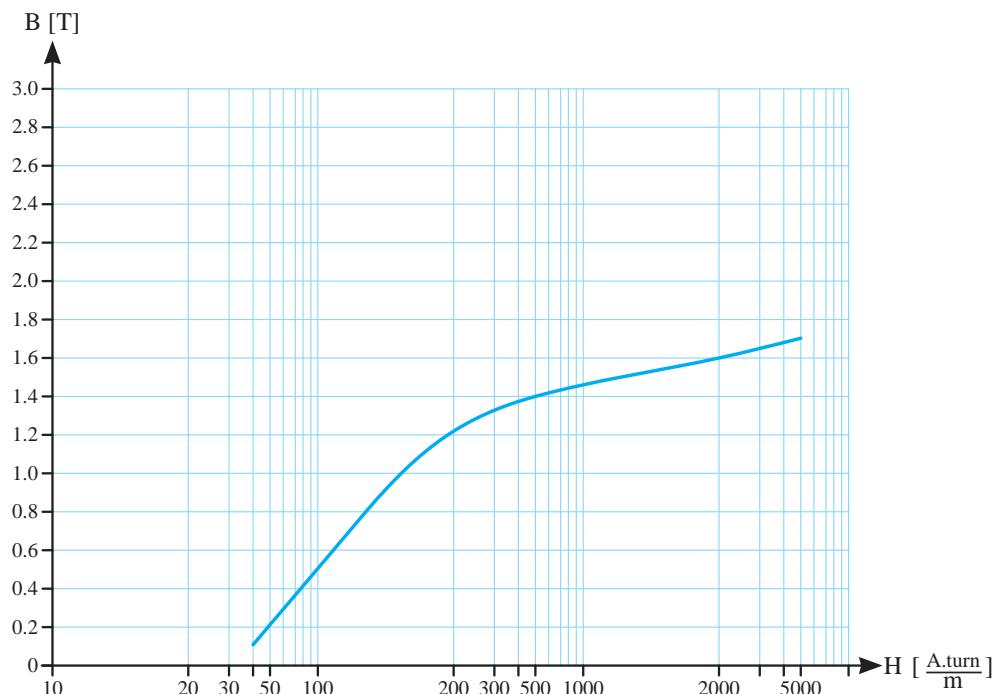

شکل ۲۷ - ۱ منحنی مغناطیسی فولاد ورق

ضریب نفوذ مغناطیسی μ هسته فرومغناطیس در شکل ۱-۲۸ - ۱) نشان داده شده است. این شکل نشان می‌دهد ضریب نفوذ مغناطیسی مواد فرومغناطیس مقدار ثابتی ندارد. منظور از مقدار ضریب نفوذ مغناطیسی μ مواد فرومغناطیس مقدار حداکثر آن μ_{max} است.

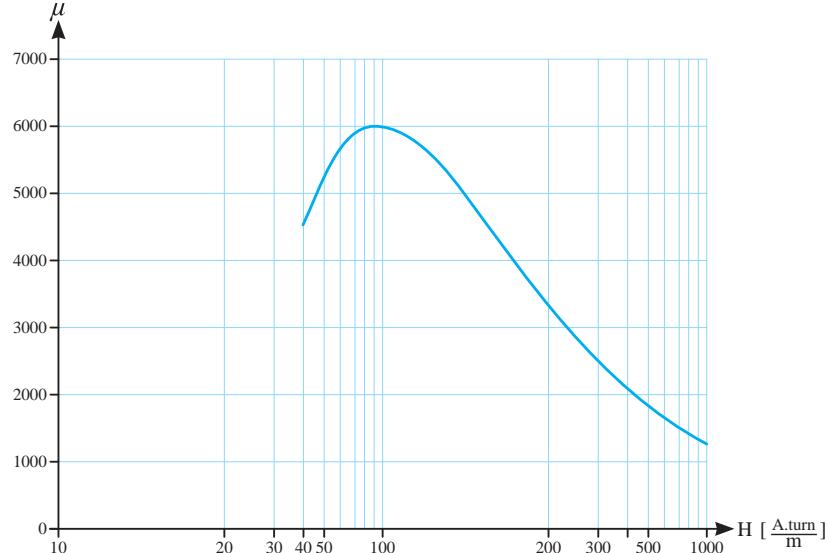


شکل ۱-۲۸

فولاد الکتریکی M-5 ماده فرومغناطیس متداولی است که در ماشین‌های الکتریکی به کار می‌رود که منحنی مشخصه مغناطیسی آن در شکل ۱-۲۹ (۱) نشان داده شده است.

منحنی مغناطیسی تاثیر شدت میدان مغناطیسی H بر چگالی فوران مغناطیسی B هسته را نشان می‌دهد. در هر نقطه از منحنی مغناطیسی مواد فرومغناطیسی نسبت B به H، یعنی ضریب نفوذ مغناطیسی هسته μ عددی ثابت نیست. تاثیر شدت میدان مغناطیسی H بر

متداول‌ترین مواد فرومغناطیس معمولاً از آهن و آلیاژهای آهن و کبالت، تنگستن، نیکل و فلزات دیگر ساخته می‌شوند و با نام‌های تجاری فولاد الکتریکی ۱ عرضه می‌شوند.

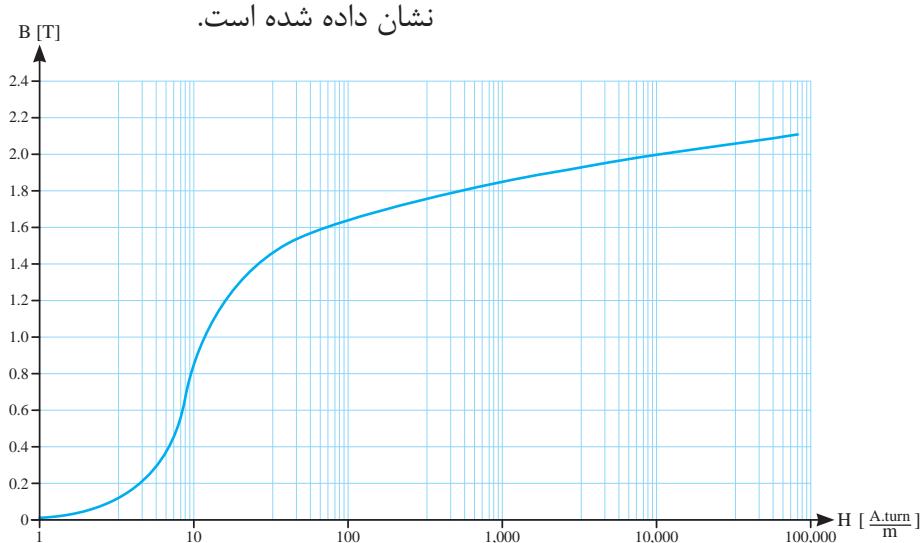

شکل ۱-۲۹ - ۱ منحنی مشخصه مغناطیسی فولاد الکتریکی M-5

مقدار B به دست می‌آید:

$$H = 1000 \left[\frac{A \cdot turn}{m} \right] \xrightarrow{\substack{\text{منحنی مغناطیسی} \\ \text{شکل (1-۲۹)}}} B = 1/85 [T]$$

چگالی فوران مغناطیسی هسته از جنس فولاد الکتریکی $M-5$ بیشتر از فولاد ورق شده است. در صورتی که شدت میدان مغناطیسی در هر دو برابر است. این موضوع مؤید آن است که ضریب نفوذ مغناطیسی فولاد الکتریکی $M-5$ نسبت به فولاد ورق بزرگ‌تر است.

مثال ۱۱ - ۱ - شدت جریان الکتریکی سیم‌پیچ 1000 حلقه‌ای با هسته فولاد ورق به طول متوسط 10 سانتی‌متر و چگالی میدان مغناطیسی $1/2$ وبر به مترباع چند آمپر است؟

حل:

- از منحنی شکل (۱-۲۷) شدت میدان مغناطیسی لازم برای تولید چگالی فوران مغناطیسی $1/2$ وبر بر متر مربع به دست می‌آید:

$$B = 1/2 [T] \xrightarrow{\substack{\text{منحنی مغناطیسی} \\ \text{شکل (۱-۲۷)}}} H = 200 \left[\frac{A \cdot turn}{m} \right]$$

- جریان سیم‌پیچ از رابطه (۷-۱) به دست می‌آید.

$$H = \frac{NI}{\ell_C}$$

$$I = \frac{H \cdot \ell_C}{N} = \frac{200 \times 10 \times 10^{-2}}{1000} = 0.02 [A]$$

در عمل از منحنی مغناطیسی برای تعیین B بر حسب H یا I می‌توان استفاده کرد. مثال‌های زیر این موضوع را روشن می‌کند.

مثال ۹ - ۱ - یک سیم‌پیچ 100 حلقه‌ای حامل جریان الکتریکی 1 آمپر بر روی یک هسته از جنس فولاد ورق به طول متوسط 10 سانتی‌متر قرار دارد. چگالی فوران مغناطیسی در هسته چند تسلای است؟ حل:

- شدت میدان مغناطیسی از رابطه (۷-۱) به دست می‌آید:

$$H = \frac{NI}{\ell_C} = \frac{100 \times 1}{10 \times 10^{-2}} = 1000 \left[\frac{A \cdot turn}{m} \right]$$

- از منحنی مغناطیسی شکل (۱-۲۷) به ازای $H=1000$ مقدار B به دست می‌آید.

$$H = 1000 \left[\frac{A \cdot turn}{m} \right] \xrightarrow{\substack{\text{منحنی مغناطیسی} \\ \text{شکل (۱-۲۷)}}} B = 1/5 [T]$$

مثال ۱۰ - ۱ - اگر هسته سیم‌پیچ مثال ۹-۱ از جنس فولاد الکتریکی $M-5$ انتخاب شود، چگالی فوران مغناطیسی هسته چند تسلای شود؟ از مقایسه جواب‌های این دو مثال چند نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

حل:


- تعداد حلقه، جریان الکتریکی سیم‌پیچ و طول هسته تغییر نکرده است؛ لذا شدت میدان مغناطیسی ثابت می‌ماند. یعنی:

$$H = 1000 \left[\frac{A \cdot turn}{m} \right]$$

- از منحنی مغناطیسی (۱-۲۹) به ازای $H=1000$

در منحنی مغناطیسی مواد فرومغناطیسی را باید در ساختار مولکولی هسته جستجو کرد. مولکول‌های مواد فرومغناطیس را می‌توان مانند آهن‌رباهای کوچکی با قطب‌های N و S تشییه کرد. این مولکول‌ها، «مولکول‌های مغناطیسی» نام دارند.


هسته فرومغناطیسی که سیم‌پیچ آن قادر جریان الکتریکی است در شکل (۳۱ - ۱) نشان داده شده است.

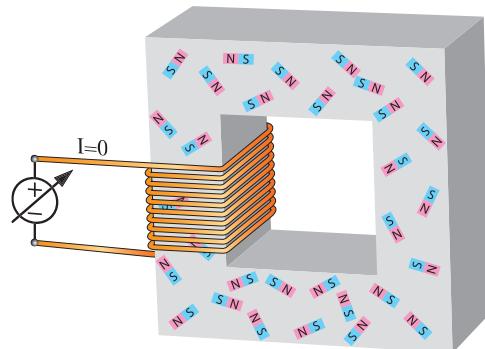

شکل ۱-۳۱

مولکول‌های مغناطیسی هسته، بدون نظم، هر کدام در یک جهت قرار دارند.


با عبور جریان الکتریکی مستقیم I از سیم‌پیچ، شدت میدان مغناطیسی H، باعث نظم گرفتن تعدادی از مولکول‌های مغناطیسی هسته در جهت میدان مغناطیسی سیم‌پیچ می‌شود. لذا چگالی فوران مغناطیسی B در هسته زیاد می‌شود. شکل (۳۲ - ۱)

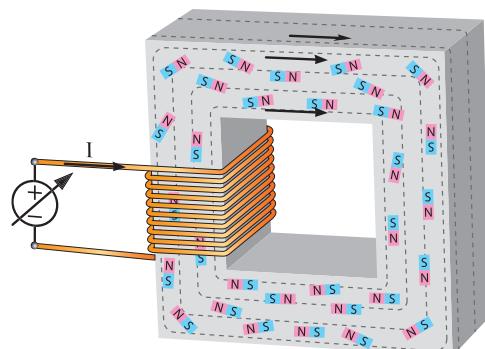

شکل ۱-۳۲

۱۴ - ۱ - ناحیه منحنی مغناطیسی مواد فرومغناطیس

منحنی مغناطیسی دارای سه ناحیه است؛ این نواحی در شکل (۳۰ - ۱) نشان داده شده است.

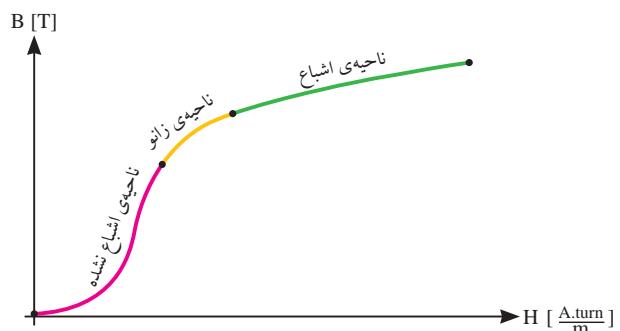

شکل ۱-۳۰

ناحیه اشباع نشده: در این ناحیه منحنی مغناطیسی تقریباً شکل خطی دارد و با تغییر انداخت میدان مغناطیسی H، چگالی فوران مغناطیسی B سریع تغییر می‌کند. در این ناحیه ضریب نفوذ مغناطیسی μ هسته زیاد است.

ناحیه اشباع: در این ناحیه تغییر شدت میدان مغناطیسی H تاثیر چندانی بر چگالی فوران مغناطیسی B نمی‌گذارد و منحنی مغناطیسی تقریباً تخت می‌شود. در ناحیه اشباع ضریب نفوذ مغناطیسی μ کاهش می‌یابد و به سمت عدد ثابت $4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{wb}{A.turn.m} \right]$ می‌ملد می‌کند.


ناحیه زانو: ناحیه گذرین ناحیه اشباع نشده و ناحیه اشباع شده را ناحیه «زانو» منحنی می‌نامند. در این ناحیه به تدریج تاثیر تغییر شدت میدان مغناطیسی H بر چگالی فوران مغناطیسی B کمتر می‌شود. معمولاً مدارهای مغناطیسی برای کار در این ناحیه طراحی می‌شوند.

دلایل ایجاد ناحیه‌های اشباع نشده، زانو و اشباع

مولکول‌های مغناطیسی نظم خود را حفظ می‌کنند. به چگالی فوران مغناطیسی B که پس از صفر شدن شدت میدان مغناطیسی H در هسته باقی می‌ماند «پس‌ماند» می‌گویند.


۱-۱۵- ضریب نفوذ مغناطیسی سیم‌پیچ بدون هسته در خلاء

برای نشان دادن ضریب نفوذ مغناطیسی در خلاء، جریان مستقیم I از سیم‌پیچ بدون هسته شکل ۱-۳۴ در خلاء عبور داده است.

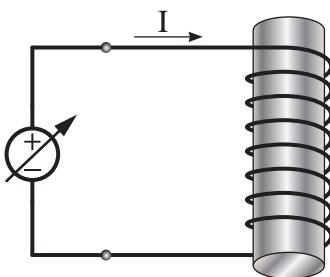


شکل ۱-۳۴

جریان الکتریکی سیم‌پیچ از صفر به آهستگی تا حداقل مجاز افزایش داده می‌شود. افزایش جریان I ، شدت میدان مغناطیسی سیم‌پیچ را طبق رابطه $I = \frac{NI}{l_c}$ افزایش می‌دهد. اگر تغییرات چگالی فوران مغناطیسی B درون سیم‌پیچ نسبت به افزایش شدت میدان مغناطیسی H سیم‌پیچ رسم شود، نمودار خطی شکل ۱-۳۵-۱) به دست می‌آید.

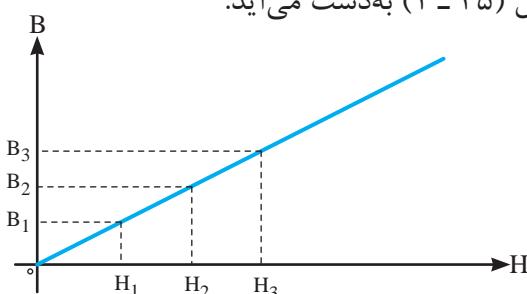

شکل ۱-۳۵

با افزایش بیشتر جریان الکتریکی سیم‌پیچ، شدت میدان مغناطیسی H بیشتر می‌شود و مولکول‌های مغناطیسی بیشتری در هسته منظم می‌شوند تا این که لحظه‌ای فرا می‌رسد که تمام مولکول‌های مغناطیسی هسته نظم می‌گیرند. در این لحظه تمام مولکول‌های مغناطیسی در جهت میدان مغناطیسی سیم‌پیچ قرار می‌گیرند و چگالی فوران مغناطیسی به حداقل مقدار خود می‌رسد. در این حالت هسته در ناحیه اشباع است (شکل ۱-۳۳).

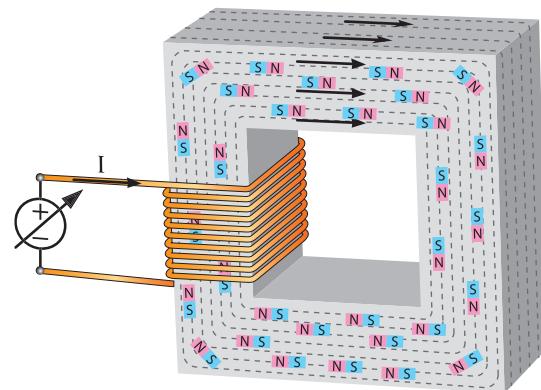


شکل ۱-۳۳

پس از اشباع هسته در صورتی که جریان الکتریکی سیم‌پیچ زیاد شود، شدت میدان مغناطیسی H افزایش می‌یابد، اما چگالی فوران مغناطیسی B هسته زیاد نمی‌شود؛ زیرا کلیه مولکول‌های مغناطیسی هسته منظم شده‌اند.

افزایش جریان الکتریکی سیم‌پیچ بعد از اشباع هسته باعث گرم شدن سیم‌پیچ و ایجاد تلفات حرارتی در آن می‌شود.

اگر پس از اشباع هسته جریان الکتریکی سیم‌پیچ به تدریج تا صفر کم شود، شدت میدان مغناطیسی H در هسته صفر می‌شود و چگالی فوران مغناطیسی B کم می‌شود، اما به صفر نمی‌رسد؛ زیرا تعدادی از

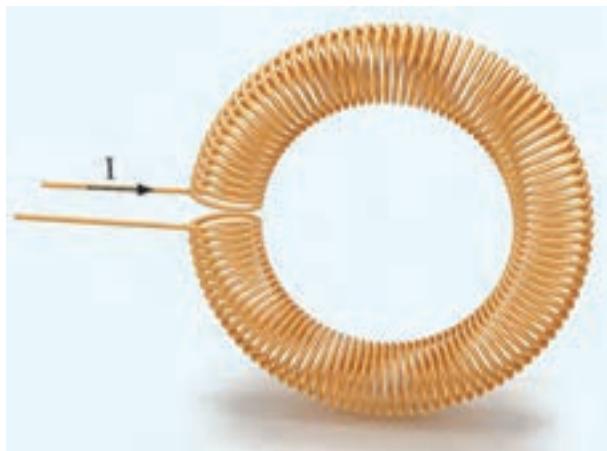

شکل ۱ - ۳۶

حل:

- شدت میدان مغناطیسی از رابطه (۱۰ - ۱) به دست

$$\mu_0 = \frac{B_0}{H_0} \quad \text{می‌آید.}$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = \frac{0.6}{4\pi \times 10^{-7}} = 50000 \left[\frac{\text{A.turn}}{\text{m}} \right]$$

- جریان سیم‌پیچ از رابطه (۷ - ۱) به دست می‌آید.

$$H = \frac{NI}{\ell_C}$$

$$I = \frac{H \cdot \ell_C}{N} = \frac{50000 \times 10 \times 10^{-2}}{100} = 50 \left[\text{A} \right]$$

مثال ۱۳ - ۱ - اگر هسته سیم‌پیچ مثال (۱ - ۱۲) از فولاد الکتریکی $M-5$ فرض شود، جریان الکتریکی سیم‌پیچ چند آمپر می‌شود؟

حل:

- ابتدا از منحنی شکل (۲۹ - ۱) شدت میدان مغناطیسی برای تولید چگالی میدان $1/6$ و برابر مترمربع به دست می‌آید.

$$B = 1/6 \frac{wb}{m^2} \xrightarrow{\text{منحنی مغناطیسی}} H = 6 \left[\frac{\text{A.turn}}{\text{m}} \right] \quad \text{شکل (۲۷ - ۱)}$$

در شکل (۳۵ - ۱) مشاهده می‌شود تغییرات چگالی فوران مغناطیسی B نسبت به تغییر شدت میدان مغناطیسی H خطی است. شیب این خط مقداری ثابت دارد و بیانگر «ضریب نفوذ مغناطیسی در خلا» می‌باشد. طبق تعریف، نسبت چگالی فوران مغناطیسی B به شدت میدان مغناطیسی H در هر نقطه از این نمودار را «ضریب نفوذ مغناطیسی خلا» گویند و آن را با « μ_0 » نشان می‌دهند و از رابطه (۱۰ - ۱) به دست می‌آید.

$$\mu_0 = \frac{B_0}{H_0} \quad (1 - 10)$$

در این رابطه:

۱. چگالی فوران مغناطیسی در خلا B_0 .

۲. شدت میدان مغناطیسی در خلا H_0 .

۳. ضریب نفوذ مغناطیسی خلا μ_0 .

ضریب نفوذ مغناطیسی خلا همواره مقداری ثابت

دارد و برابر است با:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{wb}{\text{A.turn.m}} \right] \quad (1 - 11)$$


مثال ۱۲ - ۱ - سیم‌پیچی بدون هسته در خلا دارای 1000 حلقه و طول متوسط 10 سانتی‌متر در شکل (۳۶ - ۱) نشان داده شده است. چگالی فوران مغناطیسی درون این سیم‌پیچ در خلا $6/6$ و برابر متر مربع اندازه‌گیری شده است. جریان الکتریکی سیم‌پیچ چند آمپر است؟

μ را از رابطه (۱-۱۳) به دست آورد.

$$\mu = \mu_0 \mu_r \quad (1-13)$$

ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ نشان می‌دهد جسم چند برابر خلاً نفوذپذیری مغناطیسی دارد.

منحنی ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ بر حسب شدت میدان مغناطیسی H برای فولاد ورق در شکل ۱-۳۷) نشان داده است.

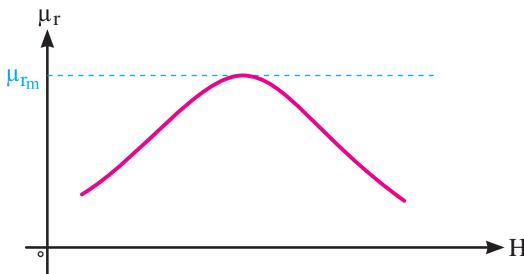

شکل ۱-۳۷

منحنی شکل (۱-۳۷) نشان می‌دهد ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ در ناحیه اشباع نشده بزرگ و تقریباً ثابت است و با افزایش شدت میدان مغناطیسی به تدریج کاهش می‌یابد و در ناحیه اشباع کوچک می‌شود.

ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ علاوه بر این که به شدت میدان مغناطیسی H وابسته است به فرکانس جریان الکتریکی سیمپیچ و دمای هسته نیز بستگی دارد. در یک شدت میدان مغناطیسی H ثابت، افزایش فرکانس جریان الکتریکی سیمپیچ و دمای هسته، ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ را کاهش می‌دهد.

ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ معیار مناسبی برای شناخت رفتار مواد در میدان مغناطیسی است. مواد بر اساس ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند:

- جریان الکتریکی سیمپیچ از رابطه (۷-۱) به دست

$$H = \frac{NI}{\ell_C} \quad \text{می‌آید.}$$

$$I = \frac{H \cdot \ell_C}{N} = \frac{60 \times 10 \times 10^{-3}}{1000} = 0.006 [A]$$

فعالیت

درباره اختلاف نتایج در جریان الکتریکی سیمپیچ مثال‌های (۱۱-۱) و (۱۲-۱) بحث کنید.

۱۶-۱ - ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی

ضریب نفوذ مغناطیسی خلاً $\mu = 4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{wb}{A.turn.m} \right]$ می‌باشد و مقدار آن ثابت است. لذا به عنوان شاخص انتخاب شده است و نفوذپذیری مغناطیسی مواد با نفوذپذیری مغناطیسی خلاً مقایسه می‌شود و نسبت به آن سنجیده خواهد شد. نسبت ضریب نفوذ مغناطیسی μ به ضریب نفوذ مغناطیسی خلاً μ_0 را «ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی» گویند و آن را با μ_r نمایش می‌دهند که از رابطه (۱۲-۱) به دست می‌آید.

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \quad (1-12)$$

ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی، نسبت دو ضریب نفوذ مغناطیسی است و بدون واحد است. معمولاً کارخانه‌های تولیدکننده فولاد مغناطیسی، منحنی ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ_r بر حسب شدت میدان مغناطیسی H تولیدات خود را ارائه می‌کنند تا مصرف‌کننده با استفاده از آن ضریب نفوذ مغناطیسی

است با:

$$H = \frac{NI}{\ell_C} = \frac{252 \times 0/1}{28 \times 10^{-3}} = 9.0 \left[\frac{A.turn}{m} \right]$$

از منحنی شکل (۲۸ - ۱) ضریب نفوذ نسبی برابر است با:

$$H = 9.0 \left[\frac{A.turn}{m} \right] \xrightarrow{\text{منحنی شکل (۱-۲۸)}} \mu_r = 6000$$

از رابطه (۱۳ - ۱) ضریب نفوذ مغناطیسی برابر است با:

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$\mu = 4\pi \times 10^{-7} \times 6000 = 7.5 \times 10^{-3} \left[\frac{wb}{A.turn.m} \right]$$

پرسش ۴ - ۱

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - با قرار دادن هسته فرومغناطیسی در سیم پیچ حامل جریان الکتریکی در هسته می‌یابد.
- ۲ - در ناحیه اشعاع تغییر تاثیر چندانی بر نمی‌گذارد.
- ۳ - ضریب نفوذ مغناطیسی خلاه مواد مقدار دارد و برابر است با

- ۴ - ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی معیار مناسبی برای شناخت در است.
- ۵ - واحد ضریب نفوذ مغناطیسی است.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - ضریب نفوذ مغناطیسی مواد فرومغناطیسی مقدار ثابتی دارد.

غلط

صحیح

- مواد دیامغناطیسی^۱


- مواد پارامغناطیسی^۲

- مواد فرومغناطیسی^۳

فعالیت

۱ - افزایش دمای هسته و فرکانس جریان سیم پیچ چگونه باعث کاهش ضریب نفوذ مغناطیسی هسته می‌شوند؟

مثال ۱۴ - ۱ - ضریب نفوذ مغناطیسی μ هسته شکل (۳۸ - ۱) که از جنس فولاد ورق است را به دست آورید.

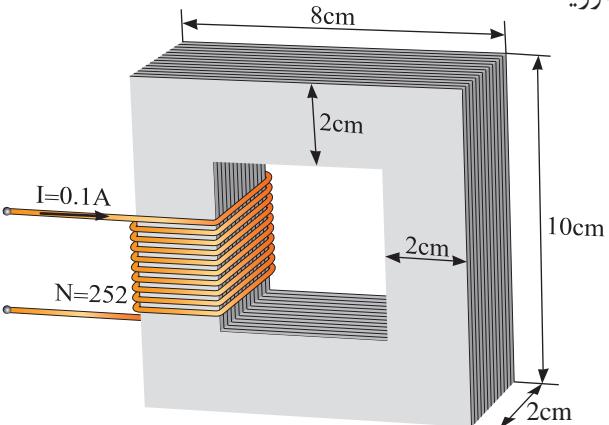

شکل ۳۸ - ۱

حل:

محیط بیرونی هسته برابر است با:

$$\ell_{C_1} = 2(10 + 8) = 36 [cm]$$

محیط درونی هسته برابر است با:

$$\ell_{C_2} = 2(6 + 4) = 20 [cm]$$

محیط متوسط برابر است با:

$$\ell_C = \frac{36 + 20}{2} = 28 [cm]$$

شدت میدان مغناطیسی از رابطه (۷ - ۱) برابر

۸ - مواد بر اساس ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

۲ - ضریب نفوذ مغناطیسی معیاری است که میزان گذردهی هسته را در مقابل خطوط نیروی مغناطیسی نشان می‌دهد.

صحیح غلط

تمرین ۴ - ۱

۱ - هسته فرومغناطیسی با ضریب نفوذ مغناطیسی $\frac{wb}{A.turn.m}$ و طول 20 cm در نظر است. اگر روی این هسته سیم‌پیچ 2000 دوری با شدت جریان الکتریکی 20 mA قرار داده شده باشد، چگالی شار هسته چند تسلای خواهد شد؟

۲ - شدت جریان الکتریکی سیم‌پیچ 500 حلقه‌ای که بر روی هسته‌ای به طول 20 cm و چگالی فوران 1 تسلای قرار دارد را در دو حالت زیر محاسبه کنید:

الف - هسته با جنس فولاد ورق

ب - هسته با جنس فولاد الکتریکی $M-5$

ج - از مقایسه نتایج بندهای الف و ب چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

۳ - سیم‌پیچی مطابق شکل (۱-۳۸) دارای 500 حلقه و طول متوسط 20 cm و شدت جریان الکتریکی $4A$ در نظر است. مطلوب است چگالی فوران مغناطیسی در دو حالت زیر:

الف - بدون هسته در خلا

ب - با هسته از جنس فولاد الکتریکی $M-5$

ج - از مقایسه نتایج بندهای الف و ب چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

۴ - ضریب نفوذ مغناطیسی $1/\mu$ هسته شکل (۱-۳۹)

که از جنس فولاد ورق است را به دست آورید.

۳ - ناحیه زانو منحنی مغناطیسی، ناحیه گذر بین ناحیه اشباع نشده و ناحیه اشباع شده است.

صحیح غلط

۴ - تغییرات چگالی فوران مغناطیسی نسبت به تغییر شدت میدان مغناطیسی خطی است.

صحیح غلط

۵ - افزایش فرکانس جریان الکتریکی سیم‌پیچ و دمای هسته، ضریب نفوذ نسبی را کاهش می‌دهد.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - ضریب نفوذ مغناطیسی را تعریف کنید.

۲ - رابطه ضریب نفوذ مغناطیسی را بنویسید.

کمیت‌های آن را شرح دهید.

۳ - متداول‌ترین مواد فرومغناطیس از چه فلزاتی ساخته می‌شوند؟

۴ - منحنی مغناطیسی مواد فرومغناطیسی را رسم کنید و نواحی آن را مشخص کنید.

۵ - ناحیه اشباع نشده منحنی مغناطیسی را تعریف کنید.

۶ - منحنی مغناطیسی سیم‌پیچ بدون هسته در خلا را رسم کنید.

۷ - رابطه ضریب نفوذ مغناطیسی خلا را بنویسید و کمیت‌های آن را تعریف کنید.


کمی از یک بیشتر است. آلمینیم، هوا و پلاتین از این مواد هستند.

مواد پارامغناطیس، مولکول‌های مغناطیسی ضعیفی دارند؛ هنگامی که مواد پارامغناطیس در میدان مغناطیسی آهنربای قوی مطابق شکل (۴۱ - ۱) قرار می‌گیرند:

- مولکول‌های مغناطیسی آنها می‌کوشند تا در جهت میدان مغناطیسی منظم شوند.

- به طرف ناحیه قوی میدان مغناطیسی کشیده می‌شوند. عامل این حرکت نیروی جاذبه بین مولکول‌های مغناطیسی این مواد و میدان مغناطیسی است.

- به آهنربا تبدیل می‌شوند و با خروج از میدان مغناطیسی، خاصیت آهنربایی خود را از دست می‌دهند.

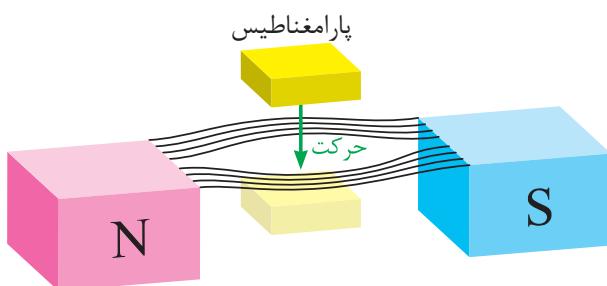


شکل ۴۱ - ۱

۳ - ۱ - ۶ - مواد فرومغناطیس

ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ مواد فرومغناطیس بین ۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰ است. آهن و آلیاژهای آن از این مواد هستند.

مواد فرومغناطیسی مولکول‌های مغناطیسی بسیار قوی دارند. هنگامی که مواد فرومغناطیس در میدان مغناطیسی آهنربای قوی قرار می‌گیرند:

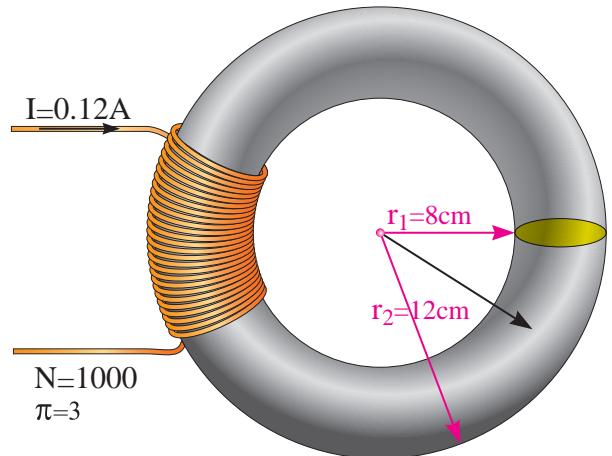


شکل ۳۹

۱ - ۱ - ۱ - مواد دیامغناطیس

ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ مواد دیامغناطیس کمی کمتر از یک می‌باشد. جیوه، نقره، قلع و آب از این مواد هستند.

در مواد دیامغناطیس مولکول‌های مغناطیسی بوجود نمی‌آید. هنگامی که مواد دیامغناطیس در میدان مغناطیسی آهنربای قوی مطابق شکل (۴۰ - ۱) قرار می‌گیرند:

- فوران مغناطیسی را از خود عبور نمی‌دهند.
- میدان مغناطیسی را غیر یکنواخت می‌کنند.
- از طرف میدان مغناطیسی دفع می‌شوند.

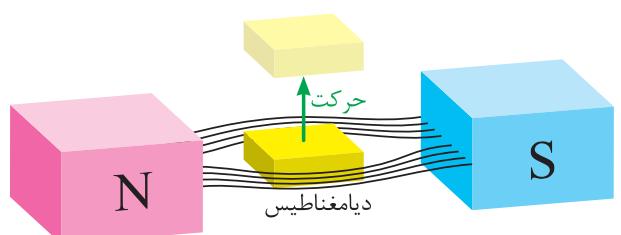

شکل ۴۰

۲ - ۱ - ۱ - مواد پارامغناطیس

ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ مواد پارامغناطیس

اگر دمای مواد فرومغناطیسی از یک مقدار معین که دمای «کوری^۱» نامیده می‌شود بالاتر برود همسویی مولکول‌های مغناطیسی از بین می‌رود و این مواد پارامغناطیسی می‌شوند.^۲

در جدول (۱ - ۱) ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی μ_r چند نمونه از مواد در ناحیه اشباع نشده با یکدیگر مقایسه شده‌اند.


- مولکول‌های مغناطیسی آنها در جهت میدان مغناطیسی منظم می‌شوند و به بالاترین درجه همسویی می‌رسند.

- به طرف ناحیه قوی میدان مغناطیسی کشیده می‌شوند و جذب قطب‌ها می‌شوند.

- به آهن‌ربا تبدیل می‌شوند و با خروج از میدان مغناطیسی، خاصیت آهن‌ربایی خود را از دست نمی‌دهند.

مواد دیامغناطیسی		مواد پارامغناطیسی		مواد فرومغناطیسی	
μ_r	ماده	μ_r	ماده	μ_r	ماده
۰/۹۹۹۷۵	جیوه	۱/۰۰۰۰۰۰۰۴	هوای	۶۰۰۰ تا	آهن بدون آلیاژ
۰/۹۹۹۹۸۱	نقره	۱/۰۰۰۰۰۰۰۳	اکسیژن	۶۵۰۰ تا	فولاد الکتریکی
۰/۹۹۹۸۸	قلع	۱/۰۰۰۰۰۲۲	آلومینیم	۳۰۰۰۰۰	آهن نیکل آلیاژ
۰/۸۹۹۹۱	آب	۱/۰۰۰۰۳۶	پلاتین	۱۰۰۰۰	فریت مغناطیسی

جدول ۱ - ۱

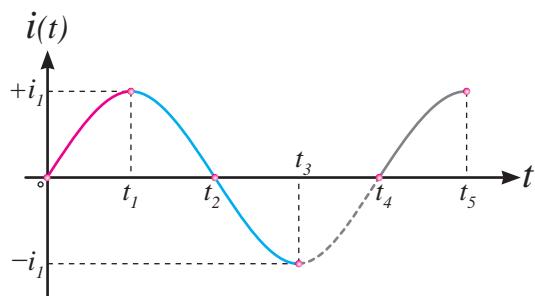


شکل ۱ - ۴۳

با فرض اینکه هسته در ابتداء مغناطیس نشده است، شدت میدان H توسط جریان الکتریکی $i(t)$ که به آرامی افزایش می‌یابد، زیاد می‌شود؛ لذا چگالی فوران مغناطیسی B هسته مطابق منحنی مغناطیسی Oa در شکل (۴۴ - ۱) تغییر خواهد کرد. چگالی فوران مغناطیسی نقطه a مربوط به شدت میدان مغناطیسی H_1 متضاظر با i است.


۱۷ - ۱ - حلقه هیسترزیس

سیم‌پیچی با هسته فرومغناطیس متصل به یک منبع متناوب سینوسی در شکل (۴۲ - ۱) نشان داده شده است، که از آن جریان الکتریکی متناوب $i(t)$ به شکل موج (۴۳ - ۱) می‌گذرد.

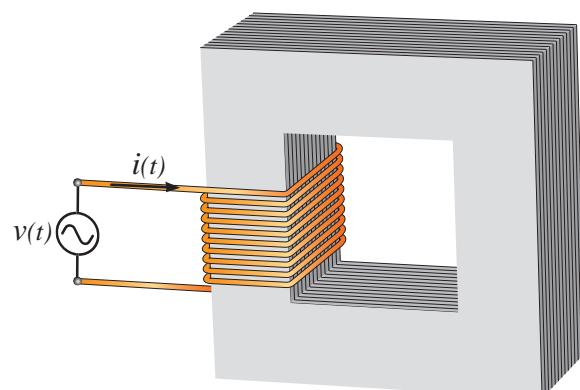


شکل ۱ - ۴۲

۲. برای آهن دمای کوری 1043 درجه کلوین است.

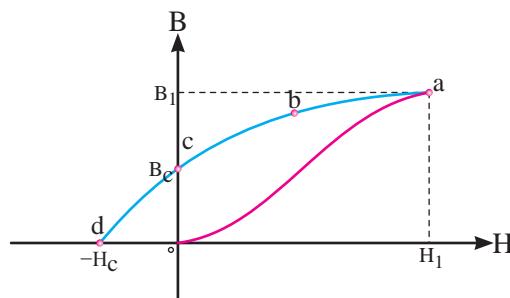


شکل ۱-۴۶

با افزایش شدت میدان مغناطیسی H در جهت وارونه، چگالی فوران مغناطیسی B هسته مطابق منحنی de در شکل (۱-۴۷) تغییر خواهد کرد.

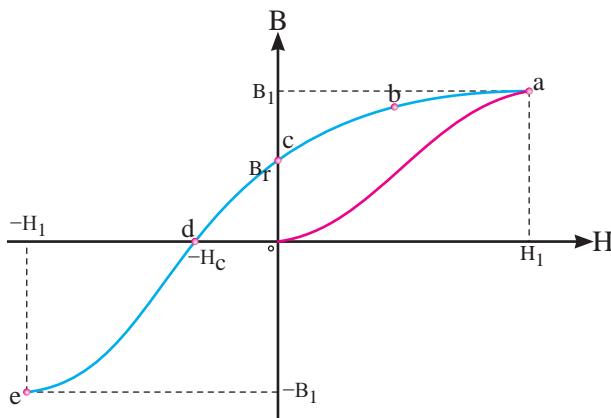


شکل ۱-۴۷

چگالی فوران مغناطیسی B_r - در نقطه e مربوط به شدت میدان مغناطیسی H_r - متناظر با i_r - است. بعد از زمان t_r با تغییر جریان الکتریکی (t_r) شدت میدان مغناطیسی H تغییر خواهد کرد و منحنی $B-H$ مسیر ef را مطابق شکل (۱-۴۸) دنبال خواهد کرد. تا با صفر شدن جریان الکتریکی در t_r ، شدت میدان مغناطیسی H صفر می‌شود و چگالی فوران مغناطیسی به $-B_r$ - می‌رسد.

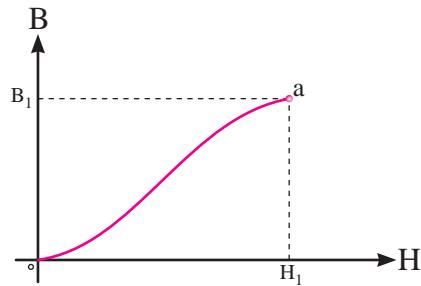

شکل ۱-۴۴


بعد از زمان t_r جریان الکتریکی (t_r) رو به کاهش می‌گذارد و متناظر با آن شدت میدان مغناطیسی H نیز کاهش می‌یابد و منحنی مغناطیسی مسیر abc را مطابق شکل (۱-۴۵) دنبال خواهد کرد.

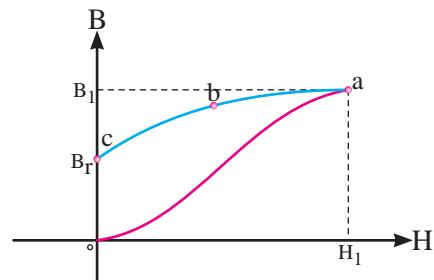

شکل ۱-۴۵

با صفر شدن جریان در t_r ، شدت میدان مغناطیسی H صفر می‌شود اما چگالی فوران مغناطیسی هسته به B_r می‌رسد. چگالی فوران مغناطیسی B_r ، «پس‌ماند» هسته نامیده می‌شود.

بعد از زمان t_r جهت جریان الکتریکی (t_r) سیم پیچ معکوس می‌شود؛ لذا شدت میدان مغناطیسی H وارونه می‌گردد. چگالی فوران مغناطیسی B_r در هسته کاهش می‌یابد و در مقداری از H مثلاً $-H_r$ - از میان خواهد رفت و صفر می‌شود. شدت میدان مغناطیسی $-B_r$ - که پس‌ماند هسته B_r را از بین می‌برد، «شدت میدان مغناطیسی خنثی کننده^۱» نامیده می‌شود. شکل (۱-۴۶)

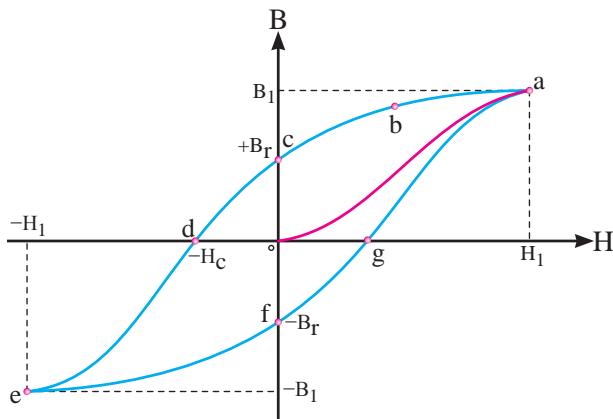


شکل ۱-۵۰

حلقه پس‌ماند یا هیترزیس نشان می‌دهد:

- رابطه بین چگالی فوران مغناطیسی B و شدت مغناطیسی H غیر خطی و چند مقداری است.
- اگرچه جریان الکتریکی سیم‌پیچ در نقاط C و F صفر است، اما هسته مغناطیسی می‌باشد و دارای پس‌ماند مغناطیسی است.


- به ازای یک حلقة هیسترزیس، جهت شدت میدان مغناطیسی هسته عوض می‌شود؛ لذا مولکول‌های مغناطیسی هسته می‌گردند و جهت میدان مغناطیسی در هسته تغییر می‌کند.

به ازای هر سیکل جریان الکتریکی سیم‌پیچ، یک بار حلقة هیسترزیس تکرار می‌شود. بنابراین در هر ثانیه تعداد حلقه‌های هیسترزیس با فرکانس جریان سیم‌پیچ برابر خواهد شد. بدین ترتیب متناسب با فرکانس جریان سیم‌پیچ، جهت میدان مغناطیسی در هسته تغییر می‌کند. مقدار انرژی که در یک ثانیه صرف تغییر جهت میدان مغناطیسی در هسته می‌شود را «تلفات هیسترزیس» تعریف می‌کنند. تلفات هیسترزیس به صورت حرارت در هسته ظاهر می‌شود و تابع فرکانس

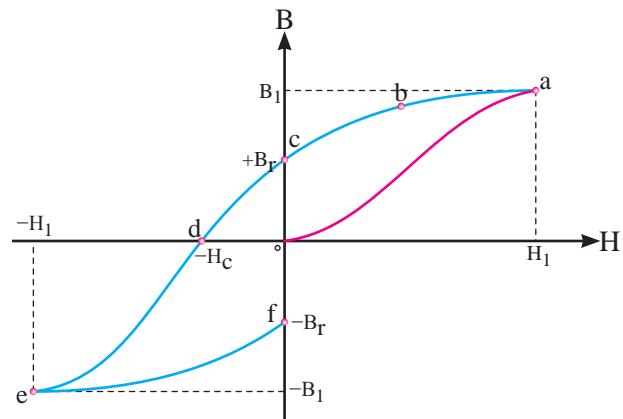


شکل ۱-۴۸

بعد از زمان t جهت جریان الکتریکی $i(t)$ در سیم‌پیچ معکوس می‌شود و شدت میدان مغناطیسی H نیز وارونه می‌گردد و افزایش می‌یابد در این صورت منحنی H - B مسیر $B-H$ را طی خواهد کرد (شکل ۱-۴۹).

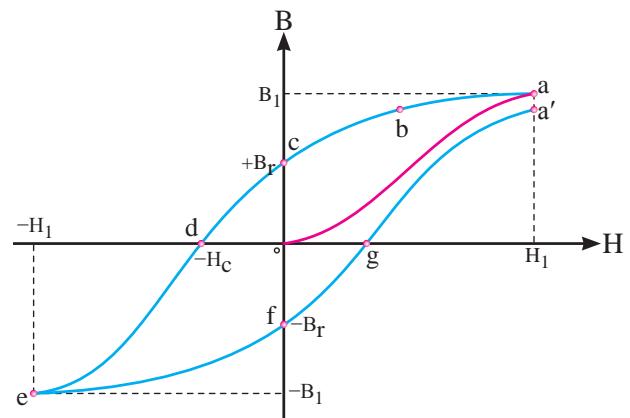


شکل ۱-۴۹

باید دانست حلقة منحنی مغناطیسی بسته نمی‌شود و پس از چند سیکل مغناطیسی شدن هسته حلقة تقریباً بسته می‌شود. این شکل به «حلقه پس‌ماند» یا «حلقه هیسترزیس^۱» معروف است (شکل ۱-۵۰).

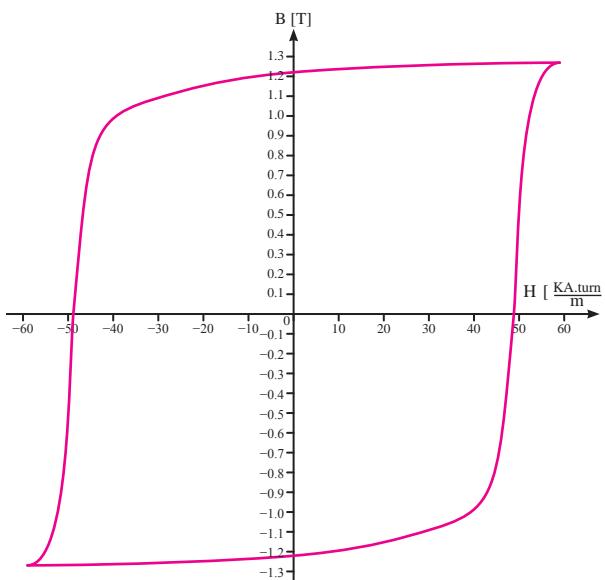

شکل ۱-۵۲

در مدارهای مغناطیسی که در فرکانس‌های رادیویی و مخابراتی کار می‌کنند، جنس هسته از مواد فرومغناطیس سرامیکی موسوم به «فریت^۵» انتخاب می‌شود. فریت از ترکیب اکسید آهن و پودرهای کربنات باریم یا استرونیسیوم ساخته می‌شود. چگالی فوران مغناطیسی پس‌ماند B_r در فریت کمتر از النیکو است، اما شدت میدان خنثی کننده H_c در فریت بیشتر از النیکو می‌باشد. حلقه هیسترزیس فریت استرونیسیوم در شکل (۱-۵۳) نشان داده شده است.

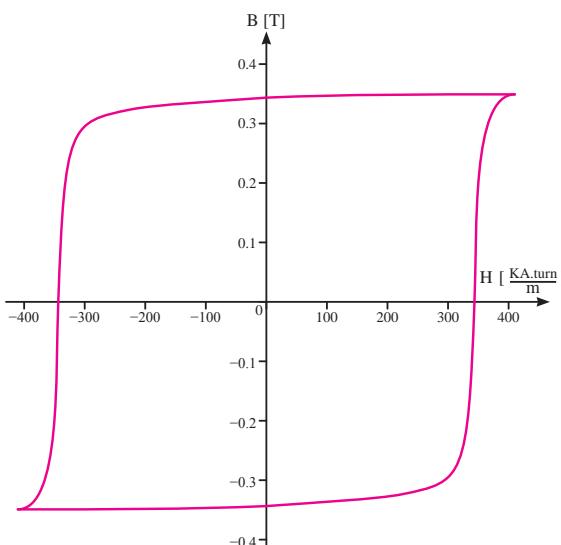


شکل ۱-۵۳

جریان الکتریکی سیم‌پیچ است و متناسب با مساحت حلقه هیسترزیس می‌باشد. بدیهی است در جریان الکتریکی مستقیم هسته تلفات هیسترزیس ندارد. چرا؟ در ماشین‌های الکتریکی، ترانسفورمرها و آهن‌رباهای موقتی جنس هسته از مواد فرومغناطیسی موسوم به «آهن نرم^۱» انتخاب می‌شود.

چگالی فوران مغناطیسی پس‌ماند B_r در آهن نرم بسیار کم است، لذا تلفات هیسترزیس در آنها کاهش می‌یابد. حلقه هیسترزیس آهن نرم وسیع نیست و شدت میدان خنثی کننده H_c نسبتاً کوچکی دارد.

شکل (۱-۵۱).

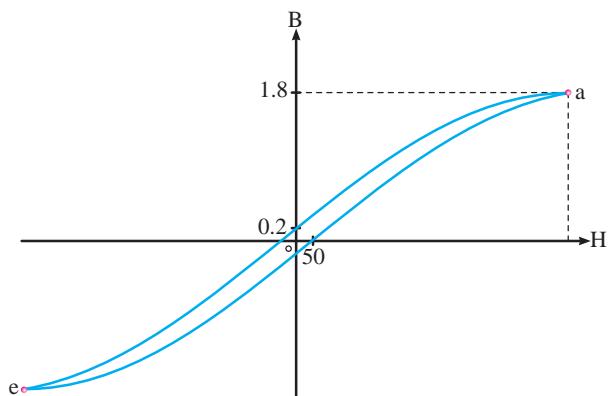

شکل ۱-۵۱


در آهن‌رباهای دائم^۲ جنس هسته غالباً آلیاژی از آهن، نیکل و کبالت موسوم به «آهن سخت^۳» انتخاب می‌شود. یک دسته از این آلیاژها «النیکو^۴» است که چگالی فوران مغناطیسی پس‌ماند B_r آنها بسیار زیاد می‌باشد. حلقه هیسترزیس آهن سخت وسیع است و شدت میدان خنثی کننده H_c نسبتاً بزرگی دارد. حلقه هیسترزیس النیکو ۵ در شکل (۱-۵۲) نشان داده شده است.

پرسش‌های تشریحی ۱-۵

- ۱ - رفتار مواد پارامغناطیسی در میدان مغناطیسی را شرح دهید.
- ۲ - رفتار مواد فرومغناطیسی در میدان مغناطیسی را شرح دهید.
- ۳ - چند نمونه از مواد دیا، پارا و فرومغناطیسی را نام ببرید.
- ۴ - دمای کوری را تعریف کنید.
- ۵ - شدت میدان خنثی کننده را تعریف کنید.
- ۶ - چگالی فوران مغناطیسی پس‌ماند را تعریف کنید.
- ۷ - تلفات هیسترزیس را تعریف کنید.
- ۸ - ویژگی‌های مغناطیسی آهن سخت را بنویسید.
- ۹ - حلقه هیسترزیس در مواد مغناطیسی را با یکدیگر مقایسه کنید.

۱۸-۱- مدارهای مغناطیسی

در شکل (۵۴-۱) شدت جریان الکتریکی I سیم‌پیچی در هسته فرومغناطیسی فوران مغناطیسی Φ جاری می‌کند.

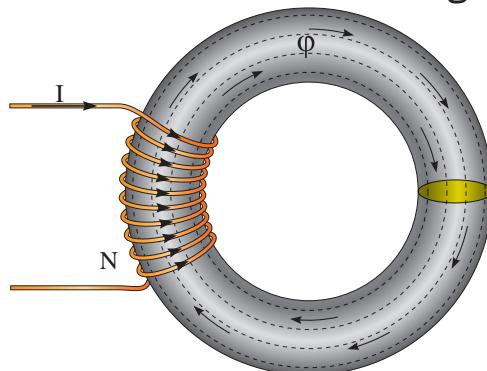

شکل ۵۴-۱- مدار مغناطیسی

این پدیده از بعضی جهات مشابه جریان الکتریکی است که یک باتری در هادی جاری می‌کند (شکل ۵۵-۱).

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - ضریب نفوذ مغناطیسی مواد فرومغناطیسی بین تا است.
- ۲ - در ماشین‌های الکتریکی جنس هسته از موسوم به انتخاب می‌شود.
- ۳ - در آهن‌رباهای جنس هسته از انتخاب می‌شود.
- ۴ - در مدارهای مغناطیسی مخابراتی جنس هسته از موسوم به انتخاب می‌شود.
- ۵ - ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی مواد دیامغناطیس است.
- ۶ - ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی مواد پارامغناطیس است.
- ۷ - تلفات هیسترزیس تابع و سیم‌پیچ است.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - در مواد دیامغناطیس مولکول‌های مغناطیسی به وجود نمی‌آیند. صحیح غلط
- ۲ - مواد پارامغناطیس، مولکول‌های مغناطیسی ضعیفی ندارند. صحیح غلط
- ۳ - تلفات هیسترزیس به صورت حرارت در هسته ظاهر می‌شود. صحیح غلط

$$\varphi \text{ مدار مغناطیسی} \xleftarrow{\text{مشابه}} I \text{ مدار الکتریکی}$$

- هادی در مدار الکتریکی مسیری برای عبور جریان الکتریکی است و از خود در مقابل عبور جریان الکتریکی «مقاوت الکتریکی^۵» نشان می‌دهد و هسته در مدار مغناطیسی نیز مسیری برای عبور فوران مغناطیسی است و از خود در مقابل عبور فوران مغناطیسی « مقاومت مغناطیسی^۶ » نشان می‌دهد. بنابراین مقاومت مغناطیسی R و مقاومت الکتریکی R شبیه به یکدیگر می‌باشند؛ یعنی:

$$R \text{ مدار مغناطیسی} \xleftarrow{\text{مشابه}} R \text{ مدار الکتریکی}$$

بین کمیت‌های ولتاژ، جریان و مقاومت در یک مدار الکتریکی قانون اهم رابطه (۱۴ - ۱) را ارایه کرده است:

$$R = \frac{E}{I} \quad (1-14)$$

با توجه به شباهت‌های میان کمیت‌های الکتریکی و مغناطیسی می‌توان قانون اهم را برای یک مدار مغناطیسی به صورت رابطه (۱۵ - ۱) نوشت:

$$R = \frac{\theta}{\varphi} \quad (1-15)$$

در این رابطه:

θ نیروی محرکه مغناطیسی سیم پیچ بر حسب [A.turn]

φ فوران مغناطیسی هسته بر حسب [wb]

$$R = \frac{A \cdot turn}{wb}$$



شکل ۱-۵۵ مدار الکتریکی

همان‌طور که اتصال هادی به باتری، مسیر بسته‌ای برای جاری شدن جریان فراهم می‌کند را «مدار الکتریکی^۱» می‌نامند، مسیر بسته‌ای که فوران مغناطیسی در آن برقرار می‌شود «مدار مغناطیسی^۲» نامیده می‌شود.

وجه تشابه مدار مغناطیسی شکل (۱-۵۴) با مدار الکتریکی شکل (۱-۵۵) عبارت است از:

- «نیروی محرکه الکتریکی^۳» باتری E عامل جاری شدن جریان الکتریکی در هادی است و «نیروی محرکه مغناطیسی^۴» سیم پیچ θ عامل جاری شدن فوران مغناطیسی در هسته است. بنابراین عملکرد نیروی محرکه مغناطیسی و نیروی محرکه الکتریکی شبیه به یکدیگر است؛ یعنی:

$$\theta \text{ مدار مغناطیسی} \xleftarrow{\text{مشابه}} E \text{ مدار الکتریکی}$$


- جریان الکتریکی I ، در هادی مدار الکتریکی جاری می‌شود و فوران مغناطیسی φ در هسته مدار مغناطیسی جاری می‌شود. بنابراین رفتار فوران مغناطیسی و جریان الکتریکی نیز شبیه به یکدیگر است؛ یعنی:

حل:

- نیروی محرکه مغناطیسی از رابطه (۱۶ - ۱) برابر است با:

$$\theta = NI = 200 \times 1 = 200 \quad [A.turn]$$

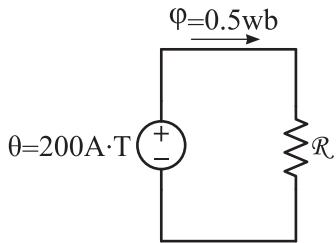- مدار الکتریکی معادل با درج مقادیر مغناطیسی بر روی آن به صورت شکل زیر است.



مقاومت مغناطیسی از رابطه (۱۵ - ۱) برابر است با:

$$R = \frac{\theta}{\varphi} = \frac{200}{0.5} = 400 \quad \left[\frac{\text{A.turn}}{\text{wb}} \right]$$

برای تعیین رابطه مقاومت مغناطیسی R به روش

زیر عمل می‌شود:

- از رابطه (۳ - ۱) مقدار φ برابر است با:

$$B = \frac{\varphi}{A} \Rightarrow \varphi = B \cdot A \quad (1 - 16)$$

- از رابطه (۹ - ۱) مقدار B برابر است با:


$$\mu = \frac{B}{H} \Rightarrow B = \mu H \quad (1 - 17)$$

- با جایگزینی مقدار μ از رابطه (۱۳ - ۱) در رابطه

$$\mu = \mu_0 \mu_r \quad (1 - 17)$$


$$B = \mu_0 \mu_r \cdot H \quad (1 - 18)$$

برای مدار الکتریکی شکل (۵۵ - ۱) مدار الکتریکی معادل شکل (۵۶ - ۱) ارائه شده است.

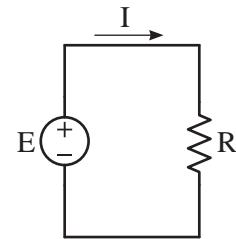


شکل ۱ - ۵۶

با توجه به وجہ تشابه میان مدارهای مغناطیسی با مدارهای الکتریکی می‌توان مدار الکتریکی معادل شکل (۵۷ - ۱) را با تقریب مناسبی برای مدار مغناطیسی شکل (۱ - ۵۴) در نظر گرفت.

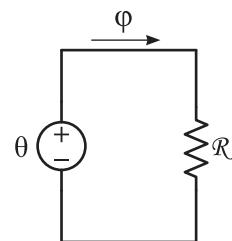

شکل ۱ - ۵۷

مثال ۱۵ - ۱ - فوران مغناطیسی در هسته شکل (۱ - ۵۸) برابر 0.5 wb است. مقاومت مغناطیسی هسته چقدر می‌باشد؟

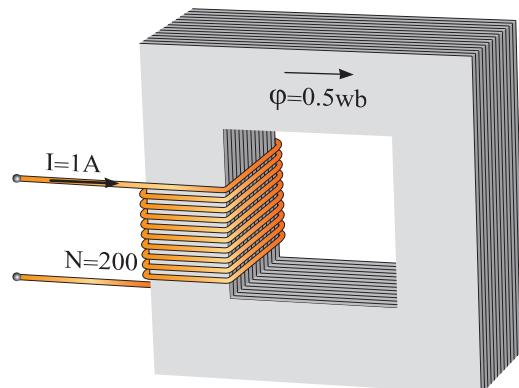


شکل ۱ - ۵۸

فعالیت

وجه تشابه رابطه مقاومت مغناطیسی با $\mathcal{R} = \frac{\ell_c}{\mu \cdot A}$ رابطه مقاومت الکتریکی $R = \frac{\ell}{x \cdot A}$ چیست؟

مثال ۱-۱۶ - اگر فوران مغناطیسی در مدار مغناطیسی شکل (۱-۵۹) برابر با 4 mwb باشد جریان سیم پیچ چند آمپر است؟ در صورتی که $\pi = 3$ و $\mu_r = 6000$ باشد.

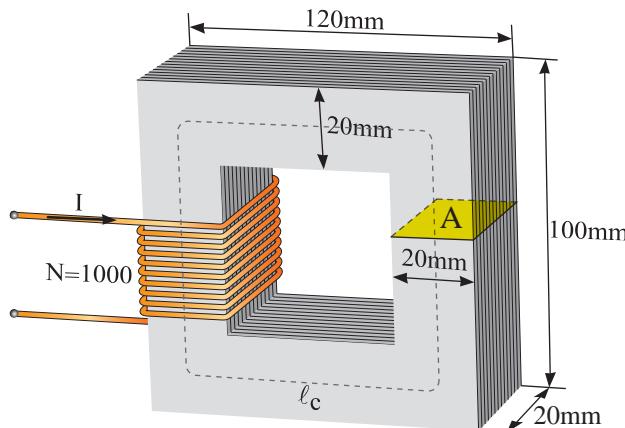

شکل ۱-۵۹

حل:

- محیط بیرونی هسته برابر است با:

$$\ell_1 = (120 + 100) \times 2 = 440 \text{ mm}$$

- محیط درونی هسته برابر با:

$$\ell_2 = (80 + 60) \times 2 = 280 \text{ mm}$$

- محیط متوسط برابر است با:

$$\ell_c = \frac{\ell_1 + \ell_2}{2} = \frac{440 + 280}{2} = 360 \text{ mm}$$

سطح مقطع بازوی هسته A که به شکل مربع است برابر است با:

$$A_c = 20 \times 20 = 400 \text{ mm}^2$$

- با جایگزینی رابطه (۱۸ - ۱) در (۱۶ - ۱) به دست می آید:

$$\varphi = \mu_o \mu_r \cdot H \cdot A \quad (1-19)$$

- با جایگزینی رابطه (۱۹ - ۱) و (۶ - ۱) در رابطه (۱۵ - ۱) به دست می آید:

$$\mathcal{R} = \frac{\theta}{\varphi} \Rightarrow \mathcal{R} = \frac{NI}{\mu_o \mu_r \cdot H \cdot A} \quad (1-20)$$

- از رابطه رابطه (۷ - ۱) به دست می آید:

$$H = \frac{NI}{\ell_c} \Rightarrow \ell_c = \frac{NI}{H} \quad (1-21)$$

- با جایگزینی رابطه (۲۰ - ۱) در رابطه (۲۱ - ۱) به دست می آید:

$$\mathcal{R}_c = \frac{\ell_c}{\mu_o \mu_r A} \quad (1-22)$$

در این رابطه:


$$\ell_c \text{ طول متوسط هسته بر حسب [m]} \\ \left[\frac{wb}{A \cdot turn \cdot m} \right] \mu_o \text{ ضریب نفوذ مغناطیسی خلأ بر حسب}$$

μ_r ضریب نفوذ نسبی هسته بدون واحد

A سطح مقطع هسته بر حسب [m^2] \mathcal{R} مقاومت مغناطیسی هسته بر حسب اگر حاصل $\mu_o \mu_r$ از رابطه (۱۳ - ۱) با μ نشان داده شود رابطه (۲۲ - ۱) به صورت رابطه (۲۳ - ۱) در می آید.


$$\mathcal{R} = \frac{\ell_c}{\mu \cdot A}$$

متحرک می‌باشند، بین قسمت متحرک و ساکن در هسته فرومغناطیسی «شکاف هوایی^۱» ایجاد می‌شود.

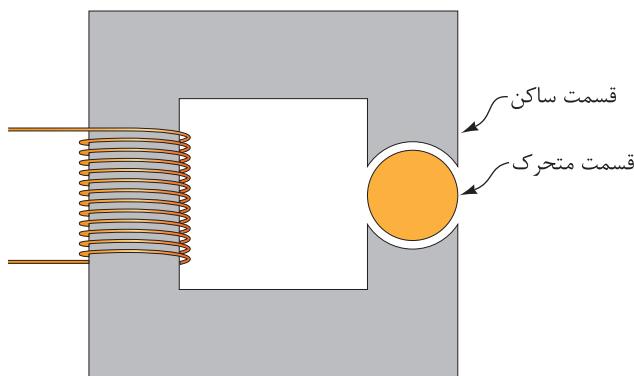

شکل ۱-۶۰

اگر قسمت متحرک به دو نیمه متحرک تقسیم شود و هر یک از این نیمه‌ها به سمت قسمت ساکن سوق داده شود شکل (۱-۶۱) به دست می‌آید.

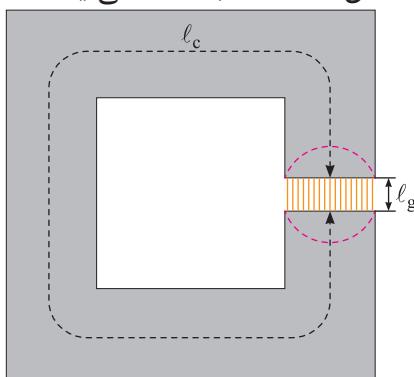

شکل ۱-۶۱


این شکل یک مدار مغناطیسی با شکاف هوایی را نشان می‌دهد که فوران مغناطیسی φ مسیر هسته و شکاف هوایی را طی می‌کند.

اگر در مدار مغناطیسی طول شکاف هوایی l_g از ابعاد سطح مقطع هسته مغناطیسی بسیار کوچک‌تر باشد، می‌توان با روش مدار الکتریکی معادل آن را تحلیل کرد. در صورتی که طول شکاف هوایی l_g از ابعاد سطح مقطع هسته مغناطیسی بزرگ‌تر باشد، فوران مغناطیسی مطابق شکل (۱-۶۲) به بیرون «نشت»

مقاومت مغناطیسی هسته از رابطه (۲۲ - ۱) برابر است با:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_C &= \frac{\ell_C}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{360 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 6000 \times 400 \times 10^{-6}} \\ &= 125000 \left[\frac{A \cdot \text{turn}}{\text{wb}} \right] \end{aligned}$$

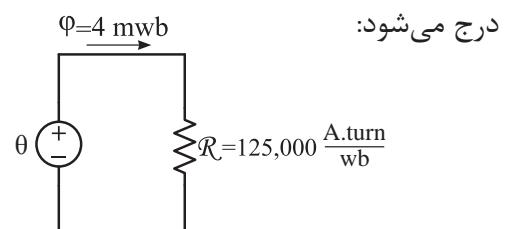- مدار الکتریکی معادل رسمند و مقادیر بر روی آن



- نیروی محرکه مغناطیسی از رابطه (۱۵ - ۱) برابر

است با:

$$\mathcal{R} = \frac{\theta}{\varphi}$$

$$\theta = \mathcal{R}_C \cdot \varphi = 125000 \times 4 \times 10^{-3} = 500 [A]$$

- جریان سیمپیچ از رابطه (۶ - ۱) برابر است با:

$$\theta = NI$$

$$I = \frac{\theta}{N} = \frac{500}{1000} = 0.5 [A]$$

۱۹ - ۱ - مدار مغناطیسی با شکاف هوایی

مدارهای مغناطیسی مقدمه تحلیل ماشین‌های الکتریکی اعم از ترانسفورمر و وسایل تبدیل انرژی از قبیل ژنراتورها و موتورهای الکتریکی می‌باشند.

ترانسفورمرها ساختمانی شبیه هسته فرومغناطیسی شکل (۱-۶۰) دارند. وسایل تبدیل انرژی مانند ژنراتورها و موتورهای الکتریکی که دارای اجزای

رابطه (۲۳ - ۱) به دست می‌آید:

$$\mathcal{R}_c = \frac{\ell_c}{\mu_0 \mu_r A} \quad (1 - 23)$$

می‌کند و سطح مقطع موثر شکاف هوایی بزرگ‌تر از سطح مقطع هسته مغناطیسی دو طرف آن می‌شود، لذا نمی‌توان با روش مدار الکتریکی معادل آن را تحلیل کرد.

و مقاومت مغناطیسی شکاف هوایی \mathcal{R}_g از رابطه (۱ - ۲۴) به دست می‌آید:

$$\mathcal{R}_g = \frac{\ell_g}{\mu_0 \mu_r A} \quad (1 - 24)$$

در این رابطه:

ℓ_g طول شکاف هوایی بر حسب [m]

μ_0 ضریب نفوذ مغناطیسی خلاً بر


$$\left[\frac{wb}{A \cdot turn \cdot m} \right]$$

μ_r ضریب نفوذ نسبی هوای

A سطح مقطع هسته بر حسب [m^2]


$$\left[\frac{A \cdot turn}{wb} \right]$$

\mathcal{R}_g مقاومت مغناطیسی بر حسب

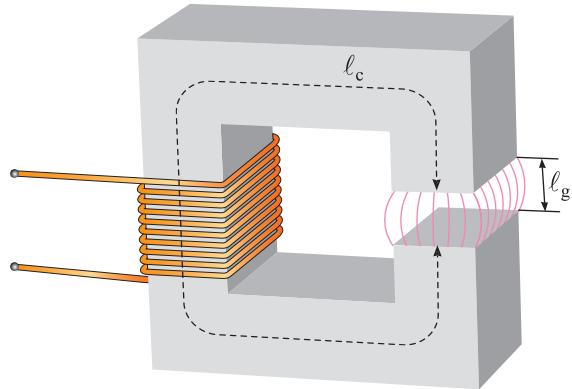

شکل ۱-۶۲

اکنون با فرض این که طول شکاف هوایی ℓ_g در شکل (۱ - ۶۱) به حد کافی کوچک است و چگالی فوران مغناطیسی B هسته نیز یکنواخت می‌باشد، می‌توان مدار الکتریکی معادل شکل (۱ - ۶۳) را برای تحلیل آن در نظر گرفت. از آنجایی که فوران مغناطیسی، مسیر هسته و شکاف هوایی را طی می‌کند، لذا مقاومت مغناطیسی آنها در مدار الکتریکی معادل با هم سری می‌شوند.

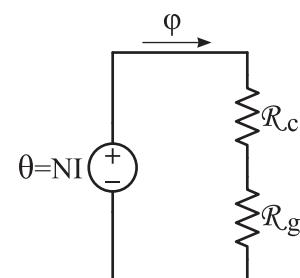

شکل ۱-۶۳

در شکل (۱ - ۶۳) مقاومت مغناطیسی هسته \mathcal{R}_c از

Equal Reluctance .۲



۱. برای سهولت در محاسبات معمولاً برای هوای μ_r برابر ۱ در نظر گرفته می‌شود.

$$\mathcal{R}_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_x} + \dots + \frac{1}{R_n}} \quad ۳. \text{ مقاومت مغناطیسی معادل, } n \text{ مقاومت مغناطیسی موازنی از رابطه مقابل به دست می‌آید:}$$

$$= 100000 \left[\frac{A \cdot turn}{wb} \right]$$

متوسط هسته تغییر نکرده است برای داشتن فوران
مغناطیسی $\Phi = 4 \text{ mwb}$ جریان سیم پیچ چند آمپر است؟

- مدار الکتریکی معادل رسم می شود و مقادیر در آن
نوشته خواهد شد:

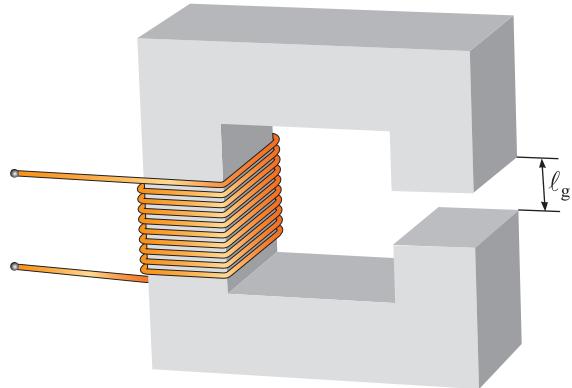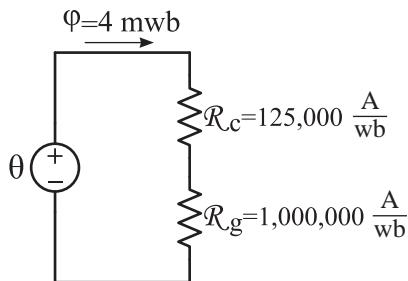

شکل ۱-۶۴

- مقاومت مغناطیسی معادل از رابطه (۲۵ - ۱) برابر

است با:

$$R_{eq} = R_C + R_g = 125000 + 1000000$$

- مقاومت مغناطیسی هسته تغییر نمی کند و برابر

است با:

$$R_C = \frac{\ell_C}{\mu_0 \mu_r A} = 125000 \left[\frac{A \cdot turn}{wb} \right]$$

- نیروی محرکه مغناطیسی از رابطه (۱۵ - ۱) برابر

است با:

$$R = \frac{\theta}{\varphi} \Rightarrow \theta = R \cdot \varphi$$

$$\theta = 125000 \times 4 \times 10^{-3} = 4500 \left[A \cdot turn \right]$$

- طول شکاف هوایی بر حسب متر برابر است با:

$$\ell_g = 48 \times 10^{-3} [m]$$

- طول شکاف هوایی بسیار کوچک تر از ابعاد سطح
قطعه هسته می باشد؛ لذا سطح مقطع شکاف هوایی با

هسته برابر است؛ یعنی:

$$A_g = A_C = 400 \times 10^{-6} [m^2]$$

- برای سهولت در محاسبات ضریب نفوذ نسبی هوا

برابر با:

$$\theta = NI \Rightarrow I = \frac{\theta}{N} = \frac{4500}{1000} = 4.5 [A]$$

- مقاومت مغناطیسی هوا از رابطه (۲۴ - ۱) برابر

است با:

$$R_g = \frac{\ell_g}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{48 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-3} \times 1 \times 400 \times 10^{-6}}$$

فعالیت

چرا با ایجاد شکاف هوایی جریان سیم پیچ افزایش
یافته است؟

- می شود نامیده می شود.
- ۲ - نیروی محرکه مغناطیسی، مشابه در مدار الکتریکی است.
- ۳ - مقاومت مغناطیسی مشابه در مدار الکتریکی است.

پرسش های صحیح، غلط

- ۱ - هسته از خود در مقابل فوران مغناطیسی «مقاومت مغناطیسی» نشان می دهد.
- صحیح غلط
- ۲ - جریان الکتریکی مشابه نیروی محرکه مغناطیسی است.
- غلط صحیح

پرسش های تشریحی

- ۱ - مدار الکتریکی و مدار مغناطیسی را تعریف کنید.
- ۲ - چرا نتایج تحلیل مدارهای مغناطیسی با استفاده از مدار الکتریکی معادل تقریبی است؟

تمرین ۱-۶

- ۱ - مقاومت و فوران مغناطیسی در هسته یک مدار مغناطیسی به ترتیب $\frac{A \cdot turn}{wb}$ ۵۰۰ و ۱۰ mwb می باشد. اگر جریان سیم پیچ روی هسته ۲۰ mA باشد تعداد حلقه های سیم پیچ را به دست آورید.
- ۲ - بر روی یک هسته فرومغناطیسی مشابه شکل (۱-۲۳)، ۲۰۰ دور سیم پیچیده شده است. اگر جریان ۲ آمپر از سیم پیچ عبور کند. فوران مغناطیسی هسته را محاسبه نمایید. در صورتی که $r_1 = ۳۰\text{ cm}$, $r_2 = ۴۰\text{ cm}$, $\mu_r = ۱۰۰$ باشد.

هر چند تحلیل مدارهای مغناطیسی با استفاده از مفهوم مدار الکتریکی معادل، غالباً نتایج رضایت بخشی دارد اما این نتایج به دلایل زیر تقریبی است:

۱ - در مدار مغناطیسی فرض می شود تمام فوران مغناطیسی در هسته محبوس است. اما جزء کوچکی از فوران مغناطیسی هسته به هوای اطراف می گریزد. این فوران در بیرون هسته «شار نشتی^۱» نام دارد.

۲ - در محاسبه مقاومت مغناطیسی، برای هسته یک طول مسیر متوسط و یک سطح مقطع مشخص فرض می شود. این فرضها، مخصوصاً در مورد گوشه ها فرض های خیلی خوبی نیستند.

۳ - در مواد فرومغناطیسی، با تغییر شدت میدان مغناطیسی هسته، ضریب نفوذ مغناطیسی هسته تغییر می کند اما در مدار معادل مغناطیسی ضریب نفوذ مغناطیسی ثابت فرض شده است.

۴ - اگر در مسیر فوران مغناطیسی هسته، شکاف هوایی وجود داشته باشد، سطح مقطع موثر فاصله هوایی بزرگ تر از سطح مقطع هسته دو طرف آن است که در مدار معادل مغناطیسی سطح مقطع شکاف هوایی برابر سطح مقطع هسته فرض می شود.

روش های دیگری در تحلیل مدارهای مغناطیسی وجود دارد که به نتایج دقیق تری می انجامد. تحلیل مدارهای مغناطیسی به کمک «قانون نیروی محرکه مغناطیسی» یکی از این روش ها است.


پرسش ۱-۶

پرسش های کامل کردنی

- ۱ - مسیر بسته ای که فوران مغناطیسی در آن برقرار

تحلیل مدارهای مغناطیسی با قانون نیروی محرکه مغناطیسی یکی از روش‌هایی است که غالباً نتایج دقیقی از آن به دست می‌آید.

قانون نیروی محرکه مغناطیسی برای مدار مغناطیسی شکل (۶۵ - ۱) به صورت رابطه (۲۸ - ۱) در می‌آید.

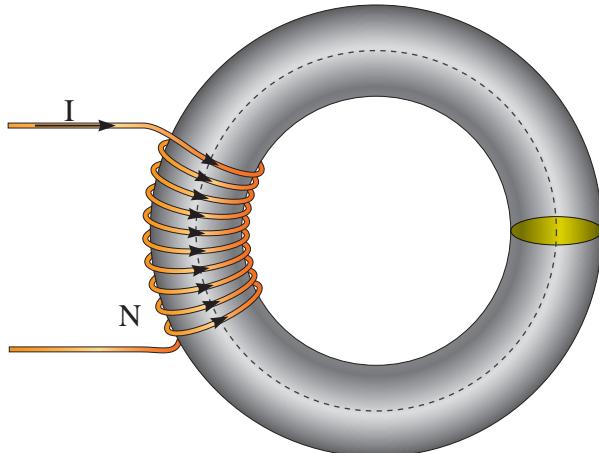

شکل ۱-۶۵

$$\theta = H_C \cdot \ell_C \quad (1-28)$$

در این رابطه:

شدت میدان مغناطیسی هسته بر حسب H_C
 $\left[\frac{A.turn}{m} \right]$

ℓ_C طول متوسط هسته بر حسب m

نیروی محرکه مغناطیسی سیم‌پیچ بر حسب
 $[A.turn]$

اگر چنانچه هسته مدار مغناطیسی دارای شکاف هوایی به طول ℓ_g و شدت میدان مغناطیسی H_g و ماده فرومغناطیس به طول ℓ_C و شدت میدان مغناطیسی H_C مطابق شکل (۶۶ - ۱) باشد رابطه قانون نیروی محرکه مغناطیسی به صورت رابطه (۲۹ - ۱) نوشته می‌شود.

۳ - اگر در مدار مغناطیسی تمرین ۲ شکاف هوایی به طول $5/5 mm$ ایجاد شود با فرض این که طول متوسط هسته تغییر نکرده باشد، فوران مغناطیسی هسته را محاسبه کنید.

۴ - بر روی اختلاف نتایج تمرین ۲ و ۳ بحث کنید.

۲۰ - ۱ - قانون نیروی محرکه مغناطیسی

در مدارهای مغناطیسی فوران مسیر بسته هسته را طی می‌کند. طبق قانون نیروی محرکه مغناطیسی در یک مدار مغناطیسی «حاصل جمع جبری نیروهای محرکه مغناطیسی هسته، برابر نیروی محرکه مغناطیسی سیم‌پیچ است».

قانون نیروی محرکه مغناطیسی با رابطه (۲۶ - ۱) نشان داده می‌شود:

$$\theta = \sum_{i=1}^n H_i \cdot \ell_i \quad (1-26)$$

در این رابطه:

θ نیروی محرکه مغناطیسی سیم‌پیچ بر حسب
 $[A.turn]$

H_i شدت میدان مغناطیسی قسمت i ام مدار مغناطیسی بر حسب
 $\left[\frac{A.turn}{m} \right]$
 ℓ_i طول متوسط قسمت i ام مدار مغناطیسی
 بر حسب [m]

در حالت کلی اگر مدار مغناطیسی از n قسمت تشکیل شده باشد رابطه قانون نیروی محرکه مغناطیسی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\theta = H_1 \ell_1 + H_2 \ell_2 + \dots + H_n \ell_n \quad (1-27)$$

$$\varphi = \varphi_C = \varphi_g = \lambda [mwb]$$

سطح مقطع هسته A_C با سطح مقطع شکاف هوایی A_g با هم برابر فرض می‌شوند؛ زیرا طول شکاف هوایی در مقابل سطح مقطع هسته بسیار کوچک‌تر است. چگالی فوران مغناطیسی هسته از رابطه (۳ - ۱) برابر است با:

$$A = A_C = A_g = 64 [cm^2]$$

$$B = \frac{\varphi}{A}$$

$$B = \frac{9/28 \times 10^{-3}}{64 \times 10^{-4}} = 1/45 [T]$$

با توجه به مقدار B از منحنی مغناطیسی شکل (۱ - ۲۷) تعداد H_C برای فولاد ورق به دست می‌آید:

$$B = \frac{\text{منحنی مغناطیسی}}{\text{شکل (۱ - ۲۷)}} \rightarrow H_C = 1/45 \left[\frac{A.turn}{m} \right]$$

با فرض اینکه هوا مشابه خلاً است، شدت میدان مغناطیسی شکاف هوایی از رابطه (۱۰ - ۱) برابر است با:

$$H_g = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1/45}{4\pi \times 10^{-7}} = 1154458 \left[\frac{A.turn}{m} \right]$$

نیروی محرکه مغناطیسی از رابطه (۱ - ۲۹) محاسبه می‌شود:

$$\theta = H_g \ell_g + H_C \ell_C$$


$$\theta = 1154458 \times 1/1 \times 10^{-3} + 800 \times 50 \times 10^{-3} :$$

$$= 1670 [A]$$

از رابطه (۶ - ۱) شدت جریان به دست می‌آید.

$$\theta = NI$$

$$I = \frac{\theta}{N} = \frac{1670}{1000} = 1/6 [A.turn]$$

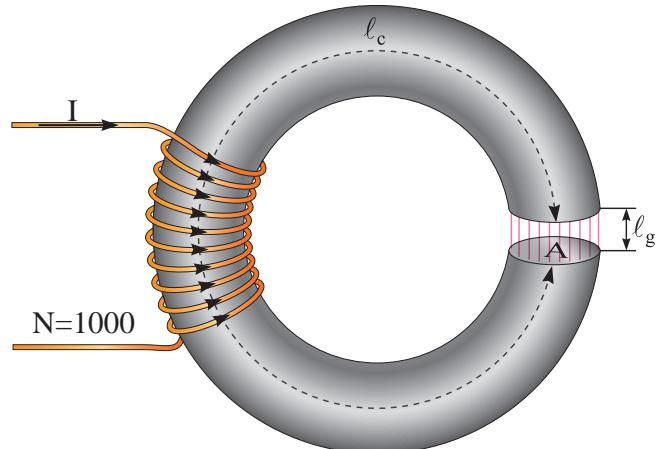

شکل ۱ - ۶۶

$$\theta_{eq} = H_g \ell_g + H_C \ell_C \quad (1 - 29)$$

شدت میدان مغناطیسی هسته فرومغناطیسی H_C از منحنی مغناطیسی شکل‌های (۱ - ۲۷) و (۱ - ۲۹) با توجه به جنس هسته و شدت میدان مغناطیسی شکاف هوایی H_g از رابطه (۱۰ - ۱) به صورت $H_g = \frac{B}{\mu_0}$ پس از تعیین B به دست می‌آیند. مقادیر ℓ_g و ℓ_C با توجه به شکل هندسی مدار مغناطیسی محاسبه می‌شوند.

مثال ۱۸ - ۱ - مدار مغناطیسی مطابق شکل (۶۶ - ۱) دارای هسته فرومغناطیسی از جنس فولاد ورق به طول متوسط $A_C = 64 \text{ cm}^2$ و سطح مقطع $\ell_C = 50 \text{ cm}$ دارد. یک شکاف هوایی به طول $\ell_g = 1/1 \text{ mm}$ و فوران مغناطیسی هسته $\varphi_C = 9/28 \text{ mwb}$ می‌باشد. جریان سیم پیچ را به کمک قانون نیروی محرکه مغناطیسی تعیین کنید.

حل:

فوران مغناطیسی هسته فرومغناطیسی و شکاف هوایی برابر است زیرا این دو قسمت با یکدیگر سری هستند.

- فوران مغناطیسی از رابطه (۳ - ۱) محاسبه می‌شود:

$$B = \frac{\varphi}{A}$$

$$\varphi = B \cdot A = 1 / 6 \times 64 \times 10^{-4} = 0.1 wb$$

- واحد فوران مغناطیسی به میلی وبر تبدیل می‌شود:

$$\frac{1wb}{0.1} = \frac{1000 mwb}{\varphi} \Rightarrow \varphi = \frac{0.1 \times 1000}{1}$$

$$= 10 [mwb]$$

- با از بین رفتن شکاف هوایی، مقاومت مغناطیسی کمتر می‌شود و فوران مغناطیسی هسته افزایش می‌یابد.
مدارهای مغناطیسی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که دارای حداقل فاصله شکاف هوایی یا در صورت امکان فاقد شکاف هوایی باشند تا با جریان الکتریکی کمتر، فوران مغناطیسی بیشتری تولید شود.

تمرین ۷ - ۱

۱ - هسته مغناطیسی از جنس فولاد الکتریکی

بدون فاصله هوایی به طول متوسط ۴۰ cm و سطح مقطع ۵۰ cm^۲ دارای فوران مغناطیسی ۱۰ mwb می‌باشد. به روی این هسته یک سیم‌پیچ با ۴۰۰۰ حلقه قرار دارد. مطلوب است:


الف - شدت جریان سیم‌پیچ

ب - اگر یک فاصله هوایی 1 mm در هسته ایجاد شود شدت جریان سیم‌پیچ چند آمپر خواهد شد؟ در صورتی که بخواهیم فوران هسته ثابت بماند.

۲ - یک مدار مغناطیسی با مقاومت مغناطیسی ۴۵۰۰ $\frac{A.turn}{wb}$ دارای فوران مغناطیسی ۱۰ mwb می‌باشد. اگر تعداد دور سیم‌پیچ ۱۰۰۰ و طول متوسط

مثال ۱۹ - ۱ - اگر در مثال ۱۸ - ۱ شکاف هوایی

مدار مغناطیسی با به هم رساندن هسته مغناطیسی مطابق شکل (۶۷ - ۱) از بین برود و جریان سیم‌پیچ ثابت بماند، فوران مغناطیسی هسته چند میلی وبر می‌شود؟

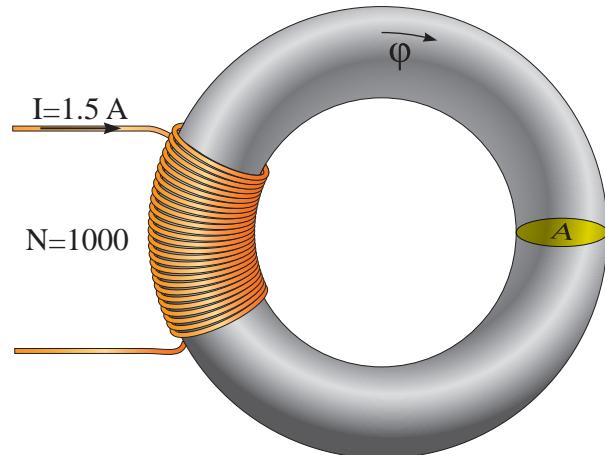

شکل ۱ - ۶۷

حل:

- نیروی محرکه مغناطیسی سیم‌پیچ از رابطه

۶ - ۱) به دست می‌آید:

$$\theta = NI = 1000 \times 1 = 1000 [A.turn]$$

- شدت میدان مغناطیسی از رابطه (۷ - ۱) به دست

می‌آید:


$$H_C = \frac{\theta}{l_C} = \frac{1000}{50 \times 10^{-2}} = 2000 \left[\frac{A.turn}{m} \right]$$

- با توجه به مقدار H_C از منحنی مغناطیس شکل

۲۷ - ۱) مقدار B برای فولاد ورق به دست می‌آید:

$$H_C = 2000 \xrightarrow{\text{منحنی مغناطیس}} B = 1/6 [T]$$

شکل (۱ - ۲۷)

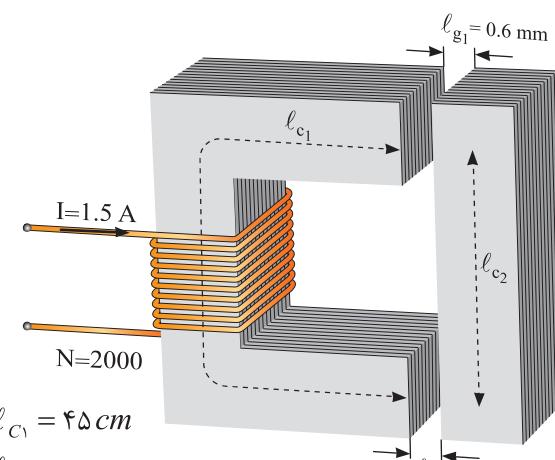

$$l_{c_1} = 45 \text{ cm}$$


$$l_{c_2} = 15 \text{ cm}$$

$$A = 5 \cdot \text{cm}^2$$

$$\pi = 3$$

شکل ۱-۶۹

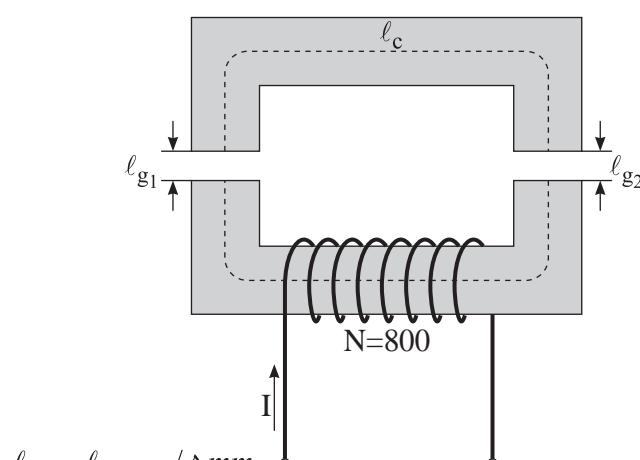۵ - یک هسته مغناطیسی از جنس فولاد الکتریکی $M-5$ مطابق شکل (۱-۷۰) مفروض است. در صورتی که بخواهیم فوران مغناطیسی 0.4 mwb در هسته برقرار شود شدت جریان سیمپیچ باید چند آمپر باشد؟



$$l_{g_1} = l_{g_2} = 0.5 \text{ mm}$$

$$A_g = A_C = 4 \text{ cm}^2$$

$$l_c = 30 \text{ cm}$$

شکل ۱-۷۰

هسته 90 cm باشد مطلوب است:

الف - جریان سیمپیچ


ب - شدت میدان هسته

۳ - در مدار مغناطیسی شکل (۱-۶۸) فوران

مغناطیسی هسته 10 mwb است؛ مطلوب است:

الف - مقاومت مغناطیسی هسته

ب - اگر یک فاصله هوایی $1/2 \text{ mm}$ در هسته ایجاد شود و بخواهیم فوران هسته همان مقدار قبلی بماند، جریان سیمپیچ را چند آمپر باید افزایش دهیم. ($\pi = 3$)

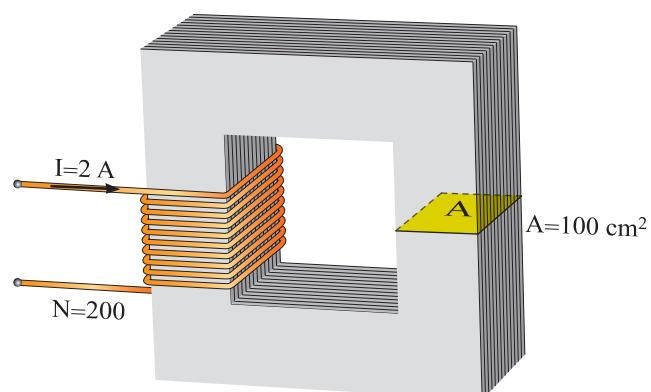

شکل ۱-۶۸

۴ - در مدار مغناطیسی شکل (۱-۶۹) مطلوب

است محاسبه:

الف - مقاومت مغناطیسی در صورتی که فوران مغناطیسی هسته 12 mwb باشد.

ب - ضریب نفوذ نسبی هسته

فصل دوم

مبانی ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم

هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ماشین‌های الکتریکی را تعریف کند.
- ماشین‌های الکتریکی را از نظر نوع تبدیل انرژی تعریف کند.
- ماشین‌های الکتریکی را از نظر نوع تبدیل انرژی طبقه‌بندی کند.
- قانون فاراده را تعریف کند.
- پدیده القا را شرح دهد.
- رابطه قانون فاراده را توضیح دهد.
- مولد ساده جریان مستقیم را تعریف کند.
- اجزای تشکیل‌دهنده مولد ساده جریان مستقیم را نام ببرد.
- طرز کار مولد ساده جریان مستقیم را توضیح دهد.
- اثر افزایش تعداد هادی‌ها در مولد جریان مستقیم را توضیح دهد.
- روش تعیین پلاریته ولتاژ در مولد جریان مستقیم را توضیح دهد.
- قانون لورنس را توضیح دهد.
- رابطه قانون لورنس را تشریح کند.
- موتور ساده جریان مستقیم را تعریف کند.
- اجزای تشکیل‌دهنده موتور جریان مستقیم را نام ببرد.
- گشتاور را تعریف کند.
- رابطه گشتاور را توضیح دهد.
- طرز کار موتور ساده جریان مستقیم را توضیح دهد.
- اثر افزایش تعداد هادی‌ها در موتور ساده جریان مستقیم را توضیح دهد.
- روش تغییر جهت گردش در موتور ساده جریان مستقیم را توضیح دهد.

- اجزای تشکیل دهنده یک ماشین جریان مستقیم را نام ببرد.
- وظیفه قسمت ساکن در یک ماشین جریان مستقیم را توضیح دهد.
- وظیفه قسمت گردان در یک ماشین جریان مستقیم را توضیح دهد.
- وظیفه مجموعه جاروبک و جاروبک نگهدار را توضیح دهد.
- سیم‌بندی آرمیچر را تعریف کند.
- خصوصیات سیم‌بندی آرمیچر را توضیح دهد.
- گام‌های سیم‌بندی آرمیچر را تعریف کند.
- گام‌های سیم‌بندی را بر روی شکل آرمیچر مشخص کند.
- روابط حاکم بر گام‌های سیم‌بندی را بیان کند.
- انواع سیم‌بندی آرمیچر را توضیح دهد.
- انواع دیاگرام‌های سیم‌بندی را از روی شکل تمیز دهد.
- اطلاعات انواع سیم‌بندی آرمیچر را از روی شکل مربوطه استخراج کند.
- ولتاژ جریان و مقاومت اهمی سیم‌بندی آرمیچر را تعریف کند.
- روابط حاکم بر ولتاژ، جریان و مقاومت اهمی سیم‌بندی آرمیچر را توضیح دهد.
- نیروی محرکه القایی و گشتاور تولیدی در ماشین واقعی را توضیح دهد.
- سیم‌بندی آرمیچر از نظر ولتاژ، جریان و توان را با یک‌دیگر مقایسه کند.
- کاربرد هر یک از انواع سیم‌بندی آرمیچر را توضیح دهد.
- عکس‌العمل آرمیچر را تعریف کند.
- اثرات ناشی از عکس‌العمل آرمیچر را توضیح دهد.
- راه‌های مقابله با اثر عکس‌العمل آرمیچر را توضیح دهد.
- کمتواسیون را تعریف کند.
- اثرات ناشی از کمتواسیون را توضیح دهد.
- راه‌های مقابله با کمتواسیون را توضیح دهد.
- به پرسش‌های این فصل پاسخ دهد.
- تمرین‌های این فصل را حل نماید.

این ارتباط در ماشین‌های الکتریکی بر مبنای «میدان الکترومغناطیسی^۳» صورت می‌گیرد.



شکل ۲-۲

ماشین‌های الکتریکی در زندگی روزمره امروزی حضور فراوانی دارند. «موتورهای الکتریکی^۳» در لوازم خانگی مانند یخچال، جاروبرقی، همزن، پنکه، تهویه مطبوع و در بسیاری از وسایل الکتریکی مشابه دیگر حضور دارند و در راهاندازی آنها نقش مؤثر دارند. در مراکز صنعتی و کارخانجات، عامل حرکت بیشتر ابزارها موتورهای الکتریکی هستند. «ترانزیتورهای الکتریکی^۴» نیز با تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی نقش اصلی را در تأمین برق مورد نیاز مصرف‌کننده‌های الکتریکی ایفا می‌کنند.

در بررسی ماشین‌های الکتریکی همواره سعی بر آن است با ارایه روابط و مدل ریاضی مناسب، رابطه بین ورودی و خروجی آنها تبیین و طرز کارشان تحلیل شود.

در این فصل ضمن آشنایی با ساختمان داخلی ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم به طرز کار آنها نیز پرداخته می‌شود.

انرژی الکتریکی یک منبع انرژی تمیز و کارآمد است و به راحتی در منازل، ادارات و کارخانجات قابل استفاده است. برخی از مصرف‌کننده‌ها مثل لامپ یا بخاری برقی به انرژی الکتریکی نیاز دارند و برخی دیگر مانند قطارهای مترو یا آسانسور به انرژی مکانیکی نیاز دارند. وسایلی که انرژی الکتریکی را مصرف یا تولید می‌کنند در مقایسه با دیگر وسایل که با سوخت‌های فسیلی مانند بنزین یا گازوییل کار می‌کنند آلودگی زیست محیطی کمتری دارند، ضمن اینکه از مزایا و راندمان بالاتری برخوردار هستند.



شکل ۲-۱

انرژی الکتریکی می‌تواند به انرژی مکانیکی تبدیل شود و همچنین تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی نیز میسر است. دستگاه‌هایی که این دو انرژی را به هم تبدیل می‌کنند، «ماشین‌های الکتریکی^۱» نام دارند. فرایند تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و بالعکس «تبدیل انرژی الکترومکانیکی» نامیده می‌شود. ماشین‌های الکتریکی رابطی بین سیستم الکتریکی و سیستم مکانیکی محسوب می‌شوند که

می‌شوند. اگر ماشین الکتریکی برای کار در جریان متناوب AC طراحی شود آن را «ماشین الکتریکی جریان متناوب^۱» می‌نامند و در صورتی که برای کار در جریان مستقیم DC طراحی شود آن را «ماشین الکتریکی جریان مستقیم^۲» می‌نامند.

در ماشین‌های الکتریکی فرایند تبدیل انرژی برگشت‌پذیر^۳ است. بدین معنی که با رعایت یک سری ملاحظات عملی، هر ماشین الکتریکی می‌تواند به عنوان یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به مکانیکی و یا به عنوان یک ژنراتور، انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل کند و مورد استفاده قرار گیرد.



در سال ۱۷۹۱ در یک خانواده فقیر انگلیسی به دنیا آمد. مایکل فاراده پسری بسیار کنجدکاو بود و علاقه زیادی به پرسیدن در مورد مطالب علمی داشت. وی به مباحث انرژی علاقه داشت و مطالعات و آزمایش‌های فراوانی در این حوزه انجام داد. این آزمایش‌ها منجر به کشف الکترومغناطیس شد. مایکل فاراده یکی از بزرگ‌ترین فیزیکدانانی بود که توجه زیادی به تجربه و آزمایش کردن نظریات و افکارش داشت. وی در سال ۱۸۶۷ وفات یافت.

www.tavanir.org.ir

۱ - ۲ - طبقه‌بندی ماشین‌های الکتریکی

ماشین‌های الکتریکی از دو دیدگاه «نوع تبدیل انرژی» و «نوع جریان الکتریکی» طبقه‌بندی می‌شوند. از دیدگاه انرژی، اگر ماشین الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند «موتور الکتریکی» نامیده می‌شود. و اگر این ماشین الکتریکی، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند «ژنراتور الکتریکی» نامیده می‌شود.

ماشین‌های الکتریکی اعم از موتور یا ژنراتور الکتریکی، از دیدگاه نوع جریان در دو دسته «جریان متناوب AC» و «جریان مستقیم DC» طبقه‌بندی

مایکل فاراده

فراوان دارد.

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده و روابط حاکم بر آن را می‌توان با انجام چند آزمایش به دست آورد.

آزمایش ۱ - مداری مت Shankel از یک حلقه^۴ هادی که دو سر آن به یک گالوانومتر^۵ متصل است در شکل (۲ - ۳) نشان داده شده است.

۲ - ۲ - قانون القای الکترومغناطیسی فاراده^۶

«قانون القای الکترومغناطیسی فاراده» یکی از اساسی‌ترین قوانین مغناطیسی در فیزیک است. طرز کار و سایل الکتریکی که الکترومغناطیس در آنها نقش دارد به کمک قانون القای الکترومغناطیسی فاراده قابل فهم است؛ به خصوص در تحلیل طرز کار و سایل تبدیل انرژی الکترومکانیکی اعم از موتور یا ژنراتور کاربرد

Reversible Energy .۳
Turn .۵


Direct Current Machine .۲

Alternating Current Machine .۱

Faraday's law of electromagnetic induction .۴


.۶. گالوانومتر یک آمپرmetر بسیار دقیق است که با کمترین جریان الکتریکی منحرف می‌شود.

وقتی که آهنربای دائم از حلقه مطابق شکل ۲-۶ دور شود، عقربه گالوانومتر در جهت عکس حالت قبل منحرف می‌شود. یعنی جهت جریان در حلقه تغییر کرده است.

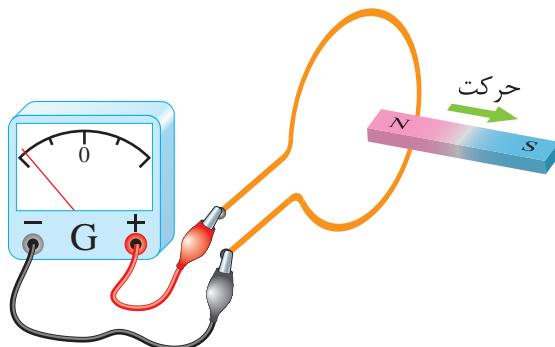


شکل ۲-۶

در ادامه آزمایش اگر قطب جنوب S آهنربای دائم مطابق شکل ۲-۷ داخل حلقه شود، عقربه گالوانومتر بر خلاف حالتی که قطب شمال N وارد حلقه شد منحرف می‌گردد.

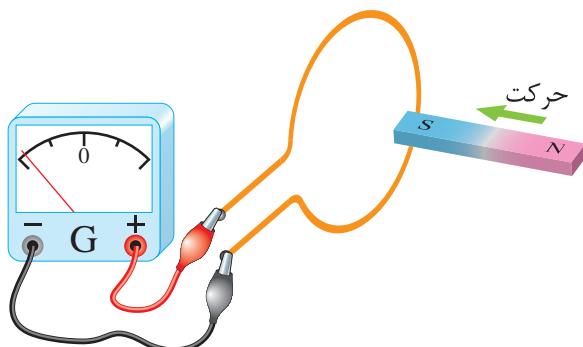


شکل ۲-۷

در این حالت نیز در صورتی که آهنربای دائم نسبت به حلقه مطابق شکل ۲-۸ حرکتی نداشته باشد، عقربه‌ی گالوانومتر منحرف نخواهد شد.

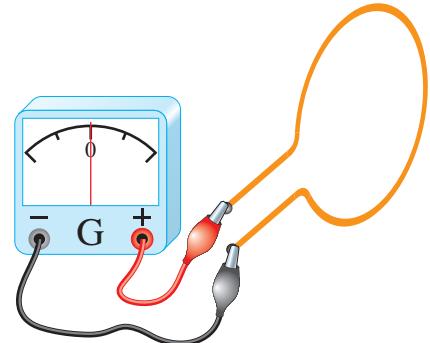


شکل ۲-۳

اگر یک آهنربای دائم از طرف قطب شمال N آن مطابق شکل ۴-۲ داخل حلقه شود، عقربه گالوانومتر منحرف می‌شود. انحراف عقربه گالوانومتر به معنای عبور جریان از گالوانومتر است.

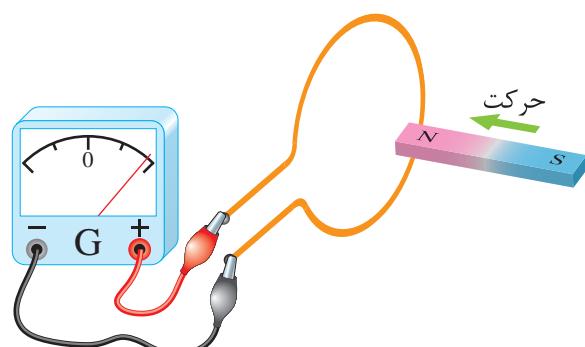

شکل ۲-۴

در صورتی که آهنربای دائم نسبت به حلقه مطابق شکل ۵-۲ حرکتی نداشته باشد، عقربه گالوانومتر منحرف نخواهد شد.

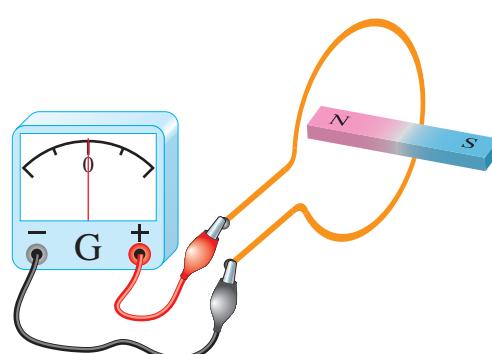

شکل ۲-۵

$$e \propto \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad (2-1)$$

در این رابطه:

$\Delta\varphi$ تغییرات فوران مغناطیسی بر حسب وبر [wb]
 Δt مدت زمان وقوع تغییرات فوران مغناطیسی
 بر حسب ثانیه (s)

e نیروی محرکه القایی بر حسب ولت [V]

نیروی محرکه القایی e در عمل بسیار حائز اهمیت است. جای خوبشختری است که چراغ‌های اتاقی که در آن این کتاب را می‌خوانید با استفاده از نیروی محرکه القایی حاصل از یک ژنراتور روشن می‌شوند.

اگر به جای استفاده از یک حلقه سیم، از سیم‌پیچی با N حلقه، آزمایش فاراده تکرار شود، در هر حلقه سیم‌پیچ نیروی محرکه القایی ایجاد می‌شود و این نیروهای محرکه با یکدیگر جمع می‌شوند تا نیروی محرکه القایی سیم‌پیچ به دست آید؛ لذا مقدار نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچ از رابطه (۲ - ۲) تعیین می‌شود.


$$e = N \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad (2-2)$$

نیروی محرکه القایی e جریان القایی در سیم‌پیچ جاری می‌کند که از رابطه (۳ - ۲) به دست می‌آید:

$$i = \frac{e}{Z} \quad (2-3)$$

در این رابطه:

Z مقاومت ظاهری^۳ سیم‌پیچ بر حسب اهم [Ω] A شدت جریان القایی سیم‌پیچ بر حسب آمپر [A]

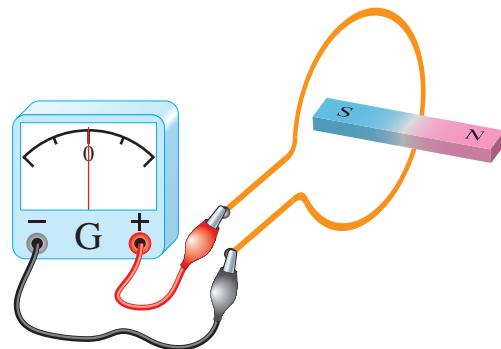


شکل ۲ - ۸

بدین ترتیب در این آزمایش پدیده‌ای مشاهده می‌شود که در اثر حرکت آهنربای دائم نسبت به حلقه به وجود آمده است.

در آزمایش ۱ جریانی که در حلقه برقرار می‌شود را «جریان القایی^۱» می‌نامند. می‌دانید عامل جاری شدن جریان در هر مدار الکتریکی نیروی محرکه (E) است. جریان القایی نیز ناشی از یک نیروی محرکه است که آن را «نیروی محرکه القایی EMF^۲» می‌نامند. نیروی محرکه القایی را به اختصار با e نشان می‌دهند.


فاراده با آزمایش‌هایی نظیر این آزمایش، توانست قانونی به دست آورد که به «قانون القای الکترومغناطیسی فاراده» مشهور شد. وی بر اساس این آزمایش‌ها متوجه شد که تغییر فوران مغناطیسی مهم‌ترین عامل ایجاد نیروی محرکه القایی است؛ لذا قانون القای الکترومغناطیس فاراده را چنین تعریف کرد: «مقدار نیروی محرکه القایی در هر مدار با آهنگ تغییر فوران متناسب است».

فاراده به کمک این قانون برای محاسبه مقدار نیروی محرکه القایی رابطه ریاضی (۱ - ۲) را ارائه کرد. این رابطه بیان ریاضی قانون القای الکترومغناطیسی فاراده است.

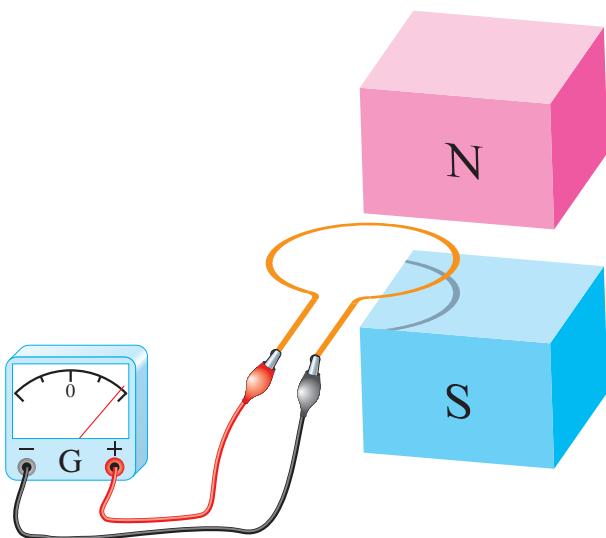

شکل ۲-۱۰

هرچه حلقه بیشتر وارد میدان مغناطیسی می‌شود فوران بیشتری سطح حلقه را می‌پوشاند. شکل ۲-۱۱.

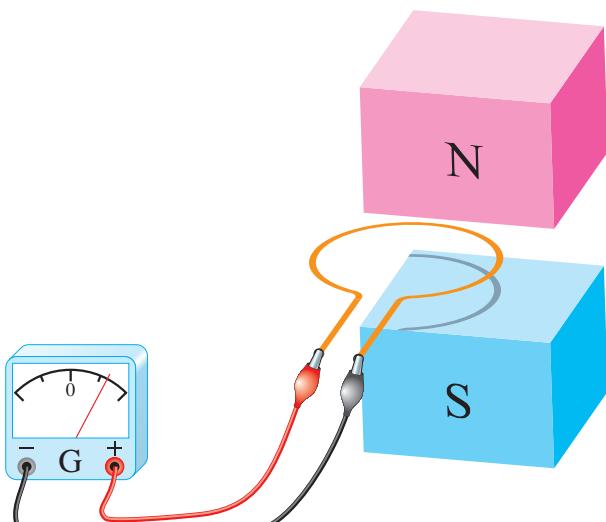


شکل ۲-۱۱

این تغییر فوران طبق قانون فاراده نیروی محرکه القایی در حلقه ایجاد می‌کند. لذا گالوانومتر منحرف می‌شود.

شکل ۲-۱۲) لحظه‌ای را نشان می‌دهد که حلقه به صورت کامل وارد میدان مغناطیسی شده است.

آزمایش ۲ - حلقه هادی مستطیل شکل متصل به یک گالوانومتر در بیرون میدان مغناطیسی B ناشی از دو قطب N و S یک آهنربای قوی در شکل (۲-۹) نشان داده شده است. حلقه در جهت نشان داده از درون میدان مغناطیسی عبور داده می‌شود.

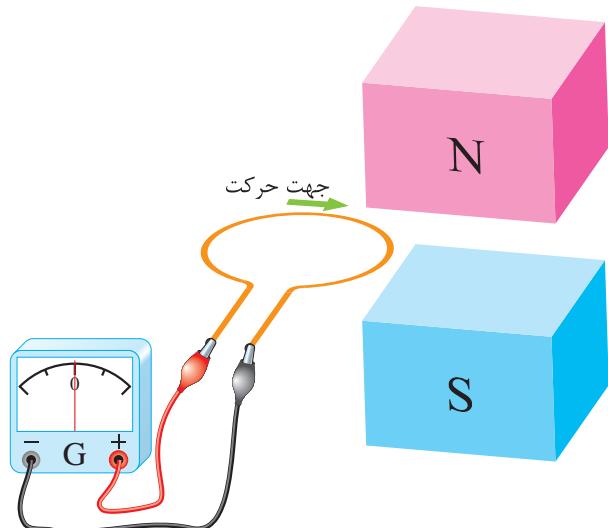

شکل ۲-۹

با حرکت حلقه در هنگام ورود به میدان مغناطیسی، فورانی که از سطح حلقه می‌گذرد افزایش می‌یابد و هنگام خروج از میدان مغناطیسی، فورانی که از سطح حلقه می‌گذرد کاهش می‌یابد و به صفر می‌رسد. این تغییر فوران طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده در حلقه نیروی محرکه القا می‌کند و گالوانومتر منحرف می‌شود.


لحظه ورود حلقه به درون میدان مغناطیسی را شکل ۲-۱۰ نشان می‌دهد.

در این لحظه فوران مغناطیسی بخشی از سطح حلقه را می‌پوشاند. تصویر حلقه روی قطب S این موضوع را نشان می‌دهد.

در این لحظه فوران مغناطیسی بخشی از سطح حلقه را می‌پوشاند و دوباره تغییرات فوران در سطح حلقه ایجاد می‌شود. بنابراین در حلقه نیروی محرکه القا می‌شود و گالوانومتر را در جهت مخالف منحرف می‌کند.


در لحظه خروج حلقه از میدان مغناطیسی فورانی که سطح حلقه را می‌پوشاند رو به کاهش است در صورتی که در زمان ورود حلقه به میدان مغناطیسی فورانی که سطح حلقه را می‌پوشاند رو به افزایش بوده است. لذا گالوانومتر به هنگام خروج حلقه از میدان مغناطیسی، برخلاف جهت ورود حلقه به میدان مغناطیسی، منحرف می‌شود.

لحظه خروج حلقه از میدان مغناطیسی در شکل ۲ - ۱۴ نشان داده شده است.

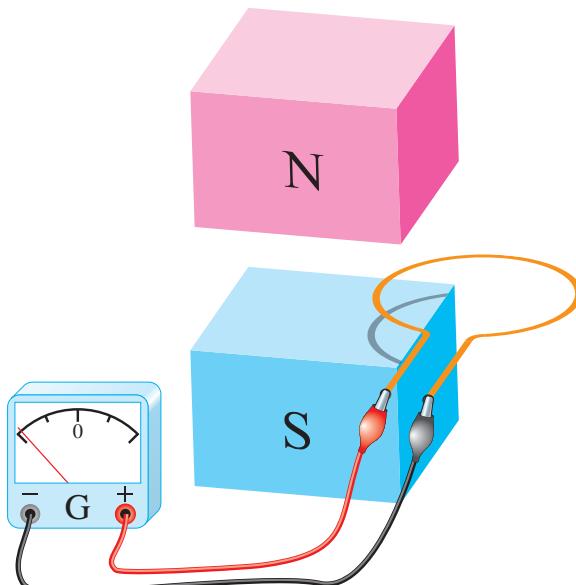


شکل ۲ - ۱۴

مشاهده می‌شود سطحی از حلقه که توسط فوران پوشانده شده است رو به کاهش است. لذا تغییرات فوران در سطح حلقه، در آن نیروی محرکه القا می‌کند و عقربه گالوانومتر را منحرف خواهد کرد.

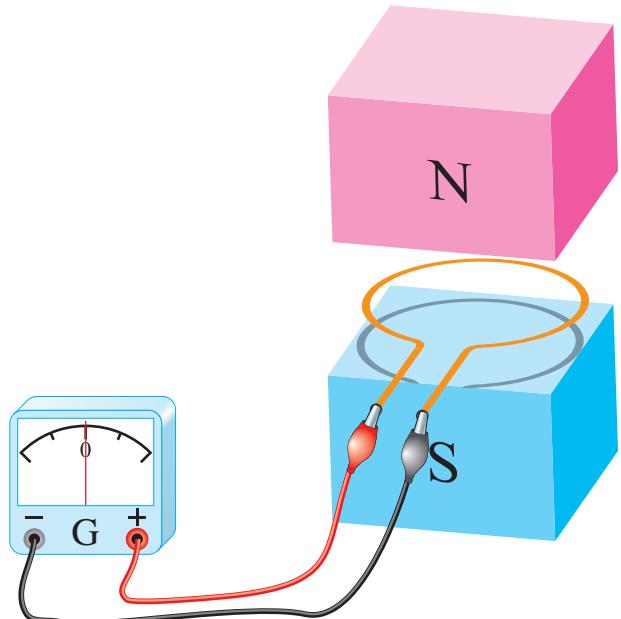


شکل ۲ - ۱۲

تصویر حلقه روی قطب S این موضوع را نشان می‌دهد. با اینکه تمام فوران مغناطیسی سطح حلقه را پوشانده است اما حرکت حلقه در این لحظه موجب تغییر فوران در سطح حلقه نخواهد شد. لذا در آن نیروی محرکه القا نمی‌شود و گالوانومتر صفر را نشان می‌دهد. لحظه‌ی خروج حلقه در شکل ۲ - ۱۳ (شکل ۲ - ۱۳) نشان داده شده است.

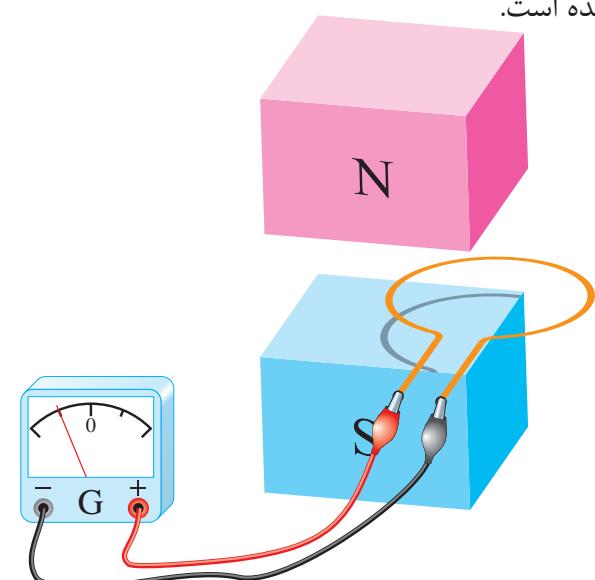

شکل ۲ - ۱۳

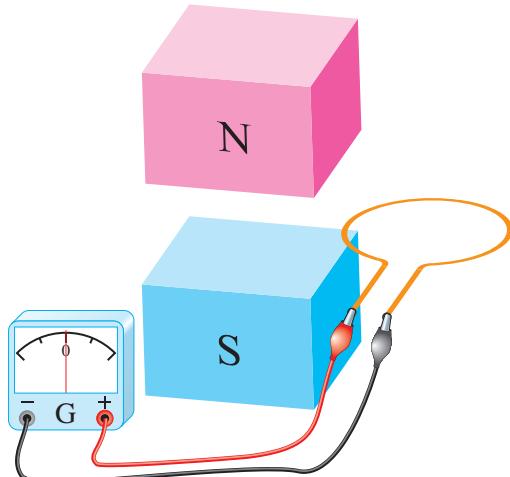

شکل ۱۵ - ۲

خروج کامل حلقه از میدان مغناطیسی در شکل (۱۵ - ۲) نشان داده شده است. در این لحظه فورانی از سطح حلقه نمی‌گذرد و تغییرات فوران آن به صفر رسیده است لذا در آن نیروی محرکه القا نمی‌شود و گالوانومتر صفر را نشان می‌دهد.



هاینریش لنز

هاینریش فردریش امیل لنز در سال ۱۸۰۴ میلادی به دنیا آمد. وی یک فیزیکدان روسی - آلمانی - استونیایی بود که قانون لنز را در سال ۱۸۳۳ میلادی فرمول‌بندی کرد. لنز تحصیلاتش را در سال ۱۸۲۰ میلادی در دانشگاه دوریت تکمیل کرد و سپس در دانشگاه سن پطرزبورگ روسیه مشغول به کار شد. وی در سال ۱۸۶۵ میلادی در رم ایتالیا درگذشت.

از آنجایی که جریان در مدار بسته جاری می‌شود، لذا قانون لنز در مدارهای بسته کاربرد پیدا می‌کند.

در شکل (۱۶ - ۲) مقطع یک حلقه هادی و یک آهنربا نشان داده شده است. هنگامی که قطب N آهنربا به طرف حلقه «حرکت» داده می‌شود، مطابق آزمایش ۱ فاراده، جریان القایی در حلقه جاری می‌شود. این جریان، میدان مغناطیسی در اطراف حلقه تولید خواهد نمود. طبق قانون لنز جهت جریان القایی به گونه‌ای است که با عامل به وجود آورنده‌اش مخالفت می‌کند؛ بدین معنی که میدان مغناطیسی ناشی از جریان القایی با حرکت آهنربا به سمت حلقه مخالفت


۳ - ۲ - قانون لنز

در پدیده القای الکترومغناطیسی پلاریته نیروی محرکه القایی و جهت جریان القایی مشخص نشد. پلاریته نیروی محرکه القایی و جهت جریان القایی با استفاده از «اصل بقای انرژی» تعیین خواهد شد. در این مبحث اصل بقای انرژی به صورت «قانون لنز» بیان می‌شود که توسط آقای لنز در سال ۱۸۳۴ میلادی ارایه گردید. طبق این قانون:

«جریان القایی در جهتی برقرار می‌شود که با عامل به وجود آورنده خود مخالفت کند».


قانون لنز در مورد جریان‌های القایی به کار می‌رود.

به وجود آور نده اش که همان «حرکت رو به عقب» آهن ربا است مخالفت خواهد کرد. یعنی میدان حلقه، قطب S خود را در مقابل قطب N آهن ربا قرار می دهد تا با ایجاد نیروی جاذبه مانع حرکت آهن ربا شود.

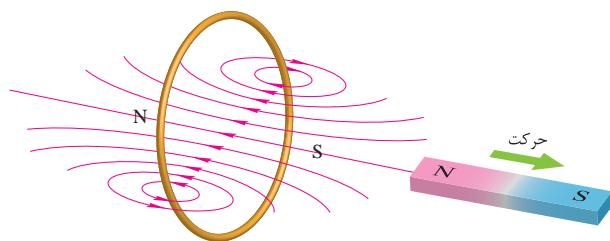

شکل ۲ - ۱۸

با مشخص شدن محل قطب های N و S اطراف حلقه، جهت میدان مغناطیسی آن تعیین می شود. اکنون بنا به قانون شست بخش (۵ - ۱) مطابق شکل (۲ - ۱۹) جهت جریان القایی حلقه تعیین می شود.

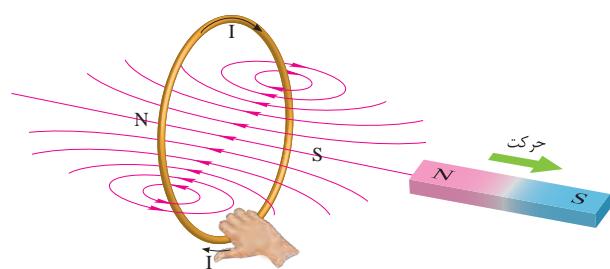


شکل ۲ - ۱۹

با توجه به شکل های (۱۷ - ۲) و (۱۹ - ۲) مشاهده می شود جهت میدان مغناطیسی حلقه ناشی از جریان القایی همواره به گونه ای است که با «حرکت» آهن ربا مخالفت می کند.


«حرکت» آهن ربا به سمت حلقه یا دور شدن از حلقه همیشه تحت تاثیر نیروی مقاوم میدان مغناطیسی حلقه قرار می گیرد. از این رو لازم است نیرویی که صرف حرکت آهن ربا می گردد کار انجام دهد.

خواهد کرد. یعنی قطب N میدان حلقه مقابل قطب N آهن ربا قرار می گیرد تا با ایجاد نیروی دافعه مانع حرکت آهن ربا به سمت حلقه شود.

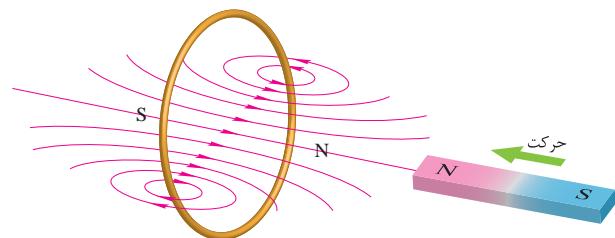

شکل ۲ - ۱۶

با مشخص شدن محل قطب های N و S اطراف حلقه جهت میدان مغناطیسی آن تعیین می شود. اکنون بنا به قانون شست بخش (۵ - ۱) مطابق شکل (۲ - ۱۷) جهت جریان القایی تعیین می شود.

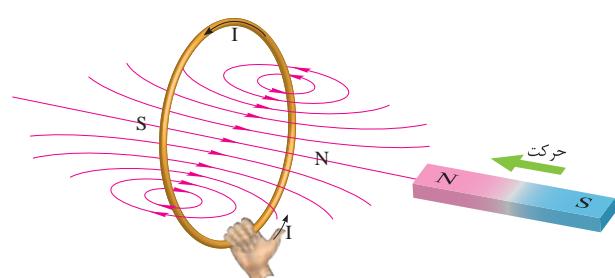

شکل ۲ - ۱۷

وقتی آهن ربا به طرف حلقه «حرکت» می کند، جریان القایی ظاهر می شود. به بیان قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، این «حرکت دادن» همان «تغییر فوران» است که جریان القایی را تولید می کند و طبق قانون لنز میدان مغناطیسی ناشی از جریان القایی با این «حرکت دادن» مخالفت خواهد کرد.


اگر آهن ربا مطابق شکل (۱۸ - ۲) به عقب حرکت داده شود، مطابق آزمایش ۱ فاراده نیز در این حالت جریان القایی در حلقه جاری می شود و طبق قانون لنز، میدان مغناطیسی ناشی از این جریان القایی نیز با عامل

فعالیت ۱ - ۲

به نظر شما کار انجام شده برای حرکت آهن ربا به چه انرژی تبدیل می‌شود؟


جهت میدان مغناطیسی جریان القایی به گونه‌ای است که همواره با عامل به وجود آورنده‌اش، «حرکت آهن‌رba» مخالفت می‌کند. این مخالفت در رابطه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده با یک علامت منفی بهصورت رابطه (۴ - ۲) نشان داده می‌شود.

$$e = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \quad (۴ - ۲)$$

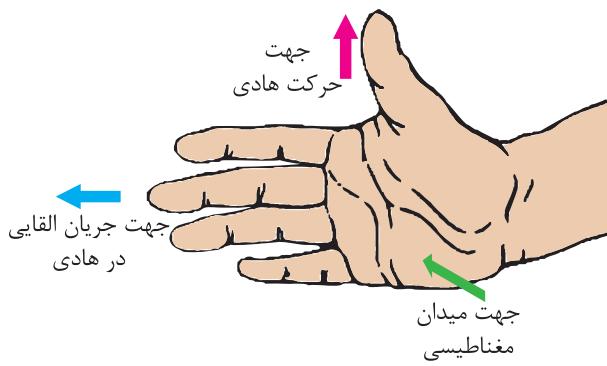


شکل ۲۰ - ۲ قانون دست راست

جهت جریان القایی یک هادی متحرک در میدان مغناطیسی توسط قانون دست راست در شکل‌های (۲ - ۲۱) و (۲ - ۲۲) تعیین شده است.

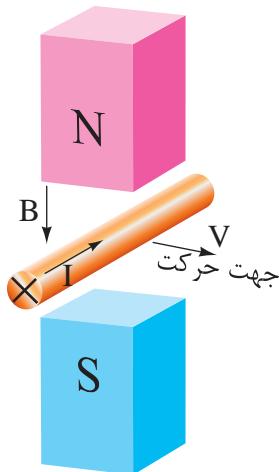

شکل ۲ - ۲۱

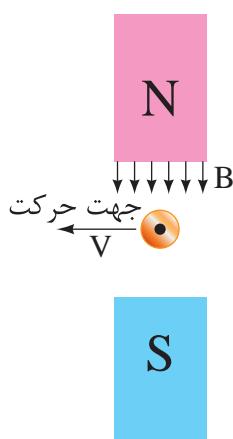

شکل ۲ - ۲۲


علامت منفی بیانگر همان قانون لنز است که در محاسبات دخالت داده نمی‌شود. لذا e به عنوان «نیروی ضد محرکه القایی^۱» معروفی می‌شود تا مخالفت آن بر اساس قانون لنز در نام آن گنجانیده شده باشد. نیروی ضد محرکه القایی را به اختصار $Cemf$ نشان می‌دهند.

۴ - ۲ - قانون دست راست

تعیین جهت جریان القایی با قانون بقای انرژی که بهصورت قانون لنز در بخش ۳ - ۲ مطرح شد در برخی مواقع دشوار است. روش ساده‌تر برای تعیین جهت جریان القایی «قانون دست راست^۲» است که آن را نیز می‌توان به کار برد. طبق این قانون اگر دست راست را مطابق شکل (۲ - ۲۰) طوری نگهداریم که فوران مغناطیسی از قطب N به کف دست وارد شود و شست جهت حرکت هادی را نشان دهد، انگشتان جهت جریان القایی هادی را نشان خواهند داد.

فعالیت ۲ - ۲

۱ - جهت جریان القایی هادی شکل‌های (۲ - ۲۳) و (۲ - ۲۴) را با استفاده از قانون دست راست تعیین کنید.

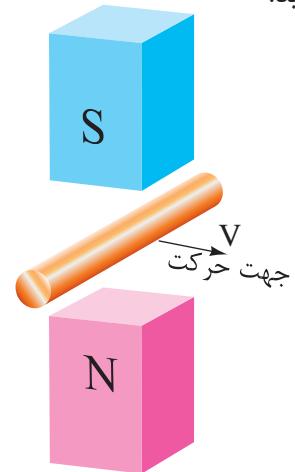

شکل ۲ - ۲۳

- ۱ - ماشین‌های الکتریکی رابطی بین سیستم‌های الکتریکی و مکانیکی محسوب می‌شوند.


صحیح غلط

- ۲ - قانون لنز در مورد جریان‌های القایی به کار می‌رود.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

- ۱ - ماشین الکتریکی را تعریف کنید.
۲ - ماشین‌های الکتریکی را چگونه طبقه‌بندی می‌کنند؟ توضیح دهید.
۳ - با توجه به شکل زیر جهت جریان القایی در حلقه را مشخص کنید.

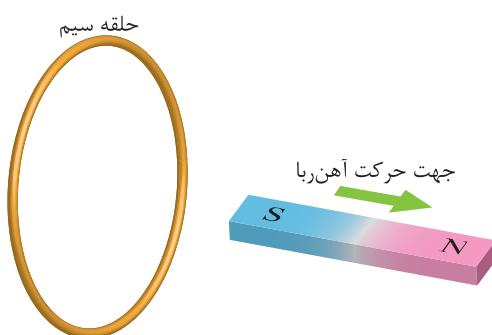

شکل ۲ - ۲۴

۲ - از جواب‌های بدهدست آمده در شکل‌های (۲ - ۲۱) الی (۲ - ۲۴) چه نتیجه‌ای بدهست می‌آید؟

پرسش ۱ - ۲


پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی و بالعکس

به منظور آشنایی با ژنراتورها، ابتدا به توضیح ژنراتور ساده پرداخته می‌شود. این ژنراتور ساختمانی بسیار ساده دارد. مقدار ولتاژ و جریان القایی در آن بسیار کم است و کاربرد عملی ندارد، اما برای آشنایی با طرز کار ژنراتورهای واقعی، مطالعه آن بسیار مفید است.

۱ - ۲ - ۵ - ساختمان ژنراتور ساده جریان مستقیم

ژنراتور ساده جریان مستقیم در شکل (۲۶ - ۲) نشان داده شده است.

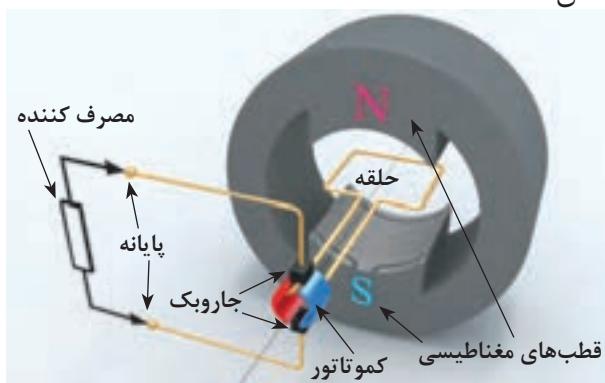

شکل ۲۶ - ۲ ژنراتور ساده جریان مستقیم با آهنربای دائم ساختمان آن متشکل از چهار قسمت می‌باشد که عبارتند از:


- ۱ - حلقه هادی
- ۲ - کموتاتور
- ۳ - جاروبک
- ۴ - قطب‌های مغناطیسی

حلقه هادی حول محورش، در میان میدان مغناطیسی قوی دو قطب N و S یک آهنربا، آزادانه می‌تواند گردش کند. سرهای حلقه هادی به دو نیم استوانه مسی لحیم شده است. این دو نیم استوانه مسی با عایقی از جنس میکا از یکدیگر جدا شده‌اند. به هر یک از این نیم استوانه مسی «تیغه»^۵ می‌گویند. مجموعه تیغه‌ها و عایق میان آن‌ها را «کموتاتور» نامیده‌اند.

۴ - برگشت پذیری فرآیند تبدیل انرژی در ماشین‌های الکتریکی یعنی چه؟

۵ - قانون لنز را تعریف کنید.

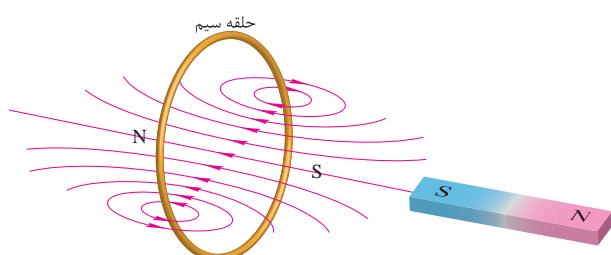۶ - با توجه به شکل زیر جهت حرکت آهنربا را مشخص کنید.



۷ - قانون دست راست را توضیح دهید و کاربرد آن را بنویسید.


۵ - ۲ - ژنراتورهای جریان مستقیم

ژنراتورهای جریان مستقیم^۱، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. پلاریته ولتاژ در پایانه‌های آنها ثابت است لذا جهت جریان در مصرف‌کننده عوض نمی‌شود (شکل ۲۵ - ۲).




شکل ۲۵ - ۲ ژنراتور جریان مستقیم

اگر سطح قطب‌ها تخت باشد چگالی فوران مغناطیسی B در هر نقطه از میدان مغناطیسی ثابت نیست و فاصله میان خطوط نیروی مغناطیسی برابر نمی‌باشد. میدان مغناطیسی با این خصوصیت را میدان مغناطیسی «غیریکنواخت» یا «ناهمگن» می‌نامند (شکل ۲-۲۸).

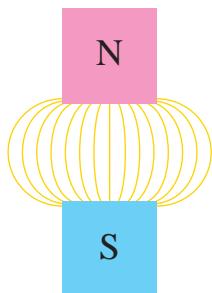

شکل ۲-۲۸ میدان مغناطیسی غیریکنواخت

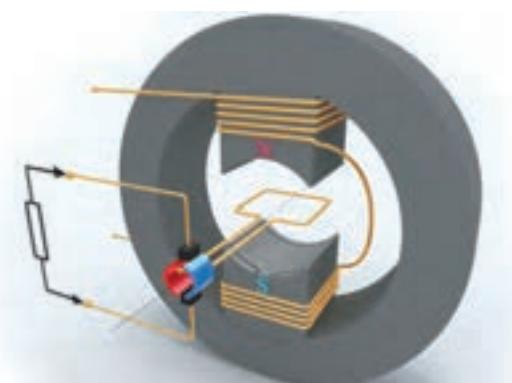برای تولید میدان مغناطیسی می‌توان به جای استفاده از آهنربای دائم، سیم‌پیچی بر روی قطب‌ها پیچید تا با عبور جریان از آن، میدان مغناطیسی ایجاد شود. این سیم‌پیچی را «سیم‌پیچی میدان^۱» یا «سیم‌پیچی تحریک^۲» می‌نامند (شکل ۲-۲۹).



شکل ۲-۲۹ ژنراتور ساده جریان مستقیم با سیم‌پیچی تحریک میدان مغناطیسی میان دو قطب غیرهمنام «میدان طولی^۳» نام دارد. راستای این میدان را با «محور مستقیم^۴» نشان می‌دهند و آن را «محور d » می‌نامند. راستای عمود بر محور مستقیم را با «محور متعامد^۵»

در این ژنراتور از دو جاروبک استفاده شده است. جاروبک‌ها بر روی کموتاتور قرار می‌گیرند. با گردش حلقه، کموتاتور متصل به آن در حال چرخش است و جاروبک‌ها با سایش به تیغه‌های کموتاتور، ارتباط الکتریکی حلقه هادی با مدار خارجی را برقرار می‌سازند و جریان القایی در آن را به مصرف‌کننده می‌رسانند.


جنس جاروبک‌ها معمولاً از گرافیت یا گرافیت فلزی است تا:

- مقاومت الکتریکی آنها تا حد امکان کم باشد. لذا در اثر عبور جریان، تلفات حرارتی در جاروبک‌ها به حداقل می‌رسد.

● ضریب اصطکاک آنها کم است تا علاوه بر کاهش تلفات مکانیکی، باعث فرسایش سریع کموتاتور نشوند.

حلقه هادی از جنس مس انتخاب می‌شود. با گردش حلقه درون میدان مغناطیسی قطب‌ها، در آن نیروی محرکه القا می‌شود تا ولتاژ و جریان مورد نیاز مصرف‌کننده تأمین شود.

نقش قطب‌ها ایجاد میدان مغناطیسی است که می‌توان توسط آهنربای دائم به وجود آید. سطح قطب‌ها دارای انحصار می‌باشد. این انحصار باعث می‌شود چگالی فوران مغناطیسی B در هر نقطه از میدان مغناطیسی ثابت شود. میدان مغناطیسی با این خصوصیت را میدان مغناطیسی «یکنواخت» یا «همگن» می‌نامند (شکل ۲-۲۷).

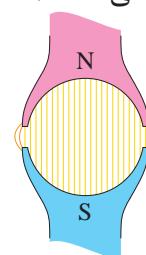

شکل ۲-۲۷ میدان مغناطیسی یکنواخت

۳ - میدان مغناطیسی غیر یکنواخت را تعریف کنید.

۴ - میدان مغناطیسی یکنواخت و غیریکنواخت را ترسیم کنید.


۵ - مفاهیم زیر را تعریف کنید؟

- ب) محور مستقیم
الف) میدان طولی
پ) محور متعامد
ت) صفحه خنثی

۲ - ۵ - طرز کار ژنراتور ساده جریان مستقیم

اساس کار ژنراتورهای الکتریکی، بر مبنای قانون القای الکترومغناطیسی فاراده است. برای آشنایی با طرز کار ژنراتورها ابتدا به طرز کار ژنراتور ساده جریان متناوب پرداخته می‌شود.


با جایگزینی دو عدد «رینگ^۱» به جای کموتاتور، ژنراتور ساده جریان مستقیم شکل (۲۶ - ۲) به ژنراتور ساده جریان متناوب تبدیل می‌شود (شکل ۳۱ - ۲).

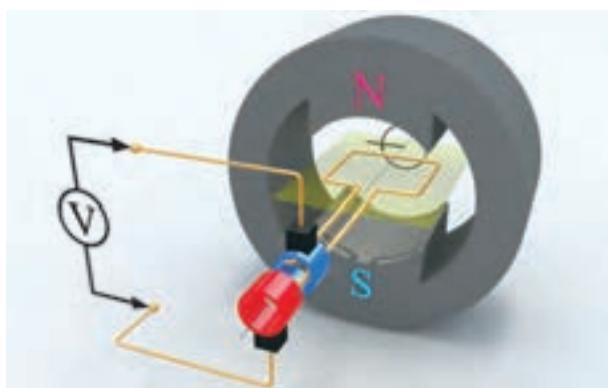

شکل ۳۱ - ۲ ژنراتور ساده جریان متناوب

در ژنراتور شکل (۳۱ - ۲) با گردش حلقه، رینگ‌ها نیز به همراه آن می‌گردند و با ایجاد تغییر فوران نسبت به زمان طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، در حلقه نیروی محرکه القا می‌شود.

نشان می‌دهند و آن را «محور \mathbb{q} » می‌نامند. مماس بر محور متعامد عمود بر محور مستقیم صفحه‌ای فرضی در نظر می‌گیرند که «صفحه خنثی» نام دارد (شکل ۳۰ - ۲).

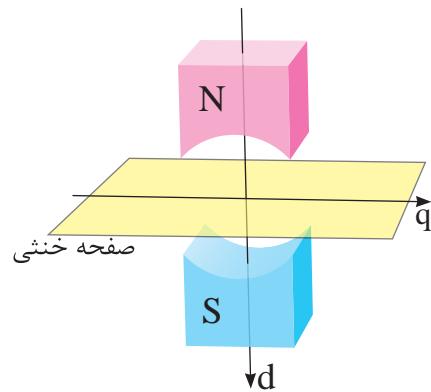

شکل ۳۰ - ۲ محورهای d و q

پرسش ۲

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - ژنراتورهای جریان مستقیم انرژی را به انرژی تبدیل می‌کنند.
۲ - مجموعه و کموتاتور نامیده می‌شود.

پرسش‌های صحیح، غلط

۱ - نقش قطب‌ها ایجاد میدان مغناطیسی است.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی



- ۱ - اجزای ساختمانی ژنراتور ساده جریان مستقیم را نام ببرید.
۲ - جنس جاروبک از چه موادی است و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

در این لحظه فوران، در سطح حلقه تغییرات ندارد. لذا طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده در حلقه نیروی محرکه القای نمی‌شود و گالوانومتر صفر را نشان می‌دهد.

برای نشان دادن مقدار نیروی محرکه القایی در هر لحظه از دستگاه مختصات استفاده شده است که در آن محور افقی α نامیده شده است. این محور بر اساس زاویه بین صفحه حلقه با صفحه خنثی مدرج می‌شود. محور عمودی e نامیده شده است و بر اساس مقدار نیروی محرکه القایی بر حسب ولت مدرج می‌شود.

برای آشنایی با چگونگی القای نیروی محرکه، حلقه حول محورش در جهت حرکت عقربه ساعت دوران داده می‌شود و در چند لحظه، وضعیت آن بررسی خواهد شد و با اتصال گالوانومتر به پایانه‌های ژنراتور، نیروی محرکه القایی در هر لحظه اندازه‌گیری می‌شود.


در اولین گام زمانی را که حلقه، در صفحه خنثی قرار دارد انتخاب شده است (شکل ۲-۳۲). در این شکل مشاهده می‌شود فوران قطب‌ها تمام سطح حلقه را می‌پوشاند. اندازه تصویر فرضی حلقه که بر روی سطح قطب S تشکیل شده است این موضوع را تأیید می‌کند.

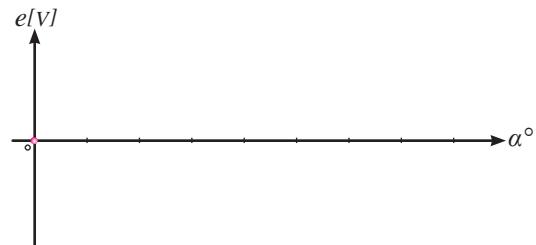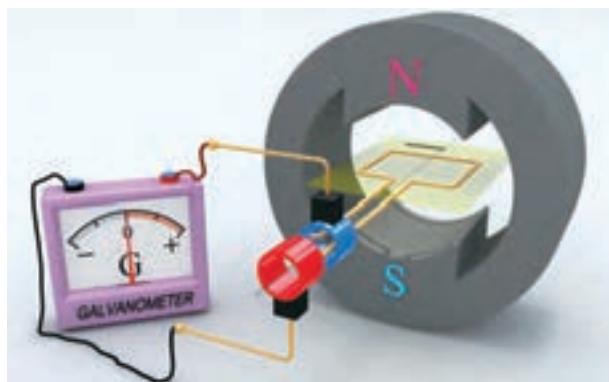

شکل ۲-۳۲



در طی دوران حلقه زاویه α افزایش می‌یابد و فورانی که سطح حلقه را می‌پوشاند متناسب با $\sin \alpha$ تغییر خواهد کرد؛ لذا شکل نیروی محرکه القایی، سینوسی خواهد بود و مقدار آن نیز متناسب با $\sin \alpha$ است. از آنجایی که در فاصله $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ «تغییرات فوران نسبت به زمان» برای سطح حلقه زیاد شده است مقدار نیروی محرکه القایی در حلقه نیز افزایش می‌یابد. شکل موج ولتاژ القایی در این فاصله روی محور مختصات نشان داده شده است.

با شروع دوران حلقه، سطح حلقه نسبت به صفحه خنثی زاویه پیدا می‌کند و فورانی که در سطح حلقه محصور می‌شود کاهش می‌یابد. لحظه‌ای که $\alpha = 45^\circ$ است در شکل (۲-۳۳) نشان داده شده است. در این شکل مشاهده می‌شود فوران کمتری سطح حلقه را می‌پوشاند. تصویر فرضی سطح حلقه روی قطب S این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین در فاصله $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ فوران نسبت به زمان در حلقه تغییر کرده است و طبق قانون القای الکترومغناطیس فاراده در حلقه نیروی محرکه القای می‌شود.

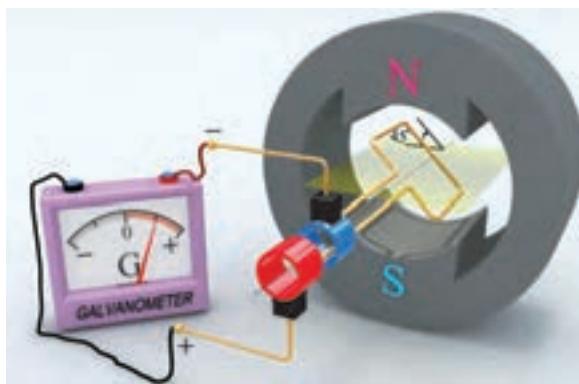

شکل ۲-۳۳


از زمانی که حلقه صفحه خنثی را در شکل ۲-۳۲ ترک کرد، تغییرات فوران در سطح حلقه رو به افزایش بوده است. بنابراین مقدار نیروی محرکه القایی نیز زیاد شده است. تا در $\alpha = 90^\circ$ لحظه‌ای که سطح حلقه عمود بر صفحه خنثی می‌شود، بیشترین تغییرات فوران نسبت به زمان در سطح حلقه ایجاد می‌شود. لذا در این لحظه حداکثر نیروی محرکه در حلقه القایی می‌شود.

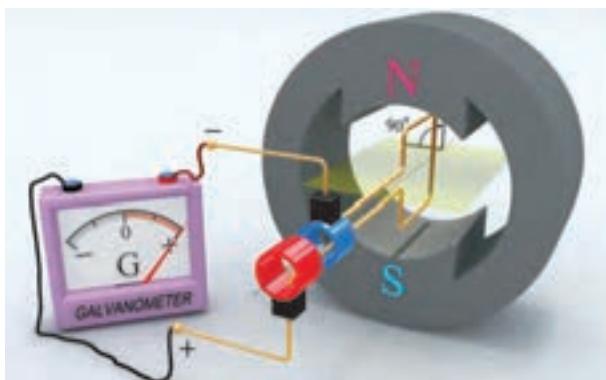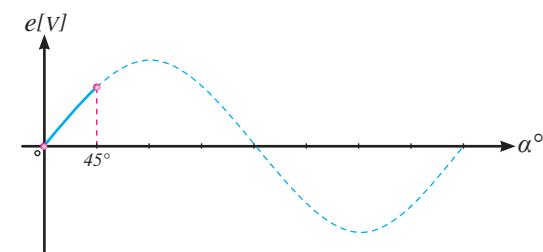

شکل ۲-۳۴


می‌شود در فاصله $\alpha = 90^\circ$ فورانی که توسط سطح حلقه محصور می‌شود به تدریج افزایش می‌یابد و در $\alpha = 180^\circ$ به بیشترین مقدار خود می‌رسد. این موضوع را بزرگ شدن تصویر فرضی سطح حلقه روی قطب S تایید می‌کند. بنابراین در فاصله $\alpha = 180^\circ$ فوران نسبت به زمان در حلقه همانند فاصله $\alpha = 90^\circ$ فوران می‌شود.

در ادامه دوران حلقه در فاصله $\alpha = 90^\circ$ فورانی که در سطح حلقه محصور می‌شود همچنان رو به کاهش است تا این که در $\alpha = 90^\circ$ به صفر می‌رسد (شکل ۲-۳۴). این موضوع را عدم تشکیل تصویر حلقه روی سطح قطب S نیز تایید می‌کند. بنابراین در فاصله $\alpha = 90^\circ$ همانند فاصله $\alpha = 45^\circ$ فوران نسبت به زمان در حلقه تغییر کرده است و طبق قانون القای الکترومغناطیس فاراده، نیروی محرکه القایی در حلقه ایجاد می‌شود.

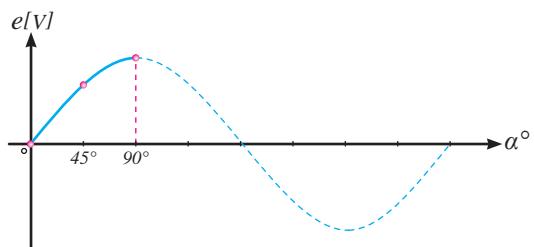



با ادامه دوران حلقه زمانی فرا می‌رسد که صفحه حلقه مجدداً با صفحه خنثی مماس می‌شود. در این فاصله زاویه α از 90° به 180° می‌رسد. وضعیت حلقه در $\alpha = 135^\circ$ و $\alpha = 180^\circ$ در شکل‌های ۲-۳۵ و ۲-۳۶ نشان داده شده است. با مقایسه شکل‌های ۲-۳۴، ۲-۳۵ و ۲-۳۶ مشاهده

تغییر کرده است و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود.

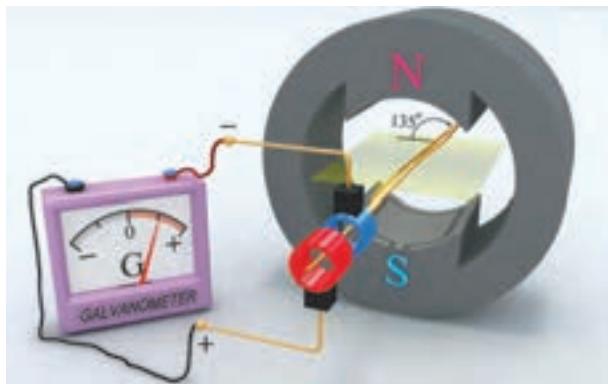

شکل ۲-۳۵


تا در $\alpha = 180^\circ$ هنگامی که سطح حلقه در صفحه خنثی قرار می‌گیرد تغییرات فوران نسبت به زمان صفر می‌شود. لذا نیروی محرکه در حلقه القا نمی‌شود.

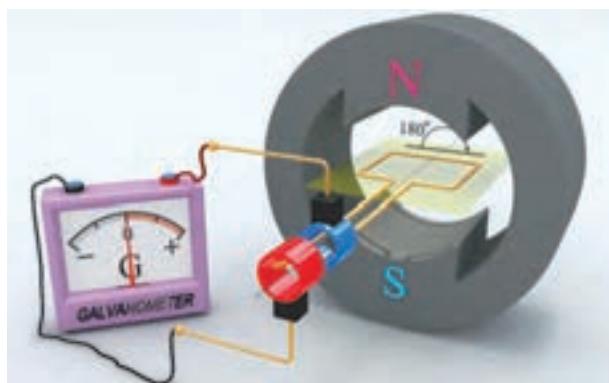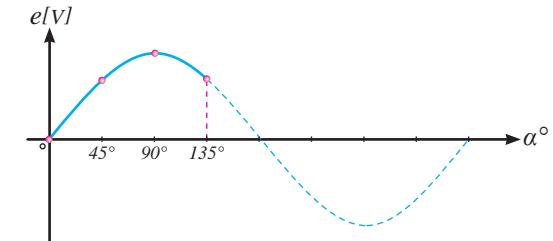

شکل ۲-۳۶



کاهش می‌یابد و از بیشترین مقدار در $\alpha = 180^\circ$ به کمترین مقدار در $\alpha = 270^\circ$ می‌رسد و در این زاویه صفر می‌شود. کوچک شدن تصویر فرضی سطح حلقه روی قطب S این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین در این فاصله «فوران نسبت به زمان» در حلقه تغییر کرده است؛ لذا طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود.

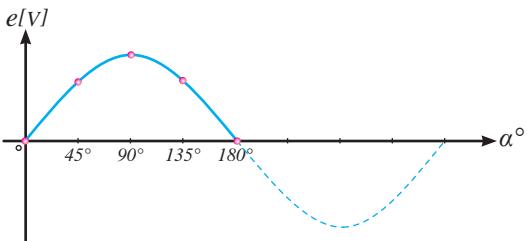در فاصله $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ «تغییرات فوران نسبت به زمان» برای سطح حلقه رو به کاهش بوده است. بنابراین مقدار نیروی محرکه القای نیز کم می‌شود



با ادامه دوران حلقه، زاویه بین سطح حلقه و صفحه خنثی زیاد می‌شود. وضعیت حلقه در $\alpha = 225^\circ$ در شکل (۲-۳۷) و در $\alpha = 270^\circ$ در شکل (۲-۳۸) نشان داده شده است.


با مقایسه شکل‌های (۲-۳۶)، (۲-۳۷) و (۲-۳۸) مشاهده می‌شود در فاصله $270^\circ < \alpha < 360^\circ$ فورانی که در سطح حلقه محصور می‌شود به تدریج

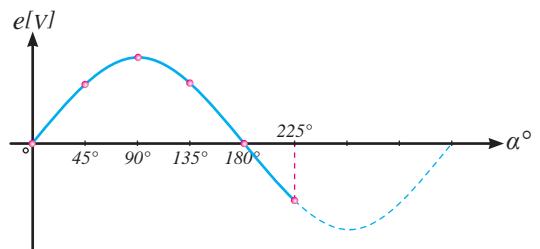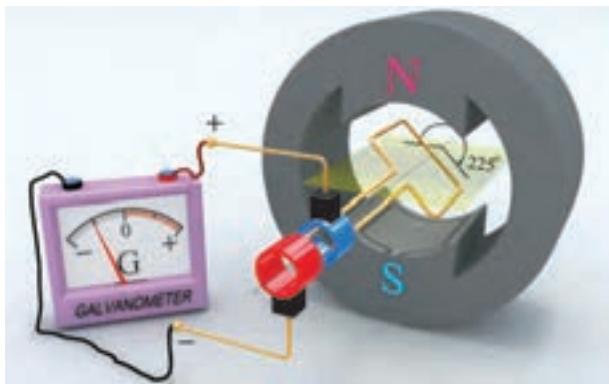

شکل ۲-۳۷

جاروبک‌ها باعث تغییر جهت جریان القایی در ولتمتر می‌شود و جهت حرکت عقربه ولتمتر عکس حالت قبل می‌شود. بنابراین شکل موج در زیر محور α جایی که E منفی است رسم می‌شود.


بیشترین «تغییرات فوران نسبت به زمان» در $\alpha = 270^\circ$ مانند $\alpha = 90^\circ$ در سطح حلقه ایجاد می‌شود؛ لذا در این لحظه نیز حداکثر نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود (شکل ۲-۳۸).

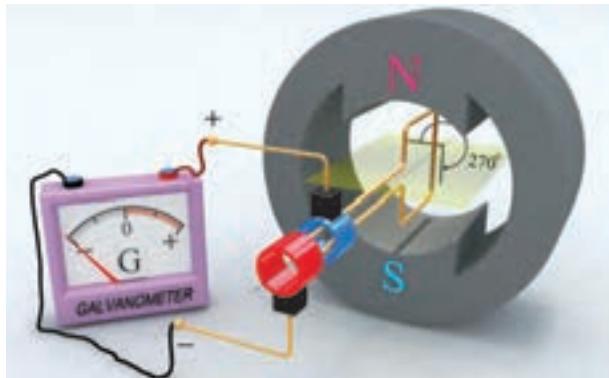

شکل ۲-۳۸


با مقایسه شکل‌های (۲-۳۸)، (۲-۳۹) و (۲-۴۰) مشاهده می‌شود در فاصله $\alpha = 360^\circ$ فورانی که توسط سطح حلقه محصور می‌شود به تدریج افزایش می‌یابد و در $\alpha = 360^\circ$ به بیشترین مقدار خود می‌رسد. این موضوع را بزرگ شدن تصویر فرضی سطح

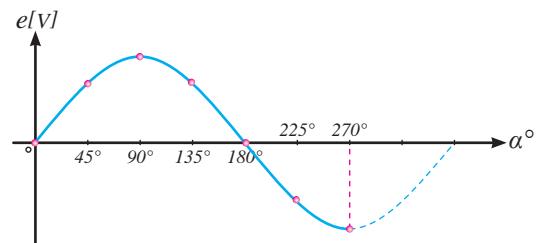«تغییرات فوران نسبت به زمان» در فاصله $\alpha = 180^\circ$ در سطح حلقه افزایش یافته است. بنابراین مقدار نیروی محرکه القایی زیاد می‌شود. اما در این فاصله نسبت به فاصله $\alpha = 90^\circ$ به علت گردش حلقه فوران قطب N از سمت دیگر سطح حلقه وارد حلقه می‌شود. لذا پلاریته نیروی محرکه القایی در حلقه معکوس می‌شود و پلاریته ولتاژ القایی در زیر جاروبک‌ها نیز عوض می‌شود. تعویض پلاریته ولتاژ القایی در



با ادامه دوران حلقه زمانی فرا می‌رسد که صفحه حلقه مجدداً با صفحه خنثی مماس می‌شود. در این فاصله زاویه α از 270° به 360° می‌رسد. وضعیت حلقه در $\alpha = 315^\circ$ در شکل (۲-۳۹) و در $\alpha = 360^\circ$ در شکل (۲-۴۰) نشان داده شده است.

لذا طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده نیروی محرکه، در حلقه القا می‌شود.


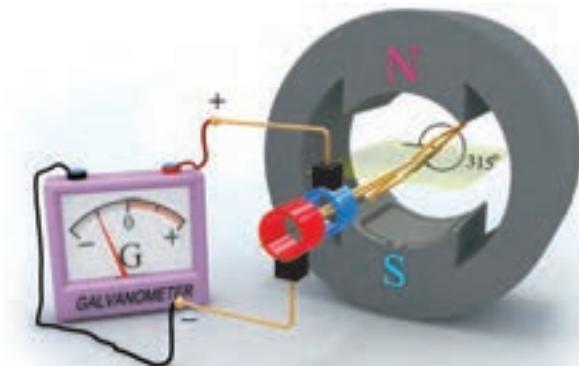


شکل ۲-۳۹

می‌شود و شکل موج در قسمت منفی دستگاه مختصات e و α رسم می‌شود.

هنگامی که سطح حلقه در صفحه خنثی قرار می‌گیرد تغییرات فوران نسبت به زمان صفر می‌شود؛ لذا نیروی محرکه القایی در حلقه صفر می‌شود.

حلقه روی قطب S تأیید می‌کند. بنابراین در این فاصله «فوران نسبت به زمان» در حلقه تغییر کرده است؛

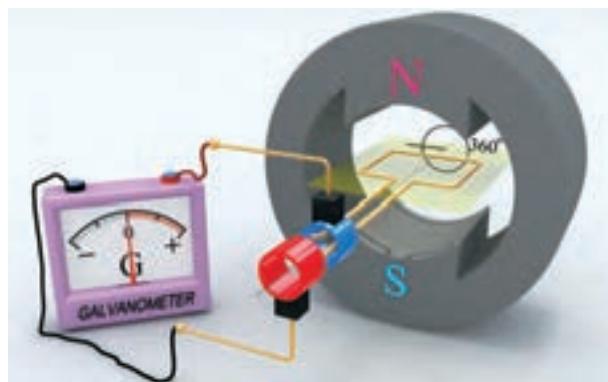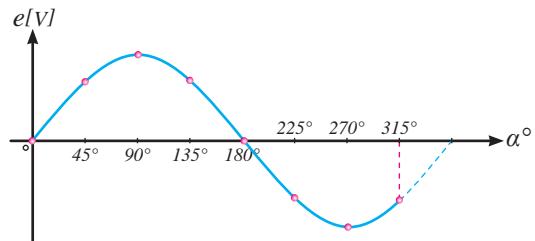


شکل ۲-۴۰

در شکل‌های (۲ - ۳۲) الی (۲ - ۴۰) ارائه شد می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:


- با گردش حلقه «تغییرات فوران نسبت به زمان» در سطح حلقه ایجاد می‌شود و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود.

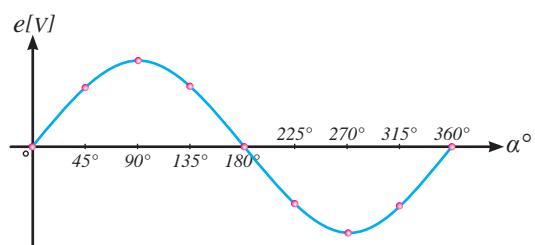«تغییرات فوران نسبت به زمان» در فاصله $270^\circ < \alpha < 360^\circ$ در سطح حلقه کاهش می‌یابد. بنابراین مقدار نیروی محرکه القایی کم می‌شود. در این فاصله نیز نسبت به فاصله $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ به علت گردش حلقه فوران قطب N از سمت دیگر سطح حلقه وارد حلقه می‌شود. لذا پلاریته ولتاژ القایی در حلقه معکوس



موقعیت حلقه در شکل (۲ - ۴۰) همان موقعیت حلقه در شکل (۲ - ۳۲) می‌باشد که با یک دور گردش کامل، حلقه به موقعیت اول خود رسیده است. بدیهی است در صورت ادامه حرکت حلقه مجدداً پدیده القا در حلقه صورت می‌گیرد و موج سینوسی تکرار خواهد شد. با توجه به توضیحاتی که برای یک دور گردش حلقه

با دوران حلقه حول محورش، کمotaتور نیز به همراه آن می‌گردد و مانند ژنراتور ساده جریان متناوب در سطح حلقه «تغییر فوران نسبت به زمان» ایجاد می‌شود و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود.

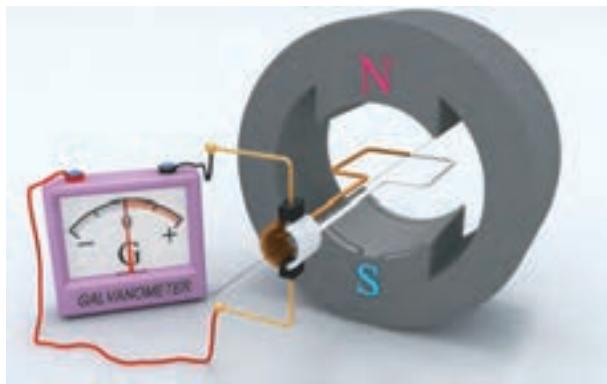

شکل ۲ - ۴۱

برای آشنایی با طرز کار ژنراتور ساده جریان مستقیم، حلقه حول محورش در جهت حرکت عقربه‌های ساعت دوران داده شده است و در چند لحظه، جهت جریان القایی در حلقه و همچنین جاروبکها بررسی می‌شود. با شروع دوران، حلقه شکل (۲ - ۴۱) از صفحه خنثی خارج می‌شود و تغییر فوران نسبت به زمان در حلقه ایجاد خواهد شد و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده در آن نیروی محرکه القا می‌شود.

لحظه‌ای را که بازوی قهوه‌ای حلقه در مقابل قطب N و بازوی سفید حلقه در مقابل قطب S قرار دارد در شکل (۲ - ۴۲) نشان داده شده است. با به کار بردن قانون دست راست جهت جریان القایی این دو بازو تعیین می‌شود. لذا برای بازوی قهوه‌ای کف دست راست در مقابل قطب N قرار می‌گیرد تا میدان قطب N به آن وارد شود و شست در جهت حرکت این بازو قرار داده می‌شود، بنابراین انگشتان جهت جریان القایی در

- تغییرات فوران در سطح حلقه متناسب با $\sin\alpha$ است، لذا شکل موج نیروی محرکه القایی، سینوسی است.

- هر بار که سطح حلقه وارد صفحه خنثی می‌شود نیروی محرکه القایی آن صفر می‌شود.

- هرگاه سطح حلقه عمود بر صفحه خنثی می‌شود حداقل نیروی محرکه در حلقه، القا می‌شود.


- با عبور حلقه از صفحه خنثی پلاریته نیروی محرکه القایی در حلقه عوض می‌شود.

- در هر دور گردش حلقه پلاریته ولتاژ القایی جاروبک‌ها یک بار عوض می‌شود و جهت جریان القایی تغییر می‌کند.

پس از آشنایی با طرز کار ژنراتور ساده جریان متناوب اکنون با جایگزینی کمotaتور به جای رینگ‌ها به طرز کار ژنراتور ساده جریان مستقیم می‌پردازیم. کمotaتور باعث می‌شود پلاریته ولتاژ القایی در زیر هر جاروبک ثابت بماند و همیشه یکی از جاروبک‌ها دارای پلاریته مثبت و دیگری دارای پلاریته منفی باشد. تا جهت جریان القایی در مصرف کننده یکسو باشد. در واقع جریان متناوب القایی داخل ژنراتور، توسط کمotaتور برای مصرف کننده یکسو می‌شود.


یک ژنراتور ساده جریان مستقیم متصل به یک گالوانومتر در شکل (۲ - ۴۱) نشان داده شده است. گالوانومتر ضمن این‌که مقدار ولتاژ القایی و جهت جریان القایی را نشان می‌دهد، نقش مصرف کننده را نیز ایفا می‌کند.

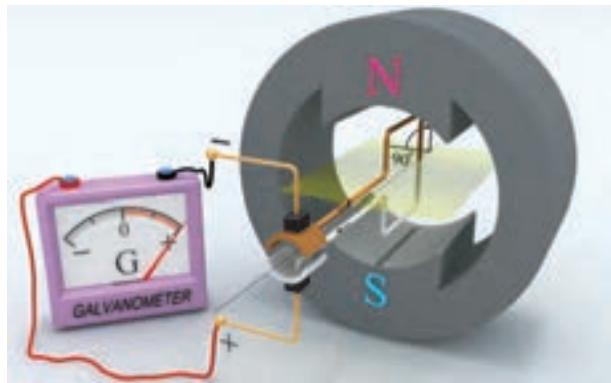جاروبک بالا به تیغه قهوهای کمotaتور منتقل می‌شود و به بازوی قهوهای حلقه می‌رسد. جاروبک پایین که جریان القایی از آن خارج می‌شود دارای پلاریته مثبت و جاروبک بالا که جریان القایی به آن وارد می‌شود دارای پلاریته منفی می‌شود.



۲-۴۲

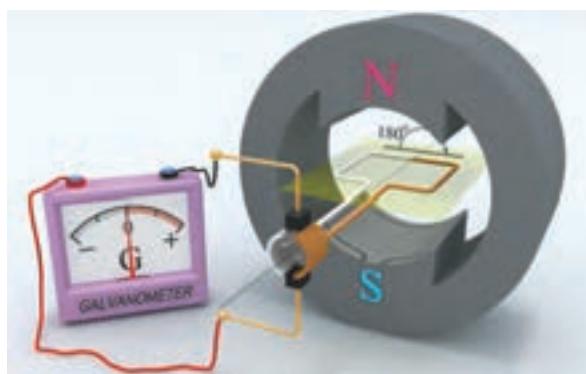
در حلقه به صفر می‌رسد و در آن نیروی محرکه القایی شود. بنابراین در حلقه جریان القایی جاری نمی‌شود. گالوانومتر صفر را نشان می‌دهد.




۲-۴۳

القایی در این بازو را نشان می‌دهند. همین کار برای بازوی سفید تکرار می‌شود تا جهت جریان القایی آن تعیین شود. مشاهده می‌شود هم‌چنان جهت جریان القایی بازوی سفید برخلاف بازوی قهوهای است. در این وضعیت جریان بازوی قهوهای توسط تیغه قهوهای کمotaتور به جاروبک پایین منتقل شده و پس از عبور از گالوانومتر، باعث انحراف عقربه آن می‌شود، سپس از طریق جاروبک بالا به تیغه سفید کمotaتور منتقل

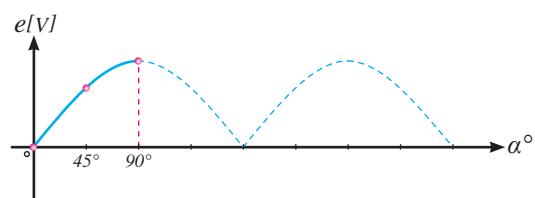این بازو را نشان می‌دهند. همین کار برای بازوی سفید تکرار می‌شود تا جهت جریان القایی آن تعیین شود. مشاهده می‌شود جریان بازوی سفید توسط تیغه سفید کمotaتور به جاروبک پایین منتقل می‌شود و پس از عبور از گالوانومتر، عقربه آن منحرف می‌شود، و از طریق




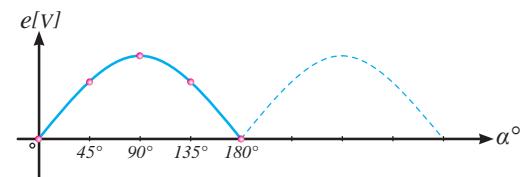در ادامه دوران حلقه، زمانی فرا می‌رسد که سطح حلقه دوباره در صفحه‌ی خنثی قرار می‌گیرد. شکل (۲-۴۳). در این لحظه تغییرات فوران نسبت زمان




با ادامه دوران حلقه زمانی فرا می‌رسد که بازوی سفید حلقه در مقابل قطب N و بازوی قهوهای حلقه در مقابل قطب S قرار می‌گیرد. شکل (۲-۴۴) با به کار بردن قانون دست راست، جهت جریان القایی این دو بازو تعیین می‌شود. بدین منظور برای بازوی قهوهای کف دست راست در مقابل قطب N قرار می‌گیرد تا میدان قطب N به آن وارد شود و شست در جهت حرکت این بازو قرار داده می‌شود. بنابراین انگشتان جهت جریان

جهت جریان در گالوانومتر باعث شد تا عقربه آن در همان جهت قبلی انحراف پیدا کند. بنابراین شکل موج نیروی محرکه القایی نیز در همان جهت قبلی ترسیم می‌شود.

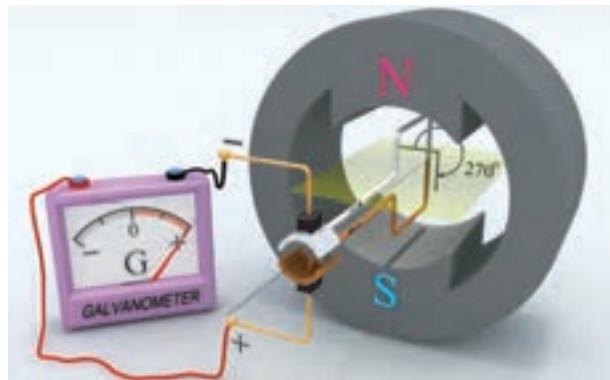

شکل ۲-۴۴

این حالت حلقه یک دور کامل دوران کرده است و با پیمودن 360° به موقعیت اول خود رسیده است. بدیهی است در صورت ادامه حرکت، مجدداً پدیده القا در حلقه صورت می‌گیرد و شکل موج نیروی محرکه القایی تکرار خواهد شد.

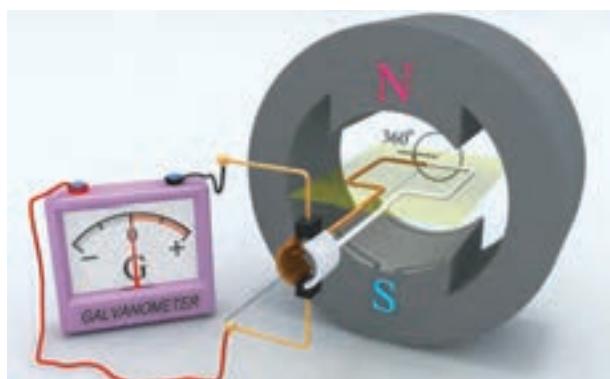


شکل ۲-۴۵


مقدار متوسط، میانگین مقادیر لحظه‌ای نیروی محرکه القایی است که چیزی بین صفر و حداقل می‌باشد. برای شکل موج (۲-۴۵) مقدار متوسط برابر است با:

$$E_{av} = \frac{\sqrt{2} E_m}{\pi} = 0.637 E_m \quad (2-5)$$

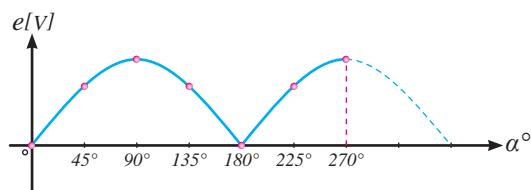می‌شود و به بازوی سفید حلقه می‌رسد. جاروبک پایین که هم‌چنان جریان القایی از آن خارج می‌شود دارای پلاریته مثبت و جاروبک بالا که هم‌چنان جریان القایی به آن وارد می‌شود دارای پلاریته منفی است. عدم تغییر



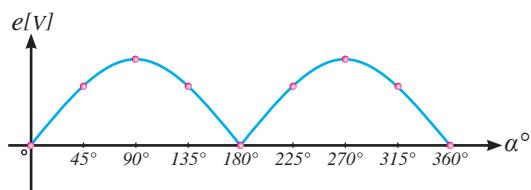در ادامه دوران حلقه، زمانی فرا می‌رسد که سطح حلقه دوباره در صفحه خنثی قرار می‌گیرد (شکل ۲-۴۵). در این لحظه تغییرات فوران نسبت به زمان در حلقه به صفر می‌رسد و در آن طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، نیروی محرکه القا نمی‌شود. بنابراین در حلقه جریان القایی جاری نخواهد شد. در



در ژنراتور ساده جریان مستقیم با هر نیم دور گردش حلقه، شکل موج نیروی محرکه القایی یک سیکل کامل را طی می‌کند. در هر سیکل مقدار لحظه‌ای نیروی محرکه القایی از صفر به حداقل مقدار خود می‌رسد و سپس دوباره به صفر می‌گردد. برای بیان اندازه واقعی نیروی محرکه القایی «مقدار متوسط» آن محاسبه می‌شود.

به تیغه دیگر کموتاتور می‌روند تا از تغییر جهت جریان در مصرف کننده جلوگیری کنند.

- با قرار گرفتن سطح حلقه در صفحه خنشی، نیروی محرکه القایی در حلقه صفر می‌شود.

● هنگامی که سطح حلقه عمود بر صفحه خنشی قرار می‌گیرد حداکثر نیروی محرکه در آن القا می‌شود.

● در حین گردش حلقه پلاریته ولتاز جاروبکها همواره ثابت است.

● مقدار متوسط نیروی محرکه القایی کوچک است.

● ضربان نیروی محرکه القایی زیاد است.

۲ - اثر افزایش تعداد حلقه‌ها و تعداد دور آن

در ژنراتور ساده جریان مستقیم

الف - اثر افزایش تعداد حلقه‌ها


برای کاهش ضربان و افزایش مقدار متوسط نیروی محرکه القایی به جای استفاده از یک حلقه می‌توان از دو حلقه که نسبت به یکدیگر اختلاف فاز مکانی دارند استفاده کرد. در این صورت نیروی محرکه القایی این دو حلقه نیز نسبت به یکدیگر اختلاف فازی معادل اختلاف فاز مکانی حلقه‌ها پیدا می‌کند (شکل ۴۷ - ۲).

در این رابطه:

$$E_m \text{ حداکثر نیروی محرکه القایی بر حسب [V]}$$

$$E_{av} \text{ مقدار متوسط نیروی محرکه القایی بر حسب [V]}$$

حداکثر مقدار نیروی محرکه القایی در ژنراتور ساده جریان مستقیم بسیار کم و در حد میکرو ولت است. لذا مقدار متوسط آن نیز بسیار کم می‌شود. از طرفی مقدار نیروی محرکه القایی بین صفر و حداکثر تغییر می‌کند و «دامنه تغییرات» یا «ضربان» آن بسیار زیاد است (شکل ۴۶ - ۲). بنابراین مقدار کم متوسط نیروی محرکه القایی E_{av} ، و ضربان زیاد آن باعث شده است تا ژنراتور ساده جریان مستقیم غیرقابل استفاده بوده و کاربردی نداشته باشد.

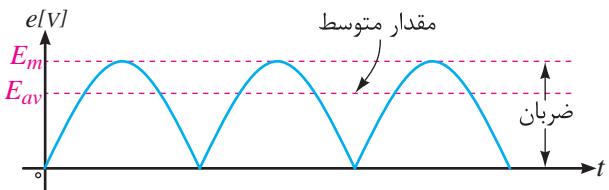

شکل ۴۶ - ۲

پیرامون ژنراتور ساده جریان مستقیم می‌توان به نکات مهم زیر اشاره کرد:

- با عبور حلقه از صفحه خنشی جهت جریان القایی در حلقه عوض می‌شود و جاروبکها از یک تیغه

Ripple .۱

مقدار لحظه‌ای نیروی محرکه القایی e در ژنراتور ساده جریان مستقیم از رابطه: $e = 2NBLV \sin \alpha$ به دست می‌آید.

در این رابطه:

N تعداد دور حلقه


B چگالی فوران مغناطیسی قطبها بر حسب [T]

L طول موثر هر بازوی حلقه در میدان مغناطیسی بر حسب [m]

V سرعت حلقه بر حسب $\left[\frac{m}{s} \right]$


α زویه بین سطح حلقه با صفحه خنشی بر حسب درجه

نیروی محرکه القایی بر حسب [V]

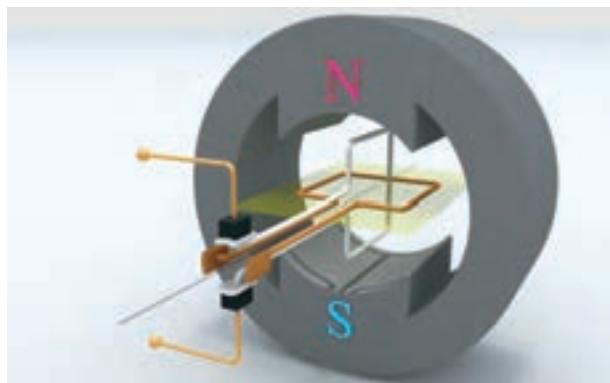


شکل ۲-۴۷

محرکه القایی می‌توان از تعداد حلقه‌های بیشتری استفاده کرد (شکل ۲-۴۸). با افزایش بیشتر تعداد حلقه‌ها، ضربان نیروی محرکه القایی تقریباً به صفر می‌رسد و مقدار متوسط نیروی محرکه القایی E_{av} به حداقل آن E_m نزدیک می‌شود. بدینهی است افزایش تعداد حلقه‌ها تا جایی که فضای میان قطب‌ها اجازه دهد امکان پذیر خواهد بود.

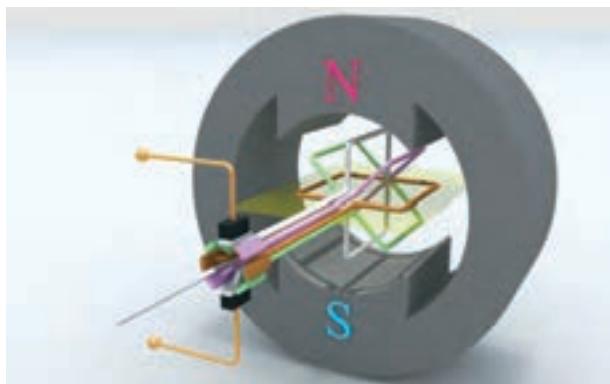


شکل ۲-۴۸

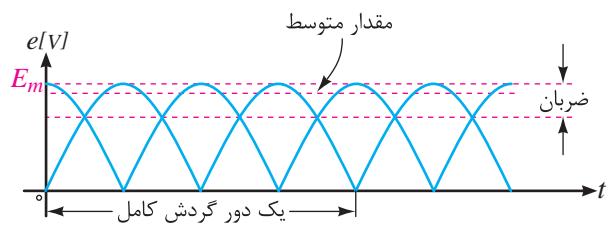قانون القای الکترومغناطیسی فاراده $e = N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ افزایش تعداد دور حلقه N باعث افزایش نیروی محرکه القایی e در آن می‌شود. در واقع در هر دور حلقه، نیروی محرکه‌ای، القا می‌شود. از آنجایی که حلقه‌ها با یکدیگر سری شده‌اند، نیروی محرکه القایی حلقه‌ها با یکدیگر جمع می‌شود و در نتیجه نیروی محرکه القایی کلاف افزایش می‌یابد.





بدین ترتیب ضربان نیروی محرکه القایی کاهش پیدا می‌کند و مقدار متوسط آن افزایش می‌یابد. همان‌طور که در شکل (۲-۴۷) مشاهده می‌شود، با افزایش تعداد حلقه‌ها، تعداد تیغه‌های کموتاتور افزایش می‌یابد. در این شکل نسبت تیغه‌ها به حلقه‌ها «دو به یک» است.

برای کاهش ضربان و بیش‌تر شدن متوسط نیروی

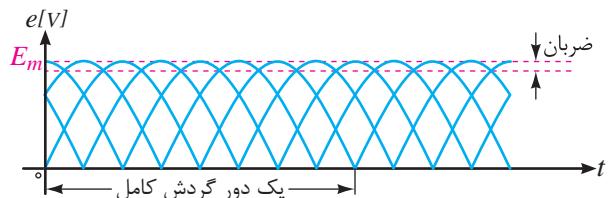



ب - اثر افزایش تعداد دور حلقه همان‌طور که گفته شد حداقل مقدار نیروی محرکه القایی E_m در ژنراتور ساده جریان مستقیم بسیار کم و در حد میکرو ولت می‌باشد. برای افزایش حداقل مقدار نیروی محرکه القایی E_m می‌توان به جای «حلقه» از «کلاف^۱» که از چندین حلقه سری با هم تشکیل شده است استفاده کرد (شکل ۲-۴۹). طبق رابطه

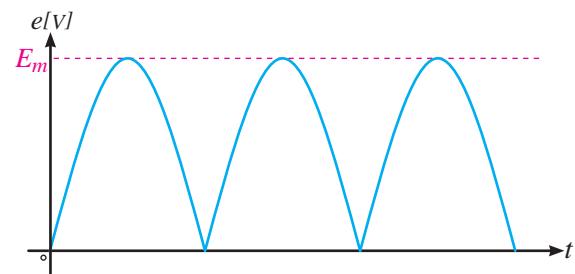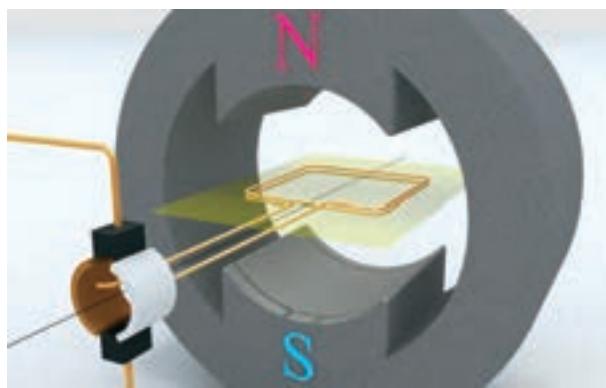

شکل ۲-۴۹

می‌کند، ضربان آن نیز کاهش می‌یابد. در این صورت ژنراتور کاربرد عملی پیدا می‌کند و ولتاژ پایانه‌های آن برای مصرف‌کننده قابل استفاده می‌شود (شکل ۲-۵۰).

ج - نتیجه‌گیری
در عمل با جایگزینی «کلاف‌ها» به جای «حلقه» در ژنراتور ساده جریان مستقیم، ضمن اینکه مقدار متوسط نیروی محرکه القایی افزایش قابل توجهی پیدا

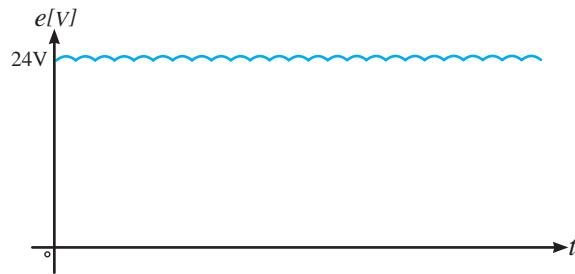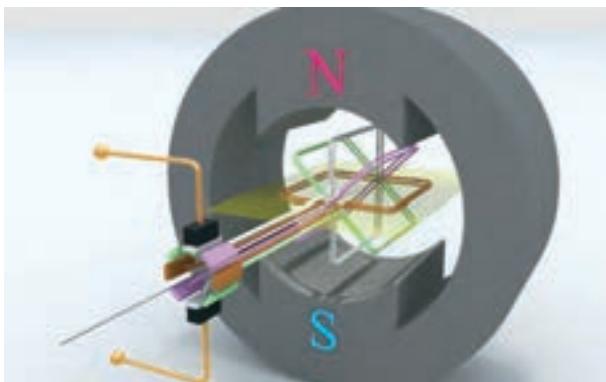

شکل ۲-۵۰

پرسش‌های صحیح، غلط

پرسش‌های ۳ -

۱ - در ژنراتور ساده هر بار که حلقه وارد صفحه خنثی می‌شود نیروی محرکه القایی آن صفر می‌شود.

صحیح غلط

۲ - با جایگزینی کموتاتور به جای رینگ ژنراتور ساده جریان متناوب به ژنراتور ساده جریان مستقیم تبدیل می‌شود.

صحیح غلط

۳ - کموتاتور باعث می‌شود پلاریته ولتاژ القایی در

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - در ژنراتور ساده با گردش حلقه در سطح حلقه ایجاد می‌شود و طبق قانون نیروی محرکه در حلقه می‌شود.

۲ - در ژنراتور ساده با عبور حلقه از صفحه خنثی پلاریته در حلقه می‌شود.

۳ - در واقع جریان متناوب القایی داخل ژنراتور توسط برای مصرف کننده می‌شود.

۲ - ۳ فعالیت

اگر جهت جریان الکتریکی هادی شکل (۲ - ۵۱) عوض شود با رسم خطوط میدان مغناطیسی قطبها و اطراف هادی، جهت نیروی مغناطیسی وارد به هادی را تعیین کنید.
همان‌طور که توضیح داده شد می‌توان نتیجه گرفت:

«به هر هادی حامل جریان در میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد می‌شود»، به‌طوری که «نیروی مغناطیسی سعی به بیرون راندن هادی از درون میدان مغناطیسی دارد».

به نیروی مغناطیسی وارد به هادی حامل جریان الکتریکی به احترام «لورنس^۱» که مفاهیم میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را شرح و تفصیل داده است، «نیروی لورنس^۲» می‌گویند.

مقدار نیروی مغناطیسی از رابطه (۶ - ۲) به‌دست می‌آید:

$$F = BIL \quad (۶ - ۲)$$

در این رابطه:

F نیروی مغناطیسی بر حسب نیوتون [N]
 B چگالی فوران مغناطیسی بر حسب $\left[\frac{wb}{m^2}\right]$
 I شدت جریان الکتریکی هادی بر حسب [A]
 L طول مؤثر هادی که تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد بر حسب [m]

مثال ۱ - ۲ - هادی به طول مؤثر [cm] ۲۰ در میدان مغناطیسی با چگالی فوران $\left[\frac{wb}{m^2}\right] ۰/۸$ به طور عمود بر خطوط میدان مغناطیسی مطابق شکل

زیر هر جاروبک ثابت بماند.

صحیح غلط


پرسش‌های تشریحی

- ۱ - معایب ژنراتور ساده جریان مستقیم را بنویسید.
- ۲ - تأثیر افزایش تعداد حلقه‌ها و تعداد دور حلقه بر کار ژنراتور ساده را توضیح دهید.

۶ - ۲ - نیروی مغناطیسی وارد بر هادی حامل

جریان الکتریکی

یک هادی حامل جریان الکتریکی در میدان مغناطیسی قطب‌های N و S آهنربایی قوی در نظر گرفته شده است (شکل ۶ - ۵۱).

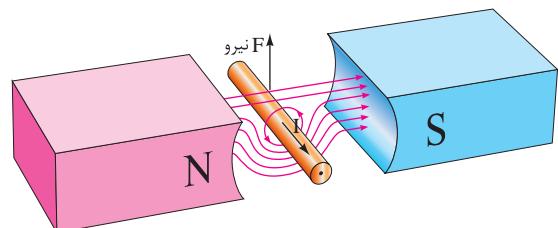

شکل ۶ - ۵۱

جهت میدان مغناطیسی قطب‌ها از سوی قطب N به سمت قطب S می‌باشد. میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی با قانون شست تعیین شده است. مشاهده می‌شود در پایین هادی، جهت میدان مغناطیسی قطب‌ها و جهت میدان مغناطیسی اطراف هادی هم جهت می‌باشد و یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ اما در بالای هادی جهت میدان مغناطیسی آن‌ها مخالف یکدیگر می‌باشد و هم‌دیگر را تضعیف می‌کنند. لذا «نیروی مغناطیسی» به هادی از سوی میدان قوی‌تر به سمت میدان ضعیفتر وارد می‌شود و هادی را به سمت بالا حرکت می‌دهد.

۴۵ - ۲) قرار دارد. اگر از این هادی جریان [A] عبور کند، نیروی مغناطیسی وارد بر این هادی چند نیوتن است؟



حل:

از رابطه (۶ - ۲) به دست می‌آید:

$$F = BIL$$

$$F = \cdot / 8 \times 10 \times 20 \times 10^{-3} = 1/6 [N]$$

شکل ۲-۵۳

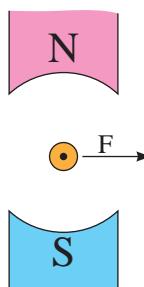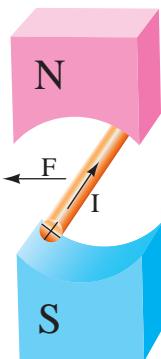

شکل ۲-۵۴

۲-۷ - قانون دست چپ


برای تعیین جهت نیروی مغناطیسی، «قانون دست چپ» ارائه شده است. طبق این قانون اگر دست چپ خود را مطابق شکل (۲ - ۵۲) به گونه‌ای نگه دارید که فوران مغناطیسی از قطب N به کف دست وارد شود و انگشتان، جهت جریان الکتریکی هادی را نشان دهند، انگشت شست جهت نیروی مغناطیسی وارد به هادی را نشان می‌دهد.

۲-۴ - فعالیت

- ۱ - جهت نیروی مغناطیسی شکل‌های ۲-۵۵ و ۲-۵۶ را با استفاده از قانون دست چپ تعیین کنید.




شکل ۲-۵۵

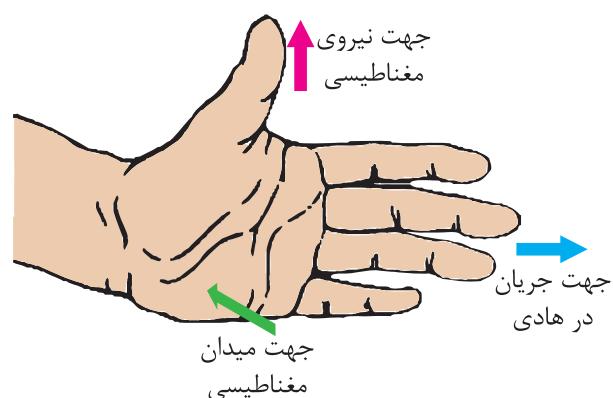


شکل ۲-۵۲

جهت نیروی مغناطیسی هادی حامل جریان، درون میدان مغناطیسی، توسط قانون دست چپ در شکل‌های ۲-۵۴ و ۲-۵۵ تعیین شده است.

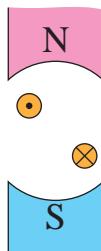


شکل ۲ - ۵۸

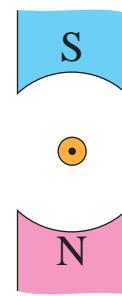

شکل ۲ - ۵۶

۲ - ۸ - گشتاور نیروی مغناطیسی وارد بر حلقه حامل جریان

حلقه حامل جریان الکتریکی، معلق در میان میدان مغناطیسی دو قطب آهنربایی قوی که می‌تواند آزادانه حول محور 'AA' بگردد، فرض شده است. شکل ۲ - ۵۹. به بازو های حامل جریان این حلقه، نیروی مغناطیسی در دو جهت مخالف، با مقدار مساوی وارد می شود. این نیروها در حلقه حامل جریان الکتریکی، «گشتاور^۱» ایجاد می کنند^۲ و آن را حول محور می گردانند، لذا حلقه جابه جا می شود (شکل ۶۰ - ۲).

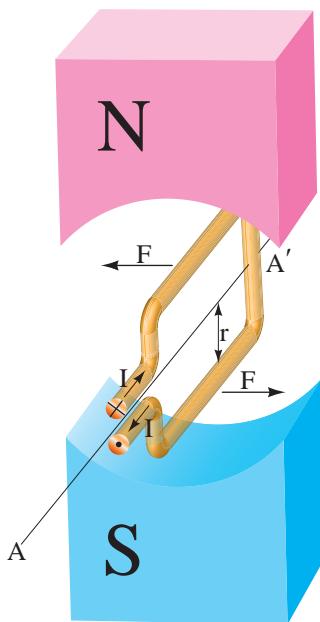

شکل ۲ - ۵۹



شکل ۲ - ۵۷

۲ - با مقایسه جهت نیروی مغناطیسی شکل های زیر، چه نتیجه های به دست می آید:

الف - شکل (۵۳ - ۵۴) با شکل (۲ - ۵۴):

.....

ب - شکل (۵۳ - ۵۵) با شکل (۲ - ۵۵):

.....

پ - شکل (۵۳ - ۵۶) با شکل (۲ - ۵۶):


.....

۳ - جهت نیروی مغناطیسی وارد به هادی های حامل جریان شکل های (۲ - ۵۷) و (۲ - ۵۸) را کمک قانون دست چپ تعیین کنید.

۱. گشتاور از حاصل ضرب نیروی مغناطیسی هر بازو در شعاع حلقه r به دست می آید و از رابطه $T = F \times r$ محاسبه می شود.

واحد گشتاور نیوتون متر است.

به کار می‌برد تا گشتاور آچار افزایش یابد و بگردد (شکل ۲-۶۲).

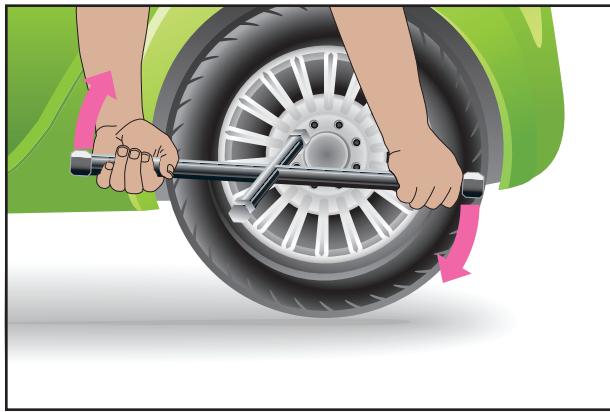

شکل ۲-۶۲


فعالیت ۲-۵

۱- چگونگی گشتاور در شکل (۲-۶۳) را بررسی کنید.



شکل ۲-۶۳

۲- دو فرمان اتومبیل در شکل (۲-۶۴) نشان داده شده است. گرداندن کدامیک راحت است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

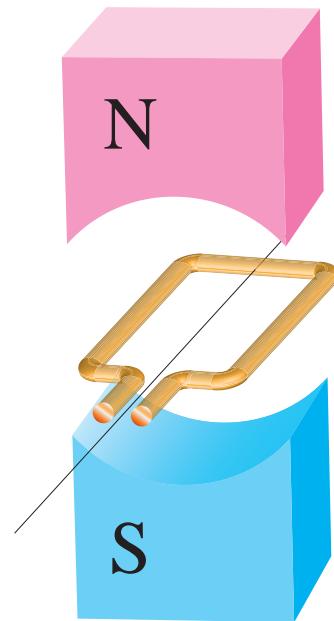

شکل ۲-۶۰

گشتاور عامل گردش است. به طور مثال هنگامی که مکانیک برای بازکردن پیچ‌های چرخ اتومبیل از «آچار چرخ» استفاده می‌کند، وی با دستان خود، دو نیرو در جهت مخالف به آچار چرخ اعمال می‌کند. این نیروها حول محور آچار چرخ گشتاور ایجاد می‌کنند تا آن بگردد (شکل ۲-۶۱).



شکل ۲-۶۱


در صورتی که مکانیک نتواند این آچار چرخ را بگرداند، آچاری که طول بازووهای آن بلندتر است را

۲-۹ - موتورهای جریان مستقیم

موتورهای جریان مستقیم^۱، انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. این موتورها بر اساس تأثیر میدان مغناطیسی قطب‌ها بر میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی کار می‌کنند (شکل ۲-۶۵).



شکل ۲-۶۴

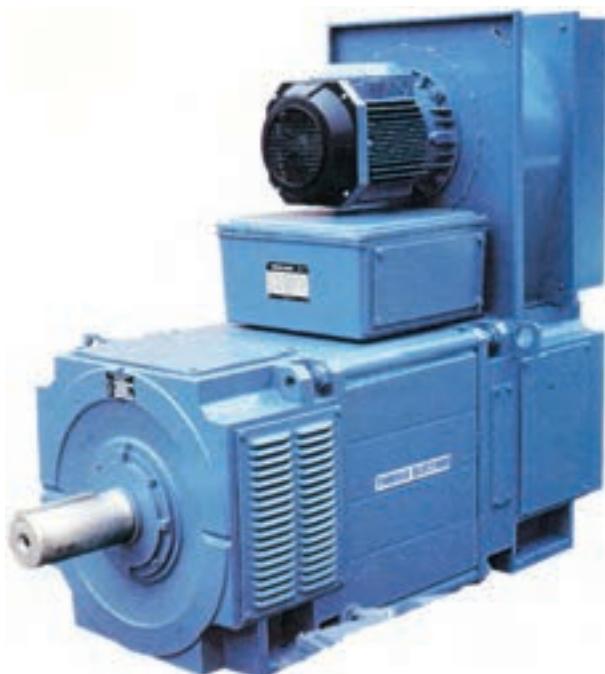

شکل ۲-۶۵ - موتور جریان مستقیم

به منظور آشنایی با موتورهای جریان مستقیم ابتدا به توضیح موتور ساده جریان مستقیم پرداخته می‌شود. این موتور ساختمانی مشابه ساختمان ژنراتور ساده جریان مستقیم دارد. گشتاور آن بسیار کم و کاربرد عملی ندارد. اما برای آشنایی با طرز کار موتورهای واقعی جریان مستقیم، مطالعه آن بسیار مفید است.

۱ - ۲-۹ - طرز کار موتور ساده جریان مستقیم

موتور ساده جریان مستقیم در شکل (۲-۶۶) نشان داده شده است.

پرسش ۴ - ۲

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - مقدار نیروی مغناطیسی از رابطه به دست می‌آید.
- ۲ - برای تعیین قانون دست چپ ارائه شده است.

پرسش صحیح، غلط

- ۱ - به هر هادی حامل جریان در میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد می‌شود.

صحیح غلط


پرسش تشریحی

- ۱ - قانون دست چپ را توضیح دهید. کاربرد آن را بنویسید.

تمرین ۴ - ۲


- ۱ - نیروی وارد به یک هادی حامل جریان الکتریکی ۲ آمپر در میدان مغناطیسی $5/0$ تسلا برابر 10^0 نیوتن است. طول مؤثر هادی چند متر است؟

مادامی که جریان از بازوهای حلقه عبور می‌کند به آن‌ها نیروی مغناطیسی وارد می‌شود و حلقه تحت تأثیر گشتاور این نیروها به گردش خود ادامه می‌دهد (شکل ۲-۶۸).

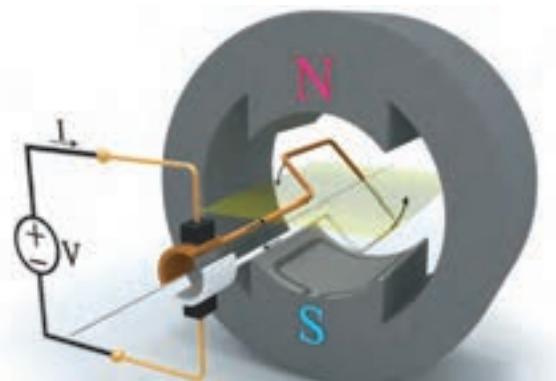


شکل ۲-۶۸

با گردش حلقه زمانی فرا می‌رسد که حلقه در صفحه خنثی قرار می‌گیرد. در این وضعیت اتصال جاروبک‌ها به کموتاتور قطع می‌شود و جریانی از حلقه نمی‌گذرد و با قطع جریان حلقه، نیروی مغناطیسی بازوهای آن صفر می‌شود. بنابراین در حلقه گشتاور ایجاد نمی‌شود (شکل ۲-۶۹).

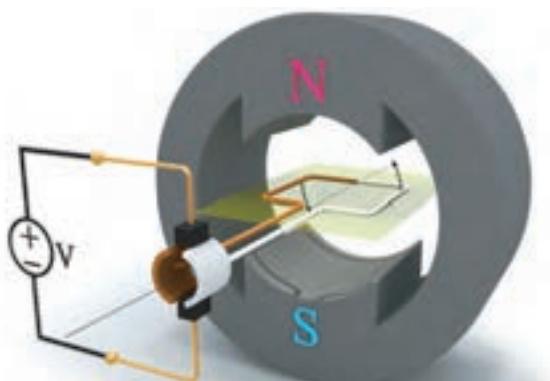

شکل ۲-۶۹

اما سرعت اولیه حلقه باعث می‌شود که حلقه همچنان به حرکت خود ادامه دهد و صفحه خنثی را ترک کند. در این حالت مجدداً اتصال جاروبک‌ها به

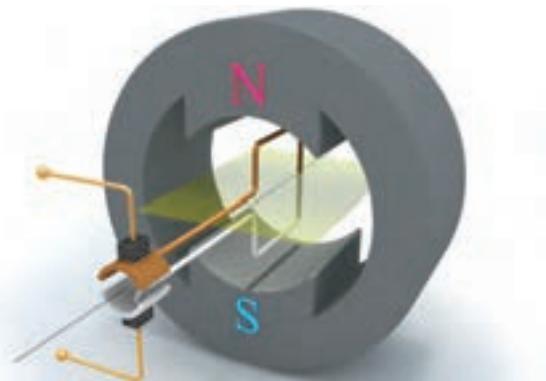


شکل ۲-۶۶

ساختمان آن مشابه ساختمان ژنراتور ساده جریان مستقیم می‌باشد و از چهار قسمت حلقه هادی، جاروبک، کموتاتور و قطب‌های مغناطیسی تشکیل شده است.

با اتصال منبع ولتاژ با جریان مستقیم به موتور ساده جریان مستقیم، جریان از قطب مثبت منبع، از طریق جاروبک به تیغه قهوه‌ای کموتاتور می‌رسد و وارد بازوی قهوه‌ای حلقه می‌شود و با عبور از بازوی سفید از طریق تیغه سفید کموتاتور و جاروبک به قطب منفی منبع می‌رسد.


به بازوهای حامل جریان حلقه، نیروی مغناطیسی وارد می‌شود که با قانون دست چپ جهت آنها تعیین می‌شود (شکل ۲-۶۷).

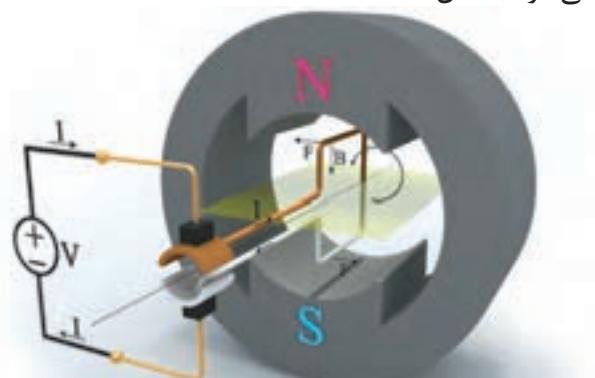

شکل ۲-۶۷

این دو نیروی مغناطیسی در دو جهت مخالف یکدیگر به هر دو بازوی حلقه وارد می‌شوند و گشتاور ایجاد می‌کنند و باعث گردش حلقه حول محورش خواهند شد.


تیغه‌های کموتاتور برقرار می‌شود (شکل ۷۰ - ۲).

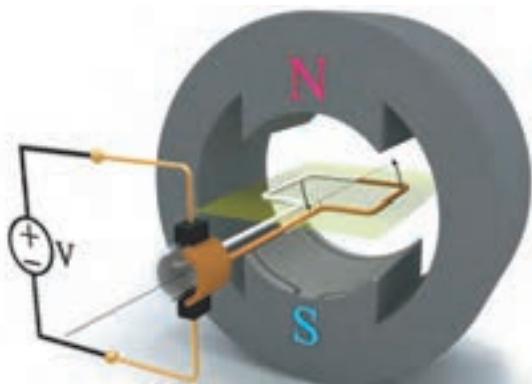

شکل ۷۲

اتصال جاروبک‌ها به کموتاتور قطع می‌شود و جریانی از حلقه نمی‌گذرد و در حلقه گشتاور ایجاد نمی‌شود و گشتاور آن صفر می‌شود.


اما همچنان که توضیح داده شد، سرعت اولیه حلقه، آن را از صفحه خنثی خارج می‌کند تا اتصال جاروبک‌ها به تیغه‌های کموتاتور برقرار شود (شکل ۷۳ - ۲).

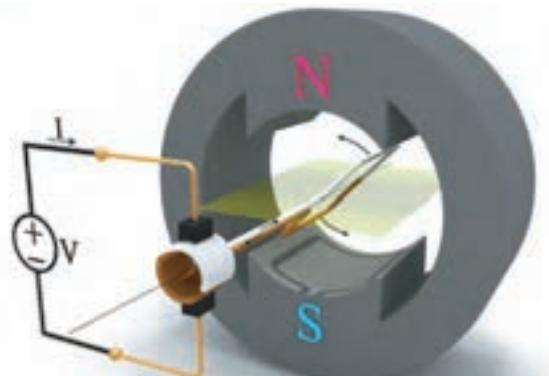

شکل ۷۰

مشاهده می‌شود تیغه‌های کموتاتور نسبت به جاروبک‌ها تعویض شده‌اند و جهت جریان در حلقه تغییر کرده است. با توجه به جهت نیروهای مغناطیسی وارد به هر بازو که به کمک قانون دست چپ تعیین می‌شود، گشتاور در همان جهت قبلی در حلقه ایجاد می‌شود و همچنان حلقه می‌گردد.


گردش حلقه ادامه می‌یابد تا که سطح حلقه عمود بر صفحه خنثی می‌شود. در این حالت بیشترین گشتاور در حلقه ایجاد می‌شود (شکل ۷۱ - ۲).

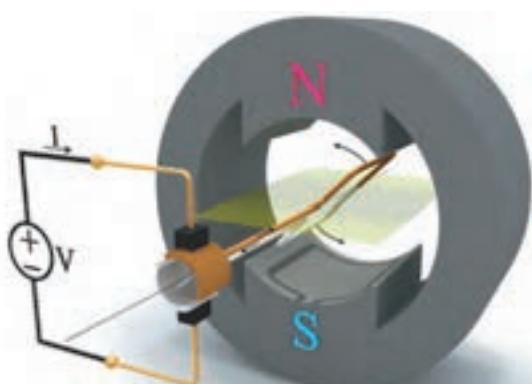

شکل ۷۳

مشاهده می‌شود دوباره تیغه‌های کموتاتور نسبت به جاروبک‌ها تعویض می‌شوند و جهت جریان حلقه را عوض می‌کنند تا گشتاور در همان جهت قبلی در حلقه ایجاد شود و همچنان حلقه می‌گردد.

گردش حلقه ادامه می‌یابد تا سطح حلقه مجدداً عمود بر صفحه خنثی قرار می‌گیرد (شکل ۷۴ - ۲).

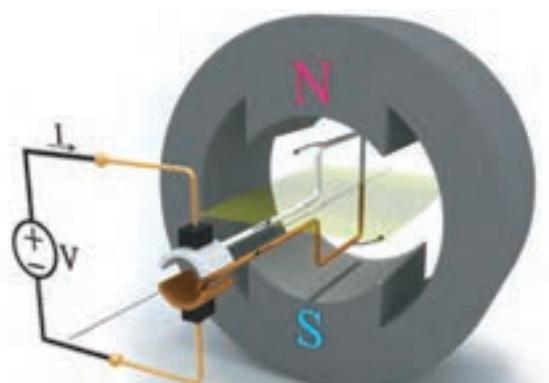


شکل ۷۱

گردش حلقه ناشی از گشتاور نیروهای مغناطیسی بازوهای آن ادامه می‌یابد تا این که حلقه مجدداً در صفحه خنثی قرار می‌گیرد (شکل ۷۲ - ۲).

اصطلاحاً «راهاندازی» نمی‌شود.

گشتاور بسیار کم و یکنواخت نبودن گشتاور و همچنین عدم راهاندازی هنگامی که حلقه در صفحه خنثی است، از معایب موتور ساده جریان مستقیم محسوب می‌شود و باعث شده است تا این موتور غیرقابل استفاده باشد.

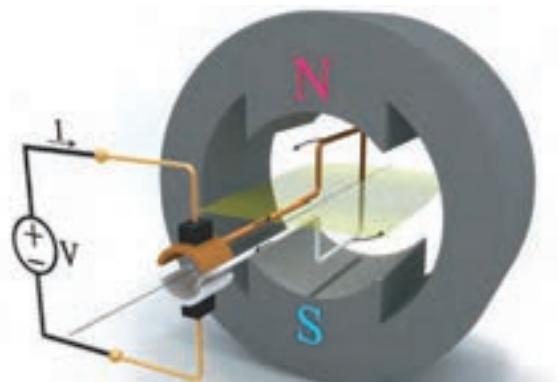


شکل ۲-۷۴

۲-۹-۱- اثر افزایش تعداد حلقه‌ها و تعداد دور آن در موتور ساده جریان مستقیم

الف - اثر افزایش تعداد حلقه

برای یکنواخت شدن گشتاور و راهاندازی در هر وضعیتی، تعداد حلقه‌ها را در موتور ساده جریان مستقیم افزایش می‌دهند.

موتور جریان مستقیم با دو حلقه عمود بر هم که روی یک محور قرار گرفته‌اند در شکل (۲-۷۵) نشان داده شده است.

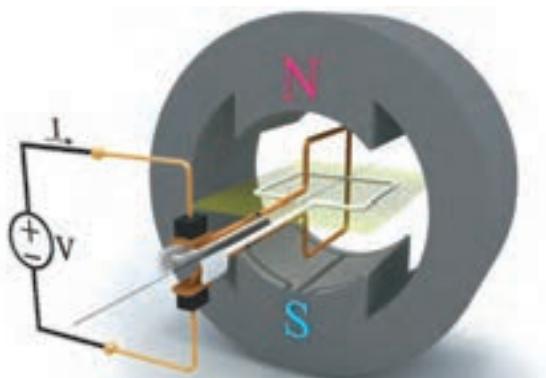

شکل ۲-۷۵

در این شکل جاروبک‌ها به کموتاتور حلقه قهوه‌ای

در این حالت بیشترین گشتاور در حلقه ایجاد می‌شود. در اینجا حلقه با 360° درجه گردش به موقعیت اول خود در شکل (۲-۶۷) رسیده است. بدیهی است که گردش حلقه ادامه می‌یابد.

در موتور ساده جریان مستقیم با قرار گرفتن حلقه در صفحه خنثی گشتاور وارد به آن صفر می‌شود. هرگاه حلقه عمود بر صفحه خنثی قرار می‌گیرد گشتاور وارد به آن حداقل می‌شود. بنابراین در حین گردش حلقه، مقدار لحظه‌ای گشتاور تغییر می‌کند و یکنواخت نیست. همچنین مقدار گشتاور بسیار کم و غیر کاربردی است و یکنواخت نبودن آن باعث شده است تا موتور ساده جریان مستقیم غیرقابل استفاده شود.

همچنین اگر حلقه در صفحه خنثی قرار داشته باشد و به منبع ولتاژ متصل شود، جاروبک‌ها به کموتاتور اتصال ندارند و جریان از حلقه عبور نمی‌کند و گشتاور در آن ایجاد نمی‌شود. لذا حلقه گردش نمی‌کند و

۱. مقدار لحظه‌ای گشتاور در موتور ساده جریان مستقیم از رابطه $T = 2NBLI r \sin \alpha$ بدست می‌آید.

در این رابطه:

N تعداد دور حلقه

B چگالی فوران مغناطیسی قطبها بر حسب [T]


L طول مؤثر هر بازوی حلقه در میدان مغناطیسی بر حسب [m]

I شدت جریان حلقه بر حسب [A]

r شعاع حلقه بر حسب [m]

α زاویه بین سطح حلقه با صفحه خنثی بر حسب درجه

T گشتاور بر حسب [N.m]

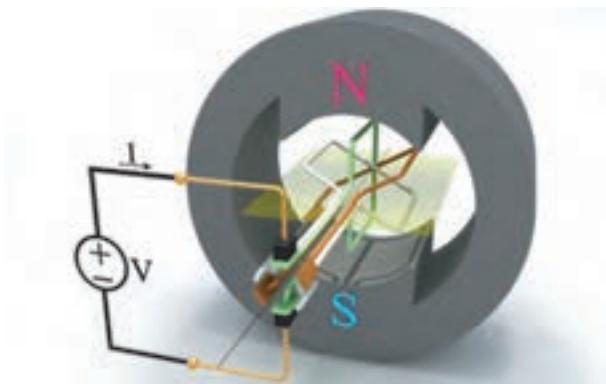


شکل ۲-۷۷

جاروبک‌ها همواره به کمotaتوری اتصال می‌یابند که حلقه مربوط به آن در وضعیت گشتاور حداکثر قرار دارد.

ب - افزایش تعداد دور حلقه

گشتاور ایجاد شده در موتور ساده جریان مستقیم تک حلقه‌ای شکل ۲-۶۶ بسیار کم بوده و کاربردی نمی‌باشد؛ این عیب بزرگی برای موتور ساده محسوب می‌شود.

به منظور افزایش گشتاور از حلقه با تعداد دور بیشتر (کلاف) استفاده می‌شود (شکل ۲-۷۸).

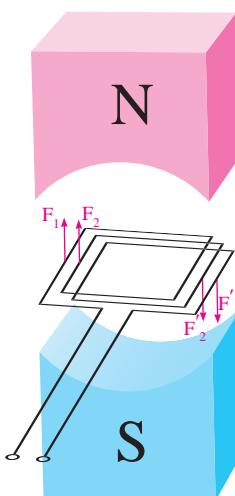


شکل ۲-۷۸

در این صورت در هر دور حلقه گشتاور ایجاد می‌شود و گشتاور افزایش می‌یابد.^۱

اتصال دارند، لذا با اتصال منبع ولتاژ، جریان از حلقه قهوه‌ای می‌گذرد و در آن گشتاور ایجاد می‌شود. در این شرایط کمotaتور حلقه سفید به جاروبک‌ها اتصال ندارد و از حلقه سفید جریانی نمی‌گذرد و در آن گشتاور ایجاد نمی‌شود. حلقه‌ها در اثر گشتاور حلقه قهوه‌ای شروع به گردش می‌کنند.

با گردش حلقه‌ها، کمotaتور نیز می‌گردد و جاروبک‌ها از کمotaتور حلقه قهوه‌ای جدا می‌شوند و به جاروبک حلقه سفید اتصال می‌یابند (شکل ۲-۷۶).

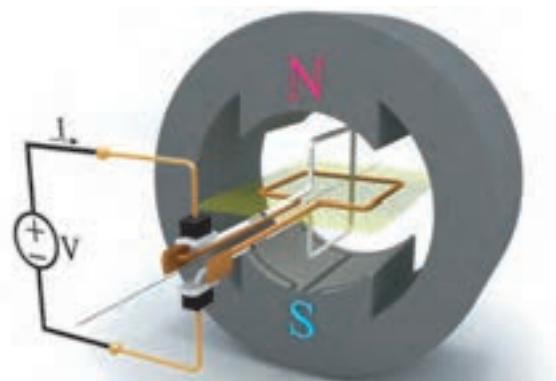

شکل ۲-۷۶

در این شرایط جریان از حلقه سفید می‌گذرد و در آن گشتاور ایجاد می‌شود. حلقه قهوه‌ای فاقد جریان می‌شود و در آن گشتاور ایجاد نمی‌شود. این بار حلقه‌ها به سبب گشتاور ایجاد شده در حلقه سفید گردش می‌کنند.


به طوری که مشاهده شد با قرار دادن دو حلقه عمود بر هم، که بر روی یک محور قرار دارند لحظه‌ای وجود نخواهد داشت که هر دو حلقه فاقد جریان شوند. لذا گشتاور هیچ‌گاه صفر نمی‌شود. بنابراین تغییرات گشتاور کاهش می‌یابد و موتور در هر وضعیتی راهاندازی می‌شود.

یک موتور جریان مستقیم با سه حلقه در شکل ۲-۷۷ نشان داده شده است.


^۱ با توجه به رابطه گشتاور $T=F \times r$ به هر یک از بازوی حلقه‌ها نیرویی وارد می‌شود. این نیروها با یکدیگر جمع می‌شوند و به صورت یک نیروی واحد گشتاور بزرگ‌تری ایجاد می‌کنند.

فعالیت ۲ - ۶

- ۱ - جهت گردش حلقه در شکل های (۸۱ - ۲) و (۸۲ - ۲) را تعیین کنید.

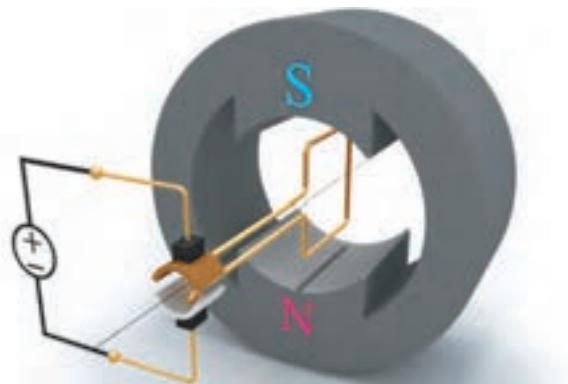

شکل ۲ - ۸۱

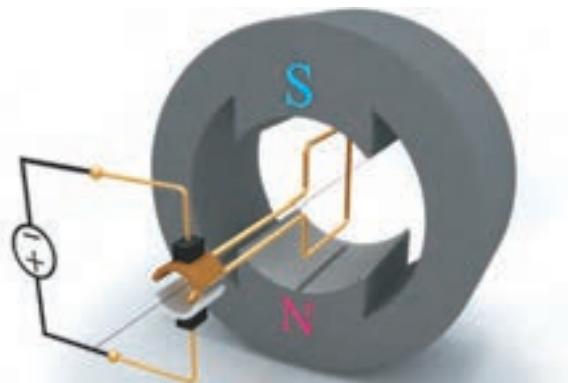


شکل ۲ - ۸۲

- ۲ - از مقایسه شکل (۷۹ - ۲) با شکل (۸۰ - ۲) چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

- ۳ - از مقایسه شکل (۷۹ - ۲) با شکل (۸۱ - ۲) چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

۲ - ۹ - ۳ - تغییر جهت گردش


موتور ساده جریان مستقیم متصل به منبع ولتاژ در شکل (۷۹ - ۲) نشان داده شده است.

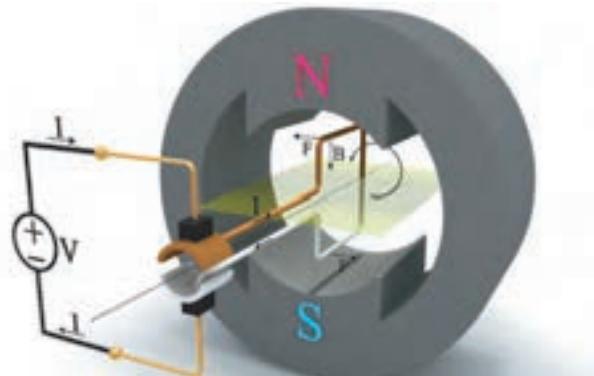

شکل ۲ - ۷۹

جریان الکتریکی پس از خروج از پلاریته مثبت منبع از طریق جاروبک و تیغه کموتاتور به حلقه می‌رسد و با عبور از آن از طریق تیغه کموتاتور و جاروبک به پلاریته منفی منبع می‌رسد. جهت نیروی مغناطیسی هر بازو با به کار بردن قانون دست چپ مطابق شکل تعیین می‌شود. گشتاور ناشی از این نیروها، حلقه را حول محورش در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌گرداند.

با تعویض پلاریته‌های منبع ولتاژ، جهت جریان در حلقه عوض می‌شود. لذا جهت نیروهای مغناطیسی وارد به هر بازوی حلقه نیز عوض می‌شود و گشتاور ناشی از این نیروها، حلقه را حول محورش در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌گرداند. شکل (۸۰ - ۲).

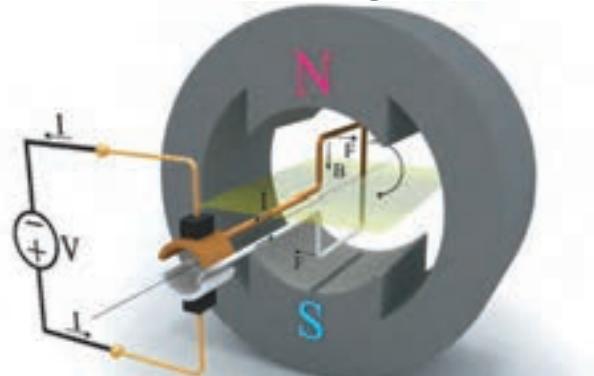

شکل ۲ - ۸۰

در صفحه خنثی گشتاور وارد به آن صفر می‌شود.

صحیح غلط

۲ - در موتور ساده جریان مستقیم گشتاور بسیار زیاد و یکنواخت است.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - طرز کار موتور ساده جریان مستقیم را شرح دهید.

۲ - وظیفه کمotaتور در موتور ساده جریان مستقیم را بنویسید.

۳ - معایب موتور ساده جریان مستقیم را بنویسید.

۴ - اثر افزایش تعداد حلقه‌ها و تعداد دور حلقه در موتور ساده جریان مستقیم را شرح دهید.

۵ - برای تغییر جهت گردش در موتور ساده جریان مستقیم چه باید کرد؟

۴ - از مقایسه شکل (۷۹ - ۲) با شکل (۸۲ - ۲) چه

نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

بنابراین با دو روش جهت گردش حلقه در موتور ساده جریان مستقیم تغییر می‌یابد این روش‌ها عبارتند از:

۱ - تعویض پلاریته منبع ولتاژ به منظور تغییر جهت جریان حلقه

۲ - تعویض محل قطب‌ها به منظور تغییر جهت میدان مغناطیسی

در موتورهای جریان مستقیم عملاً تعویض محل قطب‌ها به دلایلی که بعداً شرح داده می‌شود امکان‌پذیر نیست! لذا تغییر جهت گردش تنها با تغییر جهت جریان حلقه فراهم می‌شود.

پرسش ۵ - ۲

۱۰ - ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم

پس از آشنایی با طرز کار ماشین‌های ساده جریان مستقیم (ژنراتور و موتور) اینک به ساختمان آنها پرداخته می‌شود.

ماشین‌های جریان مستقیم در عمل دارای ساختمان پیچیده‌تری می‌باشند و به لحاظ شکل ظاهری کمی متفاوت هستند. این پیچیدگی و تفاوت در مقایسه آنها با ماشین‌های جریان متناوب محسوس می‌باشد، تصویر ظاهری یک ماشین جریان مستقیم در شکل (۸۳ - ۲) نشان داده شده است.

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - موتورهای جریان مستقیم، انرژی را به انرژی تبدیل می‌کنند.

۲ - برای یکنواخت شدن گشتاور و راهاندازی در هر وضعیتی را در موتور ساده جریان مستقیم می‌دهند.

۳ - به منظور افزایش از حلقه با بیشتر استفاده می‌شود.

پرسش‌های صحیح، غلط

۱ - در موتور ساده جریان مستقیم با قرار گرفتن حلقه



شکل ۲-۸۴

بر روی بدنه تخته کلم قرار دارد. با هدایت سرهای سیم پیچی‌های ماشین به سوی تخته کلم، امکان اتصال به مدار خارجی فراهم می‌شود. در ماشین‌هایی که ارزانی نقش مهم‌تری در مقابل وزن دارد، بدنه را از جنس چدن می‌سازند؛ در غیر این صورت بدنه را از جنس فولاد انتخاب می‌نمایند.

قطب‌های مغناطیسی

تمامین میدان مغناطیسی مورد نیاز ماشین جریان مستقیم وظیفه قطب‌های مغناطیسی است، قطب‌های مغناطیسی در بدنه ماشین جاسازی می‌شوند و در صورت نیاز با پیچ محکم خواهند شد. تعداد قطب‌های مغناطیسی همواره زوج است و جنس آن از ورقه‌های



شکل ۲-۸۳ - ماشین جریان مستقیم
ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

قسمت ساکن یا استاتور^۱

قسمت متحرک یا رتور^۲

قسمت‌های ساکن و متحرک دارای اجزایی می‌باشند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

۱-۱۰-۲ - اجزای قسمت ساکن

قسمت ساکن یا استاتور یک ماشین جریان مستقیم در شکل (۲-۸۴) نشان داده شده است. اجزای آن عبارتند از:

● بدنه

● قطب‌های مغناطیسی


● سیم پیچی میدان

● جاروبک و جاروبک نگهدار

بدنه

بدنه^۳ نقش تکیه‌گاه و حفاظت از سایر اجزای ماشین را ایفا می‌کند. بر روی بدنه پایه‌ها قرار دارند تا بوسیله پیچ و مهره، ماشین در محل مورد نظر نصب شود.


فولاد الکتریکی می‌باشد.

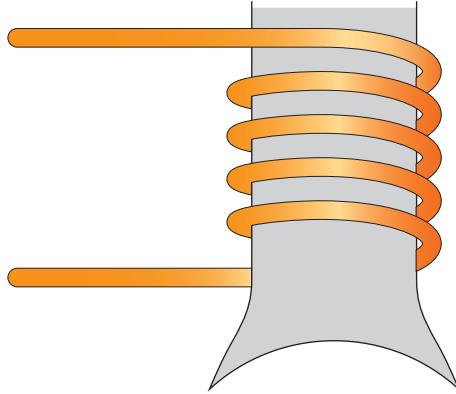

شکل ۲ - ۸۶ - سیم‌پیچی میدان برای جریان زیاد

جاروبک و جاروبک نگه‌دار

در قسمت ساکن ماشین‌های جریان مستقیم وسیله‌ای به نام جاروبک نگه‌دار^۴ نصب شده است. وظیفه جاروبک نگه‌دار، قرار دادن صحیح جاروبک‌ها روی تیغه‌های کموتاتور است. جاروبک‌ها در جاروبک‌نگه‌دار قرار می‌گیرند و توسط فنری با فشار قابل تنظیم بر روی کموتاتور فشار داده می‌شوند (شکل ۸۷ - ۲).

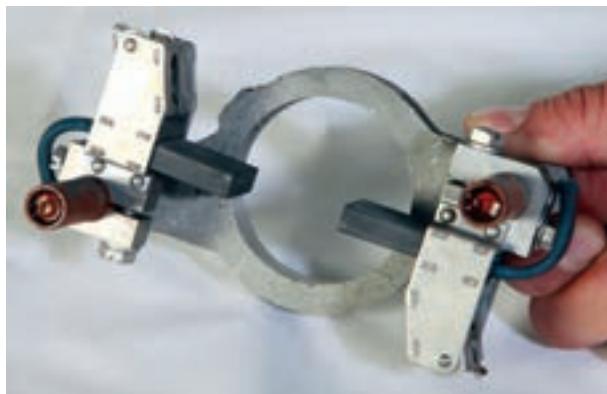

شکل ۸۷ - ۲ - جاروبک نگه‌دار


۲ - ۱۰ - اجزای قسمت متحرک

قسمت متحرک یا رتور یک ماشین جریان مستقیم در شکل (۸۸ - ۲) نشان داده شده است.

در برخی از ماشین‌های جریان مستقیم در بین قطب‌های مغناطیسی، قطب‌هایی به نام «قطب کمotaسیون^۱» یا «میان قطب^۲» تعبیه می‌شود که به وظایف آن‌ها بعداً پرداخته می‌شود.

سیم‌پیچی میدان

با اعمال جریان dc به سیم‌پیچی میدان^۳، میدان مغناطیسی اصلی ماشین جریان مستقیم فراهم می‌شود. برای ایجاد میدان مغناطیسی در قطب‌های ماشین نیاز به آمپر دور مشخصی است. برای جریان‌های کم باستی تعداد دور سیم‌پیچی میدان زیاد باشد ولی چون مقدار جریان کم است، سطح مقطع سیم کم می‌باشد. شکل (۲ - ۸۵)

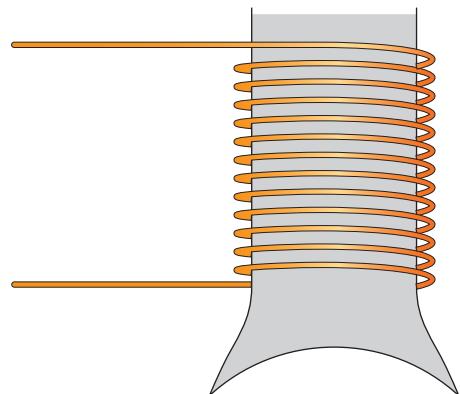

شکل ۲ - ۸۵ - سیم‌پیچی میدان برای جریان کم

در جریان‌های زیاد تعداد دور کمی برای سیم‌پیچی میدان لازم است، ولی چون جریان زیاد است باستی سطح مقطع سیم بزرگ باشد (شکل ۸۶ - ۲).

از آنجایی که «سیم‌پیچی میدان» در قسمت ساکن ماشین‌های جریان مستقیم قرار دارد آن را «سیم‌پیچی استاتاتور» نیز خطاب می‌کنند. و به طور کلی اصطلاح «سیم‌پیچی» به آن اطلاق می‌شود.



شکل ۸۹ - ۲ هسته رتور با تهویه شعاعی

در رتورهای با تهویه شعاعی هسته از چند دسته ورق با طول ۴ تا ۱۰ سانتی‌متر که با یکدیگر ۸ تا ۱۵ میلی‌متر فاصله دارند تشکیل می‌گردد (شکل ۹۰ - ۲).



شکل ۸۸ - ۲ رتور ماشین جریان مستقیم

اجزای آن عبارت است از:

- هسته رتور
- سیم‌پیچی رتور
- کموتاتور
- محور
- پروانه خنک‌کننده

وظیفه هر یک از این اجزا به شرح زیر است.

هسته رتور

هسته رتور از ورقه‌های فولادی سیلیس‌دار ساخته می‌شود که با یک لایه نازک از هم عایق شده‌اند بر روی هسته رتور شیارهایی^۱ تعییه شده است تا سیم‌پیچ‌ها در داخل آن‌ها قرار گیرند. این شیارها ممکن است به صورت باز یا نیمه باز باشند.

در هنگام کار ماشین‌های جریان مستقیم هسته رتور گرم می‌شود. برای خنک شدن هسته، معمولاً رتورها را به صورت «تهویه محوری» یا «تهویه شعاعی» می‌سازند.

در رتورهای با تهویه محوری، سوراخ‌هایی در امتداد هسته ایجاد می‌کنند تا در اثر نفوذ جریان هوا به این سوراخ‌ها هسته خنک شود (شکل ۸۹ - ۲).



شکل ۹۰ - ۲ هسته با تهویه شعاعی

سیم‌پیچی رتور

سیم‌پیچی رتور از کلاف‌های مشابهی تشکیل شده

برای سایر اجزای رتور می‌باشد. محور باید از فولادی تهیه شود که خاصیت مغناطیسی آن کم، اما استحکام مکانیکی کافی در مقابل تنش‌های برشی، خمشی، کششی و پیچشی را دارا باشد.

پروانه خنک کننده

پروانه خنک کننده^۳ یا «فن» با ایجاد جریان هوا در داخل ماشین، موجب انتقال سریع‌تر گرمای ایجاد شده به خارج از ماشین می‌شود. لذا دمای کار ماشین در یک حد مشخص محدود می‌شود و سبب افزایش عمر مفید ماشین خواهد شد.

پروانه خنک کننده ماشین‌های جریان مستقیم با قدرت کم روی محور رتور نصب می‌شود و با گردش رتور می‌گردد و جریان هوا را به وجود می‌آورد. (شکل ۸۸ - ۲) اما ماشین‌های با قدرت متوسط و زیاد قادر به خنک کننده روی محور رتور می‌باشند و تهويه ماشین توسط فن جداگانه‌ای که دارای فیلتر هوا به منظور جذب ذرات گرد و غبار می‌باشد و توسط یک موتور سه فاز به گردش در می‌آید صورت می‌پذیرد. تصویر یک ماشین جریان مستقیم مجهز به فن جداگانه در شکل (۹۲ - ۲) نشان داده شده است.




شکل ۹۲ - ۲ ماشین جریان مستقیم مجهز به فن جداگانه

است. این سیم‌پیچی مبتنی بر اصول فنی می‌باشد و از طراحی ماشین‌های جریان مستقیم تبعیت می‌کند. در بخش ۱۱ - ۲ در حد مورد نیاز، سیم‌پیچی رتور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

از آنجایی که در ماشین‌های جریان مستقیم ولتاژ اصلی در «سیم‌پیچی رتور» القا می‌شود اصطلاح «سیم‌پیچی آرمیچر» نیز به آن اطلاق می‌شود. «رتور» ماشین‌های جریان مستقیم نیز به «آرمیچر» موسوم است.

کموتاتور

کموتاتور^۱ از تیغه‌های مسی که توسط عایق میکانسوبت به یکدیگر و محور ماشین عایق شده‌اند تشکیل می‌شود. ابتدا و انتهای کلاف‌های سیم‌پیچی رتور توسط لحیم و یا پرس کردن به تیغه کموتاتور وصل می‌شود (شکل ۹۱ - ۲).

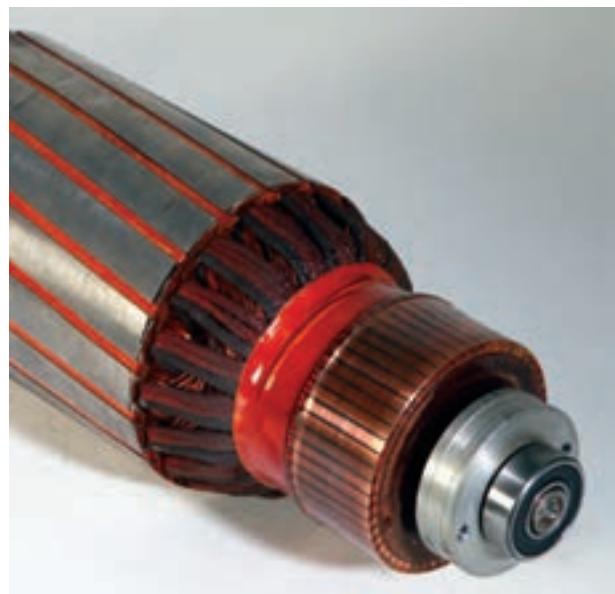

شکل ۹۱ - ۲ کموتاتور

محور

محور^۲ رotor ماشین‌های جریان مستقیم تکیه‌گاهی

تشکیل شده است.

پرسش‌های صحیح، غلط

۱ - بدنه نقش تکیه‌گاه و محافظت از سایر اجزای ماشین را ایفا می‌کند.

صحیح غلط

۲ - تعداد قطب‌های ماشین همواره فرد است و جنس آن از ورقه فولادی است.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - اجزای قسمت ساکن ماشین‌های جریان مستقیم را نام ببرید.

۲ - سیم‌پیچی میدان برای جریان‌های زیاد چگونه طراحی می‌شود؟

۳ - اجزای قسمت متحرک ماشین‌های جریان مستقیم را نام ببرید.

۴ - روش‌های تهویه رتور ماشین‌های جریان مستقیم را توضیح دهید.


۵ - چرا به رتور ماشین‌های جریان مستقیم، آرمیچر می‌گویند؟

۶ - ویژگی‌های محور رتور را بنویسید.

۷ - وظیفه پروانه خنک کننده را بنویسید.

۸ - تهویه ماشین‌های جریان مستقیم با قدرت کم و زیاد چگونه صورت می‌پذیرد؟

تصویر برش خورده یک ماشین جریان مستقیم با فن جداگانه در شکل (۹۳ - ۲) نشان داده شده است. در این شکل فیلتر و فن را مشاهده می‌کنید.

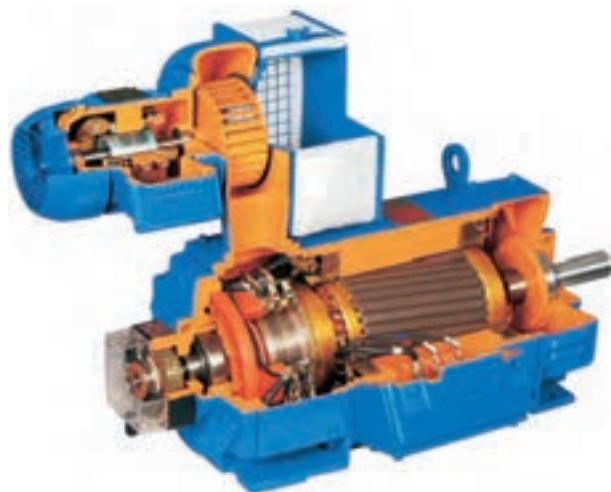

شکل ۹۳ - ۲

پرسش ۶ - ۲

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - تأمین میدان مغناطیسی مورد نیاز ماشین جریان مستقیم وظیفه است.

۲ - سیم‌پیچی میدان، برای جریان‌های کم دارای تعداد دور و سطح مقطع سیم می‌باشد.


۳ - وظیفه جاروبک نگهدار، قرار دادن صحیح روی تیغه‌های است.

۴ - روش تهویه رotor ماشین‌های جریان مستقیم به صورت و است.

۵ - در ماشین‌های جریان مستقیم ولتاژ اصلی در القا می‌شود.


۶ - کموتاتور از تیغه‌های که توسط عایق نسبت به یکدیگر و محور ماشین عایق شده‌اند

است. برای کلاف نیز می‌توان همانند حلقه، بازو، پیشانی و سرو ته در نظر گرفت (شکل ۹۵ - ۲).

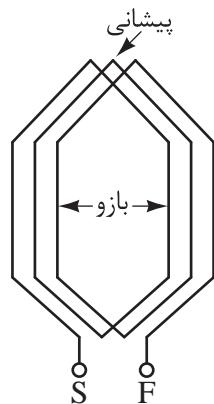

شکل ۹۵

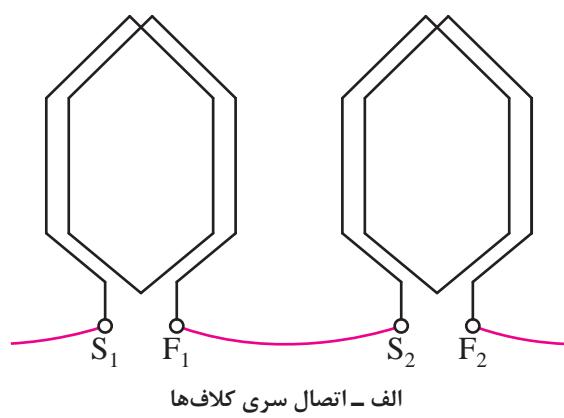«سیم‌پیچی»^۷ از اتصال چندین کلاف تشکیل شده است. این اتصال می‌تواند به صورت سری یا موازی و یا ترکیب سری و موازی باشد (شکل ۹۶ - ۲).



الف - اتصال سری کلافها

ب - اتصال موازی کلافها

شکل ۹۶



۱۱ - ۲ - سیم‌پیچی آرمیچر ماشین‌های جریان

مستقیم

در ماشین‌های جریان مستقیم، نحوه سری و موازی کردن کلاف‌های سیم‌پیچی رتور تحت عنوان «سیم‌پیچی آرمیچر»^۱ مطرح می‌شود. به طور کلی اصطلاح «سیم‌پیچی آرمیچر» به سیم‌پیچی‌هایی اطلاق می‌شود که نیروی محرکه اصلی در آنها القا می‌شود.

در این بخش به شیوه‌های اتصال کلاف‌های سیم‌پیچی آرمیچر به یکدیگر از طریق تغیه‌های کموتاتور پرداخته می‌شود. با معرفی روش‌های «ترسیم سیم‌پیچی آرمیچر» به تأثیر این شیوه‌ها بر نیروی محرکه القایی، جریان و گشتاور ماشین‌های جریان مستقیم اشاره خواهد شد.^۲ برخی از واژه‌های مربوط به سیم‌پیچی در ذیل آورده شده است:

«حلقه»^۳ شامل یک دور هادی است. قسمتی از حلقه که درون شیار قرار می‌گیرد «بازو» نام دارد و قسمتی که در بیرون شیار قرار می‌گیرد «پیشانی» نامیده می‌شود. هر حلقه دارای یک سرو ته می‌باشد. سر حلقه را با حرف «S»^۴ و ته آن را با حرف «F»^۵ نشان می‌دهند (شکل ۹۴ - ۲).

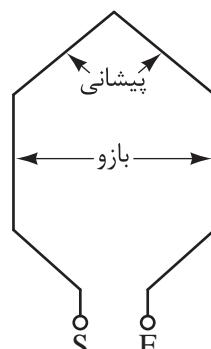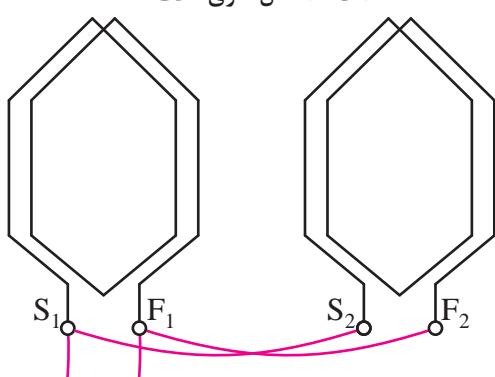


شکل ۹۴

«کلاف»^۶ از اتصال سری چندین حلقه تشکیل شده

۲. جزیيات بیشتر سیم‌پیچی آرمیچر را در درس «تکنولوژی کارگاه سیم‌پیچی» خواهید آموخت.

Armature Winding .۱
Winding .۷ Coil .۶ Final .۵ Start .۴ Turn .۳

نمونه‌ای از سری و موازی شدن حلقه‌ها در شکل ۲-۹۸ نشان داده است.

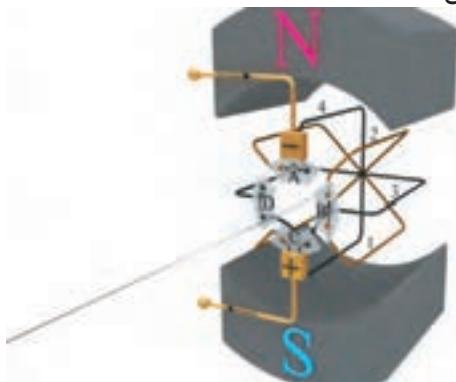

شکل ۲-۹۸ طرح یک ماشین ۴ کلافی

این شکل یک ماشین جریان مستقیم دو قطب با چهار کلاف و چهار تیغه کموتاتور را نشان می‌دهد. به منظور پرهیز از شلوغ شدن شکل کلافها به صورت حلقه نشان داده شده‌اند.


دو حلقه مشکی از طریق تیغه D و دو حلقه قهوه‌ای از طریق تیغه B با هم سری شده‌اند؛ هر یک از حلقه‌های مشکی و قهوه‌ای از طریق تیغه‌های A و C با هم موازی خواهند شد. بدین ترتیب جریان الکتریکی از طریق جاروبک به تیغه A وارد می‌شود و پس از عبور از حلقه‌های مشکی و قهوه‌ای به تیغه C می‌رسد و از طریق جاروبک خارج می‌شود. لذا جریان الکتریکی از تمام حلقه‌ها می‌گذرد و آنها در کار ماشین مؤثر خواهند شد.

ترسیم سیم‌پیچی آرمیچر مطابق شکل (۲-۹۸) بسیار دشوار است. لذا روش‌های ترسیمی دیگری به کار می‌رود. این روش‌ها عبارت است از:

- دیاگرام دایره‌ای (مقطوعی)
- دیاگرام خطی (راه جریان)
- دیاگرام گستردۀ (باز)
- دیاگرام سریع (دندانه اره‌ای)

۲-۱۲- روش‌های ترسیم سیم‌پیچی آرمیچر

در قسمت‌های قبل مشاهده شد برای قابل استفاده و کاربردی شدن ژنراتور و موتور ساده جریان مستقیم تعداد حلقه‌های آنها افزایش داده می‌شود (شکل‌های ۲-۷۷ و ۲-۴۸). ماشین جریان مستقیمی با چهار حلقه و هشت تیغه کموتاتور در نظر است (شکل ۲-۹۷).

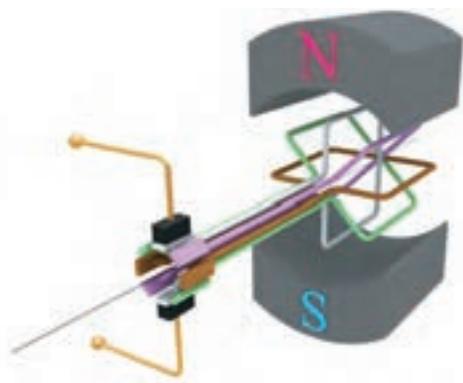


شکل ۲-۹۷

مشاهده می‌شود در هر لحظه فقط یک یا دو حلقه دارای جریان می‌شوند و حلقه‌های دیگر فاقد جریان الکتریکی هستند و نقش مؤثری در تمام لحظات در ماشین ایفا نمی‌کنند. در واقع به دلیل عدم ارتباط الکتریکی بین این حلقه‌ها، افزایش بیشتر تعداد حلقه‌ها با این شیوه تأثیر چندانی در کارایی ماشین نگذاشته است.

برای برقراری ارتباط الکتریکی بین حلقه‌ها روش‌هایی به کار گرفته می‌شود که حلقه‌ها را به صورت سری و موازی از طریق تیغه‌های کموتاتور به یکدیگر متصل می‌کنند تا جریان الکتریکی از آنها عبور کند. با این عمل در موتورها تغییرات گشتوار به حداقل مقدار ممکن می‌رسد و گشتوار یکنواخت خواهد شد و در ژنراتورها ضربان نیروی محرکه القایی نیز به حداقل مقدار ممکن می‌رسد و مقدار متوسط آن افزایش می‌یابد.

۱ - ۱۲ - ۲ - دیاگرام دایرها

(۹۸ - ۲) در شکل (۱۰۰ - ۲) نشان داده است.

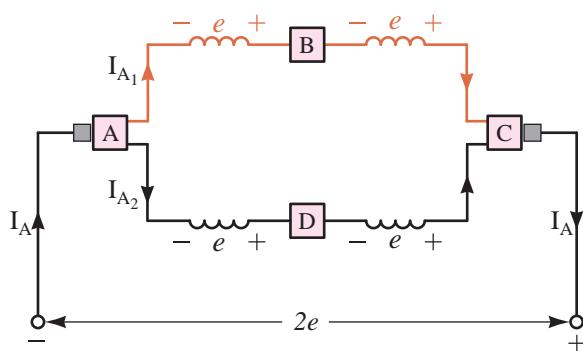

شکل ۱۰۰ - ۲ - دیاگرام خطی ماشین چهار کلافی دو قطب

در این شکل لحظه‌ای که جاروبک‌ها با تیغه‌های A و C کمotaتور در تماس هستند مشاهده می‌شود. جریان آرمیچر I_A از طریق تیغه A کمotaتور بین دو راه جریان که توسط کلافهای قهوه‌ای و مشکی ایجاد شده است تقسیم می‌شود و جریان‌های I_{A_1} و I_{A_2} را در هر مسیر جاری می‌کند. کلافهای هر یک از این راههای جریان توسط تیغه‌های B و D کمotaتور سری شده‌اند و نیروی محركه القایی e آنها با هم جمع می‌شود و ولتاژ $2e$ را بین تیغه‌های A و C کمotaتور به وجود می‌آورند. تعداد راههای جریان را با a نشان می‌دهند لذا در این دیاگرام $2 = a$ است.


۲ - ۶ - فعالیت

با گردش رتور و قرار گرفتن جاروبک‌ها در مقابل تیغه‌های B و D نحوه سری و موازی شدن کلاف و تقسیم جریان را بررسی کنید.

۲ - ۱۲ - ۳ - دیاگرام گسترده

دیاگرام گسترده، موقعیت هر کلاف در شیارهای رتور و نحوه اتصال سر و ته آنها را به تیغه‌های کمotaتور

دیاگرام دایرها، نمای روپرتوی رتور و کمotaتور است. در این دیاگرام «سربندی کلافهای سیم‌پیچی آرمیچر» یعنی اتصال سر و ته کلاف به تیغه‌های کمotaتور مشخص می‌شود و جهت جریان هر یک از بازوهای کلاف در هر یک از شیارهای رتور نشان داده می‌شود. کلافهای رتور و کمotaتور شکل (۹۸ - ۲) در شکل (۹۹ - ۲) نشان داده شده است.

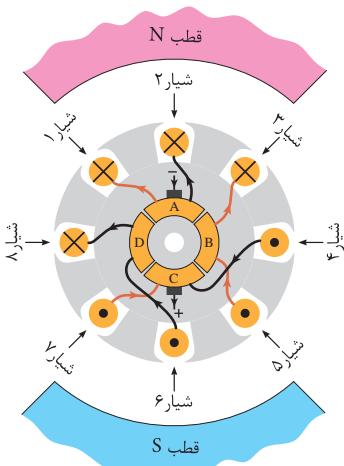

شکل ۹۹ - ۲

۲ - ۱۲ - ۴ - دیاگرام خطی


در دیاگرام خطی چگونگی ارتباط کلافها به یکدیگر و اتصال سر و ته آنها به تیغه‌های کمotaتور به صورت دیگری ترسیم می‌شود.

این دیاگرام نشان می‌دهد چگونه با موازی شدن کلافها، مسیرهای موازی برای عبور جریان الکتریکی ایجاد می‌شود و کلافهایی که در این مسیرها قرار می‌گیرند با یکدیگر سری می‌شوند تا نیروی محركه القایی آنها با هم جمع شود. هر یک از این مسیرهای موازی جریان «راه جریان» نام دارد.

دیاگرام خطی کلافهای سیم‌پیچی آرمیچر شکل


۱۲-۲- دیاگرام سریع

دیاگرام سریع موقعیت هر بازوی کلاف در شیارهای رتور را نشان می‌دهد. معمولاً دیاگرام سریع بعد از دیاگرام گستردۀ ترسیم می‌شود. با توجه به دیاگرام گستردۀ شکل (۱۰۱-۲) مشاهده می‌شود کلافی که یکی از بازوهای آن در شیار ۱ رتور قرار دارد، بازوی دیگر آن در شیار ۵ قرار گرفته است. این فرایند در دیاگرام سریع به صورت شکل (۱۰۲-۲) نشان داده می‌شود.

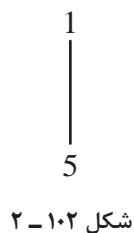


شکل ۱۰۲-۲

بازوی کلاف بعدی در شیارهای ۲ و ۷ قرار گرفته است لذا دیاگرام سریع به صورت شکل (۱۰۳-۲) در می‌آید.

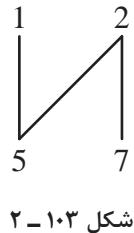

شکل ۱۰۳-۲

با ادامه این روند دیاگرام سریع شکل (۱۰۱-۲) به صورت شکل (۱۰۴-۲) تکمیل می‌شود.

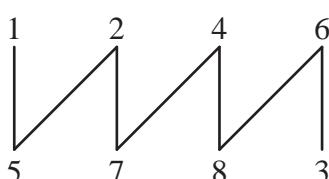

شکل ۱۰۴-۲


در صورتی که در شیارهای رتور دو بازو از دو کلاف قرار داشته باشد. بازوی را که در زیر قرار می‌گیرد با

نشان می‌دهد. در این دیاگرام با توجه به جهت جریان در کلافها محل قطب‌های مغناطیسی سیم‌پیچی آرمیچر نیز مشخص می‌شود.

از دیاگرام گستردۀ اطلاعات مربوط به سیم‌پیچی و سریندی کلافهای سیم‌پیچی آرمیچر به دست می‌آید و برای سیم‌پیچی عملی آرمیچر مناسب‌تر است.

در ترسیم دیاگرام گستردۀ رتور و کموتاتور را که استوانه‌ای هستند برش طولی، در امتداد شیارها می‌دهند و آنها را به صورت صفحه‌ای ترسیم می‌کنند. به تعداد شیارهای رotor خطوطی به طور عمودی رسم می‌شود. در صورتی که در هر شیار دو بازو از دو کلاف مختلف قرار گرفت، بازویی که در بالای شیار قرار می‌گیرد با خط پر و بازویی که در پایین شیار قرار می‌گیرد را با خط‌چین نشان می‌دهند.

با ایجاد یک برش فرضی در شکل (۹۸-۲) دیاگرام گستردۀ آن مطابق شکل (۱۰۱-۲) ترسیم می‌شود.

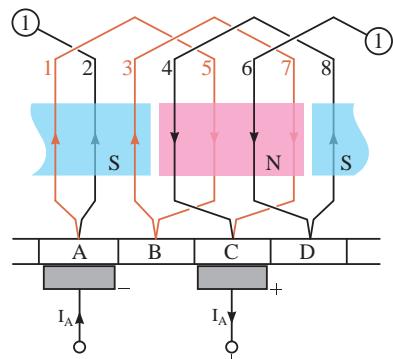

شکل ۱۰۱-۲ دیاگرام گستردۀ ماشین چهار کلافی دو قطب

جریان آرمیچر I_A از طریق جاروبک متصل به تیغه A کموتاتور به سیم‌پیچی وارد می‌شود و از طریق جاروبک متصل به تیغه C کموتاتور از آن خارج می‌شود. مشاهده می‌شود بازوی کلافهای با جهت جریان یکسان در کنار هم قرار گرفته‌اند و به طور مشترک قطب‌های مغناطیسی در رotor به وجود می‌آورند.

اعداد پریم دار نشان می‌دهند.

قطبی آن چقدر است؟

حل:

گام قطبی از رابطه (۷ - ۲) به دست می‌آید و برابر است با:

$$y_p = \frac{S}{P} = \frac{4}{2} = 2$$

گام رفت

فاصله بین بازوهای یک کلاف سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب شیار رتور را «گام رفت» گویند.

شکل (۱۰۵ - ۲) گام رفت را با y نشان می‌دهند و از رابطه (۸ - ۲) به دست می‌آید.

$$y_1 = \frac{S}{P} \pm \varepsilon \quad (2-8)$$

در این رابطه:

S تعداد شیارهای رتور

P تعداد قطب‌های رتور

ε کوچک‌ترین عددی که کسر $\frac{S}{P}$ را گویا می‌کند.

y_1 گام رفت

در رابطه (۸ - ۲) اگر:

$\varepsilon = 0$ باشد، گام رفت برابر با گام قطبی خواهد شد و سیم‌پیچی را با «گام کامل» گویند.

$\varepsilon < 0$ منفی باشد، گام رفت کوچک‌تر از گام قطبی می‌شود و سیم‌پیچی را با «گام کوتاه» گویند.

$\varepsilon > 0$ مثبت باشد، گام رفت بزرگ‌تر از گام قطبی می‌شود و سیم‌پیچی را با «گام بلند» گویند.

۱۳ - ۲ - گام‌های سیم‌پیچی آرمیچر

سیم‌پیچی آرمیچر با گام‌های آن شناسایی می‌شود.

این گام‌ها عبارتند از:

• گام قطبی^۱

• گام رفت^۲ (گام جلو)

• گام برگشت^۳ (گام عقب)

• گام سیم‌پیچی^۴

• گام کمotaTor^۵

گام قطبی

با عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچی آرمیچر در اطراف رتور آن قطب‌های مغناطیسی تشکیل می‌شود.

فاصله بین مرکز تا مرکز دو قطب غیرهمنام مجاور یکدیگر بر حسب شیار رتور را «گام قطبی» گویند.

گام قطبی را با y نشان می‌دهند و از رابطه (۷ - ۲) به دست می‌آید.

$$y_p = \frac{S}{P} \quad (2-7)$$


در این رابطه:

S تعداد شیارهای رotor

P تعداد قطب‌های رotor

y_p گام قطبی بر حسب شیار رتور

مثال ۲ - رتور ماشین جریان مستقیمی^۴ شیار دارد. اگر رتور دو قطب سیم‌پیچی شده باشد گام

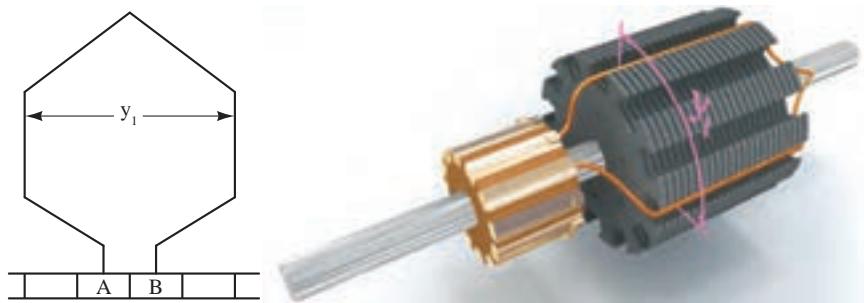

شکل ۲-۱۰۵

فعالیت ۲-۸

- ۱ - چرا در رابطه $(8-2) \epsilon$ مطرح شده است.
- ۲ - در مثال $(3-2)$ چرا $\frac{3}{4} \epsilon$ انتخاب نشده است.

گام برگشت

فاصله بین بازوی دوم از کلاف اول تا بازوی اول از کلاف دوم سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب شیار رتور را «گام برگشت» می‌گویند و آن را با y_1 نشان می‌دهند (شکل ۱۰۶-۲).

مثال ۳-۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای چهار قطب و یازده شیار می‌باشد، گام رفت را تعیین کنید.

حل:

گام رفت از رابطه $(8-2)$ به دست می‌آید:

$$y_1 = \frac{S}{P} \pm \epsilon = \frac{11}{4} \pm \epsilon$$

کسر $\frac{11}{4}$ گویا نیست و با $\frac{1}{4} \epsilon$ گویا می‌شود.

$$y_1 = \frac{11}{4} + \frac{1}{4} = 3$$

ϵ انتخاب شد؛ پس سیم‌پیچی با گام بلند است.




شکل ۲-۱۰۶

گام کمotaتور

فاصله بین سر و ته یک کلاف روی کمotaتور بر حسب تعداد عایق بین تیغه‌های کمotaتور را «گام کمotaتور» می‌گویند. و آن را با y_C نشان می‌دهند (شکل ۱۰۷-۲).

گام سیم‌پیچی

فاصله بین دو بازوی اول دو کلاف متواالی سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب شیار رotor را «گام سیم‌پیچی» گویند و آن را با y_C نشان می‌دهند (شکل ۱۰۷-۲).

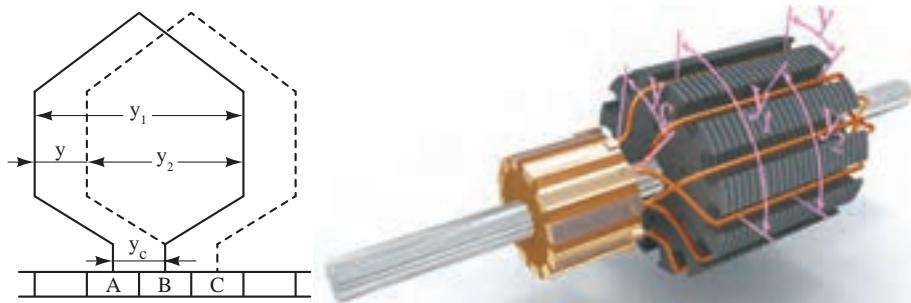

شکل ۲-۱۰۷

پرسش‌های تشریحی ۲

- ۱ - مفاهیم مربوط به سیم‌پیچی آرمیچر را تعریف کنید:
الف - حلقه ب - کلاف پ - سیم‌پیچی
- ۲ - روش‌های ترسیمی سیم‌پیچی آرمیچر را نام ببرید.
- ۳ - گام‌های سیم‌پیچی آرمیچر را نام ببرید.
- ۴ - گام قطبی را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید.
- ۵ - گام برگشت را تعریف کنید.
- ۶ - گام کموتاتور را تعریف کنید.

تمرین ۲-۷

- ۱ - گام قطبی رتور یک ماشین جریان مستقیم دو قطب برابر ۶ می‌باشد. تعداد شیارهای رتور را به دست آورید.
- ۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای چهار قطب و سیزده شیار می‌باشد. گام رفت را به دست آورید.

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - دیاگرام نمای رو بروی رتور و کموتاتور است.
- ۲ - دیاگرام گسترده موقعیت هر کلاف در و نحوه اتصال سر و ته آنها را به نشان می‌دهد.
- ۳ - فاصله بین بازوهای یک کلاف بر حسب شیار رتور را گویند.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - دیاگرام خطی نشان می‌دهد چگونه با موازی شدن کلافها، مسیرهای موازی برای عبور جریان الکتریکی ایجاد می‌شود.

صحیح غلط

- ۲ - دیاگرام سریع موقعیت هر بازوی کلاف در شیارهای رotor را نشان می‌دهد.

صحیح غلط


- ۳ - فاصله بین دو بازوی اول دو کلاف متواالی بر حسب شیار را گام سیم‌پیچی گویند.

صحیح غلط

در این شکل ته هر کلاف به یک تیغه کمotaتور

اتصال می‌باید و این تیغه محل اتصال سرکلاف بعدی خواهد شد و این روند ادامه می‌باید تا این‌که تمام سر و ته کلافها به ترتیب به تیغه و تیغه مجاور آن متصل می‌شود. این نوع سیم پیچی اسم حقیقی خود را دارد؛ زیرا کلافها پس از اتصال به تیغه‌های کمotaتور تشکیل حلقه‌های پشت سر هم را می‌دهند.

سیم پیچی حلقوی به دو صورت «راست‌گرد» یا «پیش رونده^۱» و «چپ‌گرد» یا «پس رونده^۲» سربندی می‌شود. سربندی کلاف از نوع راست‌گرد در شکل ۱۰۹ - ۲ نشان داده شده است.

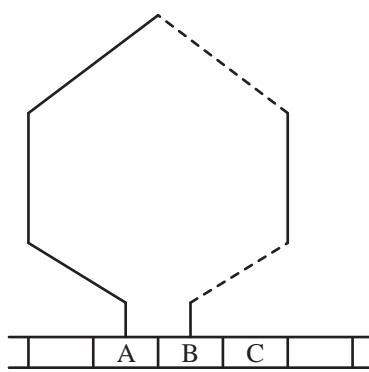

شکل ۱۰۹ - ۲ کلاف با سربندی حلقوی راست‌گرد

در سیم پیچی راست‌گرد ته کلاف به تیغه کمotaتوری که در سمت راست سر کلاف قرار دارد اتصال داده می‌شود.

سربندی کلاف از نوع چپ‌گرد در شکل ۱۱۰ - ۲ نشان داده شده است. در سیم پیچی چپ‌گرد ته کلاف به تیغه کمotaتوری که در سمت چپ سرکلاف قرار دارد اتصال داده می‌شود.

۱۴ - ۲ - روش‌های سیم پیچی آرمیچر


برای اتصال کلافهای سیم پیچی آرمیچر به تیغه‌های کمotaتور ماشین‌های جریان مستقیم روش‌های گوناگونی وجود دارد. اما دو روش آن بهنام «حلقوی^۱» و «موجی^۲» مشهورتر است. انجام هر یک از این اتصال‌ها به ترتیب باعث ایجاد «سیم پیچی حلقوی^۳» و «سیم پیچی موجی^۴» در رotor می‌شود.

سیم پیچی‌های حلقوی و موجی از نظر شکل سیم پیچی و نحوه اتصال کلافها به تیغه‌های کمotaتور با یکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت در تعداد راههای جریان و ترتیب اتصال سر و ته کلافها به تیغه‌های کمotaتور می‌باشد.

سیم پیچی‌های حلقوی و موجی به دو صورت «ساده» و «مرکب» اجرا می‌شوند.

۱۴ - ۲ - ۱ - سیم پیچی حلقوی ساده

سربندی دو کلاف به تیغه‌های کمotaتور به صورت سیم پیچی حلقوی ساده به همراه گام‌های آن در دیاگرام گستردۀ شکل ۱۰۸ - ۲ نشان داده شده است.

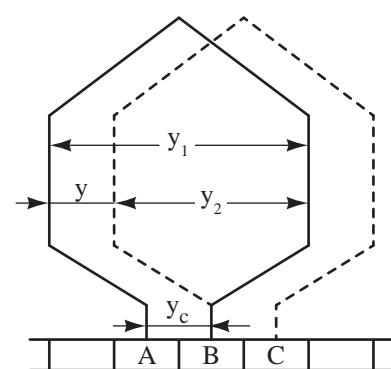

شکل ۱۰۸ - ۲ دیاگرام گستردۀ دو کلاف از سیم پیچی حلقوی ساده


در این شکل یکی از کلافها پرنگ‌تر نشان داده شده است؛ آن را کلاف اول می‌نامیم. بازوی اول این کلاف در شیار ۱ رتور قرار دارد و بازوی دوم آن در شیار ۴ رتور قرار گرفته است. بین بازوی اول و دوم این کلاف ۳ شیار فاصله است و طبق تعریف، گام رفت $y_1 = 3$ می‌شود. چون گام رفت با گام قطبی برابر است سیم‌پیچی «گام کامل» می‌باشد.

سر کلاف اول به تیغه ۱ کموتاتور اتصال دارد. این کلاف در طی مسیری راست‌گرد پس از عبور از شیارهای ۱ و ۴، ته آن به تیغه ۲ کموتاتور متصل شده است. بین سرونه این کلاف یک عایق از کموتاتور قرار دارد. بنابراین طبق تعریف، گام کموتاتور $y_C = +1$ می‌شود و سیم‌پیچی راست‌گرد است.


کلاف بعدی کلاف دوم نامیده می‌شود که بازوی اول آن در شیار ۲ و بازوی دوم این کلاف در شیار ۵ رتور قرار می‌گیرد. سر کلاف دوم به تیغه ۲ کموتاتور که ته کلاف اول به آن متصل شده بود، اتصال می‌یابد و ته آن به تیغه ۳ کموتاتور متصل می‌شود. این روند در جاگذاری کلافهای بعدی در شیارهای رتور و اتصال سرونه این کلافهای کموتاتور ادامه می‌یابد تا آن که انتهای آخرین کلاف به ابتدای کلاف اول در تیغه ۱ وصل شود. بدین ترتیب سیم‌پیچی رتور به صورت حلقوی ساده تکمیل می‌شود.

بازوی دوم کلاف اول در شیار ۴ رتور و بازوی اول کلاف دوم در شیار ۲ رتور قرار دارد. بین این دو بازو ۲ شیار فاصله است که طبق تعریف، گام برگشت $y_2 = 2$ می‌شود.

بازوی اول کلاف اول در شیار ۱ رتور و بازوی اول کلاف دوم در شیار ۲ رتور قرار دارد. بین این دو بازو

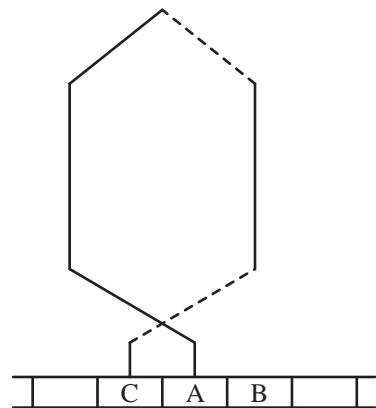

شکل ۱۱۰-۲ کلاف با سربندی حلقوی چپ‌گرد دیاگرام دایره‌ای سیم‌پیچی حلقوی ساده چهار قطب رتور ۱۲ شیار با ۱۲ تیغه کموتاتور در شکل (۱۱۱-۲) نشان داده شده است.

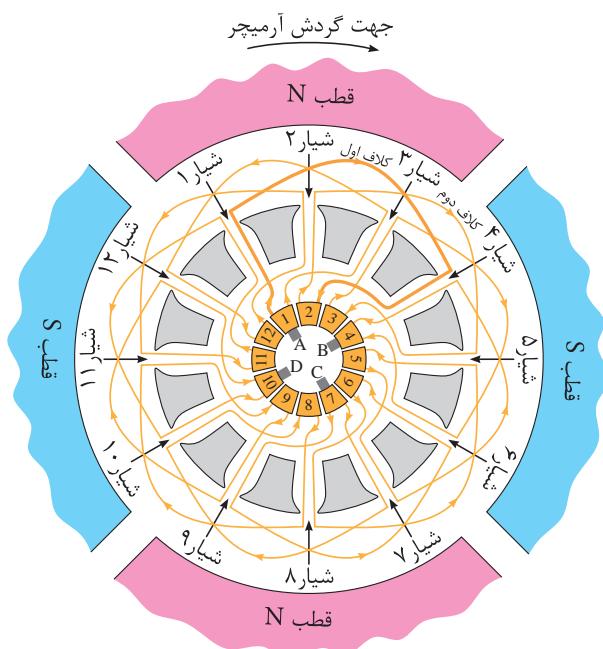

شکل ۱۱۱-۲ دیاگرام دایره‌ای رتور ۱۲ شیار ۴ قطب با سیم‌پیچی حلقوی ساده رتور ۱۲ شیار و ۴ قطب دارد و از رابطه $(2 - 7)$ گام قطبی به دست می‌آید:

$$y_P = \frac{S}{P} = \frac{12}{4} = 3$$

ترتیب چهار مسیر شکل می‌گیرد و کلافهای آرمیچر در این مسیرها توزیع می‌شوند.

جريان پس از عبور از جاروبک‌های A و C در چهار مسیر تقسیم می‌شود. هر یک از این مسیرها راهی برای عبور جریان است. لذا چهار «راه جریان» ایجاد شده است. یعنی $a = 4$ می‌باشد.

مشاهده می‌شود در سیم پیچی حلقوی ساده تعداد راههای جریان با تعداد قطبها برابر است. بنابراین:

$$a = P \quad (2-9)$$

با توجه به دیاگرام خطی شکل (۱۱۲ - ۲) مشاهده می‌شود کلافها در هر راه جریان با یکدیگر سری می‌شوند، لذا نیروی محرکه القایی آنها با هم جمع می‌شود. اگر نیروی محرکه القایی هر کلاف e ولت باشد از آنجایی که در هر راه جریان ۳ کلاف قرار دارد، نیروی محرکه القایی در هر راه جریان $3e$ ولت خواهد شد. ولتاژ میان دو جاروبک A و B یا C و D با نیروی محرکه القایی در هر راه جریان یعنی $3e$ ولت برابر است. کلافهای هر یک از این راههای جریان پس از این که با یکدیگر سری شدند به وسیله اتصال جاروبک‌ها به تیغه‌های کموتاتور با هم موازی می‌شوند. بدین ترتیب جریان آرمیچر بین راههای جریان تقسیم می‌شود. اگر جریان هر مسیر جریان I_a آمپر باشد از آنجایی که آرمیچر ۴ راه جریان دارد لذا جریان آرمیچر $4I_a$ آمپر خواهد شد. بنابراین بین جریان آرمیچر و جریان هر راه جریان رابطه $10 = 4 - 2$ برقرار است.


$$I_{a1} = \frac{I_A}{a} \quad (2-10)$$

یک شیار فاصله است و طبق تعریف، گام سیم پیچی $y = 1$ می‌شود.

سیم پیچی حلقوی ساده است؛ تعداد جاروبک‌ها برابر تعداد قطبها است، لذا از ۴ جاروبک با پهناهی برابر با عرض تیغه کموتاتور استفاده می‌شود.

جاروبک‌ها بر روی تیغه‌هایی از کموتاتور قرار داده می‌شود که جریان کلافها به آنها وارد یا از آنها خارج می‌شود. مطابق شکل جریان از تیغه‌های شماره ۱ و ۷ کموتاتور خارج می‌شود و به تیغه‌های شماره ۴ و ۱۰ کموتاتور وارد می‌شود؛ لذا چهار جاروبک A، B، C و D به روی این تیغه‌ها قرار می‌گیرند. بدینهی است پلاریته ولتاژ جاروبک‌های A و C و جاروبک‌های B و D یکی است. چرا؟

دیاگرام خطی سیم پیچی حلقوی ساده مربوط به دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۱ - ۲) در شکل (۱۱۲ - ۲) نشان داده شده است.

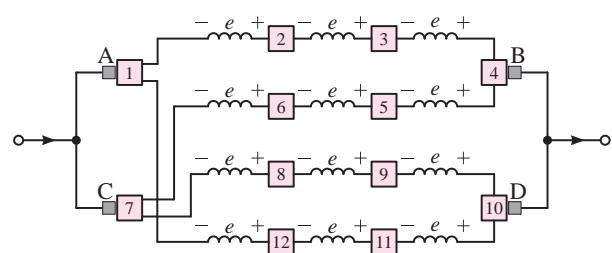

شکل ۱۱۲ - ۲ دیاگرام خطی رتور ۱۲ شیار ۴ قطب با سیم پیچی حلقوی ساده

در دیاگرام خطی شکل (۱۱۲ - ۲) مشاهده می‌شود میان دو تیغه مجاور کموتاتور یک کلاف قرار گرفته است. این کلافها از طریق تیغه‌های کموتاتور با یکدیگر سری شده‌اند.


جاروبک‌های هم پلاریته B و D و جاروبک‌های هم پلاریته A و C به یکدیگر ارتباط داده شده‌اند. بدین

دیاگرام گسترده سیم‌پیچی حلقوی ساده مربوط به دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۱ - ۲) در شکل (۱۱۳ - ۲) نشان داده شده است. از آنجایی که در هر شیار رتور دو بازو از دو کلاف قرار گرفته است در دیاگرام گسترده، بازویی که در شیار زیر قرار می‌گیرد را با خط چین نشان می‌دهند.

فعالیت ۲ - ۷

گام‌های سیم‌پیچی شکل (۱۱۳ - ۲) را به دست آورید.


در این رابطه:
 I_A جریان هر راه جریان
 a تعداد راههای جریان
 I_A جریان آرمیچر
 تقسیم جریان بین راههای جریان در سیم‌پیچی حلقوی باعث می‌شود از کلافهای آرمیچر در هر راه، جریان کمتری عبور کند و سطح مقطع هادی‌های آنها کاهش یابد.

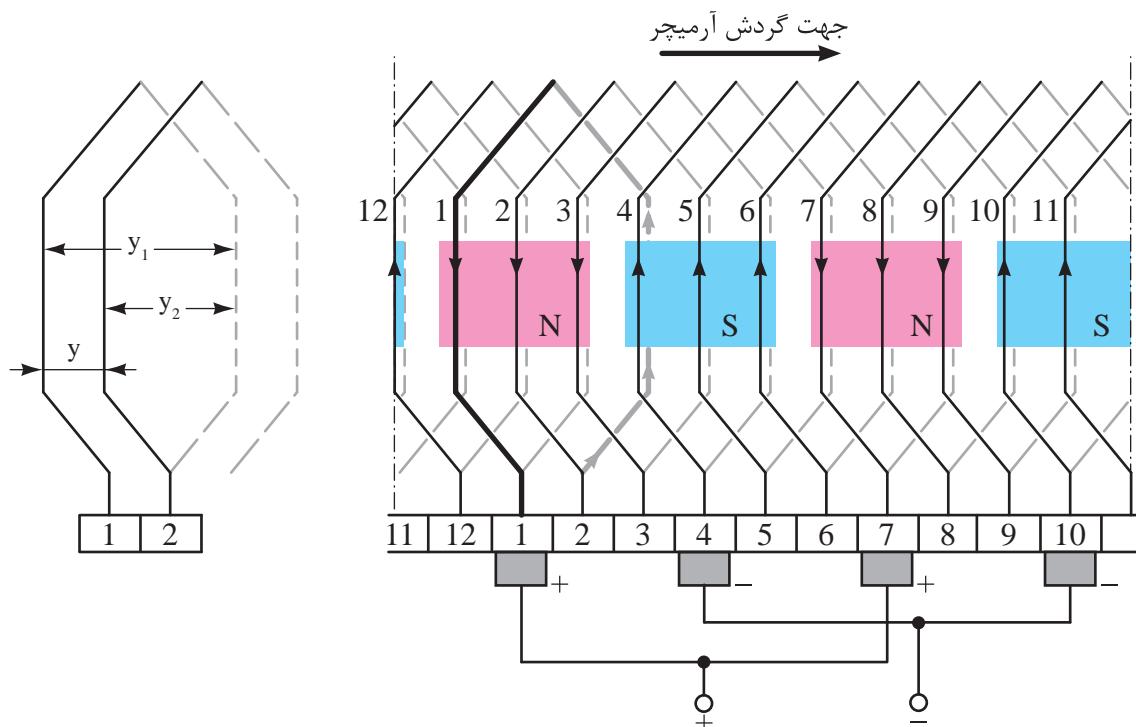

شکل ۱۱۳ - ۲ دیاگرام گسترده رتور ۱۲ شیار چهار قطب با سیم‌پیچی حلقوی ساده

دیاگرام سریع سیم‌پیچی حلقوی ساده مربوط به شیار در زیر قرار می‌گیرد با اعداد پریم‌دار نشان داده می‌شود.

دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۱ - ۲) در شکل (۱۱۴ - ۲) نشان داده شده است. در دیاگرام سریع بازویی که در

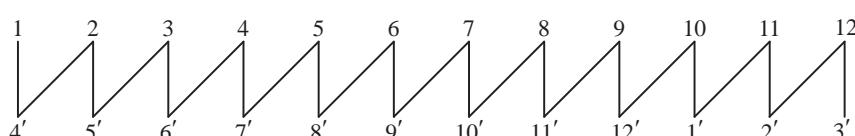

شکل ۱۱۴ - ۲ دیاگرام سریع رتور ۱۲ شیار چهار قطب با سیم‌پیچی حلقوی ساده

موازی شده‌اند و به همین دلیل نیز به آن مرکب گویند.
در بین اصطلاحات سیم‌پیچی آرمیچر، m را «درجه ترکیب» نامیده‌اند. m نشان می‌دهد سیم‌پیچی مرکب از چند سیم‌پیچی ساده تشکیل شده است. ۱ یعنی رتور دارای یک سیم‌پیچی حلقوی ساده می‌باشد و $m=2$ یعنی رotor دارای دو سیم‌پیچی حلقوی ساده است که در اصطلاح آن را «سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه» می‌نامند. این روند نام‌گذاری می‌تواند ادامه یابد.

در سیم‌پیچی حلقوی مرکب سرو ته کلاف‌های هر یک از سیم‌پیچی‌های حلقوی ساده به تیغه‌های کمotaتور به فاصله $\frac{m}{2}$ متصل می‌شوند. جاروبک نیز با پهنانی خود تیغه‌های کمotaتور مجاور یکدیگر را به هم ارتباط می‌دهد. بدینهی است پهنانی جاروبک m برابر عرض تیغه کمotaتور انتخاب می‌شود تا m سیم‌پیچی حلقوی ساده را با هم موازی کند.


دیاگرام گستردگ سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه یک رتور ۲۰ شیار ۴ قطب در شکل (۱۱۵ - ۲) نشان داده شده است.

سیم‌پیچی حلقوی ساده با خصوصیات زیر شناسایی خواهد شد:

- گام کمotaتور $y_c = \pm 1$ است. در صورتی که $y_c = +1$ باشد سیم‌پیچی حلقوی ساده راست‌گرد است. در صورتی که $y_c = -1$ باشد سیم‌پیچی را حلقوی ساده چپ‌گرد می‌نامند.
- تعداد جاروبک‌ها برابر تعداد قطب‌ها می‌باشد (شکل ۱۱۱ - ۲).
- پهنانی هر جاروبک با عرض تیغه کمotaتور برابر است (شکل ۱۱۳ - ۲).
- تعداد راه‌های جریان برابر تعداد قطب‌ها است (شکل ۱۱۲ - ۲).
- روابط $y_2 - y_1 = y_c$ و $y = y_c$ حاکم است (شکل ۱۰۸ - ۲).

۱۴ - ۲ سیم‌پیچی حلقوی مرکب

سیم‌پیچی حلقوی مرکب از m سیم‌پیچی حلقوی ساده مستقل از یکدیگر تشکیل می‌شود که با هم

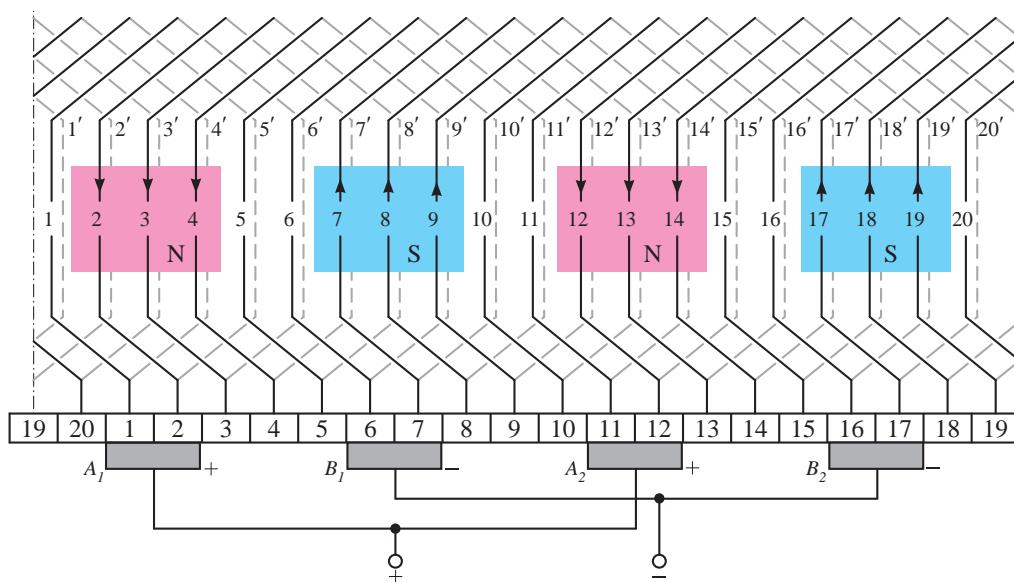

شکل ۱۱۵ - ۲ دیاگرام گستردگ سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه رتور ۲۰ شیار چهار قطب

y_C گام کمotaتور

سیمپیچی حلقوی مرکب نسبت به سیمپیچی حلقوی ساده، دارای تعداد راه جریان بیشتری است لذا از آن در سیمپیچی آرمیچر ماشین‌هایی استفاده می‌شود که برای جریان خیلی زیاد طراحی شده‌اند.

۲-۹ فعالیت

گام‌های سیمپیچی شکل (۱۱۵ - ۲) را تعیین کنید.
با توجه به مطالب بخش‌های ۱ - ۱۴ و ۲ - ۱۴ - ۲ می‌توان درباره سیمپیچی حلقوی به نکات زیر اشاره داشت:

- با استفاده از سیمپیچی حلقوی مرکب امکان استفاده از سیمپیچی آرمیچر در جریان‌های بیشتر فراهم می‌شود.
- درجه ترکیب m نشان می‌دهد که سیمپیچی آرمیچر از چند سیمپیچی ساده تشکیل شده است.
- گام کمotaتور $y_C = \pm m$ است. علامت مثبت برای سیمپیچی راست‌گرد و علامت منفی برای سیمپیچی چپ‌گرد منظور می‌شود.
- تعداد جاروبک‌ها برابر تعداد قطب‌ها است.
- پهنهای هر جاروبک m برابر عرض تیغه کمotaتور می‌باشد.

این سیمپیچی شامل دو سیمپیچی حلقوی ساده ۴ قطب است که مستقل از یکدیگر می‌باشند. لذا $m=2$ است. به همین دلیل آن را مرکب دوگانه نامیده‌اند. هر یک از این سیمپیچی‌های حلقوی ساده طبق رابطه (۲-۹) دارای ۴ راه جریان می‌باشند. پهنهای جاروبک ۲ برابر عرض یک تیغه کمotaتور انتخاب شده است تا دو تیغه مجاور یکدیگر را به هم ارتباط دهد. بدین ترتیب دو سیمپیچی حلقوی ساده با یکدیگر موازی می‌شوند و آرمیچر دارای ۸ راه جریان می‌شود. مشاهده می‌شود تعداد راه‌های جریان به ۲ برابر تعداد قطب‌ها افزایش یافته است. بنابراین در حالت کلی تعداد راه‌های جریان از رابطه (۱۱ - ۲) به دست می‌آید.

$$a = mP \quad (2-11)$$

در این رابطه:

P تعداد قطب

m درجه ترکیب

a تعداد راه جریان

در شکل (۱۱۳ - ۲) گام کمotaتور ۲ است که با درجه ترکیب m برابر شده است. لذا در حالت کلی می‌توان از رابطه (۱۲ - ۲) گام کمotaتور سیمپیچی حلقوی را به دست آورد.

$$y_C = \pm m \quad (2-12)$$

در این رابطه:

m درجه ترکیب

$+m$ برای سیمپیچی راست‌گرد

$-m$ برای سیمپیچی چپ‌گرد


۲ - رتور ۱۵ شیار یک ماشین جریان مستقیم چهار قطب به صورت حلقوی مرکب دوگانه سیم‌پیچی شده است. مطلوب است:

الف - گام‌های سیم‌پیچی

ب - تعداد راه‌های جریان

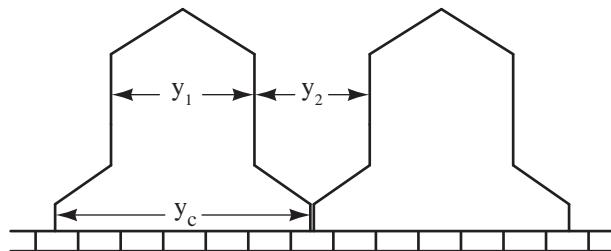۱۴-۲ - سیم‌پیچی موجی ساده

سربندی دو کلاف به تیغه‌های کموتاتور به صورت سیم‌پیچی موجی ساده به همراه گام‌های آن در شکل ۱۱۶ - ۲ نشان داده شده است.



شکل ۱۱۶ - ۲ دیاگرام گستردگ دو کلاف از سیم‌پیچی موجی ساده در این شکل مشاهده می‌شود سر و ته کلاف با فاصله‌ای زیاد به اندازه y_c به دو تیغه کموتاتور متصل می‌شود و ته کلاف محل اتصال سر کلاف بعدی خواهد شد و این روند ادامه می‌یابد تا این‌که سر و ته همه کلاف‌ها به تیغه‌های کموتاتور متصل می‌شوند.

سیم‌پیچی موجی نیز به دو صورت «راست‌گرد» یا «پیش‌رونده» و «چپ‌گرد» یا «پس‌رونده» سربندی می‌شود. سربندی دو کلاف به صورت راست‌گرد در شکل ۱۱۷ - ۲ نشان داده شده است. در سیم‌پیچی راست‌گرد ته کلاف دوم به تیغه کموتاتور سمت راست سر کلاف اول اتصال داده شده است.

- تعداد راه‌های جریان m برابر تعداد قطب‌ها است.

$$a = mP$$

- گام سیم‌پیچی برابر است با $y = y_C$

- رابطه $y = y_1 - y_2$ همواره حاکم است.

- جریان هر راه جریان برابر است با $I_{av} = \frac{I_A}{a}$

پرسش ۲-۸

۱ - تفاوت سیم‌پیچی‌های حلقوی و موجی از نظر

شكل سیم‌پیچی را بنویسید.

۲ - دیاگرام گستردگ دو کلاف از سیم‌پیچی حلقوی ساده را رسم کنید و گام‌های سیم‌پیچی را بر روی آن نشان دهید.

۳ - خصوصیات سیم‌پیچی حلقوی ساده را بنویسید.

۴ - خصوصیات سیم‌پیچی حلقوی مرکب را بنویسید.

۵ - تفاوت سیم‌پیچی حلقوی راست‌گرد با چپ‌گرد را با رسم شکل نشان دهید.

۶ - گام‌های سیم‌پیچی شکل ۱۱۱ - ۲ را تعیین کنید.

تمرین ۲-۸

۱ - برای رتور ۱۹ شیار یک ماشین جریان مستقیم که به صورت حلقوی ساده راست‌گرد با چهار قطب سیم‌پیچی شده است گام‌های سیم‌پیچی و تعداد راه‌های مسیر جریان را تعیین کنید.

است سیم‌پیچی از نوع «گام بلند» می‌باشد.

سر کلاف اول به تیغه ۱ کموتاتور اتصال دارد.


این کلاف در طی مسیری راست‌گرد پس از عبور از شیارهای ۱ و ۴ رتور، ته آن به تیغه ۶ کموتاتور متصل شده است. بین سر و ته این کلاف ۵ عایق از کموتاتور قرار دارد طبق تعریف، گام کموتاتور $y_c = +5$ می‌شود و سیم‌پیچی راست‌گرد است.

کلاف بعدی کلاف دوم نامیده می‌شود که بازوی اول آن در شیار ۶ و بازوی دوم این کلاف در شیار ۹ رتور قرار می‌گیرد. سر کلاف دوم به تیغه ۵ کموتاتور که ته کلاف اول به آن متصل شده بود، اتصال می‌یابد و ته آن به تیغه ۱۱ کموتاتور متصل می‌شود. این روند در جاگذاری کلاف‌های بعدی در شیارهای رتور و اتصال سرو ته آنها به تیغه‌های کموتاتور ادامه می‌یابد تا آن که انتهای آخرین کلاف به ابتدای کلاف اول در تیغه ۱ وصل شود. بدین ترتیب سیم‌پیچی رتور به صورت موجی ساده تکمیل می‌شود.

بازوی دوم کلاف اول در شیار ۴ و بازوی اول کلاف دوم در شیار ۶ رتور قرار دارد. بین این دو بازو ۲ شیار فاصله است که طبق تعریف، گام برگشت $y_2 = 2$ می‌شود.


بازوی اول کلاف اول در شیار ۱ و بازوی اول کلاف دوم در شیار ۶ رتور قرار دارد بین این دو بازو ۵ شیار فاصله است و طبق تعریف، گام سیم‌پیچی $y_5 = 5$ می‌شود.

مطابق شکل این سیم‌پیچی موجی دو عدد جاروبک دارد که پهنای هر یک برابر با عرض تیغه کموتاتور است.

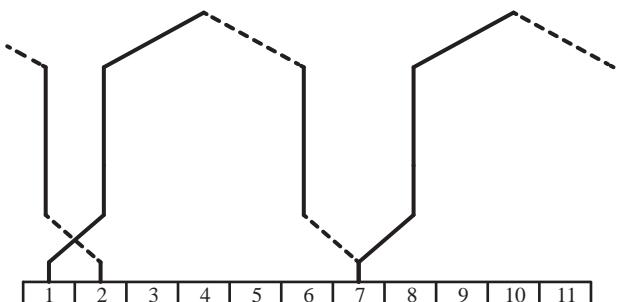

شکل ۱۱۷ - ۲ سربندی دو کلاف سیم‌پیچی موجی به صورت راست‌گرد

سربندی دو کلاف به صورت چپ‌گرد در شکل ۱۱۸ - ۲) نشان داده شده است. در سیم‌پیچی چپ‌گرد ته کلاف دوم به تیغه کموتاتور سمت چپ سرکلاف اول اتصال داده شده است.

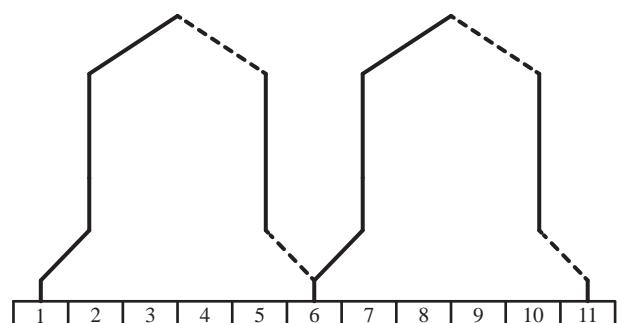

شکل ۱۱۸ - ۲ سربندی دو کلاف سیم‌پیچی موجی به صورت چپ‌گرد دیاگرام دایره‌ای سیم‌پیچی موجی ساده چهار قطب رتور ۱۱ شیار با ۱۱ تیغه کموتاتور در شکل (۱۱۹ - ۲) نشان داده شده است.


رتور ۱۱ شیار و ۴ قطب دارد و از رابطه (۷ - ۲) گام

$$\text{قطبی به دست می‌آید: } y_p = \frac{S}{P} = \frac{11}{4} = 2.75$$

در این شکل یکی از کلاف‌ها پرنگ‌تر نشان داده شده است که آن را کلاف اول می‌نامیم. بازوی اول این کلاف در شیار ۱ رتور قرار دارد و بازوی دوم آن در شیار ۴ رتور قرار گرفته است. بین بازوی اول و دوم این کلاف ۳ شیار فاصله است و طبق تعریف، گام رفت $y_3 = 3$ می‌شود. چون گام رفت بزرگ‌تر از گام قطبی

تیغه شماره ۴ کموتاتور وارد می‌شود. لذا جاروبک A به روی تیغه شماره ۱ و جاروبک B به روی تیغه شماره ۴ می‌گیرند که جریان کلافها به آنها وارد یا از آنها خارج می‌شود. جریان از تیغه شمار ۱ کموتاتور خارج و به


جاروبک‌ها بر روی تیغه‌هایی از کموتاتور قرار می‌گیرند که جریان کلافها به آنها وارد یا از آنها خارج می‌شود. جریان از تیغه شمار ۱ کموتاتور خارج و به

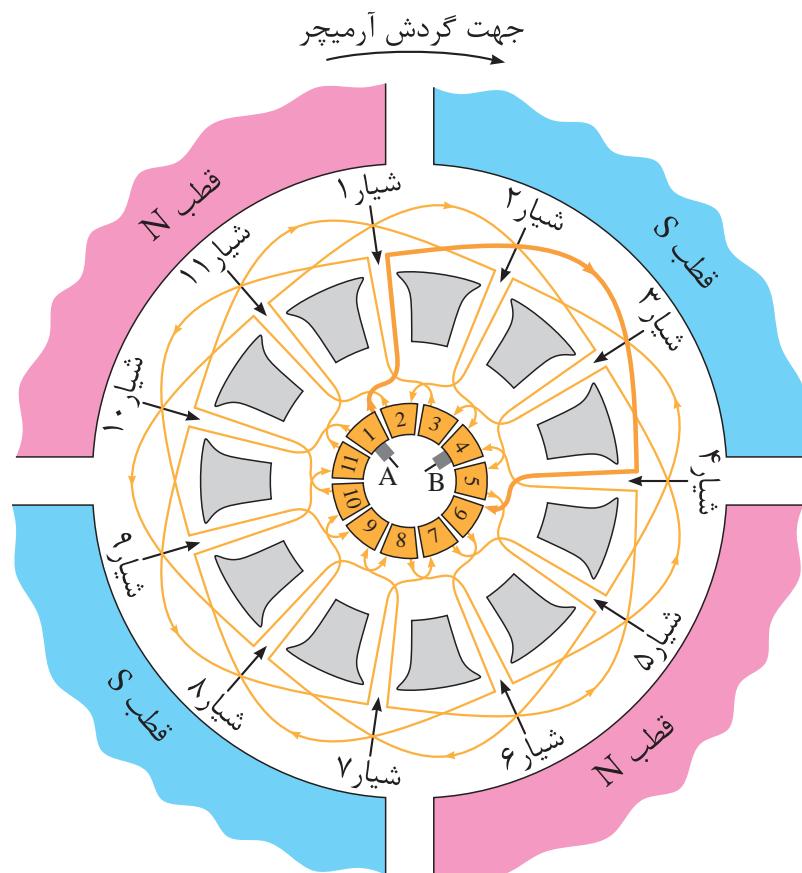

شکل ۱۱۹ - ۲ دیاگرام دور رتور ۱۱ شیار ۴ قطب با سیم پیچی موجی ساده

دیاگرام خطی سیم پیچی موجی ساده مربوط به نشان داده شده است.

دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۹ - ۲) در شکل (۱۲۰ - ۲)

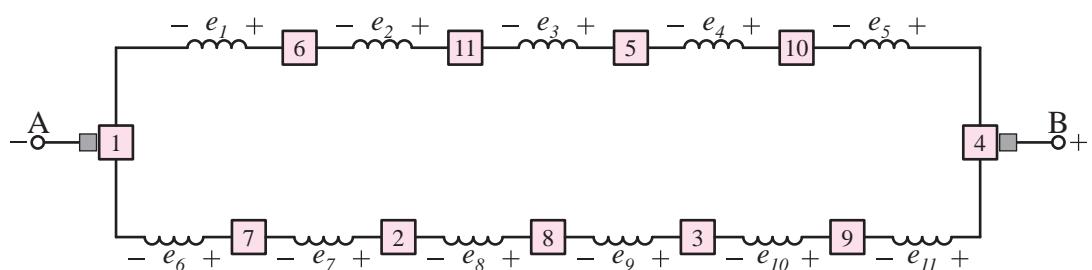

شکل ۱۲۰ - ۲ دیاگرام خطی رتور ۱۱ شیار با قطب با سیم پیچی موجی ساده

تیغه‌های کموتاتور دو مسیر شکل می‌گیرد و کلافهای آرمیچر در این دو مسیر توزیع می‌شوند.

در این شکل کلافها از طریق تیغه‌های کموتاتور با یکدیگر سری شده‌اند. با قرار گرفتن جاروبک‌ها به روی

خواهد شد. بنابراین بین جریان آرمیچر و جریان هر راه جریان همان رابطه $(2 - 10)$ برقرار است.

$$I_{a1} = \frac{I_A}{a}$$

سیم پیچی موجی ساده انتخاب مناسبی برای آرمیچرهای ولتاژ زیاد و جریان نسبتاً کم می‌باشد. زیرا در سیم پیچی موجی در هر راه جریان تعداد بیشتری از کلافها با هم سری می‌شوند و سیم پیچی آرمیچر ولتاژ بیشتری را خواهد داشت. تعداد کم راههای جریان امکان تحمل جریان‌های زیاد از سیم پیچی موجی ساده را سلب می‌کند.

دیاگرام گستردۀ سیم پیچی موجی ساده مربوط به دیاگرام دایره‌ای شکل $(2 - 119)$ در شکل $(2 - 121)$ نشان داده شده است.

فعالیت ۲-۱۰

گام‌های سیم پیچی y_c ، y_1 ، y_2 و y شکل $(2 - 121)$ را به دست آورید.


جریان ورودی به آرمیچر پس از عبور از جاروبک بین این دو مسیر تقسیم می‌شود. هر یک از این مسیرها راهی برای عبور جریان است. لذا دو «راه جریان» ایجاد شده است. یعنی:

$$a = 2$$

$(2 - 13)$

مشاهده می‌شود در سیم پیچی موجی ساده تعداد راههای جریان مستقل از تعداد قطب‌ها می‌باشد و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد.

با توجه به دیاگرام خطی شکل $(2 - 120)$ مشاهده می‌شود کلافهای سیم پیچی آرمیچر در ۲ راه جریان توزیع شده‌اند. کلافها در هر راه جریان با یکدیگر سری می‌شوند و نیروی محرکه القایی آن‌ها با یکدیگر جمع می‌شود. کلافهای هر یک از این راههای جریان پس از این‌که با یکدیگر سری شدند بوسیله اتصال جاروبک‌ها به تیغه‌های کموتاتور با هم موازی می‌شوند. بدین ترتیب جریان آرمیچر بین دو راه جریان تقسیم می‌شود. اگر جریان هر مسیر جریان I_{a1} آمپر باشد از آنجایی که آرمیچر ۲ راه جریان دارد لذا جریان آرمیچر $2I_{a1}$ آمپر

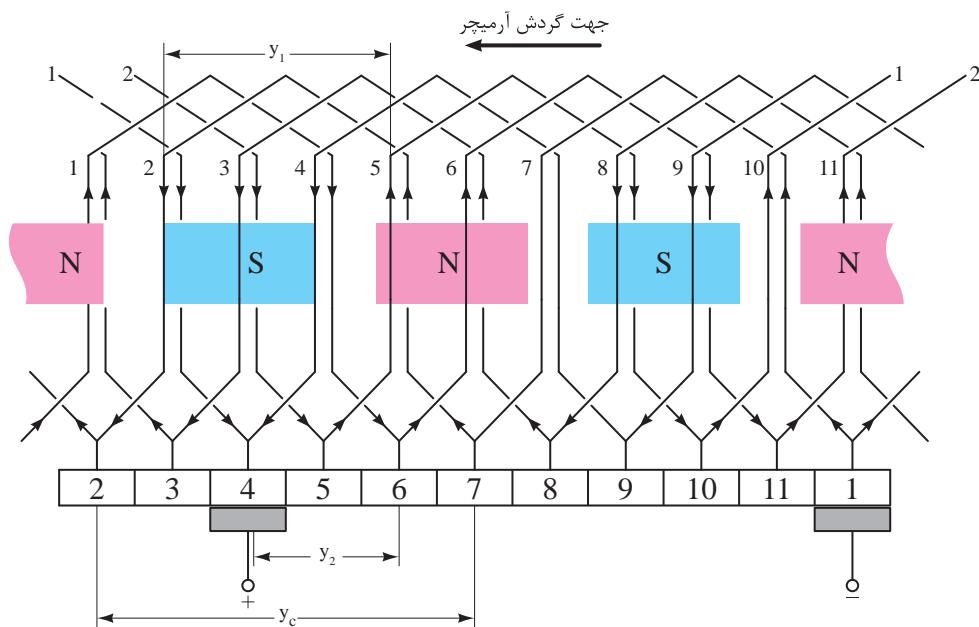

شکل ۲-۱۲۱ - دیاگرام گستردۀ رتور ۱۱ شیار، ۴ قطب موجی ساده

۱۴-۲ - سیم‌پیچی موجی مرکب


سیم‌پیچی موجی مرکب از m سیم‌پیچی موجی ساده مستقل از یکدیگر تشکیل می‌شود که با هم موازی شده‌اند و به همین دلیل نیز به آن مرکب گویند. در این سیم‌پیچی موجی نیز m نشان می‌دهد سیم‌پیچی موجی مرکب از چند سیم‌پیچی ساده تشکیل شده است. $m=1$ یعنی رتور دارای یک سیم‌پیچی موجی ساده است. $m=2$ یعنی رتور دارای دو سیم‌پیچی موجی ساده است که در اصطلاح آن را «سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه» می‌نامند. این روند نام‌گذاری می‌تواند ادامه یابد.

در سیم‌پیچی موجی مرکب سرو و ته کلاف‌های هر یک از سیم‌پیچی‌های موجی ساده به تیغه‌های کموتاتور به فاصله $\frac{m}{2}$ متصل می‌شوند.

جاروبک نیز با پهنهای خود تیغه‌های کموتاتور مجاور یکدیگر را به هم ارتباط می‌دهد. بدیهی است پهنهای جاروبک m برابر عرض تیغه کموتاتور انتخاب می‌شود تا m سیم‌پیچی موجی ساده را با هم موازی کند.

دیاگرام گستردگی سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه یک رتور ۱۸ شیار ۴ قطب در شکل (۱۲۳ - ۲) نشان داده شده است.

دیاگرام سریع سیم‌پیچی موجی ساده مربوط به دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۹ - ۲) در شکل (۱۲۲ - ۲) نشان داده شده است.

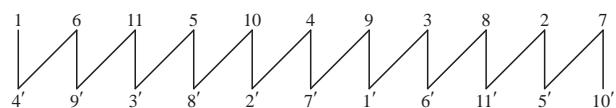

شکل ۱۲۲ - ۲ دیاگرام سریع رتور ۱۱ شیار چهار قطب با سیم‌پیچی موجی ساده

در دیاگرام سریع بازویی که در شیار در زیر قرار می‌گیرد با اعداد پریم‌دار نشان داده می‌شود.


سیم‌پیچی موجی ساده با خصوصیات زیر شناسایی خواهد شد:

- تعداد جاروبک‌ها 2 عدد می‌باشد (شکل ۱۱۹ - ۲).

- پهنهای هر جاروبک برابر m عرض تیغه کموتاتور است (شکل ۱۲۰ - ۲).

- تعداد راه‌های جریان برابر 2 می‌باشد (شکل ۱۲۰ - ۲).

- روابط $y_r = y_1 + y_c$ و $y = y_c$ حاکم است (شکل ۱۱۶ - ۲).

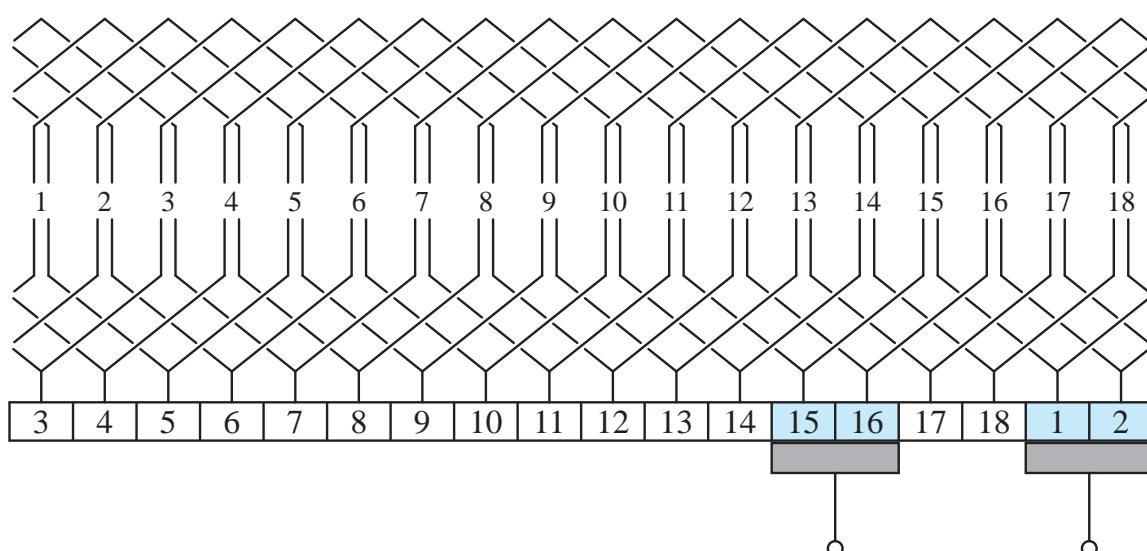

شکل ۱۲۳ - ۲ دیاگرام گستردگی سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه رotor ۱۸ شیار ۴ قطب

c تعداد تیغه‌های کمotaتور
 m درجه ترکیب
 $+m$ برای سیم‌پیچی راست‌گرد
 $-m$ برای سیم‌پیچی چپ‌گرد
 P تعداد قطب
 y_c گام کمotaتور
 سیم‌پیچی موجی مرکب نسبت به موجی ساده، دارای تعداد راه جریان بیشتری است. لذا سیم‌پیچی آرمیچر می‌تواند جریان بیشتری داشته باشد. ضمن این‌که تغییری در ولتاژ سیم‌پیچی آرمیچر با سیم‌پیچی موجی مرکب نسبت به موجی ساده ایجاد نخواهد شد. با توجه به مطلب بخش‌های ۳ - ۱۴ و ۴ - ۱۴ می‌توان درباره سیم‌پیچی موجی به نکات زیر اشاره داشت:

- با استفاده از سیم‌پیچی موجی مرکب امکان استفاده از سیم‌پیچی آرمیچر در جریان‌های بیشتر فراهم می‌شود.

- درجه ترکیب m نشان می‌دهد که سیم‌پیچی آرمیچر از چند سیم‌پیچی ساده تشکیل شده است.

- گام کمotaتور $y_c = \frac{2(c \pm m)}{P}$ است. علامت مثبت برای سیم‌پیچی راست‌گرد و علامت منفی برای سیم‌پیچی چپ‌گرد منظور می‌شود.

- تعداد جاروبک‌ها به تعداد قطب‌ها بستگی ندارد و به طور ثابت ۲ عدد می‌باشد.

- پهنانی هر جاروبک m برابر عرض تیغه‌های

این سیم‌پیچی شامل دو سیم‌پیچی موجی ساده ۴ قطب است که مستقل از یکدیگر می‌باشند؛ لذا $m=2$ است. به همین دلیل آن را مرکب دوگانه نامیده‌اند. هر یک از این سیم‌پیچی‌های موجی ساده طبق رابطه (۲ - ۱۳) دارای ۲ راه جریان می‌باشند. پهنانی جاروبک ۲ برابر عرض یک تیغه کمotaتور انتخاب شده است تا دو تیغه مجاور یکدیگر را به هم ارتباط دهد. بدین ترتیب دو سیم‌پیچی موجی ساده با یکدیگر موازی می‌شوند و سیم‌پیچی آرمیچر دارای ۴ راه جریان می‌شود. مشاهده می‌شود تعداد راه‌های جریان به ۲ برابر تعداد راه‌های جریان سیم‌پیچی موجی ساده افزایش یافته است. بنابراین در حالت کلی تعداد راه‌های جریان از رابطه (۲ - ۱۴) به دست می‌آید.

$$a = 2m$$

(۲-۱۴)

در این رابطه:

m درجه ترکیب

a تعداد راه جریان

فعالیت ۱۱ - ۲

گام‌های سیم‌پیچی y_c ، y_2 ، y_1 و y را در شکل (۲ - ۱۲۳) به دست آورید.

گام کلکتور در سیم‌پیچی‌های موجی اعم از ساده یا مرکب از رابطه (۱۵ - ۲) محاسبه می‌شود.

$$y_c = \frac{2(c \pm m)}{P}$$

(۲-۱۵)

در این رابطه:

۱۵- کمیت‌های الکتریکی سیم‌پیچی

آرمیچر

کمیت‌های الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر شامل نیروی محرکه القایی، جریان، مقاومت الکتریکی و گشتاور است. نوع سیم‌پیچی آرمیچر یکی از عواملی است که در مقدار هر یک از این کمیت‌ها مؤثر است. با انتخاب نوع سیم‌پیچی مناسب می‌توان مقدار مطلوب هر یک از این کمیت‌ها را به دست آورد.

۱- ۱۵- نیروی محرکه القایی

در روش‌های سیم‌پیچی مشاهده شد در هر راه جریان کلاف‌های سیم‌پیچی آرمیچر از طریق تیغه‌های کمotaتور با یکدیگر سری می‌شوند. لذا نیروی محرکه القایی هر کلاف τ ، در هر راه جریان، با یکدیگر جمع می‌شود. این موضوع در دیاگرام گسترده به خوبی مشهود است. با مقایسه دیاگرام گسترده سیم‌پیچی‌های حلقوی و موجی شکل‌های (۱۱۲) و (۱۲۰-۲) مشاهده می‌شود تعداد کلاف‌های هر راه جریان سیم‌پیچی موجی بیشتر از سیم‌پیچی حلقوی است. لذا نیروی محرکه القایی هر مسیر جریان در سیم‌پیچی موجی بیشتر از سیم‌پیچی حلقوی است. این موضوع بیانگر تأثیر نوع سیم‌پیچی بر نیروی محرکه القایی آرمیچر است.

نیروی محرکه القایی سیم‌پیچی آرمیچر، ناشی از گردش رتور در میدان مغناطیسی استاتور است. بنابراین در ماشین‌های جریان مستقیم در حالت موتوری یا ژنراتوری با گردش رتور، نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر ایجاد خواهد شد.

نیروی محرکه القایی سیم‌پیچی ماشین‌های جریان مستقیم در حالت موتوری یا ژنراتوری از رابطه

کمotaتور است.

- تعداد راه‌های جریان $a = 2m$ می‌باشد.

- گام سیم‌پیچی برابر است با $y = y_C$

- رابطه $y = y_1 + y_2$ همواره حاکم است.

- جریان هر راه جریان برابر است با $I_{a1} = \frac{I_A}{a}$

پرسش ۲-۹

۱- دیاگرام گسترده دو کلاف از سیم‌پیچی موجی ساده را رسم کنید و گام‌های سیم‌پیچی را بر روی آن نشان دهید.

۲- خصوصیات سیم‌پیچی موجی ساده را بنویسید.

۳- خصوصیات سیم‌پیچی موجی مرکب را بنویسید.

۴- تفاوت سیم‌پیچی موجی راست‌گرد با چپ‌گرد را با رسم شکل نشان دهید.

۵- گام‌های سیم‌پیچی شکل (۱۱۷-۲) را به دست آورید.

تمرین ۲-۹

۱- رتور ۱۱ شیار یک ماشین جریان مستقیم را به صورت موجی ساده چهار قطب چپ‌گرد سیم‌پیچی شده است مطلوب است:

الف - گام‌های سیم‌پیچی

ب - تعداد راه‌های جریان

فعالیت ۱۲ - ۲

۱۶ - ۲) به دست می‌آید.

نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر مثال ۴ - ۲ را به ازای سیم‌پیچی موجی ساده به دست آورید.
از مقایسه جواب‌ها چه نتیجه‌ای به دست می‌آید.

معمولًاً رابطه (۱۶ - ۲) را در $\frac{\omega}{2\pi}$ ضرب می‌کنند.

$$E_A = \frac{P}{a} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{n}{60} \cdot \frac{2\pi}{2\pi} \quad (2-17)$$

در رابطه (۱۷ - ۲) کمیت‌هایی که در یک ماشین جریان مستقیم ثابت هستند و در حین کار ماشین تغییر نمی‌کنند را ضریب ثابت K می‌نامند و واحد آن $\frac{1}{rad}$ است.

$$K = \frac{P}{a} \cdot \frac{Z}{2\pi} \quad (2-18)$$

هم‌چنین در رابطه (۱۷ - ۲) حاصل $\frac{n \cdot 2\pi}{60}$ بیانگر سرعت زاویه‌ای ω می‌باشد. سرعت زاویه‌ای عبارت مقدار زاویه‌ای که رotor در مدت یک ثانیه طی می‌کند.

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \quad (2-19)$$

در این رابطه:

n سرعت گردش رotor بر حسب دور بر دقیقه [R.P.M]

سرعت زاویه‌ای رotor بر حسب رادیان بر ثانیه $\left[\frac{rad}{sec} \right]$ با جایگزینی مقادیر K و ω از روابط (۱۸ - ۲) و (۱۹ - ۲) در رابطه (۱۷ - ۲) خواهیم داشت:

$$E_A = \frac{P}{a} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{n}{60} \quad (2-16)$$

در این رابطه:

$$n \text{ سرعت گردش رotor بر حسب دور بر دقیقه [RPM]}$$

φ فوران هر قطب بر حسب وبر [wb]

Z تعداد هادی‌های درون شیارهای رتور

P تعداد قطب‌های استاتور

a تعداد راه جریان سیم‌پیچی آرمیچر

$$E_A \text{ نیروی محرکه القایی سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب ولت [V]}$$

مثال ۴ - ۲ - رotor یک ماشین جریان مستقیم

دارای سیم‌پیچی حلقوی ساده، ۴ قطب و فوران هر قطب $1wb$ دارای 1000 هادی در شیارهای رotor با سرعت 1200 RPM می‌گردد. نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر چند ولت است؟

حل:

سیم‌پیچی حلقوی ساده است لذا $m=1$ است.

$a = mP$ در سیم‌پیچی حلقوی داریم:

$$a = 1 \times 4 = 4$$

از رابطه (۱۶ - ۲) خواهیم داشت:

$$E_A = \frac{P}{a} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{n}{60}$$

$$E_A = \frac{4}{4} \times 1000 \times 0.1 \times \frac{1200}{60} = 200 \text{ [V]}$$

نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر از رابطه
۲۱ - ۲) نیز قابل محاسبه است.

$$E_A = \frac{Z \cdot E_C}{a} \quad (2-21)$$

در این رابطه:

E_A نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر
 Z تعداد هادی‌های درون شیارهای آرمیچر
 a تعداد راه جریان سیم‌پیچی آرمیچر
 E_C نیروی محرکه القایی در هر هادی آرمیچر

مثال ۶ - ۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای سیم‌پیچی‌های حلقوی ساده چهار قطب می‌باشد. این سیم‌پیچی شامل ۲۰۰ هادی است و نیروی محرکه القایی هر هادی ۲ ولت می‌باشد. نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر چند ولت است.

حل:

سیم‌پیچی حلقوی ساده است لذا $m=1$ می‌باشد.
در سیم‌پیچی حلقوی داریم:

$$a = mP$$

$$a = 1 \times 4 = 4$$

نیروی محرکه القایی در هر هادی ۲ ولت است.

يعني:

$$E_C = 2V$$

از رابطه ۲۱ - ۲ خواهیم داشت:

$$E_A = \frac{Z \cdot E_C}{a}$$

$$E_A = \frac{200 \times 2}{4} = 100 [V]$$

$$E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega \quad (2-20)$$

رابطه ۲۰ - ۲) نشان می‌دهد نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم تابع سرعت رتور و فوران قطب‌های آن است.

مثال ۵ - ۲ - نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم با فوران هر قطب ۲۰ mwb و سرعت رتور ۶۰۰ RPM برابر ۱۲۰ ولت است. ضریب ثابت ماشین چقدر است؟

حل:

واحد فوران به وبر تبدیل می‌شود، لذا خواهیم داشت:

$$\varphi = 20 \times 10^{-3} [wb]$$

سرعت زاویه از رابطه ۱۹ - ۲) به دست می‌آید؛ در صورتی که فرض شود $\pi^3 = \pi$ خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{2\pi n}{60} \\ \omega &= \frac{2 \times 3 \times 600}{60} = 60 \left[\frac{rad}{sec} \right] \end{aligned}$$

از رابطه ۲۰ - ۲) ضریب ثابت به دست خواهد آمد.

$$E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega$$

$$K = \frac{E}{\varphi \cdot \omega} = \frac{120}{20 \times 10^{-3} \times 60} = 100 \left[\frac{1}{rad} \right]$$

فعالیت ۱۳ - ۲

نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر مثال ۵ - ۲ را در سرعت ۹۰۰ RPM به دست آورید. از مقایسه جواب‌ها چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

فعالیت ۱۴ - ۲

جريان هر راه جريان ۴ آمپر باشد، جريان سيمپيچى آرميچر چند آمپر است؟

حل:

سيمپيچى موجى ساده است لذا $m=1$ است.

در سيمپيچى موجى داريم:

$$a = 2m$$

$$a = 2 \times 1 = 2$$

از رابطه (۲۲ - ۲) خواهيم داشت:

$$I_A = a I_{a1}$$

$$I_A = 2 \times 4 = 8 \text{ [A]}$$

فعالیت ۱۵ - ۲

جريان سيمپيچى آرميچر مثال ۷ - ۲ را به ازاي سيمپيچى حلقوى ساده به دست آوريد. از مقایسه جوابها چه نتیجه‌های به دست می‌آيد.

۱۵ - ۲ - مقاومت الکتریکی

سيمپيچى آرميچر از کلافهای تشکيل شده است که هر کدام از آنها دارای مقاومت اهمی هستند. هنگامی که اين کلافها در سيمپيچى های حلقوی یا موجی از طریق تیغه‌های کمotaتور در هر راه جريان با هم سری می‌شوند، هر راه جريان دارای مقاومت الکتریکی می‌شود. با اتصال جاروبکها به تیغه‌های کمotaتور، راههای جريان با هم به صورت موازی در می‌آیند و مقاومت الکتریکی آنها با هم موازی می‌شوند. بدین ترتیب مقاومت الکتریکی، بین دو جاروبک ثابت و منفی به وجود می‌آید که آن را «مقاومت الکتریکی سيمپيچى آرميچر» می‌نامند و با R_A نشان می‌دهند. مقاومت الکتریکی سيمپيچى آرميچر از رابطه

نیروی محركه القایی در سيمپيچى آرميچر مثال ۶ - ۲ را به ازای سيمپيچى موجی ساده چند ولت می‌شود؟

۱۵ - ۲ - جريان

در روش‌های سيمپيچى حلقوی و موجی بخش ۱۴ - ۲ در شکل‌های (۱۱۲ - ۲) و (۱۲۰ - ۲) نشان داده شد کلافهای سيمپيچى آرميچر بین راههای جريان توزیع می‌شوند و با اتصال جاروبکها به تیغه‌های کمotaتور، راههای جريان با هم موازی خواهند شد. جريان هر راه جريان I_A با يكديگر جمع می‌شوند و جريان آرميچر I به وجود می‌آيد. در اين دو شکل مشاهده می‌شود جريان هر مسیر جريان برابر جريان هر کلاف است که با جريان هر هادي درون شيارهای آرميچر، تفاوتی ندارد. در ديگرام گستردۀ سيمپيچى حلقوی ساده شکل (۱۱۲ - ۲) نسبت به ديگرام گستردۀ سيمپيچى موجی ساده شکل (۱۲۰ - ۲) تعداد راههای جريان بيشتری ايجاد شده است، لذا سيمپيچى حلقوی نسبت به سيمپيچى موجی تحمل جريان بيشتری را خواهد داشت. اين موضوع تأثير نوع سيمپيچى بر جريان آرميچر را نشان می‌دهد.

جريان آرميچر با توجه به نوع سيمپيچى از رابطه (۱۰ - ۲) به صورت زير به دست می‌آيد.

$$I_A = a I_{a1} \quad (2-22)$$

مثال ۷ - ۲ - رتور يك ماشين جريان مستقيم دارای سيمپيچى موجی ساده، ۴ قطب می‌باشد. اگر

فعالیت ۱۶ - ۲

مقاومت الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر مثال
۷ - ۲ به ازای سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه چند اهم
می‌شود.

(۲ - ۲۳) به دست می‌آید.

$$R_A = \frac{Z \cdot R_t}{2a^2} \quad (2-23)$$

که در این رابطه:

R_t مقاومت الکتریکی یک حلقه از کلافهای سیم‌پیچی آرمیچر
 Z تعداد هادی‌های درون شیارهای آرمیچر
 a تعداد راه جریان
 R_A مقاومت الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر
مثال ۸ - ۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه، ۴ قطب می‌باشد. این سیم‌پیچی شامل ۲۰۰۰ حلقه است و مقاومت الکتریکی هر حلقه $\Omega = 400$ می‌باشد. مقاومت الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر چند اهم است؟

حل:

سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه است؛ لذا $m=2$
می‌باشد.

در سیم‌پیچی حلقوی داریم:

$$a = 2 \times 4 = 8$$

هر حلقه دارای ۲ هادی است. پس تعداد هادی‌ها دو برابر تعداد حلقه‌های سیم‌پیچی است. یعنی:

$$Z = 2N$$

$$Z = 2 \times 2000 = 4000$$

از رابطه (۲ - ۲۳) خواهیم داشت.

$$R_A = \frac{Z \cdot R_t}{2a^2}$$

$$R_A = \frac{4000 \times 0.004}{2 \times 8} = 0.125 [\Omega]$$

$$T_A = \frac{P}{A} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{I_A}{2\pi} \quad (2-24)$$

در این رابطه:

I_A جریان سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب آمپر [A]
 wb فوران قطبها بر حسب وبر

Z تعداد هادی‌های درون شیارهای آرمیچر
 P تعداد قطبها استاتور

a تعداد راه جریان سیم‌پیچی آرمیچر

T_A گشتاور آرمیچر بر حسب نیوتون متر [N.m]

مثال ۹ - ۲ - یک ماشین جریان مستقیم با سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه ۴ قطب و فوران قطب $wb = 0.01$ دارای ۵۰۰ هادی در شیارهای آرمیچر است. اگر جریان سیم‌پیچی آرمیچر ۱۲ آمپر باشد. گشتاور آرمیچر چند نیوتون متر خواهد شد.

حل:

حل:

از رابطه (۲۵ - ۲) ضریب ثابت به دست می آید:

$$T_A = K \cdot \varphi \cdot I_A$$

$$K = \frac{T_A}{\varphi \cdot I_A} = \frac{2}{0.01 \times 10} = 20 \left[\frac{1}{rad} \right]$$

فعالیت ۱۸ - ۲

گشتاور آرمیچر مثال ۱۰ - ۲ را در صورتی که جریان آرمیچر به $A = 15$ و فوران قطبها $wb = 0.05$ افزایش یابند را به دست آورید.

سیم پیچی آرمیچر موجی مرکب دوگانه است. لذا $m = 2$ است. در سیم پیچی موجی داریم:

$$a = 2m$$

$$a = 2 \times 2 = 4$$

گشتاور آرمیچر از رابطه (۲۳ - ۲) به دست می آید:

$$T_A = \frac{P}{A} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{I_A}{2\pi}$$

در صورتی که $\pi = 3$ فرض شود:

$$T_A = \frac{4}{4} \times 500 \times 0.01 \times \frac{12}{2\pi} = 10 [N.m]$$

فعالیت ۱۷ - ۲

گشتاور آرمیچر مثال ۹ - ۲ به ازای سیم پیچی حلقوی مرکب دوگانه چند نیوتن متر است؟

تمرین ۱۰ - ۲

۱ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای

سیم پیچی حلقوی ساده با 1000 هادی و فوران زیر هر قطب $mwb = 20$ با چه سرعتی گردانده شود تا نیروی محرکه القایی 120 ولت ایجاد شود؟

۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم چهار قطب با 1000 هادی و فوران زیر هر قطب $mwb = 10$ با سرعت $RPM = 600$ گردانده می شود. نیروی محرکه القایی را در دو حالت زیر به دست آورید:

الف - سیم پیچی حلقوی مرکب دوگانه

ب - سیم پیچی موجی مرکب دوگانه

۳ - سیم پیچی آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم ۶ قطب با فوران زیر هر قطب $mwb = 10$ دارای 1000 هادی می باشد. رتور با سرعت $RPM = 1200$ گردانده می شود. مطلوب است محاسبه نیروی محرکه القایی

در رابطه گشتاور آرمیچر حاصل $\frac{P}{A} \cdot \frac{Z}{2\pi}$ بیانگر ضریب ثابت K است. لذا با جایگزینی مقدار K در رابطه (۲۴ - ۲) خواهیم داشت.

$$T_A = K \cdot \varphi \cdot I_A \quad (2-25)$$

رابطه (۲۵ - ۲) نشان می دهد، گشتاور آرمیچر تابع فوران قطبها و جریان آرمیچر است.

مثال ۱۰ - ۲ - یک ماشین جریان مستقیم با جریان آرمیچر $A = 10$ و فوران قطب $wb = 0.01$ گشتاور $2 N.m$ تولید می کند. ضریب ثابت ماشین چقدر است؟

سیم‌پیچی آرمیچر در حالت‌های جدول زیر:

$E_A = \dots$	الف - سیم‌پیچی آرمیچر حلقوی ساده
$E_A = \dots$	ب - سیم‌پیچی آرمیچر حلقوی مرکب دوگانه
$E_A = \dots$	ج - سیم‌پیچی آرمیچر موجی ساده
$E_A = \dots$	د - سیم‌پیچی آرمیچر موجی مرکب دوگانه

از نتایج به دست آمده چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟

است کمیت‌های الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر که در حالت‌های جدول زیر آمده است. پس از تکمیل جدول، بر روی نتایج بحث کنید.

۴ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای سیم‌پیچی ۴ قطب می‌باشد. این سیم‌پیچی شامل ۱۰۰۰ حلقه است. نیروی محرکه القایی، مقاومت و جریان هر حلقه به ترتیب $[V] = ۱۰$ ، $[\Omega] = ۱/۰$ و $[A] = ۴$ است. مطلوب

$E_A [V]$	$R_A [\Omega]$	$I_A [A]$	a	m	
					سیم‌پیچی حلقوی ساده
					سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه
					سیم‌پیچی موجی ساده
					سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه

۱۶-۲- عکس العمل آرمیچر


میدان مغناطیسی میان دو قطب غیرهمنام «میدان طولی» نام دارد؛ خطوط مغناطیسی میدان طولی به‌طور مستقیم موازی با یکدیگر بین دو قطب غیرهمنام قرار گرفته‌اند. می‌توان صفحه‌ای فرضی، عمود بر میدان طولی در نظر گرفت و آن را «صفحه خنثی»^۱ نامید (شکل ۱۲۴-۲).

۵ - یک ماشین جریان مستقیم با سیم‌پیچی حلقوی ساده ۶ قطب و فوران قطب 20 mwb دارای 1000 هادی در شیارهای آرمیچر است. اگر گشتاور آرمیچر 5 N.m باشد، جریان سیم‌پیچی آرمیچر چند آمپر است؟

۶ - یک ماشین جریان مستقیم با سیم‌پیچی موجی ساده ۲ قطب و فوران قطب 20 wb دارای 600 هادی در شیارهای آرمیچر است. اگر جریان آرمیچر 5 A باشد گشتاور آرمیچر چند نیوتون متر خواهد شد؟

عرضی قوی تر خواهد شد.

در ماشین های جریان مستقیم چون سیم پیچی آرمیچر در میان قطبها قرار دارد، میدان قطبها و میدان ناشی از عبور جریان از سیم پیچی آرمیچر بر هم دیگر تأثیر می گذارند و باعث تغییر شکل میدان طولی می شوند (شکل ۱۲۶ - ۲).

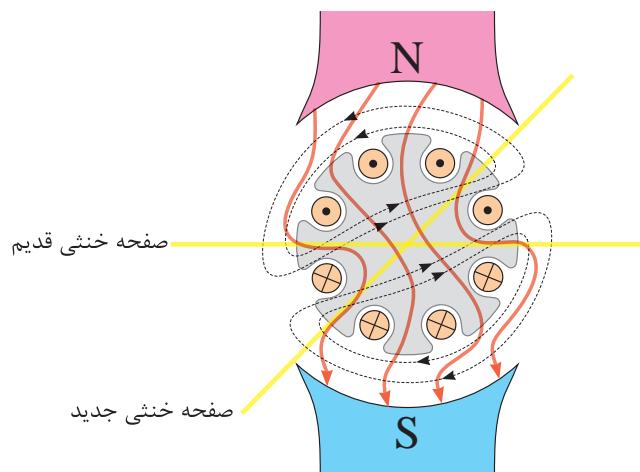


شکل ۱۲۶

تأثیر میدان عرضی رتور بر میدان طولی قطبها را «عكس العمل آرمیچر»^۱ می نامند.

عكس العمل آرمیچر پیامدهایی برای ماشین جریان مستقیم به همراه می آورد که عبارتند از:


- عکس العمل آرمیچر باعث ایجاد اعوجاج و تضعیف میدان طولی قطبها می شود. لذا مقدار نیروی محرکه القایی در هادی های سیم پیچی آرمیچر کاهش می یابد. کم شدن نیروی محرکه القایی در ژنراتورها باعث کاهش ولتاژ خروجی می شود و در موتورها باعث افزایش جریان موتور خواهد شد.

- عکس العمل آرمیچر سبب جابه جایی صفحه خنثی می شود و آن را به محل جدیدی منتقل می کند. لذا هنگامی که هادی های سیم پیچی آرمیچر در

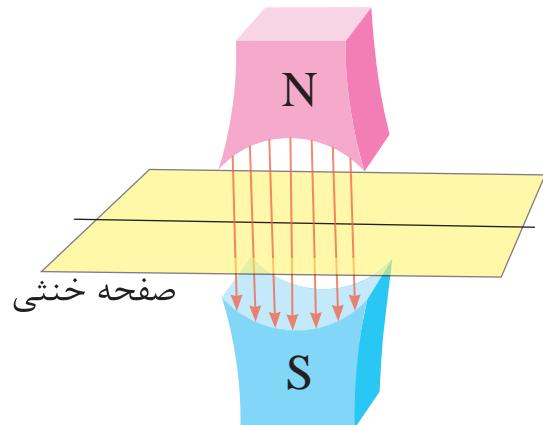

شکل ۱۲۴ - ۲ میدان مغناطیسی طولی قطبها و صفحه خنثی با قرار گرفتن هر یک از کلاف های سیم پیچی آرمیچر در موقعیت صفحه خنثی، نیروی محرکه در آنها الما نمی شود. به همین دلیل این صفحه را خنثی نامیده اند.

در حالت ژنراتوری با اتصال آرمیچر به مصرف کننده در هادی های آن جریان القایی جاری می شود و در حالت موتوری با اتصال آرمیچر به منبع جریان مستقیم یا یک باتری، هادی های آن حامل جریان خواهند شد. با جاری شدن جریان در هادی های سیم پیچی آرمیچر، در اطراف رتور میدان مغناطیسی به وجود می آید. این میدان را «میدان عرضی» می نامند (شکل ۱۲۵ - ۲).

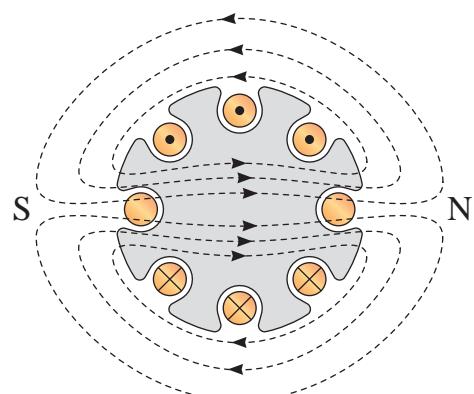

شکل ۱۲۵ - ۲ میدان مغناطیسی عرضی رتور هر قدر جریان سیم پیچی آرمیچر بیشتر باشد میدان

هستند که در ادامه توضیح داده شده‌اند.

۱۷-۲- جابه‌جایی محل جاروبک‌ها

برای کاهش جرقه زیر جاروبک‌ها می‌توان محل جاروبک‌ها را روی کمotaتور به اندازه جابه‌جایی صفحه خنثی جابه‌جا کرد و آنها را به محل جدید صفحه خنثی برد. ولی اجرای آن معمولاً با مشکلاتی همراه است که به آن اشاره خواهد شد.


- میزان جابه‌جایی صفحه خنثی تابع جریان آرمیچر است. بنابراین هر دفعه که جریان آرمیچر تغییر کند باید محل جاروبک‌ها را تنظیم کرد.

- صفحه خنثی در ژنراتورها در جهت چرخش آرمیچر و در موتورها برخلاف جهت چرخش آرمیچر جابه‌جا می‌شود. بنابراین متناسب با حالت ژنراتوری یا موتوری محل جاروبک‌ها تنظیم خواهد شد.

- جابه‌جا کردن جاروبک‌ها جرقه زیر جاروبک‌ها را کاهش می‌دهد اما در بهبود دیگر پیامدهای عکس‌العمل آرمیچر اثر ندارد.

در عمل جاروبک‌ها را به ازای دو سوم بار کامل ماشین جابه‌جا و ثابت می‌کنند. در این حالت، در بی‌باری و تا حدودی در بار کامل جرقه زده می‌شود. روش جابه‌جا کردن جاروبک‌ها برای کاهش جرقه منسخ شده است. امروزه جابه‌جایی جاروبک‌ها تنها در ماشین‌های جریان مستقیم کوچک و بسیار کوچک به کار می‌رود. علت این که در این ماشین‌ها هنوز این روش استفاده می‌شود این است که راه حل‌های بهتر در چنین ماشین‌های کوچکی اقتصادی نیستند (شکل ۱۲۸ - ۲).

محل قدیم صفحه خنثی قرار می‌گیرند در آنها نیروی محرکه القا می‌شود. در این لحظه هادی‌ها توسط جاروبک‌ها روی کمotaتور اتصال کوتاه شده‌اند (شکل ۱۲۷ - ۲).

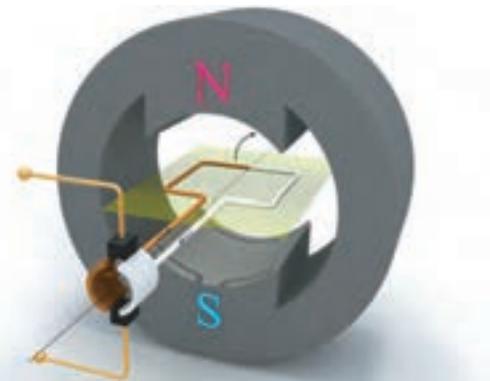

شکل ۱۲۷ - ۲

بنابراین جریان شدیدی از هادی‌ها می‌گذرد. این جریان می‌تواند به سیم‌پیچی آرمیچر صدمه بزند و در محل تماس جاروبک‌ها با کمotaتور جرقه به وجود آورد. حرارت ناشی از جرقه به کمotaتور آسیب می‌رساند.

۱۷-۲- روش‌های مقابله با عکس‌العمل


آرمیچر

شدت و ضعف پیامدهای عکس‌العمل آرمیچر تابع شدت جریان الکتریکی در هادی‌های سیم‌پیچی آرمیچر است. سه روش برای مقابله با این پیامدها ارایه شده است. این روش‌ها عبارتند از:

- جابه‌جایی محل جاروبک‌ها
 - قطب‌های کمotaسیون^۱ یا میان قطب^۲
 - سیم‌پیچ‌های جبران‌کننده^۳
- هر یک از این روش‌ها دارای نقاط قوت و ضعفی

میدان مغناطیسی مخالف با میدان عرضی رتور است. برای ایجاد این میدان مغناطیسی قطب‌های کوچکی به نام «قطب‌های کموتاسیون^۱» یا «میان قطب^۲» استفاده می‌شود. قطب‌های کموتاسیون در فاصله بین قطب‌های اصلی ماشین جریان مستقیم، در محل صفحه خنثی مقابل هادی‌هایی که در حال عبور از صفحه خنثی هستند قرار می‌گیرند.

میدان مغناطیسی قطب‌های کموتاسیون از طریق سیم‌پیچ آنها تولید می‌شود. سیم‌پیچ قطب‌های کموتاسیون با سیم‌پیچی آرمیچر سری هستند. بدین ترتیب میدان مغناطیسی آنها با میدان عرضی آرمیچر

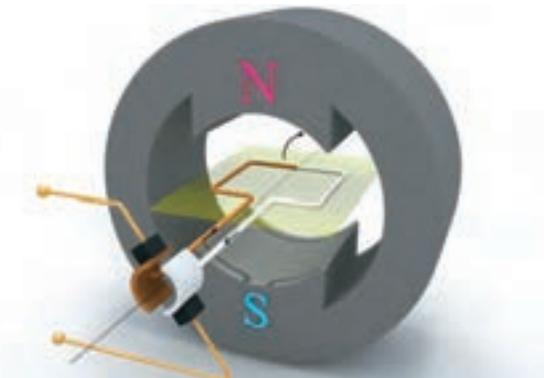


شکل ۲-۱۲۸

۲-۱۷-۲ - قطب‌های کموتاسیون

روش مناسب مقابله با جرقه زیر جاروبک‌ها ایجاد

هماهنگ خواهد بود (شکل ۲-۱۲۹).

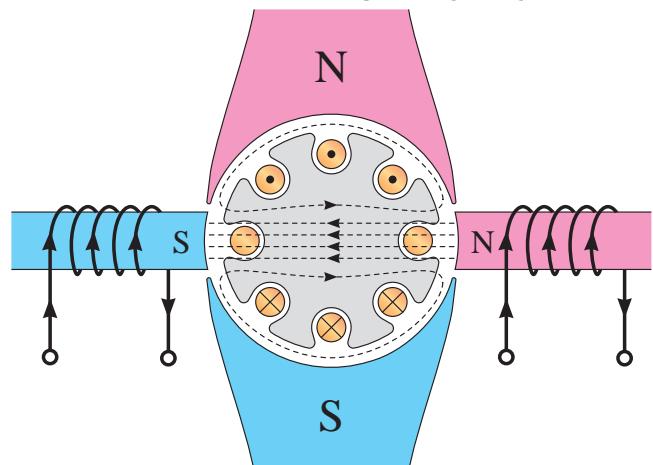

شکل ۲-۱۲۹

استفاده از قطب‌های کموتاسیون بسیار متداول است و در ماشین‌های جریان مستقیم با قدرت بالای ۱ اسب بخار استفاده می‌شود.

قطب‌های کموتاسیون جرقه زیر جاروبک‌ها را رفع می‌کنند اما در بهبود اعوجاج میدان طولی قطب‌ها اثری ندارند زیرا کوچک هستند و بُرد میدان مغناطیسی آنها کم است و به میدان طولی قطب‌ها نمی‌رسد. بنابراین همچنان کاهش نیروی محرکه القایی در هادی‌های



آرمیچر وجود دارد.


۲-۱۷-۳ - سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده

برای خنثی کردن عکس‌العمل آرمیچر و بهبود اعوجاج میدان طولی قطب‌ها از «سیم‌پیچی جبران‌کننده^۳» استفاده می‌شود.

سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده درون شیارهایی در کف قطب‌ها به موازات شیارهای آرمیچر قرار می‌گیرند و این سیم‌پیچی‌ها، با سیم‌پیچی آرمیچر سری می‌شوند

جهت جریان در سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده مخالف
جهت جریان در هادی‌های آرمیچر است که در مقابل
آنها قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱۳۰).

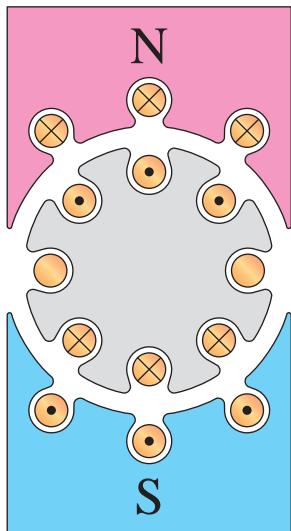به طوری که هرگاه جریان آرمیچر تغییر کرد، جریان
سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده نیز تغییر کند.
میدان مغناطیسی سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده باید
مخالف میدان مغناطیسی هادی‌های آرمیچر باشد. لذا



..... قوی‌تر خواهد شد.



شکل ۲-۱۳۰

۴- صفحه خنثی در اثر عکس‌العمل آرمیچر
..... می‌شود.

۵- سیم‌پیچی قطب‌های کمتواسیون با سیم‌پیچی
آرمیچر هستند.

۶- برای خنثی‌کردن عکس‌العمل آرمیچر و بهبود
اعوجاج در میدان طولی قطب از استفاده می‌شود.

۷- جهت جریان در سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده
..... جهت جریان است.

هرچند سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده، اعوجاج در
میدان طولی و جرقه زیر جاروبک‌ها را از بین می‌برند،
اما نصب آنها قیمت ماشین‌های جریان مستقیم را
افزایش می‌دهد. لذا سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده در
ماشین‌های جریان مستقیم با توان بالا که نصب آنها
توجیه اقتصادی دارد استفاده می‌شود.

پرسش ۲

پرسش‌های صحیح، غلط

۱- با قرار گرفتن هر یک از کلاف‌های آرمیچر در
موقعیت صفحه خنثی نیروی محرکه در آنها القا می‌شود.



۱- میدان مغناطیسی میان دو قطب غیرهمنام
..... نام دارد.

۲- با قرار گرفتن هر یک از کلاف‌های آرمیچر در
موقعیت نیروی محرکه در آنها القا نمی‌شود.

۳- هر قدر جریان آرمیچر باشد میدان

پرسش‌های کامل کردنی

- ۳ - روش‌های مقابله با عکس‌العمل آرمیچر را نام
ببرید.
- ۴ - وظیفه قطب‌های کموتاسیون را بنویسید.
- ۵ - چرا قطب‌های کموتاسیون اثری در بهبود
اعوجاج میدان طولی ندارند؟
- ۶ - چرا سیم‌پیچی‌های جبران کننده با سیم‌پیچی
آرمیچر سری می‌شوند؟
- صحیح غلط
۲ - میزان جابه‌جایی صفحه خنثی تابع جریان
آرمیچر است.
- صحیح غلط
۳ - محل نصب قطب‌های کموتاسیون در فاصله بین
قطب‌های اصلی ماشین جریان مستقیم است.
- صحیح غلط
۴ - قطب‌های کموتاسیون جرقه زیر جاروبک‌ها را
رفع می‌کند.
- در بخش ۲ - ۵ - ۲ نشان داده شد وقتی هادی‌های
سیم‌پیچی آرمیچر از حوزه قطب N وارد حوزه قطب S
می‌شوند جهت جریان در آنها معکوس می‌شود. معکوس
شدن جریان زمانی اتفاق می‌افتد که هادی‌ها از صفحه‌ی
خنثی عبور می‌کنند (شکل ۱۳۱ - ۲).
- پرسش‌های تشریحی
- ۱ - میدان عرضی را تعریف کنید.
 - ۲ - عکس‌العمل آرمیچر را توضیح دهید.

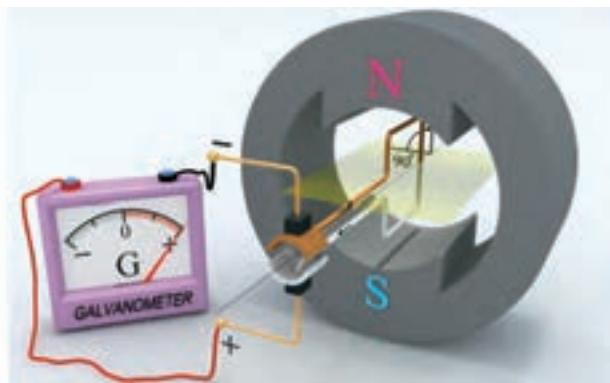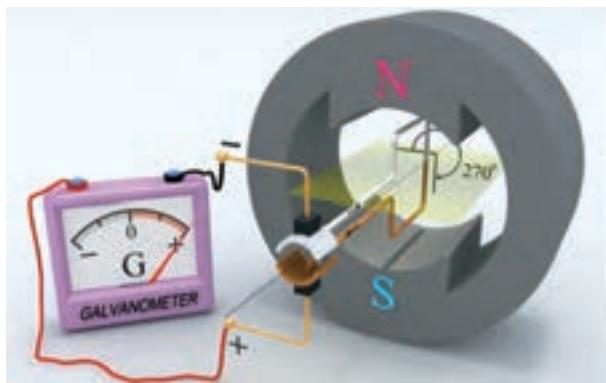

شکل ۱۳۱ - ۲


برای بررسی پدیده کموتاسیون یا معکوس
شدن جهت جریان کلاف‌های آرمیچر در طی زمان
کموتاسیون، قسمتی از کموتاتور و تعدادی از کلاف‌های
آرمیچر در شکل (۱۳۲ - ۲) نشان داده شده است.

تغییر جهت جریان در کلاف‌های آرمیچر را
«کموتاسیون»^۱ گویند. به هنگام کموتاسیون جاروبک‌ها
از یک تیغه به تیغه دیگر کموتاتور می‌روند. مدت زمانی
که طول می‌کشد تا جاروبک از یک تیغه به تیغه‌ی دیگر
کموتاتور برود را «زمان کموتاسیون» گویند. و آن را با
 Δt نشان می‌دهند.

Commutation .

این شکل لحظه‌ای را نشان می‌دهد که کلاف B در صفحه خنثی قرار گرفته است. لذا نیروی محرکه در آن القا نمی‌شود و جریان آرمیچر توسط کلافهای A و C تأمین می‌شود.


با گردش رتور سطح تماسی جاروبک با تغیه b کموتاتور بیشتر از تیغه a می‌شود و کلاف B از صفحه خنثی خارج خواهد شد و در آن نیروی محرکه القا می‌شود و جهت جریان آن معکوس می‌شود (شکل ۲ - ۱۳۵).

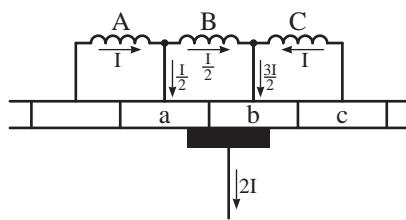


شکل ۲ - ۱۳۵

این شکل لحظه‌ای را نشان می‌دهد که کلاف B از صفحه خنثی خارج شده است و در اثر القای نیروی محرکه جریان آن به $\frac{I}{2}$ رسیده است. سطح تماس جاروبک با تیغه‌های a و b باعث شده است که سهم کلاف A کمتر از سهم کلاف C در تأمین جریان آرمیچر باشد.

در ادامه گردش رتور جاروبک با تیغه b کموتاتور تماس می‌یابد و جریان کلافهای B و C را انتقال می‌دهد (شکل ۲ - ۱۳۶).

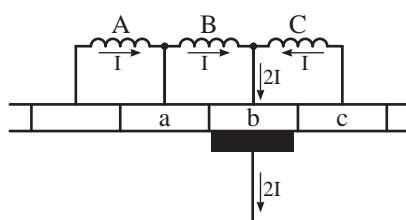


شکل ۲ - ۱۳۶

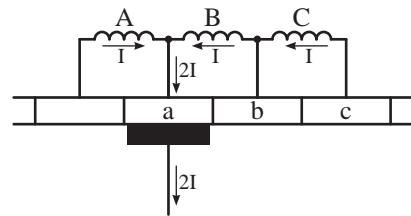

شکل ۲ - ۱۳۲

در این شکل هر کلاف I آمپر جریان دارد و جاروبک با تماس به تیغه a کموتاتور جریان کلافهای A و B را انتقال می‌دهد.


با گردش رتور لحظه‌ای فرا می‌رسد که جاروبک به تیغه‌های a و b کموتاتور تماس می‌یابد (شکل ۲ - ۱۳۳).

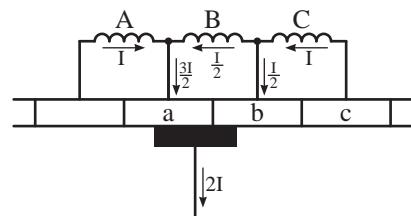


شکل ۲ - ۱۳۳

این شکل لحظه‌ای را نشان می‌دهد که جریان کلاف B در اثر کاهش القای نیروی محرکه به $\frac{I}{2}$ کاهش یافته است و توسط جاروبک اتصال کوتاه شده است. سطح تماسی جاروبک‌ها با تیغه‌های a و b کموتاتور تقسیم جریان را تعیین می‌کند. لذا سهم کلاف C کمتر از سهم کلاف A در تأمین جریان آرمیچر شده است.

در ادامه گردش رتور لحظه‌ای فرا می‌رسد که سطح تماس جاروبک با تیغه‌های a و b کموتاتور مساوی می‌شود (شکل ۲ - ۱۳۴).

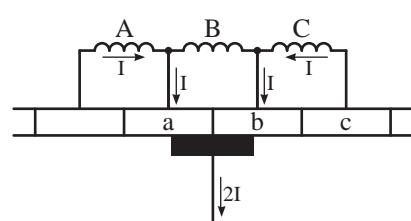

شکل ۲ - ۱۳۴

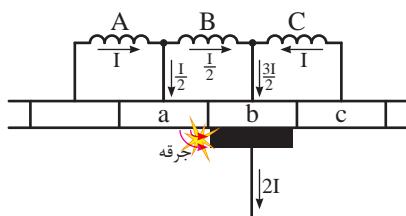

شکل ۲-۱۳۷ - نمایش کمotaسیون بد

در این شکل فرض شده است جریان کلاف B در پایان زمان کمotaسیون به $\frac{I}{2}$ رسیده است. بنابراین $\frac{3I}{2}$ جریان آرمیچر توسط کلافهای B و C، و $\frac{I}{2}$ آن توسط جریان کلاف A از طریق تیغه a کمotaتور به صورت جرقه بین تیغه کمotaتور و جاروبک تأمین شده است. این جرقه‌ها باعث وارد آمدن خساراتی به جاروبک و تیغه کمotaتور می‌شود.

برای بهبود «کمotaسیون بد» باید اثر نیروی ضد حرکه القایی U_{Cemf} در کلافی که کمotaسیون در آن انجام می‌شود را از بین برد. برای این منظور به هنگام کمotaسیون زمانی که کلاف به صفحه خنثی می‌رسد در آن نیروی محركه‌ای به نام «نیروی محركه القایی معکوس کننده» القا می‌کنند. جهت نیروی محركه القایی معکوس کننده مخالف جهت نیروی ضد حرکه U_{Cemf} است و اثر آن را خنثی می‌کند. همچنین به معکوس شدن جهت جریان در کلاف کمک می‌کند. لذا کمotaسیون به طور کامل و صحیح صورت می‌گیرد و جرقه بین تیغه کمotaتور و جاروبک ایجاد نمی‌شود. برای ایجاد نیروی محركه القایی معکوس کننده، از میدان مغناطیسی قطب‌های کمotaسیون که در صفحه خنثی قرار دارند استفاده می‌شود. بنابراین قطب‌های

اگر معکوس شدن جریان کلاف B، یعنی تغییر کردن از I به صفر، و سپس از صفر به $-I$ در طی زمان کمotaسیون کامل شود، در این صورت «کمotaسیون خوب» خواهد بود. کمotaسیون خوب به این معنی است که هیچ جرقه‌ای در جاروبک مشاهده نشود. اگر معکوس شدن جریان کلاف B در طی زمان کمotaسیون کامل نشود، در این صورت جرقه‌های بین جاروبک و تیغه‌های کمotaتور ایجاد خواهد شد، لذا «کمotaسیون بد» خواهد بود. مواردی که باعث ایجاد جرقه بین جاروبک و تیغه کمotaتور می‌شوند به شرح زیر است:

- ۱ - در طی زمان کمotaسیون تغییر جریان در کلاف اتصال کوتاه شده نیروی ضد حرکه U_{Cemf} القا می‌کند که از رابطه (۲-۲۶) به دست می‌آید.

$$U_{Cemf} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad (2-26)$$

در این رابطه:

U_{Cemf} نیروی ضد حرکه
 L ضریب خودالقایی کلاف اتصال کوتاه شده
 ΔI تغییرات جریان
 Δt زمان انجام کمotaسیون

نیروی ضد حرکه U_{Cemf} طبق قانون لنز با عامل به وجود آور نداش یعنی «تغییرات جریان I » مخالفت می‌کند و مانع تغییر جهت جریان به طور کامل در پایان زمان کمotaسیون می‌شود و جریان کلاف به I نمی‌رسد (شکل ۲-۱۳۷).

پرسش‌های صحیح، غلط

۱- تغییر جریان در کلاف‌های آرمیچر را عکس‌العمل آرمیچر می‌نامند.

□ صحیح □ غلط

۲- برای بهبود کمotaسیون باید اثر نیروی ضدحرکت القایی را از بین برد.

□ صحیح □ غلط

پرسش‌های تشریحی

۱- کمotaسیون را تعریف کنید.

۲- پیامد کمotaسیون ناقص چیست؟

۳- به منظور بهبود کمotaسیون در ماشین‌های جریان مستقیم چه تدبیری اتخاذ می‌شود؟

کمotaسیون علاوه بر تعدیل عکس‌العمل آرمیچر، نقش خنثی‌کننده اثر خود القایی کلاف اتصال کوتاه شده سیم‌پیچی آرمیچر را در زمان کمotaسیون نیز به عهده دارد.

۲- از دیگر علل ایجاد جرقه هنگام کمotaسیون، اشکالات مکانیکی زیر می‌باشد:

- ناصافی سطح تیغه‌های کمotaتور
- ناصافی و جذب نبودن جاروبک‌ها
- تنظیم نبودن جاروبک نگهدار
- تنظیم نبودن محور کمotaتور نسبت به محور رتور
- کثیف شدن سطح تیغه‌های کمotaتور در اثر ذرات چربی یا گرد و غبار
- قرار گرفتن پلیس‌های بسیار ریز بین جاروبک و تیغه کمotaتور

بدیهی است که پس از شناسایی هر یک از اشکالات فوق نسبت به رفع آن اقدام می‌شود.

پرسش ۱۲

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱- تغییر جهت جریان در کلاف‌های آرمیچر را می‌نامند.
- ۲- مدت زمانی که طول می‌کشد تا جاروبک از یک تیغه به تیغه دیگر کمotaتور برود نام دارد.
- ۳- در مدت زمان کمotaسیون جهت جریان کلاف می‌شود.

فصل سوم

ژنراتورهای جریان مستقیم

هدفهای رفتاری

پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ژنراتورهای جریان مستقیم را تعریف کند و آنها را طبقه‌بندی نماید.
- مشخصات اصلی ژنراتورهای جریان مستقیم را تعریف کند و آنها را از یکدیگر تمیز دهد.
- توان، راندمان و تلفات ژنراتورهای جریان مستقیم را تعریف کند و روابط حاکم بر آنها را توضیح دهد.
- تقسیم‌بندی تلفات انرژی در ژنراتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- نمودار پخش توان در ژنراتورهای جریان مستقیم رارسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- ژنراتور تحریک مستقل را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل ژنراتور تحریک مستقل رارسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های ژنراتور تحریک مستقل را از هم تمیز دهد.
- کاربرد ژنراتور تحریک مستقل را توضیح دهد.
- ژنراتور تحریک شنت را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل ژنراتور تحریک شنت رارسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های ژنراتور تحریک شنت را از هم تمیز دهد.
- کاربرد ژنراتور تحریک شنت را توضیح دهد.
- ژنراتور تحریک سری را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل ژنراتور تحریک سری رارسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های ژنراتور تحریک سری را از هم تمیز دهد.
- کاربرد ژنراتور تحریک سری را توضیح دهد.
- ژنراتور کمپوند را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند رارسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های ژنراتور کمپوند را از هم تمیز دهد.


- کاربرد ژنراتور کمپوند را توضیح دهد.
- ضرورت کنترل ولتاژ در ژنراتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- عوامل موثر در مقدار ولتاژ ژنراتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- روش‌های تنظیم ولتاژ در ژنراتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- به پرسش‌های این فصل پاسخ دهد.
- تمرین‌های این فصل را حل نماید.

مقدمه

در سال‌های اخیر فناوری الکترونیک قدرت، آنچنان پیشرفت کرده است که در حوزه‌هایی که در گذشته در انحصار ژنراتورهای جریان مستقیم بود، اکنون از مدارهای الکترونیکی استفاده می‌شود. البته این به آن مفهوم نیست که امروزه دیگر ژنراتورهای جریان مستقیم تولید نمی‌شوند؛ بلکه تنوع و انعطاف و سادگی نسبی سیستم‌های تحریک آنها تداوم حضورشان در حوزه وسیعی از کاربردها را تضمین کرده است. بعضی از کاربردهای ژنراتورهای جریان مستقیم در جوشکاری با کیفیت بالا در اسکلت‌های فلزی و دینامومتر برای اندازه‌گیری گشتاور و تاکومتر برای اندازه‌گیری سرعت و در مدارات کنترل با سیستم‌های حلقه بسته و آبکاری الکتریکی و نظایر آن غیرقابل جایگزین است. وقتی آبکاری در تجهیزات گران قیمت قطعات هواپیما و غیره لازم باشد ولتاژ DC ثابت بدون وقفه به وسیله چند ژنراتور جریان مستقیم که به طور موازی با هم کار می‌کنند تأمین می‌شود.

در شکل (۲ - ۳) یک ژنراتور جریان مستقیم نشان داده شده است.

ژنراتورهای جریان مستقیم^۱ ماشین‌هایی هستند که سیستم الکتریکی آنها جریان مستقیم است و انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. بدیهی است در فرآیند این تبدیل، بخشی از انرژی به گرما تبدیل خواهد شد که از آن به عنوان «تلفات» نام برده می‌شود (شکل ۱ - ۳).

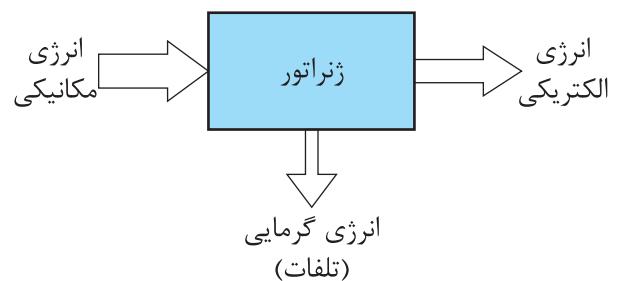

شکل ۱ - ۳

از مزایای برجسته ژنراتورهای جریان مستقیم این است که دارای مشخصه‌های کاری هستند که به سادگی قبل کنترل می‌باشند. ویژگی ژنراتورهای جریان مستقیم این است که با ترکیب‌های متعدد در ارتباط مدار تحریک با مدار آرمیچر می‌توان به ژنراتورهای تحریک مستقل، تحریک موازی، تحریک سری و تحریک ترکیبی دست یافت که هر یک از آنها مشخصه‌های ولت - آمپر منحصر به خود را دارند.

قسمت ساکن یا استاتور قطب‌های برجسته دارد.

در صورتی که سیم‌پیچی قطب‌ها توسط جریان I_F تحریک شوند، فوران ناشی از آن در فاصله هوایی توزیع خواهد شد.

رتور یا قسمت متحرک که سیم‌پیچی آرمیچر در شیارهای آن سیم‌بندی شده است درون میدان مغناطیسی قطب‌های استاتور قرار داده شده است. با گرداندن رتور، در سیم‌پیچی آرمیچر نیروی محرکه القایی E_A القا می‌شود و ماشین جریان مستقیم حالت ژنراتوری به خود گرفته و در پایانه‌های A_1 و A_2 ولتاژ V_T ایجاد می‌شود. در صورت اتصال بار R_L به پایانه‌های I_A و A_1 جریان I_A در سیم‌پیچی آرمیچر و جریان I_L در بار R_L جاری می‌شود.

توان مکانیکی^۲ مورد نیاز برای گرداندن محور رتور توسط موتور دیزلی یا بنزینی یا هر محرک دیگری تامین می‌شود.

در ژنراتورهایی که توان الکتریکی مورد نیاز تحریک توسط منبع خارجی تامین می‌شود، مجموع توان مکانیکی و توان تحریک P_F به عنوان توان ورودی P_{in} محسوب می‌شود. در صورتی که توان الکتریکی مورد نیاز تحریک P_F توسط خود ژنراتور تامین شود، توان مکانیکی آنها به عنوان توان ورودی P_{in} محسوب خواهد شد.

با گردش رتور، اصطکاک میان قسمت‌های ساکن و متحرک ایجاد خواهد شد. بخشی از این اصطکاک در یاتاقان‌ها است که ناشی از سایش میان قسمت متحرک با قسمت ساکن و بخش دیگر آن در اثر اصطکاک بین قسمت‌های متحرک فن ماشین با هوا به وجود می‌آید.


مقداری از توان ورودی P_{in} که در اثر اصطکاک



شکل ۲ - ۳ ژنراتور جریان مستقیم

۱ - ۳ - پخش توان^۱ و تلفات در ژنراتورهای جریان مستقیم

طرح ساختمانی ژنراتور جریان مستقیم در شکل ۳ - ۳ نشان داده شده است.

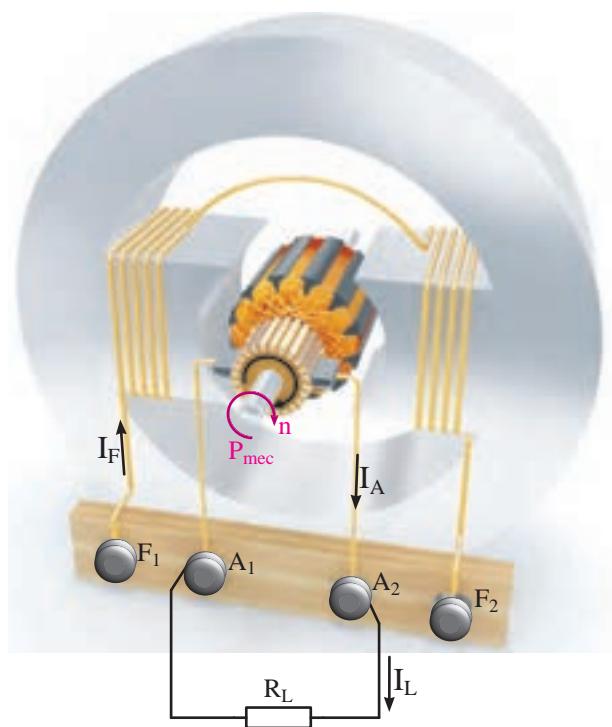

شکل ۳ - ۳ طرح ساختمانی ژنراتور جریان مستقیم

توان تبدیل شده P_{conv} شکل الکتریکی دارد و از رابطه (۱ - ۳) نیز قابل محاسبه است.

$$P_{\text{conv}} = E_A \cdot I_A \quad (3-1)$$

در این رابطه:


$$[w] \text{ توan تبدیل شده } P_{\text{conv}}$$

$$E_A \text{ نیروی محرکه القایی آرمیچر [V]}$$

$$I_A \text{ جریان آرمیچر [A]}$$


می باشد.

با جاری شدن جریان در سیم پیچی های آرمیچر و تحریک، این سیم پیچی ها گرم می شوند. مقداری از توان تبدیل شده P_{conv} که در سیم پیچی ها به گرما تبدیل می شود را «تلفات مسی»^۴ گویند و با P_{cu} نشان می دهند. بخشی از تلفات مسی که در سیم پیچی آرمیچر می باشد را «تلفات آرمیچر» گویند و با P_A نشان می دهند. بخش دیگر تلفات مسی در سیم پیچی تحریک بوده و آن را «تلفات تحریک» گویند و با P_F نشان می دهند.^۵ تلفات مسی ($P_A + P_F$) از توان تبدیل شده P_{conv} می کاهد و بعد از کم شدن، توان باقی مانده را «توان خروجی» گویند و با P_{out} نشان می دهند. این فرآیند در شکل (۶ - ۳) نشان داده شده است. به این شکل «نمودار پخش توان» در ژنراتورهای جریان مستقیم گویند.

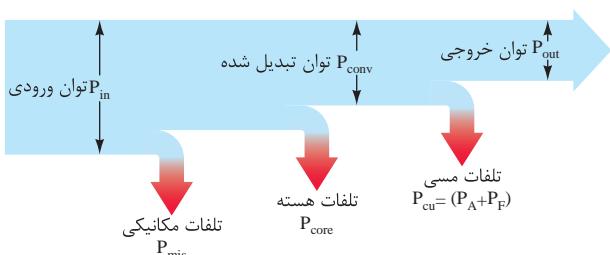


شکل ۶ - ۳ نمودار پخش توان در ژنراتورهای جریان مستقیم

به گرما تبدیل می شود را «تلفات مکانیکی»^۶ گویند و با P_{mis} نشان می دهند. تلفات مکانیکی P_{mis} از توان ورودی P_{in} کاهد. این فرآیند در شکل (۴ - ۳) نشان داده شده است.

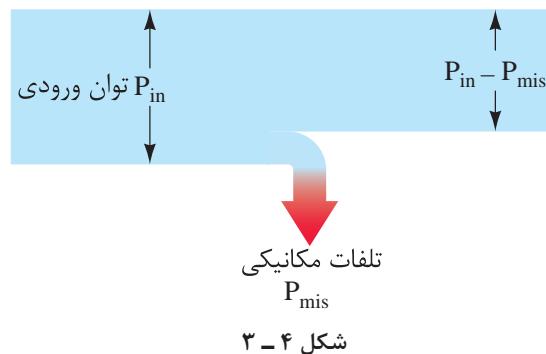

شکل ۴ - ۳

با جاری شدن فوران در هسته استاتور و رتور و در اثر گرداندن رتور، تلفات فوکو P_F و تلفات هیسترزیس P_H در هسته استاتور و رتور به وجود می آید. مقداری از توان ورودی P_{in} که در اثر تلفات فوکو و هیسترزیس درون هسته به گرما تبدیل می شود را «تلفات هسته»^۷ گویند و با P_{core} نشان می دهند. تلفات هسته P_{core} همراه با تلفات مکانیکی P_{mec} از توان ورودی P_{in} می کاهد و بعد از کم شدن، توان باقی مانده را «توان تبدیل شده»^۸ یا «توان الکترومغناطیسی» می گویند و با P_{conv} نشان می دهند. این فرآیند در شکل (۵ - ۳) نشان داده شده است.

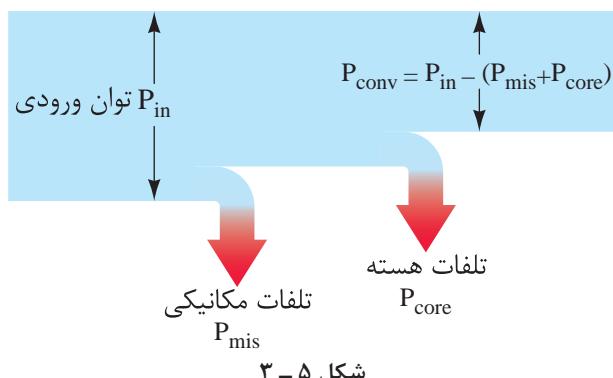

شکل ۵ - ۳

توان تبدیل شده توانی است که از شکل مکانیکی به

شکل الکتریکی تبدیل شده است.

Copper Losses .۴

Converted Power .۳

Core Losses .۲

Miscellaneous Losses .۱

۵. معمولاً تلفات جاروبکها در تلفات آرمیچر منظور می شود. در صورت وجود سیم پیچی جبران گر و قطب کمکی، تلفات مسی آنها محاسبه و منظور خواهد شد.

تلفات مسی + تلفات هسته + تلفات مکانیکی = تلفات کل

و به صورت رابطه (۳ - ۳) نوشته می‌شود:

$$\Delta P = P_{mis} + P_{core} + P_{cu} \quad (3-3)$$

تفاوت بین توان ورودی P_{in} و توان خروجی P_{out} تلفات کل ΔP است و آن را با رابطه (۴ - ۳) نشان می‌دهند:

$$\Delta P = P_{in} - P_{out} \quad (3-4)$$

تلفات مکانیکی P_{mis} و تلفات هسته P_{core} را «تلفات ثابت» گویند.

زیرا تلفات مکانیکی تابع سرعت محور آرمیچر n است و تلفات هسته تابع نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A می‌باشد. در ژنراتورهای جریان مستقیم سعی می‌شود کمیت‌های سرعت و نیروی محرکه القایی آرمیچر ثابت نگه داشته شوند. در این صورت تلفات مکانیکی و هسته که تابع این دو کمیت هستند نیز مقداری ثابت خواهند داشت.

تلفات مسی شامل تلفات آرمیچر P_A و تلفات تحریک P_F را «تلفات متغیر» گویند. زیرا تلفات آرمیچر متناسب با مجدور جریان آرمیچر I_A و تلفات تحریک متناسب با مجدور جریان تحریک I_F می‌باشد. مقادیر جریان‌های آرمیچر و تحریک با توجه به نوع ژنراتور به جریان مصرف‌کننده I_L بستگی دارد و جریان مصرف کننده با تغییر مصرف کننده، تغییر می‌کند، لذا تلفات مسی تغییر می‌کند.

مثال ۲ - ۳ - یک ژنراتور جریان مستقیم توسط موتور دیزلی به قدرت ۱۰ HP گردانده می‌شود. اگر

توان خروجی P_{out} الکتریکی است و از رابطه (۳ - ۲) نیز قابل محاسبه است.

$$P_{out} = V_T \cdot I_L \quad (3-2)$$

که در این رابطه:

$$[W] \text{ توان خروجی } P_{out}$$

$$[V] \text{ ولتاژ ترمینال‌های ژنراتور } V_T$$

$$[A] \text{ جریان بار } I_T$$

مثال ۱ - ۳ - ژنراتور جریان مستقیمی ۴ kW با تلفات مسی $W = ۳۰۰$ و هسته $W = ۵۰۰$ و مکانیکی $W = ۲۰۰$ مفروض است. مطلوب است:

$$\text{الف - توان تبدیل شده } P_{conv}$$

$$\text{ب - توان ورودی } P_{in}$$

حل:

واحد توان خروجی را به وات تبدیل می‌نماییم:

$$P_{out} = ۴_{KW} \times ۱۰۰۰ = ۴۰۰۰ [W]$$

با توجه به نمودار پخش توان شکل (۶ - ۳) داریم:

$$P_{conv} = P_{out} + (P_A + P_F)$$

$$P_{conv} = ۴۰۰۰ + (۳۰۰) = ۴۳۰۰ [W]$$

$$P_{in} = P_{conv} + P_{core} + P_{mis}$$

$$P_{in} = ۴۳۰۰ + ۵۰۰ + ۲۰۰ = ۵۰۰۰ [W]$$

۲ - ۳ - تلفات کل ژنراتورهای جریان مستقیم

حاصل جمع تلفات در ژنراتورهای جریان مستقیم را «تلفات کل» گویند و آن را با ΔP نشان می‌دهند. با توجه به نمودار پخش توان شکل (۶ - ۳) تلفات کل برابر است با:

بازده را بر حسب درصد بیان می‌کنند و از رابطه
۳ - ۶) محاسبه می‌شود:

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad (3-6)$$

بازده بدون واحد است؛ زیرا نسبت دو توان خروجی
و ورودی است.

هر چه بازده به ۱۰۰٪ نزدیک شود تلفات ژنراتور
کمتر خواهد شد.

مثال ۳ - ۳ - یک ژنراتور جریان مستقیم ۴ kW
با بازده ۸۰٪ مفروض است. مطلوب است:

الف - توان ورودی P_{in}

ب - جریان بار I_L

حل:

از رابطه (۳ - ۵) توان ورودی بهدست می‌آید:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta}$$

بازده ۸۰٪ است؛ یعنی $\frac{80}{100}$ که برابر $8/10$ است.

$$P_{in} = \frac{4 \text{ kW}}{0.8} = 5 \text{ [kW]}$$

جریان بار از رابطه (۲ - ۳) بهدست می‌آید:

$$P_{out} = V_T \cdot I_L$$

$$I_L = \frac{P_{out}}{V_T}$$

تلفات مکانیکی W ۲۵۰ و تلفات هسته W ۱۶۵ و
تلفات مسی W ۶۲۵ باشد مطلوب است:

- الف - تلفات کل
- ب - توان خروجی
- حل:

از رابطه (۳ - ۳) تلفات کل بهدست می‌آید:

$$\Delta P = P_{mis} + P_{core} + (P_A + P_F)$$

$$\Delta P = 250 + 165 + 625 = 1040 \text{ [W]}$$

واحد توان ورودی بر حسب اسب بخار HP است؛ آن
را به وات تبدیل می‌کنیم:

$$P_{in} = 10_{HP} \times 746 = 7460 \text{ [W]}$$

توان خروجی از رابطه (۴ - ۳) بهدست می‌آید:

$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

$$P_{out} = P_{in} - \Delta P$$

$$P_{out} = 7460 - 1040 = 6420 \text{ [W]}$$

۳ - ۳ - بازده ژنراتورهای جریان مستقیم

در ژنراتورهای جریان مستقیم توان ورودی P_{in}
مکانیکی است و توان خروجی P_{out} الکتریکی می‌باشد.
نسبت توان خروجی به توان ورودی را «بازده» یا
راندمان گویند و آن را با نشان η می‌دهند و از رابطه
(۳ - ۵) بهدست می‌آید:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (3-5)$$

پرسش‌های تشریحی

- ۱ - ژنراتور الکتریکی را تعریف کنید.
- ۲ - نمودار پخش توان در ژنراتورهای جریان مستقیم را رسم نمایید و کمیت‌های الکتریکی را بر روی آن مشخص کنید.
- ۳ - تلفات مکانیکی را تعریف کنید.
- ۴ - مفهوم توان تبدیل شده در ژنراتورهای جریان مستقیم را بیان کنید.
- ۵ - تلفات تحریک را تعریف کنید.
- ۶ - تلفات ثابت در ژنراتورهای جریان مستقیم کدام‌اند؟ چرا؟
- ۷ - بازده را تعریف کنید.
- ۸ - آیا بازده ژنراتورها به 100% می‌رسد؟ چرا؟

تمرین ۱ - ۳

- ۱ - ژنراتور جریان مستقیمی با توان 5 HP گردانده می‌شود. در صورتی که تلفات هسته $W = 150$ و تلفات مسی $W = 220$ و تلفات مکانیکی $W = 130$ باشد. مطلوب است:

الف - توان تبدیل شده
ب - توان خروجی

- ۲ - ژنراتور جریان مستقیم 1 kW توسط موتور دیزلی به قدرت 2 HP گردانده می‌شود. اگر تلفات ثابت $W = 100$ باشد مطلوب است:

الف - تلفات کل
ب - تلفات متغیر

- ۳ - یک ژنراتور جریان مستقیم $V = 12 \text{ V}$ ، $I = 15 \text{ A}$ توسط موتور بنزینی با قدرت $W = 250$ گردانده می‌شود. مطلوب است:

توان خروجی بر حسب kW است آن را به W

$$\text{P}_{\text{out}} = 4_{\text{KW}} \times 1000 = 4000 [\text{W}]$$

$$I_L = \frac{4000}{200} = 20 [\text{A}]$$

پرسش ۱ - ۳

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - فرآیند تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی توسط صورت می‌گیرد.
- ۲ - توانی که در اثر و در هسته به گرما تبدیل می‌شود را گویند.
- ۳ - تلفات مکانیکی تابع است.
- ۴ - از مزایای ژنراتورهای جریان مستقیم این است که دارای مشخصه‌های کاری هستند که به قابل است.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - در ماشین‌های الکتریکی فرآیند تبدیل انرژی برگشت‌پذیر است.

صحیح غلط

- ۲ - حاصل جمع تلفات در ژنراتورهای جریان مستقیم را تلفات کل گویند.

صحیح غلط

- ۳ - تلفات آرمیچر و تلفات تحریک را تلفات ثابت گویند.

صحیح غلط

- ۴ - از ژنراتور جریان مستقیم در جوشکاری و اندازه‌گیری گشتاور استفاده می‌شود.

صحیح غلط

الف - توان خروجی

ب - بازده

۴ - ۳ - علامت اختصاری و مدار الکتریکی


معادل ژنراتور جریان مستقیم



شکل ۸ - ۳ - مدار الکتریکی معادل سیمپیچ تحريك در این شکل:

R_F معادل مقاومت اهمی سیمپیچ تحريك
 L_F ضریب خود القایی سیمپیچ تحريك
 I_F جریان سیمپیچ تحريك

مدار الکتریکی معادل سیمپیچ آرمیچر یک منبع ولتاژ مستقل جریان مستقیم سری با یک مقاومت میباشد که در شکل (۹ - ۳) نشان داده شده است.

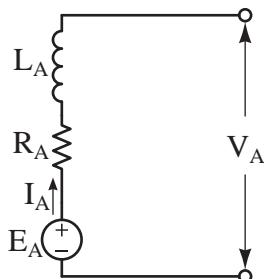


شکل ۹ - ۳ - مدار الکتریکی معادل سیمپیچ آرمیچر در این شکل:

معادل نیروی محرکه القایی در سیمپیچ آرمیچر E_A [V]

معادل مقاومت اهمی سیمپیچ آرمیچر R_A [Ω]
ضریب خود القایی سیمپیچ آرمیچر L_A [H]
جریان سیمپیچ آرمیچر I_A [A]
ولتاژ دو سر آرمیچر V_A [V]

طرح ساختمانی ژنراتور جریان مستقیم شکل (۳ - ۳) دو قسمت مجزا از یکدیگر را نشان می دهد. یکی سیمپیچ تحريك درون استاتور و دیگری سیمپیچ آرمیچر بر روی رotor می باشد. علامت اختصاری این دو قسمت در شکل (۷ - ۳) نشان داده شده است. به کمک علامتهای اختصاری می توان نمایش ساده ای از ژنراتورهای جریان مستقیم ارایه کرد.

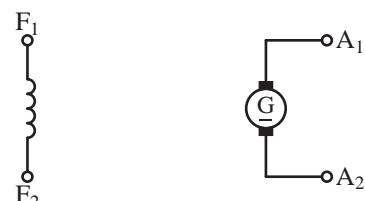

شکل ۷ - ۳ الف - علامت اختصاری آرمیچر
ب - علامت اختصاری سیمپیچ تحريك

از علامت اختصاری برای نشان دادن اتصالات الکتریکی در ژنراتورهای جریان مستقیم استفاده می شود.

تحلیل الکتریکی ژنراتورهای جریان مستقیم به منظور محاسبه کمیتهای الکتریکی ولتاژ، جریان و توان با استفاده از مدار الکتریکی معادل امکان پذیر است. مدار الکتریکی معادل سیمپیچ تحريك یک مدار RL سری می باشد که در شکل (۸ - ۳) نشان داده شده است.

فعالیت ۱ - ۳

درباره کلاس‌های عایقی و شرایط کاری تحقیق کنید.

۲ - گروه دوم شامل مشخصاتی است که نتایج آزمایش‌های بی‌باری و بارداری ژنراتور را پس از تنظیم، ترسیم می‌کنند و «منحنی مشخصه^۱» نامیده می‌شوند. در ادامه به این منحنی مشخصه‌ها پرداخته شده است.

۱ - ۳ - ۵ - منحنی مشخصه بی‌باری ($E_A = f(I_F)$)

منحنی مشخصه بی‌باری تأثیر جریان تحریک I_F بر نیروی حرکه القایی آرمیچر E_A را در سرعت ثابت و بدون بار $I_L = 0$ نشان می‌دهد. این مشخصه در بی‌باری به دست می‌آید و مشابه منحنی مغناطیسی است؛ لذا آن را «مشخصه مدار باز» یا «مشخصه مغناطیسی» گویند.

۲ - ۳ - ۵ - منحنی مشخصه بارداری ($V_T = f(I_L)$)

منحنی مشخصه بارداری تأثیر جریان بار I_L بر ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T در سرعت ثابت و جریان تحریک ثابت را نشان می‌دهد.

۳ - ۳ - ۵ - منحنی مشخصه تنظیم ($I_f = f(I_L)$)

منحنی مشخصه تنظیم تغییر جریان تحریک I_F را به ازای تغییر جریان بار I_L در سرعت ثابت و ولتاژ ثابت نشان می‌دهد.

۳ - گروه سوم شامل مشخصاتی است که از تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخصات دسته اول و دوم به دست می‌آید و محاسبه می‌شوند. یکی از این مشخصات کمیت «تنظیم ولتاژ^۲» است که تغییرات ولتاژ خروجی بدون بار نسبت به ولتاژ بار را نشان می‌دهد و از رابطه $(V_R - V_T) / V_R = f(I_L)$ به دست می‌آید.

۳ - ۵ - مشخصات ژنراتورهای جریان

مستقیم

ژنراتورهای جریان مستقیم توسط کارخانه سازنده مورد آزمایش‌های متعددی قرار می‌گیرند. نتایجی که از این آزمایش‌ها به دست می‌آید به عنوان «مشخصات ژنراتور جریان مستقیم» ارایه می‌شوند. این مشخصات در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند. در ادامه به هر یک از این گروه‌ها پرداخته شده است.

۱ - گروه اول شامل مشخصاتی است که به روی پلاک ماشین ثبت می‌شود. در شکل (۱۰ - ۳) پلاک یک ژنراتور جریان مستقیم نشان داده شده است.



شکل ۱۰ - ۳

مشخصاتی که بر روی پلاک ثبت می‌شوند را «مقادیر نامی» می‌نامند. معمولاً ژنراتورها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که به ازای مقادیر نامی آسیب نبینند. مشخصات پلاک شکل (۱۰ - ۳) مربوط به ژنراتور جریان مستقیم ۲۲۰ ولتی ۵/۵ آمپری است که با سرعت ۱۴۰۰ دور بر دقیقه باید گردانده شود. توان نامی این ژنراتور ۱/۱ کیلووات است و دارای وزن ۳۵ کیلوگرم و کلاس حفاظتی IP55 و شرایط کاری S1 می‌باشد.

به ازای تغییر جریان بار در سرعت متغیر و ولتاژ ثابت نشان می‌دهد.

غلط

صحیح

۲- نتایجی که از آزمایش‌های ژنراتور به دست می‌آید منحنی مشخصه ژنراتور جریان مستقیم نام دارد.

غلط

صحیح

پرسش‌های تشریحی

۱ - کاربرد علامت اختصاری در ژنراتورهای جریان مستقیم را بیان کنید.

۲ - کاربرد مدار الکتریکی معادل ژنراتورهای جریان مستقیم را توضیح دهید.

۳ - اطلاعات پلاک شکل (۱۰ - ۳) را استخراج نمایید و هر یک را توضیح دهید.

۴ - منحنی مشخصه بی‌باری را تعریف کنید.

۵ - مدار الکتریکی معادل سیم‌بیچ تحریک و آرمیچر را رسم کنید و کمیت آنها را مشخص نمایید.

۶ - درصد تنظیم ولتاژ را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید.

۷ - منحنی مشخصه بارداری را تعریف کنید.

۶-۳- طبقه‌بندی ژنراتورهای جریان

مستقیم

ژنراتورهای جریان مستقیم با توجه به نحوه تامین تغذیه تحریک به ژنراتورهای «تحریک مستقل^۱» و «خود تحریک^۲» تقسیم‌بندی شده‌اند. ژنراتورهای خود تحریک نیز بر اساس ارتباط الکتریکی بین مدار آرمیچر با مدار

$$V_R = \frac{E_A - V_T}{V_T} \quad (3-7)$$

تنظیم ولتاژ V_R را به صورت درصد بیان می‌کنند و از رابطه (۸ - ۳) محاسبه می‌شود.

$$\% V_R = \frac{E_A - V_T}{V_T} \times 100 \quad (3-8)$$

که در این رابطه:

V_R تنظیم ولتاژ

E_A نیروی محرکه القایی آرمیچر

V_T ولتاژ پایانه‌های ژنراتور

هر چه درصد تنظیم ولتاژ کمتر باشد، در اثر افزایش جریان بار، ولتاژ پایانه‌های ژنراتور کمتر کاهش می‌یابد. بنابراین ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T از پایداری بیشتری برخوردار است.

پرسش ۲ -

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - کمیت‌هایی که بر روی پلاک ثبت می‌شوند را می‌نامند.


۲ - منحنی مشخصه بارداری تأثیر بر در سرعت ثابت و نشان می‌دهد.

۳ - منحنی مشخصه بی‌باری تأثیر بر را در و بدون بار نشان می‌دهد.

پرسش‌های صحیح غلط

۱ - منحنی مشخصه تنظیم تغییر جریان تحریک را


طرح ساختمانی ژنراتور تحریک مستقل در شکل ۱۳ - ۳ نشان داده است.

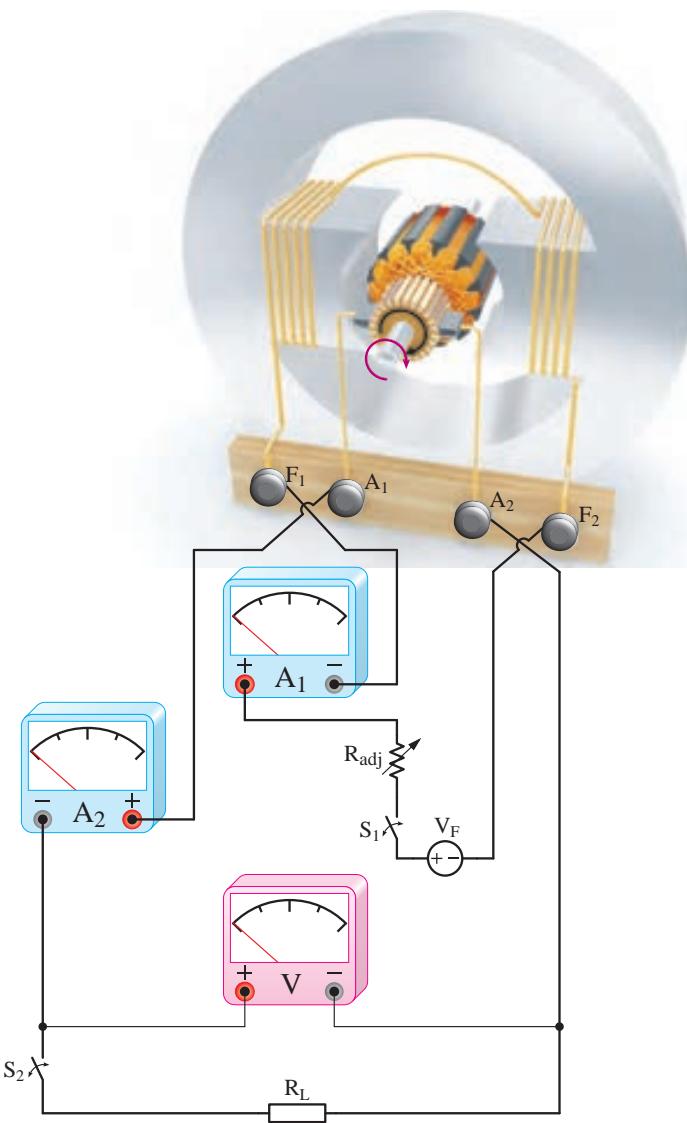

شکل ۱۳ - ۳ طرح ساختمانی ژنراتور تحریک مستقل

در این شکل استاتور دارای دو قطب بر جسته می باشد. سیم پیچی تحریک به دور قطبها پیچیده شده است. این سیم پیچی با تعداد دور زیاد برای جریان کم به گونه ای طراحی می شود تا نیروی محرکه مغناطیسی ($\theta = NI$) مورد نیاز را تامین نماید. سیم پیچی تحریک توسط منبع ولتاژ مستقل V_F تغذیه شده است. برای


تحریک به ژنراتورهای «تحریک شنت»، «تحریک سری» و «تحریک کمپوند» تقسیم بندی می شوند. در شکل ۱۱ - ۳ نحوه تقسیم بندی ژنراتورهای جریان مستقیم نشان داده شده است.

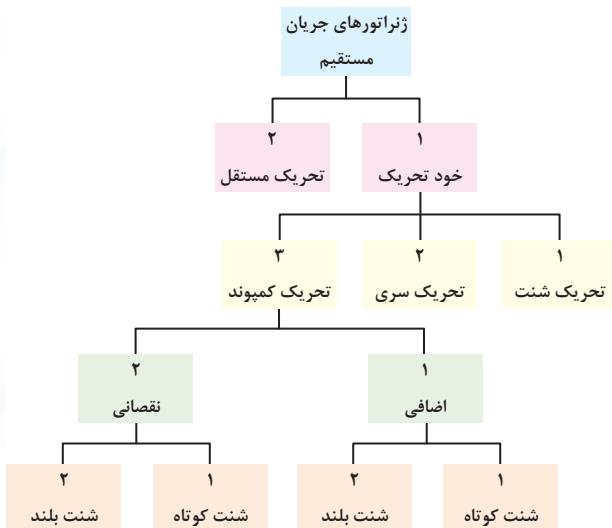

شکل ۱۱ - ۳ تقسیم بندی ژنراتورهای جریان مستقیم

۷ - ۳ - ژنراتور جریان مستقیم با تحریک مستقل

ژنراتور جریان مستقیم با تحریک مستقل را به اختصار «ژنراتور تحریک مستقل» گویند. در ژنراتور تحریک مستقل ارتباط الکتریکی بین مدار آرمیچر با مدار تحریک وجود ندارد. علامت اختصاری موتور تحریک مستقل در شکل ۱۲ - ۳ نشان داده شده است.

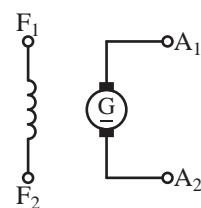


شکل ۱۲ - ۳ نقشه اختصاری ژنراتور تحریک مستقل

۱ - ۸ - ۳ - بهره‌برداری

«تنظیم» و «ثبت» ولتاژ پایانه‌های ژنراتور در محدوده بار نامی را «بهره‌برداری» گویند. به منظور بهره‌برداری از ژنراتور تحریک مستقل شکل (۱۳ - ۳) پس از راهاندازی، با بستن کلید S_1 بار به ژنراتور متصل خواهد شد. با اتصال بار به ژنراتور ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T کاهش می‌یابد. برای تنظیم ولتاژ مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک R_{adj} را کم می‌کنند تا جریان تحریک افزایش یابد و ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T دوباره در مقدار نامی ثابت شود. بدیهی است با کم کردن یا قطع بار، ولتاژ پایانه‌های ژنراتور افزایش می‌یابد که برای کاهش آن جریان تحریک را کم می‌کنند. لازم به ذکر است که این تنظیم‌ها در محدوده مقادیر نامی امکان‌پذیر است.

۹ - ۳ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور تحریک مستقل

محاسبه کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان و توان با استفاده از مدار الکتریکی معادل امکان‌پذیر است. در شکل (۱۴ - ۳) مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچ تحریک و سیم‌پیچ آرمیچر ژنراتور تحریک مستقل در کنار یکدیگر نشان داده شده است.

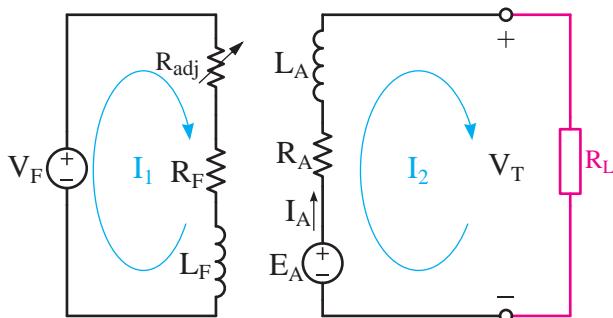

شکل ۱۴ - ۳ مدار الکتریکی معادل ژنراتور تحریک مستقل مدار معادل الکتریکی نشان می‌دهد بین مدار سیم‌پیچ تحریک و سیم‌پیچ آرمیچر ارتباط الکتریکی وجود ندارد.

تغییر و تنظیم جریان تحریک از مقاومت متغیر سری با سیم‌پیچی تحریک استفاده شده است. این مقاومت متغیر را «مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک»^۱ می‌نامند و با R_{adj} نشان می‌دهند. برای قطع و وصل کردن مدار تحریک از کلید S_1 استفاده شده است. مدار تحریک مستقل است و ارتباط الکتریکی با مدار آرمیچر ندارد. مصرف کننده R_L توسط کلید S_2 به پایانه‌های A_1 و A_2 آرمیچر اتصال داده شده است. برای اندازه‌گیری جریان تحریک I_F از آمپر متر A_1 و جریان بار I_L از آمپر متر A_2 استفاده شده است. ولت‌متر V_T با اتصال به پایانه‌های ماشین، ولتاژ V_T که همان ولتاژ بار است را اندازه می‌گیرد.

۱۰ - ۳ - راهاندازی ژنراتور تحریک مستقل

برای راهاندازی ژنراتور تحریک مستقل ابتدا کلیدهای S_1 و S_2 شکل (۱۳ - ۳) را باز می‌کنند تا مدار الکتریکی آرمیچر و تحریک قطع شود. مقاومت تنظیم‌کننده تحریک را در حداکثر مقدار خود قرار می‌دهند. رتور را توسط محرک با سرعت «نامی» و «ثبت» به گردش در می‌آورند. سپس کلید مدار تحریک S_1 بسته می‌شود و با کم کردن مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک R_{adj} ، جریان سیم‌پیچی تحریک افزایش می‌یابد. فوراً قطب‌ها زیاد می‌شود و در سیم‌پیچی آرمیچر نیروی محرکه E_A القا شده و زیاد خواهد شد. افزایش جریان تحریک تا جایی ادامه می‌یابد تا ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T به مقدار نامی خود برسد. این ولتاژ توسط ولت‌متر V_T اندازه‌گیری می‌شود. در این لحظه ژنراتور راهاندازی شده است و آماده اتصال به بار است.

$$P_F = (R_F + R_{adj}) I_F \quad (3-13)$$

$$P_A = R_A I_A \quad (3-14)$$


توان خروجی از رابطه (۳ - ۲) به دست می آید.

$$P_{out} = V_T \cdot I_L$$

مثال ۳ - ۵ - ژنراتور جریان مستقیمی با تحریک مستقل ۲۰۰ ولتی، ۱۰ آمپری با مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۳ - ۱۵) در نظر است. مطلوب است:

الف - جریان مدار تحریک I_F

ب - نیروی محرکه القایی آرمیچر

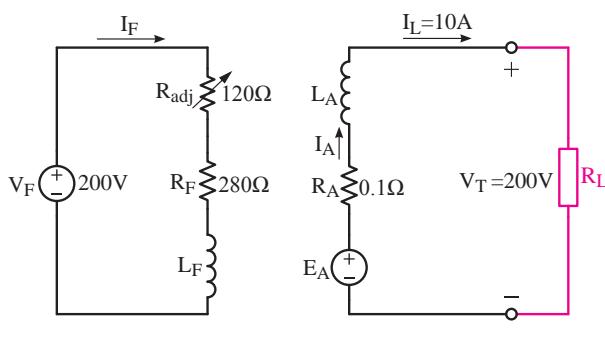

شکل ۳ - ۱۵

حل:

- برای مدار تحریک حلقه I_1 را انتخاب می کنیم و KVL می نویسیم.

$$KVL1) -V_F + R_{adj}I_1 + R_F I_1 =$$

$$-200 + 120I_1 + 280I_1 = 0$$

$$-200 + 400I_1 = 0$$

$$400I_1 = 200$$

$$I_1 = \frac{200}{400} = 0.5 [A]$$

مدار الکتریکی تحریک و آرمیچر را با روش حلقه یا روش های دیگر می توان تحلیل کرد. معمولاً در تحلیل مدار الکتریکی اثرات مغناطیسی عکس العمل آرمیچر و کمotaسیون به دلیل پیچیدگی محاسبات در نظر گرفته نمی شود. روش متداول اندازه گیری اثرات مغناطیسی استفاده از منحنی مشخصه های ژنراتور است.

با نوشتن KVL برای حلقه های مدار تحریک و مدار آرمیچر معادلات (۳ - ۹) و (۳ - ۱۰) به دست می آید.

$$KVL1) -V_F + R_{adj}I_1 + R_F I_1 = 0 \quad (3-9)$$


$$KVL2) -E_A + R_A I_2 + V_T = 0 \quad (3-10)$$


دقیت کنید جریان مدارهای تحریک و آرمیچر تغییرات ندارند و مدار در حالت «پایدار» می باشد و هم چنین جریان آنها DC است و فرکانس ندارد. لذا در سلف های با ضریب خود القایی L_A و L_F افت ولتاژ ایجاد نمی شود و بنابراین در نوشتن KVL لحاظ نخواهد شد. جریان حلقه I_1 از محل جریان I_F و جریان حلقه I_2 از محل جریان های I_A و I_L می گذرد. بنابراین روابط (۳ - ۱۱) و (۳ - ۱۲) را می توان نوشت.

$$I_F = I_1 \quad (3-11)$$

$$I_A = I_L = I_2 \quad (3-12)$$

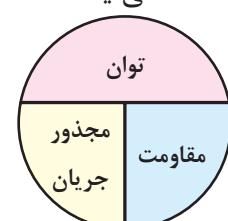تلفات تحریک از رابطه (۳ - ۳) و تلفات آرمیچر از رابطه (۳ - ۱۴) به دست می آید.



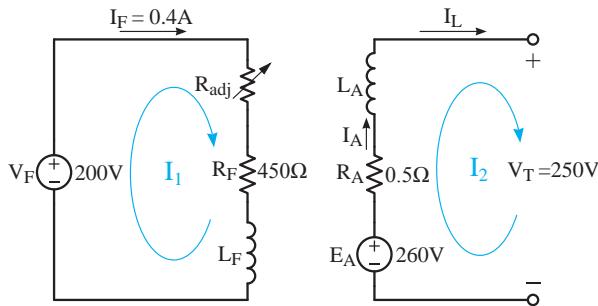

- برای مدار تحریک حلقه I_1 را انتخاب می‌کنیم و
KVL می‌نویسیم.

$$KVL(1) \quad -V_F + R_{adj}I_1 + R_F I_1 = 0$$

- از محل حلقه I_F می‌گذرد، لذا:

$$I_1 = I_F = 0/4 [A]$$

$$-200 + R_{adj}(0/4) + 450(0/4) = 0$$

$$-200 + 0/4 R_{adj} + 180 = 0$$

$$0/4 R_{adj} = 20$$

$$R_{adj} = \frac{20}{0/4} = 50 [\Omega]$$

- برای مدار آرمیچر حلقه I_2 را انتخاب می‌کنیم و
KVL می‌نویسیم:

$$KVL(2) \quad -E_A + R_A I_2 + V_T = 0$$

$$-260 + 0/5 I_2 + 250 = 0$$

$$0/5 I_2 = 10$$

$$I_2 = \frac{10}{0/5} = 20 [A]$$

- از محل جریان‌های I_A و I_L حلقه I_2 می‌گذرد:

$$I_A = I_L = I_2 = 20 [A]$$

- حلقه I_1 از محل I_F می‌گذرد.

$$I_F = I_1 = 0/4 [A]$$

- برای حلقه مدار آرمیچر حلقه I_2 را انتخاب می‌کنیم
و KVL می‌نویسیم.

$$KVL(2) \quad -E_A + R_A I_2 + V_T = 0$$

- حلقه I_2 از محل I_L می‌گذرد.

$$I_2 = I_L = 10 [A]$$

$$KVL(2) \quad -E_A + 0/1(10) + 200 = 0$$

$$-E_A + 10 + 200 = 0$$

$$E_A = 210 [V]$$

مثال ۶ - ۳ - کمیت‌های الکتریکی یک ژنراتور جریان مستقیم با تحریک مستقل به شرح زیر است:

$$V_F = 200 [V], \quad I_F = 0/4 [A], \quad R_F = 450 [\Omega]$$

$$E_A = 260 [V], \quad R_A = 0/5 [\Omega], \quad V_T = 250 [V]$$

مطلوب است:

الف - مقدار مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک

ب - جریان بار و آرمیچر

ج - تلفات مسی و توان خروجی

حل:

- مدار معادل الکتریکی ژنراتور جریان مستقیم با تحریک مستقل را رسم می‌کنیم و کمیت‌های آن را
می‌نویسیم.

۵ - محاسبه کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان و توان با استفاده از امکان‌پذیر است.

پرسش‌های صحیح، غلط

۱ - ژنراتورهای جریان مستقیم به ژنراتورهای تحریک مستقل و خود تحریک تقسیم‌بندی شده‌اند.

صحیح غلط

۲ - در ژنراتورهای تحریک مستقل ارتباط الکتریکی بین مدار آرمیچر با مدار تحریک وجود دارد.

صحیح غلط

۳ - استاتور ژنراتور تحریک مستقل دارای قطب بر جسته می‌باشد.

صحیح غلط

۴ - سیم‌پیچی تحریک به گونه‌ای طراحی می‌شود تا نیروی محرکه مغناطیسی مورد نیاز را تامین کند.

صحیح غلط

۵ - با زیاد کردن مقاومت تنظیم‌کننده، جریان تحریک افزایش می‌یابد.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - طرح ساختمانی ژنراتور تحریک مستقل شکل (۱۳ - ۳) را توضیح دهید.

۲ - نحوه راهاندازی ژنراتور تحریک مستقل را بیان کنید.

۳ - نقشه اختصاری ژنراتور تحریک مستقل را رسم کنید.

۴ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور تحریک مستقل را

- تلفات تحریک از رابطه (۱۱ - ۳) به دست می‌آید.

$$P_F = (R_F + R_{adj}) I_F$$

$$P_F = (450 + 50) \times 0 / 4^2 = 80 [W]$$

- تلفات آرمیچر از رابطه (۱۲ - ۳) به دست می‌آید.

$$P_A = R_A I_A$$

$$P_A = 0 / 5 \times 2^2 = 200 [W]$$

- تلفات مسی از حاصل جمع تلفات تحریک و

آرمیچر به دست می‌آید.

$$P_A + P_F = 200 + 80 = 280 [W]$$

- توان خروجی از رابطه (۲ - ۳) به دست می‌آید.

$$P_{out} = V_T \cdot I_L$$

$$P_{out} = 250 \times 20 = 5000 [W]$$

پرسش ۳ - ۳


پرسش‌های کامل کردنی

۱ - در ژنراتورهای تحریک مستقل بین مدار آرمیچر با مدار تحریک وجود ندارد.

۲ - برای تغییر و تنظیم جریان تحریک از استفاده شده است.

۳ - برای راهاندازی ژنراتور تحریک مستقل رتور را با سرعت و به گردش درمی‌آورند.

۴ - و ولتاژ پایانه‌های ژنراتور در محدوده بار نامی را بهره‌برداری گویند.

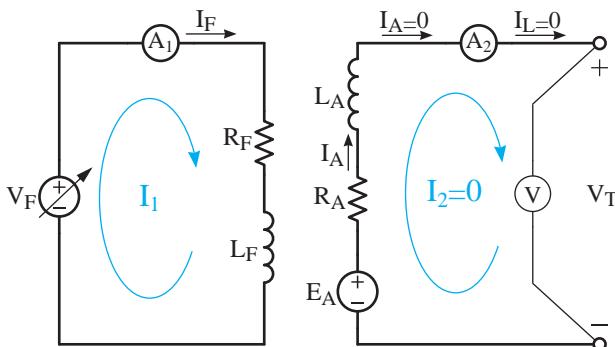

شکل ۱۶ - ۳ مدار الکتریکی آزمایش بی باری ژنراتور تحریک مستقل

آمپر متر A جریان تحریک I_F و آمپر متر A جریان آرمیچر I_A و ولتاژ پایانه های ژنراتور V_T را نشان می دهد.

نیروی محرکه القایی با رابطه (۲۰ - ۲۰) بیان می شود.

$$E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega$$

با ثابت نگه داشتن سرعت ω ، نیروی محرکه القایی E_A تابعی از فوران قطبها خواهد شد. فوران قطبها نیز تابعی از جریان تحریک I_F است. پس نیروی محرکه القایی تابعی از جریان تحریک خواهد شد و آن را به صورت $E_A = F(I_F)$ نشان می دهد و می خوانند تابعی از I_F .

در آزمایش بی باری، ژنراتور بدون بار می باشد و جریان سیم پیچی آرمیچر $I_A = 0$ است. لذا اثرات مغناطیسی ناشی از عکس العمل آرمیچر و کمotaسیون به وجود نمی آید. از طرفی طبق رابطه (۱۰ - ۳) خواهیم داشت:

$$\text{KVL}2) -E_A + R_A I_A + V_T = 0$$

از آنجایی که $I_A = 0$ است. پس:

$$\text{KVL}2) -E_A + R_A (0) + V_T = 0$$

رسم کنید و کمیت های الکتریکی آن را معرفی کنید.

۵ - چرا در نوشت KVL برای مدار الکتریکی معادل از محاسبه افت ولتاژها L_F و L_A صرف نظر می شود؟

تمرین ۲ - ۳

۱ - کمیت های الکتریکی یک ژنراتور جریان مستقیم به شرح زیر است:

$$I_F = 0 / 5 [A], R_F = 200 [\Omega], R_{adj} = 30 [\Omega]$$

$$E_A = 25 [V], R_A = 0 / 1 [\Omega], I_L = 10 [A]$$

مطلوب است:

الف - ولتاژ ترمینال های ژنراتور V_T

ب - ولتاژ تحریک V_F

ج - تلفات مسی آرمیچر و تحریک

۲ - یک ژنراتور جریان مستقیم تحریک مستقل $5kW$ و $250V$ با مقاومت سیم پیچی آرمیچر 2Ω مفروض است. مطلوب است:

الف - جریان مدار آرمیچر

ب - توان تبدیل شده

ج - تلفات آرمیچر

۱۰ - ۳ - منحنی مشخصه بی باری ژنراتور

تحریک مستقل

منحنی مشخصه بی باری از آزمایش بی باری به دست می آید و هدف تعیین تأثیر جریان تحریک I_F بر نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A در سرعت ثابت است. برای انجام آزمایش بی باری ژنراتور را مطابق مدار الکتریکی شکل (۱۶ - ۳) اتصال می دهند.

به دست آمده به «منحنی برگشت بی‌باری» موسوم است.

جداول ۱ - ۳ و ۲ - ۳ نتایج رفت و برگشت

آزمایش بی‌باری ژنراتور 1 kW , 200 V , $\text{RPM} = 1500$ را نشان می‌دهند.


$I_F [\text{A}]$	۰	۰/۰۲	۰/۰۸	۰/۱۴	۰/۲	۰/۲۶	۰/۲۸
$E_A [\text{V}]$	۱۶/۴	۳۴	۹۹	۱۴۸	۱۸۱	۲۰۳	۲۱۰

جدول ۱ - ۳ نتیجه رفت آزمایش بی‌باری

$I_F [\text{A}]$	۰/۲۸	۰/۲۶	۰/۲	۰/۱۴	۰/۰۸	۰/۰۲	۰
$E_A [\text{V}]$	۲۱۰	۲۰۶	۱۸۷	۱۵۹	۱۱۵	۴۵	۱۷

جدول ۲ - ۳ نتیجه برگشت آزمایش بی‌باری

نقاط نشان‌دهنده مقدار هر ولتاژ به ازای جریان تحریک معین جداول رفت و برگشت آزمایش بی‌باری در شکل ۱۷ - ۳ نشان داده شده است. با اتصال نقاط رفت به یکدیگر منحنی رفت و با اتصال نقاط برگشت به یکدیگر منحنی برگشت ترسیم می‌شود.

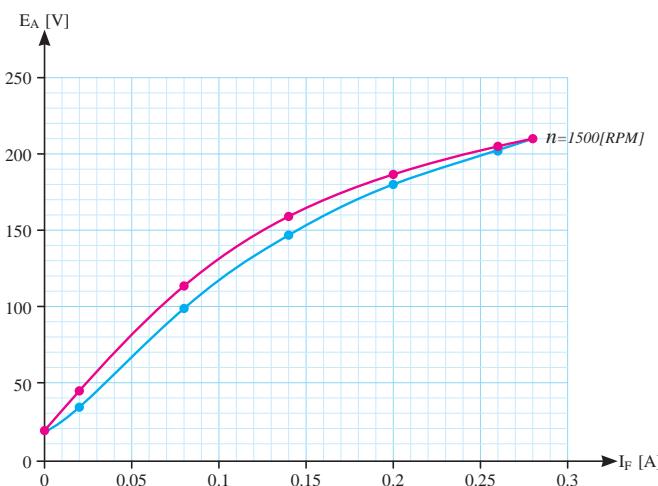

شکل ۱۷ - ۳ منحنی رفت و برگشت بی‌باری

در آزمایش بی‌باری جریان تحریک I_F متغیر و نیروی محرکه القایی E_A تابع است. لذا در ترسیم منحنی رفت و برگشت، جریان تحریک منطبق بر محور x (متغیر) و

$$-E_A + 0 + V_T = 0$$

$$E_A = V_T$$

بنابراین در آزمایش بی‌باری ولتمتر V با اندازه‌گیری

مقدار E_A را نشان می‌دهد.

۱ - ۱۰ - ۳ - آزمایش بی‌باری

در حالی که ژنراتور بدون بار است رتور آن را توسط محرک با سرعت ثابت به گردش در می‌آورند. سپس با افزایش ولتاژ منبع V_F جریان تحریک را طی چند مرحله افزایش می‌دهند و در هر مرحله مقدار نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A را که توسط ولتمتر V اندازه‌گیری می‌شود در جدولی یادداشت می‌نمایند. این کار را آنقدر ادامه می‌دهند تا جریان تحریک به مقدار نامی برسد.


سپس روی یک دستگاه مختصات که محور افقی آن جریان تحریک I_F و محور عمودی آن نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A است، نقاط نشان‌دهنده مقدار E_A به ازای هر جریان تحریک معین را مشخص می‌نمایند. این نقاط را به یکدیگر وصل می‌کنند. منحنی به دست آمده به «منحنی رفت بی‌باری» موسوم است.

در ادامه آزمایش، با کاهش ولتاژ منبع V_F جریان تحریک را طی چند مرحله کاهش می‌دهند و در هر مرحله مقدار نیروی محرکه القایی E_A را که توسط ولتمتر V اندازه‌گیری می‌شود یادداشت می‌نمایند. این کار را آنقدر ادامه می‌دهند تا جریان تحریک صفر شود. سپس بر روی دستگاه مختصاتی که منحنی رفت بی‌باری را ترسیم کرده بودند نقاط نشان‌دهنده مقدار E_A به ازای هر جریان تحریک را در این حالت مشخص می‌نمایند. این نقاط را به یکدیگر وصل می‌کنند. منحنی

را «منحنی مشخصه بی‌باری» گویند که در شکل ۱۸-۳ نشان داده شده است.

نیروی محرکه القایی منطبق بر محور y (تابع) انتخاب شده است.

میانگین منحنی رفت و برگشت شکل (۱۷-۳)

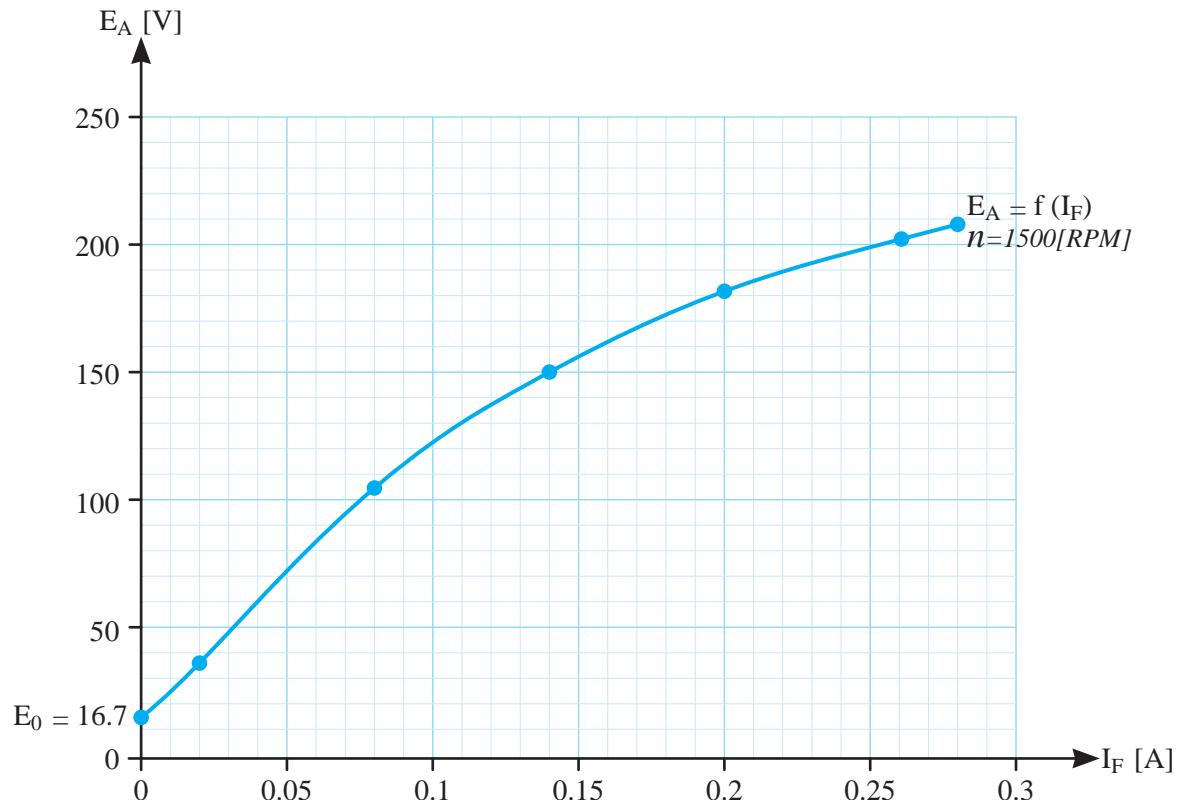

شکل ۱۸-۳ منحنی مشخصه بی‌باری در سرعت ۱۵۰۰ RPM

نیروی محرکه القایی در ابتدای ناحیه خطی منحنی مشخصه بی‌باری به ازای جریان تحریک صفر را «ولتاژ پس‌ماند» می‌نامند و آن را با E_0 نشان می‌دهند. در شکل ۱۸-۳ این مقدار برابر $E_0 = 16.7$ [V] است. ولتاژ پس‌ماند به ازای فوران پس‌ماند مغناطیسی قطب‌ها با گردش رتور در سیم‌پیچی آرمیچر القا می‌شود.

فعالیت ۱-۳ - برنامه صفحه گسترده *Excel xp* یکی از برنامه‌های مجموعه *Microsoft Office* است که جهت انجام عملیاتی نظیر ایجاد نمودار کاربرد دارد. با استفاده از این برنامه نمودار مربوط به جداول آزمایش بی‌باری را رسم کنید.

منحنی مشخصه بی‌باری شبیه منحنی مشخصه مغناطیسی مواد فرومغناطیسی است و دارای سه ناحیه «خطی»، «خمیدگی» و «اشباع» است؛ لذا به آن «منحنی مغناطیسی» نیز می‌گویند.

ابتدای منحنی مشخصه بی‌باری تقریباً خطی است. اما با افزایش جریان تحریک I_F ، هسته قطب‌ها به اشباع می‌روند و مشخصه بی‌باری به شکل منحنی درمی‌آید. پس از اشباع کامل قطب‌ها افزایش جریان تحریک I_F بر نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A تقریباً بی‌تأثیر خواهد شد و مقدار E_A را می‌توان ثابت در نظر گرفت.

مقدار نیروی محرکه القایی در سرعت n_1 را به ازای سرعت n_2 به دست آورده.

$$\frac{E_{A1}}{E_{A2}} = \frac{n_1}{n_2} \quad (3-15)$$

که در این رابطه:

E_{A1} نیروی محرکه القایی آرمیچر در سرعت n_1 E_{A2} نیروی محرکه القایی آرمیچر در سرعت n_2 منحنی مشخصه شکل (۱۸ - ۳) به ازای سرعت $n_1 = 1500 \text{ RPM}$ رسم شده است. برای ترسیم این مشخصه در سرعت $n_2 = 1000 \text{ RPM}$ به ازای چند نقطه تحریک I_F ، مقادیر نیروی محرکه القایی E_A در سرعت جدید n_2 با استفاده از رابطه (۱۵ - ۳) محاسبه و در جدول (۳ - ۳) یادداشت شده است.

$I_F [A]$	۰	۰/۰۲	۰/۰۸	۰/۱۴	۰/۲	۰/۲۶	۰/۲۸
$E_{A1}[v]$	۱۶/۷	۳۹/۵	۱۰/۷	۱۵۳/۵	۱۸/۴	۲۰/۴	۲۱/۰
$n_1 = 1500 \text{ RPM}$							
$E_{A2}[v]$	۱۱/۱	۲۶/۳	۷۱/۳	۱۰۲/۳	۱۲۲/۶	۱۳۶	۱۴۰
$n_2 = 1000 \text{ RPM}$							

جدول ۳ - ۳

$$\frac{E_{A1}}{E_{A2}} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{16/7}{E_{A2}} = \frac{1500}{1000}$$

$$E_{A2} = \frac{1000 \times 16/7}{1500} = 11/1 [V]$$

هر مقدار از ولتاژ E_{A2} به ازای جریان تحریک I_F جدول (۳ - ۳) در شکل (۱۹ - ۳) با یک نقطه نشان داده شده است و با اتصال این نقاط به یکدیگر منحنی


جریان تحریک مربوط به نقطه کار ژنراتور در انتهای ناحیه خمیدگی و شروع ناحیه اشباع منحنی مشخصه بی‌باری تنظیم خواهد شد. تا ژنراتور «پایدار» بماند و مقدار ولتاژ آن ثابت شود. در صورتی که جریان تحریک مربوط به نقطه کار ژنراتور در ناحیه خطی منحنی مشخصه بی‌باری تنظیم شود، به ازای تغییر جزیی جریان تحریک، ولتاژ به شدت تغییر می‌کند و کار ماشین «ناپایدار» می‌شود. و چنانچه در ناحیه اشباع منحنی مشخصه بی‌باری تنظیم شود، امکان تنظیم ولتاژ ماشین «محدود» می‌شود.

در صورتی که منحنی مشخصه بی‌باری در دور n_2 به دست آمده باشد می‌توان آن را بدون تکرار آزمایش بی‌باری در دور n_2 نیز به دست آورد. برای این منظور با استفاده از رابطه (۱۵ - ۳) در جریان تحریک معین،

نحوه محاسبه E_{A2} به ازای جریان تحریک $I_F = ۰$ در سرعت $n_2 = 1000 \text{ RPM}$ به این صورت است که ابتدا از منحنی مشخصه بی‌باری شکل (۱۸ - ۳) به ازای $I_F = ۱۶/۷$ مقدار نیروی محرکه القایی $E_{A1} = ۱۶/۷$ به دست می‌آید. سپس با رابطه (۱۵ - ۳) مقدار E_{A2} در سرعت $n_2 = 1000 \text{ RPM}$ محاسبه و در جدول (۳ - ۳) یادداشت شده است. بدیهی است به ازای دیگر مقادیر I_F نیز به همین ترتیب عمل می‌شود.

مشخصه بی‌باری در سرعت $n_1 = 1000 \text{ RPM}$ ترسیم

می‌شود.

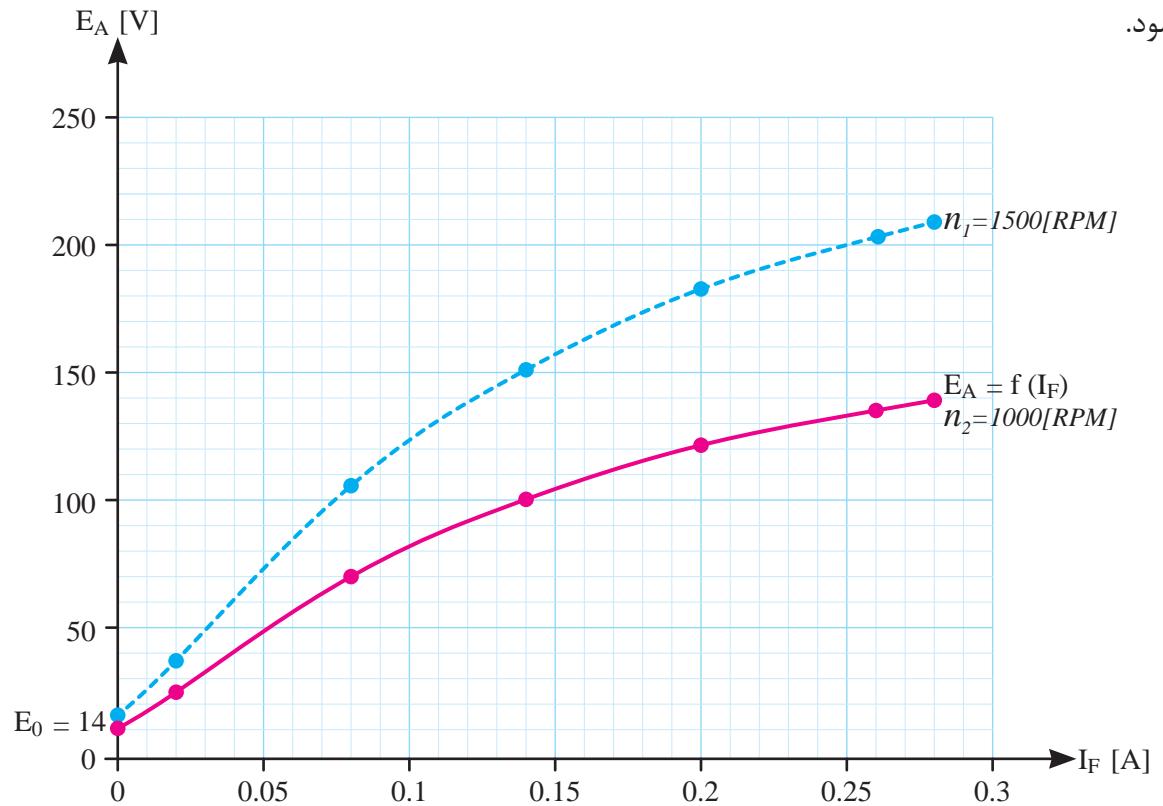


شکل ۱۹-۳ منحنی مشخصه بی‌باری در سرعت ۱۰۰۰ RPM

پایانه‌های ژنراتور V_T در سرعت ثابت و جریان تحریک I_F ثابت است.

برای انجام آزمایش بارداری، ژنراتور تحریک مستقل را مطابق مدار الکتریکی شکل (۲۰-۳) اتصال می‌دهند.

منحنی مشخصه بارداری از آزمایش بارداری به دست می‌آید و هدف تعیین تأثیر جریان بار I_L بر ولتاژ

منحنی مشخصه بارداری از آزمایش بارداری به دست می‌آید و هدف تعیین تأثیر جریان بار I_L بر ولتاژ

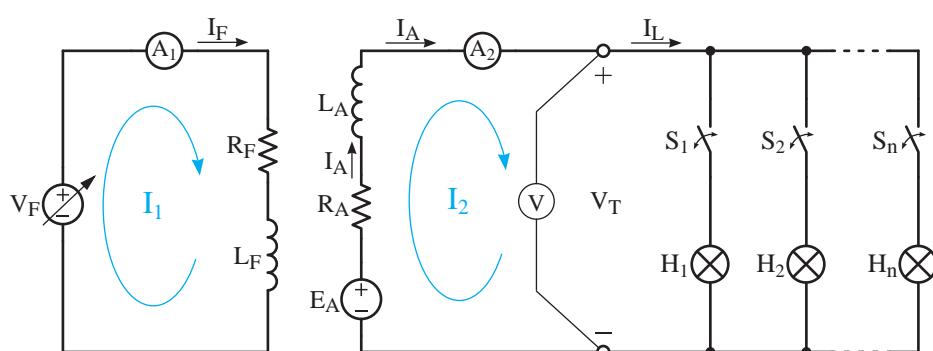

شکل ۲۰-۳ مدار الکتریکی آزمایش بارداری ژنراتور تحریک مستقل

محرك با سرعت ثابت گردنده می‌شود. سپس با افزایش ولتاژ منبع مستقل مدار تحریک V_F ، جريان تحریک I_F را افزایش می‌دهند تا ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T به مقدار نامی برسد. اکنون کلیدهای S_1 تا S_n شکل (۲۰ - ۳) را به ترتیب می‌بنند و بدین ترتیب با روشن کردن لامپ‌های H_1 تا H_n جريان بار I_L را طی چند مرحله افزایش می‌دهند و در هر مرحله مقادیر ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T که توسط ولتمتر V و جريان بار I_L که توسط آمپرمترا A اندازه‌گيري می‌شوند را در جدولی ياداشت می‌نمایند. اين کار آنقدر ادامه می‌يابد تا جريان بار I_L به مقدار نامی ژنراتور برسد.

سپس روی يك دستگاه مختصات که محور افقی آن جريان بار I_L و محور عمودی آن ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T معينی را مشخص می‌نمایند تا «منحنی مشخصه بارداری» ژنراتور تحریک مستقل به‌دست آيد.

جدول (۴ - ۳) نتیجه آزمایش بارداری ژنراتور تحریک مستقل 1 kW ، $5/5$ آمپر 200 ولتی را در سرعت 1500 RPM نشان می‌دهد.

$I_L [\text{A}]$	۰	$۰/۸$	$۲/۴$	$۳/۸$	$۵/۵$
$V_T [\text{V}]$	۲۰۰	۱۹۸	۱۹۵	۱۹۲	۱۸۷

جدول (۴ - ۳) نتیجه آزمایش بارداری

نقاط نشان‌دهنده مقدار هر ولتاژ به ازای جريان بار معین جدول (۴ - ۳) در شکل (۲۱ - ۳) نشان داده شده است. با اتصال نقاط به يكديگر منحنی مشخصه بارداری ترسیم شده است.

آمپرمترا I_F جريان تحریک A و آمپرمترا I_A جريان بار I_L را که در ژنراتور تحریک مستقل با جريان آرمیچر I_A برابر است را نشان می‌دهند. ولتمتر V با اتصال به پایانه‌های ژنراتور ولتاژ V_T يا ولتاژ مصرف‌کننده‌ها را نشان می‌دهد. ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T با نوشتن از رابطه (۱۰ - ۳) به‌دست خواهد آمد.

$$\text{KVL}2) -E_A + R_A I_V + V_T = 0$$

$$V_T = E_A - R_A I_V$$

با جايگزيني I_L به جاي I_V رابطه (۱۶ - ۳) به‌دست می‌آيد:


$$V_T = E_A - R_A I_L \quad (3-16)$$

نيروی محركه القایي آرمیچر $E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega$ تابع سرعت و جريان تحریک است. در آزمایش بارداری سرعت و جريان تحریک ثابت نگه داشته می‌شوند؛ لذا نيروی محركه القایي E_A مقداری ثابت خواهد داشت. پس با توجه به رابطه (۱۶ - ۳) در آزمایش بارداری، ولتاژ ژنراتور V_T تابع جريان بار I_L خواهد بود.

در شکل (۲۰ - ۳) از لامپ‌های H_1 تا H_n به عنوان بار و از کلیدهای S_1 تا S_n برای اتصال آنها به ژنراتور استفاده شده است.

۱ - ۱۱ - ۳ - آزمایش بارداری

برای انجام آزمایش بارداری ابتدا رتور ژنراتور توسط

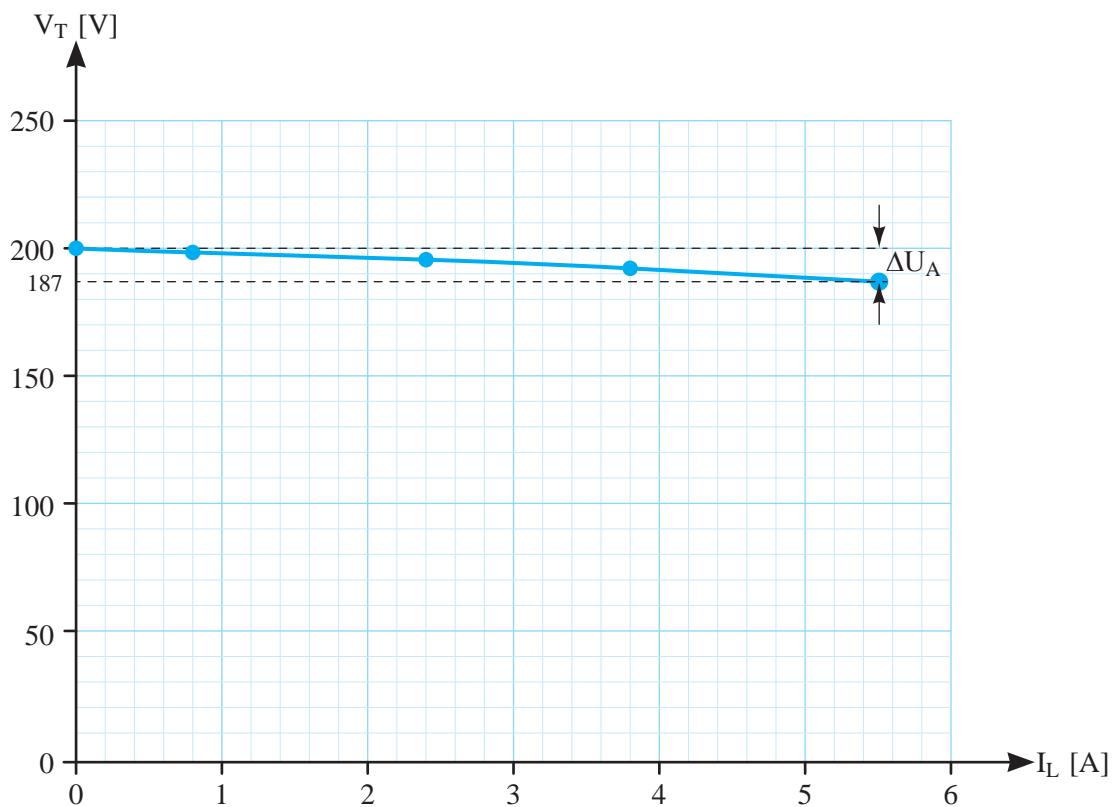

شکل ۲۱ - ۳ منحنی مشخصه بارداری ژنراتور تحریک مستقل

۲ - اثرات مغناطیسی عکس العمل آرمیچر و کمotaسیون

افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی سیم پیچی آرمیچر با « $R_A I_A$ » و افت ولتاژ ناشی از اثرات مغناطیسی با « ε » نشان داده می شوند. بنابراین برای افت ولتاژ آرمیچر ΔU_A رابطه (۱۷ - ۳) نوشه خواهد شد.

$$\Delta U_A = R_A I_A + \varepsilon \quad (۳-۱۷)$$

منحنی مشخصه بارداری شکل (۲۱ - ۳) همچنین نشان می دهد، افت ولتاژ آرمیچر ΔU_A همان اختلاف ولتاژ ترمینال ژنراتور به ازای $I_L = 0$ یعنی ولتاژ بی باری یا همان E_A با ولتاژ بارداری V_T است که با رابطه (۱۸ - ۳) نشان داده می شود.

در آزمایش بارداری جریان بار I_L متغیر و ولتاژ پایانه های ژنراتور V_T تابع است. لذا جریان بار منطبق بر محور x (متغیر) و ولتاژ V_T منطبق بر محور y (تابع) انتخاب شده است.

فعالیت ۲ - ۳ - با استفاده از برنامه Excel نمودار مربوط به جدول (۴ - ۳) را رسم کنید.

منحنی مشخصه بارداری شکل (۲۱ - ۳) نشان می دهد افزایش جریان بار I_L باعث کاهش ولتاژ ترمینال ژنراتور V_T خواهد شد. این کاهش ولتاژ را «افت ولتاژ آرمیچر» گویند و با ΔU_A نشان می دهنند.

افت ولتاژ آرمیچر ΔU_A تابع جریان بار I_L است و عواملی که سبب ایجاد آن خواهند شد عبارت است از:

- ۱ - مقاومت اهمی سیم پیچی آرمیچر

۳ - ۱۲ - کاربرد ژنراتور تحریک مستقل

پایداری ولتاژ ژنراتور تحریک مستقل بسیار مناسب و با تغییر جریان بار تقریباً ثابت است. از ژنراتور تحریک مستقل برای شارژ باتری‌ها و تغذیه تحریک ژنراتورهای جریان متناوب در نیروگاه‌های برق استفاده شده است. همچنین خودروهای شهری و بین شهری که قبل از سال ۱۹۷۵ میلادی تولید شده‌اند مجهز به ژنراتور مستقل به منظور شارژ باتری و تامین روشنایی بوده‌اند.

پرسش ۴ -

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - منحنی مشخصه بی‌باری از به دست می‌آید.
- ۲ - منحنی مشخصه بی‌باری دارای سه ناحیه و و است.
- ۳ - منحنی مشخصه بارداری از به دست می‌آید.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - هدف از انجام آزمایش بی‌باری تعیین تأثیر جریان تحریک بر نیروی محرکه القایی در سرعت ثابت است.

صحیح غلط

- ۲ - هدف از انجام آزمایش بارداری تعیین تأثیر ولتاژ ژنراتور بر جریان بار در سرعت ثابت است.

صحیح غلط

- ۳ - از ژنراتور تحریک مستقل برای تغذیه تحریک ژنراتورهای جریان متناوب در نیروگاه‌های برق استفاده

$$\Delta U_A = E_A - V_T \quad (3-18)$$

روش متداول اندازه‌گیری افت ولتاژ ناشی از اثرات مغناطیسی ϵ استفاده از منحنی مشخصه بارداری و روابط (۱۷ - ۳) و (۳ - ۱۸) است که در مثال (۴ - ۷) آورده شده است.

مثال ۷ - ۴ - منحنی مشخصه بارداری شکل (۲۱ - ۳) مربوط به ژنراتور تحریک مستقل با مقاومت اهمی سیم‌پیچی آرمیچر $R_A = 1/25 \Omega$ است. به ازای جریان بار A $I_L = 5/5$ مطلوب است:

- افت ولتاژ ناشی از اثرات مغناطیسی ϵ حل:

- با توجه به منحنی مشخصه بارداری به دست می‌آوریم.

$$I_L = 0 \Rightarrow V_T = E_A = 200 [V]$$

$$I_L = 5/5 [A] \Rightarrow V_T = 187 [V]$$

- با توجه به رابطه (۱۸ - ۳) خواهیم داشت.

$$\Delta U_A = E_A - V_T$$

$$\Delta U_A = 200 - 187 = 13 [V]$$

- و از رابطه (۱۷ - ۳) افت ولتاژ ناشی از اثرات مغناطیسی به دست می‌آید.

$$\Delta U_A = R_A I_A + \epsilon$$

$$13 = 1/25 \times 5/5 + \epsilon$$

$$\epsilon = 6/125 [V]$$

- در صد تنظیم ولتاژ از رابطه (۸ - ۳) به دست می‌آید.

$$\% V_R = \frac{E_A - V_T}{V_T} \times 100$$

$$\% V_R = \frac{200 - 187}{187} \times 100 = \% 6/95$$

۴۰ A، ۴۶۰ V با مقاومت اهمی سیم پیچ آرمیچر Ω به شرح زیر است.


$I_L[A]$	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰
$V_T[V]$	۴۸۰	۴۷۸	۴۷۵	۴۷۱	۴۶۰

مطلوب است:

- الف - منحنی مشخصه بارداری
- ب - افت ولتاژ آرمیچر در برنامه
- ج - افت ولتاژ ناشی از اثرات مغناطیسی در برنامه

۱۳ - ۳ - ژنراتور جریان مستقیم با تحریک شنت

ژنراتور جریان مستقیم با تحریک شنت را به اختصار «ژنراتور شنت»^۱ گویند. در ژنراتور شنت مدار تحریک با مدار آرمیچر به صورت موازی اتصال داده می‌شود و بین آنها ارتباط الکتریکی برقرار می‌باشد. علامت اختصاری ژنراتور شنت در شکل (۲۲ - ۳) نشان داده شده است.

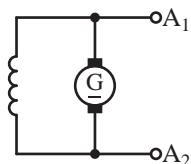

شکل ۲۲ - ۳ - نقشه اختصاری ژنراتور شنت

طرح ساختمانی ژنراتور شنت در شکل (۳ - ۲۳) نشان داده شده است.

در این شکل استاتور دارای قطب‌های برجسته می‌باشد. سیم پیچی تحریک بر روی قطب‌ها قرار داده شده است. این سیم پیچی با تعداد دور زیاد برای جریان کم به گونه‌ای طراحی می‌شود تا نیروی محرکه مغناطیسی ($\theta = NI$) مورد نیاز را تامین نماید. سیم پیچی تحریک با سیم پیچی آرمیچر موازی است.

می‌شود.

صحیح	<input type="checkbox"/>
غلط	<input type="checkbox"/>

پرسش‌های تشریحی

- ۱ - نحوه انجام آزمایش بی‌باری ژنراتور تحریک مستقل را شرح دهید.
- ۲ - چرا در آزمایش بی‌باری سرعت ژنراتور باید ثابت نگه داشته شود؟
- ۳ - هدف از انجام آزمایش بی‌باری را بنویسید.
- ۴ - نحوه انجام آزمایش بارداری ژنراتور تحریک مستقل را شرح دهید.
- ۵ - چرا در آزمایش بارداری سرعت و جریان تحریک باید ثابت نگه داشته شود؟
- ۶ - هدف از انجام آزمایش بارداری را بنویسید.
- ۷ - کاربرد ژنراتور تحریک مستقل را بنویسید.


تمرین ۳

۱ - میانگین نتایج رفت و برگشت آزمایش بی‌باری ژنراتور تحریک مستقل در سرعت ۱۳۰۰ RPM شرح زیر است.

$I_F[A]$	۰	۰/۲	۰/۶	۰/۸	۱	۱/۲
$E_A [V]$	۱۲	۴۴	۹۸	۱۱۳	۱۲۲	۱۲۷

مطلوب است:

- الف - منحنی مشخصه بی‌باری در سرعت ۱۳۰۰ RPM
- ب - منحنی مشخصه بی‌باری در سرعت ۱۵۰۰ RPM
- ۲ - نتیجه آزمایش بارداری ژنراتور تحریک مستقل

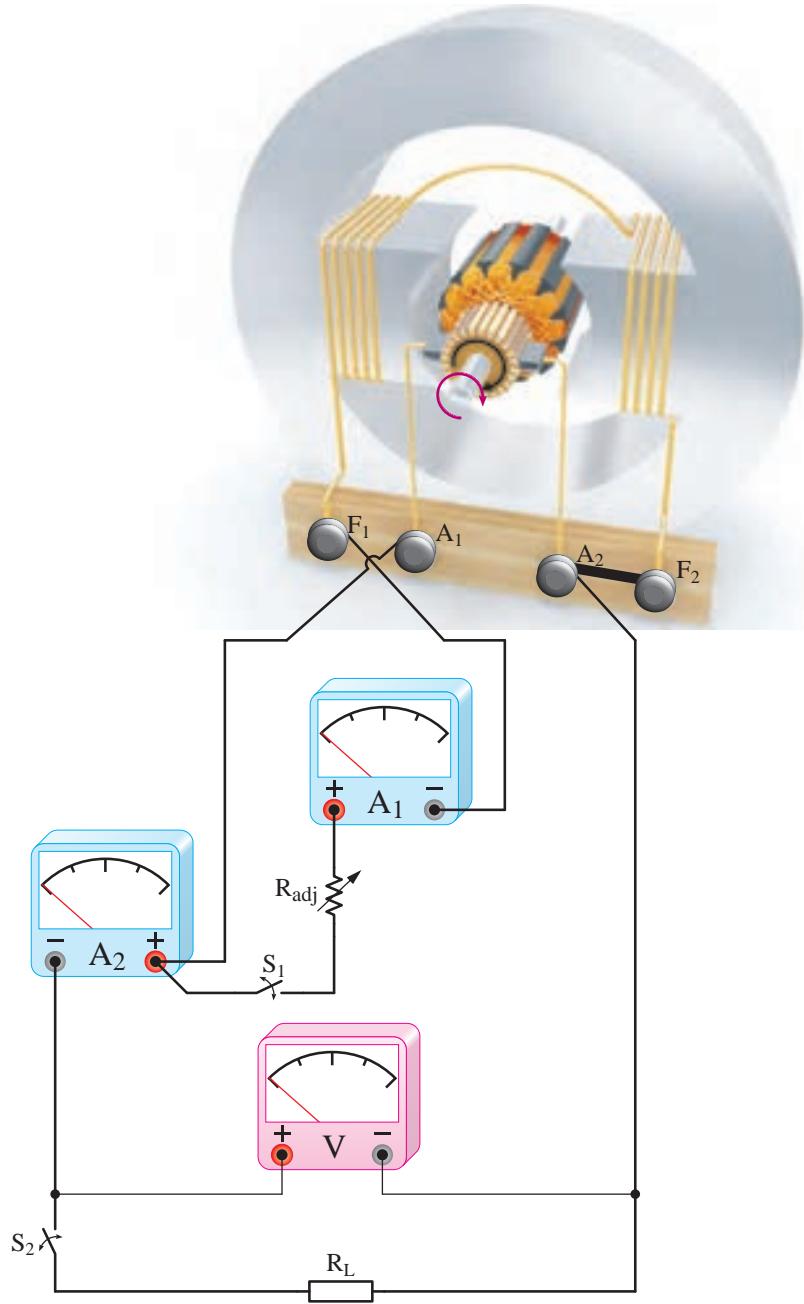

شکل ۲۳ - ۳ طرح ساختمانی ژنراتور شنت

به ترمیナルهای A_1 و A_2 آرمیچر اتصال داده شده است. تا آن نیز همانند سیمپیج تحریک با سیمپیج آرمیچر موازی شود و از ولتاژ و جریان آرمیچر تغذیه کند. برای اندازه‌گیری جریان تحریک I_F ، آمپر متر A_1 و جریان بار I_L ، آمپر متر A_2 و ولتاژ پایانه‌های ماشین V_T ، ولت متر V در مدار قرار داده شده‌اند.

لذا ولتاژ سیمپیج تحریک برابر ولتاژ آرمیچر می‌باشد و جریان آن از ولتاژ آرمیچر تامین می‌شود. برای تغییر و تنظیم جریان تحریک از مقاومت متغیری با سیمپیج تحریک، سری می‌شود. این مقاومت متغیر را «مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک» می‌نامند و با S نشان می‌دهند. مصرف کننده R_{adj} توسط کلید

۱۴-۳- راهاندازی ژنراتور شنت

استاتور

در این شرایط ولتاژی در سیم‌پیچی آرمیچر القا نخواهد شد و خود تحریکی انجام نمی‌شود. برای رفع این مشکل، گردش رتور را متوقف می‌کنند. سرهای سیم‌پیچی تحریک را از سرهای سیم‌پیچی آرمیچر جدا می‌نمایند و با اتصال به منبع ولتاژ DC با ولتاژ مناسب، پس‌ماند مغناطیسی قطب‌ها «احیا» خواهد شد. مجدداً سرهای سیم‌پیچی تحریک را به سرهای سیم‌پیچی آرمیچر اتصال می‌دهند و ژنراتور را راهاندازی می‌کنند.

۲- جهت جریان در سیم‌پیچی تحریک صحیح نمی‌باشد.

در این شرایط فورانی که در اثر عبور جریان از سیم‌پیچی تحریک ایجاد می‌شود با فوران ناشی از پس‌از‌ماند مغناطیسی قطب‌ها هم جهت نیست و پس‌ماند مغناطیسی قطب‌ها را از بین می‌برد. برای رفع این مشکل، گردش رتور را متوقف می‌کنند. سرهای سیم‌پیچی تحریک را از سرهای سیم‌پیچی آرمیچر جدا می‌نمایند و پس‌ماند مغناطیسی قطب را احیا می‌کنند. سرهای سیم‌پیچی آرمیچر اتصال می‌دهند و ژنراتور را راهاندازی می‌کنند.

۳- جهت گردش رتور صحیح نباشد.

معمولأً بر روی بدنه ماشین‌های جریان مستقیم جهت گردش رتور را مشخص می‌کنند. در صورتی که رتور خلاف جهت گرداننده شود پلاریته نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر معکوس می‌شود. درنتیجه جهت جریان سیم‌پیچی تحریک عوض می‌شود و پس‌ماند مغناطیسی قطب را از بین می‌برد در این صورت مطابق بند ۱ باید پس‌ماند مغناطیسی قطب‌ها

برای راهاندازی ژنراتور شنت کلیدهای S_1 و S_2 شکل (۲۳-۳) را باز می‌گذارند و مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک R_{adj} را در حداقل مقدار خود قرار می‌دهند. سپس رتور را با سرعت نامی به گردش در می‌آورند تا فوران ناشی از پس‌ماند مغناطیسی قطب‌ها، نیروی محرکه القایی پس‌ماند در سیم‌پیچی آرمیچر القا کند و ولتاژی در پایانه‌های آرمیچر ایجاد نماید. در این لحظه با بستن کلید S_1 مدار تحریک موازی با مدار آرمیچر می‌شود و ولتاژ آرمیچر جریان ضعیفی از سیم‌پیچی تحریک عبور می‌دهد. در نتیجه فوران قطب‌ها افزایش می‌یابد و نیروی محرکه القایی بیشتری در سیم‌پیچی آرمیچر القا می‌کند. در این صورت ولتاژ پایانه‌های آرمیچر بیشتر می‌شود و جریان سیم‌پیچی تحریک زیادتر خواهد شد که منجر به افزایش دوباره نیروی محرکه القایی می‌شود. این عمل آنقدر ادامه می‌یابد تا قطب‌ها اشباع شوند. در این لحظه ولتاژ پایانه‌های آرمیچر در حداکثر مقدار خود ثابت خواهد شد. ژنراتور راهاندازی شده است و برای تنظیم ولتاژ پایانه‌های ژنراتور T به مقدار نامی، مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک R_{adj} را زیاد می‌کنند تا جریان تحریک کاهش یابد و ولتاژ پایانه‌های ژنراتور T در حد نامی ثابت شود.


۱۴-۳- شرایط راهاندازی

برخی موقع پس از به گردش در آوردن رتور، ژنراتور شنت راهاندازی نمی‌شود و اصطلاحاً «ولتاژ‌گیری» نمی‌نماید. عواملی که سبب عدم راهاندازی ژنراتور شنت خواهند شد عبارتند از:

۱- عدم وجود پس‌ماند مغناطیسی در قطب‌های

۱۵ - ۳ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور شنت

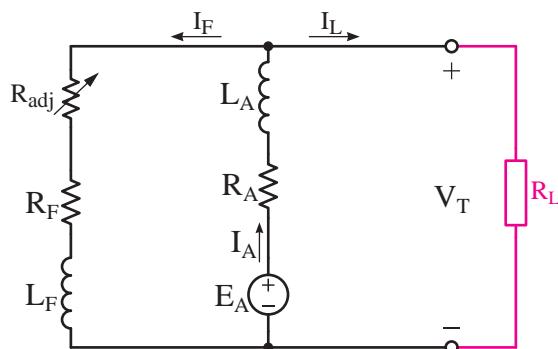محاسبه کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان و توان الکتریکی با استفاده از مدار معادل الکتریکی امکان‌پذیر است. در شکل (۲۴ - ۳) مدار الکتریکی معادل ژنراتور شنت نشان داده شده است.



شکل (۲۴ - ۳) مدار الکتریکی معادل ژنراتور تحریک موازی مدار معادل الکتریکی نشان می‌دهد مدار سیم‌پیچ تحریک، موازی با مدار سیم‌پیچی آرمیچر ارتباط داده شده است.

مدار الکتریکی ژنراتور شنت با روش پتانسیل گره یا روش‌های دیگر می‌توان تحلیل کرد. معمولاً در تحلیل مدار الکتریکی اثرات مغناطیسی عکس‌العمل آرمیچر و کمتواسیون به دلیل پیچیدگی محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود. روش متداول اندازه‌گیری اثرات مغناطیسی استفاده از منحنی مشخصه‌های ژنراتور است. با نوشتن KCL برای گره مدار تحریک و آرمیچر معادله (۱۹ - ۳) به دست می‌آید.

$$KCL) \quad -I_A + I_F + I_L = 0 \quad (3-19)$$

با به کار بردن قوانین اهم مقادیر جریان‌های I_F و I_A به دست خواهد آمد.

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_{adj}} \quad (3-20)$$

را احیا نمود و پس رتور را در جهت صحیح به گردش درآورد و ژنراتور را راهاندازی کرد.

۴ - مقدار مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک R_{adj} زیاد باشد.

در این شرایط جریان مدار تحریک کمتر از مقدار نامی خود می‌شود و ولتاژ ژنراتور در کمتر از ولتاژ نامی ثابت می‌شود. برای جلوگیری از بروز این مشکل به هنگام راهاندازی مقدار مقاومت تنظیم جریان تحریک R_{adj} را در حداقل مقدار خود یعنی صفر قرار می‌دهند.

۵ - سرعت گردش رتور کمتر از سرعت نامی باشد. در این شرایط نیروی محرکه کمتری در سیم‌پیچی آرمیچر القا می‌شود و ولتاژ ژنراتور در کمتر از ولتاژ نامی ثابت خواهد شد. برای جلوگیری از بروز این اشکال سرعت گردش محرک را افزایش می‌دهند تا به سرعت نامی برسد.

۱۴ - ۳ - بهره‌برداری

پس از راهاندازی ژنراتور شنت با بستن کلید S شکل (۲۳ - ۳) بار به ژنراتور متصل خواهد شد و ژنراتور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. با اتصال بار به ژنراتور ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T کاهش می‌یابد. برای تنظیم ولتاژ، مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک R_{adj} را کم می‌کنند تا جریان تحریک افزایش یابد و ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T به مقدار نامی تشییت شود. بدیهی است با قطع بار، ولتاژ پایانه‌های ژنراتور افزایش می‌یابد که به منظور کاهش آن، مقدار R_{adj} را زیاد می‌کنند تا در اثر کاهش جریان تحریک ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T کاهش بیابد. این تنظیم‌ها در محدوده مقادیر نامی امکان‌پذیر است.

حل:
از رابطه (۳ - ۲۰) جریان مدار تحریک I_F به دست می آید.

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_{adj}} = \frac{200}{125 + 75} = 1 [A]$$

و از رابطه (۳ - ۲۲) جریان بار I_L به دست خواهد آمد.

$$I_L = \frac{P_{out}}{V_T} = \frac{5 \times 10^3}{200} = 25 [A]$$

از رابطه (۳ - ۱۹) جریان آرمیچر I_A به دست می آید.

$$KCL) - I_A + I_F + I_L = 0$$

$$-I_A + 1 + 25 = 0$$

$$I_A = 26 [A]$$

از رابطه (۳ - ۲۱) نیروی محرکه القایی آرمیچر به دست می آید.

$$I_A = \frac{E_A - V_T}{R_A}$$

$$26 = \frac{E_A - 200}{0.5}$$

$$26 \times 0.5 = E_A - 200$$

$$E_A = 200 + 26 \times 0.5 = 213 [V]$$

جریان مدار آرمیچر I_A از محل E_A بسوی V_T جاری است پس $E_A > V_T$ و خواهیم داشت.

$$I_A = \frac{E_A - V_T}{R_A} \quad (3-21)$$

از رابطه I_L جریان $P_{out} = V_T \cdot I_L$ به دست می آید.

$$I_L = \frac{P_{out}}{V_T} \quad (3-22)$$

تلفات تحریک از رابطه (۳ - ۱۳) و تلفات آرمیچر از رابطه (۳ - ۱۴) به دست می آید.


$$P_F = (R_F + R_{adj}) I_F^2$$

$$P_A = R_A I_A^2$$

مثال ۸ - ۳ - ژنراتور شنت 5 kW ، 200 V با مدار معادل الکتریکی مطابق شکل (۳ - ۲۵) در نظر است. مطلوب است:

الف - جریان آرمیچر I_A

ب - نیروی محرکه القایی آرمیچر

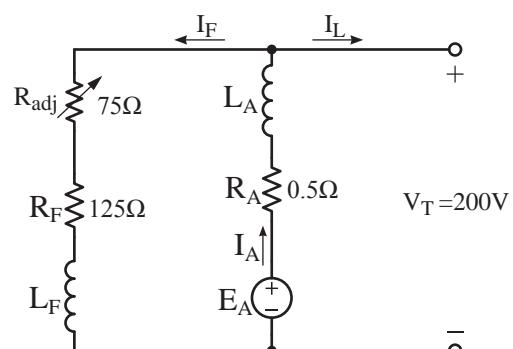

شکل ۳ - ۲۵

$$KCL) - I_A + I_F + I_L = 0$$

$$-\frac{140 - V_T}{1} + \frac{V_T}{30} + 16 = 0$$

- مخرج مشترک می‌گیریم.

$$\frac{-4200 + 30V_T + V_T + 480}{30} = 0$$

$$31V_T - 3720 = 0$$

$$V_T = \frac{3720}{31} = 120 [V]$$

- اکنون با محاسبه V_T مقادیر جریان‌های I_A و I_F را از روابط (۲۰ - ۳) و (۲۱ - ۳) به دست می‌آید.

$$I_A = \frac{E_A - V_T}{R_A} = \frac{140 - 120}{1} = 20 [A]$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_{adj}} = \frac{120}{30 + 0} = 4 [A]$$

- از رابطه (۱۳ - ۳) تلفات تحریک و از رابطه (۱۴ - ۳) تلفات آرمیچر به دست می‌آید.

$$P_F = (R_F + R_{adj})I_F^2 = (30 + 0) \times 4^2 = 480 [W]$$

$$P_A = R_A I_A^2 = 1 \times 20^2 = 400 [W]$$

پرسش ۵

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - در ژنراتور شنت مدار تحریک با مدار آرمیچر به صورت اتصال داده می‌شود و بین آنها برقرار می‌باشد.

۲ - سیم پیچی تحریک بر روی قرار داده

مثال ۹ - ۳ - کمیت‌های الکتریکی ژنراتور شنت

به شرح زیر است:

$$E_A = 140 [A], R_A = 1 [\Omega], R_F = 30 [\Omega]$$

$$I_L = 16 [A], R_{adj} = 0 [\Omega]$$

مطلوب است:


الف - ولتاژ ترمینال ژنراتور

ب - تلفات مسی آرمیچر و تحریک

حل:

- مدار معادل الکتریکی ژنراتور تحریک موازی را

رسم می‌کنیم و کمیت‌های آن را می‌نویسیم.

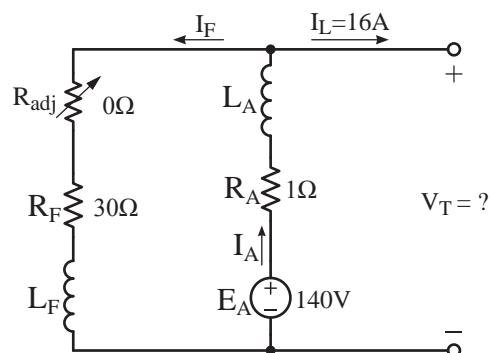

- رابطه (۲۰ - ۳) را برای جریان تحریک می‌نویسیم.

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_{adj}} = \frac{V_T}{30 + 0} = \frac{V_T}{30}$$

- رابطه (۲۱ - ۳) را برای جریان آرمیچر می‌نویسیم.

$$I_A = \frac{E_A - V_T}{R_A} = \frac{140 - V_T}{1}$$

- برای گره مدار تحریک و آرمیچر KCL می‌نویسیم. و مقادیر I_A , I_F و I_L را جایگزین می‌کنیم.

شده است.

- ۷ - چرا جهت جریان آرمیچر از سوی نیروی محرکه القایی E_A به سمت ترمینال‌های ژنراتور شنت است؟

تمرین ۴ - ۳

- ۱ - ژنراتور شنت با جریان تحریک $2A$ و آرمیچر A مفروض است. مقاومت مدار تحریک و تنظیم‌کننده جریان تحریک روی هم 10Ω می‌باشد. اگر مقاومت سیم‌پیچی آرمیچر 5Ω باشد مطلوب است:

الف - ولتاژ ترمینال‌های ژنراتور

ب - توان خروجی ژنراتور

پ - نیروی محرکه القایی آرمیچر

- ۲ - ژنراتور شنت $200V$ با راندمان $4kW$ مفروض است. مقاومت مدار آرمیچر 2Ω و مدار تحریک Ω است. مطلوب است:

الف - نیروی محرکه القایی آرمیچر

ب - توان تبدیل شده

پ - تلفات ثابت

- ۳ - ژنراتور شنت توسط محرک با توان 10 اسب بخار گردانده می‌شود و ژنراتور ولتاژ $V = 500$ و جریان $A = 12$ به بار می‌دهد، اگر مقاومت مدار تحریک $\Omega = 500$ و آرمیچر $= 2\Omega$ باشد. مطلوب است:

الف - بازده ژنراتور

ب - تلفات مسی

پ - تلفات ثابت

- ۴ - مقاومت مدار تحریک و آرمیچر یک ژنراتور شنت به ترتیب 200Ω و 10Ω می‌باشد. اگر تلفات سیم‌پیچ تحریک $W = 800$ و تلفات سیم‌پیچ آرمیچر

۳ - برای اندازه‌گیری جریان تحریک از و برای اندازه‌گیری ولتاژ پایانه‌های ماشین از استفاده می‌شود.

پرسش‌های صحیح غلط

- ۱ - سیم‌پیچی تحریک شنت با تعداد دور کم برای جریان زیاد طراحی شده است.

صحیح غلط

- ۲ - از مقاومت متغیر R_{adj} برای تنظیم جریان تحریک استفاده می‌شود.

صحیح غلط

- ۳ - روش متداول اندازه‌گیری اثرات مغناطیسی استفاده از منحنی مشخصه‌های ژنراتور است.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

- ۱ - طرح ساختمانی ژنراتور شنت شکل (۳ - ۲۳) را توضیح دهید.

۲ - نحوه راهاندازی ژنراتور شنت را بنویسید.

- ۳ - برای راهاندازی ژنراتور شنت چه نکاتی باید رعایت شود؟

- ۴ - در صورتی که پس‌ماند مغناطیسی قطب‌های ژنراتور شنت از بین بود چه باید کرد؟

- ۵ - ژنراتور شنت به هنگام راهاندازی بر عکس گردانده شده است. اکنون برای راهاندازی صحیح آن چه باید کرد؟

- ۶ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور شنت رارسم کنید

مطابق آنچه که در قسمت ۱۰ - ۳ توضیح داده شد

آزمایش بی‌باری را انجام می‌دهند.


منحنی مشخصه بی‌باری ژنراتور شنت مشابه منحنی مشخصه بی‌باری ژنراتور تحریک مستقل است.

۱۷ - ۳ - منحنی مشخصه بارداری ژنراتور

شنت

منحنی مشخصه بارداری از آزمایش بارداری به دست می‌آید و هدف تعیین تأثیر جریان بار I_L بر ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T در سرعت n ثابت و جریان تحریک I_F ثابت است.

برای انجام آزمایش بارداری، ژنراتور شنت را مطابق مدار الکتریکی شکل (۲۶ - ۳) اتصال می‌دهند.

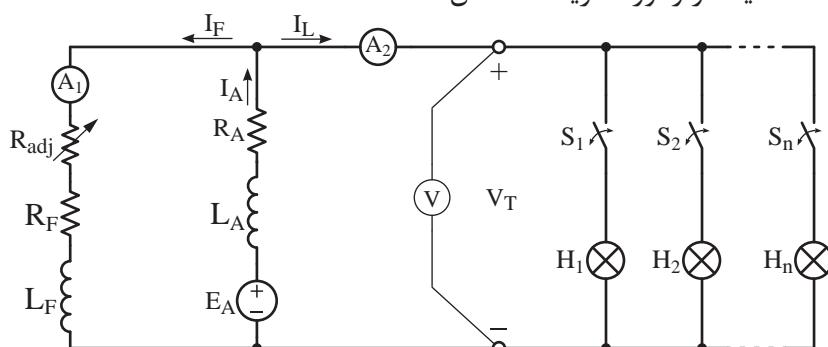

شکل ۲۶ - ۳ - مدار الکتریکی آزمایش بارداری ژنراتور شنت

می‌آید.

$$I_A = \frac{E_A - V_T}{R_A}$$

$$R_A I_A = E_A - V_T$$

$$V_T = E_A - R_A I_A \quad (3-23)$$

در آزمایش بارداری سرعت و جریان تحریک ثابت نگه داشته می‌شوند. لذا نیروی محرکه القایی E_A

۱۰۰۰ W باشد مطلوب است:

الف - جریان آرمیچر و بار

ب - نیروی محرکه القایی آرمیچر

پ - بازده ژنراتور در صورتی که تلفات

ثابت W ۱۵۰۰ باشد.

۱۶ - ۳ - منحنی مشخصه بی‌باری ژنراتور

شنت

منحنی مشخصه بی‌باری از آزمایش بی‌باری به دست می‌آید و هدف تعیین تأثیر جریان تحریک I_F بر نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A در سرعت ثابت است. برای انجام آزمایش بی‌باری ژنراتور شنت، ابتدا مدار سیم‌پیچی تحریک را از مدار سیم‌پیچی آرمیچر جدا می‌کنند. سپس مانند یک ژنراتور تحریک مستقل

آمپر متر A جریان تحریک I_F و آمپر متر A جریان بار I_L و ولت متر V ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T را نشان می‌دهند.


ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T از رابطه (۲۱ - ۳) به دست

تا جریان بار I_L به مقدار جریان نامی ژنراتور برسد. سپس روی یک دستگاه مختصات نقاط نشاندهنده مقدار V_T به ازای جریان بار I_L معینی را مشخص می‌نمایند. این نقاط را به یکدیگر وصل می‌کنند تا «منحنی مشخصه بارداری» ژنراتور شنت به دست آید.

جدول (۵ - ۳) نتیجه آزمایش بارداری ژنراتور شنت 1500 RPM و $5/5 \text{ A}$ در سرعت 200 V نشان می‌دهد. این همان ماشینی است که بر روی آن آزمایش بی‌باری و باداری در بخش ۱۱ - ۳ انجام شده است.

$I_L[\text{A}]$	۰	$۰/۸$	$۲/۴$	$۳/۸$	$۵/۵$
$V_T[\text{V}]$	۲۰۰	$۱۹۳/۵$	۱۸۹	۱۸۲	۱۷۰

جدول ۵ - ۳ نتیجه آزمایش بارداری ژنراتور شنت نقاط نشاندهنده مقدار هر ولتاژ به ازای جریان بار معین جدول (۵ - ۳) در شکل (۲۷ - ۳) نشان داده شده است. با اتصال نقاط به یکدیگر منحنی مشخصه بارداری ترسیم شده است.

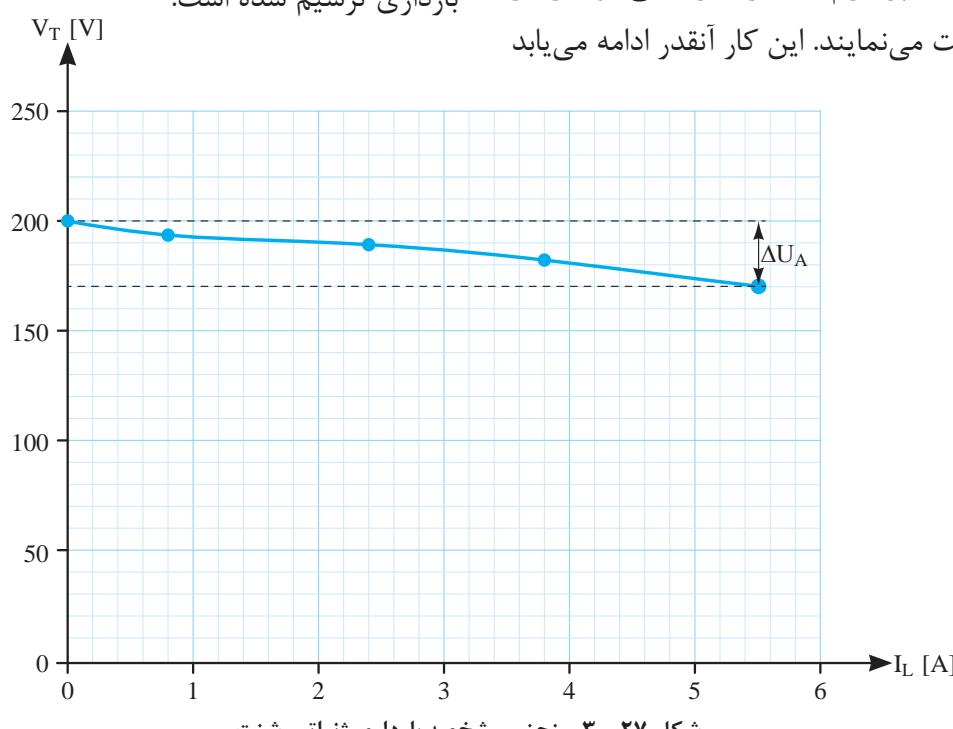

شکل ۲۷ - ۳ منحنی مشخصه بارداری ژنراتور شنت

مقداری ثابت خواهد داشت. جریان آرمیچر I_A متأثر از جریان بار I_L است. پس با توجه به رابطه (۳ - ۲۳) ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T تابعی از جریان بار I_L می‌باشد. در شکل (۳ - ۲۶) از لامپ‌های H_n تا H_1 به عنوان بار و از کلیدهای S_n تا S_1 برای اتصال آنها به پایانه‌های ژنراتور استفاده شده است.

۱۷ - ۳ - آزمایش بارداری

برای انجام آزمایش بارداری ابتدا رتور ژنراتور توسط محرک با سرعت ثابت گردانده می‌شود. سپس با کاهش مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک R_{adj} جریان تحریک را افزایش می‌دهند تا ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T به مقدار نامی برسد. اکنون کلیدهای S_n شکل (۳ - ۲۶) را به ترتیب می‌بندند و با روش کردن لامپ‌های H_n تا H_1 جریان بار I_L را طی چند مرحله افزایش می‌دهند و در هر مرحله مقادیر ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T که توسط ولتمتر V و جریان بار I_L که توسط آمپرmetر A اندازه‌گیری می‌شوند را در جدولی یادداشت می‌نمایند. این کار آنقدر ادامه می‌یابد

اهمی سیم‌پیچی آرمیچر $R_A I_A$ و اثرات مغناطیسی آرمیچر E بیشتر خواهد شد. این موضوع از مقایسه مثال‌های (۷ - ۴) و (۹ - ۴) کاملاً مشهود است.

ژنراتورهای شنت در شارژ باتری‌ها و تغذیه تحریک ژنراتورهای نیروگاه‌ها کاربرد دارند.

پرسش ۶ - ۳

۱ - نحوه انجام آزمایش بارداری ژنراتور شنت را شرح دهید.

۲ - هدف از انجام آزمایش بارداری را بنویسید.

۳ - بین ژنراتورهای شنت با ژنراتورهای تحریک مستقل از دیدگاه کاربرد، مقایسه‌ای انجام دهید.

۴ - کاربرد ژنراتور شنت را بنویسید.

تمرین ۵ - ۳

۱ - نتایج آزمایش بی‌باری و بارداری ژنراتور شنت $V_T = ۲۰۰$ V، $I_L = ۵$ A با مقاومت اهمی سیم‌پیچ آرمیچر $R_F = ۳۰$ Ω و سیم‌پیچ تحریک $R_A = ۰/۳$ Ω به شرح زیر است:

I_F [A]	۰/۲	۰/۴	۰/۶	۰/۸	۱	۱/۲	۱/۴	۱/۵
E_A [V]	۱۴۷	۲۷۸	۳۷۴	۴۲۵	۴۵۷	۴۸۵	۵۱۲	۵۲۳

I_L [A]	۰	۲۰	۳۰	۵۰	۷۰	۸۰	۱۰۰
V_T [V]	۴۵۰	۴۴۰	۴۳۳	۴۱۶	۳۹۳	۳۷۹	۳۴۶

مطلوب است:

- الف - جریان سیم‌پیچ تحریک و آرمیچر در بار نامی
ب - افت ولتاژ ناشی از اثرات مغناطیسی در بار نامی

فعالیت ۳ - ۳ - با استفاده از برنامه Excel نمودار مربوط به جدول (۵ - ۳) رارسم نمایید.

مثال ۹ - ۴ - منحنی مشخصه بارداری شکل (۳ - ۲۷) مربوط به ژنراتور شنت با مقاومت اهمی سیم‌پیچ آرمیچر $R_A = ۱/۲۵$ Ω است. به ازای جریان بار $I_L = ۵/۵$ A درصد تنظیم ولتاژ $V_R = \% ۵$ را به دست آورید.

حل:

با توجه به منحنی مشخصه بارداری به دست می‌آوریم:

$$I_L = ۰ \Rightarrow V_T = E_A = ۲۰۰ \text{ [V]}$$

$$I_L = ۵/۵ \text{ [A]} \Rightarrow V_T = ۱۷۰ \text{ [V]}$$

با توجه به رابطه (۳ - ۸) درصد تنظیم ولتاژ به دست می‌آید.

$$\% V_R = \frac{E_A - V_T}{V_T} \times 100$$

$$\% V_R = \frac{200 - 170}{170} \times 100 = \% 17$$

۱۸ - ۳ - کاربرد ژنراتور شنت

ژنراتور شنت بیش از ژنراتورهای تحریک مستقل کاربرد پیدا می‌کند زیرا به منبع ولتاژ مستقل برای تحریک احتیاج ندارد.

از طرفی سیم‌پیچی آرمیچر ژنراتورهای شنت، موظف به تأمین جریان بار I_L و جریان تحریک I_F است. بنابراین سیم‌پیچی آرمیچر ژنراتور شنت تحت جریان بیشتری نسبت به ژنراتور تحریک مستقل قرار می‌گیرد. به همین دلیل افت ولتاژ ناشی از مقاومت

۱۹-۳- ژنراتورهای جریان مستقیم با تحریک

سری




شکل ۲۹-۳ طرح ساختمانی ژنراتور سری

۲۰-۳- راهاندازی ژنراتور سری

برای راهاندازی ژنراتور سری کلید S شکل (۳-۲۹) را باز می‌گذارند. سپس رتور را با سرعت نامی به گردش درمی‌آورند تا فوران ناشی از پس‌ماند مغناطیسی قطب‌ها، نیروی محرکه القایی پس‌ماند E در سیم‌پیچی آرمیچر القا کند. در این لحظه ولتاژ پایانه‌های ژنراتور به حداقل مقدار خود که برابر نیروی محرکه القایی پس‌ماند E است می‌رسد. در این حال ژنراتور راهاندازی شده است و آماده برای اتصال به بار است.

ژنراتور جریان مستقیم با تحریک سری را به اختصار «ژنراتور سری»^۱ گویند. در ژنراتور سری مدار تحریک با مدار آرمیچر به صورت سری اتصال داده می‌شود و بین آنها ارتباط الکتریکی برقرار می‌باشد. نقشه اختصاری ژنراتور سری در شکل (۳-۲۸) نشان داده شده است.

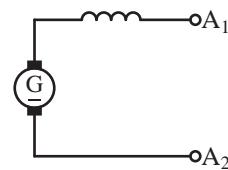


شکل ۳-۲۸ نقشه اختصاری ژنراتور سری

طرح ساختمانی ژنراتور سری در شکل (۳-۲۹) نشان داده شده است.

استاتور دارای قطب‌های برجسته می‌باشد. سیم‌پیچی تحریک بر روی قطب‌ها قرار داده شده است. این سیم‌پیچی با تعداد دور کم برای جریان زیاد به گونه‌ای طراحی می‌شود تا نیروی محرکه مغناطیسی ($\theta = NI$) مورد نیاز را تأمین نماید. سیم‌پیچی تحریک، سری با سیم‌پیچی آرمیچر اتصال داده شده است. لذا جریان سیم‌پیچی تحریک برابر جریان آرمیچر می‌باشد و ولتاژ سیم‌پیچی تحریک با عبور جریان آرمیچر از سیم‌پیچ تحریک تأمین می‌شود. مصرف کننده R_L توسط کلید S به ترمینال‌های A_1 و A_2 آرمیچر اتصال داده شده است. با بستن کلید S مقاومت بار و سیم‌پیچ تحریک با سیم‌پیچ آرمیچر به صورت سری در می‌آیند و از ولتاژ و جریان آرمیچر تغذیه می‌کنند. جریان این مدار سری توسط آمپرmetr V_T و ولتاژ پایانه‌های ماشین V توسط ولت‌متر V اندازه‌گیری می‌شود.

۲۱ - ۳ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور سری

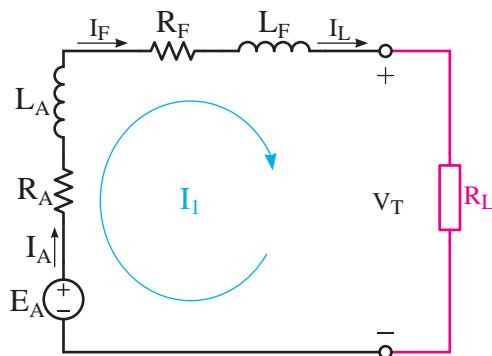محاسبه کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان و توان با استفاده از مدار معادل الکتریکی امکان‌پذیر است. در شکل (۳۰ - ۳) مدار الکتریکی معادل ژنراتور سری نشان داده شده است.



شکل (۳۰ - ۳) مدار الکتریکی معادل ژنراتور تحریک سری این مدار معادل نشان می‌دهد مدار سیم‌پیچی آرمیچر تحریک، به صورت سری با مدار سیم‌پیچی آرمیچر ارتباط داده شده است.

مدار الکتریکی ژنراتور سری با روش جریان حلقه یا روش‌های دیگر قابل تحلیل است. معمولاً در تحلیل مدار الکتریکی، اثرات مغناطیسی عکس‌العمل آرمیچر و کمتواسیون به دلیل پیچیدگی محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود. روش متداول اندازه‌گیری اثرات مغناطیسی استفاده از منحنی مشخصه‌های ژنراتور است.

با نوشتن KVL برای حلقه مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی‌های آرمیچر و تحریک معادل (۳ - ۲۳) به دست می‌آید.

$$\text{KVL}1) \quad -E_A + R_A I_L + R_F I_L + V_T = 0 \quad (3-24)$$

جریان حلقه I از محل جریان‌های I_A , I_F و I_L می‌گذرد و رابطه (۳ - ۲۵) به دست می‌آید.

پس از راهاندازی ژنراتور تحریک سری با بستن کلید S شکل (۳ - ۲۹) بار به پایانه‌های ژنراتور متصل خواهد شد و مدار سری شامل بار، سیم‌پیچی تحریک و سیم‌پیچی آرمیچر ایجاد می‌شود. نیروی محرکه القایی پسماند E سیم‌پیچی آرمیچر، جریان ضعیفی در مدار سری متتشکل از بار، سیم‌پیچی تحریک و سیم‌پیچی آرمیچر جاری می‌نماید. این جریان، فوران مغناطیسی قطب‌ها را افزایش می‌دهد تا نیروی محرکه القایی بیشتری در سیم‌پیچی آرمیچر القا شود. لذا ولتاژ پایانه‌های ژنراتور افزایش می‌یابد. با افزایش ولتاژ پایانه‌ها، جریان بار زیاد می‌شود. این جریان هنگام عبور از سیم‌پیچی تحریک فوران قطب‌ها را دوباره افزایش می‌دهد. این عمل آنقدر ادامه می‌یابد تا ولتاژ پایانه‌های ژنراتور ثابت شود.

۲ - ۲۰ - ۳ - شرایط راهاندازی

برخی موقع پس از به گردش در آوردن رتور ژنراتور سری و اتصال به بار، ژنراتور راهاندازی نمی‌شود و «ولتاژ‌گیری» نمی‌کند. عواملی که سبب عدم راهاندازی ژنراتور تحریک سری خواهند شد عبارت است از:

- ۱ - پسماند مغناطیسی در قطب‌ها وجود ندارد.
- ۲ - جهت جریان سیم‌پیچی تحریک صحیح نیست.
- ۳ - جهت گردش رتور صحیح نیست.
- ۴ - سرعت گردش رتور کمتر از سرعت نامی است. برای رفع اشکال ناشی از عوامل بالا مطابق آنچه که در بخش ۱ - ۱۴ - ۳ توضیح داده شد اقدام می‌شود.

KVL را طبق رابطه (۳ - ۲۴) برای جریان حلقه

I_1 می‌نویسیم:

$$KVL(1) \quad -E_A + R_A I_1 + R_F I_1 + V_T = 0$$

$$-E_A + 0/2(5) + 0/3(5) + 200 = 0$$

$$-E_A + 1+1/5 + 200 = 0$$

$$E_A = 202/5 [V]$$

مثال ۱۱ - ۳ - ژنراتور جریان مستقیم تحریک سری

با نیروی محرکه القایی آرمیچر V ۵۰ و ولتاژ ترمینال ۴۰ مفروض است. مقاومت مدار تحریک و آرمیچر


روی هم $\Omega/8$ است. مطلوب است:

الف - توان خروجی

ب - بازده در صورتی که تلفات ثابت W ۷۵ باشد.

حل:

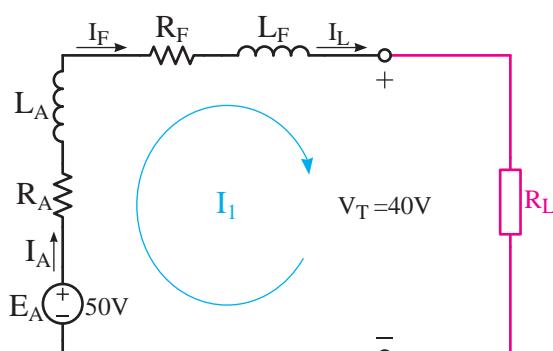- ابتدا مدار معادل الکتریکی ژنراتور تحریک سری را رسم می‌کنیم و کمیت‌های الکتریکی آن را می‌نویسیم و جریان حلقه I_1 را نشان می‌دهیم.



KVL را طبق رابطه (۳ - ۲۴) برای جریان حلقه

I_1 می‌نویسیم:

$$KVL(1) \quad -E_A + R_A I_1 + R_F I_1 + V_T = 0$$

$$I_A = I_F = I_L = I_1 \quad (3-25)$$

با توجه به رابطه (۳ - ۲۵) جریان I_1 را جایگزین I در رابطه (۳ - ۲۴) می‌شود.

$$-E_A + R_A I_L + R_F I_L + V_T = 0$$

از I_L فاکتور گرفته می‌شود و رابطه (۳ - ۲۶) به دست می‌آید.


$$-E_A + (R_A + R_F) I_L + V_T = 0$$

$$V_T = E_A - (R_A + R_F) I_L \quad (3-26)$$

مثال ۱۰ - ۳ - ژنراتور جریان مستقیم تحریک سری $1 kW$ ، $200 V$ با مدار معادل الکتریکی مطابق شکل (۳ - ۳۱) در نظر است. مطلوب است:

الف - جریان بار

ب - نیروی محرکه القایی آرمیچر

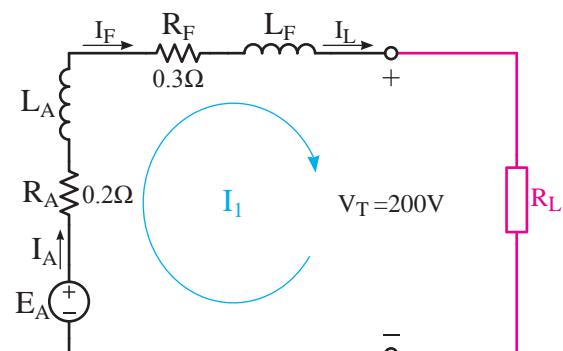

شکل ۳ - ۳۱

از رابطه (۳ - ۲۲) جریان بار به دست می‌آید.

$$I_L = \frac{P_{out}}{V_T} = \frac{1 \times 10^3}{200} = 5 [A]$$

از رابطه (۳ - ۲۵) خواهیم داشت:

$$I_A = I_F = I_L = I_1 = 5 [A]$$

- در ژنراتور تحریک سری طبق رابطه (۲۶ - ۳)، $I_A = I_F$ است. با جایگزینی I_A به جای I_F خواهیم داشت:

$$P_A + P_F = R_A I_A^r + R_F I_F^r$$

$$P_A + P_F = (R_A + R_F) I_A^r$$

$$P_A + P_F = (0/8)(12/5)^r = 125 [W]$$

- تلفات کل از رابطه (۳ - ۳) به دست می آید.

$$\Delta P = P_{mec} + P_{core} + P_a + P_F$$

$$\Delta P = 75 + 125 = 200 [W]$$

- توان ورودی از رابطه (۴ - ۳) به دست می آید.

$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

$$P_{in} = P_{out} + \Delta P$$

$$P_{in} = 500 + 200 = 700 [W]$$

- بازده از رابطه (۵ - ۳) به دست می آید.

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{500}{700} \times 100 = \% 71$$

پرسش ۷ - ۳

۱- طرح ساختمانی ژنراتور تحریک سری شکل (۳ - ۲۹) را توضیح دهید.

۲- نحوه راه اندازی ژنراتور تحریک سری را بنویسید.

۳- چه نکاتی را هنگام راه اندازی ژنراتور تحریک

- مقادیر R_A و R_F به صورت (۳ - ۲۴) داده شده است. بنابراین از جریان I_1 در رابطه (۳ - ۲۴) فاکتور می گیریم.

$$KVL) - E_A + (R_A + R_F) I_1 + V_T = 0$$

- مقادیر را جایگزین و مقدار جریان حلقه I_1 را به دست می آوریم.

$$-50 + (0/8) I_1 + 40 = 0$$

$$0/8 I_1 = 10$$

$$I_1 = 12/5 [A]$$

- جریان حلقه I_1 از محل جریان های I_L ، I_A و I_F

می گذرد و طبق رابطه (۲۵ - ۳) داریم:

$$I_A = I_F = I_L = I_1 = 12/5 [A]$$

- توان خروجی از رابطه (۲ - ۳) به دست می آید.

$$P_{out} = V_T \cdot I_L$$

$$P_{out} = 40 \times 12/5 = 500 [W]$$

- تلفات تحریک از رابطه (۲۶ - ۳) و تلفات آرمیچر

از رابطه (۱۴ - ۳) به دست می آید.

$$P_F = R_F I_F^r$$

$$P_A = R_A I_A^r$$

- تلفات مسی از حاصل جمع تلفات تحریک و آرمیچر به دست می آید.

$$P_A + P_F = R_A I_A^r + R_F I_F^r$$

- الف - نیروی محرکه القایی آرمیچر
- ب - سرعت ژنراتور در صورتی که فوران هر قطب ۲۱ mwb باشد.

۳ - ۲ - منحنی مشخصه بیباری ژنراتور سری


برای انجام آزمایش بیباری ژنراتور سری ابتدا مدار سیمپیچی تحریک را از مدار سیمپیچی آرمیچر جدا میکنند؛ سپس همانند یک ژنراتور تحریک مستقل مطابق آنچه در قسمت ۱۰ - ۳ توضیح داده شد آزمایش بیباری را انجام میدهند.

منحنی مشخصه بیباری ژنراتور سری مشابه منحنی مشخصه بیباری ژنراتور تحریک مستقل است.

۳ - ۳ - منحنی مشخصه بارداری ژنراتور سری

منحنی مشخصه بارداری ژنراتور تحریک سری از آزمایش بارداری به دست میآید و هدف تعیین تأثیر جریان بار I_L بر ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T در سرعت n ثابت است.

برای انجام آزمایش بارداری، ژنراتور تحریک سری را مطابق مدار الکتریکی شکل (۳ - ۳) اتصال میدهند.

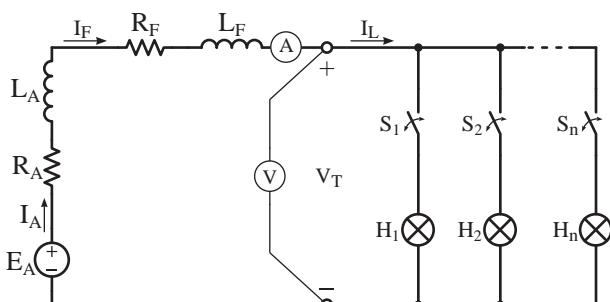

شکل ۳ - ۳ مدار الکتریکی آزمایش بارداری ژنراتور تحریک سری

سری باید رعایت کرد؟

- ۴ - چرا به هنگام راهاندازی ژنراتورهای تحریک سری، قطبها باید پسماند مغناطیسی داشته باشند؟
- ۵ - مدار معادل الکتریکی ژنراتور تحریک سری را رسم کنید و کمیت‌های الکتریکی آن را معرفی کنید.
- ۶ - در ژنراتور تحریک سری چرا ولتاژ پایانه‌ها V_T کوچک‌تر از نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A است؟

تمرین ۶ - ۳

- ۱ - یک ژنراتور جریان مستقیم تحریک سری ۱۰ kW که جریان تحریک آن ۱۰ A است دارای ۶۵۰ و تلفات آهنی ۵۰ و مقاومت سیمپیچی آرمیچر 3Ω و سیمپیچی تحریک سری $3/5\Omega$ میباشد. مطلوب است:

الف - تلفات کل

ب - توان ورودی ژنراتور

پ - توان الکترومغناطیسی

ت - نیروی محرکه القایی آرمیچر

- ۲ - یک ژنراتور تحریک سری ۱۲kW بازده ۸۰٪ دارای مقاومت آرمیچر 2Ω و تحریک $0/3\Omega$ میباشد. مطلوب است:

الف - تلفات مسی ژنراتور

ب - تلفات ثابت ژنراتور

- ۳ - یک ژنراتور سری ۲۰۰۰ V دارای ۱۵۰ A قطب میباشد. سیمپیچی آرمیچر دارای ۶۰۰ هادی و به صورت حلقوی ساده سیم‌بندی شده است. اگر مقاومت آرمیچر و تحریک به ترتیب 4Ω و 2Ω باشد مطلوب است:

افزایش می‌دهند و در هر مرحله مقادیر ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T که توسط ولتمتر V و جریان بار I_L که توسط آمپر متر A اندازه‌گیری می‌شوند را در جدولی یادداشت می‌کنند. این کار آن قدر ادامه می‌یابد تا جریان بار I_L به مقدار جریان نامی ژنراتور برسد.

سپس روی یک دستگاه مختصات نقاط نشان دهنده مقدار V_T به ازای هر جریان بار I_L معینی را مشخص می‌کنند؛ این نقاط را به یکدیگر وصل می‌کنند تا «منحنی مشخصه بارداری» ژنراتور سری به دست آید. جدول (۶ - ۳) نتیجه آزمایش بارداری ژنراتور سری ۱۵۰۰ RPM، ۱۹۵ A، ۵/۵ و ۳۵ V را در سرعت ۱۵۰۰ نشان می‌دهد.

$I_L [A]$	۰	$۰/۲$	$۰/۳$	$۰/۸$	۱	$۱/۳$	$۱/۶$	$۱/۸$	$۲/۲$	$۳/۱$	$۴/۱$	$۵/۲$
$V_T [V]$	۱۵/۶	۱۵/۶	۱۶	۱۶/۵	۱۷/۲	۱۸/۲	۱۹/۳	۲۰/۳	۲۱/۴	۲۵	۲۹	۳۵

جدول (۶ - ۳) نتیجه آزمایش بارداری ژنراتور سری


است. با اتصال نقاط به یکدیگر منحنی مشخصه بارداری ترسیم شده است.

آمپر متر A جریان مدار سری شامل سیم پیچی آرمیچر، تحریک و بار و ولتمتر V ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T را نشان می‌دهند. از لامپ‌های H_n تا S_n برای اتصال آنها به پایانه‌های ژنراتور استفاده شده است.

۱ - ۲۳ - ۳ - آزمایش بارداری

برای انجام آزمایش بارداری پس از برقراری شرایط راهاندازی، رتور ژنراتور توسط محرک با سرعت ثابت گردانده می‌شود. سپس کلیدهای S_n شکل (۳ - ۳۲) را به ترتیب می‌بندند و با روشن کردن لامپ‌های H_n تا I_L جریان بار I_L را طی چند مرحله

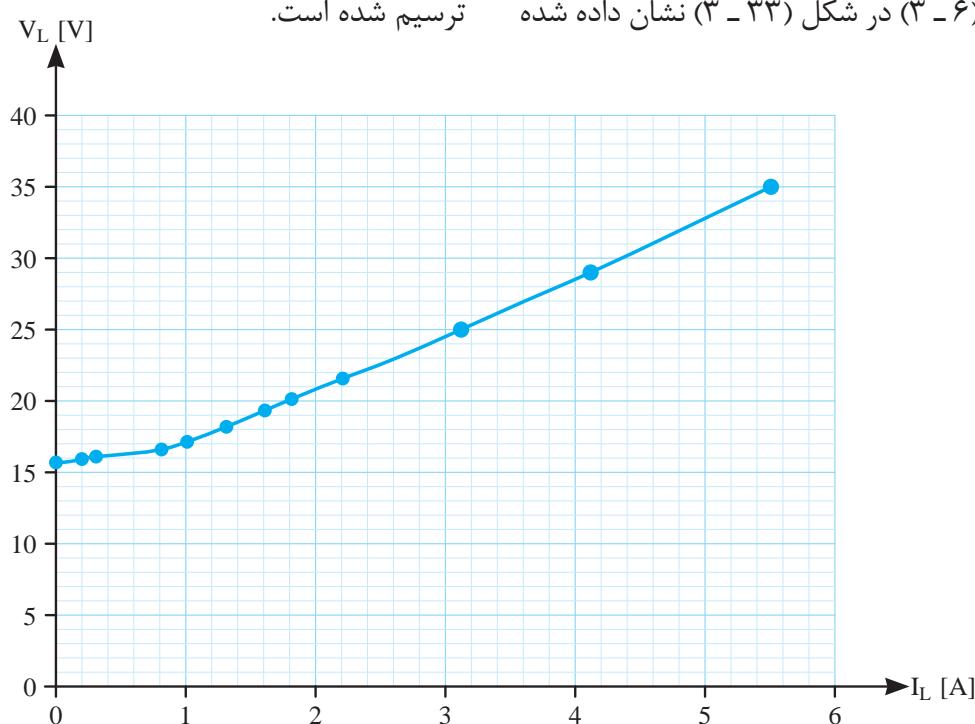نقاط نشان دهنده مقدار هر ولتاژ به ازای جریان بار معین جدول (۶ - ۳) در شکل (۳ - ۳۳) نشان داده شده



شکل (۳ - ۳) منحنی مشخصه بارداری ژنراتور تحریک سری

آرمیچر $R_A = 1/25 \Omega$ و مقاومت سیم پیچی تحریک باشد، مطلوب است:

الف - افت ولتاژ ناشی از اثرات مغناطیسی آرمیچر در بارنامی

ب - درصد تنظیم ولتاژ در بارنامی

$I_F [A]$	۰	$۰/۳$	$۰/۸$	$۱/۴$	$۲/۳$	$۳/۱$	۴	$۴/۸$	$۵/۵$
$E_A [V]$	$۱۵/۶$	$۱۷/۵$	$۱۹/۹$	$۲۲/۵$	$۲۶/۷$	۳۱	$۳۶/۷$	$۴۱/۱$	$۴۶/۶$


جدول ۷ - نتیجه آزمایش بی باری ژنراتور سری

فعالیت ۴ - ۳ - با استفاده از برنامه Excel نمودار مربوط به جدول (۶ - ۳) رسم نمایید.

مثال ۱۲ - ۳ - جدول (۷ - ۳) نتایج آزمایش بی باری ژنراتور سری $W_{۱۹۵} A_{۵/۵} V_{۳۵} \Omega_{۵/۵}$ را در سرعت $1500 RPM$ نشان می دهد. اگر مقاومت سیم پیچی

حل:

با توجه به نتایج جدول (۷ - ۳) و جدول (۶ - ۳) منحنی مشخصه بی باری و بارداری را در کنار یکدیگر مطابق شکل (۳۴ - ۳) رسم می کنیم.

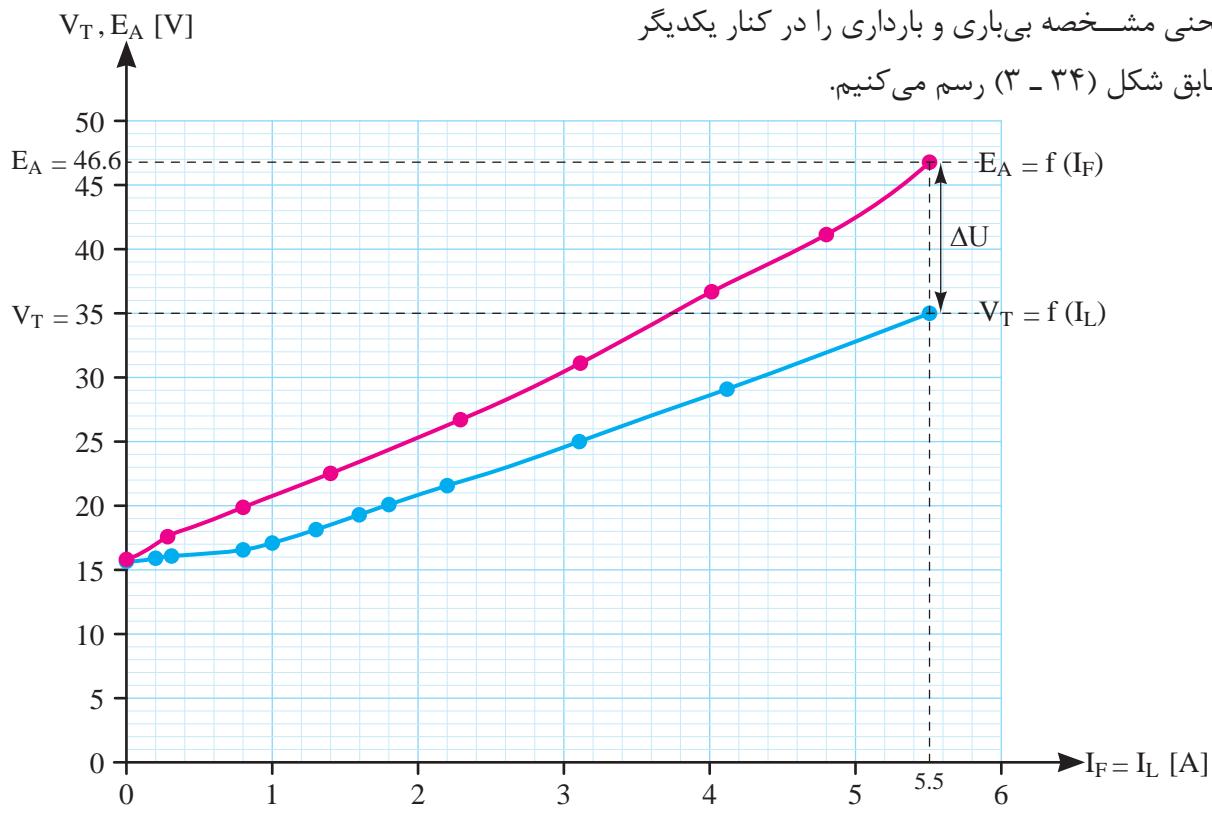

شکل ۳ - ۳۴

- اختلاف میان منحنی مشخصه بی باری و بارداری ژنراتور تحریک سری نشان دهنده افت ولتاژ آرمیچر به دست می آید.

$$E_A = 46.6 [V]$$

$$V_T = 35 [V]$$

- اختلاف میان منحنی مشخصه بی باری و بارداری ژنراتور تحریک سری نشان دهنده افت ولتاژ آرمیچر $I_L = 5/5 A$ است. به ازای جریان نامی ژنراتور E_A از منحنی مقدار نیروی حرکه القایی آرمیچر E_A را محاسبه کنید.

پرسش ۳-۸

- ۱ - نحوه انجام آزمایش بارداری ژنراتور تحریک سری را با رسم شکل شرح دهید.
- ۲ - هدف از انجام آزمایش بارداری را بنویسید.
- ۳ - آیا استفاده از ژنراتور تحریک سری برای مصارف روشنایی مناسب است؟ چرا؟
- ۴ - آیا برای ژنراتور سری کاربردی وجود دارد؟ چرا؟
- ۵ - با توجه به منحنی مشخصه بارداری ژنراتورهای تحریک موازی و تحریک سری بین آنها مقایسه‌ای انجام دهید.

تمرین ۳

- ۱ - نتایج آزمایش بی‌باری و بارداری ژنراتور تحریک سری $V_A = 120$ ، $I_A = 6$ با مقاومت اهمی سیم‌پیچی آرمیچر $\Omega_L = 7\Omega$ و سیم‌پیچی تحریک $\Omega_F = 5\Omega$ به شرح زیر است:

$I_F = I_L [A]$	۰	۲۰	۴۰	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۲۰
$E_A [V]$	۴	۱۲	۲۷	۵۰	۷۰	۸۰	۷۹
$V_T [V]$	۴	۱۰	۲۰	۳۸	۵۵	۶۰	۵۹

الف - رسم منحنی مشخصه بی‌باری و بارداری

- ب - افت ولتاژ ناشی از اثرات مغناطیسی در بار نامی

- از رابطه (۳-۱۸) افت ولتاژ آرمیچر به دست می‌آید.

$$\Delta U_A = E_A - V_T$$

$$\Delta U_A = 46/6 - 35 = 11/6 [V]$$

- در ژنراتورهای تحریک سری افت ولتاژ آرمیچر شامل افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی سیم‌پیچی آرمیچر $R_A I_L$ و افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی سیم‌پیچی تحریک $R_F I_L$ و افت ولتاژ ناشی از اثرات مغناطیسی آرمیچر ϵ می‌باشد (رابطه ۳-۲۷).

$$\Delta U_A = R_A I_L + R_F I_L + \epsilon \quad (3-27)$$

$$\Delta U_A = (R_A + R_F) I_L + \epsilon$$

$$11/6 = (1/25 + 0/3) \times 5/5 + \epsilon$$

$$11/6 = 8/525 + \epsilon$$

$$\epsilon = 3/075 [V]$$

- درصد تنظیم ولتاژ از رابطه (۳-۸) به دست می‌آید.

$$\% V_R = \frac{E_A - V_T}{V_T} \times 100$$

$$\% V_R = \frac{46/6 - 35}{35} \times 100 = \% 33$$


۳-۲۴ - کاربرد ژنراتور سری

منحنی مشخصه بارداری ژنراتور سری عدم پایداری ولتاژ پایانه‌های آن را به ازای تغییر بار به خوبی نشان می‌دهد. پر واضح است چنین ژنراتوری منبع ولتاژ ثابت خوبی نیست و از درصد تنظیم ولتاژ بالایی برخوردار است. لذا برای ژنراتور تحریک سری به دلیل عدم پایداری ولتاژ، کاربردی تعریف نشده است.

ژنراتورهای کمپوند با توجه به نحوه اتصال سیم‌پیچی‌های تحریک شنت و سری با مدار سیم‌پیچی آرمیچر در چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

۱ - ۲۵ - ۳ - ژنراتور کمپوند اضافی

اگر سیم‌پیچی‌های تحریک شنت و سری به گونه‌ای با مدار سیم‌پیچی آرمیچر ارتباط داده شوند تا جریان آنها هم جهت باشد به‌طوری که فوران ناشی از سیم‌پیچی تحریک سری φ_s به فوران ناشی از سیم‌پیچی تحریک شنت φ_{sh} اضافه شود در این صورت ژنراتور را «کمپوند اضافی» گویند (شکل ۳۶ - ۳).

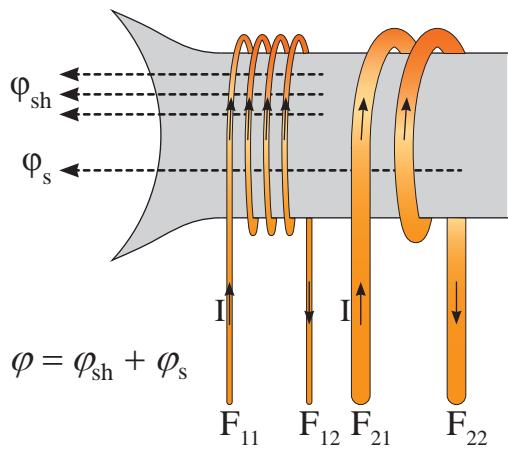

شکل ۳۶ - ۳ - قطب ژنراتور کمپوند اضافی

۱ - ۲۵ - ۳ - ژنراتور کمپوند نقصانی

اگر سیم‌پیچی تحریک شنت و سری به گونه‌ای با مدار سیم‌پیچی آرمیچر ارتباط داده شوند تا جریان آنها هم جهت نباشد به‌طوری که فوران ناشی از سیم‌پیچی تحریک سری φ_s از فوران ناشی از سیم‌پیچی تحریک شنت φ_{sh} کم شود، در این صورت ژنراتور را «کمپوند نقصانی» گویند (شکل ۳۷ - ۳).

۳ - ۲۵ - ژنراتورهای جریان مستقیم با تحریک

کمپوند

ژنراتور جریان مستقیم با تحریک کمپوند را به اختصار «ژنراتور کمپوند^۱» گویند. طرح ساختمانی ژنراتور کمپوند در شکل (۳۵ - ۳) نشان داده شده است.




شکل ۳۵ - ۳ - طرح ساختمانی ژنراتور کمپوند

استاتور دارای قطب‌های برجسته می‌باشد. بر روی قطب‌ها دو سیم‌پیچی تحریک قرار داده شده است. فوران قطب‌ها از ترکیب فوران هر دو سیم‌پیچی تحریک به‌دست خواهد آمد.

یکی از سیم‌پیچی‌های تحریک از سیمی با قطر کم و تعداد دور زیاد برای جریان کم طراحی شده است و مناسب موازی شدن با مدار آرمیچر است. این سیم‌پیچی را «تحریک شنت» گویند. سیم‌پیچی تحریک دیگر از سیمی با قطر زیاد و تعداد دور کم برای جریان زیاد طراحی شده است و مناسب سری شدن با مدار آرمیچر است. این سیم‌پیچی را «تحریک سری» گویند.


شنت کوتاه با توجه به جهت فوران‌های تحریک شنت و کوتاه می‌تواند از نوع «اضافی» یا «نقصانی» باشد.

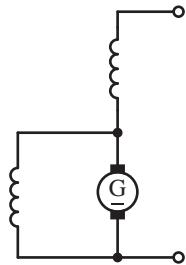

شکل ۳۹ - ۳ نقشه اختصاری ژنراتور کمپوند با شنت کوتاه


۲۶ - ۳ مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند

مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند در شکل (۴۰ - ۳) نشان داده شده است.

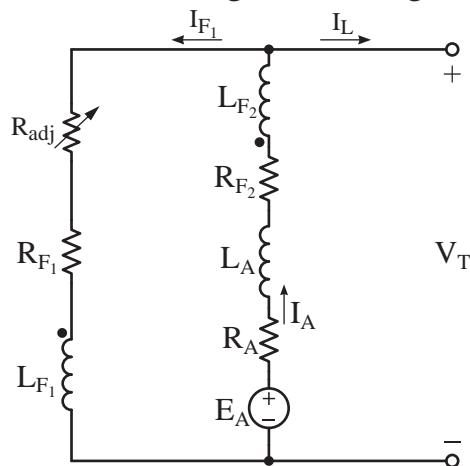

شکل ۴۰ - ۳ مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند


سر سیم‌پیچی‌های تحریک سری و شنت با « نقطه مشخص شده است. «طبق قرارداد جریانی که از سر سیم‌پیچی تحریک وارد شود فوران مغناطیسی مثبت ایجاد می‌کند». جریان مدارهای تحریک سری و شنت از سرهای نقطه‌دار وارد می‌شوند. بنابراین فوران آنها مثبت و با یکدیگر هم جهت هستند و با هم جمع می‌شوند. پس ژنراتور کمپوند اضافی است.

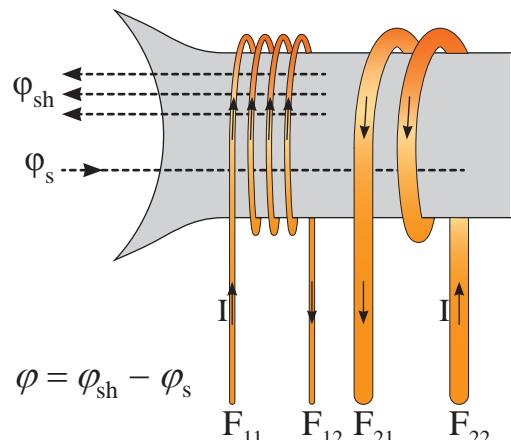

شکل ۳۷ - ۳ قطب ژنراتور کمپوند نقصانی

۲۵ - ۳ ژنراتور کمپوند با شنت بلند

اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک سری و سپس به سیم‌پیچی تحریک شنت مطابق نقشه اختصاری شکل (۳۸ - ۳) ارتباط داده شود، ژنراتور را «کمپوند با شنت بلند» می‌نامند.

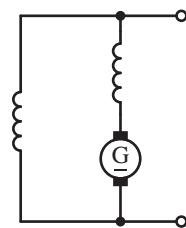

شکل ۳۸ - ۳ نقشه اختصاری ژنراتور کمپوند با شنت بلند

ژنراتور کمپوند با شنت بلند با توجه به جهت فوران‌های تحریک شنت و سری می‌تواند از نوع «اضافی» یا «نقصانی» باشد.

۲۵ - ۴ ژنراتور کمپوند با شنت کوتاه

اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک شنت و سپس به سیم‌پیچی تحریک سری مطابق نقشه اختصاری شکل (۳۹ - ۳) ارتباط داده شود ژنراتور را «کمپوند با شنت کوتاه» می‌نامند. ژنراتور کمپوند با

مثال ۱۳ - ۳ - ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند $R_{F_1} + R_{adj} = 400 \Omega$, $200 A$, $200 V$ با مشخصات $10 A$, 200Ω و $R_A = 0/2 [\Omega]$ مطابق شکل (۴۱) مفروض است. مطلوب است محاسبه نیروی حرکه القایی آرمیچر.

حل:

- از رابطه (۲۰ - ۳) جریان تحریک موازی به دست می‌آید.

$$I_{F_1} = \frac{V_T}{R_{F_1} + R_{adj}} = \frac{200}{400} = 0/5 [A]$$

- از رابطه (۱۹ - ۳) جریان آرمیچر به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} KCL) \quad & -I_A + I_{F_1} + I_L = 0 \\ & -I_A + 10 + 0/5 = 0 \end{aligned}$$

$$I_A = 10/5 [A]$$

- از رابطه (۲۱ - ۳) نیروی حرکه القایی آرمیچر به دست می‌آید. E_A

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{E_A - V_T}{R_A + R_{F_1}} \\ 10/5 &= \frac{E_A - 200}{0/2 + 0/3} \\ 10/5(0/2 + 0/3) &= E_A - 200 \\ E_A &= 200 + 10/5(0/2 + 0/3) = 205/25 [A] \end{aligned}$$

مدار معادل الکتریکی ژنراتور کمپوند با شنت بلند با روش پتانسیل گره یا روش‌های دیگر و صرف نظر از اثرات مغناطیسی تحلیل می‌شود.

- با نوشتен KCL برای گره مدار تحریک و آرمیچر معادله (۱۹ - ۳) به دست می‌آید:

$$KCL) \quad -I_A + I_{F_1} + I_L = 0$$

- با به کار بردن قوانین اهم مقادیر جریان‌های I_{F_1} و I_A طبق روابط (۲۰ - ۳) و (۲۱ - ۳) به دست خواهد آمد:

$$I_{F_1} = \frac{V_T}{R_{F_1} + R_{adj}}$$

$$I_A = \frac{E_A - V_T}{R_A + R_{F_1}}$$

- از رابطه (۲۲ - ۳) جریان I_L به دست می‌آید.

$$I_L = \frac{P_{out}}{V_T}$$

- تلفات تحریک موازی از رابطه (۱۳ - ۳) و تلفات آرمیچر از رابطه (۱۴ - ۳) به دست می‌آید.

$$P_{F_1} = (R_{F_1} + R_{adj}) I_{F_1}$$

$$P_A = R_A I_A$$

- تلفات تحریک سری از رابطه (۲۶ - ۳) به دست می‌آید.

$$P_{F_1} = R_{F_1} I_A$$

- از رابطه (۵ - ۳) توان ورودی P_{in} به دست می‌آید.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{4}{0.8} = 5 \text{ [kw]}$$

- از رابطه (۴ - ۳) تلفات کل به دست می‌آید.


$$\Delta P = P_{in} - P_{out} = 5 - 4 = 1 \text{ [kw]} \text{ یا } 1000 \text{ [W]}$$

- از رابطه (۳ - ۳) تلفات هسته و مکانیکی به دست می‌آید.

$$\begin{aligned}\Delta P &= P_{mis} + P_{core} + P_A + P_{F_1} + P_{F_2} \\ 1000 &= (P_{mis} + P_{core}) + 1234/8 + 529/2 + 2 \\ P_{mis} + P_{core} &= 1000 - 123/48 - 52/92 - 2 \\ P_{mis} + P_{core} &= 623/6 \text{ [W]}\end{aligned}$$

۲۷ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند اضافی با شنت کوتاه

مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند اضافی با شنت کوتاه در شکل (۴۱ - ۳) نشان داده شده است.

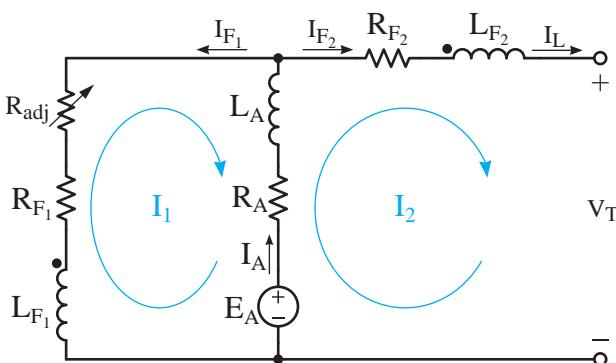

شکل ۴۱ - ۳ مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند اضافی با شنت کوتاه

مثال ۱۴ - ۳ - ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند، $V_T = 100 \text{ V}$ و بازده $\eta = 80\%$ مفروض است. اگر $R_A = 0.07 \Omega$ و $R_{F_1} = 0.03 \Omega$ ، $R_{F_2} = 50 \Omega$ باشد، مطلوب است:

الف - تلفات تحریک سری و شنت و تلفات آرمیچر

ب - تلفات مکانیکی و هسته روی هم حل:

- از رابطه (۲۲ - ۳) جریان بار I_L به دست می‌آید.

$$I_L = \frac{P_{out}}{V_T} = \frac{4 \times 10^3}{100} = 40 \text{ [A]}$$

- از رابطه (۲۰ - ۳) جریان تحریک موازی به دست می‌آید.

$$I_F = \frac{V_T}{R_{F_1} + R_{adj}} = \frac{100}{50} = 2 \text{ [A]}$$

- از رابطه (۱۹ - ۳) جریان آرمیچر به دست می‌آید.

$$\text{KCL)} \quad -I_A + I_{F_1} + I_L = 0$$

$$-I_A + 2 + 40 = 0$$

$$I_A = 42 \text{ [A]}$$

- از رابطه (۱۳ - ۳) تلفات تحریک شنت و از رابطه (۲۶ - ۳) تلفات تحریک سری به دست می‌آید.

$$P_{F_1} = (R_{F_1} + R_{adj}) I_{F_1} = (50) \times 2^2 = 200 \text{ [W]}$$

$$P_{F_2} = R_{F_2} I_A^2 = 0.03 \times 42^2 = 52/92 \text{ [W]}$$

- از رابطه (۱۴ - ۳) تلفات آرمیچر به دست می‌آید.

$$P_A = R_A I_A^2 = 0.07 \times 42^2 = 123/48 \text{ [W]}$$

با نوشتن KVL برای جریان حلقه‌های I_1 و I_2 معادلات (۳-۲۸) و (۳-۲۹) به دست می‌آید.

مدار معادل الکتریکی ژنراتور کمپوند اضافی با شنت کوتاه با روش جریان حلقه یا روش‌های دیگر و صرف نظر از اثرات مغناطیسی تحلیل می‌شود.

$$\text{KVL}1) \quad (R_{F_1} + R_{\text{adj}}) I_1 + R_A (I_1 - I_2) + E_A = 0 \quad (3-28)$$

$$\text{KVL}2) \quad -E_A + R_A (I_2 - I_1) + R_{F_2} I_2 + V_T = 0 \quad (3-29)$$

- از رابطه (۳-۲۸) خواهیم داشت:

$$\text{KVL}1) \quad R_{F_1} I_1 + R_A (I_1 - I_2) + E_A = 0$$

$$\text{KVL}1) \quad 108 I_1 + 1(I_1 - 8) + E_A = 0$$

$$\text{KVL}1) \quad 109 I_1 + E_A = 8$$

پس از حل معادلات (۳-۲۸) و (۳-۲۹) جریان حلقه‌های I_1 و I_2 به دست می‌آید و خواهیم داشت:

$$I_{F_1} = -I_1 \quad (3-30)$$

- از رابطه (۳-۲۹) خواهیم داشت:

$$\text{KVL}2) \quad -E_A + R_A (I_2 - I_1) + R_{F_2} I_2 + V_T = 0$$

$$\text{KVL}2) \quad -E_A + 1(8 - I_1) + 2 \times 8 + 200 = 0$$

$$\text{KVL}2) \quad -I_1 - E_A = -224$$

$$I_{F_2} = I_L = I_2 \quad (3-31)$$

$$I_A = -I_1 + I_2 \quad (3-32)$$

- معادلات ۱ و KVL۲ را در یک دستگاه قرار می‌دهیم:

$$\text{KVL}1) \quad 109 I_1 + E_A = 8$$

$$\text{KVL}2) \quad -I_1 - E_A = -224$$

مثال ۱۵-۳ - یک ژنراتور کمپوند اضافی با شنت کوتاه $V_T = 200$ V، $R_A = 1 \Omega$ ، $R_{F_2} = 2 \Omega$ و $R_{F_1} + R_{\text{adj}} = 108 \Omega$ مفروض است. مطلوب است:

الف - جریان آرمیچر

ب - نیروی محرکه القایی آرمیچر

حل:

- از رابطه (۳-۳۰) جریان تحریک شنت به دست می‌آید:

$$I_{F_1} = -I_1 = -(-2) = 2 \text{ [A]}$$

- از رابطه (۳-۳۰) جریان آرمیچر به دست می‌آید:

$$I_A = -I_1 + I_2 = -(-2) + 8 = 10 \text{ [A]}$$

- از رابطه ۱ KVL مقدار E_A به دست می‌آید:

$$I_L = \frac{P_{\text{out}}}{V_T} = \frac{1600}{200} = 8 \text{ [A]}$$

- از رابطه (۳-۳۱) در می‌یابیم:

$$I_L = I_{F_2} = I_2 = 8 \text{ [A]}$$

شده است. «طبق قرارداد جریانی که از سر نقطه‌دار سیم‌پیچی تحریک وارد شود فوران مغناطیسی مثبت ایجاد می‌کند و جریانی که از سر نقطه‌دار سیم‌پیچی تحریک خارج شود فوران منفی ایجاد می‌کند». جریان تحریک شنت از سر نقطه‌دار وارد و جریان تحریک سری از سر نقطه‌دار خارج می‌شوند. بنابراین فوران تحریک موازی مثبت و فوران تحریک سری منفی می‌شوند و فوران قطب‌ها از تفاصل آنها به دست می‌آید. پس ژنراتور «کمپوند نقصانی» است.

$$KVL(1) \quad 109I_s + E_A = \Lambda$$

$$109(-2) + E_A = \Lambda$$



$$E_A = 226[V]$$

۳ - ۲۸ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند

نقصانی

مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند نقصانی

با شنت کوتاه و بلند در شکل (۳ - ۴۲) نشان داده

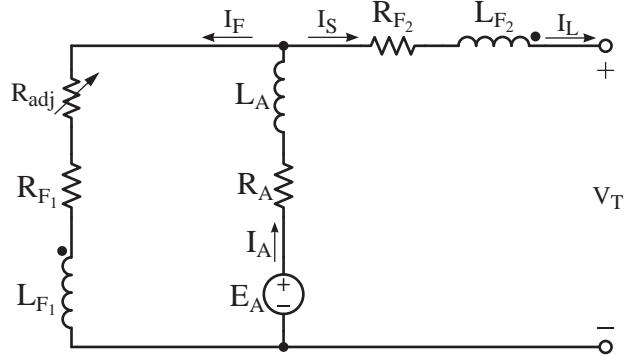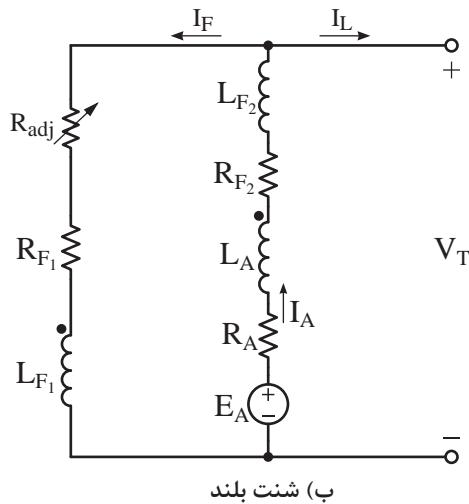

شکل ۴۲ - ۳ مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند نقصانی

پایانه‌های ژنراتور V_T جریان I_L را در بار R_L جاری می‌کند. جریان در سیم‌پیچی آرمیچر افت ولتاژهای ناشی از اثرات مغناطیسی Φ و مقاومت اهمی سیم‌پیچی آرمیچر $R_A I_A$ و در سیم‌پیچی تحریک سری افت ولتاژ $R_{F_2} I_{F_2}$ ایجاد می‌کند. افت ولتاژ باعث کاهش ولتاژ پایانه‌های ژنراتور می‌شود. از طرفی عبور جریان از سیم‌پیچی تحریک سری، فوران در قطب‌ها جاری نماید. فوران سیم‌پیچی تحریک سری به فوران سیم‌پیچی تحریک موازی اضافه می‌شود و فوران قطب‌ها زیاد خواهد شد. بنابراین نیروی محرکه بیشتری در

۳ - ۱۹ - راهاندازی و شرایط راهاندازی ژنراتور کمپوند

راهاندازی ژنراتور کمپوند مشابه توضیحات بخش ۱۴ - ۳ راهاندازی ژنراتور تحریک موازی است. شرایط راهاندازی آن نیز مطابق توضیحات بخش ۱ - ۱۴ می‌باشد.

۳ - ۳۰ - بهره‌برداری از ژنراتور کمپوند اضافی

پس از راهاندازی ژنراتور کمپوند اضافی و اتصال بار به آن، ژنراتور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. ولتاژ

۳-۳۱- بهره‌برداری از ژنراتور کمپوند نقصانی

با تعویض محل اتصال سرهای سیم‌پیچی تحریک سری ژنراتور کمپوند اضافی، جهت جریان و فوران سیم‌پیچ تحریک سری معکوس می‌شود و ژنراتور کمپوند نقصانی به دست می‌آید.

پس از راهاندازی ژنراتور کمپوند نقصانی و اتصال بار به آن، ژنراتور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T جریان I_L را در بار R_L جاری می‌کند. عبور جریان از سیم‌پیچی تحریک سری، فوران در قطب‌ها جاری می‌کند. فوران سیم‌پیچی تحریک سری، مخالف جهت فوران سیم‌پیچی تحریک موازی است.

فوران قطب‌ها که از تفاضل فوران سیم‌پیچی‌های تحریک موازی و سری به دست می‌آید، کاهش می‌یابد. بنابراین نیروی محرکه القایی سیم‌پیچی آرمیچر کاهش چشم‌گیری پیدا می‌کند و ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T سقوط می‌کند.

۳-۹- پرسش

۱- تفاوت ژنراتور کمپوند اضافی و نقصانی را توضیح دهید.

۲- نحوه راهاندازی ژنراتور کمپوند را توضیح دهید.

۳- به هنگام راهاندازی ژنراتور کمپوند چه نکاتی باید رعایت شود؟

۴- به هنگام بهره‌برداری از ژنراتور کمپوند اضافی چند حالت پیش می‌آید؟ علت آن را توضیح دهید.

۵- علت کاهش ولتاژ ژنراتور کمپوند نقصانی به

سیم‌پیچی آرمیچر القایی شود و ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T افزایش می‌یابد.


پس از بهره‌برداری از ژنراتور کمپوند اضافی سه حالت پیش خواهد آمد:

۱- اگر نیروی محرکه القایی ناشی از فوران سیم‌پیچی تحریک سری، کمتر از افت ولتاژهای ژنراتور باشد ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T همانند ژنراتور تحریک موازی و با شبیب کمتری کاهش می‌یابد. در این صورت ژنراتور کمپوند اضافی را «زیر کمپوند^۱» می‌نامند.

تعداد دور کم سیم‌پیچ تحریک سری باعث کم شدن نیروی محرکه مغناطیسی ($NI = \theta$) و فوران آن می‌شود. لذا نیروی محرکه القایی آرمیچر ناشی از فوران سیم‌پیچی تحریک سری، کمتر از افت ولتاژهای ژنراتور خواهد شد.

۲- با زیاد کردن تعداد دور سیم‌پیچی تحریک سری، نیروی محرکه مغناطیسی ($NI = \theta$) و فوران آن زیاد می‌شود. حال اگر نیروی محرکه القایی آرمیچر ناشی از فوران سیم‌پیچی تحریک سری، برابر افت ولتاژهای ژنراتور باشد ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T تقریباً ثابت خواهد ماند. در این صورت ژنراتور کمپوند اضافی را «کمپوند مسطح^۲» می‌نامند.

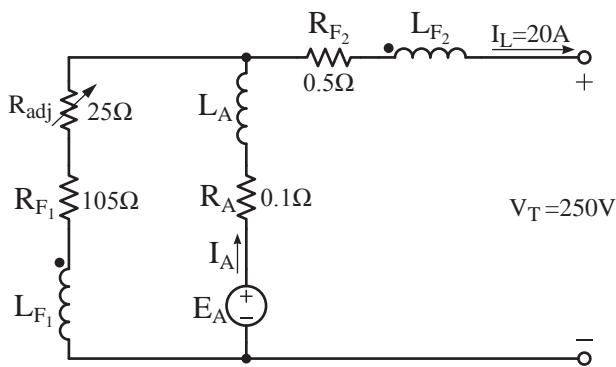۳- با زیادتر کردن تعداد دور سیم‌پیچی تحریک سری، نیروی محرکه مغناطیسی ($NI = \theta$) و فوران آن زیادتر می‌شود. حال اگر نیروی محرکه القایی آرمیچر ناشی از فوران سیم‌پیچی تحریک سری، بیش از افت ولتاژهای ژنراتور شود ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T افزایش خواهد یافت. در این صورت ژنراتور کمپوند اضافی را «فوق کمپوند^۳» می‌نامند.



هنگام بهره‌برداری چیست؟ توضیح دهید.

۶ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند را رسم کنید و کمیت‌های الکتریکی آن را تعریف کنید.

۷ - مدار الکتریکی معادل ژنراتور کمپوند نقصانی با شنت کوتاه را رسم کنید و کمیت‌های الکتریکی آن را تعریف کنید.

تمرین ۳ - ۸

۱ - یک ژنراتور کمپوند اضافی با شنت بلند توسط محركی با توان 10 HP و سرعت 1200 RPM گردانده می‌شود و توان 6 kW با ولتاژ 200 V به بار می‌دهد. اگر $R_F_1 + R_{adj} = 400 \Omega$ ، $R_F_2 = 0.1 \Omega$ و $R_A = 0.2 \Omega$ باشد، مطلوب است:


الف - نیروی محركه القایی در آرمیچر

ب - تلفات هسته و مکانیکی روی هم

۲ - یک ژنراتور کمپوند اضافی با شنت کوتاه مطابق شکل مقابل مفروض است. مطلوب است:

الف - نیروی محركه القایی آرمیچر

ب - بازده در صورتی که تلفات هسته $W = 250$ و تلفات مکانیکی $W = 300$ باشد.

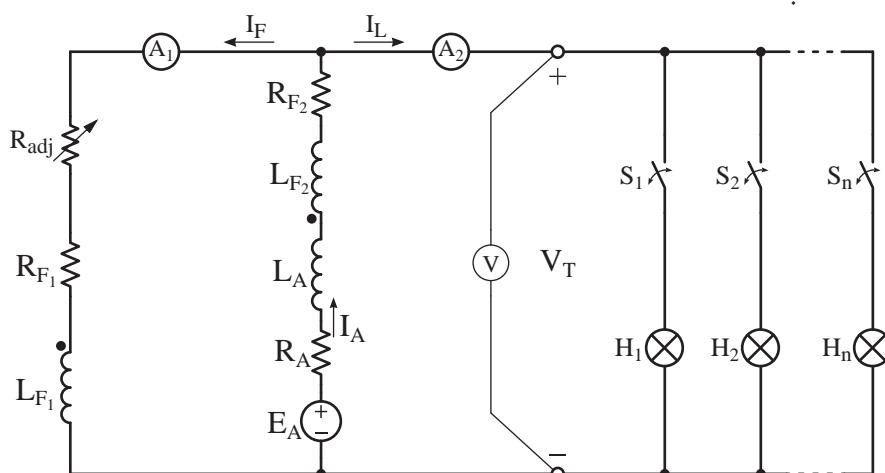

شکل ۳ - ۴۳ - مدار الکتریکی آزمایش بارداری ژنراتور کمپوند اضافی

پایانه‌های ژنراتور V_T بر حسب جریان بار I_L سه حالت ممکن پیش می‌آید:

۱ - با افزایش جریان بار I_L ولتاژ پایانه‌های ژنراتور تقریباً ثابت می‌ماند. در این صورت ژنراتور «کمپوند مسطح» است.

۲ - با افزایش جریان بار I_L ولتاژ پایانه‌های ژنراتور کاهش می‌یابد. در این صورت ژنراتور «زیر کمپوند» است.

۳ - با افزایش جریان بار I_L ولتاژ پایانه‌های ژنراتور افزایش می‌یابد. در این صورت ژنراتور «فوق کمپوند» است.

منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند اضافی در سه حالت در شکل (۴۴ - ۳) نشان داده شده است.

آمپر متر A جریان تحریک شنت I_F و آمپر متر A جریان بار I_L و ولتمتر V ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T را نشان می‌دهند.


در آزمایش بارداری ژنراتور کمپوند، سرعت و جریان تحریک شنت ثابت نگه داشته می‌شوند. جریان آرمیچر و تحریک سری متاثر از جریان بار I_L است.

در شکل (۴۳ - ۳) از لامپ‌های H_n تا H_1 به عنوان بار و از کلیدهای S_n تا S_1 برای اتصال آنها به پایانه‌های ژنراتور استفاده شده است.

۱ - ۲ - ۳ - آزمایش بارداری

آزمایش بارداری ژنراتور کمپوند مشابه توضیحات بخش ۱ - ۱۷ - ۳ ژنراتور شنت انجام خواهد شد.

پس از ترسیم نتایج آزمایش بارداری برای ولتاژ

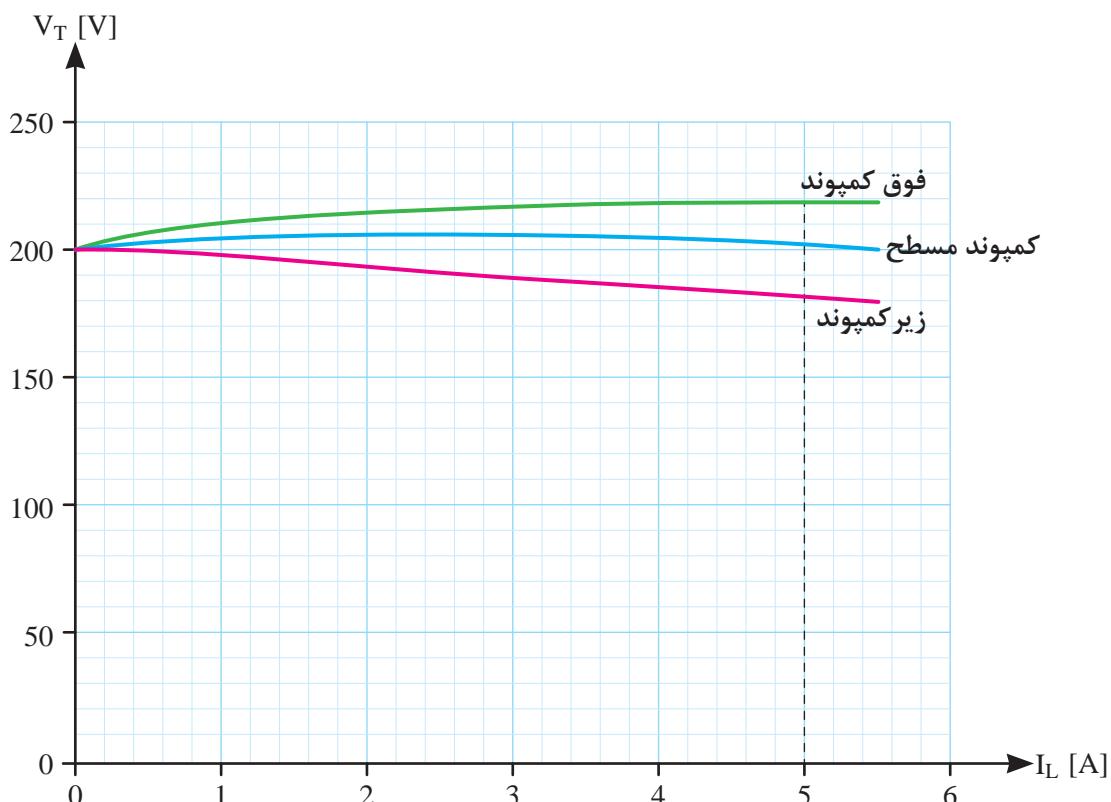

شکل ۴۴ - ۳ منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند اضافی

۳ - ۳ - کاربرد ژنراتور کمپوند اضافی

ژنراتور کمپوند اضافی در حالت «کمپوند مسطح» دارای کمترین درصد تنظیم ولتاژ می‌باشد و ولتاژ تقریباً ثابتی در اختیار مصرف کننده‌ها قرار می‌دهد. از این ژنراتورها در جاهایی استفاده می‌شود که مصرف کننده در نزدیکی ژنراتور قرار دارد و طول کابل‌های ارتباطی آن قدر بلند نیست که باعث ایجاد افت ولتاژ قابل ملاحظه‌ای شود.

ژنراتورهای کمپوند اضافی در حالت «فوق کمپوند» دارای درصد تنظیم ولتاژ منفی می‌باشند؛ یعنی ولتاژ پایانه‌های ژنراتور در حالت بارداری بیشتر از ولتاژ پایانه‌های ژنراتور به هنگام بی‌باری است. لذا از این ژنراتورها در جاهایی استفاده می‌شود که مصرف کننده در فاصله دورتری از ژنراتور قرار دارد و طول کابل‌های ارتباطی آن قدر بلند شده است که باعث ایجاد افت ولتاژ می‌شود. از این رو افزایش ولتاژ پایانه‌های ژنراتور در حالت بارداری جبران افت ولتاژ کابل‌ها را می‌نماید تا ولتاژ ثابتی به بار برسد.

ژنراتور کمپوند اضافی در حالت «زیر کمپوند» در واقع ژنراتور کمپوندی است که به دلایل فنی و تکنولوژی امکان افزایش تعداد دور سیم‌پیچی تحریک سری فراهم نشده است تا آن را به حالت فوق کمپوند یا کمپوند مسطح برساند. ژنراتور کمپوند در حالت زیر کمپوند دارای بیشترین افت ولتاژ نسبت به حالت فوق کمپوند یا کمپوند مسطح است. مثال ۱۶ - ۳ را ببینید.

۳ - ۴ - منحنی مشخصه بارداری ژنراتور

کمپوند نقصانی

برای انجام آزمایش بارداری ژنراتور کمپوند نقصانی،

مثال ۱۶ - ۳ - منحنی مشخصه بارداری شکل ۴۴ - ۳) مربوط به ژنراتور کمپوند اضافی $V_T = 200$ A/۵ است. درصد تنظیم ولتاژ R_V % به ازای سه حالت زیر کمپوند، کمپوند مسطح و فوق کمپوند را به دست آورید.

حل:

- با توجه به منحنی مشخصه بارداری به دست می‌آوریم.

$$I_L = 0 \Rightarrow V_T = E_A = 200[V]$$

$$I_L = 5/5[A] \begin{cases} V_T = 210[V] \\ V_T = 198[V] \\ V_T = 180[V] \end{cases}$$

- با توجه به رابطه ۱۸ - ۳ درصد تنظیم ولتاژ به دست می‌آید.

$$\%V_R = \frac{E_A - V_T}{V_T} \times 100$$

- در حالت فوق کمپوند

$$\%V_R = \frac{200 - 210}{210} \times 100 = -4.76\%$$

در حالت کمپوند مسطح

$$\%V_R = \frac{200 - 198}{198} \times 100 = 1\%$$


در حالت زیر کمپوند

$$\%V_R = \frac{200 - 180}{180} \times 100 = 11\%$$

معکوس شود.

مدار الکتریکی آزمایش بارداری ژنراتور کمپوند نقصانی با شنت بلند در شکل (۴۵ - ۳) نشان داده شده است.

سرهای سیم‌پیچی تحریک سری را به گونه‌ای به سرهای سیم‌پیچی آرمیچر اتصال می‌دهند که جهت جریان در سیم‌پیچی تحریک سری نسبت به جهت جریان سیم‌پیچی تحریک سری ژنراتور کمپوند اضافی

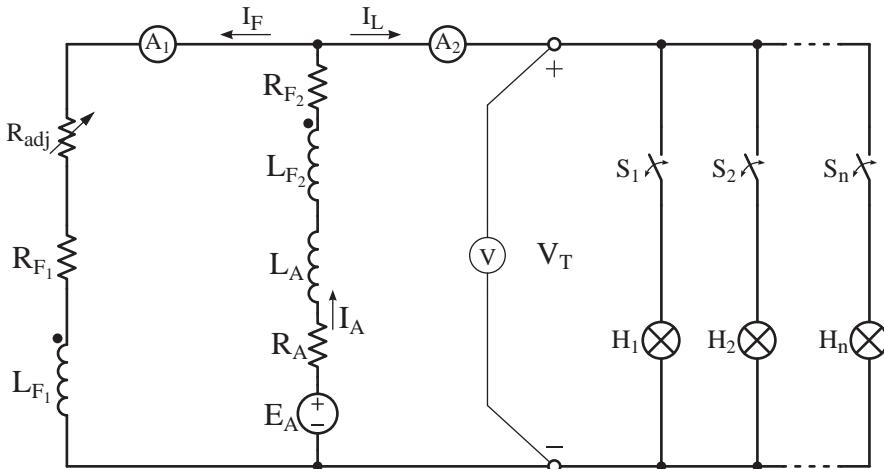


شکل ۴۵ - ۳ مدار الکتریکی آزمایش بارداری ژنراتور کمپوند نقصانی

پس از ترسیم نتایج آزمایش بارداری، منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند نقصانی به صورت شکل (۴۶ - ۳) به دست می‌آید.

۱ - ۳۴ - ۳ - آزمایش بارداری

آزمایش بارداری ژنراتور کمپوند نقصانی مشابه توضیحات بخش ۱ - ۱۷ - ۳ ژنراتور شنت انجام خواهد شد.

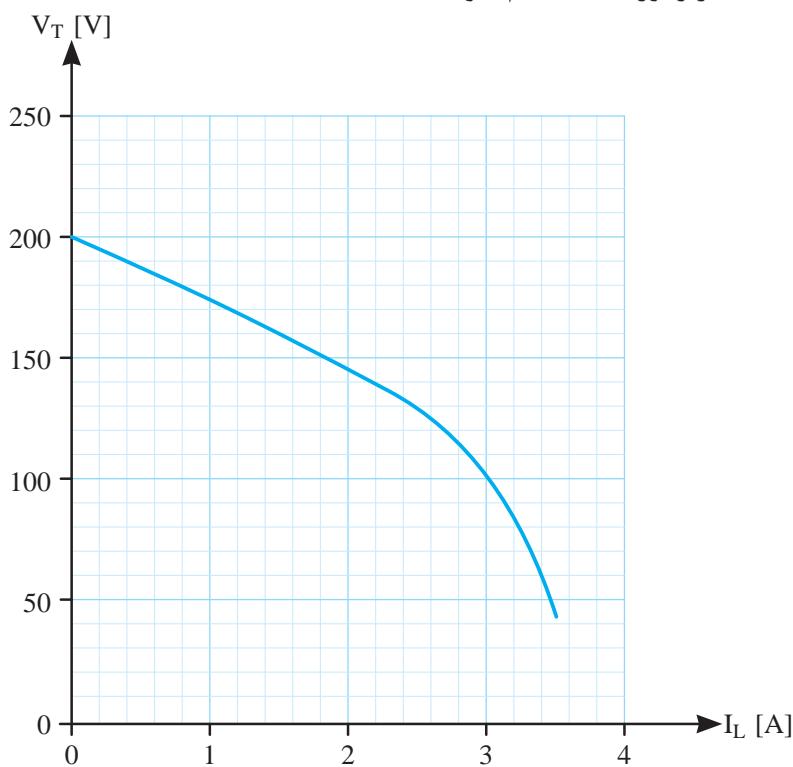

شکل ۴۶ - ۳ منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند نقصانی

- ۴ - کاربرد ژنراتور کمپوند اضافی را بنویسید.
- ۵ - چرا ژنراتور کمپوند اضافی به حالت «زیر کمپوند» در می‌آید؟ آیا این حالت مطلوب است؟
- ۶ - کمترین و بیشترین درصد تنظیم ولتاژ مربوط به کدام ژنراتور کمپوند است؟ چرا؟
- ۷ - کاربرد ژنراتور کمپوند نقصانی را بنویسید.

۳۶ - تنظیم ولتاژ ژنراتورهای جریان مستقیم

تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده‌های الکتریکی تحت «ولتاژ معین» به عهده ژنراتورها می‌باشد. مصرف کننده‌های الکتریکی به عنوان بار به پایانه‌های ژنراتور متصل می‌شوند و جریان I_L را تحت ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T دریافت می‌کنند. در صورت تغییر ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T ، جریان بار تغییر می‌کند و کیفیت کار مصرف کننده تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به طور مثال برای روشن کردن لامپ‌های V ۲۰ نیاز به ژنراتوری با ولتاژ پایانه‌های V ۲۰ می‌باشد. افزایش ولتاژ پایانه‌ها باعث سوختن لامپ‌ها می‌شود و کاهش ولتاژ پایانه‌ها منجر به کم نور شدن لامپ‌ها خواهد شد. بنابراین تنظیم ولتاژ پایانه‌های ژنراتور به منظور جلوگیری از آسیب دیدن مصرف کننده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T ناشی از نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A است (رابطه ۱۶ - ۳).

$$V_T = E_A - R_A I_A$$

با تنظیم نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T تنظیم می‌شود. نیروی محرکه

مثال ۱۷ - ۳ - منحنی مشخصه بارداری شکل ۴۶ مربوط به ژنراتور کمپوند نقصانی، $5/5A$ ۲۰۰V است. درصد تنظیم ولتاژ $V_R\%$ را به ازای بار ۳A چقدر است. حل:

- با توجه به منحنی بارداری به دست می‌آوریم:

$$I_L = 0 \Rightarrow V_T = E_A = ۲۰۰[V]$$

$$I_L = ۳[A] \Rightarrow V_T = ۱۰۰ [V]$$

- با توجه به رابطه (۱۸ - ۳) درصد تنظیم ولتاژ به دست می‌آید.

$$\% V_R = \frac{E_A - V_T}{V_T} \times 100$$

$$\% V_R = \frac{200 - 100}{100} \times 100 = \% - 100$$

۳۵ - کاربرد ژنراتور کمپوند نقصانی

ژنراتور کمپوند نقصانی دارای بیشترین درصد تنظیم ولتاژ می‌باشد. و در بار کامل ولتاژ پایانه‌های آن به شدت کاهش می‌یابد. از این ژنراتور در جوشکاری به روش «قوس الکتریکی» استفاده می‌شود.

۱۰ - ۳


- ۱ - هدف از انجام آزمایش بارداری را شرح دهید.
- ۲ - نحوه انجام آزمایش بارداری ژنراتور کمپوند اضافی را توضیح دهید.

۳ - چگونه ژنراتور کمپوند اضافی را تبدیل به کمپوند نقصانی می‌کنند؟

جريان سیم‌پیچی تحریک، مقاومت مدار تحریک را به کمک «مقاومت متغیر» تغییر می‌دهند.

با کاهش مقاومت مدار سیم‌پیچی تحریک، جریان تحریک زیاد می‌شود. با زیاد شدن جریان سیم‌پیچی تحریک، فوران قطبها φ زیاد می‌شود و باعث افزایش نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A خواهد شد. افزایش E_A باعث افزایش ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T می‌شود. این فرایند با افزایش مقاومت مدار سیم‌پیچی تحریک معکوس می‌شود و باعث کاهش ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T می‌شود.

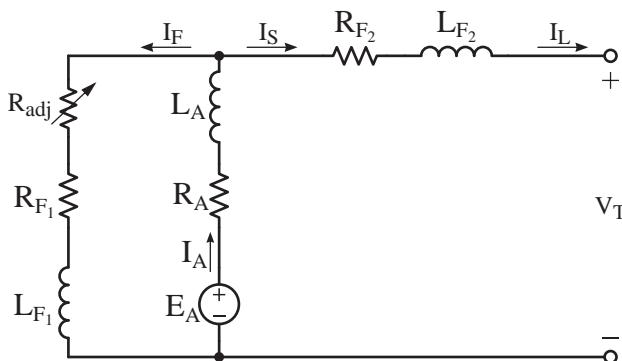مدار الکتریکی شکل (۴۷ - ۳) نحوه قرار گرفتن مقاومت متغیر در مدار سیم‌پیچی تحریک موازی را نشان می‌دهد.



شکل (۴۷ - ۳) نحوه قرار گرفتن مقاومت متغیر در مدار سیم‌پیچی تحریک سری و موازی

در عمل تنظیم جریان تحریک به منظور تنظیم ولتاژ پایانه‌های ژنراتور دستی انجام نخواهد شد. بلکه توسط مدار الکترونیکی به نام «تنظیم کننده خودکار ولتاژ» که آن را «AVR» گویند انجام می‌شود. AVR با نمونه‌گیری ولتاژ و مقایسه آن با ولتاژ نامی در صورت اختلاف میان آنها جریان تحریک را تغییر می‌دهد.

القایی آرمیچر طبق رابطه تابع «سرعت رتور» و «فوران قطب‌ها» است. در ادامه به تنظیم این دو کمیت اشاره شده است.

۱ - ۳۶ - ۳ - سرعت رتور

رتور ژنراتورهای جریان مستقیم توسط محرک‌های مکانیکی یا توربین گردانده می‌شود. منظور از محرک‌های مکانیکی، موتورهایی هستند که انرژی سوخت‌های فسیلی از قبیل گازویل را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. توربین‌ها نیز ماشین‌هایی هستند که در نیروگاههای برق نصب می‌شوند و انرژی جنبشی سیالاتی از قبیل آب، بخار یا باد را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند.

محرك‌ها برای کار در سرعت ثابت طراحی می‌شوند. افزایش سرعت محرک باعث بروز عیوب‌های مکانیکی خواهد شد. کاهش سرعت بر گشتاور محرک اثرات نامطلوبی دارد. بنابراین تغییر سرعت محرک به منظور تنظیم ولتاژ ژنراتور روش مناسبی نیست.

ثبت سرعت محرک‌ها توسط مکانیزمی به نام «گاورنر» که بر روی آنها نصب می‌شود صورت می‌گیرد. گاورنر مانع از تغییر سرعت محرک در محدوده معینی خواهد شد. گاورنر از سرعت رتور نمونه‌برداری می‌کند و آن را با سرعت نامی مقایسه می‌نماید. در صورت مشاهده اختلاف در محرک‌های مکانیکی میزان سوخت و در توربین‌ها میزان سیال را تغییر می‌دهد.

۲ - ۳۶ - ۳ - فوران قطب‌ها

فوران قطب‌ها تابع جریان سیم‌پیچی‌های تحریک است. تنظیم ولتاژ پایانه‌های ژنراتور V_T با تنظیم جریان سیم‌پیچی تحریک امکان‌پذیر خواهد شد. برای تنظیم

پرسش ۱۱ - ۳

پرسش‌های تشریحی

- ۱ - ضرورت تنظیم ولتاژ در ژنراتورها را توضیح دهید.
- ۲ - روش‌های تنظیم ولتاژ در ژنراتورهای جریان مستقیم را شرح دهید. کدام روش اجرا می‌شود؟
- ۳ - وظیفه گاورنر را بنویسید.
- ۴ - جریان سیم پیچی تحریک در ژنراتورهای کمپوند چگونه تنظیم می‌شود؟
- ۵ - وظیفه AVR را بنویسید.

فصل چهارم

موتورهای جریان مستقیم

هدفهای رفتاری

پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- موتورهای جریان مستقیم را تعریف کند و آنها را طبقه‌بندی نماید.
- مشخصه‌های اصلی موتورهای جریان مستقیم را تعریف کند و آنها را از یکدیگر تمیز دهد.
- توان، راندمان و تلفات در موتورهای جریان مستقیم را تعریف کند و روابط آنها را توضیح دهد.
- نمودار بخش توان در موتورهای جریان مستقیم را رسم کند و تجزیه و تحلیل نماید.
- موتور تحریک مستقل را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل موتور تحریک مستقل را رسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های موتور تحریک مستقل را از هم تمیز دهد.
- کاربرد موتور تحریک مستقل را توضیح دهد.
- موتور تحریک شنت را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل موتور شنت را رسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های موتور شنت را از هم تمیز دهد.
- کاربرد موتور شنت را توضیح دهد.
- موتور تحریک سری را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل موتور سری را رسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های موتور سری را از هم تمیز دهد.
- کاربرد موتور سری را توضیح دهد.
- موتور تحریک کمپوند را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند را رسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های موتور کمپوند را از هم تمیز دهد.
- کاربرد موتور کمپوند را توضیح دهد.

- روش‌های راهاندازی موتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- ضرورت کنترل سرعت در موتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- عوامل موثر در کنترل سرعت را توضیح دهد.
- روش‌های کنترل سرعت در موتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- مدارهای ساده کنترل سرعت به صورت بلوک دیاگرام را شرح دهد.
- چگونگی تغییر جهت گردش موتورهای جریان مستقیم را شرح دهد و مدارهای آن را رسم کند.
- ضرورت ترمز در موتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- انواع روش‌های ترمز را نام ببرد و آنها را توضیح دهد.
- به پرسش‌های این فصل پاسخ دهد.
- تمرین‌های این فصل را حل نماید.


مقدمه

امروزه این موتورها در توان‌های کم در حد میلی‌وات تا توان‌های زیاد در حد ده مگاوات ساخته می‌شوند. موتورهای جریان مستقیم با توان‌های کم که با ولتاژ تا ۲۴ ولت کار می‌کنند در اسباب‌بازی‌ها و روبات‌ها استفاده و با توان‌هایی تا چند صد وات که با ولتاژ تا ۲۳۰ ولت کار می‌کنند در لوازم خانگی و ابزارهای صنعتی استفاده می‌شوند. از موتورهای جریان مستقیم با توان‌های زیاد تا 10 MW که از ولتاژ ۱۱۰ ولت تا ۸۰۰ ولت با گشتاور بین 20 N.m تا 200000 N.m ساخته می‌شوند در قطارها و کارخانجات نورد فولاد استفاده می‌شود.

علاوه بر مواردی چون گشتاور زیاد، امکان کنترل سرعت خوب، موتورهای جریان مستقیم ساختمان محکم دارند و در مقابل لرزش مقاوم هستند.

در ماشین‌های جریان مستقیم فرآیند تبدیل انرژی برگشت‌پذیر^۲ است. یعنی یک ماشین الکتریکی جریان مستقیم می‌تواند به صورت موتور یا ژنراتور مورد

موتورهای جریان مستقیم^۱ به ماشین‌هایی گفته می‌شود که سیستم الکتریکی آنها جریان مستقیم است و انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. در فرآیند این تبدیل، بخشی از انرژی به گرما تبدیل خواهد شد که از آن به عنوان «تلفات» نام بده می‌شود (شکل ۱ - ۴).

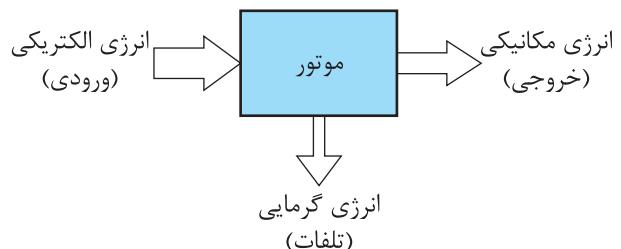

شکل ۱ - ۴


ویژگی موتورهای جریان مستقیم تنوع آنها است که با ترکیب‌های متعدد در مدار تحریک آنها می‌توان مشخصه‌های گشتاور - دور گوناگونی به دست آورد. موتورهای جریان مستقیم به خاطر سادگی کنترل‌شان در سیستم‌هایی به کار می‌روند که نیاز به کنترل سرعت در محدوده وسیع و گشتاور زیاد دارند.

اتصال پایانه‌های A_1 و A_2 آن به منبع ولتاژ جریان مستقیم به ولتاژ V_T ، جریان I_A در سیم‌پیچی آرمیچر جاری شده و در آن گشتاور ایجاد می‌کند و رتور را می‌گرداند. لذا ماشین جریان مستقیم حالت موتوری به خود می‌گیرد.

توان الکتریکی مورد نیاز توسط منبع DC تحت ولتاژ V_T و جریان I_L تامین خواهد شد که در موتورها به عنوان «توان ورودی» محسوب می‌شود و آن را با P_{in} نشان داده و از رابطه (۱ - ۴) به دست می‌آید.

$$P_{in} = V_T \cdot I_L \quad (4-1)$$

با جاری شدن جریان در سیم‌پیچی‌های آرمیچر و تحریک، این سیم‌پیچی‌ها گرم می‌شوند. مقداری از توان ورودی P_{in} که در سیم‌پیچی‌های آرمیچر و تحریک به P_{cu} گرما تبدیل می‌شود را «تلفات مسی» گویند و با P_{cu} نشان می‌دهند. بخشی از تلفات مسی که در سیم‌پیچی آرمیچر می‌باشد را «تلفات آرمیچر» گویند و با P_A نشان می‌دهند. بخش دیگر تلفات مسی در سیم‌پیچی تحریک است و آن را «تلفات تحریک» نامیده و با P_F نشان می‌دهند. تلفات مسی $(P_A + P_F)$ از توان ورودی P_{in} کاهد و بعد از کم شدن، توان باقیمانده را «توان تبدیل شده» نامیده و با P_{conv} نشان می‌دهند. این فرآیند در شکل (۳ - ۴) نشان داده شده است.

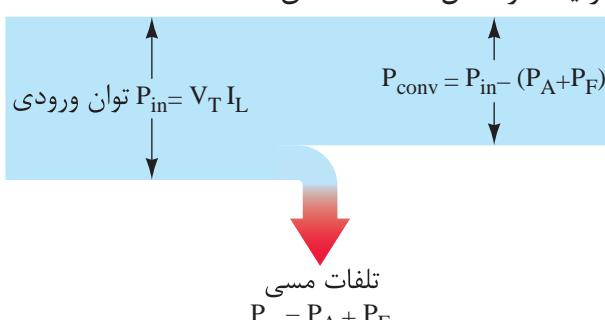


بهره‌برداری قرار گیرد. لذا ساختمان داخلی و شکل ظاهری موتورهای جریان مستقیم با ژنراتورهای جریان مستقیم تفاوت نخواهد داشت.

۱ - ۴ - پخش توان و تلفات در موتورهای

جریان مستقیم


طرح ساختمانی موتور جریان مستقیم در شکل ۲ - ۴) نشان داده شده است.

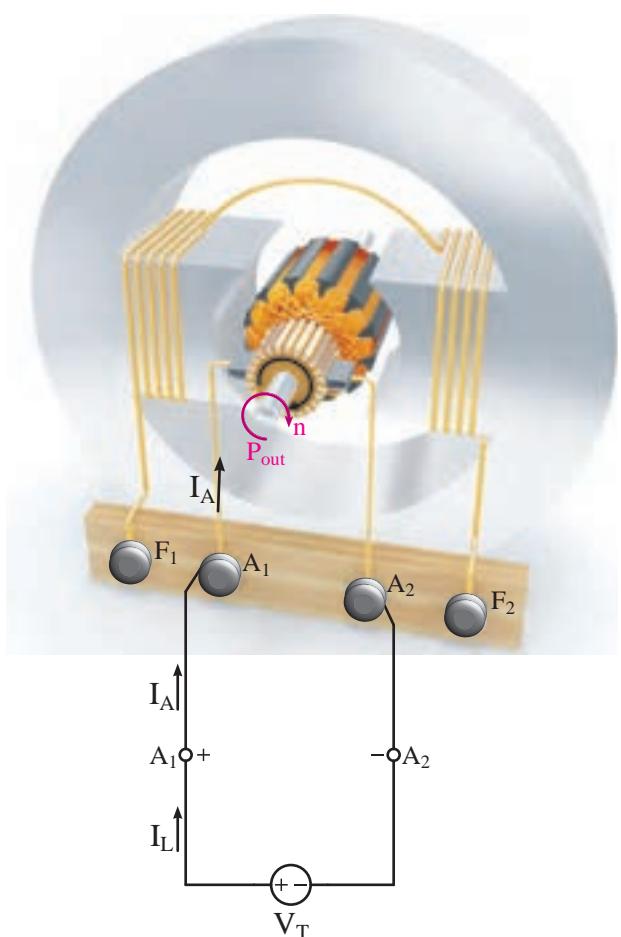

شکل ۲ - ۴ طرح ساختمانی موتور جریان مستقیم

استاتور قطب‌های بر جسته دارد. در صورتی که سیم‌پیچی قطب‌ها توسط جریان I_F تحریک شوند فوران ناشی از آن در فاصله هوایی توزیع خواهد شد. سیم‌پیچی آرمیچر درون میدان قطب‌ها قرار دارد و با

از توان مکانیکی ورودی P_{in} که در اثر اصطکاک به گرما تبدیل می‌شود را «تلفات مکانیکی» گویند و با P_{mis} نشان می‌دهند. تلفات مکانیکی P_{mis} همراه با تلفات هسته از توان تبدیل شده P_{conv} می‌کاهد و بعد از کم شدن، توان باقیمانده را «توان خروجی» گویند و با P_{out} نشان می‌دهند. این فرآیند در شکل (۴ - ۵) نشان داده است. به این شکل «نمودار پخش توان» موتورهای جریان مستقیم گویند.

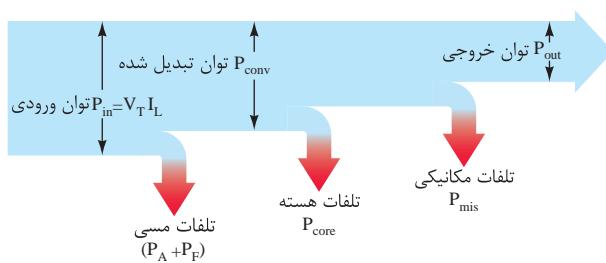

شکل ۴ - ۵ نمودار پخش توان در موتورهای جریان مستقیم

مثال ۱ - ۴ - موتور جریان مستقیم
 200 V ، 200 A با تلفات مسی $W = 50 \text{ W}$ و هسته $W = 40 \text{ W}$ و مکانیکی $W = 60 \text{ W}$ مفروض است.
 مطلوب است:

الف - توان ورودی

ب - توان تبدیل شده

ج - توان خروجی

حل:

- با توجه به نمودار پخش توان شکل (۴ - ۴) داریم:

$$P_{in} = V_T I_L = 200 \times 100 = 2000 \text{ [W]}$$

$$P_{conv} = P_{in} - (P_A + P_F)$$

$$P_{conv} = 2000 - 50 = 1950 \text{ [W]}$$

توان تبدیل شده P_{conv} ، توان الکتریکی است که به توان مکانیکی تبدیل شده است. توان تبدیل شده P_{conv} از رابطه (۱ - ۳) نیز قابل محاسبه است.

$$P_{conv} = E_A \cdot I_A$$

در این رابطه:


$$[W] \text{ توان تبدیل شده. } P_{conv}$$

$$[V] \text{ نیروی محرکه القایی آرمیچر } E_A$$

$$[A] \text{ جریان آرمیچر } I_A$$

با جاری شدن فوران در هسته استاتور و آرمیچر و در اثر گردش آرمیچر، تلفات فوکو و هیسترزیس به وجود می‌آید. مقداری از توان الکتریکی ورودی P_{in} که در اثر تلفات فوکو و هیسترزیس به گرما تبدیل می‌شود را «تلفات هسته» گویند و با P_{core} نشان می‌دهند.

تلفات هسته P_{core} از توان تبدیل شده P_{conv} می‌کاهد. این فرآیند در شکل (۴ - ۴) نشان داده شده است.

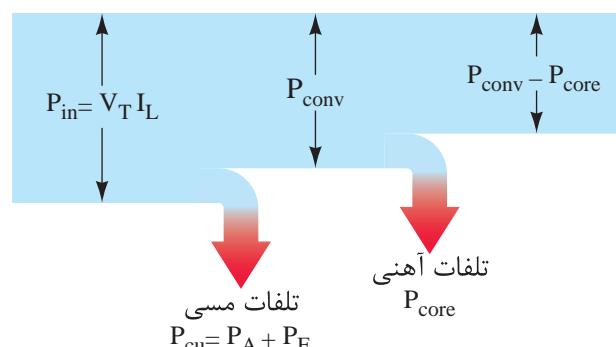

شکل ۴ - ۶

با گردش رتور، اصطکاک میان قسمت‌های ساکن و متحرک ایجاد می‌شود. بخشی از این اصطکاک در یاتاقان‌ها و بخش دیگر آن در اثر اصطکاک قسمت متحرک و هوای درون ماشین به وجود می‌آید. مقداری

ج) توان خروجی

حل:

$$P_{\text{out}} = P_A + P_F = 30 + 20 = 50 \text{ W}$$

$$P_{\text{out}} = P_{\text{core}} + P_{\text{mis}} = 60 + 40 = 100 \text{ W}$$

- توان ورودی از رابطه (۱ - ۴) به دست می‌آید.

$$P_{\text{in}} = V_T I_L = 220 \times 16 / 5 = 3630 \text{ W}$$

- تلفات کل از رابطه (۳ - ۳) به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_A + P_F + P_{\text{core}} + P_{\text{mis}}$$

$$\Delta P = 30 + 20 + 60 + 40 = 150 \text{ W}$$

- توان نیز خروجی از رابطه (۴ - ۳) به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_{\text{in}} - P_{\text{out}}$$

$$P_{\text{out}} = P_{\text{in}} - \Delta P$$

$$P_{\text{out}} = 3630 - 150 = 3480 \text{ W}$$

۴ - بازده موتورهای جریان مستقیم

در موتورهای جریان مستقیم توان ورودی P_{in} الکتریکی است و توان خروجی P_{out} مکانیکی می‌باشد. نسبت توان خروجی به توان ورودی را «بازده» یا راندمان نامیده و آن را با η نشان می‌دهند که از رابطه (۳ - ۵) به دست می‌آید.

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$$

$$P_{\text{out}} = P_{\text{conv}} - P_{\text{mis}} - P_{\text{core}}$$

$$P_{\text{out}} = 1950 - 40 - 60 = 1850 \text{ W}$$

۲ - ۴ - تلفات کل موتورهای جریان مستقیم

حاصل جمع تلفات موتورهای جریان مستقیم را

«تلفات کل» گویند و آن را با ΔP نشان می‌دهند. با

توجه به نمودار پخش توان شکل (۴ - ۴) تلفات کل

برابر است با:

تلفات مکانیکی + تلفات هسته + تلفات مسی = تلفات کل

که در فصل قبل آن را با رابطه (۳ - ۳) نشان

دادیم:

$$\Delta P = (P_A + P_F) + P_{\text{core}} + P_{\text{mis}}$$

تفاوت بین توان ورودی P_{in} و توان خروجی P_{out}

تلفات کل ΔP است و آن را با رابطه (۴ - ۳) نشان

دادیم.

$$\Delta P = P_{\text{in}} - P_{\text{out}}$$

تلفات مکانیکی P_{mis} و تلفات هسته P_{core} مطابق

آنچه که در بخش ۲ - ۳ توضیح داده شد را «تلفات

ثابت» نامیده و تلفات مسی که شامل تلفات آرمیچر P_A

و تلفات تحریک P_F است را «تلفات متغیر» گویند.

مثال ۲ - ۱ - موتور جریان مستقیم $V = 220 \text{ V}$

$16/5 \text{ A}$ مفروض است. تلفات آرمیچر $W = 30 \text{ W}$ و تلفات

تحریک $W = 20 \text{ W}$ می‌باشد. اگر تلفات هسته $W = 60 \text{ W}$ و

تلفات مکانیکی $W = 40 \text{ W}$ باشد مطلوب است:

(الف) تلفات متغیر

(ب) تلفات ثابت

۴ - ۴ - گشتاور موتورهای جریان مستقیم

گشتاور آرمیچر موتورهای جریان مستقیم ناشی از جاری شدن جریان در سیم‌پیچی آرمیچر واقع در میدان مغناطیسی قطب‌های استاتور است. با عبور جریان از سیم‌پیچی آرمیچر I_A ، از طرف فوران مغناطیسی میدان قطب‌های استاتور φ به هادی‌های حامل جریان سیم‌پیچی آرمیچر نیروی مغناطیسی وارد می‌شود. این نیرو حول محور رتور گشتاور آرمیچر T_A ایجاد می‌نماید و از رابطه (۲ - ۲۵) به دست می‌آید.

$$T_A = K\varphi I_A$$

با ایجاد گشتاور، سیم‌پیچی آرمیچر شروع به گردش در فوران مغناطیسی قطب‌های استاتور می‌کند و در آن $\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ پدید آمده و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده نیروی محرکه E_A در سیم‌پیچی آرمیچر القای می‌شود. نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر از رابطه (۲ - ۲۰) به دست می‌آید.

$$E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega$$

مشاهده می‌شود در ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم پدیده‌های ژنراتوری و موتوری به طور هم زمان در سیم‌پیچی آرمیچر شکل می‌گیرند.

مقدار ضریب K از رابطه‌های (۲ - ۲۵) و (۲ - ۲۰) به دست می‌آید. رابطه (۲ - ۴)

$$K = \frac{T_A}{\varphi I_A} = \frac{E_A}{\varphi \omega} \quad (4-2)$$

گشتاور آرمیچر T_A از تناسب رابطه (۲ - ۴) قابل

بازده را بر حسب درصد بیان می‌کند و از رابطه (۶ - ۳) محاسبه می‌شود.

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

مثال ۳ - ۴ - یک موتور جریان مستقیم ۴ KW، ۲۵۰ A، ۲۵۰ V مفروض است. مطلوب است محاسبه:

- الف - بازده بر حسب درصد
- ب - تلفات

حل:

- توان ورودی از رابطه (۱ - ۴) به دست می‌آید.

$$P_{in} = V_T \cdot I_L = 250 \times 20 = 5000 [W]$$

- توان خروجی بر حسب KW است که آن را به W تبدیل می‌کنیم.

$$P_{out} = 4_{kw} \times 1000 = 4000 [W]$$

- بازده بر حسب درصد از رابطه (۶ - ۳) به دست می‌آید.

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{4000}{5000} \times 100 = \% 80$$

- تلفات از رابطه (۴ - ۳) به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

$$\Delta P = 5000 - 4000 = 1000 [W]$$

محاسبه است. رابطه (۳ - ۴)

حل:

- سرعت زاویه موتور از رابطه (۱۹ - ۲) به دست می آید.

$$T_A = \frac{E_A I_A}{\omega} \quad (4-3)$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2 \times 3 / 14 \times 1500}{60} = 157 \left[\frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$$

- از رابطه (۳ - ۴) گشتاور آرمیچر به دست می آید.

$$T_A = \frac{E_A I_A}{\omega} = \frac{750 \times 125}{157} = 597 / 1 [\text{N.m}]$$

- از رابطه (۵ - ۴) گشتاور بار به دست می آید.

$$T_{\text{load}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega} = \frac{80 \times 10^3}{157} = 509 / 5 [\text{N.m}]$$

پرسش ۱ - ۴

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - فرآیند تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی توسط صورت می‌گیرد.
- ۲ - مقداری از توان که در اثر در تبدیل به می‌شود را تلفات مکانیکی گویند.
- ۳ - نسبت توان به سرعت را گشتاور آرمیچر نامند.
- ۴ - نسبت توان به سرعت را گشتاور بار نامند.

در رابطه (۳ - ۴) مقدار $E_A I_A$ بیانگر توان تبدیل شده P_{conv} است. با جایگزینی آن، رابطه (۴ - ۴) به دست خواهد آمد.

$$T_A = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega} \quad (4-4)$$

رابطه (۴ - ۴) تعریف جدیدی برای گشتاور آرمیچر ارایه می‌دهد. طبق این تعریف «نسبت توان تبدیل شده T_A به سرعت زاویه‌ای رotor ω گشتاور آرمیچر P_{conv} نامیده می‌شود.» بر اساس همین تعریف «نسبت توان خروجی P_{out} به سرعت زاویه‌ای رotor ω ، گشتاور بار T_{load} می‌نامند» و از رابطه (۵ - ۴) به دست می‌آید.

$$T_{\text{load}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega} \quad (4-5)$$

بدهی است توان تبدیل شده P_{conv} بزرگ‌تر از توان خروجی P_{out} است در نتیجه گشتاور آرمیچر نیز بیشتر از گشتاور بار خواهد شد.

مثال ۴ - ۴ - موتور جریان مستقیم ۸۰ KW، ۸۰ V و سرعت ۱۵۰۰ RPM مفروض است. اگر در این سرعت نیروی محرکه القایی آرمیچر ۷۵۰ V جریان آرمیچر A ۱۲۵ باشد مطلوب است:

الف - گشتاور آرمیچر T_A

ب - گشتاور بار T_{load}

۶ - تلفات در موتورهای جریان مستقیم را تعریف کنید.

۷ - به چه دلیل به تلفات مسی، تلفات متغیر گویند؟

تمرین ۱ - ۴

۱ - موتور جریان مستقیم 1 kW , 1 V با توان تبدیل شده 1100 W و تلفات مسی 50 mW مفروض است. مطلوب است:

الف - تلفات مکانیکی و هسته روی هم

ب - توان ورودی موتور

پ - جریان موتور

۲ - موتور جریان مستقیم 10 kW , 500 V با تلفات ثابت 70 mW و متغیر 80 mW مفروض است. مطلوب است:

الف - تلفات کل

ب - توان ورودی

پ - توان تبدیل شده

۳ - یک موتور جریان مستقیم HP 10 V با بازده $74/5 \%$ مفروض است. مطلوب است:


الف - توان ورودی

ب - جریان موتور

۴ - یک موتور جریان مستقیم 45 kW باری را با گشتاور 430 N.m به گردش درآورده است. سرعت رотор را بر حسب RPM به دست آورید.

۵ - یک موتور جریان مستقیم 90 kW با تلفات ثابت $2/5 \text{ kW}$ را با سرعت RPM 1200 می‌گرداند. مطلوب است:

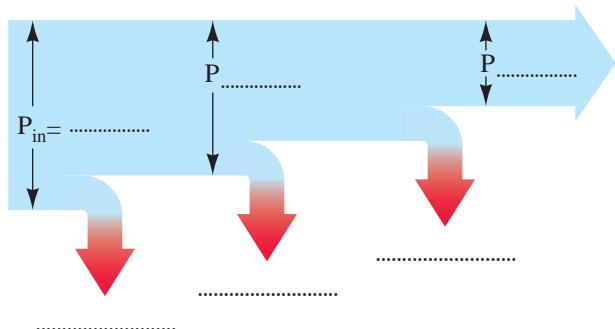۵ - نمودار پخش توان موتور جریان مستقیم شکل زیر را تکمیل کنید.



پرسش‌های صحیح، غلط

۱ - حاصل جمع تلفات مکانیکی و تلفات تحریک و تلفات آرمیچر را تلفات کل گویند.

صحیح غلط

۲ - تلفات مکانیکی و تلفات هسته را تلفات متغیر گویند.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - مفهوم توان تبدیل شده در موتورهای جریان مستقیم را شرح دهید.

۲ - تلفات آرمیچر را شرح دهید.

۳ - ویژگی‌های موتورهای جریان مستقیم را بنویسید.


۴ - تلفات متغیر در موتورهای جریان مستقیم کدامند؟

۵ - علت پیدایش حالت موتوری و ژنراتوری در ماشین‌های جریان مستقیم را شرح دهید؟

۶ - ۴ - علامت اختصاری و مدار الکتریکی

معادل موتورهای جریان مستقیم

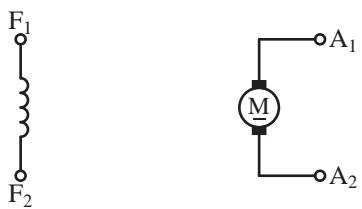طرح ساختمانی موتور جریان مستقیم شکل (۶ - ۲) دو قسمت مجزا از یکدیگر را نشان می‌دهد. یکی سیم‌پیچی تحریک بر روی استاتور و دیگری سیم‌پیچی آرمیچر بر روی رotor می‌باشد. علامت اختصاری این دو قسمت در شکل (۶ - ۴) نشان داده شده است. به کمک علامت‌های اختصاری می‌توان نمایش ساده‌ای از موتورهای جریان مستقیم ارایه کرد.



الف

شکل ۶ - ۴ الف - علامت اختصاری آرمیچر

ب - علامت اختصاری تحریک

از علامت اختصاری برای نشان دادن اتصالات الکتریکی در موتورهای جریان مستقیم استفاده می‌شود.

تحلیل الکتریکی موتورهای جریان مستقیم به منظور محاسبه کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان و توان با استفاده از مدار الکتریکی معادل امکان‌پذیر است. مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی تحریک، یک مدار RL سری می‌باشد که در شکل (۶ - ۷) نشان داده شده است.

الف - گشتاور بار

ب - گشتاور آرمیچر

۶ - ۵ - پدیده مهار گستنگی در موتورهای جریان مستقیم

افزایش سرعت موتورهای جریان مستقیم در اثر کاهش فوران مغناطیسی قطب‌ها را «مهار گستنگی» گویند.

نیروی محرکه القایی آرمیچر از رابطه به دست می‌آید. بر اساس این رابطه سرعت از رابطه (۶ - ۴) تعیین می‌شود.

$$\omega = \frac{E_A}{K \cdot \varphi} \quad (6-6)$$

گشتاور آرمیچر موتورهای جریان مستقیم از رابطه (۶ - ۲) به دست می‌آید.

$$T_A = K \cdot \varphi \cdot I_A$$

اگر در اثر افزایش مقاومت مدار تحریک، جریان سیم‌پیچی تحریک I_A کاهش یابد فوران مغناطیسی قطب‌ها φ کم می‌شود و طبق رابطه (۶ - ۲) گشتاور آرمیچر کاهش می‌یابد. در این صورت اگر موتور بار داشته باشد، از حرکت می‌ایستد و جریان سیم‌پیچی آرمیچر افزایش می‌یابد و به آن آسیب خواهد رسید. در صورتی که موتور بدون بار باشد کاهش فوران طبق رابطه (۶ - ۴) منجر به افزایش سرعت می‌شود و مهار گستنگی خواهد شد و به یاتاقان‌ها آسیب می‌رسد؛ همچنین در اثر افزایش جریان به سیم‌پیچی آرمیچر آسیب می‌رسد.

۷ - ۴ - مشخصات موتورهای جریان مستقیم

مоторهای جریان مستقیم توسط کارخانه سازنده مورد آزمایش‌های متعددی قرار خواهند گرفت. نتایجی که از این آزمایش‌ها به دست می‌آید به عنوان «مشخصات موتور جریان مستقیم» ارایه خواهد شد. این مشخصات به سه گروه تقسیم می‌شوند.

۱ - گروه اول شامل مشخصاتی است که بر روی پلاک ماشین ثبت می‌شود. این مشخصات را «مقادیر نامی» می‌نامند. به هنگام استفاده از موتور تجاوز از مقادیر نامی باعث بروز مشکلات جدی و آسیب به سیم‌پیچی‌های ماشین و قسمت‌های مکانیکی آن خواهد شد.

۲ - گروه دوم شامل مشخصاتی است که پس از تنظیم، ترسیم می‌شوند و به عنوان «منحنی مشخصه» به صورت سند در می‌آیند. این منحنی مشخصات عبارتند از:

- منحنی مشخصه الکترومکانیکی

منحنی مشخصه الکترومکانیکی تأثیر تغییرات سرعت گردش رتور n بر جریان سیم‌پیچی آرمیچر I_A را در ولتاژ V_T ثابت نشان می‌دهد.

- منحنی مشخصه الکترومغناطیسی

منحنی مشخصه الکترومغناطیسی تأثیر تغییرات گشتاور بار T_{load} بر جریان سیم‌پیچی آرمیچر I_A را در ولتاژ ثابت V_T نشان می‌دهد.

- منحنی مشخصه گشتاور - سرعت

منحنی مشخصه گشتاور - سرعت تأثیر تغییرات گشتاور بار T_{load} بر سرعت گردش رتور n را در ولتاژ V_T ثابت نشان می‌دهد.




شکل ۷ - ۴ مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی تحریک در این شکل:

R_F معادل مقاومت اهمی سیم‌پیچی تحریک

L_F ضریب خود القایی سیم‌پیچی تحریک

I_F جریان سیم‌پیچی تحریک

مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی آرمیچر در شکل ۸ - ۴) نشان داده شده است.

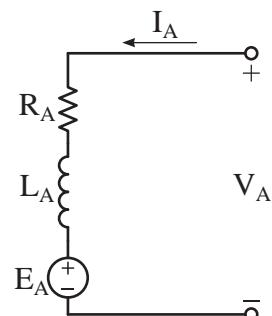

شکل ۸ - ۴ مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی آرمیچر در این شکل:

E_A معادل نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر [V]

R_A معادل مقاومت اهمی سیم‌پیچی آرمیچر [Ω]

I_A جریان سیم‌پیچی آرمیچر [A]

V_A ولتاژ دو سر آرمیچر [V]

L_A ضریب خود القایی سیم‌پیچی آرمیچر

می‌آید.

$$\%S_R = \frac{n_{\circ} - n}{n} \times 100$$

$$\%S_R = \frac{1500 - 1440}{1440} \times 100 = \%4 / 1$$

- از رابطه (۲ - ۱۹) سرعت زاویه‌ای به دست می‌آید.

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2 \times 3 / 14 \times 1440}{60} = 150 / 72 \left[\frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$$

- از رابطه (۴ - ۵) گشتاور بار به دست می‌آید.

$$T_{\text{load}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega} = \frac{2 \times 10^3}{150 / 72} = 13 / 26 [\text{N.m}]$$

پرسش ۲ - ۴

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - منحنی مشخصه الکترومکانیکی تأثیر تغییرات بر را نشان می‌دهد.
- ۲ - هرچه درصد تنظیم سرعت باشد، سرعت رتور از پایداری برخوردار است.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - منحنی مشخصه گشتاور - سرعت تأثیر گشتاور بار بر سرعت گردش رتور را نشان می‌دهد.

غلط

صحیح

- ۲ - هرچه درصد تنظیم سرعت بیشتر باشد سرعت

۳ - گروه سوم شامل مشخصاتی است که از تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخصات گروه اول و دوم به دست آمده و محاسبه می‌شوند. یکی از این مشخصات کمیت «تنظیم سرعت^۱ S_R » است که تغییرات سرعت نسبت به سرعت بارداری را نشان می‌دهد و از رابطه (۴ - ۷) به دست می‌آید.

$$S_R = \frac{n_{\circ} - n}{n} \quad (4-7)$$

تنظیم سرعت را به صورت درصد بیان می‌کنند و از رابطه (۴ - ۸) محاسبه می‌شود.

$$\%S_R = \frac{n_{\circ} - n}{n} \times 100 \quad (4-8)$$

که در این رابطه:

S_R تنظیم سرعت

n_{\circ} سرعت بی‌باری رتور

n سرعت بارداری رتور

هرچه درصد تنظیم سرعت کمتر باشد، در اثر افزایش گشتاور بار سرعت رتور کمتر کاهش می‌یابد. بنابراین سرعت رتور از پایداری بیشتری برخوردار است.

مثال ۵ - ۴ - یک موتور جریان مستقیم ۲ KW در بی‌باری با سرعت ۱۵۰۰ RPM و در بار کامل با سرعت ۱۴۴۰ RPM می‌گردد. مطلوب است:

الف - درصد تنظیم سرعت

ب - گشتاور بار

حل:

- درصد تنظیم سرعت از رابطه (۴ - ۸) به دست

۳ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک شنت^۳

۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک سری^۴

۵ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک کمپوند^۵

رتور از پایداری بیشتری برخوردار است.

غلط

صحیح

پرسش‌های تشریحی

۱ - علامت اختصاری سیم پیچی تحریک و آرمیچر

موتور جریان مستقیم را رسم کنید. کاربرد آن را بنویسید.

۲ - مدار الکتریکی معادل موتور جریان مستقیم را

رسم کنید هر یک از عناصر آن را شرح دهید.

۳ - مقادیر نامی موتورهای جریان مستقیم را تعریف نمایید.

۴ - منحنی مشخصه الکترومغناطیسی را تعریف کنید.

۵ - درصد تنظیم سرعت را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید.

تمرین ۲ - ۴

۱ - گشتاور خروجی یک موتور جریان مستقیم ۳۰ KW در بار کامل ۱۲۰ Nm است. اگر درصد تنظیم سرعت ۴ % باشد سرعت آن در بی‌باری چقدر است؟

۸ - ۴ - طبقه‌بندی موتورهای جریان مستقیم

موتورهای جریان مستقیم با توجه به نوع تحریک و نحوه تامین تغذیه تحریک به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱ - موتورهای جریان مستقیم با آهنربای دایم PMDC

۲ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل

و پایین و بالابر شیشه و همچنین در مسواکها به کار می‌رond. به طور کلی در جاهایی که نیاز به موتور کوچک و ارزان قیمت باشد این موتورها پیشنهاد خواهند شد. سالانه میلیون‌ها موتور جریان مستقیم با آهنربای دائم در دنیا تولید و استفاده می‌شوند.

پرسش ۳ - ۴

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - موتورهای PMDC با حجم و توان دارای گشتاور هستند.
- ۲ - موتورهای PMDC با آهنربای دارای قطب‌های هستند.

پرسش‌های صحیح، غلط


- ۱ - در موتورهای PMDC پوسته بیرونی از جنس آهنربای دائم است.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

- ۱ - موتورهای جریان مستقیم چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟
- ۲ - انواع موتورهای جریان مستقیم را نام ببرید.
- ۳ - ساختمان موتورهای جریان مستقیم با آهنربای دائم را شرح دهید.
- ۴ - وظیفه پوسته در موتورهای PMDC را بنویسید.

- ۵ - مزایا و معایب موتورهای جریان مستقیم با آهنربای دائم را بنویسید.
- ۶ - کاربرد موتورهای PMDC را بنویسید.

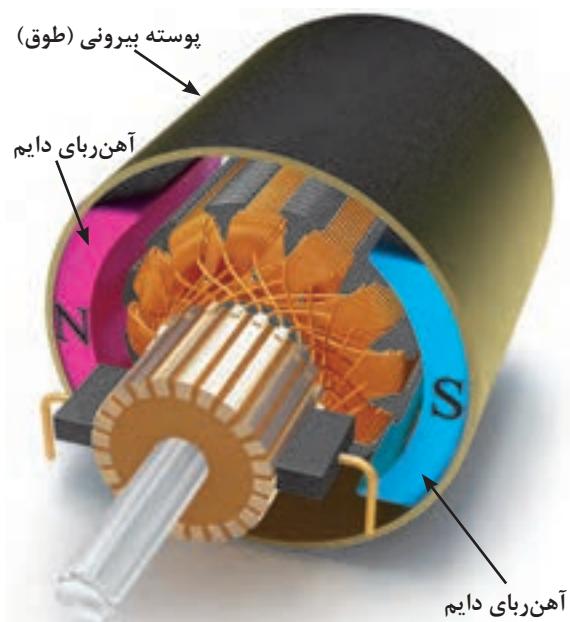

شکل ۱۰ - ۴ طرح ساختمانی موتور DC با آهنربای دائم


پوسته بیرونی یا طوقه از جنس آلیاژ آلومینیمی یا فلزاتی دیگر است و آهنرباهای دائم که همان قطب‌ها هستند را نگه می‌دارد. رotor نیز مانند دیگر ماشین‌های DC، شیارهایی برای سیم‌پیچی دارد و شامل یک کموتاتور و چند جاروبک است.

مotaورهای DC با آهنربای دائم PMDC به جای سیم‌پیچی تحریک دارای آهنربای دائم هستند و ساختمان ساده‌تری دارند. عدم نیاز به تحریک خارجی برای تولید میدان مغناطیسی و نبود تلفات تحریک نیز از مزایای آنها به شمار می‌آید. از طرف دیگر تضعیف میدان مغناطیس آهنرباهای دائم در اثر عکس‌عمل آرمیچر و عدم کنترل بر میدان مغناطیسی قطب‌ها از معایب موتورهای DC با آهنربای دائم است.

۱ - ۹ - ۴ - کاربرد


مotaورهای DC با آهنربای دائم در اسباب‌بازی‌ها و در خودروها به عنوان موتور برف‌پاکن و پمپ شیشه‌شوی

۱۰ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل

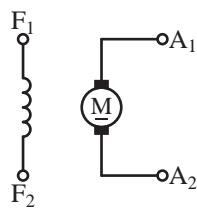

شکل ۱۱ - ۴ - علامت اختصاری موتور تحریک مستقل
طرح ساختمانی موتور تحریک مستقل در شکل ۱۲ - ۴ نشان داده شده است.

موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل را «مотор تحریک جداگانه» نیز می‌گویند. در موتور تحریک مستقل ارتباط الکتریکی بین مدار آرمیچر با مدار تحریک وجود ندارد. علامت اختصاری موتور تحریک مستقل در شکل (۱۱ - ۴) نشان داده شده است.

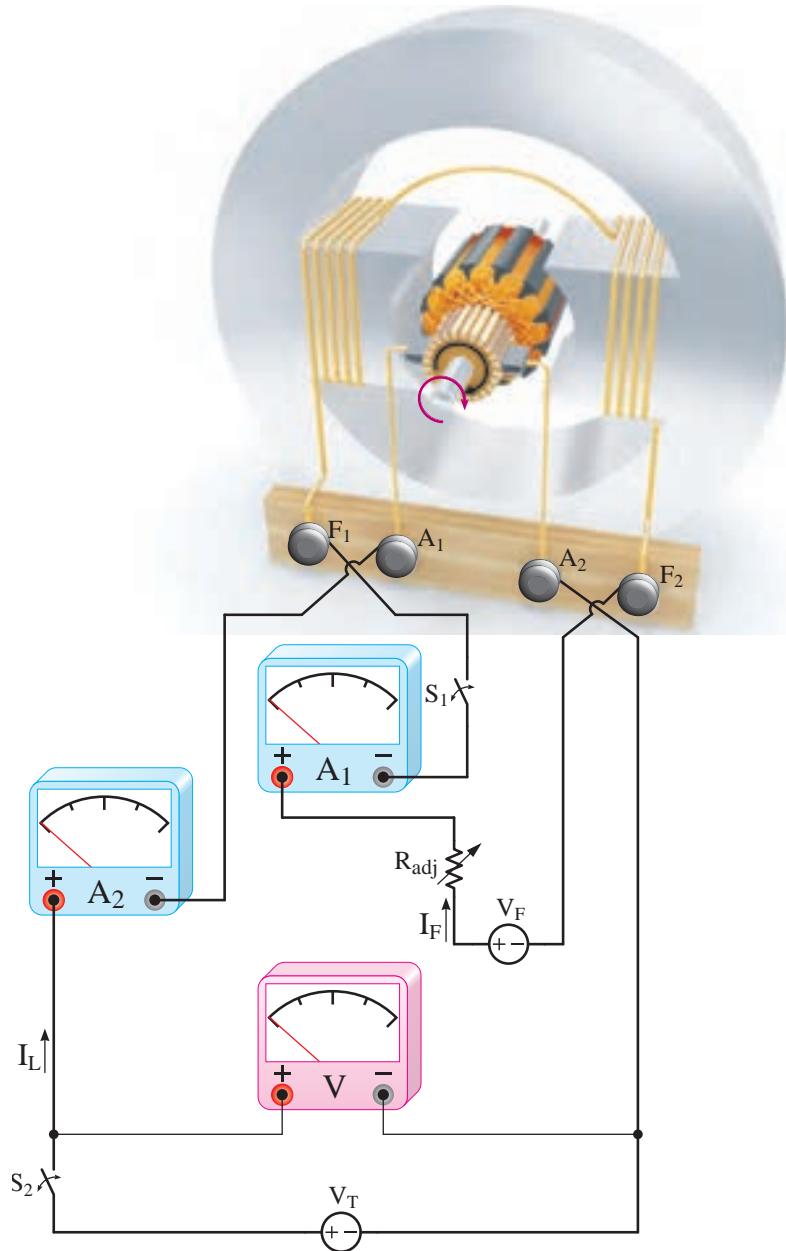

شکل ۱۲ - ۴ - طرح ساختمانی موتور تحریک مستقل

آرمیچر و کمotaسیون به دلیل پیچیدگی محاسبات در نظر گرفته نمی‌شوند. روش متداول اندازه‌گیری اثرات مغناطیسی استفاده از منحنی مشخصه‌های موتور است.

در حالت پایدار جریان مدار تحریک I_F و مدار آرمیچر I_A از نوع DC است و فرکانس ندارند. لذا برای نوشتمن معادلات جریان و ولتاژ از اثرات خود القایی L_A و L_F صرف نظر خواهد شد.

برای مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی تحریک حلقه I_1 در جهت حرکت عقربه‌های ساعت و برای مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی آرمیچر حلقه I_2 در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت انتخاب شده است.

با نوشتمن KVL برای حلقه‌های I_1 و I_2 معادلات (۴ - ۹) و (۴ - ۱۰) به دست می‌آید.

$$\text{KVL}1) \quad -V_F + R_{\text{adj}}I_1 + R_F I_1 = 0 \quad (4-9)$$

جریان حلقه I_1 از محل V_F و جریان حلقه I_2 از محل جریان‌های I_A و I_L می‌گذرد. بنابراین روابط (۴ - ۱۱) و (۴ - ۱۲) را می‌توان نوشت.

$$I_F = I_1 \quad (4-11)$$

$$I_A = I_L = I_2 \quad (4-12)$$


تلفات تحریک از رابطه (۴ - ۱۳) و تلفات آرمیچر از رابطه (۴ - ۱۴) به دست می‌آید.

$$P_F = (R_F + R_{\text{adj}})I_F^2 \quad (4-13)$$

سیم‌پیچی تحریک با تعداد دور زیاد برای جریان کم به دور قطب‌ها پیچیده شده است. سیم‌پیچی تحریک توسط منبع ولتاژ V_F تغذیه می‌شود. برای تغییر و تنظیم جریان تحریک از مقاومت متغیر سری با سیم‌پیچی تحریک استفاده شده است. این مقاومت را «مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک» می‌نامند و با R_{adj} نشان می‌دهند. برای قطع و وصل کردن مدار تحریک از کلید S_1 و برای اندازه‌گیری جریان آن از آمپرmetr A_1 استفاده شده است. مدار آرمیچر توسط منبع ولتاژ V_T تغذیه می‌شود و برای قطع و وصل آن از کلید S_2 و برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان آن از ولتمتر V و آمپرmetr A_2 استفاده شده است.

۱ - ۱۰ - ۴ - مدار الکتریکی معادل

مدار الکتریکی معادل موتور تحریک مستقل در شکل (۱۳ - ۴) نشان داده شده است.

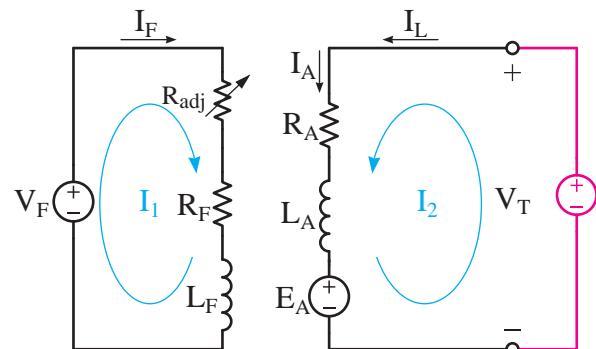

شکل ۱۳ - ۴ مدار الکتریکی معادل موتور تحریک مستقل

این مدار با توجه به توضیحات بخش ۴ - ۳ و طرح ساختمانی شکل (۱۲ - ۴) به دست آمده است. مدار الکتریکی تحریک و آرمیچر را با روش حلقه یا روش‌های دیگر می‌توان تحلیل کرد. معمولاً در تحلیل مدار الکتریکی معادل اثرات مغناطیسی عکس العمل

- برای مدار آرمیچر حلقه I_1 را در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت انتخاب می‌کنیم و KVL می‌نویسیم.

$$\text{KVL}2) -V_T + R_A I_1 + E_A = 0$$

- حلقه I_1 از محل I_A و در جهت آن می‌گذرد؛ بنابراین خواهیم داشت:

$$I_A = I_L = I_1 = 10 \text{ [A]}$$

- با جایگزینی I_1 در رابطه KVL2 خواهیم داشت:

$$\text{KVL}2) -200 + 0/1(10) + E_A = 0$$

$$E_A = 199 \text{ [V]}$$

- پس از محاسبه I_F و I_A تلفات تحریک و آرمیچر به دست می‌آید.

$$P_F = (R_A + R_{adj}) I_F$$

$$P_F = (280 + 120) \times 0/5 = 100 \text{ [W]}$$

$$P_A = R_A I_A$$

$$P_A = 0/1 \times 10^5 = 10 \text{ [W]}$$

تمرین ۳ - ۴

۱ - یک موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل با توان الکترو مغناطیسی 250 V ، 4 KW و مقاومت سیم پیچی 80% با بازده 50% مفروض است. مطلوب است:

الف - جریان موتور

ب - توان الکترو مغناطیسی

۲ - یک موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل با


$$P_A = R_A I_A \quad (4-14)$$

مثال ۶ - ۴ - موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل 200 ولتی ، 10 آمپری با مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۱۴ - ۴) در نظر است. مطلوب است:

الف) جریان مدار تحریک I_F

ب) نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A

پ) تلفات تحریک و آرمیچر

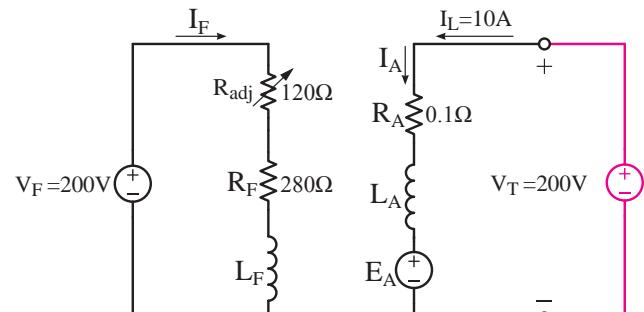

شکل ۱۴ - ۴

حل:

- برای مدار تحریک حلقه I_1 را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت انتخاب می‌کنیم و KVL می‌نویسیم تا جریان تحریک به دست آید.

$$\text{KVL}1) -V_F + R_{adj} I_1 + R_F I_1 = 0$$

$$-200 + 120 I_1 + 280 I_1 = 0$$

$$-200 + 400 I_1 = 0$$

$$400 I_1 = 200$$

$$I_1 = \frac{200}{400} = 0/5 \text{ [A]}$$

- حلقه I_1 از محل I_F می‌گذرد.

$$I_F = I_1 = 0/5 \text{ [A]}$$

متغیر را از صفر به تدریج زیاد نمایید تا ولت‌متر V ولتاژ نامی موتور را نشان دهد. در صورتی که سرعت موتور به سرعت بی‌باری n نرسیده بود، با افزایش مقاومت متغیر R_{adj} ، جریان تحریک را کاهش دهید تا سرعت افزایش بیابد و به سرعت موردنظر برسد. بدینهی است افزایش بیش از حد مقاومت مدار تحریک یا قطع مدار تحریک مطابق آنچه که در بخش ۵ - ۴ توضیح داده شد باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

۳ - ۱۰ - ۴ - آزمایش بارداری

منحنی مشخصه‌های الکترومکانیکی، الکترومغناطیسی و گشتاور - سرعت از آزمایش بارداری به دست می‌آید.

برای انجام آزمایش بارداری پس از راهاندازی موتور ضمن ثابت نگه داشتن ولتاژ موتور V_T گشتاور بار را طی چند مرحله افزایش دهید و در هر مرحله سرعت رотор را توسط دورسنج و جریان آرمیچر را توسط آمپرmetr و گشتاور بار را توسط گشتاورسنج^۱ اندازه‌گیری و نتایج را در جدولی یادداشت نمایید. مراحل آزمایش را تا رسیدن جریان آرمیچر به مقدار نامی ادامه دهید.

سپس روی یک دستگاه مختصات که محور افقی آن جریان آرمیچر I_A و محور عمودی آن سرعت رotor است، نقاط نشان دهنده n به ازای جریان آرمیچر I_A معینی را مشخص کنید تا «منحنی مشخصه الکترومکانیکی» به دست آید. اکنون بر روی دستگاه مختصات دیگری که محور افقی آن جریان آرمیچر و محور عمودی آن گشتاور بار T_{load} است، نقاط نشان دهنده T_{load} به ازای جریان آرمیچر I_A معینی را مشخص کنید تا «منحنی مشخصه الکترومغناطیسی»

مشخصات زیر مفروض است:

$$V_F = ۲۰۰\text{V} , I_F = ۰/۵ \text{A} , V_T = ۲۰۰\text{V}$$

$$E_A = ۱۹۰\text{V} , R_A = ۰/۵\Omega$$

مطلوب است:


الف - مقاومت مدار تحریک

ب - جریان موتور

ج - اگر تلفات ثابت $W = ۲۰۰$ باشد بازده موتور چند درصد است؟

۲ - ۱۰ - ۴ - راهاندازی

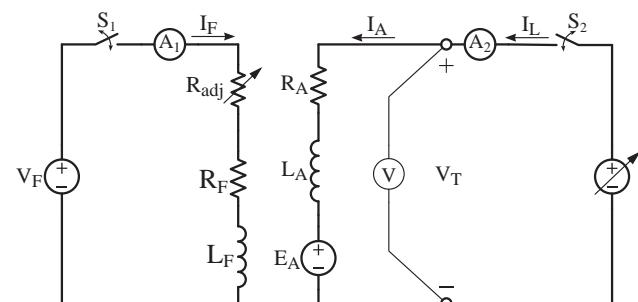برای راهاندازی موتور تحریک مستقل قبل از هر کاری ابتدا مقادیر نامی شامل ولتاژ، جریان، جریان تحریک و سرعت را از پلاک مشخصات موتور یادداشت کنید. مطابق شکل (۱۵ - ۴) مدار آرمیچر را از طریق آمپرmetr A و ولت‌متر V به منبع ولتاژ متغیر و مدار تحریک را از طریق مقاومت متغیر R_{adj} و آمپرmetr A به منبع ولتاژ V_F وصل کنید.



شکل ۱۵ - ۴ مدار الکتریکی راهاندازی موتور تحریک مستقل مقاومت متغیر R_{adj} را در حداقل خود قرار دهید تا با بستن کلید S_1 مدار تحریک با حداکثر جریان، بیشترین فوران را تولید کند. اکنون با بستن کلید S_2 ولتاژ منبع

به دست می‌آید.

جدول (۱ - ۴) نتایج آزمایش بارداری موتور تحریک مستقل V_T , 220 V , 1 KW , 1 A را نشان می‌دهد.


به دست آید. اگر نقاط نشان دهنده سرعت n به ازای گشتاور T_{load} معینی را بر روی دستگاه مختصاتی که محور افقی آن گشتاور T_{load} و محور عمودی آن سرعت n باشد نشان دهیم «منحنی مشخصه گشتاور - سرعت»

V_T	۲۲۰ V				
$n[\text{RPM}]$	۱۵۰۰	۱۴۹۶	۱۴۹۰	۱۴۸۹	۱۴۸۰
$I_A[\text{A}]$	۰/۲	۲	۳	۴	۵
$T_{load}[\text{Nm}]$	۰	۳	۴/۵	۶	۷/۵

جدول ۱ - ۴ نتایج آزمایش بارداری موتور تحریک مستقل

مشخصه الکترومکانیکی مشاهده می‌شود در اثر افزایش گشتاور بار که منجر به کاهش سرعت رتور شده است، جریان آرمیچر افزایش یافته است.


نقاط نشان دهنده مقدار هر سرعت n به ازای جریان I_A معین جدول (۱ - ۴) در شکل (۱۶ - ۴) تحت عنوان مشخصه الکترومکانیکی نشان داده شده است. در

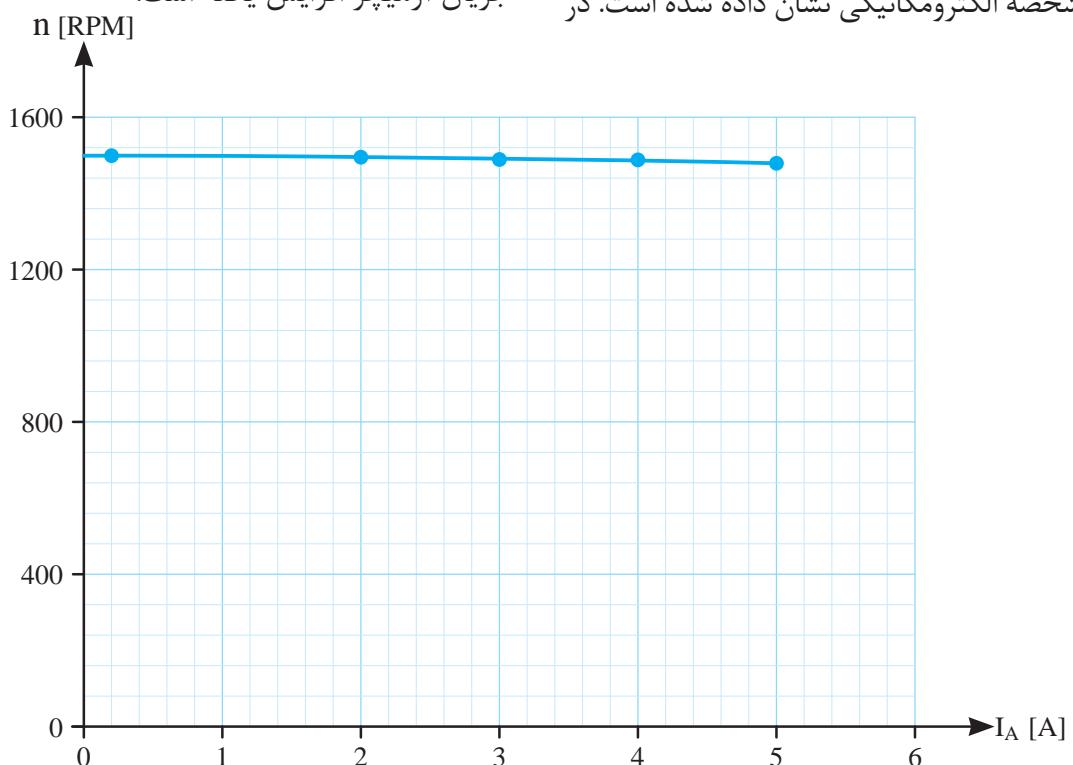

شکل ۱۶ - ۴ منحنی مشخصه الکترومکانیکی موتور تحریک مستقل

افزایش گشتاور بار T_{load} ، موتور تحریک مستقل سعی می‌کند سرعت خود را ثابت نگه دارد اما جریان آرمیچر I_A را افزایش می‌دهد.

نقاط نشان دهنده مقدار هر گشتاور T_{load} به ازای I_A معین جدول (۱ - ۴) در شکل (۱۶ - ۴) تحت عنوان مشخصه الکترومغناطیسی نشان داده شده است. در مشخصه الکترومغناطیسی مشاهده می‌شود در اثر

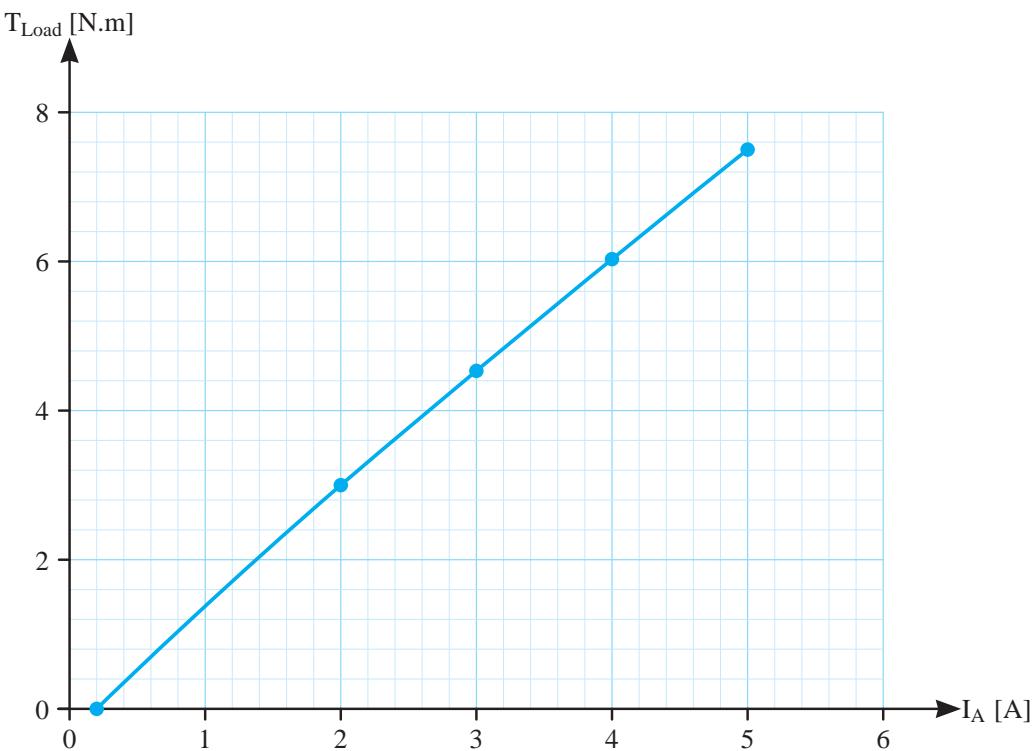

شکل ۴-۱۷ منحنی مشخصه الکترومغناطیسی موتور تحریک مستقل

است. در مشخصه گشتاور - سرعت مشاهده می‌شود در


اثر افزایش گشتاور بار T_{load} سرعت رتور اندکی کاهش

می‌یابد.

نقاط نشان دهنده مقدار هر سرعت n به ازای

گشتاور T_{load} معین جدول (۴-۱) در شکل (۴-۱۸)

تحت عنوان مشخصه گشتاور - سرعت نشان داده شده

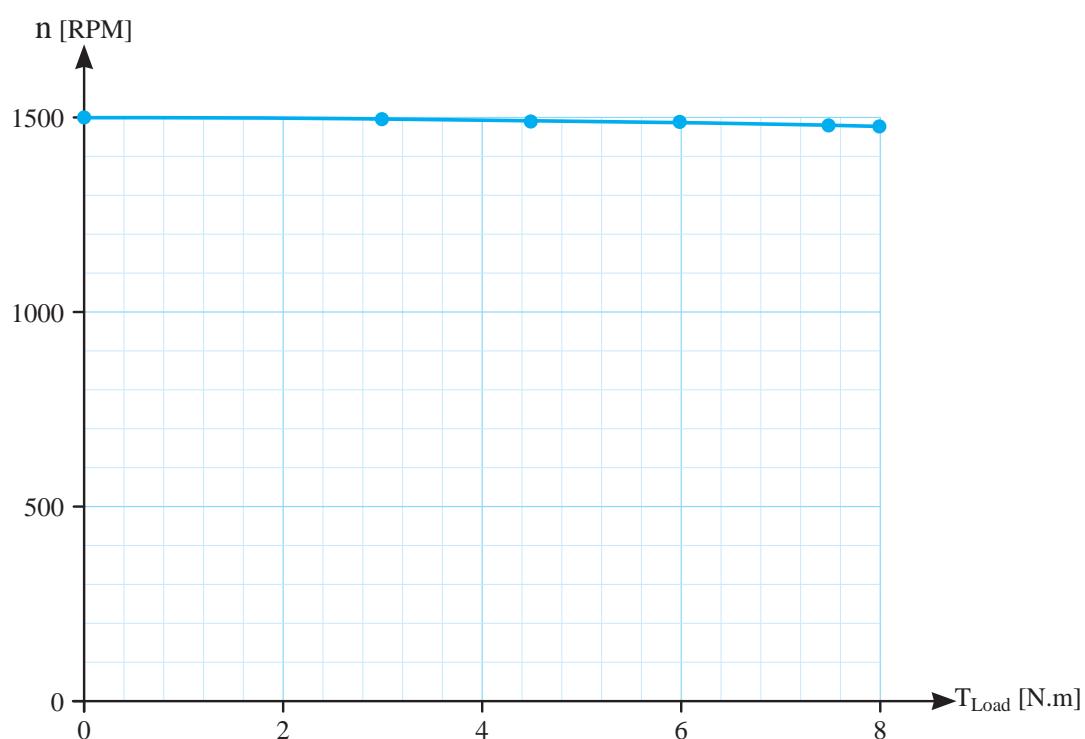

شکل ۴-۱۸ منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور تحریک مستقل

۲ - با افزایش گشتاور بار موتور تحریک مستقل جریان آرمیچر کاهش می‌یابد.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - علامت اختصاری موتور تحریک مستقل را رسم کنید و اجزای آن را شرح دهید.

۲ - کاربرد مدار الکتریکی معادل را بنویسید.

۳ - مدار الکتریکی معادل موتور تحریک مستقل را رسم کنید و اجزای آن را شرح دهید.

۴ - قبل از راهاندازی موتور تحریک مستقل چه باید کرد؟

۵ - نحوه راهاندازی موتور تحریک مستقل را شرح دهید.

۶ - نحوه انجام آزمایش بارداری موتور تحریک مستقل را بنویسید.

۷ - کاربرد موتورهای تحریک مستقل را بنویسید.

۸ - ویژگی‌های موتور تحریک مستقل را شرح دهید.

۹ - افزایش بیش از حد مقاومت متغیر R_{adj} چه مشکلی ایجاد می‌کند؟

فعالیت ۱-۴- با استفاده از برنامه صفحه Microsoft Excel از برنامه‌های مجموعه Office منحنی مشخصه‌های مربوط به جدول (۴-۱) را رسم نمایید.

۴-۱۰- کاربرد

موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل دارای سرعت تقریباً ثابت از باری تا بار کامل می‌باشند و گشتاور آن کم می‌باشد. این موتورها با افزایش گشتاور بار در محدوده بار نامی سرعت خود را تقریباً ثابت نگه می‌دارند و جریان خود را افزایش می‌دهند. موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل دارای بازه وسیع کنترل سرعت از صفر تا سرعت نامی می‌باشند و به خوبی می‌توان سرعت آنها را تحت کنترل داشت. بنابراین موتورهای تحریک مستقل در جاهایی به کار گرفته می‌شوند که نیاز به سرعت ثابت و کنترل سرعت در بازه وسیعی باشد.

پرسش ۴-۴

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - هدف از انجام آزمایش بارداری موتور تحریک مستقل تأثیر افزایش بر و است.


۲ - با افزایش گشتاور بار موتور تحریک مستقل جریان آرمیچر می‌یابد.

پرسش‌های صحیح، غلط

۱ - آزمایش بارداری موتور تحریک مستقل در ولتاژ ثابت انجام خواهد شد.

صحیح غلط


۱۱ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک شنت

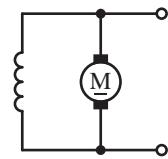

شکل ۱۹ - ۴ علامت اختصاری موتور شنت

طرح ساختمانی موتور شنت در شکل (۲۰ - ۴) نشان داده شده است.

مоторهای جریان مستقیم با تحریک شنت را به اختصار «مотор شنت» گویند. در موتور شنت مدار تحریک با مدار آرمیچر به صورت موازی ارتباط پیدا می‌کند. علامت اختصاری موتور شنت در شکل (۱۹ - ۴) نشان داده شده است.

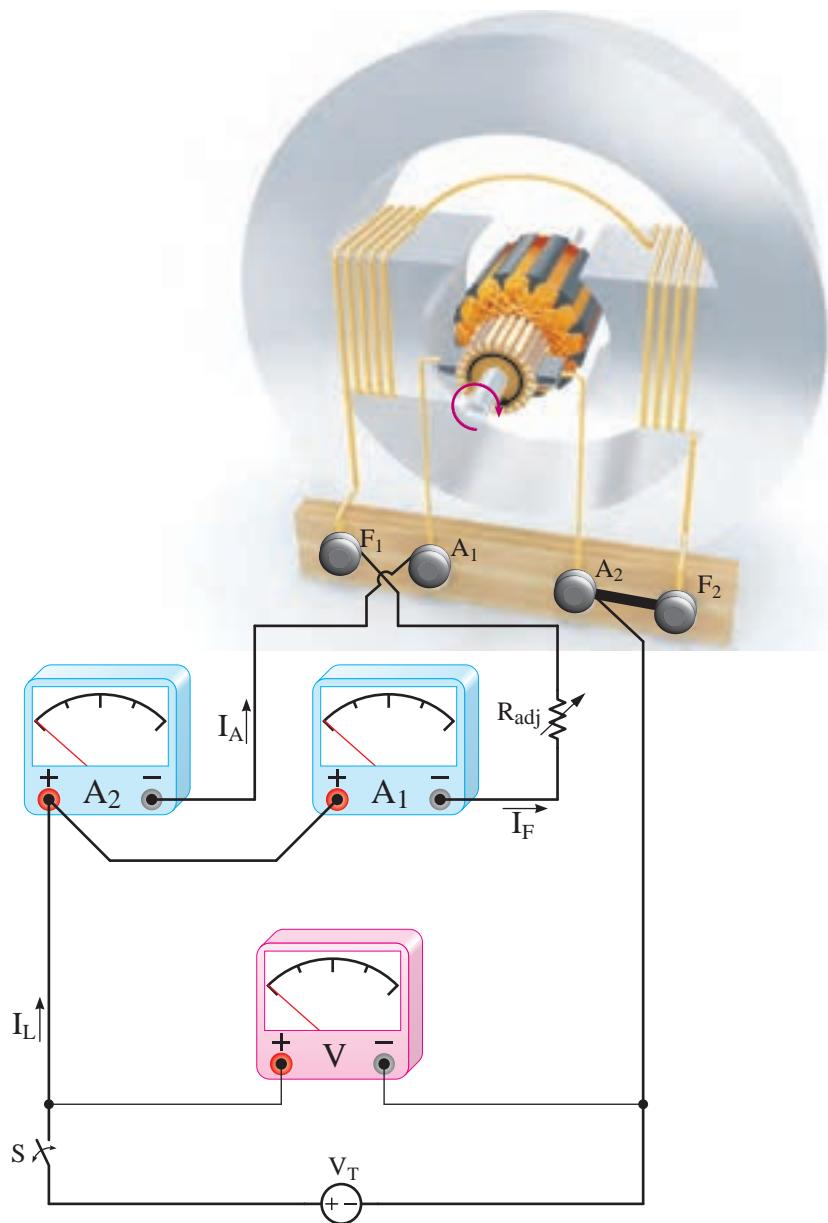

شکل ۲۰ - ۴ طرح ساختمانی موتور شنت

از اثرات خودالقایی L_A و L_F صرف نظر خواهد شد.
با نوشتن KCL برای گره مدار تحریک و آرمیچر معادله (۱۵ - ۴) به دست می آید.

$$\text{KCL}) \quad -I_L + I_A + I_F = 0 \quad (4-15)$$

با به کار بردن قانون اهم مقادیر جریان های I_A و I_F به دست خواهد آمد.

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_{adj}} \quad (4-16)$$

جریان آرمیچر I_A از سمت V_T به سوی E_A جاری است. پس $V_T > E_A$ می باشد و خواهیم داشت:

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A} \quad (4-17)$$

از رابطه $I_L = V_T \cdot I_L$ جریان $P_{in} = V_T \cdot I_L$ به دست می آید.

$$I_L = \frac{P_{in}}{V_T} \quad (4-18)$$

تلفات تحریک از رابطه (۱۳ - ۴) و تلفات آرمیچر از رابطه (۱۴ - ۴) همچنان قابل محاسبه است.

$$P_F = (R_F + R_{adj}) I_F^2$$

$$P_A = R_A I_A^2$$


مثال ۷ - ۴ - موتور شنت V ۲۰۰ آمپری با مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۲۲ - ۴) در نظر است. مطلوب است:

(الف) جریان مدار تحریک I_F

سیم پیچی تحریک با تعداد دور زیاد برای جریان کم به دور قطبها پیچیده شده است. سیم پیچی تحریک با سیم پیچی آرمیچر به صورت موازی ارتباط داده شده است. برای تغییر و تنظیم جریان تحریک، مقاومت تنظیم کننده جریان تحریک R_{adj} در مدار تحریک قرار داده شده است و برای اندازه گیری جریان های تحریک و آرمیچر از آمپر متر های A_F و A_A و برای اندازه گیری ولتاژ V_T از ولت متر استفاده شده است.

۱ - ۱۱ - ۴ مدار الکتریکی معادل

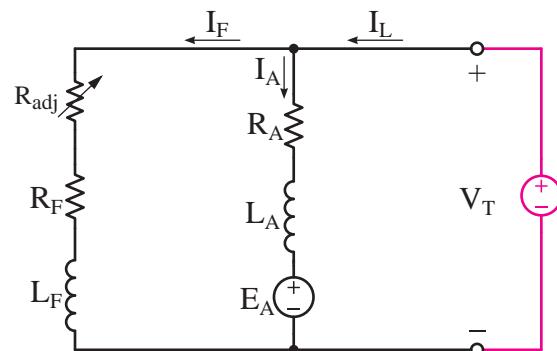مدار الکتریکی معادل موتور شنت با توجه به طرح ساختمانی شکل (۲۰ - ۴) در شکل (۲۱ - ۴) نشان داده شده است.



شکل ۲۱ - ۴ مدار الکتریکی معادل موتور شنت مدار الکتریکی معادل موتور شنت را با روش پتانسیل گره یا روش های دیگر می توان تحلیل کرد. عموماً در تحلیل مدار الکتریکی معادل اثرات مغناطیسی عکس العمل آرمیچر و کموتاسیون به دلیل پیچیدگی محاسبات در نظر گرفته نمی شود. روش متداول اندازه گیری اثرات مغناطیسی استفاده از منحنی مشخصه های موتور است. جریان موتور DC است و فرکانس ندارد؛ لذا برای نوشتن معادلات جریان و ولتاژ

- اکنون تلفات تحریک و آرمیچر به دست می‌آید.

$$P_F = (R_F + R_{adj}) I_F$$

$$P_F = (280 + 120) 1^{\circ} = 400 \text{ [W]}$$

$$P_A = R_A I_A$$

$$P_A = 0 / 1 \times 9^{\circ} = 8 / 1 \text{ [W]}$$

تمرین ۴ - ۴

- ۱ - یک موتور شنت 250 V , 4 KW با بازده 80% و مقاومت آرمیچر 5Ω و تحریک مفروض است. مطلوب است:
- $$R_A + R_{adj} = 250 \Omega$$

الف) جریان موتور

ب) توان الکترومغناطیسی

پ) تلفات ثابت

- ۲ - یک موتور شنت در اتصال به شبکه 220 V ولتی جریان 10 A دریافت می‌کند و با سرعت 1200 RPM می‌گردد. در صورتی که مقاومت مدار آرمیچر 2Ω و مدار تحریک 440Ω باشد، مطلوب است:

الف) جریان مدار آرمیچر

ب) نیروی محرکه القایی آرمیچر


پ) بازده در صورتی که تلفات ثابت 150 W باشد.

۱۱ - ۴ - راهاندازی

- برای راهاندازی موتور شنت پس از یادداشت مقادیر نامی ولتاژ، جریان و سرعت از پلاک مشخصات موتور، مدار الکتریکی آرمیچر و تحریک را مطابق شکل (۴ - ۲۳) بیندید.

ب) نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A

پ) تلفات تحریک و آرمیچر

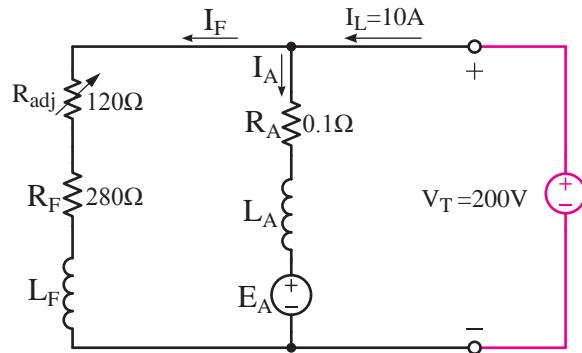

شکل ۴ - ۲۲

حل:

- با قانون اهم جریان تحریک به دست می‌آید.

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_{adj}} = \frac{200}{280 + 120} = 0 / 5 \text{ [A]}$$

- با نوشتن KCL برای گره مدار تحریک و آرمیچر، جریان آرمیچر به دست خواهد آمد.

$$\text{KCL: } -I_L + I_A + I_F = 0$$

$$-10 + I_A + 0 = 0$$

$$I_A = 0 / 1 \text{ [A]}$$

- با نوشتن جریان آرمیچر، نیروی محرکه القایی

آرمیچر به دست می‌آید.

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A}$$

$$0 / 1 = \frac{200 - E_A}{0 / 1}$$

$$0 \times 0 / 1 = 200 - E_A$$

$$E_A = 200 - 0 \times 0 / 1 = 200 / 0 / 1 \text{ [V]}$$

باعث می‌شود موتور شنت رفتاری شبیه به رفتار موتور مستقل از خود داشته باشد و منحنی مشخصه‌های آنها یکسان باشد.

۴ - ۱۱ - ۴ - کاربرد

منحنی مشخصه‌های موتور شنت مشابه موتورهای تحریک مستقل می‌باشد. لذا کاربرد و ویژگی‌هایی که در بخش ۴ - ۱۰ - ۴ برای موتور تحریک مستقل ارایه شد برای موتور شنت نیز صدق می‌کند.

پرسش ۵ - ۴

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - در موتور مدار با مدار به صورت موازی ارتباط پیدا می‌کند.
- ۲ - به هنگام راهاندازی موتور شنت مقاومت R_{adj} را در قرار می‌دهند.
- ۳ - افزایش بیش از حد مقاومت مدار یا قطع مدار باعث مهار گستگی می‌شود.

پرسش‌های صحیح، غلط


- ۱ - برای تحلیل مدار الکتریکی معادل شنت در حالت پایدار اثرات خود القایی L_A و L_F را در نظر می‌گیرند.

صحیح غلط

- ۲ - پس از راهاندازی برای تنظیم سرعت مقاومت R_{adj} را تغییر می‌دهند.

صحیح غلط

- ۳ - افزایش بیش از حد مقاومت R_{adj} در موتور شنت

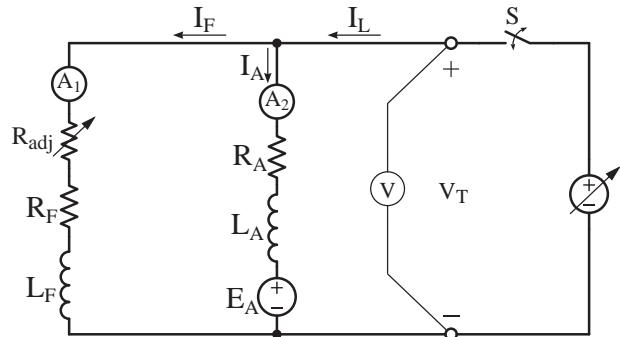

شکل ۲۳ - ۴ مدار الکتریکی راهاندازی موتور شنت


مقاومت متغیر R_{adj} را در حداقل خود قرار دهید و پس از بستن کلید S ولتاژ منبع متغیر را به آرامی زیاد نمایید تا ولتمتر V ولتاژ نامی موتور را نشان دهد. در صورتی که سرعت موتور به سرعت بی‌باری n_0 نرسیده بود با افزایش مقاومت R_{adj} ، جریان تحریک را کاهش دهید تا سرعت افزایش یابد و به سرعت موردنظر برسد. بدینهی است افزایش بیش از حد مقاومت مدار تحریک یا قطع مدار تحریک مطابق آنچه که در بخش ۴ - ۵ توضیح داده شد باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

۳ - ۱۱ - ۴ - آزمایش بارداری

نحوه انجام آزمایش بارداری و نتایج حاصل از آن در موتورهای شنت دقیقاً شبیه به موتور تحریک مستقل می‌باشد. بنابراین مشخصه‌های الکترومکانیکی شکل (۱۵ - ۴)، الکترومغناطیسی شکل (۱۶ - ۴) و گشتاور - سرعت شکل (۱۷ - ۴) موتور تحریک مستقل برای موتور تحریک موازی نیز صادق است. در واقع در موتور تحریک مستقل از دو منبع برای تغذیه مدار آرمیچر و تحریک استفاده می‌شود در حالی که در موتور شنت از یک منبع برای تغذیه مدار آرمیچر و تحریک استفاده شده است. از آنجایی که در هر دو موتور جریان آرمیچر I_A و جریان تحریک I_F ارتباطی با یکدیگر پیدا نمی‌کنند

۴ - ۲۴) نشان داده شده است.

مجاز است.

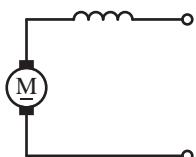

غلط

صحیح

پرسش‌های تشریحی

شکل ۲۴ - ۴ علامت اختصاری موتور سری در شکل (۴ - ۲۵) طرح ساختمانی موتور سری در شکل (۴ - ۲۵) نشان داده شده است.

۱ - علامت اختصاری موتور شنت را رسم کنید و اجزای آن را شرح دهید.

۲ - مدار الکتریکی معادل موتور شنت را رسم کنید. اجزای آن را شرح دهید.

۳ - قبل از راهاندازی موتور شنت چه باید کرد؟

۴ - نحوه راهاندازی موتور شنت را شرح دهید.

۵ - اگر پس از راهاندازی بخواهیم سرعت موتور شنت را افزایش دهیم چه باید کرد؟

۶ - چرا رفتار موتورهای شنت و مستقل مشابه یکدیگر است؟


۷ - کاربرد موتورهای شنت را بنویسید.

۸ - قطع مدار تحریک چه مشکلاتی برای موتور شنت ایجاد می‌کند؟

۹ - چرا نمی‌توان مقاومت مدار تحریک موتور شنت را بیش از حد زیاد کرد؟

۱۰ - نحوه انجام آزمایش بارداری موتور شنت را شرح دهید.

۴ - ۲۵ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک سری

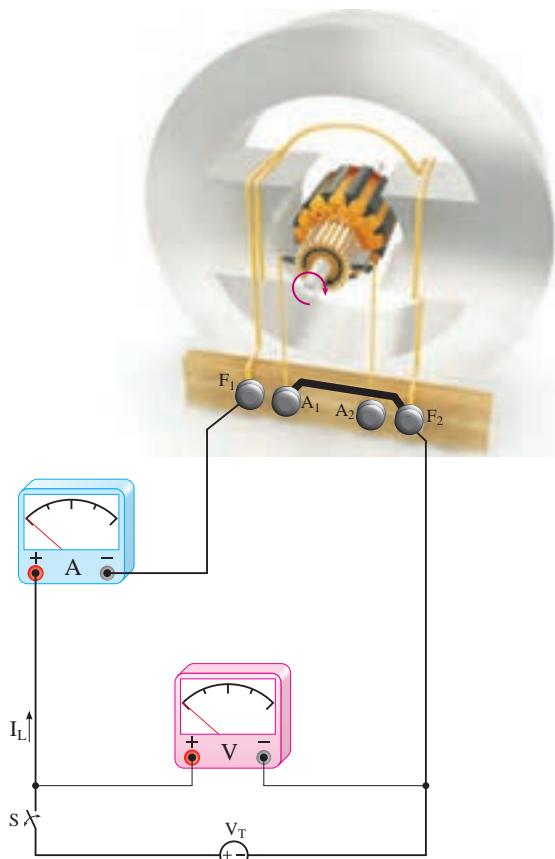

شکل ۲۵ - ۴ طرح ساختمانی موتور سری

سیم‌پیچی تحریک با تعداد دور کم برای جریان زیاد به دور قطب‌ها پیچیده شده است. سیم‌پیچی تحریک با سیم‌پیچی آرمیچر به صورت سری ارتباط داده شده

موتورهای جریان مستقیم با تحریک سری را به اختصار «موتور سری» گویند. در موتور سری مدار تحریک با مدار آرمیچر به صورت سری ارتباط پیدا می‌کند. علامت اختصاری موتور سری در شکل

$$I_A = I_F = I_L = I \quad (4-20)$$

با توجه به رابطه (۴ - ۲۰) جریان I_L جایگزین I در رابطه (۴ - ۱۹) می‌شود.

$$-V_T + R_F I_L + R_A I_L + E_A = 0$$

از I فاکتور گرفته می‌شود و رابطه (۴ - ۲۱) به دست می‌آید.

$$-V_T + (R_F + R_A) I_L + E_A = 0 \quad (4-21)$$


تلفات تحریک از رابطه (۴ - ۲۲) و تلفات آرمیچر از رابطه (۴ - ۲۳) به دست می‌آید.

$$P_F = R_F I_F^2 \quad (4-22)$$

$$P_A = R_A I_A^2 \quad (4-23)$$

مثال ۸ - ۴ - موتور جریان مستقیم سری $V = 200$ V، $I = 10$ A با مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۴ - ۲۷) در نظر است. مطلوب است:

- الف) جریان مدار آرمیچر تحریک
- ب) نیروی محرکه القایی آرمیچر
- پ) تلفات تحریک و آرمیچر

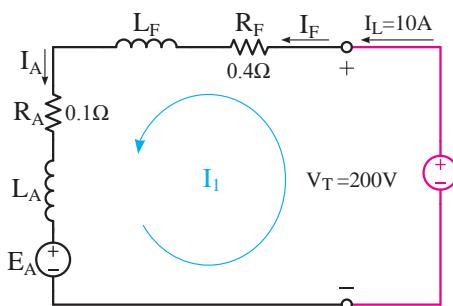


شکل ۴ - ۲۷

است. برای اندازه‌گیری جریان مدار تحریک و آرمیچر از آمپرmetr A و برای اندازه‌گیری ولتاژ منبع V_T از ولتmetr V استفاده شده است.

۱ - ۱۲ - ۴ - مدار الکتریکی معادل

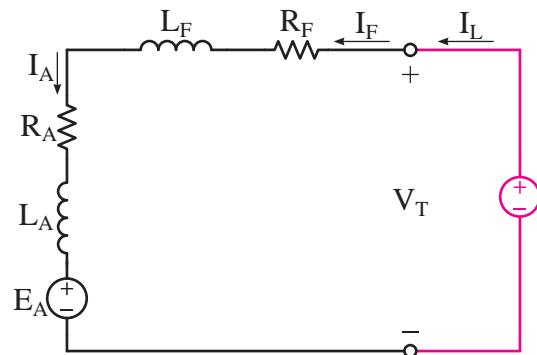مدار الکتریکی معادل موتور سری با توجه به طرح ساختمانی شکل (۴ - ۲۵) در شکل (۴ - ۲۶) نشان داده شده است.



شکل ۴ - ۲۶ - مدار الکتریکی معادل موتور سری
مدار الکتریکی معادل موتور سری را با روش حلقه
یا روش‌های دیگر می‌توان تحلیل کرد. در حالت پایدار
جریان موتور DC است و فرکانس ندارد؛ لذا برای
نوشتن معادلات جریان و ولتاژ از اثرات خودالقایی A_L
و L_F صرف‌نظر خواهد شد.

برای مدار الکتریکی معادل تحریک و آرمیچر حلقه
 I در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت انتخاب
شده است. با نوشتن KVL برای حلقه I معادله
(۴ - ۱۹) به دست می‌آید.

$$\text{KVL}) -V_T + R_F I_1 + R_A I_1 + E_A = 0 \quad (4-19)$$

جریان حلقه I از محل جریان‌های I_L ، I_F و I_A می‌گذرد و رابطه (۴ - ۲۰) به دست می‌آید.

است. مطلوب است:


حل:

الف) جریان موتور

ب) تلفات ثابت

۱۲ - ۴ - راهاندازی

برای راهاندازی موتورهای سری پس از یادداشت مقادیر نامی شامل ولتاژ، جریان و سرعت از پلاک مشخصات موتور، مدار الکتریکی آرمیچر و تحریک را مطابق شکل (۲۸ - ۴) بیندید.

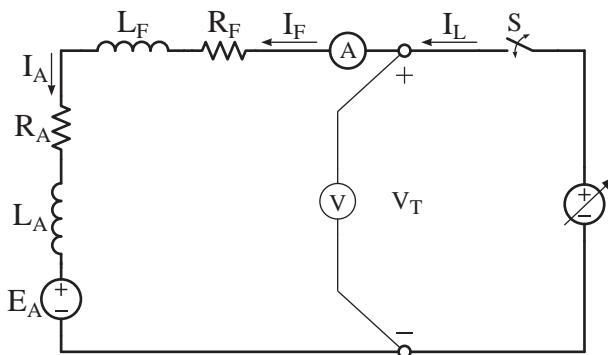

شکل ۲۸ - ۴ مدار الکتریکی راهاندازی موتور سری

بارنامی را به موتور اعمال کنید. پس از بستن کلید S ولتاژ منبع متغیر را به تدریج زیاد کنید تا ولتومتر V ولتاژ نامی و آمپرmetر A جریان نامی موتور را نشان دهنند. در این شرایط موتور به سرعت نامی خود رسیده است.

به منظور جلوگیری از بروز پدیده فرار، موتورهای تحریک سری را با بار راهاندازی می‌کنند و برای جلوگیری از بی‌بار شدن، آنها را به صورت مستقیم یا با چرخ دنده به بار متصل می‌کنند.

در صورتی که موتور سری بدون بار راهاندازی شود جریان موتور کاهش خواهد یافت. از آنجایی که $I_A = I_F = I_L$ می‌باشد جریان مدار تحریک کم

- منبع ولتاژ با تحریک و آرمیچر مدار سری تشکیل

داده است. پس:

$$I_A = I_F = I_L = 10 \text{ [A]}$$

- برای حلقه مدار الکتریکی معادل KVL می‌نویسیم

و از آن V_T به دست می‌آید.

$$-V_T + (R_F + R_A)I_L + E_A = 0$$

$$-200 + (0/1 + 0/4) \times 10 + E_A = 0$$

$$E_A = 200 - (0/5) \times 10 = 195 \text{ [V]}$$

- تلفات تحریک از رابطه (۲۲ - ۴) به دست می‌آید.

$$P_F = R_F I^2_F$$

$$P_F = 0/4 \times 10^2 = 40 \text{ [W]}$$

- تلفات آرمیچر از رابطه (۲۳ - ۴) به دست می‌آید.

$$P_A = R_A I^2_A$$

$$P_A = 0/1 \times 10^2 = 10 \text{ [W]}$$

تمرین ۵ - ۴

۱ - یک موتور سری در اتصال به شبکه 110 V

جریان 10 A دریافت و با سرعت 600 RPM می‌گردد.

اگر مقاومت مدار آرمیچر 4Ω و مقاومت مدار تحریک 6Ω باشد مطلوب است:

الف) نیروی محرکه القایی آرمیچر

ب) بازده در صورتی که تلفات ثابت 50 W باشد.

۲ - یک موتور سری 1 kW ، 250 V با بازده 80% و

مقاومت مدار تحریک و آرمیچر روی هم 5Ω مفروض


چند مرحله کاهش دهید و در هر مرحله سرعت رتور را توسط دورسنج و جریان آرمیچر را توسط آمپرmetr و گشتاور بار را توسط گشتاورسنج اندازه‌گیری و نتایج را در جدولی یادداشت کنید. این کار را تا جایی ادامه دهید که موتور بدون بار نشود.

جدول (۲ - ۴) نتایج آزمایش بارداری موتور تحریک سری V_T , 1 kW , 220 V , 1 A را نشان می‌دهد.

V_T	ثابت 220 V				
$n [\text{RPM}]$	۱۵۰۰	۶۴۰	۴۲۵	۳۱۸	۲۵۵
$I_A [\text{A}]$	۱	۲	۳	۴	۵
$T_{\text{load}} [\text{Nm}]$	۱/۳	۶	۱۳/۵	۲۴	۳۷/۵

جدول (۲ - ۴) نتایج آزمایش بارداری موتور تحریک سری

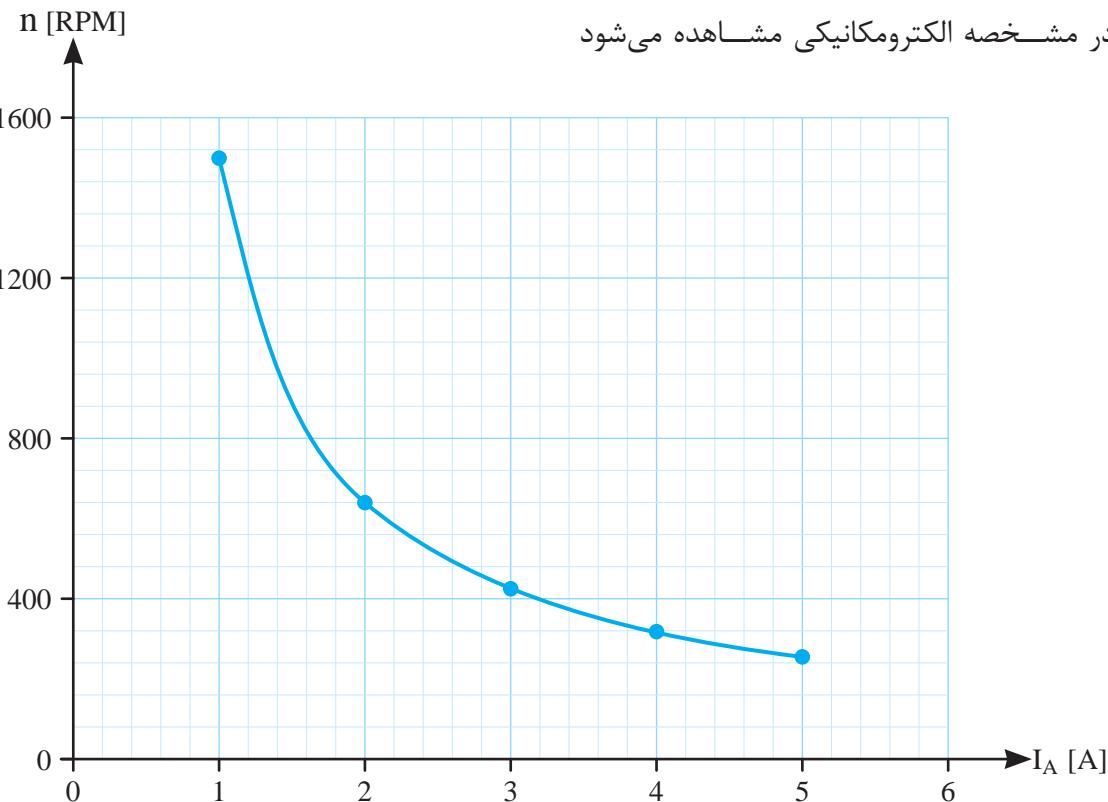در اثر افزایش گشتاور بار، موتور سری سرعت خود را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد ولی جریان آرمیچر افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است.



شکل (۲۹) منحنی مشخصه الکتروموکانیکی موتور سری

می‌شود و فوران قطب‌ها کاهش می‌یابد و مطابق آنچه که در بخش (۵ - ۴) توضیح داده شد سرعت موتور بیش از حد افزایش می‌یابد و پدیده فرار روی می‌دهد.


۳ - ۱۲ - ۴ - آزمایش بارداری

برای انجام آزمایش بارداری پس از راهاندازی موتور ضمن ثابت نگه داشتن ولتاژ موتور V_T گشتاور بار را طی

نقاط نشان‌دهنده مقدار n به ازای جریان آرمیچر I_A معین جدول (۲ - ۴) در شکل (۲ - ۲۹) تحت عنوان مشخصه الکتروموکانیکی نشان داده شده است. در مشخصه الکتروموکانیکی مشاهده می‌شود

است. در مشخصه الکترومغناطیسی مشاهده می‌شود به ازای افزایش گشتاور بار T_{load} جریان آرمیچر I_A افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است.


نقاط نشان‌دهنده مقدار هر گشتاور T_{load} به ازای جریان I_A معین جدول (۴ - ۳۰) در شکل (۴ - ۳۰) تحت عنوان مشخصه الکترومغناطیسی نشان داده شده

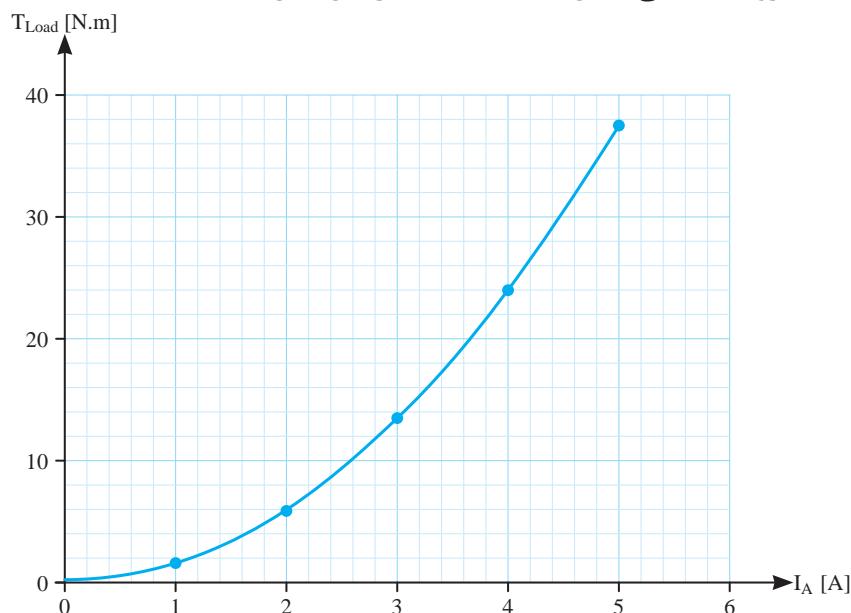

شکل ۴ - ۳۰ منحنی مشخصه الکترومغناطیسی موتور سری

شده است. در مشخصه گشتاور سرعت مشاهده می‌شود در اثر افزایش گشتاور بار T_{load} سرعت رتور به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است.

نقاط نشان‌دهنده مقدار هر سرعت n به ازای گشتاور T_{load} معین جدول (۱۱ - ۴) در شکل (۴ - ۳۱) تحت عنوان منحنی مشخصه گشتاور سرعت نشان داده

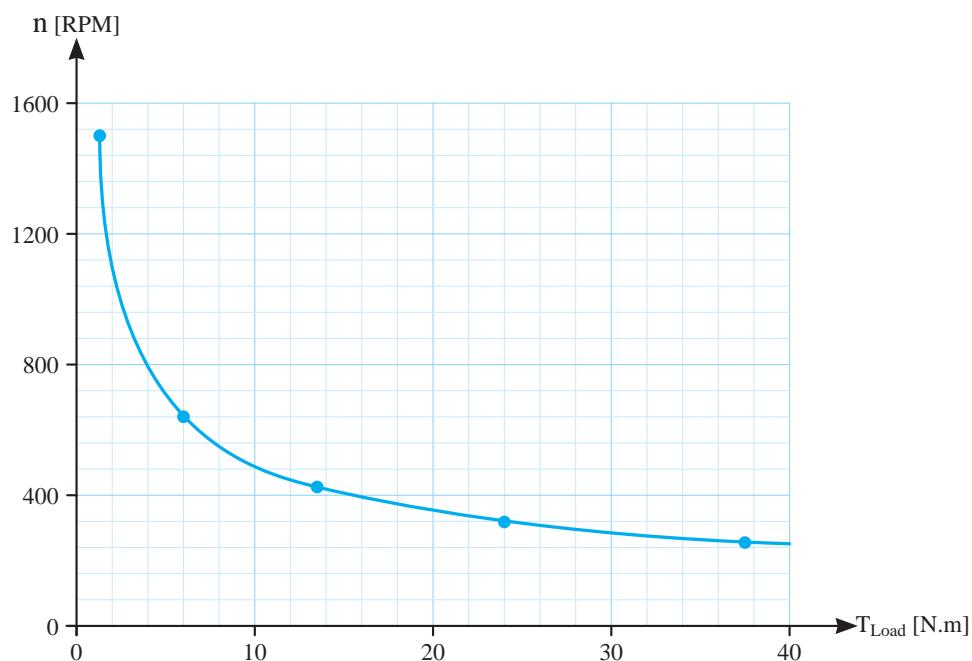

شکل ۴ - ۳۱ منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور تحریک سری

سری می‌شود.

صحیح غلط

۲ - رابطه $V_T + (R_A + R_F)I_A - E_A = 0$ در موتور تحریک سری صادق است.

صحیح غلط

۳ - تلفات مسی در موتور تحریک سری از رابطه $(R_A + R_F)I_A^2$ به دست می‌آید.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - علامت اختصاری سری را رسم کنید و اجزای آن را شرح دهید.

۲ - مدار الکتریکی معادل موتور سری را رسم کنید اجزای آن را شرح دهید.

۳ - قبل از راهاندازی موتور سری چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟

۴ - نحوه راهاندازی موتور سری را شرح دهید.

۵ - چرا موتورهای سری را زیر بار راهاندازی می‌کنند؟

۶ - آیا اتصال موتور سری توسط تسمه به بار صحیح است؟ چرا؟

۷ - نحوه انجام آزمایش بارداری موتور سری را شرح دهید.

۸ - از مقایسه منحنی مشخصه‌های موتور سری با موتور تحریک شنت (یا مستقل) چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

۹ - کاربرد موتور سری را بنویسید؟

۱۰ - ویژگی‌های موتور سری را بنویسید؟

فعالیت ۲ - ۴ - با استفاده از برنامه صفحه گستردۀ Microsoft Office از برنامه‌های مجموعه Excel منحنی مشخصه‌های مربوط به جدول (۲ - ۴) را رسم نمایید.

۴ - ۱۲ - کاربرد

موتورهای سری دارای تغییرات سرعت زیادی از بی‌باری تا بار کامل می‌باشند و گشتاور راهاندازی آنها بسیار زیاد است. این موتورها با افزایش گشتاور بار در محدوده بارنامی سرعت خود را کاهش داده و جریان خود را افزایش می‌دهند. موتورهای سری در جهایی به کار گرفته می‌شوند که نیاز به گشتاور راهاندازی زیاد باشد و تغییرات سرعت مهم نباشد. یک نمونه از کاربرد موتور سری، راهانداز موتور خودروهای سواری است که بسیار بعید است جایگزینی داشته باشد.

پرسش ۶ - ۴

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - در موتور سری مدار با مدار آرمیچر ارتباط می‌یابد.

۲ - به منظور جلوگیری از بروز پدیده فرار، موتور تحریک را راهاندازی می‌کند.

۳ - برای جلوگیری از بار شدن، موتور سری را به صورت یا با به بار متصل می‌کند.

۴ - در موتور سری با افزایش گشتاور بار سرعت و جریان آرمیچر می‌یابد.

پرسش‌های صحیح، غلط


۱ - در موتورهای سری مدار آرمیچر با مدار تحریک،

۱۳ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک

کمپوند

در موتورهای کمپوند با شنت بلند یا کوتاه، سیم‌پیچی‌های تحریک موازی یا سری به گونه‌ای با سیم‌پیچی آرمیچر ارتباط داده می‌شوند تا فوران‌های آنها هم جهت شوند و «موتور کمپوند اضافی» باشد. در صورتی که فوران سیم‌پیچی تحریک موازی و سری هم جهت نباشد در این صورت موتور، «کمپوند نقصانی» خواهد شد.


طرح ساختمانی موتور کمپوند با شنت بلند در شکل ۳۴ - ۴ نشان داده شده است.

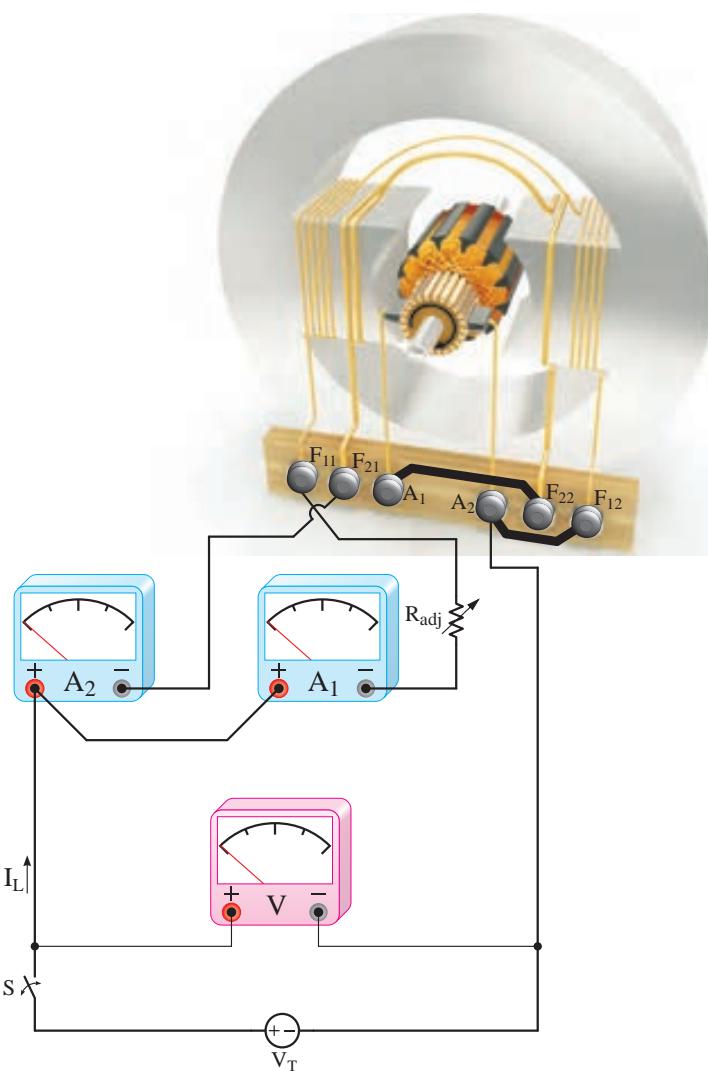

شکل ۳۴ - ۴ طرح ساختمانی موتور کمپوند با شنت بلند


موتورهای جریان مستقیم با تحریک کمپوند را به اختصار «موتور کمپوند» گویند. در موتور کمپوند فوران قطب‌ها «ترکیبی^۱» از فوران دو سیم‌پیچی تحریک موازی و سری است.

اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک سری و سپس با سیم‌پیچی تحریک موازی ارتباط پیدا کند، موتور را «کمپوند با شنت بلند» گویند. علامت اختصاری موتور کمپوند با شنت بلند در شکل ۳۲ - ۴ نشان داده شده است.

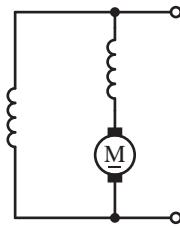

شکل ۳۲ - ۴ موتور کمپوند با شنت بلند

اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک موازی و سپس با سیم‌پیچی سری ارتباط پیدا کند موتور را «کمپوند با شنت کوتاه» گویند. علامت اختصاری موتور کمپوند با شنت کوتاه در شکل ۳۳ - ۴ نشان داده شده است.

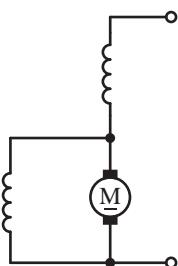


شکل ۳۳ - ۴ موتور کمپوند با شنت کوتاه

R_{adj} استفاده شده است و برای اندازه‌گیری جریان‌های تحریک موازی و آرمیچر از آمپر مترهای A_1 و A_2 و برای اندازه‌گیری ولتاژ V_T از ولت متر استفاده شده است.

طرح ساختمانی موتور کمپوند با شنت کوتاه در شکل (۳۵ - ۴) نشان داده شده است.

سیم‌پیچی تحریک سری با تعداد دور کم برای جریان زیاد و سیم‌پیچی تحریک موازی با تعداد دور زیاد برای جریان‌های کم به دور قطب‌ها پیچیده شده است. سروته سیم‌پیچی تحریک موازی با حروف F_{11} و F_{12} سیم‌پیچی تحریک سری با حروف F_{21} و F_{22} مشخص شده است. برای تغییر و تنظیم جریان سیم‌پیچی تحریک موازی از مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک

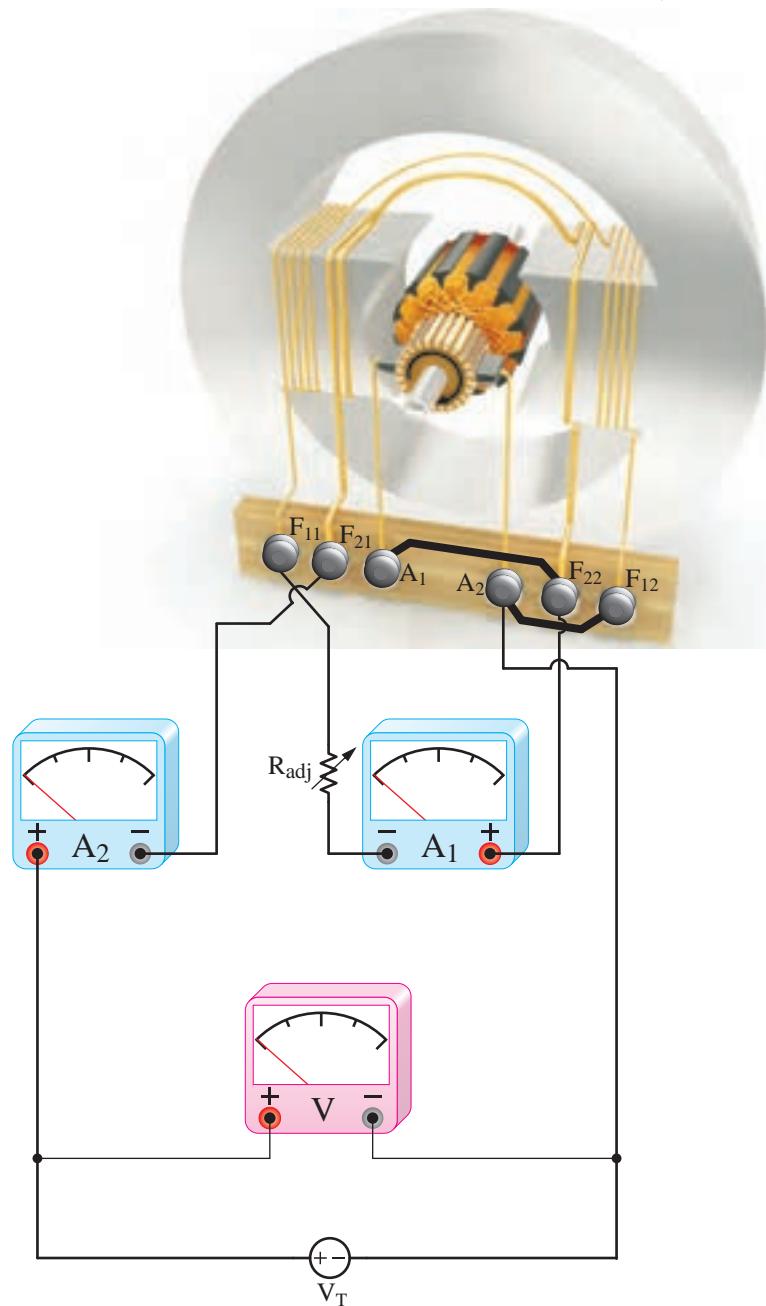

شکل ۳۵ - ۴ طرح ساختمانی موتور کمپوند با شنت کوتاه

$$KCL) - I_L + I_{F_1} + I_{F_2} = 0 \quad (4-24)$$

۱ - ۱۳ - ۴ - مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند

با شنت بلند

مدار تحریک سری با مدار آرمیچر، سری شده است.
لذا:

$$I_A = I_{F_1} \quad (4-25)$$

با به کار بردن قانون اهم مقادیر جریان‌ها به دست خواهد آمد.

$$I_{F_1} = \frac{V_T}{R_{F_1} + R_{adj}} \quad (4-26)$$

$$I_A = I_{F_1} = \frac{V_T - E_A}{R_A + R_{F_1}} \quad (4-27)$$

از رابطه I_L جریان $P_{in} = V_T \cdot I_L$ به دست می‌آید.

$$I_L = \frac{P_{in}}{V_T} \quad (4-28)$$


تلفات تحریک موازی از رابطه (۴ - ۲۹) و تلفات تحریک سری از رابطه (۴ - ۳۰) و تلفات آرمیچر از رابطه (۴ - ۳۱) به دست می‌آیند.

$$P_{F_1} = (R_{F_1} + R_{adj}) I_{F_1}^2 \quad (4-29)$$

$$P_{F_2} = R_{F_2} I_{F_2}^2 \quad (4-30)$$

$$P_A = R_A I_A^2 \quad (4-31)$$

مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت بلند با توجه به طرح ساختمانی شکل (۴ - ۳۴) در شکل (۴ - ۳۶) نشان داده شده است.

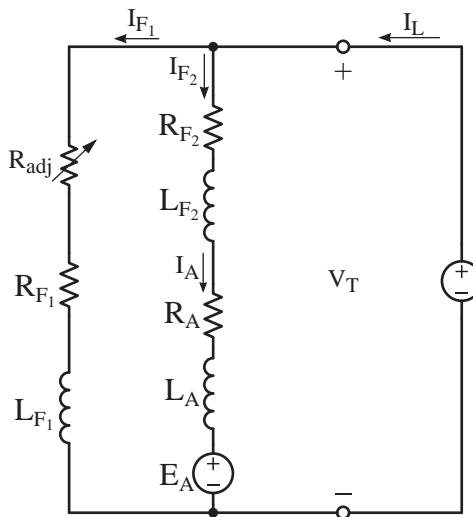

شکل ۴ - ۳۶ - مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت بلند در این شکل:

R_{F_1} مقاومت اهمی مدار تحریک موازی
 L_{F_1} ضریب خودالقایی سیم پیچ تحریک موازی
 R_{F_2} مقاومت اهمی مدار تحریک سری
 L_{F_2} ضریب خودالقایی سیم پیچ تحریک سری
مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت بلند را با روش پتانسیل گره یا روش‌های دیگر می‌توان تحلیل کرد. از آنجایی که در حالت پایدار جریان موتور DC است و فرکانس ندارد لذا در نوشتن معادلات جریان و ولتاژ از اثرات خودالقایی L_{F_1} , L_{F_2} و L_A صرف نظر خواهد شد.

با نوشتن KCL برای گره مدار تحریک سری و موازی با منبع ولتاژ، معادله (۴ - ۲۴) به دست می‌آید.

$$24 = \frac{750 - E_A}{1+2}$$

$$24 \times 3 = 750 - E_A$$

$$E_A = 750 - 72 = 678 [V]$$

- برای محاسبه بازده، تلفات مسی نیاز می‌باشد. لذا تلفات تحریک‌ها و آرمیچر را از روابط (۴ - ۲۹)، (۴ - ۳۰) و (۴ - ۳۱) به دست می‌آوریم.

$$P_{F_1} = (R_{F_1} + R_{adj}) I_{F_1}^r$$

$$P_{F_1} = (450 + 300) \times 1^r = 750 [W]$$

$$P_{F_2} = R_{F_2} I_{F_2}^r$$

$$P_{F_2} = 1 \times 24^r = 576 [W]$$

$$P_A = R_A I_A^r$$

$$P_A = 2 \times 24^r = 1152 [W]$$

- تلفات کل از رابطه (۳ - ۳) به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_{core} + P_{F_1} + P_{F_2} + P_A$$

$$\Delta P = 1522 + 750 + 576 + 1152 = 4000 [W]$$

- توان ورودی از رابطه (۱ - ۴) به دست می‌آید.

$$P_{in} = V_T \cdot I_L$$

$$P_{in} = 750 \times 25 = 18750 [W]$$

- توان خروجی از رابطه (۴ - ۳) به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

$$P_{out} = P_{in} - \Delta P$$


$$P_{out} = 18750 - 4000 = 14750 [W]$$

- بازده از رابطه (۶ - ۳) به دست می‌آید.

مثال ۹ - ۴ - موتور کمپوند با شنت بلند ۷۵۰ V، ۲۵ A با مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۴ - ۳۷) در نظر است. مطلوب است:

الف) نیروی محرکه القایی آرمیچر

ب) بازده در صورتی که تلفات ثابت ۱۵۲۲ W باشد.

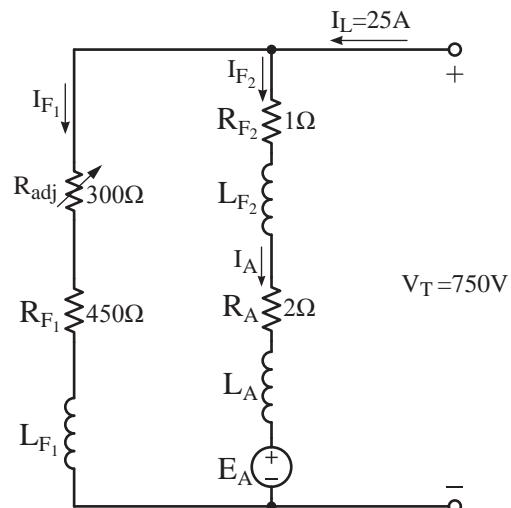

شکل ۴ - ۳۷

حل:

- برای محاسبه نیروی محرکه الکتریکی ابتدا جریان مدار تحریک موازی و سپس جریان مدار تحریک سری و آرمیچر به دست می‌آید.

$$I_{F_1} = \frac{V_T}{R_{F_1} + R_{adj}} = \frac{750}{450 + 300} = 1 [A]$$

$$KCL) - I_L + I_{F_2} + I_{F_1} = 0$$


$$-25 + I_{F_2} + 1 = 0$$

$$I_{F_2} = 24 [A]$$

$$I_{F_2} = I_A = 24 [A]$$

$$I_A = I_{F_2} = \frac{V_T - E_A}{R_A + R_{F_2}}$$

عقربه‌های ساعت انتخاب شده است.

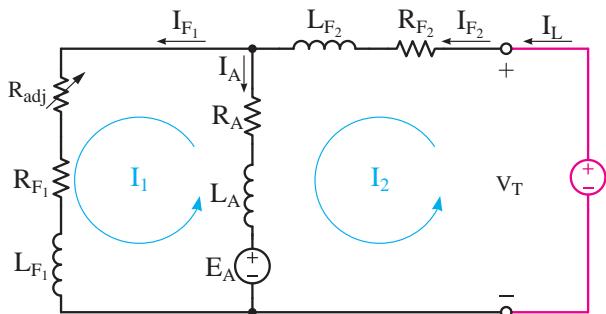

شکل ۴-۳۸ مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه جریان موتور DC است و فرکانس ندارد. لذا در حالت پایدار برای نوشتمن معادلات KVL از اثرات خودالقایی L_F , L_A و R_F صرف نظر خواهد شد. با نوشتمن KVL برای حلقه‌های I_1 و I_2 معادلات (۴-۳۲) و (۴-۳۳) به دست می‌آید.

$$\text{KVL}1) \quad R_{F_1}I_1 - E_A + R_A(I_1 - I_2) = 0 \quad (4-32)$$

$$\text{KVL}2) \quad -V_T + R_{F_2}I_2 + R_A(I_2 - I_1) + E_A = 0 \quad (4-33)$$

$$P_{F_1} = R_{F_1}I_{F_1} \quad (4-38)$$

$$P_A = R_A I_A \quad (4-39)$$

مثال ۱۰ - ۴ - موتور کمپوند با شنت کوتاه
با بازده ۲۵۰ V, ۴ KW و مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۴-۳۹) در نظر است. مطلوب است:

الف - نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A

ب - تلفات ثابت $P_{\text{mis}} + P_{\text{core}}$

$$\% \eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{14750}{18750} \times 100 = \% 78$$

۴ - ۱۳ - ۴ - مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند

با شنت کوتاه

مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه با توجه به طرح ساختمانی شکل (۴-۳۵) در شکل (۴-۳۸) نشان داده شده است.

مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه را با روش حلقه یا روش‌های دیگر می‌توان تحلیل کرد. برای شکل (۴-۳۸) حلقه‌های I_1 و I_2 در جهت حرکت

پس از حل معادلات (۴-۳۲) و (۴-۳۳) جریان حلقه‌های I_1 و I_2 به دست می‌آید و خواهیم داشت:

$$I_{F_1} = I_L = I_2 \quad (4-34)$$

$$I_{F_1} = I_1 \quad (4-35)$$

$$I_A = -I_1 + I_2 \quad (4-36)$$

تلفات تحریک سری از (۴-۳۷)، تلفات تحریک شنت از (۴-۳۸) و تلفات آرمیچر از رابطه (۴-۳۹) به دست می‌آید.


$$P_{F_1} = R_{F_1}I_{F_1}^2 \quad (4-37)$$

$$KVL1) \quad 240I_1 - E_A = 20$$

$$KVL2) \quad -I_1 + E_A = 220$$

$$240I_1 + 0 = 240$$

$$I_1 = \frac{240}{240} = 1 [A]$$

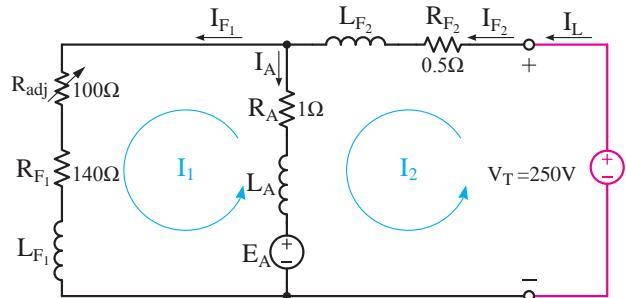

شکل ۴-۳۹

حل:

- از رابطه بازده، توان ورودی به دست می آید و از رابطه توان، جریان I_L محاسبه می شود. سپس با تشکیل معادلات KVL، جریان ها و E_A به دست می آیند.

$$KVL2) \quad -I_1 + E_A = 220$$

$$-1 + E_A = 220$$

$$E_A = 221 [V]$$

- با محاسبه تلفات مسی و کل تلفات می توان تلفات ثابت را به دست آورد.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{4 \text{ kW}}{0.8} = 5 [\text{kW}] = 5000 [\text{W}]$$

$$P_{in} = V_T \cdot I_L$$

$$I_L = \frac{P_{in}}{V_T} = \frac{5000}{250} = 20 [A]$$

$$KVL1) \quad (R_{adj} + R_{F1})I_1 - E_A + R_A(I_1 - I_2) = 0$$

$$KVL2) \quad -V_T + R_{F2}I_2 + R_A(I_2 - I_1) + E_A = 0$$

- با جایگزین کردن مقادیر معلوم و KVL2 در معادلات KVL1 و $I_L = I_2 = 20 [A]$ خواهیم داشت:

$$I_{F1} = I_1 = 1 [A]$$

$$I_A = -I_1 + I_2 = -1 + 20 = 19 [A]$$

$$I_{F2} = I_2 = 20 [A]$$

$$P_{F1} = (R_{F1} + R_{adj})I_{F1}$$

$$P_{F1} = (140 + 100) \times 1^2 = 240 [\text{W}]$$

$$P_{F2} = R_{F2}I_{F2}$$

$$P_{F2} = 0.5 \times 20^2 = 200 [\text{W}]$$

$$P_A = R_A I_A = 1 \times 19^2 = 361 [\text{W}]$$

$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

$$\Delta P = 5000 - 4000 = 1000 [\text{W}]$$

$$\Delta P = P_{F1} + P_{F2} + P_A + P_{core} + P_{mis}$$

$$1000 = 240 + 200 + 361 + P_{core} + P_{mis}$$

$$P_{core} + P_{mis} = 199 [\text{W}]$$

$$KVL1) \quad (100 + 140)I_1 - E_A + 1(I_1 - 20) = 0$$

$$KVL2) \quad -250 + 0.5(20) + 1(20 - I_1) + E_A = 0$$

- پس از ساده سازی معادلات KVL1 و KVL2 را

در یک دستگاه قرار می دهیم.

تمرین ۶ - ۴

الف - نیروی محرکه القایی آرمیچر

ب - بازده در صورتی که تلفات ثابت $W = 50$ باشد.

۳ - ۱۳ - ۴ - راهاندازی

راهاندازی و رفتار موتورهای کمپوند باشنت بلند و کوتاه مشابه یکدیگر است. لذا به منظور تشریح راهاندازی، موتور کمپوند باشنت بلند انتخاب شده است. برای راهاندازی موتور کمپوند پس از یادداشت مقادیر نامی ولتاژ، جریان و سرعت از پلاک مشخصات موتور، مدار الکتریکی آرمیچر و تحریک‌های سری و موازی را مطابق شکل (۴ - ۴) بیندید.


۱ - یک موتور کمپوند باشنت بلند $R_A = 0.4\Omega$ و $V_T = 50V$ با بازده 80% و $R_{F_1} = 250\Omega$, $R_{F_2} = 0.1\Omega$ مفروض است.

مطلوب است:

الف - نیروی محرکه القایی آرمیچر

ب - تلفات ثابت

۲ - یک موتور کمپوند باشنت کوتاه در اتصال به شبکه $V = 200V$ جریان $A = 10$ دریافت می‌کند و با سرعت $RPM = 1200$ می‌گردد. اگر $R_A = 0.2\Omega$, $R_{F_1} = 0.5\Omega$, $R_{F_2} = 198\Omega$ باشد مطلوب است:

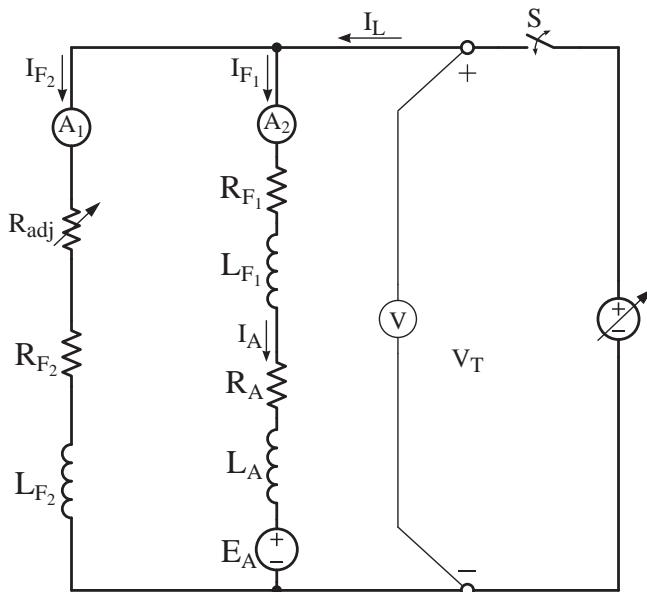

شکل ۴ - ۴ مدار الکتریکی راهاندازی موتور کمپوند باشنت

تحریک موازی را کاهش دهید تا سرعت افزایش یابد و به سرعت مورد نظر برسد.

بدیهی است با افزایش بیش از حد مقاومت یا قطع مدار تحریک موازی، موتور کمپوند رفتاری شبیه موتور سری از خود بروز می‌دهد.

مقاومت متغیر R_{adj} را در حداقل خود قرار دهید و پس از بستن کلید S ولتاژ منبع متغیر را به تدریج زیاد نمایید تا ولتمتر V ولتاژ نامی موتور را نشان دهد. در صورتی که سرعت موتور به سرعت بی‌باری n_0 نرسیده بود با افزایش مقاومت متغیر R_{adj} , جریان

۴ - ۱۳ - آزمایش بارداری


نحوه انجام آزمایش بارداری موتور کمپوند مطابق

توضیحات بخش ۳ - ۱۰ - ۴ می‌باشد.

V_T	۲۲۰ V				
n [RPM]	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۷۲۰	۴۵۰	۳۲۰
I_A [A]	۰/۲	۲	۳	۴	۵
T_{load} [Nm]	۰	۴	۸	۱۷	۳۰

جدول ۴ - نتایج آزمایش بارداری موتور کمپوند اضافی

نقاط نشان‌دهنده مقدار هر سرعت n به ازای جریان I_A معین جدول (۴ - ۴) تحت عنوان مشخصه الکترومکانیکی موتور کمپوند اضافی در شکل (۴ - ۴۱) نشان داده شده است.

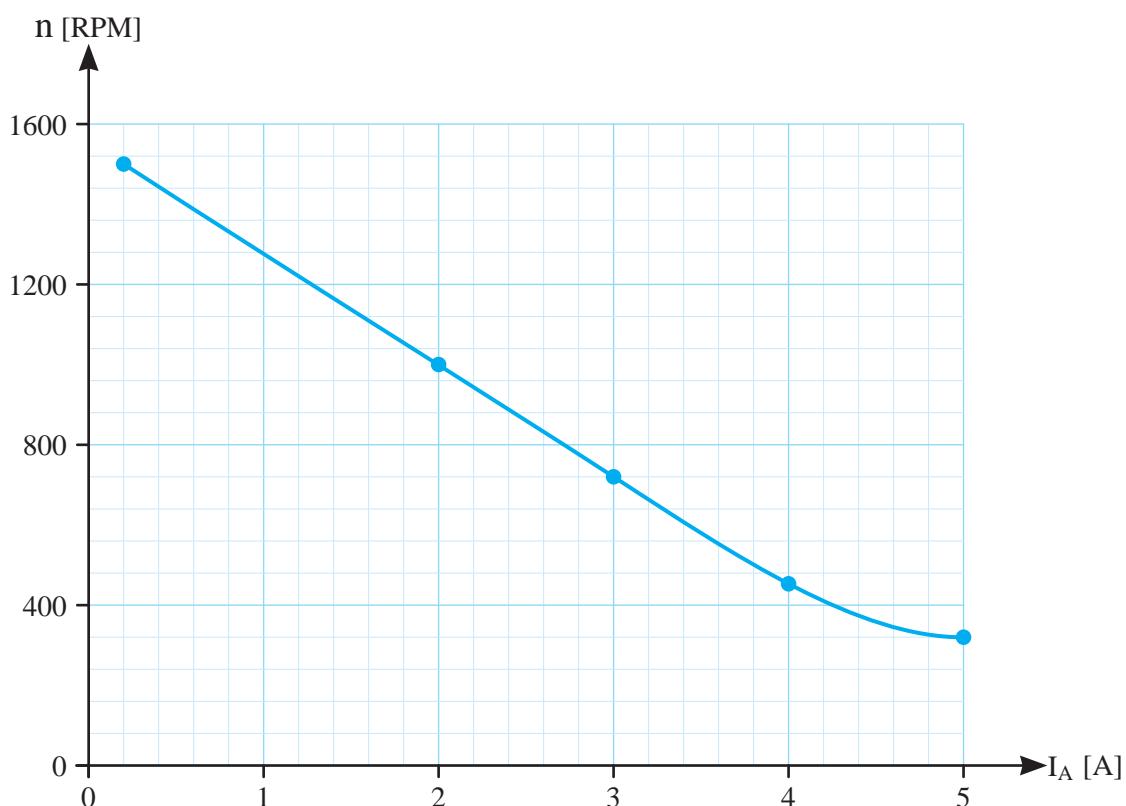


شکل ۴ - ۴ منحنی مشخصه الکترومکانیکی موتور کمپوند اضافی

در این شکل مشاهده می‌شود در اثر افزایش گشتاور بار که منجر به کاهش سرعت شده است موتور جریان داده شده است.

در این شکل مشاهده می‌شود در اثر افزایش گشتاور بار که منجر به کاهش سرعت شده است موتور جریان را افزایش می‌دهد.

نقاط نشان‌دهنده مقدار هر گشتاور T_{load} به ازای

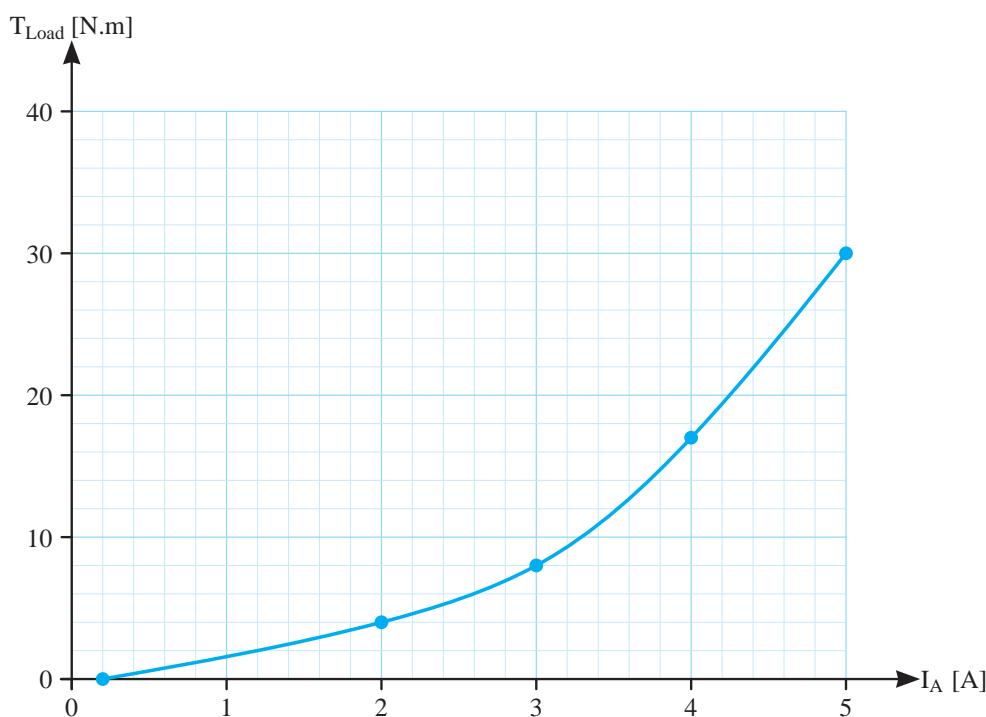

شکل ۴-۴ منحنی مشخصه الکترومغناطیسی موتور کمپوند اضافی

نقاط نشاندهنده مقدار هر سرعت n به ازای

در این شکل مشاهده می‌شود که افزایش جریان I_A


گشتاور T_{load} معین جدول (۴-۴) در شکل (۴-۳)

باعث افزایش گشتاور موتور شده است تا به گشتاور بار

تحت عنوان منحنی مشخصه گشتاور - سرعت نشان

غلبه نماید.

داده شده است.

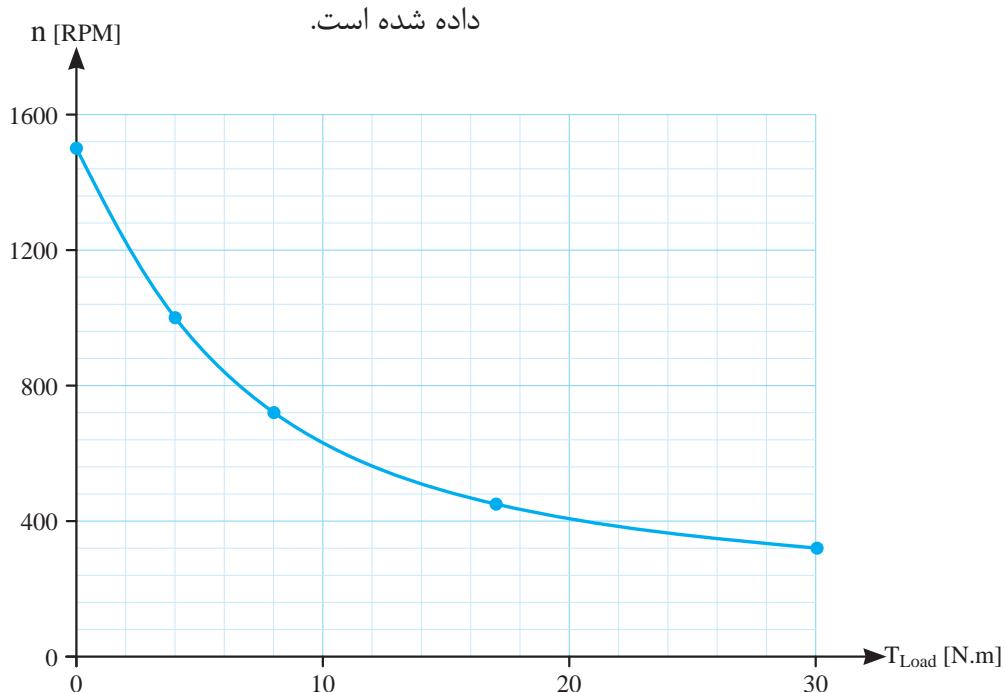

شکل ۴-۳ منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور کمپوند اضافی


- ۳ - اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک و سپس با سیم‌پیچی تحریک ارتباط پیدا کند موتور کمپوند با شنت بلند است.
- ۴ - راهاندازی و رفتار موتور کمپوند با شنت بلند و کوتاه است.
- ۵ - منحنی مشخصه الکترومغناطیسی تأثیر بر را در ولتاژ ثابت نشان می‌دهد.
- ۶ - منحنی مشخصه تأثیر گشتاور بار برابر سرعت را در ولتاژ ثابت نشان می‌دهد.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک سری و سپس با سیم‌پیچی تحریک موازی ارتباط پیدا کند موتور کمپوند با شنت کوتاه است.

صحیح غلط

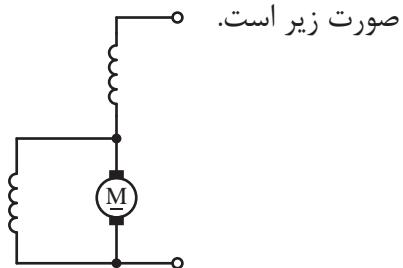- ۲ - علامت اختصاری موتور کمپوند با شنت کوتاه به صورت زیر است.



صحیح غلط

- ۳ - در نوشتن معادلات ولتاژ و جریان در حالت پایدار موتورهای DC از اثرات خودالقایی صرف نظر نمی‌شود.

صحیح غلط

- ۴ - در لحظه راهاندازی موتور کمپوند مقاومت R_{adj}

در این شکل مشاهده می‌شود افزایش گشتاور بار منجر به کاهش سرعت می‌شود.

فعالیت ۳ - ۴ - با استفاده از برنامه صفحه گسترده Microsoft Office از برنامه‌های مجموعه Excel منحنی مشخصه‌های مربوط به جدول ۴ - ۴ را رسم نمایید.

۵ - ۱۳ - ۴ - کاربرد

مоторهای کمپوند اضافی دارای تغییرات سرعتی کمتر از موتور سری و بیشتر از موتور شنت از بی‌باری تا بار کامل می‌باشند.

گشتاور موتور کمپوند اضافی از موتور سری کمتر و از موتور شنت بیشتر است. مotorهای کمپوند در جایی به کار گرفته می‌شوند که به گشتاور راهاندازی زیاد و سرعت تقریباً ثابت نیاز داشته باشند.

مоторهای کمپوند نقصانی موارد استفاده چندانی ندارند. این موتورها را می‌توان طوری طراحی کرد که بتوانند در حالت بارداری سرعت تقریباً ثابتی داشته باشند. از موتور کمپوند نقصانی در ماشین برش کارخانجات لوله‌سازی استفاده می‌شود.

پرسش ۷ - ۴


پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - در موتورهای کمپوند فوران قطبها از فوران سیم‌پیچی تحریک و است.

- ۲ - اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک موازی و سپس با سیم‌پیچی تحریک سری ارتباط پیدا کند موتور است.

جاروبکها

- ایجاد افت ولتاژ بسیار شدید در منبع تغذیه
- آسیب رسیدن به کابل‌های اتصال موتور به منبع تغذیه
- قطع فیوزهای موتور
- ایجاد ضربات شدید مکانیکی به رتور و آسیب رسیدن به محور و یاتاقان علت جریان راهاندازی زیاد با توجه به مدار الکتریکی معادل سیمپیچی آرمیچر شکل (۴۴ - ۴) قابل توجیه است.

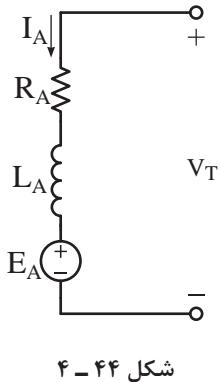

شکل ۴-۴۴

با توجه به شکل (۴۴ - ۴) جریان آرمیچر از رابطه (۴ - ۴۰) به دست می‌آید.

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A} \quad (4-40)$$

نیروی محرکه القایی با رابطه $E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega$ تعیین می‌شود. در لحظه راهاندازی رتور در حال سکون است و سرعت $\omega = 0$ است و نیروی محرکه القایی $E_A = 0$ می‌شود. بنابراین رابطه جریان آرمیچر در لحظه راهاندازی به صورت رابطه (۴ - ۴۱) در می‌آید.^۱

$$I_{A_{st}} = \frac{V_T - 0}{R_A} \quad (4-41)$$

را در حداقل قرار می‌دهند.

صحیح غلط

۵ - پس از راهاندازی موتور کمپوند به منظور تنظیم سرعت مقاومت R_{adj} را تغییر می‌دهند.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - علامت اختصاری موتور کمپوند با شنت بلند را رسم کنید.

۲ - چرا موتور کمپوند نقصانی کاربرد ندارد؟

۳ - با توجه به شکل (۴ - ۳۶) طرح ساختمانی موتور کمپوند را شرح دهید.

۴ - چرا در تحلیل موتورهای DC از اثرات خودالقایی صرف نظر می‌شود؟

۵ - نحوه راهاندازی موتور کمپوند را شرح دهید.

۶ - آیا در موتورهای کمپوند پدیده فرار روی می‌دهد؟ چرا؟

۷ - نحوه تنظیم سرعت پس از راهاندازی موتور کمپوند را شرح دهید.

۸ - نحوه انجام آزمایش بارداری موتور کمپوند را شرح دهید.

۴ - راهاندازی موتورهای جریان مستقیم

موتورهای جریان مستقیم در لحظه راهاندازی چندین برابر جریان نامی از منبع تغذیه دریافت می‌کنند.

جریان راهاندازی زیاد مشکلات جدی را ایجاد می‌کند از جمله:

- آسیب رسیدن به سیمپیچی آرمیچر، کموتاتور و


۱. ضریب خودالقایی L_A در محاسبه جریان راهاندازی دخالت دارد و باعث کاهش آن می‌شود. به دلیل پیچیدگی محاسبات از اثر L_A در جریان راهاندازی صرف نظر شده است.

افزایش می‌یابد و باعث کاهش جریان آرمیچر می‌شود.
برای کاهش جریان آرمیچر در لحظه راهاندازی طبق رابطه (۴۱ - ۴) باید ولتاژ V_T را کاهش یا مقاومت مدار آرمیچر R_A را افزایش داد. بدین منظور روش‌هایی ابداع شده است که به آنها پرداخته می‌شود.

۱ - ۱۴ - ۴ - راهاندازی با منبع ولتاژ متغیر

در این روش با استفاده از منبع ولتاژ DC متغیر در لحظه راهاندازی ولتاژ موتور را کاهش می‌دهند و پس از راهاندازی ولتاژ را به تدریج افزایش می‌دهند تا به ولتاژ نامی برسد.

یک نمونه از منبع ولتاژ DC متغیر در شکل (۴ - ۴۵) نشان داده شده است.

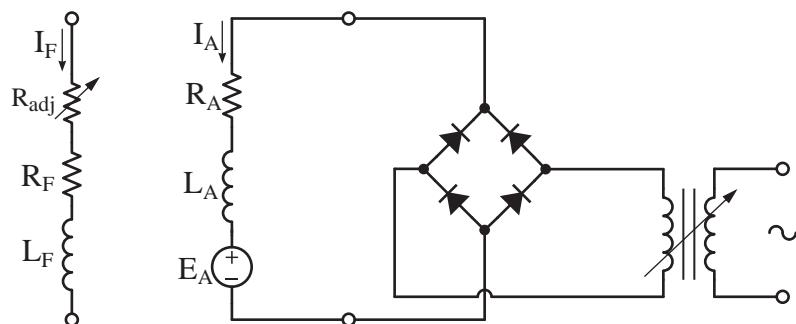

شکل ۴ - ۴۵

نمونه دیگری از منبع ولتاژ DC متغیر در شکل (۴ - ۴۶) نشان داده شده است.


دلیل بزرگ شدن جریان آرمیچر در لحظه راهاندازی کوچک بودن مقاومت آرمیچر R_A در مقابل ولتاژ منبع تغذیه V_T است.

برای مثال موتور $V = ۲۲۰\text{V}$ ، $I = ۵\text{A}$ ، $P = ۱\text{KW}$ با مقاومت آرمیچر $\Omega = ۰/۲\Omega$ را در نظر بگیرید. جریان آرمیچر این موتور در لحظه راهاندازی برابر است با:

$$I_{A_{st}} = \frac{V_T - ۰}{R_A}$$

$$I_{A_{st}} = \frac{۲۲۰ - ۰}{۰/۲} = ۱۱۰۰[\text{A}]$$

مشاهده می‌شود جریان آرمیچر در لحظه راهاندازی ۲۲۰ برابر جریان نامی موتور است. البته پس از راهاندازی موتور و سرعت گرفتن رotor نیروی محرکه القایی E_A

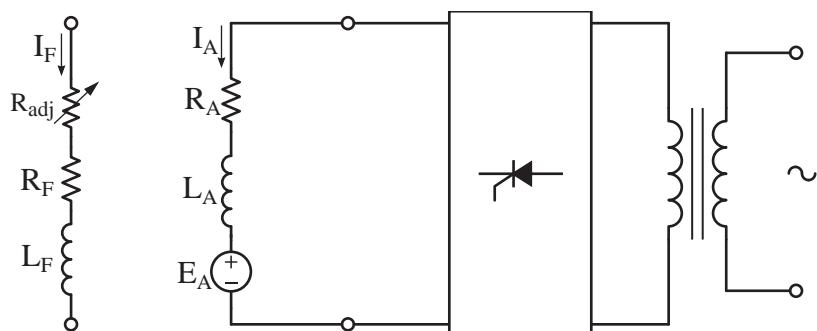

شکل ۴ - ۴۶

در شکل (۴ - ۴۵) از یک ترانس متغیر برای تغییر ولتاژ و یک مدار الکترونیکی یکسو-کننده دیودی برای تبدیل ولتاژ AC به DC استفاده شده است.

- ۲ - در لحظه راهاندازی سرعت است و نیروی محرکه القایی می‌شود.
- ۳ - پس از راهاندازی و سرعت گرفتن رتور نیروی محرکه القایی و جریان آرمیچر می‌یابد.
- ۴ - در منبع تغذیه ولتاژ متغیر وظیفه ترانسفورمر و وظیفه پل دیودی است.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - یکی از مشکلات جریان راهاندازی زیاد قطع فیوزهای مدار است.

صحیح غلط

- ۲ - در لحظه راهاندازی نیروی محرکه القایی آرمیچر برابر ولتاژ موتور است.

غلط صحیح

پرسش‌های تشریحی

- ۱ - مشکلاتی که جریان راهاندازی زیاد ایجاد می‌کند را بنویسید.

- ۲ - چرا موتورهای جریان مستقیم در لحظه راهاندازی جریان زیاد می‌کشند؟

- ۳ - راهاندازی موتور DC با منبع ولتاژ متغیر را شرح دهید.

- ۴ - نحوه راهاندازی موتور DC با مقاومت راهانداز را شرح دهید.

- ۵ - مزایای راهاندازی موتور DC با منبع ولتاژ متغیر نسبت به راهاندازی با مقاومت راهانداز را بنویسید.


- ۶ - معایب راهاندازی موتور DC با مقاومت راهانداز را بنویسید.

در این شکل از یک ترانس برای تبدیل ولتاژ و یک مدار الکترونیکی یکسو-کننده تریستوری تمام موج کنترل شده برای تغییر ولتاژ و تبدیل AC به DC استفاده شده است.

استفاده از منبع ولتاژ DC متغیر در راهاندازی موتورهای DC به دلیل بازده زیاد بسیار مناسب است.

۴ - ۱۴ - راهاندازی با مقاومت راهانداز

در این روش با استفاده از مقاومت متغیر به نام «مقاومت راهانداز^۱» که با مدار آرمیچر سری می‌شود مقاومت مدار آرمیچر را افزایش می‌دهند و پس از راهاندازی، مقاومت راهانداز را به تدریج کم می‌کنند تا به صفر برسد. نحوه قرار گرفتن مقاومت راهانداز در مدار آرمیچر در شکل (۴ - ۴۷) نشان داده شده است.

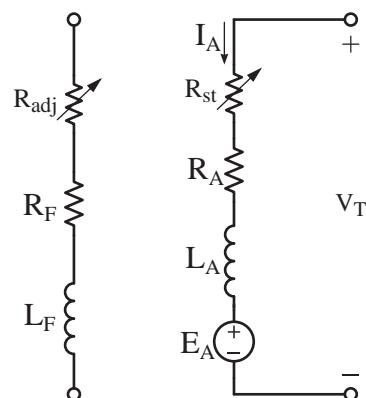

شکل ۴ - ۴۷

استفاده از مقاومت راهانداز با توجه به تلفات حرارتی بسیار زیاد آن توصیه نشده است.

پرسش ۸ - ۴

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - جریان راهاندازی زیاد باعث ایجاد بسیار شدید در منبع تغذیه می‌شود.

(۴-۴۴) در می‌آید.

$$\omega = \frac{V_T - R_A I_A}{K \cdot \varphi} \quad (4-44)$$

با توجه به رابطه (۴-۴۴) ولتاژ موتور V_T ، مقاومت مدار آرمیچر R_A و فوران عواملی هستند که بر سرعت تأثیر گذارند. با توجه به این عوامل روش‌های کنترل ابداع شده است.

۱ - کنترل سرعت از طریق کنترل ولتاژ سرعت در موتورهای DC طبق رابطه (۴-۴۴) با ولتاژ نسبت مستقیم دارد. روش کنترل ولتاژ برای کنترل سرعت از صفر تا سرعت نامی به کار می‌رود. بدیهی است افزایش ولتاژ، بیش ولتاژ نامی به منظور دستیابی به سرعت‌های فراتر از سرعت نامی به سیم‌پیچی‌های موتور آسیب می‌رساند.

اخیراً با پیشرفت‌هایی که در الکترونیک قدرت حاصل شده است استفاده از مدارهای الکترونیکی کنترل ولتاژ به منظور کنترل سرعت متداول شده است.

۲ - کنترل سرعت از طریق کنترل مقاومت مدار آرمیچر

سرعت در موتورهای DC طبق رابطه (۴-۴۴) با مقاومت مدار آرمیچر نسبت عکس دارد. روش کنترل مقاومت مدار آرمیچر به منظور کنترل سرعت به دلیل افزایش تلفات حرارتی در مدار آرمیچر توصیه نشده است.

۳ - کنترل سرعت از طریق کنترل فوران قطب‌ها سرعت در موتورهای DC طبق رابطه (۴-۴۴) با فوران قطب‌ها نسبت عکس دارد. روش کنترل فوران

۱۵ - ۴ - کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم

صنعت همواره نیاز به موتورهایی با گشتاور بالا با امکان کنترل سرعت وسیع و دقیق دارد. قطارهای مترو، اتوبوس‌های برقی و خطوط تولید کارخانجات نورد فولاد و سکوهای پرتاپ موشک و وسایل دیگری از این دست وسایلی هستند که نیروی محرکه خود را از موتورهای DC تأمین می‌کنند. موتورهای DC از نقطه نظر کنترل سرعت، نقش ارزنده‌ای ایفا می‌کنند. همچنین می‌توان سرعت آنها را کمتر یا بیشتر از سرعت نامی در محدوده‌ای وسیع و دقیق کنترل کرد.

همچنین سیستم‌های کنترل سرعت موتورهای DC ارزان‌تر از سیستم‌های کنترل سرعت موتورهای AC است.

نیروی محرکه القایی آرمیچر از رابطه $E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega$ تعیین می‌شود و از آن رابطه (۴-۴۲) برای سرعت به دست می‌آید.

$$\omega = \frac{E_A}{K \cdot \varphi} \quad (4-42)$$

برای موتورهای تحریک مستقل و شنت نیروی محرکه القایی E_A از رابطه (۴-۴۳) به دست می‌آید.

$$E_A = V_T - R_A I_A \quad (4-43)$$

اگر از مقاومت مدار تحریک سری در موتورهای سری و کمپوند صرف‌نظر شود رابطه (۴-۴۳) برای آنها نیز صادق خواهد شد. با جایگزین کردن رابطه (۴-۴۲) در رابطه (۴-۴۳) رابطه سرعت به شکل رابطه

در این شکل ولتاژ شبکه سه فاز توسط یکسوکننده تریستوری یکسو می‌شود و مقدار ولتاژ DC توسط تغییر زاویه آتش گیت‌های تریستورها قابل کنترل می‌باشد. از دیود D_1 به عنوان هرز گرد جهت مستهلک کردن انرژی ذخیره شده در سیم‌پیچی‌های موتور استفاده شده است.

در سیستم‌های کنترل سرعت الکترونیکی امکان طراحی مدار الکترونیکی برای تغییر پلاریته ولتاژ DC جهت معکوس کردن دور وجود دارد.

- مزایای سیستم کنترل سرعت الکترونیکی:
 - ۱ - فضای کمی اشغال می‌کند.
 - ۲ - بازده بالا دارد.
 - ۳ - امکان کنترل سریع ولتاژ خروجی
 - ۴ - ارزان و اقتصادی هستند.


- معایب سیستم کنترل سرعت الکترونیکی:
 - ۱ - تولید اعوجاج و نوسانات در شبکه برق

پرسش ۴ - ۹

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - صنعت نیاز به موتورهایی با گشتاور با امکان کنترل دارد.
- ۲ - کنترل و کنترل از روش‌های کنترل سرعت موتورهای DC هستند.
- ۳ - سرعت در موتورهای DC با فوران نسبت دارد.

برای کنترل سرعت فراتر از سرعت نامی به کار می‌رود. بدیهی است کاهش فوران به منظور دستیابی به بیش از سرعت نامی تا جایی مجاز است که موتور مهار گستته نشود و جریان مدار آرمیچر از مقدار نامی تجاوز نکند. کنترل فوران سیم‌پیچی تحریک موازی از طریق مقاومت متغیر R_{adj} که سری در مدار تحریک موازی قرار می‌گیرد امکان‌پذیر است. کنترل فوران سیم‌پیچی تحریک سری در عمل انجام نمی‌شود (شکل ۴ - ۴۸).

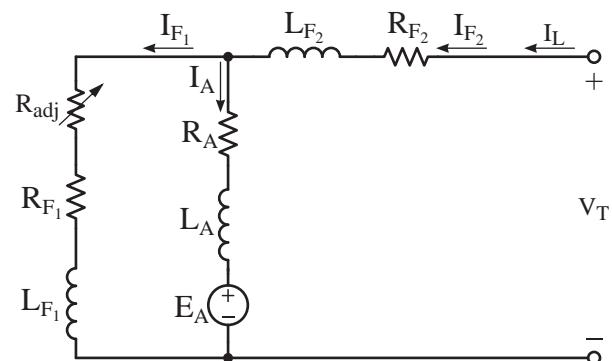


شکل ۴ - ۴۸ - نحوه اتصال مقاومت R_{adj}

سیستم‌های کنترل سرعت موتورهای DC روش‌های کنترل ولتاژ و فوران را به صورت ترکیبی به کار می‌گیرند و ضمن کنترل سرعت، راهاندازی موتور را نیز انجام می‌دهند.

۱ - ۱۵ - ۴ - کنترل سرعت الکترونیکی

امروزه استفاده از مدارهای الکترونیکی به منظور کنترل ولتاژ بسیار متداول شده است عناصر این مدارات قطعات نیمه هادی هستند. یک نمونه از این مدارهای الکترونیکی در شکل (۴ - ۴۹) نشان داده شده است.

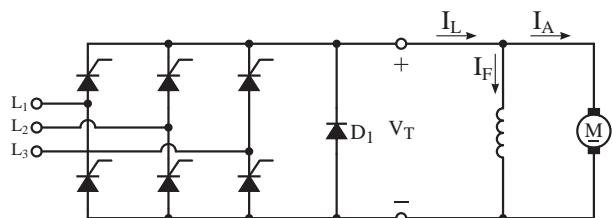

شکل ۴ - ۴۹ - مدار ساده کنترل ولتاژ DC موتور شنت

پرسش‌های صحیح، غلط

۸ - مزایای سیستم کنترل سرعت الکترونیکی را بنویسید؟

۱ - موتورهای DC از نقطه نظر کنترل سرعت نقش ارزنده‌ای ایفا می‌کنند.

صحیح غلط

۲ - سرعت در موتورهای DC با ولتاژ نسبت عکس دارد.

صحیح غلط

۳ - روش کنترل سرعت از طریق کنترل مقاومت آرمیچر در موتورهای DC توصیه نشده است.

صحیح غلط

۴ - سیستم‌های کنترل سرعت وظیفه راهاندازی موتور را نیز انجام می‌دهند.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

تغییر جهت گردش موتورهای DC با تعویض جهت گشتاور آرمیچر امکان‌پذیر است. بدین منظور باید جهت جریان در سیم‌پیچی آرمیچر یا جهت جریان در سیم‌پیچی تحریک را عوض کرد. معمولاً برای تغییر جهت گردش موتورهای DC جهت جریان سیم‌پیچی آرمیچر را با جابه‌جا کردن دو سر مدار آرمیچر عوض می‌کند و از تعویض جهت جریان مدار تحریک خودداری می‌کنند تا مشکلات زیر به وجود نیاید.

۱ - قطع مدار تحریک در لحظه تغییر جهت گردش باعث بروز پدیده مهار گستنگی خواهد شد.

۲ - تغییر جهت جریان تحریک پلاریته قطب‌های موتور را عوض می‌کند در این صورت در کار قطب‌های کمکی و سیم‌پیچی‌های جبران‌گر اختلال ایجاد خواهد شد.

در موتور تحریک مستقل کافی است پلاریته منبع ولتاژ مدار آرمیچر را عوض کرد تا جهت گردش موتور تغییر کند (شکل ۵۰ - ۴).

۱ - دلیل لزوم کنترل سرعت در موتورهای DC را شرح دهید.

۲ - عواملی که بر سرعت موتورهای DC تأثیر گذارند را بنویسید.


۳ - روش کنترل سرعت از طریق کنترل ولتاژ را شرح دهید.

۴ - چرا روش کنترل سرعت موتورهای DC از طریق کنترل مقاومت مدار آرمیچر توصیه نشده است؟


۵ - کنترل سرعت از طریق کنترل فوران را شرح دهید.

۶ - هر یک از روش‌های کنترل سرعت در چه محدوده‌ای کاربرد دارند؟ توضیح دهید.

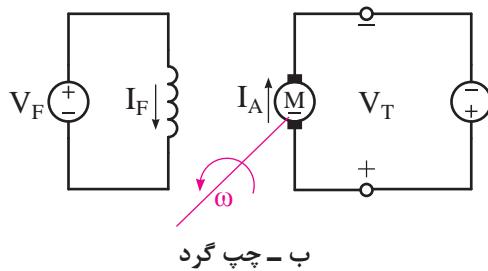۷ - نحوه نصب مقاومت‌های R_{adj} در مدار تحریک



ب - چپ گرد

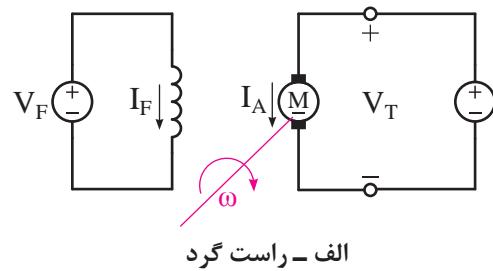


الف - راست گرد


شکل ۵۰ - ۴ نقشه اختصاری تغییر جهت گردش موتور تحریک مستقل

تغییر کند. در شکل (۵۱ - ۴) نقشه اختصاری تغییر جهت گردش موتور شنت نشان داده شده است.

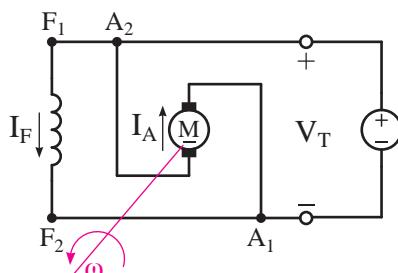در موتورهای شنت، سری و کمپوند با جابجایی محل اتصال مدار آرمیچر نسبت به مدار تحریک، جهت جریان آرمیچر را عوض می‌کنند تا جهت گردش موتور



ب - چپ گرد

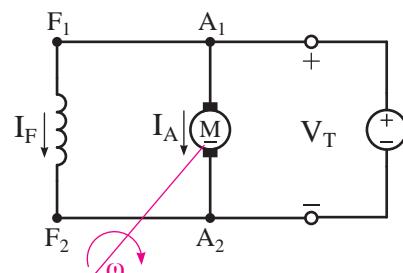


الف - راست گرد


شکل ۵۱ - ۴ نقشه اختصاری تغییر جهت گردش موتور شنت

در شکل (۵۲ - ۴) نقشه اختصاری تغییر جهت گردش موتور سری نشان داده شده است.

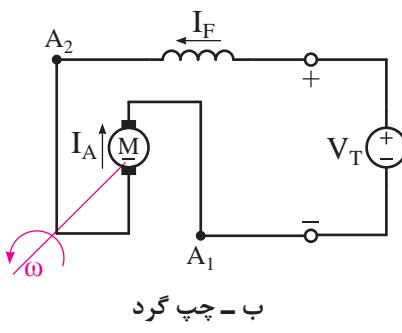در شکل (۵۲ - ۴) نقشه اختصاری تغییر جهت گردش موتور سری نشان داده شده است.




ب - چپ گرد

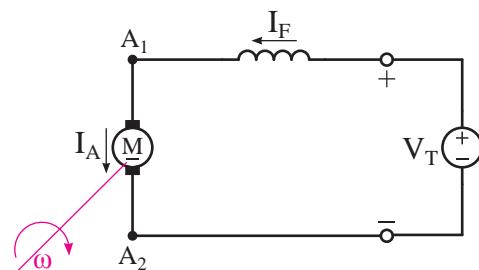


الف - راست گرد

شکل ۵۲ - ۴ نقشه اختصاری تغییر جهت گردش موتور سری

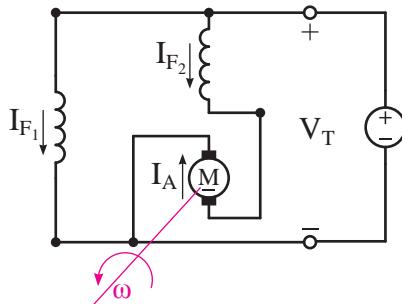در شکل (۵۳ - ۴) نقشه اختصاری تغییر جهت گردش موتور کمپوند با شنت بلند نشان داده شده است.



ب - چپ گرد

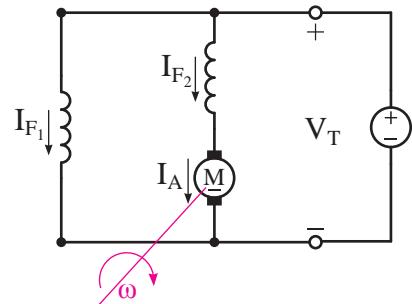

الف - راست گرد


شکل ۵۳ - ۴ نقشه اختصاری تغییر جهت گردش موتور کمپوند با شنت بلند

مستهلك می‌کند تا رتور متوقف شود. سه روش ترمز برای موتورهای DC به کار می‌رود:


- ۱ - ترمز دینامیکی
- ۲ - ترمز با جریان مخالف
- ۳ - ترمز ژنراتوری

۱۷ - ۴ - ترمز دینامیکی

در این روش برای موتورهای شنت مدار آرمیچر از منبع تغذیه جدا می‌شود و دو سر آن به یک مقاومت متغیر وصل می‌شود. در این صورت موتور تبدیل به ژنراتور تحریک مستقل خواهد شد و انرژی جنبشی رتور در سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا تبدیل به انرژی الکتریکی می‌شود و سپس در مقاومت متغیر به انرژی گرمایی تبدیل خواهد شد. این تبدیل انرژی تا توقف رتور ادامه می‌یابد. نقشه اختصاری حالت کار و ترمز دینامیکی موتور شنت در شکل (۵۴ - ۴) نشان داده شده است.

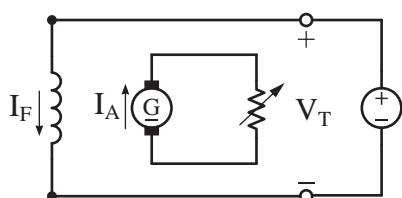

ب - حالت ترمز

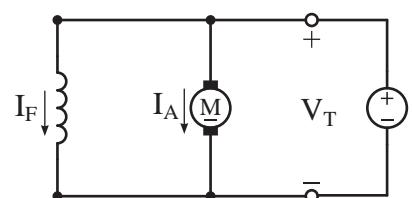

الف - حالت کار

شکل ۵۴ - ۴ نقشه اختصاری موتور شنت

در موتورهای شنت، سری و کمپوند با تعویض پلاریته‌های منبع ولتاژ جهت جریان مدار آرمیچر و تحریک عوض می‌شود از این رو جهت گردش تغییر نخواهد کرد.


۱۷ - ۴ - ترمز در موتورهای جریان مستقیم

در بسیاری از بارهای صنعتی مانند نقاله‌ها، قطارهای مترو و خودروهای برقی ... که توسط موتورهای جریان مستقیم به حرکت در می‌آیند پس از قطع از منبع تغذیه، رتور به خاطر انرژی جنبشی تا مدتی به حرکت خود ادامه می‌دهد و سپس متوقف می‌شود. در صورتی که نیاز به توقف سریع رتور باشد باید از حالت‌های ترمزی موتورهای جریان مستقیم استفاده کرد تا پس از خاموش شدن موتور، بلا فاصله رتور و بار آن متوقف شوند.


اساس کار ترمز موتورهای DC بر این مبنای استوار است که انرژی جنبشی رотор در حال گردش را

ترمزی جابه‌جا می‌شود تا جهت جریان آن مانند حالت کار موتوری باقی بماند و پس‌ماند قطب‌ها از بین نرود. نقشه اختصاری حالت کار و ترمز دینامیکی موتور سری در شکل (۵۵ - ۴) نشان داده شده است.

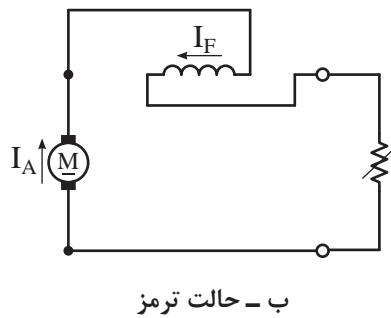در موتورهای سری برای ایجاد حالت ترمز دینامیکی، موتور از منبع تغذیه جدا می‌شود و مدار آرمیچر و تحریک سری به مقاومت متغیر متصل می‌شوند؛ با این تفاوت که دو سر سیم‌پیچی تحریک سری در حالت



ب - حالت ترمز

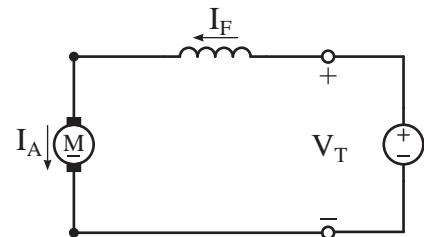

الف - حالت کار

شکل ۵۵ - ۴ نقشه اختصاری موتور سری

۱۷-۲ - ۴ - ترمز با جریان مخالف

در این روش برای ایجاد نیروی ترمزی جهت گردش موتور را با جابه‌جا کردن سرهای مدار آرمیچر عوض می‌کنند تا جهت گشتاور آرمیچر عوض شود؛ لذا رتور سریع متوقف می‌شود و پس از توقف، منبع تغذیه قطع می‌شود تا رتور در جهت مخالف حرکت نکند. نیروی ترمزی جریان مخالف به مراتب بیشتر از ترمز دینامیکی است و رتور در مدت زمان کمتری می‌ایستد. اما در این روش ضربات شدید مکانیکی به محور و یاتاقان‌ها وارد می‌شود و مدارهای الکتریکی موتور، باید جریان‌های شدید لحظه‌ای را تحمل کند.

۱۷-۳ - ۴ - ترمز ژنراتوری

در مواردی که بار تحت تأثیر انرژی جنبشی خود بتواند سرعت رotor را به بیش از سرعت بی‌باری برساند (مانند حرکت خودرو در سرازیری)، نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A بزرگ‌تر از ولتاژ V_T می‌شود. لذا

در موتورهای کمپوند برای ایجاد حالت ترمز دینامیکی، مدار آرمیچر و تحریک سری مشابه آنچه که برای موتور سری شرح داده شد به مقاومت متغیر وصل می‌شود و مدار تحریک موازی به منبع تغذیه متصل می‌ماند.

در روش ترمز دینامیکی لازم است سیم‌پیچی تحریک در مدار باقی بماند تا رفتار ژنراتوری پدید آید. هم‌چنین هرچه مقدار مقاومت متغیر کمتر شود نیروی ترمزی قوی‌تری به وجود می‌آید و رتور سریع‌تر متوقف می‌شود.

در اتوبوس‌های برقی مجهز به ترمز دینامیکی، مقاومت متغیر از طریق یک پدال در زیر پای راننده قرار داده شده است. راننده با فشار بر پدال ضمن قطع مدار آرمیچر از منبع تغذیه آن را به مقاومت متغیر وصل می‌کند. فشار بیشتر بر پدال، مقاومت متغیر را کم می‌کند تا نیروی ترمز قوی‌تری ایجاد شود.

..... توسط فراهم باشد.

پرسش‌های صحیح، غلط

۱ - تغییر جهت گردش موتورهای DC با تعویض جهت گشتاور آرمیچر امکان‌پذیر است.

صحیح غلط

۲ - با تعویض پلاریته منبع ولتاژ مدار آرمیچر، جهت گردش موتور تحریک مستقل تغییر می‌کند.

صحیح غلط

۳ - با تعویض پلاریته منبع ولتاژ جهت گردش موتور شنت تغییر می‌کند.

صحیح غلط

۴ - در روش ترمز دینامیکی انرژی جنبشی رتور به انرژی الکتریکی تبدیل نمی‌شود.

صحیح غلط

۵ - نیروی ترمزی جریان مخالف به مراتب بیشتر از ترمز دینامیکی است.

صحیح غلط

۶ - روش ترمز ژنراتوری در موتور سری کاربرد دارد.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - تغییر جهت گردش در موتورهای DC چگونه انجام می‌شود؟

۲ - چرا از تعویض جهت جریان تحریک به منظور تغییر جهت گردش خودداری می‌شود؟

۳ - نقشه اختصاری تغییر جهت گردش موتور شنت را رسم نموده و توضیح دهید.

موتور تبدیل به ژنراتور خواهد شد و انرژی جنبشی رتور به انرژی الکتریکی تبدیل و به منبع تغذیه برگردانده می‌شود و آن را شارژ می‌کند. در این صورت نیروی ترمزی ایجاد می‌شود که مانع افزایش سرعت رتور می‌شود. این روش تولید نیروی ترمزی را «ترمز ژنراتوری» گویند.

در روش ترمز ژنراتوری باید امکان جذب انرژی الکتریکی توسط منبع تغذیه فراهم باشد در غیر این صورت نیروی ترمزی پدید نمی‌آید. ترمز مولدی باعث توقف رتور نخواهد شد بلکه از افزایش سرعت رتور جلوگیری می‌کند.

روش ترمزی ژنراتوری در موتورهای سری پدید نمی‌آید؛ زیرا رسیدن به بیش از سرعت بی‌باری به معنای وقوع پدیده فرار یا مهار گستاخی است.

پرسش ۱۰ - ۴

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - برای تغییر جهت گردش موتور DC باید جهت جریان یا را عوض کرد.

۲ - قطع مدار تحریک در لحظه تغییر جهت گردش باعث بروز پدیده خواهد شد.

۳ - اساس کار ترمز موتورهای DC مستهلك کردن انرژی است.

۴ - در روش ترمز دینامیکی انرژی رتور به انرژی تبدیل می‌شود.

۵ - در روش ترمز دینامیکی لازم است سیم‌پیچی در مدار باقی بماند تا رفتار پدید آید.

۶ - در روش ترمز ژنراتوری باید امکان جذب انرژی

۴ - چرا در موتورهای شنت، سری و کمپوند با تعویض پلاریته منبع ولتاژ، جهت گردش تغییر نمی‌کند؟

۵ - لزوم استفاده از ترمز در موتورهای الکتریکی را بنویسید.

۶ - اساس کار ترمز را شرح دهید.

۷ - انواع روش‌های ترمز را بنویسید.

۸ - روش ترمز دینامیکی را توضیح دهید.

۹ - با رسم شکل نحوه ترمز دینامیکی موتور شنت را توضیح دهید.

۱۰ - با رسم شکل نحوه ترمز دینامیکی موتور سری را توضیح دهید.

۱۱ - نحوه ترمز دینامیکی در موتور کمپوند را توضیح دهید.

۱۲ - ترمز با جریان مخالف را توضیح دهید.

۱۳ - ترمز ژنراتوری را توضیح دهید.

۱۴ - چرا ترمز ژنراتوری در موتور سری پدید نمی‌آید؟

منابع

1-Electric Machinery – Fourth Edition – by Fitzgerald / Kingsley / Umans

2-Principles of Electric Machines and Power Electronics – by Sen, Paresh, Chandra

3 –Electric Machinery Fundamentals – Fourth Edition – by Stepheny. Chapman

۵ - ماشین‌های الکتریکی، تئوری، عملکرد و کاربردها - تالیف پروفسور بیم بهارا - ترجمه دکتر سلطانی، دکتر لسانی

۶ - ماشین‌های الکتریکی، تحلیل، بهره‌برداری، کنترل - تالیف پی سی سن - ترجمه دکتر عابدی، نبوی

