

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# کارگاه برق تأسیسات

رشته تأسیسات

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۸۶۶

۶۲۱ قدری مقدم، اصغر

/۳۰۲۸

کارگاه برق تأسیسات/ مؤلف : اصغر قدری مقدم .- تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی

ک ۴۷۸ ق/ ایران، ۱۳۹۵.

۱۳۹۵

۱۳۰ ص. : مصور .- (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۸۶۶)

متون درسی رشته تأسیسات، زمینه صنعت.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی  
رشته تأسیسات دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش .

۱. برق .- کارگاه‌ها . ۲. تأسیسات . الف. ایران . وزارت آموزش و پرورش . کمیسیون برنامه‌ریزی

و تأثیف کتاب‌های درسی رشته تأسیسات . ب. عنوان . ج. فروست .

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی تهران-  
صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و  
کاردانش، ارسال فرمایند.

[info@tvoecd.sch.ir](mailto:info@tvoecd.sch.ir)

پیام‌نگار (ایمیل)

[www.tvoecd.sch.ir](http://www.tvoecd.sch.ir)

وب‌گاه (وب سایت)

## وزارت آموزش و پرورش

### سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : کارگاه برق تأسیسات - ۴۹۰/۶

مؤلف : اصغر قدیری مقدم

آماده‌سازی و نظارت بر جاپ و توزيع : اداره کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۲۶۶ - ۸۸۸۳۱۶۱ - ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

صفحه‌آرا : طرفه سهائی

طراح جلد : محمدحسن معماری

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاذه مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخن)


تلفن : ۰۹۱۵ - ۴۴۹۸۵۱۶۰ ، ۰۹۱۳ - ۴۴۹۸۵۱۶۰ ، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵ - ۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ شانزدهم ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.

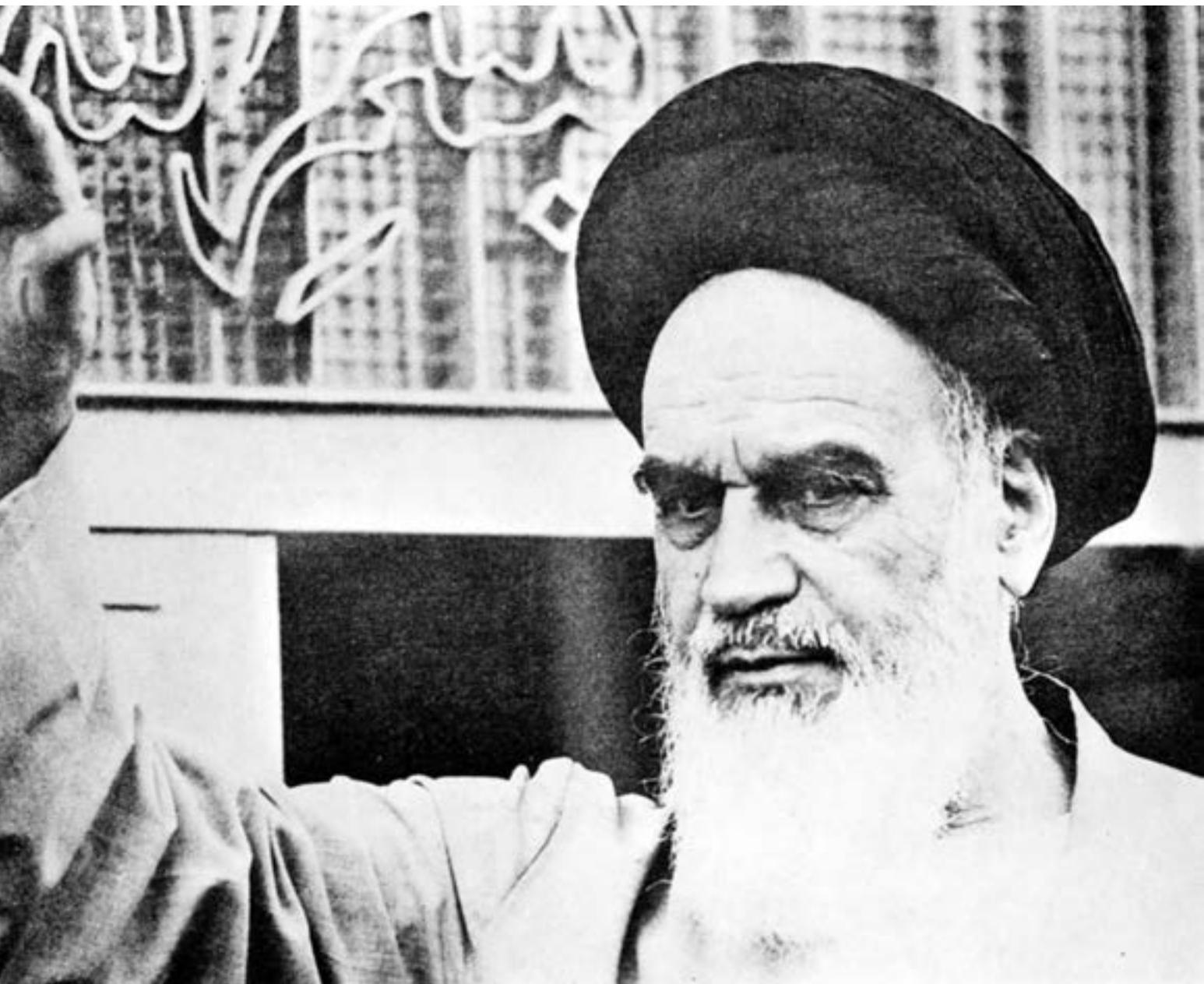شابک ۹۵۷-۴ ۹۶۴-۰۵-۰۹۵۷-۴ ISBN ۹۶۴-۰۵-۰۹۵۷-۴



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات  
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل  
نباشید و از اتكای به ا جانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»



## فهرست

۱-۱- مقررات ملی برای جلوگیری از حوادث برق	۷	مقدمه
۱-۲- حفاظت در برابر تماس مستقیم	۷	هدف کلی
۱-۳- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم	۷	جدول بودجه بندی زمانی
۱-۴- حفاظت در برابر اثرهای حرارتی	۷	
۱-۵- در بهره برداری عادی	۲	فصل اول : حفاظت و ایمنی در برق
۱-۶- حفاظت در برابر اضافه جریان	۲	۱- اثرات برق بر اعضای بدن
۱-۷- حفاظت در برابر جریان های لتاژ	۳	۲- ولتاژ تماس خطرناک
۱-۸- اتصالی	۴	۳-۱- عوارض ناشی از برق گرفتنگی
۱-۹- حفاظت در برابر اضافه و لتاژ	۴	۳-۲- شوک الکتریکی سطحی
۱-۱۰- خلاصه مطالب	۵	۳-۳- شوک الکتریکی عمیق
۱-۱۱- پرسش	۵	۴- مسیر عبور جریان الکتریکی از بدن
۱-۱۲- فصل دوم : ابزارشناسی	۶	۵- کمک های اولیه به افراد برق گرفته
۱-۱۳- پیچ گوشتی	۶	۶- روش های مختلف تنفس مصنوعی
۱-۱۴- فازمتر	۶	۱- روش شیفر (کمک یک نفره)
۱-۱۵- انبردست	۶	۲- روش سیلوستر (کمک دو نفره)
		۳- روش دهان به دهان

۳۹	۳_۵_۲_هويه	۱۳	۱_۲_۳_۱_انبردست ساده يا دم تخت
۴۱	۳_۵_۳_نکات مهم در لحیم کاری	۱۳	۲_۲_۳_۲_انبردست مرکب
۴۴	۳_۶_۶_فرم بندی سیم ها	۱۴	۴_۲_۴_دم باریک
۴۴	۳_۶_۱_نکات فنی در فرم بندی سیم ها	۱۵	۵_۲_۵_دم گرد
۴۶	خلاصه مطالب	۱۵	۶_۲_۶_دم کج
۴۷	پرسش	۱۶	۷_۲_۷_سیم چین
		۱۷	۸_۲_۸_سیم لخت کن
۴۹	فصل چهارم : کابل کشی	۱۷	۱_۲_۸_۱_سیم لخت کن ساده
۴۹	۴_۴_۱_تعریف کابل	۱۷	۲_۲_۸_۲_سیم لخت کن اتوماتیک (خودکار)
۴۹	۴_۴_۲_ساختمان کابل	۱۹	۳_۲_۸_۳_سیم لخت کن حرارتی
۴۹	۴_۴_۱_هادی کابل	۲۰	۹_۲_۹_چاقوی روپوش برداری کابل
۴۹	۴_۴_۲_عایق کابل	۲۰	۱۰_۲_۱۰_دستگاه های روپوش برداری کابل
۴۹	۴_۴_۳_غلاف کابل	۲۲	۱۱_۲_۱۱_قبچی کابل برقی
۴۹	۴_۴_۳_شناسایی کابل ها	۲۲	۱۲_۲_۱۲_دستگاه پرس سرسیم و فیش
۵۰	۴_۴_۳_۱_کابل های فشار ضعیف	۲۵	۱۳_۲_۱۳_مولتی متر (آوومتر)
۵۰	۴_۴_۳_۲_کابل های فشار قوی (ولتاژ بالا)	۲۵	۱۳_۱_۲_۱۳_ساختمان مولتی متر
۵۲	۴_۴_۴_بریدن و لخت کردن کابل ها	۲۶	۱۳_۲_۲_۱۳_طرز استفاده از مولتی متر
۵۲	۴_۴_۵_اتصال کابل ها	۲۷	۱۳_۳_۲_۱۳_طرز اندازه گیری ولتاژ متناوب
۵۲	۴_۴_۶_اتصال کابل به مدار	۲۷	۱۳_۴_۲_۱۳_طرز اندازه گیری مقاومت
۵۵	۴_۴_۷_کابل کشی روکار	۲۷	۱۳_۵_۲_۱۳_طرز اندازه گیری جریان
۵۵	۴_۷_۱_بست کائوچو بی	۲۷	۱۳_۶_۲_۱۳_مولتی متر دیجیتالی
۵۶	۴_۷_۲_ریل	۲۸	۱۳_۷_۲_۱۳_آوومتر انبری
۵۶	۴_۷_۳_بست ریلی	۲۹	خلاصه مطالب
۵۸	خلاصه مطالب	۳۱	پرسش
۶۰	پرسش		
		۳۳	فصل سوم : سیم ها و اتصالات آن ها
۶۳	فصل پنجم : مدارهای روشنایی	۳۳	۱_۳_۱_آنواع سیم ها
۶۳	۵_۱_فیوزها	۳۳	۲_۳_۲_لخت کردن سیم ها
۶۴	۵_۲_کلید مینیاتوری	۳۵	۳_۳_۲_اتصالات سیم ها
۶۵	۵_۳_پریز	۳۴	۴_۳_۴_طرز سؤالی کردن و قراردادن سیم در
۶۵	۵_۳_۱_پریز توکار	۳۸	زیر پیچ
۶۶	۵_۳_۲_پریز روکار	۳۹	۵_۳_۵_لحیم کاری
۶۶	۵_۳_۳_پریز سیار	۳۹	۱_۳_۵_لحیم

	۱-۸_۶-۶- روش تقریبی اندازه‌گذاری	۶۶	۴-۳_۵- پریزهای معمولی
۸۹	لوله برای خم کردن	۶۶	۵-۳_۵- پریزهای ارتدار
۹۱	۶_۶- بست لوله‌ها	۶۷	۶-۳_۵- شمای فنی و شمای عملی
۹۱	۱۰_۶- اتصال لوله‌های فولادی	۶۸	۴-۵_۵- دو شاخه
۹۲	خلاصه مطالب	۶۸	۱-۴_۵- دو شاخه پیچ و مهره‌ای
۹۴	پرسش	۶۸	۲-۴_۵- دو شاخه پرسی
			۳-۴_۵- دو شاخه‌های ارتدار
۹۶	<b>فصل هفتم : تابلوی برق و راه اندازی</b>	۶۸	(حفظات کننده)
۹۶	۱-۷_ کلید قطع و وصل مدار قدرت	۶۸	۵-۵_ سه شاخه
۹۷	۲-۷_ کلید فیوز	۶۹	۶-۵_ کلید یک پل
۹۸	۳-۷_ سلکتورسویچ‌ها	۶۹	۷-۵_ کلید دوپل
۹۹	۴-۷_ دگمه‌های استارت - استاپ	۷۰	۸-۵_ کلید تبدیل
۹۹	۵-۷_ کنتاکتورها	۷۲	۹-۵_ لامپ رشتہ‌ای
۱۰۰	۶-۷_ رله‌ها	۷۲	۱۰-۵_ لامپ فلوئورسنت
۱۰۱	۷-۷_ اورلودها	۷۴	۱۱-۵_ انواع سریچ‌ها
۱۰۲	۸-۷_ تایمرها		۱۲-۵_ کار عملی شماره ۱ - مدار کلید
۱۰۳	۹-۷_ آمپرترهای تابلویی	۷۴	یک پل و لامپ معمولی
۱۰۵	۱۰-۷_ ولت‌ترهای تابلویی		۱۳-۵_ کار عملی شماره ۲ - مدار کلید دو پل
۱۰۵	۱۱-۷_ کلید ولت‌تر	۷۶	و لامپ معمولی و لامپ فلوئورسنت
۱۰۶	۱۲-۷_ وات‌تر تابلویی		۱۴-۵_ کار عملی شماره ۳ - مدار کلید تبدیل
۱۰۷	۱۳-۷_ کسینوس فی‌سنچ	۷۸	(دو کلید تبدیل با یک لامپ روشنایی)
۱۰۸	۱۴-۷_ لامپ سیگنال	۷۹	خلاصه مطالب
۱۰۸	۱۵-۷_ کنترل فاز	۸۰	پرسش
۱۰۹	۱۶-۷_ ترمینال		
۱۱۲	خلاصه مطالب	۸۲	<b>فصل ششم : لوله‌کشی فولادی برق</b>
۱۱۵	پرسش	۸۲	۱-۶_ مشخصات لوله‌های فولادی
		۸۲	۲-۶_ لوله‌های خرطومی فلزی
۱۱۷	<b>فصل هشتم : عیب‌یابی</b>	۸۲	۳-۶_ انتخاب لوله‌های فولادی
۱	۱-۸_ عیب‌یابی برقی الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز	۸۵	۴-۶_ وصاله‌ها (فیتنگ‌ها)
۱۱۷	۱-۸_ روش تشخیص سوختن موتور (اتصال بدن)	۸۷	۵-۶_ فرسیم‌کشی
		۸۷	۶-۶_ بریدن لوله‌های فولادی
۱۱۷		۸۸	۷-۶_ حدیده (رزوه) کردن لوله‌های فولادی
		۸۹	۸-۶_ خم کردن لوله‌های فولادی

۱۲۴	قدرت	۱۱۹	الکتروموتورها (اتصال کوتاه)
۱۲۷	ولتاژ کم	۱۲۰	تشخیص عیوب خازن در
۱۲۷	خلاصه مطالب	۱۲۱	الکتروموتورهای یک فاز
۱۲۹	پرسش	۱۲۲	اندازه‌گیری ظرفیت خازن
۱۳۰	منابع و مأخذ	۱۲۳	۱-۸-۲-۸-عیوب مربوط به الکتروموتورها
		۱۲۳	۲-۲-۸-عیوب یابی از کنتاکتورها
			۲-۱-۸-روش تشخیص سوختن

## مقدمه

شکر و سپاس فراوان خداوند متعال را که در تهیه کتاب حاضر این بندۀ خود را یاری فرمود.

لازمۀ موقیت در راه اندازی، راهبری، نگه‌داری سرویس و تعمیر دستگاه‌های برقی – مکانیکی ساختمان‌ها، داشتن اطلاعات کافی علمی و عملی در زمینه‌های مختلف وسایل، دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی است؛ علاوه بر این اطلاع و آگاهی از اصول، استانداردها و نکات ایمنی مربوط به تأسیسات الکتریکی می‌تواند مانع ایجاد خسارات جانی و مالی غیرقابل جبران گردد. در این کتاب، ابتدا به آموزش حفاظت و ایمنی در برق، بیان مقررات ملی برای جلوگیری از حوادث، و تدابیر حفاظتی در برابر خطاهای احتمالی مدارهای الکتریکی پرداخته شده، و بعد از آن در حد ریزبرنامه و مدت زمان درس، مسایلی نظری ابزارشناسی، انجام کارهای برقی، ساخت تابلوی برق، راه اندازی و عیب یابی بیان گردیده است. امید است با تألیف این کتاب خدمتی به فراغیران عزیز، در جهت بالا بردن سطح اطلاعات علمی و کاربردی آن‌ها در زمینه‌های مختلف برقی، انجام گرفته باشد.


مؤلف

## هدف کلی

انتظار می‌رود هنرجو پس از پایان این درس بتواند با بهره‌گیری از اصول، استانداردها، فناوری و کاربرد ابزار و با رعایت نکات ایمنی و مقررات ملی، تأسیسات الکترومکانیکی را در ساختمان‌های مسکونی و اداری راه اندازی، سرویس و تعمیر کند.

## جدول بودجه‌بندی زمانی

ساعت	موضوع
۲	فصل اول – حفاظت و ایمنی در برق
۴	فصل دوم – ابزارشناسی
۲۰	فصل سوم – سیم‌ها و اتصالات
۱۲	فصل چهارم – کابل‌کشی
۲۴	فصل پنجم – مدارهای روشنایی
۱۲	فصل ششم – لوله‌کشی فولادی
۳۰	فصل هفتم – ساخت تابلوی برق و راه‌اندازی
۱۶	فصل هشتم – عیب‌یابی از موتورها و مدارهای الکتریکی

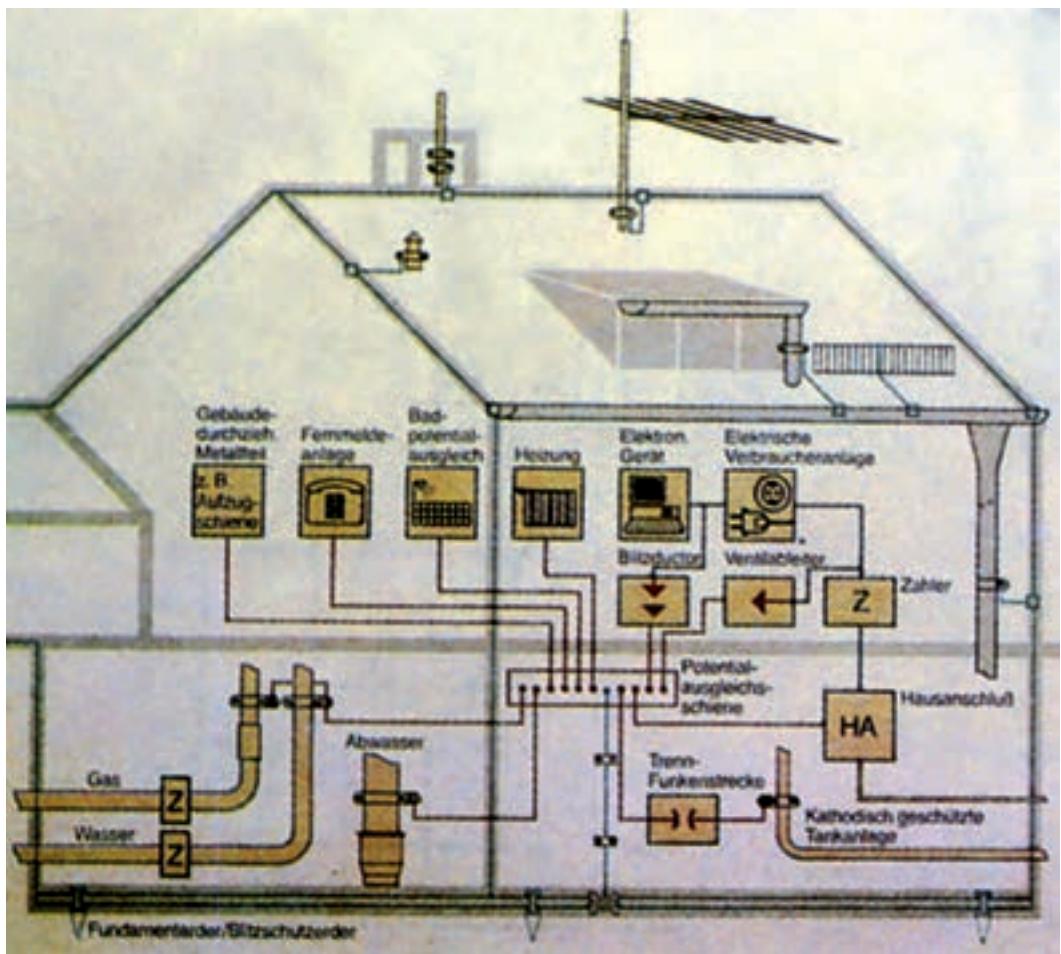

# فصل اول

## حافظت و ایمنی در برق

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- اثرات برق بر اعضای بدن را توضیح دهد.
- ۲- ولتاژ تماس خطرناک را توضیح دهد.
- ۳- عوارض ناشی از برق گرفتگی را شرح دهد.
- ۴- مسیرهای احتمالی عبور جریان برق از بدن را بیان نماید.
- ۵- کمک‌های اولیه به افراد برق گرفته را توضیح دهد.
- ۶- روش‌های مختلف تنفس مصنوعی را شرح دهد.
- ۷- مقررات ملی برای جلوگیری از حوادث برق را توضیح دهد.

### ۱- حفاظت و ایمنی در برق

حامل جریان را با کف دست لمس کند دست او، در اثر عکس‌العمل ماهیچه‌ها، بسته شده و دیگر نخواهد توانست آن را رها کند. اگر جریان شدیدتر باشد دست با درد شدید مواجه می‌شود، به طوری که در جریانی حدود  $30\text{--}50$  میلی‌آمپر غیرقابل تحمل خواهد شد. در حقیقت  $50$  میلی‌آمپر مرز روبه خطر مرگ در نظر گرفته می‌شود، به طوری که در جریان  $20\text{--}50$  میلی‌آمپر یا بیش تر علاوه بر خطر مرگ بافت‌های پوستی نیز سوخته و از بین خواهد رفت. در جدول ۱-۱ تأثیر انواع جریان‌های برق با شدت‌های مختلف روی بدن انسان و حیوانات هم‌جهنگی انسان که طی آزمایش‌های مختلفی به دست آمده است، تحت فرکانس  $50\text{--}60$  هرتز، نشان داده شده است.

**۱-۱- اثرات برق بر اعضای بدن**  
عبور جریان برق از بدن انسان بستگی به وضعیت جسمی بدن دارد. ممکن است شوک الکتریکی باعث سوختن قسمتی از بدن شود و این در شرایطی است که فرکانس الکتریکی شبکه زیاد باشد، مثل شبکه‌ی برق سراسری که با فرکانس‌های  $60\text{--}50$  Hz (سیکل بر ثانیه) استاندارد شده است. شدت جریان کم، در حدود یک یا دو میلی‌آمپر، بی‌خطر و ممکن است فقط به صورت یک لرزش خفیف در بدن ظاهر شود. در جریان‌های بیش تر مثلاً حدود  $10\text{--}15$  میلی‌آمپر، ممکن است این شوک به صورت گذرا از سطح بدن عبور کند، اما در جریان‌های بالاتر از این به صورت گرفتگی ماهیچه نمایان می‌شود. اگر شخص سیم

\* معمولاً فرکانس برق در ایران برابر  $50$  Hz و در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی  $60$  Hz است.

## جدول ۱-۱- تأثیر جریان برق بر بدن انسان

شدت جریان به میلی آمپر	جریان متناوب ۰-۶۰ هرتز	جریان دائم (مستقیم)
۱/۵ تا ۶	احساس عبور جریان همراه با اندکی لرزش در انگشتان دست	۱- در این محدوده شخص جریان را احساس نمی کند.
۲ تا ۳	لرزش شدید انگشتان دست	۲- در این محدوده شخص جریان را احساس نمی کند.
۵ تا ۷	تشنج دستها	۳- درد با خارش، احساس گرما
۸ تا ۱۰	دستها به سختی تکان می خورد ولی می توان آنها را از الکترودها جدا نمود، درد شدید در انگشتان و مفاصل دستها، بی حسی دستها	۴- احساس گرمای شدید
۱۱ تا ۱۲	تشنج عضلات تا شانه ها ادامه یافته و درد شدیدی احساس می شود. تماس با الکترودها را تا ۳۵ ثانیه می توان تحمل کرد.	۵- احساس گرمای شدید
۱۳ تا ۱۴	امکان رها کردن الکترودها مشکل است و تماس با الکترودها را تا ۱۵ ثانیه می توان تحمل کرد.	۶- احساس گرمای شدید
۱۵	رها کردن الکترودها غیرممکن بوده و در دستها تعرق به وجود می آید.	۷- احساس گرمای شدید
۲۰ تا ۲۵	دستها ناگهان فلج می شود، الکترودها را می توان رها کرد، درد شدید عارض عضلات دست	۸- احساس گرمای شدید همراه با اندکی انقباض در می شود و تنگی نفس به وجود می آید.
۵ تا ۸	بندآمدن نفس، لرزش در بطن های قلب	۹- احساس ازدیاد شدت گرما همراه با انقباض عضلات، تشنج و سختی نفس
۹۰ تا ۱۰۰	قطع تنفس که اگر بیش از سه ثانیه طول بکشد قلب فلج شده و حرکات بطن های قلب قطع می شود.	۱۰- بندآمدن نفس

جریان های بیشتر از یک میلی آمپر قابل تشخیص اند در حالی که در فرکانس  $100\text{ kHz}$  جریان های کمتر از  $100\text{ میلی آمپر}$  را نمی توان تشخیص داد. تأثیر شوک الکتریکی بستگی به مسیری دارد که جریان برق در بدن طی می کند. مسیر جریان همانقدر اهمیت دارد که مقدار و زمان عبور جریان دارند، به طوری که اگر جریان از یک دست وارد و از دست دیگر خارج شود خطرات جدی خواهد بود، به گونه ای که ممکن است باعث فلنج شدن قلب و توقف سیستم تنفسی شود. اگر جریان  $100\text{ میلی آمپر}$  برای مدت کوتاهی (کمتر از ۳ ثانیه) از قلب بگذرد انقباضات نامنظم بطنی ایجاد می شود و این بدان معنی است که ضربان قلب مختل شده است. اگر این وضعیت بیش از چند دقیقه طول بکشد مرگ حتمی خواهد بود (شکل ۱-۱).


## ۲-۱- ولتاژ تماس خطرناک

در فرکانس های  $5\text{ تا }60\text{ هرتز}$  جریانی که وارد بدن می شود، تقریباً به طور یکسان در بدن تقسیم می گردد. مثلاً اگر قلب یا مرکز کنترل تنفس در مغز در مسیر جریان قرار گیرد موجب برق گرفتگی می شود. معمولاً مقاومت بدن انسان حدود  $1300\text{ }\Omega$  را از  $300\text{ }\Omega$  اهم است و عبور جریانی بیش از  $5\text{ میلی آمپر}$  از بدن انسان خطر مرگ در بردارد، بنابراین می توان ولتاژ تماس خطرناک را محاسبه کرد که معادل  $65\text{ ولت}$  می باشد.

$$E = I \times R = 0.05 \times 1300$$

$$\text{ولت} = 65$$

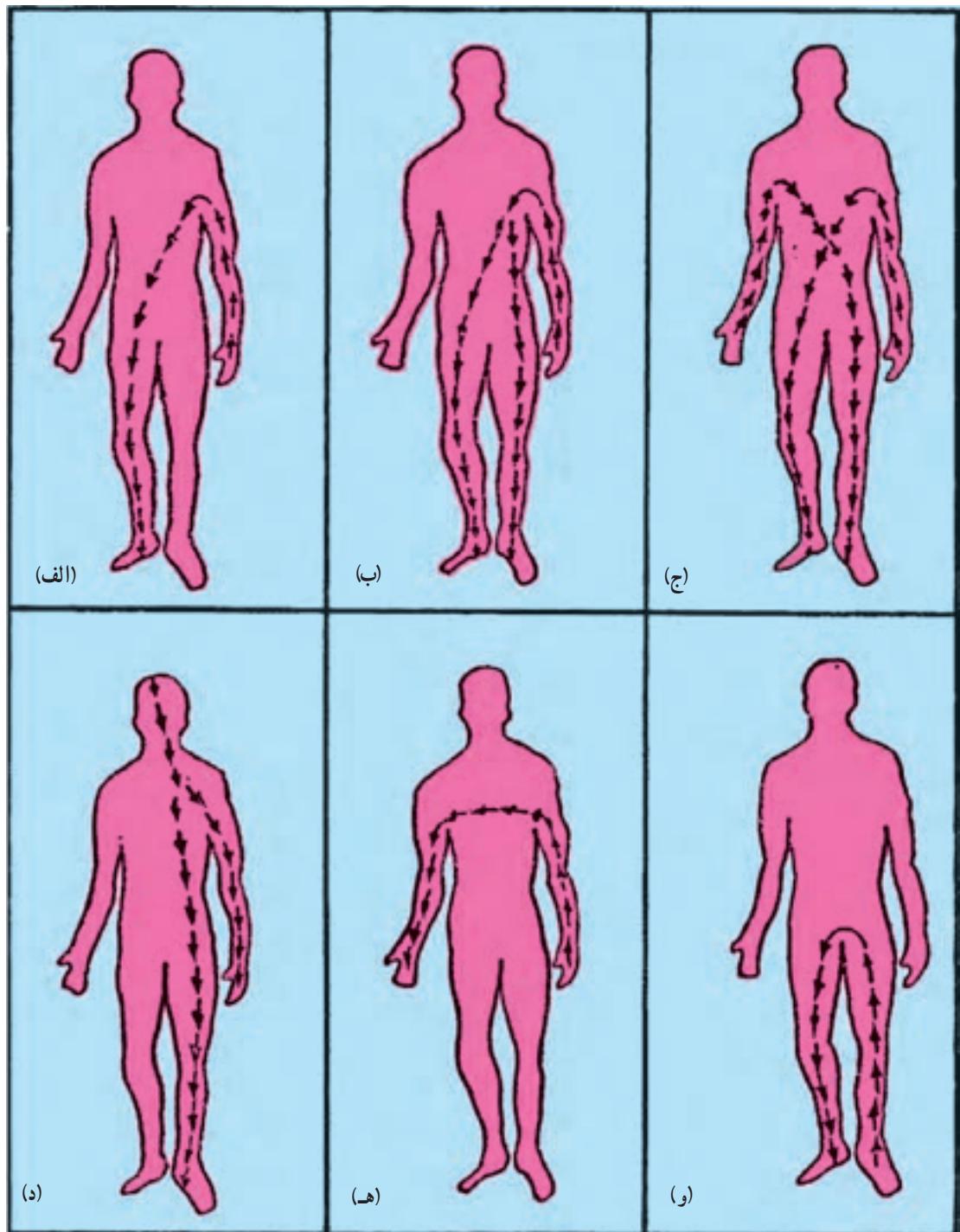در فرکانس های خیلی زیاد ( $10\text{ kHz}$ ) جریان ورودی به بدن به سطوح خارجی محدود می شود و از قسمت های حساس داخلی عبور نمی کند. به عنوان مثال در فرکانس  $50\text{ Hz}$



(ج) از دو دست به دو پا

(او) پای چپ به پای راست

(ب) دست چپ به هر دو پا

(ه) دست چپ به دست راست

(الف) دست چپ پای راست

(د) از سر به دست چپ و پای چپ

شکل ۱-۱- انواع مسیرهای احتمالی عبور جریان از بدن شخص در زمان برق گرفتگی

### ۱-۳-۱- شوک الکتریکی سطحی: عکس العمل بدن

در این حالت به گونه‌ای است که شخص به طور تصادفی از نقطه‌ی اتصال رها شده و به سمتی دیگر پرتتاب می‌شود. البته احتمال

### ۱-۳- عوارض ناشی از برق گرفتگی

برق گرفتگی ممکن است به یکی از صورت‌های زیر اتفاق بیفتد و عوارضی را همراه بیاورد.

## ۱-۵- کمک‌های اولیه به افراد برق گرفته

اگرچه خدمات خارجی برق‌زدگی (سوختگی) مهم است ولی انسان از این اثرات کم‌تر دچار مرگ می‌شود. خطر مرگ در اثر تأثیرات داخلی و نفوذی الکتریسیته در داخل بدن است، به همین دلیل به نکاتی که در این قسمت اشاره می‌شود باید دقت زیادی معطوف کرد. به خصوص افرادی که دائمًا جریان برق سر و کار دارند باید به دانستن طرز جلوگیری از خطرات و روش‌های احیا و تنفس مصنوعی مصدوم ملزم شوند.

برای کمک به شخص برق گرفته ابتدا، ضمن حفظ خونسردی کامل فوراً کلید اصلی برق را قطع کنید و اگر کلید در دسترس نبود به وسیله‌ی یک شئ عایق، مانند چوب خشک، عامل برق‌دار را از بدن مصدوم جدا کنید. در این حالت فرد مصدوم ممکن است در حالت اغماب باشد. اگر قلب و اعضای تنفسی شخص آسیبی ندیده باشد کافی است پنجه‌های محل را اگر بسته است گشوده و دگمه‌های لباس مصدوم را برای تنفس راحت‌تر او باز کنید، سپس کمی آمونیاک یا سرکه زیر بینی وی بگیرید؛ اگر تنفس منقطع و ضربان قلب قطع شد این نشانه‌ی همان شوک الکتریکی است که فلنج تنفسی یا فلنج قلبی را به وجود آورده است. این حالت یک مرگ لحظه‌ای است که می‌توان به احتمال زیاد زندگی را دوباره به مصدوم بازگرداند. آمار نشان می‌دهد اگر در دقیقه‌ی اول به مصدومان کمک شود ۹۰٪ پس از ۶ دقیقه، ۱۰ درصد پس از ۱۲ دقیقه، احتمال بسیار کمی برای نجات مصدوم و ادامه‌ی زندگی او وجود خواهد داشت.

پس از جداسازی مصدوم از عامل برق‌دار فوراً باید تنفس مصنوعی را آغاز کنید. ضمن این که قبل از آغاز تنفس مصنوعی لازم است به نکات زیر توجه نمایید:

- تمام لباس‌های مصدوم را که موجب مشکل شدن تنفس او می‌شود باز یا پاره کرده و یا از تن او بیرون آورید.
- دندان‌های مصدوم را که روی هم کلید شده است با وسیله‌ای مانند مداد یا قاشق به آهستگی از هم بازکنید و این وسیله را بین دندان‌ها در کنچ دهان او قرار دهید.
- دهان مصدوم را از اشیای خارجی (دندان مصنوعی یا خوراکی) تمیز کنید و زبان را به سمت جلو بکشید، زیرا در موقع برق‌گرفتگی، زبان به صورت یک گلوله در ته گلو جمع می‌شود و

مرگ در این حالت نسبتاً کم است ولی احتمال خطراتی از قبیل شکستگی استخوان، زخمی شدن و یا سوختگی پوستی وجود دارد.

## ۲-۱- شوک الکتریکی عمیق: در این حالت

شخص ناخواسته به محل اتصال چسبیده شده و قادر به رها کردن آن نیست، معمولاً اگر زمان عبور جریان از بدن طولانی شود حتماً منجر به مرگ خواهد شد. با توجه به نوع و محل اتصال ممکن است جریان از مغز عبور کند و سلسله‌ی اعصاب را فلنج نماید یا از قلب بگذرد و آن را از حرکت باز دارد. تأثیر دیگری که در این زمان روی بدن انسان گذاشته می‌شود، رقیق شدن خون و کاهش اکسیژن آن است که در نهایت منجر به خفگی می‌شود.

## ۴-۱- مسیر عبور جریان الکتریکی از بدن

به عقیده‌ی اغلب محققین، در برق‌گرفتگی مسیر عبور جریان از بدن، خود یکی از مسائل تعیین‌کننده در میزان و شدت برق‌گرفتگی به حساب می‌آید. ممکن است مسیر جریان برق از قلب، سیستم تنفسی و یا از مغز عبور کند و یا اینکه بدون عبور از مغز یا قلب، اختلالات مراکز عصبی و تنفسی را سبب شود. طبق مشاهدات تجربی به دست آمده مسیرهای جریان در بدن انسان مطابق جدول ۱-۲ تقسیم‌بندی شده است.

علاوه بر مسیر جریان و مقدار عبور آن از قلب و یا سیستم تنفسی، شدت برق‌گرفتگی به محل اتصال نیز سنتگی دارد. همان‌طور که در جدول ۱-۲ مشاهده می‌کنید بالاترین درصد جریان عبوری از قلب مربوط است به مسیر جریان دست راست به پاها.

جدول ۱-۲


مسیر عبور جریان الکتریکی	درصد کل جریانی که از قلب می‌گذرد
دست به دست	%۳/۳
دست چپ به پاها	%۳/۷
دست راست به پاها	%۶/۷
پا به پا	%۰/۴

در شکل ۱-۱ مسیرهای عبور جریان در شش مرحله، بر حسب مقدار کل جریانی که از قلب عبور می‌کند، نشان داده شده است.

کف و احتمالاً استفراغ به داخل مجاری تنفسی باید سر مصدوم به یک طرف چرخانده شده باشد. در هر دو حالت تعداد حرکات عیناً مثل تنفس انسان (۱۵ تا ۳۰ مرتبه در دقیقه) است. توجه داشته باشید که عمل تنفس مصنوعی ممکن است چند ساعت طول بکشد.

در موقع تنفس مصنوعی باید مواطن باید که به قفسه‌ی سینه‌ی مصدوم فشار بیش از حد وارد نشود، زیرا ممکن است استخوان‌های قفسه‌ی سینه‌ی صدمه بییند. در روش اول سعی شود که به معده‌ی مصدوم فشار زیاد وارد نشود زیرا ممکن است درون معده را بالا آورده و جلوی ورود هوای را مسدود کند، همچنان که در روش دوم ممکن است حرکات تند دست‌های مصدوم باعث شکستگی و یا در رفتگی استخوان شود.

در موقع تنفس مصنوعی باید بدن مصدوم حرارت خود را از دست بدهد از این رو باستی مصدوم را با وسیله‌ای گرم پوشاند و روی پاها و بدن او کیسه‌ی آب گرم قرار داد. این عمل را باید در ضمن عمل تنفس مصنوعی و بدون قطع آن انجام داد (شکل ۱-۲).

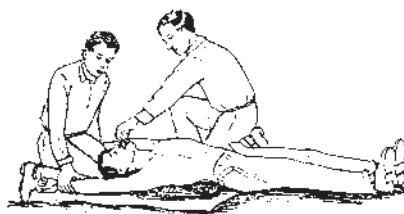

شکل ۱-۲ - تنفس مصنوعی روش سیلوستر

ریه‌ی مصدوم خارج شود، بینی را رها کنید و به آرامی به قفسه‌ی سینه‌اش فشار آورید. این عمل را آنقدر تکرار کنید تا مصدوم بتواند نفس بکشد. تناوب دم و بازدم باستی با تنفس شخص کمک‌دهنده هم زمان باشد (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳ - روش دهان به دهان

جلوی مجرای تنفسی را مسدود می‌کند.

تنفس مصنوعی بستگی به تعداد کمک‌دهنده‌ان دارد و به شرح زیر انجام می‌گیرد.

## ۶-۱- روش‌های مختلف تنفس مصنوعی

**۶-۱- روش شیفر (کمک یک نفره) :** در این روش مصدوم را به پشت خوابانده و روی زانوی او طوری بشینید که بتوانید دست‌های خود را به راحتی زیر ستون فقرات در کنار بدن وی قرار دهید، سپس به طور متواالی (نسبت به تنفس خود) به دیافراگم قلب فشار آورید و رها کنید تا بدین وسیله قلب تحریک شود و شروع به حرکت کند. این عمل باعث تجدید تنفس می‌شود.

**۶-۱- روش سیلوستر (کمک دونفره) :** اگر کمک‌دهنده‌ان بیش از یک نفر باشند از این روش استفاده شود. مصدوم را به پشت بخوابانید و زیر شانه‌ی او لباس یا پتویی قرار دهید، به طوری که سرت به سمت پشت بیفتند و سینه رو به بالا قرار گیرد، سپس دست‌های مصدوم را بگیرید و تا آرنج در کنار بدن وی بسته و فشار آورید. فرد کمکی باید زبان مصدوم را گرفته و به آهستگی به طرف چانه بکشد. برای جلوگیری از ورود



**۶-۱- روش دهان به دهان :** این روش که از اهمیت بیشتری برخوردار است به این ترتیب اجرا می‌شود : ابتدا مصدوم را به پشت خوابانده، دگمه‌های لباس و یقه‌ی او را باز کنید. سپس بینی وی را با یک دست بگیرید و با دست دیگر چانه را طوری نگه دارید که سر مصدوم به سمت عقب زاویه پیدا کند. در این حالت به عنوان عمل کننده، دهان خود را به دهان مصدوم بگذارید و ریه‌ی او را از هوا پرکنید. باید توجه داشت که در موقع دمیدن هوا بینی شخص را محکم به حالت بسته نگه داشته و در حالت بازدم برای این که هوای وارد شده از

تماس با بدن‌های هادی، حفاظت شوند.  
این حفاظت ممکن است به یکی از روش‌های زیر تأمین شود :

- ۱- جلوگیری از عبور جریان اتصالی از بدن اشخاص یا حیوانات اهلی.
- ۲- محدود کردن جریانی که ممکن است از بدن عبور کند، به میزانی کم‌تر از جریان برق گرفتگی.
- ۳- قطع خودکار تغذیه، به محض بروز نقصی که ممکن است به عبور جریان از بدنی که در تماس با بدن‌ی هادی است منجر شود، در موقعی که این جریان مساوی یا بیش از جریان برق گرفتگی باشد.

**۷-۱-۳- حفاظت در برابر اثرهای حرارتی در بهره‌برداری عادی:** تأسیسات الکتریکی باید طوری اجرا شده باشند که برای مواد قابل اشتعال در اثر دماهای زیاد یا قوس الکتریکی امکان بروز هیچ نوع حریق وجود نداشته باشد. همچنین در موقع بهره‌برداری عادی از تجهیزات الکتریکی نباید هیچ نوع خطر سوختگی برای اشخاص یا حیوانات اهلی وجود داشته باشد.

**۷-۱-۴- حفاظت در برابر اضافه جریان:** اشخاص و حیوانات اهلی باید در برابر صدمات و همچنین وسایل و لوازم ساختمان‌ها باید در برابر خسارات ناشی از دماهای زیاد و عوامل الکترومکانیکی که ممکن است در اثر هر اضافه جریانی در قسمت‌های برق‌دار به وجود آیند، حفاظت شوند. این حفاظت ممکن است به یکی از روش‌های زیر تأمین گردد :

- ۱- قطع خودکار تغذیه در موقع بروز اضافه جریان، قبل از این که این اضافه جریان، با توجه به مدت زمان برقراری آن، به مقدار خطرناک برسد.
- ۲- محدود کردن حداقل اضافه جریان، با توجه به مدت برقراری آن، به میزانی که بی خطر باشد.

**۷-۱-۵- حفاظت در برابر جریان‌های اتصالی:** هادی‌ها، بجز هادی‌های برق‌دار و نیز همه قطعات دیگری که برای هدایت جریان‌های اتصالی پیش‌بینی شده‌اند، باید بتوانند این جریان‌ها را، بدون ایجاد دماهای زیاد، هدایت کنند. **یادآوری ۱**- لازم است به جریان‌های اتصال زمین توجه خاصی مبذول شود.

یکی دیگر از نکات مؤثر در این شیوه تنفس مصنوعی، ماساژ دادن قلب شخص در لحظه‌ای است که هوای داخل ریه خارج می‌شود اگر پس از هر چهار تا پنج دقیقه تنفس مصنوعی، مصدوم حرکتی نشان دهد که معلوم شود می‌تواند تنفس کند، در این صورت برای ۱۵ تا ۲۰ ثانیه تنفس مصنوعی را قطع کنید. حال اگر مصدوم بتواند نفس بکشد ولی تعداد نفس‌های او کم‌تر از حد طبیعی باشد باید به کار خود ادامه دهید. باید توجه داشت که مصدوم را چه قبیل از تنفس مصنوعی و چه بعد از آن تا رسیدن پزشک جابه‌جا نکنید و بدن او را گرم نگه دارید. در صورت موجود بودن کپسول اکسیژن و نیاز به آن فقط با حضور پزشک مورد استفاده قرار گیرد.

**۷-۱-۶- مقررات ملی برای جلوگیری از حوادث برق** جهت تضمین این‌منی افراد، حیوانات اهلی، ساختمان‌ها، افراد و محتویات آن‌ها در مقابل خطرات و خسارات احتمالی ناشی از استفاده‌ی عادی از تأسیسات الکتریکی، در مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمانی ایران، که مربوط به طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها است، اصولی به شرح زیر آمده که در محدوده‌ی شهرهای مشمول ماده‌ی ۱۵ قانون نظام مهندسی ساختمان لازم‌الاجرا می‌باشد.

در تأسیسات الکتریکی دو عامل عمدی خطر وجود دارد :  
۱- جریان‌های برق گرفتگی.

۲- دماهای زیاد، که ممکن است منجر به ایجاد سوختگی‌ها، آتش‌سوزی‌ها و دیگر صدمات شود.

**۷-۱-۷-۱- حفاظت در برابر تماس مستقیم:** اشخاص و حیوانات اهلی باید در مقابل خطرات احتمالی ناشی از تماس با قسمت‌های برق‌دار دستگاه‌ها حفاظت شوند. این حفاظت ممکن است با یکی از روش‌های زیر تأمین شود :

۱- جلوگیری از عبور جریان از بدن اشخاص و یا حیوانات اهلی.

۲- محدود کردن جریانی که ممکن است از بدن عبور کند، به میزانی کم‌تر از جریان برق گرفتگی.

**۷-۱-۷-۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم:** اشخاص و حیوانات اهلی باید در مقابل خطرات احتمالی ناشی از

چسبیده و قادر به رها کردن آن نیست و در صورتی که زمان عبور جریان از بدن طولانی شود، خطر مرگ حتمی است.  
- مسیر عبور جریان برق از بدن یکی از نکات مهم در برق گرفتگی است.

- جریان برق ممکن است از قلب، سیستم تنفسی و یا از مغز عبور کند؛ و یا این که بدون عبور از آن‌ها اختلالات مراکز عصبی و تنفسی را باعث شود.

- برای کمک به شخص برق گرفته لازم است:  
۱- خون‌سردی خود را حفظ کنید.

۲- کلید اصلی برق را فوراً خاموش کرده یا به وسیله‌ی یک شئی عایق، عامل برق‌دار را از بدن مصدوم جدا کنید.  
۳- اگر قلب و اعضای تنفسی شخص آسیبی ندیده، پنجه‌های محل را گشوده و دگمه‌های لباس او را برای تنفس راحت‌تر باز کنید.

- آمار نشان داده اگر در دقیقه‌ی اول به مصدوم کمک شود، پس از ۶ دقیقه  $10\%$  و پس از ۱۲ دقیقه احتمال بسیار کم برای نجات مصدوم و ادامه‌ی زندگی او وجود خواهد داشت.

- قبل از آغاز تنفس مصنوعی عملیات زیر را انجام دهید:  
۱- لباس‌های شخص مصدوم را که موجب تنگی نفس می‌شود، به وسیله‌ای باز و یا پاره کردن از تن او بیرون آورید.  
۲- دهان شخص مصدوم را با وسیله‌ای مانند قاشق به آرامی باز کرده و جسمی را در کنج دهان بین دندان‌های او قرار دهید.

۳- دهان شخص مصدوم را از اشیای خارجی (مواد خوراکی و دندان مصنوعی) تمیز کرده و زبان او را به سمت جلو بکشید.

- روش‌های مختلف تنفس مصنوعی عبارتند از:  
۱- روش شیفر (کمک یک نفره)، ۲- روش سیلوستر (کمک دو نفره)، ۳- روش دهان به دهان

یادآوری ۲- برای هادی‌های برق‌دار، مطابقت آن‌ها با مقررات ردیف ۱-۷-۴ و ردیف ۲-۷-۱ حفاظت شده بودن آن‌ها را در برابر هر نوع جریان اتصال و از جمله جریان اتصالی که در اثر نقصی به وجود آمده باشد، تضمین می‌کند.

۶- ۱- حفاظت در برابر اضافه ولتاژ: اشخاص و حیوانات اهلی باید در برابر خدمات و همچنین وسایل و لوازم و ساختمان‌ها باید در برابر هر نوع اثر مضری که ممکن است در نتیجه‌ی بروز اتصالی بین مدارهای با ولتاژ‌های مختلف ایجاد شود، محافظت شوند.

اشخاص و حیوانات اهلی باید در برابر خدمات و همچنین وسایل و لوازم و ساختمان‌ها باید در برابر خسارات ناشی از ولتاژ‌های زیاد، که ممکن است در اثر عوامل دیگری مانند صاعقه یا قطع و وصل مدارها به وجود آید، محافظت شوند.

## خلاصه‌ی مطالب

- عبور جریان کم در حدود یک تا دو میلی‌آمپر از بدن بی خطر و ممکن است فقط به صورت یک لرزش خفیف ظاهر شود.

- عبور جریانی در حدود  $10\text{--}15$  میلی‌آمپر از بدن ممکن است باعث ایجاد شوک گردد.

- جریانی معادل  $5$  میلی‌آمپر مزرو به خطر مرگ در نظر گرفته می‌شود.


- در جریان  $20$  میلی‌آمپر و بیش‌تر، بافت‌های پوستی سوخته و از بین خواهند رفت.

- ولتاژ تماش خطناک برای انسان در فرکانس  $50\text{--}60$  هرتز،  $65$  ولت است.

- در شوک الکتریکی سطحی، شخص در اثر عکس‌العملی که بدن او شان می‌دهد، تصادفاً به سمتی پرتاپ می‌شود، در این حالت اگر چه خطر شکستگی استخوان، سوختگی و زخمی شدن وجود دارد ولی احتمال خطر مرگ نسبتاً کم است.  
- در شوک الکتریکی عمیق، شخص به محل اتصال
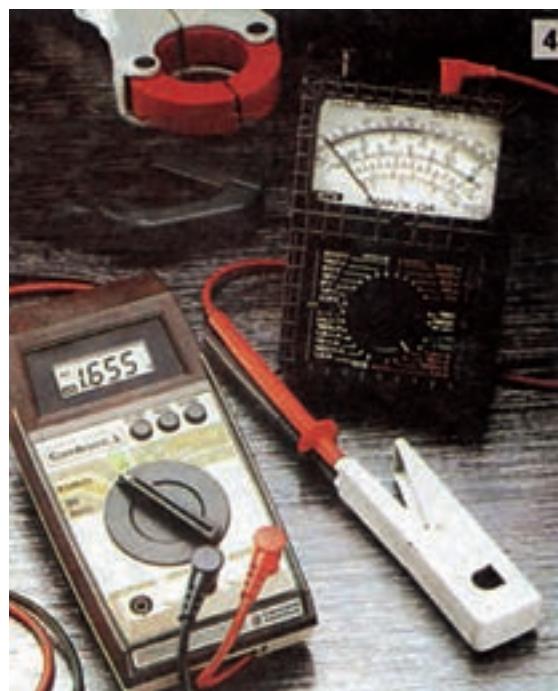
## پرسش


- ۱- مرز خطر مرگ عبور چه مقدار جریان از بدن است؟
- ۲- ولتاژ تماس خطرناک چند ولت است؟
- ۳- شوک الکتریکی سطحی را شرح دهید.
- ۴- شوک الکتریکی عمیق را توضیح دهید.
- ۵- یکی از مسیرهای عبور جریان برق از بدن را بنویسید.
- ۶- کارهای مربوط به کمک‌های اولیه به فرد برق گرفته را به‌طور خلاصه بنویسید.
- ۷- قبل از شروع به تنفس مصنوعی چه کارهایی باید انجام داد؟
- ۸- روش‌های مختلف تنفس مصنوعی را نام ببرید.
- ۹- تنفس مصنوعی به روش شیفر را شرح دهید.
- ۱۰- تنفس مصنوعی به روش سیلوستر را توضیح دهید.
- ۱۱- طریقه‌ی تنفس مصنوعی دهان به دهان را شرح دهید.
- ۱۲- دو عامل عمدی خطر موجود در تأسیسات الکتریکی را بیان نمایید.
- ۱۳- حفاظت در برابر تماس مستقیم را شرح داده، روش‌های تأمین آن را بنویسید.
- ۱۴- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم را شرح داده، روش‌های تأمین آن را بنویسید.
- ۱۵- حفاظت در برابر اثرهای حرارتی در بهره‌برداری عادی را شرح دهید.
- ۱۶- حفاظت در برابر اضافه جریان را شرح داده، روش‌های تأمین آن را بنویسید.
- ۱۷- حفاظت در برابر اضافه جریان اتصالی را توضیح دهید.
- ۱۸- حفاظت در برابر اضافه ولتاژ را شرح دهید.



صفحدي مدرج



سلكتور  
(انتخاب کننده)

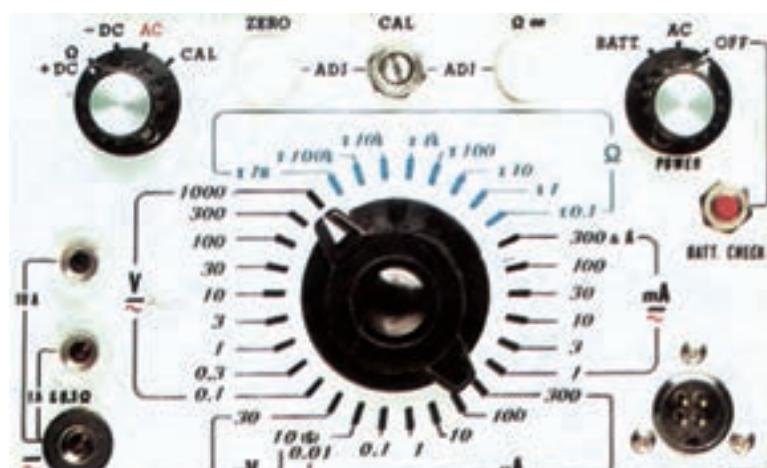

### ابزارشناسی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- انواع مختلف ابزارهایی را که در سیم‌کشی به کار برده می‌شود، نام ببرد.
- ۲- کاربرد انواع ابزارهای مورد استفاده در سیم‌کشی برق را شرح دهد.
- ۳- انواع مختلف آوومتر را بشناسد و ساختمان و طرز کاربرد آن‌ها را توضیح دهد.


### ۲- ابزارشناسی

نیروی لازم برای کار با آن کم‌تر خواهد بود. بنابراین پیچ‌گوشتی‌ها را در طول‌های مختلف می‌سازند. همچنین لبه‌ی پیچ‌گوشتی نیز متناسب با شیار پیچ ساخته می‌شود. یعنی برای پیچ‌های کوچک، باید لبه‌ی پیچ‌گوشتی کوچک و برای پیچ‌های بزرگ، باید بزرگ باشد. هرگز نباید از پیچ‌گوشتی‌های کوچک برای بازکردن پیچ‌های بزرگ استفاده کرد، زیرا لبه‌های شیار پیچ از بین می‌رود، یا لبه‌ی پیچ‌گوشتی می‌شکند. شکل ۲-۱ انواع پیچ‌گوشتی‌های تخت را نشان می‌دهد.

ابزارها و وسایلی که در سیم‌کشی به کار می‌رود بسیار متنوع است و ما در این قسمت به شرح مهم‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

#### ۱- پیچ‌گوشتی

یکی از پرمصرف‌ترین ابزارها در سیم‌کشی و کارهای برقی پیچ‌گوشتی است که انواع بسیار دارد. هر قدر دسته‌ی پیچ‌گوشتی بزرگ‌تر باشد، راحت‌تر می‌توان پیچ را باز و بسته کرد. زیرا براساس خاصیت اهرم، هر قدر طول بازوی کارگر بیش‌تر باشد،

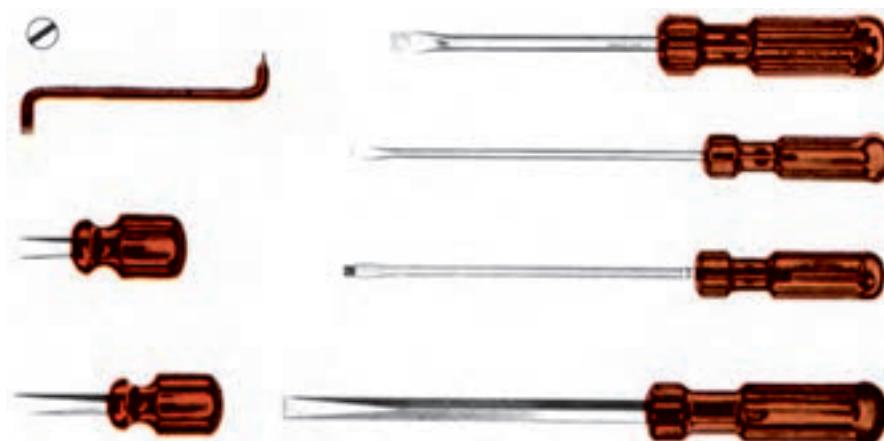


شکل ۱-۲- انواع پیچ‌گوشتی‌های تخت

در شکل ۲-۳ نمونه‌ای از این پیچ‌گوشتی با سرها م مختلف دیده می‌شود.



شکل ۲-۳


چون پیچ‌ها در دو نوع یک شیاره و دو شیاره ساخته می‌شوند، بنابراین دو نوع پیچ‌گوشتی ساده و چهارسو وجود دارد. در شکل ۲-۴ انواع پیچ یک شیاره و دو شیاره و پیچ‌گوشتی‌های مربوط به آن دیده می‌شود. شیارهای مربوط به پیچ‌های دو شیاره به صورت متقاطع (X) است. هنگام باز کردن این پیچ‌ها حتماً از پیچ‌گوشتی چهارسو استفاده کنید. در غیر این صورت لبه‌های پیچ صاف و خراب می‌شود.

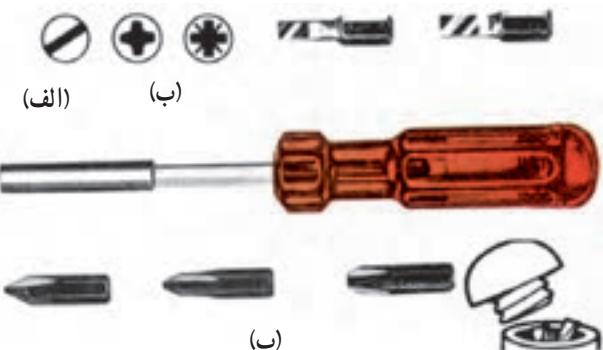

شکل ۲-۴-الف - پیچ یک شیاره، ب - پیچ دو شیاره، پ - پیچ‌گوشتی‌های ساده و چهارسو

**۲-۲- فازمتر**  
فازمتر وسیله‌ای است شبیه پیچ‌گوشتی که علاوه بر باز و بسته کردن پیچ‌ها به منظور تشخیص سیم فاز از نول نیز به کار می‌رود. ساختمان ظاهری و داخلی فازمتر در شکل ۲-۴ آمده است. فازمترها در دو نوع بزرگ و کوچک ساخته می‌شوند. لازم به تذکر است که نام فازمتر در حقیقت یک اصطلاح عامیانه است و فازمتر در اصل فازنما نام دارد، زیرا این وسیله فقط فاز را از نول مشخص می‌کند.

نوعی پیچ‌گوشتی به نام پیچ‌گوشتی خودکار یا اتوماتیک نیز وجود دارد که با فشاردادن روی دسته‌ی آن پیچ به طور کامل باز یا بسته می‌شود.

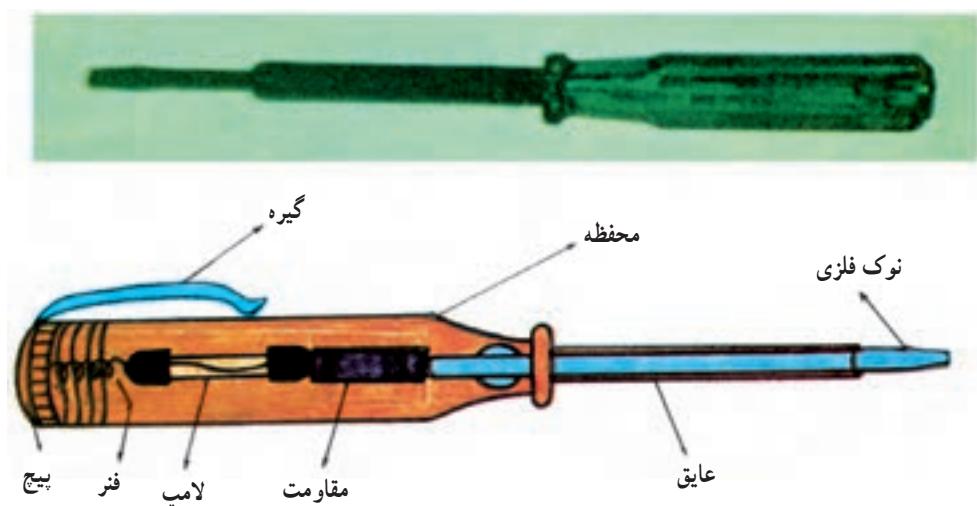

شکل ۲-۴ - شمای ظاهری و ساختمان داخلی فازمتر

## ۲-۳- انبردست

می‌کنند. دسته‌ی این انبردست ممکن است فلزی باشد یا سطح آن به وسیله‌ی لایه‌ای عایق پوشانده شود. برای کارهای الکتریکی باید از انبردست با دسته‌ی عایق استفاده کنید. شکل ۲-۵ انواع انبردست ساده را نشان می‌دهد. عموماً میزان تحمل عایق بر حسب ولت روی عایق دسته‌ی انبردست نوشته می‌شود. هنگام کار باید به این نکته توجه شود.

انبردست دارای انواع بسیار است که متداول‌ترین و پر مصرف‌ترین آن‌ها دو نوع است که به ترتیب عبارت‌اند از:

- الف - انبردست ساده یا دم تخت
- ب - انبردست مرکب

۱-۳-۲- انبردست ساده یا دم تخت: از این انبردست برای صاف‌کردن یا تاباندن سیم‌ها به یکدیگر و فرم‌دادن آن‌ها استفاده



شکل ۲-۵- انواع انبردست ساده

سیم استفاده کنید. این انبردست دارای انواع متعددی است که چند نمونه‌ی آن در شکل ۲-۶ نشان داده شده است. دسته‌ی این انبردست با پوشش عایق و بدون پوشش عایق ساخته می‌شود. برای کارهای برقی حتماً از انبردست مرکب با پوشش عایق استفاده کنید.

۲-۳-۲- انبردست مرکب: از این انبردست برای نگاه داشتن قطعه کار و لخت کردن یا بریدن سیم (در صورت عدم وجود سیم‌چین و سیم لخت کن) استفاده می‌شود. به طور کلی از نظر فنی نباید انبردست را به جای سیم‌چین یا سیم لخت کن به کار برد. فقط در موقع ضروری از این وسیله برای بریدن یا لخت کردن



شکل ۶-۲- انواع انبردست‌های مرکب الف، ب و ث انبردست مرکب با دسته‌ی عایق.  
ب و ث انبردست مرکب با دسته‌ی فلزی. ج انبردست در حال بریدن یک قطعه سیم

## ۴-۲- دم باریک

نیز می‌توان دم باریک را به کار برد. متناسب با کاری که باید انجام شود، انواع مختلف دم باریک با اندازه‌های مختلف ساخته شده است. شکل ۲-۷ چند نمونه دم باریک را نشان می‌دهد. دسته‌ی دم باریک ممکن است عایق یا فلزی باشد. هنگام کار با برق از دم باریک با دسته عایق استفاده کنید.

دم باریک وسیله‌ای است شبیه انبردست، با این تفاوت که نوک آن از انبردست بلندتر و باریک‌تر است. از دم باریک در نقاطی که جاتنگ است و انبردست قادر به انجام کار نیست استفاده می‌شود. برای سوالی کردن، و فرم‌دادن و بریدن سیم‌ها



شکل ۲-۷- انواع دم باریک

## ۲-۵- دم گرد

سؤالی کردن سیم‌ها و قراردادن و خارج نمودن خارهای دایره‌ای شکل استفاده می‌شود.

در شکل ۲-۸ چند نمونه دم گرد را مشاهده می‌کنید.

دم گرد از نظر شکل ظاهری شبیه دمباریک است. اگر کمی به نوک دم گرد نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که نوک آن به صورت دایره ساخته شده است. از این وسیله برای فرم دادن و



شکل ۲-۸- انواع دم گرد

برای قراردادن و خارج نمودن خارهای دایره‌ای شکل در جاهای که دم باریک امکان کار ندارد، استفاده می‌شود. در شکل ۲-۹ انواع دم کج را مشاهده می‌کنید.

## ۲-۶- دم کج

دم کج نیز یکی از انواع دمباریک است که نوک آن خم شده است. دم کج‌ها در انواع مختلف ساخته می‌شود. از دم کج



شکل ۲-۹- انواع دم کج

## ۲-۷ سیم چین

سیم چین ها را نشان می دهد. معمولاً سیم چین ها در دو نوع ساخته می شوند. یکی سیم چین هایی که از پهلو سیم را قطع می کنند. (شکل ۲-۱۰-الف) دیگری سیم چین هایی که به وسیله‌ی نوک، سیم را قطع می کنند (شکل ۲-۱۰-ب). شکل ۲-۱۰-پ تصویر متداول ترین نوع سیم چین را نشان می دهد.

بعضی از سیم چین ها دارای زائداتی در وسط هستند که این زائد ب منظور ثابت نگاه داشتن سیم به کار می رود.

یکی از وسایلی که یک برق کار همیشه با آن سروکار دارد، سیم چین است. سیم چین ها نیز مانند سایر ابزار، بسیار متنوع‌اند. سیم چین دارای دو لبه‌ی تیز است که به وسیله‌ی آن‌ها سیم را قطع می کنند. سیم چین را به طور کلی برای بریدن سیم‌ها به کار می‌برند. هرگز از سیم چین برای لخت کردن سیم استفاده نکنید، زیرا معمولاً سیم را زخمی کرده و سبب می‌شود اتصال از نظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف گردد. شکل ۲-۱۰-انواع



- الف - سیم چین هایی که از پهلو سیم را می‌برند.
- ب - سیم چین هایی که از نوک سیم را می‌برند.
- پ - متداول ترین سیم چین ها

شکل ۲-۱۰- انواع سیم چین ها

## ۲-۸- سیم لخت کن


سیم لخت کن بر سه نوع است: الف - سیم لخت کن ساده، ب - سیم لخت کن اتوماتیک، پ - سیم لخت کن حرارتی.

۱-۸-۲- سیم لخت کن ساده: این سیم لخت کن از دو لبه تشکیل شده که دارای شیارهایی در جهت قائم است. به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ای می‌توان فاصله‌ی بین لبه‌ها را کم و زیاد کرد. در واقع پیچ، فاصله را تنظیم می‌کند و مهره فاصله‌ی تنظیم شده را ثابت نگاه می‌دارد. وقتی دو لبه روی هم قرار می‌گیرند، متناسب با فاصله‌ی تنظیم شده، دایره‌ای با شعاع معین به وسیله‌ی


شیارها

مهره  
پیچ

دسته‌ی عایق

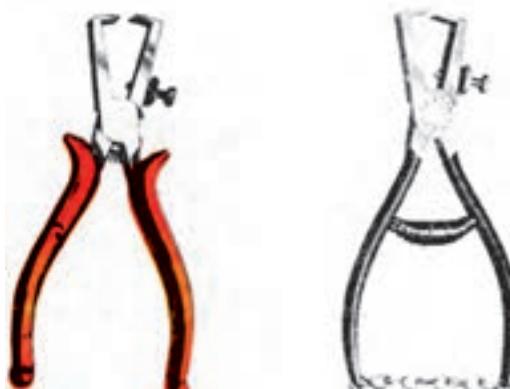

(الف)

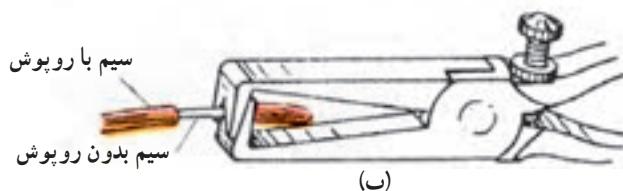


(ب)

شکل ۲-۱۱- الف - تصویر ظاهری چند نوع سیم لخت کن ساده در حال لخت کردن سیم

دسته‌ی سیم لخت کن را فشار می‌دهیم. لبه‌های صاف پایین می‌آیند و سیم را نگه می‌دارند. کمی پیشتر فشار می‌دهیم، روکش قسمت انتهایی سیم خارج می‌شود. در شکل ۲-۱۲- الف و بت تصویر ظاهری سیم لخت کن و در شکل ۲-۱۲- ب ساده‌ترین نوع سیم لخت کن را در حال لخت کردن سیم مشاهده می‌کنید. در بعضی از این سیم لخت کن‌ها به جای دو لبه متحرک شیاردار از یک دایره استفاده شده که روی محیط آن سوراخ‌هایی با قطرهای مختلف ایجاد شده است. شکل ۲-۱۲- پ، نمای این سیم لخت کن را در حال لخت کردن سیم نشان می‌دهد.


۲-۸-۲- سیم لخت کن اتوماتیک (خودکار): این سیم لخت کن نیاز به تنظیم ندارد و ساده‌ترین نوع آن دارای دو لبه متحرک است. روی این لبه‌ها شیارهایی تعییه شده که وقتی دو لبه روی هم قرار می‌گیرند سوراخ‌هایی با قطرهای مختلف تشکیل می‌دهند؛ سیم‌ها داخل این شیارها قرار داده می‌شوند. روبروی این لبه‌ها دو لبه صاف متحرک نیز قرار دارد که به منزله نگهدارنده سیم است. وقتی می‌خواهیم سیم را لخت کنیم، ابتدا شیار مناسب را انتخاب کرده و سیم را داخل آن می‌گذاریم. فاصله‌ای را که باید لخت شود تنظیم می‌کنیم، سپس

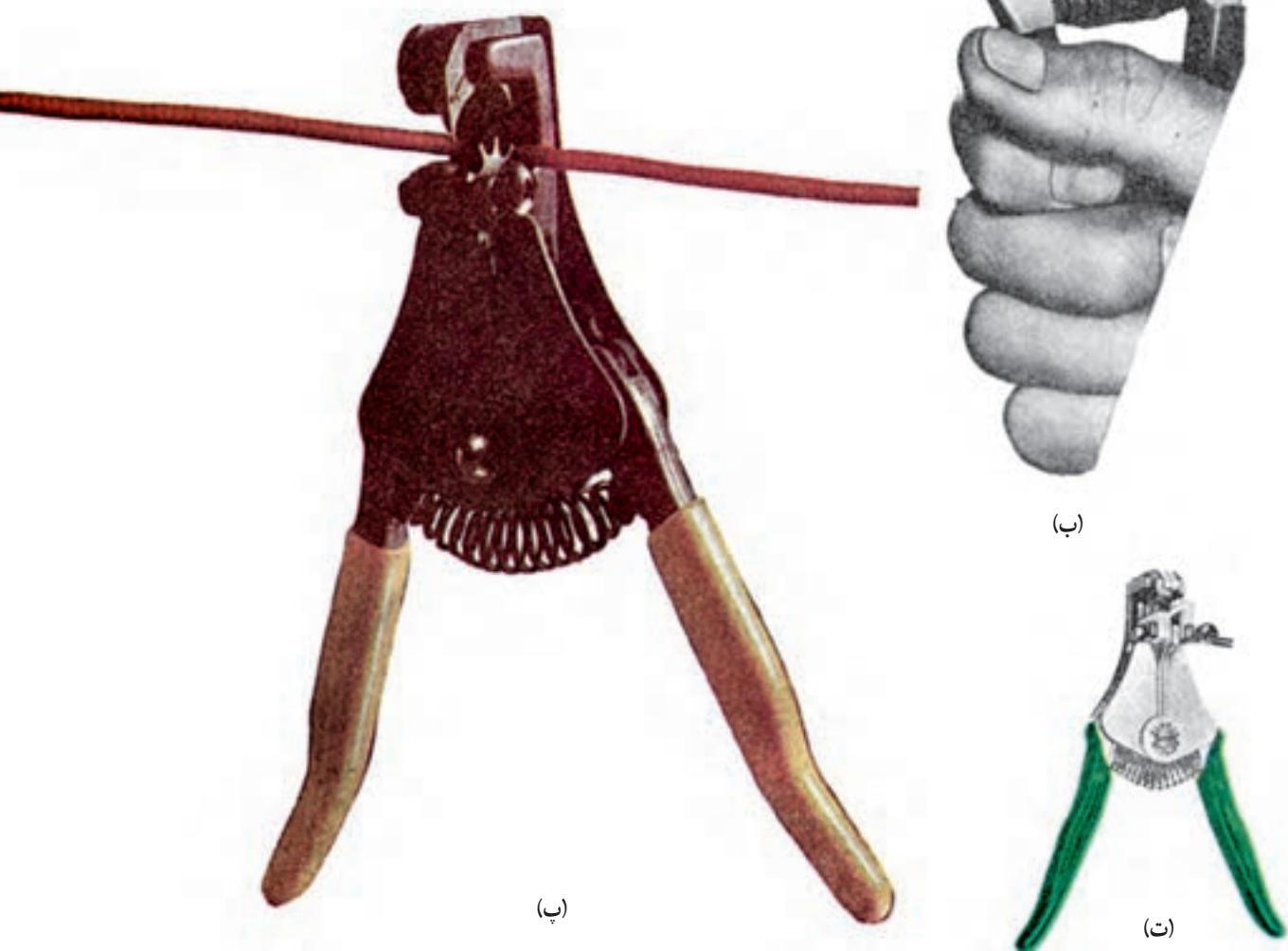

شکل ۲-۱۲-الف و ت - نمای ظاهری دو سیم لخت کن ب و پ - سیم لخت کن اتوماتیک در حال لخت کردن سیم

نوع دیگری از سیم لخت کن را با انواع سیم هایی که لخت شده اند مشاهده می کنید. به وسیله ای این سیم لخت کن می توان چند سیم را به صورت هم زمان لخت کرد.

علاوه بر سیم لخت کن های اتوماتیک فوق، انواع دیگری از سیم لخت کن های اتوماتیک وجود دارد که لخت کردن سیم به وسیله ای آن ها، آسان تر صورت می گیرد. در شکل ۲-۱۳ تصویر

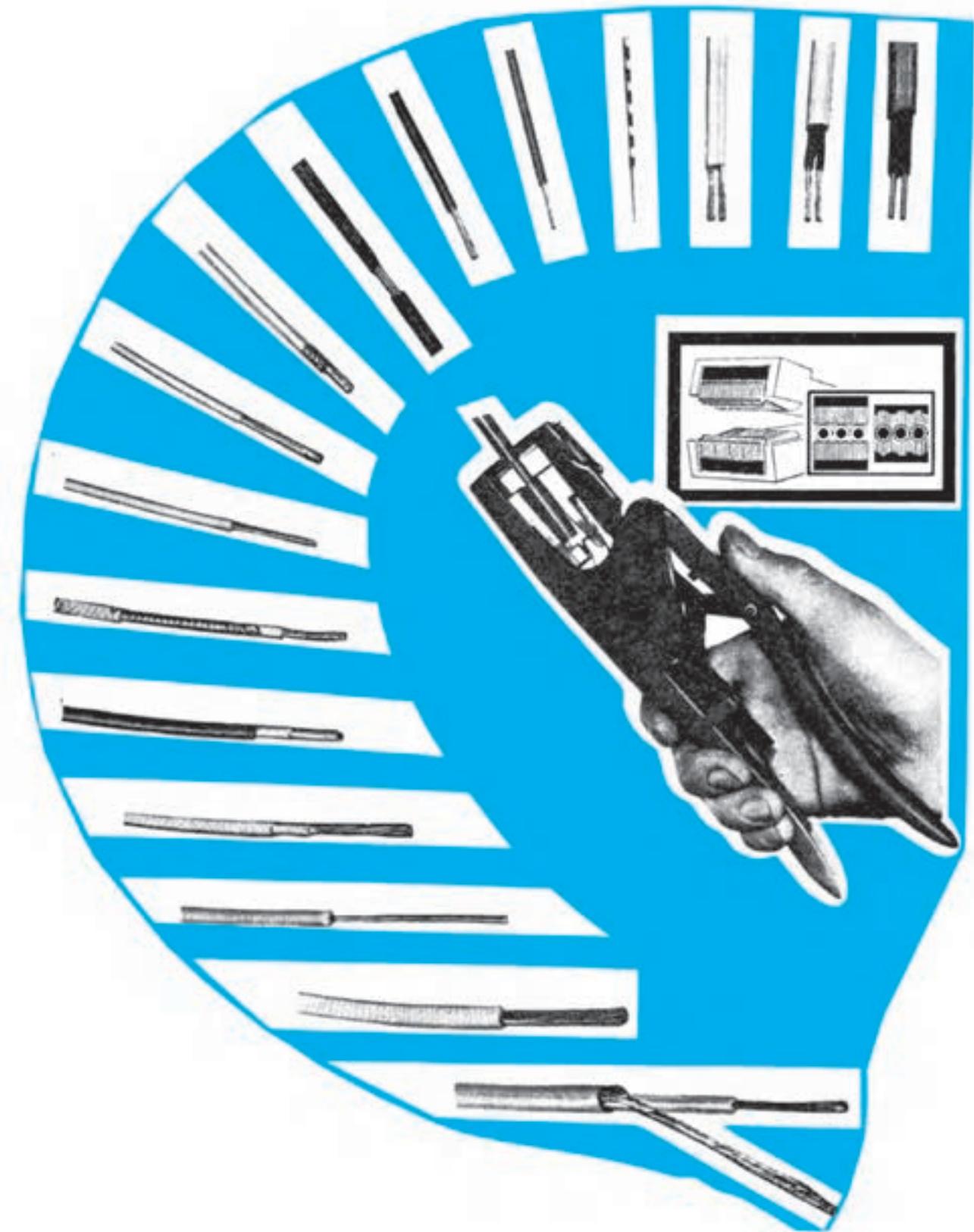

شکل ۱۳-۲- نوع دیگری از سیم لخت کن اتوماتیک

حلقه تشکیل شده است. نحوهی عملکرد آن به این صورت است که ابتدا صفحه‌ی قابل تنظیمی را که بر روی دو بازوی وسیله


۲-۸-۳- سیم لخت کن حرارتی: این سیم لخت کن که توسط جریان الکتریکی داغ می‌شود از یک سیم مقاومتی به شکل



شکل ۲-۱۵- انواع چاقوهای روپوش برداری کابل




شکل ۲-۱۶- چاقو با انواع تیغه های متحرک

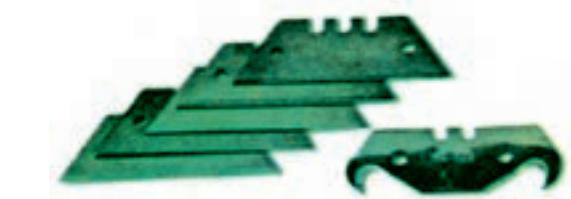

شکل ۲-۱۷- دستگاه های روپوش برداری کابل

چاقوی روپوش برداری کابل را می‌توان برای کابل‌هایی که قطر آن کم است به کاربرد. ضمناً سرعت کار نیز کم است. برای کابل‌های ضخیم و کابل‌های با قطر کم، ابزاری ساخته شده است که به آسانی و با سرعت خیلی زیاد می‌توان روپوش کابل را برداشت. اکنون به شرح یکی از این دستگاه‌ها که در شکل ۲-۱۷ نشان داده شده است می‌پردازیم.

قرار دارد به اندازه‌ی طول عایق برداری موردنظر تنظیم می‌کنند، سپس سیم را بر روی حلقه‌ی داغ می‌چرخانند. در محل تماس حلقه، عایق ذوب شده و از مفتول جدا می‌گردد. مزیت عمدی این دستگاه این است که هیچ گونه آسیبی به مفتول هادی وارد نمی‌سازد. اما عیب آن ایجاد دود و بویی است که در اثر سوختن عایق ایجاد می‌شود. از این وسیله معمولاً در جای ثابت برای کارهای سری‌سازی استفاده می‌گردد. شکل ۲-۱۴ یک سیم لخت کن حرارتی را نشان می‌دهد.

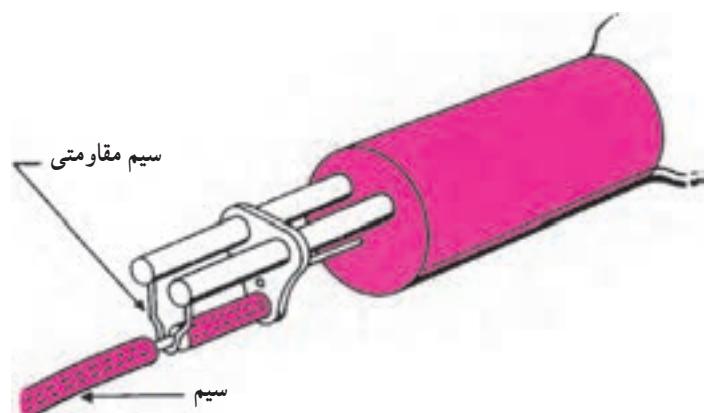


شکل ۲-۱۴- یک نمونه سیم لخت کن حرارتی

## ۲-۹- چاقوی روپوش برداری کابل

این چاقو از انواع چاقوهای معمولی است که تیغه‌ی آن باز و بسته می‌شود. تیغه‌ی این چاقو باید تیز و برنده باشد تا بتواند به آسانی روپوش کابل را بردارد. از این چاقو برای بریدن لوله‌ی خرطومی نیز استفاده می‌شود. شکل ۲-۱۵ نمونه‌ای از این چاقو را نشان می‌دهد. چاقو را همیشه باید طوری در دست گرفت که در هنگام کار جهت آن به طرف جلو باشد و هیچ وقت جهت حرکت آن به طرف بدن نباشد. شست دست باید پشت چاقو قرار گیرد تا جهت حرکت آن روی سیم یا کابل تحت کنترل باشد. برای روپوش برداری سیم‌ها و کابل‌ها می‌توان از کاردھایی که دارای تیغه‌ی متحرک و قابل تنظیم هستند استفاده کرد. شکل ۲-۱۶ نمونه‌ای از این چاقو را با انواع تیغه‌هایش نشان می‌دهد.

کمی پیچ تنظیم را محکم می‌کنیم و دستگاه را به دور کابل می‌چرخانیم به طوری که یک خط برش روی محیط کابل ظاهر شود، سپس پیچ تنظیم را بیشتر محکم می‌کنیم و مجدداً دستگاه را می‌چرخانیم تا به اندازه‌ی ضخامت روکش کابل برش داده شود. سپس دستگاه را باز کرده و با فشاردادن دگمه شماره‌ی ۶ تیغه‌ی ثابت را خارج کرده و تیغه‌ی غلتکی را در آن قرار می‌دهیم. مجدداً دستگاه را روی کابل نصب کرده و در جهت طولی روی کابل خط می‌اندازیم. سپس با این درست روکش کابل را خارج می‌کنیم. هنگام بریدن روکش در جهت طول، غلتک‌های دو طرف که روی اهرم نگاهدارنده قرار دارند با حرکت دورانی خود اصطکاک بین کابل و دستگاه را کاهش می‌دهند و سرعت عمل را زیاد می‌کنند.

این دستگاه دارای دو تیغه‌ی برش ثابت و غلتکی است. معمولاً از تیغه‌ی ثابت برای خط‌انداختن روی بدنه‌ی کابل در جهت عرضی یعنی روی محیط کابل استفاده می‌شود. تیغه‌ی غلتکی را برای خط‌انداختن روی قسمت طولی کابل به کار می‌برند. ناگفته نماند که می‌توان از هر دو تیغه‌ی برای خط‌انداختن عرضی و طولی استفاده کرد. شکل ۲-۱۷-الف و پ تیغه‌ی ثابت و تیغه‌ی غلتکی را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۱۷-ب تصویر کامل دستگاه را ملاحظه می‌کنید. برای برداشتن روکش کابل ابتدا به وسیله‌ی پیچ تنظیم شماره‌ی ۴، دهانه‌ی دستگاه را به اندازه‌ی قطر کابل باز می‌کنیم. سپس کابل را در بین اهرم نگاهدارنده‌ی شماره‌ی ۱ و تیغه‌ی ثابت شماره‌ی ۳ قرار می‌دهیم. با چرخاندن دسته‌ی دستگاه،

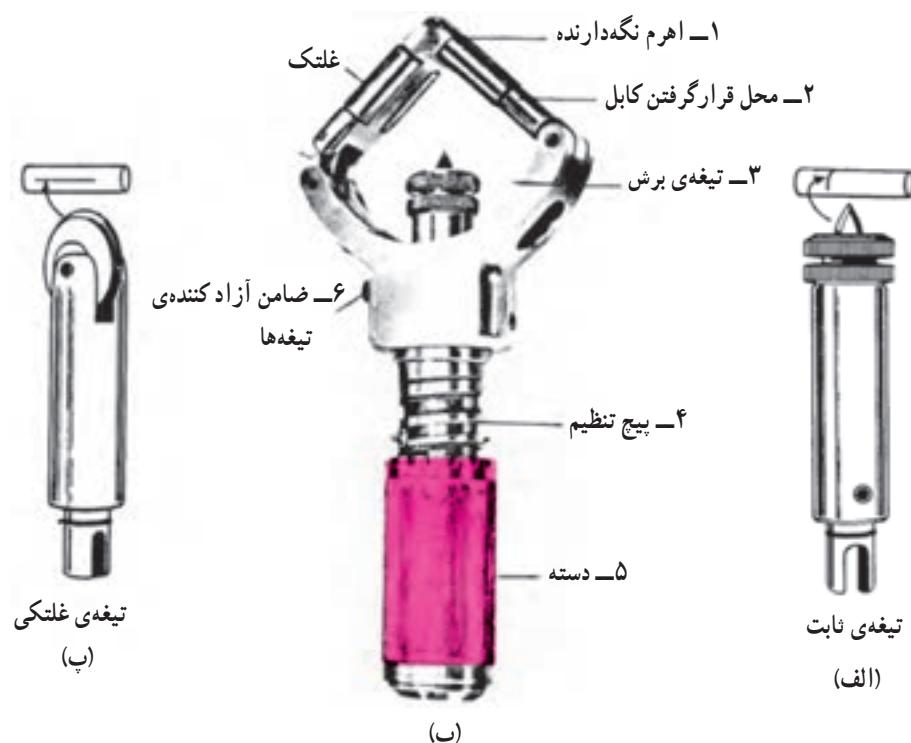

شکل ۲-۱۷- دستگاه روکش برداری کابل

محل قرار گرفتن کابل




دستگاه‌های روکش برداری کابل بسیار متنوع‌اند. برای آشنایی هرچه بیشتر شما تصویر چند نمونه از دستگاه‌های روکش برداری کابل در شکل ۲-۱۸ آمده است. با کمی دقت می‌توانید طرز کار این دستگاه‌ها را یاد بگیرید.

شکل ۲-۱۸- انواع دستگاه‌های روکش برداری


تیزشدن است. جنس این تیغه‌ها از فولاد است. در شکل ۲-۱۹ انواع قیچی‌های کابل‌بری و نحوه‌ی بریدن کابل آمده است. تیغه‌ی قیچی قابل تعویض است. در شکل زیر قیچی و انواع کابل‌هایی که با این قیچی قابل بریدن هستند ترسیم شده است.
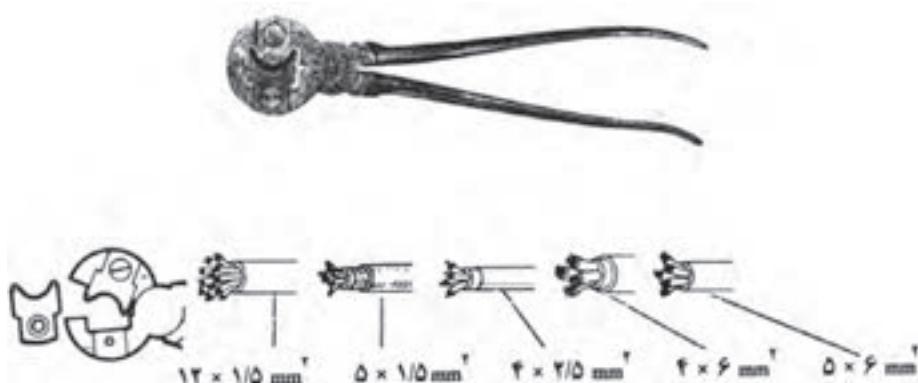
## ۲-۱۱- قیچی کابل‌بری

برای برش کابل می‌توانید از قیچی‌های مخصوص استفاده کنید. متناسب با قطر کابل‌ها قیچی‌های مخصوص برش کابل نیز ساخته شده است. تیغه‌های این قیچی‌ها قابل تعویض یا قابل



قیچی کابل‌بری و کابل‌های مربوط به آن

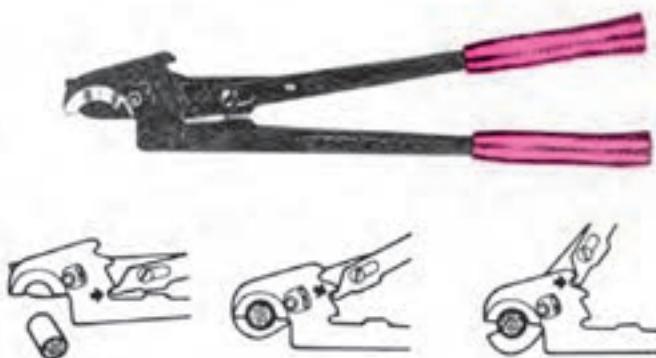

نمونه‌ای از قیچی کابل‌بری و مراحل برش آن

شکل ۲-۱۹- انواع قیچی‌های کابل‌بری

دستگاه مربوط به آن شان داده شده است. در پایان لازم به تذکر است که کلیه‌ی دستگاه‌ها و ابزارهای ذکر شده دارای شماره‌ی مخصوصی است که توسط هر کارخانه در کاتالوگ مخصوصی داده می‌شود. با انتخاب شماره‌ی هر ابزار می‌توانید آن ابزار را از کارخانه یا نمایندگی کارخانه دریافت کنید. شماره‌ی ابزار را بر حسب مدل، اندازه، جنس و نوع کار تعیین می‌کنند. در شکل‌های ۲-۲۱ و ۲-۲۲ نمونه‌های دیگری از ترمینال‌ها و فیش‌ها را ملاحظه می‌کنید.

## ۲-۱۲- دستگاه پرس سرسیم و فیش


برای اتصال‌هایی که قابل جداشدن هستند باید از فیش یا ترمینال‌های مخصوص استفاده شود. اغلب اتصالاتی که در سیم‌کشی اتومبیل و دستگاه‌های الکتریکی وجود دارد از نوع جداشدنی هستند. در این نوع سیم‌کشی‌ها، تعمیرات آسان است. برای اتصال فیش به سرسیم‌ها از دستگاه پرس استفاده می‌کنند. در شکل ۲-۲۰-الف انواع گوناگون دستگاه‌های پرس سرسیم آمده است. در شکل ۲-۲۰-ب انواع سرسیم‌ها و فیش‌ها و



شکل ۲-۲۰-الف - انواع پرس‌های دستی



شکل ۲-۲۰-ب - انواع سرسیم‌ها و فیش‌ها  
و دستگاه پرس مربوط به آن

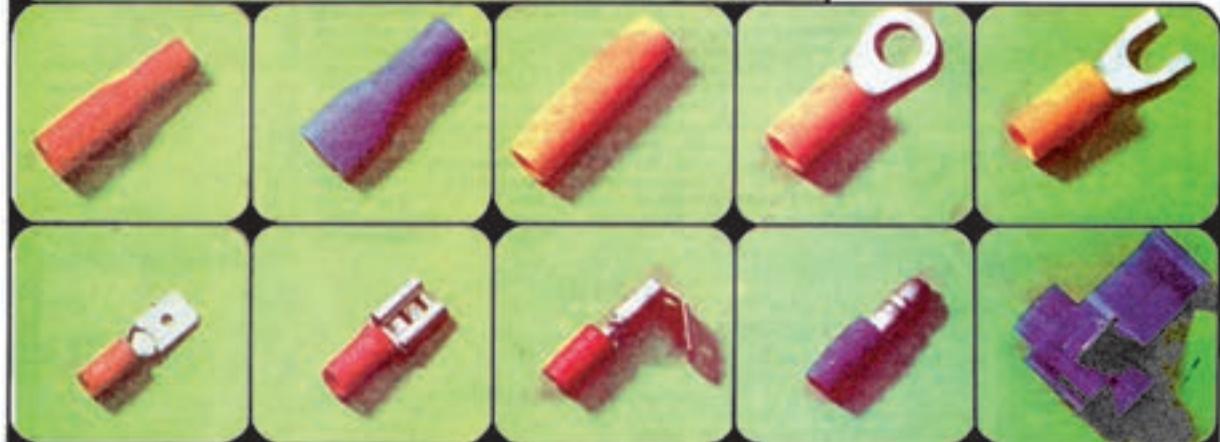

شکل ۲-۲۱ - دستگاه پرس سرسیم و فیش‌های  
مربوط به آن



شکل ۲۲— نمونه‌هایی از فیش و سرسبیم، کابل‌شو و ابزارهای پرس آن

## ۱۳-۲- مولتی متر (آوومتر)

مولتی متر از سه قسمت تشکیل شده است :


- ۱- صفحه‌ی مدرج و عقره
  - ۲- سلکتور یا دگمه‌های انتخاب کننده
  - ۳- ترمینال‌های ورودی و دگمه‌های تنظیم کننده
- در شکل ۲-۲۳ تصویر سه نمونه مولتی متر مشاهده می‌شود. در اینجا به شرح دستگاه می‌پردازیم.

**۱- صفحه‌ی مدرج و عقره:** روی صفحه‌ی مدرج کمیت‌های مورد اندازه‌گیری نوشته شده و درجه‌بندی‌هایی نیز صورت گرفته است. اگر کمیت مورد اندازه‌گیری ولتاژ باشد حرف V و اگر جریان باشد حرف A و اگر مقاومت باشد علامت 5 (امگا) روی صفحه‌ی مدرج نوشته می‌شود. همچنین برای جریان متناوب حروف AC یا علامت ~ و برای جریان مستقیم علامت . یا حروف DC ذکر می‌شود. در شکل ۲-۲۳- ب تصویر يك صفحه‌ی مدرج مولتی متر مشاهده می‌شود.

مولتی متر به معنی «چنداندازه‌گیر» است، به عبارت دیگر دستگاهی که بتواند چند کمیت مختلف را اندازه بگیرد مولتی متر نامیده می‌شود. نام دیگر این دستگاه آوومتر است که مخفف کلمات آمپر، ولت و اهم است. پس آوومتر دستگاهی است که می‌تواند آمپر، ولت و اهم را اندازه بگیرد. در این قسمت فقط با طرز کار این دستگاه آشنای خواهد شد تا بتوانید در مراحل کار برای عیب‌یابی از آن استفاده کنید.

وقتی صحبت از آمپر متر می‌شود باید دستگاهی را به خاطر بیاورید که جریان الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کند. به طور کلی وقتی کلمه‌ی متر به صورت پسوند با واحد کمیت‌های اندازه‌گیری می‌آید، نام دستگاهی می‌شود که آن کمیت را اندازه می‌گیرد مثل آمپر متر، ولت متر، اهم متر، وات متر و ... .

## ۱۳-۲- ساختمان مولتی متر: ساختمان ظاهری هر

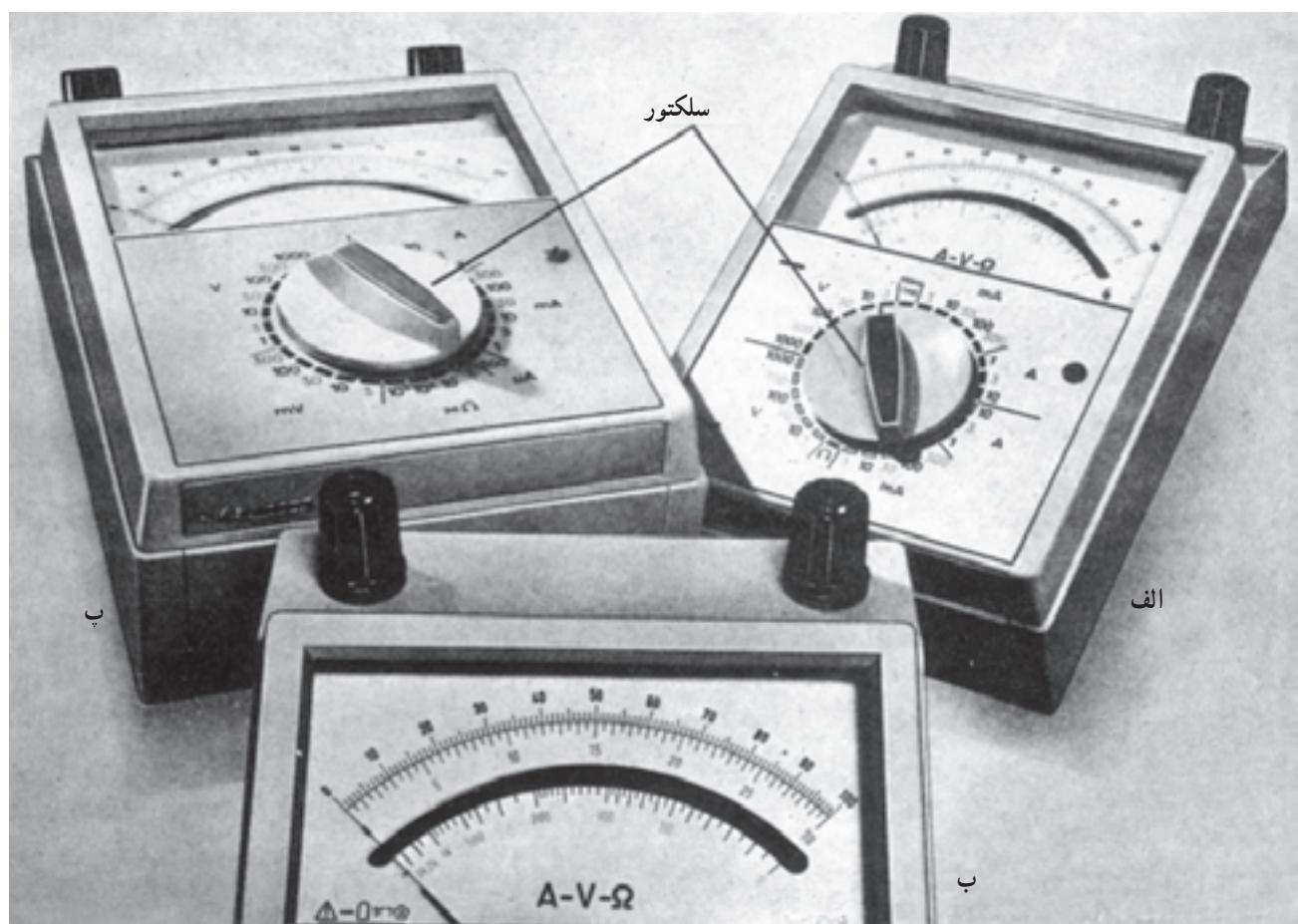

شکل ۲-۲۳- ۲- تصویر سه نمونه مولتی متر

صفحه‌ی مدرج عدد ۱۰ انتخاب شود ضریب  $\frac{1}{100}$  یا  $1\text{--}00$  خواهد بود. اگر عقره‌ی عدد  $2/5$  را نشان دهد مقدار کمیت  $2/5 \times 100 = 25$  ولت است.

**۲-۱۳-۲ طرز استفاده از مولتی‌متر:** در این قسمت شما طرز استفاده از قسمت‌های مختلف مولتی‌متر را که ضروری است یاد خواهید گرفت. قبل از تشریح این قسمت، نکات زیر را دقیقاً به خاطر بسپارید تا در خلال کار دچار اشکال نشوید و مولتی‌متر را نسوزانید.

۱- وقتی مولتی‌متر را روی حوزه‌ی آمپر می‌گذارید، حتماً آن را به صورت سری در مدار قرار دهید. در غیر این صورت، آمپر متر خواهد سوت.

۲- هنگام اندازه‌گیری مقاومت در مدار، حتماً جریان برق را قطع کنید. در صورتی که ولتاژ الکتریکی به مدار وصل باشد، اهم متر خواهد سوت.

۳- هنگامی که می‌خواهید ولتاژ را اندازه بگیرید، مولتی‌متر را به صورت موازی در مدار بیندید.

۴- در کار با مولتی‌متر و در حمل و نقل و قراردادن آن روی میز خیلی دقت کنید زیرا اگر به مولتی‌متر ضربه وارد شود، دستگاه حساسیت خود را از دست می‌دهد و خراب می‌شود.

۵- به پیچ تنظیم صفر عقره‌ی دستگاه دست تزنید، زیرا این قسمت خیلی حساس است. در صورت بازی کردن با آن فنر زیر عقره‌ی قطع شده و مولتی‌متر خراب می‌شود.

۶- هرگز پشت دستگاه را باز نکنید، زیرا فقط تکنیسین ورزیده است که می‌تواند این دستگاه را تعییر کند. در صورت عدم مهارت در تعییر، عیب دستگاه بیشتر می‌شود. در صورت بروز اشکال در دستگاه به معلم خود مراجعه کنید.

۷- وقتی می‌خواهید ولتاژ یا جریان را اندازه بگیرید، حوزه‌ی کار دستگاه را روی درجه‌ای قرار دهید که بیشتر از مقدار کمیت مورد اندازه‌گیری باشد. در صورتی که مقدار کمیت را نمی‌دانید ابتدا حوزه‌ی کار سلکتور را روی بیشترین مقدار قرار دهید، سپس در خلال اندازه‌گیری اگر انحراف کافی در عقره‌ی مشاهده نشد، حوزه‌ی کار را کاهش دهید.

۸- سعی کنید کلید سلکتور را در جهت حرکت عقره‌های ساعت بچرخانید. زیرا مهره‌ی زیر سلکتور بعضی از دستگاه‌ها

درجه‌بندی‌های روی دستگاه برای ولتاژ و جریان معمولاً به صورت تقسیمات  $1\text{--}00$ ،  $0\text{--}50$ ،  $0\text{--}30$  و  $0\text{--}25$  است. روی مولتی‌مترهای معمولی درجه‌بندی اهم از سمت راست به چپ و سایر درجه‌بندی‌ها از چپ به راست است. همیشه درجه‌بندی‌های روی دستگاه در ارتباط با سلکتور کار می‌کنند. معمولاً صفحه‌ی مدرج دارای آینه‌ای است که به وسیله‌ی آن عقره‌ی را با تصویر آن تطبیق می‌دهند تا کمیت موردنظر دقیقاً اندازه‌گیری شود.

**۲- سلکتور:** سلکتور یا انتخاب کننده، معمولاً در قسمت پایین دستگاه قرار دارد و به صورت دوار یا فشاری کار می‌کند. روی صفحه‌ی سلکتور نیز کمیت‌های مورد نظر مشخص شده است. اعدادی روی صفحه‌ی سلکتور وجود دارد که نماینده‌ی حوزه‌ی کار دستگاه است. مثلاً اگر روی صفحه‌ی سلکتوری اعداد  $1\text{--}0$ ،  $0\text{--}50$  و  $0\text{--}25$  باشد و در کنار آن‌ها حروف V و AC ذکر شود این قسمت از سلکتور برای اندازه‌گیری کمیت ولتاژ متناوب است. اعداد نیز نماینده‌ی حوزه‌ی کار یا حدود اندازه‌گیری است. مثلاً عدد  $1$  نشان می‌دهد که اگر دستگاه را روی عدد  $1$  قرار دهید می‌توانید ولتاژ تا  $1$  ولت متناوب را اندازه بگیرید، در صورتی که ولتاژ موردنظر بیش از  $1$  ولت باشد باید حوزه‌های بالاتر ( $5\text{--}0$  یا  $25\text{--}0$ ) را انتخاب کنید. در شکل ۲-۲-الف و پ تصویر یک سلکتور بر روی دستگاه دیده می‌شود.

**۳- ارتباط سلکتور با صفحه‌ی مدرج:** معمولاً اعدادی که روی صفحه‌ی سلکتور وجود دارد کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اعداد نوشته شده روی صفحه‌ی مدرج است، به این جهت هنگام اندازه‌گیری یک کمیت ممکن است سلکتور روی عدد  $1000$  ولت AC، ولی آخرین عدد صفحه‌ی مدرج  $25$  باشد. برای ارتباط دادن این دو عدد با هم باید به صورت زیر عمل کیم: حوزه‌ی کار انتخاب شده روی سلکتور را بر آخرین عدد صفحه‌ی مدرج تقسیم می‌کنیم؛ ضریب به دست آمده را که ضریب قراءت می‌نمایند در عدد نشان داده شده به وسیله‌ی عقره‌ی ضرب می‌کنیم تا مقدار واقعی کمیت مورد سنجش به دست آید. برای سهولت کار غالباً عددی را از روی صفحه‌ی مدرج انتخاب می‌کنیم که مشابه با عدد انتخابی روی سلکتور باشد. (مثلاً  $1000$  سلکتور و عدد  $10$  یا  $100$  صفحه‌ی مدرج) در این حالت اگر بر روی

$R \times 10^0$ ،  $R \times 1K$  و  $R \times 10K$  ، و ... نوشته شده است. برای اندازه‌گیری مقاومت‌های کم از  $1 \times R$  استفاده می‌شود. قبل از اندازه‌گیری مقاومت باید اهم‌متر را تنظیم کنید. در قسمتی از مولتی‌متر یک دگمه‌ی تنظیم صفر وجود دارد (Zero Adjust) که وقتی دو سیم رابط اهم‌متر را به هم وصل می‌کنید عقربه باید روی صفر قرار گیرد، در غیر این صورت باید به وسیله‌ی دگمه‌ی تنظیم صفر، عقربه را روی صفر قرار دهید. پس از انجام این تنظیم با قراردادن مقاومت در بین دو سیم‌رابط، مقدار آن را اندازه می‌گیرید. با اهم‌متر می‌توان قطعی یا وصل بودن مدار یا سیم‌کشی ساختمان و سالم‌بودن لامپ و ... را بررسی کرد. (هنگامی که مدار فاقد ولتاژ است) اهم‌متر یک وسیله‌ی خوب برای عیب‌یابی است.

**۱۳-۲- طرز اندازه‌گیری جریان:** برای اندازه‌گیری جریان به وسیله‌ی مولتی‌مترهای معمولی باید آن را با مصرف کننده و منبع تغذیه در یک مدار سری قرار داد. در اندازه‌گیری جریان مستقیم (DC) باید به جهت جریان توجه شود، به این معنی که باید ترمینال منفی را به قطب منفی و ترمینال مثبت را، پس از عبور از مصرف کننده، به قطب مثبت منبع تغذیه وصل نمود. در صورتی که اتصالات ترمینال‌های مثبت و منفی صحیح بسته نشود عقربه‌ی آوومتر در خلاف جهت حرکت کرده (در آوومترهایی که صفر آن‌ها در ابتدای صفحه‌ی مدرج است) و با برخورد به دیواره‌ی دستگاه، کج شده و دیگر دقت لازم را برای اندازه‌گیری نخواهد داشت. در آوومترهایی که صفر آن‌ها در وسط صفحه‌ی مدرج قرار دارد توجه به قطب‌ها لازم نیست.

پس از در مدار قراردادن آوومتر و انتخاب رنج مناسب و روشن نمودن مصرف کننده، با توجه به انحراف عقربه، مقدار جریان عبوری از مدار مشخص می‌گردد. در شکل ۲-۲۴ نمونه‌ی دیگری از مولتی‌متر عقربه‌ای نشان داده شده است.

**۱۳-۲- مولتی‌متر دیجیتالی:** امروزه به دلیل ارزانی، سادگی قرائت و امکان حمل و نقل راحت‌تر از مولتی‌مترهای دیجیتالی استفاده می‌شود. قسمت‌های مختلف این دستگاه مانند دستگاه‌های عقربه‌ای است و تنها تفاوت آن با دیگر آوومترها در نشان‌دهنده‌ی آن است که به صورت رقمی است. طرز استفاده از این دستگاه نیز مانند مولتی‌متر عقربه‌ای است. شکل ۲-۲۵ نمونه‌ای از این مولتی‌متر را نشان می‌دهد.

طوری نصب شده است که اگر در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده شود باز شده و دستگاه از کار می‌افتد.

**۹- طرز قرارگرفتن مولتی‌مترها معمولاً در سمت چپ زیر صفحه‌ی مدرج مشخص می‌شود.** علامت  $\Delta$  طرز قرارگرفتن دستگاه به صورت خوابیده (افقی) و علامت  $\perp$  طرز قرارگرفتن دستگاه به صورت عمودی یا ایستاده است. این نکته را نیز دقیقاً رعایت کنید. زیرا در غیر این صورت اعداد خوانده شده غیر واقعی خواهد بود.

**۱۰- چنانچه مولتی‌متر بر روی حداکثر حوزه‌ی کار خود باشد و عقربه از مقدار مجاز صفحه‌ی مدرج بیش‌تر منحرف شود، دستگاه برای اندازه‌گیری این کمیت مناسب نیست و باید دستگاه دیگری انتخاب کنید.**

**۱۳-۳- طرز اندازه‌گیری ولتاژ متناوب:** مولتی‌متر موجود در کارگاه را در دست بگیرید و قسمت‌های صفحه‌ی مدرج و سلکتور آن را مورد بررسی و مطالعه‌ی دقیق قرار دهید. پس از آشنا شدن با قسمت‌های مختلف دستگاه اعمال زیر را به ترتیب انجام دهید :

**۱- ابتدا سلکتور دستگاه را روی  $25^{\circ}$  ولت متناوب AC (در صورتی که مولتی‌متر شما فاقد حوزه‌ی کار  $25^{\circ}$  ولت است می‌توانید از حوزه‌های  $30^{\circ}$  تا  $50^{\circ}$  ولت AC استفاده کنید) قرار دهید.**

**۲- سیم‌های رابط مولتی‌متر را به دستگاه وصل کنید.**  
**۳- دو سر دیگر سیم‌های رابط را به ولتاژ  $22^{\circ}$  ولت (ولتاژ پریز) وصل کنید.**

**۴- انحراف عقربه را روی صفحه‌ی مدرج بررسی کنید.**  
**۵- عدد روی صفحه‌ی مدرج را متناسب با عدد سلکتور انتخاب کنید. اگر حوزه‌ی کار  $25^{\circ}$  ولت باشد و روی صفحه‌ی مدرج نیز  $25^{\circ}$  انتخاب شود ضریب قرائت  $\frac{25}{25}^{\circ}$  یا ۱ خواهد بود. در این حالت اگر عقربه روی عدد  $22^{\circ}$  قرار گیرد ولتاژ اندازه‌گیری شده  $22^{\circ}$  ولت است. دقت کنید که دستگاه روی ولتاژ متناوب باشد.**

**۱۳-۴- طرز اندازه‌گیری مقاومت:** برای اندازه‌گیری مقاومت، روی سلکتور مولتی‌متر قسمتی وجود دارد که با OHM یا ۵ مشخص شده و روی هر درجه  $R \times 10^0$ ،


مولتی مترها است. مزیت بسیار مهم این وسیله نسبت به سایر آوومترها روش اندازه‌گیری جریان عبوری از یک هادی است که نیازی به قطع کردن مدار و سری کردن آمپر متر با مصرف کننده ندارد. با فشار دادن یک اهرم، دو فک آوومتر باز شده، کابل و یا سیم حامل جریان در داخل حلقه‌ی آن قرار گرفته و با انتخاب رنج مناسب، جریان عبوری اندازه‌گیری می‌شود.

مزیت دیگر آوومتر انبری امکان حمل و نقل راحت‌تر آن است. این آوومتر در دو نوع عقرهای و دیجیتالی ساخته و به بازار عرضه می‌شود.


**توجه:** برای اندازه‌گیری جریان، باید سیم مربوط به هر فاز جدا از سیم دو فاز دیگر داخل حلقه‌ی آوومتر قرار داده شود. در شکل ۲-۲۶ یک آوومتر انبری نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۶—آوومتر انبری

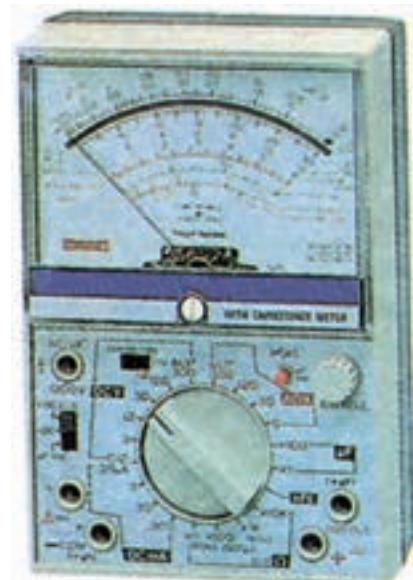

شکل ۲-۲۴—نمونه‌ی دیگری از مولتی مترهای عقرهای

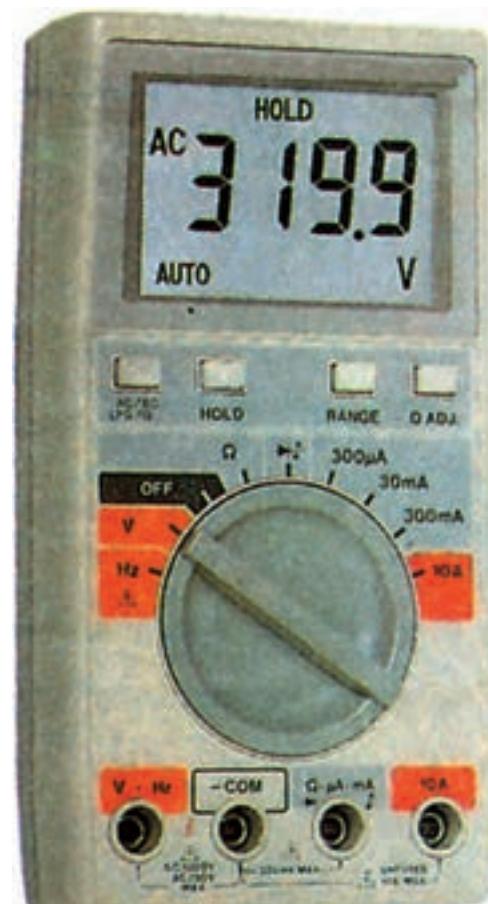

شکل ۲-۲۵—مولتی متر دیجیتالی

**۷-۱۳-۲-آوومتر انبری:** آوومترهای انبری معمولاً برای جریان‌های متناوب به کار برده می‌شود. طرز استفاده از آن‌ها برای اندازه‌گیری مقاومت و ولتاژ درست مانند اینواع دیگر

## خلاصه مطالعه

ساخته می شوند.

در سیم لخت کن ساده فاصله‌ی بین دو لبه‌ی برنده‌ی عایق، به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ای برای سیم‌های مختلف تنظیم می‌شود. سیم لخت کن اتوماتیک نیازی به تنظیم ندارد، در این سیم لخت کن دو لبه‌ی متحرک وجود دارد که بر روی آن‌ها شیارهایی تعییه شده و با قرارگرفتن این شیارها در مقابل هم سوراخ‌هایی با قطرهای مختلف ایجاد می‌شود که سیم را در آن قرار می‌دهند.

در سیم لخت کن حرارتی، عایق سیم، در محلی که باید برداشته شود، به وسیله‌ی یک المان حرارتی برقی ذوب و از مفتول هادی جدا شده و برداشته می‌شود. مزیت این سیم لخت کن این است که هیچ‌گونه آسیبی به مفتول هادی وارد نمی‌کند ولی در مقابل دارای عیب ایجاد دود و بویی است که در اثر سوختن عایق ایجاد می‌شود.

چاقوی روپوش برداری کابل از انواع چاقوهای معمولی است که تیغه‌ی آن باز و بسته می‌شود. برای کارآیی بهتر این چاقو باید تیغه‌ی آن کاملاً تیز و برنده باشد.

با استفاده از دستگاه‌های روپوش برداری کابل می‌توان روپوش کابل را به آسانی و با سرعت خیلی زیاد برداشت. این دستگاه دارای دو تیغه‌ی برش ثابت و غلتکی است. از تیغه‌ی ثابت معمولاً برای خط‌انداختن بر روی بدنه‌ی کابل در جهت عرضی، و از تیغه‌ی غلتکی برای خط‌انداختن در جهت طولی استفاده می‌شود، در حالی که از هر دو تیغه می‌توان برای خط‌انداختن عرضی و طولی استفاده کرد.

برای بریدن کابل‌ها، قیچی‌های مخصوصی متناسب با قطر کابل‌ها ساخته شده است. تیغه‌ی این قیچی‌ها فولادی و قابل تعویض و یا تیرشدن است.

ابزار پرس سرسیم و فیش‌ها، برای داشتن یک اتصال مطمئن فیش به سر سیم، بعد از قراردادن سرسیم در محل مربوط در فیش، این محل را به وسیله‌ی ابزار مخصوصی پرس می‌کنند. بر روی لبه‌ی پرس‌ها، شیارهایی برای فیش‌های مختلف ایجاد شده است.

مولتی‌متر دستگاهی است که از آن برای اندازه‌گیری آمپر، ولت، اهم و ... استفاده می‌شود. ساختمان ظاهری هر

پیچ‌گوشتی برای باز و بسته کردن پیچ‌ها به کار می‌رود.

هرچه دسته‌ی پیچ‌گوشتی بزرگ‌تر (قطورتر) باشد، راحت‌تر پیچ را باز می‌کند.

انواع مختلف پیچ‌گوشتی عبارت‌اند از ساده، چهارسو و اتوماتیک که در اندازه‌های مختلفی از نظر طول و قطر دسته ساخته می‌شود.

فازمتر (فازنما) برای تشخیص فاز از نول به کار برده می‌شود.

از فازمتر می‌توان برای باز و بسته کردن پیچ‌های کوچک استفاده کرد.

انبردست وسیله‌ای است برای تاییدن سیم‌ها به یکدیگر، فرم‌دادن سیم‌ها، بریدن سیم (در صورت عدم دسترسی به سیم‌چین) و نگه داشتن قطعه کار.

انواع مختلف انبردست عبارتند از: ساده یا دم‌تخت و مرکب.

برای انجام کارهای برقی حتماً باید از انبردست مرکب با پوشش عایق، استفاده کرد.

دمباریک وسیله‌ای است شبیه انبردست، با این تفاوت که دم آن باریک و بلند است و در جاهایی که به علت تنگی جا انبردست قادر به انجام کار نیست از آن استفاده می‌شود. دسته‌ی دمباریک برقی عایق‌دار است.

دم‌گرد شبیه دمباریک است با این تفاوت که دم آن گرد است و برای فرم‌دادن، سؤالی کردن سیم‌ها و قراردادن و خارج کردن خارهای دایره‌ای شکل از آن استفاده می‌شود.

دم‌کج وسیله‌ای است برای قراردادن و خارج نمودن خارهای دایره‌ای شکل، در جایی که دمباریک امکان کار ندارد.

سیم‌چین وسیله‌ای است برای بریدن و قطع کردن سیم. از سیم‌چین نباید برای لخت کردن سیم استفاده کرد، چون معمولاً سیم زخمی شده و از نظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف می‌شود. بعضی از سیم‌چین‌ها سیم را به وسیله‌ی نوک خود قطع می‌کنند و بعضی دیگر آن را از پهلو می‌برند.

از سیم لخت کن برای برداشتن عایق سیم استفاده می‌شود. سیم لخت کن‌ها در سه نوع ساده، اتوماتیک و حرارتی

#### ۴- از قطع بودن برق در محل اندازه گیری مقاومت اطمینان

حاصل شود.

۵- دو سر سیم های رابط به نقاط موردنظر وصل گردند، با توجه به حوزه ای انتخابی و میزان انحراف عقریه، مقاومت بین دو نقطه ای موردنظر به دست می آید.

- برای اندازه گیری شدت جریان باید آوومتر را به شرح زیر در حالت سری با مصرف کننده در مدار قرار داد :

۱- به وسیله ای سلکتور سویچ و محدوده ای جریان را انتخاب کرد.

۲- در اندازه گیری جریان مستقیم ترمیمال منفی را به قطب منفی و ترمیمال مثبت را پس از عبور از مصرف کننده به قطب مثبت منبع وصل نمود.

توجه: همان طور که می دانید در جریان متناوب قطب مثبت و منفی وجود ندارد.

۳- با توجه به محدوده ای انتخابی و میزان انحراف عقریه، مقدار جریان مصرفی را می توان به دست آورد.

- در آوومترهای انبری با انتخاب محدوده ای مناسب به وسیله ای سلکتور سویچ و قراردادن سیم حامل جریان در حلقه ای آوومتر، با توجه به محدوده ای انتخاب شده و میزان انحراف عقریه مقدار جریان مصرفی مشخص می گردد.

- مزیت مهم آوومتر دیجیتالی نسبت به سایر انواع مولتی مترهای عقریه ای این است که مقادیر ولت، اهم و آمپر به وسیله ای ارقام بر روی صفحه ای آن مشخص می گردد.

مولتی متر شامل سه قسمت است :

۱- صفحه ای مدرج و عقریه، بر روی صفحه ای مدرج درجه بندی های مختلفی برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل (V)، جریان (A)، و مقاومت (5) وجود دارد.

۲- سلکتور یا کلید انتخاب کننده که به وسیله ای آن می توان آوومتر را در حالت اندازه گیری کیمیت مورد نظر قرار داد.  
۳- ترمیمال های ورودی و دگمه های تنظیم، ترمیمال های ورودی مربوط به اتصال سیم های رابط و دگمه های تنظیم عقریه ای اندازه گیری است.

- برای اندازه گیری ولتاژ متناوب باید آوومتر را به صورت موازی به شرح زیر در مدار قرار داد :

۱- قراردادن سلکتور سویچ بر روی عدد ۵۰۰ ولت AC.

۲- وصل کردن سیم های رابط در محل اندازه گیری ولت.

۳- ارتباط دادن دو سر سیم های رابط به محل اندازه گیری ولت، با توجه به حوزه ای انتخاب شده و میزان انحراف عقریه، بدین طریق اختلاف پتانسیل دو نقطه ای موردنظر به دست می آید.

- برای اندازه گیری مقاومت به وسیله ای آوومتر باید به شرح زیر عمل شود.


۱- سلکتور سویچ در حالت OHM یا ۵ قرار داده شود.

۲- سیم های رابط در محل مربوط به اندازه گیری مقاومت وصل گردند.

۳- با اتصال دو سر سیم به یکدیگر و با استفاده از دگمه هی تنظیم، عقریه بر روی صفر قرار داده شود.
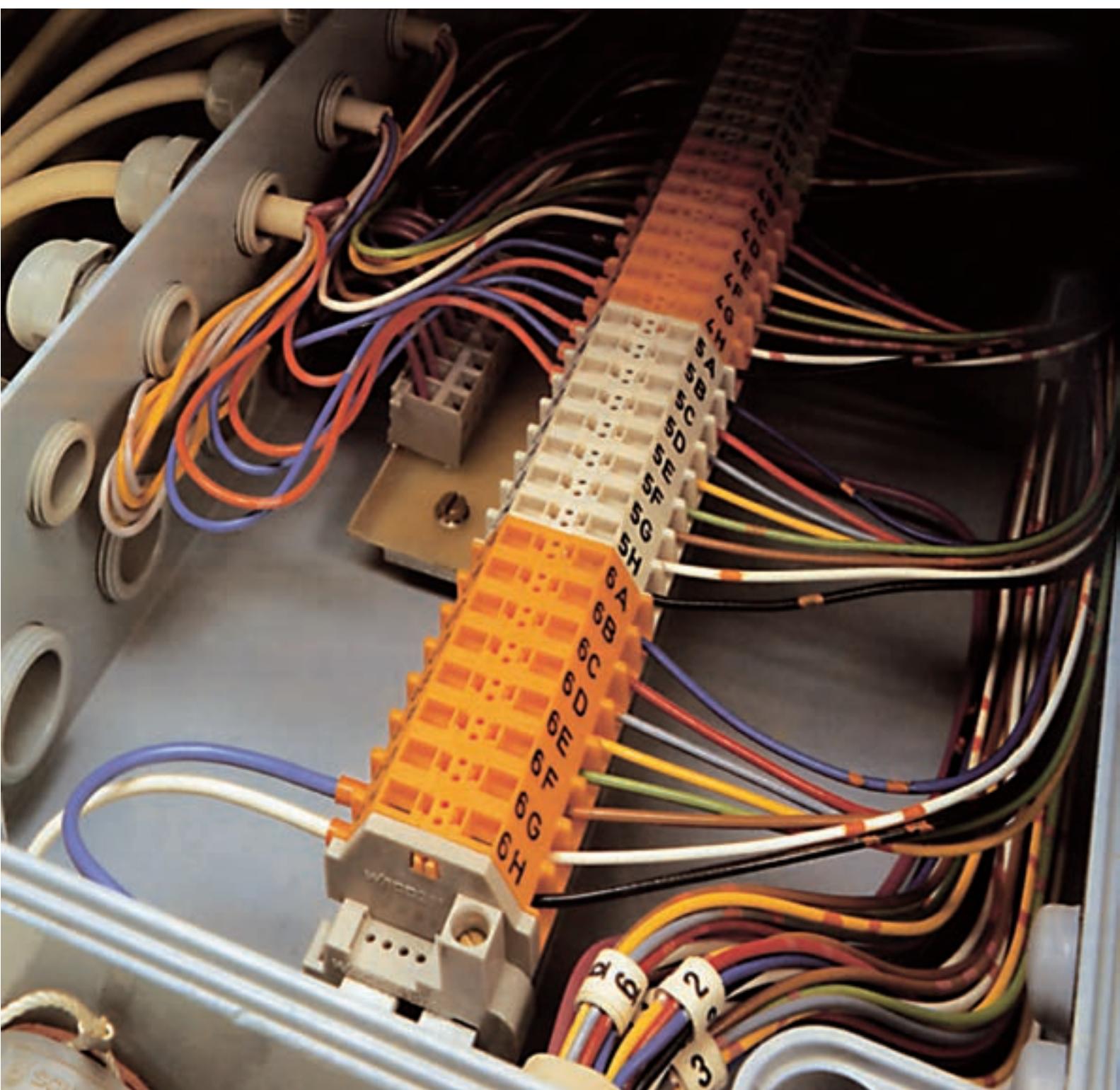
## پرسش

- ۱- کاربرد پیچ گوشتی را بنویسید.
- ۲- انواع مختلف پیچ گوشتی را نام ببرید.
- ۳- کاربرد فازمتر را توضیح دهید.
- ۴- انواع مختلف انبردست را نام برد، کاربرد هر کدام را شرح دهید.
- ۵- کاربرد دمباریک را شرح دهید.
- ۶- کاربرد دم گرد و دم کج را توضیح دهید.
- ۷- دو نوع مختلف سیم چین را نام ببرید و توضیح دهید.
- ۸- طرز کار سیم لخت کن ساده را بنویسید.
- ۹- طرز کار سیم لخت کن اتوماتیک (خودکار) را شرح دهید.
- ۱۰- طرز کار سیم لخت کن حرارتی را توضیح دهید.
- ۱۱- مزیت و عیب سیم لخت کن حرارتی نسبت به سایر سیم لخت کن‌ها چیست؟
- ۱۲- چرا نباید از سیم چین برای برداشتن عایق سیم استفاده کرد؟
- ۱۳- طرز کار با چاقوی روپوش برداری کابل را توضیح دهید.
- ۱۴- دستگاه روپوش برداری کابل را شرح دهید.
- ۱۵- قیچی کابل بری را توضیح دهید.
- ۱۶- دستگاه پرس سرسیم و فیش را شرح دهید.
- ۱۷- مولتی متر چه وسیله‌ای است و برای اندازه‌گیری چه کمیت‌هایی از آن استفاده می‌شود؟
- ۱۸- صفحه‌ی مدرج و عقرقه‌ی مولتی متر را شرح دهید.
- ۱۹- چگونگی استفاده از سلکتور مولتی متر را بیان نمایید.
- ۲۰- برای اندازه‌گیری آمپر، آمپر متر به چه صورت در مدار قرار می‌گیرد، در غیر این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۲۱- برای اندازه‌گیری ولتاژ، مولتی متر به چه صورت در مدار قرار می‌گیرد؟
- ۲۲- هنگام اندازه‌گیری مقاومت، جریان برق باید وصل باشد یا قطع، در غیر این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۲۳- در صورت واردشدن ضربه به مولتی متر، چه صدمه‌ای ممکن است به دستگاه وارد شود؟
- ۲۴- در موقع اندازه‌گیری ولتاژ و یا شدت جریان بهتر است، ابتدا حوزه‌ی کار دستگاه را بر روی کدام درجه‌بندی قرار دهیم؟
- ۲۵- هر یک از علامتهای □ و ⊖ چه نکته‌ای را مشخص می‌کنند؟
- ۲۶- اگر رنج انتخاب شده بر روی مولتی متر بیشترین مقدار باشد و عقربه بیش از حد مجاز منحرف گردد، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
- ۲۷- چه کارهایی در موقع استفاده از مولتی متر، جهت اندازه‌گیری ولتاژ AC، باید انجام گیرد؟
- ۲۸- طرز استفاده از مولتی متر را برای اندازه‌گیری مقاومت شرح دهید.
- ۲۹- طرز استفاده از مولتی متر عقربه‌ای معمولی، برای اندازه‌گیری جریان را شرح دهید.
- ۳۰- تفاوت مولتی متر دیجیتال با مولتی مترهای عقربه‌ای چیست؟
- ۳۱- آوومتر انبری را شرح دهید.



## فصل سوم

### سیم‌ها و اتصالات آن‌ها

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱— انواع مختلف سیم‌ها را بشناسد.
- ۲— بریدن و لخت کردن سیم‌ها را انجام دهد.
- ۳— سیم‌ها را به روش‌های مختلف به یکدیگر متصل نماید.
- ۴— سؤالی کردن سیم‌ها را انجام دهد.
- ۵— لحیم کاری را آموخته و سیم‌ها را لحیم نماید.
- ۶— فرم‌بندی سیم‌ها را انجام دهد.

### ۳— سیم‌ها و اتصالات آن‌ها

روکش پلاستیکی ساخته می‌شوند. ولتاژ مجاز این گونه سیم‌ها

حداکثر ۱۰۰۰ ولت است.

در سیم‌کشی توکار از لوله‌های فولادی و یا P.V.C و خرطومی روی دیوار یا داخل دیوار و یا خارج دیوار استفاده می‌شود. در نصب این نوع سیم‌ها طبق استاندارد V.D.E در اندازه‌های مختلف از رنگ‌های مختلفی استفاده شده است. مثلاً از ۷۵٪ تا ۷۰٪ میلی‌متر مربع رنگ‌های سبز، زرد، سیاه، آبی، قهوه‌ای و از ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع با رنگ سیاه مشخص می‌شود (شکل ۳-۱ و جدول ۳-۱).

### ۱-۳— انواع سیم‌ها

سیم‌هایی که در تأسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند اکثرًا به صورت‌های تک رشته‌ای یا افشار هستند. معمولاً هم از سیم مسی یک رشته‌ای و هم از سیم مسی افشار در سیم‌کشی توکار و داخل لوله، و از سیم‌های افشار در خارج از لوله یا روی کار به صورت آزاد استفاده می‌کنند، زیرا این نوع سیم برعکس سیم‌های یک رشته‌ای در مقابل عوامل مکانیکی مقاوم‌تر و از خاصیت ارتقایی پیش‌تری نیز برخوردارند. این دو نمونه سیم که بیش‌تر مصرف ساختمانی دارند از جنس مسی با



شکل ۳-۱

جدول ۱-۳- مشخصات سیم‌های تک‌لا مسی بارنگ‌های مختلف

سطح مقطع - اسمی Nominal area sqmm	ساختمان سیم Construction of conductor mm diam	ضخامت عایق Thickness of insulation mm	قطر خارجی تقریبی Outer - diam appr.mm	وزن خالص تقریبی Net-weight appr. kg/km
۰/۷۵ e	۱×۰/۹۸	۰/۶	۲/۲	۹
۱ e	۱×۱/۱۲	۰/۶	۲/۲	۱۴
۱/۵ e	۱×۱/۳۸	۰/۶	۲/۶	۱۹
۲/۵ e	۱×۱/۷۸	۰/۷	۲/۲	۳۱
۴ e	۱×۲/۲۵	۰/۸	۲/۹	۴۸
۶ e	۱×۲/۷۶	۰/۸	۴/۴	۶۸
۱۰ e	۱×۳/۵۵	۱/۰	۵/۶	۱۱۰
۱۶ e	۱×۴/۵۰	۱/۰	۶/۵	۱۷۰
۱۶ m	۷×۱/۷۰	۱/۰	۷/۱	۱۷۵
۲۵ m	۷×۲/۱۴	۱/۲	۸/۸	۲۷۵
۳۵ m	۱۹×۱/۵۳	۱/۲	۱۰/۰	۳۷۰
۵۰ m	۱۹×۱/۸۶	۱/۴	۱۲/۰	۵۳۰
۷۰ m	۱۹×۲/۱۷	۱/۴	۱۳/۵	۷۲۵
۹۵ m	۱۹×۲/۵۳	۱/۶	۱۵/۵	۹۷۵
۱۲۰ m	۳۷×۲/۰۳	۱/۶	۱۷/۵	۱۲۰۰
۱۵۰ m	۳۷×۲/۲۷	۱/۸	۱۹/۵	۱۵۰۰
۱۸۵ m	۳۷×۲/۵۳	۲/۰	۲۱/۵	۱۹۰۰

بیشتر دقت شود.

۲- استفاده‌ی درست از جدول‌های استاندارد شده‌ی سیم‌ها برای تعیین نوع و اندازه‌ی سطح مقطع مناسب بر حسب جریان مصرف کننده‌ها. به عنوان مثال در جدول ۲-۲ حداکثر جریان مجاز برای مقاطع مختلف سیم‌های مسی تعیین و قابل استفاده می‌باشد.

عایق این گونه سیم‌ها از جنس پی.وی.سی است و برای مصرف در تأسیسات نصب ثابت در نقاط خشک استفاده می‌شود. نصب این سیم‌ها به طور مستقیم در داخل دیوار مجاز نیست. معمولاً در هنگام انتخاب سیم برای ساختمان، عواملی در نظر گرفته می‌شوند که عبارتند از :

۱- توان مصرف کننده‌ها و جریان مورد نیاز. چنانچه تعداد و مقدار مصرف کننده‌ها زیاد باشد باید در انتخاب سطح مقطع سیم

### جدول ۲-۳- حداکثر جریان مجاز سیم‌های مسی استاندارد شده

سیم‌های هوایی	کابل‌های روکار و سیم‌های زیرگچی	شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر		قطع سیم به میلی‌متر مربع
		سیم‌های با عایق تا حداکثر ۳ سیم در هر لوله	سیم‌های هوایی	
۱۰	۶	۴	۰/۷۵	
۱۵	۱۰	۶	۱	
۲۰	۱۵	۱۰	۱/۵	
۲۵	۲۰	۱۵	۲/۵	
۳۵	۲۵	۲۰	۴	
۵۰	۳۵	۲۵	۶	
۶۰	۵۰	۳۵	۱۰	
۸۰	۶۰	۵۰	۱۶	
۱۰۰	۸۰	۶۰	۲۵	
۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۳۵	
۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۵۰	
۲۰۰	۱۶۰	—	۷۰	
۲۲۵	۲۰۰	—	۹۵	
۲۶۰	۲۲۵	—	۱۲۰	
۳۰۰	۲۶۰	—	۱۵۰	
۳۵۰	۳۰۰	—	۱۸۵	
۴۳۰	۳۵۰	—	۲۴۰	
۵۰۰	۴۲۰	—	۳۰۰	

### ۳-۳- اتصالات سیم‌ها

در ضمن کارهای الکتریکی اکثراً لازم است که دو یا چند سیم هم قطر یا با قطرهای متفاوت در یک نقطه به هم‌دیگر متصل شوند. معمولاً این نوع اتصالات در سیم‌کشی‌های توکار بسیار ضرورت دارد. با توجه به اهمیت موضوع به چند نمونه از این اتصالات به عنوان کار عملی در کارگاه می‌پردازیم:

#### کار شماره‌ی ۳-۱- اتصال سر به سر

ابزار کار و مواد مورد نیاز:

- سیم‌چین یک عدد

- انبردست یک عدد

- سیم‌لختکن یک عدد

- سیم مسی نمره‌ی ۱/۵ یا ۱ به طول نیم متر

- خطکش یا متر یک عدد

### ۳-۲- لخت کردن سیم‌ها

یکی از نکات به ظاهر ساده ولی بسیار مهم در سیم‌کشی و اتصالات، طرز لخت کردن یا عایق‌برداری سیم‌هاست که هم از نظر الکتریکی و هم از نظر مکانیکی حائز اهمیت است. هنگام لخت کردن سیم باید توجه داشت که اولاً از ابزار درست و مناسب استفاده شود (سیم لخت کن معمولی یا اتوماتیک). ثانیاً طول عایق مورد نظر باید اندازه‌گیری شده و به همان اندازه‌ی لازم، نه کم تر و نه بیش تر، برداشته شود تا از نظر الکتریکی دارای ایمنی کافی باشد.

نکته‌ی دیگر که از نظر مکانیکی قابل توجه است این است که روی مفتول یا قسمت هادی سیم نباید هیچ‌گونه آسیبی ایجاد شود، زیرا همین آسیب دیدگی به ظاهر بی‌اهمیت در اثر گذشت زمان باعث قطع شدن سیم خواهد شد.

### کار شماره‌ی ۲-۳- اتصال طولی

ابزار کار و مواد مورد نیاز:

- انبردست یک عدد
- سیم چین یک عدد
- سیم لخت کن یک عدد
- متر یا خط کش یک عدد
- سیم مسی نمره‌ی ۱ یا  $1/5$  با روپوش پلاستیکی به طول

۵ سانتی‌متر

#### مراحل انجام کار:

الف) سیم را با سیم چین از وسط بیرید.

ب) با سیم لخت کن دو سر سیم را به اندازه‌ی ۵ تا ۶ سانتی‌متر لخت کنید.

ج) دو سر سیم‌های لخت شده را از وسط به طور ضربدر تحت زاویه‌ای بین  $۳۰^{\circ}$  تا  $۴۰^{\circ}$  درجه روی هم قرار دهید (شکل ۳-۵).



شکل ۳-۵

د) دو انتهای سیم را در دو جهت مختلف و با دست یا انبردست محکم به یکدیگر بپیچید (حدود ۴ تا ۵ دور) سپس سر سیم‌ها را مطابق شکل ۳-۶ تحت زاویه‌ی  $۹۰^{\circ}$  درجه خم کنید.



شکل ۳-۶

ه) دو سر سیم را با انبردست به طور عمودی به دور سیم افقی در جهت مخالف یکدیگر بپیچید، به طوری که حلقه‌ها محکم و بدون فاصله پهلوی هم قرار گیرند (شکل ۳-۷). از این اتصال در نقاطی که سیم کوتاه شده باشد و بخواهند به هم اتصال دهند و یا در محل‌هایی که نیروی کششی به سیم زیاد است استفاده می‌کنند (سیم‌کشی هوایی).



شکل ۳-۷

### مراحل انجام کار:

الف) سیم را با سیم چین از وسط بیرید.

ب) یک سر هر دو سیم را به اندازه‌ی ۳ تا ۴ سانتی‌متر با سیم لخت کن لخت کنید (شکل ۳-۲).



شکل ۳-۲

ج) قسمت‌های لخت شده‌ی سیم را طوری روی هم قرار دهید که فاصله‌ی محل تلاقی آن‌ها با روپوش سیم حدود ۵ میلی‌متر باشد و زاویه‌ی بین دو سیم کمتر از  $۹۰^{\circ}$  درجه باشد (شکل ۳-۳).



شکل ۳-۳

د) با دست محل تلاقی دو سیم را محکم بگیرید و توسط دست دیگر یا برای سیم‌های ضخیم با انبردست، سیم را شش تا هشت دور طوری به دور هم بپیچید که بین حلقه‌ها فاصله‌ای ایجاد نشود (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴

ه) زائده‌های دو اتصال را که حدود  $۸$  تا  $۱۰$  میلی‌متر است با انبردست به روی سیم‌های تابیده شده بخوابانید، زیرا نوک تیز همین سیم‌ها نوار عایق را سوراخ می‌کنند و خطرات اتصالی و آتش‌سوزی به بار می‌آورند. از این نوع اتصال در تقسیم‌ها و محل‌هایی که تحت فشار مکانیکی زیاد نیستند استفاده می‌شود.

### کار شماره‌ی ۳-۳ - اتصال سه راهی یا اتصال انشعابی بدون قطع سیم

ابزار کار و مواد مورد نیاز:

- انبردست یک عدد
- سیم‌چین یک عدد
- سیم لخت کن یک عدد
- متر یا خط‌کش یک عدد
- چاقو یک عدد

یک قطعه سیم به طول  $40$  سانتی‌متر

مراحل انجام کار:

(الف) سیم را از وسط قطع کنید.

(ب) سر یکی از سیم‌ها را به اندازه‌ی  $4$  تا  $5$  سانتی‌متر لخت


کنید.

(ج) وسط سیم دیگر را به اندازه‌ی  $3$  سانتی‌متر با چاقو لخت کنید (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸

(د) مطابق شکل ۳-۹ قسمت‌های لخت شده‌ی دو قطعه سیم را روی هم قرار دهید و مطابق شکل ۳-۱۰ سر آزاد سیم را به سیم دیگر بیچید و آن را با انبردست محکم کنید. از این نوع اتصال در تقاطع استفاده می‌شود که بخواهد یک سیم را به سیم دیگری که امتداد دارد اتصال دهند؛ برای مثال سیم انشعاب خانه از سیم اصلی شبکه.

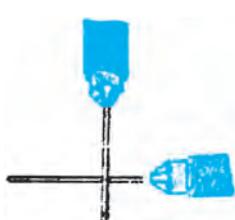


شکل ۳-۱۱


(ب) سیم‌نازک را به دور سیم ضخیم بیچید و آن را محکم کنید (شکل ۳-۱۲).



شکل ۳-۱۲

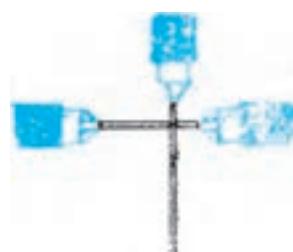

شکل ۳-۹

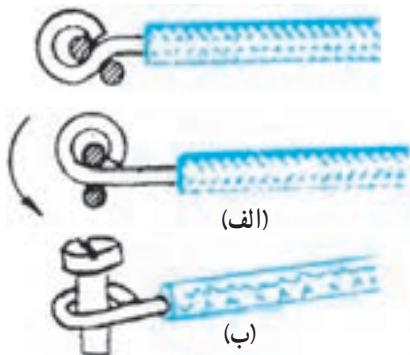


شکل ۳-۱۴

تذکر: در موقع قراردادن سیم در زیر پیچ دقت کنید عایق سیم زیر پیچ قرار نگیرد.

— قراردادن سر سیم در زیر پیچ: در موقع قراردادن سؤالی در زیر پیچ باید جهت سفت شدن پیچ طوری باشد که سؤالی محکم شود در غیر این صورت دهانه آن باز می شود و از زیر پیچ خارج می گردد.

در صورت لزوم می توان بین پیچ و سؤالی از واشر تحت استفاده کرد. اگر واشر زیر پیچ بهدار باشد نیازی به سؤالی کردن نیست، زیرا اگر سیم را در جهت گردش پیچ بین واشر و پیچ قرار دهید با تکیه به دیواره ای واشر سیم با گردش پیچ خود به خود شکل می گیرد و محکم می شود. اگر سیم خلاف گردش پیچ قرار گیرد در موقع بستن پیچ حتماً سیم از زیر آن به سمت خارج رانده خواهد شد.

آنچه تاکنون راجع به اتصالات گفته شد از نوع بازشونده است. نوع دیگر اتصالات نوع ثابت است که معمولاً به وسیله ای لحیم کاری انجام می گیرد. در نقشه های الکتریکی این دو نوع اتصال را به شکل ۳-۱۵ نمایش می دهند.

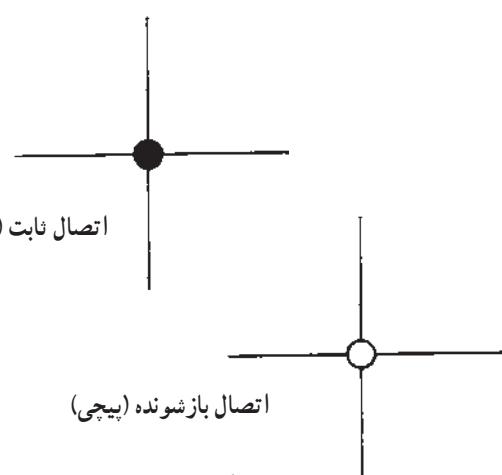

شکل ۳-۱۵


ج) با انبردست انتهای سیم ضخیم تر را خم کنید و روی قسمت پیچیده شده برگردانید. از این طریقه اتصال در محل های که بخواهند سیم های فرعی را به سیم های اصلی متصل کنند استفاده می شود.

#### ۴-۳- طرز سؤالی کردن و قراردادن سیم در زیر

##### پیچ

یکی از نکاتی که در اتصالات حائز اهمیت است طرز قراردادن سیم در زیر پیچها است، زیرا اگر سیم درست شکل داده نشود و یا جهت قرار گرفتن آن خلاف جهت پیچش پیچ باشد، قطع می شود یا از زیر پیچ خارج می گردد. برای جلوگیری از این مسئله باید به نکات زیر توجه کرد:

— **نحوه سؤالی کردن:** برای این منظور ابتدا حدود دو تا سه سانتی متر از عایق سیم را با سیم لخت کن بردارید به طوری که مفتول سیم زخمی نشود؛ سپس آن را مطابق شکل ۳-۱۳ بین دو فک دم گرد قرار دهید، حالا دم گرد را محکم روی سیم فشار داده و مطابق با جهت فلشی که در شکل نشان داده شده است بگردانید. دقت کنید که فشار دست تا آخر خم شدن سیم ثابت باشد.

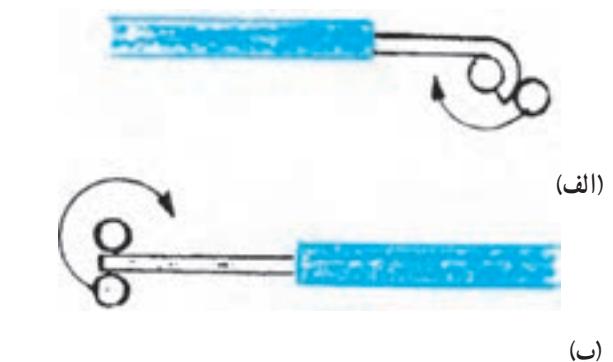

شکل ۳-۱۳

پیچ را داخل حلقه ای سیم امتحان کنید و پس از خارج کردن پیچ مطابق شکل ۳-۱۴ دم باریک را در انتهای سؤالی قرار دهید و دم گرد را کمی به عقب در جهت فلش بگردانید تا مرکز سؤالی در امتداد سیم قرار گیرد (شکل ۳-۱۴- ب).

### -۳- لحیم کاری

- سطح بالای خط AED مربوط به درجه حرارتی است که در آن قلع و سرب کاملاً به صورت مذاب درآمده اند به منطقه‌ی مایع نام‌گذاری شده است.

با توجه به نمودار ۱-۳ دیده می‌شود که مطلوب‌ترین درصد برای ترکیب قلع و سرب در نقطه‌ی E فراردارد (۶۳٪ قلع و ۳۷٪ سرب) که در اثر کم‌ترین تغییر درجه حرارتی از حالت جامد به حالت ذوب و برعکس تغییر شکل می‌دهد. این نقطه را نقطه‌ی ذوب می‌نامند. بنابراین درجه حرارت نقطه‌ی ذوب در این درصد از لحیم C ۱۹° است.

مورد استفاده: از این آلیاژ در مواردی که لازم است اتصالات ثابت بین سیم‌ها و کابل‌ها انجام شود در سطح وسیعی استفاده می‌شود.

طرز استفاده: نخست باید سطح کار موردنظر را به وسیله‌ی برس سیمی یا سمباده‌ی نرم تمیز کرد، بعد از آن از روغن لحیم یا اسیدهای پاک کننده استفاده نمود. سپس فلز را گرم نموده و لحیم را روی آن ذوب کرد. روغن لحیم دو نوع است، ساده و اسیدی؛ نوع ساده در لحیم کاری مس و الومینیوم و نوع اسیدی برای لحیم کاری و ورقه‌های ضخیم فلزی یا کابل‌های فشار قوی به کار می‌رود.

لحیم‌های موجود در بازار به دو صورت وجود دارد: یکی به صورت شمش که معمولاً در اتصالات سنگین نظیر حلبی‌سازی و کابل‌های فشار قوی به کار می‌رود، دیگر به صورت مفتولی که بیشتر در کارهای ظرفی برق و الکترونیک از آن استفاده می‌شود (شکل ۱-۳). معمولاً لحیم‌های مفتولی به صورت توخالی ساخته می‌شوند و در داخل آن‌ها روغن لحیم کاری می‌ریزند، در نتیجه ابتدا روغن، چون نقطه‌ی ذوب آن پایین‌تر است در موقع کار ذوب می‌شود و سطح کار را آغشته می‌کند و سپس لحیم ذوب می‌شود. به همین جهت این گونه لحیم‌ها دیگر نیاز به روغن لحیم جداگانه ندارند.


۲-۵-۲ هویه: هویه‌ها و سایلی هستند که برای ذوب لحیم و اتصال دادن قطعات به یکدیگر به کار می‌روند. هویه‌ها به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: هویه‌ی چکشی غیرالکتریکی و هویه‌ی الکتریکی.

لحیم کاری یکی از انواع اتصالات ثابت در کارهای الکتریکی به حساب می‌آید. برای آشنایی بیشتر با این نوع کار ابتدا لازم است با ماهیت خود لحیم آشنا شویم.

۱-۵-۳- لحیم: لحیم آلیاژی است از دو یا چند نوع فلز مختلف. از این آلیاژ برای اتصال فلزات با یکدیگر، بهخصوص در اتصالات الکتریکی، استفاده می‌شود. برای آشنایی و انتخاب بهتر لحیم بر حسب آلیاژ مورد نظر و یا نسبت بین آلیاژها، نقطه‌ی ذوب آن‌ها را می‌توان از نمودار ۱-۳ به دست آورد. این نمودار در واقع تغییرات نسبی بین قلع و سرب را در حالت‌های مختلف مشخص می‌کند. در این نمودار محور عمودی بر حسب درجه حرارت و محور افقی بر حسب درصد ترکیبی دو فلز قلع و سرب در نظر گرفته شده است. نمودار به سه قسمت تقسیم‌بندی شده است:

- سطح زیر خط ABCD قسمت مربوط به زمانی است که قلع و سرب به صورت جامد وجود دارند.

- سطحی که به صورت هائیور خورده نمایش داده شده است (CDEC و ABEA) زمانی است که قلع و سرب به صورت جامد و مایع اند.

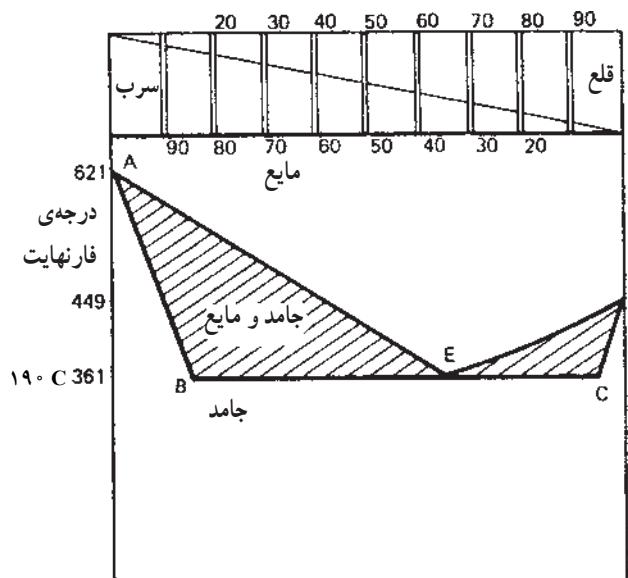


نمودار ۱-۳- نمودار ترکیبی قلع و سرب و ساختمان آنها در درجه حرارت‌های مختلف

## ۲-۵-۳- هویه‌ی الکتریکی: هویه‌ی الکتریکی

را به دو شکل می‌سازند: هویه‌ی قلمی و هویه‌ی هفت‌تیری.

**الف - هویه‌ی قلمی:** هویه‌ی قلمی از یک سیم پیچ حرارتی نیکل کُرم که در اثر مقاومت زیاد حرارت زیادی تولید می‌کند، ساخته شده است. اندازه و طول سیم مورد نظر مقاومت عنصر حرارتی را تعیین می‌کند. قدرت خارجی این نوع هویه‌ها بر حسب وات تعیین می‌شود. نکته‌ی قابل توجه‌تر، راندمان حرارتی آن است که از داخل تولید و به نوک آن منتقل می‌شود. معمولاً طرح و ساخت این هویه چنان است که حداکثر حرارت تولید شده توسط عنصر حرارتی به نوک هویه انتقال می‌یابد. هویه‌های قلمی را با قدرتی بین  $2^{\circ}$  تا  $50^{\circ}$  وات تولید می‌کنند.

یکی از نکات مهم در لحیم کاری، انتخاب نوع هویه است که می‌باید بر حسب نقطه‌ی اتصال و اندازه‌ی آن هویه‌ای استفاده شود که توانایی ایجاد دمای مورد نیاز را داشته باشد. در شکل ۳-۱۸ چند نمونه هویه‌ی قلمی نمایش داده شده است.

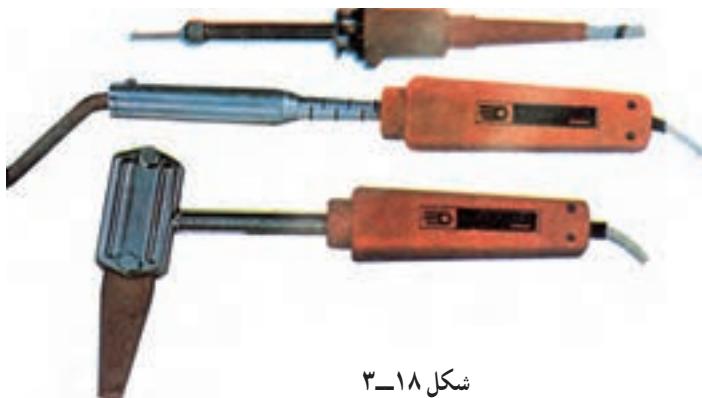

شکل ۳-۱۸

**ب - هویه‌ی هفت‌تیری:** این نوع هویه یکی از معمول‌ترین، راحت‌ترین و تندکارترین انواع هویه‌های است، زیرا طوری طراحی و ساخته شده است که به مجرد روشن شدن، حرارت موردنظر را در نوک خود تولید می‌کند. بر عکس هویه‌های قلمی هویه‌های هفت‌تیری فقط زمان کار (زمانی که شستی هویه فشرده شده است) داغ می‌شود و به مجرد قطع شستی خاموش و سرد می‌گردد.

ساختمان این نوع هویه براساس کار ترانسفورماتور با ثانویه‌ی اتصال کوتاه طراحی شده است، به طوری که سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور که در داخل بدنه‌ی هویه قرار دارد توسط


لحیم به صورت شمش



شکل ۳-۱۶ - لحیم روغن‌دار مفتولی

**۱-۵-۳- هویه‌ی چکشی (غیر الکتریکی):** این نوع هویه معمولاً به وسیله‌ی چراغ پریموس یا چراغ کوره‌ای داغ می‌شود و در اتصالات سنگین به کار می‌رود. ساختمان این نوع هویه بسیار ساده و از سه قسمت: سرچکشی (از جنس مس)، دسته‌ی فلزی و یک دسته‌ی چوبی تشکیل می‌شود. پس از داغ کردن سرهویه با چراغ کوره‌ای می‌توان از آن برای انجام اتصالات استفاده کرد. معمولاً برای پاک کردن سر هویه سوهان یا برس سیمی به کار می‌برند.


از هویه‌های چکشی می‌توان در جاهایی که برق وجود ندارد، استفاده کرد (شکل ۳-۱۷).

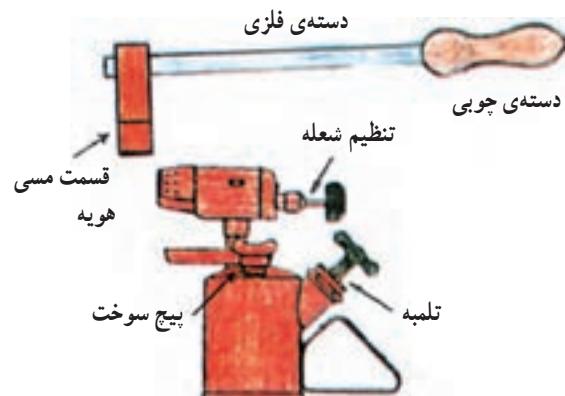

شکل ۳-۱۷ - یک نمونه هویه‌ی چکشی و چراغ کوره‌ای

محکم کنید. چنانچه هیچ یک از موارد فوق الذکر وجود نداشت می توانید قسمت مربوط به اولیه‌ی ترانسفورماتور را با اهم‌تر یا لامپ آزمایش بررسی کنید. اگر در حالت فشردن کلید هویه عقربه‌ی اهم‌تر روی مقداری اهم توقف کرد، ترانسفورماتور سالم است. اما اگر عقربه روی صفر یا بینهایت قرار گرفت یا اولیه‌ی ترانس اتصال کوتاه شده است و یا سیم پیچ‌های آن قطع شده‌اند. گاهی ممکن است لامپ هویه بسوزد که البته تأثیری در کار هویه نخواهد داشت زیرا مدار الکتریکی جداگانه‌ای دارد. در شکل ۳-۱۹ یک نمونه از هویه‌ی هفت‌تیری نشان داده شده است.

سیم رابط به برق شهر وصل می‌شود و براساس خاصیت القابی، ولتاژ برق شهر را در حلقه‌ی اتصال کوتاه ثانویه (نوك هویه) بسیار کاهش می‌دهد؛ در عوض جریان به خاطر آن که در حالت اتصال کوتاه است به قدری افزایش می‌یابد که نوك هویه (ثانویه ترانس) نیز سرخ می‌شود و لحیم را ذوب می‌کند. در جلوی هویه‌ی هفت‌تیری یک لامپ گذاشته شده تا هم نقطه‌ی لحیم کاری را روشن کند و هم نشانه‌ی روشن بودن هویه باشد. این نوع هویه‌ها را نباید به طور پیوسته روشن نگاه داشت زیرا باعث سوختن آن خواهد شد. اگر نوك هویه گرم نشد ابتدا نوك آن را بررسی کنید و ببینید در اثر اکسیداسیون و حرارت قطع نشده باشد. اگر نوك سالم بود، شاید پیچ‌های نگهدارنده‌ی نوك شُل شده است آن‌ها را سیم ثانویه‌ی ترانس

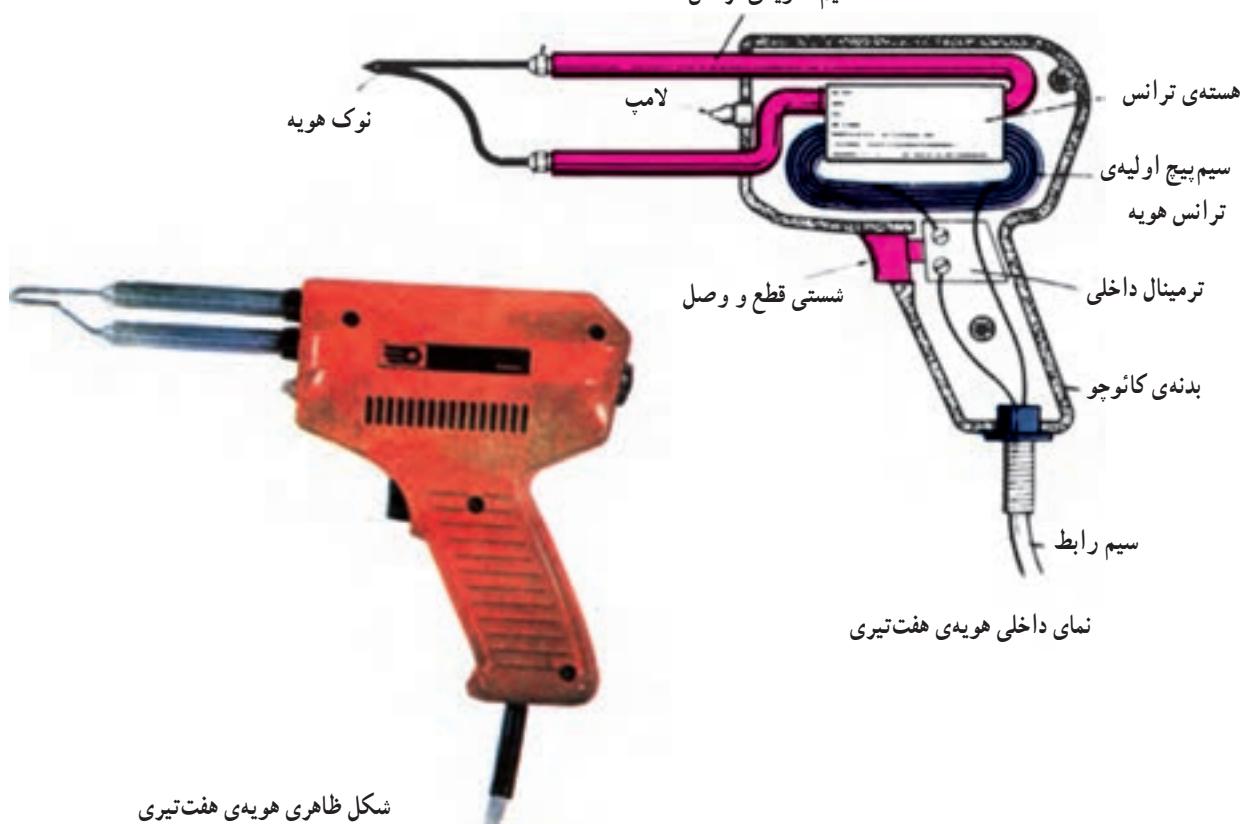

شکل ظاهری هویه‌ی هفت‌تیری

شکل ۳-۱۹ هویه‌ی هفت‌تیری

هویه با توان بیش‌تر، برای اجسام کوچک‌تر از هویه با توان کم‌تری استفاده کنید.

**۲- نظافت محل مورد لحیم‌کاری:** محل لحیم‌کاری را از چربی و اکسید روی احتمالی کاملاً پاک کنید.


**۳-۵- نکات مهم در لحیم‌کاری:** در لحیم‌کاری باید به نکات زیر کاملاً توجه شود :

**۱- انتخاب هویه:** مناسب با وضعیت فیزیکی اجسام، هویه‌ی موردنظر را انتخاب کنید. یعنی برای اجسام بزرگ‌تر از

بماند.
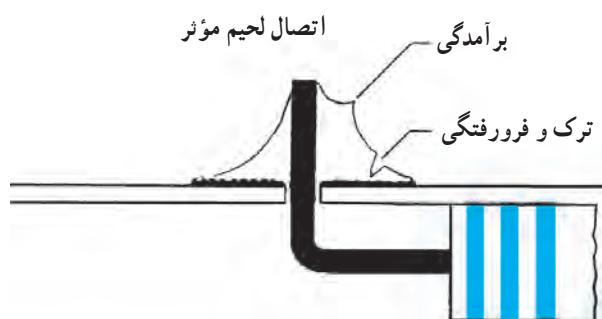
#### ۵- شکل ظاهری لحیم کاری: سطح صاف و شفاف

محل لحیم کاری شده بیانگر اجرای یک لحیم کاری قابل قبول است چنانچه پس از سردشدن لحیم در محل اتصال، شکل آن کدر و ناصاف شد دلالت بر لحیم کاری غلط دارد. در شکل های ۲۱ و ۳-۲۱ لحیم کاری غلط و درست نشان داده شده است.




#### ۳- نوع لحیم : اگر از لحیم شمش استفاده می کنید حتماً

سطح کار را با روغن لحیم آغشته کنید ولی در صورتی که از لحیم مفتولی روغنی استفاده می کنید نیازی به روغن اضافی نیست.


۴- گرم کردن محل کار: قبل از این که لحیم را روی قطعه قرار دهید ابتدا باید محل و یا قطعه مورد نظر را گرم کنید و سپس لحیم را در محل قرار دهید تا ذوب شود و در محل باقی

۱- برآمدگی ها و فرورفتگی های موجود در سطح لحیم باعث شکستگی آن خواهد شد.

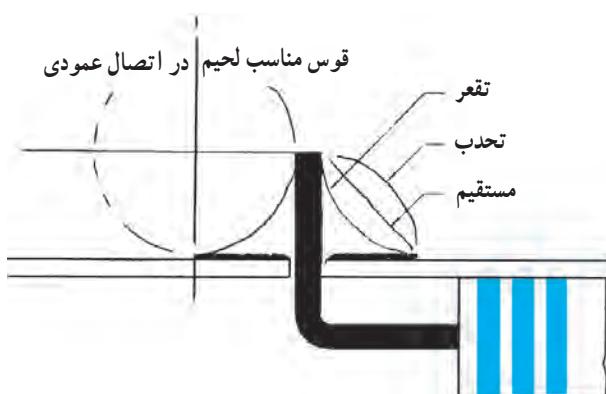
سطح صاف لحیم کاری نشان دهنده یک اتصال درست است.



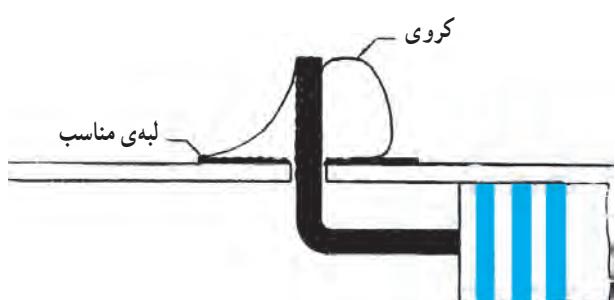۲- شکل مقعر لحیم کاری شده نشانگر یک اتصال درست و محکم است. حالات دیگر، استحکام خود را از دست می دهد.



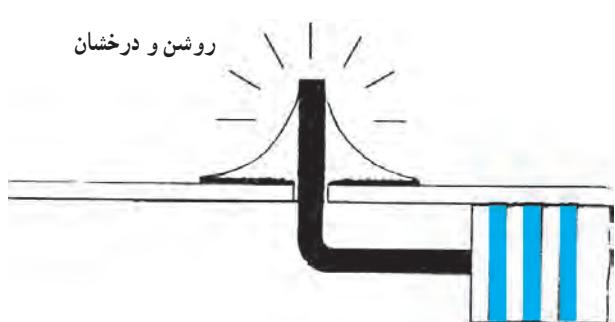
۳- یک نوار از قلع که به صورت قوسی یا کروی در دو طرف قطعات قرار دارد یکی دیگر از علایم درستی لحیم کاری است.




۴- روشنی و درخشندگی نقطه ای اتصال نشانگر سردشدن به موقع لحیم است.

شکل ۳-۲۰- چند نمونه لحیم کاری درست

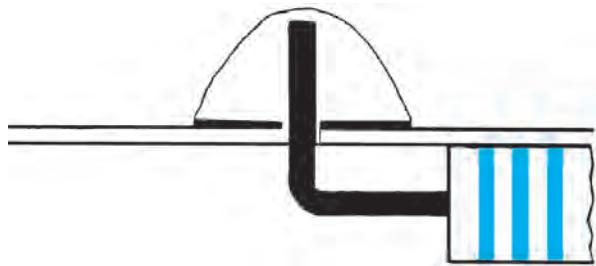
۱—لحیم اضافی—این اتصال نادرست است زیرا لحیم بیش از مقدار مورد نیاز استفاده شده است.



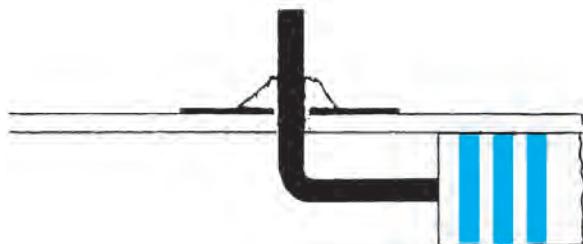۲—لحیم کم—در این شرایط لحیم کمتر از مقدار مورد نیاز به کار رفته و غیرقابل قبول است.



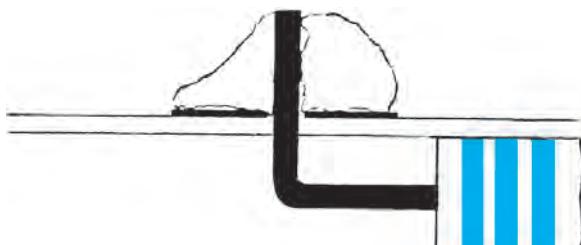
۳—لحیم سرد—در این حالت یا محل اتصال به اندازه‌ی کافی گرم نشده و یا ممکن است محل تماس کاملاً پاک و خشک نشده باشد.



۴—روغن لحیم اضافی—در صورت استفاده از روغن بیش از حد مورد نیاز لحیم کاری غیرقابل قبول خواهد شد.




۵—لحیم ترک خورده—در محل هایی که احتمال شکستگی در سطح کار وجود داشته باشد این اتفاق می‌افتد.

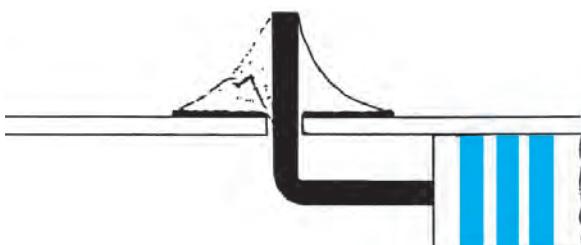

شکل ۲۱-۳—چند نمونه لحیم کاری غیرقابل قبول

تک رشته‌ای (مفتولی یا خشک) انجام شود، لازم است سیم‌ها جهت قرارگرفتن در آن مسیرها فرم‌بندی شوند. در شکل ۳-۲۳-الف یک نمونه فرم‌بندی سیم‌ها نشان داده شده است.

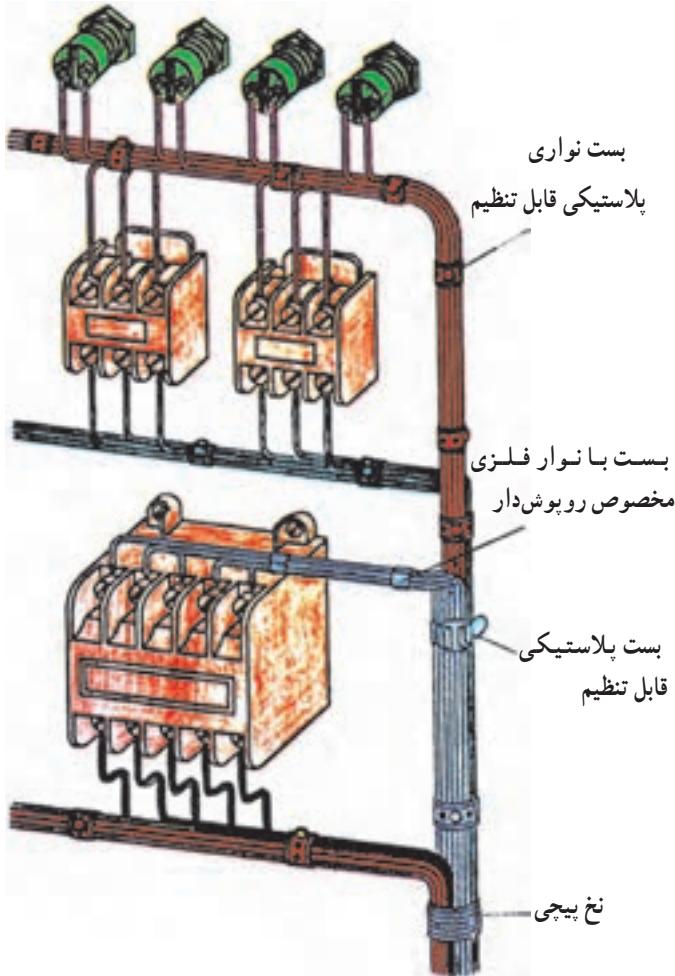

شکل ۳-۲۳-الف-یک نمونه فرم‌بندی سیم‌ها

۱-۳-۶-نکات فنی در فرم‌بندی سیم‌ها: در فرم‌بندی سیم‌ها نکات زیر باید رعایت شود.

- ۱- فرم‌بندی با دست انجام گیرد، زیرا در صورت استفاده از انبردست به احتمال خیلی زیاد عایق سیم صدمه خواهد دید.
- ۲- برای بستن سیم‌ها حتماً از کمریندهای پلاستیکی، که مخصوص همین کار ساخته می‌شود، استفاده شود.
- ۳- در صورت موجود نبودن کمریند پلاستیکی از نخ برای بستن سیم‌ها استفاده شود.

کار شماره‌ی ۳-۵-لحیم‌کاری و سایل مورد نیاز:

- سیم روپوش دار مفتولی  $1 \times 1/5$  یک متر

- لحیم مفتولی (۴۰-۶۰)

- هویه‌ی قلمی یا هفت‌تیری

- انبردست

- دم باریک

- سیم چین

- سیم لخت کن

مراحل انجام کار:


(الف) دوازده قطعه سیم ۸ سانتی‌متری بیرید.

(ب) روپوش آن‌ها را با استفاده از گیره، انبردست و سیم لخت کن از مفتول جدا کنید.

(ج) دو قطعه از سیم‌ها را به شکل دو حلقه درآورید و سر و ته آن‌ها را به هم لحیم کنید.

(د) دو حلقه را توسط ۶ سیم دیگر مطابق شکل زیر به هم لحیم کنید.


تذکر: سعی شود که نقاط لحیم شده کاملاً کروی و شفاف باشد.

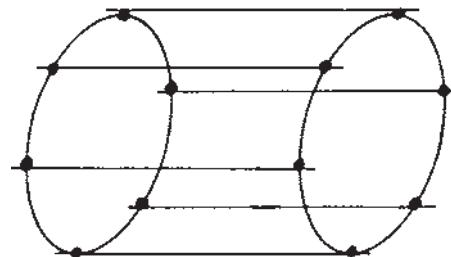

شکل ۳-۲۲

### ۳-۶-فرم‌بندی سیم‌ها

سیم‌کشی در داخل تابلوهای برق باید در مسیرهایی انجام گیرد که دسترسی به کلیدها، فیوزها و کنتاکتورها و اورلودها، برای سرویس و تعمیرات و یا تعویض آن‌ها، به سادگی امکان‌بزیر باشد. به این جهت لازم است سیم‌ها با نظم و روش خاصی مسیرهای بین کلید، فیوز، کنتاکتور و ترمینال‌هارا طی کند. برای انجام این کار در صورتی که سیم‌کشی به وسیله‌ی سیم‌های

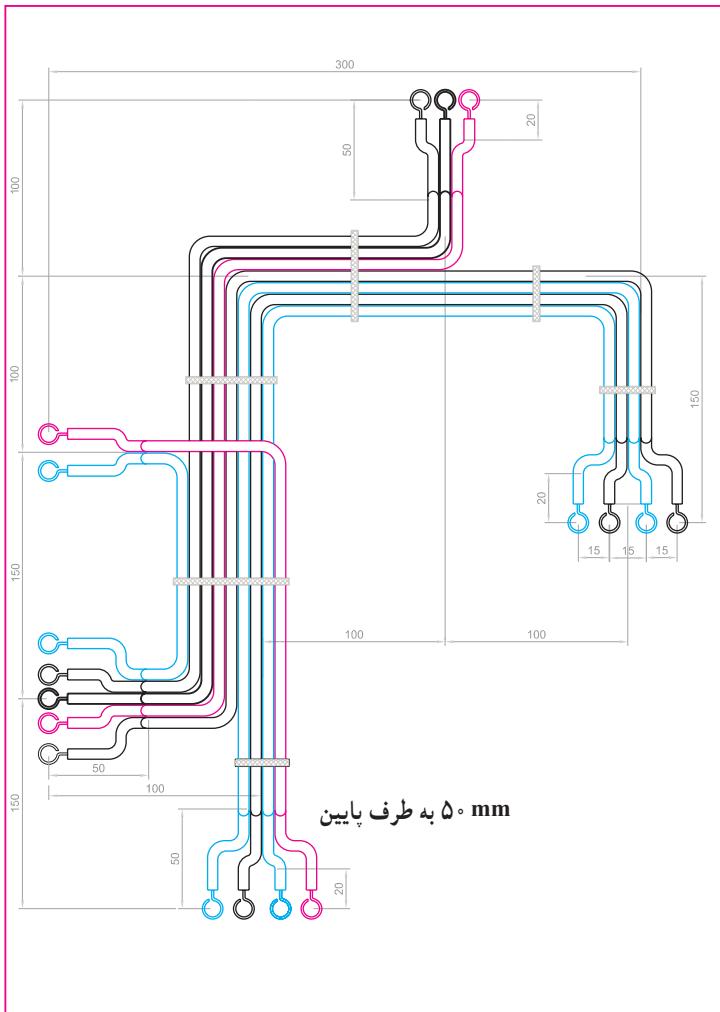

شکل ۳-۲۳-۳-ب - مربوط به کار شماره‌ی ۶-۳

- ۲- یک سر سیم را سؤالی کرده، یکی از قطعه‌ها را در نظر گرفته سیم را مطابق آن خم کنید.
- ۳- با درنظر گرفتن مقدار لازم برای سؤالی کردن سر دیگر این قطعه، سیم را بچینید.
- ۴- سر دیگر این قطعه را سؤالی کنید.
- ۵- کار مراحل ۲، ۳ و ۴ را تا آخرین قطعه شکل انجام دهید.
- توجه: پس از ساختن قطعه‌ی اول، قطعه‌ی مجاور آن را شروع نمایید و با قراردادن آن در کنار قطعه‌ی اول، محل خم‌ها را یافته و خم بزنید.
- ۶- با قراردادن قطعات در کنار هم شکل ۳-۲۳-ب را ساخته کمرنده را در محل‌های تعیین شده، بر روی سیم‌ها بیندید.
- ۷- کار خود را به مرتبی کارگاه تحويل دهید.
- ۸- با موافقت مرتبی، کمرنده سیم‌ها را در صورت امکان باز کنید یا آن را بچینید.

- ۴- استفاده از هر نوع بست فلزی بدون عایق، چون ممکن است به عایق سیم‌ها صدمه بزند، صحیح نیست.
- ۵- استفاده از سیم با رنگ‌های مختلف برای مسیرهای متفاوت، کار سرویس و تعمیرات و یا تعویض قطعات تابلو را ساده‌تر خواهد کرد.

**کار شماره‌ی ۶-۳-۳- فرم‌بندی سیم‌ها**  
هدف: کسب مهارت در فرم‌بندی سیم‌ها  
ابزار و لوازم مورد نیاز:

- ۱- متر
  - ۲- سیم‌چین یا انبردست
  - ۳- سیم یک رشته‌ای نمره‌ی ۲/۵
  - ۴- کمرنده پلاستیکی یا نخ (ریسمان کار بنایی)
- مراحل انجام کار:**
- ۱- سیم مورد نیاز را از روی نقشه برآورد کرده و از انبار تحويل بگیرید.

- در موقع لحیم کاری برای پاک کردن محل مورد لحیم کاری باید از اسید پاک کننده استفاده کرد.
- آلیاز لحیم هایی که در برق و الکترونیک به کاربرده می شوند، به صورت مفتول های سوراخ دار هستند که در داخل آنها روغن لحیم ریخته شده است.
- هویه وسیله ای است برای گرم کردن قطعه و ذوب لحیم، و در انواع مختلف چکشی، الکتریکی هفت تیری و قلمی وجود دارد.
- در لحیم کاری باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد :
  - ۱- هویه ای مورد استفاده با لحیم کاری مناسب باشد.
  - ۲- محل موردنظر با اسید تمیز شود.
- در لحیم کاری به وسیله ای شمش لحیم، باید از روغن لحیم استفاده شود.
- در لحیم کاری به وسیله ای مفتول لحیم، نیازی به استفاده از روغن لحیم نیست.
- ابتدا باید محل های مورد لحیم کاری را کاملاً گرم کرد و بعداً مفتول و یا شمش لحیم را ذوب نمود.
- سطح لحیم کاری شده باید صاف و شفاف باشد.
- برای دسترسی به قطعات نصب شده در داخل تابلو به منظور سرویس و تعمیرات و یا تعویض آنها، در صورتی که سیم کشی داخل تابلو به وسیله ای سیم تک رشته ای انجام شده باشد، سیم ها باید برای عبور در مسیر های مناسب فرم بندی شوند.
- نکات فنی در مورد فرم بندی سیم ها عبارت اند از :
  - ۱- برای جلوگیری از صدمه دیدن عایق سیم ها، فرم بندی باید با دست انجام گردد.
  - ۲- برای بستن سیم ها باید از کمربند پلاستیکی و یا نخ استفاده شود.
- استفاده از بست های فلزی به دلیل احتمال صدمه زدن به عایق سیم ها به عنوان بست مناسب نیست.
- استفاده از سیم یا رنگ های مختلف در فرم بندی سیم های داخل تابلوی برق، کار سرویس و تعمیرات و یا تعویض قطعات داخل تابلو را آسان تر خواهد کرد.


۹- سیم ها را صاف کرده و با سایر لوازم و ابزار تحویل انبار دهید.

## خلاصه مطالب

- معمولاً هم از سیم یک رشته ای و هم از سیم مسی افshan در سیم کشی توکار استفاده می شود.
- برای سیم کشی روکار اغلب از سیم های افshan که مقاوم ترند، استفاده می گردد.
- عایق سیم ها از جنس P.V.C است.
- در سیم کشی توکار سیم را از داخل لوله فولادی یا P.V.C ساده و یا خرطومی عبور می دهند.
- هنگام انتخاب سیم باید توان مصرف کننده و مقدار جریان مورد نیاز آن در نظر گرفته شود.
- در انتخاب سیم ها باید از جداول استاندارد شده استفاده شود.
- در لخت کردن سیم ها باید از سیم لخت کن استفاده شود، تا، نه از نظر الکتریکی و نه از نظر مکانیکی، صدمه ای به سیم وارد نشود.
- انواع اتصالات سیم ها عبارت اند از : ۱- اتصال سر به سر ۲- اتصال طولی ۳- اتصال سه راهی یا اتصال انشعابی بدون قطع کردن سیم ۴- اتصال دو سیم با مقاطع نامساوی.
- برای قراردادن سیم تک رشته ای در زیر پیچ باید سر سیم را به شکل علامت سؤال فرم داد.
- قراردادن سیم در زیر پیچ باید به صورتی باشد که جهت سفت شدن پیچ با جهت سؤالی سیم یکی باشد.
- لحیم کاری یکی از اتصالات ثابت است.
- لحیم آلیازی است از دو یا چند فلز.
- مطلوب ترین درصد برای لحیم قلع و سرب، ۶۳٪ قلع و ۳۷٪ سرب است.
- درجه حرارت ذوب لحیم ۶۳٪ قلع و ۳۷٪ سرب C ۱۹۰ است.
- قبل از لحیم کاری باید قسمت های مربوطه به وسیله ای سمباده نرم ساییده و سپس تمیز شوند.
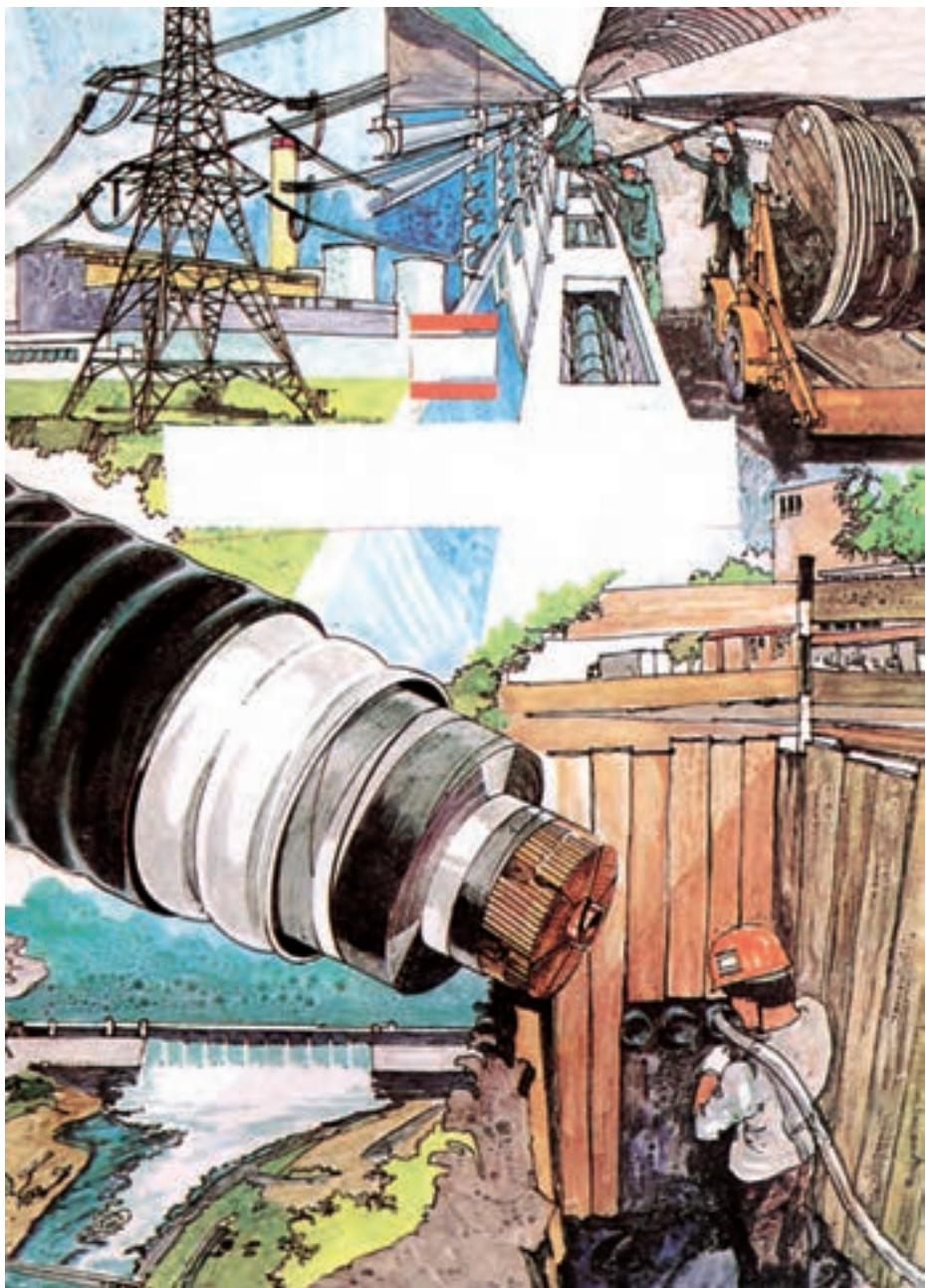
## پرسش

- ۱- انواع سیم‌های مورد استفاده در تأسیسات ساختمانی را نام ببرید.
- ۲- در سیم‌کشی توکار از چه لوله‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۳- در موقع انتخاب سیم چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
- ۴- در لخت کردن سیم از چه ابزاری باید استفاده کرد؟
- ۵- انواع مختلف اتصالات سیم‌ها را نام ببرید.
- ۶- سوالی کردن سیم را شرح دهید.
- ۷- طرز قراردادن سیم سوالی شده در زیر پیچ را بیان نمایید.
- ۸- مناسب‌ترین درصد آلیاز لحیم قلع و سرب چیست؟
- ۹- نقطه‌ی ذوب مناسب‌ترین درصد آلیاز لحیم قلع و سرب چند درجه‌ی سانتی‌گراد است؟
- ۱۰- برای تمیز کردن محل لحیم کاری از چه ماده‌ای استفاده می‌شود؟
- ۱۱- لحیم مورد استفاده در کارهای برق و الکترونیک چگونه است؟
- ۱۲- هویه چه وسیله‌ای است؟
- ۱۳- انواع مختلف هویه را نام ببرید.
- ۱۴- هویه‌ی الکتریکی قلمی را شرح دهید.
- ۱۵- هویه‌ی الکتریکی هفت‌تیری را توضیح دهید.
- ۱۶- نکات مهمی که در لحیم کاری باید مورد توجه قرار گیرد شرح دهید.
- ۱۷- فرم‌بندی سیم‌ها را توضیح دهید.
- ۱۸- نکاتی که در فرم‌بندی سیم‌ها باید رعایت کرد را شرح دهید.



## فصل چهارم

### کابل کشی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- کابل را تعریف کند و ساختمان آن را توضیح دهد.
- ۲- انواع کابل‌های فشار ضعیف و فشارقوی را بشناسد.
- ۳- کابل‌های فشار ضعیف را لخت کرده و آن‌ها را به یکدیگر و یا به مدار اتصال دهد.
- ۴- انواع بست‌های کائوچویی و ریلی را بشناسد.
- ۵- کابل‌کشی روکار را با استفاده از بست‌های کائوچویی انجام دهد.
- ۶- کابل‌کشی روکار را با استفاده از ریل و بست‌های ریلی انجام دهد.

### ۴- کابل کشی

بر حسب نوع کابل و کاربرد آن از لایه‌های مختلف با مواد گوناگون، نظری کاغذهای روغنی، مواد پلاستیکی، لاستیکی و یا P.V.C که به آن پروتودور نیز گفته می‌شود، تشکیل شده است.

اگر از لاستیک به عنوان عایق کابل استفاده شود لازم است ابتدا هادی کابل را با یک نوار نازک روکش نمود و یا این که آن را قلع اندو德 کرد، زیرا در غیر این صورت گوگرد موجود در لاستیک بر روی هادی مس اثر کرده و با آن ترکیب می‌شود.

۴-۳- غلاف کابل: غلاف کابل جهت محافظت کابل در برابر صدمات و ضربات مکانیکی به صورت یک لایه‌ی خارجی بر روی عایق کابل کشیده می‌شود. جنس غلاف کابل از ماده‌ی P.V.C و یا از فلز سرب است.

#### ۴-۳- شناسایی کابل‌ها

کابل‌ها را از نظر اختلاف سطح الکتریکی به دو دسته، فشار ضعیف و فشارقوی، تقسیم می‌کنند.

#### ۱-۴- تعریف کابل

به طور کلی هر نوع هادی جریان برق که به وسیله‌ی عایق از محیط اطراف خود جدا شده باشد، به طوری که اختلاف پتانسیل در روی عایق یا زمین برابر صفر و ولتاژ هادی نسبت به زمین مساوی ولتاژ فازی باشد، کابل نامیده می‌شود.

#### ۲-۴- ساختمان کابل

یک کابل معمولاً از سه قسمت تشکیل می‌شود : ۱- هادی کابل ۲- عایق کابل ۳- غلاف کابل

۱-۴- هادی کابل: هادی کابل که قسمت اصلی کابل است، وظیفه‌ی عبور جریان برق و در نتیجه انتقال انرژی الکتریکی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر را به عهده دارد. جنس هادی کابل از فلز مس و یا آلمینیوم با درجه‌ی خلوص بالا است.

۲-۴- عایق کابل: عایق کابل وظیفه‌ی جداسازی الکتریکی هادی کابل را از محیط اطراف آن عهده‌دار است و

کابل چهار رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه، قرمز و آبی  
کابل پنج رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه، قرمز، آبی  
و سیاه

طبق یک روش استاندارد شده، هادی با رنگ عایق خاکستری روشن که در تمام این چهار نوع کابل مشترک است به عنوان سیم صفر (MP) و هادی با رنگ عایق قرمز به عنوان محافظ در نظر گرفته می‌شود.  
در مورد کابل‌های چهار رشته‌ای فشار ضعیف معمولاً سطح مقطع سه رشته‌ی آن با هم مساوی و سطح مقطع هادی چهارم حدود نصف سطح مقطع سایر رشته‌ها و یا کمی کوچک‌تر است.

**۱-۴-۳-۲- کابل‌های فشار قوی (ولتاژ بالا):** از کابل‌های فشارقوی برای انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا استفاده می‌شود؛ مثل کابلی که جریان الکتریکی را از پست‌های توزیع با ولتاژ ۶۳ کیلو ولت به پست‌های ترانسفورماتور اصلی هدایت می‌کند و یا کابلی که از آن برای انتقال برق با ولتاژ ۲۰ کیلوولت از پست‌های ترانسفورماتور اصلی به پست‌های ترانسفورماتور داخل محله‌ها استفاده می‌شود.

**۱-۴-۳-۲- کابل‌های فشار ضعیف:** از کابل‌های فشار ضعیف برای عبور دادن جریان‌های کم استفاده می‌شود. این کابل‌ها دارای ساختمان ساده‌ای هستند. جنس هادی کابل، مسی یا آلومینیومی، جنس عایق هادی آن لاستیک و یا P.V.C و جنس غلاف کابل نیز لاستیک و یا P.V.C است.


کابل‌های NYY و NAYY از کابل‌های مورد مصرف در فشار ضعیف هستند که کاربرد وسیعی دارند. مفهوم حروف آن‌ها بر حسب استاندارد VDE آلمان چنین است.

N	کابل‌های نرم شده با هادی مسی
Y	عایق پروتوندor (اولین Y)
Y	پوشش پروتوندor (دومین Y)

A نوع هادی از جنس آلومینیوم  
در شکل ۱-۴ ساختمان دو نوع کابل YY و Y  
نشان داده شده است.

براساس استاندارد V.D.E آلمان رنگ عایق کابل‌های فشار ضعیف به شرح زیر است.

خاکستری روشن و سیاه	کابل دو رشته‌ای
خاکستری روشن، سیاه و قرمز	کابل سه رشته‌ای

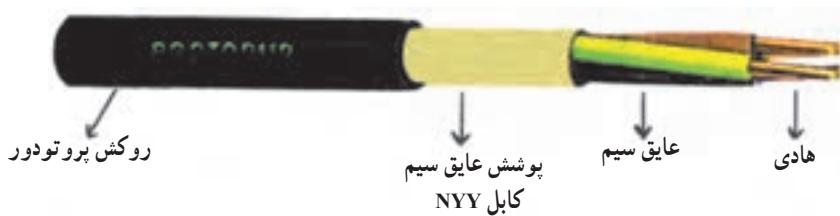

شکل ۱-۴- ساختمان دو نوع کابل YY و NYY

- NA - کابل نرم شده‌ی آلومینیومی؛
- Y - عایق هادی از جنس P.V.C (اولین Y در توالی حروف)؛
- ZY - عایق پروتونی PET (اولین ZY در توالی حروف)؛
- H - ورقه‌ی کاغذی متالیزه دور عایق هادی؛

ساختمان کابل‌های فشار قوی بر حسب نوع کاربرد آن‌ها متفاوت است، به این جهت مشخصات هر کابل با علایم استاندارد شده‌ای به شرح زیر بر روی آن نوشته می‌شود:  
N - کابل نرم شده‌ی مسی؛

- Y – روکش (غلاف) از جنس P.V.C (دومین حرف Y در توالی حروف)؛
- re – سیم گرد یک رشته‌ای؛
- rm – سیم گرد چند رشته‌ای؛
- s – غلاف مسی؛
- k – غلاف سربی؛
- Se – سیم با مقطع مثلثی یک رشته‌ای؛
- Sm – سیم با مقطع مثلثی چند رشته‌ای؛
- در شکل ۲-۴ ساختمان یک کابل فشار قوی نشان داده شده است.
- T – مفتول نگهداری برای کابل‌های هوایی؛
- F – بانداز محافظ فولادی (زرهی فولادی روی انود شده اندود شده مربع)؛
- R – حفاظ فولادی (به صورت نواری روی انود شده گرد)؛
- B – بانداز محافظ فولادی به صورت نوار؛
- C – سیم صفر که به صورت لوله دور عایق سه سیم دیگر پیچیده شده است.
- GB – بانداز فولادی نواری شکل برای محکم کردن موارد F و R؛



شکل ۲-۴- ساختمان کابل فشار قوی

مشخصات آن عبارت است از :  
کابل نرم شده آلومینیومی، با عایق هادی پروتودور و روکش پروتودور، چهارسیمه، با مقطع ۲۵ میلی متر مربع، مثلثی شکل، یک رشته‌ای، برای ولتاژ ۶/۰ کیلو ولت بین فاز و زمین، و ۱ کیلو ولت بین دو فاز.

مثال ۳: مشخصات کابل kV ۰/۶/۱ re ۰×۶ NYY  
چنین است. کابل نرم شده مسی، با عایق پروتودور و روکش پروتودور، چهارسیمه، با مقطع ۶ میلی متر مربع، گرد، یک رشته‌ای، با ولتاژ ۶/۰ کیلو ولت بین فاز و زمین و ۱ کیلو ولت بین دو فاز.

مثال ۱: بر روی یک کابل حروف و اعدادی به شرح زیر نوشته شده است :

YY ۳×۳۵. ۱۶ ۰/۶/۱ kV

مشخصات آن عبارت است از : کابل نرم شده مسی یا عایق هادی پروتودور و روکش پروتودور با سه رشته هادی با مقطع ۳۵ میلی متر مربع و سیم صفر (MP) با مقطع ۱۶ میلی متر مربع، به صورت گرد چند رشته‌ای، برای ولتاژ ۶/۰ کیلو ولت بین فاز و زمین و ۱ کیلو ولت بین دو فاز.


مثال ۲: بر روی کابلی چنین نوشته شده است :

YY ۴×۲۵ Se ۰/۶/۱ kV

#### ۴-۴- بریدن و لخت کردن کابل‌ها

برای بریدن کابل از قیچی مخصوص کابل بری استفاده می‌شود.

برای لخت کردن کابل از چاقوی مخصوص روپوش برداری کابل و یا از دستگاه‌های مخصوص کابل لخت کن استفاده می‌شود. برای روکش برداری کابل به وسیله‌ی چاقو، ابتدا اندازه‌ی مورد نظر را از لبه‌ی کابل اندازه‌گیری کرده، سپس به وسیله‌ی چاقو، با توجه به ضخامت روکش بر روی محیط کابل، خطی پیندازید، بعد از آن کابل را در دست چپ و چاقو را در دست راست طوری بگیرید که تیغه‌ی آن موادی با بدنه شما باشد. آنگاه با کشیدن یک

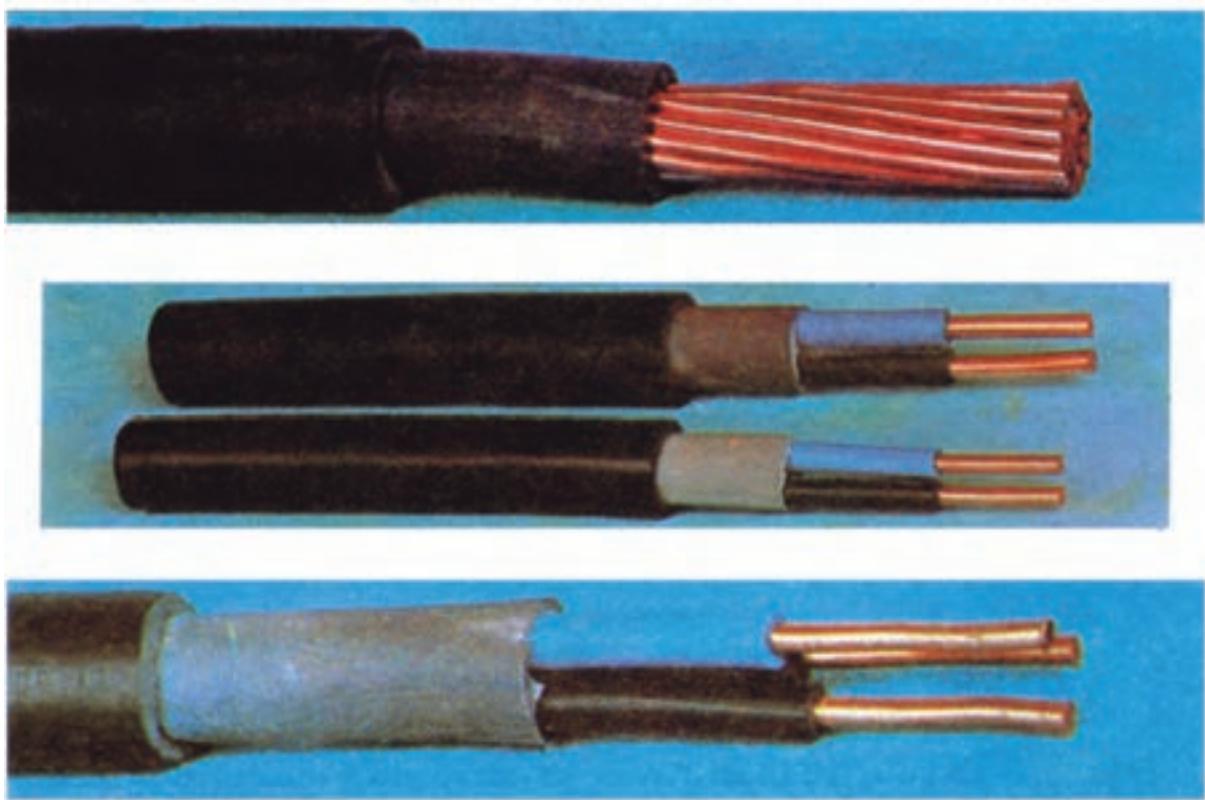

شکل ۴-۳ - چند نمونه کابل لخت شده

#### ۴-۵- اتصال کابل به مدار

برای اتصال کابل به مدار از کابل‌شو یا کفشه کابل استفاده می‌شود. اتصال کابل‌شو به کابل به روش‌های مختلف پیچ و مهره‌ای پرسی و لحیمی انجام می‌گیرد. در شکل ۴-۴ روش‌های مختلف اتصال کابل‌شو به کابل نشان داده شده است.

#### ۴-۶- اتصال کابل‌ها

برای اتصال کابل‌ها به یکدیگر از رابط دو راهه و برای گرفتن انشعاب از یک کابل از سه راهه استفاده کرده آن‌ها را در مفصل و یا ماهیچه‌های خاصی قرار داده و مفصل را با قیر مخصوص پر می‌کنند.



شکل ۴-۴- سه روش اتصال کابل شو به کابل

دهید.

۵- قطعه‌ی کار را به مری خود و ابزار و وسایل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

**کارشماره‌ی ۲-۴**- اتصال کابل شو پرسی به کابل  
هدف: یادگیری نصب کابل شو پرسی به کابل  
ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- قیچی مخصوص کابل بری  
۲- چاقوی مخصوص یا دستگاه روکش برداری کابل  
۳- متر  
۴- دستگاه پرس کابل شو  
۵- انبردست

۶- کابل  $3 \times 16$  یا  $3 \times 25$  به طول ۲۵ سانتی متر

۷- کابل شو نمره‌ی ۱۶ یا ۲۵ سه عدد  
مراحل انجام کار:

۱- یک قطعه کابل به طول ۲۵ سانتی متر با قیچی مخصوص کابل بری از کابل اصلی بیرید.

۲- با استفاده از چاقوی مخصوص یا دستگاه

**کارشماره‌ی ۱-۴**- بریدن و لخت کردن کابل

هدف: یادگیری بریدن و لخت کردن کابل  
ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- قیچی مخصوص کابل بری  
۲- چاقوی مخصوص یا دستگاه روکش برداری کابل  
۳- سیم لخت کن  
۴- متر

۵- کابل  $4 \times 4$  یا  $4 \times 2$  به طول ۲۵ سانتی متر  
مراحل انجام کار:

۱- یک قطعه کابل به طول ۲۵ سانتی متر با قیچی مخصوص کابل بری از کابل اصلی جدا کنید.


۲- با استفاده از چاقوی مخصوص یا دستگاه روکش بردار، یک سر کابل را به اندازه‌ی ۸ سانتی متر روکش برداری کنید.

۳- با استفاده از سیم لخت کن، هر یک از هادی‌های کابل را به اندازه‌ی ۴ سانتی متر لخت نمایید.

۴- عملیات ذکر شده را برای سر دیگر کابل نیز انجام

### مراحل انجام کار:

- ۱- کابل مورد نظر را با استفاده از قیچی مخصوص کابل بری، از کابل مربوطه ببرید.
  - ۲- با استفاده از چاقو و یا دستگاه روکش بردار یک سر کابل را به اندازه‌ی چند میلی‌متر بیشتر از محل قرارگیری کابل در داخل کابل شو، لخت کنید.
  - ۳- سر لخت شده‌ی کابل را در داخل کابل شو قرار داده و با استفاده از چکش کابل شو را بر روی کابل محکم نمایید. (توجه داشته باشید که فرم کابل تغییر نکند).
  - ۴- برای آنکه کابل شو بر روی کابل محکم بماند، می‌توانید سیم خشک لخت شده‌ای را در دو نقطه بر روی آن پیچید.
  - ۵- برای لحیم کاری بهتر است کابل را به صورت عمودی طوری قرار دهید که کابل شو در قسمت بالا باشد.
  - ۶- با هویه کابل شو را گرم کنید. پس از آن روغن لحیم را در کابل شو بریزید و آن گاه لحیم را به بدنه‌ی کابل شو تماس دهید تا ذوب شده و تمام فواصل مفتولها و کابل شو را پر کند.
  - ۷- قسمت لخت کابل را نوار پیچی کنید.
  - ۸- با موافقت مربی کارگاه تمام عملیات ذکر شده را برای سر دیگر کابل نیز انجام دهید.
  - ۹- کار انجام شده را به مربی کارگاه و ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.
- شکل ۴-۵ مراحل مختلف اتصال کابل شو به کابل و لحیم کاری آن را نشان می‌دهد.

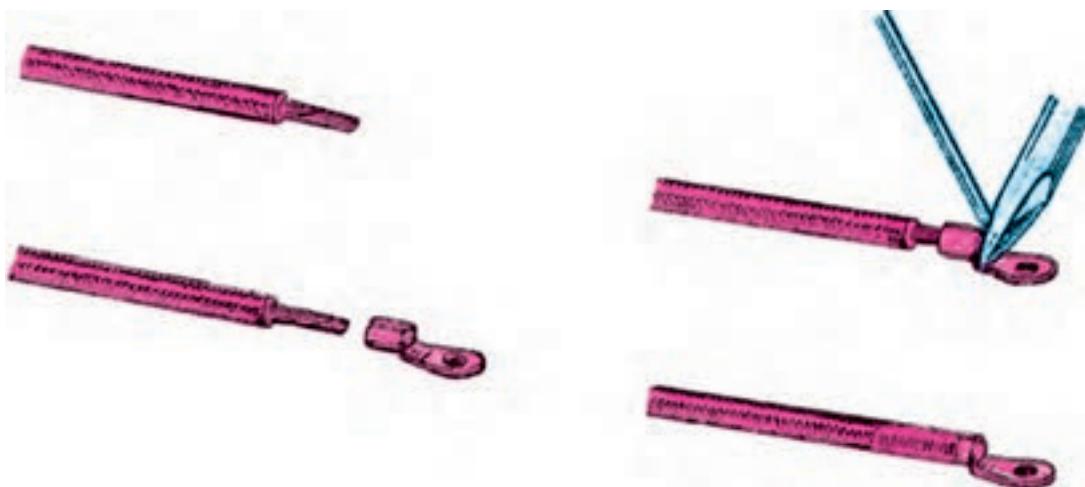

شکل ۴-۵- اتصال کابل شو به کابل و لحیم کاری آن

روکش بردار یک سر کابل را به اندازه‌ی ۱۵ سانتی‌متر روکش برداری کنید.

۳- با استفاده از چاقو و یا دستگاه روکش بردار، عایق هادی‌های کابل را به اندازه‌ی چند میلی‌متر بیشتر از طول محل قرارگیری کابل در کابل شو بردارید.

۴- سر لخت شده‌ی هر یک از هادی‌های کابل را در داخل کابل شو قرار داده، و با استفاده از دستگاه پرس کابل شو، آن را پرس نمایید.

۵- کار انجام شده را به مربی خود و ابزار و وسایل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

کار شماره‌ی ۳-۴- لحیم کردن کابل شو به کابل

هدف: یادگیری روش اتصال کابل شوی لحیمی به کابل ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- قیچی مخصوص کابل بری

۲- چاقوی مخصوص یا دستگاه روکش برداری کابل

۳- متر

۴- چراغ کوره‌ای و هویه‌ی چکشی و یا هویه‌ی گازی

۵- لحیم مفتولی یا شمش و روغن لحیم

۶- انبردست

۷- چکش


۸- نخ نسوز

۹- کابل نمره‌ی ۲۵ یا ۳۵ به طول ۳۰ سانتی‌متر

۱۰- کابل شو نمره‌ی ۲۵ یا ۳۵

مناسب است.

در شکل ۶-۴ بست کائوچویی نشان داده شده است.

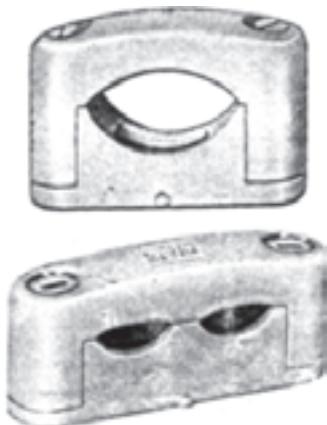

شکل ۶-۴- بست کائوچویی

#### کار شماره‌ی ۶-۴- کابل‌کشی روکار با استفاده از بست کائوچویی

هدف: یادگیری کابل‌کشی روکار

ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- متر

۲- انبردست

۳- فازمتر

۴- پیچ گوشته

۵- چکش

۶- ماژیک

۷- دریل هفت تیری

۸- مته‌ی الماسی نمره‌ی ۶

۹- عدد ۲۰

۱۰- عدد ۲۰

۱۱- بست کائوچویی ۳۰۸۱ عدد ۲۰

۱۲- کابل kV ۱۰ NYY ۳×۴ mm ۰/۶/۱ متر

۱۳- کابل سیار

مراحل انجام کار:

۱- مسیر عبور کابل را با نظر مری خود مشخص کرده و خط‌کشی کنید.

۲- نقاط نصب بست‌ها را با توجه به ایستایی کابل

#### ۷-۴- کابل‌کشی روکار

منظور از کابل‌کشی روکار، انجام کابل‌کشی بر روی سطوح مختلف ساختمان با استفاده از بست‌های مخصوص است، به‌طوری که کابل‌ها در تماس با هوا و در دید باشند.

۱-۷-۴- بست کائوچویی: بست کائوچویی که برای انجام کابل‌کشی روکار مورد استفاده قرار می‌گیرد، از دو قسمت، قسمت زیری یا پایه‌ی بست و قسمت رویی تشکیل شده است. این دو قسمت به وسیله‌ی دو عدد پیچ کائوچویی به یکدیگر بسته می‌شوند.

برای انجام کابل‌کشی ابتدا مسیر عبور کابل‌ها را مشخص کرده، نقاط مربوط به نصب بست‌ها را علامت‌گذاری می‌کنند. بعد از آن محل‌های علامت‌گذارده شده را با استفاده از دریل و مته‌های الماسه سوراخ کرده پایه‌ی بست را با یک عدد پیچ و رول‌پلاک در آن محل نصب می‌کنند؛ سپس کابل را بر روی آن قرار داده و قطعه‌ی رویی را به وسیله‌ی دو عدد پیچ مربوطه بر روی آن می‌بندند.

فاصله‌ی بین دو عدد بست حدود ۴۰ الی ۵۰ سانتی‌متر بر حسب قطر کابل و ایستایی آن انتخاب می‌گردد. به علت آن که کابل‌کشی روکار در دید است باید در اجرای آن زیبایی، به عنوان یک اصل، مورد توجه قرار گیرد، به همین جهت لازم است:

- ۱- تمام کابل‌ها به صورت افقی، عمودی و موازی با هم اجرا گردد.
- ۲- فاصله‌ی بست‌ها با یکدیگر مساوی باشد.
- ۳- بست‌ها تماماً در یک ردیف قرار گیرند.

بست‌های کائوچویی در شماره‌های مختلفی به شرح زیر ساخته می‌شوند:

- ۳۰۷۹- برای کابل‌هایی تا ۲×۱/۵ مناسب است.
- ۳۰۸۰- برای کابل‌های ۲×۲/۵، ۲×۲/۴ و ۲×۴/۵ و ۳×۱/۵ مناسب است.

به کار برده می‌شود.

- ۳۰۸۱- برای کابل‌های ۳×۲/۵، ۳×۴، ۴×۱/۵ مناسب است.
- ۳۰۸۲- برای کابل‌های ۳×۶، ۳×۱۰، ۴×۶ و ۴×۲/۵ مناسب است.

۴×۲ و ۴×۴ مناسب است.

- ۳۰۸۳- برای کابل‌های ۳×۱۶، ۳×۲۵ و ۴×۱۶ مناسب است.

## مزایای کابل‌کشی با بست ریلی نسبت به بست کائوچویی

۱- در کابل‌کشی با بست ریلی تعداد سوراخ کاری‌ها بسیار کم‌تر از حالت کابل‌کشی با بست کائوچویی است.

۲- در کابل‌کشی با بست ریلی کابل‌ها اجباراً موازی با هم کشیده می‌شوند.

۳- تنظیم فاصله‌ی کابل‌ها در کابل‌کشی با بست ریلی به علت امکان جابه‌جایی بست‌ها بر روی ریل به سادگی امکان‌پذیر است.

کار شماره‌ی ۴-۵- کابل‌کشی روکار با بست ریلی

هدف: یادگیری کابل‌کشی روکار  
ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- متر

۲- انبردست

۳- فازمتر

۴- پیچ‌گوشتی

۵- چکش

۶- مارژیک

۷- دریل هفت‌تیری

۸- متنه‌ی الماسی نمره‌ی ۶

۹- عدد ۲۲

۱۰- رول پلاک متوسط

۱۱- عدد ۲۲

۱۲- پیچ‌چوبی

۱۳- متر ۲/۲

۱۴- ریل

۱۵- بست ریلی به شماره‌ی ۲۰۵۰

۱۶- کابل kV ۰/۶/۱ NYY ۳×۴ mm<sup>2</sup>

۱۷- کابل سیار

مراحل انجام کار:

۱- مسیر عبور کابل را با نظر مریبی کارگاه مشخص نماید.

۲- نقاط نصب ریل‌ها را با توجه به ایستایی کابل مشخص کنید.

۳- ریل‌ها را با ارده‌ی آهن بر در اندازه‌های ۲۰ سانتی‌متری

بیرید.

۴- با توجه به سوراخ‌های موجود بر روی ریل‌ها، برای

علامت‌گذاری نمایید.

۳- محل‌های علامت‌گذاری شده را سوراخ کنید.

۴- پایه‌ی بست‌ها را نصب نمایید.

۵- کابل را بر روی پایه‌ی اولین بست قرار داده قطعه‌ی رویی را بر روی آن بیندید.

۶- کابل را کمی به سمت بست دوم بکشید تا صاف شده، سپس قطعه‌ی دیگر این بست را بر روی آن بیندید.

۷- کار مرحله‌ی ۶ را تا بست آخر ادامه دهید.

پس از بازدید مریبی کارگاه و با موافقت او، بست‌ها را باز کرده، کابل، بست‌ها و تمام ابزار و لوازم را تحويل انجام دهید.

۲-۴-۷- ریل: ریل عبارت است از یک نوار فلزی به عرض چند سانتی‌متر و طول چند متر که به شکل‌های مختلف برای نصب کلیدهای مینیاتوری، کنتاکتورها، ترمینال‌ها و بست‌های ریلی، از جنس ورق گالوانیزه و یا ورق‌های فولادی آب‌کاری شده فرم داده می‌شود و یا این که به صورت پروفیل آلومینیوم تولید می‌گردد.

در کابل‌کشی با بست ریلی، اگر کابل‌کشی افقی باشد، ریل‌ها به صورت عمودی و اگر کابل‌کشی عمودی باشد ریل‌ها به طور افقی نصب می‌شوند.

۳-۴-۷- بست ریلی: بست‌های ریلی در انواع مختلفی ساخته می‌شوند، چند نمونه از آن‌ها همراه با ریل‌های مربوطه در شکل ۴-۷ نشان داده شده است.

بست‌هایی که بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند بست‌هایی هستند که در ردیف‌های ۱ و ۲ در شکل ۴-۷ بر روی ریل نصب شده‌اند. این بست‌ها با شماره‌های ۲۰۵۱، ۲۰۵۰، ۲۰۴۹، ۲۰۵۴ و ۲۰۵۵ تولید می‌شوند. همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود کابل بین دو بست قرار گرفته و بست‌ها به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ی صفحه‌ای شکل که در زیر لبه‌های ریل قرار می‌گیرد بر روی ریل محکم می‌شوند.

بست‌های شماره‌ی ۲۰۵۰ و ۲۰۵۱ بیش‌ترین مصرف را دارند. از بست شماره‌ی ۲۰۵۰ برای کابل‌های ۵/۱×۲ تا ۶×۴ و از بست شماره‌ی ۲۰۵۱ برای کابل‌های ۱۰×۳، ۱۰×۳، ۱۶×۳، ۱۶×۴ و ۲۵×۳ استفاده می‌شود.



شکل ۷-۴—چند نمونه بست ریلی همراه با ریل های آنها

- درجهی خلوص بالا است.
- عایق کابل وظیفه‌ی جداسازی الکتریکی هادی کابل را از محیط اطراف عهده‌دار است.
- عایق کابل‌ها از جنس مواد پلاستیکی، لاستیکی و یا P.V.C است.
- غلاف کابل جهت محافظت کابل از صدمات و ضربات مکانیکی به صورت یک لایه‌ی خارجی بر روی عایق کابل کشیده می‌شود.
- جنس غلاف کابل‌ها معمولاً از P.V.C و یا از فلز سرب است.
- کابل‌ها از نظر اختلاف سطح الکتریکی به دو دسته، فشار ضعیف و فشار قوی تقسیم می‌شوند.
- کابل‌های فشار ضعیف برای عبور جریان کم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- جنس هادی کابل‌های فشار ضعیف مسی و یا آلومینیومی، عایق آن از جنس لاستیک یا P.V.C و غلاف آن نیز لاستیک و یا P.V.C است.
- کابل NYY کابل تُرم شده‌ی مسی با عایق و غلاف پروتودور (P.V.C) است.
- کابل NAYY کابل تُرم شده‌ی آلومینیومی با عایق و غلاف پروتودور (P.V.C) است.
- براساس استاندارد V.D.E آلمان رنگ عایق کابل‌های فشار ضعیف به شرح زیر است :

  - کابل دو رشته‌ای خاکستری روشن و سیاه
  - کابل سه رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه و قرمز
  - کابل چهار رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه، قرمز و آبی
  - کابل پنج رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه، قرمز، آبی و سیاه

- هادی با رنگ عایق خاکستری روشن، که در تمام چهار نوع کابل ذکر شده مشترک است، به عنوان سیم صفر (MP) و هادی با رنگ عایق قرمز به عنوان محافظ در نظر گرفته می‌شود.
- در مورد کابل‌های فشار ضعیف چهار رشته‌ای معمولاً سطح مقطع سه رشته‌ی آن با هم مساوی و سطح مقطع هادی چهارم حدود نصف سطح مقطع سایر رشته‌ها و یا کمی کوچک‌تر

- نصب هر قطعه ریل در محل‌های تعیین شده دو محل سوراخ کاری را مشخص کنید.
  - ۵- با استفاده از دریل و متنه‌ی الماسه محل‌های مورد نظر را سوراخ نمایید.
  - ۶- ریل‌ها را با پیچ و رول پلاک در محل‌های مربوطه نصب کنید.
  - ۷- کابل را از وسط ببرید.
  - ۸- یکی از بست‌ها را در فاصله‌ی حدود ۵ سانتی‌متری لبه‌ی ریل قرار داده، آن را بر روی ریل بیندید.
  - ۹- لبه‌ی یکی از کابل‌ها را بر روی بست قرار دهید به‌طوری که چند سانتی‌متر از بست بیرون باشد و بست دوم را داخل ریل کرده در حالی که محکم آن را به کابل چسبانده‌اید پیچ آن را محکم کنید.
  - ۱۰- عمل مربوط به مرحله‌ی ۹ را برای کابل دوم نیز انجام دهید.
  - ۱۱- کابل‌ها را به سمت ریل دوم برد کمی بکشید که محکم و صاف گردد سپس عملیات مربوط به ردیف‌های ۸ و ۹ را برای این ریل انجام دهید.
  - ۱۲- کارهای انجام شده در ردیف ۱۱ را تا آخرین ریل ادامه دهید.
  - ۱۳- پس از بازدید مریبی کارگاه از کابل کشی شما و با موافقت او، کابل‌ها، بست‌ها و ریل‌ها را باز کرده، تمام ابزار و وسایل را تحويل انبار دهید.
- ## خلاصه‌ی مطالب
- به‌طور کلی هر هادی جریان برق که به وسیله‌ی عایق از محیط اطراف خود جدا شده باشد، به‌طوری که اختلاف پتانسیل در روی عایق با زمین صفر و ولتاژ هادی نسبت به زمین مساوی و ولتاژ فازی باشد، کابل نامیده می‌شود.
  - کابل معمولاً از سه قسمت هادی، عایق و غلاف کابل تشکیل شده است.
  - هادی کابل وظیفه‌ی انتقال انرژی الکتریکی را از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر به عهده دارد.
  - جنس هادی کابل‌ها معمولاً از مس و یا آلومینیوم با

استفاده کرده آنها را در مفصل‌های خاصی قرار داده، مفصل را با قیر مخصوص پرمی کنند.

- برای اتصال کابل به مدار از کابل شو استفاده می‌شود.  
اتصال کابل شو به کابل به روش‌های، پیچ و مهره‌ای، پرسی و لحیمی انجام می‌گیرد.

- منظور از کابل‌کشی روکار، انجام کابل‌کشی برروی سطوح مختلف ساختمان با استفاده از بسته‌های مخصوص است.

به طوری که کابل‌ها در تماس با هوا و در دید باشند.  
- بست کائوچویی شامل دو قسمت زیر و رو است، که قسمت زیری به وسیله‌ی پیچ و رول پلاک بر روی سطح نصب شده، کابل بین دو قسمت قرار می‌گیرد و قسمت رویی با دو عدد پیچ کائوچویی بر روی قسمت زیری بسته می‌شود.

- فاصله‌ی بین دو عدد بست حدود ۴۰° الی ۵۰° سانتی‌متر با توجه به ایستایی کابل است.

- در کابل‌کشی روکار موارد ذکر شده در زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

۱- تمام کابل‌ها به صورت افقی- عمودی و موازی با هم اجرا گرددند.

۲- فاصله‌ی بست‌ها با یکدیگر مساوی باشد.

۳- بست‌ها تماماً در یک ردیف قرار گیرند.

- بست‌های کائوچویی با شماره‌های زیر ساخته می‌شوند:  
۲۰۷۹ - برای کابل‌های تا ۵×۱/۵

۳۰۸۰ - برای کابل‌های ۵×۱/۵، ۴×۲/۲ و ۵×۱/۵

۳۰۸۱ - برای کابل‌های از ۵×۱/۵ تا ۴×۲/۴

۳۰۸۲ - برای کابل‌های از ۶×۳ تا ۱۰×۴

۴۰۸۳ - برای کابل‌های ۱۶×۳، ۲۵×۳ و ۱۶×۴

- بست‌ریلی در انواع مختلف ساخته می‌شود. متدائل‌ترین نوع آن به این صورت است که کابل بین دو بست قرار می‌گیرد و بست‌ها به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ی مخصوص خود بر روی ریل محکم می‌شوند.

- ریل عبارت است از یک قطعه‌ی فلز فرم داده شده که از آن برای نصب کلید مینیاتوری، کنتاکتور، ترمینال و بست‌ریلی استفاده می‌شود.

جنس ریل‌ها از ورق گالوانیزه و یا ورق‌های فولادی

است.

- از کابل‌های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا استفاده می‌شود.

- چند علامت شناسایی مربوط به کابل‌هایی که هنرجویان بیش‌تر با آنها سر و کار دارند به شرح زیر است:

N - کابل نرم شده‌ی مسی؛

NA - کابل نرم شده‌ی آلومینیومی؛

Y - عایق‌هایی از جنس P.V.C (اولین Y در توالی حروف)؛

Y - روکش (غلاف) از جنس P.V.C (دومین Y در توالی حروف)؛

re - سیم گرد بک رشته‌ای؛

rm - سیم گرد چند رشته‌ای؛

Se - سیم با مقطع مثلثی یک رشته‌ای؛

Sm - سیم با مقطع مثلثی چند رشته‌ای؛

- مشخصات کابلی که بر روی آن حروف و اعدادی به شرح زیر نوشته شده:

کابل ۱kV/۶/۱۶Sm ۰/۶ NAYY ۴×۱۶ Sm ۰/۶ ۱۰ چنین است.

کابل نرم شده‌ی آلومینیومی، با عایق‌هایی و روکش پروتو دور، با چهار رشته‌ی هادی با مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع، مثلثی شکل، چند رشته‌ای، برای ۶/۰ کیلو ولت بین فاز و زمین و ۱ کیلو ولت بین دو فاز.

- برای بریدن کابل از قیچی مخصوص کابل بری استفاده می‌شود.

- برای لخت کردن کابل از چاقوی مخصوص روپوش برداری و یا از دستگاه‌های مخصوص کابل لخت کن استفاده می‌شود.

- برای روکش برداری از کابل، ابتدا با توجه به ضخامت روکش کابل، یک خط بر روی محیط کابل انداخته، سپس با کشیدن یک خط طولی از محل خط محیطی تابه‌ی کابل، روکش را بریده و از کابل جدا می‌کیم، عایق هر یک از هادی‌های کابل را هم به همین صورت می‌توان جدا کرد.

- برای اتصال دو سر کابل‌ها به یکدیگر از رابطه‌ی دوراهه و برای گرفتن انشعاب از یک کابل از سه راهه‌ی مخصوص

۲- فاصله‌ی هر دو کابل در کابل‌کشی باست ریلی اجباراً  
با هم برابر است.

۳- تنظیم فاصله‌ی کابل‌ها به علت امکان جایه‌جایی بست‌ها  
بر روی ریل به سادگی امکان‌پذیر است.

بست‌های ریلی در دو شماره به شرح زیر ساخته می‌شوند:

- ۱- بست ریلی شماره‌ی ۲۰۵۰ برای کابل‌های تا ۶۰۰.
- ۲- بست ریلی شماره‌ی ۲۰۵۱ برای کابل‌های ۱۰۰۰، ۴۰۰ و ۲۵۰.

آب‌کاری شده و یا پروفیل آلومینیوم است.

- در کابل‌کشی با استفاده از بست ریلی، اگر کابل‌کشی  
افقی باشد، ریل‌ها عمودی و اگر کابل‌کشی عمودی باشد، ریل‌ها  
افقی نصب می‌شوند.

مزایای کابل‌کشی با بست ریلی در مقایسه با بست کائوچوبی  
به شرح زیر است:

- ۱- در کابل‌کشی با بست ریلی تعداد سوراخ‌کاری‌ها بسیار  
کم‌تر از کابل‌کشی با بست کائوچوبی است.

### پرسش

۱- کابل را تعریف کنید.

۲- قسمت‌های مختلف کابل را نام ببرید.

۳- هادی کابل را توضیح دهید.

۴- عایق هادی کابل را شرح دهید.

۵- اگر بخواهند از لاستیک به عنوان عایق هادی کابل استفاده کنند، ابتدا باید چه کاری انجام دهند؟

۶- غلاف کابل را شرح دهید.

۷- درباره‌ی کابل فشار ضعیف توضیح دهید.

۸- کابل ... و ... را شرح دهید.

۹- رنگ‌های مختلف عایق هادی‌های کابل فشار ضعیف را براساس استاندارد .... آلمان، بنویسید.

۱۰- در کابل‌های فشار ضعیف معمولاً از هادی با کدام رنگ عایق به عنوان سیم صفر (..) استفاده

می‌شود؟

۱۱- کابل فشار قوی را شرح دهید.

۱۲- مشخصات کابل ... .۶.۱... .۶... .۴... .۴... را بنویسید.

۱۳- مشخصات کابل ... .۰.۶... .۰.۱... .۱۶... .۳۰... .۳۵... را توضیح دهید.

۱۴- مشخصات کابل ... .۰.۶... .۰.۱... .۴۰... .۲۵... را توضیح دهید.

۱۵- مشخصات کابل ... .۰.۶.۱... .۰.۰... .۴۰... .۱۰... را شرح دهید.

۱۶- روش لخت‌کردن کابل را توضیح دهید.

۱۷- روش اتصال دو کابل به یکدیگر را بنویسید.

۱۸- طریقه‌ی انشعاب گرفتن از یک کابل را توضیح دهید.

۱۹- طریقه‌های مختلف اتصال کابل‌شو به کابل را نام ببرید.

۲۰- روش اتصال کابل‌شوی پیچی به کابل را توضیح دهید.

۲۱- طریقه‌ی اتصال کابل‌شوی پرسی به کابل را شرح دهید.

- ۲۲- طریقه‌ی اتصال کابل شوی لحیمی به کابل را بیان کنید.
- ۲۳- کابل‌کشی روکار را توضیح دهید.
- ۲۴- بست کائوچوبی را توضیح دهید.
- ۲۵- در کابل‌کشی روکار فاصله‌ی تقریبی بست‌ها از یکدیگر باید چند سانتی‌متر باشد؟
- ۲۶- نکاتی را که در کابل‌کشی روکار باید مورد توجه قرار گیرد بیان نمایید.
- ۲۷- هر یک از بست‌های  $3^{\circ}79$  و  $3^{\circ}80$  برای چه کابل‌هایی مناسب‌اند؟
- ۲۸- از بست کائوچوبی  $3^{\circ}81$  برای چه کابل‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۲۹- بست  $3^{\circ}82$  برای کابل‌کشی چه کابل‌هایی به کار برد می‌شود؟
- ۳۰- بست شماره‌ی  $3^{\circ}83$  برای چه کابل‌هایی مناسب است؟
- ۳۱- ریل را شرح دهید.
- ۳۲- بست ریلی را توضیح دهید.
- ۳۳- بست ریلی  $2^{\circ}5^{\circ}$  برای کابل تا چه اندازه‌ای مناسب است؟
- ۳۴- بست ریلی  $2^{\circ}51$  برای کابل‌کشی چه کابل‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۳۵- مزایای کابل‌کشی با بست ریلی نسبت به کابل‌کشی با بست کائوچوبی را بیان کنید.



### مدارهای روشنایی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱— فیوز و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۲— کلید مینیاتوری و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۳— پریز یک فاز و سه‌فاز، دوشاخه و سه‌ساخته، سریچ، لامپ‌های رشته‌ای و فلورسنت و کاربرد آن‌ها را توضیح دهد.
- ۴— چند مدار روشنایی با کلید یک پل و دوپل و تبدیل را اجرا نماید.

### ۵— مدارهای روشنایی


در داخل خاک نرم کوارتز همراه با ماسه قرار دارد که جرقه‌ی حاصل از سوختن سیم حرارتی را جذب کرده و فشنگ را سریعاً خنک می‌کند. هر فیوز از سه قسمت اصلی پایه، کلاهک و فشنگ تشکیل شده است. آمیر نامی هر فشنگ به وسیله‌ی یک پولک رنگی که در ته فشنگ نصب و با یک سیم نازک از داخل به سر فشنگ متصل گردیده است مشخص می‌گردد. از طریق شیشه‌ی کلاهک فیوز رنگ پولک و در نتیجه آمپر نامی فشنگ معلوم شده و نیازی به باز کردن فیوز نیست. جدا شدن پولک از فشنگ نشانه‌ی سوختن فیوز است. در شکل ۱-۵ یک فشنگ آلفا،

#### ۱-۵— فیوزها


فیوزها نوعی وسیله‌ی حفاظتی هستند که در مدار الکتریکی به‌طور سری با مصرف کننده قرار می‌گیرند و سیم‌ها، کابل‌ها و به‌طور کلی مصرف کننده را از خطرات ناشی از اتصال کوتاه حفظ می‌کنند. معمولاً در تابلوهای برق موتورخانه‌ها از فیوزهای بوکسی ذوب شونده استفاده می‌شود. فشنگ این نوع فیوزها در دو نوع تند کار برای سیستم‌های روشنایی و کندکار، که در اصطلاح به آن فشنگ موتوری گفته می‌شود، برای کارهای صنعتی و راه‌اندازی الکتروموتورها استفاده می‌شود. سیم حرارتی ذوب شونده‌ی فشنگ



پایه فیوز کتابی

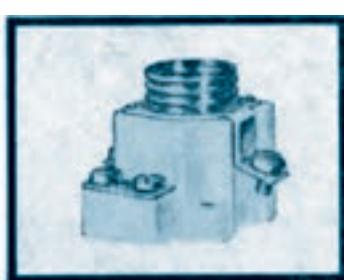

پایه فیوز بوکسی

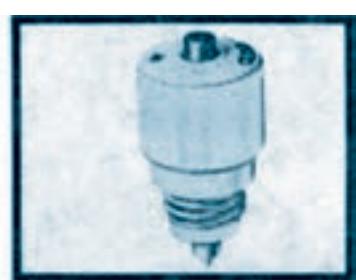


فشنگ آلفا (اتوماتیک)

شکل ۱-۵— پایه فیوز


در جدول ۱-۵ رنگ پولک فشنگ‌ها بر حسب آمپر نامی آن‌ها نشان داده شده است.

یک پایه فیوز بوکسی و یک پایه فیوز کتابی، در شکل ۲-۵ ساختمان کلی یک فیوز بوکسی با فشنگ ۶۳ آمپر ۵۰ ولت موتوری، در شکل ۳-۵ چند نمونه فشنگ کاردي یا تيغه‌اي و

#### شيشه‌ي کلاهک

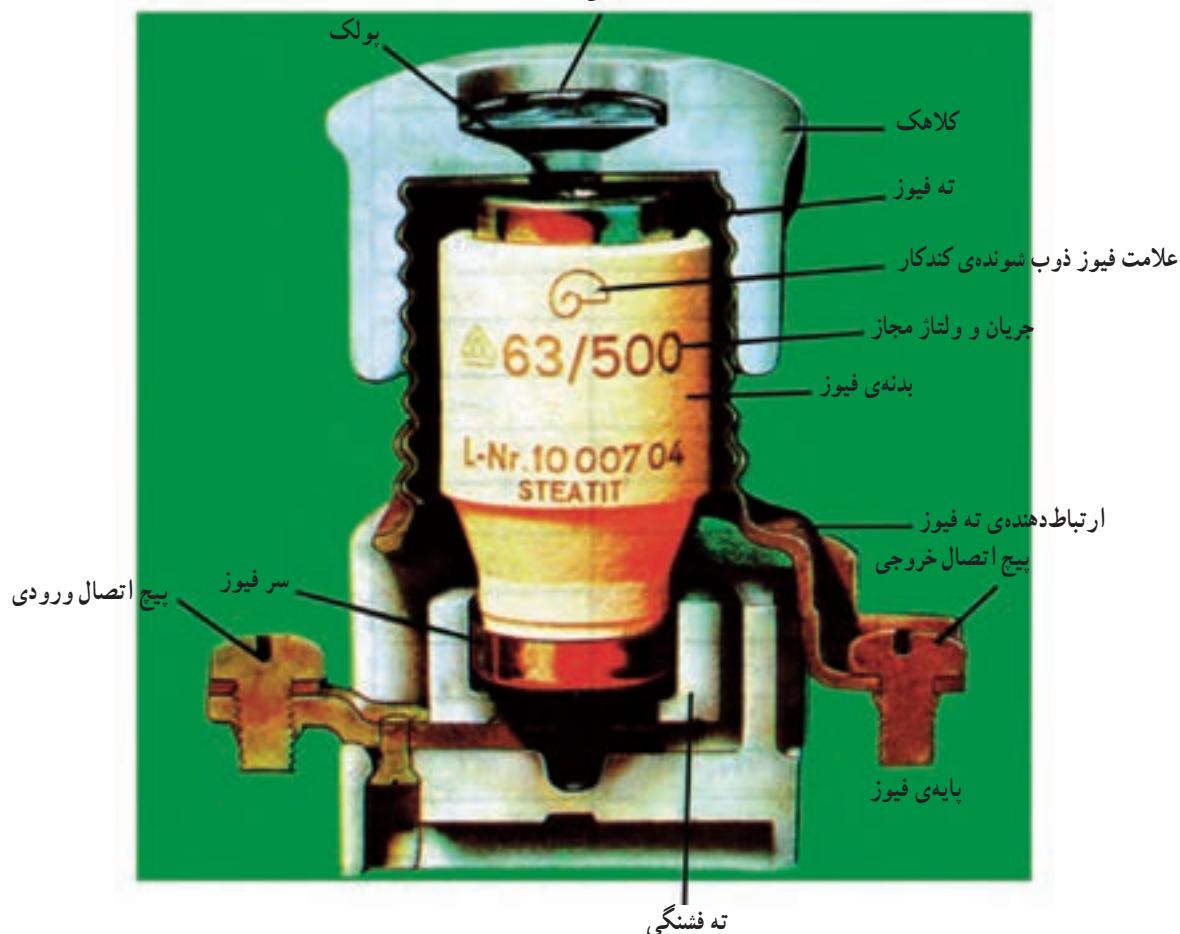

شکل ۲-۵ - ساختمان کلی فیوز بوکسی

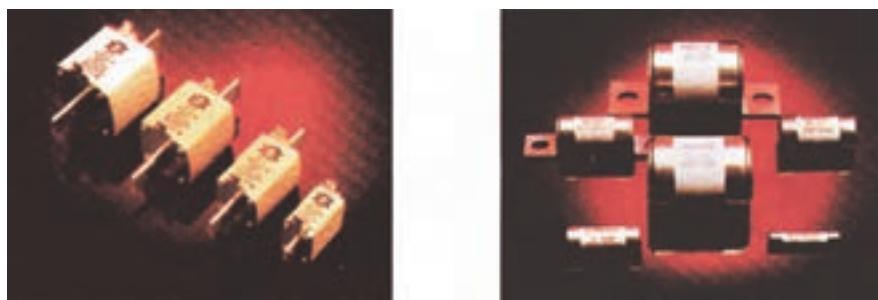


شکل ۳-۵ - چند نمونه فشنگ کاردي

۵۰ آمپر در انواع L جهت مصارف روشنابي و M به عنوان کلیدهای موتوری به صورت تکی، دوتایی، سه‌تایی و چهارتایی در بازار وجود دارد. در شکل ۴-۵ نمونه‌هایی از کلید مینیاتوری نشان داده شده است.

**۲-۵ - کلید مینیاتوری**  
کلید مینیاتوری نوعی کلید اتوماتیک است که هم در حالت اضافه جریان و هم در حالت اتصال کوتاه مدار را قطع می‌کند. این کلید در رنج‌های ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲، ۴۰،

## جدول ۱-۵-رنگ پولک فشنگ و جریان نامی هریک

جریان نامی (آمپر)	رنگ پولک
۲	صورتی
۴	قهوه‌ای روشن
۶	سبز
۱۰	قرمز روشن
۱۶	خاکستری
۲۰	آبی
۲۵	زرد روشن
۳۵	سیاه
۵۰	سفید
۶۳	مسی روشن

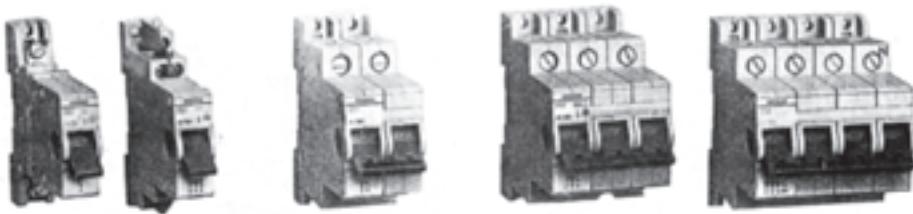

شکل ۴-۵- نمونه‌هایی از کلید مینیاتوری

پریزها را می‌توان از نظر تعداد فاز به دو دسته تقسیم کرد:

- ۱- پریزهای یک فازه
- ۲- پریزهای سه فازه

پریزهای یک فازه آن‌هایی هستند که انرژی الکتریکی یک فازه را از شبکه به مصرف کننده منتقل می‌کنند و پریزهای سه فازه آن‌هایی هستند که انرژی الکتریکی سه فازه را از شبکه به مصرف کننده منتقل می‌نمایند. پریزهای یک فازه اغلب در منازل و پریزهای سه فازه اغلب در کارگاه‌ها و یا مراکز صنعتی به کار برده می‌شوند. همچنین پریزها را از نظر نصب می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

- ۱- پریز توکار
- ۲- پریز روکار
- ۳- پریز سیار

**۱-۵-۳-۱- پریز توکار:** پریز توکار یکی از انواع پریز است که معمولاً در داخل دیوار و درون قوطی، که از قبل برای همین منظور در نظر گرفته شده است، نصب و جاسازی می‌شود. این نوع پریزها فقط برای سیم‌کشی توکار کاربرد دارند. حسن عمدی این نوع سیم‌کشی و پریز این است که اولاً از نظر زیبایی

## ۳-۵- پریز

ارتباط شبکه‌ی برق با سیاری از وسائل برقی خانگی یا صنعتی (مانند یخچال، تلویزیون و یا یک ماشین صنعتی) توسط پریز انجام می‌گیرد. پریز وسیله‌ای است که دو یا چند رشته سیم به آن وصل می‌شود و برای استفاده از انرژی الکتریکی در جایی که نیاز داشته باشیم به کار می‌رود.

پریز دو کن tact فنری دارد که محل ارتباط پریز با دو شاخه است. هر یک از این کن tact‌ها معمولاً به یک پیچ و مهره متصلند و سیم برق توسط همین پیچ و مهره اتصال یافته و انرژی الکتریکی از طریق کن tact فنری به مصرف کننده می‌رسد (شکل ۵-۵).



شکل ۵-۵- شکل پریز در دار توکار را نشان می‌دهد.

(عموماً برای بالا بردن اینمی، سیم سیار را از کابل انتخاب می‌کنند) به کار می‌رود. شکل ۵-۸ نمونه‌هایی از پریزهای سیار را نشان می‌دهد:



شکل ۵-۸ نمونه‌هایی از پریز سیار

پریزهای یک فاز و سه فاز از نظر حفاظت، به دو نوع تقسیم می‌شوند.

۱- پریزهای معمولی

۲- پریزهای با سیم زمین (ارت‌دار)<sup>۱</sup>

۴- پریزهای معمولی: پریزهای معمولی پریزهای هستند که در آن‌ها فقط سیم‌های برق وصل می‌شود (مثلاً در یک فاز فقط سیم فاز و سیم نول).

۵- پریزهای ارت‌دار: پریزهای با سیم زمین یا پریزهای ارت‌دار، پریزهایی هستند که در آن‌ها علاوه بر سیم‌های برق، یک سیم اضافی نیز که به زمین وصل می‌شود وجود دارد. در این نوع پریزها علاوه بر دو کناتک برق (در یک فاز) کناتک سومی نیز وجود دارد که سیم اتصال بدنی مصرف کننده را به سیم محافظ وصل می‌کند. در بعضی از پریزها، کناتک سوم در کنار پریز به صورت یک تسمه‌ی فنری تعییه شده است. شکل ۹-۵ یک نمونه پریز معمولی و یک نمونه پریز ارت‌دار را نشان می‌دهد.


شکل ۱۰-۵ شما فنی و شما عملی یک پریز را نشان می‌دهد.

بهتر از انواع دیگر است، ثانیاً هیچ‌گونه برجستگی بر روی دیوار ایجاد نمی‌کند که مزاحم کاری دیگر شود. ثالثاً از نظر حفاظت مطلوب‌تر است. شکل ۶-۵ نمونه‌ای از پریز توکار را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۵ نمونه‌ای از پریز توکار

۳-۵-۲- پریز روکار: این پریز بر روی دیوار نصب می‌شود. از این نوع پریزها فقط برای سیم کشی روکار و یا سیم کشی بالوله‌های فولادی در کارگاه‌های صنعتی استفاده می‌شود. حسن این پریزها این است که نیازی نیست که از قبل برای آن مکانی تعیین شود بلکه در هر کجا که لازم باشد و از نظر اینمی مسئله‌ای نباشد می‌توان آن را نصب کرد. عیب آن این است که به خاطر برجستگی پریز بر روی دیوار، ایجاد مزاحمت نموده و ضربی اینمی آن نیز کم می‌شود. به عنوان مثال ممکن است جسمی به آن برخورد کند و باعث شود که پریز بشکند. به علت شکسته شدن بدنه‌ی پریز، ضربی اینمی آن بسیار کاهش می‌باید. شکل ۷-۵ نمونه‌هایی از پریز روکار را نشان می‌دهد.

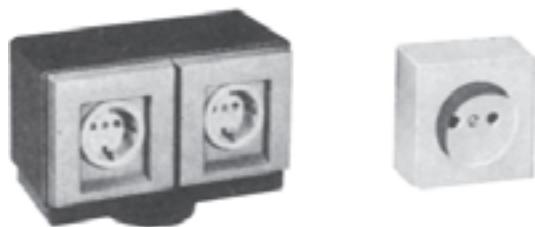

شکل ۷-۵ نمونه‌هایی از پریز روکار


۳-۵-۳- پریز سیار: پریزی است که در جای معینی نصب نمی‌شود، بلکه در جایی به کار می‌رود که نیاز به پریز متحرک داشته باشیم. معمولاً این پریز همراه با یک دوشاخه و سیم سیار

<sup>۱</sup>- به این پریزها، پریز شوکو نیز می‌گویند.


### ۵-۳-۶ شمای فنی و شمای عملی: منظور از شمای

فنی این است که در نقشه‌های سیم‌کشی خلاصه شده، این علایم نشان‌دهنده‌ی پریز است، و منظور از شمای عملی این است که در نقشه‌هایی که با همین نام رسم می‌کنند تمام جزئیات نقشه را در روی نقشه رسم می‌کنند، از جمله اتصالات داخلی یک کلید و غیره. شکل ۵-۱۱ نمونه‌ای از نقشه‌های عملی و فنی را نشان


می‌دهد.

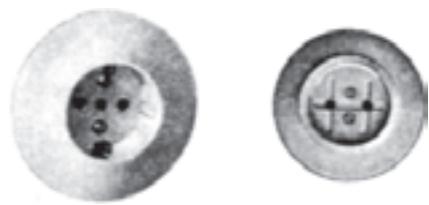

شکل ۹-۵- نمونه‌ای از یک پریز معمولی و پریز ارتدار

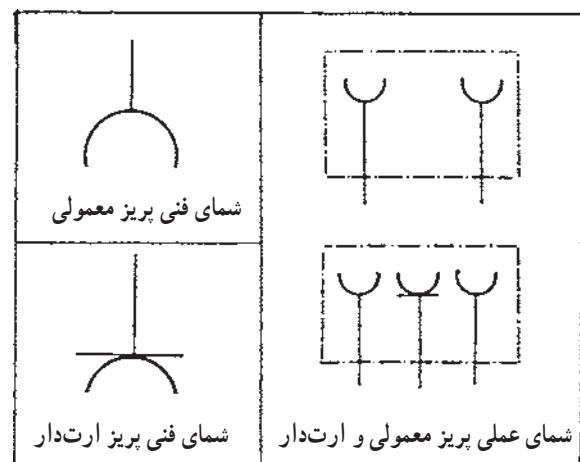

شکل ۱۰

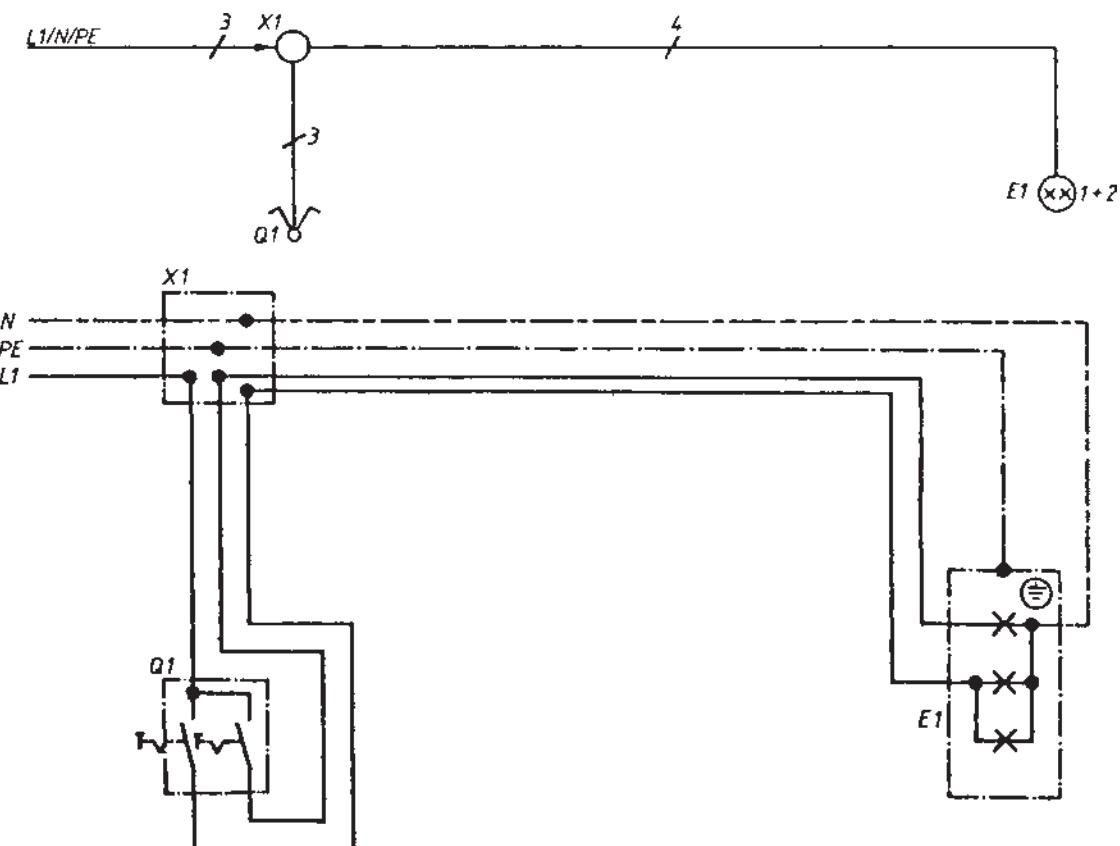

شکل ۱۱- نمونه‌ای از نقشه‌ی عملی و فنی سیم‌کشی

پیچ و مهره‌ای این است که در صورت پاره شدن سیم رابط می‌توان دو شاخه را باز کرد و مجدداً سیم را به آن وصل نمود.

**۴-۵-۲** دو شاخه‌ی پرسی: در این نوع دو شاخه کارخانه‌ی سازنده سیم‌های رابط را به شاخک‌ها متصل می‌کند و بدنه‌ی آن را از پلاستیک به صورت یک پارچه می‌سازد. در صورت پاره شدن سیم، این دو شاخه دیگر قابل مصرف نیست. برای حفاظت دست به هنگام اتصال دو شاخه به پریز، معمولاً در صدی از شاخک را که فلزی است از مواد پلاستیکی می‌پوشانند تا شخص در اثر تماس دست وی با شاخک، دچار برق گرفگی نشود.

**۴-۵-۳** دو شاخه‌های ارت دار (حفاظت کننده): در این نوع دو شاخه، علاوه بر دو شاخک اصلی برای برقراری ارتباط الکتریکی وسیله‌ی برقی با پریز، یک کنتاکت فلزی دیگری در بین دو شاخه، برای اتصال سیم محافظ وسیله‌ی برقی به سیم محافظی که قبلاً در روی پریز وصل شده است وجود دارد. شکل ۱۴ نمونه‌ای از دو شاخه‌ی ارت دار را نشان می‌دهد.



شکل ۱۴-۵-یک نمونه از دو شاخه‌ی ارت دار

#### ۵-۵-سه شاخه


سه شاخه برای اتصال مصرف کننده‌های سه فازه به شبکه به کار می‌رود. اگر سیستم برق سه فازه همراه با سیم صفر باشد از چهار شاخه استفاده می‌شود و چنانچه سیم محافظ نیز به صورت شاخک باشد از پنج شاخه استفاده می‌شود. ولی در اصطلاح روزمره به همه‌ی این‌ها، سه شاخه گفته می‌شود. شکل ۱۵ نمونه‌ای از سه شاخه را نشان می‌دهد.



شکل ۱۵-۵-نمونه‌ای از سه شاخه‌های رایج

از جمله کاربردهای شماهی فنی، تعیین تعداد رشته‌های سیم و محل نصب کلیدها، پریزها و ... روی نقشه‌ی ساختمانی است و نقشه‌ی عملی بیشتر در موقع اجرای سیم‌کشی کاربرد دارد.

شکل ۱۶-۵-شمای فنی یک نقشه‌ی سیم‌کشی را که روی یک نقشه‌ی ساختمانی رسم شده است، نشان می‌دهد.

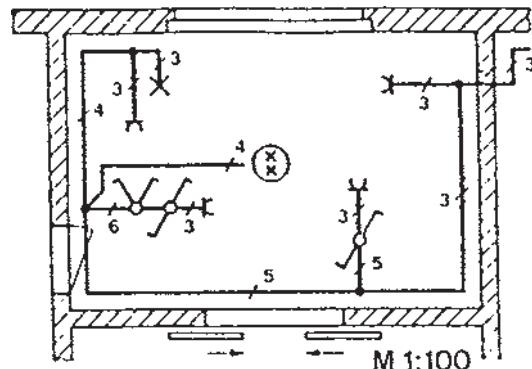

شکل ۱۶-۵-شمای فنی یک نقشه‌ی سیم‌کشی که روی پلان یک ساختمان رسم شده است. محل نصب کلیدها، پریزها و تعداد رشته سیم‌های عبوری را نشان می‌دهد.

#### ۴-۵-دو شاخه

دو شاخه وسیله‌ای است که به کمک آن، وسایل برقی به پریز متصل می‌شوند و انرژی الکتریکی از این طریق به آن وسایل می‌رسد. در شکل ۱۳-۵ چند نمونه دو شاخه می‌بینید.



شکل ۱۳-۵-نمونه‌هایی از دو شاخه‌های رایج


دو شاخه‌ها از نظر چگونگی وصل سیم به آن‌ها و داشتن سیم‌های ارت به سه دسته ذکر شده در زیر تقسیم می‌شوند:

۱-دو شاخه‌ی پیچ و مهره‌ای

۲-دو شاخه‌ی پرسی

۳-دو شاخه‌ی ارت دار (حفاظت شده)

**۱-۴-۵-دو شاخه‌ی پیچ و مهره‌ای:** در این دو شاخه، اتصال سیم به شاخک‌های دو شاخه و همچنین اتصالات بدنه‌ی دو شاخه به وسیله‌ی پیچ و مهره انجام می‌گیرد. امتیاز دو شاخه‌ی

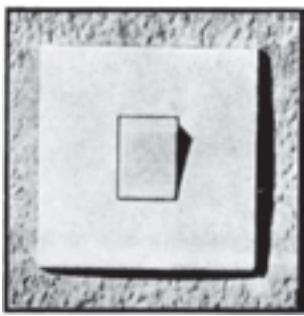


شکل ۵-۱۷—نمونه‌هایی از کلید روکار و توکار

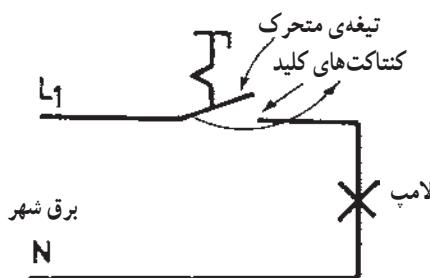
## ۶-۵—کلید یک پل

کلید به طور کلی وسیله‌ای است که وظیفه‌ی وصل—یا قطع—ارتباط الکتریکی بین مصرف کننده و شبکه‌ی برق را به عهده دارد. بدنه‌ی کلید عایق است و به کمک دگمه‌ای که بر روی آن وجود دارد می‌توان عمل وصل و قطع را انجام داد. کلیدها در مدار به طور سری قرار می‌گیرند. شکل ۵-۱۶ نحوه‌ی ارتباط یک لامپ روشنایی را همراه با یک کلید به شبکه‌ی برق نشان می‌دهد.

همان‌طوری که از شکل ۵-۱۶ پیداست کلید یک پل دارای دو کنتاکت ثابت و یک تیغه‌ی متحرک است.




(الف) کلید در حالت قطع

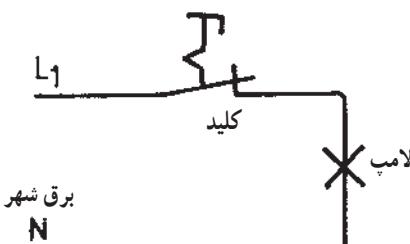

(ب) کلید در حالت وصل


شکل ۵-۱۶—نحوه‌ی ارتباط یک لامپ روشنایی همراه با یک کلید


کلیدهای یک پل روشنایی نیز مانند پریزها به دو صورت روکار و توکار ساخته می‌شوند. تمام مزایا و معایبی که برای پریز روکار و توکار گفته شده است برای کلید یک پل هم صادق است. شکل ۵-۱۷ نمونه‌هایی از کلید روکار و توکار را نشان می‌دهد.

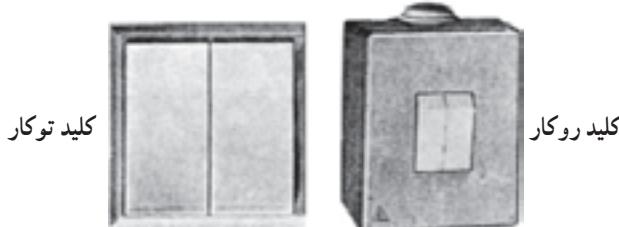



شکل ۵-۱۹—نمونه‌هایی از کلید توکار و روکار

شمای فنی و شمای عملی کلید یک پل و دوبل را به صورت شکل ۵-۲۰ نشان می‌دهند.

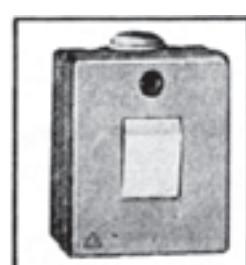

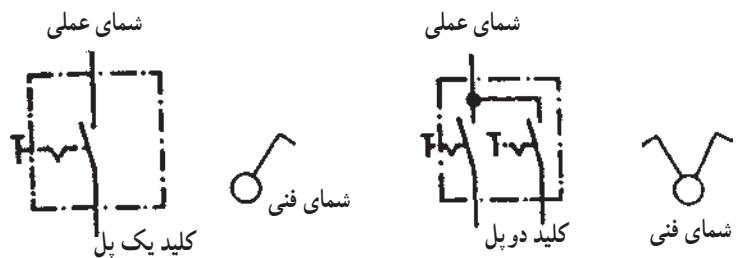

شکل ۲۰—۵—شماي فني و عملی کلید يك پل و دو پل

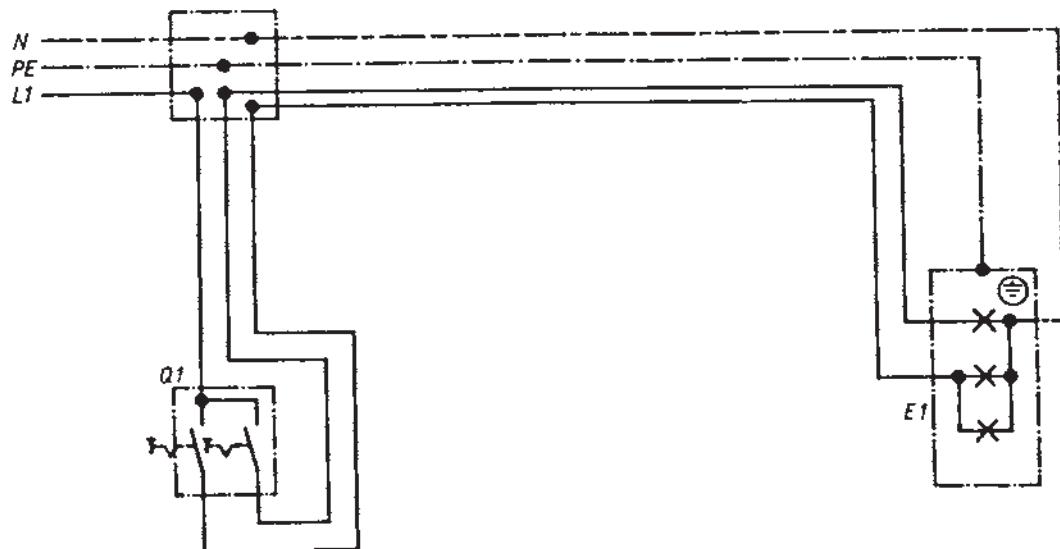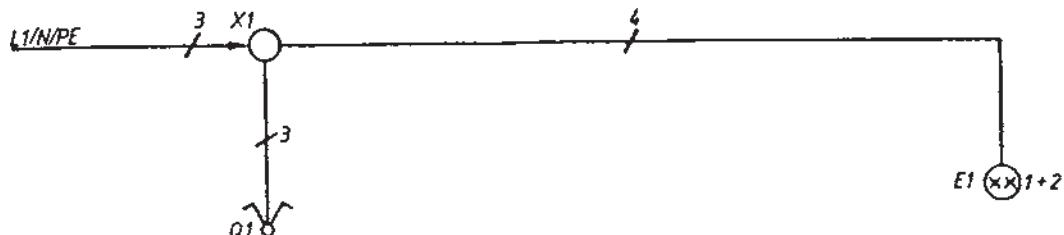

شکل ۲۱—۵—شماي عملی و فني يك کلید دو پل همراه با سه لامپ روشنایی


همان طور که در شکل مشخص است کلید تبدیل همواره یاروی کن tact A است و یا کن tact B. اگر به عنوان مثال نخواهیم از کن tact B استفاده کنیم کلید تبدیل مانند کلید يك پل عمل می کند؛ برای درک مورد استفاده کلید تبدیل به شکل ۵—۲۳ توجه کنید. در این وضعیت لامپ روشن است، حال اگر هر یک از کلیدها را از وضعیت A به وضعیت B ببریم لامپ خاموش می شود.

## ۸—۵—کلید تبدیل

کلید تبدیل همان کلید يك پل است با این تفاوت که یک کن tact اضافی دارد. شکل ظاهری کلید يك پل و تبدیل هیچ فرقی با هم ندارند و اصولاً قابل تشخیص نیستند مگر این که باز شوند. شکل ۵—۲۲ عملکرد کلید تبدیل را نشان می دهد.




شکل ۵—۲۲—اساس کار کلید تبدیل

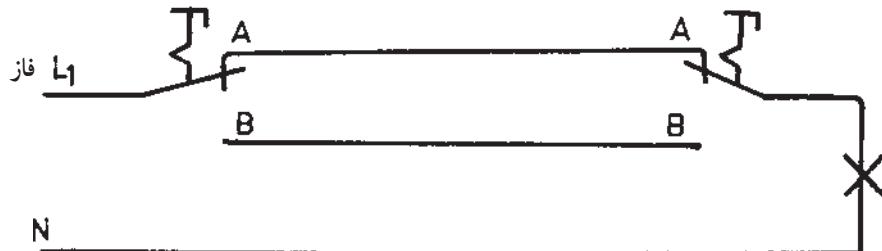


شکل ۲۳-۵- چگونگی ارتباط دو کلید با یکدیگر

اکنون فرض کنید کلید ۱ را از وضعیت A به وضعیت B بردہ ایم؛ لامپ خاموش می‌شود (شکل ۲۴-۵).

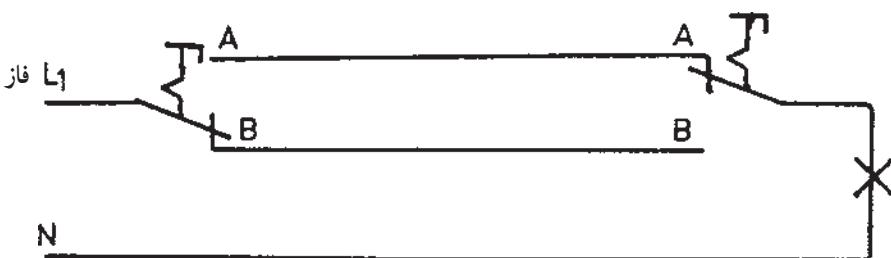


شکل ۲۴-۵- ارتباط الکتریکی لامپ قطع شده است.

اگر کلید ۲ را نیز به وضعیت B بیریم مجدداً لامپ روشن می‌شود (شکل ۲۵-۵).

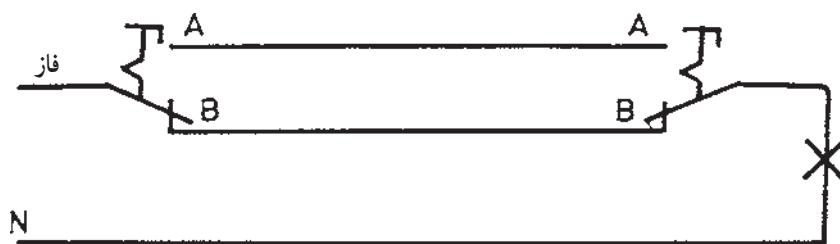

شکل ۲۵-۵- ارتباط الکتریکی لامپ برقرار شده است.

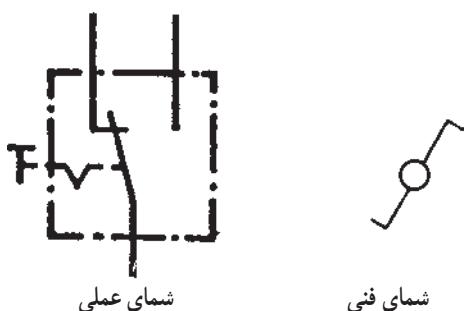

شکل ۲۶-۵- شمای فنی و عملی کلید تبدیل


از بحث فوق نتیجه می‌گیریم که به کمک کلید تبدیل می‌توان از دو نقطه یک لامپ را خاموش و روشن کرد (مثلاً در ابتدای راهرو آن را روشن و در انتهای راهرو خاموش نمود و بالعکس). شمای عملی و شمای فنی در شکل ۲۶-۵ دیده می‌شود.

## ۹-۵- لامپ رشته‌ای

لامپ‌های رشته‌ای، از متداول‌ترین نوع لامپ‌ها هستند و در منازل مسکونی، تجاری و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. مبنای کار لامپ‌های رشته‌ای، گرم شدن یک رشته‌ی فلزی و در نتیجه ملتهب شدن و ایجاد نور است. اگر رشته‌ی فلزی در هوا قرار گیرد نور آن چندین برابر می‌شود و ممکن است در اثر

حرارت، با اکسیژن ترکیب شود و بسوزد. لذا لازم است آن را در حباب شیشه‌ای و دور از اکسیژن قرار دهند. در ضمن، در لامپ‌مقداری گازهای بی‌اثر اضافه می‌کنند تا عمر لامپ افزایش یابد.

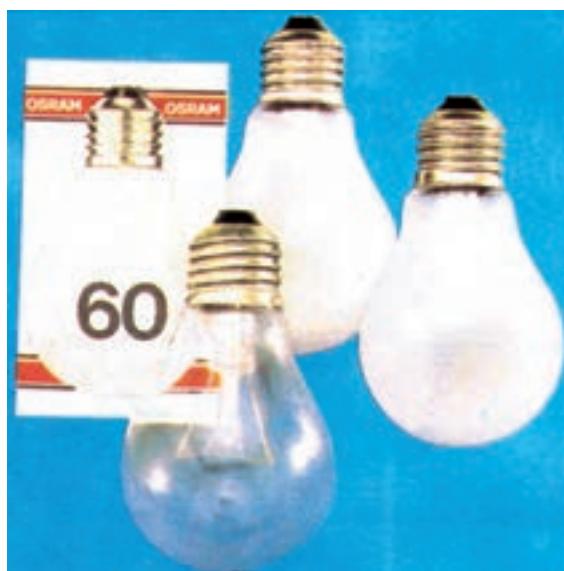شکل ۲۷-۵ نمونه‌هایی از لامپ‌های رشته‌ای را نشان می‌دهد.



لامپ‌های معمولی



لامپ‌های مینیاتوری



شکل ۲۷-۵- نمونه‌هایی از لامپ‌های رشته‌ای


طرز کار لامپ به این صورت است که داخل یک لوله‌ی شیشه‌ای، که جداره‌ی آن را از مواد فسفرسانس پوشانده‌اند، دو فیلامان (کاتد) نصب کرده‌اند. در ضمن در داخل لوله مقداری جیوه و گاز آرگن قرار می‌دهند.

## ۱۰-۵- لامپ فلوئورسنت

لامپ‌های فلوئورسنت (لامپ مهتابی) به دلیل سفید بودن نور و همچنین بازده نوری خوب آن‌ها، امروزه موارد استفاده زیادی پیدا کرده‌اند.


این لامپ‌ها در توانانهای ۲۰ و ۴۰ و ۶۵ وات و به صورت لوله‌ای و دایره‌ای شکل و در ابعاد مختلف ساخته می‌شوند. لامپ‌های فلوئورسنت هنگام روشن شدن، برای یک لحظه‌ی کوتاه نیاز به یک ولتاژ زیاد (حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰) ولت دارند. این ولتاژ به کمک یک چک و استارتر تولید می‌شود. در ضمن، چک بعد از روشن شدن لامپ نقش کنترل کنندگی جریان لامپ را نیز به عهده دارد.

هرگاه بین کاتدهای لامپ جریان الکتریکی برقرار شود الکترون‌ها با سرعت زیاد در فضای تخلیه حرکت نموده و در برخورد با بخار جیوه امواج الکترومغناطیسی تولید می‌کنند. این امواج نور مرئی نسبتاً کمی دارند و پیش‌تر اشعه‌ی ماوراء بنفس تولید می‌کنند. برخورد این اشعه با ماده‌ی فلوئورسنت داخل لامپ باعث تحریک آن می‌شود و در نتیجه نور مرئی تولید می‌گردد. شکل ۲۸-۵ ساختمان داخلی لامپ را نشان می‌دهد.

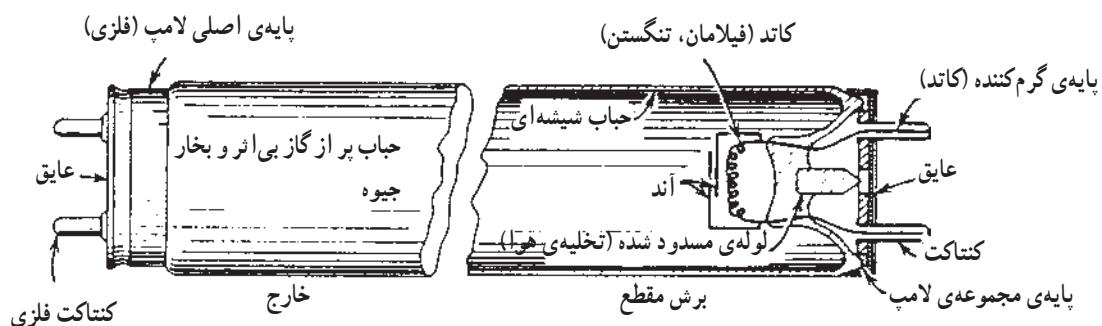

شکل ۲۸-۵—ساختمان داخلی لامپ فلوئورسنت

شکل ۲۹-۵ نمونه‌هایی از لامپ مهتابی، چک و استارتر را نشان می‌دهد.

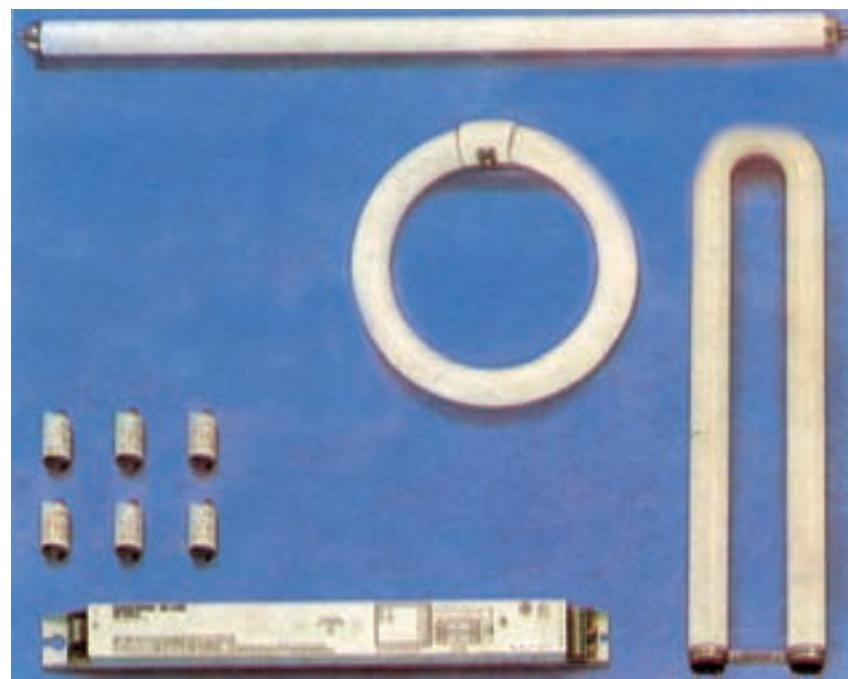


شکل ۲۹-۵—نمونه‌هایی از لامپ مهتابی، چک و استارتر

## ۱۱-۵- انواع سرپیچ‌ها

سرپیچ وسیله‌ای است که لامپ را به آن می‌پیچند. سرپیچ‌ها دو نوع‌اند: آویز و دیواری، سرپیچ دیواری را روی سطح کار نصب می‌کنند ولی سرپیچ آویز را به سطح کار می‌آویزنند. در شکل ۳۰-۵ چند نمونه سرپیچ آویز و دیواری را مشاهده می‌کنید. برای اتصال سیم به سرپیچ، ابتدا پیچی را که در داخل سرپیچ قراردارد با پیچ‌گوشتی باز می‌کنند، قسمت انتهایی سرپیچ از آن

جدا می‌شود. در زیر این قسمت دو پیچ وجود دارد که به زائدۀ‌های داخل سرپیچ مربوط است؛ سیم‌ها را به این پیچ‌ها می‌بندند. جنس سرپیچ از پلاستیک، کائوچو، چینی و یا برنجی است. بعضی از سرپیچ‌ها مانند پیچ و مهره ساخته شده‌اند که به هم اتصال پیدا می‌کنند. در موقع بستن لامپ به سرپیچ باید دقت کرد که دو کن tact سرپیچ به هم اتصال نداشته باشد.

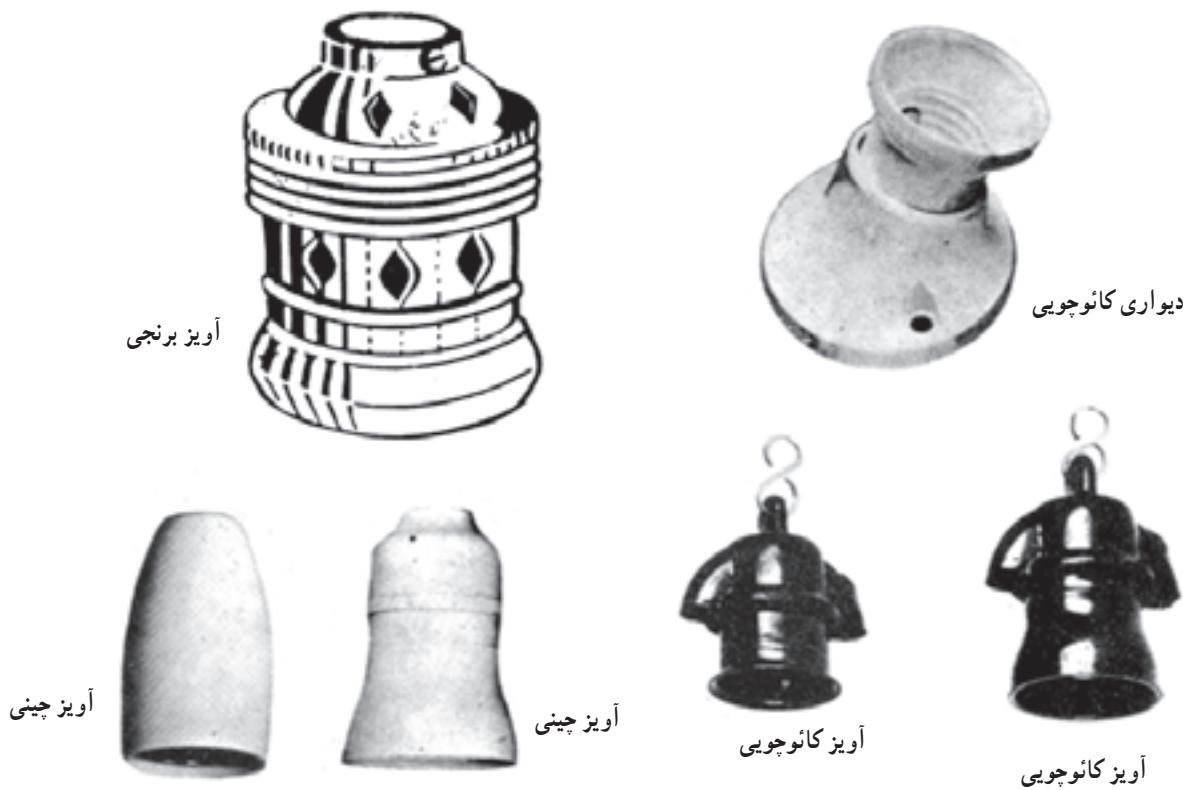

شکل ۳۰-۵- انواع سرپیچ‌ها

- |         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| یک عدد  | ۳- کلید یک پل روکار                |
| یک عدد  | ۴- جعبه‌ی تقسیم                    |
| یک عدد  | ۵- پیچ‌گوشتی دو سو و چهارسو        |
| یک عدد  | ۶- سیم لخت کن                      |
| یک عدد  | ۷- دم باریک                        |
| ۲/۵ متر | ۸- سیم پلاستیکی دو رشته‌ای         |
| یک عدد  | ۹- خطکش فلزی مدرج<br>(حداقل ۶۰ cm) |


## ۱۲-۵- کار عملی شماره‌ی ۱- مدار کلید یک پل و لامپ معمولی

هدف از این کار عملی، فراگیری اتصال یک کلید یک پل با یک لامپ معمولی روشنایی است؛ در حین انجام این کار، هنرجو در خصوص فرم کاری سیم‌ها، نحوه‌ی اتصال سیم‌ها با یکدیگر در جعبه‌ی تقسیم و نحوه‌ی بستن سرپیچ، تجربه کسب می‌کند.

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| تعداد یا مقدار | وسایل مورد نیاز |
| یک عدد         | ۱- سرپیچ دیواری |
| یک عدد         | ۲- لامپ ۶۰ وات  |

بعد از انجام آزمایش و تأیید مربی کارگاه، مدار را از برق جدا کنید و با احتیاط کامل مدار را باز نموده و وسایل را تحویل انبار دهید.


شکل ۳۲-۵ چگونگی اتصال یک کلید یک پل را روی دیوار با رول پلاک نشان می‌دهد.

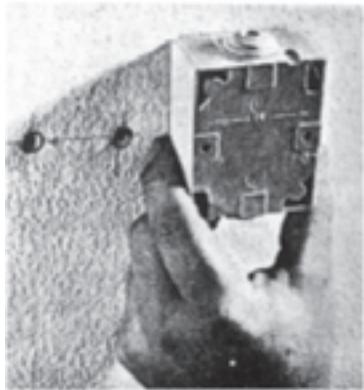

شکل ۳۲-۵-۱ مراحل چگونگی نصب کلید روکار

از جمله کاربرد مدار روشنایی فوق، مدار روشنایی داخل یک اتاق کوچک (مثلاً انباری) است که در شکل ۳۳-۵ پلان آن رسم شده است.

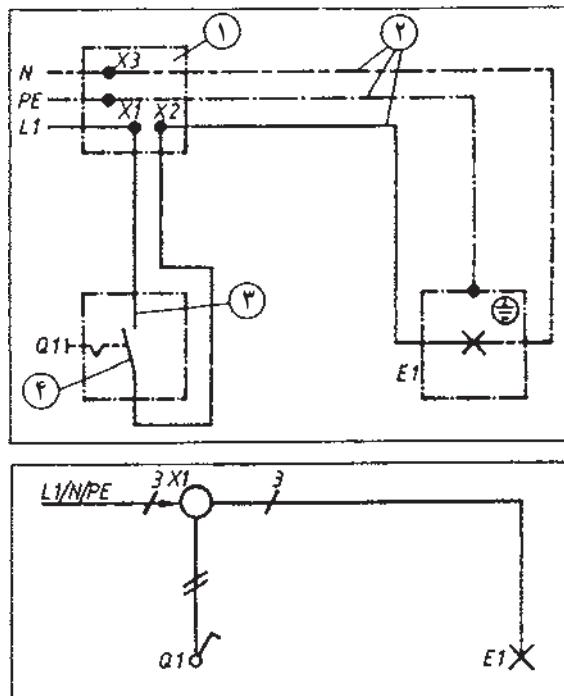نحوه انجام کار: وسایل فوق را از انبار کارگاه تحویل بگیرید. با توجه به نقشه‌ی شکل ۳۱-۵ و ابعاد تابلویی که قرار است مدار روی آن بسته شود اندازه‌های بین جعبه‌ی تقسیم، کلید و لامپ را تعیین و آن‌گاه کلید، جعبه‌ی تقسیم و سرپیچ را روی تابلو محکم کنید.




① جعبه‌ی تقسیم  
② سیم‌های رابط  
③ تیغه‌ی متحرک کلید  
④ کنتاکت ثابت کلید

شکل ۳۱-۵-۲ شما فنی و عملی یک مدار کلید یک پل همراه با یک لامپ روشنایی

سپس سیم‌کشی را از جعبه‌ی تقسیم شروع کنید و مدار را به طور کامل بینندید.

در صورت تمام شدن کار، مربی کارگاه را در جریان امر قرار دهید. در صورت تأیید مربی در حضور او مداراتان را به برق وصل و امتحان کنید.

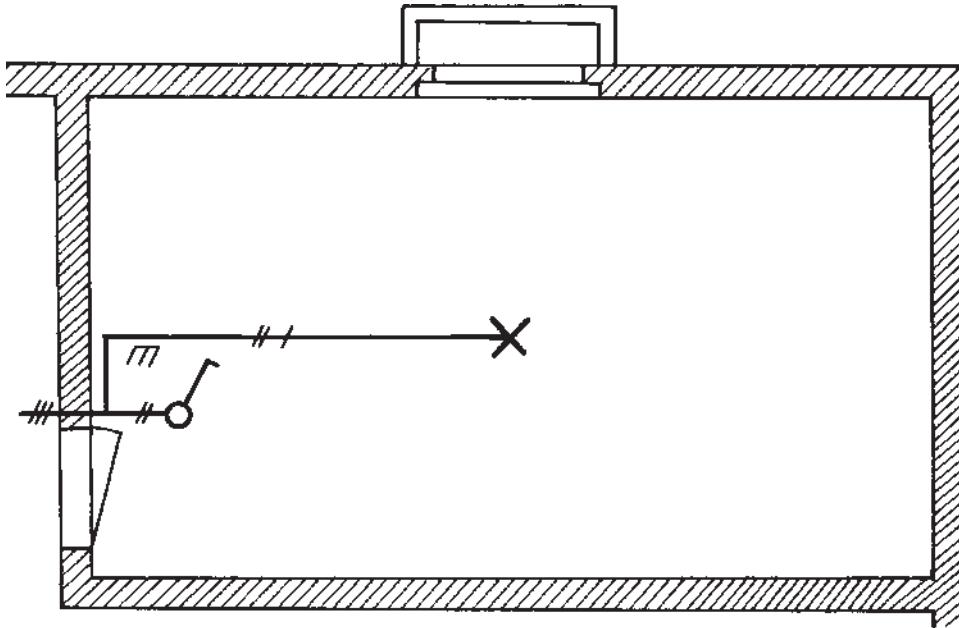

شکل ۳۳-۵- چگونگی پیاده کردن نقشه‌ی شمای فنی روی یک پلان ساختمان و کاربرد کلید یک پل همراه با یک لامپ روشنایی

یک عدد	۱۱- استارت
یک عدد	۱۲- چک
یک عدد	۱۳- پایه‌های لامپ از هر کدام
	۱۴- خطکش فلزی
یک عدد	(حداقل $60\text{ cm}$ )

نحوه‌ی انجام کار: وسایل فوق را از انبار کارگاه تحویل بگیرید. ابتدا اجزای مربوط به لامپ فلوئورسنت را جداگانه مونتاژ کنید و در صورت تمام شدن کار به مرتبی کارگاه اطلاع دهید. در صورت تأیید مرتبی و در حضور او با کمال احتیاط کارتان را امتحان کنید. نقشه‌ی اتصال لامپ فلوئورسنت در شکل ۳۴ نشان داده شده است.

بعد از آزمایش لامپ مهتابی و صحت انجام کار، مدار شکل ۳۵ را بر روی تابلو بینید، برای این کار فاصله‌ی بین تقسیم، کلید، لامپ مهتابی و لامپ معمولی را با توجه به ابعاد تابلوی موجود در کارگاه تعیین کنید و کلید دو پل، جعبه‌ی تقسیم و سریپچ را بر روی تخته نصب و سپس سیم کشی را شروع کنید. توجه کنید که باید یک پل کلید دو پل را به لامپ روشنایی اختصاص دهید و پل دوم را به لامپ مهتابی؛ شکل ۳۵ شمای عملی و شمای فنی نقشه‌ی مربوط را نشان می‌دهد.

### ۱۳-۵- کار عملی شماره‌ی ۲- مدار کلید دو پل و لامپ معمولی و لامپ فلوئورسنت


هدف از این کار عملی، بستن لامپ فلوئورسنت، آشنایی عملی با کلید دو پل و کاربرد آن است در حین انجام کار، هنرجو فرم کاری سیم‌ها، نحوه‌ی اتصال سیم‌ها با یکدیگر در جعبه‌ی تقسیم، و تشخیص کناتک‌های کلید دوپل را نیز تجربه می‌کند.

وسایل مورد نیاز


۱- سریپچ دیواری	یک عدد
۲- لامپ $60\text{ W}$	یک عدد
۳- کلید دو پل روكار	یک عدد
۴- جعبه تقسیم	یک عدد

۵- پیچ گوشته دو سو و چهارسو

از هر کدام	یک عدد
۶- سیم لخت کن	یک عدد
۷- دم باریک	یک عدد
۸- سیم پلاستیکی یک لایه	۲ متر
	$1/5 \text{ mm}^2$
۹- لامپ مهتابی کوچک	یک عدد
۱۰- جعبه‌ی لامپ مهتابی	یک عدد

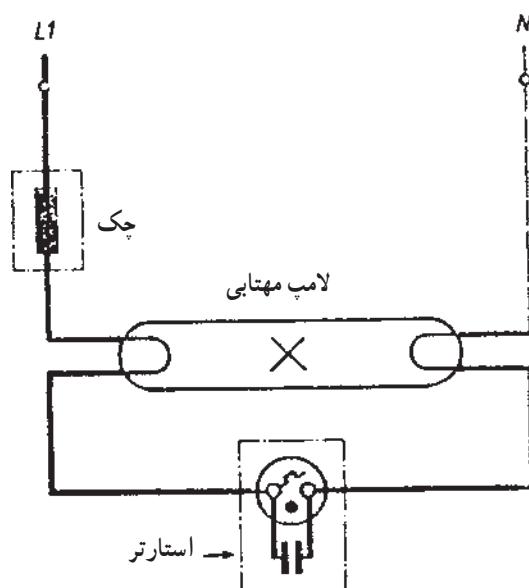

شکل ۵-۳۴— نقشه‌ی اتصال لامپ فلوئورسنت

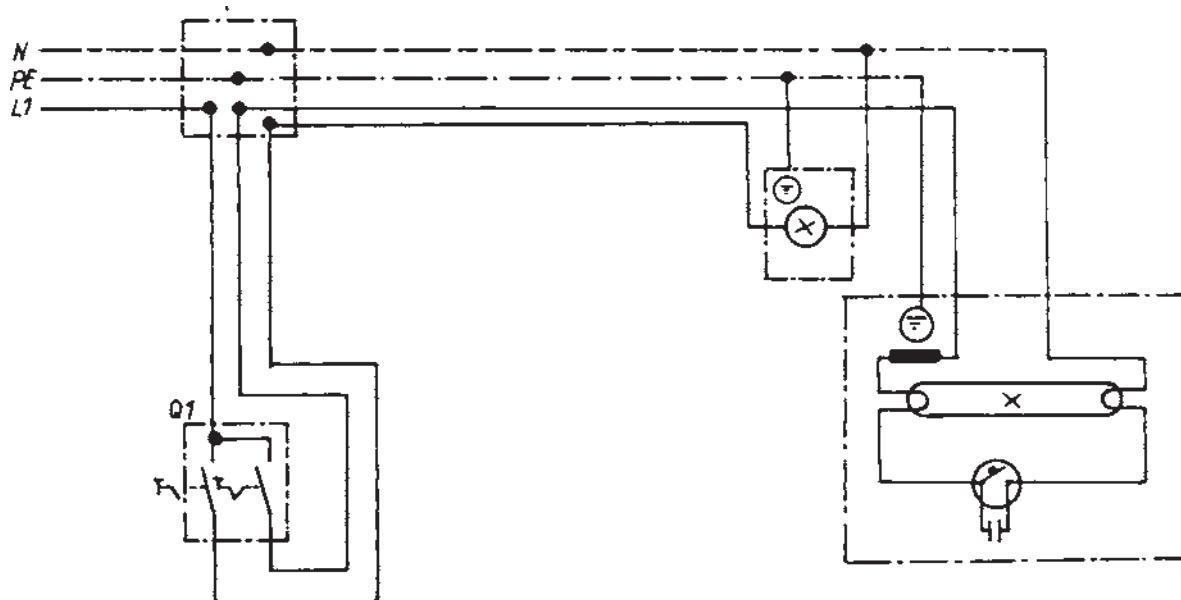

الف— شمای عملی یک کلید دو پل همراه با یک لامپ معمولی و لامپ فلوئورسنت



ب— شمای فنی یک کلید دو پل همراه با یک لامپ معمولی و لامپ فلوئورسنت

شکل ۵-۳۵

یک عدد	۶- سیم لخت کن
یک عدد	۷- دم باریک
۴/۵ متر	۸- سیم پلاستیکی ۲ لایه
	۹- خطکش فلزی مدرج
یک عدد	(حداقل ۶۰ cm)

نحوه انجام کار: وسایل فوق را از انبار بگیرید. با توجه به نقشه‌ی ذیل و ابعاد تابلویی که قرار است مدار روی آن بسته شود، اندازه‌های بین جعبه‌ی تقسیم، کلیدها و لامپ را تعیین کنید و آن‌گاه جعبه تقسیم، کلیدها و سریچ لامپ را روی جعبه تابلو محکم کنید.

سپس سیم کشی را از جعبه‌ی تقسیم شروع کنید و مدار را به طور کامل بینندید.

در صورت تمام شدن کار، مری کارگاه را مطلع نماید و در صورت تأیید او در حضور مری مدارتان را به برق وصل و امتحان کنید.


شكل ۳۶-۵ نقشه‌ی عملی و شمای فنی مدار را نشان می‌دهد.

بعد از تمام شدن سیم کشی، مری کارگاه را مطلع کنید و در حضور او کارتان را آزمایش کنید. در صورت صحت کار با اجازه‌ی مری کارتان را باز کنید. هنگام باز کردن مواطعه باشد کلید یا جعبه‌ی تقسیم و یا سریچ شکند.

#### ۱۴-۵- کار عملی شماره‌ی ۳- مدار کلید تبدیل (دو کلید تبدیل با یک لامپ روشنایی)

هدف از انجام این کار عملی، طریقه‌ی فرمان روشن و خاموش نمودن یک لامپ روشنایی از دو نقطه به کمک کلید تبدیل است. شناسایی کنترل‌های کلید تبدیل و موارد استفاده از کلید تبدیل از اهداف دیگر این کار عملی است.

وسایل مورد نیاز	تعداد یا مقدار
۱- سریچ دیواری	یک عدد
۲- لامپ ۶۰ وات	یک عدد
۳- کلید تبدیل روکار	دو عدد
۴- جعبه‌ی تقسیم	یک عدد
۵- پیچ گوشتی دو سو و چهارسو	از هر کدام یک عدد

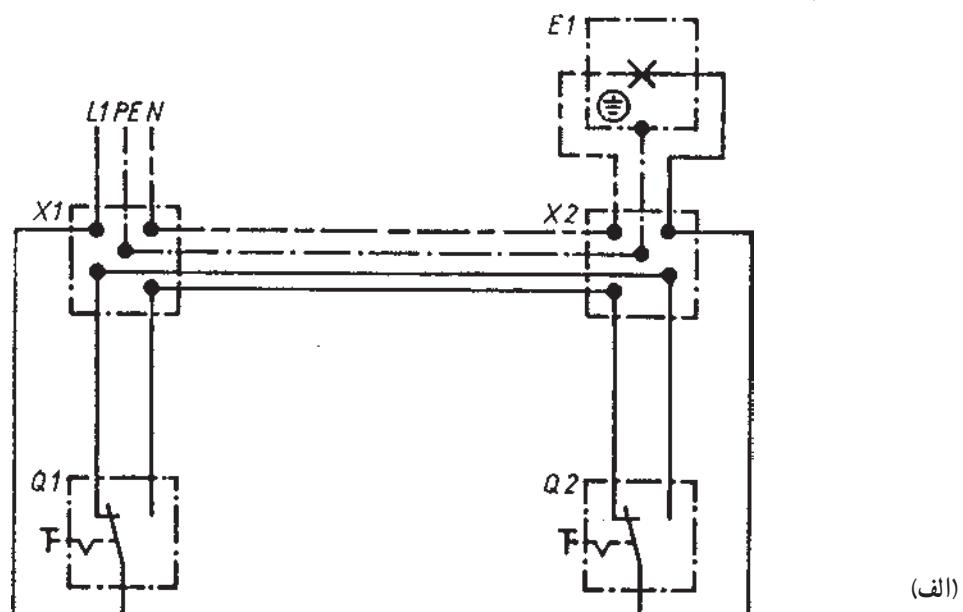

شكل ۳۶-۵- (الف) شمای عملی دو کلید تبدیل همراه با یک لامپ روشنایی (ب) شمای فنی دو کلید تبدیل همراه با یک لامپ روشنایی


دو نوع پریز از نظر حفاظت وجود دارد: پریز معمولی و پریز ارتدار. همچنین از نظر جریان الکتریکی پریزها به دو دسته‌ی یک فازه و سه فازه تقسیم می‌شوند و از نظر شکل ظاهری و طریقه‌ی نصب به دو صورت روکار و توکار دسته‌بندی می‌شوند.

- کلید یک پل کلیدی است که برای قطع و وصل لامپ‌های روشنایی به کار می‌رود. کلید دو پل در حقیقت از دو کلید یک پل تشکیل می‌شود که برای قطع و وصل دو مدار روشنایی به کار می‌رود. کلیدهای تبدیل نیز تقریباً شبیه کلیدهای یک پل هستند (می‌توان به جای کلید یک پل به کاربرد) جز این که یک کنتاکت اضافه دارد. کلید تبدیل برای فرمان روشن و خاموش کردن چراغ‌های روشنایی از دو نقطه به کار می‌رود.

- اکثر لامپ‌های روشنایی از نوع لامپ‌های رشته‌ای هستند. کار لامپ‌های روشنایی برمبنای گرم شدن یک رشته‌ی فلزی و ملتهب شدن آن و در نتیجه ایجاد نور است.

- لامپ‌های فلوئورسنت (لامپ مهتابی) به دلیل سفید بودن نور آن‌ها و همچنین بازده نوری خوب آن‌ها، موارد استفاده‌ی زیادی پیدا کرده‌اند.

از جمله موارد کاربرد مدار فوق، فرمان یک لامپ از دو نقطه در یک اتاق نسبتاً بزرگ است که در شکل ۳۷-۵ نمونه‌ای از آن دیده می‌شود.

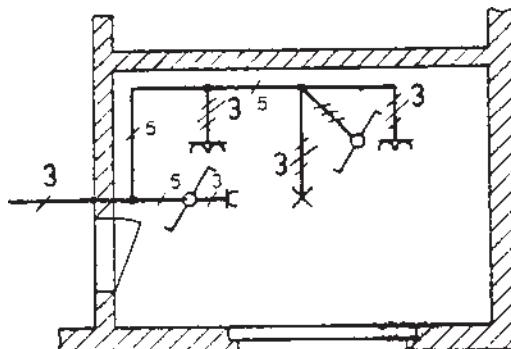

شکل ۳۷-۵ - از جمله کاربرد، مدار کلید تبدیل روشن و خاموش نمودن یک لامپ از دو نقطه منجمله دو طرف یک اتاق بزرگ است.

### خلاصه‌ی مطالب

- وسایلی که در مدارات روشنایی به کار می‌روند عبارت‌اند از: پریز، کلید یک پل، کلید دوپل، کلید تبدیل و دو شاخه.

- پریز وسیله‌ای است که به کمک دو شاخه بین مصرف‌کننده و شبکه‌ی برق ارتباط الکتریکی برقرار می‌کند.

## پرسش

- ۱- فیوز و کاربرد آن را توضیح دهید.
- ۲- ساختمان فیوز بوکسی را از روی شکل توضیح دهید.
- ۳- انواع فشنگ فیوز را نام ببرید.
- ۴- کلید مینیاتوری و کاربرد آن را توضیح دهید.
- ۵- مزایا و معایب پریز و کلیدهای توکار و روکار را بنویسید.
- ۶- فرق پریز معمولی و پریز ارتدار را بنویسید.
- ۷- کاربرد پریزهای ارتدار در کجاست؟
- ۸- فرق کلید یک پل و تبدیل کدام است؟
- ۹- مدار الکتریکی دو کلید یک پل را همراه با یک لامپ فلوئورسنت رسم کنید.
- ۱۰- شما فنی و عملی کلید یک پل، و دو پل را رسم کنید.
- ۱۱- در یک کابل ۵ رشته‌ای معمولاً رنگ فازها، سیم نول و سیم ارت را چگونه انتخاب می‌کنند؟
- ۱۲- مدار الکتریکی یک لامپ فلوئورسنت را رسم کنید و طرز کار آن را شرح دهید.
- ۱۳- طرز کار لامپ رشته‌ای را به‌طور خلاصه توضیح دهید.
- ۱۴- شما فنی یک کلید یک پل همراه با یک پریز و یک لامپ روشنایی را رسم کنید.



## فصل ششم

### لوله‌کشی فولادی برق

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- ویژگی‌های لوله‌های فولادی برق و وصاله‌های مربوط به آن‌ها را توضیح دهد.
- ۲- کاربرد دستگاه حدیده و دستگاه خم کن لوله‌های فولادی برق را شرح دهد.
- ۳- بریدن، حدیده کردن و خم کاری لوله‌های فولادی برق را انجام دهد.
- ۴- لوله‌کشی روکار را به وسیله‌ی لوله‌های فولادی برق انجام دهد.
- ۵- سیم‌کشی از داخل لوله‌های فولادی برق را انجام دهد.

### ۶- لوله‌کشی فولادی برق

۳- لوله‌های میلی‌متری که در اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

لوله‌های ذکر شده در فوق هر یک دارای حدیده و اتصالات مخصوص به خود هستند. شکل ۶-۱ انواع لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه را نشان می‌دهد.

۲- لوله‌های خرطومی فلزی  
از این لوله‌ها به علت قابل انعطاف بودن آن‌ها برای ارتباط لوله‌ها به تابلوهای برق و جعبه‌ی اتصال موتورها استفاده می‌شود.

۳- انتخاب لوله‌های فولادی  
برای انتخاب لوله‌های فولادی باید ابتدا تعداد سیم‌های هر مسیر و قطر آن‌ها را مشخص نمود، و بعد از آن با استفاده از جداول مربوط قطر لوله‌ی مناسب برای آن مسیر را انتخاب کرد.  
جدوال ۶-۱، ۶-۲ و ۶-۳ مربوط به انتخاب لوله و استانداردهای مختلف است.

هرگاه مقاومت مکانیکی و استحکام لوله مورد توجه باشد لوله‌کشی را با لوله‌های فولادی انجام می‌دهند.

لوله‌های فولادی در دونوع سیاه و گالوانیزه و با طول‌های ۳ تا ۵ متر ساخته می‌شوند. لوله‌ی سیاه را در جاهای خشک و لوله‌ی گالوانیزه را در جاهای مرطوب به صورت روکار و توکار مورد استفاده قرار می‌دهند. کاربرد این لوله‌ها معمولاً در کارگاه‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، ... است. مقاومت مکانیکی و قدرت ضربه‌پذیری از مزایای این لوله‌هاست.

#### ۱- مشخصات لوله‌های فولادی

لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه در سه استاندارد متفاوت ساخته می‌شوند که عبارت‌اند از :

- ۱- لوله‌های Pg که در اندازه‌های ۹، ۱۱، ۱۳/۵، ۱۶ و ۲۱، ۲۹، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ ساخته می‌شوند.
- ۲- لوله‌های اینچی که در اندازه‌های  $\frac{1}{4}$ ،  $\frac{3}{4}$ ،  $\frac{5}{8}$ ، ۱ و  $\frac{3}{2}$  اینچ ساخته می‌شوند.



شکل ۱-۶- انواع لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه

جدول ۱-۶- گنجایش سیم‌ها در لوله‌های فولادی Pg

گنجایش تعداد سیم‌ها در یک لوله‌ی فولادی					سطح مقطع سیم به میلی‌متر مربع
۶	۵	۴	۳	۲	
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱/۵
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۲/۵
۱۶	۱۳/۵	۱۱	۱۱	۱۱	۴
۲۱	۱۶	۱۳/۵	۱۱	۱۱	۶
۲۹	۲۱	۲۱	۱۶	۱۳/۵	۱۰
۲۹	۲۹	۲۱	۲۱	۲۱	۱۶
۳۶	۳۶	۲۹	۲۹	۲۱	۲۵
۴۲	۴۲	۳۶	۳۶	۲۹	۵۰

جدول ۲-۶- گنجایش سیم‌ها درون لوله‌های فولادی اینچی

اندازه‌ی اسمی لوله‌های اینچی							سطح مقطع سیم به میلی متر مربع
۱/۴ اینچ	۱ اینچ	۳/۴ اینچ			۵/۸ اینچ		
جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	
۳۵	۲۱	۱۰	۱۲	۷	۸		۱
۳۱	۱۸	۹	۱۰	۶	۷		۱/۵
۲۶	۱۴	۸	۸	۵	۶		۲/۵
۱۶	۹	۴	۵	۳	۳		۴
۱۲	۷	۳	۴	۲	۳		۶
۷	۴	۲	۳	-	-		۱۰
۵	۳	-	۲	-	-		۱۶
۳	۲	-	-	-	-		۲۵
۲	-	-	-	-	-		۳۵
۲	-	-	-	-	-		۵۰

جدول ۳-۶- گنجایش سیم‌ها درون لوله‌های فولادی میلی‌متری

اندازه‌ی اسمی لوله‌های میلی‌متری							سطح مقطع سیم به میلی متر مربع
۳۲ میلی‌متر	۲۵ میلی‌متر	۲۰ میلی‌متر	۱۶ میلی‌متر	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	
جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	
۳۵	۲۸	۱۹	۲۲	۱۲	۱۳	۷	۸
۳۱	۲۳	۱۷	۱۹	۱۰	۱۲	۶	۷
۲۶	۲۶	۱۳	۱۵	۸	۹	۴	۵
۱۶	۱۷	۹	۱۰	۵	۶	۳	۴
۱۲	۱۳	۷	۷	۴	۵	۲	۳
۷	۸	۴	۴	۲	۳	-	۱۰
۵	۶	۳	۳	-	۲	-	۱۶
۳	۴	۲	۲	-	-	-	۲۵
۲	۳	-	-	-	-	-	۲۵
۲	۲	-	-	-	-	-	۵۰



شکل ۶-۲

شکل ۶-۳ نمونه‌هایی از این بوشن‌ها را نشان می‌دهد.  
تبديل: اگر بخواهند از یک جعبه‌ی تقسیم سه یا چهار راهه که تمام سوراخ‌های آن یک اندازه است لوله‌ای با قطر کمتر انشعاب بگیرند از تبدیل استفاده می‌کنند. شکل ۶-۴ نمونه‌ای از تبدیل را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۳



شکل ۶-۴ تبدیل

زانو: گاهی اوقات خم کردن لوله توسط لوله خم کن با توجه به موقعیت کار امکان پذیر نیست. بدین لحاظ از خم‌های آماده استفاده می‌شود و در نتیجه سرعت کار نیز بیشتر می‌شود. شکل ۶-۵ یک نمونه خم آماده را نشان می‌دهد.

مثال ۱: سیم نمره‌ی ۱/۵ میلی‌متر مربع

از لوله‌ی نمره‌ی ۱۱، شش رشتہ می‌توان عبور داد.

مثال ۲: سیم نمره‌ی ۶ میلی‌متر مربع

از لوله‌ی شماره‌ی ۱۱ سه رشتہ سیم، از لوله‌ی شماره‌ی ۱۲/۵ چهار رشتہ سیم، از لوله‌ی شماره‌ی ۱۶ پنج رشتہ سیم و از لوله‌ی شماره‌ی ۲۱ شش رشتہ سیم می‌توان عبور داد.

مثال ۳: سیم نمره‌ی ۱۰ میلی‌متر مربع

از لوله‌ی  $\frac{5}{8}$ % جداره‌ی نازک و ضخیم نمی‌توان استفاده

کرد. از لوله‌ی  $\frac{3}{4}$ % جداره‌ی نازک سه رشتہ سیم و از لوله‌ی

$\frac{3}{4}$ % جداره‌ی ضخیم دو رشتہ سیم و از لوله‌ی  $1\frac{1}{4}$  که هر دو به صورت جداره‌ی ضخیم ساخته می‌شوند، به ترتیب چهار و هفت رشتہ سیم می‌توان عبور داد.

مثال ۴: سیم نمره‌ی ۴ میلی‌متر مربع

از لوله‌ی ۱۶ میلی‌متر جداره‌ی نازک و ضخیم هر کدام سه رشتہ سیم، از لوله‌ی ۲۰ میلی‌متر جداره‌ی نازک شش رشتہ سیم، از لوله‌ی ۲۰ میلی‌متر جداره‌ی ضخیم پنج رشتہ سیم و از لوله‌ی ۲۵ میلی‌متر جداره‌ی نازک ده رشتہ سیم، از لوله‌ی ۲۵ میلی‌متر جداره‌ی ضخیم نه رشتہ سیم، از لوله‌ی ۳۲ میلی‌متر جداره‌ی نازک هفده رشتہ سیم، و از لوله‌ی ۳۲ میلی‌متر جداره‌ی ضخیم شانزده رشتہ می‌توان عبور داد.

#### ۴-۶ وصاله‌ها (فیتینگ‌ها)

برای اتصال، انشعاب و خم در لوله‌ها، از وصاله‌های خاصی استفاده می‌شود. مهم‌ترین این وصاله‌ها بوشن، زانو، سه راه و چهار راه هستند که هر کدام برای منظور خاصی استفاده می‌شوند. با توجه به نوع لوله و قطر آن از اتصالات هم جنس و هم قطر استفاده می‌شود.

بوشن: برای ارتباط بین دو لوله و اتصال آن‌ها، از بوشن استفاده می‌شود. شکل ۶-۲ نمونه‌هایی از بوشن فلزی را نشان می‌دهد. برای اتصال لوله به تابلوی فیوز، قوطی کلید و جعبه تقسیم‌های چهارگوش بدون رزو، از بوشن خاصی که از جنس برنج است استفاده می‌شود.

مسیر عبور فنر را مشکل و یا غیرممکن می‌کند) و یا گرفتن انشعاب لوله، از دو راهی، سه راهی و زانویی دردار استفاده می‌شود. باید توجه داشت که در این اتصالات به دلیل کمی حجم محفظه، عمل انشعاب گرفتن از سیم‌ها مجاز نبوده و فقط از آن‌ها به عنوان هدایت بهتر فنر و سهولت کار سیم‌کشی استفاده می‌شود. شکل ۶-۶ نمونه‌هایی از این اتصالات را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۶- خم ۹۰ درجه‌ی آماده

وصله‌های دردار: در مسیرهایی که طول لوله کاری زیاد بوده و یا بیش از دو خم در مسیر باشد (بیشتر از دو خم در یک



شکل ۶-۶- انواع اتصالات

را نشان می‌دهد.  
درپوش: برای مسدود کردن یک یا تعدادی از سوراخ‌های جعبه تقسیم گرد از درپوش استفاده می‌شود.  
شکل ۶-۸ یک نمونه درپوش را نشان می‌دهد.

جعبه تقسیم‌های گرد: برای ارتباط لوله‌ها به یکدیگر و نیز گرفتن انشعاب از سیم‌ها، جعبه تقسیم‌های مختلفی به کار می‌رود که یکی از انواع آن، جعبه تقسیم‌های گرد است. این جعبه‌ها، از یک تا چهار راه، در اندازه‌ها و جنس‌های متفاوت ساخته می‌شوند.  
شکل ۶-۷ انواع جعبه تقسیم‌های گرد مربوط به لوله‌های فولادی



شکل ۶-۹—چند نوع جعبه تقسیم چهارگوش فلزی مخصوص لوله‌های فولادی



شکل ۶-۱۰—انواع جعبه تقسیم‌های گرد لوله‌های فولادی



شکل ۶-۱۱—درپوش

**۶-۵—فنر سیم‌کشی**  
برای انجام سیم‌کشی در داخل لوله‌ها از فنر سیم‌کشی که از جنس فولاد است، استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از گیرکردن فنر در داخل لوله، یک قطعه فلزگوی مانند را به سر آن متصل کرده‌اند و در ته فنر سوراخی برای عبور سیم از داخل آن ایجاد شده است. این فنر در طول‌های ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ متر ساخته می‌شود.


در فصل دوم با ابزارآلات مورد نیاز برای لوله‌کاری برق آشنا شدیم. در این فصل نحوه کاربرد آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

**۶-۶—بریدن لوله‌های فولادی**  
ابتدا محل مورد نظر را روی لوله، با مداد یا کمان اره،

جعبه تقسیم‌های چهارگوش: چون جعبه تقسیم‌های گرد حداقل چهار راهه هستند، لذا در مسیری که تعداد لوله‌ها بیشتر باشد، از جعبه تقسیم چهارگوش استفاده می‌شود. سوراخ‌های این جعبه‌ها دارای رزوه نبوده و برای اتصال لوله به آن‌ها باید از بوشن و بوش برنجی استفاده کرد. شکل ۶-۹ چند نمونه جعبه تقسیم چهارگوش را نشان می‌دهد.

ارهی آهن بر استفاده شده باشد باید دقت شود که اره کاری صحیح صورت پذیرد و سطح برش عمود بر طول لوله باشد. پس از برش توسط برقو یا چرخاندن انبردست درون لوله یا سوهان گرد، می‌توان پلیسه‌های حاصل از عمل برش را از بین برد. شکل ۶-۱۰ نحوه‌ی برش و پلیسه برداری لوله‌های فولادی را نشان می‌دهد.

علامت گذاری و سپس لوله را به وسیله‌ی گیره‌ی لوله محکم می‌کنند. حال توسط لوله بر یا کمان اره لوله را می‌برند. اگر از لوله بر استفاده شود، محل بریده شده لبه‌هایی به بیرون و داخل پیدا می‌کند. برای رفع این عیب لبه‌ی داخلی را توسط برقو یا سوهان گرد و لبه‌ی بیرونی را با سوهان تخت می‌تراشند و اگر از

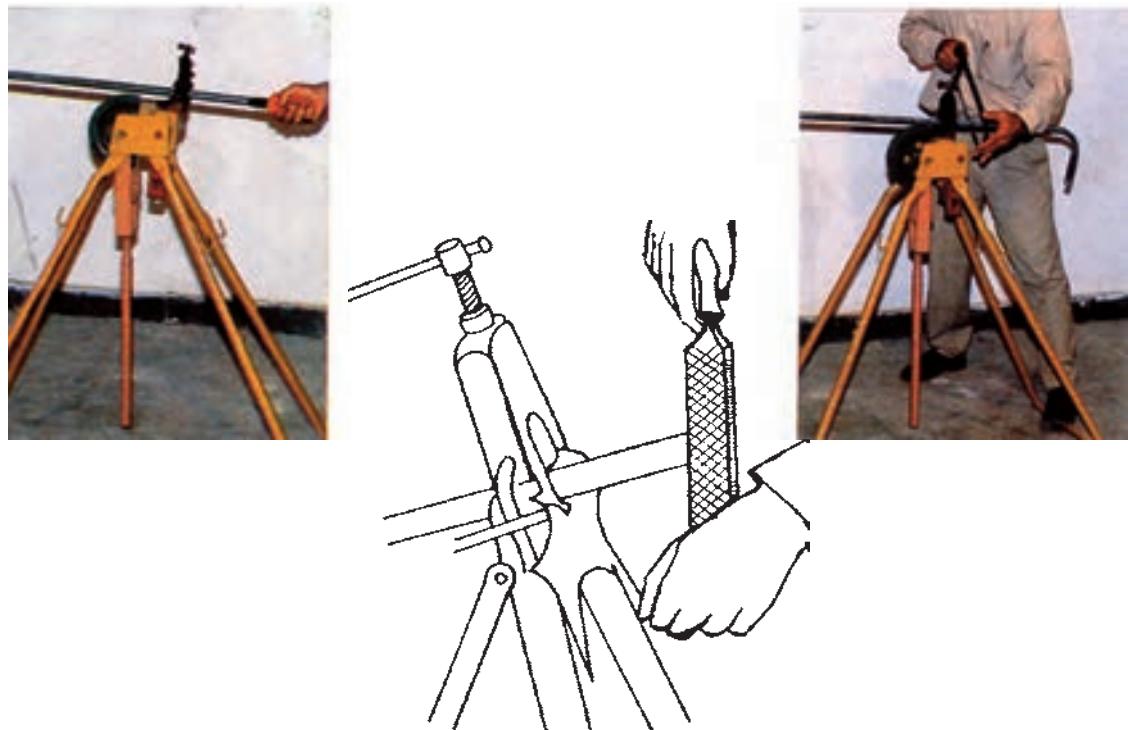

شکل ۶-۱۰- نحوه‌ی بریدن و پلیسه برداری لوله‌ی فولادی توسط سوهان و انبردست

این صورت باید پلیسه‌ها را از بین بیرید. آنگاه دستگاه حدیده را بر لوله سوار کرده و با فشار و چرخش دسته‌ی حدیده در جهت عقربه‌های ساعت، شروع به حدیده کاری کنید. در هین کار باید با روغن دان بر روی لوله (محل دندانه‌سازی) روغن بزیزد. پس از این که دستگاه حدیده یک یا دو دور چرخید، آن را نیم دور بر عکس بچرخانید تا برآده‌های حاصل جدا و خارج شوند. این عمل را تا زمانی که ۳ تا ۴ دندانه‌ی لوله از حدیده بیرون آید، ادامه دهید. پس از اتمام دندانه‌سازی، حدیده را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده و دستگاه را خارج کنید. حال با دسته‌ی حدیده ضربه‌ای به لوله بزنید تا برآدها خارج شوند. شکل ۶-۱۱ روش حدیده کاری را نشان می‌دهد.

**۷-۶- حدیده (رزوه) کردن لوله‌های فولادی**  
با توجه به اینکه لوله‌های فولادی دارای طول مشخصی هستند، هنگام لوله کشی در مسافت‌های طولانی باید چند شاخه لوله را به یکدیگر متصل کرد. گاهی اوقات لازم است از لوله‌های کوتاه‌تر از طول یک شاخه استفاده شود. به هر صورت لازم است در موقع لازم لوله‌ها را به یکدیگر متصل نمود و یا به سر لوله‌ها زانو وصل کرد. اتصالات لوله‌ها از طریق رزوه کردن سرلوله‌ها انجام می‌شود.  
برای رزوه کردن لوله‌ها، ابتدا لوله را طوری به گیره‌ی لوله بیندید که سر لوله حدود ۲۰ تا ۱۵ سانتی‌متر از گیره فاصله داشته باشد.

دقت کنید که سر لوله کاملاً تمیز و فاقد پلیسه باشد، در غیر



تمیز کردن نهایی کار



روغن زدن حین حیده کاری



حیده کاری

شکل ۶-۱۱

شود. پس از خم شدن لوله، اهرم را بالا برد و لوله را خارج می‌کنیم.

باید توجه داشت که هر دستگاه خم کن، دارای چند نیم قوس (نیم استوانه) باشیارها و قوس هایی مناسب با قطر لوله های مختلف است. معمولاً شعاع انحنای لوله را ده برابر قطر لوله انتخاب می‌کنند. برای خم کردن لوله های با قطر زیاد (ممکن است از ۱۰ اینچ) از خم کن های هیدرولیکی استفاده می شود.

## ۶-۶- خم کردن لوله های فولادی

برای خم کردن لوله های فولادی، ابتدا نیم قوس (نیم استوانه) دستگاه خم کن مناسب با قطر لوله انتخاب و در جای مناسب قرار می گیرد. سپس تکیه گاه لوله، مناسب با قطر لوله، تنظیم می شود. پس از آماده کردن خم کن، لوله مطابق شکل ۶-۱۲ داخل دستگاه قرار می گیرد، یک پای خود را روی پایه دستگاه گذاشته و با دست اهرم خم کن را می گیریم و آن را با نیروی یک نواخته به طرف پایین می کشیم تا لوله به اندازه هی زاویه هی مورد نیاز خم



شکل ۶-۱۲- مراحل مختلف خم کردن لوله فولادی

کمان اره علامت گذاری کرده و آن را به دو قسمت ۱ و ۲ تقسیم کنیم (شکل ۶-۱۳) و لوله را طوری درون خم کن قرار دهیم تا

۸-۶- روش تقریبی اندازه گذاری لوله برای خم کردن: اگر یک لوله های فولادی با طول مشخص را با مداد یا

البته می توان در هر طرف حدود چند سانتی متر اضافه تر منظور کرد که اگر در هنگام خم کردن نقطه علامت زده و جایه جا شود، لوله ضایع نشود.

مثال: اگر بخواهیم یک لوله را مطابق شکل ۱۳-۶ خم کنیم، مطلوب است محاسبه‌ی طول‌های اولیه:

اگر  $50\text{ cm}$  و  $l_1 = 1\%$  و  $30\text{ cm}$  و  $l_2 = 1\%$  و قطر نیم قوس  $20\text{ cm}$

باشد.

حل:

$$R = 10\text{ cm}$$

$$l_1 = 1\% R = 50 \cdot 10 = 50\text{ cm}$$

$$l_2 = 1\% \cdot 50R = 30 \cdot 0.5 = 15\text{ cm}$$

پس به لوله‌ای به طول  $76.75\text{ cm}$  سانتی متر نیاز است. با این روش افت لوله کم و سرعت عمل زیاد می‌شود.

علامت منطبق بر ابتدای نیم قوس قرار گیرد و خم  $90^\circ$  زده شود، در مقایسه‌ی شکل‌های ۱۳-۶-ب و ۱۳-۶-ج چنین خواهیم داشت:

$$l_1 = R$$

$$l_2 = R$$

و

و چون

$$l_2 = \frac{1}{4}(2R)$$


پس

$$l_1 = l_2 = \frac{1}{4}(2R) = l_2 = 0.5\pi R$$

توجه داشته باشید که همواره طول‌های  $l_1$  و  $l_2$  مورد نیاز هستند. پس انتخاب  $l_1$  و  $l_2$  باید با دقت انجام گیرد.

$$l_1 = R$$

$$l_2 = 0.5\pi R$$

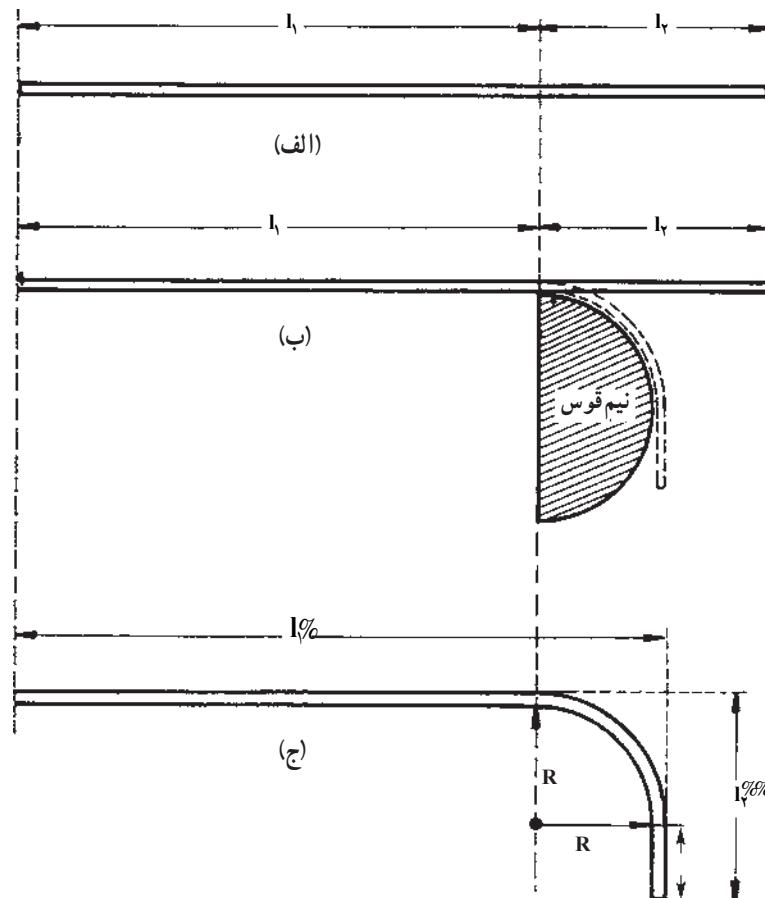

شکل ۱۳-۶

## ۹-۶- بست لوله‌ها

برای انجام لوله‌کشی روکار از بست لوله استفاده می‌شود. بست‌ها در انواع مختلفی نظیر یک تکه فلزی، دو تکه فلزی، ریلی کائوچوبی (مخصوص کابل و لوله‌های P.V.C) و ... ساخته

می‌شوند. برای جلوگیری از جمع شدن آشغال در کناره‌ی دیوار و بالای لوله، بهتر است در لوله‌کشی فولادی از بست‌های دو تکه فلزی استفاده گردد. در شکل ۶-۱۴ چند نمونه بست نشان داده شده است.



شکل ۶-۱۴- چند نمونه بست

## ۱۰-۶- اتصال لوله‌های فولادی

در لوله‌کشی فولادی برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر از بوشن استفاده می‌شود. برای انجام این کار ابتدا بوشن را بر روی یکی از لوله‌ها بسته و آن را محکم می‌کنند، سپس لوله‌ی دیگر را بر روی سر آزاد بوشن بسته و لوله را محکم می‌نمایند.

کار شماره‌ی ۶-۱- لوله‌کشی روکار با لوله‌ی فولادی هدف: یادگیری لوله‌کشی روکار با لوله‌ی فولادی است.

ابزار و لوازم مورد نیاز:

- ۸- دریل هفت‌تیری ضربه‌ای یا معمولی
  - ۹- روغن‌دان
  - ۱۰- حدیده‌ی لوله‌ی فولادی برق
  - ۱۱- برقو
  - ۱۲- سوهان تخت
  - ۱۳- آچار کلااغی
  - ۱۴- خم‌کن لوله‌ی فولادی برق
  - ۱۵- سیم سیار
  - ۱۶- لوله‌ی فولادی نمره‌ی ۱۱
  - ۱۷- وصاله‌های لازم نظیر بوشن، سه راه و جعبه تقسیم
  - ۱۸- بست فلزی دو تکه
  - ۱۹- پیچ مخصوص چوب و رول پلاک
  - ۲۰- تراز
- مراحل اجرای کار:
- ۱- محل و مسیر اجرای لوله‌کشی را با نظر مریبی کارگاه

- ۶- گیره‌ی لوله‌ی صحرایی یا رومیزی
- ۷- کمان اره یا لوله‌بر

- ۵- نوار چسب برق
- ۶- سیم افسان نمره‌ی ۱/۵ به مقدار لازم  
مراحل اجرای کار:
- ۱- طول یک رشته سیم مورد نیاز را از لوله‌کشی انجام شده اندازه‌گیری کنید.
  - ۲- سه رشته سیم به طول مورد نیاز آماده نمایید.
  - ۳- یک سر سیم‌ها را به طول ۶ تا ۸ سانتی‌متر لخت کنید.
  - ۴- تعدادی از رشته‌های سیم‌ها را قطع کنید (برای انجام کار مرحله‌ی ۶).
  - ۵- سر لخت شده سیم‌ها را کنار هم گذاشته چند دور به هم پیچید.
  - ۶- سرآماده شده‌ی سیم‌ها را از داخل سوراخ فنر سیم‌کشی عبور داده، از بین سیم‌ها گذرانده و بر روی آن‌ها پیچید. (می‌توانید یک تکه سیم حدود ۲۰ سانتی‌متر را لخت کرده، از داخل سوراخ فنر سیم‌کشی عبور داده و تا کرده بر روی سر لخت شده‌ی سیم‌ها پیچید.)
  - ۷- برای جلوگیری از بازشدن سیم‌ها روی آن را با نوار چسب بیندید.
  - ۸- سر دیگر فنر را از داخل لوله‌کشی عبور دهید تا از اولین سه راه و یا جعبه تقسیم خارج شود.
  - ۹- یک نفر از هنرجویان فنر را از داخل لوله به سمت بیرون کشیده و هنرجوی دیگر همزمان سیم‌ها را به داخل لوله هدایت نموده، موازنیت نماید عایق سیم‌ها به وسیله‌ی سرلوله زخمی نشود.
  - ۱۰- پس از بازدید مریبی کارگاه و با موافقت او، سیم‌ها را از لوله خارج کرده، لوله‌کشی‌های انجام شده را باز نموده و کلیه‌ی لوازم و ابزارها را تحویل انبار دهید.
- ### خلاصه‌ی مطالب
- اگر مقاومت مکانیکی و استحکام لوله مورد توجه باشد، از لوله‌ی فولادی برق برای انجام لوله‌کشی استفاده می‌شود.
  - لوله‌های فولادی برق در دو نوع سیاه و گالوانیزه تولید می‌شود.
  - لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه در سه استاندارد Pg،
- انتخاب کنید.
- ۲- مسیر اجرای لوله‌کشی را با استفاده از یک لوله‌ی صاف و تراز خط‌کشی نمایید.
- ۳- نقاط لازم برای بست‌زدن را مشخص کنید. (ابتدا کار، بین مسیر در فاصله‌ی حداقل ۱ و حداقل ۲ متر، دو طرف زانوها و انتهای کار)
- ۴- با اندازه‌گیری فاصله‌ی سوراخ‌های بست نقاط مربوطه را سوراخ کاری کنید.
- ۵- قطعات لازم لوله و زانوها را از روی کار اندازه‌گیری نمایید.
- ۶- لوله‌ها را در اندازه‌های لازم برشید و زانوهای مورد نیاز را خم کنید.
- ۷- لوله‌ها را حدیده کنید.
- ۸- قطعه‌ی زیری اولین بست را در محل خود قرارداده، لبه‌ی اولین قسمت لوله را بر روی آن گذاشته و قسمت رویی بست را بر روی آن بیندید.
- ۹- یک عدد بوشن را بر روی لبه‌ی دیگر لوله محکم کنید.
- ۱۰- قطعه‌ی دوم لوله را بر روی بوشن بیندید.
- ۱۱- کار ردیف ۱۰ را تا اتمام لوله‌کشی انجام دهید.
- توضیح:** برای بستن زانوها به لوله در عوض چرخاندن زانو که بر روی دیوار امکان‌پذیر نیست، بوشن مربوط را ابتدا بر روی قسمت قبلی به اندازه‌ی کافی بیندید و بعد از آن بوشن را در جهت بازکردن بچرخانید تا از روی قسمت قبلی به اندازه‌ی لازم باز و در عوض سر دیگر آن بر روی زانو بسته شود.
- ۱۲- پس از بازدید مریبی کارگاه از لوله‌کشی انجام شده و با موافقت او، لوله‌کشی‌های را برای انجام کار سیم‌کشی باقی بگذارید و ابزار و سایر وسایل را تحویل انبار دهید.
- کار شماره‌ی ۶- سیم‌کشی از داخل لوله**
- هدف:** یادگیری سیم‌کشی از داخل لوله ابزار و لوازم مورد نیاز:
- ۱- متر
  - ۲- انبردست
  - ۳- فنر سیم‌کشی با طول مناسب کار
  - ۴- سیم لخت کن

- اینچی و میلی متری ساخته می شوند.
- برای حدیده کردن، باید لوله را طوری به گیره بست که سر آن حدود ۲۰ سانتی متر از گیره فاصله داشته باشد. آن گاه دستگاه حدیده را بر روی لوله سوار کرده، با فشار در جهت طول لوله و چرخاندن حدیده در جهت عقربه های ساعت عمل حدیده کردن را انجام داد.
  - برای خم کردن لوله، ابتدا قطعه‌ی شیاردار مناسب لوله را بر روی خم کن نصب کرده، لوله از محل مورد نظر در داخل گیره‌ی لوله خم کن بسته شده، تکیه گاه داخل دسته‌ی لوله با توجه به قطر لوله تنظیم گردیده و به وسیله‌ی چرخاندن دسته، لوله خم زده می شود.
  - بست لوله‌ها در انواع مختلف فلزی یک تکه و دو تکه و ریلی کائوچوبی ساخته می شود.
  - برای انجام اتصال لوله‌ها به یکدیگر ابتدا یک بوشن را بر روی لوله‌ی مورد نظر محکم کرده سپس لوله‌ی دوم را بر روی بوشن می بندند.
- لوله‌های خرطومی فلزی، به علت قابلیت انعطافی که دارند برای اتصال لوله‌های فولادی به تابلوی برق و نیز جعبه‌ی اتصال برق موتورها به کار بردہ می شوند.
- برای انتخاب لوله‌ی برق باید قطر و تعداد سیم هر مسیر را مشخص کرده و با استفاده از جداول مربوط قطر لوله‌ی مناسب آن مسیر را به دست آورد.
- مهمترین وصاله‌های لوله‌کشی فولادی برق عبارت‌اند از : بوشن، سه راه و چهار راه.
- از جعبه تقسیم‌ها برای ارتباط دادن لوله‌ها به یکدیگر و یا گرفتن انشعاب از سیم‌ها استفاده می کنند.
- جعبه تقسیم‌ها دو نوع‌اند : گرد و چهارگوش.
- بریدن لوله‌های فولادی پس از بستن لوله در داخل گیره به وسیله‌ی کمان اره و یا لوله برانجام می گردد. برای رفع عیب از لوله، باید لبه‌ی داخلی آن را برقو و لبه‌ی خارجی آن را سوهان زد.

## پرسش

- ۱- علت استفاده از لوله‌های فولادی برق چیست؟
- ۲- اندازه‌ی لوله‌های فولادی برق، در استانداردهای مختلف را بنویسید.
- ۳- موارد مصرف لوله‌های خرطومی فلزی را توضیح دهید.
- ۴- قطر لوله‌های فولادی چگونه تعیین می‌شود؟
- ۵- وصاله‌ی لوله‌های فولادی برق را توضیح دهید.
- ۶- فنر سیم‌کشی را توضیح دهید.
- ۷- روش بریدن لوله‌های فولادی برق را بیان نمایید.
- ۸- طریقه‌ی حذیمه کردن لوله‌های فولادی برق را توضیح دهید.
- ۹- روش خم کردن لوله‌های فولادی برق را شرح دهید.
- ۱۰- روش تقریبی اندازه‌گذاری لوله برای خم کردن را بیان نمایید.
- ۱۱- بست لوله‌ها را توضیح دهید.
- ۱۲- روش اتصال لوله‌ها را بیان نمایید.



### تابلوی برق و راهاندازی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱— وسایل و لوازم مربوط به یک تابلوی برق سه‌فاز، شامل کلیدها، فیوزها، رله‌ها، کنتاکتورها، اورلودها، دگمه‌های استارت—استاپ، لامپ‌های سیگنال، آمپرترها، ولت‌مترها، وات‌مترها، کسینوس فی‌متر و کنترل فاز را بیان کند.
- ۲— یک تابلوی سه‌فاز را، با استفاده از کلیه‌ی لوازم مورد نیاز، مطابق نقشه، ساخته و به وسیله‌ی آن چند موتور تک‌فاز و سه‌فاز را راهاندازی کند.

### ۷— ساخت تابلوی برق و راهاندازی چند دستگاه الکتروموتور

مینیاتوری، سلکتور سویچ‌ها، دگمه‌های استارت—استاپ، فیوزها، کنتاکتورها، رله‌ها، اورلودها، تایمرها، آمپرترها، ولت‌مترهای تابلویی، کلید ولت، ولت‌متر تابلویی، کسینوس فی‌متر، لامپ سیگنال، کنترل فاز و ترمینال مورد شناسایی قرار گیرند.


**۱— کلید قطع و وصل مدار قدرت**  
یکی از متداول‌ترین انواع کلید قطع و وصل مدار قدرت، در حال حاضر، کلید ساده‌ی زبانه‌ای قطع و وصل است که در بازار به آن کلید گردان گفته می‌شود.

در شکل ۷-۱ چند نمونه از این کلید، در شکل ۷-۲ اجزای تشکیل دهنده‌ی آن، در شکل ۷-۳ ساختمان داخلی کلید و در شکل ۷-۴ طرز کار آن نشان داده شده است.


منظور از ساخت تابلوی برق در این درس آن است که هنرجو قادر گردد وسایل و لوازم یک تابلوی برق را شناسایی نموده و آن‌ها را مطابق نقشه در اسکلت تابلویی که در اختیار او قرارداده می‌شود نصب کند. (ساخت اسکلت فلزی تابلو به عهده‌ی هنرجو نیست).

در مرحله‌ی بعد هنرجو به منظور یادگیری راهاندازی الکتروموتورهای یک فاز و سه‌فاز، به وسیله‌ی تابلوی ساخته شده چند دستگاه الکتروموتور یک فاز و سه‌فاز را راهاندازی می‌نماید.


با توجه به مطالب ذکر شده لازم است، وسایل و لوازم مربوط به یک تابلوی برق شامل : کلیدهای قطع و وصل مدار قدرت، کلید فیوز، کلید

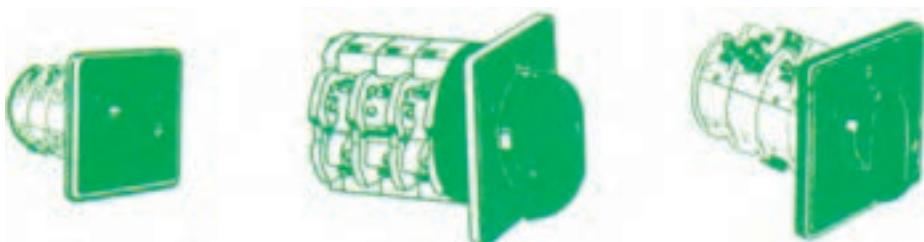

شکل ۷-۱— نمونه‌هایی از کلید زبانه‌ای

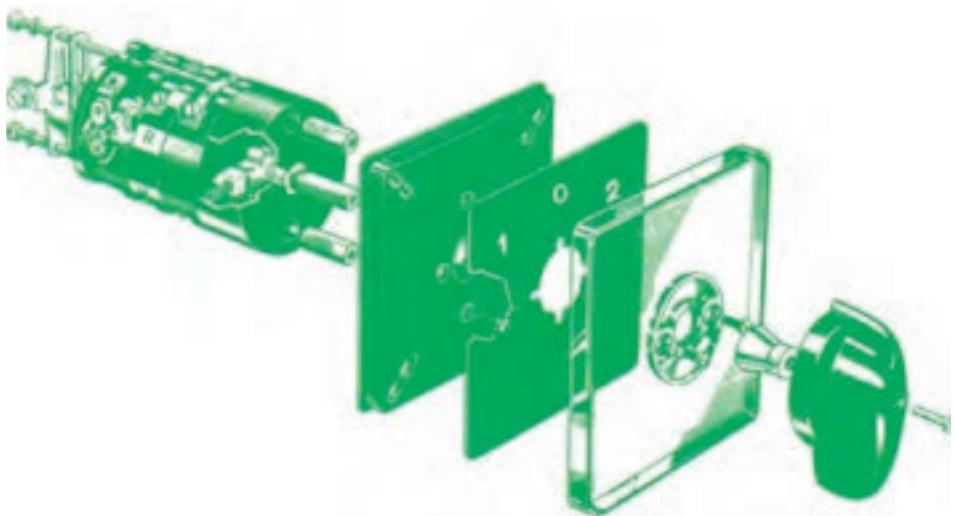


شکل ۲-۷- اجزای تشکیل دهنده یک کلید زبانه‌ای

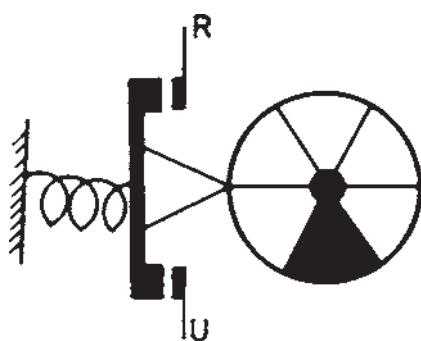

شکل ۲-۷-۴- اصول کار کلید زبانه‌ای

قسمت سیاه شده روی شکل در حقیقت شیار است که در اثر چرخن صفحه، زایده کنتاکت داخل شیار افتاده و باعث اتصال کنتاکت می‌گردد.

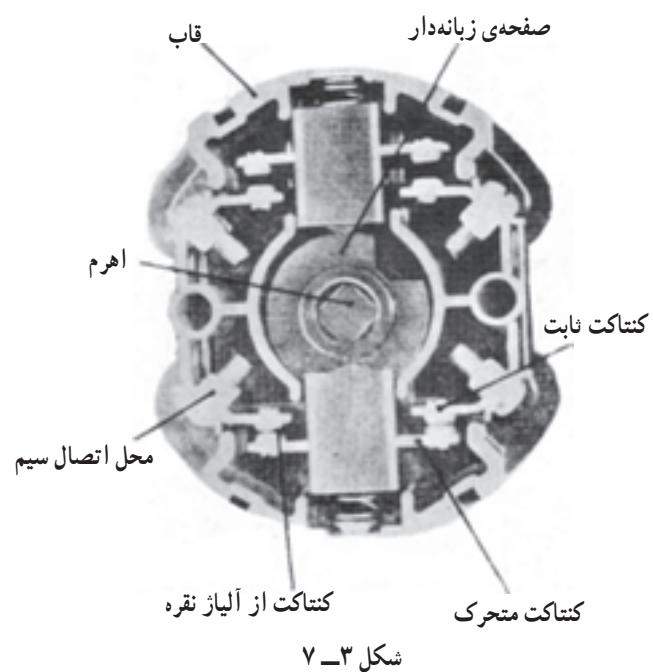


شکل ۲-۳

تعویض فیوز در کلید فیوز بسیار ساده و بی خطر است.

اغلب کلید فیوزها بر روی تابلو نصب می‌شوند و برای دسترسی به آن‌ها نیازی به باز و بسته کردن در تابلو نیست. در شکل ۲-۵ یک نوع کلید فیوز نشان داده شده است.

## ۲- کلید فیوز

کلید فیوز در حقیقت نوعی کلید است که به وسیله‌ی آن فیوزها در مدار قرار می‌گیرند و یا از مدار خارج می‌شوند. از کلید فیوزها معمولاً به عنوان کلید اصلی تابلوی برق و یا کلید مدار قدرت دستگاه‌های بزرگ استفاده می‌شود.

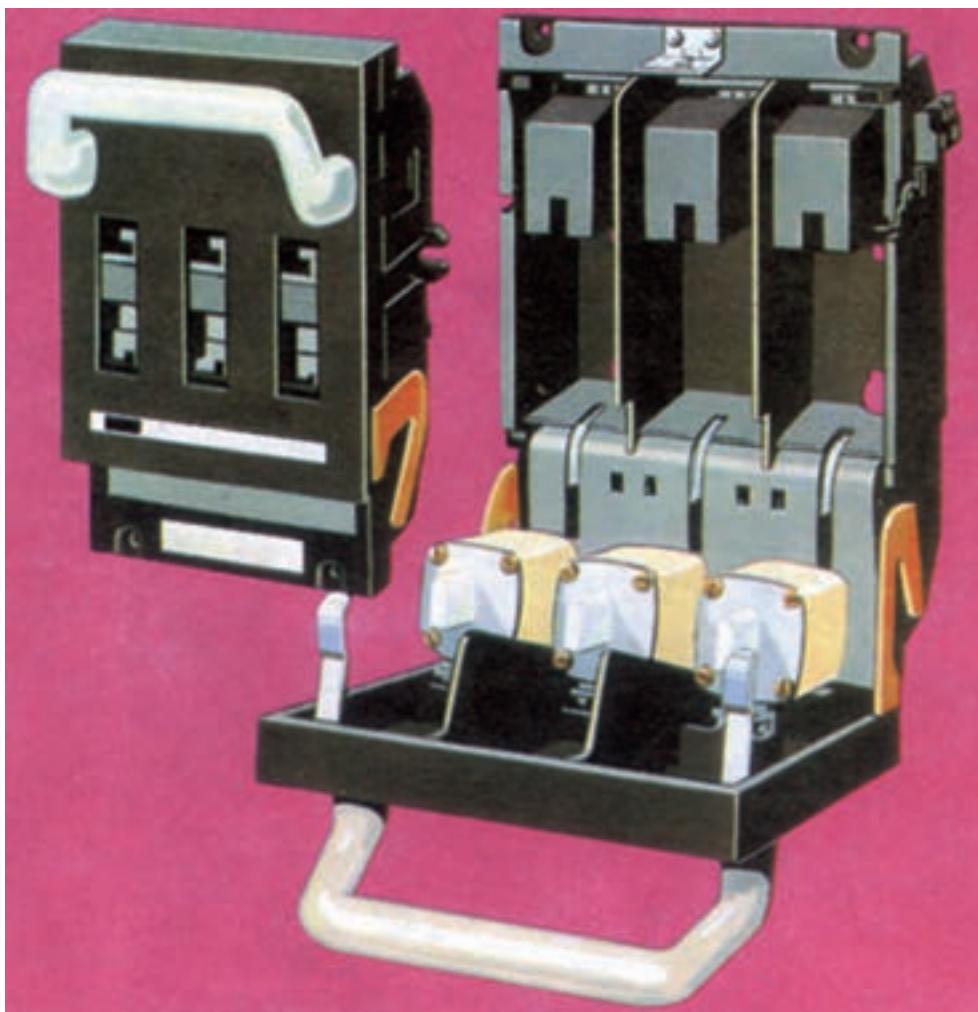

شکل ۷-۵ - نمونه‌ای از کلید فیوز

کرد. کلید چپ‌گرد - راست گرد، کلید ستاره - مثلث و کلید ولت نمونه‌هایی از این کلید هستند. در شکل ۷-۶ چند نوع از این کلید شان داده شده است.

### ۳-۷ - سلکتور سویچ‌ها

سلکتور سویچ‌ها کلیدهایی هستند که می‌توان آن‌ها را در حالت‌های مختلف قرارداد. به عبارت دیگر با چرخاندن محور یک سلکتور سویچ می‌توان حالت مورد نظر را سلکت (انتخاب)



شکل ۷-۶ - چند نمونه سلکتور سویچ




کن tact بسته است که با فشار دادن آن کن tact ها باز شده، مدار مدار بین قطع و رله یا کن tactور از حالت مغناطیس خارج و مدار قدرت مصرف کننده قطع می گردد.

در شکل ۷-۷ چند نمونه دگمه ای استارت - استاپ نشان داده شده است.

#### ۴-۷- دگمه های استارت - استاپ

دگمه های استارت - استاپ نوعی کلید قطع و وصل مدار فرمان هستند که به بین رله ها و کن tactورها فرمان می دهند. شستی استارت دارای دو کن tact باز است و با فشار دادن آن کن tact ها وصل و بین مورد نظر مغناطیس شده و از طریق یک مدار خود نگه دار در حالت مغناطیس باقی می ماند. شستی استاپ دارای دو

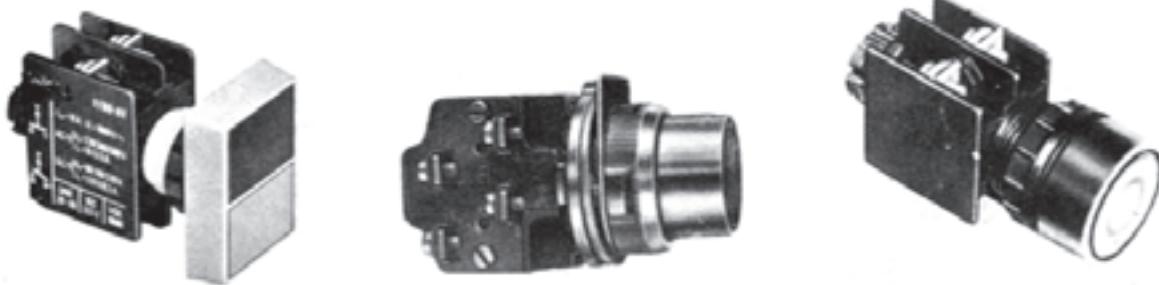


شکل ۷-۷- نمونه هایی از انواع شستی ها



حرکت کن tact های باز کن tactور بسته شده و مدار قدرت مصرف کننده وصل خواهد شد. لازم به ذکر است که هر کن tactور دارای تعدادی کن tact باز و بسته ای کمکی جهت مدار فرمان نیز هست که با مغناطیس شدن بین کن tact های باز کمکی هم بسته و کن tact های بسته کمکی باز می شوند. در شکل ۷-۸ چند نمونه کن tactور و در شکل ۷-۹ اجزای تشکیل دهنده ای دو نوع آن نشان داده شده است.

#### ۵- کن tactورها

کن tactورها کلیدهایی هستند که قطع و وصل آنها به وسیله ای نیروی الکترو مغناطیس صورت می گیرد. هر کن tactور، تشکیل شده است از یک بین که در داخل آن یک هسته ای آهنی ثابت قرار دارد و در برابر آن هسته ای آهنی متوجه کی قرار گرفته است؛ این هسته ای متوجه به وسیله ای نیروی فنر (یا نیروی وزن خود و یا هردو) در فاصله ای از هسته ای ثابت قرار می گیرد. با مغناطیس شدن بین، هسته ای متوجه جذب هسته ای ثابت شده، در اثر این

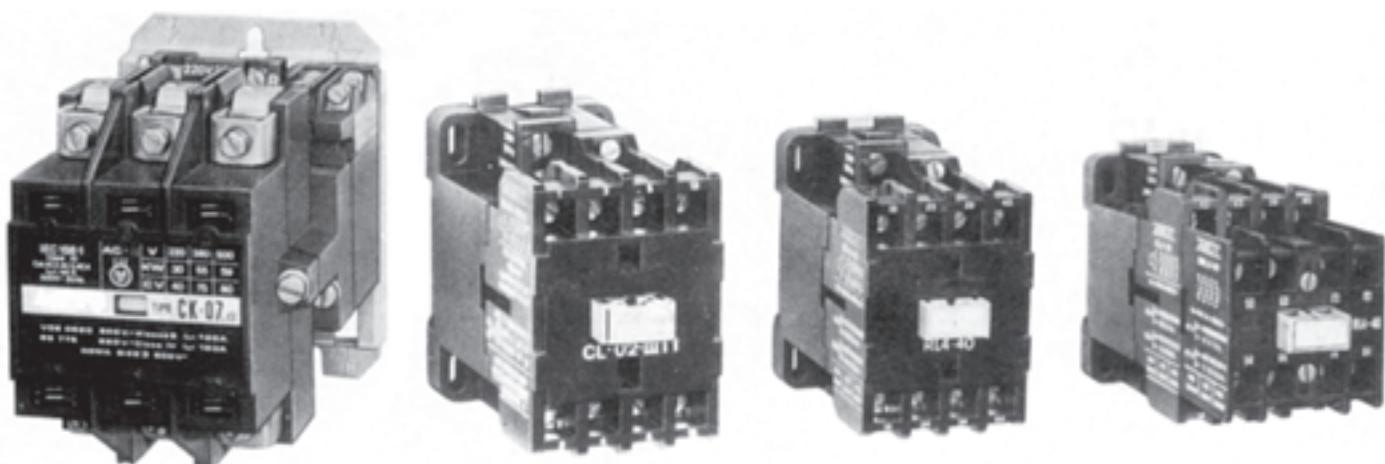

شکل ۷-۸- چند نمونه کن tactور

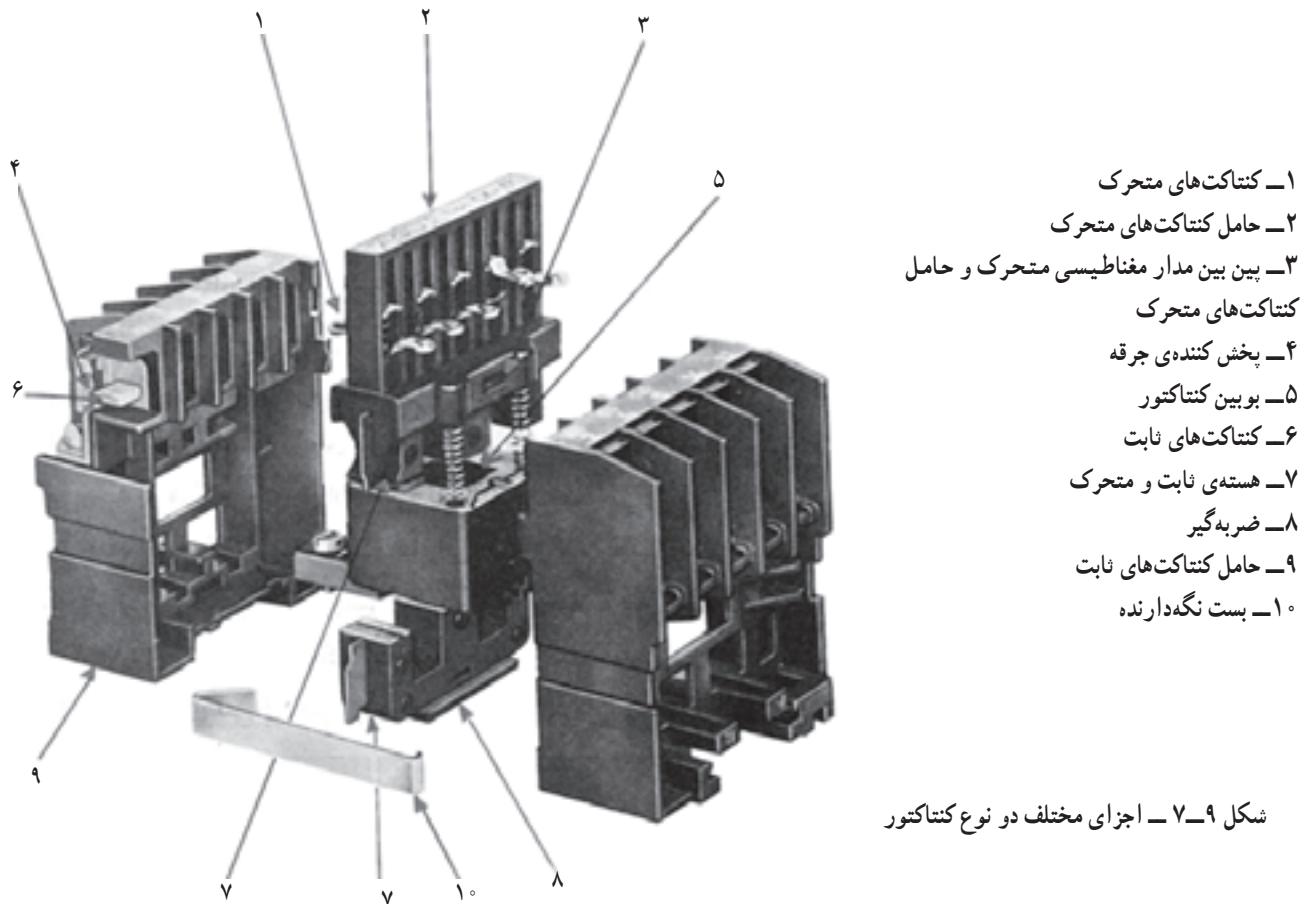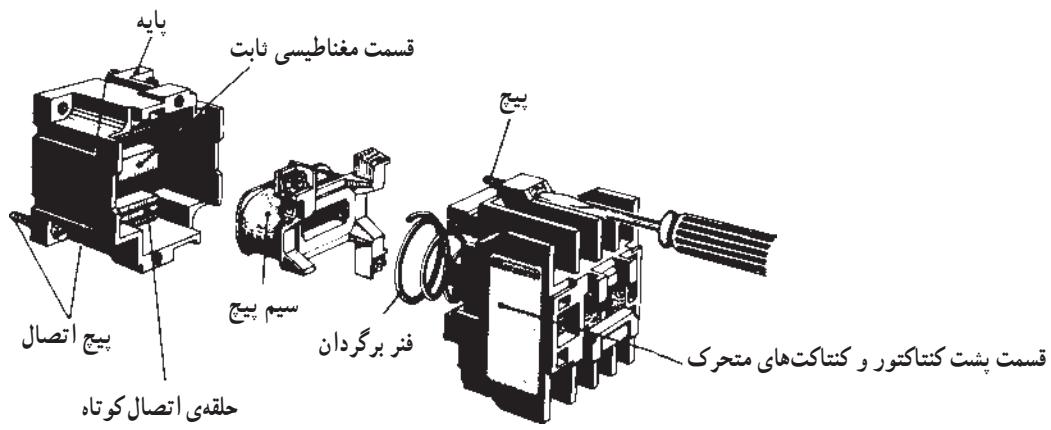





شکل ۷-۹—اجزای مختلف دو نوع کنتاکتور

آن کم است، مانند یخچال و فریزرهای خانگی به صورت رله‌ی جریان و رله‌ی پتانسیل مورد استفاده قرار می‌گیرند. در اکثر رله‌ها اتصالات از نوع فیشی است.

در شکل ۷-۱۰ چند نمونه رله نشان داده شده است.

## ۷-۶\_رله‌ها

رله عبارت است از یک کنتاکتور کوچک با کنتاکت‌هایی طریف که این کنتاکت‌ها قادر به عبور دادن جریانی در حد چند آمپر هستند. رله‌ها اغلب در مدارهای فرمان تابلوهای برق به عنوان رله‌های مدار فرمان، و در مدار قدرت دستگاه‌هایی که آمپر مصرفی

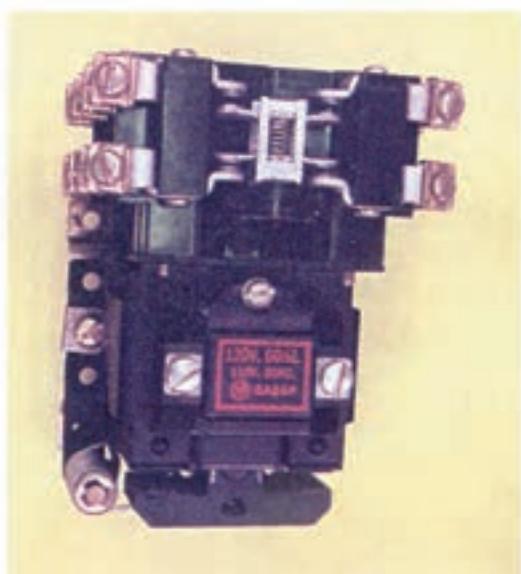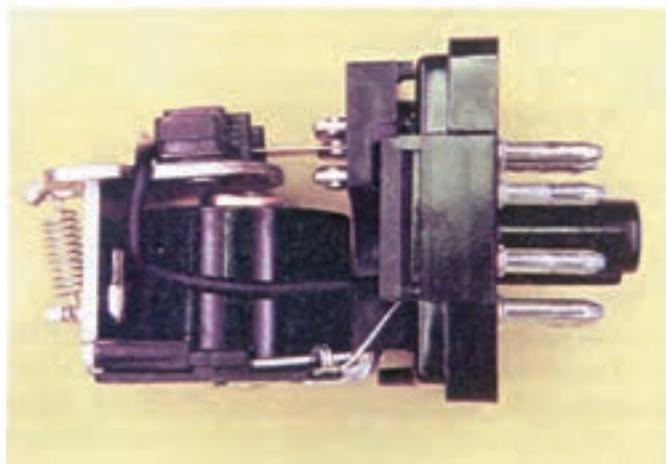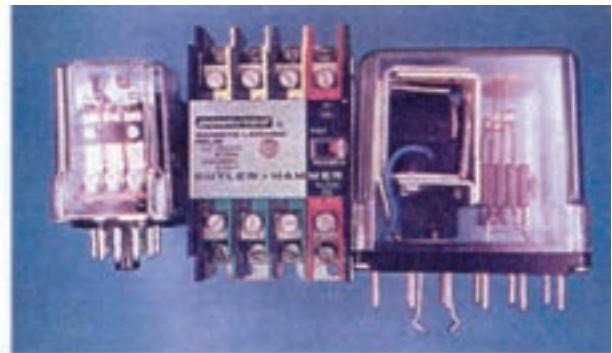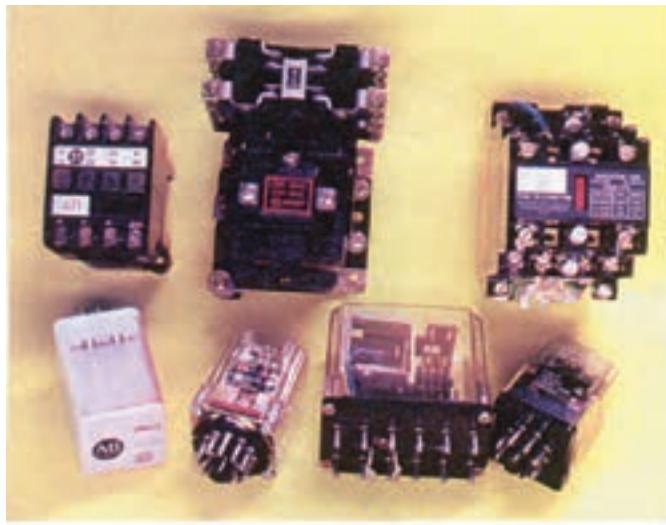


شکل ۷-۱۰ چند نمونه رله‌ی مورد استفاده در صنعت

کنتاکتور در مدار سری با موتور نصب می‌گردد. هرگاه مقدار جریان عبوری از یکی از فازها بیشتر از میزان ستینگ آن شد، کنتاکت معمولاً بسته ۹۵-۹۶ آن که در مدار فرمان بویین کنتاکتور است باز شده، کنتاکتور از حالت مغناطیسی خارج گشته، مدار قدرت موتور قطع می‌گردد. همزمان با بازشدن کنتاکت ۹۶-۹۵ کنتاکت معمولاً باز ۹۸-۹۷ اورلود بسته شده لامپ خبری را روشن می‌کند. از اورلود بی‌متالی در کلید اتوماتیک نیز جهت حفاظت در برابر جریان زیاد استفاده می‌شود. در شکل ۷-۱۱ دو نمونه اورلود حرارتی بی‌متالی و اتصال یک اورلود و کنتاکتور نشان داده شده است.


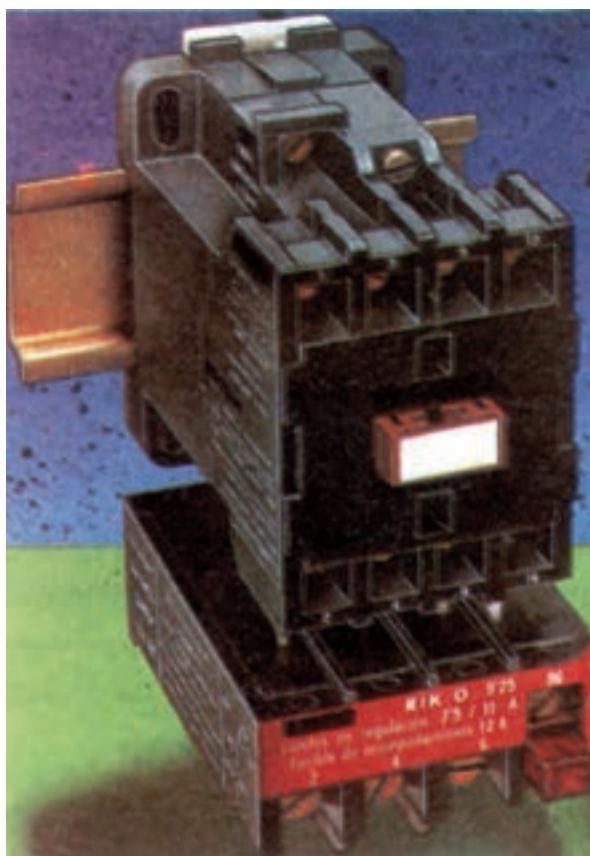
## ۷-۷ اورلودها

اورلود وسیله‌ی حفاظت کننده‌ی موتور در برابر جریان اضافی است و در دو نوع مغناطیسی و حرارتی وجود دارد. نوع مغناطیسی آن بویینی است که در اثر عبور جریان زیاد (بیشتر از حد تنظیم شده بر روی آن) شدت میدان مغناطیسی آن به حد لازم برای انجام عمل مکانیکی قطع مدار رسیده، مدار را قطع می‌کند. از این اورلود در کلیدهای اتوماتیک نیز، جهت حفاظت در برابر خطای اتصال کوتاه، استفاده می‌شود.

نوع حرارتی اورلود، در انواع مختلفی ساخته می‌شود که متداول‌ترین نوع آن بی‌متالی است. این نوع اورلود همراه با



اتصال بی‌متال و کنتاکتور

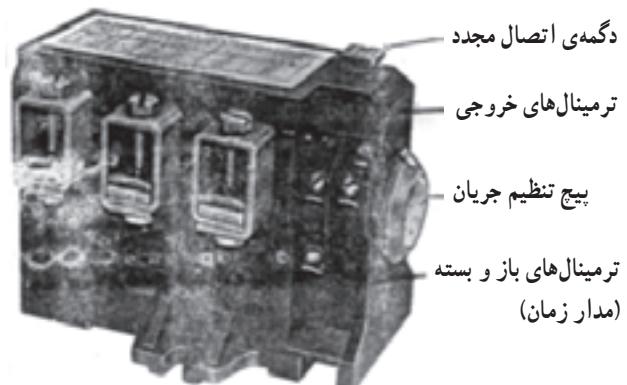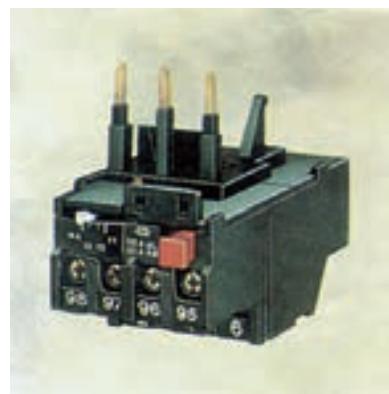

دو نمونه اورلود حرارتی

شکل ۷-۱۱—دو نمونه از اورلود و اتصال یک اورلود به کنتاکتور


واردشدن شوک به شبکه) و تبدیل آن به حالت مثلث پس از گذشت چند ثانیه.

در این درس شما با ساخت تابلوی ستاره مثلث و کاربرد یک نوع تایمر بر روی آن آشنا خواهید شد. کاربرد تایмерها در صنعت تأسیسات حرارتی—برودتی نیز زیاد است، که از آن جمله می‌توان تایmer ذوب برفک یخچال فریزرهای بدون برفک، تایmer مدار فرمان انواع چیلرها (ماشین‌های آب سردکن)، تایmer مدار فرمان پکیج‌های تهویه مطبوع و تایmer ذوب برفک سردخانه‌ها را نام برد. در شکل ۷-۱۲ چهار نمونه تایmer موتوری و یک نمونه تایmer الکترونیکی نشان داده شده است.

## ۷-۸—تایмерها

تایmer وسیله‌ای است برای قطع و یا وصل مدارهایی توسط میکروسویچ‌ها.

تایmerها در انواع مختلف موتوری، الکترونیکی، نیوماتیکی، هیدرولیکی ساخته می‌شوند که طرز کار آن‌ها در درس برق تأسیسات بیان شده است. متداول‌ترین نوع تایmerها، تایmer الکترومکانیکی (موتوری) و تایmer الکترونیکی است. تایmerها در صنعت کاربرد فراوانی دارند، یکی از موارد استفاده از آن‌ها در ساخت تابلوهای ستاره مثلث است، جهت راه‌اندازی اولیه موتورهای بزرگ به صورت ستاره (به منظور جلوگیری از

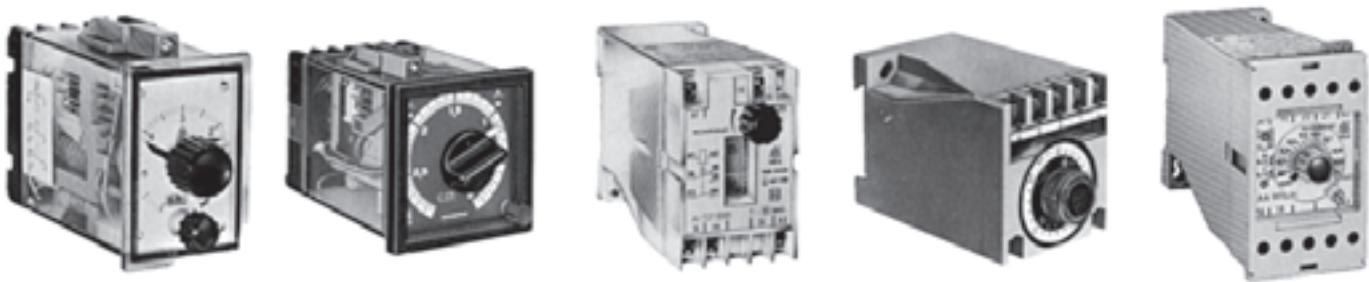


شکل ۷-۱۲- چهار نمونه تایمر موتوری و یک نمونه تایمر الکترونیکی (اول از سمت راست)

اگر ترانس کاهنده  $100/5$  باشد به ازای هر  $100$  آمپر جریان عبوری از شبکه مقدار  $5$  آمپر در سیم پیچ ترانس القا می شود. لازم به ذکر است که درجه بندی صفحه‌ی آمپر بر حسب شدت جریان عبوری از شبکه انجام می‌گردد. در نصب ترانسفورماتور جریان، باید بدنه و یک سرسیم پیچ ثانویه به سیم ارت متصل گردد. در صورتی که بخواهیم آمپر متر را از مدار ثانویه‌ی ترانس جریان باز کنیم، باید ابتدا دو سرسیم پیچی ثانویه را اتصال کوتاه کرده و بعد از آن آمپر متر را باز نماییم. لازم به ذکر است که برای هر فاز باید یک ترانس جریان و یک آمپر متر نصب شود. آمپر متری که دارای ترانس جریان باشد آمپر متر غیر مستقیم نامیده می‌شود. در شکل ۷-۱۳ یک نمونه آمپر متر تابلویی، در شکل ۷-۱۴ چند

### ۷-۹- آمپر مترهای تابلویی

آمپر متر وسیله‌ای است برای نشان دادن شدت جریان مصرفی و به همین جهت است که باید در مدار به صورت سری نصب گردد. در غیر این صورت به علت آن که مقاومت داخلی آن ناچیز است در صورتی که به طور موازی در مدار قرار گیرد، خواهد سوخت. آمپر مترهای تابلویی دارای رنج ثابتی هستند، چنانچه شدت جریان مدار کم باشد از آمپر مترهای مستقیم استفاده می‌شود ولی اگر مقدار شدت جریان زیاد باشد، ترانسفورماتور کاهنده‌ی جریان (معمولًاً  $100/5$ ) در مدار نصب می‌گردد، به این صورت که شمش فاز (به عنوان سیم پیچ اولیه) از داخل سیم پیچ ثانویه عبور داده می‌شود، و سیم پیچ ثانویه در مدار آمپر متر قرار می‌گیرد.

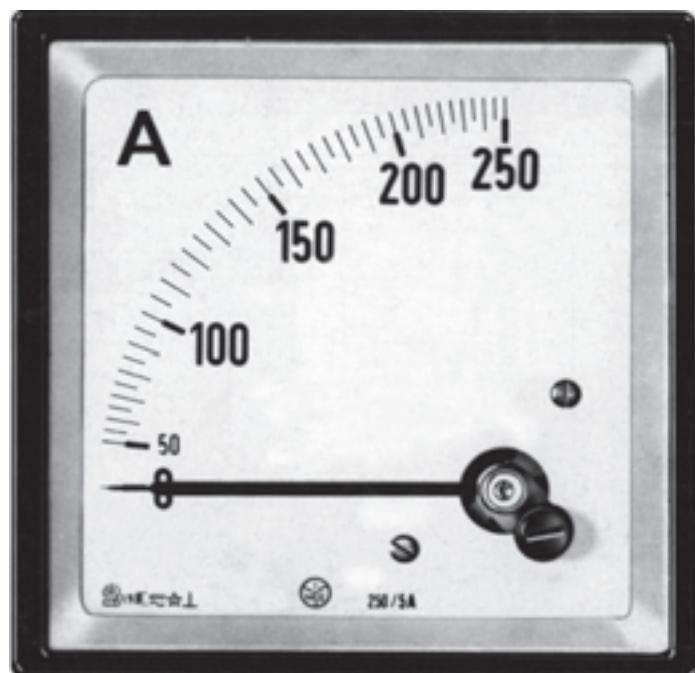


شکل ۷-۱۳- یک نمونه آمپر متر تابلویی




شکل ۷-۱۴- نمونه هایی از ترانسفورماتور جریان ولتاژ بالا

۷-۱۷ طرز اتصال آمپر مترها و ترانسفورماتور های جریان در مدار سه فاز نشان داده شده است.


۷-۱۵ نمونه ترانسفورماتور جریان ولتاژ بالا، در شکل ۷-۱۶ طرز اتصال ترانسفورماتور جریان فشار ضعیف، در شکل ۷-۱۷ طرز اتصال آمپر متر و ترانسفورماتور جریان در مدار یک فاز و در شکل

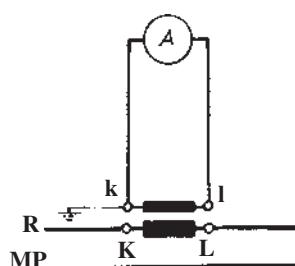

شکل ۷-۱۶- طرز اتصال آمپر متر و ترانسفورماتور جریان در مدار یک فاز

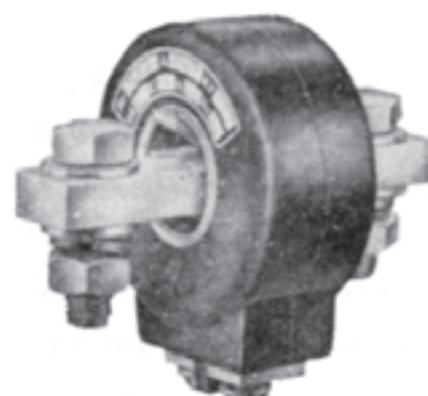

شکل ۷-۱۵- ترانسفورماتور (مبدل) جریان فشار ضعیف

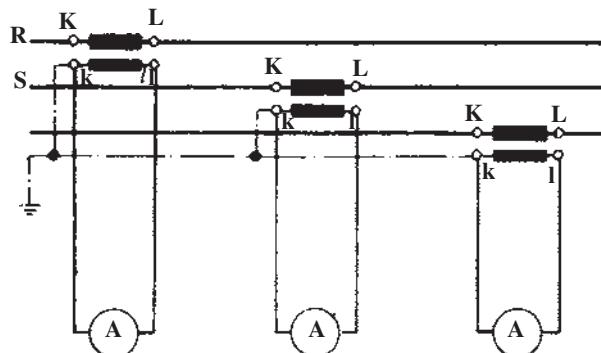

شکل ۷-۱۷- طرز اتصال آمپر مترها و ترانسفورماتور های جریان در مدار سه فاز

### ۷-۱۱- کلید ولت متر

برای خواندن اختلاف پتانسیل بین فازهای مختلف و نیز اختلاف سطح بین هر فاز با سیم صفر باید شش عدد ولت متر بر روی تابلو نصب شود، برای جلوگیری از این کار، فقط یک ولت متر (حداقل ۵۰۰ تا صفر ولت) بر روی تابلو نصب کرده و با استفاده از کلید ولت متر و اتصال سیم های لازم به مدار و قراردادن کلید در حالت های موردنظر، اختلاف پتانسیل مربوطه را روی ولت متر می خوانند.

در شکل ۷-۱۹ کلید ولت متر و مدارهای آن نشان داده شده است.

### ۷-۱۰- ولت مترهای تابلویی

ولت متر وسیله ای است که از آن برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل بین فازهای مختلف و یا اختلاف سطح بین هر فاز با نول استفاده می شود. ولت متر به صورت موازی در مدار قرار می گیرد. در صورتی که تابلوی برق یک فاز باشد، ولت متر با رنج ۲۵۰ تا صفر ولت برای آن مناسب است و اگر تابلو سه فاز باشد باید از ولت متر ۵۰۰ تا صفر ولت استفاده کرد.


در شکل ۷-۱۸ دو نمونه ولت متر تابلویی نشان داده شده است.



شکل ۷-۱۸- دو نمونه ولت متر تابلویی



(ب)

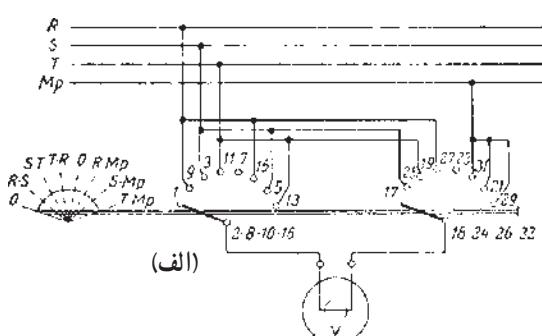


(الف)

شکل ۷-۱۹- الف - مدار داخلی کلید ولت متر، ب - شکل ظاهری کلید ولت متر


کارخانه‌ی سازنده مستقیماً بر حسب توان سه فاز درجه‌بندی می‌گردد. این وات‌مترها با علامت؛ مشخص می‌گردند. برای اندازه‌گیری توان‌های زیاد، یک ترانسفورماتور کاهنده‌ی جریان در مدار نصب می‌گردد و مدار ثانویه‌ی آن به وات‌متر منتقل می‌شود. در این صورت اگر ضرب ترانسفورماتور در درجه‌بندی صفحه‌ی وات‌متر لحاظ نشده باشد باید این ضرب در عددی که بر روی صفحه‌ی درجه‌بندی وات‌متر خوانده می‌شود، ضرب گردد. در شکل ۷-۲۱ دو نمونه وات‌متر تابلویی و در شکل ۷-۲۲ روش‌های اتصال وات‌متر در مدار یک فاز و سه فاز متعادل و نامتعادل نشان داده شده است.

## ۷-۷-۱۲ وات‌متر تابلویی


وات‌متر وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری توان مصرفی. هر وات‌متر دارای یک سیم پیچ جریان و یک سیم پیچ ولتاژ است. سیم پیچ جریان به طور سری و سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی با مصرف کننده در مدار قرار می‌گیرد. در اتصال این سر سیم‌ها باید دقیق کافی به عمل آید، چون در غیر این صورت وات‌متر می‌سوزد. در مدارهای سه فاز در صورتی که توان مصرفی فازهای مختلف با هم برابر باشد، تنها با نصب یک وات‌متر یک فاز، بر روی یکی از فازها و ضرب کردن مقدار توان آن در عدد سه مقدار توان سه فاز را به دست می‌آورند. صفحه‌ی مدرج وات‌مترهای تابلویی که برای مصارف سه فاز متعادل به کار برده می‌شوند توسط

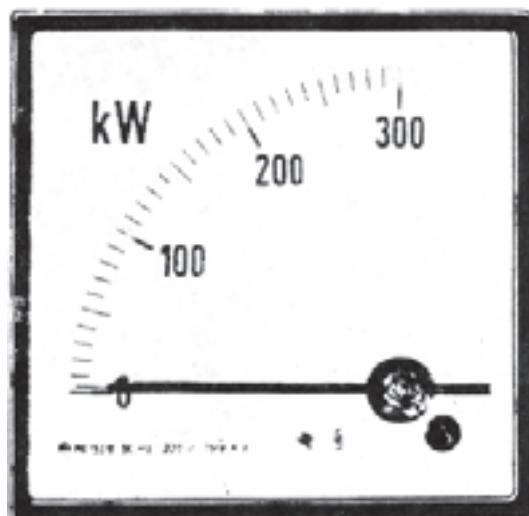


شکل ۷-۲۰ دو نمونه وات‌متر تابلویی

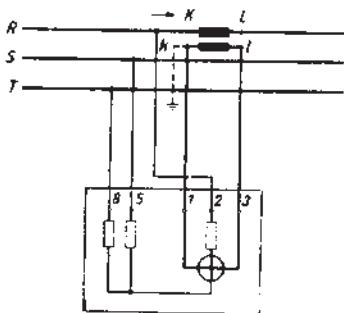


ب - اتصال وات‌متر در سیستم سه‌فاز متعادل

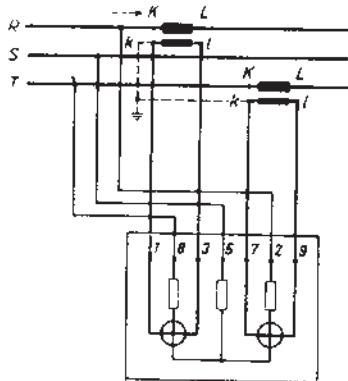

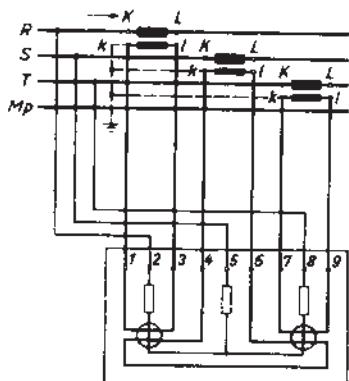
ت - اتصال وات‌متر در سیستم سه‌فاز نامتعادل (آرون)



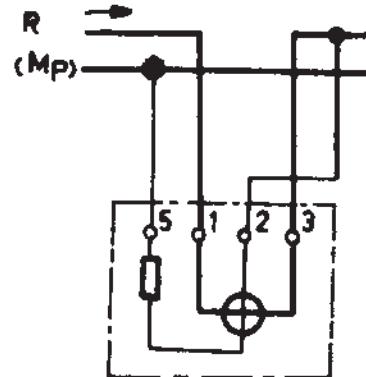ث - اتصال وات‌متر در سیستم سه‌فاز نامتعادل



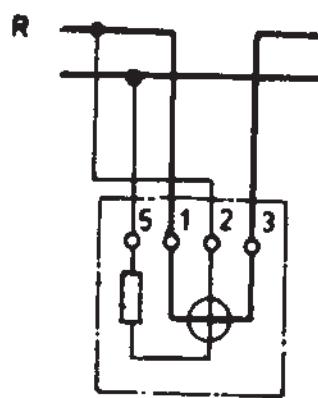الف - اتصال سیم پیچ ولتاژ بعد از سیم پیچ جریان



ب - اتصال سیم پیچ ولتاژ قبل از سیم پیچ جریان

اندازه‌گیری کسینوس این اختلاف فاز. هر کسینوس فی‌متر دارای دو سیم پیچ ثابت و یک سیم پیچ متحرک است و در مدارهای یک فاز و سه فاز به کار برده می‌شود. کسینوس فی‌مترهای معمولی برای ولتاژهای  $11^\circ$ ,  $22^\circ$ ,  $38^\circ$  و  $50^\circ$  ولت و جریان‌های ۱ و ۵ آمپر ساخته می‌شوند. برای ولتاژ و جریان‌های زیادتر باید از



### ۷-۱۳-۷- کسینوس فی‌سنچ

در یک جریان متناوب، دو کمیت جریان و ولتاژ همزمان با هم تغییر نمی‌کنند، بلکه جریان نسبت به ولتاژ عقب افتادگی و یا جلو افتادگی دارد که آن را اختلاف فاز می‌نامند و با حرف ۳ (فی) نشان می‌دهند. کسینوس فی‌متر وسیله‌ای است برای


شکل ۷-۲۱- روش‌های اتصال وات‌متر به مدار

است، به کسینوس ۳ متر و سیله‌ی سنجش ضریب قدرت (توان) نیز گفته می‌شود. در شکل ۷-۲۲ یک کسینوس ۳ متر تابلویی و طریقه‌ی نصب آن در مدارهای یک فاز و سه فاز نشان داده شده است.

ترانس‌های کاهنده‌ی ولتاژ جریان استفاده کرد. باید توجه داشت که کسینوس فی‌متر سه فازی هم فقط کسینوس فی‌فازی را نشان می‌دهد که سیم پیچ ثابتش بر روی آن بسته شده است. چون توان مصرف شده در جریان متناوب مناسب با کسینوس زاویه‌ی ۳

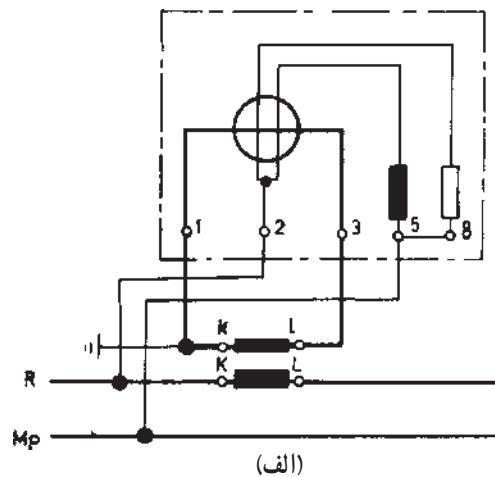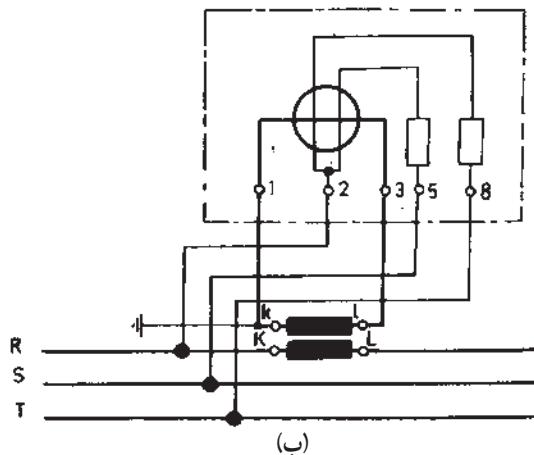

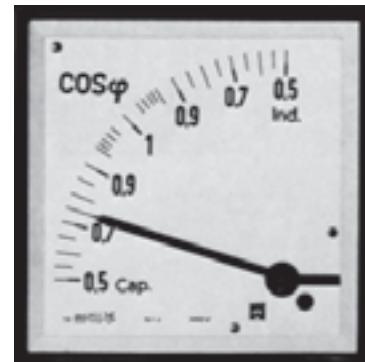شکل ۷-۲۲- کسینوس فی‌متر و طریقه‌ی اتصال آن به مدار



فاز دارای اتصالات MP،  $L_3$ ،  $L_1$ ،  $L_2$ ، یک کنتاکت جهت مدار فرمان، یک کنتاکت خبر (آلام) و چند لامپ سیگنال است. در صورتی که برای برق ورودی اشکالات ذکر شده در زیر انجام گردد، کنترل فاز، مدار فرمان را قطع می‌کند و به وسیله‌ی لامپی اشکال مربوط را نشان می‌دهد.

۱- قطع شدن فاز

۲- تغییر ترتیب فازها

۳- افزایش و یا کاهش ولتاژ بیش از حد مجاز

۴- عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز

۵- شوک‌های ناشی از قطع و وصل برق

در شکل ۷-۲۳ مدارهای یک کنترل فاز برای استفاده از آن برای یک موتور نشان داده شده است.

#### ۷-۱۴- لامپ سیگنال

لامپ سیگنال وسیله‌ای است برای نشان دادن موقعیت فازها از نظر وصل و یا قطع بودن، و نیز روشن و خاموش بودن دستگاه‌ها. پوشش رویه‌ی لامپ‌های سیگنال را معمولاً در رنگ‌های قرمز، سبز و زرد می‌سازند. برای چراغ فازها اغلب از رنگ قرمز استفاده می‌شود همچنین روشن بودن الکتروموتورها (مغناتیس بودن کنتاکتور آن‌ها) را با رنگ سبز و خاموش بودن آن‌ها را با رنگ قرمز مشخص می‌کنند (شکل ۷-۲۷ لامپ‌های مینیاتوری).


#### ۷-۱۵- کنترل فاز

کنترل فاز یک وسیله‌ی حفاظتی الکترونیکی است، که در مدار فرمان تابلوهای برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر کنترل



## ۷-۱۶- ترمینال

ترمینال وسیله‌ی اتصال سیم‌ها و یا کابل‌ها به یکدیگر است. کاربرد ترمینال‌های ریلی بیشتر از انواع دیگر آن است و تقریباً در تمامی تابلوهای برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شکل ۷-۲۴ دو نمونه ترمینال بدون پیچ (گیره‌ای) و طرز جازدن کابل در آن نشان داده شده است. کارکردن با این نوع ترمینال‌ها بسیار آسان است.

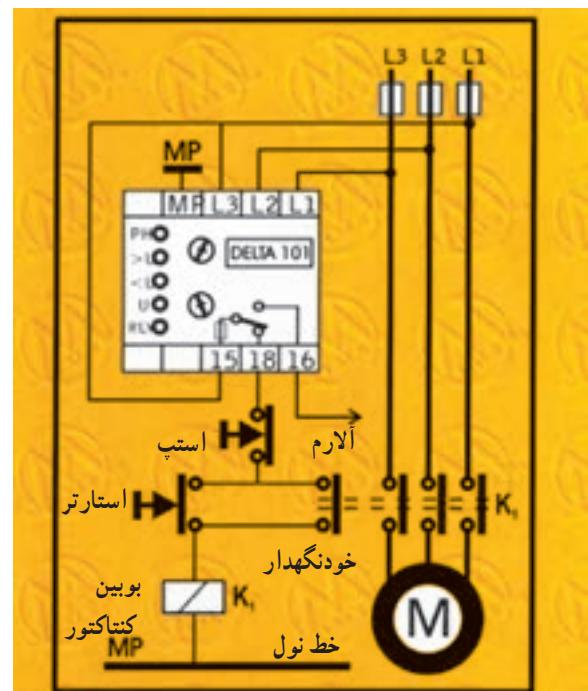

شکل ۷-۲۳- مدارهای یک کنترل فاز

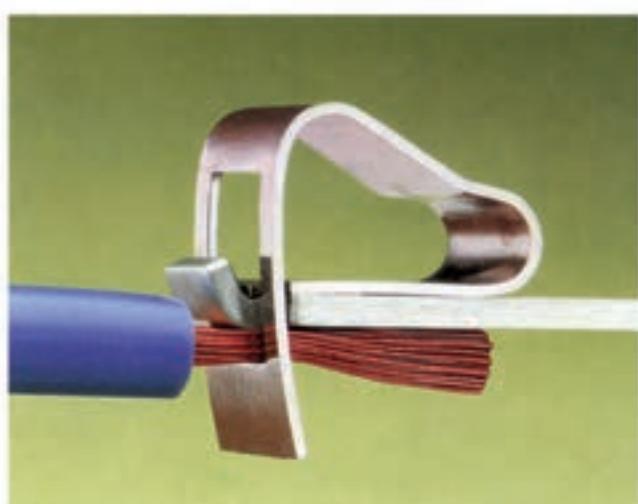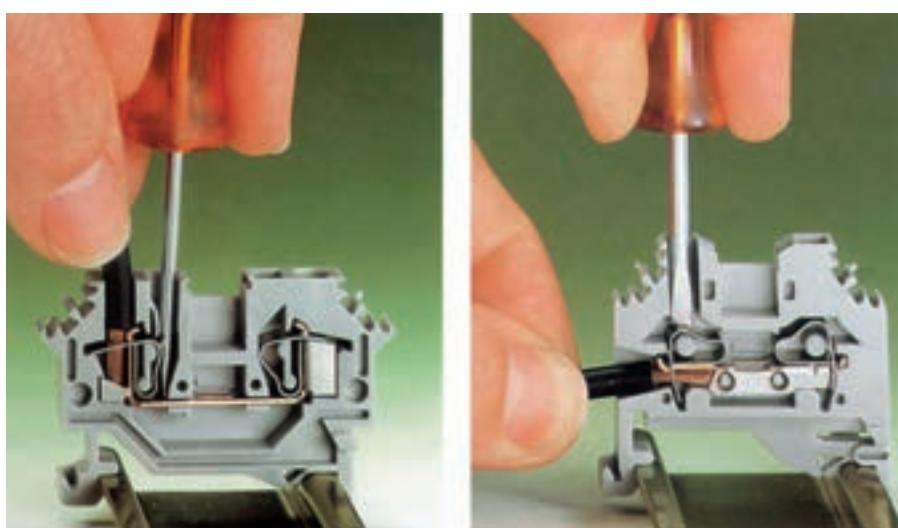


شکل ۷-۲۴- دو نمونه ترمینال گیره‌ای و قسمت داخلی آن

- ابزار لازم:**
- ۱- دریل هفت تیری
  - ۲- متهی آهنی نمره‌ی ۳
  - ۳- متهی الماسه نمره‌ی ۵
  - ۴- انبردست
  - ۵- سیم لخت کن
  - ۶- پیچ گوشتی معمولی و چهارسو
  - ۷- فاز متر
  - ۸- سیم سیار
  - ۹- سوهان گرد
  - ۱۰- دم باریک
  - ۱۱- رول پلاک
  - ۱۲- پیچ چوبی
  - ۱۳- واشر آهنی
  - ۱۴- پیچ خودرو
- چهار عدد**
- چهار عدد**
- سی عدد**
- مراحل اجرای کار:**
- ۱- وسایل اندازه‌گیری شامل آمپر متر، ولت متر، کلید ولت، وات متر و کسینوس فی متر را بر روی تابلو نصب کرده و با استفاده از نقشه‌های داده شده در کتاب، سیم کشی‌های مربوط به آنها را انجام دهید.
  - ۲- کلیدها، فیوزها، کتاکتورها، ریل و ترمینال‌ها را در داخل و دگمه‌های استارت - استاپ و چراغ سیگنال‌ها را بر روی تابلو نصب کنید.
  - ۳- سیم کشی مدارهای قدرت و فرمان را مطابق با نقشه‌ی تابلوی برق ۷-۲۵ انجام دهید.
  - ۴- از مری کارگاه تقاضا کنید تابلوی ساخته شده را بازدید کرده و در صورت وجود اشکال نسبت به برطرف نمودن آنها مطابق نظر مری اقدام کنید.
  - ۵- تابلو را با نظر مری کارگاه در محل مناسبی نصب نمایید.
  - ۶- با حضور مری کارگاه و با نظارت او برق اصلی را وصل و مدارهای تابلو را کنترل کنید.
  - ۷- با موافقت مری کارگاه برق تابلو را قطع کنید ولی تابلو

- کار شماره‌ی ۱-۷- ساخت تابلوی برق سه فاز دیواری**
- هدف:** یادگیری نصب وسایل تابلو و انجام سیم کشی‌های داخلی آن
- ابزار و وسایل مورد نیاز:**
- ۱- اسکلت تابلوی فلزی دیواری  $60 \times 80$  سانتی متر (ساخت اسکلت تابلو به عهده‌ی هنرجویان نیست)
  - ۲- کلیدگردان سه فاز تابلویی  $40$  آمپر یک عدد
  - ۳- کلیدگردان سه فاز تابلویی  $16$  آمپر یک عدد
  - ۴- کلیدگردان یک فاز تابلویی  $10$  آمپر یک عدد
  - ۵- کلید صفر - یک مدار فرمان دو عدد
  - ۶- فیوز با فشنگ موتوری  $\frac{1}{25}$  آمپر سه عدد
  - ۷- فیوز با فشنگ موتوری  $\frac{1}{25}$  آمپر سه عدد
  - ۸- فیوز با فشنگ موتوری  $\frac{6}{25}$  آمپر یک عدد
  - ۹- کنتاکتور برای موتور  $4$  کیلو وات دو عدد (مدل D09 تله مکانیک)
  - ۱۰- فیوز با فشنگ موتوری  $\frac{2}{25}$  آمپر دو عدد
  - ۱۱- اورلود (بی متال)  $10$  آمپر یک عدد
  - ۱۲- اورلود (بی متال)  $4/2/5$  آمپر یک عدد
  - ۱۳- ریل جهت نصب ترمینال‌ها  $30$  سانتی متر ده عدد
  - ۱۴- ترمینال ریلی
  - ۱۵- سیم یک رشته‌ای (خشک) نمره‌ی  $1/5$  سی متر
  - ۱۶- لامپ سیگنال قرمز پنج عدد
  - ۱۷- لامپ سیگنال سبز دو عدد
  - ۱۸- آمپر متر تابلویی  $0$  تا  $50$  آمپر سه عدد
  - ۱۹- ولت متر تابلویی  $0$  تا  $500$  آمپر یک عدد
  - ۲۰- کلید ولت یک عدد
  - ۲۱- وات متر تابلویی  $0$  تا  $50$  وات یک عدد
  - ۲۲- کسینوس فی متر تابلویی یک عدد
  - ۲۳- شمش با مقطع کم و یا سیم لخت نمره‌ی  $10$  یک متر (جهت شینه ارت)

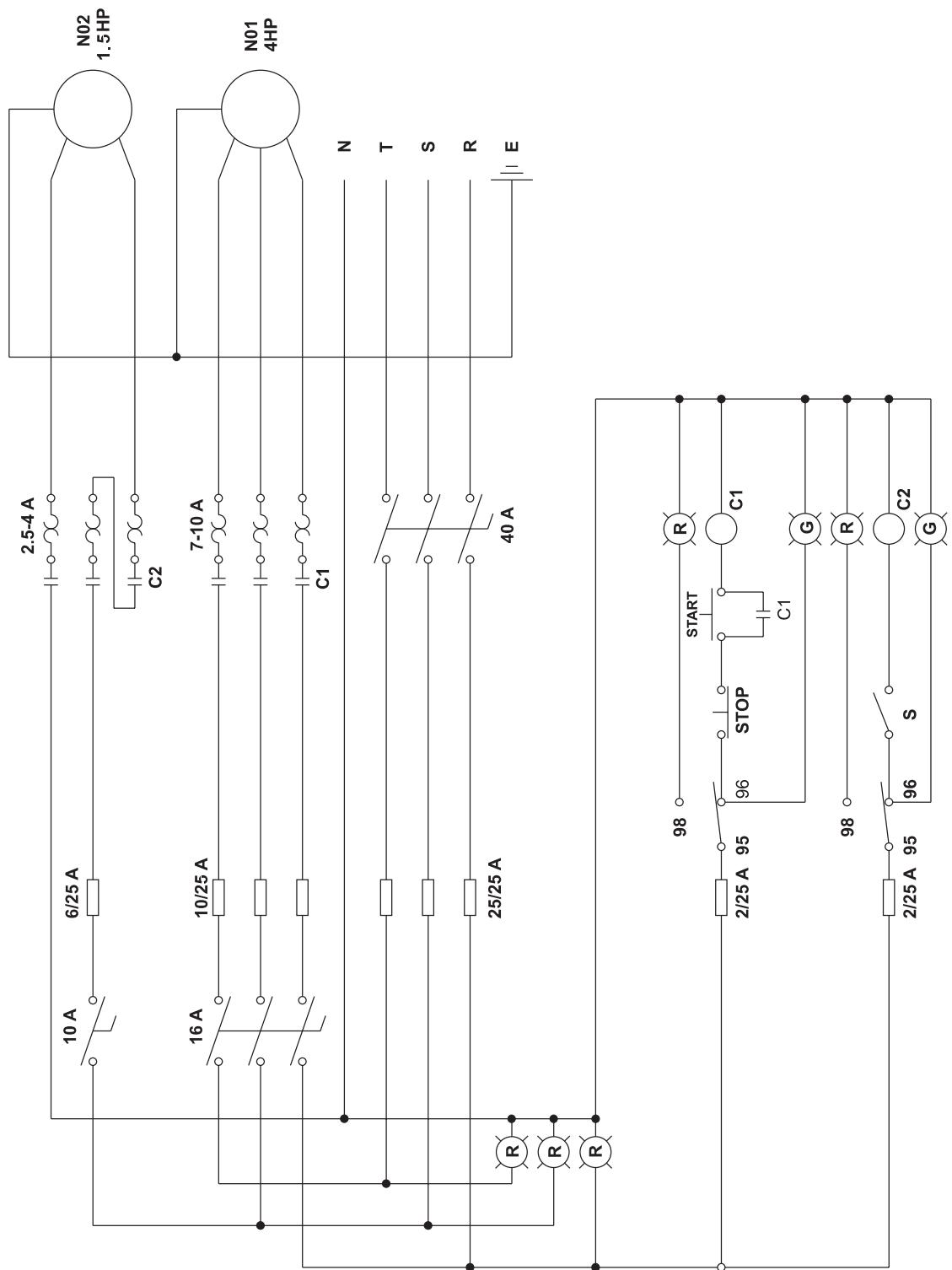۱- عدد زیر کسر مشخص کننده‌ی پایه‌ی فیوز و عدد بالای تعیین کننده‌ی آمپر فشنگ است.



نقشه‌ی ۷-۲۵—مدارهای فرمان و قدرت تابلو برق

- ۹- با قراردادن کلید آوومتر بر روی آمپر مناسب، آمپر مصرفی موتورها را بخوانید.
- ۱۰- اولرلودها را بر روی آمپر مناسب قراردهید.
- ۱۱- با پایین بردن سینک اولرلود از آمپر مصرفی، بی متال باید عمل نموده و موتور را خاموش کند (چراغ سبز کنتاکتور باید خاموش شود و چراغ قرمز روشن گردد).
- ۱۲- دگمه‌ی ریست (Reset) بی متال را فشار داده و بعد از آن دگمه‌ی استارت را بزنید (موتور باید به کار افتد و چراغ قرمز خاموش و چراغ سبز کنتاکتور روشن شود).
- ۱۳- با موافقت مری کارگاه برق اصلی را قطع کرده و این دو موتور را از مدار باز کنید.
- ۱۴- دو موتور دیگر به جای این دو موتور نصب کنید، با این شرط که اگر موتور سه فاز قبلی با اتصال ستاره بوده است، موتور جدید با اتصال مثلث باشد و یا برعکس.
- ۱۵- کلیه‌ی عملیات مربوط به ردیف‌های ۳ و ۴ و نیز ۸ تا ۱۲ را مجدداً برای دو موتور جدید با حضور مری کارگاه انجام دهید.
- ۱۶- با موافقت مری کارگاه، موتورها، کابل‌ها و تابلوی برق را باز کرده و تمام وسایل و ابزار خود را تحويل ابزار دهید.

### خلاصه‌ی مطالب

- کلید وسیله‌ای است برای قطع، وصل، یا تغییر حالت مدار.
- کلیدهای دستی، آن دسته از کلیدها هستند که نیروی مکانیکی لازم برای قطع و وصل آنها با دست اعمال می‌گردد.
- کلید ساده‌ی زبانه‌ای قطع و وصل که در بازار به آن کلیدگردان گفته می‌شود، در حال حاضر متداول‌ترین نوع کلید قطع و وصل است.
- کلید فیوز نوعی کلید است که به وسیله‌ی آن فیوزها در مدار قرار می‌گیرند و یا از مدار خارج می‌شوند. تعویض فیوزها در کلید فیوز کاری ساده و بی‌خطر است.
- کلید مینیاتوری نوعی کلید اتوماتیک است که هم در حالت اضافه جریان و هم در حالت اتصال کوتاه مدار را قطع می‌کند. این کلید در دو نوع L جهت روشنایی و M به عنوان

- را برای کار شماره‌ی ۲ همچنان نصب شده باقی بگذارید.
- ۸- کلیه ابزار و وسایل را تحويل ابزار دهید.
- کار شماره‌ی ۲-۷-راه‌اندازی الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز**
- هدف: یادگیری راه‌اندازی موتورها ابزار و وسایل مورد نیاز:
- ۱- انبردست
  - ۲- فازمتر
  - ۳- سیم‌لخت کن
  - ۴- پیچ‌گوشتی معمولی و چهارسو
  - ۵- آوومتر انبری
  - ۶- کابل ۳×۱/۵ جهت موتور یک فاز
  - ۷- کابل ۴×۱/۵ جهت موتور سه فاز
  - ۸- چاقوی مخصوص روپوش برداری کابل
  - ۹- موتور یک فاز نصب شده بر روی شاسی
  - ۱۰- موتور سه فاز نصب شده بر روی شاسی (یک دستگاه با اتصال ستاره و یک دستگاه با اتصال مثلث)
- مراحل اجرای کار:**
- ۱- موتورها را با نظر مری کارگاه در محل مناسبی قراردهید.
  - ۲- از محل نصب تابلوی برق تا محل نصب موتورها، کابل‌کشی کنید.
  - ۳- سرسیم‌های کابل‌ها را به اتصالات مربوط در داخل جعبه‌ی برق موتورها، با نظارت مری کارگاه وصل نمایید.
  - ۴- سرسیم ارت کابل‌ها را در محل مربوط بر روی موتورها وصل کنید.
  - ۵- سرسیم‌های کابل‌ها را در داخل تابلوی برق بر روی ترمینال‌های مربوط بیندید.
  - ۶- سرسیم ارت کابل‌ها را در داخل تابلو به سیم ارت وصل کنید.
  - ۷- سیم ارت تابلو را به سیستم ارت کارگاه متصل نمایید.
  - ۸- با حضور مری کارگاه و نظارت او برق اصلی را وصل کرده، موتورها را راه‌اندازی کنید. (چراغ‌های سبز کنتاکتورها باید روشن شوند).

اتوماتیک نیز جهت حفاظت در برابر جریان زیاد استفاده می‌شود.

– تایمر وسیله‌ای است برای قطع و یا وصل مدارهایی توسط میکروسویچ‌ها. متداول‌ترین نوع تایمرها، تایمر الکترومکانیکی (موتوری) و تایمر الکترونیکی هستند. موارد کاربرد تایمر در صنعت تأسیسات حرارتی و برودتی، عبارت است از استفاده از آن جهت ذوب برفک یخچال‌ها، فریزرها و اواپراتور سردخانه‌ها؛ همچنین استفاده در مدار فرمان چیلرها و پکیج‌ها. یکی از موارد کاربرد تایمر در صنعت برق استفاده از آن جهت ساخت تابلوهای ستاره – مثلث است.

– آمپر متر تابلویی که بر روی تابلو نصب می‌شود، وسیله‌ای است برای نشان دادن آمپر مصرفی و به صورت سری در مدار مصرف کننده‌ها قرار می‌گیرد. آمپر متر به دو صورت، یکی مستقیم برای جریان‌های کم و دیگری غیرمستقیم با استفاده از ترانسفورماتور کاهنده‌ی جریان، برای جریان‌های زیاد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نصب ترانسفورماتور جریان، باید بدنه و یک سریم پیچ ثانویه را به سیم ارت متصل کرد. در موقع باز کردن آمپر متر از مدار ثانویه‌ی ترانسفورماتور، باید ابتدا دو سریم پیچ مدار ثانویه‌ی ترانسفورماتور اتصال کوتاه شود.

– ولت متر تابلویی وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل، و به صورت موازی در مدار قرار گرفته و بر روی تابلو نصب می‌گردد. حدود درجه‌بندی ولت متر برای مدارهای سه فاز ۵۰ تا صفر ولت و برای مدارهای یک فاز ۲۵ تا صفر ولت است.

– برای خواندن اختلاف پتانسیل بین فازهای مختلف و نیز اختلاف سطح بین هر فاز با سیم صفر، باید شش عدد ولت متر بر روی تابلو نصب گردد، برای جلوگیری از این کار، یک ولت متر ۵۰ تا صفر ولت با یک کلید ولت متر بر روی تابلو نصب می‌شود.

– وات متر تابلویی که بر روی تابلو نصب می‌شود وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری توان مصرفی. هر وات متر دارای یک سیم پیچ جریان و یک سیم پیچ ولتاژ است. سیم پیچ جریان به طور سری و سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی با مصرف کننده در مدار قرار می‌گیرد. در مدارهای سه فازی که توان مصرفی فازهای مختلف با هم برابرند، یک وات متر یک فاز بر روی یکی از فازها

کلید موتوری به صورت تکی، دوتایی، سه‌تایی و چهارتایی ساخته می‌شود.

– سلکتور سویچ‌ها کلیدهایی هستند با حالت‌های مختلف، که با چرخاندن محور آن می‌توان حالت موردنظر را سلکت نمود. کلید چپ‌گرد – راست‌گرد، کلید ستاره – مثلث نمونه‌هایی از این کلید هستند.

– دگمه‌های استارت – استاپ یک نوع کلید قطع و وصل مدار فرمان هستند که به بویین رله‌ها و کنتاکتورها فرمان می‌دهند. دگمه‌ی استارت دارای دو کن tact باز و شستی استاپ دارای دو کن tact بسته است.

– فیوزها یک نوع وسیله‌ی حفاظتی هستند که در مدار به طور سری با مصرف کننده قرار می‌گیرند و سیم‌ها، کابل‌ها و مصرف کننده را از خطرات ناشی از اتصال کوتاه حفظ می‌کنند. فیوزها در دو نوع، تندکار برای مصارف روشنایی و کندکار برای مصارف صنعتی و موتورها، ساخته می‌شوند. فیوز از سه قسمت اصلی پایه، کلاهک و فشنگ تشکیل شده است. آمپر نامی هر فشنگ به وسیله‌ی یک پولک رنگی در ته آن مشخص می‌شود.

– کن tact کورها، کلیدهایی هستند که قطع و وصل آن‌ها به وسیله‌ی نیروی الکترومغناطیسی صورت می‌گیرد. هر کن tact کور تشکیل شده است از یک بویین با یک هسته‌ی آهنی ثابت در داخل آن، یک هسته‌ی آهنی متحرک در مقابل هسته‌ی آهنی ثابت، و تعدادی کن tact باز مدار قدرت، و نیز تعدادی کن tact باز و بسته‌ی مدار فرمان.

– رله عبارت است از یک کن tact کور کوچک با کن tact های ظریف که کن tact ها قادر به عبور دادن جریانی در حد چند آمپر هستند. مانند رله‌های مدار فرمان، رله‌ی جریان و رله‌ی پتانسیل یخچال و فریزرهای خانگی.

– اولولد وسیله‌ی حفاظت کننده‌ی موtor در برابر جریان اضافی است و در دو نوع حرارتی و مغناطیسی ساخته می‌شود. نوع مغناطیسی آن در کلیدهای اتماتیک جهت حفاظت در برابر خطای اتصال کوتاه به کار برده می‌شود. رایج‌ترین نوع حرارتی آن نوع بی‌متالی است که همراه با کن tact در مدار سری با موtorها نصب می‌گردد. از نوع بی‌متالی اولولد حرارتی در کلیدهای


- دستگاه‌ها.
- کنترل فاز یک وسیله‌ی حفاظتی الکترونیکی است که در مدار فرمان نصب می‌شود و در صورت بروز اشکالات ذکر شده در زیر مدار فرمان را قطع می‌کند.
- ۱- قطع شدن فاز
  - ۲- تغییر ترتیب فازها
  - ۳- افزایش و یا کاهش ولتاژ بیش از حد معین
  - ۴- عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز
  - ۵- شوک‌های ناشی از قطع و وصل برق
- ترمینال وسیله‌ی اتصال سیم‌ها و یا کابل‌ها به یکدیگر است. ترمینال‌های ریلی بیشترین کاربرد را دارند و تقریباً در تمامی تابلوهای برق از آن‌ها استفاده می‌شود.

نصب شده و مقدار توان اندازه‌گیری شده توسط آن ضرب در عدد ۳ می‌شود. برای اندازه‌گیری توان‌های زیاد، یک ترانسفورماتور کاهنده‌ی جریان در مدار نصب می‌شود و مدار ثانویه‌ی آن به وات‌متر منتقل می‌گردد.


- کسینوس فی‌متر وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری کسینوس اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدارهای متناوب. هر کسینوس فی‌متر دارای دو سیم پیچ ثابت و یک سیم پیچ متحرک است و در مدارهای یک فاز و سه فاز به کاربرده می‌شود. در مدارهای سه فاز، کسینوس فی‌فازی که سیم‌پیچ، ثابت دستگاه بر روی آن بسته شده‌اند اندازه‌گیری می‌شود. به کسینوس فی‌متر، اندازه‌گیر ضریب قدرت نیز گفته می‌شود.
- لامپ سیگنال وسیله‌ای است برای مشخص نمودن موقعیت فازها از نظر قطع و وصل یا روشن و خاموش بودن
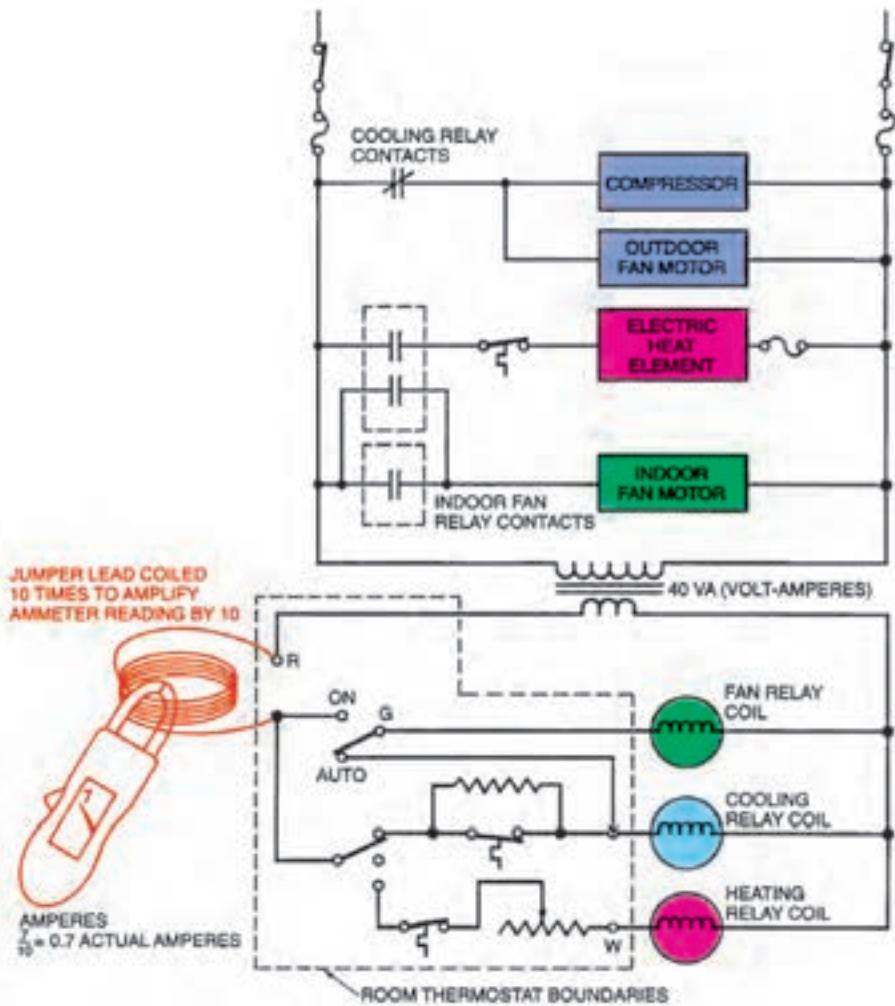
## پرسش

- ۱- کلید را شرح دهید.
- ۲- کلید دستی را تعریف کنید.
- ۳- انواع کلیدهای دستی را نام ببرید.
- ۴- متداول‌ترین نوع کلید قطع و وصل کدام نوع است؟
- ۵- کلید فیوز را شرح دهید.
- ۶- سلکتور سویچ را توضیح دهید.
- ۷- دگمه‌های استارت - استاپ را شرح دهید.
- ۸- کنتاکتور را توضیح دهید.
- ۹- قسمت‌های مختلف یک کنتاکتور را نام ببرید.
- ۱۰- رله را شرح دهید.
- ۱۱- اورلودها را شرح دهید.
- ۱۲- کار تایمرها را توضیح دهید.
- ۱۳- چند نمونه تایмер را نام ببرید.
- ۱۴- آمپر متر تابلویی را شرح دهید.
- ۱۵- طرز اتصال آمپر متر و ترانسفورماتور جریان در مدار یک فاز را رسم کنید.
- ۱۶- طرز اتصال آمپر متر و ترانسفورماتورهای جریان در مدار سه فاز را رسم نمایید.
- ۱۷- ولت متر تابلویی را شرح دهید.
- ۱۸- کلید ولت را توضیح دهید.
- ۱۹- وات متر تابلویی را شرح دهید.
- ۲۰- طریقه‌ی اتصال سر سیم‌های وات متر در مدار یک فاز را رسم کنید.
- ۲۱- طریقه‌ی اتصال سر سیم‌های وات متر در مدار سه فاز متعادل را رسم نمایید.
- ۲۲- کسینوس فی متر را شرح دهید.
- ۲۳- طریقه‌ی اتصال سر سیم‌های کسینوس فی متر در مدار یک فاز را رسم کنید.
- ۲۴- طریقه‌ی اتصال سر سیم‌های کسینوس فی متر در مدار سه فاز را رسم کنید.
- ۲۵- لامپ سیگنال را توضیح دهید.
- ۲۶- کنترل فاز را شرح دهید.
- ۲۷- ترمینال را توضیح دهید.



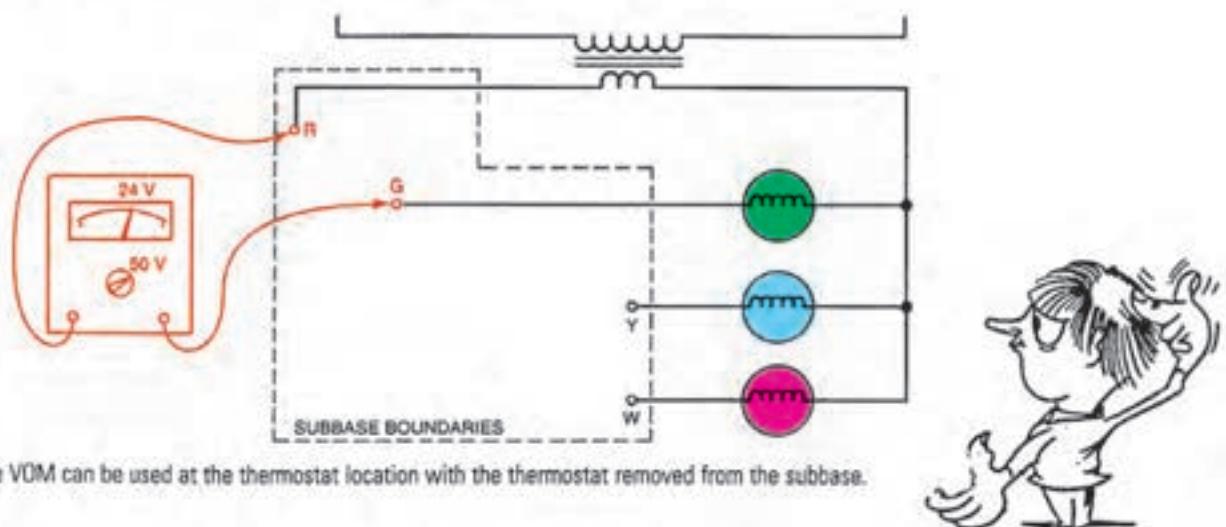Clamp-on ammeter to measure current draw in the 24-V control circuit.



The VOM can be used at the thermostat location with the thermostat removed from the subbase.

## فصل هشتم

### عیب‌یابی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- عیوب برقی مربوط به الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز را تشخیص دهد.
- ۲- مدارهای ساده‌ی الکتریکی را عیب‌یابی کند.

### ۸- عیب‌یابی

- ۴- شروع به کار نکردن موتور در لحظه‌ی راه‌اندازی ؛
- ۵- سوختن یکی از فیوزهای مدار قدرت، در ضمن کارکردن موتور سه فاز ؛
- ۶- ضعیف شدن خازن در موتورهای یک فاز ؛

البته اگر بی‌متال حرارتی در مدار مصرف کننده نصب شده باشد و علاوه بر آن آمپر تنظیمی بر روی بی‌متال هم صحیح باشد، در بسیاری از موارد از سوختن موتورها جلوگیری خواهد شد، ولی متاسفانه بسیار دیده شده است که بی‌متال بر روی عدد صحیح تنظیم شده است.

- ۱-۸- روش تشخیص سوختن موتور (اتصال بدنه)؛ موتوری که عایق و سیم‌های آن سوخته باشد معمولاً عایق داخل شیار سیم‌پیچی آن نیز می‌سوزد و سیم‌پیچی به بدنه‌ی موتور ارتباط پیدا می‌کند. این ارتباط را اتصال بدنه می‌نامند. موتوری که در آن اتصال بدنه ایجاد شده، سوخته است، برای تشخیص اتصال بدنه معمولاً به روش‌های زیر عمل می‌شود :
- ۱- استفاده از اهم‌متر: این طریقه بسیار ساده و بی‌خطر است، در این روش سیم‌های رابط در محل اندازه‌گیر مقاومت و سلکتور سوچ سیم‌های نیز بر روی حالت اندازه‌گیری مقاومت قرار داده می‌شود. بعد از آن سر برکی از سیم‌های رابط به بدنه‌ی<sup>۱</sup>


منظور از عیب‌یابی، تشخیص عیوب برقی الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز، و نیز یافتن اشکالات مدارهای ساده‌ی الکتریکی است.

- ۱-۸- عیب‌یابی برقی الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز یکی از عیوب برقی که در الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز به وجود می‌آید سوختن آن‌ها است. سوختن الکتروموتورها در اثر داغشدن بیش از حد سیم‌پیچی و ذوب شدن لاق (عایق) سیم‌های آن است، که خود، در اکثر موارد به اتصال بدنه، اتصال کوتاه و یا هر دو تبدیل شده و سوختن فیوزهای مدار قدرت را نیز باعث می‌شود. ذوب شدن عایق سیم‌ها و در نتیجه سوختن الکتروموتورها، به علت تبدیل شدن انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی در سیم‌پیچی است که خود علل مختلفی دارد، از جمله :
  - ۱- غلط بستن سر سیم‌های در داخل جعبه‌ی اتصال برق موتورها (ستاره، بستن سر سیم‌های موتور مثلث و یا برعکس، مثلث بستن سر سیم‌های موتور ستاره)؛
  - ۲- واردشدن کار مکانیکی بیش از توان موتور بر روی محور آن؛
  - ۳- ایستادن موتور در حال کار بدون قطع شدن برق؛

۱- سر سیم اهم‌متر را به بدنه‌ی موتور در داخل جعبه‌ی اتصال برق که بدون رنگ است بزنید.

در شکل ۱-۸ استفاده از اهم متر برای تشخیص اتصال بدنی موتور نشان داده شده است.

موتور و سر سیم دیگر به اتصالات داخل جعبه‌ی برق موتور زده می‌شود، اگر عقربه‌ی اهم متر حرکت نمود، موتور اتصال بدنی دارد و سوخته است.

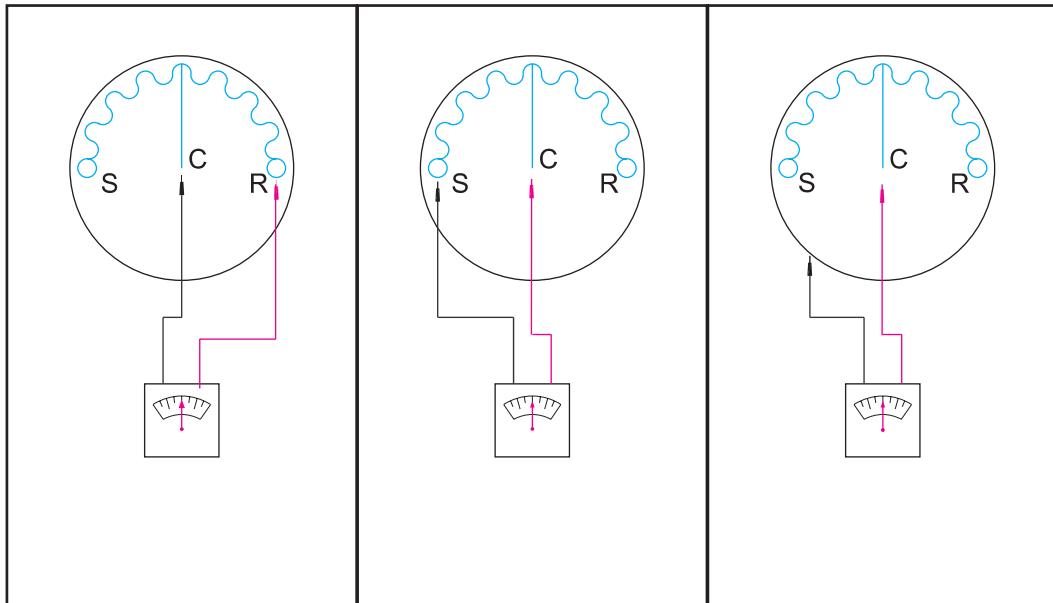


شکل ۱-۸-۱ استفاده از اهم متر برای تشخیص اتصال بدنی موتور

داخل جعبه‌ی برق موتور زده می‌شود، اگر لامپ روشن شد، نشانه‌ی وجود اتصال بدنی و سوختن موتور است.

در شکل ۱-۲ استفاده از تست لامپ با باتری برای تشخیص اتصال بدنی موتور نشان داده شده است.

۲- استفاده از تست لامپ با باتری: این طریقه نیز ساده و بی‌خطر است. مدار تست لامپ شامل یک باتری، یک لامپ و دو سیم رابط است، به طوری که اگر دو سر سیم رابط به یکدیگر وصل شوند، لامپ روشن خواهد شد. در این طریقه سر یکی از سیمهای رابط به بدنی موتور و سر سیم دیگر به اتصالات

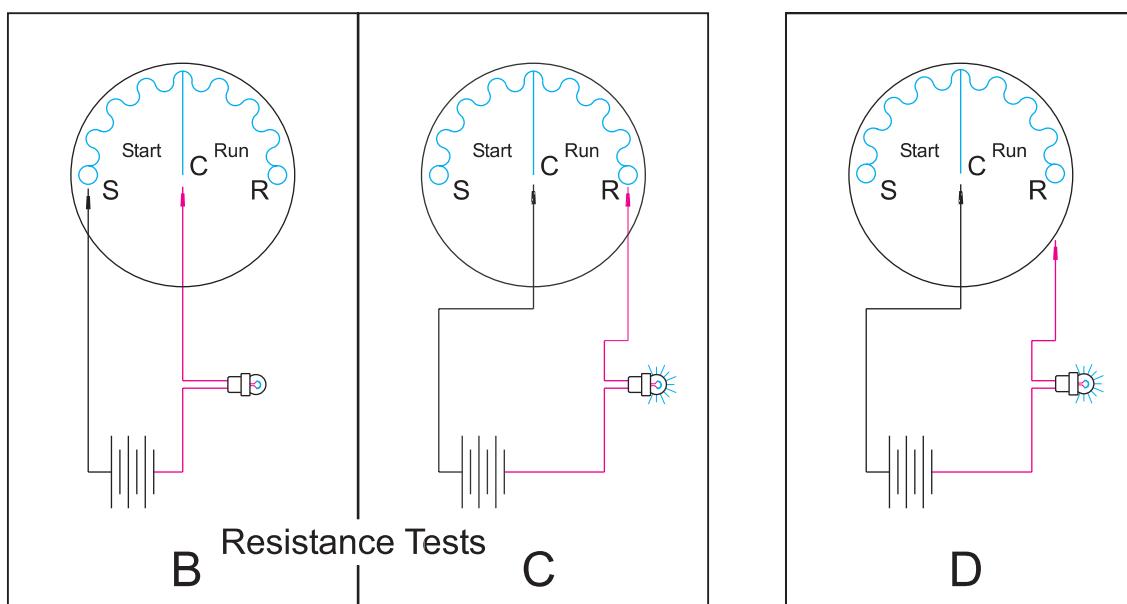


شکل ۱-۲-۱ استفاده از تست لامپ با باتری برای تشخیص اتصال بدنی موتور

- موتور از میز کار و بقیه قسمت‌ها عایق شود.
- ۳— در موقع زدن دو شاخه به پریز، سر لخت شده‌ی سیم‌ها به بدن شخص ارتباط پیدا نکند.
- ۴— در لحظه‌ی زدن سرسیم‌ها به موتور، بدن کسی با موتور تماس نداشته باشد.
- ۵— نول به بدنی موتور و سرسیم دیگر لامپ به اتصالات داخل جعبه‌ی برق موتورزده شود.
- اگر در موقع انجام مرحله‌ی ۵، لامپ روشن شد، دلیل بر وجود اتصال بدنی و سوخته بودن موتور است.
- در شکل ۸-۳ استفاده از تست لامپ ۲۲۰ ولت برای تشخیص اتصال بدنی موتور نشان داده شده است.

۳— استفاده از تست لامپ با برق ۲۲۰ ولت: این طریقه نیز ساده است ولی ممکن است برای افراد بی‌تجربه خطرآفرین باشد؛ به این جهت توصیه می‌کنیم این طریقه را هنرجویان تا کسب مهارت لازم در مسایل برقی شخصاً انجام ندهند. این مدار شامل یک دو شاخه، یک لامپ و دو سیم رابط است، به‌طوری‌که اگر دو سیم رابط به یکدیگر وصل گردیده و دو شاخه به برق زده شود لامپ روشن خواهد شد.

- در این روش نکات ذکر شده در زیر باید رعایت شود:
- ۱— دو شاخه طوری به پریز زده شود که فاز مستقیماً به لامپ هدایت گردد.
  - ۲— با قراردادن یک تخته چوب خشک در زیر موتور،

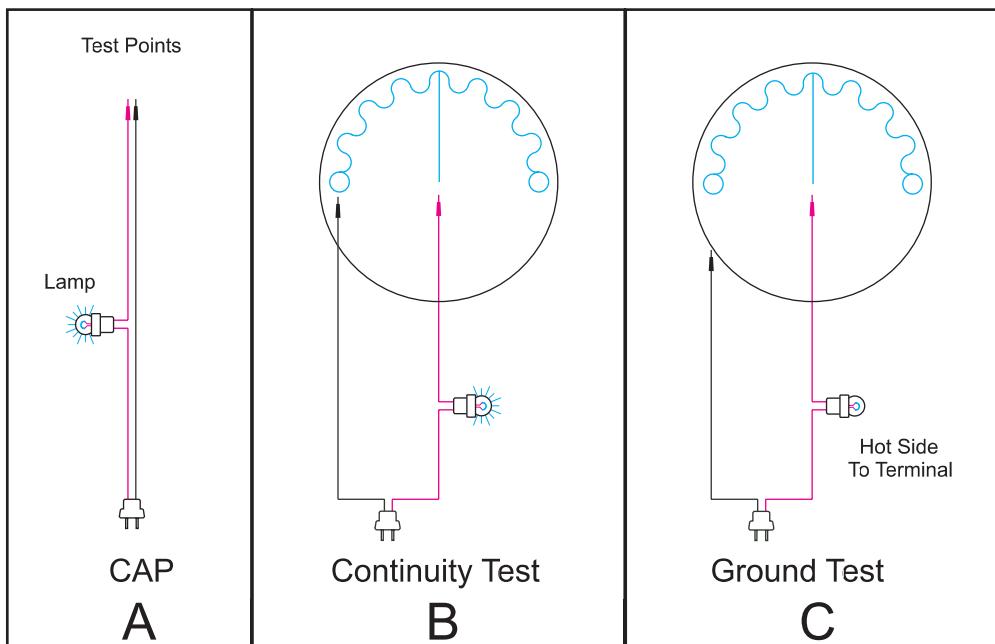


شکل ۸-۳— استفاده از تست لامپ با برق ۲۲۰ ولت برای تشخیص اتصال بدنی موتور

**۱-۸-۳— تشخیص عیوب خازن در الکتروموتورهای یک فاز:** خازن‌ها پس از کارکردن زیاد ممکن است از داخل قطعه یا اتصال کوتاه شوند، و یا این که ضعیف شده ظرفیت آن‌ها کاهش یابد. در چنین مواردی چه خازن راه انداز باشد و چه خازن کار، در کار کردن موتور اختلال ایجاد می‌شود و باید نسبت به تعویض آن اقدام شود.

برای تشخیص عیوب خازن، مطابق مدارهای شکل ۸-۴، به شرح زیر می‌توان عمل کرد:

**۱-۸-۲— روش تشخیص سوختن الکتروموتورها (اتصال کوتاه):** گاهی اتفاق می‌افتد که لامپ سیم‌پیچی و حتی خود سیم‌پیچی موتور می‌سوزد و قطع یا اتصال کوتاه می‌شود ولی عایق داخل شیار سیم‌پیچی نمی‌سوزد؛ نتیجه این که، موتور سوخته است ولی اتصال بدنی ندارد. در چنین حالتی با اندازه‌گیری مقاومت سیم‌پیچی به وسیله‌ی اهم متر آزمایشگاهی و یا دیجیتالی می‌توان به اتصال کوتاه شدن سیم‌پیچی ها و یا قطع شدن آن‌ها و سوختن موتور بی‌برد. البته حالت قطع شدگی سیم‌پیچی به وسیله‌ی اهم مترهای معمولی هم قابل تشخیص است.

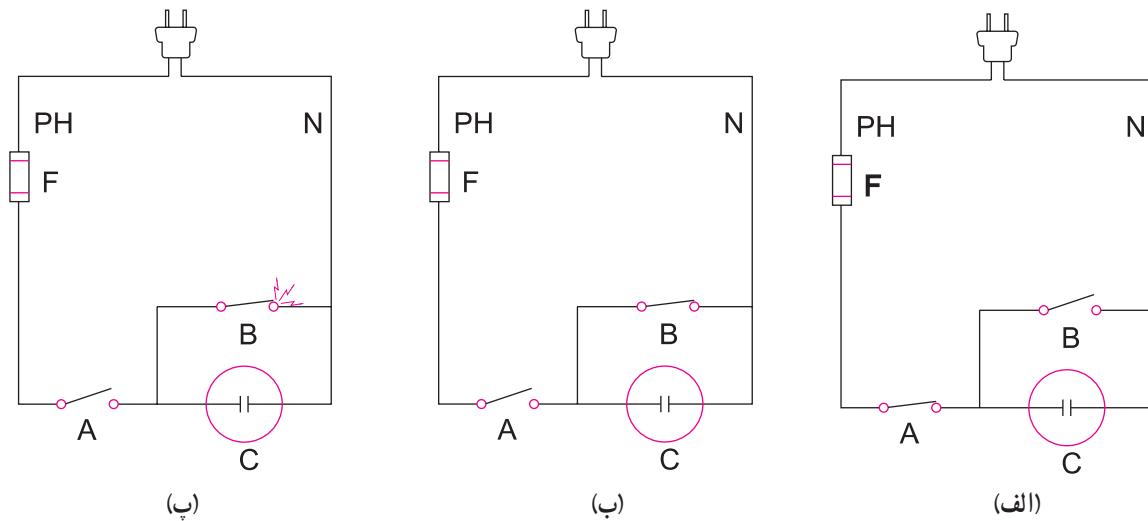

شکل ۴-۸- مدارهای تشخیص عیوب خازن


فرمول :  $\frac{3183 \times \text{AMP}}{\text{VOLT}}$  . MFD ظرفیت خازن را بر حسب میکروفاراد به دست آورد.

۴- ظرفیت محاسبه شده را با ظرفیت اسمی خازن که بر روی آن نوشته شده است مقایسه نمود.

۵- در صورتی که ظرفیت محاسبه شده کوچک تر از ظرفیت اسمی خازن بود باید آن را تعویض کرد.

۶- پس از باز کردن خازن از مدار، برای جلوگیری از وارد شدن شوک به اشخاص، سرخازن باید اتصال کوتاه گردد.

توجه: در صورت امکان اگر اندازه گیری ولتاژ و شدت جریان خازن در حالت کار کردن موتور انجام گیرد، دیگر نیازی به ستن مدار شکل ۸-۵ نیست.

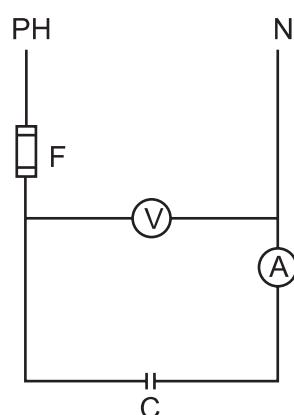

شکل ۸-۵- اندازه گیری ظرفیت خازن

۱- دوشاخه را به پریز مربوطه وصل کنیم (مدار الف).

۲- در حالت باز بودن کلید B، کلید A را وصل می کنیم تا خازن شارژ گردد و با زدن کلید A اگر فیوز سوخت نشانه ای اتصال کوتاه بودن خازن است که باید تعویض شود (مدار ب).

۳- اگر فیوز در مرحله ۲ سالم بماند ممکن است خازن سالم باشد و یا از داخل قطع شده باشد، در این مرحله کلید A را قطع و کلید B را وصل می کنیم. اگر در هنگام وصل کلید B جرقه ای زده نشد، خازن از داخل قطعی دارد و باید تعویض شود (مدار ب).

۴- اگر در هنگام اتصال کلید B جرقه زده شد، نشانه ای سالم بودن خازن است (مدار پ) ولی ممکن است ظرفیت آن کاسته شده باشد، به این جهت ظرفیت خازن باید اندازه گیری شود. توجه: خازن با ولتاژی که بر روی آن نوشته شده است باید آزمایش شود، چون اگر ولتاژ اعمال شده به دو سر خازن بیشتر از ولتاژ اسمی آن باشد باعث سوختن آن خواهد شد.

۴-۱-۸- اندازه گیری ظرفیت خازن: برای اندازه گیری ظرفیت خازن می توان مطابق شکل ۸-۵ به شرح زیر عمل کرد.

۱- ابتدا باید از نداشتن قطعی و یا اتصالی خازن اطمینان حاصل نمود.

۲- کلید را وصل کرده، اختلاف پتانسیل و شدت جریان خازن را اندازه گیری کرد.

۳- با قراردادن ولتاژ و شدت جریان اندازه گیری شده در

### روش اجرای کار:

- ۱- در جعبه‌ی اتصال برق موتور را باز کنید.
- ۲- اهم‌متر را برای اندازه‌گیری مقاومت آماده نمایید.
- ۳- مقاومت دو سر سیم پیچ موتور را اندازه‌گیری کنید.  
نتیجه‌ی آزمایش، یکی از سه مورد زیر است:  
الف - اهم‌متر عدد صفر را نشان می‌دهد. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

ب - اهم‌متر بی‌نهایت را نشان می‌دهد. به نظر شما برای موتور چه اتفاقی افتاده است؟

پ - اهم‌متر مقاومتی را نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری شما چیست؟

نتیجه‌ی آزمایش موتور و نظر خود را در مورد آن به مری اکارگاه گزارش دهید؛ سپس با موافقت مری اکارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

### کار شماره‌ی ۳-۸- عیب‌یابی برقی الکتروموتورها (اتصال کوتاه و یا قطع شدن سیم‌پیچی)

هدف: یادگیری عیب‌یابی برقی الکتروموتورها ابزار و وسایل مورد نیاز:

- ۱- اهم‌متر آزمایشگاهی حساس و یا دیجیتالی
- ۲- انبردست

۳- پیچ‌گوشتنی تخت

۴- موتور سه فاز بدون اتصال بدن

### روش اجرای کار:

- ۱- در جعبه‌ی اتصال برق موتور را باز کنید.
- ۲- اهم‌متر را برای اندازه‌گیری مقاومت آماده نمایید.
- ۳- مقاومت بین هر دو محل اتصال سه فاز به موتور را اندازه‌گیری کنید.

نتیجه‌ی آزمایش یکی از چهار مورد زیر است:

الف - در هر سه مورد اهم‌متر عدد صفر را نشان می‌دهد.  
فکر می‌کنید در مورد سیم‌پیچ‌های موتور چه اتفاقی افتاده است?  
ب - در هر سه مورد اهم‌متر مقدار بسیار زیاد (بی‌نهایت) را نشان می‌دهد. آیا تصور می‌کنید برای سیم‌پیچ‌های موتور اتفاقی افتاده است؟

پ - در نتایج به دست آمده، هم صفر وجود دارد و هم

### کار شماره‌ی ۱-۸- عیب‌یابی برقی الکتروموتورها

(اتصال بدن)

هدف: یادگیری روش عیب‌یابی برقی الکتروموتورها

ابزار و وسایل مورد نیاز:

- ۱- اهم‌متر و یا تست لامپ با باتری

۲- انبردست

۳- پیچ‌گوشتنی تخت

۴- موتور مورد نظر

### روش اجرای کار:

۱- در جعبه‌ی اتصال برق موتور را باز کنید.

۲- اهم‌متر را برای اندازه‌گیری مقاومت آماده نمایید (و یا تست لامپ را آماده کنید به صورتی که با زدن دو سر سیم آن به یکدیگر لامپ روشن شود).

۳- یک سر سیم اهم‌متر را به بدن موتور و سر سیم دیگر را به سر سیم‌های سیم‌پیچ موتور در داخل جعبه‌ی برق آن بزنید. دقت کنید که در محل زدن سیم اهم‌متر با بدن موتور رنگ وجود نداشته باشد تا اتصال برقرار شود. معمولاً داخل جعبه‌ی اتصال برق موتور بدون رنگ و برای این آزمایش مناسب است. اگر عقربه‌ی اهم‌متر حرکت کرد، فکر می‌کنید برای موتور اتفاقی افتاده است؟ و اگر عقربه‌ی اهم‌متر حرکت نکرد، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

اگر عمل مربوط به مرحله‌ی ۳ را با تست لامپ انجام دادید و تست لامپ روشن شد، آیا فکر می‌کنید سیم‌پیچی موتور سوخته است؟ و اگر روشن نشد چه فکر می‌کنید؟

در پایان کار پس از نوشتمن گزارش کار و تحویل آن به مری، با موافقت او کلیه ابزار و وسایل را تحویل انبار دهید.

### کار شماره‌ی ۲-۸- عیب‌یابی برقی الکتروموتورها

(اتصال کوتاه و یا قطع شدن سیم‌پیچی)

هدف: یادگیری عیب‌یابی برقی الکتروموتورها

ابزار و وسایل مورد نیاز:

- ۱- اهم‌متر آزمایشگاهی حساس و یا دیجیتالی

۲- انبردست

۳- پیچ‌گوشتنی تخت

۴- موتور یک فاز بدون اتصال بدن

بی نهایت. در اینجا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

ت- در هر سه مورد اهمتر وجود مقاومتی را نشان می‌دهد که تقریباً هر سه با هم برابرند. آیا فکر می‌کنید موتور سالم است؟ نتیجه‌ی به دست آمده از آزمایش و نظر خود را در مورد آن به مری کارگاه گزارش دهید.

با موافقت مری کارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

#### کار شماره‌ی ۴-۸- عیب‌یابی خازن

هدف: یادگیری عیب‌یابی خازن

ابزار و سایل مورد نیاز:

- ۱- انبردست
- ۲- فازمتر
- ۳- ولت‌متر
- ۴- آمپر متر
- ۵- دوشاخه
- ۶- فیوز ۶ آمپر
- ۷- کلید یک پل ۱۰ آمپر
- ۸- خازن سالم
- ۹- سیم افسان نمره‌ی ۱/۵

#### مراحل اجرای کار:

- ۱- مداری مطابق شکل ۵-۸ بیندید.
- ۲- از سالم بودن خازن (نداشتن قطعی و یا اتصالی) مطمئن شوید.
- ۳- با توجه به ولتاژ نوشته شده بر روی خازن و با اطلاع مری کارگاه دوشاخه را به پریز بزنید.
- ۴- کلید را وصل کرده ولتاژ و آمپر خازن را اندازه‌گیری کنید.

۵- مقدار ولتاژ و شدت جریان به دست آمده از آزمایش را در فرمول  $\frac{۳۱۸۳ \times \text{AMP}}{\text{VOLT}}$  MFD. قرارداده، مقدار ظرفیت خازن را محاسبه کنید.

۶- ظرفیت به دست آمده را با ظرفیت اسمی خازن، که بر روی آن نوشته شده است، مقایسه کنید. نتیجه‌ی آزمایش و نظر خود را در مورد آن به مری کارگاه گزارش دهید.

با موافقت مری کارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

#### ۲-۸- عیب‌یابی مدارهای الکتریکی

عیوبی که در مدارهای الکتریکی بروز می‌کند بسیار متعدد و متنوع است ولی به طور کلی می‌توان آنها را به چهار دسته تقسیم نمود.

- ۱- عیوب مربوط به الکتروموتورها
- ۲- عیوب مربوط به کنتاکتورها
- ۳- اشکالات مربوط به مدارهای فرمان و قدرت (سیم‌کشی‌ها و کابل‌کشی‌های ارتباطی)
- ۴- ولتاژ کم

ت- در هر سه مورد اهمتر وجود مقاومتی را نشان می‌دهد

که تقریباً هر سه با هم برابرند. آیا فکر می‌کنید موتور سالم است؟ نتیجه‌ی به دست آمده از آزمایش و نظر خود را در مورد آن به مری کارگاه گزارش دهید.

با موافقت مری کارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

#### کار شماره‌ی ۴-۸- عیب‌یابی خازن

هدف: یادگیری عیب‌یابی خازن

ابزار و سایل مورد نیاز:

- ۱- انبردست
- ۲- فازمتر
- ۳- دوشاخه
- ۴- فیوز ۶ آمپر
- ۵- کلید یک پل ۱۰ آمپر
- ۶- خازن
- ۷- سیم افسان نمره‌ی ۱/۵

#### مراحل اجرای کار:

- ۱- مداری مطابق شکل ۴-۸ بیندید.
- ۲- با توجه به ولتاژ نوشته شده بر روی خازن، و با اطلاع مری کارگاه دوشاخه را به پریز بزنید.
- ۳- کلید C را در حالت قطع قرار دهید و کلید B را برای شارژشدن خازن وصل کنید. اگر فیوز سوخت، فکر می‌کنید برای خازن چه اتفاقی افتاده است؟ و اگر فیوز سالم ماند چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۴- در صورتی که در مرحله‌ی ۳ فیوز سالم ماند، ابتدا کلید B را قطع و سپس کلید C را وصل نمایید. اگر در هنگام وصل کلید C جرقه‌ای زده نشد چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ و اگر جرقه زده شد چه؟

۵- نتیجه‌ی آزمایش و نظر خود را درباره‌ی آن به مری کارگاه اطلاع دهید.

۶- با موافقت مری کارگاه ابزار و لوازم را به انبار تحویل دهید.

#### کار شماره‌ی ۵-۸- اندازه‌گیری ظرفیت خازن

هدف: یادگیری اندازه‌گیری ظرفیت خازن

کنتاکتورها، علت ایجاد عیوب و طریقه‌ی برطرف کردن آن‌ها در جدول ۱-۸ داده شده است.

#### ۱-۲-۸- عیوب مربوط به الکتروموتورها : روش


تشخیص آن‌ها در قسمت ۱-۸ بیان شده است.

#### ۲-۸- عیب‌یابی از کنتاکتورها: عیوب مربوط به

#### جدول ۱-۸- عیوب مربوط به کنتاکتورها

نوع عیوب	علت عیوب	طریقه‌ی برطرف کردن عیوب
۱- کنتاکتور جذب نمی‌کند.	۱- در مدار فرمان قطع شدگی وجود دارد. ۲- کنتاکت‌های شستی با میکروسویچ خوب اتصال نمی‌کنند. ۳- از بوین با ولتاژ مناسب استفاده کنید. ۴- مدار تغذیه‌ی تایمر را کنترل کنید؛ کنتاکت‌های تایمر را کنترل کنید.	۱- فیوز مدار فرمان را کنترل کنید؛ سیم‌های رابط را کنترل کنید؛ در صورت لزوم آن‌ها را تعویض کنید؛ بی‌متال را کنترل نمایید. ۲- کنتاکت‌های را تمیز کرده و در صورت لزوم آن‌ها را تعویض کنید. ۳- ولتاژ تغذیه‌ی کنتاکتور کم است. ۴- تایمر یا کلیدهای اتوماتیک دیگر عمل نمی‌کنند.
۲- کنتاکتور موقتاً جذب شده و بعد قطع می‌شود.	۱- کنتاکت کمکی، مدار نگه دارنده را نمی‌بندد. ۲- در کنتاکتور جریان مستقیم مقاومت پیش‌گذار قطع شدگی دارد.	۱- کنتاکت‌های را تمیز کنید؛ اتصالات را کنترل کنید. ۲- مقاومت پیش‌گذار را تعمیر یا تعویض کنید.
۳- در موقع وصل، فیوز مدار فرمان قطع می‌شود.	۱- در مدار فرمان یا در شستی‌ها اتصال کوتاه وجود دارد. ۲- سیم‌پیچ کنتاکتور سوخته است.	۱- اتصال کوتاه را برطرف کنید؛ (اغلب اتصال کوتاه در شستی‌ها اتفاق می‌افتد). ۲- بوین کنتاکتور را تعویض کنید.
۴- بوین کنتاکتور زیاد گرم شده و می‌سوزد.	۱- مدار هسته نشده و فاصله‌ی هوایی وجود دارد. ۲- بوین کنتاکتور با ولتاژ نامی خود تغذیه نمی‌شود. ۳- بوین کنتاکتور اتصال حلقه دارد. ۴- در جریان مستقیم، کنتاکت کمکی را کنترل، تعمیر یا تعویض کنید. ۵- در جریان مستقیم مقاومت پیش‌گذار اتصالی دارد.	۱- مسیر حرکت هسته و سطح قطب‌ها را کنترل و بازنیزی یا تری کلاراپلین تمیز کنید. ۲- بوین کنتاکتور از بوین مناسب استفاده کنید. ۳- بوین کنتاکتور را تعمیر یا تعویض نمایید. ۴- در جریان مستقیم، کنتاکت کمکی مقاومت پیش‌گذار باز نمی‌شود. ۵- مقاومت پیش‌گذار را تعویض نمایید.
۵- کنتاکتور جذب کرده اما صدا می‌دهد.	۱- مدار هسته نمی‌شود. ۲- حلقه‌ی اتصال کوتاه روی سطح قطب‌ها، در هنگام مونتاژ، اشتباہ گذاشته شده است. ۳- حلقه‌ی اتصال کوتاه روی هسته قطع شده است.	۱- سطح قطب‌ها و مسیر حرکت هسته را کنترل و بازنیزی یا تری کلاراپلین تمیز کنید. ۲- هسته را درآورده، آن را کنترل کنید و درست جا بزنید. ۳- حلقه‌ی اتصال کوتاه را تمیز کنید.
۶- کنتاکتور قطع نمی‌کند.	۱- قطعات اتصال کنتاکتور به یکدیگر جوش خورده‌اند. (پایان عمر مکانیکی) ۲- در سیم‌های رابط المان‌های مدار فرمان، اتصال کوتاه یا در چند نقطه اتصال زمین وجود دارد. ۳- کنتاکت‌های تایمر به یکدیگر اتصالی دارند و باز نمی‌شوند.	۱- کنتاکتور را باز و کنتاکت‌ها را تعویض کنید. ۲- در سیم‌های رابط المان‌های مدار فرمان، اتصال کوتاه را برطرف کنید. ۳- کنتاکت‌های تایمر را تمیز یا تعویض نمایید.


از تابلو برق تا مصرف کننده، یکی از عیوبی است که اکثراً اتفاق می‌افتد. روش تشخیص این عیب استفاده از اهم‌متر است، در حالی که برق مدار قطع شده باشد. باید توجه داشت در مدارهای موازی برای جلوگیری از ایجاد خطأ، باید حتماً یک سرسیم و یا کابل مورد آزمایش از مدار باز شود. در شکل ۶-۸-الف روش صحیح و در شکل ۶-۸-ب روش غلط اتصال سر سیم‌های اهم‌متر در مدارهای موازی نشان داده شده است.


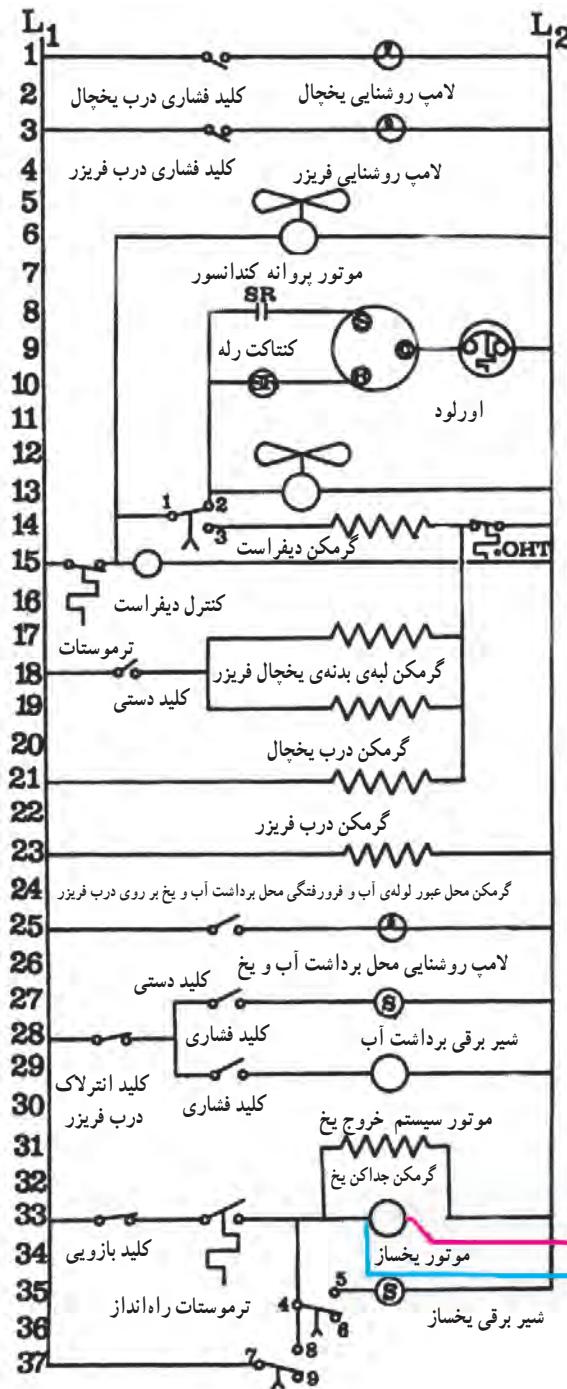


شکل ۶-۸-الف - روش صحیح اتصال سر سیم‌های اهم‌متر در مدارهای موازی

۲-۳-۸-عیوبی از مدارهای فرمان و قدرت:  
عیوبی را که در سیم‌کشی و یا کابل کشی‌های مدار فرمان و قدرت ایجاد می‌گردد به چهار دسته، به شرح زیر، می‌توان تقسیم کرد:  
۱-قطع شدگی، ۲-اتصال کوتاه، ۳-اتصال بدن،  
۴-اتصال شُل

۱-۲-۳-قطع شدگی: قطع شدگی سیم و یا کابل در محل اتصال به وسائل برقی نظیر کلیدها، فیوزها، کنتاکتورها، اورلود، ترمیнал و یا موتورها و نیز قطع شدگی در مسیر کابل ارتباطی

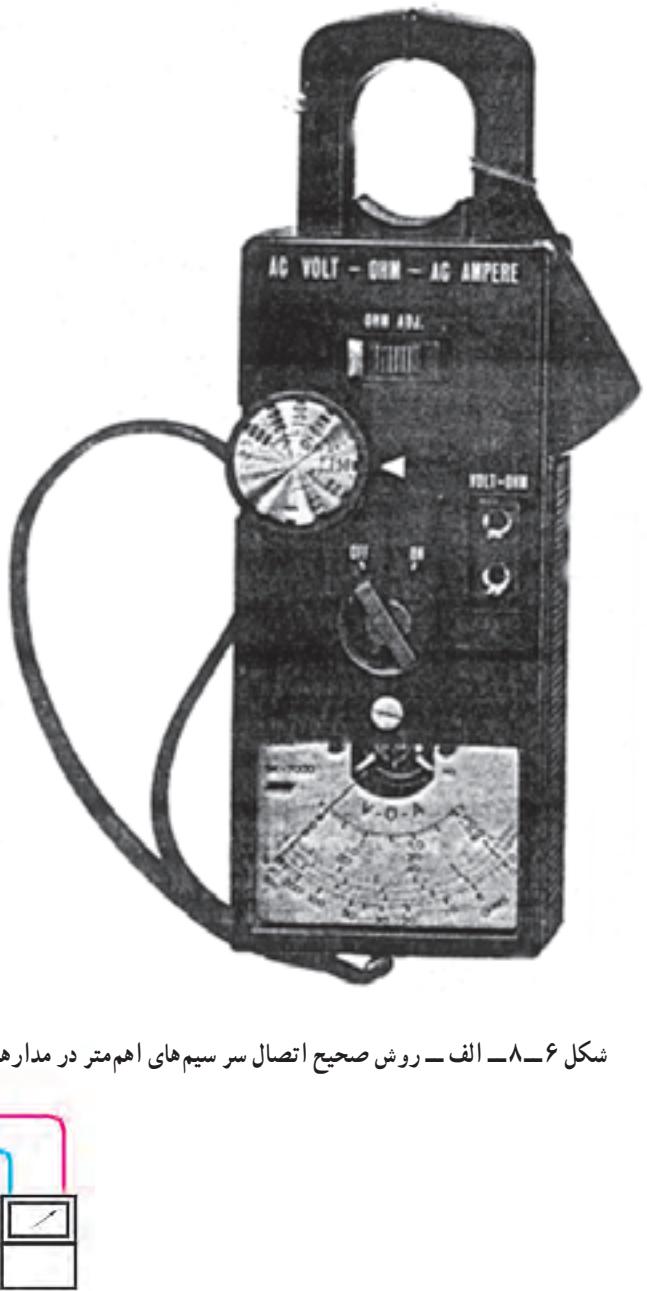

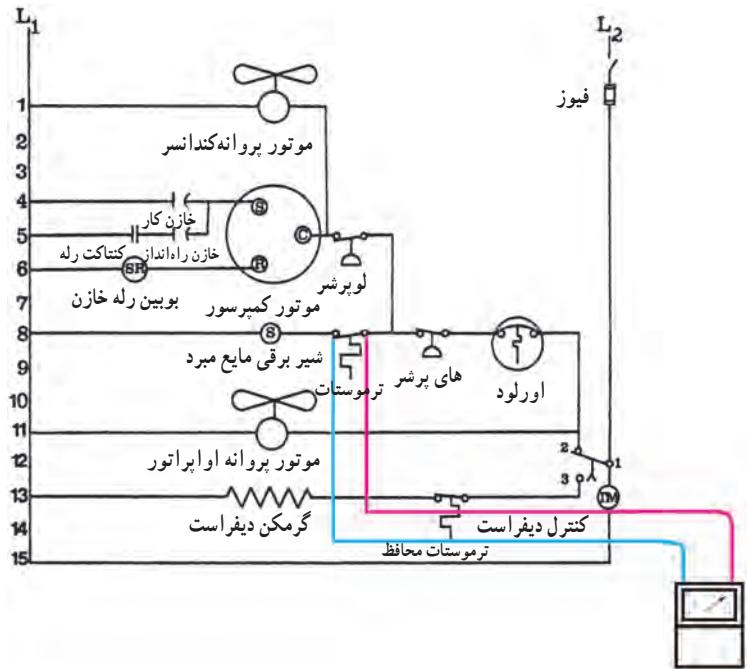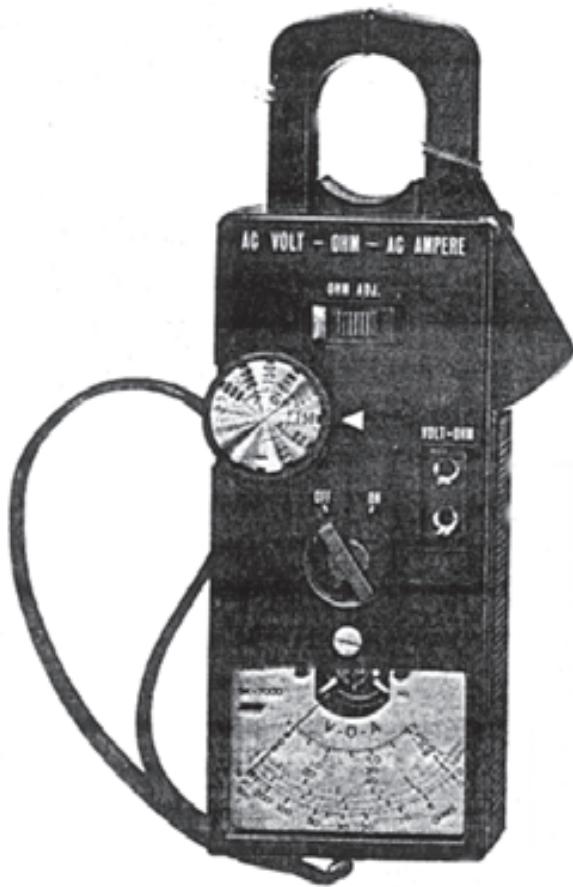

شکل ۶-۸-ب- روش غلط اتصال سر سیم‌های اهم‌متر در مدارهای موازی

سیم‌هادی جریان در زیر درب جعبه‌ی اتصال برق و بریدن عایق آن به وجود می‌آید. لازم به یادآوری است که اکثر اتصال بدن‌ها نیز در اثر سوختن الکتروموتور ایجاد می‌شود. به همین علت بهتر است ابتدا الکتروموتور مداری که اتصال بدن‌هه دارد مورد آزمایش قرار گیرد. روش تشخیص اتصال بدن‌هه نیز استفاده از اهم‌متر است.

**۶-۲-۳-۴- اتصال شُل:** اتصال شُل به معنی محکم نبودن پیچ‌های نگهدارنده‌ی هادی‌های سیم‌ها و کابل‌ها در محل اتصال به لوازم، وسایل و دستگاه‌های برقی است. در محل اتصال شُل، هادی سیم گرم شده و عایق آن می‌سوزد که اگر به موقع رفع عیب نشود ممکن است تبدیل به اتصال کوتاه شود. در محل اتصال شُل به علت وجود لرزش‌های خفیف گاهی ایجاد جرقه نیز دیده می‌شود. اتصال شُل ممکن است از همان ابتدا در تابلو وجود داشته باشد، یا این که در اثر ضربه‌های کنتاکتورها در موقع چسبیدن آن‌ها و یا به دلیل ارتعاشات کنتاکتورها در مدت زمان کارکرد آن‌ها به وجود آید. به همین دلیل لازم است قبل از بهره‌برداری و نیز هر شش ماه یک بار کلیه‌ی پیچ‌های مربوط به

**۶-۲-۳-۲- اتصال کوتاه:** اتصال کوتاه زمانی به وجود می‌آید که هادی دو سیمی که نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی هستند به یکدیگر متصل گردند. در لحظه‌ی ایجاد اتصال کوتاه به علت بالارفتن شدت جریان، فیوز مدار می‌سوزد. بنابراین سوختن بدون دلیل فیوز در مدار قدرت و یا در مدار فرمان نشانه‌ی وجود اتصال کوتاه (یا اتصال بدن) در آن مدار، و یا در دستگاه‌های مربوط به آن مدار است. روش یافتن اتصال کوتاه نیز استفاده از اهم‌متر است.

البته اتصال کوتاه اکثر موارد در اثر سوختن الکتروموتورها در مدار قدرت نمایانگر می‌شود و به همین دلیل ابتدا باید خود الکتروموتورها مورد آزمایش قرار گیرند.

**۶-۲-۳-۳- اتصال بدن:** اتصال بدن زمانی ایجاد می‌شود که هادی یکی از سیم‌های جریان برق به بدن‌هی دستگاه اتصال پیدا کند. نتیجه‌ی اتصال بدن نیز بالارفتن شدت جریان و سوختن فیوز مدار است. اتصال بدن گاهی به دلیل کم دقیقی در موقع بستن سر سیم‌ها در داخل جعبه‌ی اتصال برق به علت ماندن

جدول ۲-۸- مهم ترین علائم اختصاری در سیستم آمریکایی، روسی، فرانسوی

فرانسوی	روسی	آمریکایی	نام
			کلید اصلی
			فیوز
			شستی قطع
			شستی وصل
			کن tact باز
			کن tact بسته
			کن tact باز با تأخیر در بسته
			کن tact بسته با تأخیر در بازشدن
			لیمیت سویچ با کن tact باز
			لیمیت سویچ با کن tact بسته
			کن tactور
			رله حرارتی اضافه بار
			کن tact بسته رله حرارتی (بی مطال)
			رله زمانی
			کن tact تایмер (بسته شونده)
			کن tact تایmer (باش شونده)

- موتوری که سوخته است ولی اتصال بدن ندارد، سیم پیچی آن از داخل قطع و یا اتصال کوتاه شده است.
- اتصال کوتاه شدن سیم پیچی موتور را به وسیله‌ی اهم متر حساس آزمایشگاهی و یا اهم متر دیجیتالی می‌توان تشخیص داد.
- خازن‌ها در اثر کارکردن زیاد ممکن است از داخل قطع شوند یا اتصال کوتاه گردد، و یا این که ضعیف شوند.
- برای اطمینان از این که خازنی از داخل قطع و یا اتصال کوتاه نشده است، باید آن را شارژ و دشارژ نمود.
- برای کسب اطمینان از ضعیف شدن خازن باید ظرفیت آن را اندازه‌گیری کرده با ظرفیت اسمی آن مقایسه نمود.
- برای اندازه‌گیری ظرفیت خازن باید ولتاژ و جریان خازن را اندازه‌گیری کرده و مقادیر به دست آمده را در فرمول 
$$\frac{V}{A} \times 2183$$
 MFD. قرار داد.
- برای جلوگیری از واردشدن شوک به اشخاص باید دو سر خازن شارژ شده را اتصال کوتاه کرد.
- عیوبی را که در مدارهای الکتریکی به وجود می‌آیند می‌توان به طور کلی به چهار دسته‌ی زیر تقسیم کرد :

  - ۱- عیوب مربوط به الکتروموتورها
  - ۲- عیوب مربوط به کنتاکتورها
  - ۳- اشکالات مربوط به مدارهای قدرت و فرمان
  - ۴- ولتاژ کم

- عیوبی که در سیم‌کشی‌ها و کابل کشی‌های مدار فرمان و قدرت ایجاد می‌شوند، عبارت‌اند از :

  - ۱- قطع شدگی ۲- اتصال کوتاه ۳- اتصال بدن ۴- اتصال شُل
  - برای تشخیص عیوب قطع شدگی مدار، باید از اهم متر استفاده نمود در حالی که برق مدار قطع شده باشد.
  - برای جلوگیری از ایجاد خطأ در زمان استفاده از اهم متر برای عیوب‌یابی در مدارهای موازی، باید حتماً یک سر سیم خط مورد آزمایش از مدار باز شود.
  - سوختن بدون دلیل فیوز در مدار قدرت و یا فرمان نشانه‌ی وجود اتصال کوتاه (یا اتصال بدن) در آن مدار و یا در دستگاه‌های مربوط به آن مدار است.

اتصالات سیم‌ها و کابل‌ها محکم و به اصطلاح آچارکشی شوند.  
**۴-۲-۸- ولتاژ کم:** دستگاه‌های الکتریکی معمولاً طوری طراحی و ساخته می‌شوند که در صورت افت ولتاژی معادل ده درصد ولتاژ نامی، همچنان قادر به کار کردن باشند. بنابراین دستگاه‌های  $22^\circ$  ولت با ولتاژ مساوی  $20^\circ$  و دستگاه‌های  $38^\circ$  ولت با ولتاژی برابر  $34^\circ$  ولت نیز کار می‌کنند ولی افت ولتاژ بیش از این، در کار کردن آن‌ها اختلال ایجاد می‌کند.

در این قسمت، جهت آشنایی شما، جدول علائم اختصاری برقی آمریکایی، روسی و فرانسوی آورده می‌شود تا در صورت برخورد با آن‌ها در نقشه‌های برقی مشکلی برایتان ایجاد نشود.

## خلاصه‌ی مطالب

- سوختن سیم پیچی موتورها در اثر داغ شدن بیش از حد سیم پیچی و ذوب شدن لاک آن است.
- چند علت از علل سوختن سیم پیچی موتورها عبارت‌اند از :
  - ۱- اشتباه بستن سر سیم‌های موتور (مثلث به جای ستاره و یا ستاره در عوض مثلث)
  - ۲- اعمال کار مکانیکی بیش از توان موتور بر روی محور آن؛
  - ۳- ایستادن موتور در حال کار بدون قطع شدن برق؛
  - ۴- شروع به کار نکردن موتور در لحظه‌ی راه‌اندازی؛
  - ۵- سوختن یکی از فیوزهای مدار قدرت، در ضمن کار کردن موتور سه فاز؛
  - ۶- ضعیف شدن خازن در موتورهای یک فاز، در صورتی که بی‌متال درست تنظیم شده باشد، از سوختن بسیاری از موتورها جلوگیری می‌شود.
  - یکی از روش‌های تشخیص اتصال بدنی موتورها و سوختن آن‌ها استفاده از اهم متر است.
  - یکی دیگر از روش‌های تشخیص اتصال بدنی موتورها و سوختن آن‌ها استفاده از تست لامپ یا برق باطری است.
  - استفاده از تست لامپ با برق  $22^\circ$  نیز روش دیگر تشخیص اتصال بدنی و سوختن موتورها است.
  - ممکن است موتوری بسوزد ولی اتصال بدنی پیدا نکند.

- داشته باشد یا این که در اثر ضربه‌ها و ارتعاشات کنترلورها به وجود آید.
- تابلوهای برق باید در ابتدای بهره‌برداری و هر شش ماه یک بار آچارکشی شوند.
  - دستگاه‌های الکتریکی معمولاً طوری طراحی و ساخته می‌شوند که با افت ولتاژی معادل دهدرصد ولتاژ نامی هم قادر به کار کردن باشند.
  - موتورهای  $22^{\circ}$  ولت با برق  $20^{\circ}$  ولت هم کار خواهند کرد.
  - کار کردن دستگاه‌های  $38^{\circ}$  ولت با ولتاژ کمتر از  $34^{\circ}$  ولت با اشکال روبرو خواهد شد.
- روش یافتن اتصال کوتاه نیز استفاده از اهم متر است.
- اکنون اتصال کوتاه در اثر سوختن الکتروموتورها در مدار قدرت نمایانگر می‌شود. گاهی اتصال بدنه به دلیل قرارگرفتن سیم هادی جریان در زیر در جعبه‌ی اتصال برق موتور و بریدن عایق آن ایجاد می‌گردد.
- اتصال بدنه بیشتر در اثر سوختن الکتروموتورها در مدار قدرت به وجود می‌آید.
- روش تشخیص اتصال بدنه استفاده از اهم متر است.
- در محل اتصال شُل هادی سیم گرم شده، عایق آن می‌سوزد که اگر به موقع رفع عیب نشود ممکن است تبدیل به اتصال کوتاه شود.
- اتصال شُل ممکن است از همان ابتدا در تابلو وجود

## پرسش

- ۱- علل مختلف سوختن الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز را بیان کنید.
- ۲- طریقه‌ی تشخیص عیب اتصال بدنه در موتور سوخته به وسیله‌ی اهم‌متر را شرح دهید.
- ۳- روش تشخیص عیب اتصال بدنه در موتور سوخته به وسیله‌ی تست لامپ با برق باطری را توضیح دهید.
- ۴- روش تشخیص عیب اتصال بدنه در موتور سوخته به وسیله‌ی تست لامپ با برق  $220\text{~V}$  را شرح دهید.
- ۵- نکاتی را که باید در موقع استفاده از تست لامپ  $220\text{~V}$  برای تشخیص عیب اتصال بدنه موتور رعایت کرد بیان نمایید.
- ۶- آیا ممکن است موتوری سوخته باشد، در حالی که اتصال بدنه ندارد؟
- ۷- روش تشخیص عیب اتصال کوتاه شدن سیم پیچی موتور با چه وسیله‌ای امکان‌پذیر است؟
- ۸- عیوب خازن‌ها را نام ببرید.
- ۹- مدارهای مربوط به تست خازن را رسم کرده و طرز انجام آزمایش را شرح دهید.
- ۱۰- طرز اندازه‌گیری ظرفیت خازن را با رسم مدار آن شرح دهید.
- ۱۱- برای جلوگیری از واردشدن شوک به شخص، در مورد خازن شارژ شده چه عملی باید انجام داد؟
- ۱۲- تقسیم‌بندی کلی عیوب مدارهای الکتریکی را بیان نمایید.
- ۱۳- کنتاکتوری به طور موقت جذب شده و سپس قطع می‌شود، علل و روش‌های برطرف کردن عیوب احتمالی آن را بیان کنید.
- ۱۴- کنتاکتوری قطع نمی‌کند، علل و روش‌های برطرف کردن عیوب احتمالی آن را شرح دهید.
- ۱۵- عیوبی را که در سیم کشی و یا کابل کشی‌های مدار فرمان و قدرت ایجاد می‌گردند، نام ببرید.
- ۱۶- برای تشخیص عیب قطع شدگی مدار از چه وسیله‌ای باید استفاده کرد؟
- ۱۷- برای جلوگیری از ایجاد خطأ، در موقع استفاده از اهم‌متر برای عیوب یابی مدارهای موازی، چه عملی باید انجام داد؟
- ۱۸- نتیجه‌ی اتصال کوتاه در یک مدار چیست؟
- ۱۹- نتیجه‌ی اتصال بدنه در یک مدار چیست؟
- ۲۰- علل ایجاد اتصال بدنه در مدار قدرت را شرح دهید.
- ۲۱- نتیجه‌ی وجود یک اتصال شُل در مدار چیست؟
- ۲۲- در صورت برطرف نشدن به موقع عیب، اتصال شُل ممکن است تبدیل به چه عیوب دیگری گردد؟
- ۲۳- علل به وجود آمدن اتصال شُل چیست؟
- ۲۴- برای جلوگیری از ایجاد اتصال شُل چه باید کرد؟
- ۲۵- دستگاه‌های برقی با افت ولتاژی معادل چند درصد ولتاژ نامی خود کار خواهد کرد؟
- ۲۶- کار کردن یک موتور  $380\text{~V}$  ولت با ولتاژی کمتر از چه مقدار صحیح نیست؟
- ۲۷- علامت فیوز در نقشه‌های برقی روسی به چه صورت است؟
- ۲۸- علامت کنتاکتور در نقشه‌های برقی فرانسوی به چه صورت است؟
- ۲۹- علامت کنتاکتور در نقشه‌های برقی روسی به چه صورت است؟
- ۳۰- علامت کنتاکت بسته‌ی اورلود (بی‌متال) در نقشه‌های برقی فرانسوی به چه صورت است؟

## منابع و مأخذ

- ۱- رحیمیان پرور، علی، کارگاه سیم کشی ۱، وزارت آموزش و پرورش.
- ۲- ورشوچی، غلامحسین، کارگاه سیم کشی ۲، وزارت آموزش و پرورش.
- ۳- اعتضادی محمود، تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی، وزارت آموزش و پرورش.
- ۴- کاتالوگ کارخانه‌های سازنده‌ی دستگاه‌ها و وسایل برقی.
- ۵- تجارب شخصی مؤلف.

