

دربازکن تصویری

آیا می دانید

- ضرورت نیاز به دربازکن تصویری چگونه شکل گرفته است ؟
- برای نصب دربازکن تصویری چه دستورالعمل هایی باید رعایت شود؟
- دربازکن های تصویری جدید از چه امکاناتی برخوردارند؟
- سیستم اینترکام چیست و چه استفاده هایی دارد؟

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود علاوه بر نصب دربازکن تصویری با انواع جدید دربازکن آشنا شوند و سیم کشی دربازکن تصویری و تجهیزات آن و سیستم اینترکام را انجام دهند.

کاتالوگ انواع دربازکن تصویری را خوانده و به کمک آن هر نوع سیستم دربازکن را راه اندازی کند.

مقدمه

در روزگاران نه چندان دور مردم برای در زدن و آگاه کردن صاحب خانه از شیوه‌های سنتی استفاده می‌کردند. آنها هیچ گونه ارتباط تصویری از کسی که پشت در حیاط قرار داشت نداشتند. تنها راه حل تشخیص فرد پشت در برای افراد داخل منزل به کار بردن کوبه و حلقه بود. کوبه و حلقه برای در زدن استفاده می‌شد و دو صدای متفاوت بهم و زیر داشت. وقتی مردی از کوبه برای در زدن استفاده می‌کرد افراد داخل منزل متوجه می‌شدند که فرد پشت در آقا است، بنابراین یک مرد برای باز کردن در اقدام می‌کرد و به همین صورت وقتی خانمی از حلقه استفاده می‌کرد یک زن برای باز کردن در قدم بر می‌داشت. اگر آنها تصویری شخص پشت در را می‌دیدند نیازی به درست کردن کوبه و حلقه نبود. با گذشت زمان زنگ اخبار به جای کوبه و حلقه استفاده شد و بعد از آن در باز کن صوتی جای زنگ اخبار را گرفت. امروزه در باز کن‌های تصویری در مدل‌های مختلف با امکانات متنوع به سادگی تصویر و صدای افراد بیرون منزل (پشت در) را به صاحب خانه ارائه می‌دهد و حتی قابلیت‌های دیگری نظیر ضبط تصویر مراجعه کنندگان را برای صاحب این امکانات به ارمغان آورده است.

۱-۲- در باز کن‌های صوتی

درباز کن‌های صوتی فقط برای خبردهی و انتقال صدا و در باز کن کاربرد دارد بعضی از انواع این در باز کن ساده، مجهز به ارتباط داخلی طبقات و اینترکام است (شکل ۱).



شکل ۱- در باز کن صوتی معمولی

۲-۲- در باز کن‌های تصویری

درباز کن‌های تصویری، علاوه بر انتقال صدا قابلیت انتقال تصویر به صورت سیاه - سفید یا رنگی نیز دارد. این در باز کن‌ها از نظر انتقال تصویر در دو نوع آنالوگ و دیجیتال متداول است. مدل‌های در باز کن دیجیتال قابلیت



شکل ۲- دربازکن تصویری یک و چند واحدی

ضبط تصویر دیجیتال روی حافظه را دارند
(شکل ۲).

پرسش

ضبط تصویر روی حافظه دربازکن چه مزیتی دارد؟



۲-۲-۱- اجزای دربازکن تصویری

هر دربازکن تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شده است.

- صفحه کلید (پنل) ورودی
- کابل مخصوص ارتباطات دربازکن تصویری
- دوربین دربازکن
- دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن
- گوشی و صفحه نمایش

۲-۲-۱- صفحه کلید ورودی

پنل دربازکن از دربازکن تصویری از قاب و شستی زنگ و جعبه زیر پنل تشکیل شده است (شکل ۳).



شکل ۳- پنل چند نمونه دربازکن تصویری

پرسش

وظیفه حسگر نور و حسگر مادون قرمز (PIR) روی پنل چیست؟





طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

نکات مهمی که در نصب پنل دربازکن تصویری باید مدنظر باشد به شرح زیر است:

- مقاوم بودن در برابر نفوذ آب

- مقاوم بودن در برابر گرد و غبار

- مقاوم بودن در برابر نور خورشید

برای حفاظت و دوام بیشتر پنل‌ها از قاب مخصوص استفاده می‌شود.




شکل ۴- نصب قاب مخصوص در برابر باران و نور خورشید
مخصوص دربازکن تصویری

بعضی از دربازکن‌ها به جای شستی زنگ روی پنل ورودی از صفحه کلید مشترک برای همه واحدها استفاده می‌کنند. به نظر شما با استفاده از صفحه کلید چگونه می‌توان زنگ واحد مورد نظر را به صدا در آورد؟ (شکل ۴)

الف) محل نصب پنل دربازکن تصویری

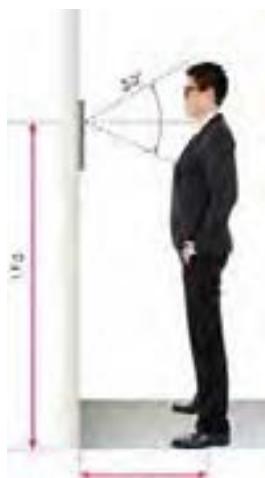پنل دربازکن تصویری در ورودی ساختمان و به شکلی نصب می‌شود که ارتفاع لنز دوربین از سطح تمام شده زمین ۱۴۵ سانتی متر ارتفاع داشته باشد، این پنل با درجه حفاظت IP ۱۴۵ به نحوی باید نصب شود تا در برابر غبار و رطوبت غیرقابل نفوذ باشد. پنل دربازکن باید بتواند در درجه حرارت 10°C تا 55°C مقاوم باشد (شکل ۵).



بعضی از پنل‌ها مجهز به سیستم اعلام ضد سرقت و آژیر یا شاسی زنگ یک واحد مسکونی هستند.

ب) نکات اجرایی نصب قوطی دربازکن تصویری

قطوی دربازکن تصویری را زمانی باید نصب کنید که دیوار بیرون منزل سنگ و یا آجرنما نشده است به نحوی که لبه خارجی قاب دربازکن با لبه سنگ یا آجر مماس شود. در ضمن داخل و پشت مهره‌های قوطی پنل را که محل نصب پیچ برای بستن پنل است با چسب کاغذی و هر وسیله دیگری حفاظت کنید تا دوغاب سنگ کاری یا سیمان بندکشی آنها را مسدود نکند.

۲-۱-۲- کابل مخصوص ارتباطات در باز کن تصویری

کابل در باز کن تصویری به عنوان رابط بین پنل ورودی، منبع تغذیه، گوشی و صفحه نمایش و قفل باز کن است. کابل های در باز کن تصویری از نوع فویل دار و در دو سطح مقطع $0/4$ و $0/5$ و $0/6$ میلی متر مربع عرضه می شوند. کابل در باز کن مانند تلفن در سیم های $20, 15, 10, 4, 3, 4, 5, 6$ زوج تولید و ارایه می شود. فویل مخصوص داخل کابل باعث جلوگیری از نویز و اختلال در صدا و تصویر در باز کن می شود (شکل ۶). در بعضی از در باز کن ها سیم از دم در مستقیم به صفحه نمایش (مانیتور) متصل می شود.



شکل ۶ - چند نمونه کابل مخصوص در باز کن تصویری

نکات اجرایی کابل کشی در باز کن تصویری برای انتخاب نوع کابل و تعداد زوج سیم برای در باز کن به معلومات زیر نیاز است:

- تعداد طبقات
- مدل و نوع در باز کن
- روش لوله گذاری


معمولًا سیم کشی مدل های مختلف در باز کن با یکدیگر متفاوت است ولی به طور معمول با افزایش طبقات ساختمان تعداد زوج سیم ها افزایش می یابد. بهتر است مسیر در باز کن هر واحد تا جعبه کششی (اتصال) اصلی طبقه همکف مجزا باشد. اما می توان از جعبه تقسیم اصلی تا پنل جلوی در از یک کابل مشترک استفاده کرد.

برای محاسبه تعداد سیم در باز کن تصویری از جعبه تقسیم پارکینگ یا همکف تا پنل جلوی در می توان از رابطه $n*(n+4)$ استفاده کرد. در این رابطه n تعداد واحدها و عدد 4 تعداد رشته سیم است. مثلاً در یک ساختمان 3 واحدی از جعبه تقسیم تا پنل حداقل باید $=16$ رشته سیم به پنل برد می شود. یک کابل 8 زوج برای این کار کافی است (برای سیم کشی پنل تا جعبه تقسیم نیازی به سیم کشی با کابل مجزا نیست و چون مسیر ثابت است از یک کابل می توان استفاده کرد).

برای ایجاد مسیر رزرو می توان از یک کابل 10 زوج نیز استفاده کرد. دو رشته سیم نیز از پنل برای در باز کن (هم راستای لولای در) سیم کشی می شود. سیم کشی قفل برقی نیز به دو سیم نیاز دارد. اگر تمایل داشته باشد توسط ریموت در باز کن بتوان در ورودی را نیز باز کرد باید 5 رشته سیم تلفن از محل نصب جعبه فرمان جک به داخل جعبه تقسیم ورودی سیم در باز کن طبقات سیم کشی کنید.

۲-۱-۳- دوربین در باز کن

وظیفه دوربین مداربسته در باز کن تصویری انتقال تصویر از پشت در به داخل ساختمان برای نمایش در صفحه نمایشگر در باز کن است. این دوربین ها معمولاً در دو نوع «سیاه و سفید» و «زنگی» موجود هستند (شکل ۷-۲). انتقال صدا در در باز کن های تصویری بدون میکروفون بوده و از طریق بُرد صورت می گیرد.

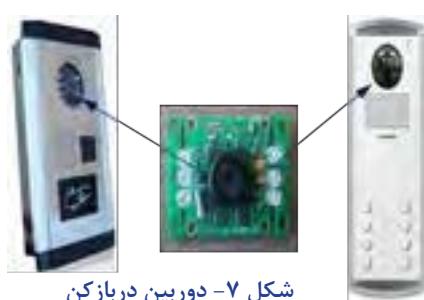

شکل ۷- دوربین در باز کن

زاویه و قدرت دید دوربین در بازکن

دوربین‌های در بازکن تصویری معمولاً با لنز یا بدون لنز ارائه می‌شوند. از طرفی بعضی از این دوربین‌ها از نوع میکروفون دار (با صدا) یا بدون میکروفون (بی‌صدا) مورد استفاده قرار می‌گیرند. دوربین‌های استفاده شده در در بازکن تصویری دارای دو زاویه دید «معمول» و «باز» هستند. در نمونه زاویه دید



شکل ۸- پوشح تصویر در صفحه نمایش

معمولی محدوده دید دوربینی ۷۷ درجه و در نوع باز این زاویه برابر با ۹۲ یا ۱۳۵ درجه بوده و محدوده بیشتری از فضای حلوی ورودی ساختمان را نشان می‌دهد. این دوربین‌ها باید مجهز به نور مادون قرمز برای دید در شب و سیستم تنظیم خودکار نور^۱ باشند به طوری که در نور تمام موقع شب و روز با حداقل شدت از ۰/۱ لوکس^۲ یک تصویر واضح و روشن روی صفحه نمایش دیده شود (شکل ۸). نور LED مادون قرمز برای در بازکن‌های با دوربین سیاه و سفید کاربرد دارد و در نوع رنگی از LED‌های متفاوت^۳ استفاده می‌شود.

۴-۲-۲-۱- دستگاه تغذیه کنترل مرکزی و قفل بازکن

این قسمت شامل منبع تغذیه، قفل بازکن و ارتباط با در ورودی است.

منبع تغذیه در بازکن تصویری برای ایجاد مدار مکالمه و زنگ اخبار با استفاده از ترانسفورماتور (مبدل) کاهنده و مدار الکترونیکی، ولتاژ ۲۲۰ ولت برق شهر را به ۱۲ ولت متناوب (در بازکن) و ۱۲ ولت مستقیم (مکالمه) تبدیل می‌کند. البته صفحه نمایش تغذیه جداگانه داشته و مستقیم به برق شهر متصل می‌شود (شکل ۹).



شکل ۹- منبع تغذیه در بازکن تصویری

قفل بازکن

قفل بازکن‌ها معمولاً زنجیردار، برقی و یا از نوع مغزی قفل هستند. این قفل‌ها باید به گونه‌ای طراحی و نصب شود که بر اثر ضربه به در باز نشود (شکل ۱۰). بعضی از قفل‌بازکن‌ها با ولتاژ ۲۴ ولت کار می‌کنند.



شکل ۱۰- قفل بازکن در بازکن

۱ - Autoiris (تنظیم خودکار نور)

۲-Lux (لوکس)

۳- سوپر هایبرلیت

۵-۱-۲-۲- گوشی و صفحه نمایش

گوشی و صفحه نمایش در داخل واحد و ارتفاع ۱۴۵ سانتی متر از کف تمام شده، نصب می شوند حداقل صدای زنگ داخل واحد حدود ۷۰ dB دسی بل و قابل تنظیم است. برای نصب صفحه نمایش و گوشی ابتدا پایه مخصوص را در ارتفاع مناسب نصب کرده و سپس پایه و صفحه نمایش را روی آن نصب و گوشی را در محل خود قرار دهید

(شکل ۱۱).



شکل ۱۱- پایه و نحوه نصب آن صفحه نمایش در بازن



شکل ۱۲- دو نمونه صفحه نمایش

معمولًاً گوشی و صفحه نمایش در دو مدل یکپارچه شامل میکروفون، بلندگو و صفحه نمایش و یا به صورت جداگانه ساخته و ارائه می شود. بعضی از این مانیتورها به صورت لمسی با بلندگوی داخلی هستند.

ابعاد صفحه های نمایش سیاه - سفید و رنگی در اندازه های ۷" و ۴/۵" و ۴" و ۳/۵" (اینج) تولید می شود (شکل ۱۲). دوربین های در بازن تصویری باید با فشار شستی زنگ روشن شوند و همچنین قابلیت روشن شدن از داخل واحد مسکونی داشته باشند.



شکل ۱۳- نصب در بازن

به نظر شما در شکل ۱۳ نصب این در بازن درست است؟


پرسش



تحقیق کنید: در مورد شرایط و نحوه خرید یک در بازن تصویری تحقیق کنید و به کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



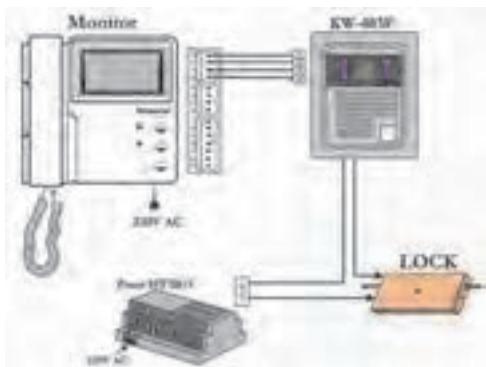

شکل ۱۴ - ارتباط اجزای دربازکن تصویری

۲-۲-۲- ارتباط اجزاء دربازکن تصویری

همانطور که در شکل ۱۴ دیده می‌شود پنل جلوی در ورودی، منبع تغذیه، سیم‌های رابط، قفل بازکن، صفحه نمایش و گوشی دربازکن تصویری با یکدیگر ارتباط داشته و یک مدار بسته را تشکیل می‌دهد.



شکل ۱۵ - دربازکن مجهز به دوربین IP

تحقیق کنید امروزه با پیشرفت فناوری ارتباطات دوربین‌های قابل اتصال به شبکه اینترنت (دوربین IP) در سیستم‌های دربازکن تصویری به کار گرفته شده است (شکل ۱۵).

به طوری که با فشار شستی زنگ تلفن همراه تصویر فرد پشت در را به صاحب خانه نشان می‌دهد. در مورد عملکرد این نوع دربازکن‌ها تحقیق کنید.

تحقیق کنید



۲-۲-۳- نصب و سیم‌کشی پنل‌های صوتی و تصویری

پس از انتخاب و خرید وسیله مناسب، نصب و سیم‌کشی دربازکن‌های صوتی یا تصویری آغاز می‌شود ابتدا باید قوطی گذاری، آن هم برای پنل (صفحه جلو در ساختمان) انجام شود. قوطی پنل در بیرون ساختمان قرار دارد و تا قبل از نما کاری، نمی‌توان نصب درستی برای آن انجام داد. لذا لازم است در این خصوص همانگی صورت گیرد. البته در اینجا فرض بر این بوده که لوله‌کشی به همراه کابل آن قبلاً صورت گرفته و فقط به یادآوری آن اشاره خواهیم کرد. در شکل ۱۶ نمونه‌هایی از پنل‌های دربازکن تصویری که در حال حاضر موجود و در بازار عرضه می‌شوند دیده می‌شود.



شکل ۱۶ - انواع پنل‌های دربازکن تصویری

برخی از آنها به صورت ماتژولار (قطعه قطعه) بوده و دارای قابلیت استفاده در طرح‌های مختلف عمودی و افقی هستند. و پنل‌هایی قابلیت مجهز شدن به در بازکن مغناطیسی به وسیله کارت رانیز دارند.


۲-۲-۴- انواع قوطی‌های توکار پنل

برای نصب پنل‌های صوتی و تصویری از قوطی‌های توکار استفاده می‌شود که طرح آن را در ۴ نوع مختلف می‌توان در نظر گرفت:

- ۱- قوطی توکار تک ماژول صوتی
- ۲- قوطی توکار تک ماژول تصویری (۳۰ میلی‌متر بلندتر از نوع صوتی)
- ۳- قوطی توکار دو ماژول
- ۴- قوطی توکار سه ماژول

این قوطی‌ها بر حسب نوع کار، مطابق شکل در ترکیب‌های مختلفی از ۱ الی ۹ ماژول می‌توان استفاده کرد.

در زیر قوطی‌های مختلف با اندازه‌های آنها آمده است که در نصب آنها کمک خواهد کرد.
برای اتصال دو یا سه قاب توکار از رابط قوطی توکار استفاده می‌شود که از سوراخ میانی آن برای عبور کابل‌ها می‌توان استفاده کرد (شکل ۱۷).

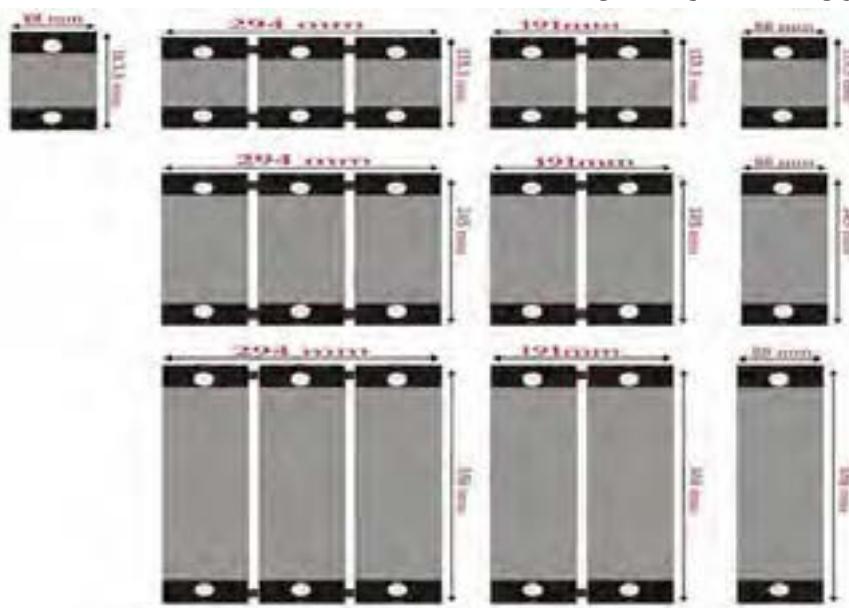

شکل ۱۷- انواع قوطی توکار پنل ورودی در بازن

۲-۲-۵- طریقه نصب قوطی توکار

- ۱- قبل از کار گذاشتن قوطی توکار محل ورود سیم (از کف یا دیوارهای جانبی) را از قوطی جدا کنید.
- ۲- در نصب پنل‌های بالاتر از سه ماژول ابتدا رابط پلاستیکی قاب توکار را مطابق شکل نصب کنید. توجه کنید که خود رابط پلاستیکی در انتقال سیم از یک قوطی به قوطی دیگر می‌تواند مورد استفاده شود. سپس کل مجموعه را در داخل دیوار نصب کنید.
- ۳- قوطی توکار را مطابق با شکل در ارتفاع ۱۴۵ سانتی‌متری از سطح زمین و کاملاً هم تراز با دیوار



نصب نمایید. جهت جلوگیری از مشکلات بعدی، محل و جهت نصب را با مسئول ساختمان هماهنگ کنید (شکل ۱۸).

شکل ۱۸- محل نصب قوطی



شکل ۱۹- گیره نصب قوطی

در داخل بسته‌بندی پنل‌های ۳ مازول، چهارگیره جهت کمک به همتراز نصب کردن قوطی توکار با دیوار قرار داده شده است. گیره‌ها را به قوطی توکار متصل کرده، بعد از محکم کردن قوطی توکار با گچ، گیره‌ها را خارج نمایید. اگر قوطی توکار هم تراز با سطح دیوار نباشد، پنل و باران گیر به خوبی بر روی دیوار نصب نخواهد شد (شکل ۱۹).

۶-۲-۲- نصب پنل و باران گیر

۱- با استفاده از آچار آلن پیچ انتهای پنل مازول‌ها را باز کنید (لازم نیست پیچ تا انتهای باز شود) سپس انتهای پنل را به سمت بالای باران گیر فشار دهید تا خار مربوط به آن آزاد شود، سپس پنل را بیرون آورید. استفاده از ابزار نامناسب بجای آچار آلن باعث هرز شدن و ایجاد مشکلات برای خدمات بعدی می‌شود.

۲- صفحه شستی و قاب باران گیر را بر روی قوطی توکار قرار دهید. سپس صفحه شستی را با دو عدد پیچ خودکار به قوطی توکار متصل کنید.

به نکته زیر در زمان نصب توجه کنید:

برای اتصال محکم‌تر می‌توانید دوتا از پیچ‌های خودکار را باز کرده (به صورت ضربدری) و به جای آنها با استفاده از پیچ و رول‌پلاک مجموعه را به دیوار محکم نمایید. در هنگام ستن دقت کنید تا به علت سفت کردن بیش از حد صفحه شستی خم برندارد. زیرا در این صورت کلیدها به سمت پائین رانده می‌شوند.

ابعاد قوطی توکار پنل‌های متداول در بازار
ابعاد قوطی‌های متداول در بازار در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲-ابعاد قوطی

ابعاد قوطی	پنل ماژولی	ابعاد قوطی	پنل واحدی
۱۲۱×۱۲۵mm	تک ماژول	۹۵×۱۶۲mm	۱ و ۲ واحدی
۱۲۱×۲۲۰mm	دو ماژول	۱۱۵×۲۹۵mm	۳ تا ۱۶ واحدی
۱۲۱×۳۰۵mm	سه ماژول		

مراحل لوله کشی و سیم کشی در بازکن صوتی یا تصویری

۱- گوشی در بازکن در محل مناسبی از هر واحد مسکونی نزدیک ورودی واحد یا آشپزخانه قرار می‌گیرد لازم است از محل نصب گوشی ورودی اصلی ساختمان یعنی محلی که بعداً قوطی پنل آنچا قرار می‌گیرد، لوله‌ای مستقیم برده و نصب شود.

الف) گوشی درازکن‌های تصویری که دوشاخه برقی دارند. در نزدیکی محل نصب گوشی، در واحد مسکونی باید تغذیه برقی در نظر گرفت.

ب) در صورتی که گوشی واحد تا آشپزخانه فاصله زیادی پیدا کرده است در صورت پیش‌بینی گوشی اضافی، تحت عنوان اینترکام، لوله مربوط به آن گوشی واحد تا آشپزخانه (محل گوشی اینترکام) را نصب نمایید تا بعداً در صورت نیاز به گوشی اینترکام مجبور به سیم کشی روکار نشود.

۲- برای تغذیه پنل یک خط تغذیه از برق مشترک ساختمان در نظر بگیرید.

۳- لوله‌ای نصب کنید که قوطی پنل را به دستگیره درب و محل قرار گرفتن زنجیر قفل درب بازکن مرتبط کند.


سیم کشی در بازکن صوتی یا تصویری

با توجه به بندهای بالا برای این منظور باید از کابل ۳ زوج برای لوله کشی در بند ۱، برای بند ۲ کابل دو زوج و برای بند ۳ از سیم یا کابل دو رشته با مقطع ۱/۵ یا ۲/۵ استفاده کرد.

۲-۲-۷- سیم بندی پنل صوتی

مدار مکالمه و مدار خبر: هر پنل صوتی از یک مدار مکالمه و یک مدار خبر تشکیل شده است مطابق با شکل زیر اما این مدار ساده به تنها یک کارایی لازم را ندارد زیرا ۱- با برداشتن گوشی و دهنی از سر جای خود مدار مکالمه و خبر باید فعال شود.

در صورت توسعه مدار و وجود واحدهای دیگر باید با برداشتن گوشی امکان شنود مکالمات واحدهای دیگر میسر نباشد. این خواسته در پنل‌های صوتی قدیمی با کلیدها و به صورت الکترومکانیکی انجام می‌شد اما امروزه این وسایل کاملاً الکترونیکی شده‌اند و هنگام نصب و سیم کشی فقط با ترمینال‌هایی روبرو هستیم که آنها را سیم کشی می‌کنیم (شکل ۲۰).

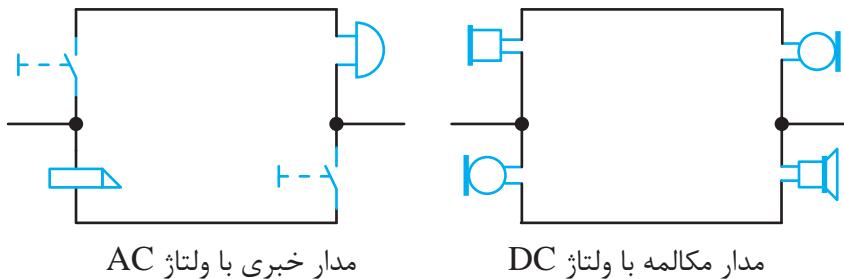


شکل ۲۰ - ارتباطات سیستم صوتی و دربازکن

اتصالات پنل

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| A : ورودی صدا از پنل به گوشی | A : خروجی صدا از پنل به گوشی |
| B : خروجی صدا از گوشی به پنل | B : ورودی صدا از گوشی به پنل |
| C : سیم مشترک | C : سیم مشترک |
| E : دوسر کلید در بازکن | D : ورودی صدای زنگ |
| F : ورودی تغذیه ۱۲ ولتی | + و -: ورودی تغذیه ۱۲ ولتی |


به نکات زیر در سیم کشی دربازکن توجه کنید:

- در تمام پنل‌های صوتی و تصویری، در صورت استفاده از بیش از دو مازول، برای روشن کردن لامپ‌های پشت پنل‌های بعدی از تغذیه کمکی باید استفاده کرد.
- برای اتصال قفل دربازکن، از سیم‌های افشار ۱/۵ یا ۲/۵ استفاده کنید تا به مرور زمان شکسته و قطع نشود.

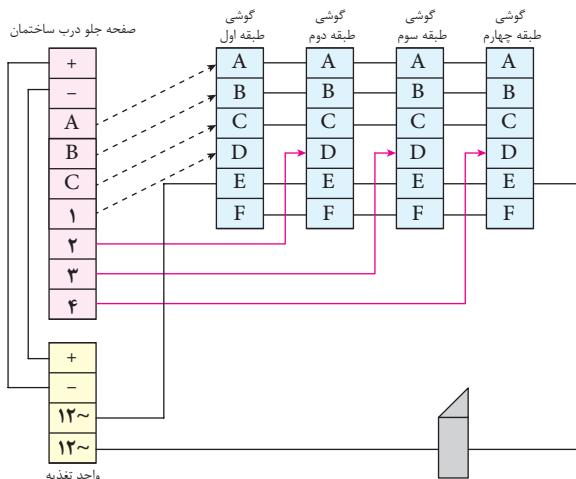

شکل ۲۱ - سیم کشی دربازکن تصویری

هر چند شرکت‌های سازنده دربازکن صوتی یا تصویری یک مسیر را برای سیم کشی در کاتالوگ وسایل خود، مانند شکل ۲۱ ارائه می‌دهند. اما هنگام نصب، برای عیب‌یابی بهتر برای هر واحد مسکونی مسیر سیم کشی و لوله‌گذاری مستقل و مجزا در نظر گرفته شده است و بهتر است مطابق شکل زیر اجرا شود.

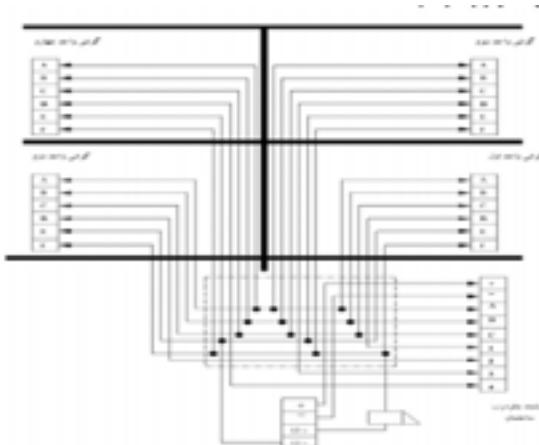

شکل ۲۲ - مسیر سیم کشی

۲-۲-۸- کار عملی ۱: سیم‌بندی پنل تصویری یک واحدی

این پنل علاوه بر ارتباط صوتی، امکان ارتباط تصویری را به صورت یک طرفه توسط صاحب خانه فراهم می‌کند یعنی امکان به نمایش گذاشتن ورودی ساختمان وجود دارد. این امکان توسط یک دوربین ویدئویی که در پنل ورودی ساختمان قرار دارد و نمایشگر گوشی فراهم شده است آنرا می‌توان به گونه‌ای تنظیم نمود که با فشار دادن کلید زنگ فعال شود و یا پس از برداشتن گوشی آغاز شود انتقال تصویر چند ثانیه پس از قطع ارتباط صوتی به وسیله گذاشتن گوشی پایان خواهد یافت. مانند حالت صوتی

امکان دیدن معمولاً حین یک ارتباط ویدئویی توسط واحدهای دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر واحد غیرمرتب دکمه تصویر را فشار دهد فقط تصویر فرد را مشاهده می‌کنید و ارتباط صوتی نخواهد داشت. در زیر اجزاء این نوع در بازکن نشان داده شده است که نشان دهنده آن است که لوله‌کشی و سیم‌کشی آن با پنل صوتی تفاوت چندانی ندارد.

۲-۲-۸-۱- اتصالات پنل

در پنل‌ها معمولاً از یک کانکتور ۷ یا ۹ پین استفاده می‌شود که اتصالات آن به ترتیب زیر است و ارتباط آن در شکل ۲۴ دیده می‌شود.



شکل ۲۴ - ترمینال اتصالات

۱- سبز: انتقال صدا، فرمان زنگ به صفحه نمایش و فرمان در بازکن به پنل؛

۲- بنفش: اتصال منفی؛

۳- قرمز: اتصال مثبت جهت تغذیه پنل؛

۴- قهوه‌ای: سیگنال تصویر؛

۵- زرد و آبی - تغذیه ۱۲ ولتی مدار صوت و دوربین؛

۶- مشکی: سر مشترک شاسی‌های زنگ. **Call**

L۲- خروجی جهت باز کردن قفل

در پنل‌های سری جدید طبق شکل ۲۵ از یک ترمینال برای اتصالات فوق SPK و با تنظیم پتانسیومتر استفاده شده است.

تنظیم صدای بلندگو (SPK) و میکروفون (MIC) پنل نیز امکان‌پذیر شده است (شکل ۲۵).

برای سیم‌کشی از داخل واحد به پنل دم در دو راه وجود دارد؛



روش (الف) از مانیتور (صفحه نمایش) هر واحد یک کابل مستقیم وارد جعبه کشش یا جعبه اتصالات برده شود و از آن نقطه به دم در هدایت شود. اگر تعداد واحدها از ۵ واحد بیشتر باشد از سوئیچ استفاده می‌شود. در صورتی که تعداد واحدها از ۵ واحد کمتر باشد از روش (ب) استفاده می‌شود. روش (ب) در ساختمان‌های کمتر از ۵ واحد، مسیر واحدها معمولاً با یکدیگر موازی شده و به پنل دم در هدایت می‌شود.

شکل ۲۵- محل تنظیم صدای بلندگو و میکروفون

اگر لامپ پشت پنل از نوع نئون بود، تغذیه آن را از قسمت DC تأمین نکنید، در این صورت با قطع و وصل برق اصلی، محافظ تغذیه عمل کرده و تغذیه روشن نخواهد شد، اما اگر پنل از نوع جدید با لامپ پشت پنل LED باشد، جهت پرهیز از سوسوزدن لامپ، بهتر است تغذیه آن از قسمت DC تأمین گردد.

۲-۲-۸-۲- اتصالات صفحه نمایش

برای اتصال صفحه نمایش از کابل مخصوص نشان داده در شکل ۲۶ استفاده می‌شود رنگ این سیم‌ها به ترتیب زیر است.



۱. قرمز- انتقال صدا، فرمان زنگ به صفحه نمایش و فرمان درب بازکن به پنل؛

۲. آبی اتصال منفی؛

۳. زرد - اتصال مثبت جهت تغذیه پنل؛

۴. سفید - سیگنال تصویر؛

۵. قهوه‌ای - سیم زنگ (در صفحه نمایش‌های مجهز به سوئیچر داخلی).

ترمینال شماره ۱ دارای سه سطح ولتاژ می‌باشد:

● فشردن شستی زنگ آن را به Call (سیم مشترک شستی‌های زنگ) که با مقاومت کوچکی (۴۷۰ اهم)

به منفی متصل است، وصل می‌کند. این حالت برای صفحه نمایش به معنای فرمان به صدا درآوردن صدای زنگ


است. (صفر ولت)

- در حالت مکالمه، ولتاژ این ترمیナル حدود ۸ الی ۱۰ ولت می‌باشد.
- فرمان باز کردن قفل به پنل، با بالابردن ولتاژ این ترمیナル به بالای ۱۲ ولت توسط صفحه نمایش انجام می‌گیرد.

به نکات زیر هنگام نصب صفحه نمایش توجه کنید:

- ۱- در سیستم دربازکن تصویری تک واحدی دیپ سوئیچ‌ها یا جامپرهای پشت صفحه نمایش را در حالت ON قرار دهید؛
- ۲- جهت اتصال صفحه نمایش به سیم برق، حتی الامکان از ترمیナル استفاده کنید، تا جدا کردن صفحه نمایش، جهت تعمیرات احتمالی، به سادگی امکان پذیر باشد. همچنین اندازه سیم‌ها را بیش از حد کوتاه نکنید؛
- ۳- پس از اتمام کار، طرز استفاده از صفحه نمایش و حافظه را برای کاربر به طور کامل توضیح دهید؛ در شکل ۲۷ سیم‌بندی یک سیستم دربازکن تصویری یک واحدی مشاهده می‌شود. در موقع ضروری می‌توانید اتصالات + و - تغذیه را قطع کنید تا تغذیه مورد نیاز پنل از صفحه نمایش تامین شود. استفاده از این روش در فواصل طولانی، به دلیل افت ولتاژ، باعث از بین رفتن شفافیت تصویر می‌شود. بنابراین برای داشتن تصویری صاف و شفاف، حتی در مسافت‌های طولانی حتماً از تغذیه مناسب استفاده کنید.

به نکات زیر هنگام نصب سیستم دربازکن تصویری توجه کنید.

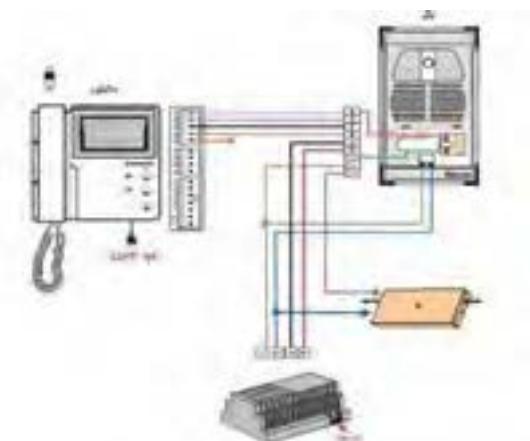

شکل ۲۷ - سیم‌بندی کامل دربازکن تصویری برای یک واحد

- ۱- محل نصب تغذیه را، سر پوشیده و دور از نفوذ باران و آب انتخاب نمایید؛
- ۲- در سیستم‌های دربازکن تصویری، جهت ارتباط، همیشه از سیم‌های ۰/۶ فویل دار استفاده کنید و برای جلوگیری از تأثیر نویز روی تصویر، در فواصل بالای ۵۰ متر بهتر است از کابل کواکسیال (آنتن) بهره بگیرید. در این حالت مغزی کابل کواکسیال را به پین ۴ (در پنل و صفحه نمایش) و شیلد آن را نیز به پین ۲ (در پنل و صفحه نمایش) متصل کنید.


۲-۲-۸-۳- سیم بندی پنل تصویری بالاتر از یک واحد: طرح شماره (۱)

در سیستم‌های چند واحدی جهت جدا کردن زنگ‌ها و متصل کردن صدا و تصویر پنل، تنها به واحد مربوطه، به شرح زیر از سوئیچر استفاده می‌شود. (در بسیاری از برندها سوئیچر داخلی است).

۱- سیم‌بندی پنل تصویری طرح (۱) بالاتر از یک واحد، با استفاده از سوئیچر داخلی: با استفاده از این روش می‌توان از سیم‌کشی سیستم صوتی قبلی بدون هیچ تغییری استفاده کرد. برای سیم‌کشی تنها به ۴ رشته به علاوه تعداد واحدها، سیم موردنیاز می‌باشد. در این حالت دیپ سوئیچ‌ها یا جامپرهای پشت صفحه نمایش را در حالت OFF قرار دهید (شکل ۲۸).

هرچند این روش ساده و اقتصادی است، اما برای بیش از ۴ واحد، به جهت نویز و از بین رفتن شفافیت

تصویر توصیه نمی‌شود.

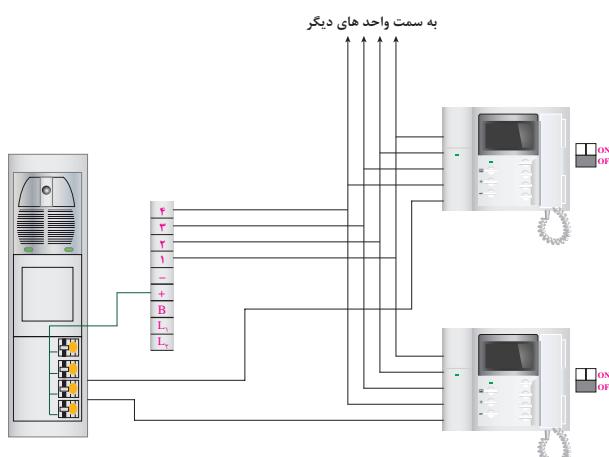


شکل ۲۸ - اتصال دو دربازکن تصویری



شکل ۲۹ - اتصال صفحه نمایش

نکته: همانطور که قبلاً گفته شد شرکت‌ها برای سهولت نصب نقشه کاتالوگی می‌دهند که در آن مسیرهای طبقات مجاز است سیم همه گوشی‌ها در پنل به هم وصل می‌شوند و هر کدام مسیر جدا به سمت واحدهای دیگر دارد. در شکل ۲-۲۹، نحوه اتصال صفحه نمایش نشان داده شده است.


۲-۲-۸-۴- سیم بندی پنل تصویری (طرح شماره ۱) بالاتر از یک واحد، با سوئیچر مجتمع

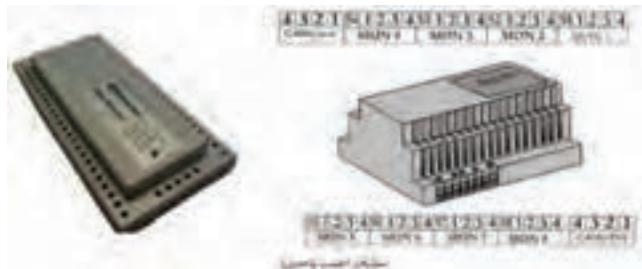


شکل ۳۰ - سوئیچر

سوئیچرهای مجتمع برای تعداد واحدهای زوج از ۲ الی ۱۰ واحد طراحی و ساخته شده است. برای تعداد واحدهای بالاتر می‌توان سوئیچر ۸ یا ۱۰ واحدی را با انواع دیگر مانند شکل ۳۱ اتصال داد.

اتصال به مانیتورها

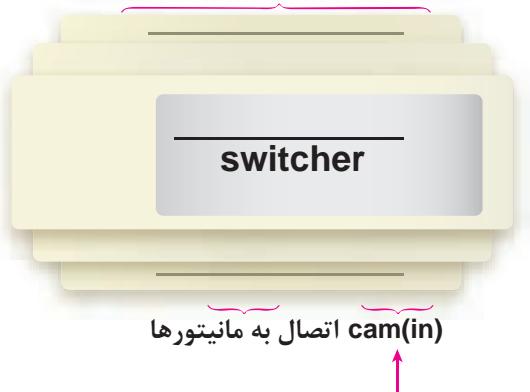

اتصال به مانیتورها

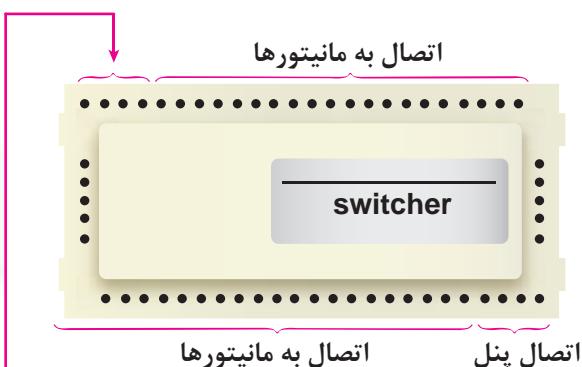

شکل ۳۱ - اتصال دو سوئیچر


هنگام نصب سوئیچر به نکات زیر توجه کنید:

۱- سوئیچر را در محلی سر پوشیده به دور از نفوذ آب، به دیوار پیچ نمایید. از نصب نامرتب، روی سقف و آویزان شده، جدا خود داری فرمایید.


۲- هنگام نصب سوئیچر برای عیب یابی ساده‌تر، شماره هر واحد را با برچسب روی سوئیچر مشخص نمایید.

۳- می‌توانید سیم ۲ در تمام صفحه نمایش‌ها را به هم متصل کرده و از یک رشته سیم استفاده کنید!

۴- هنگام استفاده از سوئیچر مرکزی، دیپ سوئیچ‌ها یا جامپر پشت صفحه نمایش‌هارا در حالت ON قرار دهید. در این حالت سیم پنجم (قهوه‌ای) بلااستفاده است (شکل ۳۲).

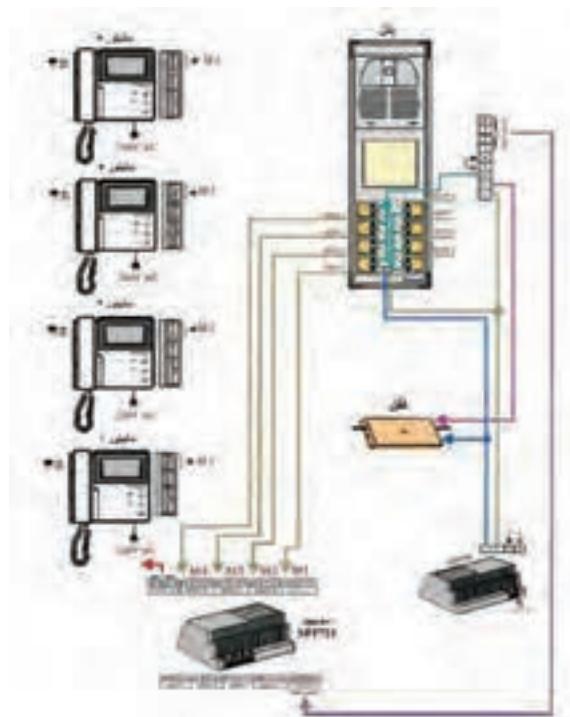

شکل ۳۲ - سیم‌بندی در بازن تصوری بالاتر از یک واحد با سوئیچر

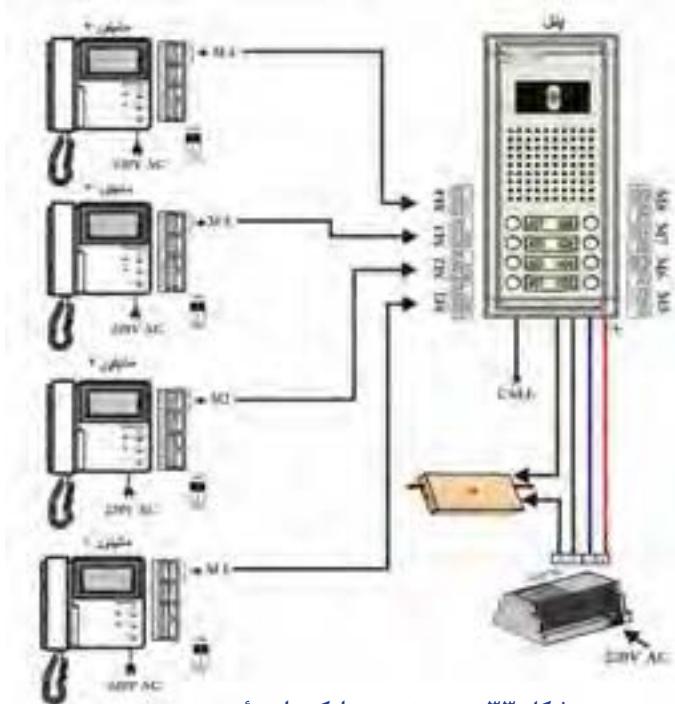


شکل ۳۳ - سیم‌بندی در بازن با سوئیچر

۲-۲-۸-۵ طرح (۲)


پنل‌های تصویری طرح شماره (۲) در دو مدل با سوئیچر داخلی و بدون سوئیچر ارائه می‌شوند. در واحدهای بالا برای جلوگیری از ازدحام سیم‌ها در پشت پنل، استفاده از مدل بدون سوئیچر بیشتر توصیه می‌شود. سیم‌بندی پنل‌های بدون سوئیچر طرح شماره (۲) مطابق سیم‌بندی پنل‌های طرح شماره (۱) می‌باشد. طرح زیر سیم‌بندی مدل سوئیچردار را نمایش می‌دهد.

۲-۸-۶- سیم‌بندی پنل تصویری مدل‌های دیگر

پنل‌های تصویری طرح‌های دیگر نیز در دو مدل با سوئیچر داخلی و بدون سوئیچر داخلی از یک تا ۱۸ واحد در یک پنل، ارائه می‌شوند. برای تعداد واحدهای بالاتر می‌توانید از پنل‌های توسعه‌دهنده که در دو مدل ۱۶ و ۲۴ واحدی موجود است، استفاده کنید (شکل ۳۴).

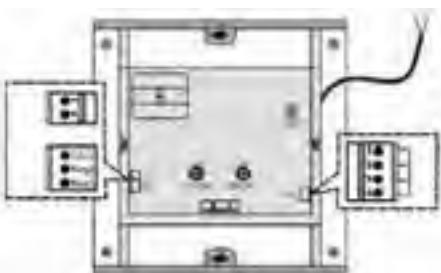

شکل ۳۴- اتصال پنل تصویری یک و دو واحدی

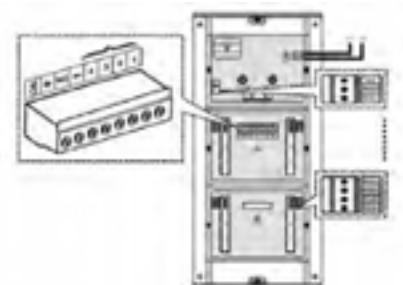

شکل ۳۵- اتصال پنل ۳ واحدی

سیم‌بندی این پنل‌ها مشابه دیگر پنل‌ها است. اتصال سیم CALL برای استفاده در درهای هوشمند تعییه شده است و در حالت عادی کاربردی ندارد (شکل ۳۵). در هنگام استفاده از پنل‌های بیش از ۲ واحدی نوع دیگر برای سیستم‌های هوشمند، سیم CALL یونیت بالا را به یونیت پایین متصل کنید.

۲-۹- نصب دربازکن کارتی


برای کنترل تردد در انواع پنل‌های صوتی یا تصویری، می‌توان از مازول‌های کارت خوان استفاده کرد. این مازول‌ها بر مبنای فناوری کارتهای بدون تماس (RFID) عمل می‌کند، به طوری که با نزدیک کردن کارت مجاز به آن قفل برقی، فرمان گرفته و در باز می‌شود (شکل ۳۶).



شکل ۳۶- دربازکن با دربازکن کارتی

طرح قدیم ۴ سیم و طرح جدید ۷ سیم می باشد. در هر دو مدل سیمهای + و - (قرمز و مشکی) را به + و - تغذیه متصل کنید. سیمهای **COM** و **NO** (سیم زرد و سبز در مدل قدیم) را نیز مانند راهنمای زیر در مسیر قفل در باز کن سری نمایید.

برای باز کردن قفل در موقع اضطراری به طور دستی، می توان یک کلید فشاری را به سیمهای **1 OPEN** و **2 OPEN** وصل کنید. (شکل ۳۷).

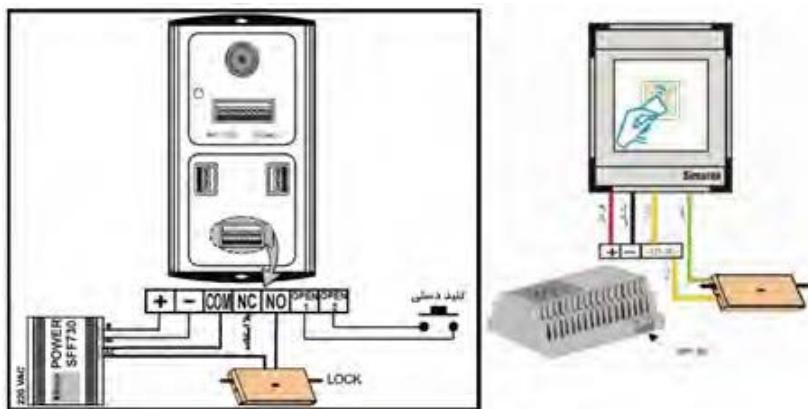

شکل ۳۷ - اتصالات در باز کن با در باز کن کارتی

۲-۲-۹- نحوه برنامه ریزی

۱- کارت مستر را جلوی پنل بگیرید. پس از شنیدن بوق تگ یا کارتهای مورد نظر را یکی یکی مقابل پنل بگیرید، صدای بیپ به منزله ثبت آنها می باشد. اگر تگ قبل از شناخته شده باشد، صدای بیپ ممتد خواهد شد.

۲- برای خاتمه حالت تعریف، کارت مستر را دوباره نشان دهید یا ۱۰ ثانیه صبر کنید تا LED قرمز شود.

۳- برای پاک کردن کل حافظه، کارت مستر را ۱۰ ثانیه نزدیک به پنل نگه دارید تا ده بار صدای بیپ ممتد شنیده شود. در مدل قدیم کافی است ۴ بار کارت را نزدیک پنل ببرید. به تعداد دفعات صدای بیپ شنیده خواهد شد. بعد از دفعه چهارم با قراردادن تگ یا کارت معمولی مقابل پنل حافظه پاک خواهد شد.

۲-۲-۹-۲- نصب حافظه تصویری


برای صفحه نمایش های «سیاه و سفید» و «رنگی» می توان از یک حافظه جانبی به صورت کشوئی در کنار صفحه نمایش استفاده کرد که با یک کانکتور ۷ تائی به آن متصل می شود. (شکل ۳۸).



شکل ۳۸- در باز کن با حافظه تصویری

این دستگاه به ازای هر بار زنگ زدن و یا به صورت دستی یک تصویر از جلوی در را ثبت نموده و بعد از پرشدن حافظه، تصویر اول را حذف و آخرین تصویر گرفته شده را جایگزین می‌نماید. عکس برداری دستی با شستی RECORD و فعال کردن حالت اتوماتیک با شاسی AWAY انجام می‌پذیرد. با استفاده از دکمه REVIEW و به کمک دکمه TIME، تاریخ و ساعت دستگاه، که روی تصاویر ذخیره شده ثبت می‌شود، تنظیم می‌گردد. حافظه مدل سیاه و سفید ۳۲ عکس بوده و با قطع برق نیز پاک می‌شود، اما حافظه رنگی قابلیت ذخیره ۵۱۲ عکس رنگی را داشته و با قطع برق نیز عکس‌ها پاک نمی‌شوند. حافظه رنگی قابلیت نصب برروی صفحه نمایش سیاه و سفید را دارد. اما بالعکس آن امکان پذیر نیست.


۲-۲-۱۰- کار عملی ۲

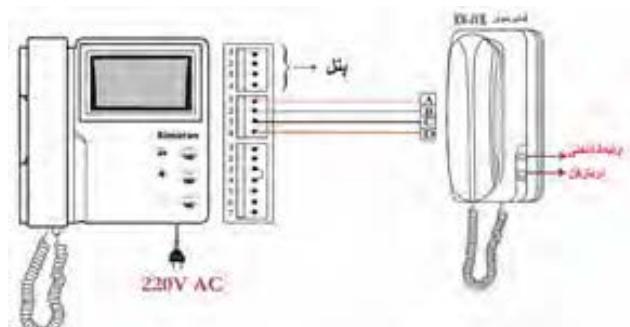

شکل ۳۹ - اتصال اینترکام

نصب گوشی صوتی اینترکام برای داشتن ارتباطی داخلی و همچنین ارتباط صوتی با پنل تصویری و بازکردن در از نقطه‌ای دیگر در واحدهای بزرگ، می‌توان از یک صفحه نمایش دیگر یا گوشی‌های صوتی استفاده و آن را به صفحه نمایش اصلی مربوطه متصل نمود. (شکل ۳۹)

چنانچه زنگ پنل زده شود، می‌توان با هر دو گوشی با پنل ارتباط برقرار کرد و درب را باز نمود. برای ارتباط از گوشی صوتی با صفحه نمایش، گوشی را برداشته و شستی بالائی را فشار می‌دهیم و بالعکس برای ارتباط از صفحه نمایش با گوشی صوتی، گوشی را برداشته و شستی میانی را فشار می‌دهیم. هنگام موازی کردن دو صفحه نمایش توجه کنید که اگر یکی از صفحه نمایش‌ها را خاموش کنید، صفحه نمایش دیگر یکسره زنگ خواهد خورد (شکل ۴۰).

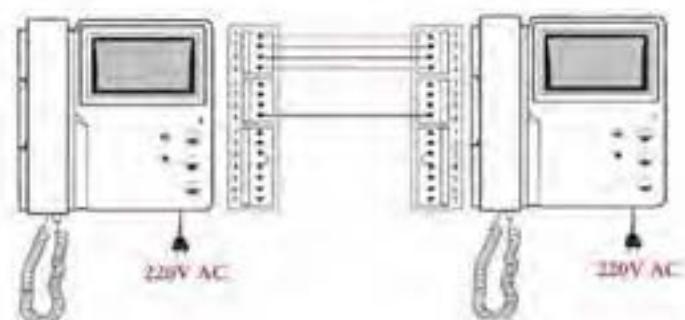

شکل ۴۰ - اتصال دو صفحه نمایش

۲-۲-۱۱- کار عملی نیمه تجویزی



تذکر: کارهای عملی نیمه تجویزی در صورت فراهم بودن تجهیزات و فرصت لازم برای آموزش قابل اجرا خواهد بود.

سیستم در باز کن تصویری با پنل کدینگ هنگامی که تعداد واحدها زیاد باشد، به جهت زیبایی و سادگی سیم‌بندی، می‌توانید از پنلهای کدینگ استفاده کنید که دارای ویژگی‌های زیر بوده و مشابه شکل ۴۱ می‌باشند.

شکل ۴۱- پنل‌های کدینگ (قابلیت کددھی)

۱-۲-۲-۱۱- ویژگی‌های سیستم مجهز به کدینگ

- ۱- استفاده از صفحه نمایش‌های متداول «سیاه و سفید» و «رنگی» ۴ سیم.
- ۲- قابلیت کد دھی به هر واحد به طور دلخواه.
- ۳- قابلیت فراخوانی واحدها با صفحه کلید از طریق پنل کدینگ و قابلیت نمایش کدها بر روی پنل.
- ۴- قابلیت باز کردن درب از طریق پنل با استفاده از کد تعیین شده توسط نصاب.
- ۵- قابلیت استفاده از ۴ پنل کدینگ به صورت هوشمند.

یک سیستم معمولی شامل پنل کدینگ و دیکودر (به ازاء هر ۴ واحد یک عدد) و صفحه نمایش می‌باشد. برای زنگ زدن به واحدها، شماره واحد، سپس کلید زنگ (*) را فشار دهید. برای باز کردن در ورودی با استفاده از رمز، کلید زنگ را فشار داده و رمز شش رقمی را وارد کنید. در صورت خطأ، کلمه Err و در صورت باز شدن در، کلمه Pass نمایش داده می‌شود.

A: سبز - صدا A : قرمز - صدا

G: مشکی - اتصال منفی G: آبی - اتصال منفی

V: زرد - سیگنال تصویر P: آبی - اتصال منفی

AA: آبی - خط اول اطلاعات V: سفید - سیگنال تصویر

BB: قهوه‌ای - خط دوم اطلاعات

با یک اتصال دهنده ۵ سیمه، اتصالات پنل را به ورودی دیکودر اول متصل کرده و از خروجی آن نیز به دیکودرهای بعد ببرید. خروجی‌های P، G، A، V هر دیکودر را به پایه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ هر صفحه نمایش متصل کنید.

جهت دریافت با کیفیت بهتر، تا حد ممکن دیکودرهای صورت متمرکز و در یک باکس قرار دهید و مخصوصاً در مسافت‌های طولانی، سیگنال تصویر را توسط کابل کواکسیال (مغزی به V، شیلد به G) به دیکودرهای متصل کنید (شکل ۴۲).



شکل ۴۲- تقسیم‌کننده تصویر

برای مسافت‌های بیش از ۱۰۰ متر یا بیش از ۲۰ واحد، از تقسیم کننده‌های تصویر، جهت بهبود کیفیت سیگнал تصویر استفاده می‌شود.

۲-۱۱-۲- تعیین شماره واحدها در دیکودر



جهت برنامه ریزی و تعیین شماره هر واحد، روی دیکودرهای می‌توانید از پروگرم مخصوص یا از پنل خود دستگاه استفاده کنید. (جدول ۲)

(۱) برنامه ریزی با استفاده از پروگرم دیکودر را از سیم‌کشی ساختمان جدا کرده و J1 را در حالت Program قرار دهید. سپس ترمینال‌های پروگرم (تغذیه، دیتا و کدگذاری) را به آن متصل کرده و آن را روشن کنید. حالا شماره واحد مورد نظر، از یک تا ۴ رقمی، را وارد کرده و کلید * را فشار دهید (مثالاً ۱۰۱+*). LED فرمز روشن می‌شود و LED سیز ۶ بار چشمک می‌زند. بعد از خاموش شدن LED فرمز می‌توانید شروع به برنامه ریزی پورت دیگر کنید. جهت اطمینان از صحت کدهایی، با شماره گیری واحد، LED J1 را در حالت نرمال قرار دهید (شکل ۴۳- تعریف کدهای سیستم کدینگ).

جدول ۳

J1 در دیکودر	LED سیز	توضیح
برنامه ریزی (Program)	۶ بار چشمک	صحت برنامه ریزی
	خاموش	خطا
	یک بار چشمک	J1 در حالت عادی است.
عادی (Normal)	۶ بار چشمک	J1 در حالت برنامه ریزی است.
	خاموش	خطا
	یک بار چشمک	صحیح

هنگام کدهایی به سیستم‌های دارای کدینگ به نکات زیر توجه کنید:

پس از ۴۰ الی ۵۰ بار کدهایی، پروگرم را باید با تغذیه مناسب مثلاً یا یک تغذیه ۱۲ ولتی شارژ نمایید. برای شارژ از سیم سفید برای مثبت و از سیم مشکی برای منفی استفاده کنید.

(۲) برنامه ریزی با استفاده از پنل ورودی ترمینال دیکودر (Input) مربوطه را قطع و صفحه نمایش‌های متصل به آن را نیز خاموش یا قطع کنید. بعد از گذاشتن J1 را در حالت Program، کابل ورودی را مجدداً وصل کنید. حالا صفحه نمایش اول را به CN1 وصل کرده و شماره واحد مورد نظر خود را از یک تا ۴ رقمی توسط پنل وارد و کلید زنگ را فشار دهید. مثلاً (۱۰۱+) در صورت صحیحی بودن عملکرد، صفحه نمایش مورد نظر

بدون تصویر ۶ بار زنگ می خورد اگر شماره تکراری باشد صفحه نمایش تنها یک بار زنگ خواهد خورد. صفحه نمایش اول را خاموش یا جدا کنید و صفحه نمایش دوم را به ترمینال دیکودر (CN2) وصل کنید و مرحله کد دهی را برای این صفحه نمایش نیز تکرار کنید. به همین روش سایر صفحه نمایش‌ها را نیز می‌توانید کد دهی کنید. در پایان پس از قطع کابل ورودی جامپر J1 را در حالت کارکرد عادی (Normal) قرار دهید.


و سپس کابل ورودی ترمینال دیکودر (Input) را وصل کنید.

جامپر J2 در همه دیکودرهای به جز آخرین دیکودر، برداشته می‌شود.

نکته



جز دیکودر کددهنده که فقط باید یک صفحه نمایش جهت کدگیری به آن متصل باشد، بقیه دیکودرهای و صفحه نمایش‌ها، در زمان کددهنی می‌توانند به سیستم متصل باشد (شکل ۴۴).

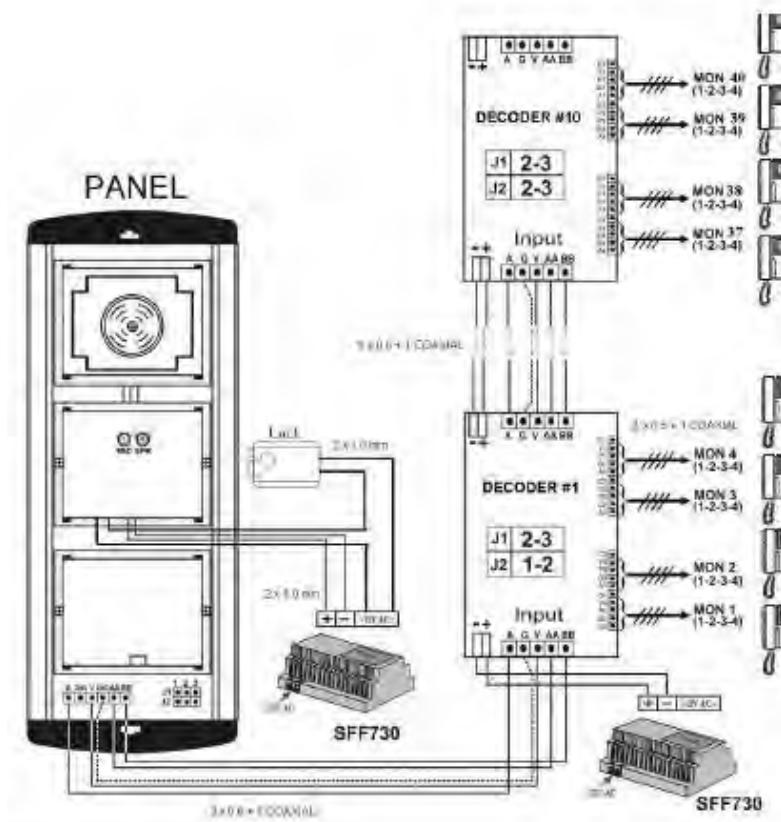

شکل ۴۴ - سیم‌بندی در بازنگ تصویری با پنل کدینگ

عيوب رايچ در بازکن های تصویری

عيوب	علت
پنل کلاً خاموش است.	ولتاژ DC منبع تغذیه را چک کنید و مطمئن شوید این ولتاژ به پنل نیز می‌رسد.
هیچ واحدی در را باز نمی‌کند.	ولتاژ AC منبع تغذیه را چک کنید.
	از سالم بودن قفل اطمینان حاصل کنید.
تصویر تمام واحدها موج دار است.	اگر با اتصال L1 به L2 قفل عمل می‌کند، رله در بازکن برد پنل را بررسی کنید.
صدا نداریم، زنگ نمی‌خورد و قفل هم عمل نمی‌کند.	مسیر سیم کشی از کنار سیم کشی برق رد شده است.
صدا همه واحدها نویز دارد.	خازن صاف منبع تغذیه نشستی پیدا کرده و باید تعویض شود.
صدا از داخل به پنل ضعیف یا قطع است.	قطعی در سیم شماره یک.
صدا از داخل به پنل ضعیف یا قطع است.	سیم شماره ۲ در پنل قطعی دارد.
تمام واحدها یکسره زنگ نمی‌خورد.	مسیر سیم کشی از کنار سیم کشی برق رد شده است.
صدا همه واحدها از پنل به داخل ضعیف یا قطع است.	میکروفون پنل خراب است.
پنل سوت می‌کشد.	میکروفون از جای خود خارج شده یا شل شده است.
اشکال در برد پنل.	میکروفون پنل خراب است.
صدا از داخل به پنل ضعیف یا قطع است.	اشکال در برد پنل.
روی تصویر تمام واحدها خطوط عمودی داریم.	اشکال در بلندگوی پنل.
تصویر تمام واحدها برفک و نویز شدید دارد.	اشکال در دوربین پنل است.
کیفیت تصویر همه واحدها نویز دارد و تار است.	استفاده از سوئیچر تک در بالاتر از ۴ واحد.
صفحه نمایش خاموش است.	استفاده از سیم کشی نازک قدیمی (سیم توصیه شده: ۰.۷۵ میلی‌متر).
با باز کردن در، تصویر برای لحظه‌ای جمع می‌شود.	استفاده از خروجی DC به جای AC برای قفل و لامپ‌های پنل.
گوشی یک صفحه نمایش سوت می‌کشد.	میکروفون از جای خود خارج شده یا لق شده است.

قطعی سیم یا سوختگی بلندگوی گوشی است.	صدای زنگ یک صفحه نمایش قطع است.
خرابی برد صوت صفحه نمایش است.	
اشکال در برد صوت صفحه نمایش است.	صفحه نمایش بعد از ۹۰ ثانیه خاموش نمی شود و یکسره روشن است.
شاسی درازکن صفحه نمایش خراب است یا دکمه آن گیر کرده است	صدا و زنگ داریم اما یک صفحه نمایش در را باز نمی کند.
سیم شماره ۴ قطعی دارد	
جامپر دوتائی پشت صفحه نمایش متصل نشده است	
اشکال در مژول تصویر است	صدا و زنگ داریم اما یک صفحه نمایش تصویر ندارد.
اشکال در برد صوت صفحه نمایش است	
پس از کد دهی دیکودرهای کد پنل تغییر داده شده است	
کد پنل با کد پروگرم یکسان نیست	
سوئیچ معیوب است. روکش سیم‌ها خراب و اتصالی دارند.	با فشار شستی زنگ یک واحد، زنگ سایر واحدها به صدا درمی آید.

تمرین: با فرآگیری این واحد یادگیری می‌توانید بعضی از عیوب مهم در بازندهای تصویری را تشخیص و با شایستگی لازم نسبت به رفع آن اقدام کنید. جدول زیر را تکمیل نمایید.

علت عیب از نظر شما	عیب اتفاق افتاده
	کیفیت تصویر صفحه نمایش معیوب است.
	ارتباط صوتی برقرار بوده ولی تصویر واحدها قطع است.
	با فشار شستی زنگ دم در واحدهای دیگر نیز مطلع می‌شوند.
	صدای نویز شدید در گوشی واحدها شنیده می‌شود.
	صفحه نمایش یکسره روشن است.

عيوب رايچ در بازکن های صوتي	
عيوب	علت
سيستم كلاً خاموش است	ولتاژ تغذیه را چک کنید و مطمئن شوید اين ولتاژ به پنل نيز می‌رسد.
هیچ واحدی در را باز نمی‌کند	ولتاژ AC تغذیه را چک کنید
صدا از پنل به داخل قطع است	از سالم بودن قفل اطمینان حاصل کنید
صدا از داخل به پنل قطع است	اگر با اتصال سیمهای E به F قفل عمل می‌کند، کلید در باز کن گوشی‌ها را بررسی کنید
صدا از داخل به پنل قطع است	سيم A قطع است
صدا از داخل به پنل قطع است	ميکروفن پنل خراب است
صدا از داخل به پنل قطع است	ميکروفن پنل خراب است
هیچ يك از واحدها زنگ نمی‌خورد	اشکال در یونیت صوت پنل
صدا از پنل به يك گوشی قطع است	بلندگوی پنل قطع یا سوخته است
صدا از يك گوشی به پنل قطع است	اشکال در برد صوت گوشی
صدا از يك گوشی به پنل قطع است	ميکروفن گوشی قطع شده یا سوخته است
صدا از يك گوشی به پنل قطع است	اشکال در برد صوت گوشی

ارزشیابی شایستگی در بازن کن تصویری

شرح کار:

- سیم کشی در بازن کن از روی کاتالوگ آن
- سیم کشی اینترکام برای در بازن های صوتی و تصویری

استاندارد عملکرد:

سیم کشی انواع در بازن کن و اینترکام از روی کاتالوگ (فارسی و لاتین)

شاخص ها:

- کاتالوگ خوانی و شناخت اصطلاحات و مشخصات فنی
- سیم کشی مطابق نقشه کارخانه سازنده
- پرداخت کاری پل در ساختمان برای نصب در بازن کن
- توانایی تنظیم زنجیر و نصب قفل الکتریکی درب

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ابزار مناسب - کاتالوگ های ناشناخته - مدت زمان مناسب با حجم کار

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی سیم کشی و کابل سه زوج - قطعات و تجهیزات در بازن کن صوتی و تصویری و میز کار

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	کاتالوگ خوانی و مشخصات فنی و نصب و سیم کشی	۲	
۲	کار با ابزار و ایجاد اتصالات	۱	
۳	رسم نقشه و نمودار برای در بازن کن تصویری	۱	
۴		۱	
	شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: کسب اطلاعات کار تیمی مستندسازی ویژگی شخصیتی	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

