


فکر کنید



۳ همواره نمایشگر و صفحه کلید کاملاً روبروی شما قرار گیرد.

۴ به ازای هر ۴۵ دقیقه کار با رایانه، بدن شما نیاز به ۵ دقیقه نرمش دارد.

۵ شکل ۹-۵-۵ چه پیام‌هایی برای شما دارد؟ به آن فکر کنید و همواره به آنها عمل کنید.

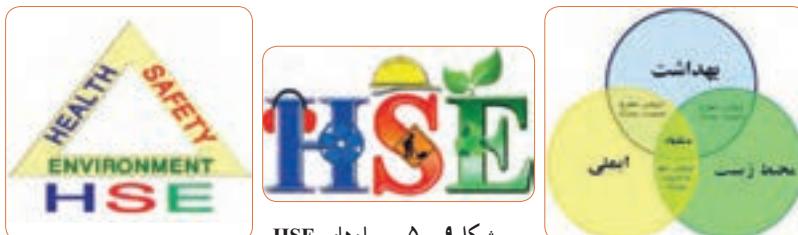

شکل ۹-۵-۵-پیام‌های

۶ آیا می‌توانید با داشتن مقدار جریان عبوری از یک مقاومت و ولتاژ دو سر آن، توان مصرف شده در مقاومت را به دست آورید؟ این تجربه را در مورد مدار شکل ۱۰-۵ اجرا کنید و بطور کامل توضیح دهید.

تکته


در نرم افزار ادیسون وات متر وجود ندارد، به همین علت برای اندازه‌گیری توان مصرفی قطعات از آمپر متر و ولت متر به طور هم زمان استفاده می‌کنند.

۷ مدار شکل ۱۱-۵ را ببندید.


۸ نرم افزار ادیسون را راه‌اندازی کنید.

۹ مدار شکل الف - ۱۰-۵ را با استفاده از نرم افزار بیندید.


۱۰ نقشه فنی مدار رسم شده است.

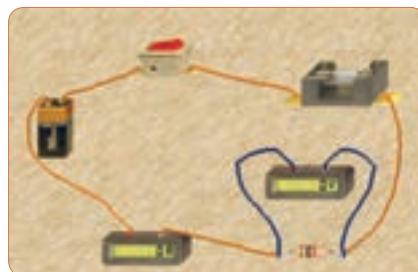

الف - مدار عملی محاسبه توان

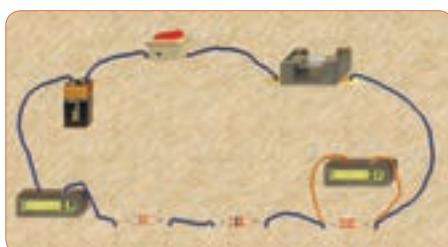

الف - مدار عملی محاسبه توان

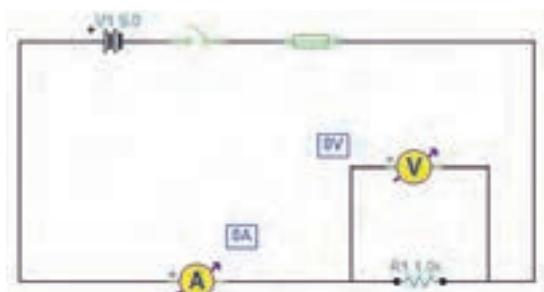

ب - نقشه فنی مدار

۱۱-۵-۵ مدار عملی محاسبه توان و نقشه فنی مدار


۱۱ مقدار مقاومت الکتریکی و توان مصرفی را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده محاسبه کنید.

$$R = \dots \Omega \quad P = \dots W$$




ب - نقشه فنی مدار محاسبه توان

شکل ۱۱-۵-۵-۵ مدار عملی و نقشه فنی محاسبه توان

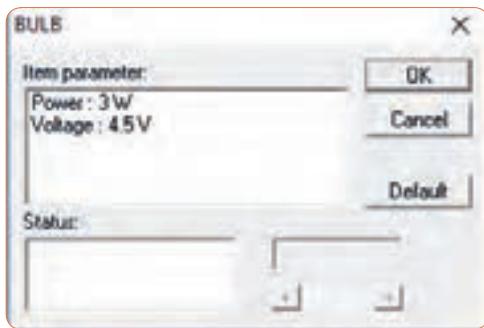

شکل ۱۳-۵- تنظیم ولتاژ لامپ روی ۴/۵ ولت

۱۵ اگر توان مجاز مصرفی لامپ را با استفاده از تنظیم‌های موجود در قسمت مشخصات آن کاهش دهیم یا ولتاژ نامی لامپ را افزایش دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ مدار شکل ۱۴-۵ این وضعیت را نشان می‌دهد. در این مدار ولتاژ نامی لامپ را از ۴/۵ ولت به ۷/۵ ولت افزایش داده‌ایم.

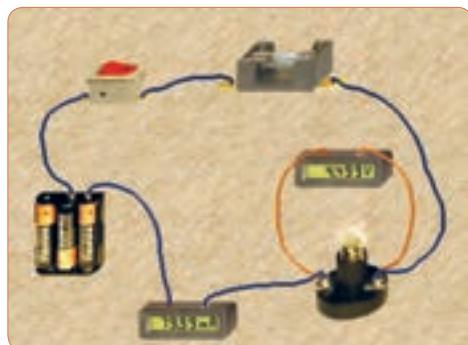

شکل ۱۴-۵- تنظیم ولتاژ لامپ روی ۷/۵ ولت

### نکته

از آنجاکه مدار در نرم افزار شبیه سازی شده است، عملاً تغییر توان نامی لامپ تأثیری روی نور آن نمی‌گذارد، اما از طریق افزایش ولتاژ نامی، با ثابت بودن ولتاژ منبع، توان مصرفی لامپ کاهش می‌یابد.

۱۶ چرا با افزایش ولتاژ کار لامپ در مدار شکل ۱۴-۵ نور لامپ کمتر شده است؟ توضیح دهید.

۱۷ کلید مدار را وصل کنید و توان مقاومت ۲۲۰۰۰ اهمی را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده به دست آورید.

$$V_{R1} = \dots \text{ V}$$

$$I = \dots \text{ mA}$$

$$P_{R1} = V \times I = \dots \text{ mW}$$

۱۸ آیا می‌توانید توان مصرفی مقاومت‌های دیگر را به دست آورید؟ تجربه کنید و نتایج را بنویسید.



$$P_{R2} = V \times I = \dots \text{ mW}$$

$$P_{R3} = V \times I = \dots \text{ mW}$$

۱۹ مدار شکل ۱۴-۵ را بیندید. مقدار ولتاژ و توان لامپ را مطابق شکل ۱۳-۵ تنظیم کنید، کلید مدار را وصل کنید.


۲۰ با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده توسط آمپر متر و ولت متر توان الکتریکی لامپ را به دست آورید.

$$P_{Lamp} = \dots = \dots \text{ mW}$$

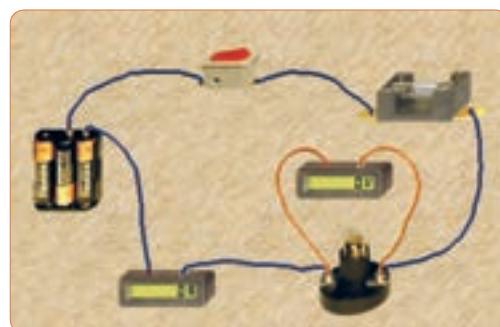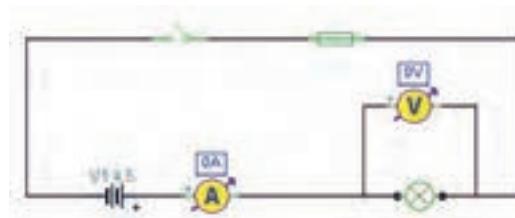


شکل ۱۴-۵- مدار عملی و نقشه فنی آن

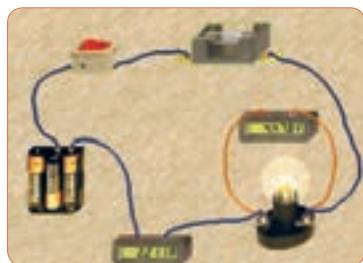۱۹ با استفاده از رابطه  $P = \frac{V}{I}$  جریان مدار را محاسبه کنید و سپس مشخصات فیوز را به مقدار مناسب تغییر دهید و پس از تعمیر فیوز با استفاده از گزینه Repair، کلید را روشن کنید. باید طبق شکل ۱۷-۵ لامپ روشن شود و جریان عبوری از مدار حدود ۲/۲ آمپر باشد.



الف - مدار عملی

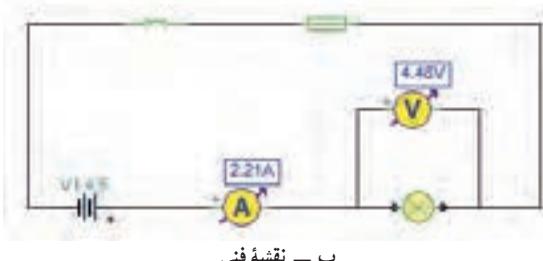

ب - نقشه فنی

شکل ۱۷-۵ - مدار اصلاح شده

۲۰ توان لامپ را با استفاده از فرمول به دست آورید.

$$P = V \cdot I = (\dots) \cdot (\dots) = \dots \text{W}$$


۶-۵ کار عملی ۲ - اندازه گیری توان DC به وسیله مولتی متر

هدف : کسب مهارت در اندازه گیری توان مقاومت از طریق اندازه گیری ولتاژ و جریان با مولتی متر


**نکته مهم :** با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاه می توانید مقادیر قطعات را تغییر دهید.

ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مقاومت  $1k\Omega$ ،  $\frac{1}{2}$  وات یک عدد - مقاومت  $100\Omega$  ۲ وات، یک عدد - مولتی متر دیجیتالی، یک دستگاه برد برد، یک قطعه - منبع تغذیه، یک دستگاه سیم برد برد، به تعداد مورد نیاز - سیم رابط

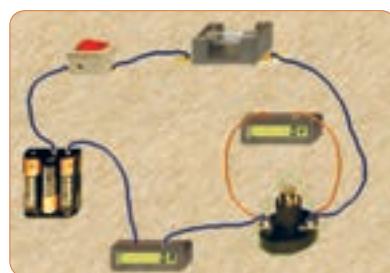۱۷ در مدار شکل ۱۵-۵ توان لامپ را افزایش داده ایم. در این مدار توان لامپ ۱۰ وات است. چرا جریان مصرفی صفر شده و فیوز سوخته است؟ در شکل الف - ۱۵-۵ مدار عملی و در شکل ب - ۱۵-۵ نقشه فنی مدار را مشاهده می کنید.




الف - مدار عملی

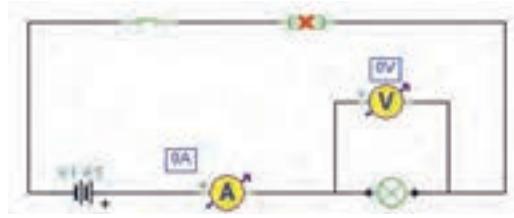


ب - نقشه فنی

شکل ۱۵-۵ - سوختن فیوز با افزایش توان لامپ

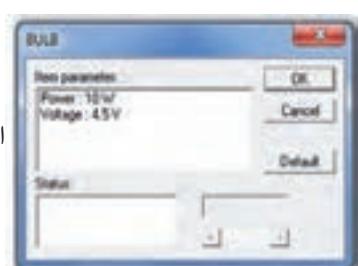۱۸ در شکل الف - ۱۶-۵ مشخصات لامپ و در شکل ب - ۱۶-۵ مشخصات فیوز مدار را مشاهده می کنید با توجه به این مشخصات آیا لامپ می سوزد؟ شرح دهید.



الف - مشخصات لامپ


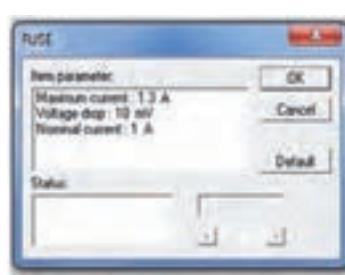


ب - مشخصات فیوز

شکل ۱۶-۵ - مشخصات لامپ و فیوز

تغذیه به برد یک سر موزی و یک سر سوسماری، از هر کدام دو عدد کلید قطع و وصل، یک عدد  
توجه : هنگام کار در آزمایشگاه حتماً لباس کار  
به تن داشته باشید

### مراحل اجرای کار

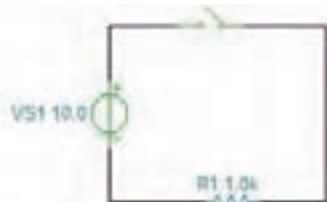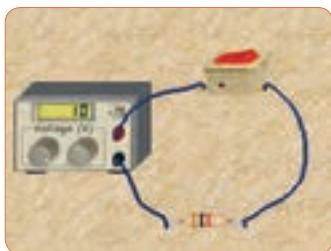

شکل ۱۹-۵ - مدار آزمایش و نقشه فنی آن

- ۴ فرض کنید کلید مدار بسته است. جریان عبوری از مدار را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنید.
- $$I = \frac{V}{R} = \dots \text{mA}$$
- ۵ توان تلفشده در مقاومت را محاسبه کنید.

$$P = V \cdot I = (\dots) \cdot (\dots)$$

$$P = \dots \text{mW}$$

- ۶ کلید مدار را بیندید.

**سؤال اینمنی**

هنگام اندازه‌گیری ولتاژ و جریان باید به حوزه کار (رنج RANGE) دستگاه دقت کنید و آمپر متر را به صورت سری در مدار قرار دهید، در صورتی که حوزه کار ولت متر با آمپر متر کمتر از حد مورد اندازه گیری باشد، یا در اندازه گیری جریان زیاد، از ترمینال و سیم مخصوص استفاده نشود، چه اتفاقی رخ می دهد؟ چرا به دستگاه شکل ۲۰-۵ آسیب وارد شده است؟ احتمالات ممکن را بررسی کنید.



شکل ۲۰-۵ - دستگاه در اثر عدم رعایت نکات اینمنی آسیب دیده است.


**سؤال اینمنی**




- ۱ برای اتصال نقاط مختلف برد برد به یکدیگر، از سیم مخصوص آن استفاده کنید. اگر از سیم نامناسب و ضخیم استفاده شود، چه اشکالی به وجود می آید؟ شرح دهید.

شکل الف - ۱۸-۵ سیم مخصوص برد برد و شکل

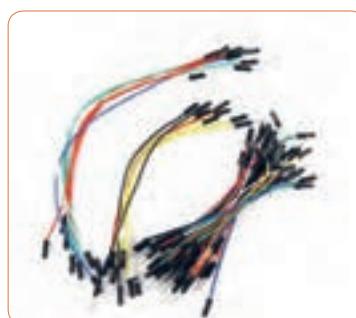ب - ۱۸-۵ اتصال آن را به مدار نشان می دهد.



(الف)

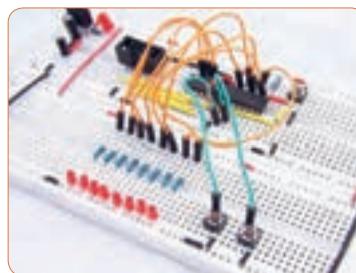

(ب)

شکل ۱۸-۵ - سیم مخصوص برد برد و اتصال آن به مدار

- ۲ مدار شکل ۱۹-۵ را روی برد بیندید.

- ۳ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید.

۱۲ جریان عبوری از مدار و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{mA}, V = \dots \text{V}$$

۱۳ توان تلف شده در مقاومت را محاسبه کنید.

$$P = v.i = (\dots) \cdot (\dots) = \dots \text{mW}$$

۱۴ مقاومت را با دست لمس کنید. آیا توان تلف شده را به صورت گرمایش می‌کنید؟ شرح دهید.

### الگوی پرسش

۱ توان را تعریف کنید و واحد آن را بنویسید.

۲ واحد توان  $\frac{\text{ Joule}}{\text{Second}}$  یا وات است.

صحیح  غلط

۳ فرمول‌های توان تلف شده در مقاومت را کامل کنید.

$$P = (\dots) \times (I) = (\dots) \times (\dots) = \frac{V^2}{R}$$

۴ در رابطه  $P = \frac{V^2}{R}$  اگر مقاومت مدار ثابت باشد و مقدار ولتاژ را دو برابر کنیم، توان چند برابر می‌شود؟

$$(1) \frac{1}{2} \quad (2) \frac{1}{4} \quad (3) \frac{1}{3} \quad (4) \frac{1}{2}$$

۵ در رابطه  $P = \frac{V^2}{R}$  اگر مقاومت مدار نصف شود و مقدار ولتاژ را چهار برابر کنیم، توان چند برابر می‌شود؟



$$(1) 40 \quad (2) 16 \quad (3) 8 \quad (4) 2$$

۶ اگر مقاومت کربنی دارای توان ماکریزم مجاز ۲ وات و مقدار مقاومت ۱۰۰ اهم باشد، حداکثر جریانی که بدون آسیب می‌توان از مقاومت عبور داد را محاسبه کنید.

۷ روی حباب یک لامپ رشته‌ای مانند شکل ۲۳-۵ دو عدد یکی بر حسب ولت و دیگری بر حسب وات نوشته شده است، ۱۲ ولت، ۶ وات. اگر لامپ با مقادیر اسمی (نامی) خود کار کند.

الف) جریان عبوری از لامپ را محاسبه کنید.  
ب) مقدار مقاومت لامپ را محاسبه کنید.

۷ آمپرmetr را مطابق شکل ۲۱-۵ به مدار وصل کنید و جریان مدار را اندازه بگیرید.  $I = \dots \text{mA}$

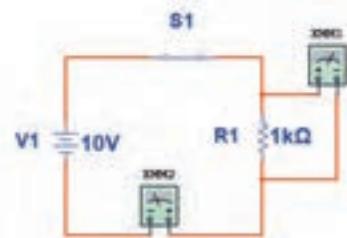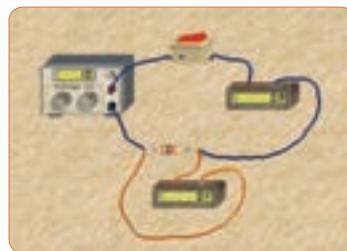

شکل ۲۱-۵- مدار آزمایش با آمپرmetr

۸ ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه بگیرید.


$$V = \dots \text{ Volt}$$

۹ توان تلف شده در مقاومت را محاسبه کنید.

$$P = v.i = (\dots) \cdot (\dots) = \dots \text{mW}$$

۱۰ توان به دست آمده را با توان محاسبه شده در مرحله مقایسه کنید. در صورت اختلاف، علت را توضیح دهید.


۱۱ مقدار مقاومت را تغییر داده و مقاومت ۱۰۰ اهم را در مدار قرار دهید. (شکل ۲۲-۵)

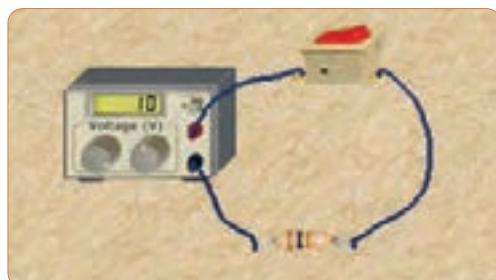

شکل ۲۲-۵- مدار آزمایش با مقاومت ۱۰۰ اهم

## ۷-۵ - مدارهای جریان متناوب


**الف) مدارهای اهمی خالص :** مدارهایی مانند شکل ۲۵-۵ را که شامل مولد و مقاومت اهمی است، مدارهایی با مصرف کننده «اهمی خالص» گویند. در این نوع مدارها هیچ گونه اختلاف فازی بین ولتاژ و جریان وجود ندارد و تغییرات شکل موج ولتاژ و جریان با زمان مشابه است به عبارت دیگر هر دو شکل موج باهم در یک نقطه به حداقل، حداکثر و صفر می‌رسند.

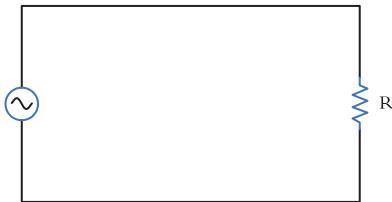

شکل ۲۵-۵ - مدار اهمی خالص

**ب) توان در مدار با مصرف کننده اهمی خالص :** همان طوری که می‌دانید توان از رابطه  $P=V \cdot I$  به دست می‌آید. شکل موج‌های ولتاژ، جریان و توان این مدارها را در شکل ۲۶-۵ مشاهده می‌کنید. این توان که به صورت حرارت در مقاومت تلف می‌شود، توان مصرفی یا توان مؤثر نام دارد و آن را با علامت  $P_{\text{ه}}$  نشان می‌دهند. واحد توان مؤثر وات است. در محاسبات مدارهای جریان متناوب لازم است مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان در نظر گرفته شود تا توان بر حسب وات به دست آید. رابطه توان مصرفی در این مدار برابر است با:

$$P = V e \cdot I e \quad \text{یا} \quad P = R \cdot I^2 e \quad \text{یا} \quad P = \frac{V^2 e}{R}$$

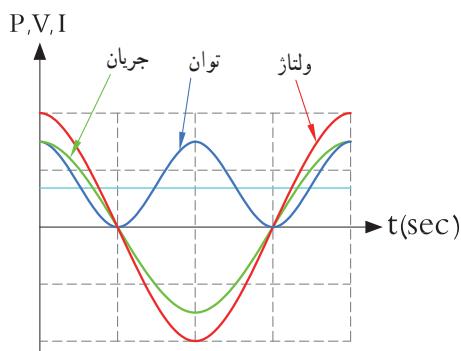

شکل ۲۶-۵ - شکل موج ولتاژ، جریان و توان در مدار اهمی خالص



شکل ۲۳-۵ - لامپ ۱۲ وات، ۶ وات

۸ توان چند نمونه وسائل الکتریکی منزل خود را از روی پلاک اطلاعات آن یا از طریق پرسش از اشخاص مطلع یا کاتالوگ دستگاه پیدا کنید و یادداشت نمایید.

۹ یک موتور الکتریکی دارای قدرت  $\frac{4}{5} \text{ hp}$  است. در سیستم انگلیسی و آمریکایی توان این موتور چند وات است؟

۱۰ جعبه یک لامپ کم مصرف LED را در اختیار بگیرید و شخصات زیر را که روی آن نوشته شده است یادداشت کنید.

(الف) توان مصرفی

(ب) ولتاژ ورودی


(پ) جریان ورودی

(ت) فرکانس کار

(ث) محدوده دمای کارکرد

(ج) طول عمر به ساعت

۱۱ قطعات روی بُرد مانند شکل ۲۴-۵ دچار آسیب شده است. عوامل الکتریکی که ممکن است علت ایجاد این آسیب باشد را نام ببرید و درباره آن توضیح دهید.

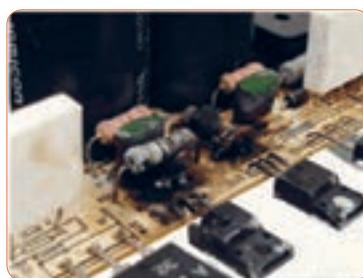


شکل ۲۴-۵ - آسیب قطعات در یک برد


**مثال ۴:** اگر ولتاژی با مقدار ماکزیمم (بیشینه) ۱۲ ولت مانند شکل ۲۸-۵ را به یک مقاومت اهمی اتصال دهیم، دراین حالت جریان بیشینه‌ای برابر با ۳ آمپر مطابق شکل ۲۹-۵ از مدار عبور می‌کند. توان مصرفی مقاومت را حساب کنید.

حل :

$$P = v_e I_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{12}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{36}{2} = 18 \text{ وات}$$

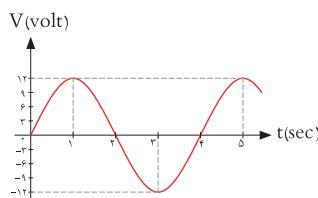

شکل ۲۸-۵- شکل موج ولتاژ مدار

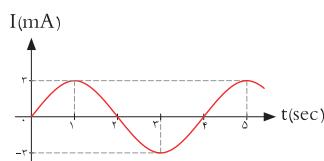

شکل ۲۹-۵- شکل موج جریان مدار

**ب) مدارهای خازنی خالص :**



فیلم عملکرد خازن در مدار AC از نظر ذخیره انرژی را بینید.

مدارهایی مانند شکل ۳۰-۵ که در آنها فقط از خازن استفاده شود را مدارهای «خازنی خالص» می‌گویند. در این مدار به خاطر وجود خاصیت خازنی، بین ولتاژ و جریان مدار  $90^\circ$  درجه اختلاف فاز به وجود می‌آید. این اختلاف فاز به گونه‌ای است که در لحظاتی که جریان یا ولتاژ صفر است مقدار توان به صفر می‌رسد. در زمان‌هایی که ولتاژ یا جریان منفی است توان نیز منفی می‌شود. توان منفی یا مثبت به‌این معنی است که در بازه زمانی معین خازن مقداری انرژی از مولد می‌گیرد و به صورت میدان

## جستجو کنید


کلمه synchronization یا همزمانی را بیابید. این مفهوم با شکل موج جریان، ولتاژ در مدار با مصرف‌کننده اهمی شکل ۲۶-۵ چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟ تشریح کنید.

توان مؤثر (توان حقیقی) از منبع به مصرف‌کننده (بار) منتقل می‌شود. این توان کار مفید انجام می‌دهد. به عبارتی دیگر انرژی گرفته شده از منبع را به شکل مطلوب انرژی که ممکن است مکانیکی یا گرمایی باشد، تبدیل می‌کند. لذا می‌توان گفت که این توان در طول یک دوره تناوب یکطرفه (یکسویه) و از سمت منبع به بار منتقل می‌شود. همچنین انرژی حاصل از این توان معمولاً از حالت الکتریکی خارج شده و به نوع دیگر انرژی مانند نور، صدا، حرکت یا حرارت تبدیل می‌شود. در شکل ۲۷-۵ بخاری برقی، لامپ و بلندگو را مشاهده می‌کنید. که در آنها انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی، نورانی و صوت تبدیل می‌شود.

فیلم ۳




فیلم توان AC و اتصال وات‌متر به مدار و اندازه‌گیری توان AC را مشاهده کنید.

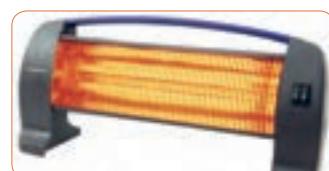

شکل ۲۷-۵- بخاری برقی، لامپ و بلندگو

نمی‌کند. شکل ۳۱-۵ منحنی‌های ولتاژ، جریان و توان را در مدار خازنی خالص نشان می‌دهد.

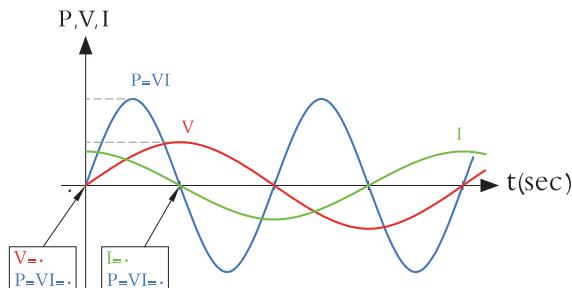

شکل ۳۱-۵ - منحنی ولتاژ، جریان و توان در مدار خازنی خالص

الکتریکی در خود ذخیره می‌کند و در زمانی دیگر به مولد بازمی‌گرداند. به عبارت دیگر خازن، توانی را مصرف




شکل ۳۰-۵ - مدار خازنی خالص

### الگوی پرسش

**پویانمایی**

پویانمایی مربوط به نمودارهای ولتاژ، جریان و توان درباره‌ای اهمی، سلفی و خازنی را مشاهده کنید.

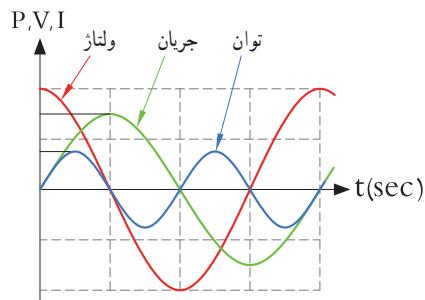

شکل ۳۳-۵ - منحنی ولتاژ، جریان و توان در مدار سلفی خالص

خاصیت سلفی (اندوفتانس) یک سیم پیچ را با حرف L نشان می‌دهند و آن را بر حسب هانزی (H) می‌سنجدند. سلف از نظر توان مشابه خازن است با این تفاوت که انرژی را به میدان مغناطیسی تبدیل می‌کند. در مدار سلفی مقدار انرژی دریافت شده و داده شده به مولد در هر سیکل برابر است به عبارت دیگر سلف در بازه زمانی معین، انرژی را از مولد می‌گیرد و سپس انرژی را به مولد پس می‌دهد. در واقع عمللاً سلف در مدار متناوب توانی را مصرف نمی‌کند.

۱ در مدار خازنی خالص بین ولتاژ و جریان مدار درجه اختلاف فاز وجود دارد و جریان نسبت به ولتاژ فاز دارد.

۲ عملکرد خازن در مدار جریان متناوب به این صورت است که از مولد انرژی می‌گیرد و

- (۱) مصرف می‌کند
- (۲) به حرارت تبدیل می‌کند
- (۳) در خود ذخیره می‌کند
- (۴) در خود ذخیره سپس به مدار بر می‌گرداند

#### پ) مدارهای سلفی خالص :

مدارهای مانند شکل ۳۲-۵ که فقط از سیم پیچ (سلف) تشکیل شده‌اند را مدار سلفی خالص گویند. سلف باعث می‌شود تا جریان به اندازه  $90^\circ$  درجه از ولتاژ عقب (پس فاز) بیفتند. در شکل ۳۳-۵ منحنی ولتاژ، جریان و توان را در مدار سلفی خالص مشاهده می‌کنید.



شکل ۳۲-۵ - مدار سلفی خالص

**مثال ۵:** در مدار شکل ۲۴ - ۵، مقدار توان ظاهری را محاسبه کنید.

پاسخ: مدار معادل بار عملی (واقعی) است که شامل مقاومت، سلف و خازن است.

با معلوم بودن جریان مدار و عدد گذاری در رابطه زیر توان ظاهری به دست می آید.

$$P_s = V_e \cdot I_e = 10 \times (6/874) = 68/74 \text{ mVA}$$

وجود خازن و سیم پیچ چه نوع اختلالی در شبکه به وجود می آورند؟ نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

بحث کنید



#### ۸ - ۵ - توان راکتیو (غیر مؤثر - دواوه)

فیلم عملکرد سلف در مدار AC از نظر ذخیره انرژی را بینید.


فیلم



توانی که در طی یک سیکل در سلف یا خازن ذخیره می شود و مجدداً به مدار بر می گردد، توان غیر مؤثر (دواوه یا راکتیو) نام دارد. این توان مرتباً بین منبع و سلف و خازن جایه جاشده و نقشی در تبدیل انرژی ندارد ولی در خط انتقال موجب تلفات می شود. ذخیره انرژی در سلف و خازن و برگشت انرژی به مولد، باعث گرم شدن سیم های رابط شده و انرژی تولید شده توسط نیروگاه را به هدر می دهد. لذا سیم های رابط و هادی ها باید طوری محاسبه شوند که بتوانند جریان کل را تحمل کنند. این جریان شامل جریان های مربوط به توان مفید و غیرمفید است.

#### ۹ - ۵ - توان ظاهری

معمولآً بارهای عملی (واقعی) مجموعه ای از مقاومت، سلف و خازن هستند، بنابراین در این نوع عناصر هر دو نوع توان مفید و غیرمفید (راکتیو) وجود دارد. برآیند این دو نوع توان، توان ظاهری نام دارد که آن را با  $P_s$  یا  $V_A$  نشان می دهند.  $P_s$  از حاصلضرب ولتاژ مؤثر در جریان مؤثر به دست می آید. واحد توان ظاهری ولت - آمپر ( $V \cdot A$ ) است.

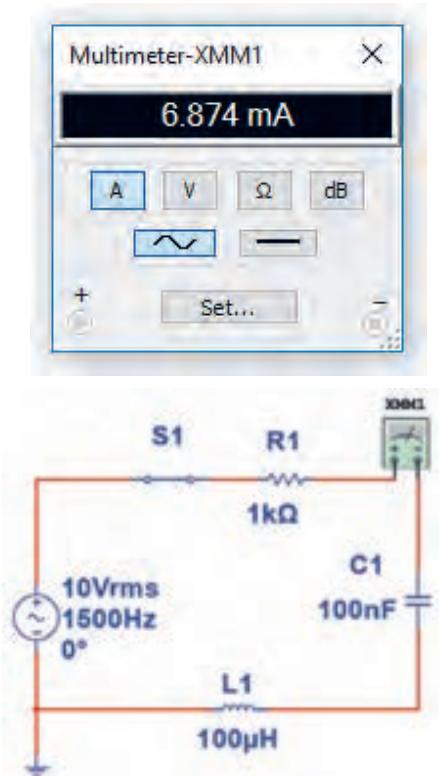

شکل ۲۴ - ۵ - مدار R و L و C



بحث گروهی

در صورتی که مانند بند الف ۷ - ۵، مدار فقط مقاومتی باشد، توان ظاهری با توان مفید برابر می شود. چرا؟ موضوع را به بحث بگذارید و نتیجه گیری کنید.

$$P_s = V_e \cdot I_e$$

آیا می توان توان راکتیو (مؤثر) را به مسافری شبیه نمود که در مبدأ سوار قطار شده و در مقصد پیاده می شود ولی توان راکتیو مسافریست که در انتهای مسیر پیاده نمی شود و دوباره با قطار به مبدأ برمی گردد؟

فکر کنید



را به اختصار با نماد (Power Factor Correction) نشان می‌دهند. از آنجایی که هدف از اصلاح ضریب PFC توان تزدیک کردن این ضریب به عدد یک است و بار مدار همواره ثابت بوده و قابل تغییر توسط کاربر نیست، لذا برای اصلاح ضریب قدرت باید با توجه به بار موجود در شبکه از بار راکتیو مخالف آن استفاده شود. برای مثال اگر بار مدار یک موتور الکتریکی باشد جریان موتور دارای خاصیت القایی است، باید برای اصلاح ضریب قدرت از اتصال خازن به مدار استفاده شود. شکل ۵-۳۵ موتور الکتریکی که به دلیل داشتن سیم پیچ دارای بار القایی است را نشان می‌دهد. اصلاح ضریب قدرت در طول خطوط انتقال انرژی و در پست‌های تبدیل ولتاژ با استفاده از مدارهای الکترونیکی انجام می‌شود. فرایند اصلاح در مراکز مصرف به ویژه در واحدهای صنعتی نیز اجرا می‌شود، زیرا علاوه بر کاهش هزینه‌های مصرفی مربوط به انتقال انرژی (کابل)، تجهیزات مولد انرژی را نیز کاهش می‌دهد. در این مراکز از مجموعه‌ای از خازن‌ها (بانک خازنی) که به مدار کنترل خودکار الکترونیک اصلاح ضریب قدرت (رگولاتور خازنی) اتصال دارد، استفاده می‌کنند. در شکل ۵-۳۶ بانک خازنی و در شکل ۵-۳۷ دستگاه کنترل الکترونیکی ضریب قدرت را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۵-۳۷

رگولاتور خازنی



شکل ۵-۳۶

بانک خازنی



شکل ۵-۳۵

موتور الکتریکی با خاصیت القایی

فیلم اصلاح ضریب قدرت در مراکز تولید، توزیع و مصرف را مشاهده کنید.

فیلم ۶




## ۱۰-۵- ضریب توان (Power Factor)

نسبت توان مؤثر (توان واقعی  $P_e$ ) به توان ظاهری ( $P_o$ ) را ضریب توان می‌گویند.

$$\text{ضریب توان} = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \cos\phi$$

مقدار این ضریب می‌تواند بین صفر و یک تغییر کند. ضریب توان را با کسینوس فی ( $\cos\phi$ ) نشان می‌دهند. وجود توان راکتیو در مدار سبب می‌شود که توان واقعی از توان ظاهری کمتر شود. به این ترتیب ضریب توان مقداری کمتر از عدد یک را به خود می‌گیرد. برای دو سیستم انتقال با توان حقيقی یکسان، سیستمی که ضریب توان کوچک‌تر دارد، به علت دارا بودن توان راکتیو بالاتر، جریان گردشی بیشتری را در مدار ایجاد می‌کند، زیرا باید انرژی راکتیو (توان راکتیو) بیشتری را به منبع برگرداند. بنابراین جریان بیشتر سبب تلفات توان بیشتر می‌شود و راندمان مدار را کاهش می‌دهد. در حالی که سیستم با ضریب توان بزرگتر ( $\cos\phi$  نزدیک ۱) تلفات کمتری در مدار ایجاد می‌کند. از این رو ضریب توان به عنوان شاخص و معیاری است که بیان می‌کند چه سهمی از توان دریافت شده از منبع در امر تبدیل انرژی مفید حضور دارد و کارمفید انجام می‌دهد. لذا اصلاح ضریب قدرت ( $\cos\phi$ ) در صنعت برق و انتقال انرژی اهمیت فوق العاده‌ای دارد. اصلاح ضریب قدرت

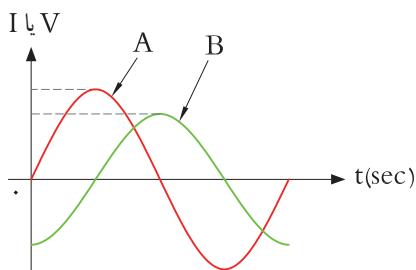

شکل ۲۸-۵- منحنی ولتاژ و جریان

### الگوی پرسش

۱ در شکل ۲۸-۵ منحنی A مربوط به ..... و منحنی B مربوط به ..... در یک مدار سلفی خالص است.

۲ ولتاژ در یک مدار سلفی خالص نسبت به جریان از نظر زاویه اختلاف فاز چه شرایطی دارد؟

- (۱) ۹۰° درجه پس فاز    (۲) ۹۰° درجه پیش فاز    (۳) هم فاز    (۴) صفر تا ۹۰° درجه پیش فاز

۳ توانی که به وسیله منبع AC تولید و به مداری شامل سه عنصر مقاومت و سلف یا مقاومت و خازن متصل می‌شود توان ..... نام دارد.

- (۱) ظاهری ( $P_s$ )    (۲) اکتیو ( $P_d$ )    (۳) راکتیو ( $P_r$ )



شکل ۲۹-۵- طناب‌کشی، دو نیروی مخالف هم

فکر کنید



در صورتی که در یک مدار بارهای القایی و خازنی داشته باشیم، آیا می‌توانیم رفتار آنها را مشابه رفتار نیروها در کشش طناب در مسابقه طناب کشی مانند شکل ۳۹-۵ بدانیم که دو گروه دو نیروی مخالف به هم وارد می‌کنند؟


**مثال ۶:** در مدار شکل ۴۰-۵ مطلوب است محاسبه: ۱) توان ظاهری

۲) توان مؤثر

$$P_s = V_e \cdot I_e = 1 \times 2 = 2 \text{ VA}$$

$$P_e = R \cdot I_e^2 = 4 \times 2^2 = 16 \text{ W}$$

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{16}{2} = 8 / \Lambda$$

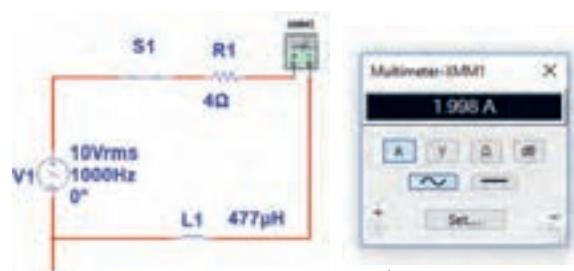

شکل ۴۰-۵- مدار

**مثال ۷:** در مدار شکل ۴۱-۵ مقدار R افزایش یافته ولی مشخصات سیم پیچ ثابت است. مطلوب است محاسبه:

۱) توان ظاهری

۲) توان مؤثر

$$P_s = V_e \cdot I_e = 1 \times 1/5 = 1/5 \text{ VA}$$

$$P_e = R \cdot I_e^2 = 6 \times (1/5)^2 = 12/25 \text{ W}$$


$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{12/25}{1/5} = 0.9$$



شکل ۴۱-۵- مدار

مثال ۶ و ۷ را باهم مقایسه کنید و علت افزایش ضریب توان (قدرت) را توضیح دهید. آیا مدار اصلاح شده است یا وضعیت بدتری دارد؟

**مثال ۸:** در مدار شکل ۴۲-۵ مقدار مقاومت ثابت و ۴ اهم است ولی مشخصات سیم پیچ تغییر نموده است. مطلوب است محاسبه: ۱) توان ظاهری ۲) توان مؤثر ۳) ضریب توان

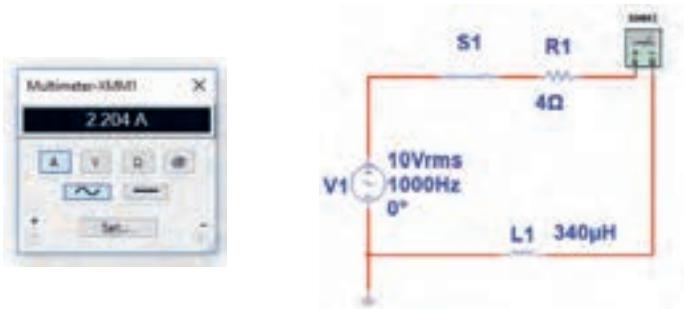

شکل ۴۲-۵ مدار RL

$$P_S = V_e \cdot I_e \quad 10 \times 2/2 = 22 \quad \text{VA}$$

$$P_e = R \cdot I^2 = 4 \times (2/2)^2 = 19/36 \quad \text{W}$$

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{19/36}{22} = 0.88$$

### نتیجه مهم


مشاهده می شود در سه مثال ۶ و ۷ و ۸ بدون تغییر مشخصات ولتاژ و فرکانس منبع AC، ضریب قدرت اصلاح و به عدد ۱ نزدیک شده است. این اصلاح با دوشیوه امکان پذیر است.

(الف) افزایش مقدار مقاومت اهمی

(ب) تغییر مشخصات سیم پیچ و کاهش مقدار مقاومت معادل آن

اکنون به مثالی از مدار خازنی توجه کنید.

**مثال ۹:** در مدار شکل ۴۳-۵ آمپر متر جریان مدار را نشان می دهد. مطلوب است محاسبه ۱) توان ظاهری ۲) توان مؤثر ۳) ضریب توان

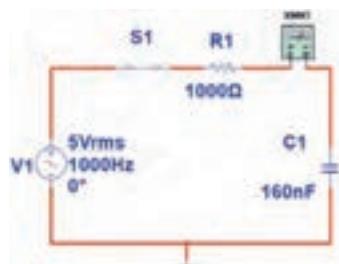

شکل ۴۳-۵ مدار RL


$$P_s = V_e \cdot I_e = 5 \times 3/55 = 17/75 \quad \text{mva}$$

$$P_e = R \cdot I^2 = 1000 \times (3/55)^2 = 12/6 \quad \text{mW}$$

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{12/6}{17/75} = 0.7$$

۵ با ولت متر AC مانند شکل ۴۶ – ۵ ولتاژ مؤثر دو سر مقاومت را اندازه بگیرید.

$$V_{eR} = \text{V}$$

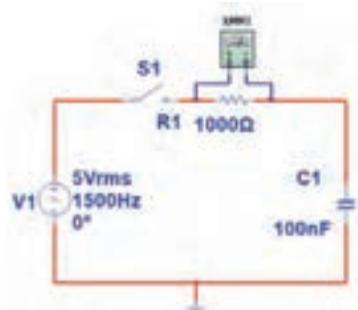

شکل ۴۶ – ۵ – اندازه گیری ولتاژ با ولت متر

۶ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_{eR} = V_{eR} \times I_e \\ = (\quad) \times (\quad) = \text{W}$$

۷ با معلوم بودن ولتاژ مؤثر مدار و جریان مؤثر مدار، توان ظاهری را محاسبه کنید.


$$P_s = V_e \times I_e \\ = (\quad) \times (\quad) = \text{VA}$$

۸ ضریب قدرت را محاسبه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$

۹ وات متر را مطابق شکل ۴۷ – ۵ به مدار وصل کنید و توان مؤثر مدار را اندازه بگیرید.

$$P_{eR} = \text{W}$$

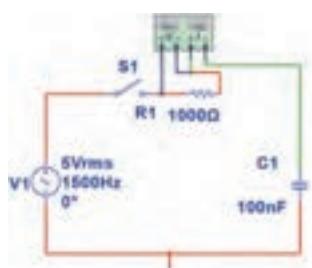


شکل ۴۷ – ۵ – اتصال واتمتر به مدار

۱۱ – ۵ – کار عملی شماره ۳ – استفاده از نرم افزار مولتی سیم یا نرم افزار مشابه دیگر برای اندازه گیری توان و ضریب توان

هدف : کسب مهارت در اندازه گیری توان و محاسبه ضریب توان به وسیله نرم افزار

ابزار، مواد و تجهیزات موردنیاز : رایانه - نرم افزار مناسب مراحل انجام کار

- ۱ نرم افزار مولتی سیم یا نرم افزار مشابه دیگر را فعال کنید.
- ۲ مدار شکل ۴۴ – ۵ را بیندید.

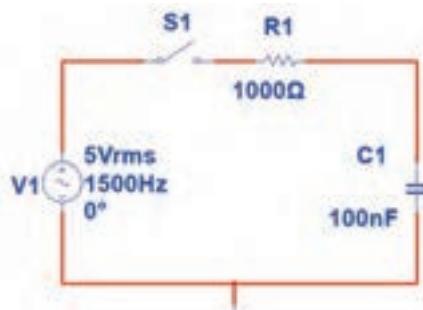


شکل ۴۴ – ۵ – مدار آزمایش

۱۰ فرکانس منبع را روی ۱۵۰۰ هرتز و مقدار ۵ ولت مؤثر تنظیم کنید.

۱۱ آمپر متر AC را مطابق شکل ۴۵ – ۵ با مدار سری کنید. پس از بستن کلید، جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I_{eR} = \text{mA}$$

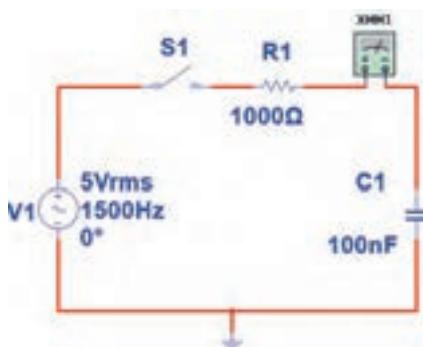

شکل ۴۵ – ۵ – اندازه گیری جریان با آمپر متر

۱۴ توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.

$$P_S = V_e \times I_e = ( ) \times ( ) = \text{VA}$$


۱۵ ضریب قدرت را محاسبه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$

۱۶ آیا ضریب قدرت اصلاح شده است؟ شرح دهید.

۱۷ با اتصال واتمتر مطابق شکل ۵ به مدار و اندازه‌گیری توان مؤثر و با معلوم بودن توان ظاهری، ضریب قدرت را مجددًا محاسبه کنید. نتیجه را با مرحله ۱۵ مقایسه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$

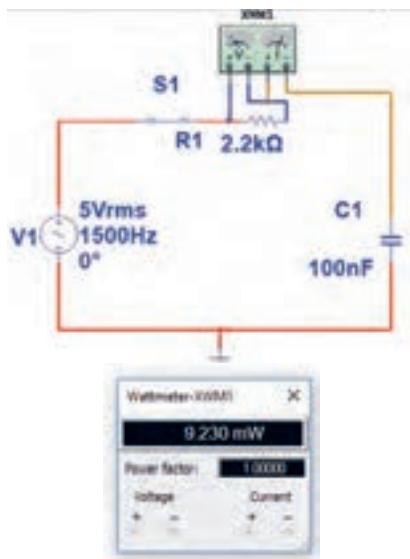


شکل ۵—۵—۵ مدار با واتمتر

۱۸ واتمتر را مطابق شکل ۵—۵۱ به مدار وصل کنید و به توان نشان داده شده توسط واتمتر توجه کنید و عدد آن را با عدد مرحله ۱۴ مقایسه کنید و حاصل مقایسه را یادداشت کنید.

۱۹ آیا توان مؤثر که واتمتر نشان می‌دهد با توان مؤثر محاسبه شده در مرحله ۶ یکسان است؟


۲۰ مقاومت مدار را مطابق شکل ۴۸—۵ به ۲۲۰۰ اهم تغییر دهید.

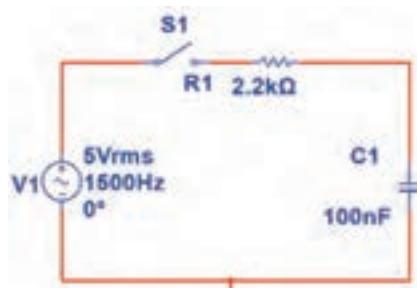

شکل ۴۸—۵—۵ مدار با مقاومت ۲۲۰۰ اهم

۲۱ آمپرmetr را مانند شکل ۴۹—۵ با مدار سری کنید و کلید مدار را بیندید و جریان مدار را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

$$I_c = \dots \text{mA}$$

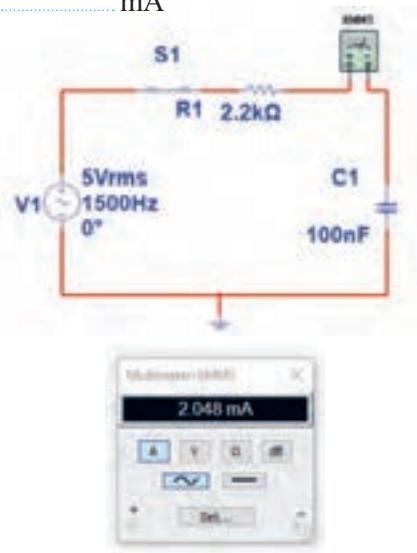

شکل ۴۹—۵—۵ مدار با آمپرmetr

۲۲ با اندازه‌گیری ولتاژ دو سر مقاومت توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_e = V_{eR} \times I_e = ( ) \times ( ) = \text{W}$$


## ۱۲-۵- کارعملی شماره ۴ : محاسبه عملی ضریب قدرت

**هدف :** کسب مهارت در اندازه‌گیری توان و محاسبه ضریب  
توان

ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مقاومت  $1\text{ k}\Omega$ ،  $\frac{1}{4}$  وات  
یک عدد - خازن  $1\mu\text{F}$  - یک عدد - اسیلوسکوپ یک  
دستگاه - پر برد یک قطعه - سیگنال ژنراتور AF یک  
دستگاه - سیم‌های رابط به تعداد کافی

### مراحل انجام کار

۱ مدار شکل ۵-۵۳ را روی پر برد بینندید.

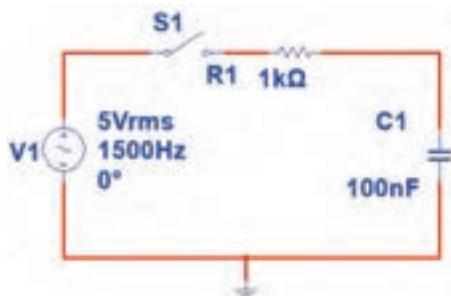

شکل ۵-۵۳- مدار RC

۲ سیگنال ژنراتور را روی ولتاژ ۵ ولت مؤثر و فرکانس  $150\text{ Hz}$  تنظیم کنید.

۳ کلید مدار را وصل کنید.


۴ ولتاژ دو سر مقاومت را با اسیلوسکوپ اندازه گرفته و سپس مقدار مؤثر آن را محاسبه کنید.

$$V_{eR} = V \quad \text{جربان مدار را محاسبه کنید.}$$

$$I_e = \frac{V_R}{R} = mA \quad \text{توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.}$$

$$P_s = V_e \times I_e = (\quad) \times (\quad) = \text{mvA}$$

$$P_e = R \times I_e^2 = (\quad) \times (\quad) = mW \quad \text{توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.}$$

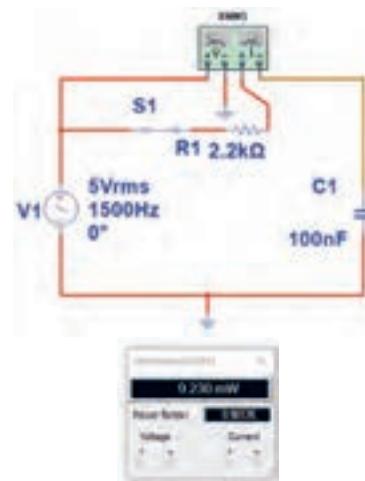

شکل ۵-۵- مدار با وات‌متر

پژوهش



۱۹ چگونگی اتصال وار متر انبری را برای اندازه گیری  
توان را کتیو تحقیق کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

۲۰ شکل ۵-۵۲ پلاک موتوری را نشان می‌دهد. در مورد  
اطلاعات درج شده در پلاک موتور و موارد زیر تحقیق کنید  
و موارد تحقیق را به کلاس ارائه دهید.  
(الف) ولتاژ کار موتور

(ب) جریان مصرفی موتور

(پ) ضریب قدرت

(ت) تعداد دور در دقیقه

(ث) توان مؤثر

(ج) آیا این موتور بدون خازن اصلاح کننده ضریب قدرت قابل استفاده است؟

<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>
TYP	XXXX	
Motor	Nr	X X X
△ 400	V	178 A
100 KW	S3	COS 0,89
1460	Rotate /min	50 Hz
X X X X X	IP 44	X X X
<input type="radio"/>		

شکل ۵-۵۲- پلاک موتور

۷ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_e = R \times I_e^2 = (\quad) \times (\quad) = \quad \text{mW}$$

۸ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \dots$$

۹ آیا ضریب قدرت اصلاح شده است؟ توضیح دهد.


۱۰ - ۵ - الگوی آزمون نظری پایان واحد کار :

۱ یک میکرووات (mW) برابر  $10^{-6}$  وات است، x کدام گزینه است؟

(۱) ۹ (۲) ۶ (۳) ۲ (۴) ۱

۲ در شکل ۵۵ - ۵ که کمیت‌ها مربوط به مدار با خازن خالص است :

منحنی A مربوط به .....، منحنی B مربوط به منحنی C مربوط به ..... است.....

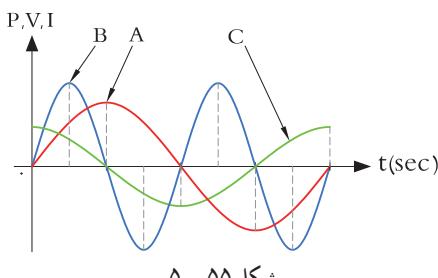

شکل ۵۵ - ۵

۳ یک لامپ  $220$  ولت  $100$  وات را به ولتاژ  $110$  ولت وصل می‌کنیم.

الف) جریان عبوری از لامپ را محاسبه کنید.

ب) توان مصرفی لامپ را دراین حالت حساب کنید.

پ) با نصف شدن ولتاژ کار لامپ، توان مصرفی نسبت به توان نامی آن چند برابر کم شده است؟

۴ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{p_e}{P_s} =$$

۱۳ - ۵ - کار عملی شماره ۵ : محاسبه ضریب قدرت (اصلاح ضریب توان)


هدف : کسب مهارت در اندازه‌گیری توان و محاسبه ضریب توان و اصلاح آن

ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مقاومت  $2/2\text{k}\Omega$  وات، یک عدد - خازن  $1\mu\text{F}$ ، یک عدد - اسیلوسکوپ، یک دستگاه - برد بُرد، یک قطعه - سیگنال ژنراتور AF، یک دستگاه

مراحل انجام کار

۱ مدار شکل ۵۴ - ۵ را روی برد بیندید.

۲ سیگنال ژنراتور را روی ۵ ولت مؤثر و فرکانس  $1500$  هرتز تنظیم کنید.

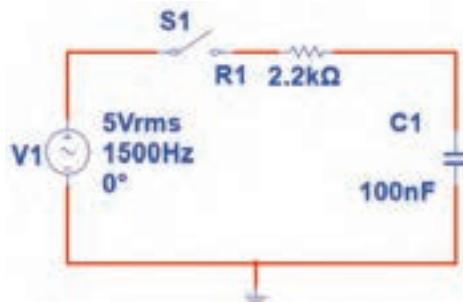

شکل ۵۴ - ۵ - مدار

۳ کلید مدار را وصل کنید.

۴ ولتاژ دو سر مقاومت را با اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و سپس مقدار مؤثر آن را محاسبه کنید.

$$V_{eR} = \dots \text{ ولت}$$


۵ جریان مدار را محاسبه کنید.

$$I_e = \frac{V_R}{R} = (\quad) = \quad \text{mA}$$

۶ توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.

$$P_s = V_e \times I_e = (\quad) \times (\quad) = \quad \text{mvA}$$

- ۹** منحنی شکل ۵۸ - ۵ تغییرات مقدار مقاومت اهمی خالص را در مقابل تغییرات ..... نشان می دهد؟  
 ۱) ولتاژ  
 ۲) جریان  
 ۳) فرکانس  
 ۴) توان

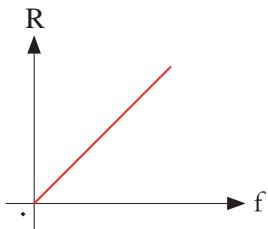


شکل ۵۸ - ۵

- ۱۰** توان راکتیو (غیر مؤثر) چه اثر نامطلوبی در مدار و شبکه دارد؟ شرح دهید.

- ۱۱** کدام گزینه واحد توان راکتیو (غیر مؤثر) را بیان می کند؟  
 ۱ - وات  
 ۲ - ولت. آمپر  
 ۳ - وار  
 ۴ - رول

- ۱۲** با توجه به مشخصات مدار شکل ۵۹ - ۵ توان ظاهري، توان مؤثر و ضریب قدرت ( $\cos \phi$ ) را محاسبه کنید.

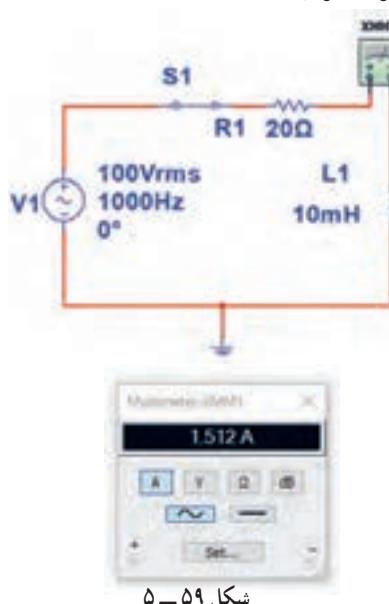

شکل ۵۹ - ۵


- ۱۳** اطلاعات زیر را از پلاک موتور شکل ۶ - ۵ استخراج کنید.  
 ۱ - قدرت بر حسب اسپ بخار  
 ۲ - ولتاژ کار  
 ۳ - مقدار جریان ۴ - تعداد دور در دقیقه ۵ - فرکانس کار

- ۱۴** روی وات متر شکل ۵ - ۵۶ دو ترمینال برای جریان قرار دارد که با بار به صورت ..... و دو ترمینال برای ولتاژ قرار دارد که با بار به صورت ..... قرار می گیرد.



شکل ۵ - ۵ - وات متر عقریه ای

- ۱۵** در وات متر شکل ۵ - ۵ کلید سلکتور آمپر روی عدد ۱۰ آمپر و کلید سلکتور ولتاژ روی عدد ۴۸۰ ولت قرار دارد، این وات متر حداقل چند وات را اندازه می گیرد؟  
**۱۶** در مدار شکل ۵۷ - ۵ مطلوب است :  
 الف) توان مؤثر ب) توان ظاهري پ) ضریب قدرت

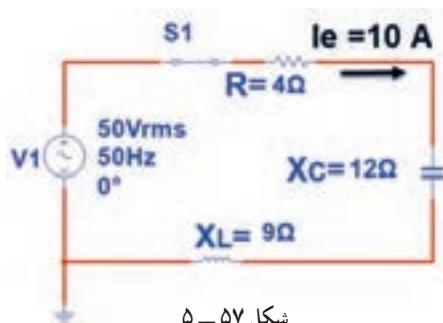

شکل ۵ - ۵

- ۱۷** اگر توان ظاهري مداری VA ۵۰۰ و توان اکتیو آن W ۴۰۰ باشد، ضریب قدرت مدار چقدر است؟  
 ۱) ۱/۲۵ ۲) ۱/۸ ۳) ۳/۷۵ ۴) ۶/۱
- ۱۸** اگر ضریب قدرت مداری برابر ۸٪ و توان حقیقی مدار باشد توان ظاهري چند ولت آمپر (VA) است؟  
 ۱) ۱۰۰۰W

۷ توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.

$$P_S = V_e \times I_e = \text{VA}$$

۸ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

۹-۱۶- الگوی آزمون عملی در مدار واقعی پایان واحد کار:

۱ مدار شکل ۵-۶۲ را روی بردبرد بینید.


۲ کلید مدار راوصل کنید.

۳ ولتاژ مؤثر دو سر مقاومت را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_e = \text{.....} \text{V}$$

۴ جریان مؤثر مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_e = \text{.....} \text{mA}$$

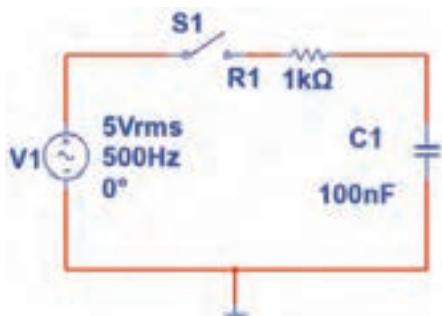

شکل ۵-۶۲- مدار آزمایش

۵ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_e = \text{.....} \text{mW}$$

۶ توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.

$$P_S = \text{.....} \text{mVA}$$

۷ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

$$\cos\phi = \text{.....}$$

PE.21 PLUS™		PREMIUM	EFFICIENCY
ORD.NO.	X X X X X X		
TYPE	X X X	FRAME	X X X
H.P.	30.00	SERV.RE FACTOR	1.15   3 PH
AMPS	34.9	VOLTS	460
R.P.M.	1765	HERTZ	60
DUTY	CONT	40°C AMB.	
CLASS	F	B	G
			93.6
	X X X X X X		X X X X X X

شکل ۶-۵- پلاک موتور

۱۲ برای اصلاح ضریب قدرت ( $\cos\phi$ ) در یک مدار جریان متناوب (AC) چه روش هایی وجود دارد؟ شرح دهید (بدون تغییر مشخصات منبع AC مانند فرکانس).

۱۳-۱۵- الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد کار:

۱ نرم افزار مولتی سیم را فعال کنید.


۲ مدار شکل ۵-۶۱ را بینید.

۳ جریان مؤثر مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_e = \text{.....} \text{mA}$$

۴ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_e = \text{.....} \text{mW}$$

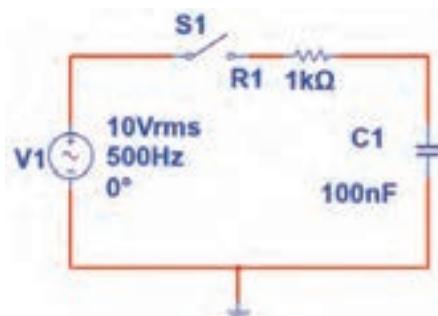

شکل ۶-۵- مدار آزمایش

۵ وات متر نرم افزار را روی میز کار آورده و توان مؤثر مدار را اندازه بگیرید.

۶ پاسخ مرحله ۵ را با مرحله ۴ مقایسه کنید. آیا اختلافی وجود دارد؟ علت را توضیح دهید.

## ارزشیابی شایستگی اندازه‌گیری توان و ضریب قدرت

شرح کار:

- ۱- کسب دانش لازم جهت مقایسه توان در DC و AC و مقایسه ضریب قدرت در بارهای مختلف
- ۲- بستن یک نمونه مدار کاربردی الکترونیکی و اندازه‌گیری دقیق ولتاژ، جریان و نهایتاً توان با استفاده از مولتی‌متر
- ۳- نسب نرم‌افزار مرتبط در رایانه و بستن یک نمونه مدار و انتخاب دستگاه‌های اندازه‌گیری از جمله آمپرmetر، ولت‌متر و دستگاه اندازه‌گیری توان (وات‌متر)
- ۴- اندازه‌گیری دقیق توان با استفاده از نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

اندازه‌گیری توان با مولتی‌متر با تُرانس حداکثر ۱۰ درصد - اندازه‌گیری توان و ضریب توان با نرم‌افزار

شاخص‌ها:

- ۱- اندازه‌گیری دقیق و صحیح توان DC در یک مدار با مولتی‌متر با تُرانس حداکثر ۱۰ درصد (۱۰ دقیقه)
- ۲- اندازه‌گیری دقیق و صحیح توان AC در یک مدار با مولتی‌متر با تُرانس حداکثر ۱۰ درصد (۱۰ دقیقه)
- ۳- اندازه‌گیری صحیح و دقیق توان و ضریب توان AC و DC در یک مدار با استفاده از نرم‌افزار مرتبط (۲۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفی(مونتاژکاری) - ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۲۷°C - ۱۸°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - میزکار استاندارد با ابعاد W۱۸۰×H۸۰×D۱۸۰ مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته - نرم‌افزار خاص

ابزار و تجهیزات: قطعات (مقامت - سلف - خازن) - ابزار عمومی برق یا الکترونیک - ابزار و تجهیزات تخصصی - رایانه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	اندازه‌گیری ضریب قدرت و اصلاح آن با نرم‌افزار	اندازه‌گیری نوع توان ها با نرم‌افزار و سخت‌افزار	تشریح مفاهیم توان و ضریب قدرت	نمره هنرجو	حداقل نمره دریافتی
۱					۱	
۲					۲	
۳					۱	
۴					۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۱- حفاظت از قطعات دستگاهها ۲- رعایت نکات اینمنی مربوط به هر دستگاه ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام‌العمر و کسب اطلاعات ۴- اخلاق حرفه‌ای				۲
*	میانگین نمرات					


\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری ۵

درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی

رشته: الکترونیک



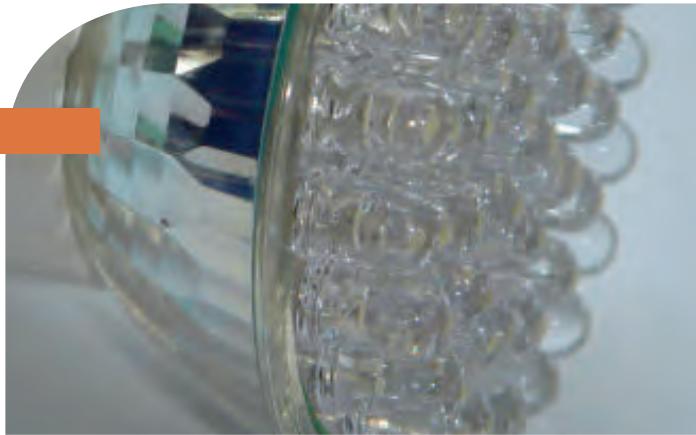


## پودمان پنجم
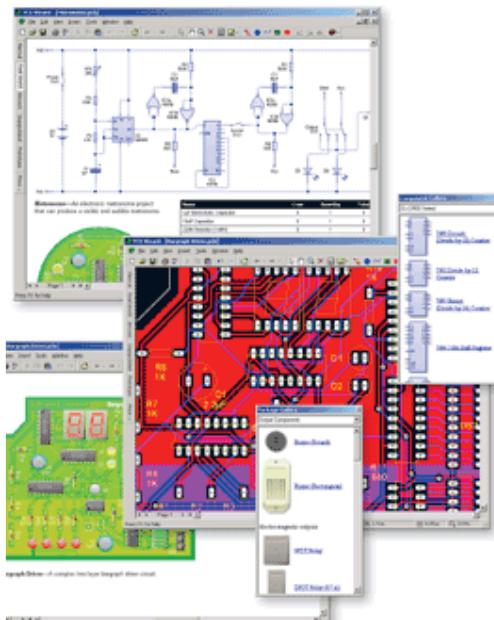
# معرفی قطعات و نقشه خوانی با نرم افزار

با توجه به گسترش علم الکترونیک در جهان و کاربرد آن در رشته‌های مختلف افراد زیادی با مین رشته علاقه‌مند شده‌اند. علم الکترونیک در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی مانند: رایانه، بیوشکی، صنایع هسته‌ای، روباتیک، مخابرات، صنایع نظامی و غیره کاربرد وسیع دارد و امروزه وسائل الکترونیکی بسیار زیادی (مانند یخچال، رایانه، تلفن همراه، تلویزیون) را مشاهده می‌کنیم که بدون آنها زندگی ما مختل می‌شود. هدف این واحد یادگیری شرح عملکرد قطعات پایه و اصلی الکترونیک است. شناخت قطعات باعث آسان‌تر شدن تعمیر مدارهای الکترونیکی و خواندن نقشه‌های مربوط به آن می‌شود.


مهندسين و تكنوسيين های الکترونیک سعی می کنند که اطلاعات خود را منطبق بر فناوری های روز نمایند و همواره در روند این تغیيرات قرار داشته باشند. در اين ميان نرم افزارهای شبیه‌ساز و طراحی و مرتبط با صنعت، در طراحی سیستم‌ها و مدارها سهم قابل توجهی را در رشد سریع و روزافزون دستگاهها و سیستم‌های صنعتی دارند. در رشته الکترونیک، وجود شبیه‌سازی رایانه‌ای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی، او لایاز به عملیات و محاسبات دستی را تا حدود زیادی برطرف می‌کند و در زمان صرف‌جوبی می‌شود، ثانیاً یادگیری اصول الکترونیک را ساده‌تر می‌سازد. در این فرایند، فرآگیر در مدت زمان کمتری به مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز دسترسی بیدا می‌کند.



## واحد یادگیری ۶

### شایستگی خواندن نقشه‌های الکترونیکی ساده

آیا تا بهحال پی برده‌اید :

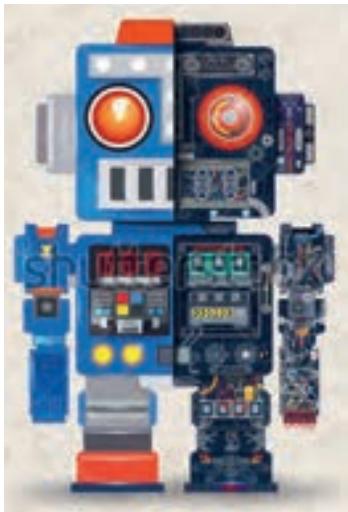

شکل ۱-۶-مدار آزمایش

- چه قطعات الکترونیکی یا الکتریکی در شکل ۱ - ۶ به کار رفته است؟
- چه تعداد از این قطعات را می‌شناسید؟
- آیا برای طراحی ربات از نقشه استفاده شده است؟
- تغذیه الکتریکی ربات از چه منبعی تأمین می‌شود؟
- ربات برای حرکت به چه قطعاتی نیاز دارد؟
- اگر این ربات توانایی صحبت کردن داشته باشد، چه قطعاتی باید در ساخت آن، پیش‌بینی شود؟

هدف از آموزش این واحد یادگیری شرح عملکرد قطعات پایه و اصلی الکترونیک است. شناخت قطعات باعث آسان‌تر شدن تعمیر مدارهای الکترونیکی و خواندن نقشه‌های مربوط به آن می‌شود. در این مبحث قصد داریم ضمن معرفی نام قطعه؛ شکل ظاهری و نماد آن به شرح مختصری از عملکرد هر قطعه پردازیم. در فصل‌های قبل با تعدادی از قطعات پایه‌ای الکترونیک مانند مقاومت، خازن و سلف آشنا شدیم، همچنین چگونگی تعیین مقدار، کاربرد و عیوب‌بایی ساده این قطعات را فراگرفتیم. در این مبحث قطعات دیگری مانند: کابل، کانکتور (اتصال‌دهنده)، فیوز، بی‌زر (بازر)، بلندگو، میکروفون، رله، لامپ، موتور، فن (پروانه‌ای یا بادبزن برقی) و کلید (سوئیچ‌ها) معرفی می‌شود. در پایان ساختمان و عملکرد تعدادی از قطعات و علائم خاص موجود در یک نقشه خاص را آموزش می‌دهیم، همچنین عملکرد کلی بلوک‌های در یک نقشه الکترونیکی ساده را توضیح می‌دهیم. در این فرایند مانند واحدهای یادگیری قبل، توجه و رعایت مهارت‌های غیرفنی مانند کارگروهی، مسئولیت‌بندی‌یاری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تمام مراحل باید رعایت شود.

## استاندارد عملکرد :

کردن لامپ و کلید زنگ در منزل وجود دارد؟ کلیدی که توسط آن می‌توان دو مجموعه لامپ در یک لوستر را روشن و خاموش کرد، به نظر شما چه نوع کلیدی است؟ کلیدی که در بعضی وسایل ترکیبی مانند رادیو و پخش صوت، برای انتخاب یکی از این دو حالت (رادیو یا پخش) به کار می‌رود، چه نوع کلیدی است؟

 **بحث گروهی**

با توجه به کلیدهایی که می‌شناشید، راجع به تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها بحث کنید و نتیجه را در کلاس درس جمع‌بندی نمایید.

هر کلید یا سوئیچ حداقل از دو اتصال (کنتاکت) تشکیل شده است. که با توجه به شرایط انتخاب، کنتاکت‌ها می‌توانند به هم متصل یا از هم قطع شوند. هر کلید ساده دارای دو پایه است که می‌تواند به صورت همیشه باز (NO – Normally Open) یا همیشه بسته (NC – Normally Closed) یا حالت قطع ووصل انتخابی باشند. کلیدهای NC و NO معمولاً از نوع فشاری (Push Bottom) است. همچنین کلید می‌تواند دارای سه پایه باشد که یکی از آنها به صورت مشترک در نظر گرفته می‌شود. برخی از انواع کلیدها در جدول ۱-۶ آمده است. منظور از پل (pole) تعداد قطب‌ها یا شستی کلید و تُرُو (through) تعداد راههای عبوری برای کنترل مدار است.

جدول ۱-۶- مشخصات برخی از انواع کلید

نام فارسی	تعداد پایه	نام انگلیسی	علامت اختصاری
کلید یک پل، یک راهه	۲	Single Pole Single Through	SPST
کلید یک پل، دو راهه	۳	Single Pole Double Through	SPDT
کلید دو پل، دو راهه	۶	Double Pole Double Through	DPDT
کلید سه پل، دو راهه	۹	Tripple Pole Double Through	3PDT
کلید دو پل، یک راهه	۴	Double Pole Single Through	DPST
کلید چهار پل، دو راهه	۱۲	Four Pole Double Through	4PDT

خواندن نقشه مدارهای ساده الکترونیکی و تعیین ارتباط اجزاء و نمادها از روی نقشه استاندارد

۱-۶- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز و احديادگيري : قطعات مجزا شامل کرستال، رله‌ها، کابل‌ها، بلندگو، بازر (بی‌زر)، میکروفون، کانکتور، فیوز، لامپ سیگال، موتور، انواع سوئیچ، آی‌سی‌های رگولاتور، آی‌سی‌تایمر، آی‌سی‌عملیاتی، اپتو کوپلر، سون‌سگمنت (هفت قطعه‌ای - ۷.seg)، رایانه، نرم‌افزارهای خاص، لوازم التحریر، ابزار و تجهیزات تخصصی و آی‌سی‌گیت‌های منطقی.

### مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند

برنامه درسی آمده است.

### ۶-۲- کلید (سوئیچ) (Switch)

فیلم ۱



فیلم مربوط به کلیدها را مشاهده کنید و به محتوای آن توجه نمایید. این فیلم به درک بهتر مفاهیم مربوط به کلیدها کمک می‌کند.

به وسایل الکترونیکی در منزل یا در کلاس و آزمایشگاه توجه کنید، آیا نوع کلید به کار رفته در وسایل و تجهیزات یکسان است؟ چه تفاوتی بین کلیدهای خاموش و روشن


خاموش و روشن کرد. در یک حالت، لامپ اول را روشن و در حالت دوم لامپ اول خاموش و لامپ دوم روشن می‌شود. به این نوع کلیدها کلید تبدیل هم می‌گویند.

شکل الف - ۶-۲ چگونگی ارتباط داخلی کلید تک پل یک راهه (SPST)، کلید تک پل دو راهه (SPDT) و کلید فشاری همیشه باز (NO-Push Bottom) را نشان می‌دهد و شکل ب - ۶-۲ تصویر ظاهری یک نوع کلید (سوئیچ Switch) را نشان می‌دهد.



شکل ب - ۶-۲ - شکل ظاهری یک نوع کلید

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با توجه به نوع کلید تعداد پایه‌ها متفاوت است. به عنوان مثال کلید یک پل یک راهه (SPST)، یک کلید یک قطبی است که یک کنتاکت و دو پایه دارد. کلید چراغ مطالعه‌ای که در منازل از آن استفاده می‌کنید معمولاً کلید یک پل یک راهه است. این کلید دارای یک کنتاکت و یک پل و یک مسیر است که با تغییر مکان پل کلید مسیر مدار بسته و باز و لامپ روشن یا خاموش می‌شود. کلید یک قطبی با دو مسیر است. به وسیله این کلید می‌توان دو لامپ (در مدار) را به نوبت

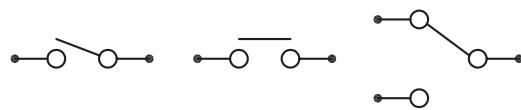


شکل الف - ۶-۲ - اتصال کنتاکت‌های داخلی کلیدهای یک پل یک راهه، فشاری و یک پل دو راهه

درباره حالت‌های مختلف کنتاکت‌های کلیدهایی که در بالا به آن اشاره شده است، تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس درس ارائه نمایید. همچنین برگه اطلاعات (Data Sheet) یک نمونه کلید را استخراج و بررسی کنید، روی کلیدها چه مشخصاتی نوشته می‌شود؟ چند نمونه را بررسی و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.

پژوهش



در شکل ۳ - ۶ نماد فنی و نماد حقيقی کلیدهای تبدیل، یک پل و دو پل که در نقشه‌کشی به کار می‌رود را مشاهده می‌کنید.

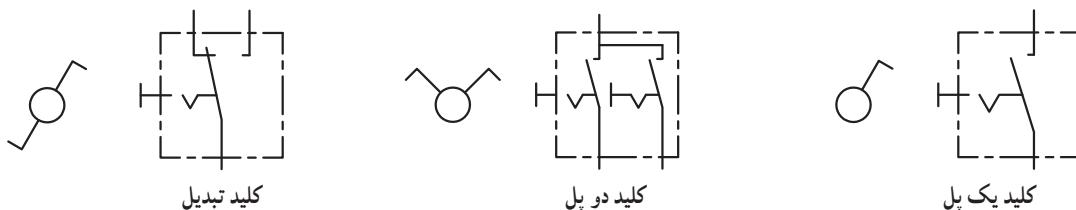


شکل ۳ - ۶ - نماد فنی و نماد حقيقی انواع کلید

با این تفاوت که در هر کلید چند ردیفه، دو یا بیش از دو کلید در یک محفظه قرار دارد. ابعاد و بسته‌بندی این نوع کلیدها مشابه بسته‌بندی IC‌ها است. به ازاء هر کنتاکت کلید دو پایه وجود دارد. شکل ۴ - ۶ کلید دو ردیفه را نشان می‌دهد. برای دریافت اطلاعات مربوط به کلیدهای

### کلیدهای دو ردیفه (Dip Switch)

کلیدهای دو ردیفه یا (Dual in line Package) یک گروه از سوئیچ‌های مینیاتوری هستند، که در مدارهای الکترونیکی و بردهای رایانه‌ای کاربرد دارند. عملکرد این نوع از کلیدها مشابه کلیدهای یک پل یک راهه است،

دو ردیفه (DIP Switch) به نمونه‌ای از آن که در کتاب همراه هنرآموز آمده است، مراجعه کنید.

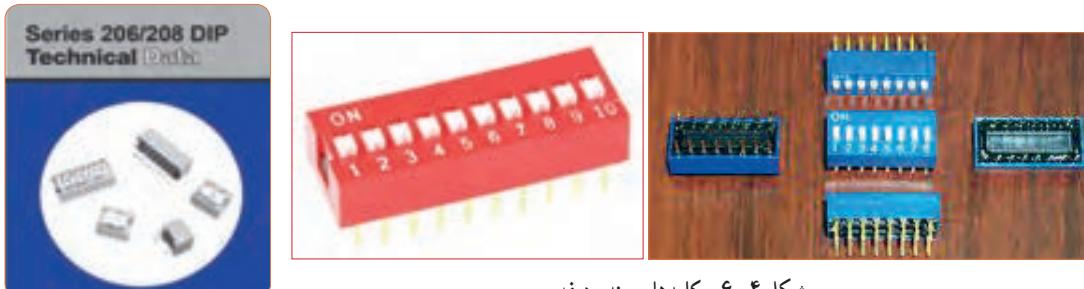

شکل ۴-۶- کلیدهای چند ردیفه

### الگوی پرسش

با توجه به برگه مشخصات (Data Sheet) مربوط به کلیدهای دو ردیفه در شکل ۵-۶ به سوالات پاسخ دهید.

Electrical and Mechanical Specifications		
<b>Switch Function</b>	<b>Operating Temperature</b> -55°C to +85°C	
Series 206 and 208 single pole single throw		
Series 206 - single pole double throw		
- double pole single throw		
- double pole double throw		
- 3 pole single throw		
- 4 pole single throw		
<b>Switch Contact Resistance</b>	<b>Actuation Life</b> Series 206: 10,000 cycles switching 50 mA @ 24 VDC	
Switch Series      Current, max.      Resistance, max.	Series 208: 2,000 cycles switching 50 mA @ 15 VDC	
206                  30 milliamperes		
208                  100 milliamperes		
<b>Insulation Resistance</b>	<b>Allowable Solder Time</b> Up to 4 seconds with 260°C solder	
1,000 megohms minimum across open switch		
1,000 megohms minimum between adjacent closed switches		
<b>Dielectric Strength</b>	<b>Vibration</b> Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B with no contact inconsistencies greater than 1 microsecond	
500 VAC minimum for 1 minute between adjacent switches		
<b>Nonswitching Rating</b>	<b>Shock</b> Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact inconsistencies greater than 1 microsecond	
100 mA or 50 VDC		
<b>Switch Capacitance</b>	<b>Sealing</b> Bottom epoxy seal optional Top tape seal optional	
5.0 pF maximum between adjacent switches		
	<b>Marking</b> Special side or top marking available-consult CTS	

شکل ۵-۶- برگه مشخصات کلید دو ردیفه

۱ محدوده دمای کار کلید از ..... درجه سانتی گراد تا ..... درجه سانتی گراد است.

۱ معنی فارسی لغات : specification , Marking , Solder , Rating

۲ عمل لحیم کاری پایه ها باید حداقل به مدت ۴ ثانیه در دمای ۲۶° درجه سانتی گراد انجام گیرد.

۲ مقاومت بین کنکات های کلید هنگامی که اتصال ندارند، چند مگا اهم است؟

۳ نادرست

۳ درست

۳ پایه های مجاور هم در این کلید چند ولت را برای چند دقیقه تحمل می کنند؟

۴ ظرفیت خازنی بین دو پایه مجاور کلید چند پیکو فاراد است؟

**۴-۶-کار عملی ۲ :** آزمایش کلید با استفاده از اهم متر  
هدف : بررسی چگونگی عملکرد یک نمونه کلید چند حالته  
مواد، ابزار و تجهیزات :  
۱- کلید چند حالته واقعی ۲- برگه اطلاعات  
۳- اهم متر ۴- لوازم تحریر و خط کش

#### مراحل اجرای کار :

- ۱ یک نمونه کلید واقعی را در دست بگیرید، آیا اطلاعاتی بر روی آن نوشته شده است؟ اطلاعات را یادداشت کنید.
- ۲ تعداد پایه های این کلید و نحوه قرار گرفتن آنها را بررسی کنید و شکل مقطع کلید را رسم نمایید.
- ۳ در شکل رسم شده پایه ها را شماره گذاری کنید.
- ۴ با استفاده از اهم متر، بررسی کنید کدام یک از پایه ها با یکدیگر اتصال برقرار می کنند؟ (در این مرحله کلید سلکتور اهم متر را برای آزمایش اتصال کوتاه (Buzzer) تنظیم کنید). در مورد نتیجه کار توضیح دهید.
- ۵ نقشه فنی کلید را ترسیم کنید.

نقشه کلید

شکل مقطع کلید

نوع کلید با توجه به جدول ۶-۱  
..... P..... T

**۳-۶-کار عملی ۱ :** کار با نمونه هایی از کلیدهای موجود در نرم افزار

هدف : اتصال یک نمونه کلید در نرم افزار مواد، ابزار و تجهیزات :


۱- رایانه

۲- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار دیگر

#### مراحل اجرای کار :

- ۱ با استفاده از نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار دیگری که در اختیار دارید، مدار شکل ۶-۶ را روی میز آزمایشگاهی نرم افزار بیندید.

- ۲ محل کلیدها و بارگراف را شناسایی کنید.

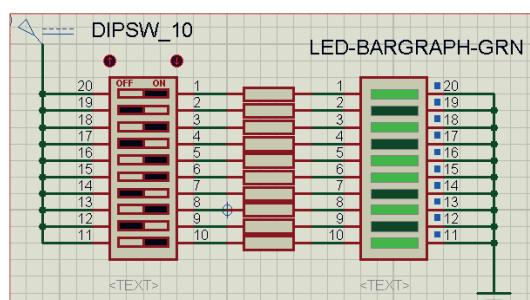


شکل ۶-۶- مدار بارگراف و کلید دور دیغه

**۳** در این مدار از یک کلید دور دیغه و یک نمایشگر میله ای (Bargraph) استفاده شده است. نمودار میله ای معمولاً شامل ده عدد LED است که در کنار هم چیده شده اند. در این مدار مانند سایر مدارها، از مقاومت برای محافظت LED استفاده شده است. مقدار مقاومت ها با توجه به ولتاژ و جریان LED محاسبه می شود. این مقاومت برای LED های معمولی بین  $15^{\circ}$  تا  $22^{\circ}$  اهم است.

**۴** چگونگی کار با کلیدها را بررسی کنید و بیاموزید.

**۵** با قطع و وصل هر یک از کلیدها، وضعیت LED متصل شده به کلیدها را بررسی کنید و درباره عملکرد آنها توضیح دهید.

طور کامل آشنا خواهد شد. شکل ۷-۶ مدار ساده یک ترانزیستور را به عنوان کلید نشان می‌دهد. اگر به ورودی ترانزیستور ولتاژی اعمال نشود ترانزیستور در حالت قطع است در نتیجه لامپی که در خروجی آن قرار دارد، در حالت خاموش باقی می‌ماند. با اعمال ولتاژ مورد نیاز به ورودی ترانزیستور کلید وصل و لامپ روشن می‌شود. اساس عملکرد ترانزیستور به این صورت است که با اعمال جریان بسیار کمی به ورودی آن، جریان بسیار بالایی در خروجی آن کنترل می‌شود. به این ترتیب ترانزیستور به عنوان یک کلید الکترونیکی عمل کرده و لامپ را روشن می‌کند.

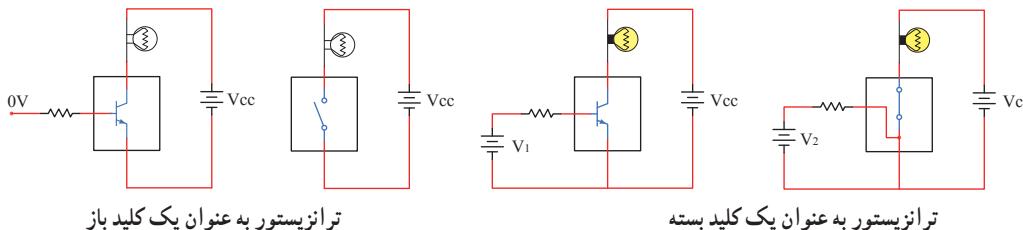

## کلید الکترونیکی

همان طور که می‌دانید، هر کلیدی دارای دو وضعیت قطع و وصل است. وقتی کلید قطع (خاموش) است، مقاومت الکترونیکی بسیار زیادی دارد، اما وقتی که وصل (روشن) است، دارای مقاومت فوق العاده کمی است. برای تغییر دادن وضعیت یک کلید معمولی انژی مکانیکی مورد نیاز است. در کلیدهای الکترونیکی با به کار گرفتن ترانزیستورها به عنوان کلید، عمل قطع و وصل به صورت خودکار (اتوماتیک Automatic) صورت می‌گیرد. یاد آور می‌شود که با عملکرد و ساختمان ترانزیستور در درس دانش فنی به

بحث کنید



پژوهش



پژوهش



چه وسایلی را می‌شناسید که در آنها از کلید الکترونیکی استفاده شده است؟ جست وجو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

راجع به انواع کلید الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه تحقیقات خود را به کلاس ارائه نمایید.

با جست وجو در اینترنت، درباره انواع سوئیچ‌های الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.



فیلم فیوز و حفاظت و ایمنی را بیینید.

## ۵-۶ - فیوز (fuse)



آیا می‌دانید فیوز به چه دلیل در مدارهای الکترونیکی و الکترونیکی استفاده می‌شود؟

## الگوی پرسش

۱ زنگ ورودی منزل چه نوع کلیدی است؟ آیا با یکی از کلیدهای آموخت شده در این قسمت مشابه است؟ توضیح دهید.

خارجی به حالت قبلی باز می‌گردد.

هر دو نوع فیوز ذکر شده در دو نوع تندکار (قطع سریع – Fast blow Fuse) و کندکار (قطع بتأخير – Slowblow Fuse) ساخته می‌شوند. در فیوز تندکار هنگامی که جریان مدار به جریان نامی فیوز می‌رسد، فیوز جریان مدار را قطع می‌کند. در فیوز کندکار، جریان مدار با تأخیر قطع می‌شود. یعنی اگر جریان فیوز برای مدت چند میلی ثانیه چند برابر (مثلاً ۳۰ تا ۵۰ برابر) مقدار جریان نامی فیوز شود، فیوز قطع نخواهد کرد. در شکل ۸-۶ نماد فنی فیوز را در استانداردهای مختلف مشاهده می‌کنید.

با همکاری دوستان خود درباره کاربرد فیوز در کلاس درس بحث کنید و نتایج را بررسی نمایید.

برای محافظت مدارهای برقی و الکترونیکی در مقابل اتصال کوتاه یا اضافه جریان از فیوز استفاده می‌کنند. بنابراین با عبور جریان بیش از حد مجاز در مدار، فیوز عمل کرده و جریان مدار را قطع می‌کند. فیوزها از نظر رفتار و عملکرد در دو مدل برگشت‌پذیر و یکبار مصرف ساخته می‌شوند. با عبور جریان اضافی در فیوزهای برگشت‌پذیر، کن tact های داخلی آن از هم باز می‌شود و با برگشتن مدار به حالت عادی، کن tact های فیوز به صورت خودکار یا با تحریک عامل



IEC



IEEE / ANSI



IEEE / ANSI

شکل ۸-۶ – نماد فنی فیوز

فیوزهای یکبار مصرف یا معمولی، بیشترین مصرف و کاربرد را دارند و ارزان قیمت هستند. در شکل ۹-۶ چند نمونه فیوز را مشاهده می‌کنید.

درباره ساختمان و کاربرد فیوزهای تندکار و کندکار تحقیق کنید و نتایج را به کلاس درس ارائه نمایید.

پژوهش



شکل ۹-۶ – انواع فیوز

کدام یک از فیوزهای نشان داده شده در شکل ۹-۶ یک بار مصرف و کدام یک برگشت‌پذیر است. پاسخها را در زیر شکل بنویسید.

بررسی کنید



### مراحل اجرای کار :

- ۱ چند نمونه فیوز را در اختیار بگیرید. مشخصات فنی آنها را استخراج کنید و آنها را با اهم متر آزمایش کنید.
- ۲ کلید سلکتور اهم متر را برای تست اتصال کوتاه (Buzzer) تنظیم کنید.
- ۳ با آزمایش فیوز سالم و فیوز سوخته تفاوت مقدار اهم آنها را یادداشت کنید و درباره آن توضیح دهید.
- ۴ مقاومت فیوز سوخته = اهم
- ۵ مقاومت فیوز سالم = اهم
- ۶ مشخصات روی فیوز معمولی را بخوانید و یادداشت کنید و در مورد آن توضیح دهید.
- ۷ مشخصات روی فیوز مینیاتوری را بخوانید و یادداشت کنید و در مورد آن توضیح دهید.
- ۸ اگر هنگام تعویض فیوز سوخته، از فیوز مشابه استفاده نکنیم، یا سیمی را به جای فیوز قرار دهیم، چه خطراتی ایجاد می کند؟ شرح دهید.
- ۹ سیم ها و کابل ها

### فَتاَليت عَملِي

در منزل، محل کار یا سایر محل هایی که به آن دسترسی دارید، جست و جو کنید و مشخصات انواع کابل هایی که مورد استفاده قرار گرفته است را به کلاس درس ارائه نمایید.

در فصل های قبل با مشخصات سیم ها آشنا شدید. در این فصل با انواع کابل های مورد استفاده در صنعت الکترونیک آشنا خواهید شد.

فیوز های فشنگی، مینیاتوری و خودرویی از معروف ترین انواع فیوز ها هستند. فیوز های مینیاتوری و فشنگی بیشتر در سیم کشی ساختمان، دستگاه های الکتریکی برقی و کارگاه های صنعتی کاربرد دارند و بقیه مدل ها در مدار های الکترونیکی استفاده می شوند. مانند سایر قطعات برای فیوز ها نیز برگه اطلاعات (Data Sheet) وجود دارد. نمونه ای از این برگه اطلاعات را در کتاب همراه هنرجو ملاحظه می کنید.

### الگوی پرسش

- ۱ از انواع فیوز های معرفی شده و کاربرد آنها گزارشی تهیه و به کلاس ارائه کنید.
- ۲ آیا می دانید کدام یک از انواع فیوز ها در ساختمان ها و مراکز تجاری استفاده می شوند؟
- ۳ تحقیق کنید در وسایل و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک چه نوع فیوزی استفاده می شود؟
- ۴ بررسی کنید، فیوز دستگاه مولتی متر مورد استفاده شما چند آمپر است؟
- ۵ اگر فیوزی که جربان مجاز بیشتری در مقایسه با فیوز دستگاه مولتی متر شما دارد را به جای فیوز قبلی در مولتی متر قرار دهید، ممکن است چه اشکالی به وجود آید؟ توضیح دهید.
- ۶ فیوز هایی که در ساختمان های مسکونی شما به کار رفته اند، از چه نوعی هستند و چه ویژگی خاصی دارند؟ توضیح دهید.
- ۷ یک نمونه برگه اطلاعات فیوز تندکار یا کندکار را ترجمه کنید و اطلاعات آن را استخراج نمایید.

### ۶- کار عملی شماره ۳ : کار با انواع فیوز

هدف : آزمایش چند نمونه فیوز  
مواد، ابزار و تجهیزات :

۱- فیوز از انواع مختلف ۴ نمونه ۲- اهم متر

فیلم ۳



فیلم مربوط به انواع کابل و سیم‌هارا در خارج از ساعات درسی مشاهده کنید.

بحث گروهی



به دو شاخه یک دستگاه برقی معمولی مانند تلویزیون و یک دستگاه گرمایش مانند اتوی برقی توجه کنید، چه نوع سیمی به آن اتصال دارد؟ این سیم چه ویژگی‌هایی دارد؟ درباره آن بحث کنید.

ت) پوشش خارجی کابل که عایق است و از نظر مکانیکی کابل را حفاظت می‌کند. یکی از مشخصات مهم کابل، امپدانس آن است. امپدانس عبارت از مقدار مقاومتی است که کابل در فرکانس کار ظاهر می‌کند. مثلاً امپدانس کابل آتن تلویزیون که از نوع کابل کواکسیال است، حدوداً برابر با ۷۵ اهم می‌باشد. در شکل ۱۰-۶ ساختمان کابل کواکسیال و چند نمونه آن را مشاهده می‌کنید. مشخصات و اطلاعات فنی این کابل‌ها در برگه اطلاعات داده می‌شود.

برای اتصال کابل‌ها به سوکت، از ابزار خاص استفاده می‌کنند.



شکل ۱۰-۶ ساختمان چند نمونه کابل کواکسیال و اتصال آن به سوکت



پژوهش

با جستجو در اینترنت کاربرد انواع کابل کواکسیال را بیابید و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.

در دستگاه‌های قابل حمل که به طور مکرر باید به پرینت وصل شوند، یا سیم‌های آنها در شرایط خاصی قرار می‌گیرند، نمی‌توانیم از سیم‌های معمولی استفاده کنیم. در این شرایط لازم است از کابل استفاده کنیم. سیم اتصال داده شده به دوشاخه تلویزیون یک نوع کابل است. پرکاربردترین کابل‌ها در صنعت الکترونیک، کابل‌های کواکسیال، مخابراتی، زوج‌سیم، نواری و تسمه‌ای (ریبونی) هستند.

### کابل کواکسیال (coaxial)

کابل کواکسیال یا هم محور جهت انتقال اطلاعات با فرکانس بالا استفاده می‌شود. این نوع کابل به عنوان سیم آتن، در تلویزیون‌های سیاه و سفید و رنگی به کار می‌رود. اجزای تشکیل‌دهنده کابل‌های هم محور به شرح زیر است:


(الف) هادی داخلی که در مرکز کابل قرار دارد و محور کابل را تشکیل می‌دهد. این هادی را مغزی کابل می‌نامند.

(ب) هادی خارجی که معمولاً به صورت سیم بافته شده در سرتاسر کابل کشیده می‌شود. از این سیم، به عنوان حفاظ الکتریکی یا شیلد، (shield) استفاده می‌شود. این حفاظ، مانع تأثیر میدان‌های خارجی مانند نویز روی هادی داخلی کابل می‌شود و روی عملکرد کابل اثر دارد.


(پ) عایق بین دو هادی داخلی و خارجی که ضریب دی‌الکتریک آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
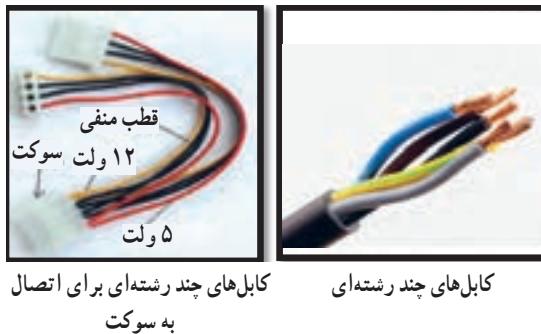
### کابل معمولی (Normal)

این کابل‌ها در مواردی مانند مخابرات و شبکه کاربرد دارند. در ساختمان آنها از یک یا چند رشته سیم با عایق معمولی یا نسوز و در رنگ‌های گوناگون استفاده می‌شود. در شکل ۶-۱۲ چند نمونه از این نوع کابل را مشاهده می‌کنید.



کابل‌های چند رشته‌ای برای اتصال به سوکت

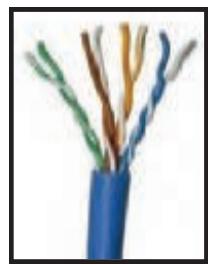


کابل چند رشته‌ای به هم تابیده  
شکل ۶-۱۲ – چند نمونه کابل معمولی

### کابل‌های نواری ریبون (Ribbon)

کابل‌های نواری را کابل‌های ریبونی، تسمه‌ای و تخت نیز می‌نامند. این کابل‌ها غالباً از ۴ رشته تا ۶۴ رشته به صورت به هم چسبیده و تخت تولید می‌شوند و در دو مدل اصلی تک رنگ (معمولًاً خاکستری) و رنگی (رنگین کمانی) با چند رنگ (حداکثر با ۱۰ رنگ) وجود دارند. در صورت افزایش تعداد رشته‌ها به بیش از ۱۰ رشته، رنگ‌ها تکرار می‌شوند. این کابل‌ها به صورت شیلد دار نیز ساخته شده‌اند، که معمولًاً جنس شیلد آنها از لایه آلومینیوم است. در این حالت روی کابل و شیلد آن یک غلاف پلاستیکی کشیده می‌شود. شکل ۶-۱۳ سه نوع کابل نواری را نشان می‌دهد.

### کابل شبکه (Data)

کابل‌هایی هستند که به پایانه‌های (ترمینال) کانکتورهای خاص استاندارد مانند FCC-68 قابل اتصال هستند. کانکتورها یا اتصال دهنده‌ها، قطعاتی هستند که دو سیم یا کابل به آن اتصال داده می‌شود. این اتصال دهنده‌ها، معمولاً برای اتصال به شبکه‌های اینترنت، اینترانت یا تلفن کاربرد دارند و مجموعه آن‌ها را کابل شبکه می‌نامند. این کابل‌ها به صورت ۴، ۶ و ۸ رشته‌ای تولید می‌شوند. شکل ۱۱-۶ چند نمونه از این نوع کابل‌ها را که به سوکت شبکه نیز اتصال دارند نشان می‌دهد.

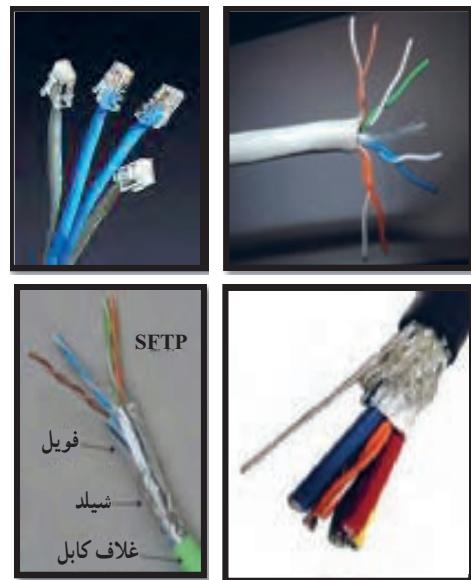

شکل ۱۱-۶ – ساخته ای و چند نمونه کابل شبکه و اتصال آن به سوکت

### الگوی پرسش

- ۱ با مراجعه به برگه اطلاعات انواع کابل‌های کواکسیال تفاوت آنها را بیابید و در کلاس توضیح دهید.
- ۲ از چه نوع کابل‌هایی در شبکه رایانه‌ای استفاده می‌شود؟ تفاوت آنها با کابل تلفن را شرح دهید.

## کابل فنری (Coiled)

کابل‌های فنری در انواع بدون شیلد و شیلددار تولید می‌شوند. شیلد کابل فنری به صورت نوار آلومنیومی یا بافته شده (Braid) است. از این نوع کابل‌ها برای انتقال اطلاعات از دستگاه تلفن به گوشی یا رابط شارژ دستگاه استفاده می‌کنند. سیم‌های داخل کابل قابل انعطاف بوده و پوشش سیم‌های داخلی و پوشش خارجی از جنس بی‌وی‌سی معمولی یا نسوز است. شکل ۱۴-۶ یک نمونه کابل فنری و برخی از موارد کاربرد آن را نشان می‌دهد.



کابل نواری شیلددار با غلاف پلاستیکی



کابل نواری چند رنگ



کابل نواری تک رنگ با سوکت

شکل ۱۴-۶ چند نمونه کابل نواری

پژوهش



با جستجو در اینترنت، انواع وسایل الکترونیکی را که از کابل‌های نواری استفاده می‌کنند، شناسایی کنید و نتایج تحقیقات را به کلاس درس ارائه نمایید.



رابط شارژ جک گوشی



رابط شارژ فندک خودرو



کابل فنری



رابط انتقال اطلاعات

شکل ۱۴-۶ کابل فنری و موارد کاربرد آن

## کابل اتصال به برق شهر (Power or Main)

این کابل‌ها شامل دو یا سه رشته سیم و بدون شیلد است. دو رشته از سیم‌ها برای اتصال به فاز و نول و رشته سوم برای سیم حفاظتی و اتصال زمین استفاده می‌شود. معمولاً یک سراین نوع کابل را به دوشاخه برای اتصال به برقی برق و سردیگر آن را با سوکت مخصوص یا از طریق لحیم کاری به وسایل و تجهیزات برقی وصل می‌کنند. جریان‌های قابل تحمل این نوع کابل‌های رابط را عموماً روی آن می‌نویسند.

به چه دلیل در گوشی تلفن از کابل فنری استفاده می‌کنند؟ درباره آن بحث کنید و نتایج را در کلاس درس بررسی نمایید.

بحث گروهی



در مورد استاندارد رنگ در کابل‌های تلفن پژوهش کنید و نتیجه را در کلاس درس به بحث بگذارد.

پژوهش



- ۱ روکش چند نمونه کابل را بردارید.  
 ۲ گزارشی درباره این که برای هر نوع کابل از چه ابزاری باید استفاده کرد؟ تهیه کنید.

### الگوی پرسش

- ۱ با تحقیق و جستجو در اینترنت انواع کابل یا سیم‌های مورد استفاده در وسایل الکتریکی و الکترونیکی را شناسایی کنید. کاربرد و ویژگی‌های آنها را توضیح دهید.  
 ۲ برای برداشتن عایق روی سیم از چه ابزاری استفاده می‌شود؟ نام ببرید.  
 ۳ چنانچه جریان عبوری از سیم بیش از مقدار استاندارد سیم باشد، کدام یک از اجزاء کابل را باید تغییر داد؟  
 ۴ کابل نواری در کدامیک از وسایل زیر کاربرد دارد؟  
 ۱) تلفن ۲) چاپگر ۳) ماشین حساب ۴) رادیو  
 ۵ از کابل شبکه می‌توان برای آتن تلویزیون هم استفاده کرد. درست  نادرست   
 ۶ به نظر شما کدامیک از ابزارهای شکل ۱۶-۶ ابزاری استاندارد برای برداشتن عایق کابل است؟ چرا؟



شکل ۱۶-۶

فیلم انواع کانکتور را در خارج از ساعت درسی مشاهده کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه نمایید.

فیلم ۵

اینگونه کابل‌ها تحمل جریان دستگاه بین ۲ تا ۱۶ آمپر را دارند. در شکل ۱۵-۶ کابل اتصال به برق شهر و اتصال‌های آن را مشاهده می‌کنید.



کابل کامل بدون سوکت



دو نوع سوکت نزی و مادگی استاندارد IEC

شکل ۱۵-۶- انواع کابل و سیم برای اتصال به برق شهر

پژوهش



درباره استاندارد IEC برای انواع کابل و انواع اتصال زمین پریزها و دوشاخه، تحقیق کنید، آیا برای کابل‌های رابط برق و اتصالات آن برگه اطلاعات نیز وجود دارد؟ نتیجه را به کلاس درس ارائه کنید.

فیلم



فیلم روکش برداری کابل را بینید.

۸-۶- کار عملی ۴ : روکش برداری کابل‌های با جریان کم هدف : برداشتن روکش کابل به صورت استاندارد مواد، ابزار و تجهیزات :

۱- سیم چین یا سیم لخت کن - ۲- چاقوی روکش برداری کابل مراحل اجرای کار :

۱ ابزار مناسب و استاندارد روکش برداری کابل‌های موجود در آزمایشگاه را انتخاب کنید.



پژوهش

با مراجعه به اینترنت علائم اختصاری کانکتورها را پیدا کنید و در کلاس درس ارائه نمایید.  
مانند: AV=Audio Video صوتی و تصویری



پژوهش

در مورد انواع کانکتورهای وسایل الکتریکی والکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه یافته‌های خود را به کلاس درس ارائه نمایید.

### سوکت قطعات (Component Socket)

بدنه سوکت قطعات از جنس پلاستیک و اتصال‌ها و پایه‌های آن فلزی است. سوکت روی برد دستگاه نصب و لحیم می‌شود، سپس قطعه روی آن جای می‌گیرد. سوکت جهت نصب راحت و محکم نگه داشتن قطعات به کار می‌رود و قابلیت جازدن و بیرون آوردن قطعات را نیز دارد. تعداد پایه‌های (پین‌های) سوکت بسیار متنوع بوده و با توجه به نوع قطعه در مدل‌های مختلف وجود دارند. شکل ۱۸-۶ سه نمونه سوکت را نشان می‌دهد.



پژوهش

مزایا و معایب استفاده از سوکت آی سی را بررسی و به کلاس ارائه کنید.



شکل ۱۸-۶ سوکت برخی قطعات الکترونیکی

### ۶-۶- کانکتورها (connectors)

کانکتورها یا اتصال دهنده‌ها به دلیل کاربرد گسترده یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین گروه قطعات در صنعت الکترونیک هستند. کانکتورها یا اتصال دهنده‌ها بر اساس استاندارهای متداول تعریف و تولید می‌شوند. برخی از کانکتورها از استاندارد خاصی پیروی نمی‌کنند و بنا به سفارش مشتری ساخته می‌شوند.

**کانکتورهای صوتی و تصویری:** این نوع کانکتورها به صورت پایه (جک) (jack) یا حفره (socket) (سوکت) ساخته می‌شوند. به عبارت دیگر به صورت نرو ماده هستند. جک گوشی از نوع نری و محل اتصال جک گوشی به دستگاه از نوع مادگی یا سوکت است که برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در دستگاه‌های مختلف به کار می‌رود. بدنه این کانکتورها در دو مدل فلزی و پلاستیکی ساخته می‌شوند. نوع بدنه، تعداد اتصال رنگ، جنس بدنه، قطر jack، روش نصب و طول از مشخصه‌های مهم کانکتورها است که در برگه اطلاعات Data Sheet داده می‌شود.

شکل ۱۷-۶ تعدادی از کانکتورهای صوتی و تصویری را نشان می‌دهد.



شکل ۱۷-۶ انواع کانکتور وسایل صوتی و تصویری

## کانکتور کابل ریبونی

- ★ با مراجعه به رسانه‌های مختلف در مورد جریان مجاز کانکتورهای تغذیه DC و شارژرها پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.
- ★ در مورد انواع کانکتورهای وسایل الکتریکی و الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه یافته‌های خود را به کلاس ارائه نمایید.

### دو شاخه

این نوع کانکتورها به دو شاخه معروف هستند، ولی معمولاً سه پایه (پین) دارند. پایه اتصال سوم به عنوان اتصال زمین به کار می‌رود. از مشخصه‌های مهم دوشاخه‌ها میزان جریان مجاز قابل تحمل آن است. شکل ۲۱-۶ چند نمونه دو شاخه را نشان می‌دهد. در برخی از دوشاخه‌ها اتصال زمین به صورت یک تیغه فلزی است.



شکل ۲۱-۶ - دو شاخه

کانکتورهایی هستند که کابل‌های ریبونی (نواری Ribbon) را می‌توان به راحتی بر روی آنها نصب کرد. این کانکتورها برای انتقال اطلاعات به کار می‌رود و در دو مدل قفل‌شونده و بدون قفل وجود دارد. در شکل ۱۹-۶ چند نمونه کانکتور ریبونی و سوکت‌های آنها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۹-۶ - کانکتور کابل‌های ریبونی (نواری)

**کانکتورهای تغذیه DC و شارژرها (آداتپتور Adaptor)** کانکتورهای تغذیه DC در دستگاه‌های الکترونیکی کوچک و شارژرها به کار می‌روند و استاندارد هستند. معمولاً تیغه یا میله (plug) و سوکت آنها با قطر و جنس مناسب برای تغذیه ساخته می‌شوند. در شکل ۲۰-۶ چند نمونه کانکتور تغذیه DC را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۰-۶ - کانکتور تغذیه DC

کانکتور تلفن و شبکه (FCC-۶۸) کانکتور مخصوص اتصال به تلفن یا کابل شبکه است. که در دو نوع نری و مادگی وجود دارد. در برخی مدل‌های این نوع مادگی به صورت دوتایی یا دوبل (Double) ساخته می‌شود. شکل ۲۲-۶ این نوع کانکتورها را نشان می‌دهد.

### کانکتور فرکانس بالا

از این کانکتورها در سیستم‌های فرکانس بالا استفاده می‌شود. اتصال این نوع کانکتور به صورت پیچی بوده و قابل اتصال به صورت مستقیم است. اتصال پیچی معمولاً با نیم دور چرخش برقرار می‌شود. در دستگاه‌های آزمایشگاهی الکترونیکی از کانکتور BNC که نوعی اتصال دهنده فرکانس بالاست، استفاده می‌کنند. شکل ۶-۲۴ چند نمونه کانکتور فرکانس بالا را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۲۴ – کانکتور FCC



شکل ۶-۲۴ – کانکتور فرکانس بالا (BNC)

### کانکتورهای فیبر نوری

کانکتورهای فیبر نوری جهت اتصال فیبر یا کابل فیبر نوری به مدارها استفاده می‌شود. این نوع کانکتورها در انواع گوناگون ساخته شده است. شکل ۶-۲۵ چند نمونه کانکتور فیبر نوری را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۲۵ – کانکتور USB



شکل ۶-۲۵ – کانکتور فیبر نوری

تفاوت انواع کانکتورهای USB۲، USB۳ و اتصالات آن‌ها را بباید و به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



بررسی کنید



آیا کانکتورها نیز مانند سایر قطعات دارای برگه اطلاعات (Data Sheet) است؟ با مراجعه به اینترنت پاسخ مناسب را به دست آورید و به کلاس درس ارائه دهید.

در مدل پرچی، همیشه انتهای سیم به انتهای محل تعیین شده در کانکتور پرس می‌شود. برای پرس کاری نیاز به دستگاه خاص دارد. این نوع کانکتور را پایانه یا ترمینال هم می‌نامند. در مدل‌های پرسی، می‌توان پس از پرس کردن، آن را لحیم‌کاری کرد. مدل‌هایی مانند مدل دو شاخه (Fork) و مدل حلقوی (Ring) نیز وجود دارد که پیچ، داخل زایده آنها قرار می‌گیرد. مانند سایر قطعات، این قطعه نیز دارای مشخصات فنی استاندارد است. شکل ۲۶ – ۶ چند نمونه کانکتور پرسی را نشان می‌دهد.



شکل ۲۶-۶- کانکتورهای پرسی

### الگوی پرسش

- ۱ به نظر شما در قسمت انتقال قدرت تابلوهای برق صنعتی از کدام‌پک از سوکت‌های زیر استفاده می‌شود؟
- (۱) کانکتورهای پرسی  (۲) کانکتورهای USB
- (۳) کانکتورهای FCC-۶۸  (۴) کانکتور ریبونی
- ۲ ساختمان داخلی کانکتور ریبونی و شبکه را با هم مقایسه کنید.
- ۳ از نظر ایمنی چه لزومی دارد از دوشاخه مجهز به زبانه یا زایده اضافی استفاده شود؟
- ۴ آیا استفاده از دوشاخه مجهز به زبانه زمین به پریزی که قادر سیم ارت است، تأثیری در ایمنی و جلوگیری از خطر برق گرفتگی دارد؟ چرا؟

نرم افزار



با استفاده از نرم افزارهای اندرویدی مانند electrodriod، اتصال‌های انواع کانکتورها و چگونگی اتصال آنها را بیایید و به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



\* درباره انواع کانکتورهای جدید جستجو کنید و موارد کاربرد آن را به کلاس ارائه دهید.

\* درباره ویژگی کانکتورهای رایانه تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه کنید.

## ۱۰-۶- کار عملی ۵ : شناسایی کانکتورها

هدف : بررسی اتصال‌ها، پایه‌ها و نقشه‌های کانکتورها

مواد، ابزار و تجهیزات : ۱- تعدادی کانکتور در انواع مختلف ۲- اهم‌متر ۳- لوازم التحریر و خط‌کش  
مراحل اجرای کار :

- ۱ تعدادی کانکتور را در اختیار بگیرید، اتصال‌های آنها را به صورت چشمی بررسی کنید.
- ۲ با استفاده از اهم‌متر اتصال پایه‌ها را بیابید.
- ۳ با توجه به اتصال پایه‌های آنها، نقشه اتصال آنها رسم کنید.
- ۴ با استفاده از نرم‌افزار، نقشه کشیده شده را با نقشه اصلی (موجود در برگه اطلاعات) تطبیق دهید.

## ۱۱-۶- بلندگو

و امپدانس (مقاومت) است. در شکل ۲۷-۶ تعدادی بلندگو نماد فنی و ساختمان داخلی آن را مشاهده می‌کنید. عموماً پشت بلندگو مقدار توان و امپدانس چاپ می‌شود و گاهی نیز نام سازنده و کد شرکت سازنده نوشته می‌شود.

بلندگو وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی صوت را به ارتعاشات مکانیکی قابل شنیدن تبدیل می‌کند. بلندگوها با توجه به کاربرد در انواع مختلف ساخته می‌شوند. هر بلندگو دارای مشخصه‌های فنی مانند محدوده فرکانس کار، قدرت



شکل ۲۷-۶- بلندگو، ساختمان و نماد فنی آن

### بی‌زر (Buzzer)

بی‌زر با دریافت ولتاژ DC، فرکانس ثابت صوتی قابل شنیدن را تولید می‌کند. بی‌زر (بازر) می‌تواند با ولتاژ مستقیم و متناوب کار کند. سازنده‌ها عموماً فرکانس‌های صوتی KHZ

در مورد انواع بلندگو، از نظر فرکانس و شکل ظاهری بلندگو، پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



## ۶-۱۲ - میکروفون

به نظر شما کدام یک از وسایل الکتریکی که در خانه یا هنرستان می‌شناسید، میکروفون دارند؟ آیا میکروفون استفاده شده در دستگاه‌های مختلف از یک نوع است؟ وسیله‌ای که برای تبدیل صوت به جریان الکتریکی به کار می‌رود، میکروفون نام دارد. میکروفون انواع مختلف دارد. ساختار میکروفون معمولاً خازنی، کریستالی، زغالی و دینامیکی است. مدل خازنی دارای دو صفحه است (مانند خازن)، یکی از صفحات ثابت و صفحه دیگر متحرک است که با اعمال صوت و حرکت صفحه متتحرک فاصله بین دو صفحه تغییر کرده و در نتیجه ظرفیت خازنی تغییر می‌کند. در مدل دینامیکی، ایجاد ولتاژ خروجی بر اساس تغییر مکان سیم پیچ در میدان مغناطیسی صورت می‌گیرد. میکروفون در سیستم‌های مانند تلفن و آمپلی‌فایر که باید صوت را به طور مستقیم دریافت و به ولتاژ تبدیل کند، به کار می‌رود. در شکل ۶-۲۹ تعدادی میکروفون، ساختمان داخلی و نماد فنی آن را مشاهده می‌کنید.

۴-۲ را ترجیح می‌دهند. از بی‌زر جهت هشدار دادن در سیستم‌های مختلف مانند رایانه، هشداردهنده‌های باز بودن درب، زنگ ساعت، هشداردهنده‌های گاز و دود استفاده می‌شود. شکل ۶-۲۸ چند نمونه بی‌زر و نماد فنی آن را نشان می‌دهد.




شکل ۶-۲۸- انواع بی‌زر و نماد فنی آن

فیلم ۶  
فیلم کاربرد انواع بی‌زر و بلندگو را بینید و در مورد آن بحث کنید.



نکته  
کلمه Buzzer به صورت بازر تلفظ می‌شود ولی در اصطلاح بازاری آن را بیزر می‌گویند.

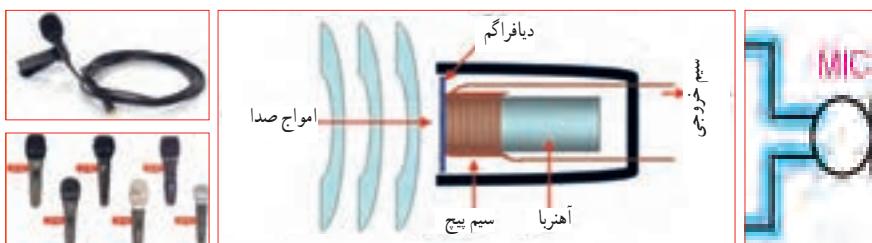

شکل ۶-۲۹- انواع میکروفون، نماد فنی آن، نحوه انتقال صوت و ساختمان داخلی


پژوهش



- ◆ درباره میکروفون بی‌سیم، کاربرد و قابلیت‌های آن تحقیق می‌توان فشار یا قدرت صدا، ولتاژ و رودی مجاز، ظرفیت خازنی و ابعاد را نام برد. با توجه به وسایل موجود در خانه کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.
- ◆ از بی‌زر در اسباب‌بازی‌ها و وسایل خانگی استفاده که بی‌زر دارند، مشخصات آنها را یادداشت کرده و گزارش می‌شود. از پارامترهای مهم جهت انتخاب صحیح آن خود را ارائه کنید.

**سؤال :** چه وسیله‌ای می‌تواند حرکت مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند؟ نام ببرید. تشابه و تمایز آن را با موتور بنویسید.

اگر موتورهای الکتریکی با توانهای مختلف از حدود چند میلیوات تا چند صد کیلووات ساخته می‌شوند. شکل ۶-۳۰ تعدادی موتور و سایل الکترونیکی و نماد فنی آن را نشان می‌دهد.

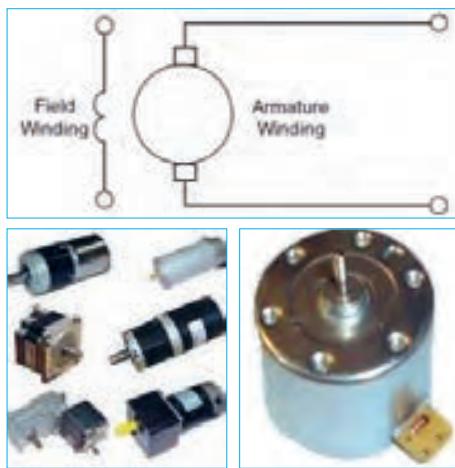

شکل ۶-۳۰- انواع موتور الکتریکی و نماد فنی موتور



فیلم ۷

فیلم کاربرد انواع موتور و طرز کار آن را مشاهده کنید و در مورد آن بحث نمایید.

در مدارهای الکترونیکی از موتورهای پله‌ای DC الکترونیکی (Servo Motor) و سروو موتور (Stepper Motors) استفاده می‌شود. در استپ موتورها، موتور با هر ضربه ناشی از ولتاژ الکتریکی به اندازه زاویه تعريف شده، می‌چرخد. با تغییر جهت ولتاژ ورودی اعمال شده، جهت چرخش استپ موتور معکوس می‌شود. در سروو موتورها با دادن ولتاژ ثابت DC معین، موتور با دور ثابتی می‌چرخد، و با کم شدن ولتاژ، سرعت کم می‌شود. همچنین با معکوس شدن قطب‌های ولتاژ ورودی، سروو موتور بر عکس می‌چرخد. در شکل ۶-۳۱ چند نمونه از این نوع موتورها را ملاحظه می‌کنید.

**۱۲-۶- کار عملی ۶ :** آزمایش بلندگو و بی‌زر هدف : بررسی عملی چگونگی عملکرد بلندگو و بی‌زر مواد، ابزار و تجهیزات :

۱- پیل (باتری) ۱/۵ ولتی یک عدد، ۲- تعدادی سیم رابط، ۳- اهم متر، ۴- بلندگو، ۵- میکروفون دینامیکی، ۶- بی‌زر

مراحل اجرای کار :

۱ مقدار مقاومت بلندگو را با اهم متر اندازه بگیرید و مقدار اندازه‌گیری شده را، با مقدار نوشته شده روی بلندگو مقایسه کنید.

۲ اهم متر را روی حالت پیوستگی (continuity) بگذارد و آن را به دو سر میکروفون دینامیکی وصل کنید. آیا در لحظه اتصال صدای توپ شنیده می‌شود؟

۳ پیل ۱/۵ ولتی را به بی‌زر متصل کنید. باید بی‌زر صدا کند.

۴ پیل ۱/۵ ولتی را برای یک لحظه به بلندگو متصل کنید. باید صدای توپ شنیده شود.

### الگوی پرسش

۱ کدام یک از قطعاتی که تاکنون با آنها آشنا شدید در وسایل و لوازم الکترونیکی خانگی کاربرد دارند؟ آیا قطعه شناسایی شده مشابه قطعاتی است که تاکنون به شما معرفی کرده‌اند؟

۲ چند وسیله نام ببرید که در آن از بی‌زر استفاده شده است.

۳ آیا می‌دانید بلندگوی تلفن همراه چند اهم است؟ تحقیق کنید و پاسخ صحیح را بنویسید.

۴ چه وسایل الکترونیکی را می‌شناسید که در آنها میکروفون و بلندگو در یک جا و کنار هم قرار دارند؟ نام ببرید.


**۱۴-۶- موتور الکتریکی**  
در وسایل الکتریکی و الکترونیکی خانگی مانند : یخچال، فریزر، جارو برقی، رایانه و ضبط و پخش صوت از موتور الکتریکی استفاده می‌شود. یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند.



شکل ۳۱-۶- استپ موتور و سروو موتور

### ۱۵-۶- رله

رله وسیله‌ای قطعه‌ای است که با استفاده از آن می‌توان با ولتاژ و جریان کم، به مدارهای مختلف فرمان داد کنتاکت‌های متصل به ولتاژ و جریان زیاد را قطع و وصل نمود. به طور مثال با ولتاژ تحریک DC ۵ V و ۵ mA، می‌توانیم جریان ۱۰ آمپر با ولتاژ ۲۲۰ ولت را کنترل کنیم و موتوری را راه اندازی نماییم. در شکل ۳۲-۶ تصویر و نقشه فنی چند نمونه رله را مشاهده می‌کنید.

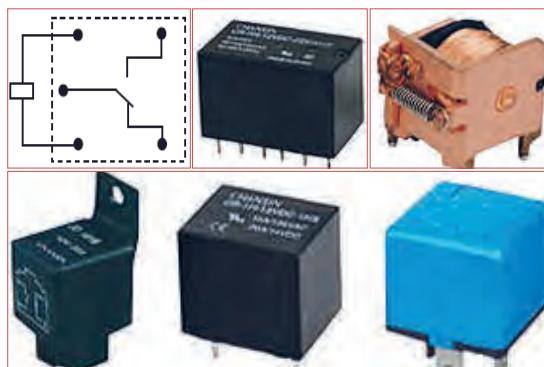

شکل ۳۳-۶- نقشه فنی رله و چند نوع رله

**فعالیت عملی:** چند نمونه رله را در اختیار بگیرید و اطلاعات نوشته شده بر روی آنها را بخوانید، یادداشت کنید و درباره آن توضیح دهید.

### الگوی پرسش

۱ موارد کاربرد موتورهای پله‌ای و سروو موتورها را نام ببرید.

دریاره انواع وسایل الکتریکی و الکترونیکی که در خانه یا آزمایشگاه دارای موتور الکتریکی هستند، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید. چه تفاوتی بین موتور الکتریکی آنها وجود دارد؟ توضیح دهید.

پژوهش



### (Fan)

خنک‌کننده سیستم‌ها، تهویه برای cpu رایانه و خنک‌کننده داخل Case رایانه (رايانه)، فن‌ها هستند. خنک‌کننده‌ها توسط موتور الکتریکی که به آنها متصل است، به چرخش در می‌آیند و باعث خنک شدن محفظه داخل رایانه می‌شوند و از آسیب رسیدن به مدارهای داخلی جلوگیری می‌کنند. شکل ۳۲-۶ دونوع فن را نشان می‌دهد.

بررسی کنید




چند نمونه دمنده را می‌شناسید؟ جستجو کنید، آنها را دسته‌بندی نمایید و در یک گزارش کوتاه به کلاس ارائه دهید.



شکل ۳۲-۶- دمنده (فن)

قطع و وصل کلید زیاد است، کاربرد دارد. از ویژگی‌های رله‌های حالت جامد می‌توان به ابعاد کوچک‌تر آن در مقایسه با رله‌های مکانیکی اشاره کرد. شکل ۳۵-۶ یک نوع رله حالت جامد را نشان می‌دهد.

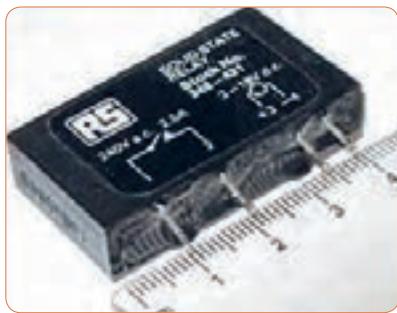

شکل ۳۵-۶. یک نوع رله حالت جامد

فیلم ۸

فیلم کاربرد و عملکرد رله را در خارج از ساعات درسی ببینید.

مشخصات فنی رله را می‌توان از روی برگه اطلاعات (DataSheet)، برچسب یا پلاک رله به دست آورد. با استفاده از اطلاعات برچسب رله در شکل ۳۵-۶ مشخصات و قابلیت‌های آن را به دست آورید. نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید.

پژوهش

با استفاده از برگه اطلاعات مربوط به رله، مشخصات و قابلیت آن را به دست آورید. نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید. در شکل ۳۶-۶ نمونه‌ای از برگه اطلاعات رله را مشاهده می‌کنید.

رله نوعی کلید الکتریکی سریع یا بی‌درنگ است که با تحریک توسط یک مدار الکتریکی، کن tact‌های آن باز و بسته می‌شود. روش کنترل باز و بسته شدن کن tact‌های این کلید الکتریکی می‌تواند به صورت‌های مختلف مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی و الکترواستاتیک باشد.

هنگامی که جریان نسبتاً ضعیفی وارد سیمیچ می‌شود، هسته آهنی خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند و صفحه متصل به کن tact‌ها (پلاتین) را به سمت خود می‌کشد و سبب برقراری اتصال بین کن tact‌های مربوط به جریان اصلی می‌شود. شکل ۳۶-۶ ساختمان داخلی دو نوع رله را نشان می‌دهد.



شکل ۳۶-۶. ساختمان داخلی دو نوع رله

عملکرد رله نشان داده شده در شکل ۳۶-۶ را بررسی کنید و گزارشی از آن تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

بررسی کنید



### رله نیمه‌هادی (حالت جامد)

در گذشته معمولاً رله‌ها با سیمیچ ساخته می‌شدند و از جریان برق برای تولید میدان مغناطیسی و باز و بسته کردن کن tact‌های آن استفاده می‌کردند. امروزه بسیاری از رله‌ها به صورت نیمه‌هادی (حالت جامد) ساخته می‌شوند. رله حالت جامد (Solid State Relay) یک قطعه الکترونیکی است که مانند رله‌های مکانیکی عمل می‌کند ولی هیچ قطعه متحرکی ندارد. نبودن قطعه متحرک سبب افزایش طول عمر این نوع رله می‌شود. رله‌های نیمه‌هادی در مدارهایی که تعداد دفعات

**RELAY & SWITCH**  
 A Division of Circuit Interruption Technology, Inc.  
 Distributor: Electro-Stock [www.electrostock.com](http://www.electrostock.com) Tel: 619-682-1542 Fax: 619-682-1542

**FEATURES:**

- Switching capacity up to 20A
- Small size and light weight
- Low coil power consumption
- High contact load
- Strong resistance to shock and vibration.



L x 27.6 x 26.0 mm

---

**CONTACT DATA**

Contact Arrangement	1A, 1B, 1C = SPST N.O., SPST N.C., SPDT 2A, 2B, 2C = DPST N.O., DPST N.C., DPDT 3A, 3B, 3C = SPST N.O., SPST N.C., SPDT 4A, 4B, 4C = 4PST N.O., 4PST N.C., 4PDT
Contact Rating	1 Pole: 20A @ 277VAC & 28VDC 2 Pole: 12A @ 250VAC & 28VDC; 10A @ 277VAC; 16 hp @ 125VAC 3 Pole: 12A @ 250VAC & 28VDC; 10A @ 277VAC; 16 hp @ 125VAC 4 Pole: 12A @ 250VAC & 28VDC; 10A @ 277VAC; 16 hp @ 125VAC
Contact Resistance	< 50 milliohms initial
Contact Material	AuCdO
Maximum Switching Power	5540VA, 360W
Maximum Switching Voltage	300VAC
Maximum Switching Current	20A

شکل ۳۶-۶ نمونه‌ای از برگه اطلاعات رله

فیلم ۹



فیلم مشخصات کریستال، سنسور و لامپ سیگنال را در خارج از ساعات درسی ببینید.

## ۱۶-۶ - کریستال

می‌شود. شکل ۳۷-۶ بلور کریستال خام را نشان می‌دهد. در صورتی که کریستال کوارتز از زاویه خاصی برش زده شود، کریستال حاصل به دلیل محدوده وسیع فرکانس کار می‌تواند در مدارهایی مانند: ساعت، تلفن، کنترل کننده‌ها، مدارهای مخابراتی و دستگاههایی که نیاز به یک فرکانس مرجع دارند به کار رود. برای کنترل فرکانس در مدارهای مخابراتی از کریستال کوارتز استفاده می‌کنند. کوارتز، یک ماده با اثر پیزو الکتریک (تولید الکتریسیته در اثر فشار) است، که هرگاه از زیزی الکتریکی دریافت کند آن را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند و بالعکس انرژی مکانیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌نماید. به اثر ناشی از فشار برای تولید بارهای الکتریکی، اثر پیزو الکتریک می‌گویند. در شکل ۳۸-۶ ساختمان داخلی و نماد فنی کریستال کوارتز نشان داده شده است.


کریستال قطعه‌ای است که به وسیله آن می‌توانیم یک فرکانس ثابت تولید کنیم. کریستال‌ها از نوع کوارتز هستند. موارد استفاده کریستال کوارتز شفاف، نامحدود است. از کریستال کوارتز در زمینه‌های درمانی، علمی و صنعتی استفاده



شکل ۳۷-۶ - بلور کریستال



ج) نماد فنی

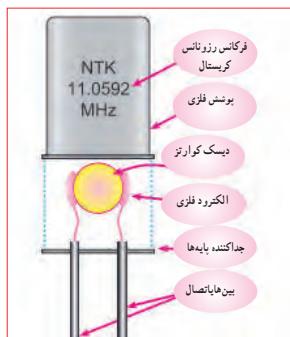

ب) ساختمان داخلی و نماد فنی کریستال



الف) شکل ظاهری دو نمونه کریستال

شکل ۳۸-۶ – شکل ظاهری و نماد فنی کریستال

با استفاده از برچسب یا برگه اطلاعات (Data Sheet) کریستال می‌توانید مشخصات فنی کریستال را به دست آورید. برای دستیابی به این اطلاعات لازم است به سایت‌های اینترنتی تخصصی الکترونیک مراجعه کنید.  
برچسب کریستال داده شده در شکل ۳۹-۶ را بررسی و اطلاعات کریستال را استخراج و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



## SMD

### S Features

- It is a 4.5mm high, compact, crystal unit for surface mounting.
- It is able to cope by means of a metal case and completely sealed high resolution characteristics.
- Copes with high density mounting and is optimum for mass production models.



شکل ۳۹-۶ – برگه اطلاعات یک نمونه کریستال

## ۱۷-۶ – سنسور (حسگر)

وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه‌گیری می‌کند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌نماید. سنسورها در انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری، سیستم‌های کنترل آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه‌های مختلف باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک و رباتیک باشد.

در برخی از مراکز مانند بانک‌ها، فروشگاه‌ها و مرکز اداری وقتی به جلوی در می‌رسید در به صورت خودکار باز می‌شود، یا هنگامی که به راهروی بعضی ساختمان‌ها وارد می‌شوید چراغ روشنایی به صورت خودکار روشن می‌شود، آیا می‌دانید چه قطعه الکtronیکی فرمان باز شدن در یا روشن شدن چراغ را می‌دهد؟ حسگر یا سنسور قطعه‌ای الکtronیکی است که کمیت‌های فیزیکی مانند نور، فشار، حرارت، رطوبت و دما را به کمیت‌های الکتریکی تبدیل می‌کند. در واقع سنسور یک

تحقیق کنید چند نوع سنسور وجود دارد و در چه مواردی کاربرد دارند؟ نتایج تحقیق خود را به کلاس ارائه نمایید.

۱۸-۶ - لامب سیگنال

کدامیک از وسائل الکترونیکی یا الکتریکی را که روشن می‌کنید لامپی نیز روشن می‌شود؟ به شکل ۶-۴۲ نگاه کنید  
چند نمونه لامپ سیگنال می‌بینید؟ این لامپ‌ها در چه نوع دستگاه‌هایی به کار میرود؟

امروزه از لامپ‌های LED (ال‌ای‌دی) کم مصرف به عنوان لامپ سیگنال هم استفاده می‌شود و کاربرد گسترده‌ای دارد.

**شکل ۶-۴۳** چند نمونه کاربرد لامپ ال‌ای‌دی را شانس می‌دهد.




**زوج حسگر اولتراسونیک (ما فوق صوت)** حسگر حر  
شکل ۶-۴. شکل ظاهری چند نمونه سنسور

سنسورهارا در محیط زندگی خود پایید و به کلاس ارائه کنید.

سنسورهای بدون تماس

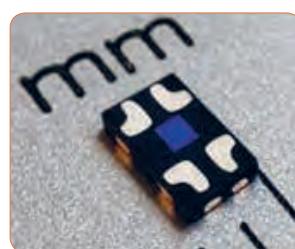سنسورهای بدون تماس سنسورهای هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آن را حس کرده و فعال می‌شوند. این عمل به نحوی است که می‌تواند باعث جذب کتابت رله، یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم شود. برخی کاربردهای سنسور در شمارش، کنترل حرکت، کنترل سطح مخازن، تشخیص پارگی ورق، کنترل تردد، اندازه‌گیری سرعت و اندازه‌گیری فاصله قطعه است. شکل ۶-۴۱ یک نمونه سنسور بدون تماس را نشان می‌دهد.



## شکل ۴۱-۶- یک نمونه سنسور بدون تماس

قطعاتی را که تاکنون آموزش دیده اید، در اختیار بگیرید و با استفاده از برگه اطلاعات و مولتی متر، مشخصات فنی و عملکرد آنها، امداد و سه قرار، دهد.



شکل ۴۳-۶- تعدادی لامپ LED

لوازم و وسایلی که دارای لامپ سیگنال هستند را شناسایی کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.  
تفاوت موجود در لامپ‌های سیگنال دستگاه‌های الکترونیکی شناسایی شده را بررسی کنید.

## الگوی پرسش

### چهار گزینه‌ای

- ۱ بی‌زر با دریافت ولتاژ کار AC فرکانس ثابتی را تولید می‌کند. درست  نادرست
- ۲ کدام نوع از فیوزهای تندکار یا کندکار برای مصارف خانگی استفاده می‌شوند؟ نام ببرید. چرا؟
- ۳ یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی تبدیل می‌کند.
- ۴ با توجه به برچسب رله در شکل ۴۵-۶ عوامل مهم در انتخاب رله را مشخص کنید.



شکل ۴۵-۶- برچسب رله

- ۵ سه نمونه از وسایل الکترونیکی را نام ببرید که نیاز به دمنده دارند. چرا؟
- ۶ کاربرد کریستال کوارتز را بنویسید.



شکل ۴۴-۶- برچسب اطلاعات آداپتور

- ۷ ولتاژ ورودی و خروجی برچسب اطلاعات آداپتور در شکل ۴۴-۶ چند ولت است؟

آی‌سی‌ها را با شماره مشخص می‌کند. با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و درج شماره آی‌سی می‌توانید مشخصات آی‌سی را بباید.

فیلم ۱۰

یک فیلم کوتاه از مدارهای مجتمع و کاربرد آن شامل آی‌سی‌های آنالوگ و دیجیتال و آی‌سی رگولاتور را مشاهده کنید.

**۲۰ - ۶ - رگولاتورها (ثبتیت‌کننده‌ها)**  
در اکثر مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی، برای تأمین انرژی و توان مصرفی سیستم، نیاز به منابع تغذیه داریم. منابع تغذیه، ولتاژ DC مورد نیاز خود را از طریق برق شهر تهیه می‌کنند. حال اگر به هر دلیلی جریان بار یا ولتاژ برق شهر تغییر کنند، آیا ولتاژ خروجی منبع تغذیه ثابت می‌ماند؟ جواب منفی است. این تغییر ولتاژ روی دستگاه‌های مرتبط با آن، مانند وسایل آزمایشگاهی، مدارهای رایانه و سیستم‌های صنعتی اثر می‌گذارد و سبب خطا در عملکرد آن می‌شود. برای جلوگیری از اینگونه خطاهای باید ولتاژ خروجی منابع تغذیه را ثابت نگه داریم. برای ثبت ولتاژ خروجی از آی‌سی‌های رگولاتور ولتاژ استفاده می‌کنیم. رگولاتورهای سه پایه با ولتاژ خروجی مثبت، منفی، ثابت و متغیر از مناسب‌ترین قطعات برای این منظور هستند. شکل ۴۶ - ۶ چند نمونه آی‌سی رگولاتور را نشان می‌دهد.

**۱۰** با توجه به برگه اطلاعات شکل ۳۹ - ۶ مشخصات کوارتز را بنویسید.

**۱۱** مزیت استفاده از کریستال کوارتز را توضیح دهید.

**۱۲** مزایای دستگاه‌هایی که لامپ سیگنال دارند را نام ببرید. آی‌سی، رگولاتور، تایмер، اپتوکوپلر و گیت‌های منطقی هدف این مرحله کار، شرح عملکرد آی‌سی‌ها، رگولاتورها، تایمر، اپتوکوپلر و گیت‌های منطقی است.


## ۱۹ - ۶ - مدار مجتمع یا آی‌سی‌ها (Integrated Circuit = IC)

امروزه تقریباً در تمام مدارهایی که نیاز به یک پارچه‌سازی، کوچک‌سازی یا هوشمندسازی دارند، از IC استفاده می‌شود. ساختار داخلی مدارهای مجتمع عموماً تراشه‌های سیلیکونی است. با استفاده از این قطعات می‌توانیم انواع مدارهای قابل برنامه‌ریزی را به وجود آوریم. آی‌سی‌ها می‌توانند کاربردهای متفاوتی مانند: تقویت‌کننده، شمارنده، تضعیف‌کننده، تایmer و راهانداز داشته باشند. آی‌سی‌ها در دو دسته آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند.

در برگه اطلاعات، مشخصات آی‌سی‌ها، نوع و تعداد ترانزیستور، ولتاژ کار، تعداد پایه و مدار داخلی داده می‌شود. بدنه آی‌سی‌ها معمولاً به صورت پلاستیک، سرامیک و فلزی ساخته می‌شوند. در شکل ۴۶ - ۶ چند نمونه آی‌سی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴۶ - ۶ - شکل ظاهری چند نمونه آی‌سی

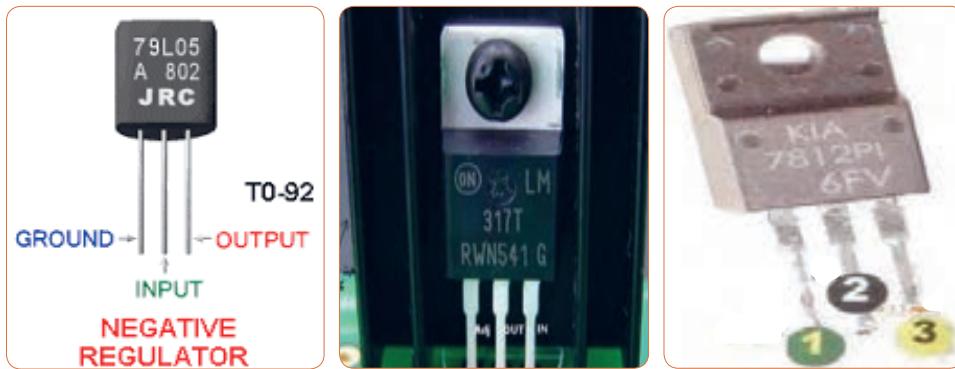

شکل ۶-۴۷ - چند نمونه آی سی رگولاتور

**۶-۲۱** - تایمر (نگهدارنده زمان - زمان‌گیر)  
تایمر شامل مدار مجموعه کلیدی تیغه‌های باز و بسته است که با اتصال انرژی الکتریکی به آن، بعد از مدت زمان معین که ما برای آن تعریف می‌کنیم عمل می‌کند، پس از تحریک، تیغه‌های باز، بسته و تیغه‌های بسته، باز می‌شود. بدیهی است با قطع تغذیه، تیغه‌ها به حالت اولیه خود باز می‌گردند. شکل ۶-۴۹ دو نمونه تایمر را نشان می‌دهد. تایمرها در دو نوع الکترومکانیکی و الکترونیکی ساخته می‌شوند. اطلاعات مربوط به مشخصات تایمرها در برگه اطلاعات و برچسب روی آن داده می‌شود. نمونه‌ای از برگه اطلاعات و برچسب این تایمرها در کتاب همراه هنرجو آمده است.



شکل ۶-۴۹ - تایمر

هر آی سی را با یک شماره خاص مشخص می‌کنند. مشخصات آی سی رگولاتور را در برگه اطلاعات می‌آورند. در کتاب همراه هنرجو یک نمونه برگه اطلاعات مربوط به آی سی رگولاتور ۷۸۰۵ را مشاهده می‌کنید.

#### فعالیت عملی :


چند نمونه آی سی رگولاتور را در اختیار بگیرید و با استفاده از شماره آن و مراجعه به سایت‌های مختلف، برگه اطلاعات را به دست آورید. سپس مشخصات آن را استخراج کنید. نتیجه را به صورت یک گزارش کوتاه در کلاس ارائه دهید.

پژوهش



با توجه به برگه اطلاعات، مشخصات آی سی را توضیح دهید و در کلاس ارائه کنید. در شکل ۶-۴۸ یک نمونه از برگه اطلاعات آی سی رگولاتور را مشاهده می‌کنید.

SCHEMATIC:

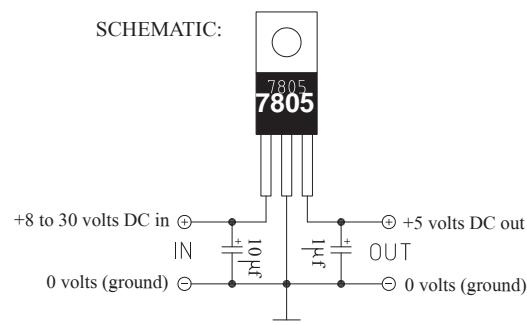

شکل ۶-۴۸ - یک نمونه از برگه اطلاعات آی سی رگولاتور



پژوهش

با جستجو در اینترنت، انواع وسایل الکترونیکی را که از رگولاتور، تایмер و اپتوكوپلر استفاده می‌کنند، شناسایی کنند.



فیلم ۱۱


فیلم کاربرد انواع تایمر و اپتوکوپلر را بینید.

در شکل ۵-۶ مدار و شکل اپتوکوپلر را مشاهده می‌کنید.


۶-۲۲ اپتوکوپلر (opto coupler) - تزویج کننده نوری (optical isolator) به شکل ۵-۶ نگاه کنید. همان‌طور که از شکل این قطعه برمی‌آید، این قطعه بر اساس نور منتشر شده از یک دیود LED و یک دریافت‌کننده نور کار می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اساس کار این المان بر پایه نور است. مجموعه اپتوکوپلر معمولاً یک IC کوچک که شامل دو بخش است. بخش فرستنده نوری که معمولاً یک دیود ال‌ای‌دی است و بخش گیرنده نوری که می‌تواند یک ترانزیستور حساس به نور (فتوترانزیستور) باشد. این دو بخش کاملاً مجزا هستند و رابط بین آنها تنها نور است. مشخصات فنی اپتوکوپلرهای در پرگه اطلاعات می‌آورند.



شکل ظاهری ایتوکویلر

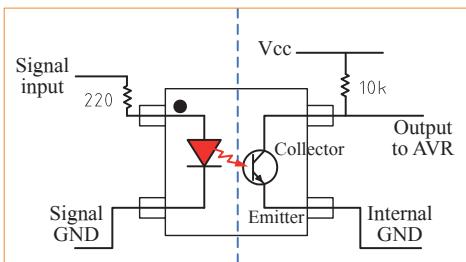

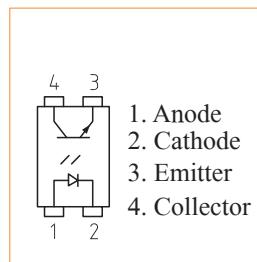**شکل ۵-۶** پایه‌ها، مدار و شکل ظاهری اپتوکوپلر



پایه‌های ایتوکویلر

نمونه‌هایی از مدار مجتمع، رگولاتور، تایمر و اپتوكوپلر را در اختیار بگیرید و با استفاده از برگه اطلاعات، مشخصات و کاربرد آنها را استخراج کنید.


تمرين عملی



الكتة ونکے استفادہ میں شو د؟

۴ آیا می دانید شکل ۵۱ - ۶ چه وسیله ای را نشان می دهد؟  
آن را نام ببرید، به چه دلیل از آن استفاده می شود؟  
یک نمونه از این وسیله را که در منزل یا کارگاه استفاده  
می کنید در اختیار بگیرید و مشخصات فنی آن را یادداشت  
کنند.

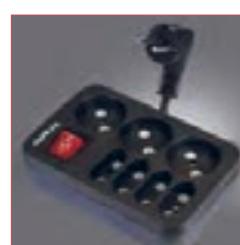- ۱ مزایای استفاده از آی‌سی‌ها را نام بیرید.
  - ۲ با مراجعه به کتاب همراه هنرجو آی‌سی‌های رگولاتور پر مصرف در مدارهای تقدیمی را نام بیرید.
  - ۳ امروزه از چه وسیله‌ای برای کنترل نوسانات برق شهر، به منظور حله‌گیری از آسیب رساندن به سایه، الکتریکی، و



### شكل ٥١-٦ - مربوط به سؤال ٤ الگوی پرسش


## گیت منطقی OR

برای هر گیت منطقی می‌توان جدول درستی یا صحت تعریف کرد و مقادیر ورودی و خروجی را بر اساس صفر و یک منطقی در آن نشان داد. در گیت منطقی OR به معنای «یا» فقط کافی است یکی از ورودی‌های آن در وضعیت یک منطقی باشد تا خروجی یک شود، یا لامپ در خروجی روشن گردد. اگر هر دو ورودی نیز یک باشند باز هم خروجی یک خواهد شد. جدول ۲-۶، درستی گیت OR با دو ورودی جدول است. اصطلاحاً می‌گویند، در این گیت هرگاه یکی از ورودی‌ها یا هر دو ورودی یک باشند، خروجی یک خواهد شد. اصطلاح یک منطقی به معنای روشن بودن و صفر منطقی خاموش بودن را در خروجی گیت نشان می‌دهد.

رابطه گیت منطقی OR به صورت  $F = A + B$  نوشته می‌شود، که می‌خوانیم تابع F برابر با A یا B است. شکل ۵-۶ مدار کلیدی گیت OR را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۶— جدول درستی گیت OR

ورودی		خروجی
A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۱

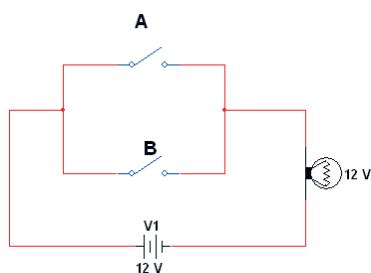

شکل ۵-۶— مدار کلیدی گیت OR



در شکل ۵-۶ در کدام حالت لامپ روشن است؟ چرا؟

۵ تایمر چه کاربردی دارد؟ نام ببرید.

۶ مزایای استفاده از تایمر را نام ببرید.


۷ آیا وسیله‌ای الکترونیکی می‌شناسید که از اپتوكوپلر در آن استفاده شده باشد؟ توضیح دهید.

۲۳-۶— گیت‌های منطقی (دوازه‌های منطقی) دروازه‌های منطقی (گیت) «پایه» و «ترکیبی» به صورت مدارهای الکترونیکی یکپارچه یا با استفاده از قطعاتی مانند رله‌ها، کلیدها ساخته می‌شوند. دروازه‌های منطقی، اساس کار ماشین‌های حساب، رایانه‌ها و مدارهای کنترل هستند. به عبارت دیگر، یک رایانه یا ماشین حساب از تعدادی دروازه منطقی تشکیل شده است. یک دروازه منطقی در حقیقت یک مدار الکترونیکی است که یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی دارد. همه دروازه‌های منطقی که در ماشین‌حسابها و دستگاه‌های مشابه آن به کار می‌روند، الکترونیکی هستند و از سرعت قطع و وصل بسیار بالایی برخوردارند. در صنعت گاهی به دروازه‌های منطقی نیاز داریم که بتوانند ولتاژهای بالا (مثلاً ۲۲۰ ولت برق شهر) را در خروجی خود با سرعت بسیار بالا قطع و وصل کنند.

در اینگونه موارد، دروازه‌های منطقی که با استفاده از رله‌های الکترومغناطیسی یا قطعات الکترونیک صنعتی ساخته می‌شوند را به کار می‌برند. من چراغی را روشن می‌کنم، می‌خواهم به رایانه بگویم چراغ خاموش یا روشن است، چگونه می‌توانم این مفهوم را به رایانه منتقل کنم؟ رایانه مفهوم روشن را نمی‌داند. برای فهماندن به رایانه مفهوم صفر و یک را تعریف می‌کنم. می‌گوییم اگر ولتاژ به حد معینی رسید یعنی یک است و به معنی روشن بودن لامپ است و اگر ولتاژ از حد معینی پایین آمد و نزدیک به صفر شد مفهوم آن صفر است یعنی لامپ خاموش است. به عبارت دیگر روشن به معنی یک و خاموش به معنی صفر است. در مدارهای الکترونیکی صفر منطقی معادل ولتاژی در حدود صفر تا ۸٪ ولت و یک منطقی معادل ولتاژی در محدوده ۲ تا ۵ ولت است.

در شکل ۵۳-۶ شکل ظاهری و مدار داخلی و نماد گیت منطقی OR را برای آی‌سی ۷۴۳۲ مشاهده می‌کنید.

در آی‌سی ۷۴۳۲، چهار گیت منطقی OR قرار دارد. این آی‌سی دارای ۱۴ پایه است که پایه ۷ به زمین اتصال دارد و به پایه ۱۴ آن تغذیه ۵ ولتی را وصل می‌کنند.

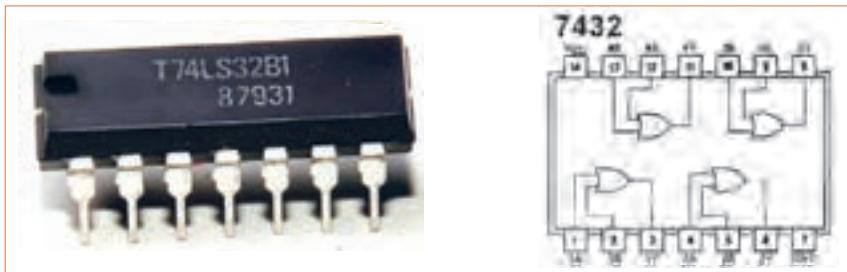


شکل ۵۳-۶ - نمای ظاهری و اتصال پایه‌ای آی‌سی ۷۴۳۲

۲ با قطع و وصل کلیدهای مدار درستی جدول صحت این گیت را بررسی کنید. در زمان آزمایش اگر کلید SPDT را در آزمایشگاه در اختیار ندارید، می‌توانید از سیم‌های استاندارد برد بُرد استفاده کنید.

۳ سیم‌های برد بُرد را به پایه‌های ورودی گیت‌های منطقی داخل آی‌سی اتصال دهید (پایه‌های ۱ و ۲ پایه ورودی و پایه خروجی یکی از گیت‌های آی‌سی است).

۴ برای یک منطقی سیم متصل به پایه آی‌سی را به تغذیه ۵ ولت و برای صفر منطقی از زمین مدار استفاده کنید.

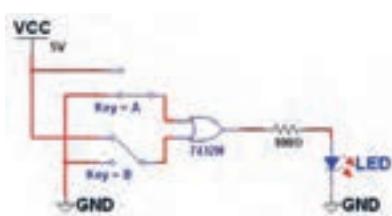

شکل ۵۴-۶- مدار گیت منطقی OR

برگه اطلاعات مربوط به آی‌سی ۷۴۳۲ را ترجمه کنید و نتیجه را در کلاس بررسی نمایید.

پژوهش



فیلم ۱۲



فیلم عملکرد و کاربرد گیت منطقی OR را مشاهده کنید.

## ۲۴-۶ - کار عملی ۷ : آزمایش گیت منطقی OR

هدف : بررسی چگونگی عملکرد گیت منطقی OR  
مواد، ابزار و تجهیزات : ۱- منبع تغذیه DC یک دستگاه، ۲- مولتی‌متر یک دستگاه، ۳- آی‌سی ۷۴۳۲ یک عدد، ۴- کلید SPDT یک عدد، ۵- دیود LED یک عدد، ۶- مقاومت  $100\Omega$  یک عدد

مراحل اجرای کار :

در زمان اجرای کار عملی و استفاده از آی‌سی‌ها، به شماره پایه‌های تغذیه و زمین دقت کنید. حتماً برای تغذیه آی‌سی‌های گیت‌های منطقی پایه از ۵ ولت DC استفاده نمایید.

نکته اینمنی




۱ مدار گیت منطقی OR را مطابق شکل ۵۴-۶ با استفاده از آی‌سی ۷۴۳۲ بیندید. توصیه می‌شود از سوکت آی‌سی استفاده کنید.

با استفاده از کلید و لامپ مداری طراحی کنید که عملکرد آن معادل گیت منطقی OR باشد.



در آی‌سی ۷۴۰۸، چهار گیت منطقی AND قرار دارد. این آی‌سی دارای ۱۴ پایه است که پایه ۷ به زمین اتصال دارد و به پایه ۱۴ تغذیه ۵ ولتی را وصل می‌کنند. در شکل ۶-۵۶ شکل ظاهری و اتصال پایه‌ها در داخل آی‌سی ۷۴۰۸ را مشاهده می‌کنید.

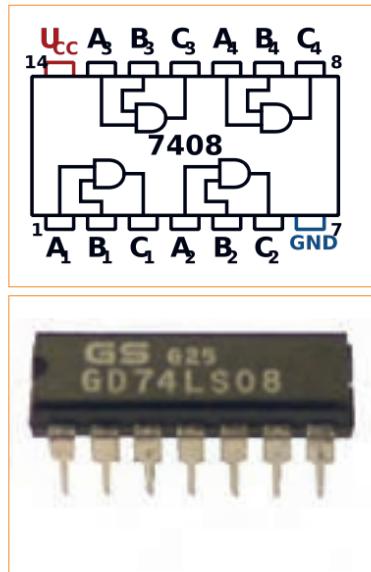

شکل ۶-۵۶ - شکل ظاهری و اتصال داخلی پایه‌های آی‌سی ۷۴۰۸

### ۶-۲۵ - کار عملی ۸ : آزمایش گیت منطقی AND

هدف : بررسی چگونگی عملکرد گیت منطقی AND

- ۱- منبع تغذیه DC یک دستگاه، مواد، ابزار و تجهیزات :
- ۲- مولتی‌متر یک دستگاه، ۳- آی‌سی ۷۴۰۸ یک عدد، ۴- کلید SPDT یک عدد، ۵- دیود LED یک عدد، ۶- مقاومت  $10\ \Omega$  یک عدد

#### مراحل اجرای کار :

- ۱ مدار گیت منطقی AND را مطابق شکل ۵۷-۶ با استفاده از آی‌سی ۷۴۰۸ بیندید. توصیه می‌شود از سوکت آی‌سی استفاده کنید.

- ۲ با قطع و وصل کلیدهای مدار، درستی جدول صحبت این گیت را بررسی کنید و نتیجه را توضیح دهید.

فیلم نمایش عملکرد گیت منطقی OR در نرمافزار را مشاهده کنید.


### گیت منطقی AND

در گیت منطقی AND به معنای «و» باید هر دو ورودی آن در وضعیت یک منطقی باشند تا خروجی یک شود. جدول درستی گیت AND با دو ورودی به صورت جدول ۶-۳ می‌باشد. اصطلاحاً می‌گویند : در این گیت هرگاه ورودی A «و» ورودی B یک باشند، خروجی یک خواهد شد. مدار کلیدی گیت منطقی AND را در شکل ۶-۵۵ مشاهده می‌کنید.

رابطه خروجی گیت منطقی AND به صورت  $F = A \cdot B$  (می‌خوانیم تابع F برابر A و B) است.

جدول ۳-۶ - جدول درستی گیت AND

ورودی		خروجی
A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۱

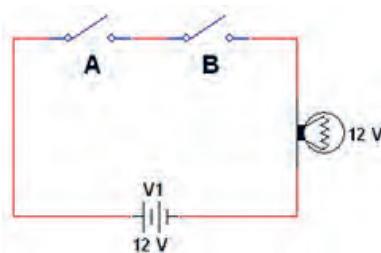


شکل ۶-۵۵ - مدار کلیدی گیت منطقی AND

در شکل ۶-۵۵ در کدام حالت لامپ روشن می‌شود؟

بررسی کنید



در آی سی ۷۴۰۴، شش گیت منطقی NOT قرار دارد. این آی سی دارای ۱۴ پایه است که پایه ۷ به زمین اتصال دارد به پایه ۱۴ آن تغذیه ۵ ولتی را وصل می کنند. در شکل ۵۸-۶ نمای ظاهری و مدار داخلی آی سی ۷۴۰۴ را مشاهده می کنید.

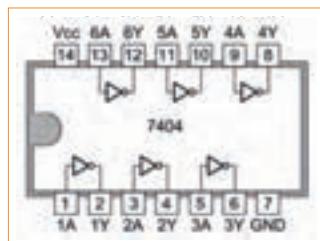


شکل ۵۸-۶-۶ نمای ظاهری و مدار داخلی آی سی ۷۴۰۴

۲۶-۶-۶ کار عملی ۹: آزمایش گیت منطقی NOT  
هدف: بررسی چگونگی عملکرد گیت منطقی NOT  
مواد، ابزار و تجهیزات: ۱- منبع تغذیه DC یک دستگاه،  
۲- مولتی متر یک دستگاه، ۳- آی سی ۷۴۰۴ یک عدد،  
۴- کلید SPDT یک عدد، ۵- دیود LED یک عدد،  
۶- مقاومت  $100\Omega$  یک عدد


مراحل اجرای کار:

۱ مدار گیت منطقی NOT را مطابق شکل ۵۹-۶ با استفاده از آی سی ۷۴۰۴ بیندید.

۲ با قطع و وصل کلید مدار، درستی جدول صحت این گیت را بررسی کنید و نتیجه را توضیح دهید.

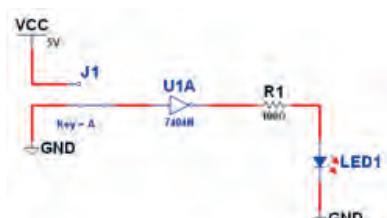

شکل ۵۹-۶-۶ مدار گیت منطقی NOT

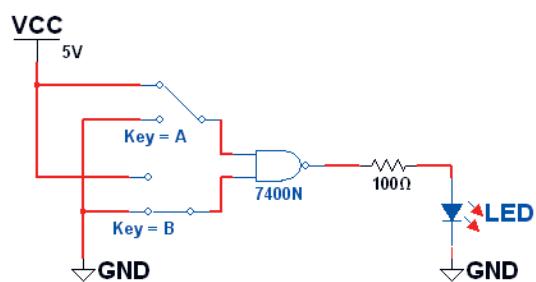

شکل ۵۷-۶-۶ مدار گیت منطقی AND

برگه اطلاعات مربوط به آی سی ۷۴۰۸ را ترجمه کنید و نتیجه را در کلاس بررسی نمایید.

فیلم ۱۴



فیلم نمایش عملکرد گیت منطقی AND در نرم افزار را مشاهده کنید.

## گیت منطقی NOT

در گیت منطقی NOT به معنای «نفي» اگر ورودی آن در وضعیت یک منطقی باشد، خروجی صفر می شود. جدول درستی گیت NOT به صورت جدول ۴-۶ است. در این گیت هرگاه ورودی A یک باشد، خروجی صفر خواهد شد. و چنانچه ورودی صفر باشد، خروجی یک خواهد شد. اصطلاحاً می گویند: خروجی معکوس ورودی است. رابطه خروجی گیت منطقی به صورت:  $F = \bar{A}$  (می خوانیم تابع F برابر با نفی A است).

جدول ۴-۶-۶ جدول درستی گیت NOT

ورودی	خروجی
A	F
۰	۱
۱	۰

فیلم ۱۵





پژوهش



- ۳ با توجه به فعالیت عملی برای بقیه گیت‌های منطقی پایه، مدار عملی مشابه‌ای، با استفاده از نرم‌افزار ادیسون طراحی کنید و نتیجه را توضیح دهید.

- ۴ در شکل ۶۱-۶ دایره در انتهای گیت، معرف چه عمل منطقی است؟ در این شکل چه نوع گیت‌های منطقی با هم ترکیب شده‌اند. توضیح دهید و جدول صحبت هر یک را رسم کنید.

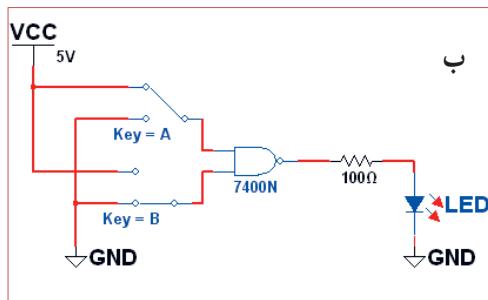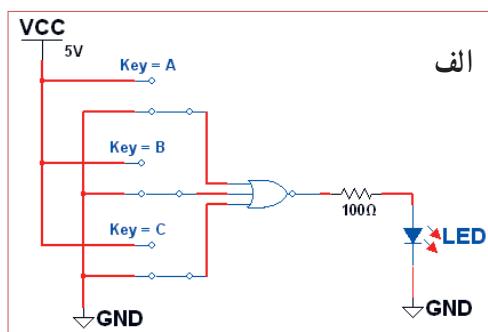

شکل ۶۱-۶ - مدار پرسش ۴


فیلم نمایش عملکرد گیت منطقی NOT در نرم‌افزار را مشاهده کنید.

مداری با استفاده از کلید و لامپ معادل عملکرد گیت منطقی NOT را طراحی کنید.

### فعالیت عملی :

- ۱ با استفاده از مطالبی که در مورد گیت‌های منطقی پایه آموختید، با ترکیب چند گیت منطقی NOT، مدارهایی طراحی کنید و نتیجه کار را به کلاس ارائه نمایید.

- ۲ در شکل‌های ۶۰-۶ الف و ب مدارهایی را مشاهده می‌کنید که عملکردی معادل گیت‌های منطقی پایه دارند. بررسی کنید که هر یک مربوط به چه گیتی است؟ جدول درستی مربوط به آن را رسم نمایید.

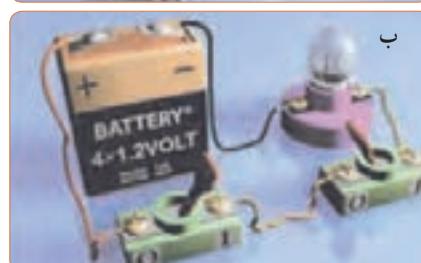

شکل ۶۰-۶ - مدار واقعی فعالیت عملی

- ۱ مدار کلیدی گیت AND با چهار ورودی را رسم کنید و جدول صحبت آن را بنویسید.

- ۲ یک گیت NOT را در مسیر یکی از ورودی‌های گیت OR قرار می‌دهیم. عملکرد خروجی را با تغییر ورودی‌ها توضیح دهید.

- ۳ جدول صحبت دروازه گیت منطقی OR را با سه ورودی بنویسید.

نشان یا نشانهای استاندارد آن توجه می‌کند. شاید توان تعریف خیلی دقیق و صحیحی از استاندارد ارائه کرد، ولی به طور کلی می‌توان این گونه عنوان کرد که استاندارد، آزمایش‌ها و مطالعات گذشته برای نتیجه‌گیری و استفاده در آینده است. استاندارد باعث می‌شود که ما با خیال راحت، کالا و خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنیم و بدانیم که انتخاب ما مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند. اگر استاندارد نباشد، زندگی بسیار پر خطر و حادثه‌آفرین خواهد شد.

علامت استاندارد نشان مرغوبیت کالاست و اجنباس و خدماتی که هیچ نشان استانداردی ندارند، برای استفاده مناسب نیستند. استاندارد (Standard) در لغت به معنی نظم، قاعده و قانون است. به عبارت دیگر تعیین و تدوین ویژگی‌های لازم در تولید یک فراورده (محصول) یا انجام یک خدمت مطلوب و قابل قبول را استاندارد می‌گویند.

باید به این نکته توجه داشت که در طول تاریخ با پیشرفت روزافزون جوامع، معیارهای استاندارد تغییر می‌کند و هیچ‌گاه ثابت و یکسان نیست و با توجه به مسائل اقتصادی، صنعتی، شرایط اقلیمی و فرهنگ و رسوم ملت‌ها در دنیا تغییر می‌کند. به همین منظور استانداردها در انواع زیر دسته‌بندی می‌شوند.


### انواع استانداردها

- الف) بین‌المللی International
- ب) ملی National
- پ) منطقه‌ای Regional
- ت) محلی Local

### استانداردهای برق و الکترونیک


در صنعت برق و الکترونیک برای نظارت و کنترل کیفی محصولات و خدمات مهندسی، استانداردهایی بر حسب نوع فراورده تعریف شده است. جداول این استانداردها در کتاب راهنمای هنرآموز و کتاب همراه هنرجو قرار داده شده است.

۴ جدول صحت هر یک از شکل‌های ۶-۶ را بنویسید.

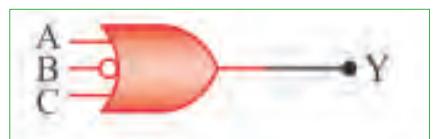

شکل ۶-۶ مربوط به سؤال ۴ الگوی پرسش

۵ با استفاده از جدول صحت، خروجی مدار شکل ۶-۶ را به دست آورید و درباره آن توضیح دهید.

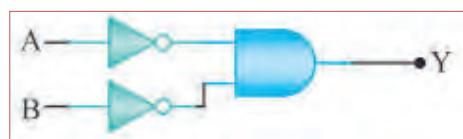

شکل ۶-۶ مربوط به سؤال ۵ الگوی پرسش

۶ شرایط ثبت نام در آموزشگاهی داشتن دیپلم و داشتن گواهی نامه مهارت در تعمیر بُردهای الکترونیکی است. چهار نفر برای ثبت نام مراجعه کرده‌اند. فقط یکی از این چهار نفر، دیپلم و گواهی نامه مهارت در تعمیر بُردهای الکترونیکی را دارد و وضعیت سه نفر دیگر مشابه با بقیه نیست. جدولی بر اساس صفر و یک منطقی بنویسید و وضعیت هر یکی از مراجعه‌کنندگان را در آن مشخص کنید. چند نفر طبق جدول امکان ثبت نام در آموزشگاه را دارند؟ توضیح دهید.

۷-۶ استاندارد

شاید بارها شنیده‌اید که این وسیله استاندارد و دیگری استاندارد نیست و به دلیل استاندارد نبودن وسیله اتفاق ناگواری هنگام کاربرد آن رخ داده است. هیچ وقت فکر کرده‌اید که استاندارد یعنی چه؟ امروزه در دنیا وقتی کالایی یا خدماتی عرضه می‌شود، مردم به غیر از آرم تبلیغاتی (Brand) آن به تاریخ تولید، اقضا، خدمات پس از فروش،




با جستجو در اینترنت، استانداردهای رایج در ایران را شناسایی کنید.

## أنواع شابلون های الكترونيكي

ولی امروزه به دلیل استفاده از رایانه کاربرد آن تقریباً منسوخ شده است. در شکل ۶۴-۶ دو نمونه شابلون الکترونیکی را مشاهده می‌کنید.

در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی باید نماد فنی عناصر مدار با اندازه و مقیاس مناسب رسم شوند. در گذشته برای سرعت بخشیدن در کار نقشه‌کشی و رعایت اندازه قطعات در تمام نقشه‌ها، از ابزارهایی مانند شابلون استفاده می‌شد،

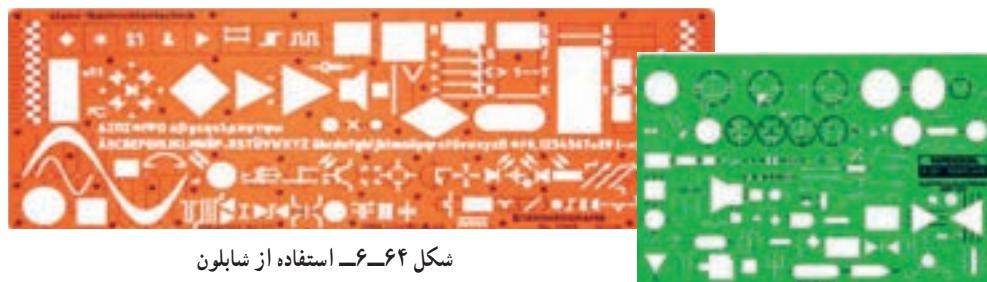


شکل ۶۴-۶- استفاده از شابلون

## ۲۸-۶- نقشه الکترونیکی

برای آنکه کار هر مجموعه از مدارهای الکترونیکی را به طور جداگانه نشان دهیم، لازم است از بلوک دیاگرام استفاده کنیم. برای این منظور معمولاً مشخصات فنی و نام هر مدار را در داخل مستطیل یا بلوک مخصوص می‌نویسیم و ورودی‌ها و خروجی‌های هر بلوک را مشخص می‌کنیم. در شکل ۶۵-۶ بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه و مدار واقعی آن را مشاهده می‌کنید.

با استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بدون استفاده از شابلون به آسانی می‌توانید نقشه‌های مدارهای الکترونیکی را به صورت استاندارد ترسیم کنید.

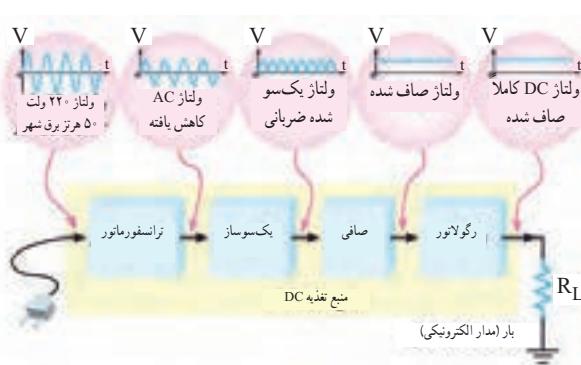

شکل ۶۵-۶- بلوک دیاگرام منبع تغذیه و مدار واقعی آن

## علام اخترасاری مورد استفاده در نقشه‌های الکترونیکی

نقشه الکترونیکی عبارت است از مجموعه علائم گوناگون که ارتباط عناصر مختلف موجود در یک مدار را با یکدیگر مشخص می‌کند. در یک مدار الکترونیکی معمولاً قطعات و المان‌های متفاوتی به کار می‌رود. برای هر المان الکترونیکی یک علامت فنی (نماد فنی) در نظر گرفته می‌شود. شمای فنی هر المان باید طوری انتخاب شود که گویای کار و مشخصات همان المان باشد.

از این رو معمولاً از یک جدول مرجع استاندارد استفاده می‌شود. در جدول ۵-۶ نماد فنی همراه با حرف یا حروف اختصاری و اصطلاح انگلیسی بعضی از قطعات الکترونیک آورده شده است. جدول کامل‌تری از قطعات و علائم الکترونیکی در کتاب همراه هنرجو آورده شده است. این جدول با استفاده از استاندارد IEC تهیه شده است.

### نکات مهم در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی

جدول ۵-۶ علائم اختصاری و نماد فنی قطعات الکترونیکی

انگلیسی	علام اختصاری	نماد فنی	شرح
Earth ground	E		اتصال زمین
Chassis of frame connection	-		اتصال شاسی اتصال بدنه
Common connected	TB		اتصال مشترک
Junction of connected	-		نقطه اتصال
Earth ground	R		مقاومت اهمی
Variable Resistor	-		مقاومت متغیر

در اکثر مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی، برای تأمین انرژی و توان مصرفی سیستم، نیاز به منابع تغذیه داریم. در بلوک دیاگرام شکل ۶۵-۶ وظیفه هر بلوک به شرح زیر است.

**(الف) ترانسفورماتور:** ترانسفورماتور در ورودی مدار قرار می‌گیرد و برای کاهش یا افزایش ولتاژ برق شهر (۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز) به اندازه مورد نیاز به کار می‌رود. معمولاً در دستگاه‌های الکترونیکی که امروزه کاربرد بسیاری دارند، از ترانسفورماتور کاهنده استفاده می‌کنند.

**(ب) یکسوساز:** عمل یک طرفه کردن جریان متناوب ثانویه ترانسفورماتور را انجام می‌دهد. این عمل بر عهده دیود یا دیودهای یکسوساز است. تعداد این دیودها متناسب با نوع مدار بین یک تا چهار عدد است. معمولاً یکسوسازها به سه صورت نیم موج، تمام موج یا پل بسته می‌شوند.

**(پ) صافی:** صافی عمل صاف کردن و یکنواخت کردن ولتاژ یکسو شده را به عهده دارد. ساده‌ترین صافی شامل یک خازن الکترولیت با ظرفیت نسبتاً زیاد است.

**(ت) رگولاتور ولتاژ:** رگولاتور ولتاژ از تغییرات ولتاژ دوسره بار جلوگیری می‌کند و آن را ثابت نگه می‌دارد.

**(ث) بار:** هر نوع مصرف‌کننده‌ای که به خروجی رگولاتور متصل می‌شود، بار نام دارد. بار ممکن است یک رایانه، قسمتی از مدار یک تلویزیون یا یک دستگاه الکترونیکی باشد. ولتاژ صاف شده و ثابت شده خروجی رگولاتور به بار داده می‌شود تا آن را فعال کند. در عمل، همه طراحی‌های منبع تغذیه براساس مشخصات بار انجام می‌گیرد.

**نکته:** در آینده، پس از فراگرفتن مطالب مربوط به دیود، ترانزیستور و رگولاتورها، در صورت نیاز می‌توانید نقشه یک منبع تغذیه را بیندید و آزمایش کنید.

با جستجو در اینترنت بلوک دیاگرام مدارهای الکترونیکی را یافته و درباره نحوه عملکرد آن بحث نمایید.

پژوهش




- ورودی‌ها در طرف چپ و خروجی‌ها در طرف راست صفحه قرار می‌گیرند.
  - مقادیر ولتاژ تغذیه در بالای صفحه و اتصال زمین در پایین صفحه قرار می‌گیرند.
  - محل عبور خطوط از روی یکدیگر با نقطه توپر مشخص می‌شوند.
  - در حد امکان خطوط به صورت قائم (با زاویه  $90^\circ$  درجه) یکدیگر را قطع می‌کنند.
  - معنی لغات انگلیسی را بنویسید.
- (۱) Standard      (۲) Brand      (۳) Local      (۴) International
- نماد فنی نقطه اتصال، فیوز، بوبین با هسته فربت و تقویت‌کننده را رسم کنید.
  - چه مدارهایی را می‌شناسید که در آنها از رگولاتور استفاده شده است؟ نام ببرید.
  - تایمر چه وسیله‌ای است؟ انواع آن را بنویسید.
  - اساس کار اپتوكوپلر بر پایه نور است.
  - درست  نادرست
  - کاربرد اپتوكوپلرها در چه مدارهایی است؟ نام ببرید.
  - سنسورهای الکترونیکی چه عملکردی دارند؟ چند نوع را که می‌شناسید نام ببرید و توضیح کوتاهی درباره آنها بنویسید.
  - با توجه به بلوک دیاگرام شکل ۶-۶۶ وظیفه هر یک از بلوک‌هارا بنویسید.
  - نوع سیگنال ورودی و خروجی‌های هریک از قسمت‌های



شکل ۶-۶۶ - بلوک دیاگرام مربوط به سؤال ۱۰


- در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی باید قواعد و قراردادهای را رعایت کرد. بعضی از مهم‌ترین قراردادها به شرح زیر است :
- نحوه کلی ترسیم مدارها باید از سمت چپ به سمت راست باشد.
  - ورودی‌ها در طرف چپ صفحه و خروجی‌ها در طرف راست صفحه قرار گیرد.
  - متناوب با مراحل کار، مدار به ترتیب و در دنبال هم رسم شود.
  - ولتاژهای تغذیه در بالای صفحه و ولتاژهای منفی (زمین) در پایین صفحه قرار گیرند. مثلاً مقادیر ولتاژ یک مدار ترازیستوری به صورت  $7V + 12V$  در بالای صفحه و علامت زمین به صورت  $\underline{\underline{}}$  در پایین صفحه مشخص می‌شود.
  - مدارهای معینی که در نقشه وجود دارند ولی قسمت اصلی مدار را تشکیل نمی‌دهند (مانند منبع تغذیه) باید در نیمه پایینی صفحه کشیده شوند.
  - خطوط اتصال بین اجزای مدار باید به طور دقیق رسم شوند.
  - تا آنجایی که مقدور است خطوط به صورت قائم ( $90^\circ$  درجه) یکدیگر را قطع کنند.
  - وقتی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند و در نقطه برخورد به یکدیگر وصل می‌شوند، باید محل اتصال با یک نقطه توپر مشخص شود.
- ۲۹ - ۶ - آزمون نظری پایانی واحد یادگیری**
- نماد اتصال زمین (اتصال بدنه یا شاسی) کدام گزینه است؟
  - در ترسیم نقشه الکترونیکی کدام گزینه صحیح نیست؟

(۱) (۲) (۳) (۴)

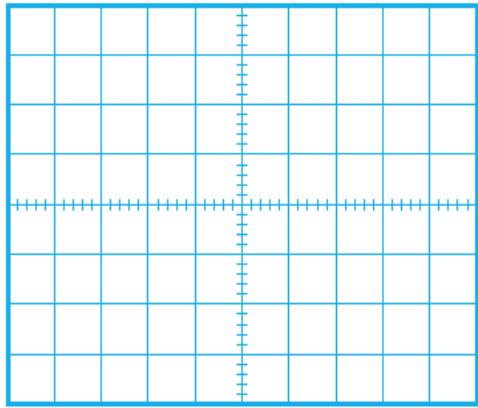

شکل ۶-۶۸- محل رسم شکل موج سؤال ۶

شکل ولتاژ XG را توسط دستگاه اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار مشاهده و آن را در نمودار شکل ۶-۶۸ رسم کنید.

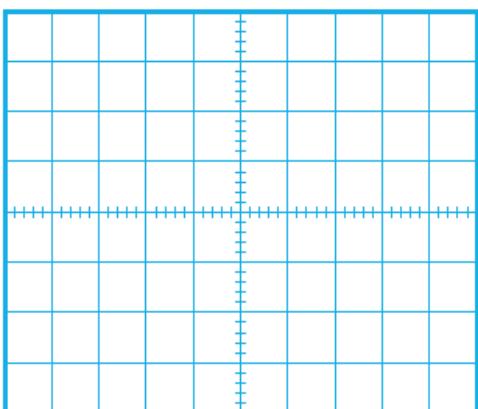

شکل ۶-۶۹- محل رسم شکل موج سؤال ۷

شکل ولتاژ YG را توسط دستگاه اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار مشاهده و آن را در نمودار شکل ۶-۶۹ رسم کنید.

اگر ولتاژ ورودی را تغییر دهیم، کم یا زیاد کنیم چه تأثیری بر روی ولتاژ خروجی دارد؟ شرح دهید.


بلوک دیاگرام را مشخص نمایید.

۱۰ مدار بلوک دیاگرام سؤال ۱۰ در چه دستگاه‌هایی کاربرد دارد؟

۱۱-۶- الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایانی واحد یادگیری

۱ با استفاده از نقشه شکل ۶-۶۷ مدار منبع تغذیه متقارن را بینید. اکثر تثبیت‌کننده‌های ولتاژ سه پایه را مشابه شکل ۶-۶ به مدار اتصال می‌دهند. در این مدار ولتاژ رگوله شده به پایه ورودی رگولاتور (ثبت‌کننده) متصل می‌شود و از پایه خروجی ولتاژ رگوله شده، دریافت می‌شود. سیم مشترک معمولاً به بدنه متصل می‌شود و سیم زمین را تشکیل می‌دهند.

۱۲ کلید نرم افزار را وصل کنید.

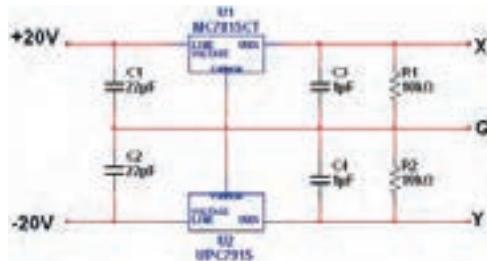

شکل ۶-۶۷ مدار منبع تغذیه متقارن

۱۳ ولتاژ نقطه X نسبت به نقطه G (زمین) را با ولت‌متر موجود در نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{XG} = \text{_____} \text{ ولت}$$


۱۴ ولتاژ نقطه Y نسبت به نقطه G (زمین) را با ولت‌متر موجود در نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{YG} = \text{_____} \text{ ولت}$$

۱۵ ولتاژ XY را به وسیله ولت‌متر موجود در نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_{XY} = \text{_____} \text{ ولت}$$

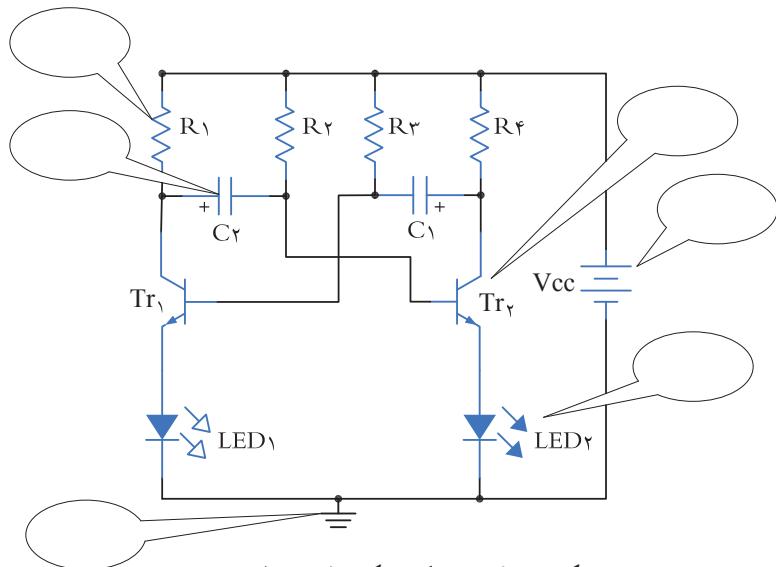۶- در شکل ۷ نمایه کامل یک مدار چشمکزن (مولتی ویبراتور بی ثبات - Astable Multivibrator) را مشاهده می کنید. با توجه به علائم الکترونیکی نام هر قطعه را بنویسید.



### شکل ۷-۶۔ نقشه کامل یک مولتی ویبراتور بی ثبات

۱۰ در بُرد الکترونیکی شکل ۷۱-۶ نام هر یک از قطعات را در جای خود بنویسید.

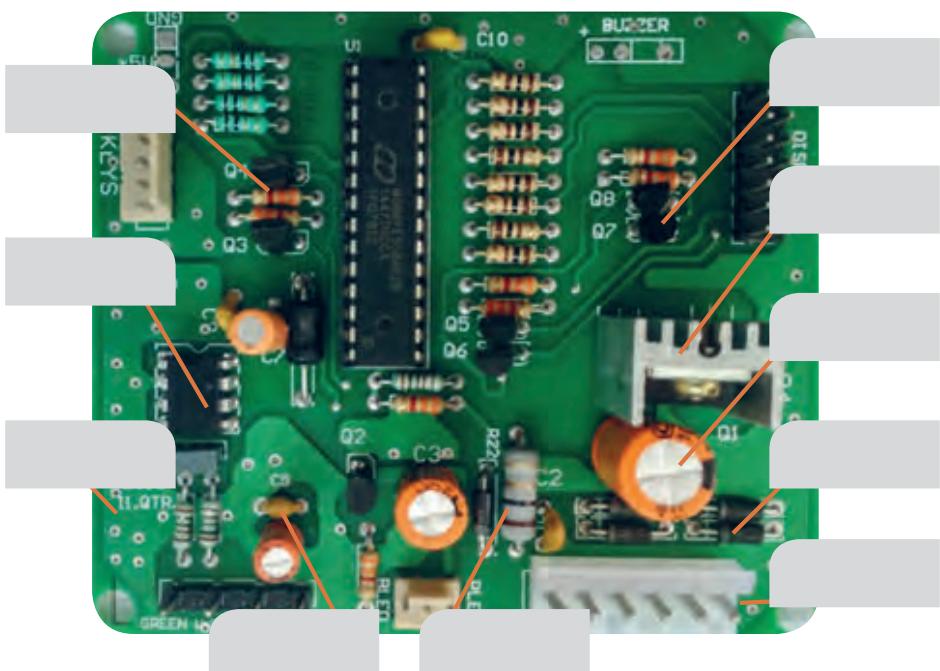

شكل ٧١-٦ - يد واقعه، يك مدار الكتروني

## ارزشیابی شایستگی خواندن نقشه های الکترونیکی ساده

شرح کار:

۱. انتخاب نقشه

۲. انتخاب قطعات discrete مانند ترانزیستور - کابل - میکروفون و ...

۳. انتخاب قطعات مجتمع ساده نظیر تایمر ۵۵۵ - مقایسه گر ۷۴۱ و ...

۴. انتخاب برگه های اطلاعاتی مربوط به نقشه

۵. بررسی ساختمان و عملکرد قطعات

۶. تقسیم بندی نقشه به بلوک های مختلف

۷. تشریح عملکرد کلی هر بلوک

۸. ارتباط بلوک ها با هم

۹. بررسی علائم خاص روی نقشه

استاندارد عملکرد:

خواندن نقشه مدارهای ساده الکترونیکی و تعیین ارتباط اجزا و نمادها از روی نقشه استاندارد

شاخص ها:

۱. انتخاب یک نقشه الکترونیکی (۵ دقیقه)

۲. نقشه خوانی با استفاده از کتاب اطلاعات و تعیین ارتباط بین اجزا (۲۵ دقیقه)

۳. بررسی ساختمان و عملکرد قطعات موجود در نقشه با استفاده از برگه اطلاعات قطعات (datasheet) (۲۵ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار: نور مناسب برای کارهای ظریف - اتاقی به ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دمای طبیعی (۲۷°C - ۱۸°C) - میز کار استاندارد با ابعاد

W1۸۰×D۸۰×H۸۰ cm مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد بالس کار - انجام کار در حال نشسته - نرم افزار خاص - ذره بین

- ابزار و تجهیزات: قطعات مجازی کریستال - رله - کابل - بلندگو - بی زر - فیوز - لامپ سیگنال - میکروفون - کانکتور - موتور - سوئیچ - آی سی تایمر - آی سی عملیاتی - اپتوکوپلر - LCD - 7seg - رایانه - ابزار تجهیزات تخصصی - آی سی های گیت دیجیتالی - آی سی رگولاتور

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین مشخصات قطعات مجزا (discrete) با استفاده از برگه اطلاعات و نوشته های روی آن	۱	
۲	تعیین مشخصات قطعات مجتمع ساده با استفاده از نوشته های روی قطعه و برگه اطلاعات	۲	
۳	تشریح بخش ها و اجزای مختلف نقشه (به صورت بلوک دیاگرام)	۲	
۴	تشخیص قطعات از روی برد مدار چاپی	۱	
شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت بهداشت فردی (شستن دست پس از استفاده از نقشه)			
۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار			
۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام العمر و کسب اطلاعات			
۴- کاربرد فناوری			
میانگین نمرات			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## واحد یادگیری ۷

### شاپیستگی نصب نرم افزارهای الکترونیکی

آیا تا به حال فکر کرده‌اید :

- در تلفن همراه خود نرم افزار الکترونیکی نصب کنید، که بتواند محاسبات را انجام دهد و مقادیر کمیت‌ها را در مدار اندازه‌گیری کند.
- در تلفن همراه خود نرم افزار الکترونیکی نصب کنید، که بتواند شکل موج قسمت‌های مختلف یک مدار الکترونیکی را نمایش دهد.
- یک نرم افزار شبیه‌ساز چه کمکی به پیاده‌سازی سخت افزار یک مدار می‌کند؟
- اگر علاقه‌مند به خلبانی یک هواپیما باشید آیا بلا فاصله بعد از آموزش تئوری، توانایی هدایت هواپیما را خواهید داشت؟
- برای اجرای یک مدار پیچیده و گران قیمت، قبل از اجرای نرم افزاری باید اقدام به پیاده‌سازی سخت افزار نمود.
- حمل و نقل صدھا صفحه از برگه اطلاعات مربوط به قطعات الکترونیکی ساده‌تر است یا در اختیار داشتن یک نرم افزار به روز و جامع مرتبط با قطعات الکترونیکی؟
- کدام ساده‌تر است؟ حمل دھا جلد کتاب درباره مدارهای الکترونیکی یا یک لوح فشرده؟

پیشرفت سریع و روزافزون الکترونیک در زمینه‌های مختلف بر همگان روشن بوده و در واقع مصنون ماندن از رشد انفجاری دنیای الکترونیک غیرممکن است. رایانه‌ها نه تنها در اغلب خانه‌ها جای پای خود را باز کرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها در سراسر دنیا برای تبادل اطلاعات به صورت شبکه به هم متصل‌اند. در رشته الکترونیک، وجود شبیه‌سازهای رایانه‌ای، برای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی، اولًا نیاز به عملیات و محاسبات دستی را برطرف می‌کند، ثانیًا یادگیری اصول الکترونیک را ساده‌تر می‌سازد. در این فرایند، فرآگیر در مدت زمان کمتری به مهارت کافی دسترسی پیدا می‌کند.

در این واحد یادگیری، ابتدا به تشریح توانایی‌ها، مقایسه و طبقه‌بندی حداقل چهار نمونه از نرم افزارهای الکترونیکی می‌پردازیم. سپس مزایا، معایب و قابلیت‌های هر نرم افزار را بررسی می‌کیم. روش‌ها و فرایندهای، نصب، راه اندازی و به کار گیری نرم افزارهای الکترونیکی با استفاده از راهنمای ارائه شده توسط تولیدکننده را توضیح می‌دهیم و در پایان به آموزش چگونگی ترسیم نقشه‌های ساده الکتریکی و الکترونیکی می‌پردازیم.

## استاندارد عملکرد :

کرده‌اید. در این واحد یادگیری، به بررسی تعداد دیگری از نرم‌افزارها خواهیم پرداخت.

### نرم افزار Lab View

(Lab View) نرم افزار لب‌ویو :

Laboratory Virtual Instrument Engineering

Workbench

یک نرم افزار شبیه‌سازی و گرافیکی است که به صورت گستره‌ای برای کاربردهای مختلف در صنایع، آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندارد برای جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و شبیه‌سازی مدارها درآمده است. این برنامه یک نرم افزار قدرتمند و قابل انعطاف جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری است. نرم افزار LabView مانند نرم افزار ادیسون و مولتی‌سیم یک محیط گرافیکی مناسب را برای کاربر فراهم می‌سازد. در این نرم افزار تمامی ابزارهای لازم جهت جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌ها و نمایش نتایج استفاده می‌شود. این نرم افزار برای موارد بی‌شماری از کاربردهای علمی و مهندسی به ویژه در زمینه کنترل، ایده‌آل و عملی است و به شما کمک می‌کند تا بتوانید نیازهای آزمایشگاهی خود را برآورده سازید. شکل ۱-۷ محیط این نرم افزار را نشان می‌دهد.



فیلم ۱

فیلم کار با نرم افزار Lab View را بینید.

اجرای مراحل دقیق نصب و نصب کامل نرم افزار

۱-۷- مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز و احديادگيری : نرم افزارهای الکترونيکي مولتی‌سیم، ادیسون، بروتئوس، فت (Phet) و هر نرم افزار الکترونيکي مرتبط.

مشخصات فني تجهيزات و تعداد آن در سند برنامه

درسي آمده است

### ۲- نرم افزار الکترونيکي

نرم افزارهای متنوعی مانند نرم افزار فت (Phet)، ادیسون (ElectronicAssistant)، الکترونيک‌يار (Edison)، محاسبه‌گر مقاومت‌ها (Multisim)، مولتی‌سیم (Color Code)، بی‌سی‌بی ویزارد (PCB Wizard)، بروتل (Protel)، لب‌ویو (LabView)، بروتئوس (Proteus)، بی‌اسپایس (matlab)، اچ‌اسپایس (Hspice)، orcad، Pspice و متلب (matlab) برای رشته الکترونيک در بازار صنعت وجود دارد.

همچين نرم افزارهایي به صورت نمایشي تبلیغاتي (Demo) یا به صورت وابسته (آموزشی - آزمایشي Trial) عرضه می‌شود که می‌تواند به صورت زمان محدود یا زمان نامحدود ارائه شود. نرم افزارهای نمایشي و وابسته به آسانی قابل بارگیری (دانلود Download) از طریق اینترنت هستند. به طور کلی نرم افزارهای شبیه ساز در رشته الکترونيک این توانایی را دارند که می‌توانند مدارهای الکتریکی و الکترونيکی را کاملاً مشابه یک مدار واقعی شبیه سازی کنند. در این حالت کاربر قادر است عملکرد مدار را دقیقاً مشابه یک مدار عملی مشاهده و نتایج آن را دریافت نماید. در نرم افزارهای صنعتی مانند نرم افزارهای تولید مدار چاپی، کاربر می‌تواند خروجی به دست آمده را به عنوان یک خروجی صنعتی قابل قبول، مورد استفاده قرار دهد و توسط آن یک مدار چاپی واقعی را تولید کند. در واحد کارهای قبل از نرم افزارهای ادیسون، مولتی‌سیم، الکترونيک‌يار و محاسبه‌گر مقاومت‌ها استفاده



شكل ۷-۱- محیط این نرم افزار

### چه کسانی از نرم افزار Proteus استفاده می‌کنند؟

نرم افزار پروتئوس برای موارد و افراد زیر کاربرد دارد :

۱ طراحان مدار کنترل

۲ هنرآموزان الکترونیک برای آموزش به هنرجویان

۳ مهندسان و تکنسین‌های الکترونیک برای آزمایش‌های مدار و کنترل

۴ شبیه‌سازی مدارهایی که آی‌سی‌های قابل برنامه‌ریزی در آنها وجود دارد.

۵ طراحی رو و پشت فیبر مدار چاپی

۶ طراحی مدار چاپی چند لایه


با استفاده از نرم افزار پروتئوس کاربر بدون نیاز به سخت‌افزار، می‌تواند برنامه مورد نظر خود را بنویسد و مدار را با تمام جزئیات و به صورت کامل شبیه‌سازی نماید. همچنین عیوب‌یابی مدار به صورت نرم‌افزاری و بدون اتلاف وقت و دغدغه‌های مرتبط با اتصالات سخت‌افزاری، امکان‌پذیر است. پس از اطمینان از صحت عملکرد مدار، کاربر می‌تواند PCB (نقشه مدار چاپی) مدار را رسم کند و بر اساس آن دستگاه را بسازد و به کار ببرد. شکل ۷-۲

محیط نرم افزار پروتئوس را نشان می‌دهد.

با جست وجو در اینترنت درباره نرم افزار Lab View تحقیق کنید و نتایج پژوهش را به کلاس ارائه دهید.

### نرم افزار پروتئوس (Proteus)

نرم افزار پروتئوس (Proteus full version) قوی‌ترین نرم افزار شبیه‌سازی الکترونیک است که ۹۰٪ کارایی آن در شبیه‌سازی IC‌های قابل برنامه‌نویسی میکروکنترلرها (ریزپردازنده‌ها) مانند میکروکنترلرها AVR، FPGA و PIC است. نرم افزار پروتئوس دارای ۲ بخش طراحی مدارها و شبیه‌سازی و طراحی مدار چاپی (PCB) است. در نسخه جدید قطعات زیادی اضافه شده و سرعت اجرای برنامه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. این برنامه به دلیل شبیه‌سازی فوق العاده قوی و دارا بودن تعداد زیادی از IC‌های قابل برنامه‌ریزی، شهرت و کاربرد زیادی پیدا کرده است.

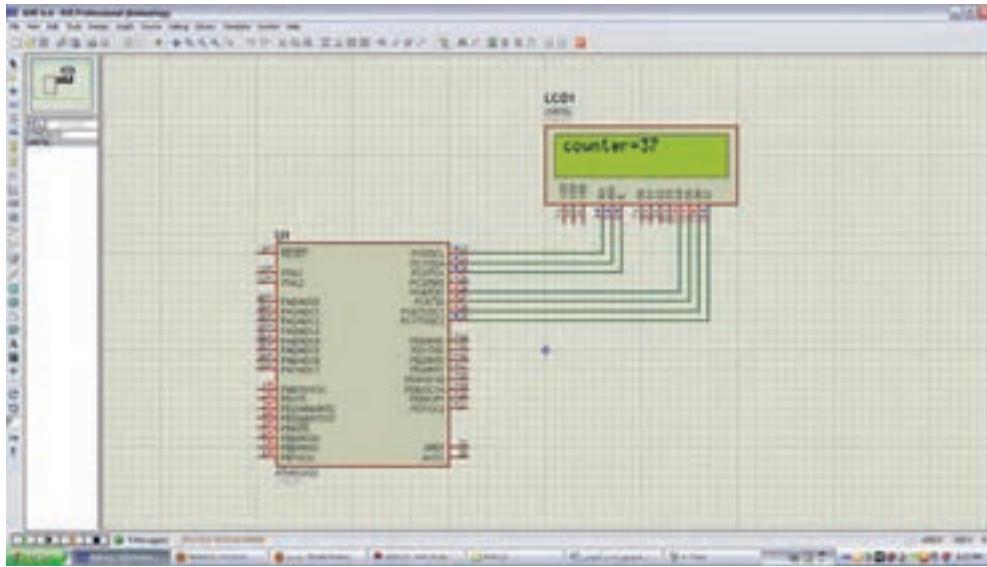


شکل ۷-۲ - محیط نرم افزار پروتوس

## نرم افزار PSpice

- ۱ آنالیزهای پیشرفته (Advanced Analysis)
  - ۲ بهینه سازی خود کار مدار (automatic optimization of a circuit)
  - ۳ قابلیت تغییر در مدل‌های مدار (Model Editor)
  - ۴ پارامتری کردن مدل‌های مدار (parametrized models)
  - ۵ اضافه شدن هزاران المان جدید
  - ۶ توانایی نصب المان‌های جدید از طریق جستجو در شبکه اینترنت
- چرا ما به نرم افزار شبیه‌سازی مدار نیاز داریم؟**
- پاسخ درست به این سؤال اهمیت زیادی دارد و برای افرادی که می‌خواهند کار با این نرم افزار را شروع کنند، انگیزه زیادی ایجاد می‌کند، لذا لازم است به موارد مطرح شده دقیق تر کنید: شبیه‌سازی یک مدار به طراح اجازه می‌دهد که بدون نیاز به ساخت مدار، امکان ارزیابی مدار طراحی شده را فراهم می‌سازد. این امکان باعث صرفه‌جویی بسیار زیادی در هزینه‌ها و زمان اجرایی طرح می‌شود. با انجام شبیه‌سازی
- یک نرم افزار شبیه‌سازی برای مدارهای آنالوگ یا دیجیتال و ترکیب آنها با قابلیت اجرا بر روی رایانه‌های شخصی است. با کمک PSpice می‌توانیم رفتار مدارهایی مانند تقویت‌کننده‌های صوتی و ماوراء صوت، منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ، مدارهای مخابراتی (اسیلاتورها، میکسرها، مدولاتورها)، خطوط انتقال قدرت، مدارهای ابزار دقیق (مدل‌های جریان به ولتاژ، ولتاژ به جریان، ولتاژ به فرکانس، بلهای اندازه‌گیری) مدارهای کنترل (دما، فشار، سرعت، مکان) را مدل‌سازی کنیم و سپس با شبیه‌سازی مدار، پاسخ آنها را در شرایط خواسته شده مورد ارزیابی قرار دهیم.
- نسخه‌های جدید PSpice دارای توانایی‌های بسیار زیادی نسبت به نسخه اولیه آن می‌باشند، که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

شود و اطلاعاتی که با آزمایش بر روی سخت افزار برد نمونه ساخته شده، به دست می آید را نمی توان به طور کامل از طریق شبیه سازی به دست آورد. شکل ۳-۷ محیط کار نرم افزار PSpice را نشان می دهد.

طرح می تواند پاسخ رفتار مدار عملی را قبل از ساخته شدن آن تحلیل کند. امکان تغییر بر روی قطعات مدارهای با توان و ولتاژ بالا در محیط شبیه سازی، بدون ایجاد خطر برای مدار و طراح آن وجود دارد. شبیه سازی مدار در شرایط مختلف کاری و محیطی نیز امکان پذیر است، توجه کنید که شبیه سازی مدار نمی تواند جایگزین ساخت برد مدار واقعی

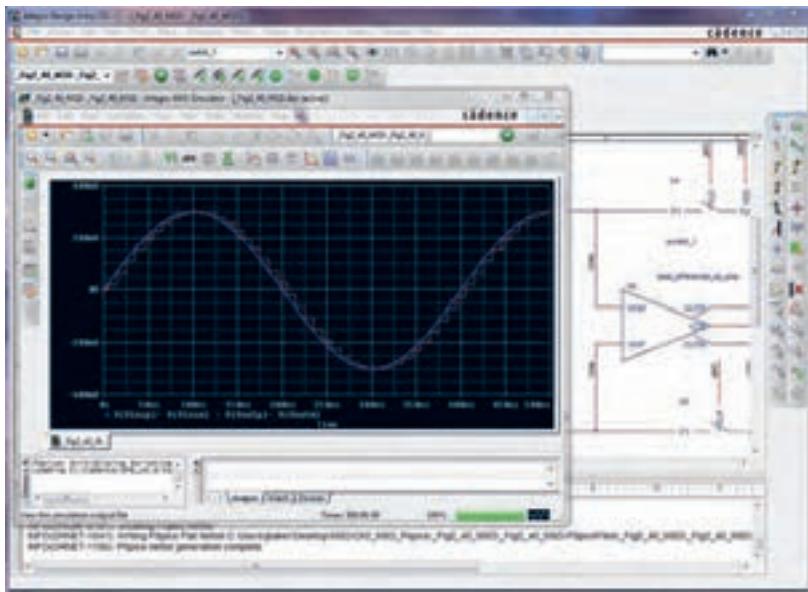

شکل ۳-۷- محیط نرم افزار Pspice

### نرم افزار Protel DXP یا Altium Designer

نرم افزارهای مدار چاپی نیز از نرم افزارهایی است که در طول آموزش به دانش و مهارت آنها نیاز داریم. از جمله این نرم افزارها می توان به نرم افزار پروتل (Protel) اشاره کرد.


نرم افزار Protel DXP یا Altium Designer نوع ارتقا یافته نرم افزار پروتل است. این نرم افزار برای پیاده سازی نقشه فنی (شماییک)، طراحی مدار چاپی (PCB) و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدارهای دیجیتالی طراحی شده است. یکی از مزایای این نرم افزار دسته بندی مناسب کتابخانه ها است که با صرف زمان کوتاهی می توان قطعه مورد نظر را پیدا کرد.

آنالیز مدارهای آنالوگ در پروتل، توسط تحلیل گری اسپیس (Pspice) انجام می شود. در محیط طراحی PCB در پروتل، کتابخانه های کامل و بدون نقص وجود دارد. این امر سبب رفاه بیشتر کاربر در طراحی انواع PCB با این نرم افزار می شود. نرم افزار Altium Designer می تواند طراحی شمارا از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری به صورت یک پارچه در آورد. شما می توانید مراحل طراحی خود را به سادگی انجام دهید. امکانات ویژه ای مانند افزایش لایه های مکانیکی و هوش مصنوعی به نسخه جدید این نرم افزار افزوده شده است. با استفاده از این نسخه می توان طرح های خود را به استانداردهای جهانی تزدیک

خواهید بود برای مدارهای طراحی شده فیر مدار چاپی آماده کنید و از آنها برای ساخت مدارها استفاده نمایید. در این نسخه امکان شبیه‌سازی و کدنویسی برخی از FPGA‌ها نیز فراهم شده است که زمان طراحی و پیاده‌سازی را به حداقل می‌رسانند. نسخه جدید این نرم‌افزار حرفه‌ای دارای تحولات و پیشرفت‌های زیادی بوده که کار شما را برای طراحی نسل‌های بعدی مدارهای الکترونیک بسیار ساده کرده است.

شکل ۴ – ۷ محیط کار نرم‌افزار پروتل را نشان می‌دهد. درباره نرم‌افزار پروتل و قابلیت‌های آن تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه نمایید.

کرد. این نرم‌افزار بی‌شك یکی از بهترین برنامه‌ها در زمینه طراحی و شبیه‌سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی است، که به دلیل حجم بالایی که دارد تعداد بسیار زیادی از قطعات با مدل‌ها و نمادهای مختلف را شامل می‌شود. شما با این نرم‌افزار می‌توانید انواع مدارهای مختلف حتی مدارهایی که دارای قطعاتی مانند FPGA و CPLD است را طراحی و شبیه‌سازی کنید و برای آنها در محیط نرم‌افزار و با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف برنامه بنویسید و آنها را برای نرم‌افزار برنامه‌ریزی نمایید. کار کردن با این نرم‌افزار به دلیل پیچیدگی که دارد برای هنرجویان تا حدودی مشکل است. همچنین با استفاده از این نرم‌افزار قادر

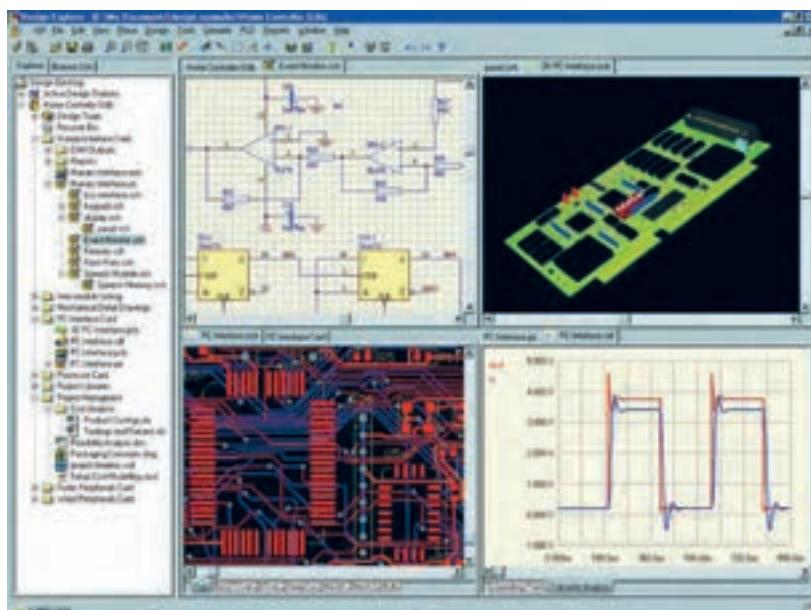

شکل ۴ – ۷ – محیط کار نرم‌افزار پروتل

فیلم آموزشی نرم‌افزار پروتل را ببینید و درباره آن بحث کنید.

فیلم ۲




تجاری تولید مدار چاپی را پوشش می‌دهد. این مراحل شامل ترسیم شماتیک، دریافت شماتیک، نقشه جانمایی قطعات، تنظیمات و چیدمان جدول لیست قطعات و تولید فایل برای ساخت مدار چاپی است. شکل ۵-۷ صفحات مختلف نرم‌افزار PCB Wizard را نشان می‌دهد.

## نرم‌افزار PCB Wizard

نرم‌افزار دیگری که در مدارهای چاپی استفاده می‌شود PCB Wizard است. یک نرم‌افزار ساده برای طراحی برد مدار چاپی یک لایه و دو لایه است. این نرم‌افزار در برگیرنده محدوده وسیعی از ابزارها است که همه مراحل

با جستجو در اینترنت، نرم‌افزارهای دیگری که در ساخت مدار چاپی کاربرد دارد را بباید و نتیجه پژوهش خود را به کلاس ارائه کنید.

پژوهش

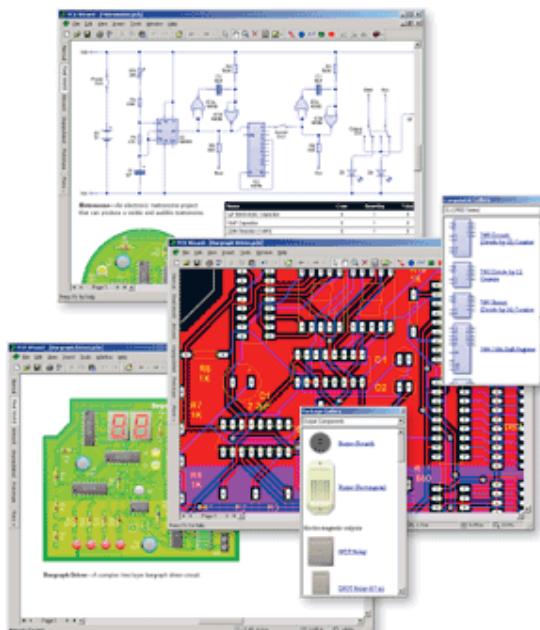

شکل ۵-۷ – صفحات مختلف نرم‌افزار PCB Wizard

فیلم نحوه کار انواع نرم‌افزار الکترونیکی در ساخت مدار چاپی را مشاهده کنید و در مورد آن بحث کنید.

فیلم ۳



## الگوی پرسش

استفاده از نرم‌افزار Phet قابل اجراست را توضیح دهید.  
۵ با استفاده از نرم‌افزار مولتیسیم می‌توانیم مدارهای ..... و ..... و ..... را شبیه‌سازی کنیم.

- ۱ نرم‌افزار ادیسون چه ویژگی‌هایی دارد؟ توضیح دهید.
- ۲ تفاوت نسخه‌های Demo و Tutorial را در دو سطر شرح دهید.
- ۳ نرم‌افزار Phet در کدام زمینه‌های آموزشی کاربرد دارد؟ سه مورد نام بیرید.
- ۴ سه مورد از آزمایش‌های الکتریکی و الکترونیکی که با

## مقایسه نرم افزارها از نظر قابلیت های نرم افزاری و سخت افزاری

نرم افزار Demo و Trial ادیسون، رایگان بوده و تقریباً فضای کمی از حافظه رایانه (در حدود ۳۵ تا ۴۰ مگابایت) را اشغال می کند. به دلیل داشتن ویژگی های زیر بسیار جذاب است:

- ۱ شبیه سازی آزمایشگاه ۳ بعدی الکترونیک
- ۲ طراحی مدارهای کاربردی
- ۳ آزمایش و راه اندازی مدارهای الکترونیکی
- ۴ داشتن محیطی ساده و جذاب
- ۵ داشتن افکت های صوتی جالب
- ۶ داشتن دستگاه های اندازه گیری و تولید کننده سیگنال

نرم افزار Phet به هنرجویان کمک می کند تا بتوانند پدیده های علمی که نمی توانند بینندرا در محیطی پویا و جذاب و با استفاده از کنترل های فیزیکی، مستقیماً مشاهده کنند. نرم افزار تعاملی Phet با ارائه بیش از ۱۲۰ شبیه سازی، تدریس و یادگیری دروسی نظری فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و ریاضی را بهبود می بخشد. این نرم افزار محصول دانشگاه کلورادو است و بخش فارسی نیز دارد. برای استفاده از این نرم افزار، رایانه شما نیاز به قابلیت های ویژه ای ندارد. نرم افزار رایگان Phet آزمایش های علوم پایه را به نحوی جالب و بر مبنای آخرین دستاوردهای محققان طراحی و شبیه سازی کرده است و بر پایه نرم افزار های فلش و جاوا برنامه نویسی و اجرا می شود. برای مشاهده آزمایش های این نرم افزار باید برنامه های فلاش و جاوا نیز در سیستم رایانه نصب شوند. حجم اجرای این نرم افزار ۵۲۳ مگا بایت است.

در نسخه های جدید و پیشرفته نرم افزار مولتی سیم، علاوه بر قابلیت رسم شماتیک و تحلیل مدارهای الکترونیکی، تهیه نقشه مدار چاپی نیز وجود دارد. برای راه اندازی نرم افزار مولتی سیم، سیستمی با حداقل مشخصات زیر مورد نیاز است که معمولاً در منوی اولیه نرم افزار ارائه می شود:

## ۶ مشابهت های نرم افزارهای پروتئوس و لب ویو را توضیح دهید.

۷ برای استفاده از آی سی های قابل برنامه ریزی در نرم افزار پروتئوس از کدام زبان های برنامه نویسی می توان استفاده کرد؟  
۸ کدام نرم افزار معرفی شده، قابلیت نمایش سه بعدی قطعات را دارد؟

- ۹ قابلیت های نسخه های جدید نرم افزار Pspice را بنویسید.
- ۱۰ نرم افزار پرونل چه ویژگی هایی دارد؟ توضیح دهید.

## ۳-۷ طبقه بندی نرم افزارها

با توجه به نرم افزارهای معرفی شده، هر کدام برای هدف ویژه ای استفاده می شوند. برای شبیه سازی و آزمایش مدارهای ساده از نرم افزار ادیسون می توان استفاده کرد. نرم افزار Phet مدارها و آزمایش های از پیش تعیین شده را دارد، که با اجرای هر یک و تعاملی که این نرم افزار فراهم نموده است، می توان تغییرات و نتایج را مورد بررسی قرار داد. نرم افزار مولتی سیم، شبیه سازی است که بیشترین کاربرد را در این مقطع برای هنرجویان فراهم می کند. محیط این نرم افزار مشابه با فضای آزمایشگاه واقعی است، لذا در تفہیم مطالب درسی کارانی بالابی را برای هنرجویان به وجود می آورد. نرم افزارهای لب ویو، بی اسپایس و پروتئوس در برنامه ریزی آی سی های میکرو کنترلر کاربرد دارد و برای اجرای پروژه های عملی و کاربردی، قابل استفاده است. هنگام استفاده از این نرم افزارها لازم است کاربر با برنامه نویسی، یا استفاده از برنامه آماده نیز، آشنایی داشته باشد.

نرم افزارهای تخصصی دیگری متناسب با سطح هنرجویان نیز در رشته الکترونیک وجود دارد که با توجه به نظر هنرآموزان و پروژه تعریف شده، قابل استفاده است.

جدول ۱-۷ جدول مقایسه نرم افزارهای آگاهی از قابلیت‌های سیستم برای نصب نرم افزارها است و نیازی به حفظ کردن نیست.

## جدول ۱—۷ جدول متقابیسنه نرم افزارها



## ۷-۴ نصب نرم افزارهای الکترونیکی

در فصل های قبل با نصب نرم افزارهای ادیسون و مولتی سیم آشنا شدید. معمولاً نصب هر نرم افزاری مسیری شبیه نرم افزارهای مشابه را دارد. با استفاده از جستجو در اینترنت، جزوای و مطالب مربوط به نصب نرم افزارها که از سوی برخی سایتها و گروههای تخصصی در اینترنت قرار داده شده است، میتوان نصب نرم افزار را بدون اسکال انجام داد. یادآور میشود که اگر حجم نرم افزار زیاد باشد.

نسخه های مختلف نرم افزار پروتئوس را شناسایی کنید و توانایی آن را فهرست کرده و به کلاس درس ارائه دهید.

## ۷-۵ نرم افزارهای قابل استفاده توسط تلفن های همراه

نرم افزارهایی که بر روی گوشی های هوشمند قابل نصب و اجرا هستند، نرم افزارهای تحت اندروید (Android) نامیده میشوند و فایل های آن پسوند APK دارند.

### نرم افزار Electric Toolkit

نرم افزار Electric Toolkit برای تلفن های همراه اندرویدی ساخته شده است، مراحل مختلف سیم کشی و کارهای برقی خانگی را به شما یاد می دهد. کارهایی مانند نصب کلیدهای برق، انتخاب سیم مناسب برای هر وسیله، کلیدهای برق چندگانه (مانند کلید لوسترها) از مواردی است که در این برنامه کوچک و کاربردی به شما آموزش داده می شود.

شکل ۶-۶ صفحه کار نرم افزار را نشان می دهد.

حجم این نرم افزار ۲/۷ مگابایت است و برای گوشی های اندروید با فرمت ۲/۱ یا بالاتر قابل استفاده است.

### نرم افزار ElectroDriod

نرم افزار ElectroDriod برنامه اندروید ساده و قدرتمند در زمینه اطلاعات و قطعات الکترونیک میباشد که بر روی تبلت و گوشی های تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل اندروید قابل اجرا است. از ویژگی های این برنامه وجود کتابخانه هایی مانند مشخصات میکروکنترلر AVR و PIC و جستجوی قطعات می باشد.




شکل ۶-۶ صفحه کار نرم افزار Electric Toolkit

پژوهش


ویژگی ها و بخش های مختلف برنامه اندروید Electro Droid را استخراج و فهرست کنید.

شکل ۶-۷ صفحه اصلی نرم افزار ElectroDriod را نشان می دهد.

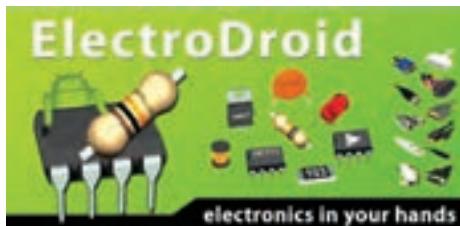

شکل ۶-۷ صفحه اصلی نرم افزار ElectroDriod

در شکل ۸-۷ تعدادی از محیط کار در قسمت های مختلف این نرم افزار را مشاهده می کنید.

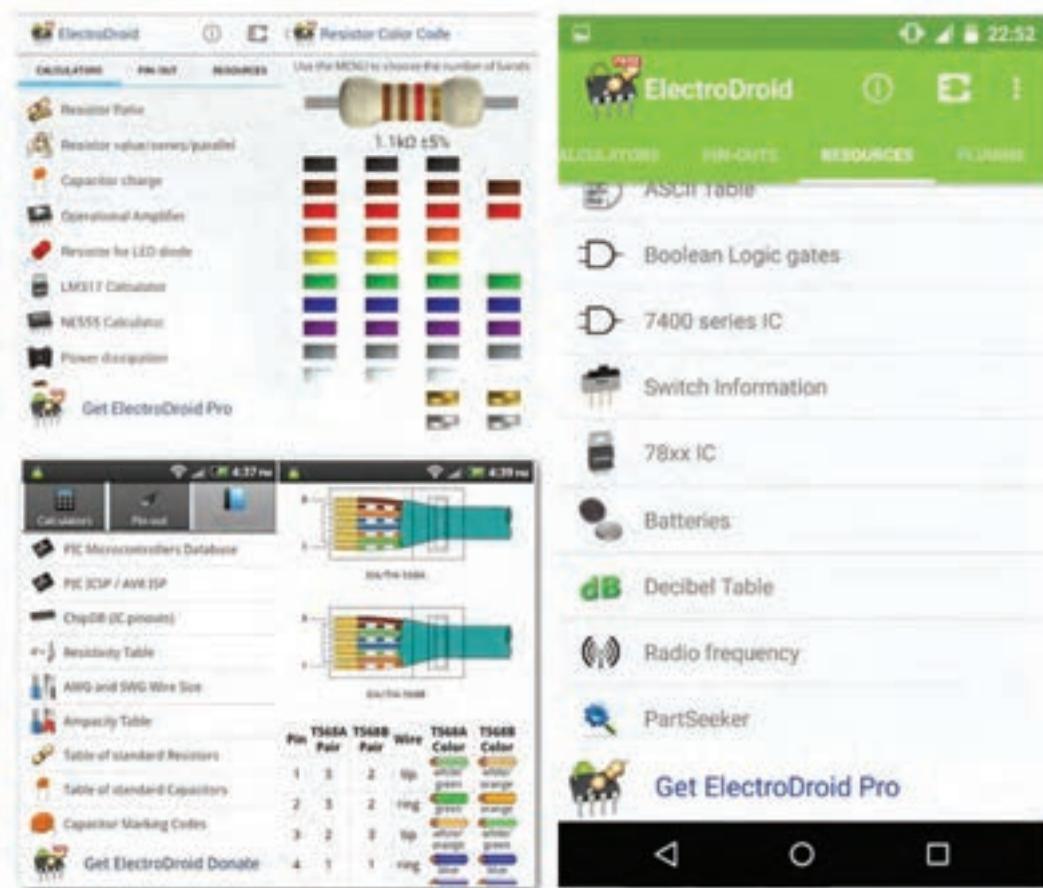

شکل ۸-۷- محیط کار نرم افزار

انتخاب کرده و در مدار خود استفاده کنید. از ویرگی بارزاین

نرم افزار وجود اسیلوسکوپ جهت نمایش شکل موج قسمت های مختلف مدار در هنگام شبیه سازی simulation می باشد، به طوری که این امکان نیز فراهم هست تا بر روی مسیر دلخواه کلیک کرده و شکل موج کامل آن را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده و آن را ذخیره کنید.


از دیگر محسن اسیلوسکوپ دراین نرم افزار، نمایش ۴ شکل موج قسمت های مختلف مدار در هنگام شبیه سازی به صورت همزمان است. شکل ۹-۷ صفحه اصلی این نرم افزار و نمایش شکل موج و مدار با استفاده از LED را در نرم افزار نشان می دهد.

## نرم افزار EveryCircuit

از سری نرم افزارهای شبیه سازی الکترونیک برای سیستم عامل اندروید، نرم افزار Every Circuit است. با استفاده از این نرم افزار می توانید در تبلت ها و گوشی های تلفن همراه با سیستم عامل اندروید به راحتی مدارهای مورد نظر خود را طراحی و شبیه سازی کنید. با توجه به محبوبیت سیستم عامل اندروید در بین کاربران ایرانی، وقدرت بالا و امکانات جالب این نرم افزار، شما می توانید به سادگی تمام قطعات مورد نیاز خود را از جمله گیت های منطقی، ترانزیستور، ترانزیستور فت (FET)، انواع دیود، تقویت کننده عملیاتی (op amp)، سلف، خازن، مقاومت، منابع جریان و ولتاژ و منبع متناوب را



صفحه اصلی نرم افزار

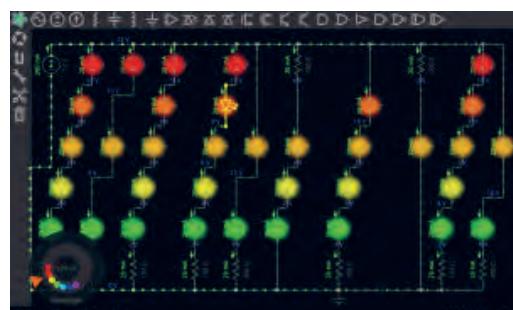


مدار با استفاده از LED‌ها در رنگ‌های مختلف



نمایش شکل موج در نرم افزار

شكل ۹-۷ - نمایش موج و صفحه اصلی نرم افزار Every Circuit

الکترونیکی، استفاده از قطعات SMD یا همان نصب سطحی است. در قطعات SMD کدهایی را برروی قطعات می‌نویسند. برای اینکه بدانیم چه قطعه‌ای چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد یا پایه‌های آن به چه صورت است باید از کد قطعه استفاده کنیم. با استفاده از نرم افزار Decypher به راحتی می‌توانید با وارد کردن کد SMD یا شماره قطعه، مشخصات قطعه مورد نظر مانند، نوع قطعه، کارخانه سازنده و پایه‌های خروجی آن را مشاهده کنید. شکل ۹-۱۰ صفحه اصلی این نرم افزار را نشان می‌دهد.

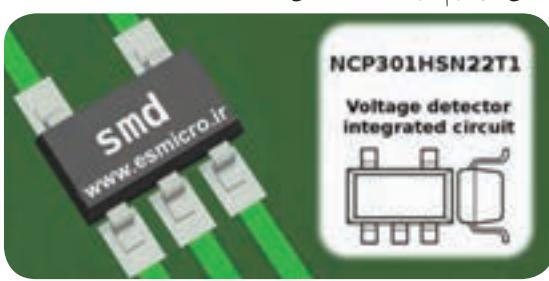

شكل ۹-۱۰ - صفحه اصلی نرم افزار SMD Decypher

برای شروع کار با نرم افزار کافی است قطعه مورد نظر را انتخاب و در صفحه میز کار خود ظاهر کنید. با انتخاب پایه هر قطعه می‌توانید آنها را به یکدیگر وصل نمایید. همچنین مانند سایر نرم افزارها مقادیر قطعه مورد نظر قابل تغییر است. در مجموع این نرم افزار رابط کاربر پسند و ساده‌ای دارد و به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید. بدیهی است، هرچه اندازه نمایشگر دستگاه شما بزرگ‌تر باشد کار کردن با آن نیز آسان‌تر خواهد بود. در پایان کار می‌توانید مدار خود را ذخیره کنید.

### SMD Decypher

نرم افزار SMD Decypher یکی از برنامه‌های اندروید در زمینه الکترونیک برای شناسایی قطعات SMD بر اساس کدهای آن، با قابلیت نمایش پایه‌ها، نوع بسته‌بندی، کارخانه سازنده و جستجوی برگه اطلاعات (Data Sheet) است. همان‌طور که می‌دانید برای کوچک‌تر شدن حجم‌های



ویژگی‌ها و بخش‌های مختلف برنامه اندروید ElectroDroid را استخراج و فهرست کنید.

در شکل ۷-۱۱ محیط کار نرم‌افزار SMD Decypher را مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۱۱-محیط کار نرم‌افزار SMD Decypher

### الگوی پرسش

- ۱ برای نصب یک نرم‌افزار چه نکات مهمی را باید در نظر گرفت؟
- ۲ کدام درایو رایانه جهت محل ذخیره نرم‌افزار مناسب‌تر است؟
- ۳ چه نرم‌افزارهایی به نرم‌افزارهای تحت اندروید معروفند؟
- ۴ ویژگی‌های نرم‌افزار ElectroDroid را نام ببرید.
- ۵ مزیت نرم‌افزار Every Circuit را بنویسید.

### نوار منو (Menu Bar)


مانند همه نرم‌افزارها در نرم‌افزار مولتی‌سیم، نوار منو در قسمت بالای پنجره محیط کار قرار دارد. این نوار امکان تغییر رفتار و شکل برنامه را به کاربر می‌دهد. تمام فرمان‌های اجرایی، توسط کلیدهای میانبر و آیکون‌های نوار ابزارها، دراین منو گنجانده شده است.

## نوار ابزارها (Tool Bars)

- ◆ نوار ابزار استاندارد Standard Toolbar
  - ◆ نوار ابزار قطعات Component Toolbar
  - ◆ نوار ابزار قطعات مجازی Virtual Toolbar
  - ◆ نوار ابزار امکانات گرافیکی Graphic Annotation
  - ◆ نوار ابزار دستگاههای اندازه‌گیری Instrument Toolbar
- در شکل ۷-۱۲ نوارهای ابزار نرم‌افزار مولتی‌سیم را مشاهده می‌کنید.
- نوار ابزار در اکثر پنجره‌های ویندوز قابل دسترسی می‌باشد و دگمه‌های قرار گرفته بر روی آن امکان دستیابی به عملیات متداول و سریع را فراهم می‌کند. این نوار ابزارها می‌توانند به روش کشیدن و رها کردن (Drag and Drop) به چهار گوشه پنجه نرم‌افزار جابجا شوند. نرم‌افزار مولتی‌سیم دارای پنج نوار ابزار در محیط اصلی برای ترسیم نقشه فنی مدار است. نوارهای ابزار در نرم‌افزار مولتی‌سیم به ترتیب زیر هستند.



شکل ۷-۱۲- نوارهای ابزار نرم‌افزار مولتی‌سیم

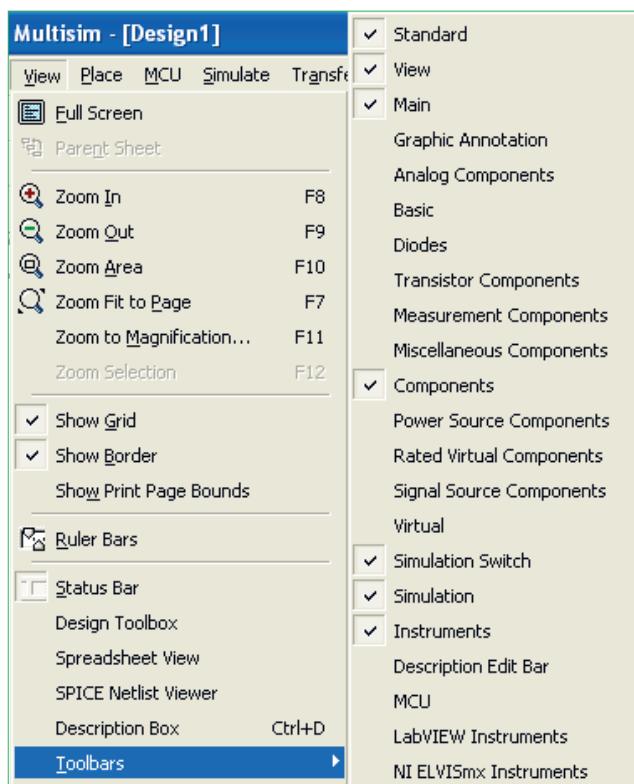


شکل ۷-۱۳- قرار دادن نوار ابزارهای نرم‌افزار در محیط کار

در این نرم‌افزار نوارهای دیگری نیز وجود دارد که بنا بر ضرورت کار و استفاده می‌توانید آنها را فعال نمایید. در صورتی که هر یک از نوار ابزارهای مولتی‌سیم در محیط کار وجود نداشته باشد، مطابق شکل ۷-۱۳ با استفاده از منوی View می‌توانید نوار ابزار مورد نظر را انتخاب نموده و آن را فعال کنید و با ظاهر شدن هر نوار در صفحه به وسیله ماوس آن را به محل دلخواه منتقل نمایید.

در فصل‌های قبل با استفاده از این نرم‌افزار مدارهای متعددی را مورد آزمایش قرار داده‌اید. در این فصل با استفاده از ابزارهای جدید ضمن معرفی ابزارها، چند مدار متنوع و متفاوت را ترسیم و شبیه‌سازی خواهیم کرد.

## ۷-۷- یک نمونه مدار در نرم افزار مولتی سیم مدار شارژ و دشارژ خازن

برای تحلیل یک نمونه مدار شارژ و دشارژ خازن و بررسی منحنی های آن از مدار شکل ۷-۱۴ استفاده می کنیم. در این مدار یک موج مربعی اعمال می کنیم و با استفاده از آنالیز حالت گذرا (Transient) منحنی شارژ و دشارژ خازن را به دست می آوریم.

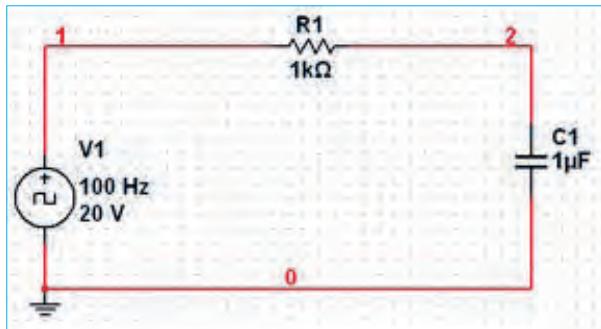

شکل ۷-۱۴- مدار شارژ و دشارژ خازن

مقدار پارامترهای زمان شروع Analysis Parameters و پایان تحلیل را در کادرهای TSTART و TSTOP به ترتیب برابر صفر و ۱٪ ثانیه وارد کنید.

در ادامه روی زبانه OutPut Variables کلیک کنید و در صفحه مربوطه می بایست از قسمت :

شماره گرهی از مدار را که می خواهید شکل موج آن رسم شود، را انتخاب نمایید. با توجه به شماره گرهای مدار، گره شماره ۲ را انتخاب نموده و گزینه Add را کلیک کنید، تا به قسمت مقابل یعنی :

Selected Variables For Analysis


با انجام تنظیمات فوق در پایین پنجره Simulate گزینه را کلیک کنید تا مدار آنالیز شده و پنجره Analysis Graphs ظاهر شود. شکل ۷-۱۵ نمایش منحنی شارژ خازن را شان می دهد.

برای ترسیم مدار منبع پالس مربعی را مطابق شکل ۷-۱۴ از نوار ابزار Signal Source Component مربوط به نوار قطعات مجازی و با انتخاب گزینه :

Place Clock Voltage Source نمایید. خازن و مقاومت را نیز از نوار Basic Component بردارید.


در این مدار چون نیاز به مشاهده و استفاده از شماره گرهای مدار می باشد، بنابراین گزینه تنظیمات (Preferences) را از منوی Option انتخاب کنید تا پنجره آن ظاهر شود. در این پنجره با انتخاب سریرگ Circuit وارد صفحه آن شده و گزینه Show Node Name را تیک بزنید تا کلیک روی OK شماره گرهای مدار نمایش داده شود. در مرحله بعد برای تنظیم گزینه های آنالیز Transient در منوی :

Transient Analysis گزینه Simulate Analysis را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن ظاهر شود. برای تنظیم پارامترهای مدار شارژ و دشارژ خازن، ابتدا با انتخاب زبانه

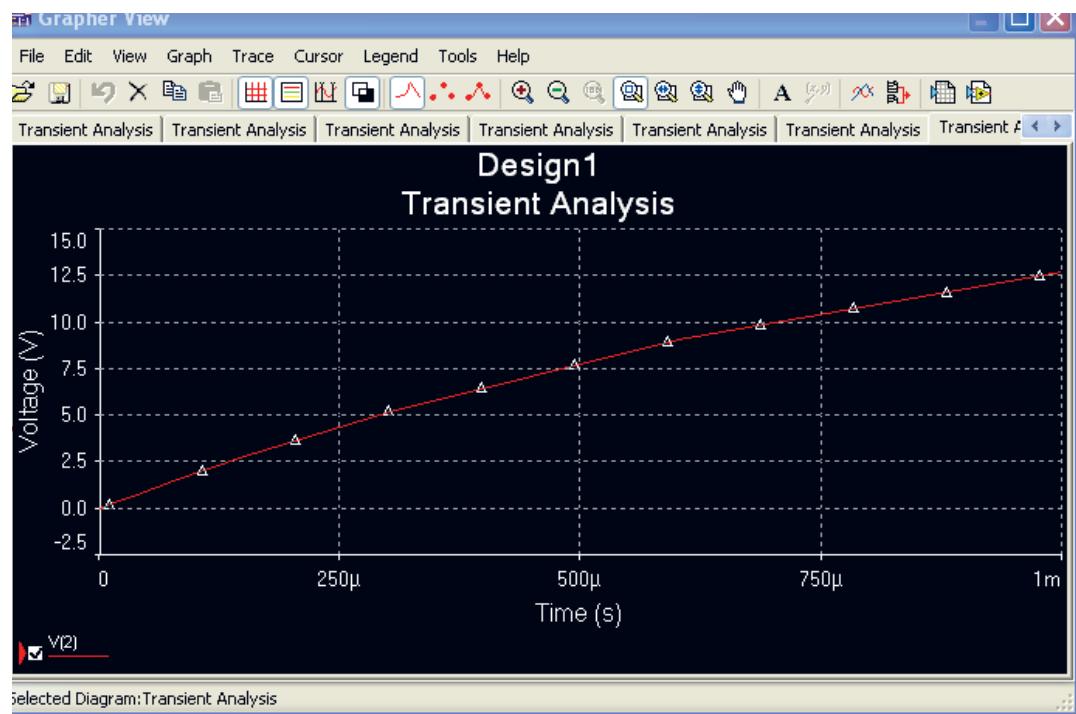

شکل ۷-۱۵- منحنی شارژ خازن

در شکل ۷-۱۶ هم زمان منحنی شارژ و دشارژ خازن را در دستگاه Transient Analysis مشاهده می کنید.

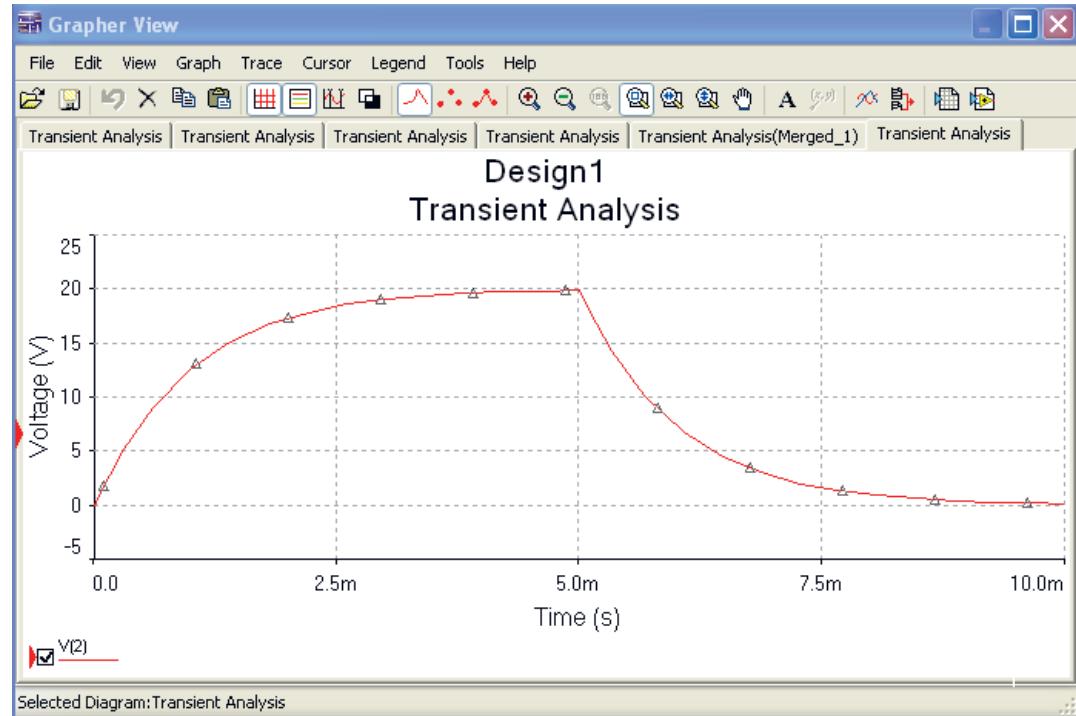

شکل ۷-۱۶- منحنی شارژ و دشارژ خازن

## ۷-۸- آزمون نظری پایانی واحد یادگیری

۱ نرم افزارهای Demo نرم افزارهایی به صورت Tutorial و نرم افزارهای Demo نرم افزارهایی به صورت عرضه می شوند.

۲ کدام نرم افزار برای شبیه سازی IC های قابل برنامه نویسی کاربرد بیشتری دارد؟

الف) Lab View      ب) Proteus      ج) Pspice      د) Protel DXP

۳ شبیه سازی مدارهای الکتریکی توسط نرم افزار چه مزایایی دارد؟ شرح دهد.

۴ نرم افزار Protel DXP نرم افزاری قدرتمند برای طراحی مدار چاپی (PCB) یک لایه و دو لایه است.

درست  نادرست

۵ فایل های نرم افزارهای تحت اندروید با پسوند .apk دو نمونه از این نوع نرم افزار هستند.

۶ معنی فارسی هر یک از لغات زیر را بنویسید.


الف) Menu Bar : Tool Bar

ب) Virtual : Instrument

ث) Component : Analysis

ج) Gate Logic : Simulate

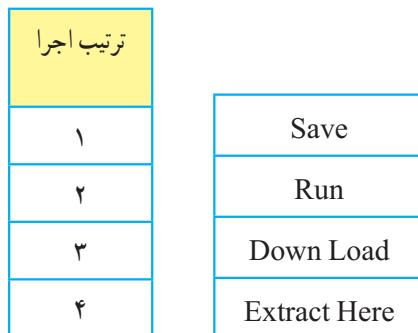
۷ فرایند نصب یک نرم افزار باید به ترتیب اجرا شود. در زیر چند نمونه از فرایند آمده است. ترتیب صحیح موارد را به هم با خط رنگی متصل کنید.



## ۷-۹ آزمون عملی پایانی واحد یادگیری

مدار عملی شکل ۷-۱۷ را با استفاده از نرم افزار مولتی سیم بیندید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ مدار شکل ۷-۱۷ چه کاربردی را نشان می دهد؟
- ۲ در این مدار از چه گیتهای منطقی استفاده شده است؟
- ۳ مدار را راه اندازی کنید و از صحت کار آن مطمئن شوید.
- ۴ با تغییر کلیدهای A و B وضعیت روشن و خاموش شدن هر یک از چراغها را بنویسید.
- ۵ جدولی برای تغییر کلیدها و وضعیت چراغها ترسیم کنید که همه حالات ممکن را در برداشته باشد.

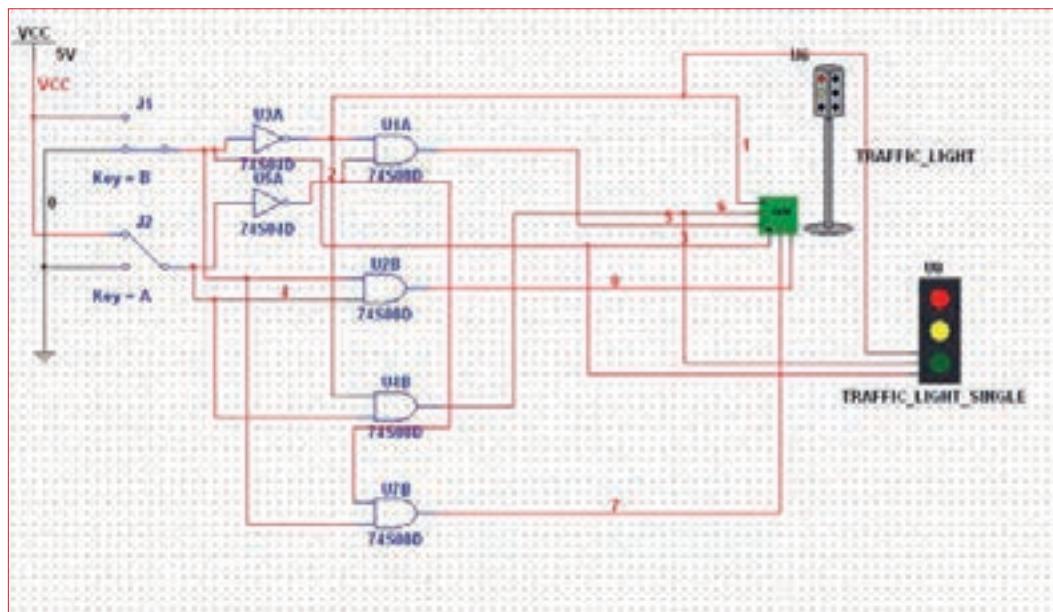

شکل ۷-۱۷ - مدار آزمون عملی

- ۶ یک مدار کاربردی دیگر انتخاب کنید و آن را با نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار توصیه شده دیگر ترسیم کنید.

## ارزشیابی شایستگی نصب نرم افزار الکترونیکی

### شرح کار:

- ۱- جست وجو در اینترنت یا سایر منابع برای دریافت نرم افزار مناسب نوع کار
- ۲- تشخیص قابلیت ها و عملکرد هر نرم افزار
- ۳- مقایسه نرم افزارهای مشابه از نظر قابلیت ها، مزایا، معایب، قیمت و سخت افزار موردنیاز
- ۴- انتخاب نرم افزار مناسب
- ۵- نصب نرم افزار
- ۶- راه اندازی نرم افزار

### استاندارد عملکرد:

اجرای مراحل دقیق نصب کامل نرم افزار

### شاخص ها:

- ۱- انتخاب نرم افزار مناسب از بین نرم افزارهای موجود (۳۰ دقیقه)
- ۲- نصب صحیح نرم افزار انتخاب شده (۱۵ دقیقه)
- ۳- راه اندازی کامل نرم افزار (۱۰ دقیقه)

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

**شرایط:** مکان انجام کار؛ نور کافی جهت کارهای ظرفی - اتفاقی به ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دمای طبیعی (۲۷°C - ۱۸°C) و میز کار استاندارد با ابعاد W۱۸۰\*D۱۸۰\*H۸۰ cm فرد با لباس کار - ذره بین - رایانه متصل به شبکه اینترنت - انواع نرم افزارهای خاص

**ابزار و تجهیزات:** رایانه - انواع نرم افزارهای مناسب - لوازم التحریر

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	معرفی و تشریح کارایی انواع نرم افزارهای الکترونیکی	۱	
۲	انتخاب نرم افزار مناسب، بارگیری و نصب آن	۲	
۳	استفاده از نرم افزار در نقشه کشی	۲	
۴	مقایسه انواع نرم افزار از ابعاد مختلف	۱	
شایستگی های غیرفنی، اینمنی، پهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت ارگونومی (نشستن صحیح پشت رایانه)			
۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار			
۳- شایستگی های تفکر و یادگیری مدام عمر و کسب اطلاعات			
۴- اخلاق حرفه ای			
<b>میانگین نمرات</b>			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

رشته: الکترونیک درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری ۷:

اسامی افرادی که در اعتبارسنجی کتاب «عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی» به طور فعال شرکت داشته‌اند :

محمود اسدالهی - غلامرضا لطفی - حمید یوسف‌زاده - رحیم اسعدی - مریم موسوی - سید محمد کاظم نجفی - سید مسلم کشفی -  
 حمید نصیری اصل - مجتبی دوست فاطمه - سید اکبر زهراei - رضا وحیدی - بهزاد سید معلمی - رسول سیف‌زاده - یاسر پازوکی -  
 ستار دریکوند - مهرداد امین - کریم هداوند - سیاوش امان‌الهی - سعید هادی - مهشید سالک - پروانه میرزاei - عباس بیانگرد -  
 کاظم جامعی - فیض‌الله خرم‌روز - رسول یوسفی - محمدرضا جامعی - مسعود فلاح

## منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درسی رشته الکترونیک - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش، ۱۳۹۳.
- ۲- اصول الکترونیک، گروپ، ترجمه احمد ریاضی، سید محمود صموئی، محمود همتایی، دانشکده شهید شمسی‌پور.
- ۳- فلويد توماس، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی، مترجم مهرداد عابدی، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه امیرکبیر.
- ۴- اندرسن چارلز، دوره جامع برق و الکترونیک، مترجم محمدرضا محمدی‌فر، انتشارات سپهر.
- ۵- اصول مقدماتی الکتریسیته، مؤلف مهندس غلامعلی سرابی.
- ۶- Electronic devices and circuit theory by Robert Boylestad Louis Nashilsky . Transistor Fundamentals by Robert J Brite . Transistor Circuit action by Henry C. Vealch . Electronic Devices Electron flow version Floyd .
- ۷- ۸- ۹-
- ۱۰- مبانی برق، کد ۳۵۸/۱۸، مؤلفان : فریدون قیطرانی، عین‌اله احمدی، حسین مظفری، محمود همتایی، مسعود تجلی‌بور، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۱۱- مبانی الکتریسیته، کد ۶۰۴/۷، مؤلف شهرام خدادادی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۱۲- الکترونیک عمومی ۱، مؤلفان : ابوالقاسم جاریانی، فتح‌الله نظریان، محمود همتایی، سید محمود صموئی، شهرام نصیری سوادکوهی، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۳- الکترونیک پایه، کد ۶۰۹/۱۷، مؤلفان : فتح‌الله نظریان - سید محمود صموئی - شهرام نصیری سوادکوهی - فرشته‌داودی لعل‌آبادی، سهیلا ذوالفقاری، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۴- الکترونیک عمومی ۲، کد ۴۹۰/۵، مؤلفان : سید محمود صموئی، شهرام نصیری سوادکوهی، یدالله رضازاده، غلامحسین نصری، فتح‌الله نظریان، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۵- سایت‌های اینترنتی - برگه‌های اطلاعات Data sheet و دستینه Hand book .

هر آموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آمان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه  
برثانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پایام نگار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وب کاه: [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

دفتر تایف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش