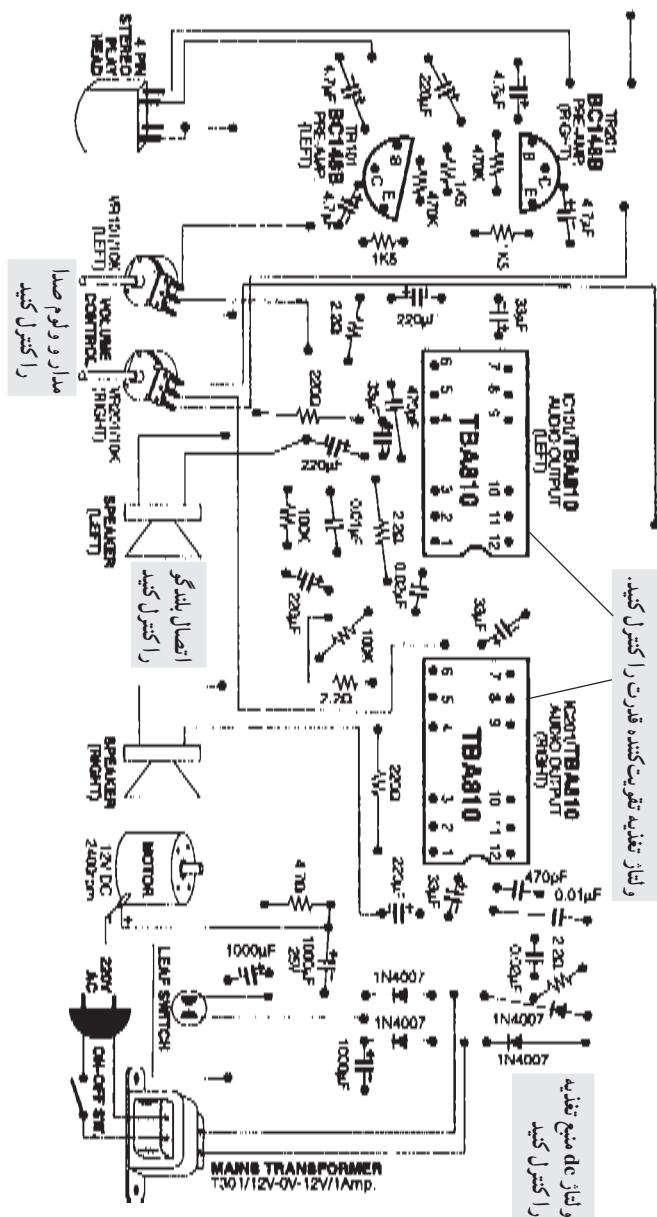


قسمت چهارم: صدا قطع و وصل می شود.




شکل ۵-۵۵— نقشه‌ی قطعات یک دستگاه پخش

- هنگامی که صدای باندها را به وسیله‌ی ولوم صدا کم یا زیاد می‌کنیم، صدای خشن خش از بلندگو شنیده می‌شود.
- ممکن است ولوم صدا کثیف باشد، آن را با اسپری مخصوص تمیز کنید.
- ممکن است ولوم خراب باشد، آن را پس از آزمایش تعویض کنید.
- ممکن است خط شناسی (منفی) ولوم قطع شده باشد، آن را بررسی و ترمیم کنید.
- ممکن است سیم‌های رابط ولوم اتصال صحیح نداشته باشند، آنها را بررسی و در صورت نیاز ترمیم کنید.
- ممکن است بلندگو خراب باشد یا سیم‌های رابط آن قطع شده باشد. آنها را بررسی و اصلاح کنید.
- ممکن است خطوط تغذیه و کوپل‌لر تقویت کننده‌ی قدرت مشکل داشته باشد، آنها را مورد بررسی قراردهید و در صورت نیاز اصلاح کنید.

در شکل ۵-۵۵ احتمال معیوب بودن قطعات و مدارها را بر روی نقشه‌ی یک دستگاه پخش صوت مشاهده می‌کنید.

قسمت پنجم: عدم ضبط و پخش

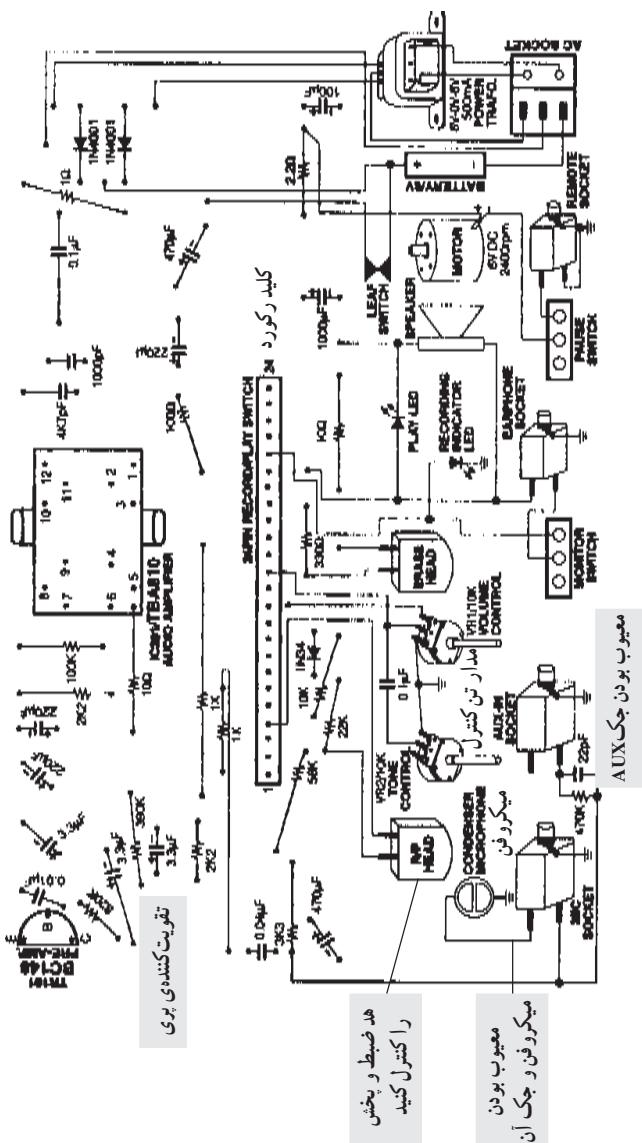

شکل ۵-۵۶- نقشه‌ی یک ضبط - پخش مونو

- اگر در یک دستگاه ترکیبی «رادیو - ضبط» عمل پخش یا ضبط سیگنال به خوبی انجام نمی‌شود، در گام اول باید کلید انتخاب رادیو - ضبط را مورد بررسی قرار دهید و در صورتی که خراب یا کیف است آن را تعویض یا تمیز کنید.

- اگر دستگاه، فقط سیگنال صوتی را ضبط نمی‌کند، ممکن است عیوب زیر علت مشکل باشد :


- کلید رکورد عمل نکند.
- سیم‌های هد قطع باشد.
- هد کیف باشد.
- میکروفون، تقویت کننده‌ی میکروفون و پری‌آمپلی فایر هد معیوب باشد.

برای رفع عیوب، موارد بالا را مورد بررسی قرار دهید.


- اگر دستگاه تواند سیگنال ضبط شده را پخش کند، ممکن است یکی از موارد زیر علت بروز عیوب باشد :

- کثیف، یا معیوب بودن هد
- معیوب بودن تقویت کننده اولیه‌ی هد
- معیوب بودن مدار تن کنترل و ولوم صدا


هر یک از موارد بالا را می‌توانید مورد بررسی قرار دهید. در شکل ۵-۵۶ نقشه‌ی یک «ضبط - پخش» مونو نشان داده شده است. در این نقشه قطعاتی را که احتمال دارد معیوب شوند ملاحظه می‌کنید.

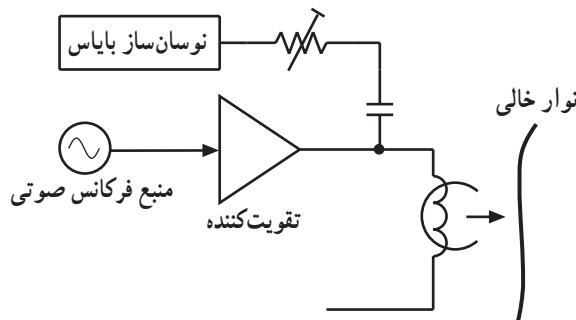


شکل ۵-۵۷— سیگنال اعمالی روی نوار ضبط نمی شود.

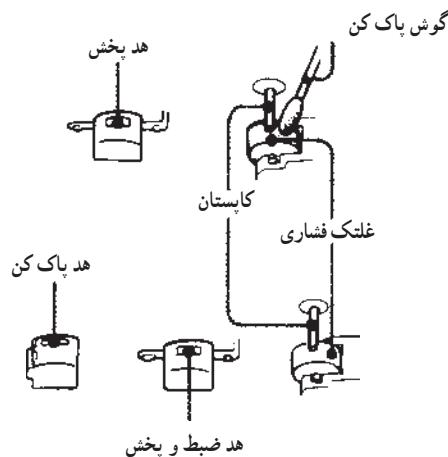

شکل ۵-۵۸— هد ضبط - پخش و پاک کننده نوار

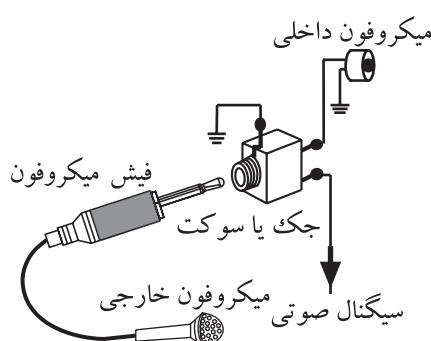

شکل ۵-۵۹— جک میکروفون، تقویت کننده میکروفون

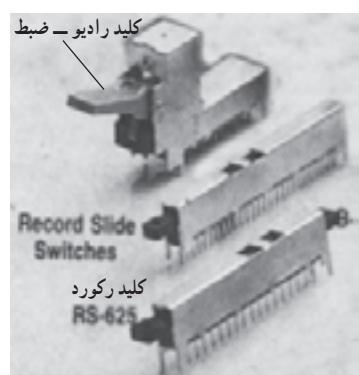

شکل ۶-۵— کلید رکورد

قسمت ششم: دامنهٔ سیگنال ضبط شده کم است
شکل ۵-۵۷).

- هد «ضبط - پخش» و پاک کنندهٔ نوار کثیف، آن‌ها را با الکل و پنبه تمیز کنید (شکل ۵-۵۸).
- توسط اسیلوسکوپ سیگنال بایاس هد ضبط را بررسی کنید تا از وجود سیگنال بایاس مطمئن شوید.

- میکروفون، جک میکروفون، تقویت کنندهٔ میکروفون و تقویت کنندهٔ اولیه به طور مطلوب کار نمی‌کنند (شکل ۵-۵۹). این قسمت‌ها را بررسی کنید.

- کلید رکورد (شکل ۶-۵) ممکن است کثیف شده باشد آن را با اسپری کن tact شور شست و شو دهید.

آزمون پایانی (۵)

- ۱- ابزارهای مخصوص برای تعمیر دستگاههای صوتی را نام ببرید.
- ۲- نحوه استفاده از نوار کاست پاک کننده را شرح دهید.
- ۳- چگونگی دمگنتایز کردن هد را شرح دهید.
- ۴- تنظیم هد با دو پیچ چگونه انجام می‌شود؟ شرح دهید.
- ۵- دلیل اندازه‌گیری و تنظیم‌های لازم در یک ضبط صوت چیست؟ شرح دهید.
- ۶- تنظیم زاویه‌ی جانبی هد چگونه صورت می‌گیرد؟
 - الف - با کمک چشم
 - ب - با استفاده از اهم متر
 - ج - توسط یک پیچ
 - د - هیچکدام
- ۷- اگر فاصله‌ی بین سطح نوار و شکاف هد از حد معین خود بیشتر باشد در پاسخ فرکانسی چه تأثیری می‌گذارد؟
 - الف - تولید صدای جیرجیر
 - ج - حذف شدن سیگنال‌های فرکانس بالا
 - د - همه‌ی موارد فوق
- ۸- معايب کلی سیستم ضبط صوت را نام ببرید.

فصل ششم

توانایی عیب‌یابی و تعمیر دستگاه کنترل از راه دور سیستم‌های مدرن صوتی

هدف کلی

عیب‌یابی و تعمیر انواع دستگاه‌های ضبط صوت مدرن

هدف‌های رفتاری: انتظار دارد پس از آموزش این فصل فراگیر بتواند:

- ۱- کاربرد دستگاه کنترل از راه دور را توضیح دهد.
- ۲- ساختمان فرستنده و گیرنده‌ی دستگاه کنترل از راه دور را تشریح کند.
- ۳- بلوک دیاگرام مدار داخلی یک نمونه آی‌سی دستگاه کنترل از راه دور را توضیح دهد.
- ۴- مدار تقویت‌کننده‌ی خروجی (راه انداز) دیود مادون قرمز را شرح دهد.
- ۵- نحوه‌ی عملکرد مدار تقویت‌کننده‌ی خروجی (راه انداز) دیود مادون قرمز را شرح دهد.
- ۶- بلوک دیاگرام گیرنده‌ی دستگاه کنترل از راه دور را شرح دهد.
- ۷- نحوه‌ی عملکرد گیرنده‌ی دستگاه کنترل از راه دور را شرح دهد.
- ۸- نحوه‌ی عیب‌یابی و تعمیر دستگاه کنترل از راه دور از طریق فلوچارت را شرح دهد.
- ۹- کاربرد آی‌سی‌های حافظه در سیستم‌های صوتی را بیان کند.
- ۱۰- مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال را تشریح کند.
- ۱۱- مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ را تشریح کند.
- ۱۲- طبقات بلوک دیاگرام مدار داخلی یک نمونه آی‌سی حافظه‌ی ضبط – پخش دیجیتال را نام برد و نحوه‌ی ضبط – پخش سیگنال صوتی را توضیح دهد.

- ۱۳- کاربرد صفحه‌ی نمایشی (LCD) کریستال مایع را بیان کند.
- ۱۴- ساختمان صفحه‌ی نمایشی کریستال مایع را تجزیه و تحلیل کند.
- ۱۵- نحوه‌ی نمایش حروف یا اعداد را روی صفحه‌ی نمایشی کریستال مایع تشریح کند.
- ۱۶- اساس کار صفحه‌ی نمایشی LDT را توضیح دهد.
- ۱۷- نحوه‌ی کار عناصر تشکیل دهنده‌ی صفحه‌ی نمایشی LDT را تشریح کند.
- ۱۸- کاربرد اکولایزر را تشریح کند.
- ۱۹- عمل مدار اکولایزر را بارسم شکل شرح دهد.
- ۲۰- منظور از اکو و تأخیردهنده‌ی صوتی را بیان کند.
- ۲۱- نحوه‌ی کار مدار VAS را شرح دهد.
- ۲۲- عمل مدار سکوت (Mute) را بیان کند.
- ۲۳- یک دستگاه ضبط صوت مدرن را تعمیر کند.



پیشآزمون (۶)

- ۱- دستگاه کنترل از راه دور در کدام سیستم به کار می‌رود؟
الف - تلویزیون ب - سیستم‌های صوتی - تصویری
ج - اسباب بازی کودکان د - هر سه مورد
- ۲- از کدام اشعه برای کنترل از راه دور دستگاه‌های صوتی استفاده می‌شود؟
۳- در روش نوری از کدام المان در فرستنده کنترل از راه دور استفاده می‌شود؟
الف - دیود معمولی ب - فتو دیود ج - فتوتراتیستور د - دیود مادون قرمز
- ۴- شبکه‌ی ماتریس یک صفحه کلید دستگاه کنترل از راه دور دارای ۸ سطر و ۵ ستون است. این کنترل دارای چند کلید است؟
الف ۱۳ ب ۴۰ ج ۵ د ۸
- ۵- از حافظه‌های کاربردی در سیستم صوتی برای چه منظوری استفاده می‌شود؟
الف - ذخیره کننده اطلاعات عملکرد سیستم صوتی
ب - به عنوان پیغام‌گیر در دستگاه تلفن
ج - صدای زنگ ساعت
د - هر سه مورد
- ۶- اطلاعات در حافظه‌ها به چه صورت ذخیره می‌شود؟
الف - سیگنال دیجیتالی و آنالوگ ب - سیگنال آنالوگ
ج - بیت‌های باینری ° و ۱ د - هیچکدام
- ۷- برای ذخیره‌ی اطلاعات و بازیابی اطلاعات در آی‌سی حافظه از کدام مدارها استفاده می‌شود؟
الف - تقویت کننده ب - تقویت کننده - مبدل دیجیتال به آنالوگ
ج - مبدل آنالوگ به دیجیتال د - مبدل آنالوگ به دیجیتال و مبدل دیجیتال به آنالوگ
- ۸- از کدام مدار برای اصلاح و بازسازی کیفیت اصوات موسیقی در سیستم‌های صوتی استفاده می‌شود؟
الف - مدار Mute ب - مدار اکو ج - تقویت کننده صوتی د - اکولایزر
- ۹- سیستم VAS در کدام دستگاه کاربرد دارد؟
الف - تلویزیون ب - ضبط صوت
ج - تلفن د - ضبط صوت، عروسک‌های بازی کودکان
- ۱۰- کاربرد کریستال مایع چیست؟ شرح دهید.

۱-۶- آشنایی با دستگاه کنترل از راه دور
 امروزه سیستم‌های کنترل از راه دور در زندگی روزمره و فعالیت‌های صنعتی به خوبی شناخته شده است و کاربرد فراوان دارد.



شکل ۱-۶- یک دستگاه فرستنده کنترل از راه دور

این سیستم‌ها براساس مخابرات کار می‌کنند و غالباً دارای پیچیدگی زیادی نیستند. سیستم کنترل از راه دور، برای ارسال و دریافت فرمان به منظور کنترل دستگاه‌هایی از قبیل تلویزیون، سیستم صوتی، اسیباب بازی، و دستگاه‌های صنعتی و ... به کار می‌رود.

در دستگاه‌های کنترل از راه دور یک فرستنده و یک گیرنده قرار دارد. در شکل ۶-۱ شکل ظاهری دستگاه فرستنده کنترل از راه دور را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲-۶- نمونه‌هایی از دستگاه‌های صوتی و تصویری که با دستگاه کنترل از راه دور کنترل می‌شوند.



شکل ۳-۶- سیستم صوتی با کنترل از راه دور

استفاده از دستگاه کنترل از راه دور در وسائل خانگی کار را برای کاربر آسان می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک دستگاه صوتی یا تلویزیون مجهرز به سیستم کنترل از راه دور باشد، هر فردی می‌تواند به راحتی بدون آن که به دستگاه نزدیک شود آن را به کار بیندازد و حالت‌های مختلف عملکرد آن را کنترل کند. به عنوان مثال، مطابق شکل ۲-۶ شما می‌توانید نور و یا صدای یک برنامه‌ی تلویزیونی را از فاصله‌ی مشخصی کم یا زیاد کنید و یا در دستگاه ضبط صوت به طور دلخواه آهنگ یا موسیقی موردنظر ضبط شده‌ی خود را بر روی نوار با دیسک صوتی بشنوید. حتی می‌توانید بدون نزدیک شدن به دستگاه کلیدهای جلو بر سریع (FF)^۱ و برگشت سریع (REW)^۲ ضبط صوت را تغییر دهید.

در شکل ۳-۶ یک سیستم صوتی با کنترل از راه دور نشان داده شده است.

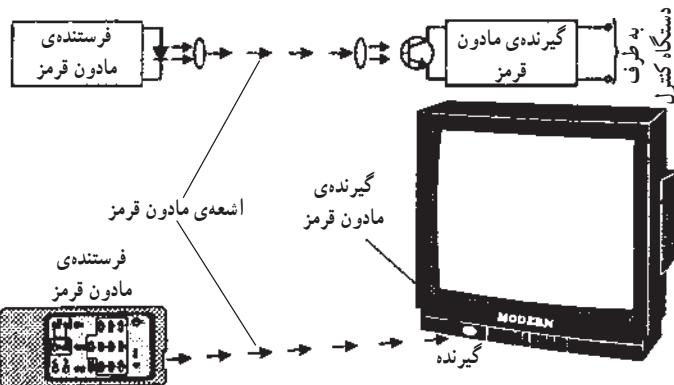


شکل ۴-۶ فرستنده و گیرنده مادون قرمز

۲-۶ ساختمان و طرز کار دستگاه کنترل از راه دور

۱-۲-۶ اشعه مادون قرمز^۱: در دستگاه‌های کنترل از راه دور در سیستم‌های صوتی و تصویری، ارتباط بین فرستنده و گیرنده از طریق امواج نوری انجام می‌شود (شکل ۴-۶). این امواج باید غیر قابل رویت باشد، بدین سبب از اشعه مادون قرمز، که نامرئی است، استفاده می‌کنند. طول موج اشعه مادون قرمز مطابق جدول ۱-۶ در محدوده کمتر از 7×10^{-7} متر است.

جدول ۱-۶ اشعه مادون قرمز در محدوده نورهای نامرئی است.


نور نامرئی	نور مرئی							نور نامرئی
مادون قرمز	قرمز	نارنجی	زرد	سبز	آبی	بنفس	بنفس	ماوراء بنفس
کاهش طول موج								

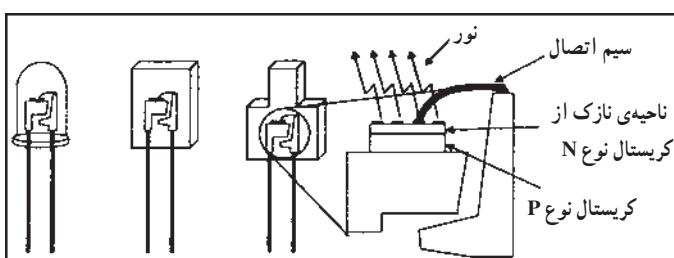

شکل ۵-۶ ساختمان فیزیکی دیود LED

۲-۶-۶ دیود نورانی یا LED: دستگاه فرستنده کنترل از راه دور، سیگنال‌های فرمان خود را از طریق یک دیود نورانی (LED)^۲ مادون قرمز ارسال می‌کند. در شکل ۴-۵ نمای ظاهری و ساختمان فیزیکی چند نمونه دیود نورانی نمایش داده شده است. LED‌ها طوری ساخته می‌شوند که می‌توانند انواع اشعه، از جمله اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفس را تولید کنند.


برای روشن کردن دیود نورانی نیاز به ولتاژ مستقیم در حدود ۲ تا ۳ ولت است. برای آن که شدت نور LED در حد قابل قبول باشد باید جریان در حدود 10^{-6} تا 25×10^{-6} میلی آمپر از آن عبور کند. در شکل ۶-۶ مدار بایاس ساده‌ای دیود نورانی را مشاهده می‌کنید. یادآور می‌شود در سال‌های اخیر LED‌هایی با جریان و ولتاژ کمتر نیز ساخته شده است.

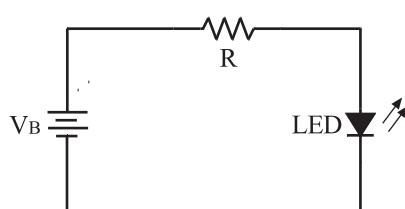


شکل ۶-۶ مدار بایاس دیود

۱ - اشعه مادون قرمز

۲ - Light Emitting Diode

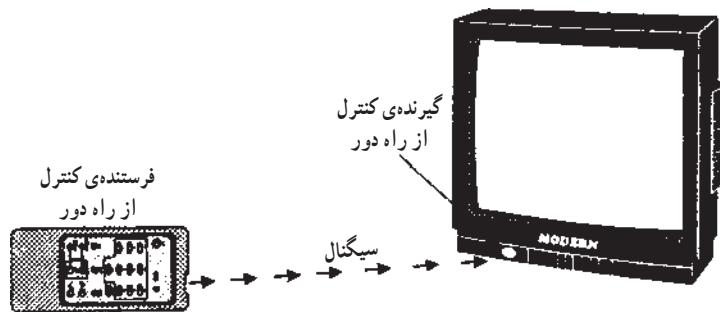

شکل ۶-۷ - انتشار اشعه مادون قرمز از دستگاه کنترل از راه دور

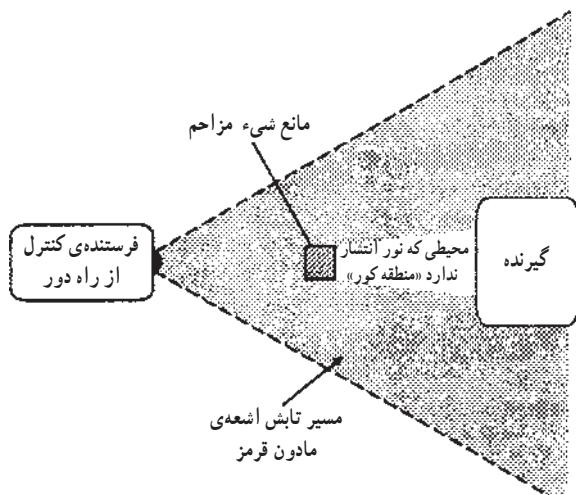

شکل ۶-۸ - قرار دادن عدسی‌های در انتهای LED

محدوده‌ی خط دید فرستنده و گیرنده‌ی مادون قرمز:

اشعه‌ی مادون قرمز منتشر شده از گیرنده باید در جهت دید مستقیم فرستنده باشد. در صورتی که مانعی در مسیر اشعه قرار گیرد، سیگنال نوری نمی‌تواند مانع را دور بزند یا از آن عبور کند. در این حالت اشعه‌ی مادون قرمز به حسگر گیرنده نمی‌رسد و دستگاه صوتی یا تصویری را تحریک نمی‌کند. شکل ۶-۷ انتشار اشعه‌ی مادون قرمز از یک دستگاه کنترل از راه دور را نشان می‌دهد که بدون مانع سیگنال‌های خود را به گیرنده می‌رساند. اما در شکل ۶-۸ یک مانع در مسیر تابش اشعه‌ی مادون قرمز وجود دارد. در این حالت اشعه تحت هیچ زاویه‌ای به گیرنده نمی‌رسد مگر این که مانع از سر راه برداشته شود تا فرستنده بتواند گیرنده را ببیند. منطقه‌ای را که اشعه نمی‌تواند عبور کند منطقه‌ی کور می‌نامند.


همان‌طور که در شکل ۶-۸ مشاهده می‌شود با قراردادن عدسی‌های مخصوص در انتهای LED مسیر تابش اشعه به صورت مخروطی درمی‌آید.

۶-۲-۳ - صفحه کلید دستگاه کنترل از راه دور:

صفحه کلید دستگاه کنترل از راه دور شبیه صفحه کلید تلفن است و یک شبکه‌ی ماتریسی دارد. شبکه‌ی ماتریس از یک جدول با $m \times n$ سطر و n ستون که اصطلاحاً به آن ماتریس $m \times n$ تعداد کلیدهای گویند، تشکیل می‌شود. حاصل ضرب $m \times n$ عدد کلیدهای صفحه کلید را تعیین می‌کند. شبکه‌ی ماتریس یک دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور که در شکل ۶-۹ آمده است، ۵ سطر و ۶ ستون دارد. بنابراین تعداد کلیدهای این ماتریس برابر با 30 کلید می‌شود. برای ساختن سیگنال‌های فرمان به منظور انجام یک عمل مشخص (تنظیم نور یا صدا) یک سیستم صوتی و تصویری مجهز به کنترل از راه دور از کدهای صفر و یک (۰ و ۱) دیجیتالی استفاده می‌شود. با فشردن هر کلید، یک سطر از خطوط (H,G,E,C,A) به یک ستون از خطوط (LMNOPQ) اتصال می‌باید، در نتیجه ولتاژ ستون‌ها تغییر وضعیت می‌دهند.

آی سی کنترل از راه دور				ستون					
سطر				L	M	N	O	P	Q
H	G	E	C	A					
1	2	3	4	5	6				
7	8	9	10	11	12				
13	14	15	16	17	18				
19	20	21	22	23	24				
25	26	27	28	29	30				

شکل ۶-۹ - ماتریس صفحه کلید

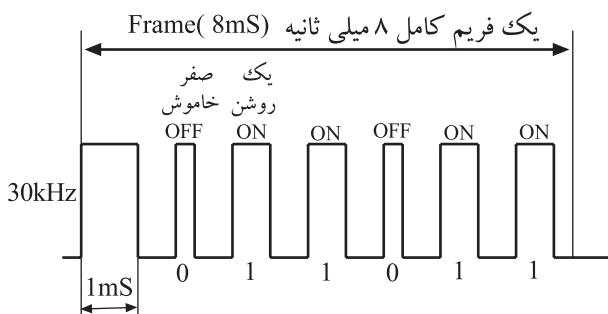


شکل ۱۰-۶- نمونه‌ای از سیگنال فرمان کنترل از راه دور

جدول ۲-۶- کد باینری عملیات کنترل از راه دور

شماره فرمان روی صفحه کلید	کد ارسالی						عملکرد مدولهای ۱۶ برنامه
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیام ارسال
۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	حالت آماده به کار
۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	سکوت
۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	برنامه ۱
۴	۱	۰	۱	۰	۰	۰	برنامه ۲
۵	۰	۱	۱	۰	۰	۰	برنامه ۳
۶	۱	۱	۱	۰	۰	۰	برنامه ۴
۷	۱	۰	۰	۰	۱	۰	کنتراست زیاد
۸	۱	۱	۰	۰	۰	۱	کنتراست کم
۹	۰	۰	۱	۰	۰	۱	برنامه ۵
۱۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	برنامه ۶
۱۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	برنامه ۷
۱۲	۱	۱	۱	۰	۰	۱	برنامه ۸
۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱	مرتب کردن حافظه به صورت صعودی
۱۴	۱	۱	۰	۰	۰	۱	مرتب کردن حافظه به صورت نزولی
۱۵	۰	۰	۱	۰	۰	۱	برنامه ۹
۱۶	۱	۰	۱	۰	۰	۱	برنامه ۱۰
۱۷	۰	۱	۱	۰	۰	۱	برنامه ۱۱
۱۸	۱	۱	۱	۰	۱	۱	برنامه ۱۲
۱۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱	نرمال کردن
۲۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	روشن کردن - حالت آماده به کار (Toggle)
۲۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱	برنامه ۱۳
۲۲	۱	۰	۱	۰	۱	۱	برنامه ۱۴
۲۳	۰	۱	۱	۰	۱	۱	برنامه ۱۵
۲۴	۱	۱	۱	۰	۱	۱	برنامه ۱۶
۲۵	۱	۰	۰	۱	۱	۱	ولوم زیاد
۲۶	۱	۱	۰	۱	۱	۱	ولوم کم
۲۷	۰	۰	۱	۱	۱	۱	شدت روشنایی زیاد
۲۸	۰	۱	۱	۱	۱	۱	شدت روشنایی کم
۲۹	۱	۰	۱	۱	۱	۱	غلظت رنگ زیاد می شود
۳۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	غلظت رنگ کم می شود

برای مثال اگر نیاز به افزایش ولوم صدا باشد از کد باینری 100111 استفاده می شود. یا برای مشاهده برنامه تلویزیونی کanal ۱۵ باید سیگنال شکل ۱۰-۶- کد 011011 را ارسال کند. کد هر یک از کلیدها را در جدول ۲-۶ مشاهده می کنید.

توجه: برای دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون، همان طور که در شکل ۱۰-۶ مشاهده می شود، پهنهای پالس برای حالت صفر کمتر از پهنهای پالس برای حالت ۱ است.

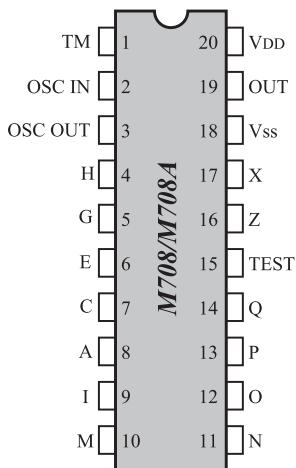

شکل ۱۱-۶- شکل ظاهری و پایه‌های آی‌سی کنترل از راه دور


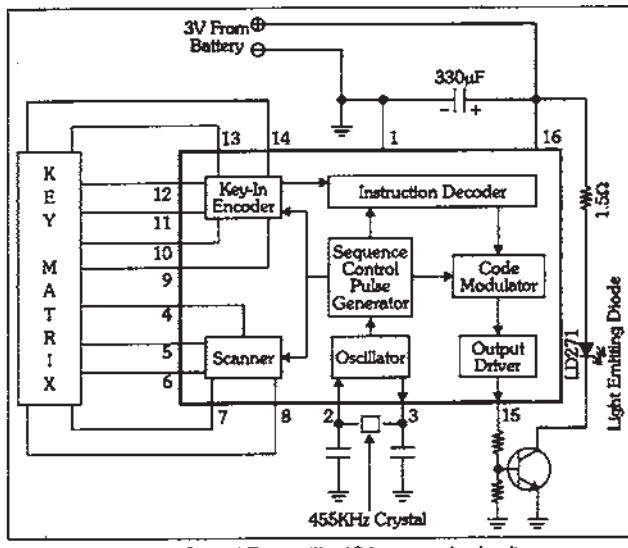


Figure 25: Remote Control Transmitter IC in a sample circuit.

شکل ۱۲-۶- بلوک دیاگرام داخل آی‌سی

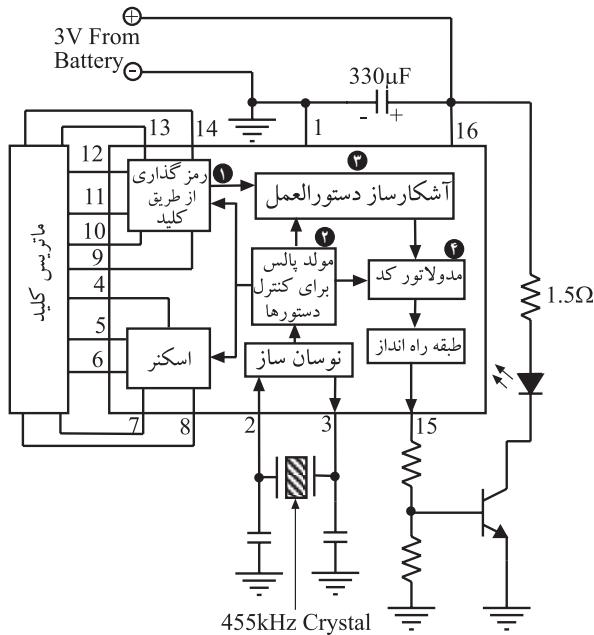


شکل ۱۳-۶- ترجمه بلوک دیاگرام داخلی آی‌سی

۴-۶- آی‌سی فرستنده‌ی کنترل از راه دور: برای ارسال کدها و فرمان‌های عملیاتی دستگاه صوتی یا تصویری توسط دستگاه کنترل از راه دور، از مدولاسیون امواج استفاده می‌شود. نوع مدولاسیون دیجیتالی است و عمل مدولاسیون در داخل آی‌سی صورت می‌گیرد.

برای انجام مدولاسیون، یک نوسان‌ساز مربعی (۰ و ۱) به عنوان سینکال حامل، مورد نیاز است. این نوسان‌ساز باید بتواند کدهای صفر و یک بازتابی فرمان‌ها را از دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور ارسال کند. شماره‌ی آی‌سی این دستگاه کنترل از راه دور M708A یا M708 است. در شکل ۱۱ پایه‌های این آی‌سی نشان داده شده است.

در داخل آی‌سی قبل از انجام مدولاسیون، پیام یا کدهای فرمان توسط طبقات رمزگذار (بلوک ۱)، کد دستورهای اجرایی (بلوک ۲) و اولویت دهنده‌ی دستورهای اجرایی (بلوک ۳)، به مدولاتور وارد می‌شود. بلوک دیاگرام داخلی آی‌سی کنترل را در شکل ۱۲-۶ ملاحظه می‌کنید. ترجمه‌ی این بلوک دیاگرام در شکل ۱۳-۶ آمده است.

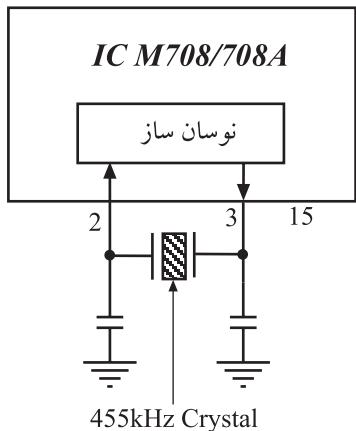


شکل ۱۴-۶ نوسان ساز مربعی با کریستال کوارتز

۲-۵ تشریع بلوک دیاگرام
بلوک نوسان ساز: نوسان ساز آسی دستگاه کنترل از راه دور از نوع کریستالی است (شکل ۱۴-۶). همان طور که می دانید وجود کریستال کوارتز پایداری و دقت فرکانس حامل را تضمین می کند. فرکانس نوسان کریستال کوارتز ۴۵۵kHz است که بین پایه های ۲ و ۳ آسی قرار می گیرد.




چنان چه کریستال کوارتز از پایه های ۲ یا ۳ آسی کنترل فرستنده قطع شود، دستگاه کنترل به هیچ عنوان کار نمی کند.

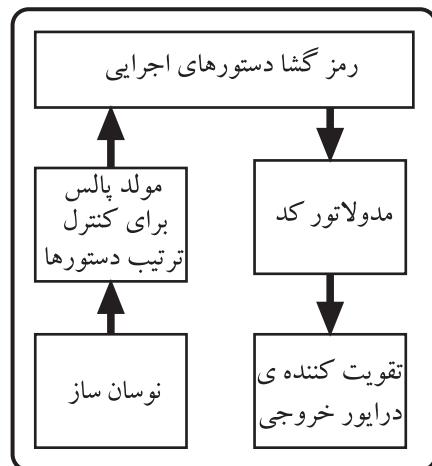


شکل ۱۵-۶ پالس های کنترل برای مرتب کردن دستورهای ارسالی به طرف گیرنده

بلوک مولد پالس برای کنترل ترتیب دستورها:
مرتب کردن و جداسازی فرمان های مختلف ارسالی از طرف فرستنده توسط بلوک مولد پالس برای کنترل ترتیب دستورها استفاده می شود (شکل ۱۵-۶).

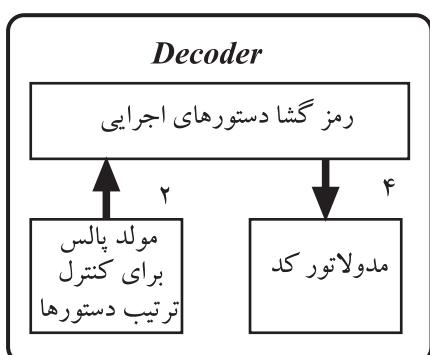


شکل ۱۶-۶ ورودی و خروجی بلوک رمزگشا و دستورهای اجرایی


بلوک رمزگشا دستورهای اجرایی: رمز یا کد انجام عملیات از طریق فشاردادن یکی از کلیدها تولید می شود. این رمز به وسیله ای طبقه ای رمزیاب یا کدیاب دستورهای اجرایی، مورد شناسایی قرار می گیرد. ورودی طبقه ای رمزگشا، دستورهای اجرایی سیگنال رمز شده طبقه ای رمزگذار و پالس های کنترل ترتیب دستورها است. خروجی این طبقه فرمان نهایی است که به طبقه ای مدولاتور وارد می شود.

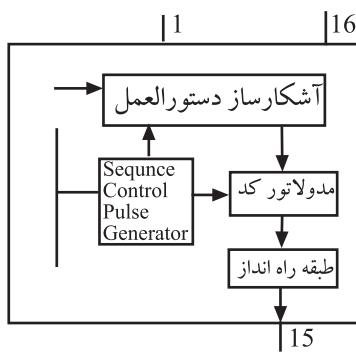

شکل ۶-۱۷- مدولاتور و طبقه‌ی راه انداز

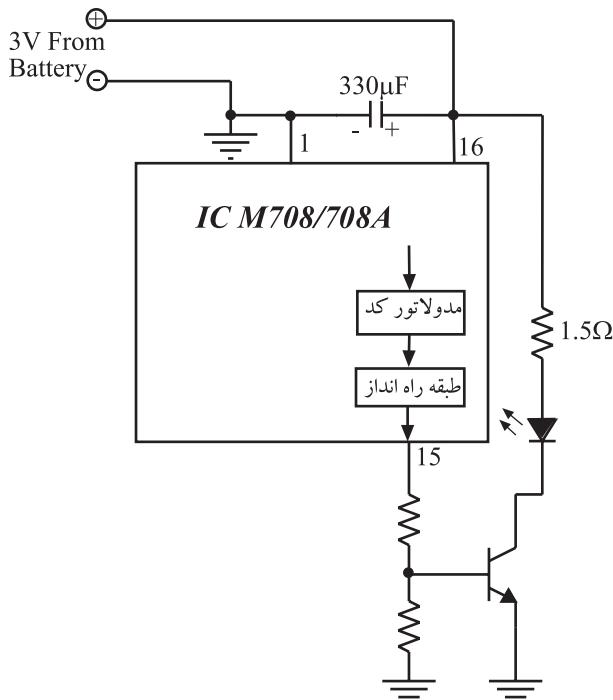

شکل ۶-۱۸- مدار تقویت‌کننده دستگاه فرستنده کنترل از راه دور

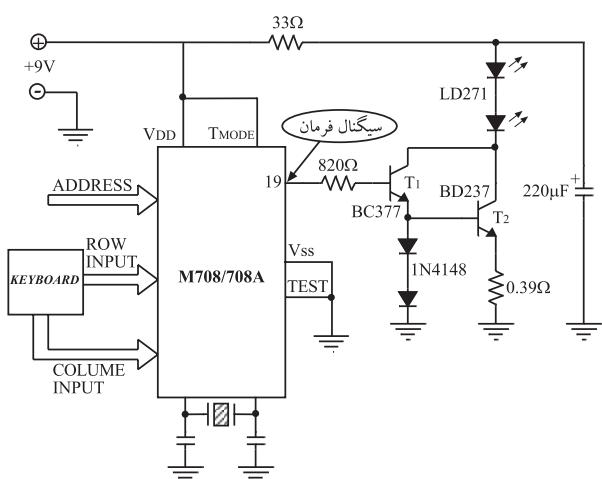

شکل ۶-۱۹- مدار تقویت‌کننده کنترل از راه دور با جریان‌دهی بیشتر

بلوک مدولاتور گذ: سیگنال فرمان در طبقه‌ی مدولاتور گذ مودوله می‌شود و برای تقویت جریان به طبقه‌ی راه انداز می‌رسد (شکل ۶-۱۷).

بلوک تقویت‌کننده خروجی: سیگنال مدوله شده خروجی آسی برای ارسال به سمت گیرنده باید تقویت شود. زیرا این سیگنال باید بتواند جریان لازم را برای روشن کردن دیود نورانی مادون قرمز گیرنده ایجاد کند.

برای این منظور سیگنال خروجی از پایه‌ی ۱۵ آسی، یک مدار تقویت‌کننده ترانزیستوری را که در ناحیه‌ی قطع و اشباع کار می‌کند به راه می‌اندازد (شکل ۶-۱۸). پالس‌های ورودی به بیس‌ترانزیستور آن را به صورت یک کلید قطع و وصل الکترونیکی در می‌آورد بدین ترتیب جریان کلکتور به صورت پالس است و دیود مادون قرمز را روشن و خاموش می‌کند.

۳-۶- مدار فرستنده کنترل از راه دور با جریان بیشتر (مدار عملی)

در نوع دیگر دستگاه کنترل از راه دور که در آن آسی M708 استفاده شده است، برای تقویت بیشتر سیگنال، تقویت‌کننده زوج دار لینگتون با منبع تغذیه (باتری) ۹ ولتی به کار می‌رود (شکل ۶-۱۹). در این مدار سیگنال مدوله شده خروجی از پایه شماره ۱۹ آسی خارج می‌شود و توسط یک مقاومت 1.5Ω به بیس‌ترانزیستور T_1 می‌رسد. ولتاژ پایه امیتر T_1 و بیس T_2 از طریق دو دیود به اندازه $1/4$ ولت تأمین شده است. ترانزیستور T_1 از نوع قدرت کم و ترانزیستور T_2 از نوع قدرت بالا است. دیودهای مادون قرمز با شماره‌ی LD271 هستند که روی کلکتور ترانزیستور قرار دارد. مقاومت ۳۳ اهمی سری شده با دیودها، کنترل جریان دیودها را برعهده دارد. مقاومت ۲۲۰ اهمی مقاومت بایاس امیتر T_2 است و خازن 0.39Ω میکروفارادی خازن صافی منبع تغذیه است.