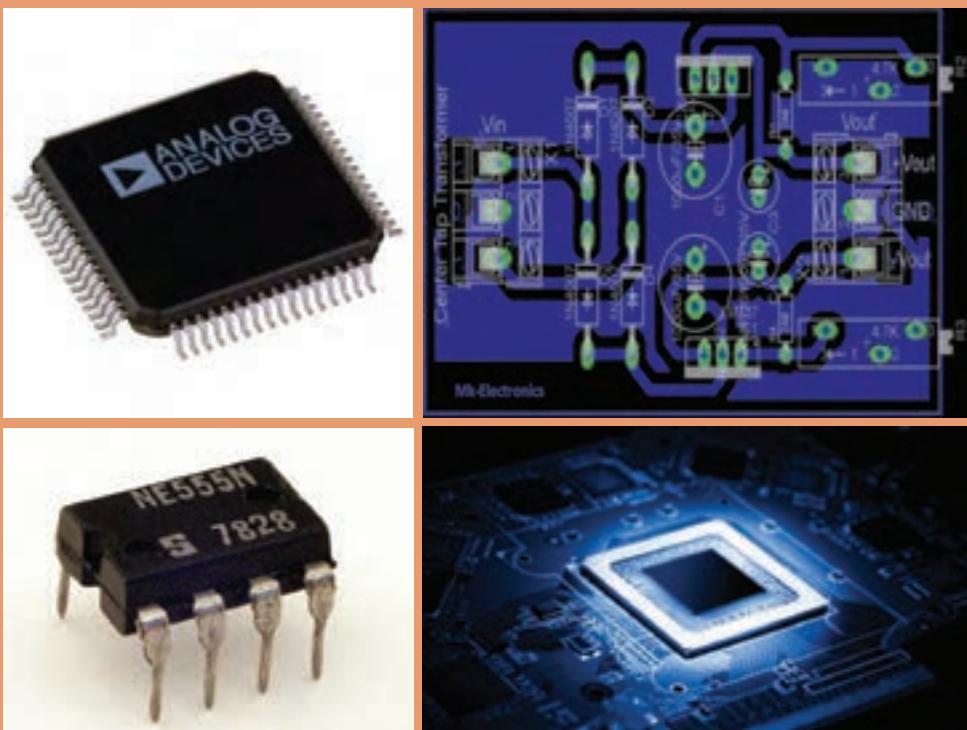




## پودمان ۲

### طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته



امروزه در اکثر مدارهای الکترونیکی از آی‌سی‌ها استفاده می‌شود. قبل از اختراع این قطعات پرکاربرد و مفید، تمام مدارهای الکترونیکی از ترکیب قطعات گوناگون و مجزا از هم تشکیل شده بودند. استفاده از قطعات مجزا سبب افزایش حجم مدار و پیچیدگی‌های بسیار زیاد در ساخت و فرآیند عیب‌یابی می‌شود. در مدارهای جدید که مبتنی بر کاربرد آی‌سی‌های کم حجم هستند، پیچیدگی مدارها به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و عیب‌یابی آنها را ساده کرده است. برخی آی‌سی‌های پرکاربرد مصرف عمومی دارند. از این‌رو برای یک تعمیرکار ماهر شناخت مشخصات فنی و چگونگی کار با این آی‌سی‌ها امری ضروری بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

## واحد یادگیری ۲

### شایستگی طراحی پروژه کاربردی با آی‌سی آنالوگ

آیا تا به حال فکر کرده‌اید:

چه تفاوت‌هایی بین سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال وجود دارد؟

سیگنال‌های الکتریکی صوت و تصویر انسان از نوع آنالوگ است یا دیجیتال؟

آی‌سی‌ها از نظر کلی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

آی‌سی‌های تقویت‌کننده صوت (مانند آی‌سی TDA2003) از نوع آنالوگ است یا دیجیتال؟

آی‌سی مورد استفاده در منابع تغذیه مانند آی‌سی ۷۸۰۵ در رده کدام نوع آی‌سی‌ها قرار دارد؟

آیا در یک بسته‌بندی می‌تواند ترکیبی از آی‌سی‌های آنالوگ و دیجیتال وجود داشته باشد؟

سیگنال آنالوگ به سیگنالی گفته می‌شود که در آن تغییرات به صورت پیوسته و مداوم است. سیگنال الکتریکی حاصل از صوت انسان یک نوع سیگنال آنالوگ است. گروه دیگری از سیگنال‌ها به صورت پله‌ای و مرحله‌ای تغییر می‌کنند. در این نوع سیگنال‌ها، دامنه ولتاژ بین دو مقدار حداقل و حداکثر و به صورت گستته تغییر می‌کند. سیستم‌هایی که با این نوع سیگنال‌ها کار می‌کنند سیستم‌های دیجیتالی نام دارند. آی‌سی‌ها نیز به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم‌بندی می‌شوند. ممکن است در یک تراشه هر دو نوع آی‌سی آنالوگ و دیجیتال وجود داشته باشد. در یک آی‌سی دیجیتال در ابعاد چند میلی‌متر مربع هزاران تا میلیون‌ها دروازه منطقی خاص جای می‌گیرد. اندازه کوچک این مدارها سبب بالا رفتن سرعت عملیات، کم شدن توان مصرفی و کاهش هزینه تولید می‌شود. آی‌سی‌های آنالوگ مانند تایمیرها، تقویت‌کننده‌های عملیاتی و تقویت‌کننده‌های صوتی، با داشتن ساختاری یک‌پارچه (modular) و طراحی حر斐‌ای، سبب کاهش حجم مدارهای آنالوگ، تلفات کم و عیب‌یابی آسان مدارها می‌شوند. در این واحد یادگیری چند نمونه آی‌سی آنالوگ و کاربرد آنها شرح داده می‌شود. پس از اتمام آموزش فرآگیرنده باید بتواند عملکرد مدار ترکیبی با چند آی‌سی آنالوگ را تشریح کند. همچنین باید قادر باشد مدار چاپی انواع مدارهای کاربردی با آی‌سی آنالوگ را با نرم‌افزار پیشرفته طراحی کند. در تمام مراحل انجام کار، باید فرآگیرنده نکات ایمنی، بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کار گروهی، به کارگیری فناوری‌های نوین، توجه به محیط‌زیست، رعایت نظم و ترتیب و سایر مهارت‌های غیرفنی را رعایت کند و در خلال کار به‌اجرا در آورد.

#### استاندارد عملکرد


طراحی مدار چاپی پروژه کاربردی با آی‌سی آنالوگ به وسیله نرم‌افزار با رعایت استاندارد و قوانین مربوطه

## ۱-۲- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز


ابزار عمومی برق یا الکترونیک- لوازم التحریر - منبع تغذیه - مولتی متر - رایانه - نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی مشخصات فی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

## ۲-۲- معرفی چند نمونه از آی‌سی‌های آنالوگ

در اکثر سیستم‌های الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال توان الکتریکی مورد نیاز، به وسیله منابع تغذیه تنظیم شده (ثبت شده)، تأمین می‌شود. در منابع تغذیه DC، ابتدا ولتاژ AC برق شهر را یکسو و سپس صاف می‌کنند. ولتاژ خروجی صاف ممکن است دارای ضربان (Ripple) باشد. در شکل ۱-۲-۱ Ripple شکل موج یکسو شده را مشاهده می‌کنید. از طرف دیگر دامنه ولتاژ سینوسی برق شهر نیز کاملاً ثابت نبوده و با نوساناتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد، باعث تغییر ولتاژ خروجی صافی می‌شود. اکثر سیستم‌های الکترونیکی تحمل

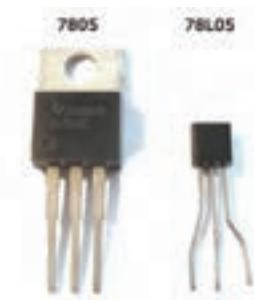

شکل ۲-۲- دو نوع بسته‌بندی TO۹۲ و TO۲۲۰

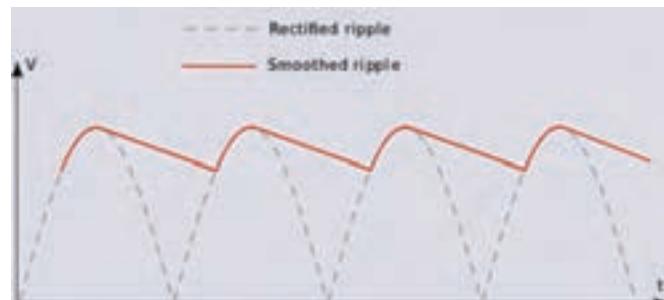

شکل ۱-۲- Ripple (Ripple)

تغییرات ولتاژ بیش از ۱ درصد را ندارند. برای حذف تغییرات ولتاژ، از مدارهای تنظیم کننده ولتاژ (Voltage Regulator) استفاده می‌شود. رگولاتور ولتاژ وسیله‌ای است که ولتاژ را ثابت می‌کند. آی‌سی‌های رگولاتور در انواع بسته‌بندی هاساخته می‌شوند. این آی‌سی‌ها به دلیل قیمت مناسب، سادگی عملکرد، حفاظت در برابر اتصال کوتاه، ضریب ثابت ولتاژ مناسب و اطمینان در عملکرد به فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین دارای حجم کم هستند و در دو گروه با ولتاژ خروجی مثبت و منفی ساخته می‌شوند. این آی‌سی‌ها به صورت رگولاتورهای با ولتاژ غیر قابل تغییر (ولتاژ ثابت) و آی‌سی‌های رگولاتور با ولتاژ خروجی متغیر (قابل تنظیم) تولید می‌شوند. شکل ۲-۲-۱ یک نمونه آی‌سی رگولاتور با شماره فنی ۷۸۰۵ را در دو نوع بسته‌بندی نشان می‌دهد. با دو نوع از این آی‌سی‌ها که خروجی مثبت و منفی دارند و با شماره‌های فنی ۷۸XX و ۷۹XX تولید می‌شوند، در پایه دهم آشنا شده‌اید.

با مراجعه به برگه اطلاعات (data sheet) با همکاری گروه خود در مورد حداکثر ولتاژ ورودی، حداکثر جریان خروجی و درصد خطای ولتاژ خروجی آی‌سی‌های سری ۷۸XX و ۷۹XX بحث کرده و نتیجه را جمع‌بندی کنید.

کار گروهی



یکی از مشهورترین آی‌سی‌های آنالوگ، آی‌سی رگولاتور ولتاژ متغیر با شماره LM338 است. این آی‌سی قادر است ولتاژ مثبت در محدوده  $+1/2$  تا  $+32$  ولت با حداکثر جریان ۵ آمپر را در خروجی خود تولید کند. این آی‌سی‌ها سه پایه هستند و در بسته‌بندی TO220 با بدنه پلاستیکی و آی‌سی با بدنه فلزی در بسته‌بندی TO3 به بازار عرضه می‌شوند. در شکل‌های ۲-۳ و ۲-۴ این دو مدل آی‌سی را مشاهده می‌کنید. در بسته‌بندی TO3، بدنه آی‌سی پایه خروجی است که از طریق پیچ و مهره به مدار و گرمایی متصل می‌شود. بسته‌بندی نوع TO220 هم به گرمایی نیاز دارد.



شکل ۲-۳- آی‌سی رگولاتور TO220 با بسته‌بندی سرامیکی

به دلیل تلفات حرارتی زیاد ایجاد شده، این آی‌سی‌ها حتماً باید بر روی هیت سینک (گرمایی) آلومینیومی نصب شوند تا تبادل حرارتی لازم با محیط بهطور کامل صورت گیرد.

فیلم آموزشی چگونگی نصب آی‌سی‌های رگولاتور بر روی هیت سینک آلومینیومی را ببینید.

با جستجو در اینترنت، انواع هیت سینک و چگونگی نصب صحیح آن را بباید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

با استفاده از منابع قابل دسترس مانند کتاب‌ها و اینترنت، درباره موارد زیر تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

❑ مقاومت حرارتی چه مفهومی دارد و چه نقشی را در انتقال حرارت به گرمایی ایفا می‌کند؟ نتیجه این تحقیق را به صورت کنفرانس ارائه دهید.

❑ درباره انواع خمیر سیلیکون و چگونگی تاثیرگذاری آن بر بهبود انتقال حرارت مقاله‌ای ارائه کنید.

❑ چند نمونه خمیر سیلیکون در بازار وجود دارد؟ تصویر آنها را در فلش مموری خود ذخیره کنید و در کارگاه برای سایر دوستان خود نمایش دهید.

❑ چند نمونه هیت سینک در بازار وجود دارد و هر کدام در چه مدارهایی استفاده می‌شوند؟

❑ درباره آی‌سی رگولاتورهای نصب سطحی و انواع بسته‌بندی‌های آن تحقیق کرده و تصاویر آنها را ذخیره کنید و به کارگاه ارائه دهید.

کار گروهی



فیلم



جست و جو



پژوهش



فعالیت

با جستجو در اینترنت، ترکیب خمیر سیلیکون را بیابید و یک نمونه از آن را بسازید و نتیجه را در کارگاه به سایر دوستان خود آموزش دهید.



### ۳-۲-۱- استخراج اطلاعات مهم از برگه اطلاعات (datasheet - دیتا شیت)

یکی از توانایی هایی که هر فرد مرتبط با حرفه الکترونیک باید داشته باشد، استخراج اطلاعات قطعات الکترونیکی از روی برگه اطلاعات (دیتا شیت) است. تقریباً همه شرکت های تولید کننده قطعات الکترونیکی در جهان، برگه اطلاعات فنی محصول خود را منتشر می کنند. در برگه های اطلاعات، مشخصات فنی قطعه الکترونیکی مانند مشخصات الکتریکی، دمای کارکرد، ترتیب پایه ها، شکل ظاهری و مدارهای کاربردی پیشنهادی ارائه می شود. در شکل ۲-۵ یک نمونه برگه اطلاعات نشان داده شده است.

## LM138/LM338 5-Amp Adjustable Regulators

### General Description

The LM138 series of adjustable 3-terminal positive voltage regulators is capable of supplying in excess of 5A over a 1.2V to 32V output range. They are exceptionally easy to use and require only 2 resistors to set the output voltage. Careful circuit design has resulted in outstanding load and line regulation—compatible to many commercial power supplies. The LM138 family is supplied in a standard 3-lead transistor package.

A unique feature of the LM138 family is rms dependent current limiting. The current limit circuitry allows peak currents of up to 12A to be drawn from the regulator for short periods of time. This allows the LM138 to be used with heavy transient loads and spindle start-up under full-line conditions. Under sustained loading conditions, the current limit decreases to a safe value protecting the regulator. Also included on the chip are thermal overload protection and safe area protection for the power transistor. Overload protection remains functional even if the adjustment pin is accidentally disconnected.

Normally, no capacitors are needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors in which case an input bypass is needed. An output capacitor can be added to improve transient response, while bypassing the adjustment pin will increase the regulator's ripple rejection.

Besides replacing fixed regulators or discrete designs, the LM138 is useful in a wide variety of other applications. Since the regulator is "floating" and sees only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input to output differential is not exceeded, i.e., do not short-circuit output to ground. The part numbers in the LM138 series which have a K suffix are packaged in a standard TO-3 package, while those with a T suffix are packaged in a TO-220 plastic package. The LM138 is rated for  $-55^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq +150^{\circ}\text{C}$ , and the LM338 is rated for  $0^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq +125^{\circ}\text{C}$ .

### Features

- Guaranteed 7A peak output current
- Guaranteed 5A output current
- Adjustable output down to 1.2V
- Guaranteed thermal regulation
- Current limit constant with temperature
- P+ Product Enhancement tested
- Output is short-circuit protected

### Applications

- Adjustable power supplies
- Consumer power regulators
- Battery chargers

شکل ۲-۵- صفحه اول دیتا شیت

### شرح عمومی :General Description

همان طور که در شکل ۲-۵ مشاهده می کنید، در این قسمت نام قطعه الکترونیکی و توصیف عمومی آن بیان شده است. در این قسمت اطلاعاتی از قبیل تعداد پایه ها، ولتاژ خروجی، جریان خروجی، عملکرد کلی و محدوده دمای کار قطعه مورد نظر بیان شده است.

فیلم



فیلم چگونگی و روش ترجمه برگه‌های اطلاعات (Data sheet) را ببینید. سعی کنید با تلفظ صحیح کلمات انگلیسی آشنا شوید.

محتوای شکل ۲-۵ را به صورت گروهی و با روش بارش فکری ترجمه کنید و کلیه لغات آن را بیاموزید.

ترجمه کنید

پس از ترجمه قسمت شرح عمومی (General description) آی‌سی LM138/LM338، اطلاعات مهم و کاربردی آن را یادداشت کنید.

- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■

### Features

در این قسمت مشخصات مهم قطعه به صورت خلاصه آورده شده است.

پس از ترجمه مشخصات (Features) آی‌سی LM138/LM338، اطلاعات مهم آن را یادداشت کنید.

- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■

### Applications

در این قسمت کاربردهای تخصصی قطعه الکترونیکی مورد نظر بیان شده است.

پس از ترجمه کاربرد (Application) آی‌سی LM138/LM338، اطلاعات مهم آن را یادداشت کنید.

- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■

فعالیت عملی



یک نمونه آی‌سی را در اختیار بگیرید و با مراجعه به رسانه‌های مختلف، برگه اطلاعات آن را بیابید و قسمت مربوط به Applications و General Description و Features آن را ترجمه کنید.

### نقشه اتصال پایه‌ها

یکی از قسمت‌هایی که در دیتاشیت اهمیت ویژه‌ای دارد، نقشه اتصال پایه‌ها (Connection Diagram) یا

## پومن دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

قطعه است. این بخش یک نمای کلی از نام پایه ها، ترتیب پایه ها و عملکرد هر پایه را نشان می دهد. به عبارت دیگر در این قسمت شکل ظاهری قطعه (پکیج - بسته بندی) نشان داده می شود. در بسته بندی آی سی، جای پایه ها را به طور دقیق مشخص می کنند. در شکل ۲-۶ دو نوع بسته بندی TO<sup>۳</sup> و TO<sup>۲۲۰</sup> که مربوط به آی سی رگولاتور LM338 است را مشاهده می کنید. با توجه به برگه اطلاعات آی سی نوع TO<sup>۲۲۰</sup> دارای پایه هایی به شرح زیر است.


☒ پایه تنظیم (ADJ): پایه یک این نوع آی سی ADJ نام دارد که مخفف کلمه Adjustment (تنظیم) است. هنگام اتصال به مدار این پایه را به یک مقاومت متغیر و یک مقاومت ثابت متصل می کنیم تا بتوانیم ولتاژ خروجی آی سی را روی مقدار دلخواه تنظیم کنیم.

☒ خروجی ( $V_{OUT}$ ): پایه دوم  $V_{out}$  نام دارد. ولتاژ خروجی آی سی رگولاتور از این پایه گرفته می شود.


☒ ورودی ( $V_{IN}$ ): پایه سوم  $V_{IN}$  نام دارد که ولتاژ ورودی آی سی به آن متصل می شود.

### Connection Diagrams (See Physical Dimension section for further information)

#### Connection Diagrams

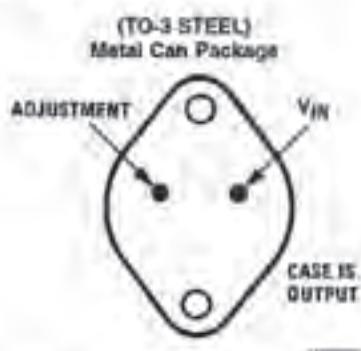

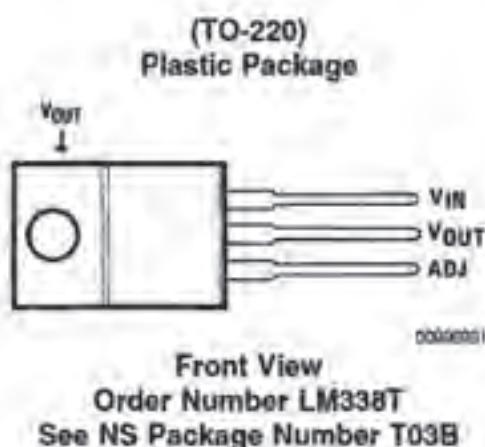Bottom View  
Order Number LM138K STEEL or LM338K STEEL  
See NS Package Number K02A



Front View  
Order Number LM338T  
See NS Package Number T03B

شکل ۲-۶- ترتیب پایه های بسته بندی TO<sup>۳</sup> و TO<sup>۲۲۰</sup>

یکی از نکات مهم در هنگام قرار دادن آی سی ها در مدار، دانستن شماره و ترتیب پایه های آن است. زیرا در صورت اشتباه قرار دادن پایه ها در مدار، آی سی آسیب می بیند.

نکته



فعالیت عملی



☒ برگه اطلاعات یک نمونه آی سی دیگر را بیابید و اتصال پایه های آن را مشخص کنید. نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

☒ یک نمونه آی سی از طرف مریبان کارگاه در اختیار شما قرار می گیرد، مشخصات فنی این آی سی را با استفاده از برگه اطلاعات آن استخراج کنید و به کارگاه ارائه دهید.

## سایر اطلاعات مهم آی سی

**□ تلفات توان – Power Dissipation** میزان توانی است که IC هنگام کار به صورت حرارت تلف می‌کند.

**□ درجه حرارت قابل تحمل پایه‌ها Lead Temperature Metal Package**

درجه حرارت قابل تحمل برای آی‌سی‌ها، حداقل حرارت قابل تحمل پایه‌ها در هنگام لحیم‌کاری است. این نوع آی‌سی با بسته‌بندی فلزی می‌تواند ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد را به مدت ۱۰ ثانیه و با بسته‌بندی پلاستیکی ۲۶ درجه سانتی‌گراد را به مدت ۴ ثانیه تحمل کند و آسیب نماید.

**□ ولتاژ تفاضلی ورودی و خروجی Input/Output Voltage Differential**: حداقل تفاضل بین ولتاژ

ورودی و خروجی آی‌سی بین ۴۰+ و ۰- ولت و  $\frac{1}{3}$ - ولت قرار دارد.

**□ درجه حرارت نگهداری در انبار Storage Temperature**

درجة حرارت مجاز برای نگهداری در انبار برابر  $+150^{\circ}\text{C}$  تا  $-65^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد است.

**□ درجه حرارت کار Operating Temperature Range**

دمای کار این آی‌سی در محدوده  $T_{\text{J}} \leq +125^{\circ}\text{C} \leq -125^{\circ}\text{C}$  قرار دارد.

### مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)

یکی دیگر از قسمت‌های مهم برگه اطلاعات، مشخصات الکتریکی قطعه است. در این قسمت اطلاعاتی مانند ولتاژ مینا، درصد رگولاسیون، جریان پایه تنظیم‌کننده، حداقل جریان مصرف‌کننده و مقاومت حرارتی آی‌سی درج می‌شود.

جدول ۲-۱ را بررسی کرده و در مورد هر یک از بندهای آن خلاصه‌ای در حد یک سطر بنویسید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

کارگروهی



جدول ۲-۱-مشخصات الکتریکی

Symbol	Parameter	Conditions	LM138			Units
			Min	Type	Max	
$V_{\text{IN}}$	Input/Output Voltage	$3V \leq (V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}}) \leq 30V$ , 10 mA $\leq I_{\text{OUT}} \leq 5A$ , $P \leq 50W$	3.19	3.33	3.29	V
$V_{\text{LINE}}$	Line Regulation	$3V \leq (V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}}) \leq 30V$ (Note 3)	(1.005	0.01	1.01	mV
$V_{\text{LOAD}}$	Load Regulation	10 mA $\leq I_{\text{OUT}} \leq 5A$ (Note 3)	0.02	0.04	0.06	mV
	Thermal Regulation	20 ms Pulse	0.002	0.01	0.005	mV/W
$I_{\text{ADJ}}$	Adjustment Pin Current		45	100	150	µA
$\Delta I_{\text{ADJ}}$	Adjustment Pin Current Change	$10 \text{ mA} \leq I_{\text{OUT}} \leq 5A$ , $3V \leq (V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}}) \leq 30V$	0.2	5	10	µA
$\Delta V_{\text{OUT}}$	Temperature Stability	$T_{\text{Jmax}} < T_J < T_{\text{Jmin}}$	1			%
$I_{\text{LOAD(Min)}}$	Minimum Load Current	$V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} = 30V$	3.6	5	mA	
$I_{\text{OL}}$	Current Limit	$V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} \leq 10V$ DC: 0.5 ms Peak, $V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} = 30V$	5	8		A
$V_{\text{IN}}$	RMS Output Noise, % of $V_{\text{OUT}}$	$10 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ kHz}$	0.003			%
$\frac{\Delta V_{\text{OUT}}}{\Delta V_{\text{IN}}}$	Ripple Rejection Ratio	$V_{\text{OUT}} = 10V$ , $f = 120 \text{ Hz}$ , $C_{\text{LOAD}} = 0 \mu F$ $V_{\text{OUT}} = 10V$ , $f = 120 \text{ Hz}$ , $C_{\text{LOAD}} \leq 10 \mu F$	60	75	100	dB
	Long-Term Stability	$T_J = 125^{\circ}\text{C}$ , 1000 Hrs	0.3	1	1	%
$R_{\text{JC}}$	Thermal Resistance, Junction to Case	K Package			1	mW
$R_{\text{JA}}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient (No Heat Sink)	K Package		25		mW

## الگوی پرسش

با توجه به جدول ۲-۱ به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ - ولتاژ مبنای آی سی در حالت کار طبیعی (متعارف- Typ) چند ولت است؟.....
- ۲ - ماکریم جریان عبوری از پایه تنظیم (Adjustment) آی سی چند میکرو آمپر است؟.....
- ۳ - مقاومت حرارتی محل پیوند بدنه چند درجه سانتی گراد بر وات است؟.....
- ۴ - با توجه به جدول ۱-۲ مفاهیم Ripple Rejection و Termal Resistance و Line Regulation را بنویسید.


## ۴-۲- برخی کاربردهای متداول آی سی (Typical Application)

معمولًاً در صفحاتی از برگه اطلاعات نقشه فنی نمونه هایی از مدارهای کاربردی ترسیم می شود. در شکل های

۲-۷ تا ۲-۹ سه نمونه مدار کاربردی با آی سی LM338

را ملاحظه می کنید. در ادامه به تشریح چگونگی عملکرد این مدارها با زبان ساده می پردازیم.

Adjustable Regulator with Improved Ripple Rejection

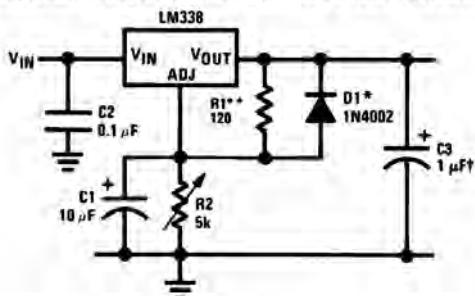

شکل ۲-۷- مدار ثابت کننده ولتاژ با حذف کننده ریپل ولتاژ

### رگولاتور ولتاژ قابل تنظیم

در شکل ۲-۷ یک مدار ثابت کننده ولتاژ با حذف ضربان را مشاهده می کنید.

در این مدار خازن ها نقش صافی حذف کننده ریپل را دارند. مقاومت های R۱ و R۲ مقدار ولتاژ خروجی را کنترل می کنند.

دیود D۱ نقش حفاظتی در برابر تخلیه خازن C۱ را بر عهده دارد. ولتاژ خروجی مدار از رابطه زیر قابل محاسبه است.  $I_{ADJ}$  جریان عبوری از پایه تنظیم آی سی است.  $1/25$  ولت، ولتاژ ثابت دو سر مقاومت R۱ است.

$$V_{OUT} = 1/25V \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{ADJ}R_2$$

**فعالیت در ساعات غیر درسی:** با توجه به آموخته های خود و مراجعه به اسناد معتبر، روش به دست آوردن رابطه  $V_{OUT}$  را بیابید.

### مدار کنترل کننده نور لامپ ۱۲ ولتی

در شکل ۲-۸ فتوترانزیستور به جای مقاومت متغیر در مدار قرار گرفته است و نقش مقاومت متغیر کنترل شونده با نور را بازی می کند. در حقیقت آی سی رگولاتور در این مدار نقش کنترل کننده توان لامپ (دیمر) را بر عهده دارد. در صورت موجود نبودن فتوترانزیستور، می توانید از یک مقاومت تابع نور (LDR) استفاده کنید. در خروجی مدار یک لامپ ۱۲ ولتی قرار گرفته است.

**فکر کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:**

☒ هنگامی که هوا تاریک است مقدار مقاومت کلکتور امیتر ترانزیستور در وضعیت خیلی کم ☒ خیلی زیاد ☐

قرار دارد؟ دلیل آن را شرح دهید.

☒ با توجه به رابطه ولتاژ خروجی در شرایط هوای تاریک ولتاژ خروجی در بیشترین □ کمترین □ مقدار خود قرار دارد.

☒ نور لامپ در شرایط هوای تاریک در بیشترین □ کمترین □ مقدار خود قرار دارد.

☒ در شرایطی که هوا روشن است مقاومت کلکتور امیتر ترانزیستور در بیشترین □ یا کمترین □ مقدار خود قرار دارد.

☒ ولتاژ خروجی و نور لامپ با مقدار نور محیط چه رابطه‌ای دارد؟ با ذکر دلیل شرح دهید.


### مدار شارژ کننده باتری ۱۲ ولتی با آی‌سی LM۳۳۸

از آی‌سی LM۳۳۸ می‌توان در مدار شارژر باتری استفاده کرد. در مدار شکل ۲-۹ مقاومت  $R_s$  مقدار جریان باتری را در هنگام شارژ کنترل می‌کند.

فعالیت



با توجه به آموخته‌های خود و مراجعه به رسانه‌های مختلف چگونگی عملکرد مدار شکل ۲-۹ را بیابید و در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

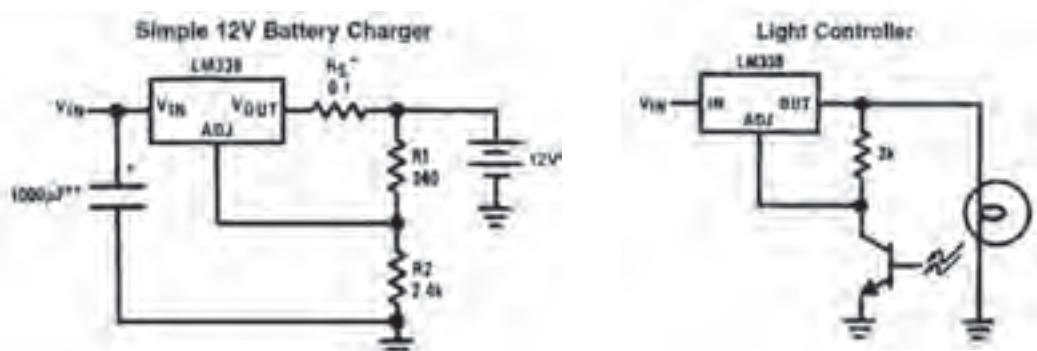

شکل ۲-۹- مدار کنترل کننده نور لامپ ۱۲ ولتی با آی‌سی LM۳۳۸

کار گروهی



با مراجعه به دیتاشیت یا سایر منابع، سه نمونه مدار دیگر که می‌توان با این آی‌سی‌ها طراحی کرد را بیابید سپس آن را با نرم‌افزار شبیه‌ساز مولتی‌سیم (یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر) بینندید و عملکرد هر یک را مشاهده کنید و نتیجه را به کارگاه گزارش دهید.

ایمنی



هنگام کار با آی‌سی‌ها، چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا آی‌سی‌ها از نظر ظاهری و مدار داخلی آسیب نبینند؟ چرا هنگام کار با برخی آی‌سی‌ها، حتماً باید دستبند مخصوص حفاظت در مقابل بارهای الکترواستاتیک مانند شکل ۲-۱۰ داشته باشیم؟



شکل ۲-۱۰- دستبند الکترواستاتیک

فیلم


فیلم مدارهای کاربردی انواع آی‌سی‌های رگولاتور را ببینید.



## ۲-۵-اجرای طرح مدار چاپی پروژه منبع تغذیه متغیر

نقشه مدار:

در شکل ۲-۱۱ یک مدار منبع تغذیه متغیر با استفاده از آی‌سی رگولاتور LM338 را مشاهده می‌کنید. این مدار قادر است در خروجی خود ولتاژ ثابتی در محدوده  $1/2 + 30$  ولت تا ولت ایجاد کند. حداقل جریان خروجی این آی‌سی می‌تواند تا ۵ آمپر باشد. این مدار از نظر کاربردی قابل تولید بوده و در صورت نیاز می‌توانید آن را تولید نمایید و یک منبع تغذیه مناسب برای کارهای خود داشته باشید.

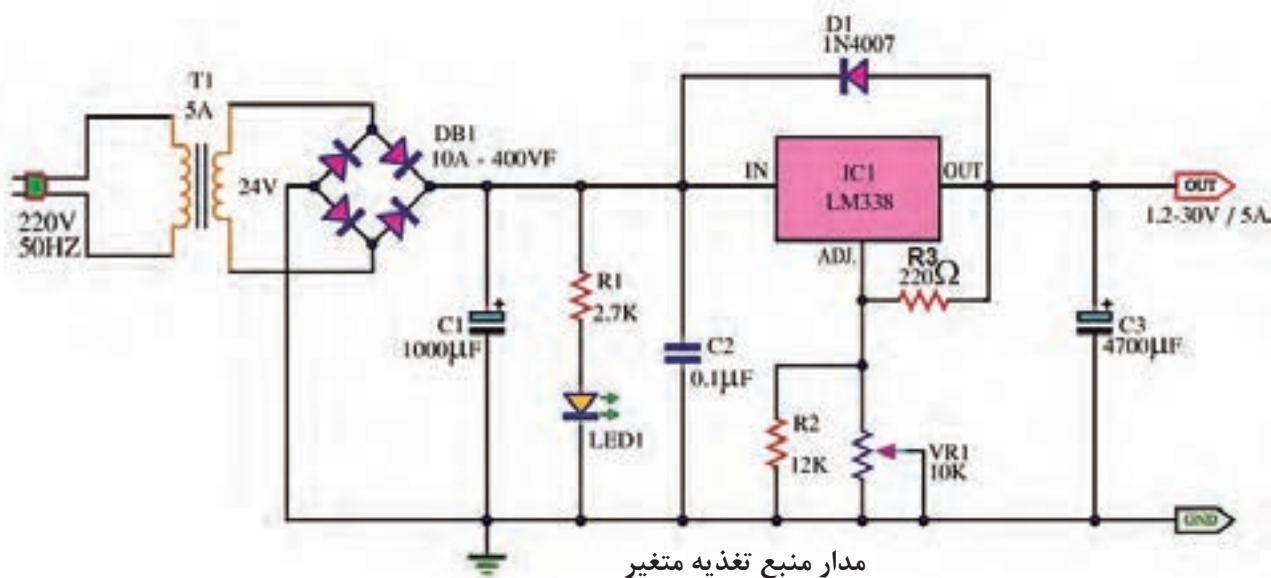

شکل ۲-۱۱-مدار عملی منبع تغذیه با ولتاژ متغیر با آی‌سی LM338

فعالیت

با توجه به شکل ۲-۱۱ نام قطعات، مشخصات فنی و کاربرد آنها را در جدول ۲-۲ بنویسید.




## جدول ۲-۲- مشخصات قطعات

ردیف	شماره فنی قطعه	نام قطعه	مشخصات فنی	کاربرد
۱	T۱			
۲	C۱			
۳	R۱			
۴	LED			
۵	C۲			
۶	IC۱			
۷	D۱			
۸	R۳			
۹	R۲			
۱۰	VR۱			
۱۱	C۳			

### چگونگی عملکرد مدار منبع تغذیه متغیر:


در مدار شکل ۲-۱۱، ابتدا ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب برق شهر به وسیله ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ (T۱) به ۲۴ ولت کاهش می‌یابد. سپس به وسیله پل دیود DB۱ به صورت تمام موج یکسو می‌شود. DB۱ یک پل دیود ۱۰ آمپری ۴۰۰ ولتی است که به راحتی در بازار یافت می‌شود. خازن C۱ خازن الکتروولیتی است و نقش صافی و حذف ریپل‌های موج یکسو شده را بر عهده دارد. در اینجا ظرفیت خازن را ۱۰۰۰ میکروفاراد در نظر گرفته‌ایم، زیرا هر قدر ظرفیت خازن صافی بزرگ‌تر باشد شکل موج صاف‌تری به آی‌سی رگولاتور می‌رسد. دیود D۱ با شماره فنی ۱N۴۰۰۷ برای حفاظت آی‌سی در برابر تخلیه خازن C۳ در نظر گرفته شده است. در حالت عادی و هنگامی که ولتاژ در ورودی آی‌سی وجود دارد، دیود در حالت قطع قرار می‌گیرد. هنگامی که ولتاژ ورودی قطع می‌شود دیود هدایت کرده و خازن C۳ از مسیر لامپ سیگنال دشارژ می‌شود. به این ترتیب از آسیب رساندن به آی‌سی رگولاتور جلوگیری می‌کند. در صورتی که آی‌سی LM۳۳۸ در دسترس نبود می‌توانید با کمی تغییر از آی‌سی LM۳۱۷ استفاده کنید و مدار شکل ۲-۱۲ را بسازید.

پودمان دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

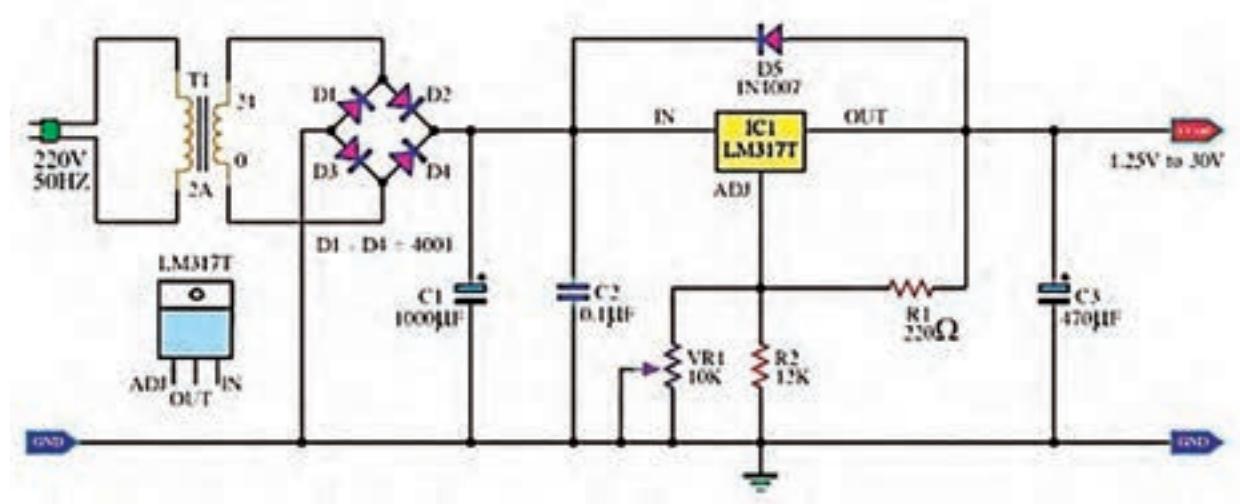

شکل ۲-۱۲- منبع تغذیه کاربردی با ولتاژ متغیر و با آی سی LM۳۱۷

در شکل های ۲-۱۳ و ۲-۱۴ نمونه «منبع تغذیه» ساخته شده با آی سی LM۳۳۸ را مشاهده می کنید.

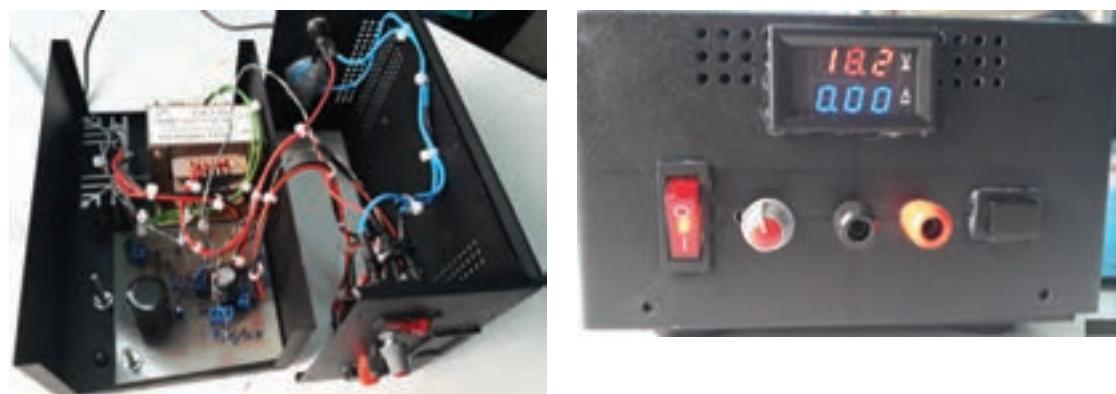

شکل ۲-۱۴- مدار داخلی و قطعات منبع تغذیه ساخته شده با LM۳۳۸

شکل ۲-۱۳- پنل منبع تغذیه ساخته شده با LM۳۳۸

تحقیق

با مقایسه دو آی سی LM۳۱۷ و LM۳۳۸ تفاوت های این دو آی سی رگولاتور را از روی دیتابیت بباید و به عنوان تحقیق در کارگاه ارائه کنید.




## ۲-۶- پروژه منبع تغذیه متقارن با ولتاژ خروجی قابل تنظیم

نقشه مدار:

منبع تغذیه متقارن به منبع تغذیه ای گفته می شود که قادر است در خروجی خود دو نوع ولتاژ مساوی منفی و مثبت را به صورت همزمان تولید کند. این منابع کاربرد زیادی در مدارهای کاربردی با تقویت کننده های

عملیاتی دارند. با استفاده از دو نوع آی سی LM317 و LM337 می‌توانیم یک منبع تغذیه متقارن با حداکثر جریان خروجی ۱/۵ آمپر بسازیم. در شکل ۲-۱۵ نقشه فنی مدار این نوع منبع تغذیه را مشاهده می‌کنید.

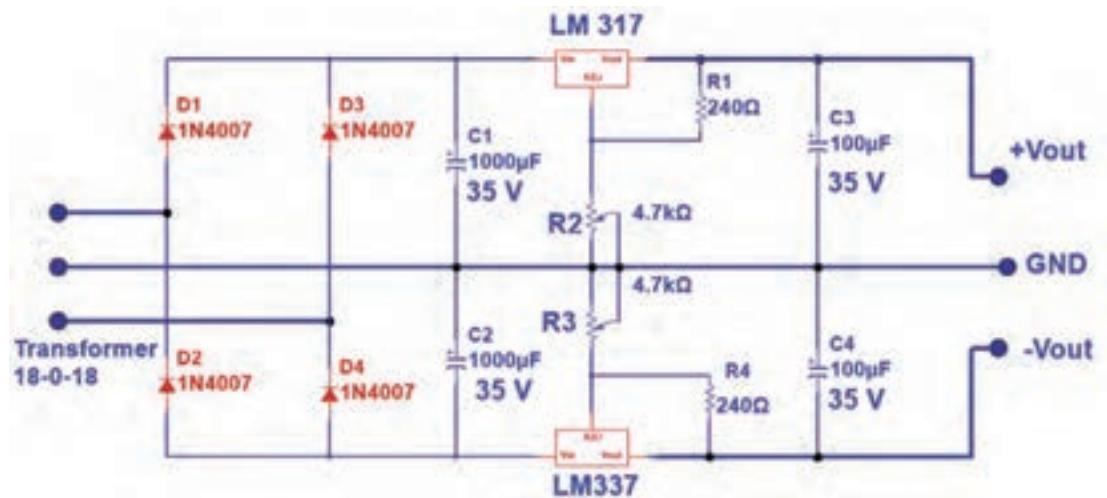

شکل ۲-۱۵- منبع تغذیه با ولتاژ متقارن مثبت و منفی

فعالیت

با توجه به شکل ۲-۱۵ نام قطعات، مشخصات فنی و کاربرد آنها را در جدول ۲-۳ بنویسید.



جدول ۲-۳- مشخصات قطعات

ردیف	شماره فنی قطعه	نام قطعه	مشخصات فنی	کاربرد
۱	T۱			
۲	D۴-D۳-D۲-D۱			
۳	C۴-C۳-C۲-C۱			
۴	LM317			
۵	LM337			
۶	R۱			
۷	R۲			
۸	R۳			

پودمان دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

### چگونگی عملکرد منبع تغذیه دوبل:

ولتاژ ورودی توسط ترانسفورماتور دوبل نشان داده شده در شکل ۲-۱۶ به دو ولتاژ ۱۸ و ۱۸۰° تبدیل می‌شود. این ولتاژها از طریق ترمینال ورودی به دیودهای یکسوساز پل می‌رسند. تنها تفاوت این مدار با مدارهای قبلی در این است که سر وسط ترانسفورماتور را به عنوان زمین مدار در نظر می‌گیریم.

نکته

آی‌سی‌های رگولاتور منفی با شماره فنی LM337 از نظر ظاهری دقیقاً مشابه LM338 است اما ترتیب پایه‌های ۲ و ۳ آنها با یکدیگر تفاوت دارد. شکل ۲-۱۷ ترتیب پایه‌های این آی‌سی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۷- شکل ترانسفورماتور کاهنده آی‌سی رگولاتور LM337 به ۱۸ ولت دوبل

کار عملی ۱



### کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

فیلم




هدف: آماده‌سازی طرح مدار چاپی منبع تغذیه متقارن با نرم افزار آلتیوم دیزاینر

قبل از شروع به کار فیلم آموزشی طراحی مدار چاپی متقارن تغذیه با نرم افزار آلتیوم دیزاینر را به صورت مرحله به مرحله ببینید و مراحل کار را خوب به خاطر بسپارید، سپس طراحی مدار چاپی پروژه منبع تغذیه را آغاز کنید.

- ۱- مدار منبع تغذیه متقارن را با نرم افزار مولتی‌سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر شبیه‌سازی کنید.
- ۲- فایل نرم افزاری را با نام دلخواه و در محل مناسب ذخیره کنید.
- ۳- نرم افزار آلتیوم دیزاینر را فعال کنید.
- ۴- نقشه فنی (شماتیک) منبع تغذیه متقارن را در میز کار شماتیک نرم افزار آلتیوم دیزاینر ترسیم کنید.
- ۵- با استفاده از آموخته‌های خود طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد مناسب و با استفاده از نرم افزار آماده کنید.

- ۶- بعد از اتمام طراحی مدار چاپی، نقشه PCB را ذخیره کنید و از آن پرینت بگیرید.
- ۷- فایل نقشه PCB را با نام خود ذخیره کنید.
- در شکل ۲-۱۸ نمونه فیر طراحی شده منبع تغذیه را مشاهده می‌کنید. با توجه به روشی که انتخاب می‌کنید، ممکن است مدار شما از نظر اتصال‌ها و مسیر عبور نووارهای مدار چاپی متفاوت باشد.

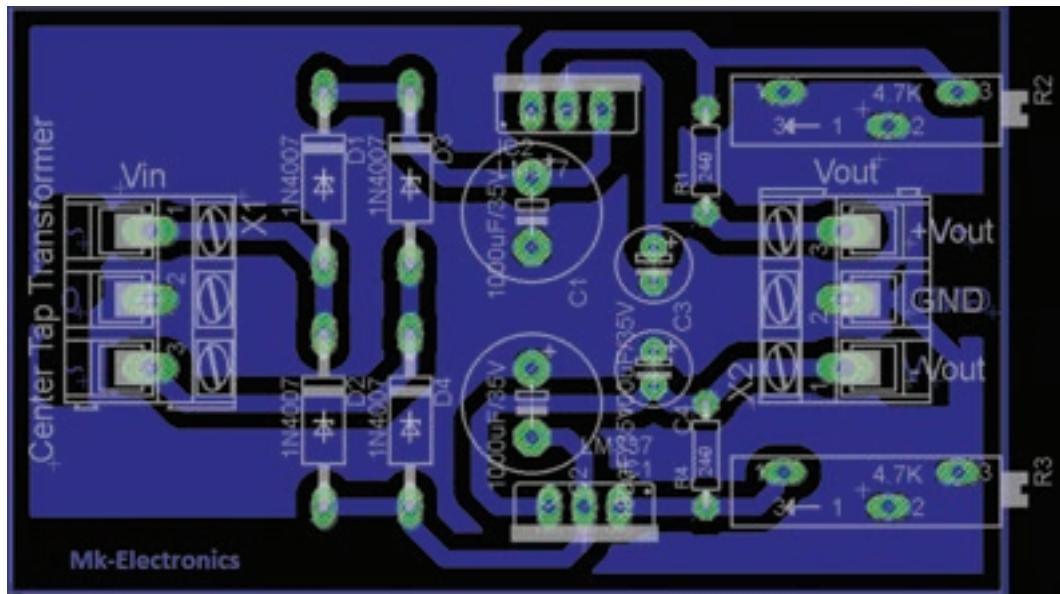

شکل ۲-۱۸ PCB پروژه منبع تغذیه متقارن با ولتاژ خروجی قابل تنظیم

### الگوی پرسش

- ۱- با توجه به شکل ۲-۷ و فرمول محاسبه  $V_{out}$  ولتاژ دو سر R1 ثابت و برابر ..... است.
- ۲- در فرمول  $V_{OUT} = 1/25V \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{ADJ}R_2$  مقاومت‌های ..... و ..... ولتاژ خروجی را کنترل می‌کنند.
- ۳- اگر در فرمول  $V_0$  از جریان  $I_{ADJ}$  صرف‌نظر کنیم رابطه ولتاژ خروجی به صورت ..... نوشته می‌شود. اگر مقدار R2 زیاد شود، مقدار  $V_0$  ..... می‌یابد.
- ۴- در مورد شکل ۲-۱۹ و نکات ایمنی مرتبط شرح دهد.



۲-۱۹

## ۷-۲-آی سی زمان سنج NE555


تراسه زمان سنج ۵۵۵ به خاطر استفاده آسان و قیمت پایین آن در حد وسیعی در مدارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آی سی در مدارهای اسیلاتور و تولید پالس به کار می‌رود. آی سی ۵۵۵ می‌تواند به عنوان تأخیردهنده زمانی در یک مدار زمان سنج و یا به عنوان یک مدار نوسانگر استفاده شود. در شکل ۲-۲۰ تصویر ظاهری آی سی NE555 را مشاهده می‌کنید. انواع دیگر این آی سی با شماره ۵۵۶، ۵۵۸ و ۵۵۹ نیز در بازار موجود است. معمولاً در این آی سی ها ۴ عدد آی سی ۵۵۵ قرار دارد و بسته‌بندی آن ۱۴ پایه یا ۱۶ پایه است. شکل ۲-۲۱ تصویر ظاهری آی سی ۵۵۶ را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲۱ - آی سی NE556

شکل ۲-۲۰ - آی سی NE555

در شکل ۲-۲۲ یک نمونه آی سی ۵۵۸ را ملاحظه می‌کنید. قطعات NE555 از نوع تجاری با درجه حرارت عملکرد بین صفر درجه تا ۷۰ درجه سانتی گراد، و SE555 برای استفاده نظامی در دمای کاری بین -۵۵ تا +۱۲۵ درجه سانتی گراد ساخته شده‌اند. این آی سی ها در بسته فلزی با قابلیت اطمینان بالا (بسته‌بندی نوع T) و بسته‌های ارزان پلاستیک اپوکسی (بسته‌بندی نوع V) تولید می‌شوند. بنابراین نام این آی سی های به صورت NE555T، NE555V و SE555T نوشته می‌شود. انواع دیگری از آی سی های ۵۵۵ با شماره های ۷۵۵۵ و TLC555 نیز ساخته شده‌اند که توان کمتری دارند، این قطعات در مقایسه با آی سی های ۵۵۵ قدیمی نویز کمتری به منبع تغذیه وارد می‌کنند. شکل ۲-۲۳ یک نمونه آی سی TLC555 را نشان می‌دهد. نقشه بلوکی و ترتیب پایه‌ها و مشخصات پایه‌های آی سی ۵۵۵ در شکل ۲-۲۴ نشان داده شده است.

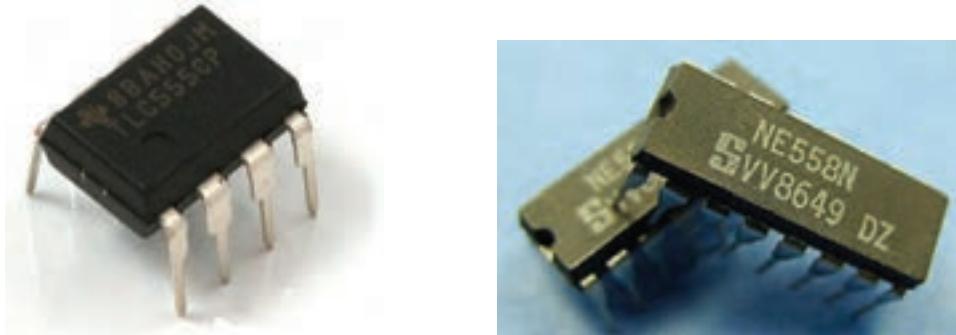

شکل ۲-۲۳ - آی سی TLC555

شکل ۲-۲۲ - آی سی NE558

پژوهش



با مراجعه به رسانه‌های مختلف در ارتباط با حروف اول انواع آی‌سی، نوع و جنس بدنه، حروف T و V و مشخصات فنی آی‌سی ۵۵۸ تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش جامع در قالب پاورپوینت به کلاس ارائه دهید.

جست و جو



با مراجعه به سایت‌های اینترنتی مرتبط، پویانمایی و فیلم‌های کوتاهی را درباره چگونگی عملکرد مدار مولد موج مربعی با آی‌سی ۵۵۵ بباید و بر روی فلش مموری خود ذخیره کرده و به کارگاه ارائه دهید. نقشه بلوکی و ترتیب پایه‌ها و مشخصات پایه‌های آی‌سی ۵۵۵ در شکل ۲-۲۴ نشان داده شده است.


شرح عملکرد پایه‌های آی‌سی در کتاب همراه هنرجو آمده است.

#### برگه اطلاعات:

قسمتی از برگه اطلاعات آی‌سی LM۵۵۵ در شکل ۲-۲۵ آمده است.

#### بارش فکری:

برگه اطلاعات IC تایмер ۵۵۵ را از طریق بارش فکری در کلاس ترجمه کنید و لغات آن را به طور دقیق بیاموزید.

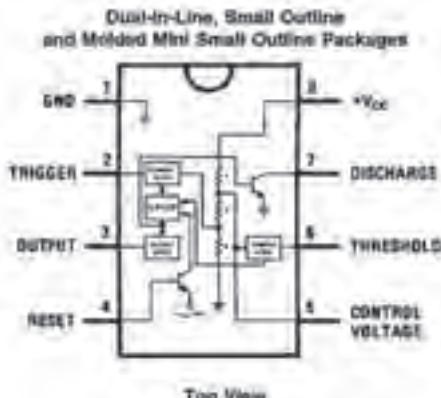

شکل ۲-۲۴ - پایه‌های آی‌سی

نکته



یکی از شایستگی‌های مرتبط با این بخش، ترجمه برگه‌های اطلاعات است لذا در ارزیابی پایانی، ترجمه برگه اطلاعات نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

## Semiconductor

### LM555

#### Timer

##### General Description

The LM555 is a highly versatile device for generating accurate time delays or oscillation. Additional terminals are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For astable operation as an oscillator, the free running frequency and duty cycle are accurately controlled with two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output circuit can source or sink up to 200mA or drive TTL circuits.

##### Features

- Direct replacement for S555/NE555
- Timing from microseconds through hours
- Operates in both astable and monostable modes
- Adjustable duty cycle
- Output can source or sink 200 mA
- Output and supply TTL compatible
- Temperature stability better than 0.005% per °C
- Normally on and normally off output
- Available in 8-pin MSOP package

##### Applications

- Precision timing
- Pulse generation
- Sequential timing
- Time delay generation
- Pulse width modulation
- Pulse position modulation
- Linear ramp generation

شکل ۲-۲۵ - قسمتی از برگه اطلاعات آی‌سی ۵۵۵

همان طور که در دیتا شیت شکل ۲-۲۵ ملاحظه می کنید مشخصات مهم این آی سے عبارت اند از:

**مشخصات مهم Features:** این قسمت مشخصات مهم قطعه به صورت خلاصه آورده شده است.

س، از توجهه بخش، مشخصات (Features) آی سی، LM۵۵۵، اطلاعات مهم آن را بادداشت کنید.

- |       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| ..... | ■ | ..... | ■ |
| ..... | ■ | ..... | ■ |
| ..... | ■ | ..... | ■ |
| ..... | ■ | ..... | ■ |

**کاربرد Applications:** در این قسمت کاربردهای تخصصی قطعه الکترونیکی مورد نظر بیان شده است.

پس از ترجیمه بخش کاربرد (Application) آی‌سی LM555 اطلاعات مهم آن را یادداشت کنید.

- |       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| ..... | ■ | ..... | ■ |
| ..... | ■ | ..... | ■ |
| ..... | ■ | ..... | ■ |
| ..... | ■ | ..... | ■ |
| ..... | ■ | ..... | ■ |

**مقدار حداکثر مطلق : Absolute Maximum Ratings** (ماکن یمم) ۲-۲۶ مقادیر بیشینه (در شکل)

مطلعه، آی سه، آورده شده است. این قسمت را به طور کاملاً ترجمه کنید و باد بگوید.

#### Absolute Maximum Ratings (Note 2)

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage	+18V
Power Dissipation (Note 3)	
LM555CM, LM555CN	1180 mW
LM555CMM	613 mW
Operating Temperature Ranges	
LM555C	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	-55°C to +150°C

#### Soldating Information

Dual-In-Line Package	
Soldering (10 Seconds)	280°C
Small Outline Packages (SOIC and MSOP)	
Vapor Phase (60 Seconds)	215°C
Infrared (15 Seconds)	220°C

See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability" for other methods of soldering surface mount devices.

#### Electrical Characteristics (Notes 1, 2)

( $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{DD} = \pm 5\text{V}$  to  $\pm 15\text{V}$ , unless otherwise specified)

شکا ۲۴-مقدار حداکثر مطلقاً آءی س

با توجه به شکل ۲-۲۶ مقادیر ماكزیمم مطلق، ولتاژ تغذیه، محدوده درجه حرارت کار، درجه حرارت ذخیره‌سازی آی‌سی ۵۵۵ را استخراج کرده و در برگه‌ای به صورت فارسی بنویسید تا بتوانید در پیروزه‌های کارپُردی خود از آنها استفاده کنید.



فعاليت

همان طور که در شکل ۲-۲۶ مشاهده می‌کنید این آی‌سی با ولتاژ حداکثر  $18\text{V}$  ولت کار می‌کند. تلفات حرارتی، آن حداقل  $13^{\circ}\text{C}$  میلر وات و حداکثر  $180\text{ میلر وات}$  است که به مدار آی‌سی سستگم دارد. محدوده

دماه کاری آی‌سی بین صفر تا  $+70$  درجه سانتی‌گراد است. این آی‌سی را می‌توان در دمای بین  $-65$  درجه سانتی‌گراد تا  $+150$  درجه سانتی‌گراد در انبار نگهداری کرد.

**مشخصات الکتریکی آی‌سی** : در جدول ۲-۴ مشخصات الکتریکی آی‌سی را مشاهده می‌کنید.

جدول ۲-۴-مشخصات الکتریکی دقیق آی‌سی ۵۵۵

Parameter	Conditions	Limits			Units	
		LM555C				
		Min	Typ	Max		
Supply Voltage		4.5		16	V	
Supply Current	$V_{CC} = 5V, R_L = \infty$ $V_{CC} = 15V, R_L = \infty$ (Low State) (Note 4)		3 10	6 15	mA	
Timing Error, Monostable						
Initial Accuracy			1		%	
Drift with Temperature	$R_A = 1k$ to $100k\Omega$ , $C = 0.1\mu F$ . (Note 5)		50		ppm/C	
Accuracy over Temperature			1.5		%	
Drift with Supply			0.1		%/V	
Timing Error, Astable						
Initial Accuracy			2.25		%	
Drift with Temperature	$R_A, R_B = 1k$ to $100k\Omega$ , $C = 0.1\mu F$ . (Note 5)		150		ppm/C	
Accuracy over Temperature			3.0		%	
Drift with Supply			0.30		%/V	
Threshold Voltage			0.667		$\times V_{CC}$	
Trigger Voltage	$V_{CC} = 15V$ $V_{CC} = 5V$		5 1.67		V	
Trigger Current			0.5	0.9	µA	
Reset Voltage		0.4	0.5	1	V	
Reset Current			0.1	0.4	mA	
Threshold Current	(Note 6)		0.1	0.25	µA	
Control Voltage Level	$V_{CC} = 15V$ $V_{CC} = 5V$	9 2.5	10 3.33	11 4	V	
Pin 7 Leakage Output High			1	100	nA	

جدول ۲-۴ را با توجه به اصطلاحات فنی آن به فارسی ترجمه کنید. این اصطلاحات فنی در هنگام طراحی و کاربرد آی‌سی در مدار مورد نیاز است.

ترجمه کنید

## الگوی پرسش

- با توجه به جدول ۲-۴ به سوالات زیر پاسخ دهید.
- ۱- کمترین و بیشترین ولتاژ تغذیه آی‌سی چند ولت است؟

## پومن دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

- ۲- ماکریم جریان تغذیه با ولتاژ  $V_{CC} = 15V$  و بار بینهایت چند میلی آمپر است؟  
 ۳- ولتاژ تحریک با ولتاژ تغذیه  $V_{CC} = 15V$  چند ولت است؟  
 ۴- معنی عبارت Supply current ..... Trigger current ..... است.

با استفاده از دیتاشیت آی سی ۵۵۵، موارد خواسته شده در جدول ۲-۵ را بیابید و در جدول بنویسید.

فعالیت



جدول ۲-۵- تعدادی از مشخصه های آی سی ۵۵۵

ردیف	مشخصه	ردیف	مشخصه / مقدار	ردیف	مشخصه / مقدار
۱	کاربردها حداقل سه مورد	۱	۱- مولد پالس -۲ -۳ -۴	۴	تلفات توان ماکریم Mطلق LM555CM
۲	قطعه دقیق جایگزین	۵	-۱ -۲	۵	ولتاژ و جریان کار
۳	ماکریم مطلق ولتاژ تغذیه	۶			ولتاژ تحریک


فیلم مربوط به کاربردهای آی سی ۵۵۵ را ببینید و خلاصه ای از آن را به صورت یک گزارش کوتاه به کارگاه ارائه کنید.

فیلم



## ۲-۸- مدار کاربردی با آی سی ۵۵۵


در شکل ۲-۲۷ یک مدار مولد موج مربعی را مشاهده می کنید که می توانید در قالب یک پروژه آن را بسازید. فرکانس خروجی این مدار ثابت و برابر یک کیلوهرتز است. در شکل ۲-۲۸ این مدار که روی پرینتر بسته شده است را مشاهده می کنید.

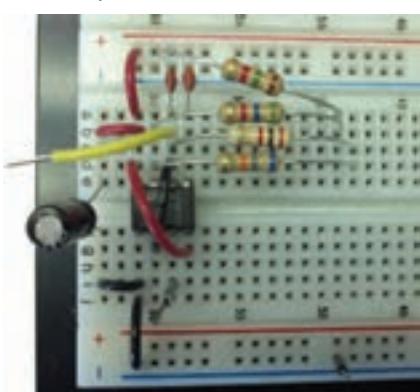

شکل ۲-۲۸- مدار مولد موج مربعی بسته شده روی پرینتر



شکل ۲-۲۷- مدار مولد موج مربعی با آی سی ۵۵۵

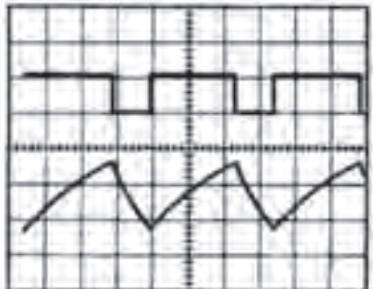

شکل ۲-۲۹- شکل موج خروجی و شارژ و دشارژ خازن تریگر

در شکل ۲-۲۹ شکل موج مربعی خروجی و شکل موج دندانه‌ارهای دو سر خازن C1 رسم شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، از خروجی این مدار می‌توانیم موج مربعی و موج مثلثی یا دندانه‌ارهای دریافت کنیم.

تحقیق



در مدار شکل ۲-۲۷ مقدار فرکانس مدار،تابع چه عواملی است؟ نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه نمایید.

کار عملی ۲



### کار با نرم‌افزار طراحی مدار چاپی

**هدف:** آمده سازی طرح مدار چاپی مولد موج مربعی با نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر

#### ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: لوازم التحریر - رایانه - نرم‌افزار مناسب

- ۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم را فعال کنید.
- ۲- مدار مولد موج مربعی را در نرم‌افزار بیندید و راه‌اندازی کنید.
- ۳- فایل را ذخیره کنید و به مربی خود ارائه دهید.
- ۴- نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر را فعال کنید.
- ۵- نقشه شماتیک مولد موج مربعی را در نرم‌افزار ترسیم کنید.
- ۶- طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد مناسب در فضای نرم‌افزاری بشکید.
- ۷- بعد از اتمام طراحی مدار چاپی، فایل را ذخیره کنید و به مربی خود ارائه دهید.
- ۸- از نقشه PCB خود پرینت بگیرید.


#### الگوی پرسش

- ۱- با توجه به آموخته‌های خود دو نمونه کاربرد آی‌سی ۵۵۵ را بنویسید.
- ۲- معنی عبارت Adjustable Duty Cycle را به فارسی بنویسید.
- ۳- با توجه به شکل ۲-۲۶ حداکثر مطلق تلفات توان در آی‌سی LM555CN ..... میلی‌وات و آی‌سی LM555CMM ..... میلی‌وات است.
- ۴- با توجه به جدول ۲-۴ ماکریم جریان عبوری از آی‌سی LM555C در  $V_{CC}=15$  V و  $R_L=\infty$  و میلی‌آمپر است؟

۵- آی سی ۵۵۵ مولد موج ..... و ..... است.

## ۲-۹- مبدل DC به DC

همان طور که در قسمت های قبل ذکر شد برای تبدیل ولتاژ DC کمتر، از آی سی های رگولاتور ثابت یا متغیر استفاده می کنیم. گاهی نیاز داریم یک ولتاژ DC کمتر را به ولتاژ DC بیشتر تبدیل کنیم. برای مثال اگر دستگاهی با منبع تغذیه مثلاً مثبت  $+5V$  داشته باشیم و بخواهیم آن را به  $+15V$  تبدیل کنیم از یک مبدل DC به DC استفاده می کنیم. طرح های گوناگونی برای مبدل DC به DC وجود دارد. ایده اولیه: در اکثر مبدل های DC به DC، ولتاژ DC ورودی به یک نوسان ساز موج مربعی داده می شود تا تبدیل به موج مربعی شود. سپس موج مربعی تولید شده، سیم پیچ اولیه یک ترانسفورماتور را تحریک می کند و در ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ مربعی افزایش می یابد. شکل ۲-۳۰ بلوک دیاگرام مبدل DC به DC را نشان می دهد.

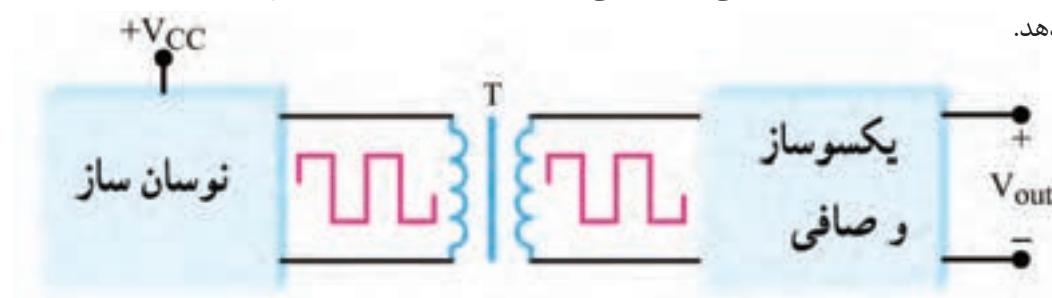

شکل ۲-۳۰- بلوک دیاگرام مبدل DC به DC

معمولأً مقدار فرکانس نوسان ساز بین  $1\text{ KHZ}$  تا  $10\text{ KHZ}$  است. هر چه فرکانس بیشتر باشد، ترانسفورماتور و اجزاء صافی آن کوچک می شوند. از سوی دیگر اگر فرکانس خیلی بالا باشد، تولید موج مربعی کامل دشوار می شود. تجربه نشان داده است که فرکانس  $20\text{ KHZ}$


بهترین حالت برای تولید موج مربعی است. با انتخاب نسبت مناسب برای ترانسفورماتور، ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور می تواند کوچک تر یا بزرگ تر شود. برای بالا بردن کارآیی ترانسفورماتور، معمولاً از ترانسفورماتورهایی استفاده می شود که هسته چنبره ای دارد. با این روش ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور به شکل موج مربعی کامل در می آید. در این حالت ولتاژ مربعی ثانویه را یک سو و صاف می کنند و آن را به ولتاژ DC تبدیل می نمایند. شکل ۲-۳۱ یک نمونه مبدل DC به DC را نشان می دهد. یکی از متداول ترین انواع مبدل های DC به DC مبدل  $+5V$  به  $+15V$  است.



شکل ۲-۳۱- یک نمونه مدار مبدل DC به DC


مجتمع، مانند تقویت کننده های عملیاتی نیز وجود دارند که ولتاژ  $+5V$ ، ولتاژ منبع تغذیه استاندارد برای اکثر مدارهای مجتمع و سامانه های دیجیتالی است. تعدادی از مدارهای

معمولًاً از یک مبدل DC به DC با توان کم و با ولتاژ خروجی  $+15V$  و  $-15V$  استفاده می‌کنند. در شکل ۲-۳۲ یک نمونه آی‌سی مبدل DC به DC و مشخصات پایه‌های آن نشان داده شده است.

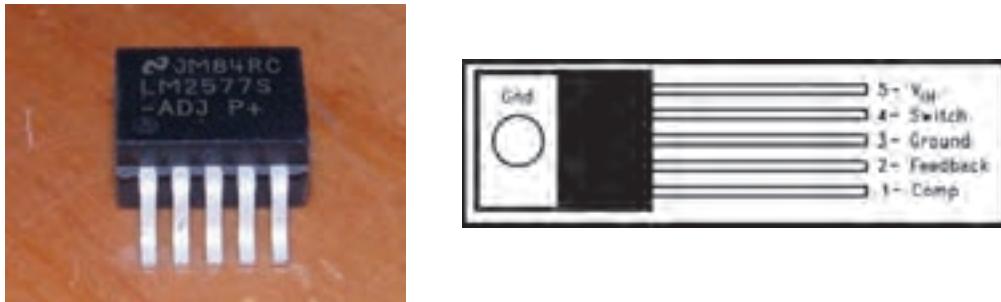

شکل ۲-۳۲ - یک نمونه آی‌سی مبدل DC به DC

در مدار شکل ۲-۳۳ از این آی‌سی برای تبدیل ولتاژ ۱۲ ولت به ولتاژ ۲۴ ولت استفاده شده است.

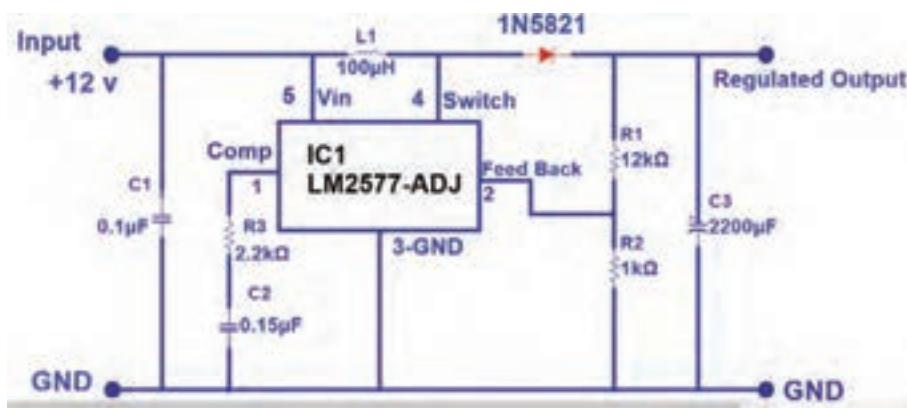

شکل ۲-۳۳ - مبدل DC به آی‌سی LM2577

با مراجعه به رسانه‌های مختلف درباره مدار داخلی آی‌سی LM2577 پژوهش کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

پژوهش



کار عملی ۳



نرم افزاری: کار با نرم افزار شبیه ساز


**هدف:** بستن مدار مبدل DC به DC با نرم افزار و طراحی مدار چاپی آن بدون استفاده از سیم پیچ

**ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز:** لوازم التحریر - رایانه - نرم افزار مناسب

۱- نرم افزار را فعال کنید.

۲- نقشه فنی مدار مبدل DC به DC شکل ۲-۳۴ را در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگری ترسیم کنید.

## پومن دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

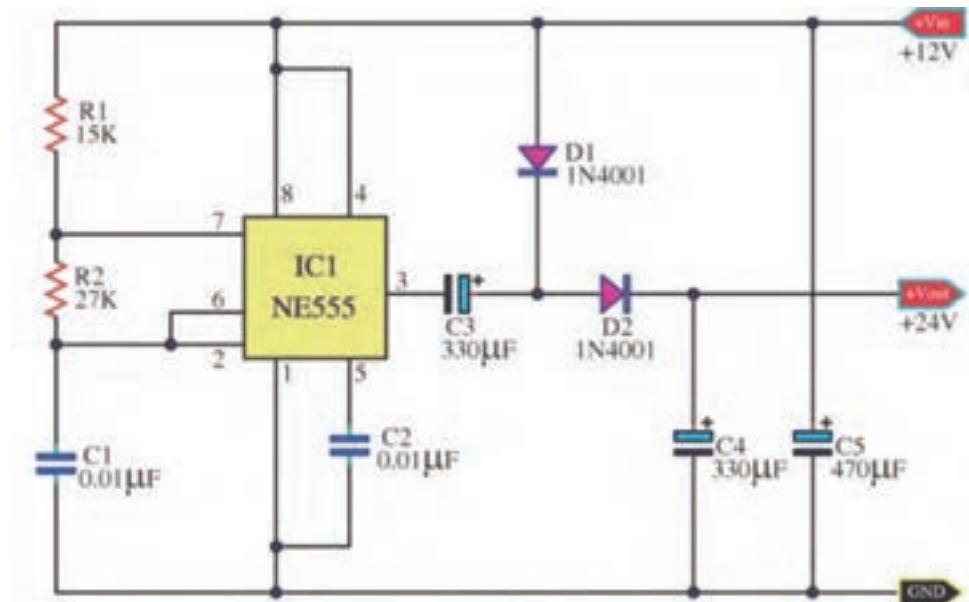

شکل ۲-۳۴- مدار مبدل DC به DC

- ۳- منبع تغذیه ۱۲ ولت نرم افزار را به مدار اتصال دهید و مدار را راه اندازی کنید.
- ۴- ولتاژ خروجی مدار را با ولتمتر اندازه بگیرید.
- ۵- فایل مدار را ذخیره کنید.
- ۶- مدار چاپی نقشه را با استفاده از نرم افزار مدار چاپی ترسیم کنید.
- ۷- فایل مدار چاپی را ذخیره کنید.
- ۸- پرینت مدار چاپی را آماده کنید.

کار عملی ۴


کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی



**هدف:** آماده سازی طرح مدار چاپی مبدل DC به DC با نرم افزار آلتیوم دیزاینر

**ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز:** لوازم التحریر - رایانه نرم افزار مناسب

- ۱- نرم افزار را فعال کنید.
- ۲- نقشه شماتیک مبدل DC به DC شکل ۲-۳۵ را در نرم افزار ترسیم کنید.
- ۳- طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد مناسب ترسیم کنید.
- ۴- بعد از اتمام طراحی مدار چاپی فایل را ذخیره کنید و از نقشه PCB پرینت بگیرید.

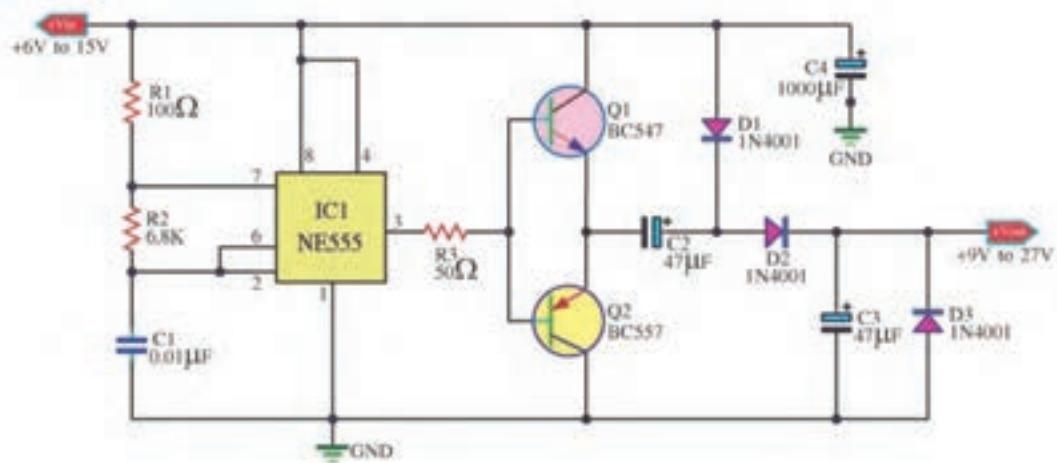

شکل ۲-۳۵- مدار مبدل DC به DC

مشخصات ترانزیستورهای BC547 و BC557 را استخراج کنید و ترانزیستور مشابه آن را که در بازار موجود است بیابید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

فعالیت عملی



## الگوی پرسش


- ۱- بهترین فرکانس کار نوسان‌ساز در مدار مبدل DC به DC برابر ..... است.
- ۲- در مبدل DC به DC اغلب می‌خواهیم ولتاژ ..... را به ولتاژ ..... تبدیل کنیم.
- ۱- بیشتر - کمتر      ۲- کمتر - بیشتر      ۳- کمتر - دو برابر      ۴- بیشتر - نصف
- ۳- معمولاً فرکانس نوسان‌ساز در مبدل DC به DC بین ۱KHZ تا ۱۰۰ KHZ است. صحیح  غلط
- ۴- بلوک دیاگرام مبدل DC به DC را رسم کنید و در مورد هر قسمت بلوک دیاگرام شرح دهید.

## ۱-۲- اساس کار رگولاتورهای گلیدزنی (Switching Regulator)

در منابع تغذیه خطی (معمولی - متداول)، توان زیادی تلف می‌شود که درصد بالایی از این تلفات به صورت حرارت است. تلفات زیاد توان سبب کاهش راندمان در حدی کمتر از ۴۰ درصد می‌شود. با وجود اینکه این

منابع ثابت خوبی دارند و میزان نویز و ضربان ولتاژ خروجی آنها در حدی است که نیازهای معمولی ما را برآورده می‌کنند. راندمان پایین این نوع منابع تغذیه موجب شده است که علاوه بر مصرف انرژی الکتریکی زیاد، در توانهای نسبتاً بالا نیاز به وسایل خنک‌کننده مانند رادیاتور و پروانه (فن) داشته باشند.

همچنین ابعاد و حجم ترانسفورماتور به کاررفته در این منابع تغذیه بزرگ است. بنابراین با توجه به

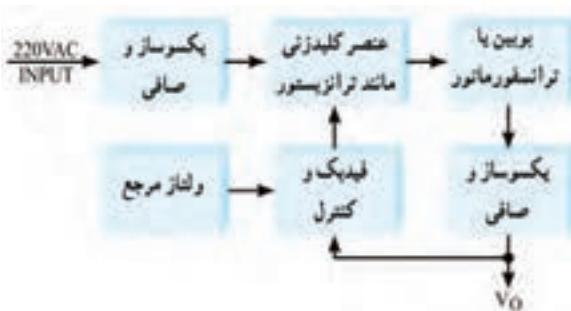


شکل ۲-۳۶- بلوک دیاگرام ساده یک نوع منبع تغذیه سوئیچینگ

کوچک و فشرده شدن دستگاه های مدرن الکترونیکی در عصر حاضر، منابع تغذیه خطی نمی توانند مناسب باشند. جایگزین منابع تغذیه خطی، منابع تغذیه سوئیچینگ (کلیدزنی) هستند که تا حدود زیادی معایب منابع تغذیه خطی را برطرف می نمایند. در شکل ۲-۳۶ بلوک دیاگرام ساده یک نوع منبع تغذیه سوئیچینگ را ملاحظه می کنید.

در این بلوک دیاگرام، ابتدا ولتاژ متناوب ورودی یکسو و صاف می شود تا ولتاژ DC مورد نیاز را تولید کند. این ولتاژ به عنصر کلیدزنی (سوئیچینگ) داده می شود تا موج مربعی با فرکانس زیاد را به وجود آورد. موج مربعی از یک بوپین یا ترانسفورماتور کاهنده عبور می کند و پس از یکسوسازی و عبور از صافی، ولتاژ DC مورد نیاز را تهیه می نماید. برای کنترل و تثبیت ولتاژ خروجی، بخشی از این ولتاژ نمونه برداری و با ولتاژ مرجع مقایسه می شود. پس از مقایسه، سیگنال خطای تولید می شود. سیگنال خطای فرمان لازم را به مدار می دهد و زمان قطع و وصل سوئیچ را کنترل می کند. با توجه به اینکه سوئیچ به طور دائم در حال قطع و وصل است تلفات مدار بسیار کم می شود و به این ترتیب راندمان منبع تغذیه افزایش می یابد و به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می رسد. همچنین به سبب کار در فرکانس بالا (حدوداً ۲۰ KHZ) حجم بوپین یا ترانسفورماتور کاهش می یابد.

### ایده اصلی درباره چگونگی کار مدار منبع تغذیه سوئیچینگ

در شکل ۲-۳۷ بخش های اصلی یک منبع تغذیه سوئیچینگ رسم شده است. در شکل ۲-۳۸ مدار معادل ساده شده آن را مشاهده می کنید.

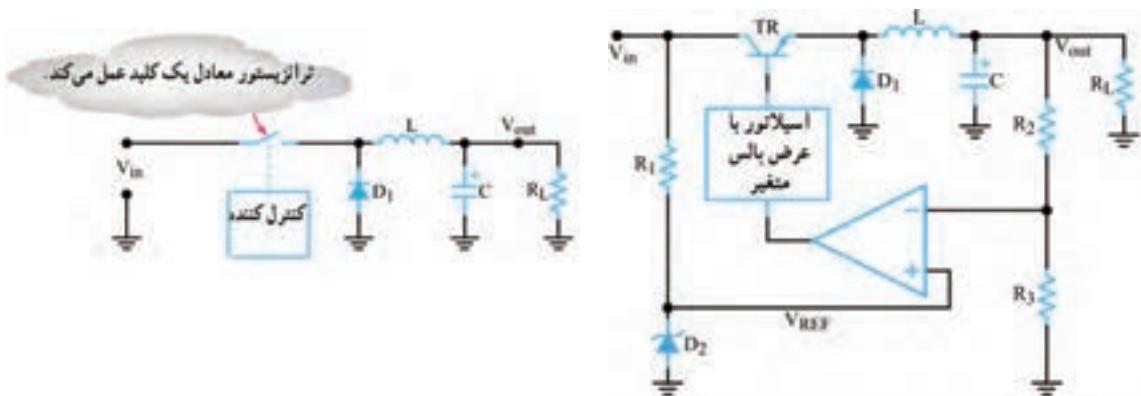


شکل ۲-۳۸- یک نمونه مدار ساده شده منبع تغذیه سوئیچینگ

شکل ۲-۳۷- یک نمونه مدار ساده شده منبع تغذیه سوئیچینگ

**عملکرد مدار ساده شده منبع تغذیه سوئیچینگ:** در مدار شکل ۲-۳۸ که مدار ساده منبع تغذیه است، یک نوسان ساز با عرض پالس متغیر، قطع و وصل ترانزیستور کلیدزنی را کنترل می کند. به این ترتیب رشته ای از پالس متغیر به بیس ترانزیستور وارد می شود. هرگاه دامنه پالس های ورودی، در تراز بالا باشد، ترانزیستور به اشباع می رود. همچنین هنگامی که ولتاژ پالس های ورودی به بیس، در تراز پایین قرار گیرد، ترانزیستور به حالت قطع می رود. ایده اصلی این است که ترانزیستور مانند کلید عمل می کند. در شرایط ایده آل، هنگامی که کلیدی بسته یا باز (وصل یا قطع) باشد، هیچگونه توانی تلف نمی شود. یادآور می شود که در عمل، کلید ترانزیستوری نمی تواند به طور کامل عمل کند. بنابراین همیشه مقداری توان تلف می شود. اما توان تلف شده خیلی کمتر از توانی است که یک منبع تغذیه خطی تلف می کند. همان طور که ملاحظه می شود دیود D1 بین امیتر و زمین قرار دارد. به دلیل ایجاد ولتاژ القایی معکوس توسط سیم پیچ L اتصال

این دیود ضروری است. بوبین L جریان مدار را ثابت نگه می‌دارد. هنگامی که ترانزیستور قطع می‌شود، دیود D1 مسیری را برای عبور جریان القایی مخالف در بوبین، آماده می‌سازد. در مدار بدون دیود، ولتاژ معکوس آن قدر بالا می‌رود که می‌تواند به ترانزیستور آسیب بی‌ساند.

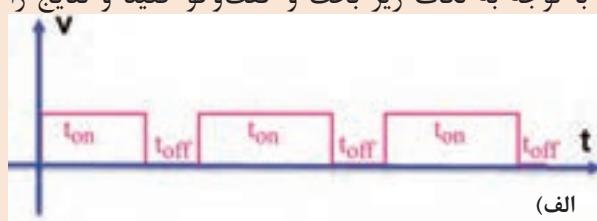در مورد پالس‌های شکل الف-ب-پ ۲-۳۹، با توجه به نکات زیر بحث و گفت‌وگو کنید و نتایج را جمع‌بندی نمایید.



اگر زمان تناوب موج‌ها یکسان باشد. با توجه به اینکه  $T = t_{on} + t_{off}$  است، هرچه  $t_{on}$  بیشتر باشد .....  $t_{off}$  است.


نسبت  $\frac{\text{ton}}{\text{T}}$  را سیکل وظیفه یا چرخه کار (Duty Cycle) می‌گویند و آن را با D نشان می‌دهند. کدام موج چرخه کار بزرگ‌تری دارد؟

اگر این سه موج را به وسیله صافی خازنی صاف کنیم، کدام موج ولتاژ DC بیشتری می‌دهد؟

شکا ۲-۳۹

## تنظیم کننده‌های کلیدزنی مجتماع: تنظیم کننده‌های


سوئیچینگ کم توان را بر روی تراشه می سازند. نمونه خوبی از این تنظیم کننده، آی‌سی  $\text{S}40\text{A}\text{V}78$  است. این مدار مجتمع یک تنظیم کننده سوئیچینگ است که با کاربری عام شناخته می شود. در این آی‌سی مدار نوسان‌ساز، مدار مقایسه‌گر، یک ترانزیستور راهانداز، یک ترانزیستور سوئیچ، یک ولتاژ مرجع، دو تقویت کننده عملیاتی و تعدادی مدار دیگر وجود دارد. برای پی‌بردن به طرز کار این تنظیم کننده، باید تا اندازه‌ای با اصول کار مدارهای دیجیتال آشنا باشید، زیرا این تراشه شامل مدارهای منطقی از نوع دریچه AND و فلیپ فلاپ RS است. در شکل ۴-۲۵ ساختمان داخلی این تنظیم کننده کلیدزنی و شماره پایه‌ها و کار هریک از پایه‌های آن نشان داده شده است. توجه داشته باشید که کاربرد این آی‌سی در مدارهای سوئیچینگ است، لذا به تحلیل مدار IC نپرداخته‌ایم و فقط آن را معرفی کرده‌ایم. در شکل

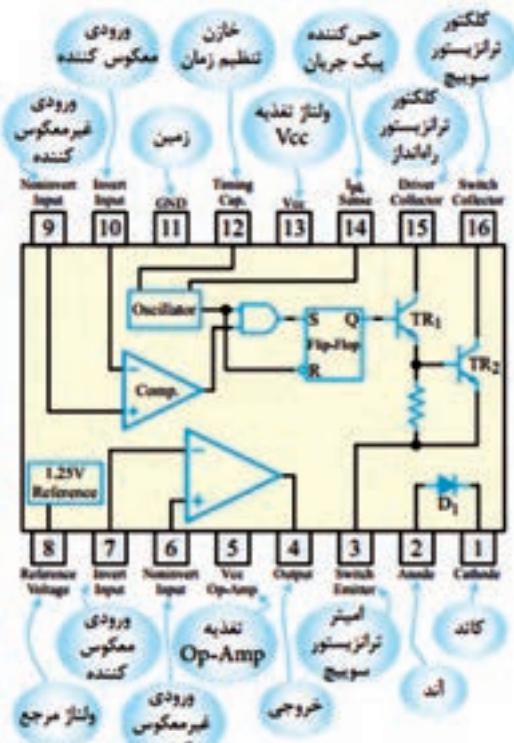


شکل ۲-۴۰- ساختمان داخلی یک نمونه تنظیم کننده کلیدزنی
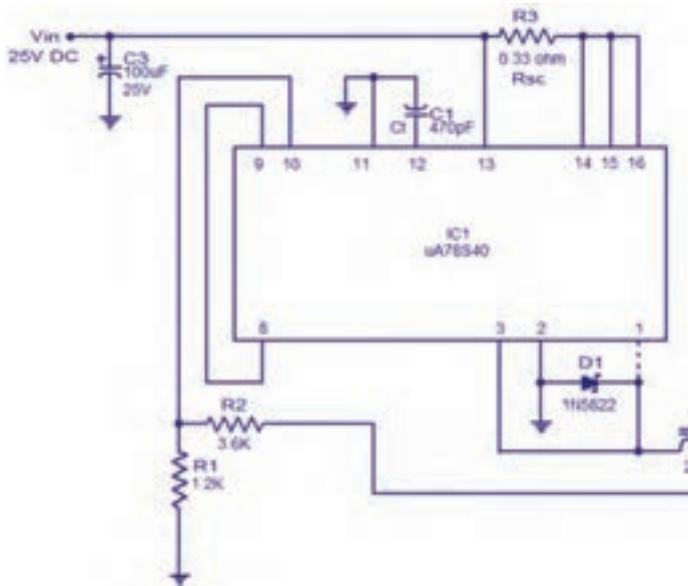
## پومن دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

الف-ب ۲-۴۱ شکل ظاهری آی‌سی و یک نمونه مدار تغذیه سوئیچینگ با استفاده از این آی‌سی را مشاهده می‌کنید.



ب) مدار با آی‌سی

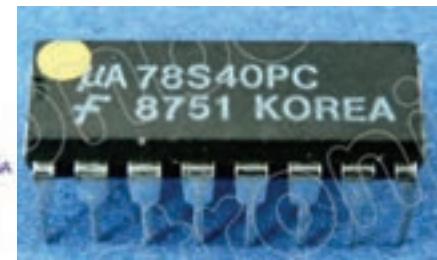

الف) شکل ظاهری آی‌سی


شکل ۲-۴۱ - شکل ظاهری و مدار تغذیه با آی‌سی

### آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۲)

- ۱- کدام گزینه از مزایای آی‌سی‌ها نسبت به مدارهای گستته محسوب نمی‌شود؟  
۱- مصرف توان بیشتر    ۲- حجم کمتر    ۳- سرعت عملکرد بالاتر    ۴- طراحی مدار ساده‌تر
- ۲- کدام گزینه به عنوان آی‌سی آنالوگ محسوب نمی‌شود?  
۱- آی‌سی رگولاتور    ۲- آی‌سی تایмер    ۳- آی‌سی منطقی    ۴- گیت‌های منطقی
- ۳- آی‌سی‌های رگولاتور مثبت به صورت ۷۸XX نام گذاری می‌شوند. صحیح  غلط
- ۴- ترتیب پایه‌های آی‌سی رگولاتور LM۳۳۷ و LM۳۱۷ مشابه یکدیگر است. صحیح  غلط
- ۵- آی‌سی‌های بسته‌بندی TO۳ دارای دو پایه هستند و بدنه آی‌سی پایه خروجی آن است.  
صحیح  غلط
- ۶- برای تنظیم ولتاژ خروجی رگولاتور در منبع تغذیه متغیر نیاز به یک مقاومت..... و یک مقاومت..... داریم.
- ۷- با توجه به برگه اطلاعات، حداکثر جریان خروجی آی‌سی LM۳۳۸ برابر با..... آمپر است.
- ۸- با توجه به برگه اطلاعات، محدوده ولتاژ خروجی آی‌سی LM۳۱۷ با آی‌سی LM۳۳۸ یکسان است?  
صحیح  غلط
- ۹- حداقل دو مورد از اشکال اساسی رگولاتورهای خطی را نام ببرید.
- ۱۰- محدوده فرکانس نوسانسازهای رگولاتورهای سوئیچینگ چند کیلوهرتز است?

۱۱- شکل ۲-۴۲ اساس کار یک رگولاتور سوئیچینگ را نشان می‌دهد، طرز کار مدار را به‌طور خلاصه شرح دهید.

۱۲- در شکل ۲-۴۲ کار دیود D را شرح دهید.

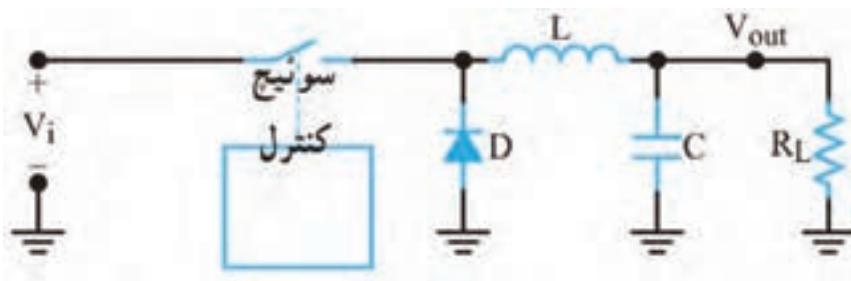

شکل ۲-۴۲


### آزمون نظری نرم‌افزاری پایان واحد یادگیری (۲)

- ۱- نرم افزار آلتیوم دیزاینر را فعال کنید.
- ۲- نقشه شماتیک مدار شکل ۲-۴۳ را در میز کار شماتیک نرم‌افزار ترسیم کنید.
- ۳- با استفاده از آموخته‌های خود طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد مناسب و با استفاده از نرم‌افزار آماده کنید.
- ۴- بعد از به اتمام رسیدن طراحی مدار چاپی، فایل نقشه PCB را با نام خود ذخیره کنید.
- ۵- از نقشه PCB خود پرینت بگیرید.

نکته



آزمون عملی بر اساس استاندارد عملکرد صورت می‌گیرد. لازم است طراحی مدار چاپی یک نمونه نقشه کاربردی با استفاده از نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر به اجرا در آید.

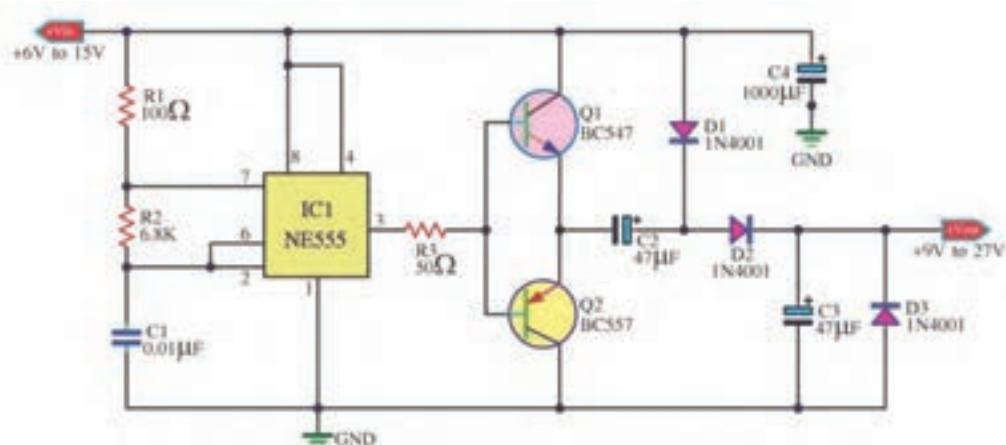

شکل ۲-۴۳

## ارزشیابی شایستگی طراحی مدار چاپی پروژه کاربردی با آی سی آنالوگ با نرم افزار

شرح کار:

- ۲- تشریح و رسم نقشه فنی مدارهای الکترونیکی با آی سی آنالوگ
- ۴- ذخیره فایل نقشه فنی مدار الکترونیکی و طرح PCB

- ۱- راه اندازی نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی
- ۳- تهیه طرح مدار چاپی نقشه فنی مدار الکترونیکی
- ۵- تهیه پرینت از طرح PCB

استاندارد عملکرد: طراحی مدار چاپی پروژه کاربردی با آی سی آنالوگ به وسیله نرم افزار با رعایت استاندارد شاخص ها: ۱- راه اندازی نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی (۵ دقیقه) ۲- رسم نقشه فنی مدار الکترونیکی با آی سی آنالوگ (۲۰ دقیقه)

۳- تهیه طرح مدار چاپی نقشه فنی مدار الکترونیکی (۳۰ دقیقه) ۴- ذخیره فایل نقشه فنی مدار الکترونیکی و طرح PCB (۱۰ دقیقه)

۵- تهیه پرینت از طرح PCB (۵ دقیقه)

شرطی انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک- نور مناسب برای کارهای ظریف -  
ابعاد حداقل عمت مرربع و دارای تهویه یا پنجره- دمای طبیعی ( $18^{\circ}\text{C}$ - $27^{\circ}\text{C}$ ) و مجهز به وسائل اطفاء حریق- میز کار استاندارد با  
ابعاد  $L180 * D80 * H80 \text{ cm}$  - مجهز به فیوز حفاظت جان- فرد با لباس کار- انجام کار در حال نشسته یا ایستاده- رایانه -  
پرینتر - نرم افزارهای مناسب- برگه اطلاعاتی قطعات- لوازم التحریر - قطعات الکترونیکی مطابق پروژه ها

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	راه اندازی نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی	۱	
۲	تشریح و رسم نقشه فنی مدار الکترونیکی با آی سی آنالوگ	۲	
۳	تهیه طرح مدار چاپی نقشه فنی مدار الکترونیکی	۲	
۴	ذخیره فایل نقشه فنی مدار الکترونیکی و طرح PCB	۲	
۵	تهیه پرینت از طرح PCB	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- دقت و تمرکز در اجرای کار			
۲- دقت و مسئولیت پذیری			
۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام العمر			
۴- اخلاق حرفه ای			
میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

## واحد یادگیری ۳

### شاپیستگی چاپ و آماده‌سازی طرح رو و پشت بُرد مدار چاپی، مونتاژ و راهاندازی مدار

آیا تا به حال فکر کرده‌اید:

چه روش‌هایی برای انتقال طرح مدار چاپی به روی فیبر وجود دارد؟

بهترین روش انتقال طرح روی فیبر، برای طرح‌های پیچیده و ظریف کدام است؟

در تولید انبوه فیبر مدار چاپی چه روشی مفروضه صرفه است؟

روش‌های انتقال طرح روی فیبر مدار چاپی چه شباهت‌هایی با روش‌های انتقال طرح روی پارچه دارد؟

برای پیاده‌سازی طرح مدار چاپی روی فیبر، روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از بهترین روش‌ها برای کاربران خانگی و استفاده در محیط‌های آموزشی، استفاده از روش پرینتر لیزری و آتو است. با این روش در پایه دهم آشنا شده‌اید. این شیوه انتقال طرح در مقایسه با استفاده از ماژیک ضد آب و یا لتراست به زمان کمتری نیاز دارد و دقت عملکرد آن بیشتر است. ولی در مقیاس بزرگ و تولید انبوه و صنعتی کاربردی ندارد. در اغلب کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی از روش چاپ سیلک (سیلک‌اسکرین) استفاده می‌کنند. تولید و تکثیر مدارها با این روش سریع‌تر و با دقت عمل بیشتر انجام می‌گیرد. در تولید زیاد صنعتی، انتقال طرح بر روی بُرد، توسط دستگاه‌های مخصوص و به صورت خودکار اجرا می‌شود.

در این واحد یادگیری استفاده از لامینت شرح داده می‌شود. پس از اتمام آموزش فراغیرنده باید بتواند فرایند اجرای کار را با دقت و مطابق استاندارد انجام دهد. همچنین باید قادر باشد مدار چاپی انواع مدارهای کاربردی با آی‌سی آنالوگ را که با نرم‌افزار پیشرفته طراحی نموده است روی فیبر انتقال دهد، فیبر را مونتاژ و راهاندازی کند. در تمام مراحل انجام کار، رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کار گروهی، به کارگیری فناوری‌های نوین، توجه به محیط‌زیست، رعایت نظم و ترتیب و سایر مهارت‌های غیرفنی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در مراحل اجرای کار رعایت شود.

#### استاندارد عملکرد

#### انتقال طرح رو و پشت مدار چاپی و آماده‌سازی فیبر بر اساس استانداردهای تعریف شده

## ۱-۳- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک- لوازم التحریر- مولتی متر- رایانه- نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی- لامینت- اسید مدار چاپی- وان اسید- مواد پاک کننده- دریل- متنه مناسب- بُرد مدار چاپی- قطعات پروژه آنالوگ

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

## ۲-۳- روش‌های ساخت فیبر مدار چاپی

برای ساخت فیبر مدار چاپی روش‌های گوناگونی وجود دارد که در پایه دهم در کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی با روش‌های مازیک و استفاده از پرینتر لیزری و اتو آشنا شدید. در این واحد یادگیری با روشی جدید و بسیار دقیق به نام لامینت (Laminate) آشنا می‌شوید که در بازار هم از آن استفاده می‌شود. لامینت یا لامینت نیز می‌نامند.


فیلم تهیه طرح مدار چاپی با لامینت را ببینید و مراحل اجرای کار را به خاطر بسپارید. نکات مهم را یادداشت کنید.

فیلم



### روش لامینت

لامینت یا لامینت ماده شیمیایی حساس به نور است که بین دو روکش پلاستیکی نازک قرار گرفته است. این ورق نازک پلاستیکی با تابش نور شدید در مدت کوتاهی تغییر رنگ داده و خواص شیمیایی آن تغییر می‌کند. توجه کنید که نرمی پلاستیک دو طرف لامینت با هم متفاوت است. یک طرف نرم بوده و خاصیت کشسانی دارد اما پلاستیک طرف دیگر خشک است. ورقه لامینت در بازار در رنگ‌های سبز و آبی موجود است. در شکل ۱-۳ لامینت را به صورت رول مشاهده می‌کنید.

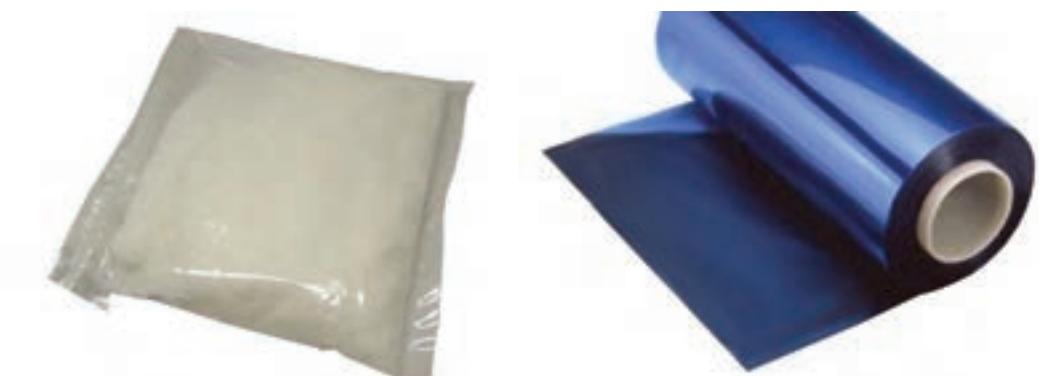

شکل ۲-۳- پودر ظهور (بیکربنات سدیم)

شکل ۱-۳- ورقه لامینت

### چاپ نقشه روی فیبر مدار چاپی با روش لامینت

برای چاپ نقشه pcb با روش لامینت نیاز به مواد زیر داریم.  
- فیبر مسی

- محفظه با نور UV یا چراغ مطالعه مجهرز به لامپ کم مصرف CFL (Compact fluorescent lamp)
- طرح چاپ شده بر روی فیلم شفاف مخصوص (طلق ترانسپرنت)
- پودر ظهور (بیکربنات سدیم)، شکل ۳-۲
- پودر پاک‌کننده لمینت یا مایع لاک پاک کن
- اسید مدار چاپی مایع یا پودر اسید پرکلورودوفر

فیلم



فیلم انتقال طرح مدار چاپی روی فیبر به صورت دستی و با استفاده از لمینت را ببینید.

برای انتقال طرح نقشه مدار چاپی با استفاده از لمینت باید مراحل زیر را اجرا کنیم:

☐ ابتدا فیبر مسی خام را به اندازه عرض فیبر مدار چاپی مورد نظر برش می‌زنیم. سپس لبه بُرش خورده را صاف می‌کنیم. برای این کار ابتدا به وسیله خط کش فلزی و سوزن خط کش روی فیبر را اندازه‌گذاری می‌کنیم. در شکل ۳-۳ سوزن و خط کش و روش خط کشی را مشاهده می‌کنید.

ایمنی



قبل از برش دادن فیبر ابتدا آن را بر روی میز کار محکم کنید. برای این کار می‌توانید چهار طرف فیبر را به میز پیچ کنید یا آن را روی گیره فلزی ببندید.




شکل ۳-۳- سوزن خط کش و روش استفاده از آن

☐ نقاط را با سوزن خط کش به یکدیگر متصل می‌کنیم تا خطی صاف روی فیبر ترسیم شود. چندین بار سوزن را روی فیبر می‌کشیم تا خط عمق پیدا کند. همان‌طور که در شکل ۴-۴ مشاهده می‌کنید پس از چندین بار کشیدن سوزن خط کش، خطی واضح و عمیق روی فیبر ترسیم می‌شود.

☐ پس از این مرحله فیبر را به گیره فلزی می‌بندیم، به‌طوری که خط مورد نظر با لبه فک‌های نگهدارنده گیره مماس شود. متناسب با استقرار گیره در جهت افقی یا عمودی به فیبر نیرو وارد می‌کنیم تا فیبر از روی خط مورد نظر جدا شود. برای این کار کف دست خود را در لبه بالایی فیبر قرار داده و مطابق شکل ۳-۵ در جهت افقی به فیبر نیرو وارد می‌کنیم. ملاحظه خواهید کرد که فیبر دقیقاً از روی خط برش می‌خورد.



شکل ۳-۵- شکستن فیبر خام به وسیله گیره فلزی

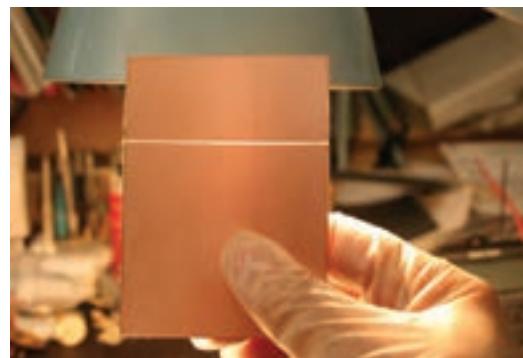

شکل ۳-۶- خط عمیق ایجاد شده بر روی فیبر

- ☒ در مرحله بعدی لبه شکسته شده فیبر را با کاغذ سنباده‌ای که آن را بر روی یک تکه چوب چسبانده‌ایم پرداخت می‌کنیم تا صاف و یکنواخت شود (شکل ۳-۶).
- ☒ می‌توانیم از تیغه اره آهن‌بر یا اره مویی هم برای برش فیبر استفاده کنیم. برای این کار فیبر را به گیره بسته و شروع به برش می‌کنیم. برای این کار از اره مویی با تیغه و دندانه مستقیم استفاده می‌کنیم. مراحل برش در شکل ۳-۷ نشان داده شده است.
- ☒ با مینی فرز هم می‌توانیم فیبر را برش دهیم. این وسیله طبق شکل ۳-۸ دارای تیغه‌ای تیز و دایره‌ای شکل است که با سرعت بالا به راحتی فیبر را با کمترین میزان خطا برش می‌دهد. پس از برش عملیات پرداخت لبه فیبر انجام می‌شود.



شکل ۳-۷- بریدن فیبر با اره آهن بر



شکل ۳-۸- بریدن فیبر با مینی فرز



شکل ۳-۹- پرداخت کردن لبه فیبر

چند قطعه فیبر مدار چاپی را با سوزن خط کش علامت‌گذاری کنید و در ابعاد مناسب و مورد نیاز برش دهید و لبه‌های آن را صاف کنید.

فعالیت عملی



- ☒ فیبر مسی خام را با یک سمباده نرم (سسست آب P400) به آرامی و به صورت یکنواخت سنباده می‌زنیم. دانه‌های تشکیل‌دهنده این کاغذ سنباده بسیار نرم هستند و آسیبی به مس روی فیبر وارد نمی‌کنند و فقط کثیفی‌های روی فیبر را از بین می‌برند. این سنباده را می‌توانید از ابزار فروشی‌ها تهیه کنید.
- ☒ اگر سمباده در دسترس نباشد، طبق شکل ۳-۹ می‌توانید از آب گرم و مایع ظرفشویی و سیم ظرفشویی استفاده کنید. در این حالت باید فیبر مسی را با دقت بسیار زیادی بشویید تا کاملاً براق شود. پس از شستشو،



☒ کار با لمینت حتماً باید در اتاقی نیمه تاریک که با لامپ قرمز رنگ نورپردازی شده است صورت گیرد. لازم است عمل چسباندن لمینت روی فیبر نیز در این فضا انجام شود در غیر این صورت با برخورد نور خاصیت شیمیایی ورقه لمینت تغییر می‌کند و کارآبی خود را از دست می‌دهد.



شکل ۳-۱۰- فیبر مسی تمیز شده



شکل ۳-۹- تمیز کردن فیبر مسی

- ☒ پس از خشک شدن فیبر، طبق شکل ۳-۱۱ لمینت را به اندازه مورد نیاز برش دهید و روکش پلاستیکی طرفی که نرم‌تر است و حالت کشسانی دارد را تا نصف جدا کنید. جداسازی لامینت نیاز به تجربه و مهارت دارد.
- ☒ لمینت را طبق شکل ۳-۱۲ روی فیبر قرار داده و همان‌طور که از قسمت زیر، روکش پلاستیکی را جدا می‌کنید از طرف دیگر لمینت را به‌وسیله یک تیغه پلاستیکی صاف بر روی فیبر بچسبانید. این عمل مانند چسباندن محافظ ضد خش روی صفحه نمایش تلفن همراه است.
- ☒ پس از چسباندن، ۱۰ دقیقه با دست روی لمینت بکشید تا خوب گرم شده و محکم به فیبر بچسبد. هر قدر این کار را دقیق‌تر انجام دهید احتمال جداسدن لمینت از فیبر کمتر می‌شود.
- ☒ پس از اتمام کار، فیبر را بر عکس می‌کنید و به‌وسیله کاتر لمینت‌های اضافی را برش می‌دهید. شکل ۳-۱۳ فیبر لامینت شده را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۱- جدا کردن روکش لمینت شده



شکل ۳-۱۲- چسباندن قسمتی از لمینت



شکل ۳-۱۳- جدا کردن روکش لمینت

☒ در فرایند چسباندن لمینت نباید زیر آن حباب هوا ایجاد شود به عبارت دیگر باید لمینت به صورت کامل به فیبر بچسبد. چنانچه در هنگام چسباندن لمینت حباب هوا ایجاد شد با یک سوزن هوای آن را تخلیه کنید.

☒ استفاده از اتو با درجه حرارت ملایم نیز بسیار مؤثر است. اتو را روی درجه کم قرار دهید، و روی فیبر لمینت شده را با پارچه‌ای نخی بپوشانید. سپس اتو را به آرامی بر روی آن بکشید تا لمینت خوب بچسبد.

روی یکی از قطعات بریده شده طبق دستورالعمل ارائه شده، لمینت بچسبانید.

فعالیت عملی



فیلم تهیه طرح مدار چاپی و انتقال طرح روی فیبر را در روش صنعتی بینید و مراحل اجرای کار را به خاطر بسپارید. نکات مهم را یادداشت کنید.

فیلم



### ۳-۳- لامینت کاری در صنعت

☒ در صنعت از دستگاه لمینتور یا دستگاه پرس کارت برای این کار استفاده می‌کنند. در این روش مانند مراحل قبل، ابتدا قسمتی از لایه نرم لمینت را از آن جدا می‌کنند، سپس آن را مانند شکل ۳-۱۴ روی لبه اولیه فیبر مسی قرار می‌دهند.


☒ در مرحله بعدی با استفاده از تیغه لاستیک طبیعی که به آن تیغه اسکوئیجی (Squeegee) می‌گویند قسمتی از لمینت را به صورت دستی بر روی فیبر می‌چسبانند (شکل ۳-۱۴).

☒ دستگاه را بر روی دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد تنظیم می‌کنند. سپس فیبر مسی را در ورودی دستگاه لمینتور قرار می‌دهند و موتور انتقال دهنده دستگاه را روشن می‌کنند (شکل ۳-۱۵). دستگاه با سرعت بسیار آرام فیبر را به درون خود می‌کشد و پس از چند ثانیه طبق شکل ۳-۱۶ فیبر لمینت شده از سمت دیگر دستگاه خارج می‌شود. در حقیقت غلتک‌های گرم با عبور دادن فیبر، لمینت را با دقت فوق العاده بالا، بر روی فیبر مسی می‌چسبانند.

در شکل ۳-۱۶ فیبر لمینت شده را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱۶- خروج فیبر از لمینتور

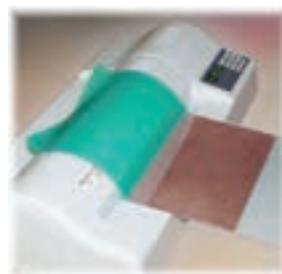

شکل ۳-۱۵- ورود فیبر به لمینتور



شکل ۳-۱۴- قرار دادن فیبر در لمینتور

فعالیت



به صورت فردی از مراکزی که کارت شناسایی را پرس می‌کنند بازدید کنید و مراحل پرس کردن کارت را از نزدیک ببینید. بر مبنای مشاهدات خود گزارش تهیه و به کارگاه ارائه کنید.

## الگوی پرسش

- ۱- سه روش متداول انتقال طرح به روی مدار چاپی را نام ببرید. کدام روش دقت بیشتری دارد؟
- ۲- در صنعت برای انتقال طرح به روی فیبر از روش چاپ سیلک استفاده می‌کنند. صحیح  غلط
- ۳- لامینت ماده‌ای ..... و حساس به ..... است که بین دو روکش پلاستیکی نازک قرار گرفته است.
- ۴- فرآیند انتقال طرح روی فیبر را با استفاده از لامینت به ترتیب اجرای کار بنویسید.
- ۵- چسباندن لامینت بر روی فیبر باید در اتاق ..... و یا با نور ..... انجام گیرد.


فعالیت




یکی از هنرجویان به صورت داوطلبانه مراحل برش فیبر و چسباندن لامینت روی آن را در یکی از جلسات کارگاهی برای سایر هنرجویان اجرا کند.

## ۴-۳- انتقال طرح روی فیبر

- در این مرحله نقشه طراحی شده توسط آلتیوم دیزاینر را طبق شکل ۳-۱۷ با چاپگر لیزری بر روی طلق شفاف (ترنسپرنت Transparent) به صورت فیلم منفی (نگاتیو) چاپ می‌کنیم. برای ایجاد نگاتیو از نرم‌افزار نقاشی ویندوز (PAINT)، فتوشاپ و نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر استفاده کنید.

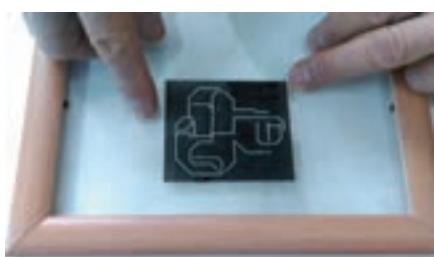

شکل ۳-۱۹- چسباندن یک نمونه نگاتیو روی شیشه

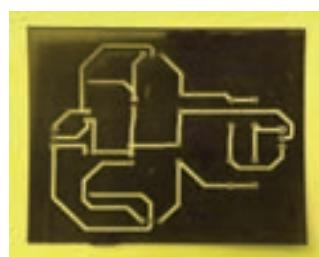

شکل ۳-۱۸- فیلم نگاتیو چاپ شده



شکل ۳-۱۷- چاپ فیلم منفی نقشه

- در شکل ۳-۱۸ نقشه چاپ شده روی طلق شفاف را مشاهده می‌کنید.
- برای ادامه به یک قاب عکس نیاز داریم. طبق شکل ۳-۱۹ پشت قاب عکس را باز می‌کنیم و نقشه را روی شیشه آن می‌چسبانیم.
- روکش نازک سمت دیگر لامینت را مانند شکل ۳-۲۰ به آرامی جدا می‌کنیم.
- فیبر لامینت کاری شده را طبق شکل ۳-۲۱ روی نقشه می‌گذاریم.
- طبق شکل ۳-۲۲ پشت قاب عکس را می‌بندیم و آن را بر عکس می‌کنیم.

## پودمان دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته



شکل ۳-۲۲- بستن در قاب عکس



شکل ۳-۲۳- قرار دادن فیبر روی نقشه



شکل ۳-۲۰- جداسازی لایه نازک لمینت

### ۳-۵- نوردهی و ظهور فیبر

- ☒ پس از آماده سازی قاب باید به بُرد نور بدهیم. عملیات نوردهی به وسیله یک چراغ مطالعه مجهز به لامپ کم مصرف (CFL) صورت می‌گیرد. طبق شکل ۳-۲۳ به مدت ۵ دقیقه فیبر را نور می‌دهیم.
- ☒ برای ظهور و ثبوت نقشه روی فیبر، حدود یک قاشق غذاخوری (۱۰ گرم) پودر ظهور که همان بیکربنات سدیم (جوش شیرین) است را در مقدار کمی آب سرد بریزید و خوب هم بزنید.
- ☒ در محل تاریک خانه طبق شکل ۳-۲۴ فیبر را در محلول ظهور بگذارید.
- ☒ پس از ۵ الی ۷ دقیقه طبق شکل ۳-۲۵ به آرامی روی فیبر دست بکشید تا لامینت‌های نور ندیده جدا شوند.
- ☒ در نهایت فیبر را با آب بشویید تا کاملاً تمیز شود. این مرحله را خیلی سریع انجام دهید تا لامینت‌های ثابت شده و نور دیده جدا نشوند.
- ☒ پس از شست و شو فیبر به صورت شکل ۳-۲۶ در می‌آید.


نکته



در عملیات نوردهی می‌توانید از نور خورشید هم استفاده کنید. زیرا نور خورشید اشعه ماوراء بنفسج (UV) دارد. برای این کار کافی است فیبر را به مدت ۲ تا ۵ دقیقه زیر نور مستقیم خورشید قرار دهید.



شکل ۳-۲۵- شست و شوی فیبر بعد از ظهور

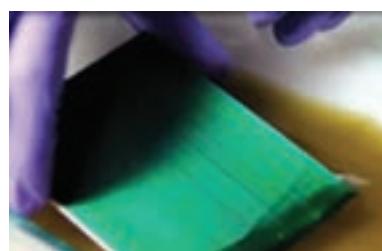

شکل ۳-۲۴- قرار دادن فیبر در محلول ظهور



شکل ۳-۲۳- عملیات نوردهی فیبر

ایمنی



هنگام اجرای این مراحل مراقب باشید محلول ظهور روی لباس شما نریزد. همچنین مراقب باشید این ماده با پوست بدن شما تماس پیدا نکند. در صورت ایجاد تماس، بلا فاصله محل آلوده شده را با آب و صابون بشویید.

## ۶-۳-اسید کاری فیبر

☒ در این مرحله فیبر را داخل محلول اسید پرکلرودوفر و آب قرار می‌دهیم تا طبق شکل ۳-۲۷ قسمت‌های مسی اضافی از بین برود و نقشه مورد نظر باقی بماند.

☒ پس از آماده شدن فیبر طبق شکل ۳-۲۸ آن را با یک پنس پلاستیکی خارج کنید و آن را با آب بشویید.



شکل ۳-۲۶- فیبر ظاهر شده پس از شستشو

شکل ۳-۲۷- قرار دادن فیبر داخل اسید

یادآوری

مراحل اسید کاری در کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی پایه دهم به صورت مفصل توضیح داده شده است.

فعالیت




مراحل نوردهی و ظاهر شدن نقشه روی فیبر را عملاً اجرا کنید.

## ۶-۴- سوراخ کاری فیبر

فیبر آماده شده را طبق شکل ۳-۲۹ با مینی دریل ستونی یا دریل دستی با متنه شماره ۱ یا ۲ میلی‌متر سوراخ کنید.

پس از سوراخ کاری باید لامینت‌های اضافی را پاک کنید. برای این کار از ماده استون (لاک پاک کن-Acetone) که در منازل یافت می‌شود استفاده کنید. طبق شکل ۳-۳۰ پارچه‌ای را به ماده آغشته کنید و بر روی فیبر بکشید تا لامینت‌های اضافی پاک شود. در نهایت طبق شکل ۳-۳۱ فیبر مدار چاپی آماده لحیم کاری است.

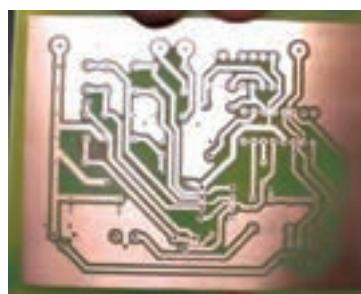

شکل ۳-۳۱- فیبر آماده شده نهایی

شکل ۳-۳۰- پاک کردن لامینت اضافی

شکل ۳-۲۹- سوراخ کاری فیبر مدار چاپی

فعالیت



مراحل سوراخ کاری یک نمونه فیبر توسط یکی از هنرجویان به اجرا درآید و به سؤالات سایر هنرجویان پاسخ داده شود.

جست و جو



ایمنی



سعی کنید در مراحل ظهرور و اسید کاری حتماً از دستکش لاستیکی استفاده کنید تا به پوست دست شما آسیبی نرسد. همچنین برای اسید کاری ظروف پلاستیکی به کار ببرید تا در اثر اسید خورده نشود.

کار عملی ۱:

آماده سازی و مونتاژ فیبر مدار چاپی یک پروژه ساده آنالوگ

**هدف:** کسب مهارت در آماده سازی فیبر مدار چاپی با استفاده از لامینت و مونتاژ و راه اندازی آن

کار عملی



**قطعات، مواد و تجهیزات مورد نیاز:** فیبر در اندازه مورد نظر - لامینت - مواد ظهرور - سنباده نرم - مواد پاک کننده - اسید مدار چاپی - دریل - مته با قطر مناسب - گیره - وسایل نوردهی  
نکته: اگر لامینت در اختیار ندارید، از سایر شیوه ها برای آماده سازی فیبر استفاده کنید.

#### مراحل اجرای کار:

- ۱- طرح مدار چاپی منبع تغذیه متغیر با آی سی LM۳۳۸ یا هر طرح دیگر تأیید شده را که با نرم افزار ترسیم نموده اید، آماده کنید.
- ۲- فیبر مدار چاپی را در ابعاد مورد نظر ببرید و فیبر را تمیز کنید.
- ۳- با استفاده از لامینت و اجرای مراحل کار با دقت لازم، طرح را به روی فیبر انتقال دهید.
- ۴- فیبر را برای سوراخ کاری آماده کنید.
- ۵- پس از سوراخ کاری بُرد را تمیز کنید.
- ۶- قطعات را روی بُرد مونتاژ کنید.
- ۷- بُرد مونتاژ شده را تمیز کنید.
- ۸- مدار را راه اندازی کرده و از صحت عملکرد مدار اطمینان حاصل کنید.

#### الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۳)

- ۱- برای ساخت مدارهای پیچیده روش اتو بهترین روش محسوب می شود. صحیح  غلط
- ۲- اگر لایه لامینت را زیر نور اتاق جدا کنیم تغییر خواص شیمیایی در آن رخ داده و خراب می شود.  
صحیح  غلط

۳- برای انجام عملیات ثبوت لمینت به جای بیکربنات سدیم می‌توانیم از جوش شیرین هم استفاده کنیم.

صحیح  غلط

۴- در روش لمینت برای چاپ نقشه روی طلق شفاف از چاپگر ..... استفاده می‌شود.

۵- نام طلق مورد استفاده برای چاپ نقشه در روش لمینت به زبان انگلیسی ..... است.

۶- برای پاک کردن لمینت‌های اضافی در مرحله نهایی ساخت از ماده ..... استفاده می‌شود.

۷- مراحل اجرای پروژه را فهرست وار بنویسید.

۸- کدامیک از روش‌های زیر برای تولید انبوه فیبر مدار چاپی مناسب‌تر است؟

۱- روش اتو      ۲- روش سیلک اسکرین      ۳- روش لمینت      ۴- روش اسپری پوزیتیو ۲۰

۹- در روش صنعتی لمینت برای چسباندن لمینت روی فیبر، از چه روشی استفاده می‌کنند؟

۱۰- چرا باید مراحل چسباندن لمینت زیر نور کم قرمز رنگ انجام شود؟ شرح دهید.

### الگوی آزمون عملی پایان واحد یادگیری (۳)

۱- طرح مدار چاپی مبدل DC به DC یا هر طرح دیگر را که با نرم‌افزار ترسیم نموده‌اید، آماده کنید.

۲- فیبر مدار چاپی را در ابعاد مورد نظر بُرید و فیبر را تمیز کنید.

۳- با استفاده از لامینت یا روش پرینتر لیزری و اتو، مراحل کار را با دقت لازم اجرا کنید و طرح را به روی فیبر انتقال دهید.

۴- فیبر را برای سوراخ‌کاری آماده کنید.

۵- پس از سوراخ‌کاری بُرد را تمیز کنید.

۶- قطعات را روی بُرد مونتاژ کنید.

۷- بُرد مونتاژ شده را تمیز کنید.

۸- مدار را راه اندازی کنید و بُرد را مورد استفاده قرار دهید.

### ارزشیابی شایستگی چاپ و آماده سازی طرح رو و پشت بُرد مدار چاپی، مونتاژ و راه اندازی مدار

شرح کار: ۱- آماده سازی طرح مدار چاپی تهیه شده توسط نرم افزار ۲- آماده سازی فیبر خام ۳- انتقال طرح به روی فیبر ۴- سوراخ کاری فیبر ۵- مونتاژ قطعات روی فیبر ۶- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده

استاندارد عملکرد: انتقال طرح رو و پشت مدار چاپی و آماده سازی فیبر براساس استانداردهای تعریف شده  
شاخص ها: ۱- آماده سازی طرح مدار چاپی تهیه شده توسط نرم افزار (۵ دقیقه) ۲- آماده سازی فیبر خام (۱۰ دقیقه) ۳- انتقال طرح به روی فیبر (۱۰ دقیقه) ۴- سوراخ کاری فیبر (۱۰ دقیقه) ۵- مونتاژ قطعات روی فیبر (۳۰ دقیقه) ۶- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده (۳۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک- نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ متر مربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفاء حریق- میز کار استاندارد با ابعاد L180 \* D80 \* H80 cm - مجهز به فیوز حفاظت جان- فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - پرینتر- نرم افزارهای مناسب - برگه اطلاعاتی قطعات - لوازم التحریر - وسایل تهیه مدار چاپی - وسایل اسید کاری - وسایل سوراخ کاری فیبر- وسایل مونتاژ- قطعات پروژه

#### معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی طرح مدار چاپی تهیه شده توسط نرم افزار	۱	
۲	آماده سازی فیبر خام	۱	
۳	انتقال طرح روی فیبر	۲	
۴	سوراخ کاری فیبر	۱	
۵	مونتاژ قطعات روی فیبر	۲	
۶	تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- محافظت از دستگاه ها ۲- دقت و مسئولیت پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادرانه ۴- اخلاق حرفه ای ۵- رعایت نکات زیست محیطی			
*	میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.		