

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



# تعمیر لوازم خانگی حرارتی

(جلد اول)

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته مهارتی: تعمیر لوازم خانگی برقی

نام استاندارد مهارتی مبنا: تعمیرکار لوازم برقی و حرارتی و گردندۀ درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۷۷/۲/۱ - ۵۵ - ۸

حیدری، محمد

۶۴۳

تعمیر لوازم خانگی حرارتی (جلد اول)/ مؤلف: محمد حیدری - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی

/۶

ایران.

ت ۹۴۹ ح /

۱۰۹ ص. : مصور. - شاخه کاردانش

متن درسی شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته مهارتی تعمیر لوازم خانگی برقی.

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

۱. لوازم خانگی- نگهداری و تعمیر. ۲. لوازم خانگی برقی- نگهداری و تعمیر. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ب. عنوان.






## وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

تعمیر لوازم خانگی حرارتی (جلد اول) - ۱۴۶۰-۳۱	نام کتاب :
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده :
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشت	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :
محمد حیدری (مؤلف) - سید محمود صموطی (ویراستار فنی) - ماهدخت عقیقی (ویراستار ادبی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :
ادارة کل نظرات بر شعر و توزيع مواد آموزشی	مدیریت آماده‌سازی هنری :
معصومه چهره‌آرا ضبابی (صفحه‌آرا) - علیرضا رضائی کر (طراح جلد) - مریم دهقان‌زاده (رسام) - استودیو عکاسی شرکت صنایع آموزشی (عکاس)	شناسه افزوده آماده‌سازی :
تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)	نشانی سازمان :
تلفن : ۰۹۲۶-۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار ۸۸۳۰۹۲۶؛ کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وپ سایت : <a href="http://www.irtextbook.ir">www.irtextbook.ir</a> , <a href="http://www.chap.sch.ir">www.chap.sch.ir</a>	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱	ناشر :
(دارو پخش) تلفن ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی ۱۳۹-۳۷۵۱۵	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	چاپخانه :
چاپ هشتم ۱۴۰۲	سال انتشار و نوبت چاپ :

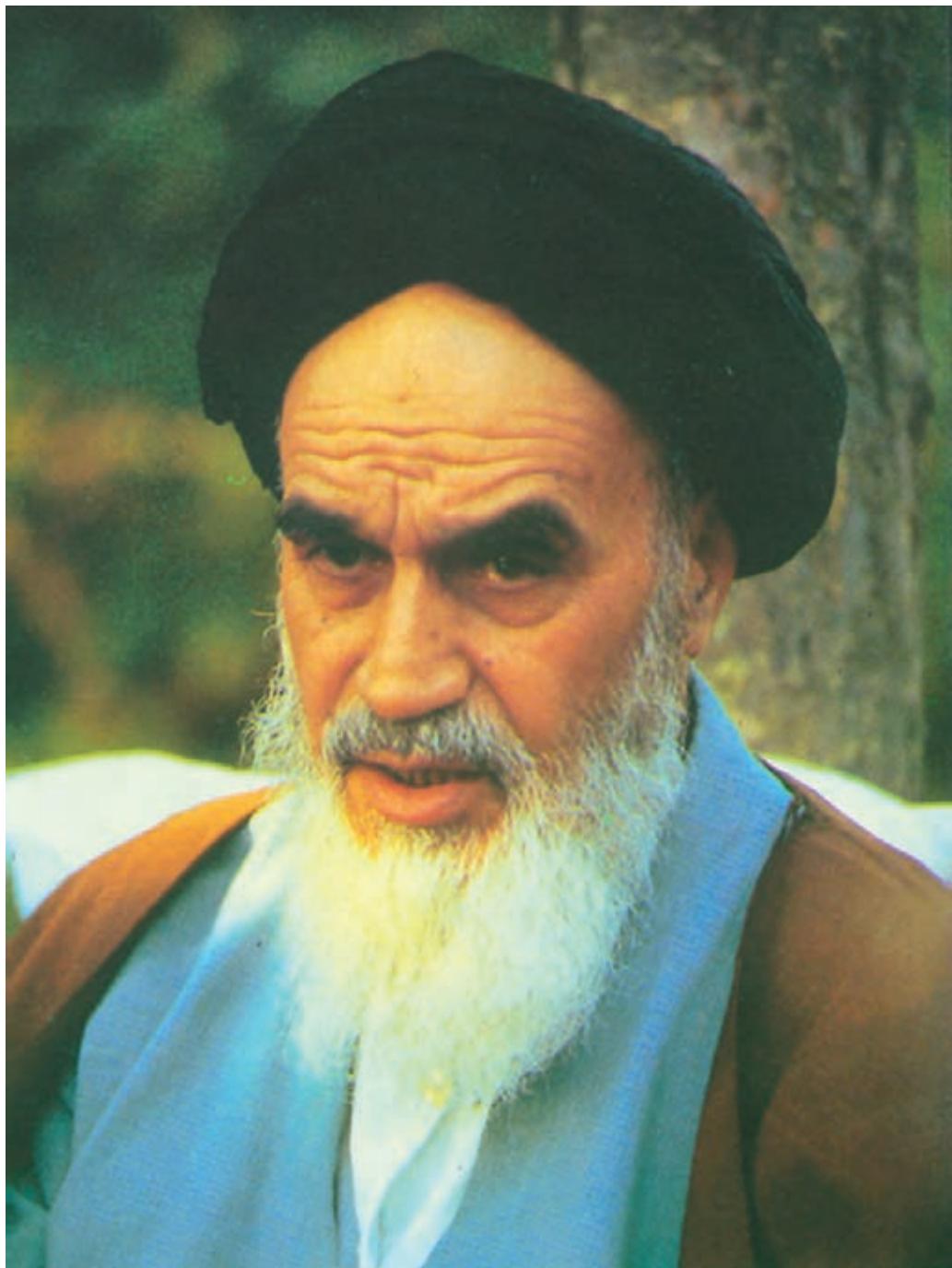کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات  
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل  
نشاید و از انتکای به اجنب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران- صندوق پستی شماره ۱۵۴۸۷۴ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و  
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

[info@tvoccd.sch.ir](mailto:info@tvoccd.sch.ir)

پیام نگار(ایمیل)

[www.tvoccd.sch.ir](http://www.tvoccd.sch.ir)

وبگاه (وبسایت)

## مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تأليف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کارداش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کارداش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند. دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مریبان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کارداش و سایر علاوه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین، «پوダメن‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کارداش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت ( $M_1$ ,  $M_2$  و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار ( $U_1$ ,  $U_2$  و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه ( $P_1$ ,  $P_2$  و ...) تقسیم می‌شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پوダメن و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پوダメن درج شده است. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تأليف کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کارداش



## مقدمه

با توسعه روزافرون علم و تکنولوژی، وسایل خانگی حرارتی پیشرفت زیادی داشته است. از آنجایی که خرایی کابل ناشی از فرسودگی و استفاده‌ی نادرست از آن یک نقص عادی محسوب می‌شود لذا بعضی از وسایل خانگی بر قی از نوع حرارتی مانند اطرو و کتری طوری طراحی شده‌اند که برای گرفتن انرژی الکتریکی، از یک پریز سیار یا از یک پایه‌ی جداشدنی نظری شارژرها استفاده کرده و به هنگام کار، این وسایل بدون سیم بوده، از منبع انرژی الکتریکی بی‌نیازند و خطری مصرف کننده را تهدید نمی‌کند.

هم‌چنین استفاده از میکروکنترولرهای رایانه‌جهت راه اندازی و کنترل حین کار، با گرفتن اطلاعات لازم از وضعیت پروسه و انتقال آن‌ها به شخص کنترل کننده از راه دور مقدور گشته است.

با کنترل الکترونیکی، امکان تنظیم توان مصرفی، ایجاد فاکتور خودتخصیص یا هوشمند سبب مجهز شدن وسایل به صفحه نمایشگر جهت کنترل اطلاعات مربوط به عملکرد وسایل و عیوب داخلی آن‌ها شده است.

در حال حاضر با تکنولوژی پیشرفته علم الکترونیک، وسایل خانگی بر قی مجهز به قطعه‌ی آنالیزکننده (پروسسور) کلام می‌باشد که اخطارها، نوع خطوط و روش برطرف شدن آن را با کلام به شما اعلام می‌کند. کتاب حاضر به صورتی تدوین یافته تا شما را در امر کاربرد، تعمیر و عملکرد اجزای داخلی وسایل خانگی باری دهد. هم‌چنین جدول‌ها، شکل‌ها و تصاویر گام به گام یک الگوی منطقی را برای عیب‌یابی و روش رفع آن فراهم می‌آورد.

این کتاب در دو جلد تألیف شده، جلد اول مشکل از لوازم حرارتی (۱) مربوط به وسایل خانگی ساده و خودکار و جلد دوم لوازم حرارتی (۲) مشکل از لوازم خانگی که فقط خودکارند به شما کمک خواهد کرد که چگونه از ایجاد خطای جلوگیری نموده و روش عیب‌یابی سریع و نحوه‌ی تعمیر آسان، مطمئن و کم‌هزینه را فراگیرید.

یکی از مواردی که موجب ارتقاء کیفی این کتاب شده است، اجرای ویراستاری فنی آن توسط آقای مهندس صموتوی بوده است. ایشان علاوه بر ویراستاری فنی نقش اساسی در دگرگونی ساختاری کتاب داشته و در تمام مراحل تألیف گام به گام با اینجانب همکاری کرده‌اند. لذا بر خود لازم می‌دانم از ایشان تشکر و ویژه داشته باشم.

در خاتمه وظیفه خود می‌داند که از زحمات و رهنمودهای آقایان مهندسین ابوالقاسم جاریانی، بهروز کهزادی، عبدالمجید خاکی صدیق، فریدون علومی، محمدحسین افسار، صمد خادمی‌اقدم، محسن پردیس، بهنام بهشادپور و سرکارخانم ماهدخت عقیقی ویراستارادی کتاب و اعضای محترم کمیسیون تخصصی رشته‌ی الکترونیک دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش آقایان مهندس امیرحسین ترکمانی، شهرام خدادادی، جواد آیت‌الله، حسین جنانی و فریدون عرب پوریان تشکر و قدردانی نمایم.

همچنین به خاطر تحمل زحمات بی‌شائبه و بسیار ارزشمند همکاران محترم واحدهای آماده‌سازی خبر، حروفچینی، گرافیک، رسامی، صفحه‌آرایی و همکاران مصحح در اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی و عکاسان محترم شرکت صنایع آموزشی ایران آقایان عباس رخوند، مهندسین محمد رضا صفابخش و سعید رضایی نودهی و عکاس محترم دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش سرکارخانم نسرین اصغری کمال شکر و سپاسگزاری را دارم.

از آنجاییکه هرنوع فعالیتی به خصوص در زمینه‌ی تأثیف کتاب‌های درسی نمی‌تواند بدون نقص باشد، رهنمودهای کلیه‌ی استفاده‌کنندگان این کتاب می‌تواند در بهبود کیفی کتاب در چاپ‌های بعدی اثر بگذارد. لذا خواهشمند است نظرات خود را به آدرس صندوق پستی درج شده در ابتدای کتاب ارسال دارید.

مؤلف

## فهرست

۱	واحد کار اول – لوازم حرارتی (۱)
۲	فصل اول – باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی بخاری و اجاق برقی
۳	پیش آزمون (۱) .....
۵	۱- اطلاعات کلی .....
۶	۲- انواع و کاربرد بخاری برقی .....
۸	۳- ساختمان بخاری برقی .....
۱۱	۴- مدار الکتریکی بخاری برقی .....
۱۲	۵- کار عملی شماره‌ی ۱- روش باز کردن بخاری برقی .....
۲۹	۶- جدول عیب یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی بخاری برقی .....
۳۰	۷- انواع و کاربرد اجاق برقی .....
۳۱	۸- ساختمان اجاق برقی .....
۳۳	۹- مدار الکتریکی اجاق برقی .....
۳۴	۱۰- کار عملی شماره‌ی ۲- روش باز کردن اجاق برقی .....
۴۹	۱۱- جدول عیب یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی اجاق برقی .....
۵۱	آزمون پایانی (۱) .....

فصل دوم – باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کباب پز و توستر برقی	۵۴
پیش آزمون (۲)	۵۵
۱- اطلاعات کلی	۵۶
۲- انواع کباب پز برقی و کاربرد آنها	۵۶
۳- ساختمان کباب پز برقی	۵۸
۴- تنظیم ترمومترات بی متالی قابل تنظیم	۶۱
۵- مدار الکتریکی کباب پز برقی	۶۲
۶- کار عملی شماره ۱- روش باز کردن کباب پز برقی	۶۳
۷- جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی کباب پز برقی	۷۶
۸- انواع توستر برقی و کاربرد آن	۷۷
۹- ساختمان توستر برقی	۷۹
۱۰- طرز کار توستر برقی	۸۴
۱۱- مدار الکتریکی توستر برقی	۸۵
۱۲- کار عملی شماره ۲- روش باز کردن توستر برقی	۸۷
۱۳- جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی توستر برقی	۱۰۰
آزمون پایانی (۲)	۱۰۳
منابع	۱۰۹


## هدف کلی پودمان

عیب یابی و تعمیر لوازم خانگی حرارتی برقی

ساعت			عنوان توانایی	شماره	
نظری	عملی	جمع		توانایی	واحد کار
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی بخاری و اجاق برقی	۱۶	۱
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کباب پز و توستر برقی	۱۷	
۱۰	۸	۲	باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی اتو	۱۵	
۸	۶	۲	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کتری برقی	۱۸	
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی پلوپز و آرام پز	۱۹	۲
۱۲	۱۰	۲	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی رادیاتور برقی	۲۰	
۱۶	۱۲	۴	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی آب گرم کن برقی	۲۸	
۸۸	۷۲	۱۶	جمع کل		

## واحد کار اول


### لوازم حرارتی (۱)

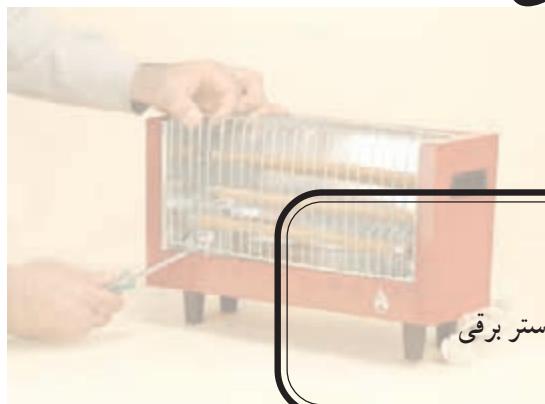

هدف کلی

عیب‌یابی و تعمیر بخاری، اجاق برقی، کباب پز و توستر برقی

ساعت آموزش			عنوان توانایی	شماره	
جمع	عملی	نظری		توانایی	واحد کار
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، تفکیک، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی بخاری و اجاق برقی	۱۶	
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی کباب پز و توستر برقی	۱۷	۱
۲۸	۲۴	۴	جمع کل		

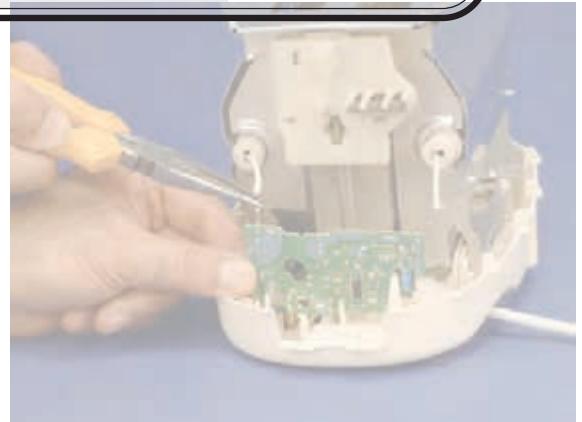


# فصل اول

باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی بخاری و اجاق برقی

هدف کلی

عیب یابی و تعمیر بخاری و اجاق برقی

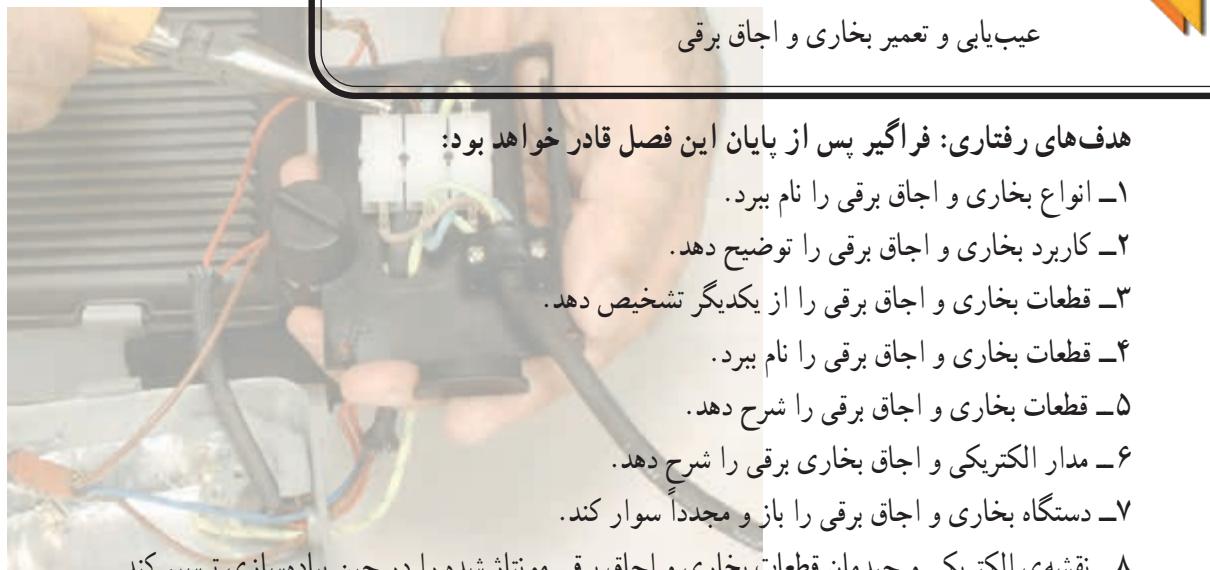

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع بخاری و اجاق برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد بخاری و اجاق برقی را توضیح دهد.
- ۳- قطعات بخاری و اجاق برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۴- قطعات بخاری و اجاق برقی را نام ببرد.
- ۵- قطعات بخاری و اجاق برقی را شرح دهد.
- ۶- مدار الکتریکی و اجاق بخاری برقی را شرح دهد.
- ۷- دستگاه بخاری و اجاق برقی را باز و مجدد سوار کند.
- ۸- نقشه‌ی الکتریکی و چیدمان قطعات بخاری و اجاق برقی مونتاژ شده را در حین پیاده‌سازی ترسیم کند.
- ۹- دستگاه بخاری و اجاق برقی معیوب را عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کند.
- ۱۰- دستگاه اجاق برقی معیوب را عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۱۲	۱۴



با توجه به تنوع بخاری و اجاق برقی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فرآگیر یک نمونه بخاری برقی و یک نمونه اجاق برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب یابی مربوطه زیرنظر مریض کارگاه با رعایت کامل موارد ایمنی به عیب یابی و تعمیر آن پردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع بخاری و اجاق برقی در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

نکته مهم:

## پیش آزمون (۱)

۱- هنگامی که چند مقاومت اهمی به طور سری در مدار قرار می‌گیرند مقاومت معادل آن‌ها از بزرگ‌ترین مقاومت اهمی موجود در مدار..... است.

۲- چند مقاومت اهمی به صورت موازی در مدار قرار دارد. مقاومت معادل آن‌ها از کوچک‌ترین مقاومت اهمی موجود در مدار..... است.

۳- مشخصه‌ی مقاومت اهمی پُروات کدام است؟

(۱) توان تلف شده در آن کم باشد. (۲) اهم آن کم و جریان عبوری از آن زیاد است.

(۳) جریان عبوری از آن کم باشد. (۴) اهم آن زیاد و جریان عبوری از آن کم باشد.

۴- مقاومت اهمی کم وات به مقاومتی گفته می‌شود که :

(۱) اهم آن کم باشد. (۲) اهم آن کم و جریان عبوری از آن کم باشد.

(۳) اهم آن زیاد و جریان عبوری از آن کم باشد. (۴) توان تلف شده در آن زیاد باشد.

۵- نقش مقاومت اهمی در مدار را به طور خلاصه شرح دهید.

۶- توان مصرفی در لوازم خانگی حرارتی برقی از کدام رابطه محاسبه می‌شود؟

$$P = VI \sin \varphi \quad (۲)$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (۱)$$

$$P = \sqrt{3}VI \quad (۴)$$

$$P = \sqrt{3}VI \sin \varphi \quad (۳)$$

۷- کابل‌های رابط لوازم خانگی حرارتی برقی از کدام نوع است؟

(۱) دورشته‌ای مفتولی (۲) دورشته‌ای یا سه رشته‌ای افسان

(۳) سه رشته‌ای مفتولی (۴) چهار رشته‌ای

۸- سطح مقطع سیم پریز برق منازل مسکونی کوچک<sup>۱</sup> معمولاً چند میلی‌مترمربع انتخاب می‌شود؟

(۱) ۱/۵ (۲) ۲/۵

(۳) ۶ (۴) ۱۰

۹- در وسائل خانگی حرارتی برقی، انرژی الکتریکی به کدام انرژی تبدیل می‌شود؟

(۱) مکانیکی (۲) حرارتی

(۳) شیمیایی (۴) نورانی

۱۰- در یک سیم پیچ با هسته (سلف واقعی) که از طریق فاز و نول تعذیه می‌شود، جریان الکتریکی نسبت به ولتاژ دو سر آن..... است.

(۱) پس فاز (۲) پیش فاز

(۳) هم فاز (۴) به اندازه  $\frac{\pi}{4}$  پس فاز

۱۱- مواد از نظر الکتریکی به چند دسته تقسیم می شود؟

۱۲- چند نوع عایق که در وسایل خانگی حرارتی مانند بخاری برقی به کار می رود نام ببرید.

۱۳- جنس سیم المنت بخاری و اجاق برقی از کدام نوع است؟

(۴) آلومینیوم

(۲) کرم نیکل یا کرم آلومینیوم

(۳) تنگستن

(۱) کرم



۱۴- المنت شکل مقابل برای کدام وسیله‌ی خانگی استفاده می شود؟



۱۵- اثر سلفی المنت شکل مقابل چقدر است؟

(۱) صفر

(۲) بی‌نهایت

(۳) میلی‌هانری

(۴) دومیلی‌هانری

۱۶- یک بخاری برقی ۲۲۰ ولت ۱۵۰۰ وات، سه المنت دارد. وقتی هر سه المنت توسط کلید در مدار قرار می‌گیرند اتصال آنها به چه صورت است؟

(۱) سری      (۲) موازی      (۳) سری و موازی      (۴) موارد ۲ و ۳



۱۷- المنت شکل مقابل برای کدام وسیله‌ی خانگی حرارتی استفاده می شود؟

(۱) بخاری برقی

(۲) اجاق برقی

(۳) اتو

(۴) سماور برقی

۱۸- مشخصه‌ی المنت‌های وسایل خانگی حرارتی کدام است؟

(۱) پروات و پراهم      (۲) کم وات و کم اهم      (۳) کم وات و پراهم      (۴) پروات و کم اهم

۱۹- در کدام وسیله‌ی خانگی حرارتی، المنت‌ها با هم به طور سری در مدار قرار می‌گیرند؟

(۱) کباب‌پز و توستر برقی      (۲) بخاری برقی      (۳) رادیاتور برقی      (۴) آب‌گرم کن برقی

۲۰- در لوازم خانگی حرارتی از نوع خودکار، چه وسیله‌ای برای قطع خودکار مدار به کار می‌رود؟

۲۱- در لوازم خانگی حرارتی غیرخودکار، برای قطع و وصل مدار ترجیحاً از کدام وسیله استفاده می شود؟

(۱) کلید (۱-۰) چراغدار      (۲) کلید ساده      (۳) ترمومتر      (۴) تایмер

۲۲- استفاده از سیم اتصال زمین در وسایل خانگی حرارتی که بدنه‌ی فلزی دارند الزامی نیست.

۲۳- در صورتی که سیم المنت بخاری برقی از وسط قطع شود برای تعییر آن چه اقدامی باید صورت گیرد؟

(۱) تعویض المنت

(۲) اتصال به وسیله‌ی هویه‌ی برقی

(۳) اتصال از طریق تاباندن آن به هم

(۴) اتصال به وسیله‌ی ترمینال چنی

۲۴- برای جلوگیری از اتصال سیم‌های رابط داخل دستگاه لوازم خانگی از..... استفاده می شود.

۲۵- آیا می‌توان از بخاری برقی برای گرم کردن غذا استفاده کرد؟ شرح دهید.

## ۱-۱- اطلاعات کلی



(الف)

بخاری<sup>۱</sup> برقی و اجاق<sup>۲</sup> برقی پر مصرف ترین وسایل خانگی به شمار می‌روند. این وسایل انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کنند و به ترتیب برای گرم کردن منازل و پختن غذا به کار می‌روند.



(ب)

آلودگی‌های بخاری برقی و اجاق برقی در مقایسه با آلودگی‌های بخاری نفتی و اجاق نفتی یا گازی ناچیز و قابل صرف نظر کردن است.



(ج)


امروزه بخاری و اجاق‌های برقی در طرح‌های متنوع تولید شده و برای انتقال سریع‌تر گرما به محیط اطراف بخاری از فن‌های دمنده‌ی هوا استفاده می‌شود. در بخاری برقی شکل ۱-۱-الف هوای گرم شده به وسیله‌ی المنت‌ها با فن دمنده‌ی هوا از قست شبکه‌دار جلوی بخاری خارج می‌شود.

در بخاری برقی شکل ۱-۱-ب هوای گرم شده به وسیله المنت‌ها به وسیله‌ی یک فن از قسمت شبکه‌دار بالای بخاری خارج شده و محیط منزل را گرم می‌کند.

شکل ۱-۱-ج تصویر یک دستگاه بخاری برقی فن‌دار ایستاده را نشان می‌دهد. این بخاری مجهز به هشداردهنده‌ی اینمی هنگام پوشیده شدن اتفاقی دستگاه، قطع کننده‌ی اضطراری هنگام گرم شدن پیش از حد مجاز، پایه‌ی نوسانی برای پراکندن هوای گرم در همه جهت، ساعت و تایмер دیجیتالی است.

شکل ۱-۱-د تصویر یک دستگاه بخاری دیواری فن‌دار را نشان می‌دهد. این بخاری دارای سه تنظیم توان گرمایی ۶۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۸۰۰ وات است و مجهز به پرتوهای مادون قرمز، محافظ ضد پاشیدگی آب و فن برای پخش سریع هوای گرم تولید شده از پرتوهای مادون قرمز المنت‌ها است.

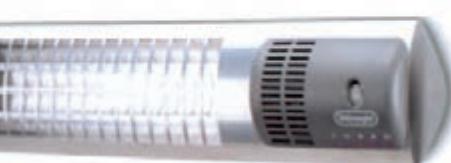این نوع بخاری برای حمام منازل مناسب بوده و بر روی دیوار رختکن حمام به طور استاندارد نصب می‌شود.



(د)



(ه)

شکل ۱-۱

در شکل ۱-۱-ه تصویر یک بخاری برقی پایه‌دار را که با دو کلید چراغ‌دار روشن و خاموش می‌شود مشاهده می‌کنید.



در شکل ۱-۲-الف یک دستگاه اجاق برقی مجهز به تایمر مکانیکی و کلید چهار وضعیتی گردان را مشاهده می‌کنید.

(الف)




شکل ۱-۲-ب یک دستگاه اجاق برقی ۲۰۰۰ وات فن دار را نشان می‌دهد. این اجاق برقی مجهز به تایمر ۱۲ دقیقه‌ای ترموستات قابل تنظیم از  $۶^{\circ}\text{C}$  تا  $۲۴^{\circ}\text{C}$  درجه‌ی سانتی‌گراد و چراغ داخلی برای مشاهده‌ی نحوه‌ی پخت غذا است.

(ب)

شکل ۱-۲

از آنجایی که در این کتاب عیب‌یابی و تعمیر لوازم خانگی حرارتی ساده و بدون موتور یا فن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و عیب‌یابی و تعمیر بخاری و اجاق برقی فن دار مستلزم آشنایی با انواع موتورهای الکتریکی یک فاز و عملکرد آن‌ها است. لذا عیب‌یابی و تعمیر این نوع وسایل پس از فراگرفتن عیب‌یابی و تعمیر لوازم خانگی حرارتی گرددند توصیه می‌شود.

**نکته مهم:**

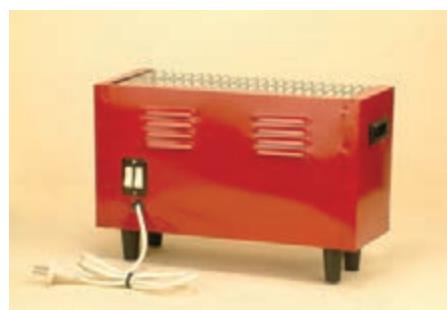

شکل ۱-۳-الف

با خاری‌های برقی را در انواع مختلف می‌سازند و به بازار مصرف عرضه می‌کنند. با خاری‌های برقی با توجه به تعداد و نوع المنت، توان الکتریکی، نحوه‌ی قطع و وصل مدار، شکل ظاهری، نوع کاربرد و سیستم کنترل شکل ۱-۳-الف یک دستگاه بخاری برقی سه‌المنtí ( $۳ \times ۶۰^{\circ}\text{C}$  وات) را نشان می‌دهد. این بخاری دارای دو کلید ساده و بدون چراغ است که در پشت دستگاه قرار دارد.



شکل ۱-۳-ب

شکل ۱-۳-ب یک دستگاه بخاری سه‌المنtí را نشان می‌دهد. سیم رابط این بخاری روکش نخی دارد.




شکل ۳-۱-ج

شکل ۳-۱-ج یک دستگاه بخاری برقی سه المتنی ایستاده را نشان می‌دهد. این بخاری با یک کلید دوپل چراغ‌دار روشن و خاموش می‌شود.



(الف)

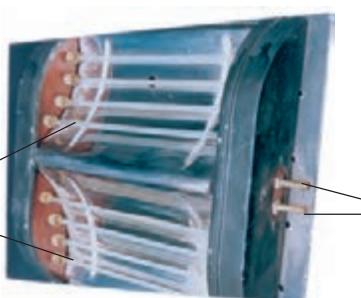در شکل ۴-۱-الف یک دستگاه بخاری برقی با ۸ المتن از نوع فنری و حفاظ شیشه‌ای را مشاهده می‌کنید. این بخاری دارای ترموموستات قابل تنظیم، حفاظ مشبک فلزی و سیم رابط قابل جدا شدن از دستگاه است.




(ب)

در شکل ۴-۱-ب حفاظ مشبک فلزی از روی دستگاه برداشته شده و المتن‌ها و ترمینال ورودی را مشاهده می‌کنید.



(ج)

در شکل ۴-۱-ج سرولوم ترموموستات قابل تنظیم در وضعیت قطع قرار دارد. درجه‌ی کم و زیاد ترموموستات قابل تنظیم را در شکل مشاهده می‌کنید.

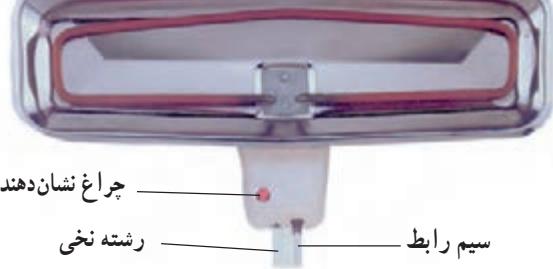

شکل ۱-۵

در شکل ۱-۵ یک دستگاه بخاری برقی تک المتن مخصوص حمام را که کلید آن دو وضعیتی یک‌پل گردان است مشاهده می‌کنید. کلید این بخاری توسط یک رشته‌ی نخی تغییر وضعیت می‌دهد. این نوع بخاری را روی دیوار رختکن حمام و در جای مناسب به صورت محکم و اساسی نصب می‌کنند. المتن این بخاری از نوع لوله‌ای (میله‌ای) است. هنگام نصب باید سیم اتصال زمین به بدنه‌ی فلزی بخاری وصل شود.




شکل ۱-۶

شکل ۱-۶ یک دستگاه بخاری برقی دوالمتنی حمام  $1200\text{W}$  و  $800\text{W}$  را با کلید چهار وضعیتی (دوپل گردان) و المتن‌های لوله‌ای (میله‌ای) نشان می‌دهد.



(الف)

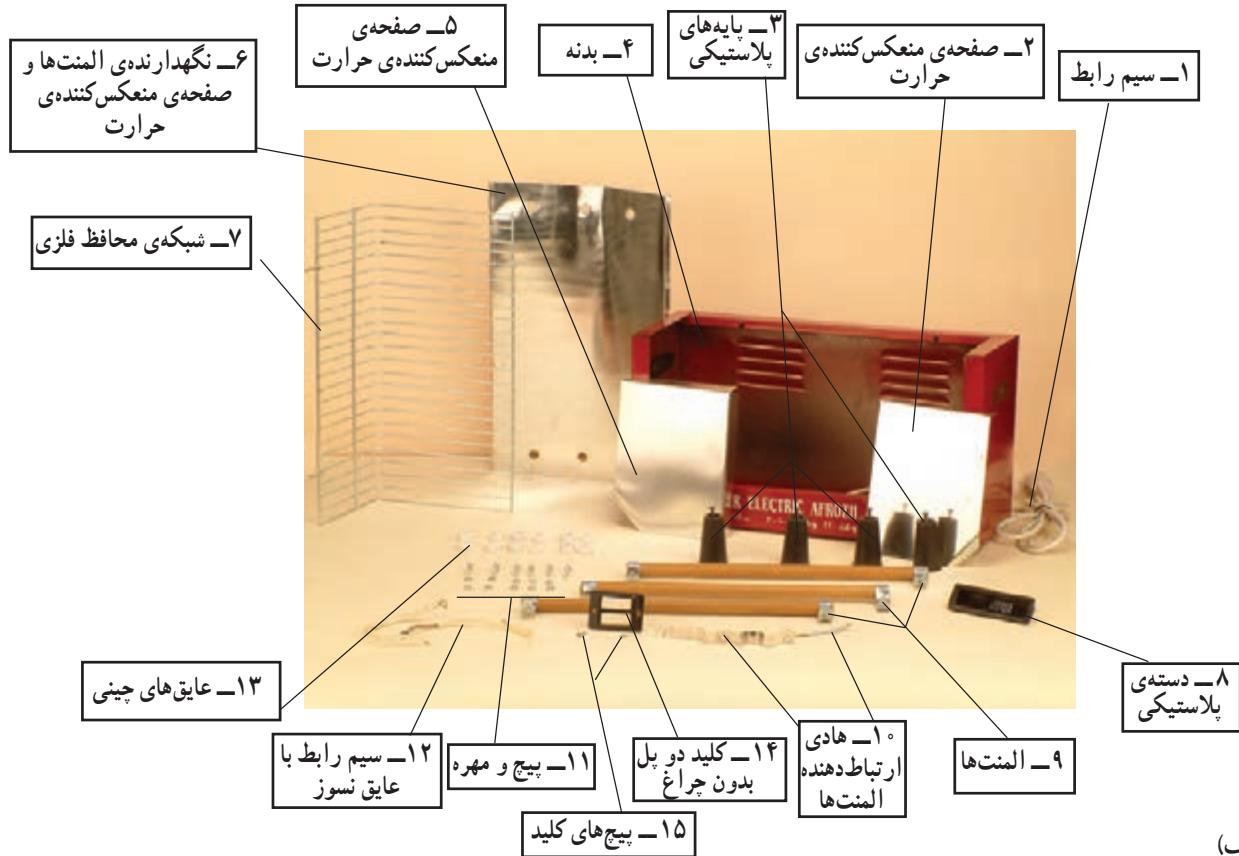

(ب)

شکل ۱-۷



(الف)



**۱-۳-۱- کلید بخاری برقی:** کلیدهای بخاری برقی به صورت ساده و بدون چراغ از نوع یک پل و دو پل و یا به صورت چراغدار از نوع یک پل، دو پل و سه پل وجود دارد.

**شکل ۱-۸- الف** دو طرف یک کلید دو پل ساده و بدون

چراغ را نشان می‌دهد.



(ب)

شکل ۱-۸



شکل ۱-۹

**شکل ۱-۸- ب** سه کلید چراغدار یک پل، دو پل و سه پل را نشان می‌دهد.

**۱-۳-۲- عایق الکتریکی بخاری برقی:** برای نگهداری سیم‌های المنت برخی بخاری برقی لوله‌های توخالی عایق از جنس سرامیک استفاده می‌شود. برای عبور سر سیم‌های المنت، در هر سر لوله‌های عایق سوراخی تعبیه شده است. (شکل ۱-۹).

برای عایق کردن پایه‌های المنت نسبت به بدنه، عایق سوراخ دار چینی به کار می‌رود (شکل ۱-۱۰).



شکل ۱-۱۰




(الف)

**۱-۳-۳- المنت بخاری برقی:** المنت بخاری برقی به سه صورت وجود دارد.

- فنری که روی لوله‌ی توخالی سرامیکی پیچیده می‌شود (شکل ۱-۱۱- الف).
- فنری با حفاظ شیشه‌ای مشابه المنت‌های شکل ۱-۱۱- ب.
- میله‌ای یا لوله‌ای مشابه شکل ۱-۱۱- ج.




(ب)

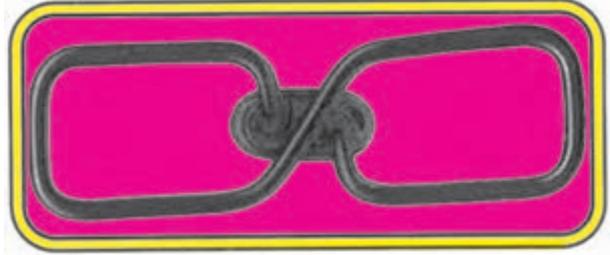

ج) شکل ۱-۱۱

جنس سیم المنت های فنری از نوع کرم<sup>۱</sup> نیکل یا کرم آلمینیوم است.

جنس سیم المنت لوله ای از نوع کرم نیکل یا کرم آلمینیوم (آلوكرم) است که آن را به صورت فتر در داخل لوله ای از جنس فولاد زنگ تزن<sup>۲</sup> قرار می دهند و اطراف المنت را با مواد مذابی از پودر اکسید منیزیم<sup>۳</sup> پر می کنند تا از لوله ای المنت، عایق شود.

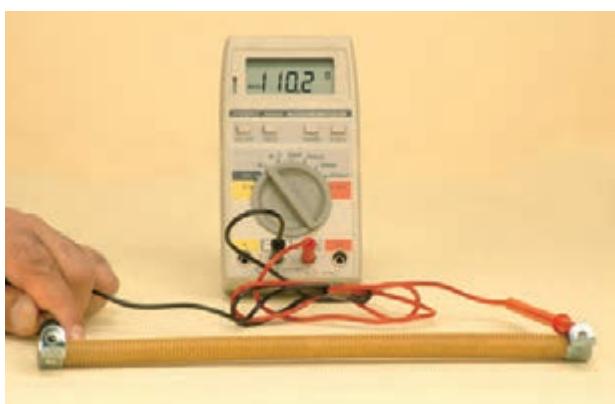

شکل ۱-۱۲

شکل ۱-۱۲، مقدار مقاومت اهمی یک المنت ۵۰۰ واتی را که برابر  $110^{\circ}/2$  اهم است توسط اهمتر نشان می دهد.

توجه:

دارد.


مقادیر اندازه گیری شده تحت تأثیر تلوراسن های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار



شکل ۱-۱۳

۴-۱-۳-۱- دوشاخه سیم رابط: دوشاخه سیم رابط بخاری برقی از نوع ارت دار انتخاب می شود و از استقامت حرارتی و الکتریکی بالایی برخوردار است (شکل ۱-۱۳).

- ۱- قابلیت هدایت کرم، آلمینیوم و نیکل به ترتیب ۳۶، ۳۵ و  $\frac{2/5}{\text{متر}} \Omega \cdot \text{mm}^2$  است.
- ۲- با افروzen بیش از  $10^{\circ}/5$  درصد گرم به فولاد معمولی آبیار فولاد زنگ تزن (استنلس استیل) به وجود می آید، نیکل خاصیت فرم گیری، شفافیت و نقطه ذوب استنلس استیل (Stainless steel) را افزایش می دهد.
- ۳- درجه ذوب اکسید منیزیم حدود  $170^{\circ}$  درجه سانتی گراد است در صورتی که نقطه ذوب چینی و سرامیک حدود  $1000^{\circ}$  درجه سانتی گراد است.

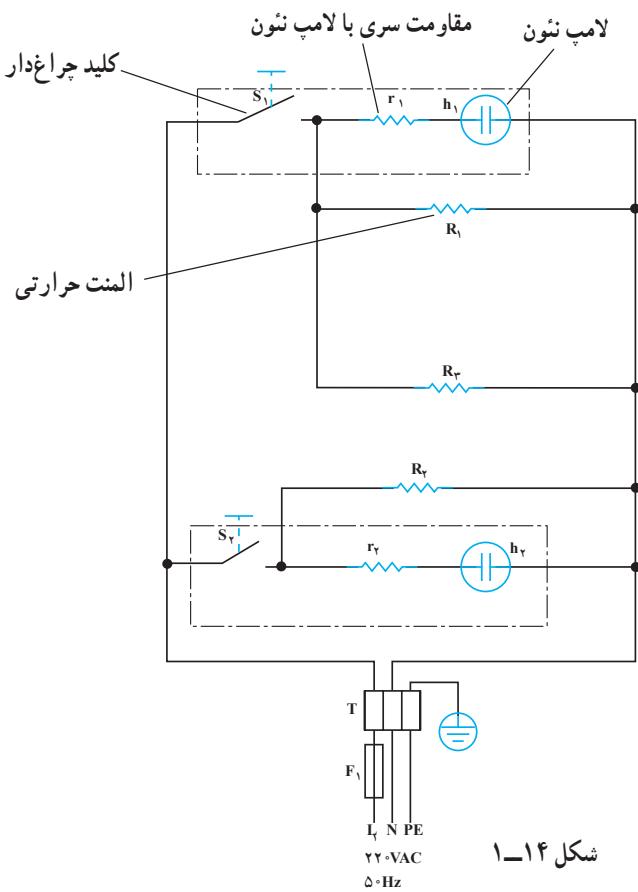


#### ۴-۱- مدار الکتریکی بخاری برقی

شکل ۱-۱۴ مدار الکتریکی بخاری برقی با سه المتن  $R_1$  و  $R_2$ ، دو کلید یک پل چراغدار  $S_1$  و  $S_2$  و فیوز  $F_2$  را نشان می‌دهد. مقاومت‌های  $r_1$  و  $r_2$  که سری با لامپ‌های نئون  $h_1$  و  $h_2$  و داخل کلیدها قرار دارد حدود ۱۵۰ کیلوواهم و محدود کننده‌ی ولتاژ و جریان لامپ نئون هستند.

فیوز حرارتی دستگاه یا فیوزی است که در خط تغذیه کننده‌ی پریز برق قرار دارد و  $T$  ترمینال دستگاه است. در مدار شکل ۱-۱۴ کلید  $S_1$  دو المتن  $R_1$  و  $R_2$  را همزمان به طور موازی در مدار قرار می‌دهد و کلید  $S_2$  المتن  $R_2$  را روشن و خاموش می‌کند.

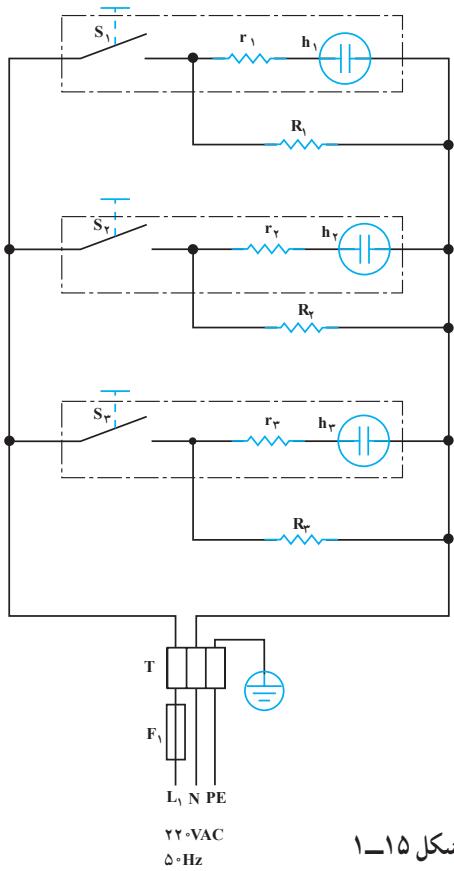با وصل کلید  $S_1$  گرمای تولیدی بخاری بیشتر از حالتی است که کلید  $S_2$  به تنها بی‌وصل است. زمانی که کلیدهای  $S_1$  و  $S_2$  هردو با هم وصل باشند گرمای تولیدی بخاری زیاد و بیشتر از حالتی است که کلید  $S_2$  به تنها بی‌وصل است.



شکل ۱-۱۵ مدار الکتریکی یک نوع بخاری برقی با سه المتن  $R_1$  و  $R_2$ ، سه کلید چراغدار ( $S_1$ ،  $S_2$ ،  $S_3$ )، فیوز  $F_1$  و ترمینال  $T$  است. مقاومت‌های  $r_1$ ،  $r_2$  و  $r_3$  مقاومت‌هایی هستند که به صورت سری با لامپ نئون قرار دارند. مقدار هر یکی از آن‌ها حدود ۱۵۰ کیلوواهم است.  $h_1$ ،  $h_2$  و  $h_3$  لامپ نئون داخل کلیدها است که با وصل کلیدها روشن و با قطع کلیدها خاموش می‌شوند.

## ۱-۵- کار عملی شماره ۱

### روش باز کردن بخاری برقی

- هدف از باز کردن و بستن دستگاه سرویس و نگهداری دوره‌ای و تعمیر آن است.
- معمولاً سرویس و نگهداری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند. در این فرایند معمولاً اعمالی از قبیل باز دید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، تعویض قطعاتی مانند کلید، المنت، تایمر، ترمومتر، چراغ شناس دهنده، سیم‌های رابط با روکش نسوز، عایق سرسیم‌ها، عایق‌های المنت نسبت به بدنه و ... انجام می‌شود.

نکته مهم:



شکل ۱-۱۶

#### ۱-۵-۱- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز

■ پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) در اندازه‌های مختلف، یک سری: از پیچ‌گوشتی تخت برای باز کردن پیچ‌های تخت (دوسو) که در سرپیچ یک شیار وجود دارد استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۶ ۱- انواع پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) به همراه تصویری از سرپیچ‌ها مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۱۷

■ پیچ‌گوشتی چهارسو، یک سری: این پیچ‌گوشتی برای باز کردن پیچ‌های چهارسو یعنی پیچ‌هایی که در قسمت سر آن دو شیار متقاطع مانند علامت + دارد، استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۷ ۱- انواع پیچ‌گوشتی چهارسو همراه با تصویر شیار پیچ نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۸

برای باز کردن پیچ‌ها باید ضخامت و عرض سر پیچ‌گوشتی با شیار سر پیچ‌ها منطبق باشد، (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۹

■ انبردست، یک عدد: از انبردست برای گرفتن و پیرون آوردن قطعات لوازم خانگی از داخل محفظه استفاده می‌شود. شکل ۱-۱۹ ۱- یک انبردست با دسته‌ی عایق را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۰

انبر دمباریک، یک عدد: از انبر دمباریک برای گرفتن و بیرون آوردن قطعات و صاف کردن خارهای فلزی لوازم خانگی استفاده می شود. شکل ۱-۲۰ یک نوع دمباریک را نشان می دهد. در اصطلاح عموم، انبر دمباریک را فقط دمباریک می نامند.



(الف)



(ب)

شکل ۱-۲۱

در شکل ۱-۲۱-ب انواع سرسیم های متصل شده به سیم رابط را مشاهده می کنید.




شکل ۱-۲۲

انبر سیم لخت کن، یک عدد: از انبر سیم لخت کن برای روکش برداری سیم های رابط استفاده می شود. شکل ۱-۲۲-۱ در اصطلاح عموم، انبر سیم لخت کن را فقط سیم لخت کن می نامند.



شکل ۱-۲۳

انبرسیم چین، یک عدد: از انبرسیم چین برای بریدن سیم رابط استفاده می شود. انبر سیم چین را اصطلاحاً سیم چین می نامند (شکل ۱-۲۳).

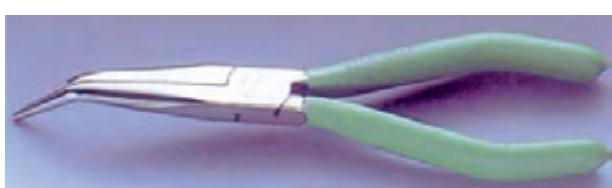

شکل ۱-۲۴

انبر دمباریک کج، یک عدد: این ابزار برای بیرون آوردن یا گذاشتن قطعات لوازم خانگی در جایی که محدودیت فضای داشته باشد استفاده می شود. اصطلاحاً آن را دم کج هم می گویند (شکل ۱-۲۴).



شکل ۱-۲۵

فاز متر، یک عدد. فازمتر برای مشخص کردن سیم فاز و نول به کار می‌رود و ولتاژ القابی روی بدن‌هی فلزی دستگاه را هم نشان می‌دهد. شکل ۱-۲۵ یک نوع فازمتر را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۶

وسایل لحیم‌کاری، وسایل لحیم‌کاری مانند هویه بر قی، سیم لحیم و وسیله‌ی پاک کردن سرهویه برای لحیم‌کاری سرسیم‌ها موردنیاز است (شکل ۱-۲۶).




شکل ۱-۲۷

فرچه سیمی، یک عدد. فرچه سیمی برای پاک کردن رسوبات و یا زنگ‌زدگی روی بدن‌هی دستگاه به کار می‌رود. شکل ۱-۲۷ یک نوع فرچه سیمی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۸

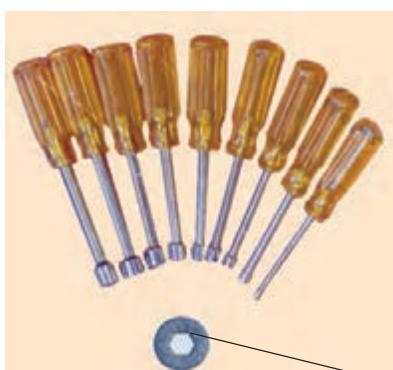قیچی ورقبری، یک عدد. از قیچی ورقبری که در شکل ۱-۲۸ نشان داده شده برای بریدن ورق و گرفتن پلیسه‌های دستگاه استفاده می‌شود.



تصویر سر پیچ گوشته بکس‌دار

شکل ۱-۲۹

پیچ گوشته بکس‌دار، یک سری. این پیچ گوشته که با تصویر سری آن در شکل ۱-۲۹ نشان داده شده برای باز کردن پیچ‌های شش گوش که در عمق قرار دارد به کار می‌رود.



شکل ۱-۳۰

تیغ اره نگهدار، یک عدد. شکل ۱-۳۰ دو نوع تیغ اره نگهدار را با تیغه‌ی اره نشان می‌دهد که با استفاده از تیغه‌اره شکسته برای بریدن قطعات داخل دستگاه به کار می‌رود.



شکل ۱-۳۱

کمان اره، یک عدد. کمان با تیغ اره (شکل ۱-۳۱) برای برش قطعات دستگاه استفاده می‌شود.



شکل ۱-۳۲

چکش کائوچویی یا پلاستیکی، یک عدد. برای نصب قطعات و چفت شدن اتصالات دستگاه از این چکش (شکل ۱-۳۲) استفاده می‌شود.




شکل ۱-۳۳

چکش لاستیکی، برای ضربه زدن به قطعاتی که ممکن است با چکش‌های فلزی و یا پلاستیکی آسیب پذیر باشد از چکش لاستیکی استفاده می‌شود، (شکل ۱-۳۳).



شکل ۱-۳۴

چکش آهنی، یک عدد. از چکش آهنی ۳۰۰ گرمی برای جدا کردن قطعات و چفت شدن قطعات دستگاه استفاده می‌شود، (شکل ۱-۳۴).

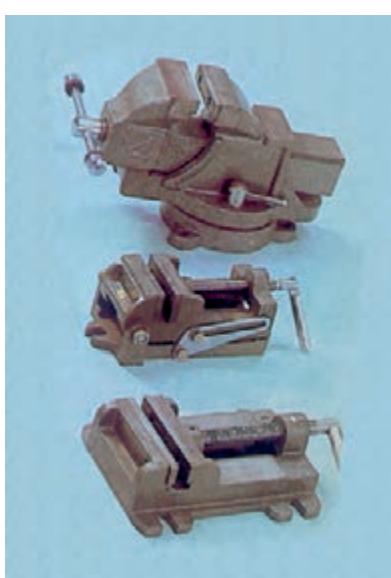

شکل ۱-۳۵

گیره‌ی فلزی: از گیره‌ی فلزی برای نگهداری و موئیز قطعات استفاده می‌شود. شکل ۱-۳۵ سه نوع گیره‌ی فلزی را نشان می‌دهد. برای جلوگیری از حوادث ناگوار باید گیره را روی میز کار محکم بست.



شکل ۱-۳۶

برس مویی، یک عدد. از برس مویی برای تمیز کردن سطح کار و صفحات منعکس‌کنندهٔ حرارت استفاده می‌شود، (شکل ۱-۳۶).



شکل ۱-۳۷

انبر کلاگی با لبه‌های لاستیکی، یک عدد. این انبر برای گرفتن قطعات یا صفحات نرم مانند ورق‌های منعکس‌کنندهٔ حرارت بخاری استفاده می‌شوند. شکل ۱-۳۷ این ابزار را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۸

انبر قفلی، یک عدد. این انبر که در شکل ۱-۳۸ نشان داده شده برای گرفتن محکم قطعه کار به کار می‌رود.



شکل ۱-۳۹

آچاردو سرو یک سر تخت. برای باز کردن پیچ و مهره‌های چهارگوش و شش گوش از آچارهای دو سرو یک سر تخت در اندازه‌های ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ میلی‌متر، مانند شکل ۱-۳۹ استفاده می‌شود.




شکل ۱-۴۰

مولتی‌متر (آوومتر)، یک دستگاه. برای اندازه‌گیری مقدار مقاومت‌های مختلف، ولتاژ و جریان مدار، همچنین در عیب‌یابی مدار برای پیدا کردن حالت‌های قطع و اتصال کوتاه، از آوومتر مانند شکل ۱-۴۰ استفاده می‌شود.

به دستگاهی که مقاومت، جریان و ولتاژ را اندازه‌گیری می‌کند آوومتر می‌گویند.

فندک، یک عدد

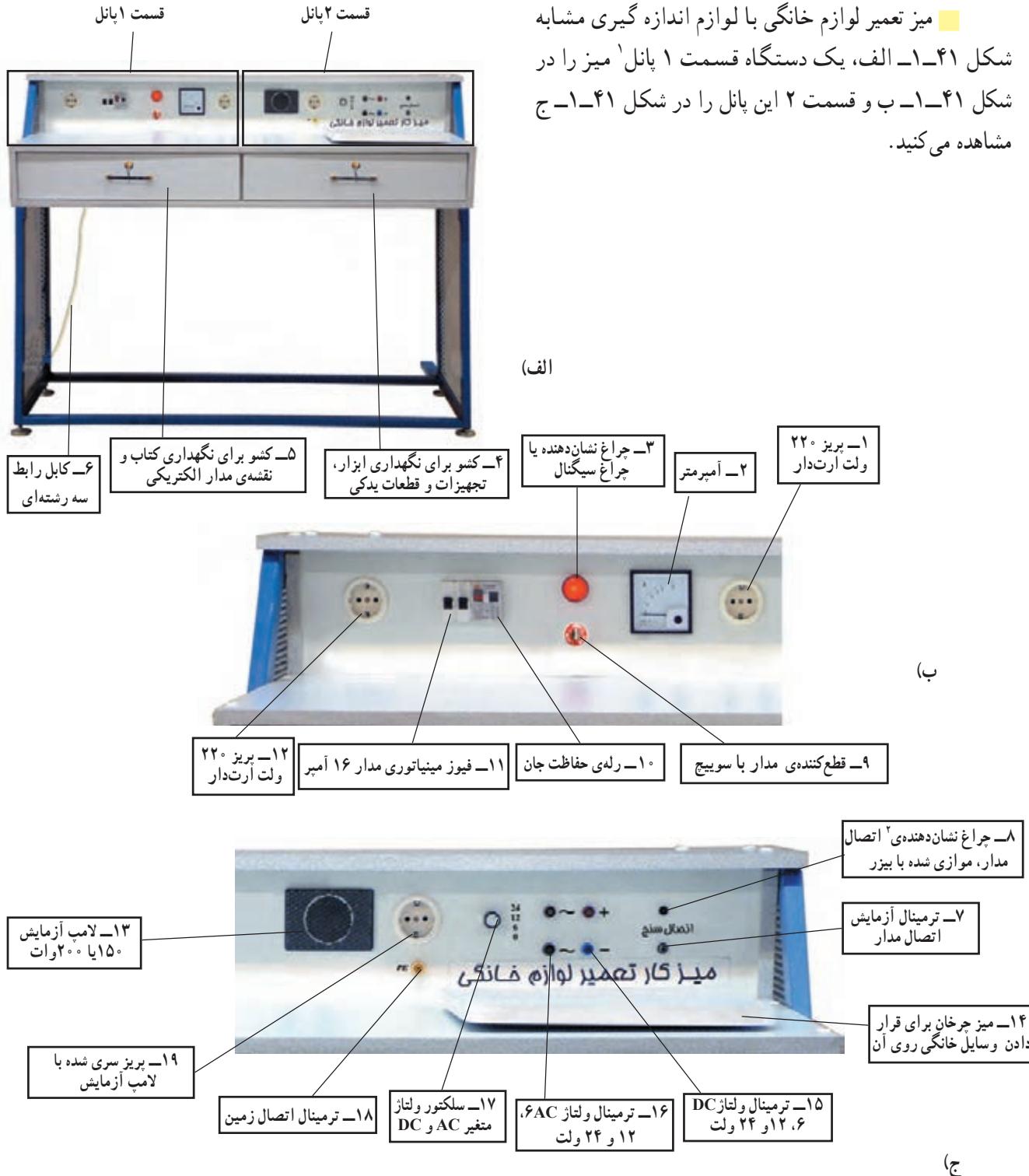

شکل ۱-۴۱

- ۱- پانل به قسمتی از میز گفته می شود که وسایل اندازه گیری و حفاظتی، کلید، ترمینال های بھرہ بداری، لوازم دیداری و شنیداری روی آن نصب شود.
- ۲- چراغ نشان‌دهنده با پیزور موازی شده است تا هنگام آزمایش اتصال مدار، هم صدا تولید شود و هم نور، به این ترتیب افراد ناشنوا نیز می توانند با مشاهده نور وضعیت مدار را حس کنند.

بخاری برقی: یک دستگاه

قطعات یدکی دستگاه: قطعات موردنیاز جهت تعویض

به تعداد کافی

سرسیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز

(ماکارونی): به اندازه‌ی موردنیاز

وسایل حفاظتی وايمني

به وسایلی مانند چکش، انبر کلاگی، انبر قفلی، کمان اره،  
گیره‌ی فلزی، برس سیمی، قیچی ورقبری و نظایر آن‌ها وسایل  
فلزکاری گفته می‌شود.

به وسایلی مانند پیچ‌گوشتی‌ها، انبردست، سیم‌چین،  
دمباریک، دم کج، فازمتر، آومتر، سیم لخت‌کن و نظایر آن‌ها  
وسایل برقکاری گفته می‌شود.



شکل ۱-۴۲



شکل ۱-۴۳



شکل ۱-۴۴

۱-۵-۱- نکات ایمنی: رعایت نکات و تدابیر ایمنی

سبب می‌شود که عیب‌یابی، تعمیر و راداندازی موفقیت‌آمیز باشد  
و خطری متوجه تعمیرکار، اطرافیان، دستگاه و محیط نشود.

▲ به هنگام باز کردن و بستن و انجام تعمیرات دستگاه،  
دو شاخه‌ی سیم رابط دستگاه را مانند شکل ۱-۴۲ با یک دست  
بگیرید و آن را به طور کامل از بریز برق بیرون بیاورید. بهتر است  
با دست دیگر پریز را محکم نگه‌دارید.

▲ هرگز به جای بیرون آوردن دو شاخه‌ی سیم رابط از

بریز برق، اقدام به کشیدن سیم رابط مانند شکل ۱-۴۳ نکنید.

▲ سیم‌های رابط دستگاه را که عایق روی هادی آن نسوز

نیست با لوله‌های عایق یا روپوش نسوز مانند شکل ۱-۴۴ پوشش  
ندهید و حتماً از سیم با عایق نسوز استفاده کنید.




شکل ۱-۴۵

▲ هرگز بخاری برقی با المنت معیوب (شکل ۱-۴۵) را مورد استفاده قرار ندهید زیرا خطرات برق گرفتگی و آتش سوزی جدی وجود دارد.




شکل ۱-۴۶

▲ هرگز از بخاری برقی بدون شبکه‌ی محافظ و عایق سرامیکی معیوب (شکل ۱-۴۶) استفاده نکنید.

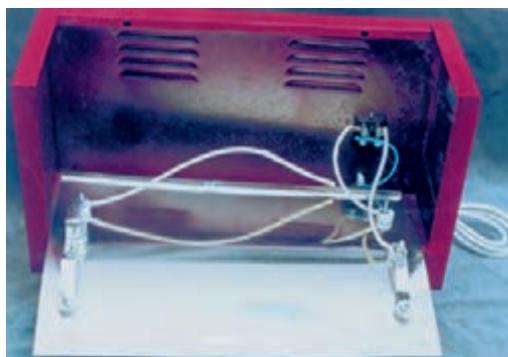

شکل ۱-۴۷

▲ عایق‌بندی دستگاه را با توجه به شکل ۱-۴۷ ۱ مرتبأ کنترل کنید.

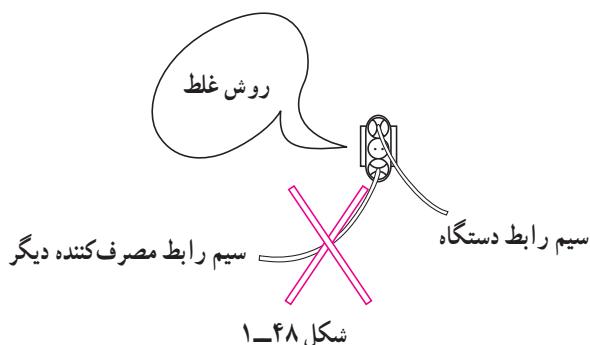

شکل ۱-۴۸

▲ از پریزی که دستگاه بخاری برقی را تغذیه می‌کند برای تغذیه‌ی مصرف‌کننده‌ی دیگر استفاده نکنید. حتماً پریز از نوع ارتدار و سیم رابط دارای سر سیم باشد سیم اتصال زمین را حتماً به بدنه‌ی فلزی دستگاه وصل کنید.




شکل ۱-۴۹

▲ لبه‌های صفحات صیقلی منعکس‌کننده‌ی حرارت، تیز و برنده هستند، هنگام باز کردن و بستن آن‌ها از دمباریک یا وسیله‌ای مشابه آن استفاده کنید تا به دست شما آسیبی نرسد.



شکل ۱-۵۰

▶ برای جلوگیری از کاهش راندمان حرارتی بخاری برقی، صفحه‌ی صیقلی منعکس‌کننده‌ی حرارت را مرتبأ تمیز کنید (شکل ۱-۵۰). برای تمیز کردن صفحه‌ی صیقلی زیر المنش و صفحه‌های کناری دستگاه ابتدا مانند شکل ۱-۵۱ شبکه‌ی محافظ سیمی دستگاه را بردارید. و آن‌ها را با دفت و با دستمال نرم بدون پرز تمیز کنید. هرگز از بنزین، تینر و مواد شیمیایی مشابه برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

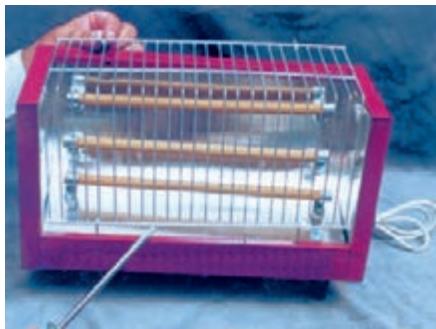

شکل ۱-۵۱

▶ هنگام تعویض المنش دستگاه، از المنشی استفاده کنید که مقادیر مقاومت اهمی آن با مقاومت اهمی المنش اصلی دستگاه، حدوداً برابر باشد (شکل ۱-۵۲).



شکل ۱-۵۲



شکل ۱-۵۳

▶ هرگز بخاری برقی که دو شاخه‌ی آن به پریز وصل و کلید آن روشن است، مانند شکل ۱-۵۳ روی زمین قرار ندهید که منجر به آتش‌سوزی و خسارات مالی و جانی خواهد شد.



شکل ۱-۵۴

▶ همواره از بخاری برقی که کلید آن چراغ‌دار و در جلوی دستگاه نصب شده استفاده کنید.

▶ مطابق شکل ۱-۵۴ از حفاظ لاستیکی دور کابل استفاده شود.

▶ برای باز کردن و بستن قطعات دستگاه، ابتدا مانند شکل ۱-۵۵ دوشاخه‌ی سیم رابط را از پریز درآورید و پس از سرد شدن با ابزار مناسب پیچ‌های دستگاه را باز کنید و یا بیندید.



شکل ۱-۵۵


معمولًاً وسائل الکتریکی را توسط وسیله‌ای که در اصطلاح عمومی دو شاخه نامیده می‌شود به پریز برق متصل می‌کنند. ممکن است دو شاخه دارای سیم ارت یا زمین حفاظتی باشد که در این صورت به جای دوشاخه دارای سه شاخه یا دو شاخه با زایده‌ی اتصال کناری خواهد بود که به آن دو شاخه ارت‌دار می‌گویند. در اینجا به منظور یکنواخت شدن مطلب و هم‌خوانی با بازار از کلمه‌ی دو شاخه در همه‌ی موارد استفاده شده است.

توجه:



شکل ۱-۵۶

▶ هنگام انجام تعمیرات، لباس کار بپوشید. وسائل فلزی اضافی از قبیل حلقه، انگشت و ساعت را از خود دور کنید. دکمه‌های پیراهن و لباس کار را حتماً بیندید (شکل ۱-۵۶).

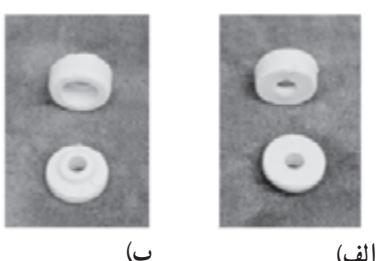

شکل ۱-۵۷

▶ هنگام تعویض عایق نگهدارنده‌ی دو سر المنت، آن‌ها را از دو طرف طبق شکل ۱-۵۷ مورد بازدید قرار دهید و پس از اطمینان از سالم بودن آن‌ها، اقدام به نصب کنید.

قبل از انجام کار عملی شماره ۱ نکات ایمنی مندرج در مرحله ۲-۵-۱ را مورد بررسی قرار دهید و ضمن رعایت کلیه موارد آن اقدام به باز کردن دستگاه کنید.

### ۱-۵-۳-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱ (قسمت اول)

#### روش باز کردن بخاری برقی

زمان اجرای کار عملی شماره ۱: ۴ ساعت



شکل ۱-۵۸




شکل ۱-۵۹



شکل ۱-۶۰



شکل ۱-۶۱

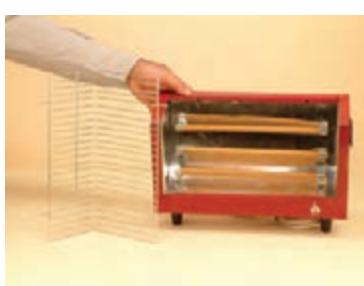

شکل ۱-۶۲

- به کمک پیچ گوشتی تخت (دو سو) شبکه‌ی فلزی محافظ المنت را به سمت بالا فشار دهید تا پین شبکه از جای خود خارج شود (شکل ۱-۵۸).

- پین فلزی بالای شبکه‌ی محافظ را به کمک دست بیرون بیاورید (شکل ۱-۵۹).

- پین قسمت دیگر شبکه‌ی فلزی را از بدنه خارج کنید تا شبکه‌ی محافظ آزاد شود (شکل ۱-۶۰).

- شبکه‌ی فلزی را از روی بخاری بردارید (شکل ۱-۶۱).

- پس از برداشتن شبکه‌ی محافظ طبق شکل ۱-۶۲ ابتدا چگونگی بیرون آوردن صفحات صیقلی دو طرف دستگاه و زیر المنت را بررسی کنید و راههای باز کردن آن را به خاطر بسپارید.



شکل ۱-۶۳

- طبق شکل ۱-۶۳ با پیچ گوشتی تخت(دو سو) صفحه‌ی منعکس کننده‌ی حرارت را که در کنار المنشآت قرار دارد از جای آن حرکت دهید.

توجه:

چون صفحات منعکس کننده‌ی حرارت بخاری نازک و برنده هستند لذا برای بازکردن و بیرون آوردن

صفحات صیقلی از دست کش و در صورت نیاز از دمباریک استفاده کنید تا دستان شما دچار آسیب و بریدگی

نشود.



شکل ۱-۶۴

- صفحه‌ی صیقلی منعکس کننده‌ی حرارت بخاری را

باز کنید (شکل ۱-۶۴).



شکل ۱-۶۵

- صفحه‌ی صیقلی سمت راست دستگاه را با پیچ گوشتی

از جای خود خارج کنید (شکل ۱-۶۵).



شکل ۱-۶۶

- به کمک دمباریک و پیچ گوشتی تخت، گوشه‌ی

صفحه‌ی منعکس کننده را از محل آن خارج کنید (شکل ۱-۶۶).

- پس از آزادشدن صفحه از بدنه، صفحه را با دمباریک بردارید (شکل ۱-۶۷).



شکل ۱-۶۷

- دستگاه را برگردانید و پیچ کلید را با پیچ گوشتی باز کنید (شکل ۱-۶۸).



شکل ۱-۶۸

- بعد از بازشدن پیچ های کلید، به کمک انگشتان دست، کلید را بیرون بکشید (شکل ۱-۶۹). در صورت بیرون نیامدن کلید برای آزاد کردن خارهای پلاستیکی کلید از پیچ گوشتی تخت استفاده کنید. مراقب باشید تا به بدنه ای بخاری و کلید آسیب نرسد.



شکل ۱-۶۹

- پس از باز کردن پیچ های ترمینال کلید به وسیله هی پیچ گوشتی، سیم های رابط المتن و سیم رابط بخاری را از ترمینال کلید باز کنید (شکل ۱-۷۰).



شکل ۱-۷۰



شکل ۱-۷۱

- در شکل ۱-۷۱ دو تصویر از نمای کلید باز شده، آمده است.



شکل ۱-۷۲

- بعد از جدا کردن سیم های رابط المنت ها از کلید، لبه های بالای صفحه های حامل المنت ها (معکس کننده حرارت) را هم از شکافی که روی بدنه آن تعییه شده با دست بگیرید و طبق شکل ۱-۷۲ با توجه به لبه تیز صفحه، ضمن رعایت نکات ایمنی، صفحه را با دقیقیت کافی بیرون بیاورید.

**توجه:** برای انجام کلیه مراحل بعد با توجه به نوع بخاری و میزان تیزی لبه قطعات از دست مجهر به دست کش یا دم باریک استفاده کنید تا دچار بریدگی دست نشوید.



شکل ۱-۷۳

- لبه های پایینی صفحه را نیز به کمک دست از محل آن در روی بدنه خارج کنید (شکل ۱-۷۳).



شکل ۱-۷۴

- لبه های صفحه های حامل المنت ها را کاملاً از جای خود بیرون بکشید، (شکل ۱-۷۴).



شکل ۱-۷۵

- طبق شکل ۱-۷۵ صفحه نگهدارندهی المنت ها را از بدنه بخاری جدا کنید. اتصال الکتریکی المنت ها در پشت صفحه مشاهده می شود.

اتصال المنت ها



شکل ۱-۷۶

- به کمک آچار تخت مناسب مهره‌ی پیچ، مهره‌ی نگهدارنده‌ی سر سیم‌های سیم رابط را از ترمینال المنت باز کنید (شکل ۱-۷۶).



شکل ۱-۷۷

- قبل از جدا کردن سیم‌های رابط از المنت، نقشه‌ی الکتریکی مدار المنت‌ها را روی کاغذ رسم کنید تا در زمان تعویض المنت و مونتاژ مجدد مدار، با اشکال موافق نشوید.



شکل ۱-۷۸

- طبق شکل ۱-۷۸ به وسیله‌ی آچار تخت مناسب مهره‌ی مربوط به پیچ نگهدارنده سر سیم‌های سیم رابط به المنت را با یک دست نگهدارید.



شکل ۱-۷۹

- همچنین طبق شکل ۱-۷۹ با دست چپ به وسیله‌ی آچار تخت مهره‌ی پیچ را محکم نگهدارید و با دست دیگر پیچ مربوط به مهره را با پیچ‌گوشی باز کنید.



شکل ۱-۸۰

● شکل ۱-۸۰ المنت‌ها، پیچ و مهره‌ها و عایق‌های چینی را نشان می‌دهد. چنانچه المنت‌ها، معیوب باشد می‌توانید المنت‌های جدید را نصب و قطعات دستگاه را برعکس مراحل عملیات باز کردن، بینید.



شکل ۱-۸۱

● برای باز کردن پایه‌ها طبق شکل ۱-۸۱ با یک دست توسط آچار تخت مناسب، مهره‌ی پیچ را نگهدارید و از طرف دیگر با پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ پایه را باز کنید.



شکل ۱-۸۲

● برای جدا کردن دسته‌ها از بدنه، هر یک از دسته‌ها را با انگشتان دست بگیرید و پس از حرکت دادن آن به سمت بیرون، دسته را طبق شکل ۱-۸۲ از بدنه جدا کنید.

توجہ:

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بخاری برقی بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزاء درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن باید از انتهای مراحل باز کردن شروع کنید و به ابتدای آن برسید. هنگام سوار کردن قطعات بخاری برقی از نقشه‌ی موتاز که در زمان باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

## توجهہ:

پس از بستن دستگاه با تأیید مربی خود دوشاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون ایجاد اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد بهره‌برداری قرار داد.

نتیجه آنچه را که از انجام کار عملی شماره ۱ کسب کرده اید به طور خلاصه بنویسید.

جدول هارا هنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می شود نحوه استفاده از این جدول ها را دقیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملاً مورد استفاده قرار دهید.

**۶-۱- جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی**  
و راه اندازی بخاری برقی  
معمولأً کارخانه های سازنده بخاری برقی برای رفع عیب های مختلف هر دستگاه جدول هایی ارائه می دهند. این

نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
پریز برق ندارد.	به وسیله آومتر (با حداقل رنج ۲۵° ولت) ولتاژ پریز را کنترل کنید. در صورت نبودن ولتاژ، عیب را بررسی کنید و به رفع عیب بپردازید.	
دو شاخه خراب و یا سیم رابط آن قطع است.	سیم رابط یا دو شاخه را تعویض کنید.	
کابل رابط چهار پارگی و نقص شده است.	سیم های کابل رابط به ترمیナル اصلی را جدا کنید و سیم های مربوط به فاز و نول کابل را به یکدیگر اتصال دهید. آومتر را روی رنج $1 \times R$ بگذارید و رابطهای آن را به دو شاخه وصل کنید، در صورتی که سیم ها قطع باشد عقربه حرکت نمی کند. در این حالت کابل باید عوض شود.	
المنت ها قطع شده است.	دو شاخه بخاری را از پریز برق جدا کنید. توسط آومتری که روی رنج $1 \times R$ قرار دارد، مقدار مقاومت المنت را کنترل کنید. اگر المنت سالم باشد عقربه منحرف می شود و اهم معنی را نشان می دهد در غیر این صورت المنت را تعویض کنید.	
کلید خراب است.	بخاری را از برق جدا کنید. سپس آومتر را در رنج $1 \times R$ بگذارید. رابطهای آومتر را به ترمیナル های کلید اتصال دهید چنانچه با قطع و وصل کلید، عقربه آومتر منحرف نشود کلید را تعویض کنید.	
.	سیم های رابط داخل دستگاه معتبر است.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
.	اتصال های مدار شل یا قطع است.	اتصال های آن را محکم و درست برقرار کنید.
.	دو شاخه را به طور صحیح به پریز بزنید.	دو شاخه را در مدار شل یا قطع است.
سیم رابط داخل بخاری قطع است.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.	
المنت ها قطع است.	اتصال های شل یا قطع است.	اتصال های آن را درست و محکم برقرار کنید.
کلیدها خراب است.	المنت ها را تعویض کنید.	
سیم اتصال زمین دستگاه به بدن قطع است.	پس از برطرف کردن عیب بخاری نسبت به وصل سیم اتصال زمین به بدنی فلزی بخاری اقدام کنید.	

**۱-۶-۱- بخاری برقی**  
روشن نمی شود

**۲-۶-۱- چراغ نشان دهنده**  
روشن است اما بخاری گرم نمی کند.

**۳-۶-۱- بدنی بخاری**  
برق دار است.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
۴-۶-۱- بخاری نمی‌تواند گرمای کافی تولید کند و محیط گرم نمی‌شود.	صفحه‌های صیقلی زیر المنت‌ها یا صفحه‌های منعکس کننده‌ی حرارت کثیف شده‌اند.	صفحه‌ها را با دقّت تمیز کنید.
۵-۶-۱- هنگامی که دستگاه کار می‌کند، بوی بد به مشام می‌رسد.	اثر گرمای زیاد در حال سوختن است.	ولتاژ دستگاه کم است.
۶-۱- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	کلید معیوب است و عایق آن در اثر گرمای زیاد در حال سوختن است.	اتصال‌ها را محکم کنید.
رنگ بدن را از جنس نسوز و مرغوب انتخاب کنید و تغییر دهید برای این عمل باید رنگ قبلی را کاملاً پاک یا بدن را تعویض کنید.	رنگ بدن مرغوب نیست و در اثر حرارت و گرمای المنت‌ها در حال سوختن است.	سیم‌های معیوب را تعویض کنید.
دو شاخه معیوب است.	دو شاخه را تعویض یا تعمیر کنید.	سیم رابط پیرون دستگاه معیوب است.
سیم‌های رابط معیوب داخل دستگاه معیوب است.	اتصال بدن را رفع کنید.	سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.
دستگاه، اتصال بدن دارد.	کلید معیوب است.	اتصال‌ها را محکم کنید.
وجود شی فلزی خارجی در داخل بخاری سبب اتصال کوتاه شده است.	شی خارجی را بردارید تا اتصال کوتاه رفع شود.	

تمرین عملی ۱: دستورالعمل‌های داده شده در مراحل ۱-۵ و جدول ۱-۶، عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.



شکل ۱-۸۳

## ۷-۱- انواع و کاربرد اجاق برقی<sup>۱</sup>

اجاق برقی نمونه دیگری از پر مصرف‌ترین لوازم خانگی به‌شمار می‌آید. در سال‌های اخیر با اضافه شدن تایمرهای دیجیتالی، دکمه‌های تماсی و سیستم‌های کنترل از راه دور، سرعت پیشرفت این دستگاه شتاب بیشتری گرفته است. شکل ۱-۸۳ یک نمونه دستگاه اجاق برقی ساده را نشان می‌دهد. در این دستگاه کلید و لوازم کنترل دستگاه در قسمت پشت آن قرار دارد.



شکل ۱-۸۴

شکل ۱-۸۴ یک دستگاه اجاق برقی مجهرز به تایمر، کلید و چراغ نشان دهنده را نشان می دهد.



شکل ۱-۸۵

در شکل ۱-۸۵ یک دستگاه اجاق برقی مجهرز به تایمر ۹۰ دقیقه، کلید، چراغ نشان دهنده و یک ترمومتر ۵۰ تا ۲۶ درجه سانتی گراد را مشاهده می کنید.




شکل ۱-۸۶

در شکل ۱-۸۶ یک دستگاه اجاق برقی مجهرز به کلید روشن و خاموش، ترمومتر قابل تنظیم از ۶۰ تا ۲۲۰ درجه سانتی گراد، یک تایمر قابل تنظیم تا ۱۲ ساعت و یک تایمر قابل تنظیم تا ۱۲ دقیقه نشان داده شده است تایمرها و ترمومترها در هنگام پختن انواع غذاهای خورشتی و گرم نگهداری آنها به کار می روند.



شکل ۱-۸۷

**۱-۸ ساختمان اجاق برقی**  
شکل ۱-۸۷ یک دستگاه اجاق برقی مجهرز به تایمر، کلید چهار وضعیتی گردان و چراغ نشان دهنده را نشان می دهد. قطعات تشکیل دهنده این اجاق برقی را در شکل ۱-۸۸ مشاهده می کنید.

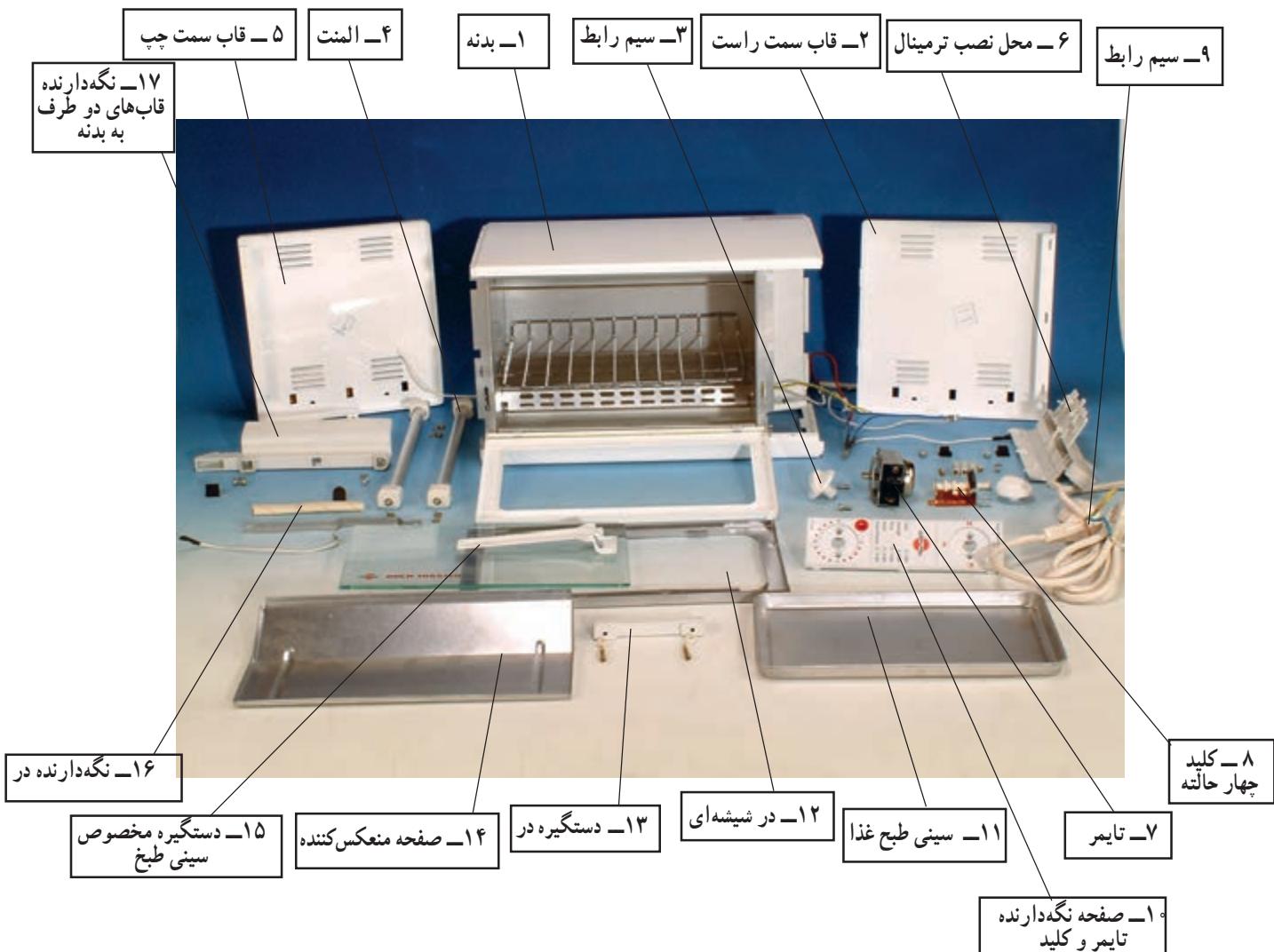


شکل ۱-۸۸



عایق المنت سیم المنت حفاظ شیشه‌ای

شکل ۱-۸۹

۱-۸۸-۱-المنت: المتن اجاق برقی در دو نوع فرنی با حفاظ شیشه‌ای و لوله‌ای ساخته می‌شود. در نوع فرنی با حفاظ شیشه‌ای، حرارت تولید شده، از طریق منعکس کننده‌ی صیقلی به صورت متمرکز و یکنواخت به غذا می‌رسد. این المتن را در شکل ۱-۸۹ مشاهده می‌کنید.

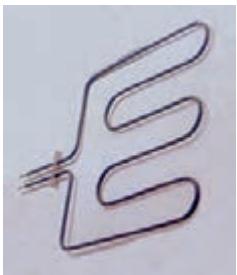

شکل ۱-۹۰

در اجاق برقی بالمنت از نوع لوله‌ای برای توزیع یکنواخت حرارت فرم خاص به آن داده می‌شود و یک المنт در بالا و المنت دیگر در پایین دستگاه قرار می‌گیرد. شکل‌های ۱-۹۰ و ۱-۹۱ دو نوع المنت لوله‌ای اجاق برقی را نشان می‌دهد.

در شکل ۱-۹۲ اهم مقدار مقاومت المنت اجاق برقی

را در حالت سرد، ۱۴۵/۷ اهم نشان می‌دهد.<sup>۱</sup>

توان این المنت با مراجعه به مقدار نوشته شده روی پلاک دستگاه برابر با ۳۲۵ وات است. اما با توجه به مقدار اندازه‌گیری شده برای مقاومت، مقدار توان در ولتاژ ۲۲۰ ولت برابر است با:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{145/7} = 333 / 2 \text{W}$$

در حالت گرم مقدار مقاومت کمی افزایش داشته و توان مصرفی المنت حدوداً ۳۲۵ وات می‌شود.




شکل ۱-۹۱



شکل ۱-۹۲

۱-۸-۱- کلید چهاروضعیتی اجاق برقی: شکل

۱-۹۳ یک کلید چهاروضعیتی را که برای قطع و وصل مدار الکتریکی المنت‌های اجاق برقی به کار می‌رود، نشان می‌دهد.

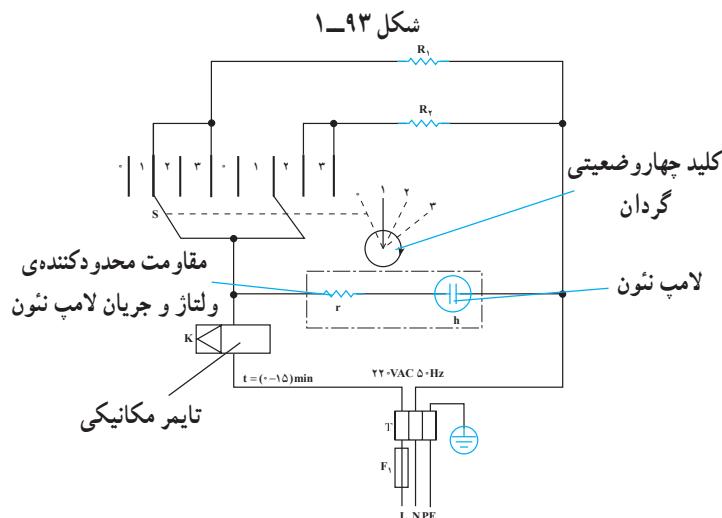

شکل ۱-۹۳

۱-۹- مدار الکتریکی اجاق برقی

شکل ۱-۹۴ ۱ مدار الکتریکی اجاق برقی شکل ۱-۸۷ را نشان می‌دهد. این مدار از تایمر K، فیوز F<sub>1</sub>، ترمینال T، کلید چهاروضعیتی گردان S، فیوز، المنت‌های R<sub>۱</sub>، R<sub>۲</sub> و چراغ نشان‌دهنده‌ی h تشکیل شده است.

۱- همواره مقدار توان اندازه‌گیری شده از طریق مقاومت و ولتاژ توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری با توان نوشته شده روی پلاک دستگاه کمی تفاوت دارد. این تفاوت به لحاظ تولرانس‌های قطعات دستگاه و تغییرات مقاومت در حالت سرد و گرم است.

## جدول ۱-۲

وضعیت کلید	المنت $R_1$	المنت $R_2$
◦	قطع	قطع
۱	وصل	قطع
۲	قطع	وصل
۳	وصل	وصل

برای مشخص شدن نحوه ارتباط بین کنکات های کلید چهار وضعیتی، معمولاً برای هر کلید جدولی تنظیم می کنند. در جدول ۱-۲ چهار وضعیت کلید اجاق برقی را ملاحظه می کنید. مدار اجاق برقی نشان داده شده در شکل ۱-۹۴ در وضعیت (◦) رسم شده است.

تمرین ۱: مدار اجاق برقی را برای حالت های ۱ و ۲ و ۳ رسم کنید.

## ۱-۱- کار عملی شماره ۲

روش باز کردن اجاق برقی

۱-۱-۱- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد

نیاز

اجاق برقی یک دستگاه

ابزار و تجهیزات بر فکاری و فلز کاری مانند آنچه که در

قسمت ۱-۵ آمده است.

سرسیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز به اندازه

مورد نیاز

فندک، یک عدد

وسایل لحیم کاری

نقشه های مدار الکتریکی دستگاه، یک نسخه

قطعات یدکی دستگاه، قطعات به تعداد مورد نیاز جهت

تعویض

میز کار، یک دستگاه

وسایل کمک آموزشی

۲-۱-۱- نکات ایمنی

هرگز در اجاق برقی را به هنگام استفاده مانند شکل

۱-۹۵ بازنگذارید.

▲ هنگام باز کردن دستگاه مواطن خارهای پلاستیکی

دستگاه که در شکل ۱-۹۶ مشاهده می کنید، باشید.



۱-۹۵



شکل ۱-۹۶




شکل ۱-۹۷

▲ هنگام بیرون آوردن سیم رابط دستگاه طبق شکل ۱-۹۷، سر سیم، سیم رابط را با دم باریک بگیرید و آن را از محل نصب بیرون بکشید.



شکل ۱-۹۸

▲ ابتدا دوشاخه‌ی سیم رابط را از پریز برق طبق شکل ۱-۹۸ بیرون بیاورید سپس اقدام به باز کردن دستگاه کنید.

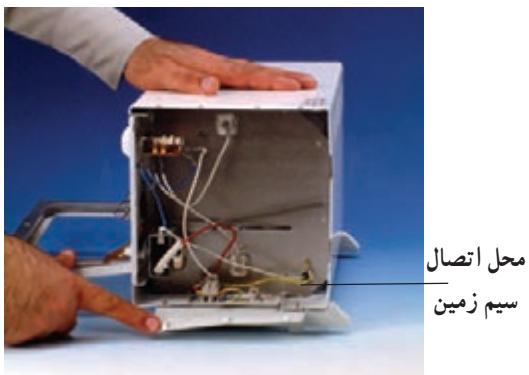

شکل ۱-۹۹

▲ برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی سیم اتصال زمین<sup>۱</sup> دستگاه را طبق شکل ۱-۹۹ به بدنه‌ی فلزی دستگاه اتصال دهید و توسط سیم رابط سه سیمه، دستگاه را به پریز برق ارتدار وصل کنید.



شکل ۱-۱۰۰

▲ هرگز دستگاه را بدون در شیشه‌ای مانند شکل ۱-۱۰۰ مورد استفاده قرار ندهید.


۱- متأسفانه در سیستم تأسیسات الکتریکی موجود منازل در ایران از سیم ارت استفاده نمی‌شود. ولی از نظر مقررات ایمنی جهانی استفاده از سیم ارت یکی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است.



شکل ۱-۱


▲ عایق‌بندی دستگاه و هادی‌های رابط بین المنشآت را به طور کامل انجام دهید تا خطر برق‌گرفتگی رخ ندهد و مرتبًا هر چند وقت یک بار عایق‌بندی دستگاه را به طور کامل بازدید کنید.

شکل ۱-۱ انجام عایق‌بندی را نشان می‌دهد.

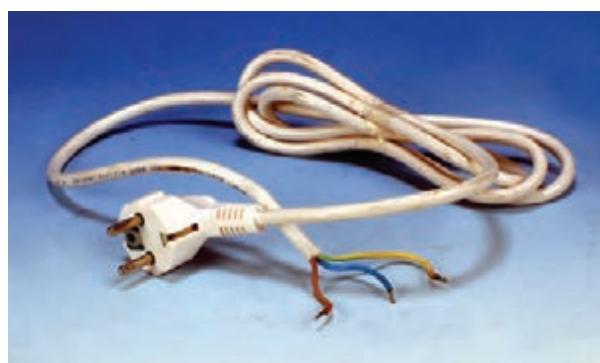

شکل ۱-۲

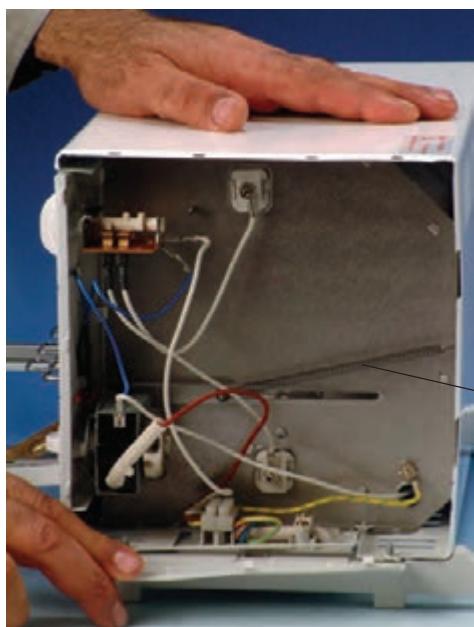▲ همواره برای تعویض سیم رابط دستگاه از سیم رابط سه‌سیمه و دو‌شاخه‌ی ارت‌دار مانند شکل ۱-۲ استفاده کنید.



فقر تحت کشش

شکل ۱-۳

▲ هنگام بازکردن دستگاه موازن فقر داخل دستگاه باشید  
این فقر در اثر بازشدن در دستگاه، تحت کشش قرار می‌گیرد و در صورت خارج شدن قلاب آن و آزاد شدن فقر، ممکن است به شما و اطرافیان آسیب وارد آورد. در شکل ۱-۳ فقر تحت کشش را مشاهده می‌کنید.

زمان اجرای کار عملی شماره ۲ : ۸ ساعت

### ۳-۱-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت اول)

روش باز کردن دسته در و در شیشه‌ای اجاق برقی

توجه:

قبل از اجرای کار عملی شماره ۲ نکات اینمی ارائه شده در قسمت‌های عملی ۲-۱-۱ را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دهید، سپس اجرای کار عملی اجاق برقی را شروع کنید.



شکل ۱-۱۰۴

● در دستگاه را باز کنید و سینی را بیرون بیاورید (شکل

.۱-۱۰۴).



شکل ۱-۱۰۵

● به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسو، پیچ دسته‌ی در را باز کنید

(شکل ۱-۱۰۵).



شکل ۱-۱۰۶

● پس از باز کردن دسته‌ی در طبق شکل ۱-۱۰۶ می‌توانید

دسته‌ی در یا در شیشه‌ای اجاق برقی را تعویض کنید.

#### ۴-۱-۱-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت دوم)

روش بازکردن تایمر



شکل ۱-۱۰۷

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۱-۱ انجام

می‌شود.

- به وسیله یک پیچ‌گوشتی تخت(دو سو) خار پلاستیکی و نگهدارنده‌ی قاب کناری دستگاه روی پایه‌ی اجاق را با اهرم کردن آن از قاب جدا کنید(شکل ۱-۱۰۷).



شکل ۱-۱۰۸

- به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی تخت مناسب، خار پلاستیکی وسط قاب نگهدار را آزاد یا آن را از جای خود بیرون بیاورید(شکل ۱-۱۰۸).



شکل ۱-۱۰۹

- واسطه‌ی پلاستیکی یا قاب نگهدار را طوری اهرم کنید که سه خار مربوط به آن باز شود (شکل ۱-۱۰۹).



شکل ۱-۱۱۱



شکل ۱-۱۱۰

- سمت چپ قاب فلزی دستگاه را به طرف بالا حرکت دهید (شکل ۱-۱۱۰).


- قاب را به آرامی به سمت بالا بکشد تا خارها یا زایده‌های فلزی از جای خود خارج شوند(شکل ۱-۱۱۱).

● با برداشتن قاب فلزی دستگاه، تایمر و سیم کشی مدار قابل دسترسی است (شکل ۱-۱۱۲). نقشه کامل مدار را از روی دستگاه ترسیم کنید و آن را با مدار الکتریکی شکل ۱-۹۴ تطبیق دهید.



شکل ۱-۱۱۲

● سریسم های مربوط به سیم رابط تایمر را با دم باریک آزاد کنید (شکل ۱-۱۱۳).

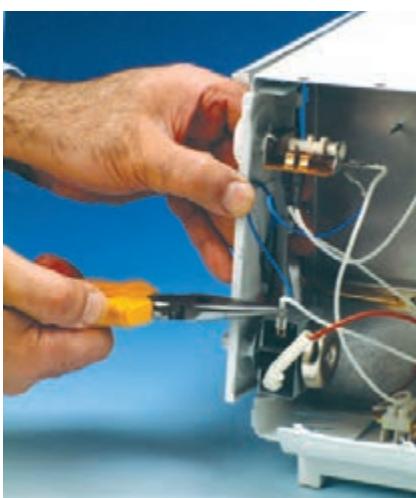

شکل ۱-۱۱۳

● سرولوم پلاستیکی را بیرون بیاورید (شکل ۱-۱۱۴). این نوع سرولوم ها معمولاً با کمی فشار آزاد می شوند.



شکل ۱-۱۱۴




شکل ۱-۱۱۵

- در صورتی که سرولوم درجای خود محکم بود، تکه‌ای نوار پارچه‌ای را از زیر سرولوم عبور دهید و از آن به عنوان اهرم استفاده کنید (شکل ۱-۱۱۵).



شکل ۱-۱۱۶

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسو، پیچ‌های محکم کننده‌ی تایمر به قاب پلاستیکی دستگاه را باز کنید (شکل ۱-۱۱۶).

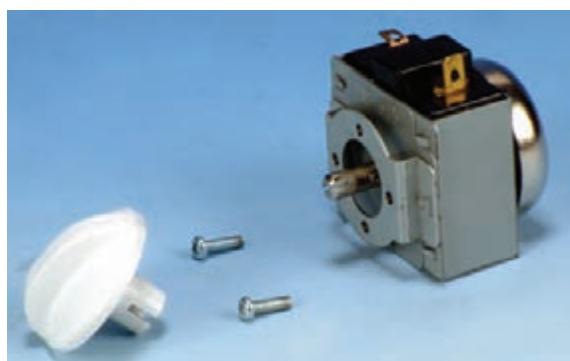

شکل ۱-۱۱۷

- پس از باز کردن دستگاه تایمر، چنانچه نیاز به تعویض آن باشد می‌توانید آن را تعویض کنید.
- عمل بستن تایمر دستگاه را بر عکس مراحل باز کردن انجام دهید.



شکل ۱-۱۱۸

## ۵-۱۰-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت سوم)


روش بازکردن کلید چهار وضعیتی

با استفاده از دستورات داده شده در قسمت ۴-۱۰-۱.

قاب فلزی دستگاه را بردارید.

● به وسیله‌ی دمباریک، سریم‌های مربوط به سیم رابط

متصل به کلید را بازکنید (شکل ۱-۱۱۸).

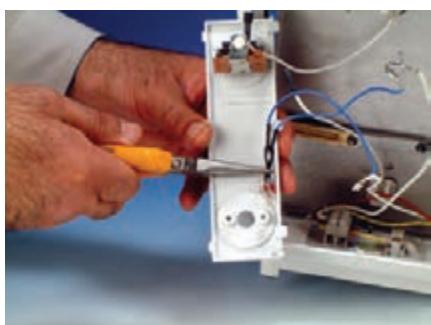

شکل ۱-۱۱۹

● چراغ نشان‌دهنده را با دمباریک به آرامی بگیرید و آن


را از محل خود خارج کنید (شکل ۱-۱۱۹).



شکل ۱-۱۲۰

● سرولوم کلید را از محور کلید بیرون بیاورید (شکل


۱-۱۲۰).

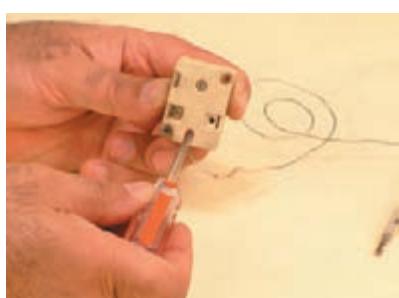

شکل ۱-۱۲۱

به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسو، پیچ‌های محکم‌کننده‌ی

کلید به قاب پلاستیکی را بازکنید (شکل ۱-۱۲۱).

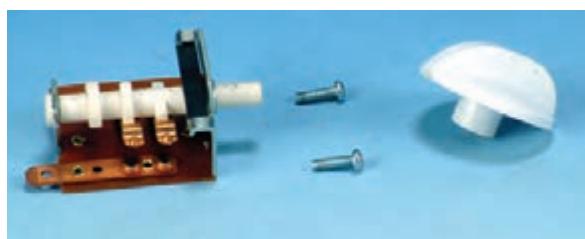

شکل ۱-۱۲۲

کلید، سرولوم و پیچ‌های نگهدارنده‌ی آن در شکل ۱-۱۲۲

مشاهده می‌شود.

## ۶-۱۰- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت چهارم)

روش باز کردن ترمینال دستگاه :

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۵-۱۰-۱ انجام

می‌شود.

- با پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ محکم کننده‌ی وسط درپوش پلاستیکی و نگهدارنده‌ی ترمینال را بازکنید(شکل ۱-۱۲۳).



شکل ۱-۱۲۳



شکل ۱-۱۲۴

- به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی تخت مناسب، لاستیک‌های محافظ روی پیچ‌های دو طرف درپوش پلاستیکی را از جای خود خارج کنید شکل (۱-۱۲۴).



شکل ۱-۱۲۵

- به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب، دو پیچ محکم کننده‌ی درپوش پلاستیکی به بدنه را بازکنید (شکل ۱-۱۲۵).



شکل ۱-۱۲۶

● به وسیلهٔ پیچ‌گوشتی تخت مناسب، سرسبیم‌های سیم را باز کنید (شکل ۱-۱۲۶).



شکل ۱-۱۲۷

● به وسیلهٔ پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌نگه‌دارندهٔ ترمینال به درپوش پلاستیکی را باز کنید (شکل ۱-۱۲۷).




شکل ۱-۱۲۸

● ترمینال نصب شده روی دستگاه از نوع شاخه‌ای و دارای سه خانه است. هریک از خانه‌ها به طور جداگانه به فاز، نول و سیم زمین اختصاص دارد (شکل ۱-۱۲۸).



شکل ۱-۱۲۹

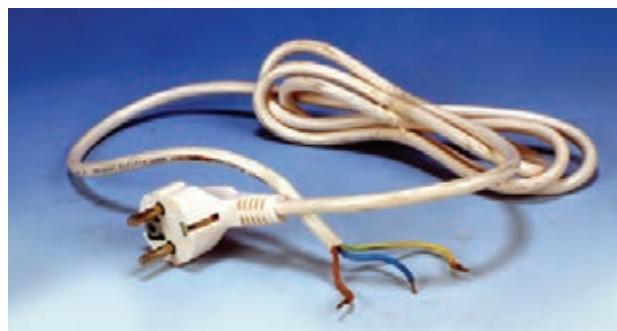

شکل ۱-۱۳۰

## ۷-۱۰-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت پنجم)

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶-۱۰-۱ انجام

می‌شود.

### روش باز کردن سیم رابط

بعد از باز کردن ترمینال، پیچ‌های مربوط به بست

نگهدارنده‌ی ترمینال به درپوش پلاستیکی را که در شکل ۱-۱۲۹ نشان داده شده است، باز کنید.

## ۷-۱۳۰-۱- سیم رابط دستگاه را که سه‌سیمه است،

نشان می‌دهد. در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.

## ۸-۱۰-۱-مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت ششم)

روش بازکردن المنت بالای دستگاه:

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۷-۱-۱ انجام

می‌شود.

● به وسیله‌ی آچار تخت مناسب مهره‌ی نگهدارنده‌ی

سرسیم‌ها به ترمینال المنت را بازکنید(شکل ۱-۱۳۱).




شکل ۱-۱۳۱



هادی رابط هادی عایق

شکل ۱-۱۳۲

● روکش عایق روی هادی تسمه‌ای شکل را که واسطه بین دو المنت است و برای جلوگیری از اتصال بدنه روی هادی نصب شده، با دست بگیرید و آن را مطابق شکل ۱-۱۳۲ از روی هادی تسمه‌ای بیرون بشیبد.

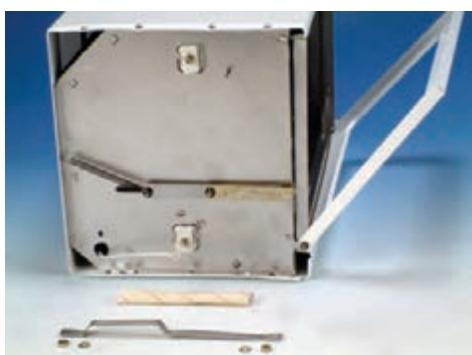

شکل ۱-۱۳۳

● هادی واسطه‌ی بین دو المنت را بازکنید(شکل ۱-۱۳۳).



شکل ۱-۱۳۴

● در دستگاه را طبق شکل ۱-۱۳۴ بازکنید تا موقعیت المنت بالایی که هدف، بازکردن آن است به خوبی مشاهده شود. همچنین اگر زایده‌ای در داخل دستگاه وجود داشته باشد در زمان بازکردن المنت قابل دیدن است.

- به وسیله‌ی آچار تخت مناسب، سر سیم‌های سیم رابط به المنت را بازکنید (شکل ۱-۱۳۵).



شکل ۱-۱۳۵

- دستگاه را در وضعیت شکل ۱-۱۳۶ قرار دهید.



شکل ۱-۱۳۶

- به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی تخت مناسب، خار فلزی نگهدارنده‌ی المنت را از روی عایق سر المنت بلند کنید (شکل ۱-۱۳۷).



شکل ۱-۱۳۷

- به وسیله‌ی دمباریک، خار فلزی خم شده روی عایق المنت را صاف کنید تا المنت آزاد شود، (شکل ۱-۱۳۸). سپس سرهای المنت را با احتیاط کامل و توسط دست از جای خود در دوطرف دستگاه بیرون آورید.



شکل ۱-۱۳۸

- المنت فری با حفاظت شبشه‌ای بعد از بازشدن در شکل ۱-۱۳۹ مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۱۳۹

## ۹-۱۰-۱-مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت هفتم)

روش بازکردن المنت پایین دستگاه:

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۸-۱۰-۱ انجام

می‌شود.

- به وسیله‌ی دمباریک، خار فلزی نگهدارنده‌ی بازوی مکانیکی را صاف کنید (شکل ۱۴۰).



شکل ۱-۱۴۰

- طبق شکل ۱-۱۴۱ به کمک دمباریک، رابط یا بازوی مکانیکی قاب در را از جای آن آزاد کنید.



شکل ۱-۱۴۱

- پس از باز کردن بازوی مکانیکی رابط در و بدنه، قاب فلزی در دستگاه را بردارید (شکل ۱-۱۴۲).




شکل ۱-۱۴۲

- پس از بازشدن رابط یا بازوی مکانیکی، در دستگاه باز می‌ماند و بازکردن المنت پایین دستگاه امکان‌پذیر می‌شود (شکل ۱-۱۴۳).



شکل ۱-۱۴۳

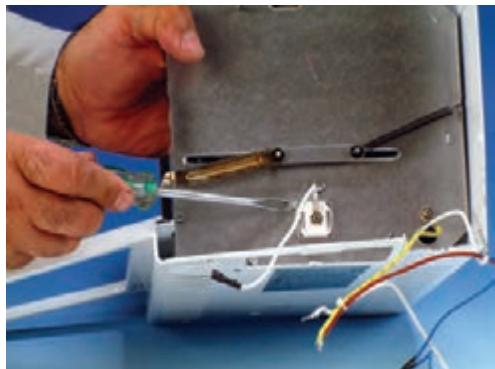

شکل ۱-۱۴۴

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی تخت مناسب، خار فلزی روی عایق سر المنت را بلند کنید و سیم رابط المنت را از سرالمنت باز کنید (شکل ۱-۱۴۴).



شکل ۱-۱۴۵

- خار نگه دارنده‌ی حفاظ شبکه‌ی فلزی روی المنت را با دمباریک صاف کنید. با جابجا کردن شبکه‌ی فلزی روی المنت در داخل اجاق، به طرف بالا با احتیاط سرهای المنت را از دو طرف دستگاه بیرون بیاورید (شکل ۱-۱۴۵).
- شکل ۱-۱۴۶ بدنه‌ی دستگاه را نشان می‌دهد که المنت پایین آن از دستگاه خارج شده است.



شکل ۱-۱۴۶

پس از بستن دستگاه زیر نظر مربی کارگاه، دوشاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحبت عملکرد دستگاه مطمئن شوید.  
چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمیر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

توجه:

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.  
به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.  
هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه:

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی ۲ به دست آورده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## ۱۱-۱- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه‌اندازی اجاق برقی

معمول‌اً کارخانه‌های سازنده‌ی اجاق برقی برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌هایی ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می‌شود نحوه‌ی استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملًا مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه‌اندازی
پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برقدار بودن شبکه‌ی برق منزل، نسبت به رفع عیب پریز اقدام کنید.	
دوشاخه خراب است.	دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.	
سیم رابط معیوب است.	سیم رابط را تعویض کنید.	
کلید خراب است.	کلید را تعویض کنید.	
تایмер خراب است.	تایмер را تعویض کنید.	
سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم‌های معیوب را توسط اهم‌تر شناسایی و آن را تعویض کنید.	
ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.	
چراغ‌های نشان دهنده و المنت‌ها معیوب هستند.	آن‌ها را تعویض کنید.	
فیوز داخل دستگاه یا فیوز خط پریز تغذیه کننده‌ی دستگاه عمل کرده است.	فیوز را پس از رفع عیب دستگاه تعویض کنید.	

۱۱-۱- اجاق  
برقی روشن  
نمی‌شود.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
	اتصال ها شل یا قطع شده است.	اتصال های شل را محکم و اتصال های قطع شده را ترمیم کنید.
	دوشاخه به طور کامل در پریز قرار نگرفته است.	دوشاخه را به طور کامل به پریز متصل کنید.
۱۱-۱-بدنه‌ی دستگاه برق‌دار است.	سیم اتصال زمین دستگاه قطع شده است.	پس از عیب‌یابی و رفع عیب دستگاه سیم اتصال زمین را به ترمینال اتصال زمین یا به قسمت فلزی بدنه‌ی دستگاه وصل کنید.
۱۱-۲-چراغ نشان‌دهنده روشن است اماً المنت‌ها گرم نمی‌کنند.	المنت‌ها قطع است.	المنت‌ها را تعویض کنید.
۱۱-۳-گرمای دستگاه برای پخت غذا مطلوب نیست.	سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.
	اتصالات شل یا قطع است.	اتصال های شل را محکم کنید و اتصال های قطع شده را ترمیم کنید.
۱۱-۴-به محض وصل کردن دوشاخه‌ی دستگاه به پریز، فیوز شیکه‌ی برق منزل عمل می‌کند.	صفحات صیقلی دستگاه که منعکس کننده‌ی حرارت هستند کثیف شده‌اند.	صفحات را تمیز کنید.
	دستگاه فاقد در شیشه‌ای محافظ است.	در شیشه‌ای را نصب کنید.
	تایمر خراب است.	تایمر را تعویض کنید.
	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
	اتصال ها شل هستند.	اتصال های شل را محکم کنید.
	در دستگاه باز است.	در دستگاه را بیندید.
۱۱-۵-به محض وصل کردن دوشاخه‌ی دستگاه به پریز، فیوز شیکه‌ی برق منزل عمل می‌کند.	ولتاژ تغذیه دستگاه کم است.	در صورت امکان ولتاژ تغذیه دستگاه را اصلاح کنید.
	دوشاخه معیوب است.	دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.
	سیم رابط معیوب است.	سیم رابط را تعویض کنید.
	دستگاه، اتصال بدنه دارد.	اتصال بدنه‌ی دستگاه را رفع کنید.

در صورتی که فرصت اضافی داشتید یک دستگاه اجاق برقی معیوب را زیر نظر مربی کارگاه و با استفاده از دستورالعمل‌های داده شده در مراحل ۱-۱۰ و جدول ۱-۱۱ و با رعایت کلیه موارد اینمنی عیب‌یابی، تعمیر و راه‌اندازی کنید.

تمرین  
عملی:

## آزمون پایانی (۱)

### آزمون نظری

- ۱- المنت بخاری برقی حمام کدام نوع است؟
- (۱) فنری روی میله‌های سرامیکی و داخل حفاظ شیشه‌ای
  - (۲) لوله‌ای (میله‌ای)
  - (۳) صفحه‌ای
  - (۴) نواری
- ۲- کدام نوع المنت در بخاری برقی استفاده نمی‌شود؟
- (۱) فنری روی میله‌های سرامیکی
  - (۲) لوله‌ای (میله‌ای)
  - (۳) صفحه‌ای
  - (۴) فرنری داخل حفاظ شیشه‌ای
- ۳- المنت‌های اجاق برقی از کدام نوع است؟
- (۱) لوله‌ای (میله‌ای)
  - (۲) فرنری داخل حفاظ شیشه‌ای و لوله‌ای
  - (۳) فنری روی میله‌های سرامیکی
  - (۴) صفحه‌ای
- ۴- عایق المنت‌های لوله‌ای (میله‌ای) کدام است؟
- (۱) پودر اکسید منیزیم
  - (۲) پودر میکا
  - (۳) خاک چینی
  - (۴) خاک سرامیک
- ۵- روکش سیم رابط داخل بخاری و اجاق برقی باید حتماً نسوز باشد.
- ۶- توان الکتریکی المنت‌های بخاری و اجاق برقی از کدام رابطه‌ی تقریبی بدست می‌آید؟
- ۷- وظیفه‌ی صفحات صیقلی در بخاری و اجاق برقی چیست؟
- ۸- اگر گرمای تولیدی بخاری برقی مطلوب نباشد اشکال در چیست؟
- ۹- اگر بهره‌ی گرمایی اجاق برقی مطلوب نباشد دلایل آن را بیان کنید.
- ۱۰- در اجاق برقی وقتی دو المنت بالا و پایین دستگاه در مدار قرار دارند، اتصال آن‌ها به صورت ... است.
- ۱۱- کدام وسیله بیشتر برای روشن و خاموش کردن المنت‌های بخاری برقی استفاده می‌شود؟
- (۱) کلید ساده‌ی بدون چراغ
  - (۲) کلید چراغدار
  - (۳) تایмер
  - (۴) ترمومتر
- ۱۲- در اجاق برقی پیشرفته‌ی امروزی از چه وسایلی برای کنترل تغذیه‌ی المنت‌ها استفاده نمی‌شود؟
- (۱) تایmer
  - (۲) ترمومتر
  - (۳) کلیدهای چند حالت
  - (۴) کلید چراغدار
- ۱۳- چنانچه بدنه‌ی اجاق برقی برق دار شود چه عاملی سبب برقراری اتصال بدنه شده است؟
- ۱۴- اگر چراغ نشان دهنده کلیدهای بخاری برقی روشن باشد اما المنت‌ها هیچکدام گرم ندهند علت چیست؟
- ۱۵- اگر در اجاق برقی، نشان دهنده روشن باشد اما المنت‌ها گرم نکند علت چیست؟ شرح دهید.

- ۱۶- سیم رابط در اجاق برقی، باید  $\frac{۵}{۶}$  رشته‌ای باشد.
- ۱۷- جنس سیم المنت در بخاری و اجاق برقی چیست؟
- ۱۸- چرا تایمرهای اجاق برقی دارای زنگ خبر هستند؟
- ۱۹- برای هادی‌های ارتباط‌دهنده‌ی مدار در اجاق و بخاری برقی و هادی‌هایی که روکش یا عایق آن‌ها نسوز نیست چه تدابیر ایمنی به کار گرفته می‌شود؟
- ۲۰- سیم هادی پریز منازل معمولاً چند میلی‌متر مربع انتخاب می‌شود؟
- ۴(۱)
- ۱/۵ (۲)
- ۲(۳)
- ۱) ۴

## آزمون عملی

یکی از دو کار عملی را انجام دهید.

- ۱- یک دستگاه بخاری برقی را که اصلاً کار نمی کند عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.
- ۲- در یک دستگاه اجاق برقی چراغ نشان دهنده، روشن است اما المنت ها هیچ کدام گرم نمی کنند آنرا عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.



## فصل دوم

بازگردن، تفکیک، عیبیابی، تعمیر و راهاندازی کبابپز و توستر برقی

### هدف کلی


عیبیابی و تعمیرات کبابپز و توستر برقی



هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع کبابپز و توستر برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد کبابپز و توستر برقی را توضیح دهد.
- ۳- قطعات کبابپز و توستر برقی را نام ببرد.
- ۴- قطعات کبابپز و توستر برقی را شرح دهد.
- ۵- ترموموستات کبابپز و توستر برقی را تنظیم کند.
- ۶- قطعات کبابپز و توستر برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۷- مدار الکتریکی کبابپز و توستر برقی را شرح دهد.
- ۸- کبابپز و توستر برقی را باز و مجدداً سوار کند.
- ۹- نقشه‌ی الکتریکی و چیدمان قطعات کبابپز و توستر برقی مونتاژ شده را در حین مراحل پیاده‌سازی، ترسیم کند.
- ۱۰- کبابپز برقی معیوب را عیبیابی، تعمیر و راهاندازی کند.
- ۱۱- توستر برقی معیوب را عیبیابی، تعمیر و راهاندازی کند.

ساعت‌های آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۴	۱۲	۲

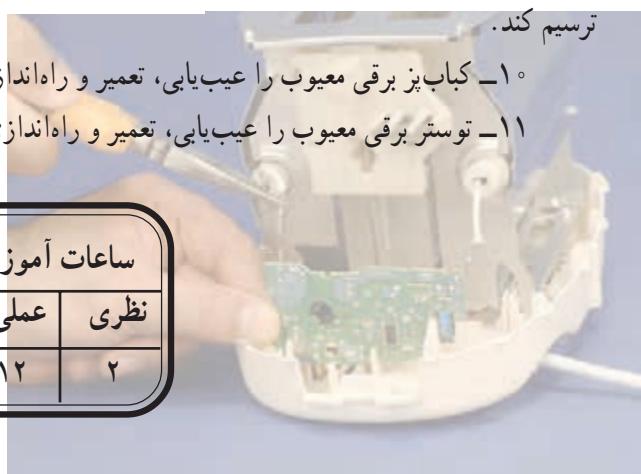

با توجه به تنوع کبابپز و توستر برقی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فرآگیر

یک نمونه بخاری برقی و یک نمونه اجاق برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث

تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیبیابی مربوطه زیر نظر مریبی کارگاه با رعایت


کامل موارد اینمی به عیبیابی و تعمیر آن پردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع کبابپز و توستر برقی

در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

نکته مهم:
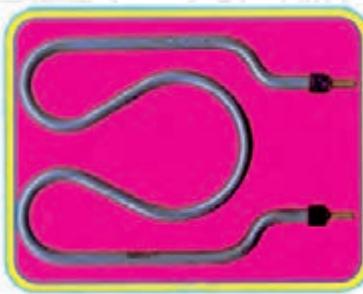
## پیش آزمون (۲)

۱- چرا این المنت که برای اجاق برقی و کباب پز برقی استفاده می شود از فرم و شکل خاصی برخوردار است؟



۲- عایق المنت شکل بالا کدام است؟

- (۱) پودر اکسید منیزیم      (۲) پودر میکا      (۳) چینی      (۴) سرامیک

۳- مقاومت اهمی که با لامپ نشان دهنده بخاری برقی سری می شود چه نقشی در مدار به عهده دارد؟

- (۱) افزایش جریان الکتریکی لامپ      (۲) کاهش ولتاژ دو سر لامپ

- (۳) افزایش روشنایی لامپ      (۴) افزایش گرمای اجاق برقی

۴- برای افزایش گرمادهی اجاق برقی چه تدابیری به کار گرفته می شود؟

۵- در بیشتر کباب پزهایی که دو صفحه‌ی پخت جدا از هم دارند، المنت‌ها به چه صورت در مدار قرار می‌گیرند؟

- (۱) سری      (۲) موازی      (۳) سری و موازی

۶- در کباب پز برقی کنترل زمان پخت غذا یا کباب به عهده‌ی چه وسیله‌ای است؟

- (۱) تایмер      (۲) ترمومترات بی متالی قابل تنظیم

- (۳) کلید چراغ دار      (۴) ترمومترات بی متالی با تنظیم ثابت

۷- المنت توستر برقی کدام است؟

(۱) فنری داخل حفاظ شیشه‌ای و نواری که روی صفحه‌ی عایق پیچیده شده است.

- (۲) فنری و میله‌ای

(۳) فنری که روی میله‌ی توخالی سرامیکی پیچیده شده است.

۸- زمان برشه شدن نان در توستر برقی به عهده‌ی ... است.

۹- المنت‌های توستر برقی به چه صورت در مدار قرار می‌گیرند؟

۱۰- اصولاً مقدار مقاومت المنت میانی توستر برقی چند برابر مقاومت المنت‌های کناری است؟

## ۱-۲- اطلاعات کلی

کباب پز برقی<sup>۱</sup> و توستر برقی<sup>۲</sup> از وسایل خانگی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کنند. از کباب پز برقی برای برشته کردن و پختن گوشت و از توستر برقی برای داغ کردن یا برشته کردن نان استفاده می‌شود.



شكل ۱-۱



شكل ۱-۲



شكل ۱-۳



شكل ۱-۴

## ۲-۲- انواع کباب پز برقی و کاربرد آنها

دستگاه کباب پز برقی در طرح‌ها و شکل‌های متفاوت تولید می‌شود و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. از نظر قدرت الکتریکی، سیستم کنترل درجه حرارت، شکل ظاهری و ... می‌توان آنها را به انواع مختلف تقسیم‌بندی کرد.

۱-۲-۱: شکل ۱-۱ یک دستگاه کباب پز از نوع باز با کلید چراغدار را نشان می‌دهد.

۱-۲-۲: شکل ۱-۲ یک دستگاه کباب پز از نوع باز با پایه‌های ساده سیمی و بدون کلید را نشان می‌دهد. با وصل کردن دو شاخه‌ی سیم رابط به پریز برق منزل، دستگاه روشن می‌شود.

۱-۲-۳: شکل ۱-۳ یک دستگاه کباب پز برقی نوع باز با کلید روشن و خاموش چراغدار را نشان می‌دهد.

۱-۲-۴: شکل ۱-۴ یک دستگاه کباب پز برقی نوع باز با پایه‌های بلند و سینی توری شکل برای نگهداری غذا و کلید چراغدار را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۵

۲-۲-۵: شکل ۲-۵ یک دستگاه کباب پز برقی نوع باز با پایه های بلند و سینی توری شکل برای نگهداری غذا و کلید چراغ دار را نشان می دهد.



شکل ۲-۶

۲-۲-۶: شکل ۲-۶ یک دستگاه کباب پز برقی کیفی با ترمومتر قابل تنظیم که قابلیت بازشدن تا زاویه‌ی  $180^\circ$  درجه را دارد نشان می دهد. با بازشدن دستگاه سطح مفید کباب پز زیاد می شود.



شکل ۲-۷

۲-۲-۷: شکل ۲-۷ یک دستگاه کباب پز کیفی دیگر را نشان می دهد که امکاناتی مشابه کباب پز برقی شکل ۲-۶ دارد. از این دستگاه برای پخت و پز ملایم کباب و گرم کردن غذا هم نیز استفاده می شود.




شکل ۲-۸

۲-۲-۸: دستگاه کباب پز نشان داده شده در شکل ۸ دارای سه قدرت مختلف  $145^\circ, 100^\circ$  و  $245^\circ$  وات است. در این دستگاه، از گرمای تلف شده در بالای کباب پز هم برای پختن و برشنه کردن مواد غذایی نیز استفاده می شود بدین ترتیب انرژی الکتریکی مصرفی کاهش می باید. همچنین در نوعی از این دستگاه سینی استیل برای نگهداری آب به منظور سرخ کردن بدون دود و جمع آوری روغن وجود دارد.

### ۲-۳ ساختمان کباب پز برقی

همانطور که در قسمت انواع کباب پز مشاهده گردید کباب پز برقی به دو دسته کباب پز ساده و کباب پز خودکار (اتوماتیک) تقسیم می شود. در کباب پز ساده وسیله‌ی قطع و وصل مدار، کلید چراغ دار معمولی است. از قطعات دیگر کباب پز ساده می‌توان المنت لوله‌ای (میله‌ای)، بدنه، پایه و سیم رابط را نام برد، (شکل ۲-۹).

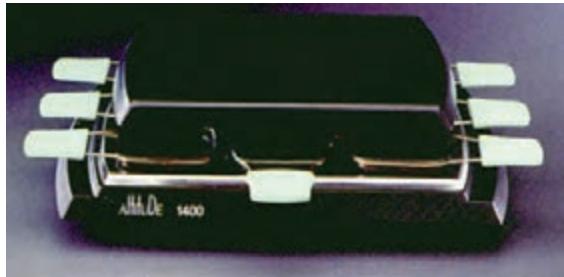

شکل ۹




شکل ۱۰


در کباب پز اتوماتیک مانند شکل ۲-۱۰ عملیات برسته کردن و پختن کباب به وسیله‌ی ترمومترات بی‌متالی قابل تنظیم کنترل می‌شود. شکل ۲-۱۰ دستگاه کباب پز را از قسمت جلو نشان می‌دهد.



(الف)

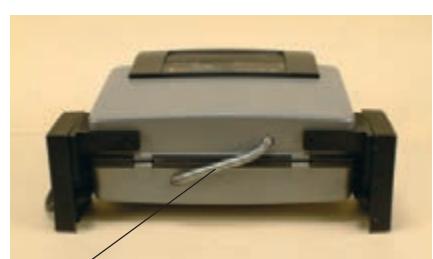

رابط فرنی  
(ب)

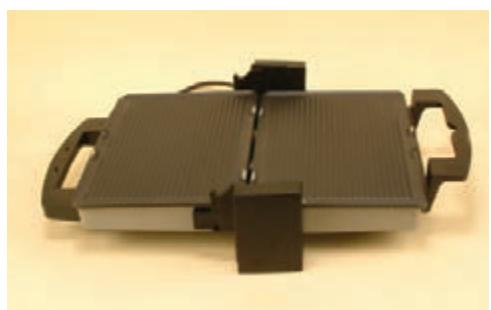

شکل ۱۱

در شکل ۲-۱۱ - الف حرارت حاصل از المنت صفحه‌ی بالای برو سطح کباب باعث برسته شدن قسمت بالای کباب می‌شود.


شکل ۲-۱۱ - ب قسمت عقب دستگاه را همراه پایه‌ها نشان می‌دهد. سیم‌های رابط المنت‌ها و سیم اتصال زمین از داخل لوله‌ی عایق نسوز عبور می‌کند روی لوله‌ی عایق نسوز، فرنی از فولاد زنگ تزن پیچیده شده است.

شکل ۲-۱۱ - ج دستگاه را در وضعیت باز و  $180^\circ$  درجه نشان می‌دهد. در این حالت سطح پخت و پز دو برابر حالت بسته می‌شود. در این حالت حرارت تولیدی المنت هر قسمت کباب پز، به طور مستقل برای برسته کردن کباب در آن قسمت استفاده می‌شود.

(ج)




شکل ۱۲-

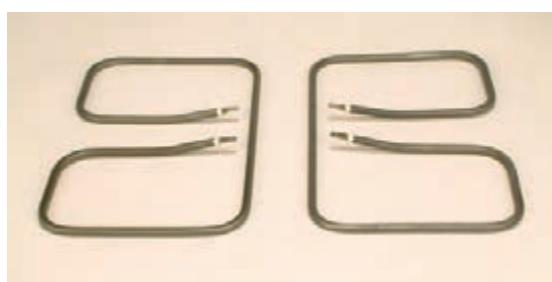


شکل ۱۳-

**۲-۳-۱** - المتن: المتن های کباب بیز بر قی شکل ۱۳ از نوع لوله ای (میله ای) است. این دو المتن با یکدیگر سری می شوند و تعذیه ای الکتریکی آن ها در مدار از طریق یک ترموموستات بی متالی قابل تنظیم کنترل می شود.

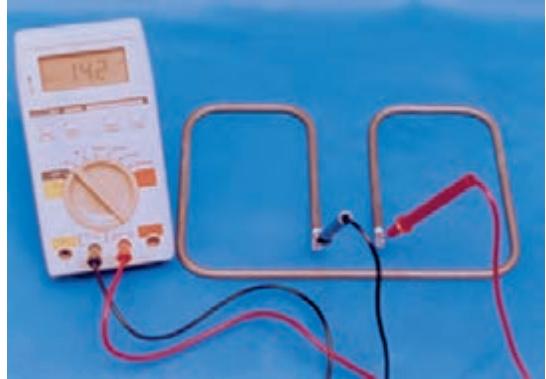

شکل ۲-۱۴

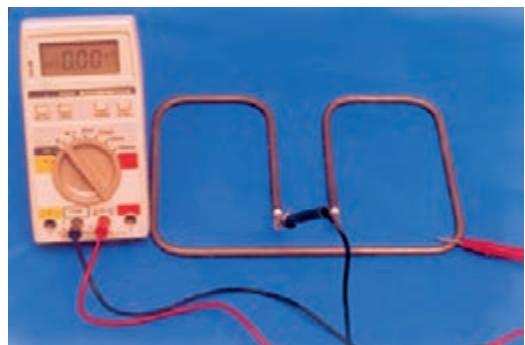

شکل ۲-۱۵

در شکل ۲-۱۴، اهم متر مقاومت اهمی هر المنت را  $\frac{14}{2}$  اهم نشان می دهد. مجموع مقاومت دو المنت در حالت سری برابر با  $\frac{28}{4}$  اهم می شود. این المنت ها توان  $1700$  وات را از شبکه  $220$  ولت با توجه به رابطه زیر دریافت می کنند.


$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{28/4} = 1704 / 225 \text{ W}$$

وقتی المنت ها در مدار قرار می گیرند، مقاومت آن ها کمی افزایش می یابد و توان مصرفی آن ها را تا حدی کاهش می دهد.

در شکل ۲-۱۵، اهم متر مقاومت عایقی سیم المنت به بدنه را  $1\circ$  اهمگا نشان می دهد. این مقاومت نشان می دهد که المنت از نظر اتصال بدنه سالم است. چنانچه مقاومت عایقی بین المنت و بدنه کم و یا حتی در حد چند کیلو اهم باشد المنت معیوب است و باید عوض شود.

**۲-۳-۲- ترموموستات:** ترموموستات کباب پز بر قبی از نوع بی متالی قابل تنظیم است. کنترل درجه هی برشته کردن و پختن کباب به عهده ترموموستات است. شکل ۲-۱۶ ترموموستات بی متالی قابل تنظیم کباب پز شکل ۲-۱۰ را نشان می دهد.


**نحوه عملکرد ترموموستات:** وقتی دسته ای ولو姆 ترموموستات کباب پز در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده می شود، پلاتین متحرک روی پلاتین ثابت ترموموستات قرار می گیرد و تغذیه ای برق المنت ها از طریق اتصال پلاتین ها صورت می گیرد. گرمای ایجاد شده توسط المنت ها که به صورت سری در کباب پز اتصال دارند به انتخاب درجه هی ترموموستات بستگی دارد. وقتی درجه حرارت کباب پز، به مقدار تنظیم شده توسط ترموموستات رسید، حس کننده درجه حرارت (شماره ۱۱ در شکل ۲-۱۲) گرمای را به بازوی حساس یا بی متال ترموموستات انتقال می دهد و سبب انبساط طولی بازوی بی متالی می شود. با انتقال حرارت به بازوی حساس ترموموستات نظری شکل ۲-۱۷ سمت راست بی متالی ترموموستات در جهت فلش به سمت بالا حرکت می کند، پلاتین متحرک از پلاتین ثابت جدا می شود و مدار تغذیه ای المنش ها را قطع می کند. در زمان قطع ترموموستات، درجه حرارت صفحات کباب پز که کباب

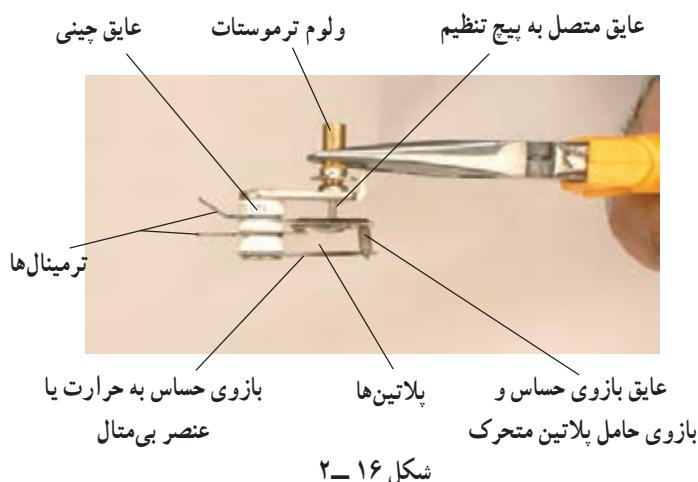

شکل ۲-۱۶



شکل ۲-۱۷

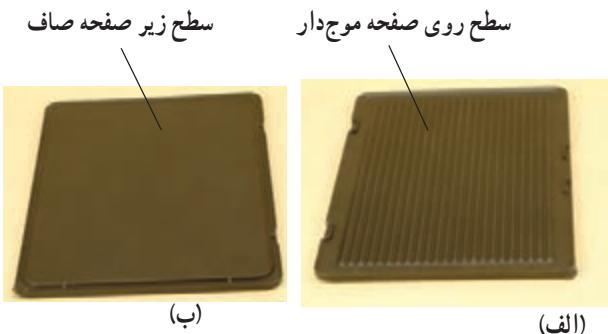

شکل ۲-۱۸




شکل ۲-۱۹

عضو حس کننده درجه حرارت ترموستات



شکل ۲-۲۰

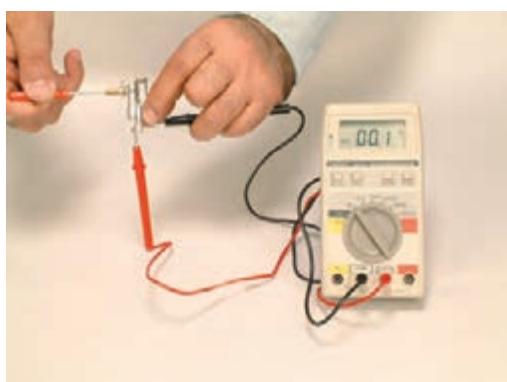

شکل ۲-۲۱

روی آن قرار دارد به تدریج کاهش می‌یابد و سرد می‌شود. با کاهش درجه حرارت صفحه‌ی روی المنت که پشت و روی این صفحه در شکل ۲-۱۸ نشان داده شده و با عضو حس‌کننده‌ی درجه حرارت در تماس است، ترمومترات وصل و مجدداً برق را به المنت وصل می‌کند. این سیکل تا زمانی ادامه دارد که دوشاخه‌ی سیم رابط از پریز برق بیرون آورده شود یا ترمومترات روی درجه‌ی صفر قرار گیرد. شکل ۲-۱۹ عضو حس‌کننده‌ی درجه حرارت و عامل فعال کردن ترمومترات را نشان می‌دهد.

#### ۴-۲- تنظیم ترمومترات بی‌متالی قابل تنظیم

چنانچه ترمومترات از تنظیم خارج شود یعنی در درجه‌ی صفر، ترمومترات هنوز وصل و در درجه ۱ یا گاهی ۲ ترمومترات قطع باشد می‌توان آن را مجدداً تنظیم کرد. مراحل تنظیم ترمومترات به شرح زیر است :

**۲-۱:** اگر ترمومترات در درجه‌ی بالاتر از درجه‌ی صفر قطع باشد طبق شکل ۲-۲۰ محور مربوط به تنظیم ترمومترات (ولوم ترمومترات) را با دمباریک بگیرید و به وسیله‌ی پیچ گوشتی تخت مناسب، پیچ تنظیم داخل محور ترمومترات را در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا پلاتین‌ها وصل شوند.


عمل وصل ترمومترات را در حالت تنظیم می‌توانید با دستگاه اهمتر نیز کنترل کنید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۲


**۲-۴-۲:** اگر پلاتین های ترموموستات روی درجهٔ صفر وصل باشد ابتدا محور ترموموستات (ولوم ترموموستات) را روی درجهٔ صفر قرار دهید. سپس با یک دست به وسیلهٔ دمباریک محور ترموموستات را نگهدارید و مطابق شکل ۲-۲۲ با دست دیگر به وسیلهٔ پیچ گوشتهٔ دو سوی مناسب، پیچ تنظیم داخل محور ترموموستات را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا پلاتین متحرک از پلاتین ثابت جدا شود.

توجه: تنظیم ترموموستات در وسایل حساس باید با توجه به دستور العمل کارخانهٔ سازنده انجام شود.

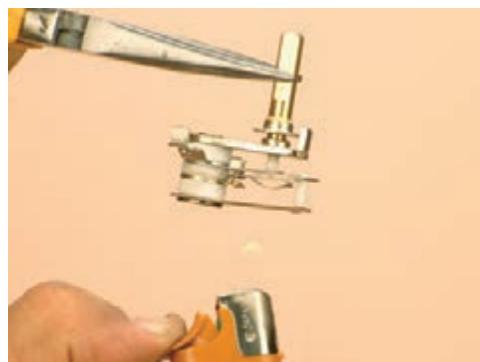

شکل ۲-۲۳


**۲-۴-۳:** بعد از تنظیم ترموموستات می‌توانید با اعمال مختصری گرما توسط فندک یا وسیلهٔ مشابه دیگری به عضو حساس یا بی‌متال ترموموستات طبق شکل ۲-۲۳ عملکرد صحیح ترموموستات را مشاهده کنید تا در زمان نصب و بهره‌برداری نسبت به عملکرد صحیح ترموموستات اطمینان داشته باشید. البته تنظیم دقیق ترموموستات باید روی کار انجام شود و این آزمایش برای این است که فراگیر نحوهٔ تنظیم و طرز کار ترموموستات را فراگیرد.

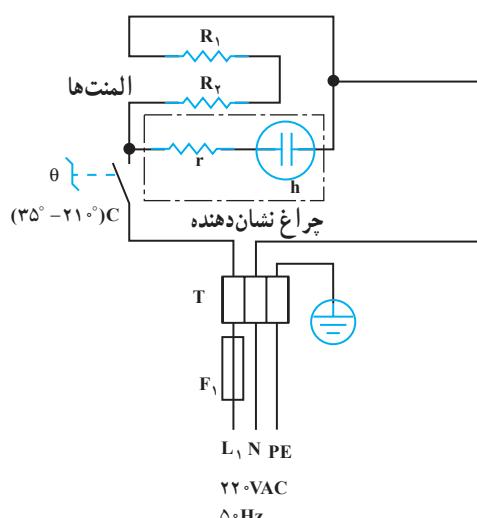

شکل ۲-۲۴

## ۲-۵ مدار الکتریکی کباب‌پز برقی

شکل ۲-۲۴ مدار الکتریکی کباب‌پز برقی خودکار یا اتوماتیک با ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم راشان می‌دهد. مقاومت  $r$  که محدود کنندهٔ ولتاژ و جریان لامپ نشان‌دهنده و حدوداً ۱۵۰ کیلو اهم است.

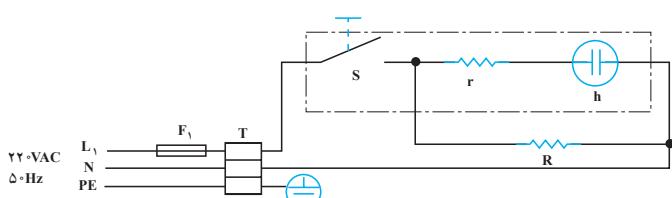

شکل ۲-۲۵

شکل ۲-۲۵ مدار الکتریکی کباب‌پز برقی ساده را که به وسیله کلید چراغدار قطع و وصل می‌شود، نشان می‌دهد.

## ۶-۲- کار عملی شماره‌ی ۱

روش بازکردن کباب پز برقی

۱-۶- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز:

- پیچ گوشتی تخت (دوسو)، یک سری
- پیچ گوشتی چهار سو، یک سری
- دم باریک، یک عدد
- انبردست، یک عدد
- سیم چین، یک عدد
- سیم لخت‌کن، یک عدد
- انبر پرس سرسیم، یک عدد
- فندک، یک عدد

■ کباب پز برقی، یک دستگاه

■ قطعات یدکی دستگاه، به تعداد مورد نیاز جهت تعویض

■ نقشه‌ی مدار الکتریکی دستگاه یک نسخه

■ سر سیم، سیم رابط، کابل و روکش نسوز (ماکارونی

نسوز)، به اندازه‌ی مورد نیاز

■ وسائل لحیم‌کاری


■ میز کار تعمیر لوازم خانگی، یک دستگاه

■ آوومتر، یک دستگاه

■ آچار تخت ۶ و ۷ میلی‌متری، یک عدد

## ۲-۶-۲ نکات ایمنی

▲ سر سیم اتصال زمین کباب پز را محکم به بدنهٔ فلزی دستگاه بیندید تا خطر برق گرفتگی در هنگام کار پیش نیاید (شکل ۲-۲۶).

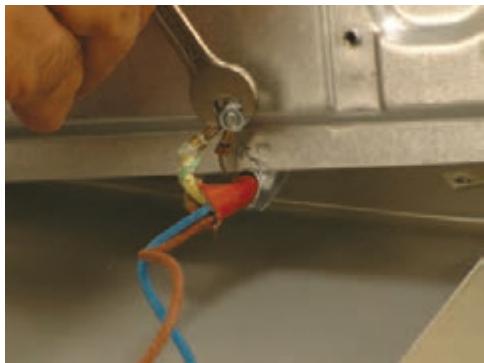

شکل ۲-۲۶



شکل ۲-۲۷

▲ قبل از شروع به باز کردن و بستن دستگاه، دو شاخهٔ سیم رابط را از پریز برق به طور کامل بیرون بیاورید (شکل ۲-۲۷).




شکل ۲-۲۸

▲ برای بیرون کشیدن سر سیم از ترمینال سر المنت هرگز سیم رابط را مشابه شکل ۲-۲ با دست نکشید.



شکل ۲-۲۹

▲ برای بیرون آوردن سر سیم از ترمینال المنت، ابتدا المنت را با دست بگیرید، سپس با دمباریک مطابق شکل ۲-۲۹ سر سیم، سیم رابط را محکم نگهدارید و به طرف راست بکشید تا سر سیم بیرون بیاید.

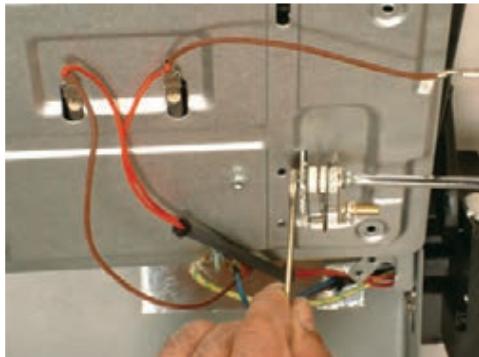


شکل ۲-۳۰

▲ در هنگام بازبستن دستگاه از ابزار مناسب مشابه شکل ۲-۳۰ استفاده کنید تا تعییرات بعدی دستگاه با اشکال موافق نشود.



شکل ۲-۳۱

▲ سیم‌های رابط دو طرف دستگاه مانند شکل ۲-۳۱ از داخل لوله‌ی عایق نسوز عبور می‌کند و برای جلوگیری از صدمه دیدن، دور آن را با سیم فنری پیچیده‌اند. در هنگام تعییر حتماً سیم فنری را دور لوله‌ی عایق حامل سیم‌های رابط بندید.

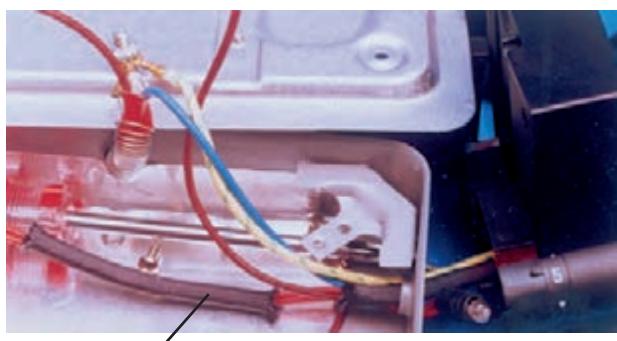

شکل ۲-۳۲

▲ همانطور که در شکل ۲-۳۲ نشان داده شده است سیم‌فلزی دور لوله‌ی عایق نسوز و سیم اتصال زمین را به بدنه‌ی فلزی دستگاه وصل کنید و از لوله‌های عایق نسوز برای عایق‌بندی مضاعف سیم‌های رابط استفاده کنید.



شکل ۲-۳۳

▲ قبل از بازکردن مدار، به یادداشت‌برداری و رسم نقشه‌ی مونتاژ مدار، مطابق شکل ۲-۳۳ اقدام کنید تا در زمان بستن دستگاه، مشکلی ایجاد نشود.



شکل ۲-۳۴

▲ در هنگام تعویض سیم رابط و قطعات اصلی دستگاه توجه داشته باشید که چون توان مصرفی دستگاه زیاد است حتماً از سیم رابط و دو شاخه‌ی ارت‌دار مرغوب و استاندارد استفاده شود، (شکل ۲-۳۴).

### ۲-۶-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱ (قسمت

اول) روش بازکردن ترموموستات قابل تنظیم

زمان اجرای کار عملی شماره ۱: ۶ ساعت

توجه: قبل از انجام کار عملی شماره ۱ حتماً نکات اینمی ۲-۶-۲ را مورد بررسی قرار دهید، سپس به اجرای کار عملی اقدام کنید. در تمام مراحل اجرایی کار نکات و تدابیر اینمی را به کار بگیرید.

برای بازکردن ترموموستات کباب پز شکل ۲-۳۵ به روش

زیر عمل کنید:



شکل ۳۵

● دستگاه را مانند شکل ۲-۳۶ طوری قرار دهید که

صفحات آن با هم زاویه‌ی  $180^\circ$  درجه بسازند.



شکل ۳۶

● با انگشت یک دست، نگهدارنده‌ی فنری را به سمت

بیرون فشار دهید و با کمک دست دیگر صفحه‌ی فلزی که با مواد نچسب روکش شده، از روی المنت مطابق شکل ۲-۳۷ بردارید.



شکل ۳۷



شکل ۲-۳۸

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ بست نگه دارنده‌ی المنت را طبق شکل ۲-۳۸ باز کنید.



شکل ۲-۳۹

- با پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ نگه دارنده‌ی صفحه‌ی صیقلی زیر المنت به بدنه را باز کنید (شکل ۲-۳۹).




شکل ۲-۴۰

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهار سو، پیچ نگه دارنده‌ی حس کننده‌ی حرارتی مربوط به ترموموستات را باز کنید (شکل ۲-۴۰).




شکل ۲-۴۱

- پیچ نگه دارنده‌ی بست المنت زیر حس کننده‌ی حرارت قرار دارد؛ این پیچ را با پیچ گوشتی کمی شل کنید و بست را بچرخانید تا المنت آزاد شود. در زمان باز کردن بست المنت مراقب باشید تا المنت صدمه نبیند (شکل ۲-۴۱).

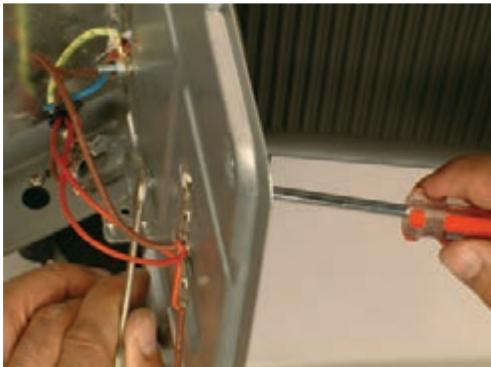


شکل ۲-۴۲

● برای باز کردن پیچ بست المنت از یک طرف مانند شکل ۲-۴۲، با یک دست به وسیله‌ی آچار تخت ۷ میلی‌متری، مهره‌ی پیچ را محکم بگیرید و با دست دیگر پیچ را با پیچ‌گوشتی مناسب باز کنید تا بست آزاد شود.

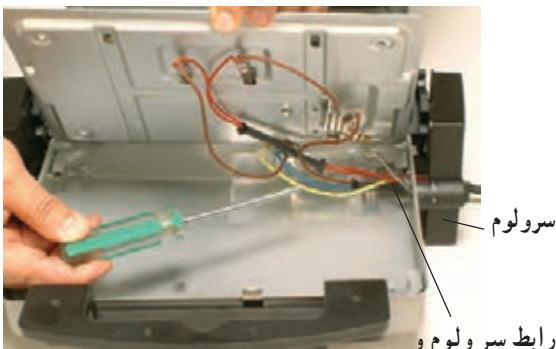

شکل ۲-۴۳

● صفحه‌ی نگهدارنده‌ی المنت را برگردانید تا سرولوم تنظیم، رابط سرولوم و محور ترموموستات مشاهده شود (شکل ۲-۴۳).

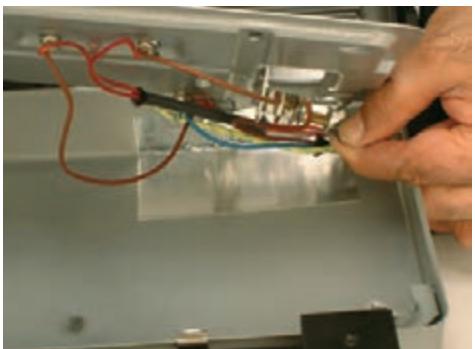


شکل ۲-۴۴

● حلقه‌ی رابط سرولوم با محور ترموموستات را با انگشتان دست از محور ترموموستات بیرون بیاورید (شکل ۲-۴۴).




شکل ۲-۴۵

● اهرم رابط سرولوم با محور ترموموستات را از محل آن بیرون بیاورید (شکل ۲-۴۵).

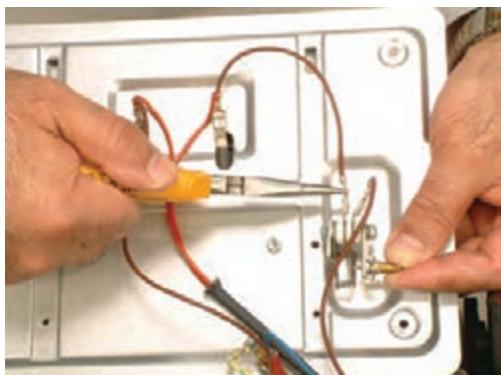

شکل ۲-۴۶

- به وسیله‌ی دم باریک، سرسبیم‌های رابط ترموموستات به المنت و سیم فاز به ترموموستات را باز کنید (شکل ۲-۴۶).

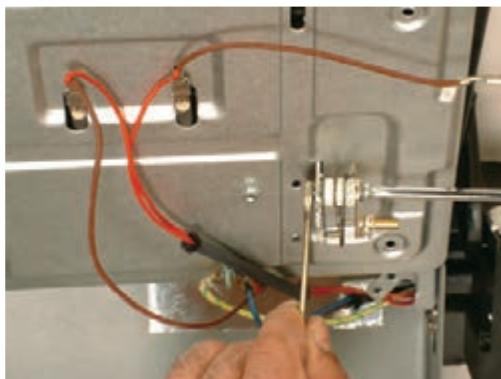


شکل ۲-۴۷

- بعد از باز کردن سرسبیم‌ها از ترمینال ترموموستات، طبق شکل ۲-۴۷ با یک دست، مهره‌ی پیچ را با آچار تخت ۷ میلی‌متری بگیرید و با دست دیگر به وسیله‌ی پیچ گوشتنی چهار سوی مناسب، پیچ نگه‌دارنده‌ی ترموموستات به پایه‌ی آن را باز کنید.



شکل ۲-۴۸

- مهره‌ی پیچ پایه‌ی نگه‌دارنده ترموموستات را مانند شکل ۲-۴۸ با آچار تخت ۷ میلی‌متری باز کنید.

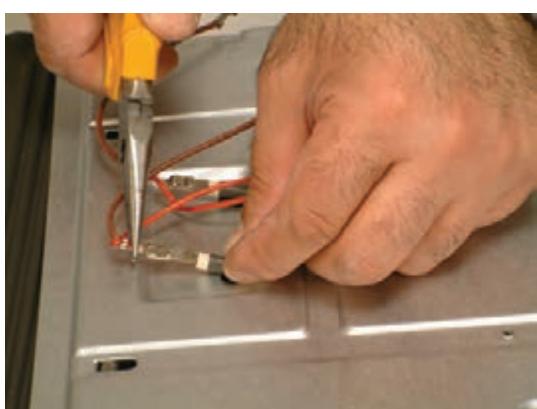

شکل ۲-۴۹

#### ۲-۶-۴-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱ (قسمت دوم)

- روش باز کردن سیم‌های رابط المنت سمت ترموموستات: مرحله این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۶-۲ انجام شود.
- برای باز کردن المنت باید ابتدا ده مرحله اول مربوط به روش باز کردن ترموموستات را انجام دهید، سپس مطابق شکل ۲-۴۹ سرسبیم‌های سیم رابط المنت را با دم باریک بیرون بکشید تا المنت آزاد شود.

## ۲-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱

(قسمت سوم)

روش بازکردن سیم اتصال زمین و رابط بین دو

قسمت کباب پز : مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۴-۶-۴ انجام شود.

● برای بازکردن سیم اتصال زمین و فنر فلزی رابط بین

دو قسمت دستگاه، ابتدا با آچار تخت ۷ میلی‌متری مهره‌ی پیچ نگهدارنده را محکم بگیرید سپس با دست دیگر به وسیله‌ی پیچ‌گوشی چهارسو، پیچ‌نگه دارنده‌ی سر سیم اتصال زمین را باز کنید (شکل ۲-۵۰).

● بعد از بازکردن پیچ و مهره‌ی مربوط به نگهدارنده‌ی

سرسیم‌های اتصال زمین و فنر نگه دارنده، سیم‌ها و سرسیم‌های معیوب قابل تعویض هستند (شکل ۲-۵۱).



شکل ۲-۵۰



شکل ۲-۵۱



شکل ۲-۵۲

● برای جدا کردن دو قسمت کباب پز از یکدیگر، لوله‌ی

عایق مربوط به سیم‌های رابط المتن طرف دیگر دستگاه را که روی آن مطابق شکل ۲-۵۲ فنر استیلی پیچیده شده است به خارج از بدنه فشار دهید تا دو قسمت بدنه از یکدیگر جدا شود.



شکل ۲-۵۳

## ۲-۶-۶- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱

(قسمت چهارم)

روش بازکردن المتن طرف دیگر کباب پز: مراحل این

کار در ادامه‌ی مراحل کار ۴-۶-۵-۲ یا قبل از مراحل کار ۴-۶-۳ انجام شود.

● نگهدارنده‌ی فنری صفحه فلزی را که روکش نسوز


دارد با یک انگشت به سمت پایین فشار دهید و مطابق شکل ۲-۵۳ با دست دیگر صفحه را به سمت بالا حرکت دهید تا از درگیری با نگهدارنده‌ی فلزی آن آزاد شود.

- صفحه‌ی فلزی با روکش نسوز را از روی دستگاه بردارید (شکل ۲-۵۴).



شکل ۲-۵۴

- پیچ‌های نگهدارنده‌ی صفحه‌ی زیر المنت به بدنه را با پیچ‌گوشتی چهارسو باز کنید (شکل ۲-۵۵).

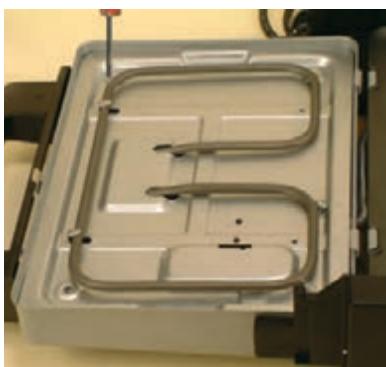

شکل ۲-۵۵

- سر سیم سیم رابط را با دمباریک بگیرید و سرسیم‌ها را از ترمینال‌های المنت بیرون بیاورید (شکل ۲-۵۶).



شکل ۲-۵۶

- شکل ۲-۵۷ المتنی را نشان می‌دهد که سرسیم‌ها از آن باز شده است.



شکل ۲-۵۷

- طبق شکل ۲-۵۸ پیچ بست روی المنت را با پیچ گوشتی چهارسو باز کنید.



شکل ۲-۵۸

- طبق شکل ۲-۵۹ المنت را با دست بگیرید و آهسته آن را از زیر قلاب فلزی به صورت کشویی بیرون بکشید و صفحه را آزاد کنید.



شکل ۲-۵۹

- شکل ۲-۶۰ المنت را که از صفحه جدا شده نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶۰




شکل ۲-۶۱
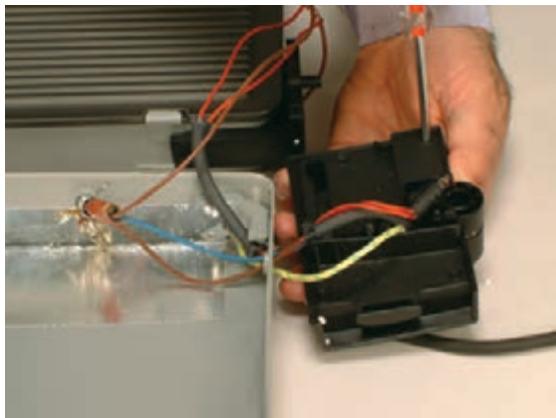
## ۷-۶-۲- مراحل اجرای کار شماره ۱ (قسمت پنجم)

روش بازکردن ترمینال: مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۷-۶-۲ انجام شود.

- با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ محکم کننده‌ی مجموعه ترمینال و سرولوم ترموستات را از بدنه‌ی دستگاه باز کنید (شکل ۲-۶۱).



● به وسیلهٔ پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ قاب روی ترمینال را باز کنید، (شکل ۲-۶۲).

شکل ۲-۶۲



● سریم، سیم‌های رابط به ترمینال را مطابق شکل ۲-۶۳ به کمک دم باریک باز کنید. چون کابل رابط سه‌سیمه است، ترمینال سه‌خانه روی دستگاه نصب شده است.

شکل ۲-۶۳

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه کباب پز برقی بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات و اجزای دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن بررسید.

توجه:

هنگام سوار کردن قطعات کباب پز برقی ، از نقشه‌ی موتناژی که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

پس از بستن دستگاه کباب پز برقی ، با تأیید مرتبی خود، دو شاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمیر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد ، دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد بهره‌برداری قرار داد.

توجه:

نتایج حاصل از اجرای کار عملی شماره یک را به اختصار بنویسید.

## ۲-۷- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی کباب‌پز برقی

معمولاً کارخانه‌های سازنده‌ی کباب‌پز برقی برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌هایی را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می‌شود، نحوه‌ی استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملاً مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
پریز برق ندارد.		پس از اطمینان از برق‌داربودن شبکه‌ی برق منزل نسبت به رفع عیب پریز یا تعویض آن اقدام کنید.
دوشاخه خراب است.		پس از بازکردن و بازدید نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کنید.
سیم رابط معیوب است.		سیم رابط معیوب را تعویض کنید.
کلید معیوب است		کلید را تعویض کنید.
المنت و چراغ نشان‌دهنده معیوب‌اند.		المنت یا المنت‌های معیوب و چراغ نشان‌دهنده را تعویض کنید.
ترموستات معیوب است.		ترموستات را تعویض کنید.
ترموستات تنظیم نیست.		ترموستات را از طریق پیچ تنظیم ترمومتر را مطابق دستورالعمل محور (ولوم) ترمومتر قرار دارد، مطابق دستورالعمل ۴-۴ تنظیم کنید.
اتصال‌ها شل یا قطع شده است.		پیچ محکم کننده اتصال‌ها را محکم و سیم‌های رابط قطع شده را ترمیم کنید.
سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.		سیم‌های رابط معیوب را به وسیله‌ی اهم‌ترین شناسایی و آن را تعویض کنید.
سیم اتصال زمین دستگاه قطع است.		پس از رفع عیب دستگاه، سیم اتصال زمین دستگاه را وصل کنید.
دستگاه اتصال بدنی دارد.		اتصال بدنی دستگاه را رفع کنید.
سیم رابط معیوب است.		سیم رابط را تعویض کنید.
دوشاخه معیوب است.		دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.
سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.		سیم‌های رابط معیوب را به وسیله‌ی اهم‌ترین شناسایی و آن را تعویض کنید.
المنت یا چراغ نشان‌دهنده معیوب است.		آن را تعویض کنید.
اتصال‌ها قطع یا شل شده است.		قسمت‌های قطع شده را ترمیم و کلیه پیچ‌های محکم کننده اتصال‌ها را سفت کنید.

۲-۷-۱- دوشاخه دستگاه  
کاملاً به پریز اتصال دارد اما  
دستگاه گرم نمی‌کند و چراغ  
نشان‌دهنده نیز خاموش است.

۲-۷-۲- بدنی دستگاه  
برق دار شده است.

۲-۷-۳- به محض  
روشن شدن دستگاه فیوز عمل  
می‌کند.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
۴-۲-۷-۴ چراغ نشان دهنده گرم است اماً المنت ها کم نمی کند.	کلید معیوب است.	کلید را تعویض کنید.
۶-۲-۷-۶ دستگاه اتومات نمی کند.	المنت معیوب است.	المنت معیوب را تعویض کنید.
۷-۲-۷-۷ ترموستات دستگاه	سیم های رابط داخل دستگاه قطع است.	سیم رابط معیوب را به وسیله‌ی اهم متر شناسایی و آن را تعویض کنید.
پی در پی عمل می کند و گرمای تولیدی دستگاه کم است.	اتصال های المنت ها شل یا قطع شده است.	قطع شدگی ها را ترمیم و پیچ های محکم کننده را سفت کنید.
المنت ها کم است.	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
ترموستات معیوب است.	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تعویض کنید.
ترموستات تنظیم نیست.	سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است.	ترموستات را تنظیم کنید.
درجه هی ترموستات کم است.	ترموستات تنظیم نیست.	درجه هی ترموستات را مناسب انتخاب کنید.

تمرین چنانچه فرصت اضافی داشتید کباب پز معیوبی را زیرنظر مری کارگاه و با استفاده از دستورالعمل ۲-۶-۲ و مراحل عملی ۱: اجرایی ۳-۶ تا ۲-۷ و جدول ۲-۷ عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.

## ۸-۲-۸ انواع توستر برقی و کاربرد آن

برای گرم کردن و برشهشدن نان از توستر برقی استفاده می شود. توستر از نظر توان الکتریکی، گنجایش برش های نان، روش های خارج کردن نان به صورت دستی یا اتوماتیک، داشتن سینی جمع کننده های خرد های نان و همچنین نوع سیستم کنترلی آن تقسیم بندی می شود.

انتخاب درجه برشهشدن نان توسط ترموستات قابل تنظیم و تایم صورت می گیرد.

برای سردماندن بدنه هی توستر در هنگام کار از صفحات صیقلی در طرفین توستر استفاده می شود. این صفحات



(الف)



(ب)



(ج)



(د)



(هـ)

شکل ۲-۶۴

منعکس کننده حرارت به قسمت داخل توستر هستند و مانع نفوذ حرارت به بدنهٔ خارجی می‌شوند.

#### ۲-۸-۱: در شکل ۲-۶۴ - االف یک دستگاه توستر

برقی اتوماتیک مشاهده می‌شود. در این دستگاه کنترل زمان گرم کردن و برشه‌شدن نان به وسیلهٔ تغییر مقاومت پتانسیومتری که روی کارت تایمر الکترونیکی نصب شده، انجام می‌گیرد.

#### ۲-۸-۲: شکل ۲-۶۴ - ب یک دستگاه توستر برقی را

نشان می‌دهد که مجهرز به سیستم بالابرندۀ برش‌های نان و ترموستات بی‌متالی قابل تنظیم برای کنترل درجه حرارت، گرم کردن و برشه‌شدن برش‌های نان می‌باشد.

#### ۲-۸-۳: شکل ۶۴ - ۲ - ج یک دستگاه توستر برقی را

را نشان می‌دهد که مجهرز به دو سیستم بالابرندۀ برش‌های نان و دو تنظیم کنندهٔ درجه حرارت برای گرم و برشه‌کردن برش‌های نان می‌باشد.

#### ۲-۸-۴: شکل ۲-۶۴ - د یک دستگاه توستر برقی را

نشان می‌دهد که مجهرز به سیستم بالابرندۀ برش‌های نان، تنظیم کنندهٔ درجه حرارت دستگاه و چراغ نشان‌دهنده می‌باشد.

#### ۲-۸-۵: شکل ۲-۶۴ - هـ یک دستگاه توستر برقی را


را نشان می‌دهد که مجهرز به سیستم بالابرندۀ برش نان و ترموستات بی‌متالی قابل تنظیم جهت کنترل درجه حرارت دستگاه می‌باشد.

## ۲-۹ ساختمان توستر برقی

برای آشنایی با ساختمان توستر برقی، ابتدا تصویر قسمت زیر دستگاه واجزای تشکیل دهنده‌ی آن در شکل ۲-۶۵ نشان داده می‌شود، سپس بعضی از اجزای مدار الکتریکی توستر برقی، را شرح می‌دهیم.




(الف)

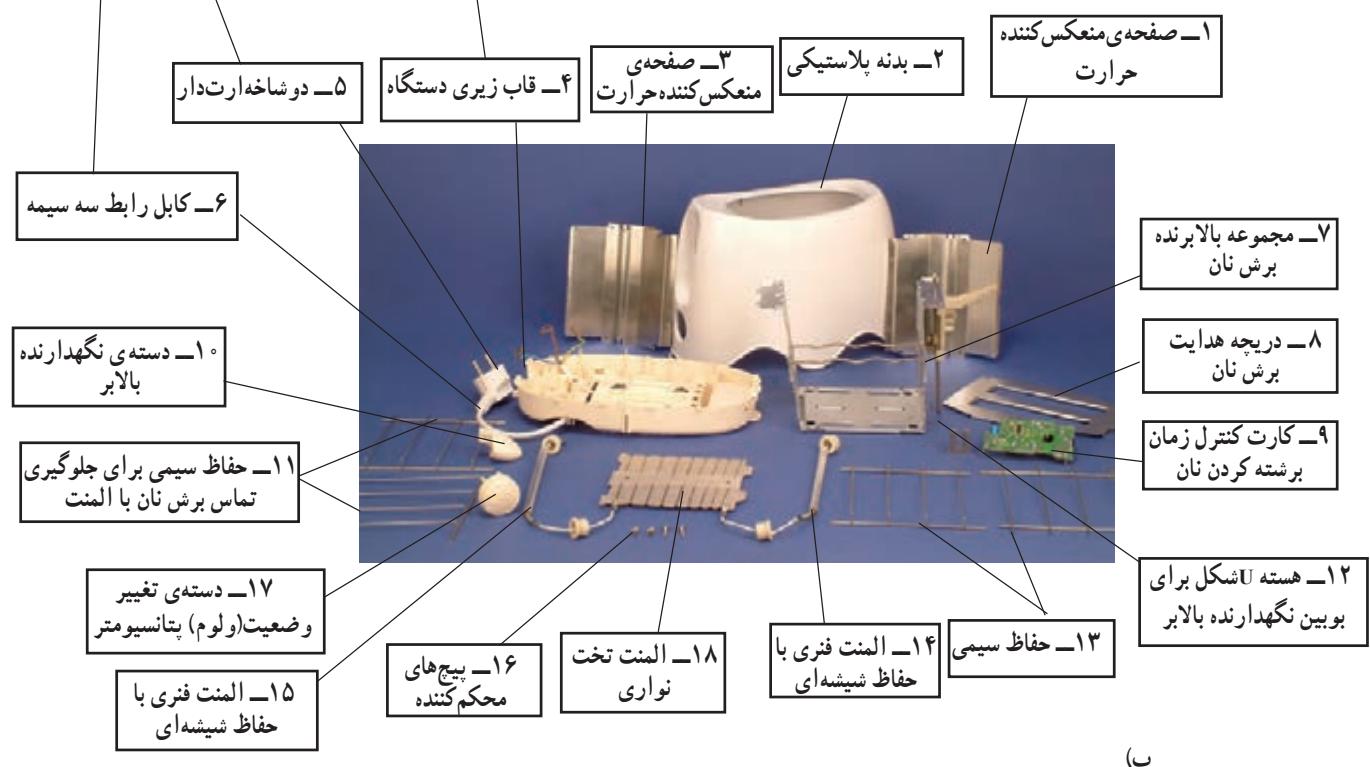


(ب)

شکل ۲-۶۵

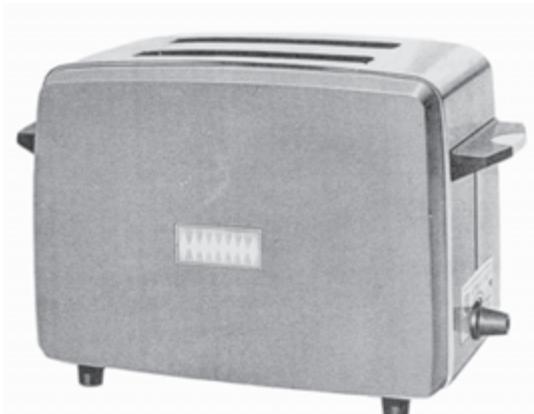


## ۲-۹-۱ ساختمان و نقشه‌ی انفجاری یک نوع توستر برقی

شکل ۲-۶۶ یک دستگاه توستر برقی را به همراه نقشه‌ی انفجاری آن نشان می‌دهد. نام قطعات در کنار آن‌ها آورده شده است.

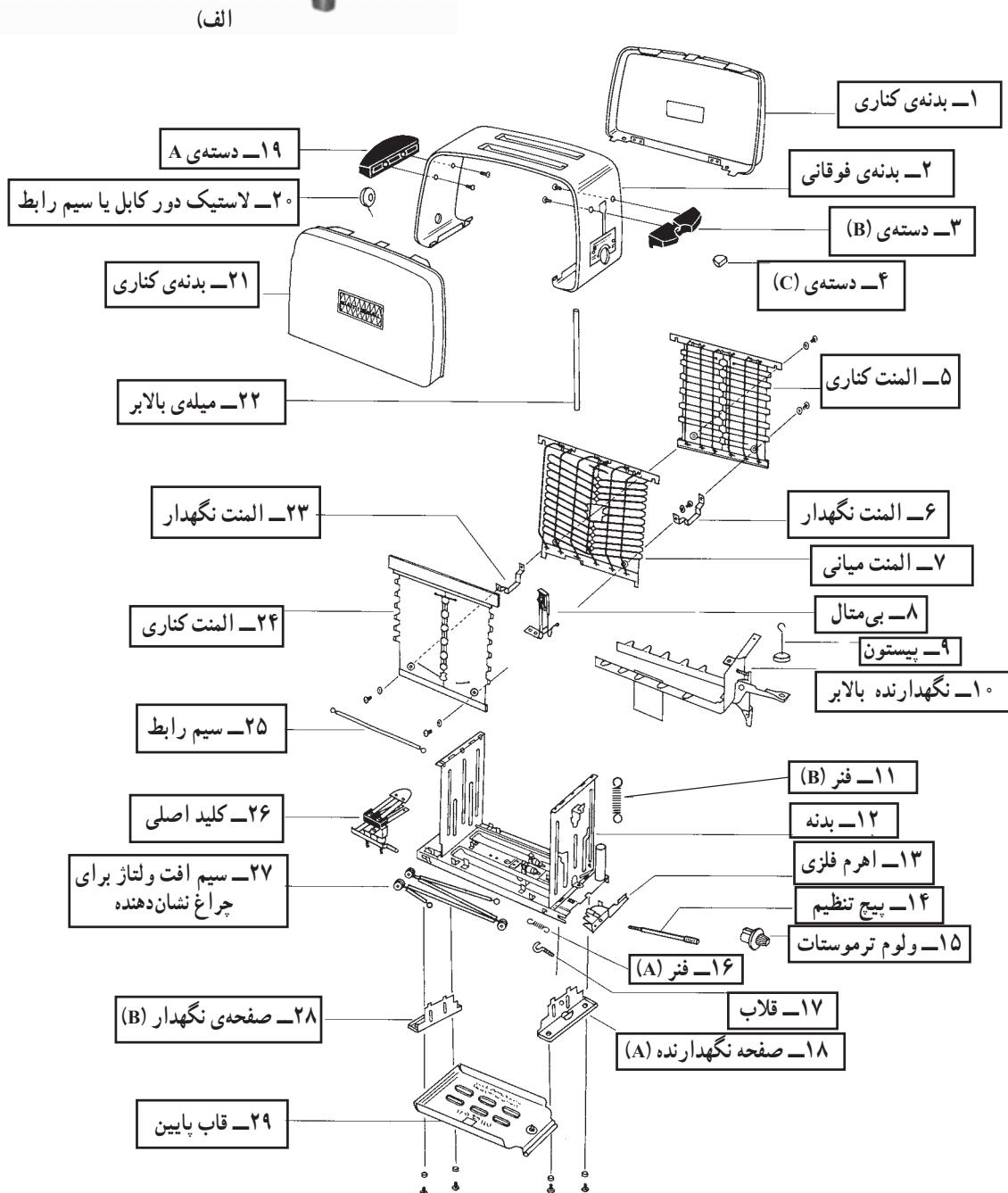

شکل ۲-۶۶

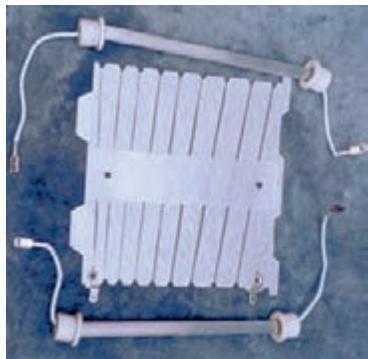

شکل ۲-۶۷



(الف)



(ب)

شکل ۲-۶۸

**۲-۹-۲\_المنت توستر برقی:** برای تولید حرارت یکنواخت در دو طرف برش نان در داخل بعضی از توستر برقی دو المنت فنری با حفاظ شیشه‌ای مطابق شکل ۲-۶۷ و صفحات معنکس کننده‌ی صیقلی استفاده می‌شود. این المنت‌ها برای برشته و گرم کردن برش نان در دو طرف دستگاه به کار می‌روند. در قسمت میانی دستگاه یک المنت نواری قرار دارد که روی صفحه‌ی تخت عایق از نوع میکا پیچیده شده است. این سه المنت عملاً در شبکه‌ی ۲۲۰ ولت به طور سری قرار می‌گیرند. در حالت سری شدن المنت‌ها برای این که گرمای المنت میانی به دو طرف برسد باید مقاومت آن حدوداً دو برابر مقاومت المنت‌های دو طرف باشد.


**شکل ۲-۶۸-الف** مقاومت المنت میانی را  $36/4$  اهم نشان می‌دهد.

**شکل ۲-۶۸-ب** دستگاه اهم‌تر، مقاومت یکی از المنت‌های کناری را  $20/4$  اهم نشان می‌دهد. توان الکتریکی این سه المنت در حالت سری با ولتاژ  $220$  ولت از طریق اندازه‌گیری مقاومت،  $622/1$  وات به دست می‌آید.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$


$$R_T = 20/4 + 20/4 + 36/4 = 77/8 \Omega$$

$$P = \frac{V^2}{R_T} \longrightarrow P = \frac{220^2}{77/8} = 622/1 W$$

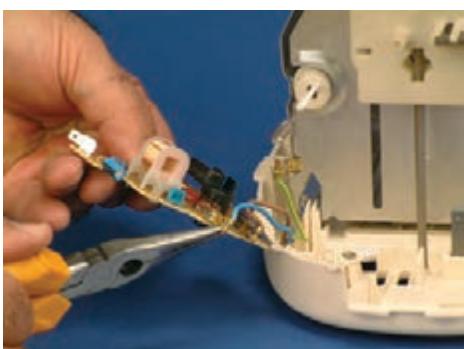


شکل ۲-۶۹

**۲-۹-۳\_کارت الکترونیکی کنترل زمان (تايمر):** کنترل زمان مورد نياز برای برشته یا گرم کردن برش نان توسط کارت الکترونیکی شکل ۲-۶۹ صورت می‌گيرد. اين کارت داراي دو ترمinal ورودی است که سرسيم‌های فاز و نول سيم رابط به آن وصل می‌شود (شکل ۲-۶۹).

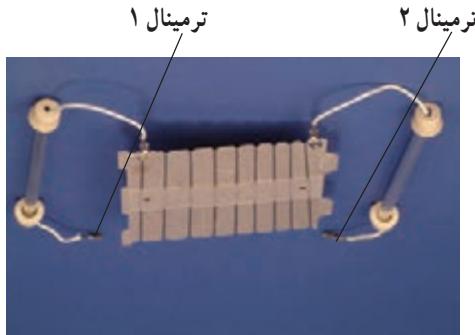

شکل ۲-۷۰


همچنین این کارت دارای دو ترمینال خروجی می‌باشد که چون المنت‌ها به طور سری بسته می‌شوند، سرسیم‌های المنت‌های کناری برای تغذیه‌ی المنت‌ها استفاده می‌شود (شکل ۲-۷۰).

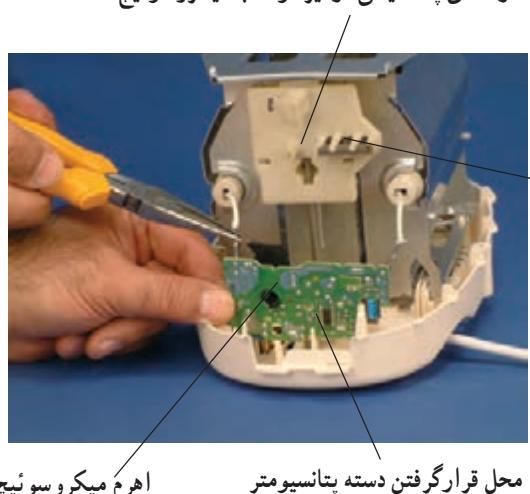

شکل ۲-۷۱

شکل ۲-۷۱ نحوه‌ی ارتباط سرسیم‌های المنت‌های کناری را به ترمینال خروجی کارت نشان می‌دهد.


روی کارت یک پتانسیومتر و یک میکروسوئیج قرار دارد. زمان برشهشدن قطعه نان با تغییر مقدار پتانسیومتر روی کارت تغییر می‌کند. وقتی سیستم بالابرندی برش نان به سمت پایین حرکت می‌کند، زائدی پلاستیکی روی آن با اهرم میکروسوئیج درگیر شده و اهرم را به سمت پایین کشیده و پلاتین‌ها بسته می‌شوند. در شکل ۲-۷۲ سیستم بالابرندی را با دست به سمت پایین حرکت می‌دهیم تا زائدی پلاستیکی با اهرم میکروسوئیج درگیر شود.

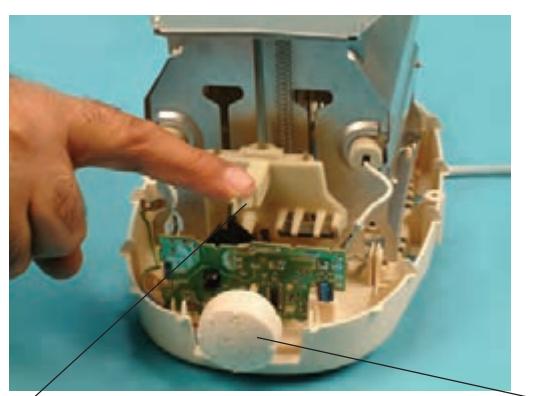

شکل ۲-۷۲


در شکل ۲-۷۲ سیستم بالا برندی را با دست به سمت پایین حرکت می‌دهیم تا زائدی پلاستیکی با اهرم میکروسوئیج درگیر شود.

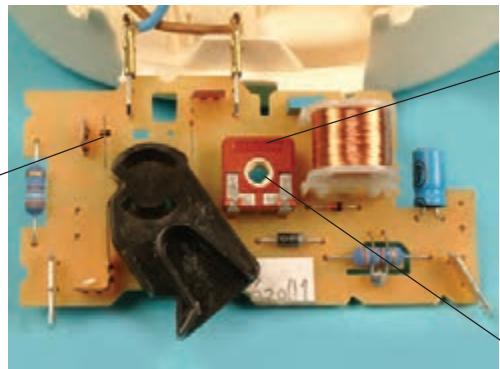تنظیم زمان مورد نیاز برای برشهشدن و گرم کردن برش نان با استفاده از ولوم پتانسیومتر و تغییر مقدار مقاومت آن روی کارت صورت می‌گیرد.



محل قرار گرفتن اهرم و لوم پتانسیومتر  
شکل ۲-۷۳


شکل ۲-۷۳ سمت دیگر کارت الکترونیکی را نشان می‌دهد. محل قرار گرفتن اهرم و لوم در داخل پتانسیومتر در شکل ۲-۷۴ مشخص شده است.

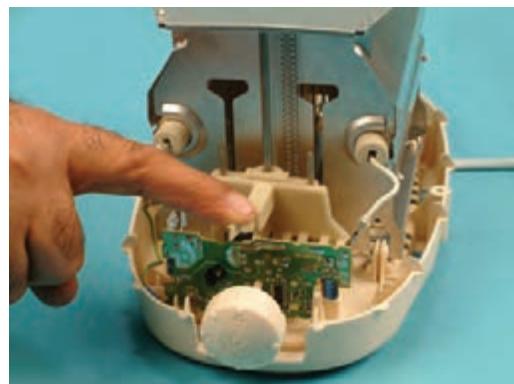

حالت ۱

شکل ۲-۷۴


با تغییر ولوم پتانسیومتر روی دستگاه، شش وضعیت<sup>۱</sup> مختلف برای کارت الکترونیکی<sup>۲</sup> به وجود می‌آید. هریک از این وضعیت‌ها زمان عملکرد کارت را تعیین می‌کند. در شکل ۲-۷۴ میکروسونیج عمل کرده، پلاتین‌ها وصل شده‌اند. اهرم میکروسونیج در حالت عملکرد مانند وضعیت نشان داده شده در شکل ۲-۷۵ است، زمان گرم شدن و برشته شدن برش نان در این دستگاه تابع وضعیت‌های مختلف پتانسیومتر آن است.

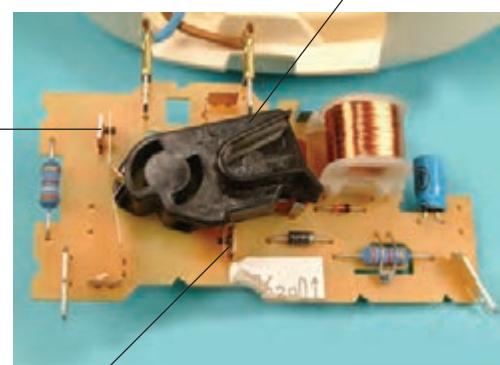

حالت ۲


شکل ۲-۷۵

- ۱- روی سر ولوم پتانسیومتر ۶ وضعیت مشخص شده است.
- ۲- بد مدار چایی را اصطلاحاً کارت می‌نامند.

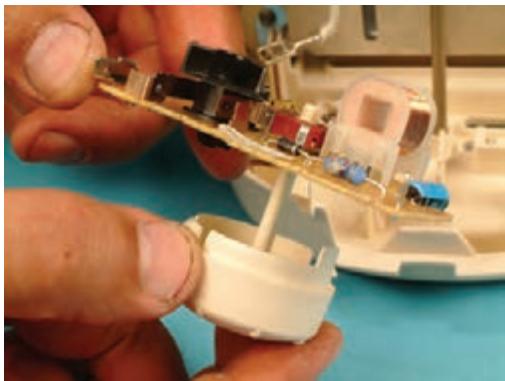

شکل ۲-۷۶  
حالت ۳

شکل ۲-۷۶ نحوه‌ی قرار گرفتن اهرم ولوم در داخل پتانسیومتر روی کارت را نشان می‌دهد.  
با تغییر مقاومت پتانسیومتر، شش وضعیت مختلف برای عملکرد توستر به وجود می‌آید. تغییر وضعیت پتانسیومتر از درجه‌ی کم به زیاد در جهت حرکت عقربه‌های ساعت صورت می‌گیرد و در وضعیت شش زمان عملکرد توستر زیاد و نان بیشتر گرم یا برشه می‌شود.

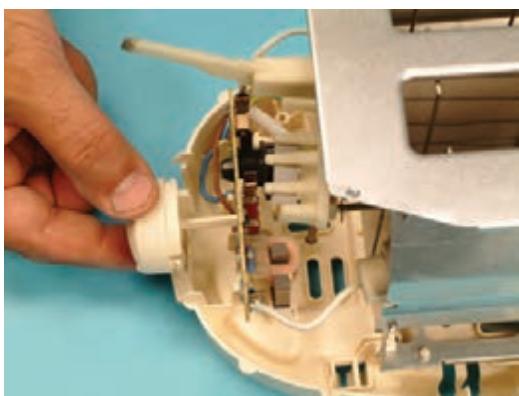


شکل ۲-۷۷  
حالت ۴



شکل ۲-۷۸

## ۱۰-۲- طرز کار توستر برقی

شکل ۲-۷۸ موقعیت داخلی توستر را که قطعه نان در آن قرار می‌گیرد در حالت عادی نشان می‌دهد.

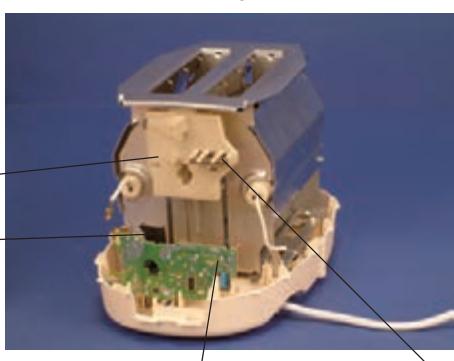

شکل ۲-۷۹  
سیستم بالابرندہ به همراه هسته مغناطیسی زمان

شکل ۲-۷۹ سیستم بالابرندہ برش نان که شامل مکانیزم فری و یک سیستم قفل کننده‌ی الکترومغناطیسی است، نشان می‌دهد. همچنین کارت کنترل زمان نیز در محل خود قرار دارد.


شکل ۲-۷۹



شکل ۲-۸۰

با وصل دو شاخه‌ی ارتدار به پریز برق و با قراردادن برش نان در داخل دستگاه پس از تحریک سیستم بالابرند، برش نان به سمت پایین حرکت می‌کند.


در شکل ۲-۸۱ نیروی تحریک به جای واردشدن برش نان به داخل دستگاه توسط انگشت دست اعمال شده و عضو بالابرند به سمت پایین حرکت کرده است.

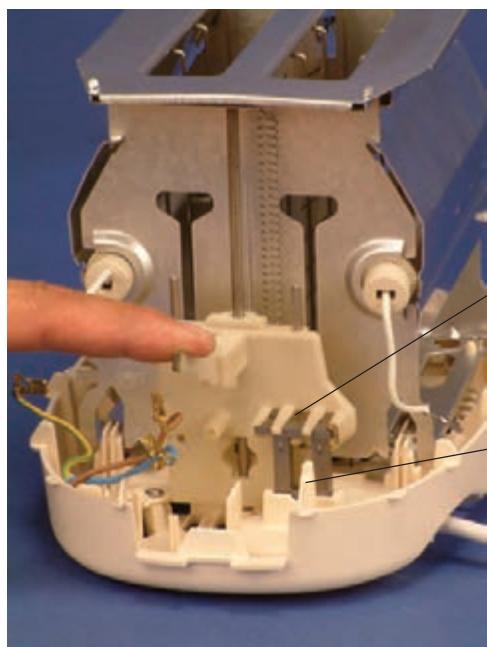

شکل ۲-۸۱

در شکل ۲-۸۱، سیستم بالابرند مجدداً شان داده شده است. این سیستم دارای یک عضو قفل‌شونده‌ی الکترومغناطیسی است که با برداشتن کارت کنترل زمان به خوبی مشخص می‌شود. پس از اینکه دستگاه شروع به کارنمود و برش نان برسته شد، بر حسب زمان تنظیم شده توسط تغییر پتانسیومتر، قفل الکترومغناطیسی، پایان کار را با قطع تغذیه بوین الکترومغناطیس، اعلام می‌کند و برش نان را به سمت بالا حرکت می‌دهد در این مرحله عملیات برسته کردن یا گرم کردن برش نان که تابع وضعیت هسته الکترومغناطیس پتانسیومتر است پایان می‌یابد.

در شکل ۲-۸۱ هسته‌ی قفل الکترومغناطیسی شان داده شده است. بوبین این الکترومغناطیس روى کارت کنترل زمان(تایمر) قرار دارد و به هنگام نصب داخل هسته‌ی ثابت قرار می‌گیرد.

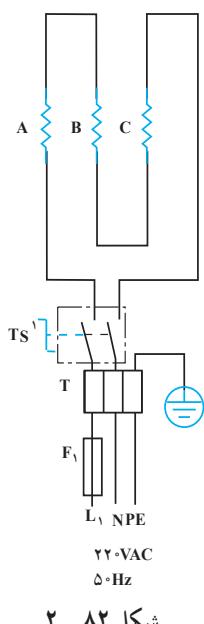

شکل ۲-۸۲

## ۱۱-۲- مدار الکتریکی توستر برقی

به طورکلی برای توسترها برقی سه نوع مدار الکتریکی طراحی می‌شود.

**توستر ۲۰ ولت بالمنتهای سری:** مدار شکل ۲-۸۲ توستر با تغذیه‌ی ۲۰ ولت را نشان می‌دهد. در این توستر مقاومت المنت میانی یا B حدوداً دو برابر مقاومت المنهای کناری است. قدرت این نوع توستر به نوع دستگاه بستگی دارد. TS سوئیچ‌های تایmer، F<sub>1</sub> فیوز خط تغذیه‌ی الکتریکی پریز توستر و T ترمینال

۱- علامت تعریف شده تحت عنوان Timer Switch مخفف TS است که همان کلید تایمری است که علاوه بر قطع و وصل کردن مدار، زمان را نیز می‌تواند تنظیم کند.

دستگاه است.

توستر  $11^\circ$  ولت با المنت های سری و موازی : در


شکل ۲-۸۳ مدار یک توستر با تغذیه  $11^\circ$  ولت را مشاهده می کنید. توان این نوع توستر به نوع دستگاه بستگی دارد. مقاومت المنت میانی (B) حدوداً برابر مقاومت المنت های کناری دستگاه است تا گرمای تولیدی آن به برش های نان دو طرف یعنی A و C است

معنی A و C است تا گرمای تولیدی آن به برش های نان دو طرف


المنت بر سد.

این نوع مدار معمولاً تا توان نامی کمتر از  $1000$  وات

مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که مشاهده می شود، المنت های A و C به صورت سری و B به صورت موازی با آن ها قرار دارد.

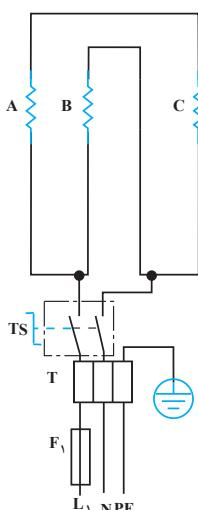

شکل ۲-۸۳

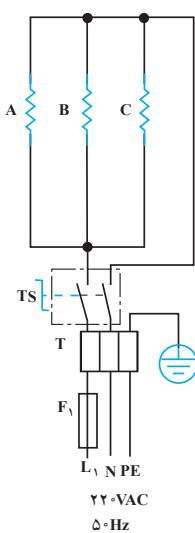

شکل ۲-۸۴

توستر  $11^\circ$  ولت با المنت های موازی: در مدار شکل

۲-۸۴، ولتاژ تغذیه توستر  $11^\circ$  ولت است. در این توستر مقاومت المنت وسطی یعنی B نصف مقاومت هر المنت کناری است و مقاومت المنت های کناری برابرند. توان الکتریکی در این مدار  $1000$  وات به بالا است. در این نوع توستر کلیه المنشها با هم به صورت موازی بسته می شوند.

## ۱۲-۲- کار عملی شماره‌ی ۲

روش بازکردن توستر برقی

### ۱۲-۲- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز:

توستر برقی، یک دستگاه

قطعات یدکی دستگاه، به تعداد مورد نیاز جهت تعویض

وسایل کمک آموزشی

میز کار تعمیر لوازم خانگی، یک دستگاه

نقشه‌ی مدار الکتریکی دستگاه، یک نسخه

سرسیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز، به اندازه‌ی

مورد نیاز

وسایل لحیم کاری

وسایل ایمنی و حفاظتی


تصاویر مربوط به ابزار در فصل (۱) آمده است.



شکل ۸۵- ۲


• ابتدا دوشاخه‌ی سیم رابط را از پریز برق به طور کامل بیرون بیاورید، سپس به بازکردن توستر اقدام کنید (شکل ۲-۸۵).

♦ سیم اتصال زمین را همواره به بدنه فلزی دستگاه اتصال دهید (شکل ۲-۸۶).

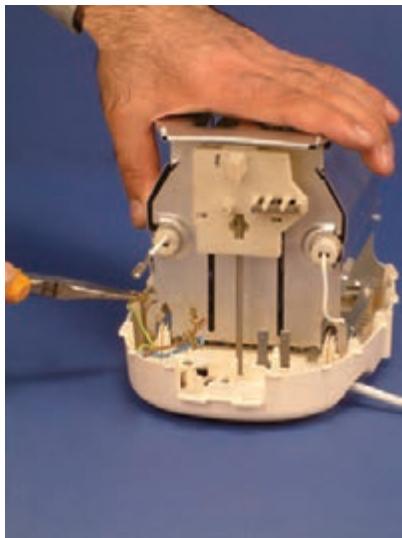


شکل ۲-۸۶

♦ همانطور که در شکل ۲-۸۷ نشان داده شده، سیم رابط دستگاه سه‌سیمه است که یک سیم آن برای اتصال زمین به کار می‌رود. بنابراین دوشاخه سیم رابط را به پریز ارتدار وصل کنید تا از خطر برق‌گرفتگی ایمن باشید.

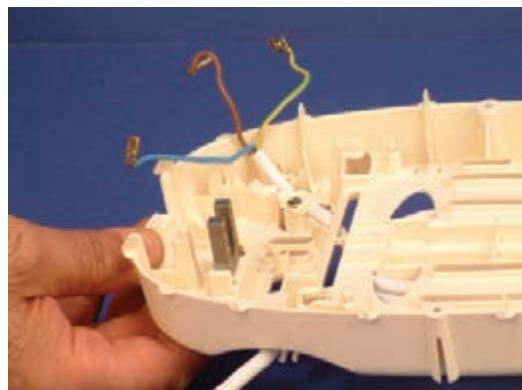

شکل ۲-۸۷

♦ قبل از بازکردن کامل دستگاه، نقشه‌ی مونتاژ را به طور دقیق ترسیم کنید تا بعد از اتمام تعمیر و هنگام مونتاژ دچار اشکال نشوید (شکل ۲-۸۸).

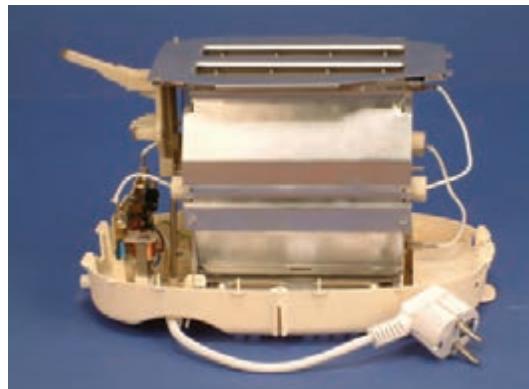

شکل ۲-۸۸

(قسمت اول)

### روش بازکردن کارت کنترل سیستم

قبل از شروع کار عملی شماره ۲ کلیه موارد نکات اینمی ۲-۱۲-۲ را مورد بررسی قرار دهید، سپس به اجرای کار عملی شماره ۲ اقدام کنید و در تمام مراحل اجرایی کار عملی، نکات و تدابیر اینمی دستگاه را به کار بگیرید.

توجه:



شكل ۲-۸۹

- دستگاه نشان داده شده در شکل ۲-۸۹ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه بازکردن آن را به صورت نظری تجزیه و تحلیل کنید.



شكل ۲-۹۰

- با اهرم کردن پیچ گوشته تخت مناسب دسته‌ی بالابرندۀ برش نان را به سمت بیرون فشار دهید (شکل ۲-۹۰).



شكل ۲-۹۱

- دسته‌ی بالابرندۀ برش نان را از اهرم آن بیرون بیاورید (شکل ۲-۹۱).

- به وسیله پیچ گوشتی چهارسو، پیچهای نگهدارنده قاب پلاستیکی زیر دستگاه را باز کنید (شکل ۲-۹۲).




شکل ۲-۹۲

- به وسیله پیچ گوشتی تخت مناسب، خار پلاستیکی قاب زیر دستگاه را از بدنه آزاد کنید (شکل ۲-۹۳).




شکل ۲-۹۳

- بعد از خارج کردن قاب زیری و قسمت داخلی توستر، ولوم پتانسیومتر مطابق شکل ۲-۹۴ در بدنه دستگاه باقی می‌ماند، لذا نحوه درآوردن آن را از بدنه توستر مورد بررسی قرار دهید.

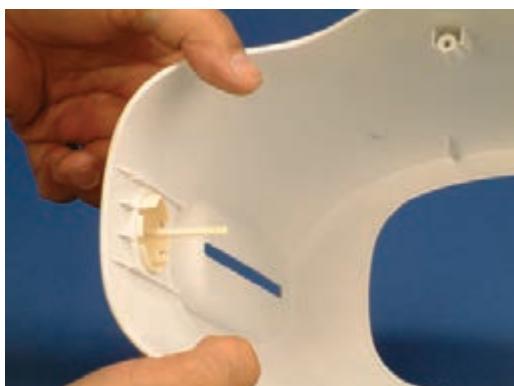


شکل ۲-۹۴

- با انگشت دست، خارسر ولوم را به طرف پایین فشار دهید تا سر ولوم از بدنه آزاد شود (شکل ۲-۹۵).

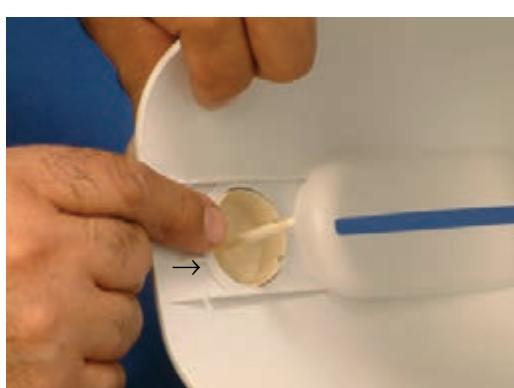

شکل ۲-۹۵

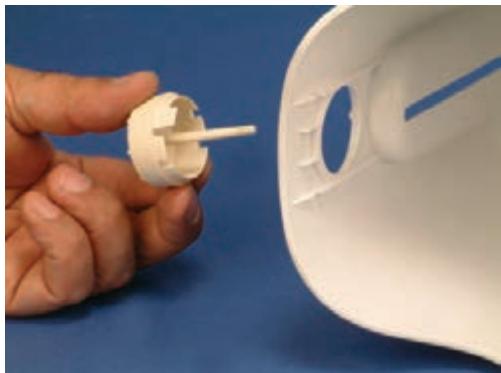

شکل ۲-۹۶

● ولوم پتانسیومتر را با دست بگیرید و آن را از بدنه جدا کنید (شکل ۲-۹۶).



شکل ۲-۹۷


● در شکل ۲-۹۷ دستگاه باز شده و قسمت های داخلی و کارت الکترونیکی سیستم در دسترس قرار دارد.

● در این مرحله قسمت داخلی دستگاه به طور کامل در دسترس است، به طوری که می توانید از هر طرف اطلاعات لازم را از روی دستگاه یادداشت کنید و در مرحله‌ی مونتاژ مورد استفاده قرار دهید.




شکل ۲-۹۸

● شکل ۲-۹۸ نحوه اتصال کارت و المnt را نشان می دهد.

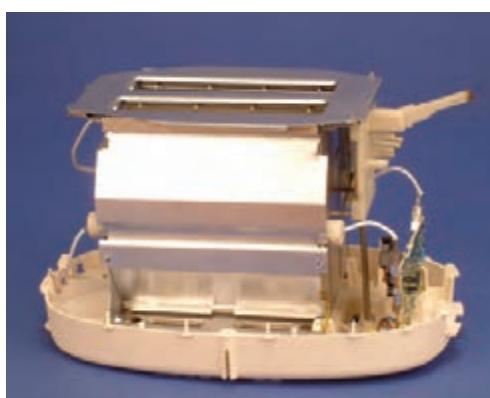

شکل ۲-۹۹

● شکل ۲-۹۹ طرف دیگر دستگاه را نشان می دهد که قادر اتصال های الکتریکی است و فقط صفحه‌ی منعکس کننده‌ی حرارتی قرار دارد.

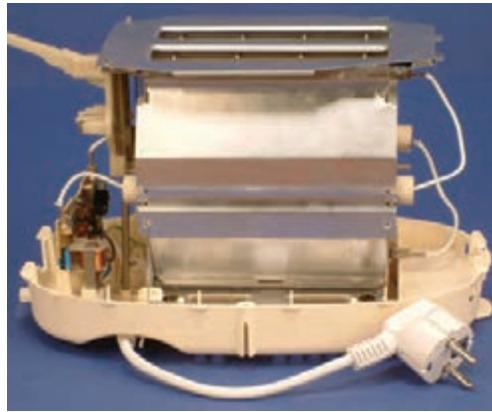


شکل ۱۰۰ - ۲

● مطابق شکل ۲-۱۰۰ سمت دیگر دستگاه هم صفحه‌ی منعکس کننده‌ی حرارتی قرار دارد و قادر هرگونه اتصال الکتریکی است.



شکل ۱۰۱ - ۲


● شکل ۲-۱۰۱ نحوه‌ی سری‌شدن المنت‌های کناری با المنت میانی را نشان می‌دهد.

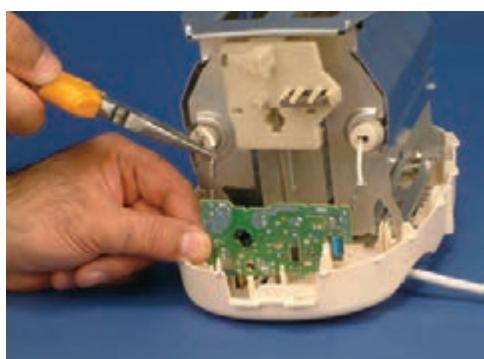

شکل ۱۰۲ - ۲


● به وسیله‌ی دمباریک، سریسم مربوط به سیم رابط المنت کناری (سمت چپ) را از ترمینال خروجی سمت چپ کارت بیرون بیاورید (شکل ۲-۱۰۲).

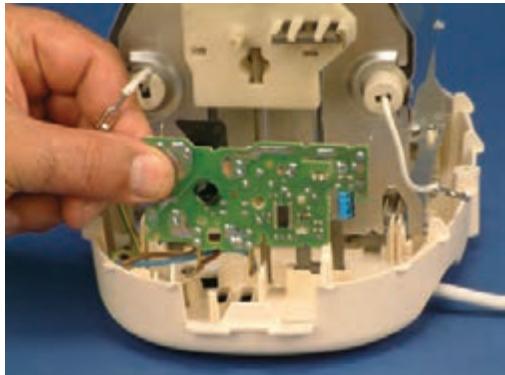● سریسم مربوط به سیم رابط المنت سمت راست را هم مطابق شکل ۲-۱۰۲ از ترمینال خروجی سمت راست کارت آزاد کنید.



شکل ۲\_۱۰۳

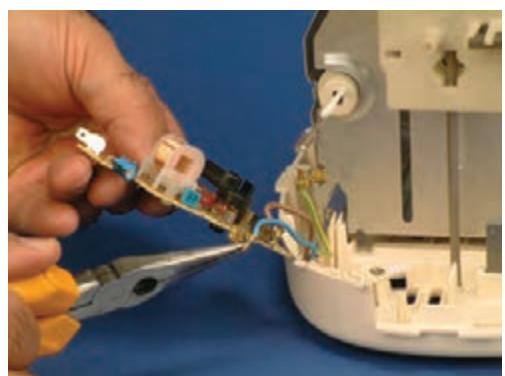● بعد از آزاد کردن سرسبیم های مربوط به سیم رابط المنت از ترمینال های خروجی کارت، کارت را از جای آن بیرون بیاورید (شکل ۲\_۱۰۳).



شکل ۲\_۱۰۴

● با دم باریک، سرسبیم های سیم رابط را از ترمینال ورودی کارت کنترل الکترونیکی سیستم بیرون بیاورید (شکل ۲\_۱۰۴).


## ۲-۱۲-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت دوم)

روش باز کردن المنشآت: مراحل این کار در ادامه می-

مراحل کار ۲-۱۲-۳-۲ انجام شود.

- طبق شکل ۲-۱۰۵ سریم اتصال زمین را با دمباریک بگیرید و آن را از ترمینال اتصال زمین که روی بدنه فلزی دستگاه قرار دارد، جدا کنید.

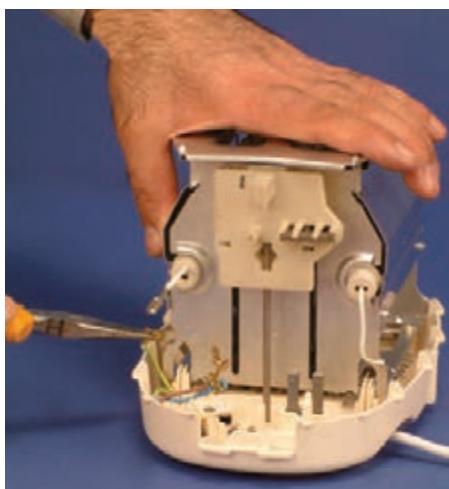


شکل ۱۰۵-۲



شکل ۱۰۶-۲



شکل ۱۰۷-۲

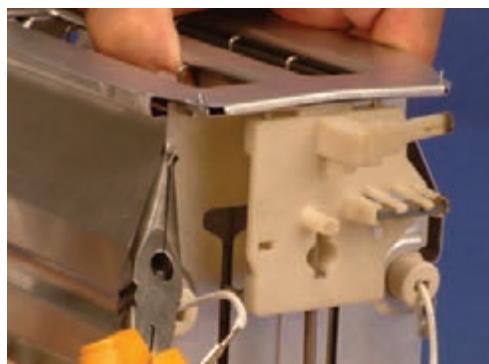


شکل ۱۰۸-۲

- خار فلزی که نگهدارنده صفحه منعکس کننده است

حرارت است با دمباریک نگه دارید (شکل ۲-۱۰۶).

- زایده یا خار فلزی را با دمباریک صاف کنید تا صفحه منعکس کننده حرارت از درگیری آن با قسمت دیگر توستر که نگهدارنده خار است آزاد شود (شکل ۲-۱۰۷).

- خار یا زایده فلزی طرف دیگر صفحه صیقلی که منعکس کننده حرارت است با دمباریک صاف کنید (شکل ۲-۱۰۸).

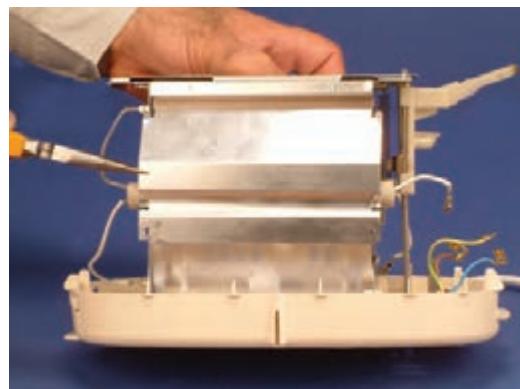


شکل ۲-۱۰۹

- صفحه‌ی صیقلی را با دمباریک بگیرید و از محل درگیرشونده‌ی آن آزاد کنید (شکل ۲-۱۰۹).



شکل ۲-۱۱۰

- صفحه‌ی منعکس‌کننده‌ی حرارتی روی المنت را طبق شکل ۲-۱۱۰ بردارید. در این صورت المنت فنری با حفاظت شیشه‌ای قابل دسترسی است.

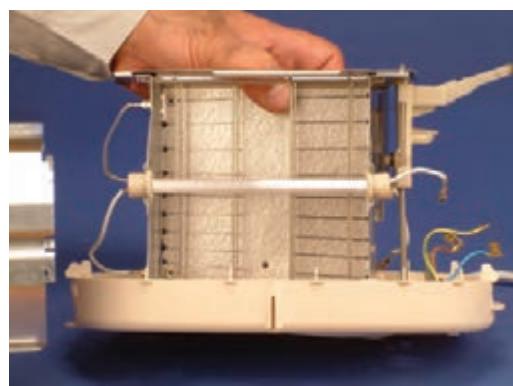

شکل ۲-۱۱۱


- نحوه‌ی قرار گرفتن شبکه‌ی سیمی و المنت‌ها را یادداشت برداری کنید تا در مراحل مونتاژ دستگاه دچار مشکل نشوید (شکل ۲-۱۱۱).



شکل ۲-۱۱۲


- خار یا زایده‌ی فلزی قاب فلزی روی دستگاه را با دمباریک بگیرید و آن را صاف کنید (شکل ۲-۱۱۲).

● قاب فلزی را از محل نصب آن بردارید (شکل ۲-۱۱۳).

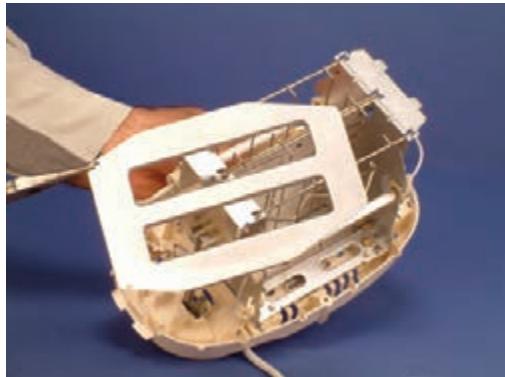


شکل ۲-۱۱۳

● طبق شکل ۲-۱۱۴ شبکه‌ی سیمی را از محل نصب آن خارج کنید. هنگام خارج کردن شبکه به وضعیت قرار گرفتن آن کاملاً توجه داشته باشید تا در هنگام جاگذاری مجدد دچار مشکل نشوید.

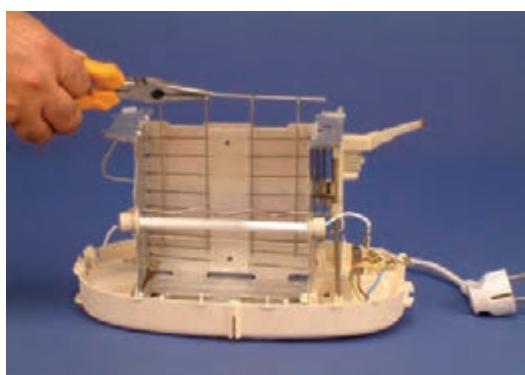


شکل ۲-۱۱۴

● شبکه‌ی سیمی دیگر را که از چسبیدن برش نان به المنت جلوگیری می‌کند با دمباریک بردارید (شکل ۲-۱۱۵).

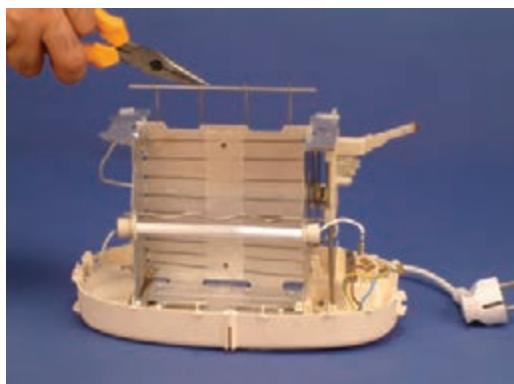


شکل ۲-۱۱۵

● با دمباریک سرسیم‌های سیم رابط المنت‌های فنری با حفاظ شیشه‌ای را از ترمینال المنت میانی باز کنید (شکل ۲-۱۱۶).

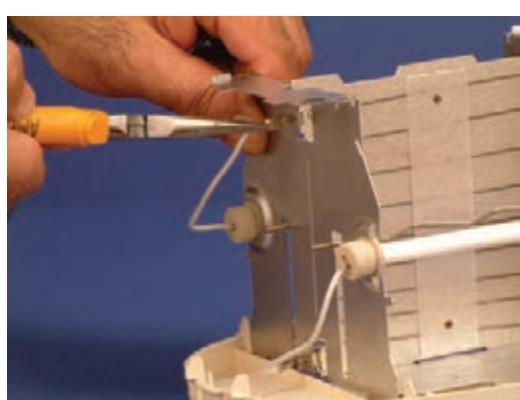


شکل ۲-۱۱۶

● به وسیلهٔ پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ‌های پایه‌ی فلزی که نگهدارندهٔ المنت‌ها است از قاب پلاستیکی زیر دستگاه باز کنید (شکل ۲-۱۱۷).

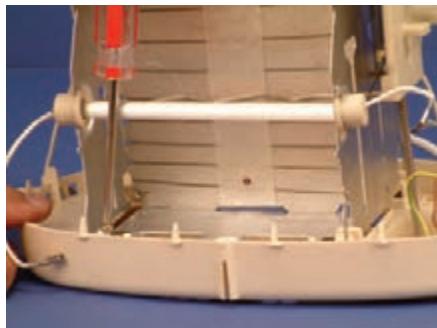


شکل ۲-۱۱۷

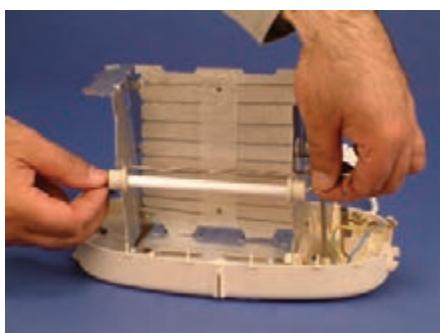


شکل ۲-۱۱۸

● المنت‌ها را با کمک دو دست بردارید (شکل ۲-۱۱۸).

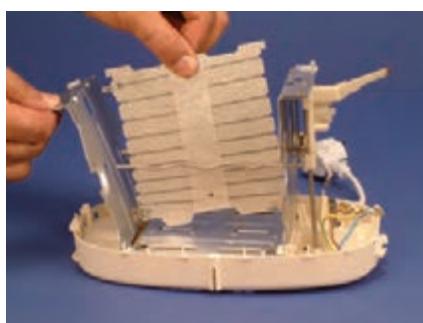

شکل ۲-۱۱۹

● پایه‌ی فلزی نگهدارندهٔ المنت‌ها را با دست به سمت خود بکشید و المنت میانی را از جای خود بیرون بیاورید (شکل ۲-۱۱۹).

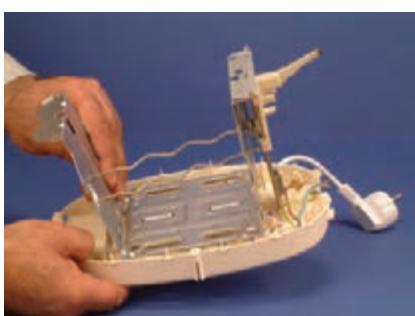

شکل ۲-۱۲۰

#### ۲-۱۲-۴-۲-۱۲-۴-مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت سوم)

روش باز کردن پایه‌ی المنت‌ها و بالابرندۀ: مراحل این کار در ادامهٔ مراحل ۲-۱۲-۴-۲ انجام شود.

● پایه‌های نگهدارندهٔ المنت‌ها را از جای خود بیرون بیاورید (شکل ۲-۱۲۰). (۲-۱۲۰).



شکل ۲-۱۲۱

● پایه‌ی نگهدارندهٔ المنت‌ها و بالابرندۀ برش نان مطابق شکل ۲-۱۲۱ است.


وضعیت ظاهری آن را مورد بررسی قرار دهید.

## ۲-۱۲-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت چهارم)

روش درآوردن هسته‌ی U شکل

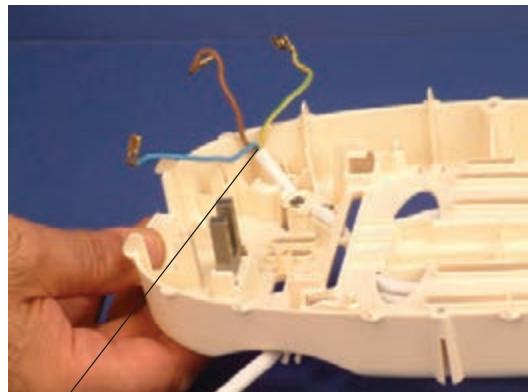- شکل ۲-۱۲۲ سیم رابط سه‌رشته‌ای را که یک رشته برای فاز، یک رشته برای نول و رشته‌ی دیگر آن برای اتصال زمین دستگاه است نشان می‌دهد. در این شکل هسته‌ی U شکل در جای خود قرار دارد.



کابل سه‌رشته‌ای

شکل ۲-۱۲۲



شکل ۲-۱۲۳

● هسته‌ی U شکل را به صورت کشویی به سمت راست

حرکت دهید تا از جای خود خارج شود (شکل ۲-۱۲۳).



شکل ۲-۱۲۴

● هسته‌ی U شکل که در شکل ۲-۱۲۴ نشان داده شده

است نقش مهمی در ایجاد نیروی الکترومغناطیسی برای قفل کردن سیستم بالابرند برش نان دارد (شکل ۲-۱۲۴).

توجه: عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

هنگام سوار کردن قطعات توستر برقی، از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه: پس از بستن دستگاه با تأیید مربی خود دو شاخه‌ی سیم را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد، دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد بهره‌برداری قرار داد.

نتیجه آنچه را که از کار عملی شماره ۲ کسب کرده اید به طور خلاصه بنویسید.

## ۱۳-۲- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه‌اندازی توستر برقی

معمولاً کارخانه‌های سازنده‌ی توستر برقی برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌هایی را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می‌شود، نحوه‌ی استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملأً مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه‌اندازی
پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برق‌دار بودن شبکه‌ی برق منزل، به رفع عیب پریز پردازید و یا از پریز استفاده کنید.	
دوشاخه معیوب است.	دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.	
سیم رابط معیوب است.	پس از اندازه‌گیری اهم سیم‌های رابط، در صورت معیوب بودن سیم رابط، آن را تعویض کنید.	
یک یا چند المنت معیوب است.	المنت یا المنت‌های معیوب را تعویض کنید.	
مکانیزم قفل الکترومغناطیسی بالابرندۀ برش نان معیوب است و سبب عملکرد دستگاه نمی‌شود.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.	
تایмер معیوب است.	آن را تعویض کنید.	
در صورت داشتن ترموموستات، ترموموستات معیوب است.	آن را تعویض کنید.	ترموستات را به روش تنظیم ترموموستات قابل تنظیم کباب‌بزرقی تنظیم کنید.
المنت معیوب است.	المنت معیوب را تعویض کنید.	در مداراتی که المنت‌ها سری نیستند، المنت معیوب است.
سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم‌های رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.	
تایмер یا ترموموستات معیوب است.	آن‌ها را تعویض کنید.	
اتصال‌ها شل یا قطع شده است.	اتصال‌ها را محکم کنید و به ترمیم سیم‌های رابط قطع شده پردازید.	
ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.	
کلید دستگاه خراب است.	در دستگاه‌هایی که کلید اصلی قطع و وصل دارند کلید را تعویض کنید.	

۱۳-۲- توستر  
به برق وصل شده و  
برش‌های نان در داخل  
توستر قرار دارد اماً  
المنت‌ها گرم نمی‌کند.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
	سیستم بالا برنده‌ی برش نان معیوب است.	در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	مکانیزم قفل الکترو مغناطیسی بالا برنده‌ی برش نان معیوب است.	در صورت امکان آن را تعمیر و در صورت فرسوده بودن قطعات مکانیزم را تعویض کنید.
۲-۱۳-۲-نان به اندازه‌ی کافی بر شته نمی‌شود.	المنت یا المنت‌های میانی یا کناری دستگاه معیوب است.	المنت یا المنت‌های میانی معیوب را تعویض کنید.
	ترموستات قابل تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
	تایmer دستگاه خراب است.	در صورت امکان تایمر را تعمیر یا تعویض کنید.
	خرده‌های نان داخل دستگاه به المنت چسبیده است.	دستگاه را بازدید کنید و خرده‌های نان را از داخل دستگاه بردارید.
۲-۱۳-۳-توستر دود می‌کند.	مکانیزم بالا برنده‌ی برش نان معیوب است.	مکانیزم بالا برنده‌ی برش نان را در صورت امکان تعمیر کنید و در صورتی که قابل تعمیر نباشد به تعویض آن بپردازید.
	ترموستات یا تایمر معیوب است.	ترموستات یا تایمر را تعویض کنید.
	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
	سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم‌های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.
۲-۱۳-۴-یک طرف یا دو طرف نان می‌سوزد.	مکانیزم بالا برنده و قفل کن دستگاه معیوب است.	آن را تعمیر یا تعویض کنید.
	تایمر یا ترمومتر معیوب است.	تایمر یا ترمومتر را شناسایی و آن را تعویض کنید.
	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
	سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم‌های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.
۲-۱۳-۵-بدنه‌ی دستگاه برق دار شده است.	سیم اتصال زمین دستگاه قطع است.	پس از رفع عیب دستگاه، سیم اتصال زمین آن را وصل کنید.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
۶-۱۳-۲- با وصل دو شاخه ای ارت دار دستگاه به پریز برق، فیوز شبکه ای برق منزل عمل می کند.	سیم رابط معیوب است.	سیم رابط را تعویض کنید.
	کارت کنترل دستگاه معیوب است.	کارت کنترل را تعمیر یا تعویض کنید.
	دستگاه اتصال بدنی دارد.	اتصال بدنی دستگاه را رفع کنید.
۷-۱۳-۲- نان پس از برش شدن به طرف بالا بر نمی گردد.	سیم های رابط داخلی دستگاه معیوب است.	سیم های رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.
	قفل الکترو مغناطیسی معیوب است.	قفل الکترو مغناطیسی را در صورت امکان تعمیر یا تعویض کنید.
	مکانیزم بالابرندی بر شن نان معیوب است.	مکانیزم بالابرندی را تعمیر یا تعویض کنید.
	تایmer یا ترموموستات معیوب است.	آن ها را تعمیر، تنظیم یا تعویض کنید.

در صورتی که فرصت اضافی داشتید، یک دستگاه توستر برقی معیوب را زیر نظر مربي کارگاه و با استفاده از دستورالعمل های ۲-۱۲ ، جدول عیب یابی ۲-۱۳ و رعایت کلیه ای موارد اینمنی ۲-۱۲-۲ عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.

تمرین  
عملی ۲

## آزمون پایانی (۲)

### آزمون نظری

- ۱- برای تولید حرارت یکنواخت در کباب‌پز برقی چه نوع المتن استفاده می‌شود؟
- ۲- برای تولید حرارت یکنواخت در توستر برقی کدام المنت استفاده نمی‌شود؟
- (۱) لوله‌ای (میله‌ای)  
(۲) فنری با حفاظ شیشه‌ای  
(۳) صفحه‌ای (نواری)
- ۳- در کباب‌پز ساده برای قطع مدار تعذیه برق دستگاه از ..... استفاده می‌شود.
- ۴- برای کنترل روشن و خاموش شدن المنت کباب‌پز برقی خودکار کدام وسیله مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) ترموموستات قابل تنظیم  
(۲) ترموموستات با تنظیم ثابت  
(۳) تایمر  
(۴) ترموموستات گازی
- ۵- برای کنترل زمان برشه شدن نان در توستر برقی چه وسیله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۶- در بیشتر کباب‌پزها و توسترها برقی با تعذیه‌ی ولتاژ ۲۲۰ ولت که بیش از یک المنت دارد، المنت‌ها به صورت ..... در مدار قرار می‌گیرند.
- ۷- در کباب‌پز برقی با ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم، وقتی درجه‌ی ترموموستات روی صفر قرار دارد، ترموموستات مدار را به حالت وصل نگه می‌دارد. عیب در چیست و چه اقدامی باید انجام شود؟
- ۸- چرا در توستر برقی از صفحات صیقلی استفاده می‌شود؟
- ۹- در کباب‌پز برقی چراغ نشان دهنده روشن است اماً المنت گرم نمی‌شود دلیل چیست؟
- (۱) قطع المنت (۲) خرابی ترموموستات (۳) تنظیم نبودن ترموموستات (۴) خرابی کلید
- ۱۰- به محض اتصال دوشاخه‌ی سیم رابط کباب‌پز به پرینز برق، فیوز عمل می‌کند دلیل چیست؟
- ۱۱- هنگام خارج کردن برش نان از توستر برقی کدام قسمت دستگاه عمل می‌کند؟
- ۱۲- علت دود کردن توستر برقی پس از اتمام کار کدام است؟
- (۱) عملکرد ترموموستات (۲) چسبیدن خرده‌های نان به المنت‌ها  
(۳) افزایش جریان المنت‌ها
- ۱۳- در توستر، نان به اندازه‌ی کافی برشه نمی‌شود، دلیل چیست؟
- ۱۴- اگر بدنه‌ی کباب‌پز برقی برق‌دار شود دلیل آن چیست؟
- ۱۵- مقاومت هر المنت در شکل ۲-۱۲۵ ۱۴/۲ اهم است. اتصال این دو المنت در ولتاژ ۲۲۰ ولت چگونه است؟



شکل ۲-۱۲۵



- ۱۶- در ولتاژ  $11^{\circ}$  ولت اتصال المنت‌های توستر برقی پر قدرت به صورت ..... است.
- ۱۷- در توستر با سه المنت سری و تغذیه‌ی ولتاژ  $22^{\circ}$  ولت، اگر المنت میانی قطع شود جریان المنت‌های کناری چه تغییراتی دارد؟
- ۱۸- چرا مقاومت اهمی المنت میانی توستر برقی  $22^{\circ}$  ولت حدوداً  $2$  برابر مقاومت اهمی المنت‌های کناری دستگاه است؟
- ۱۹- اگر المنت میانی توستر برقی از نوع فنری با حفاظ شیشه‌ای باشد بهره‌ی حرارتی دستگاه چه تغییری می‌کند؟
- ۲۰- در کباب‌پز برقی، ترموموستات‌ی مثالی قابل تنظیم، مدار را پی در پی قطع و وصل می‌کند. این ترموموستات ممکن است چه عیب‌هایی داشته باشد؟

### آزمون عملی

یکی از دو کار عملی زیر را انجام دهید.

- ۱- یک دستگاه کباب‌پز برقی اصلاً روش نمی‌شود آن را عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.
- ۲- یک دستگاه توستر برقی نان را برسته نمی‌کند، آن را عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.

## پاسخ پیش آزمون (۱) فصل اول بخاری و اجاق برقی

س ۱- بزرگتر

س ۲- کوچکتر

س ۳- ۲

س ۴- ۳

س ۵- ایجاد گرما، افت ولتاژ، کاهش جریان مدار

س ۶- ۱

س ۷- ۲

س ۸- ۲

س ۹- ۲

س ۱۰- ۱

س ۱۱- رسانا یا هادی، نیمه رسانا یا نیمه هادی و عایق

س ۱۲- چینی - سرامیک - مقوا نسوز - مواد پلاستیکی - میکا و پودر اکسید منیریم.

س ۱۳- ۲

س ۱۴- بخاری برقی حمام

س ۱۵- اچون این المنش به صورت مضاعف پیچیده شده است. با تغذیه‌ی الکتریکی المنش در هر دور پیچش المنش، جریان الکتریکی از یک طرف المنش وارد و از طرف دیگر المنش خارج شده و میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان الکتریکی در هر دور و کل المنش صفر شده و اثر سلفی آن صفر می‌شود.

س ۱۶- ۲

س ۱۷- ۲

س ۱۸- ۴

س ۱۹- ۱

س ۲۰- ترمومترات بی‌متالی، ترمومترات گازی و تایمیر

س ۲۱- ۱

س ۲۲- الزامی است.

س ۲۳- ۱

س ۲۴- لوله‌های عایق نسوز

س ۲۵- خیر، چون به علت نداشتن تکیه‌گاه مناسب برای ظرف غذا، احتمال ریختن غذا روی بخاری وجود داشته و ایجاد اتصال می‌کند.

## پاسخ پیش آزمون (۲) فصل دوم کباب پز و توستر برقی

س ۱- یکنواخت کردن حرارت در محیط اطراف المنش

- افزایش بهره‌ی حرارتی المنش

س ۲- ۱

س ۳ - ۲

س ۴ - نصب یک المنت در پایین و یک المنت در بالای دستگاه - استفاده از صفحه‌ی تمیز صیقلی منعکس کننده حرارت المنت‌ها است.

- نصب در شیشه‌ای که انتقال حرارت کمتری را به بیرون از محیط پخت غذا در اجاق برقی به دنبال داشته باشد.

س ۵ - ۱

س ۶ - ۲

س ۷ - ۱

س ۸ - تایمر و ترمومترات بی‌متالی قابل تنظیم

س ۹ - سری - موازی - سری و موازی

س ۱۰ - دو برابر اگر المنت‌ها به طور سری در مدار قرار گیرند - نصف اگر المنت‌ها به طور موازی به یکدیگر وصل شوند.

### جواب آزمون پایانی (۱) فصل اول بخاری و اجاق برقی

س ۱ - ۲

س ۲ - ۴

س ۳ - ۲

س ۴ - ۱

س ۵ - باشد.

س ۶ -  $P = \frac{V^2}{R}$  ولتاژ نامی بر حسب ولت ، R مقاومت معادل المنت‌ها بر حسب اهم و P توان الکتریکی

صرفی بر حسب وات است.

س ۷ - پرتو کننده حرارت ، افزایش گرمادهی دستگاه و یکنواخت کردن حرارت محیط اطراف المنت است.

س ۸ - صفحات صیقلی منعکس کننده حرارت کثیف شده‌اند - ولتاژ تغذیه‌ی دستگاه کم است - اتصال‌ها شل هستند.

س ۹ - صفحات صیقلی منعکس کننده حرارت کثیف شده‌اند - تایmer خراب است - اتصال‌ها شل شده‌اند. در دستگاه باز است - ولتاژ تغذیه دستگاه کم است - ترمومترات معیوب است - دستگاه فاقد در شیشه‌ای است.

س ۱۰ - موازی

س ۱۱ - ۲

س ۱۲ - ۴

س ۱۳ - سیم اتصال زمین دستگاه قطع است.

س ۱۴ - سیم رابط داخل بخاری قطع است - المنت‌ها معیوب است - اتصال‌ها شل یا قطع است - کلیدها خراب است.

س ۱۵ - المنت‌ها معیوب است - سیم‌های رابط دستگاه معیوب است - اتصالات شل یا قطع است.

س ۱۶ - سه

س ۱۷ - کروم نیکل - کرم آلومینیوم

س ۱۸ - برای خبر کردن و اعلام پایان کار اجاق برقی

س ۱۹ - استفاده از لوله یا روش نسوز برای روی آنها

س ۲۰ - سه

## پاسخ آزمون پایانی (۲) فصل دوم کباب پز و توستر برقی

س ۱ - المنت لوله‌ای فرم دار که بتواند سطح پخت کباب پز را پوشاند.

س ۲ - ۱

س ۳ - کلید چراغ دار

س ۴ - ۱

س ۵ - ترمومترات بی‌متالی قابل تنظیم و تایmer

س ۶ - سری

س ۷ - ترمومترات از تنظیم خارج شده و می‌بایست پیچ تنظیم داخل ولوم ترمومترات را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت چرخاند تا پلاتین‌ها از هم جدا شوند. چنان‌چه پلاتین‌ها به هم جوش خورده باشند باید ترمومترات تعویض شود.

س ۸ - برای منعکس کردن حرارت به داخل محفظه‌ای که برش نان در آن قرار دارد و همچنین سرد نگهداشت بدن‌هی توستر برقی

س ۹ - ۱

س ۱۰ -

۱ - اتصال کوتاه در سیم رابط

۲ - اتصال بدن

۳ - اتصال سیم‌های رابط داخل دستگاه

۴ - خرابی تایمر

س ۱۱ - بوین قفل الکترومغناطیسی بهوسیله‌ی تایمر یا ترمومترات بدون برق شده و بازوی بالابرند برش نان را به سمت بالا می‌پراند.

س ۱۲ - سه

س ۱۳ - ۱ - سیستم بالابرندی برش نان معیوب است.

۲ - ترمومترات تنظیم نیست.

۳ - المنت‌ها معیوب است (در صورتی که مدار سری نباشد)

۴ - تایمر خراب است.

۵ - اتصال‌ها شل یا قطع شده است.

۶ - کلید دستگاه خراب است.

۷ - سیم رابط داخل دستگاه معیوب است.

س ۱۴- سیم اتصال زمین دستگاه وصل نیست.

س ۱۵- سری

س ۱۶- موازی

س ۱۷- مدار الکتریکی دستگاه قطع و جریان مدار صفر شده و توستر گرمایی تولید نمی کند.

س ۱۸- چون مدار سری است پس جریان در مدار یکسان است و وقتی مقاومت المنت میانی دو برابر مقاومت المنت های کناری شد، گرمای تولید شده در این المنت حدوداً دو برابر گرمای تولید شده در المنت های کناری است و این المنت به دو طرف خود گرما می دهد و برش نانی که در دو طرف آن قرار دارد، برشته می کند.

س ۱۹- چون صفحات پرتوکنندهی حرارت در قسمت وسط وجود ندارد، استفاده از المنت فنری با حفاظت شیشه ای راندمان و بهره ای حرارتی کمتری خواهد داشت.

س ۲۰- ترمومتر تنظیم نیست - ترمومتر معیوب است و حساسیت خود را ازدست داده است.

## منابع

1- Electrical Appliances "repair and maintenance of a wide range of domestic Electrical Appliance"

written by Graham Dixon

Reprinted 1999

۲- کاتالوگ کارخانجات مختلف تولیدکننده‌ی لوازم خانگی داخلی و خارجی.

