

واحد کار ششم

کارهای عملی

هدف کلی

بررسی دستگاه پترن ژنراتور و سیگنال ایجاد شده توسط پترن ژنراتور در قسمت‌های تلویزیون رنگی


- هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:
- ۱- به هنگام کار با تلویزیون دستورهای حفاظت و ایمنی را رعایت کند.
 - ۲- دگمه‌های روی دستگاه پترن ژنراتور را شناسایی کند.
 - ۳- از دستگاه پترن ژنراتور عملاً استفاده کند.
 - ۴- به وسیله دستگاه پترن ژنراتور سیگنال مرکب تصویر را بررسی کند.
 - ۵- تصاویر ایجاد شده توسط پترن ژنراتور را بررسی کند.

میزان ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۵	۵	-

پیش آزمون (۶)

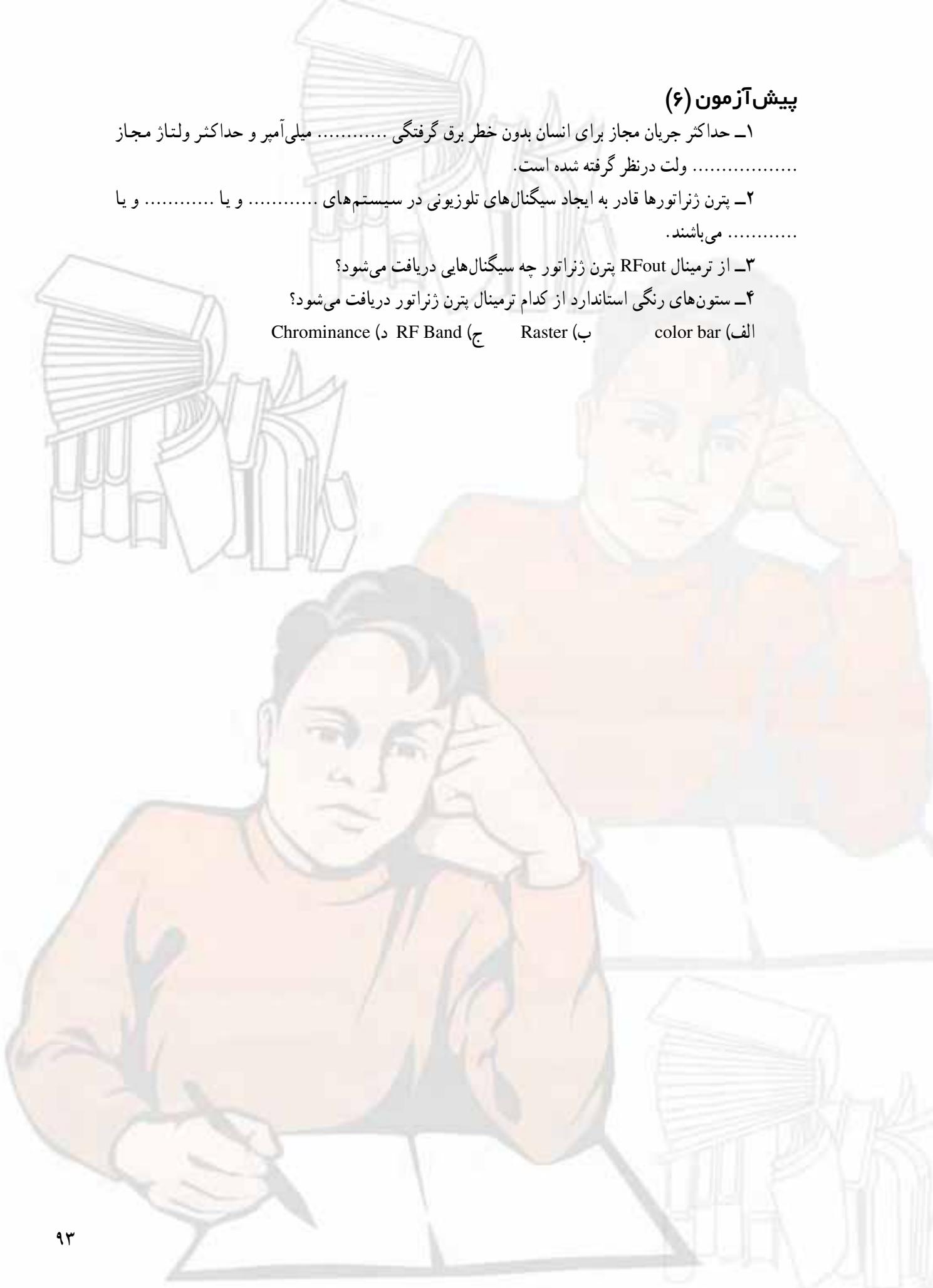- ۱- حداکثر جریان مجاز برای انسان بدون خطر برق گرفتگی میلی آمپر و حداکثر ولتاژ مجاز ولت در نظر گرفته شده است.
- ۲- پرن زنراتورها قادر به ایجاد سیگنال های تلوزیونی در سیستم های و یا و یا می باشند.
- ۳- از ترمینال RFout پرن زنراتور چه سیگنال های دریافت می شود؟
- ۴- ستون های رنگی استاندارد از کدام ترمینال پرن زنراتور دریافت می شود؟
- الف) Chrominance (ج) RF Band (ب) Raster (د) color bar



۱-۶- حفاظت و ایمنی

هنگام کار با دستگاه‌های برقی و الکترونیکی ممکن است وضعیتی ایجاد شود که در موقعیت‌های خطرناکی قرار بگیرید در این شرایط لازم است خطرات موجود را بشناسید و با به کار بردن قوانین، مقررات و دستورات حفاظتی محیط کار را کاملاً ایمن سازید. برای رسیدن به این هدف نکات زیر را لازم است در هنگام آزمایش مورد توجه کامل قرار دهید :

- به دستورات حفاظتی که مرتب شما در هر آزمایش بیان می‌کند به دقت توجه کنید.

- همیشه از ابزار کار با مهر استاندارد استفاده کنید.

- سیم رابط دستگاه را که به برق 220 ولت وصل می‌شود


کاملاً بررسی کنید تا قسمتی از سیم لخت نباشد (شکل ۱-۶).

- دو شاخه برق را بررسی کنید تا شکستگی نداشته باشد

(شکل ۲-۶).



شکل ۱-۶- سیم رابط سالم

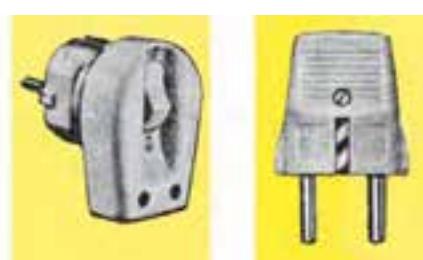

شکل ۲-۶- انواع دوشاخه سالم



شکل ۳


- هنگام جازدن و یا کشیدن دوشاخه برقی از سیم‌های متصل به آن استفاده نکنید و دوشاخه را به طور صحیح در دست بگیرید (شکل ۳-۶).



شکل ۴-۶- سیم رابط با سیم با سطح مقطع مناسب

- برای دستگاه‌های الکتریکی طول و سطح مقطع سیم رابط را مناسب انتخاب کنید تا بتواند جریان مصرفی دستگاه را تحمل کند (شکل ۴-۶).


– روی شاسی دستگاه با توجه به نقشه، نقاطی را که مستقیماً با برق ۲۲۰ ولت در ارتباط هستند شناسایی کنید سپس در هنگام کار روی این نقاط دقت لازم را به کار گیرید (شکل ۶-۵).

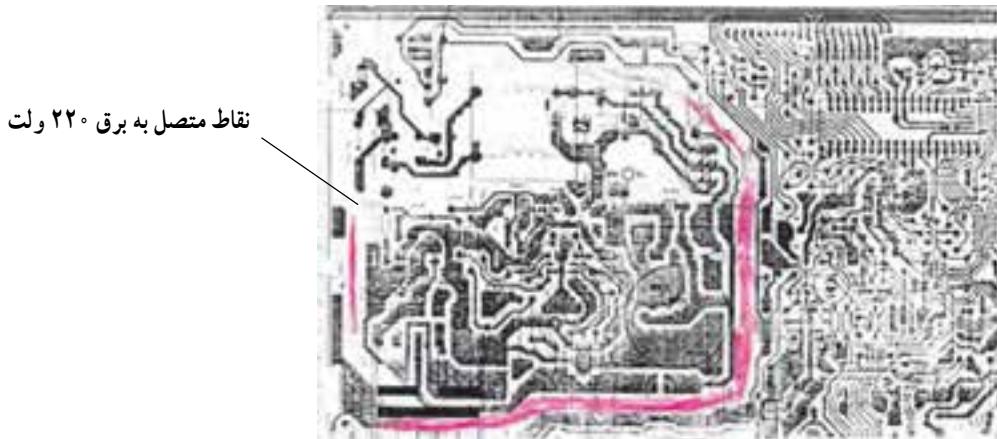


شکل ۶-۵

نقشه ترسیم شده در این قسمت منطبق با استاندارد کارخانه سازنده است.

– قبل از مطالعه دقیق روی شاسی و نقشه دستگاه از قطع یا اتصال کوتاه کردن قطعاتی که دارای علامت هشدار هستند خودداری کنید. جایگزینی این قطعات باید با مقدار صحیح و اصلی آنها صورت پذیرد (شکل ۶-۶).

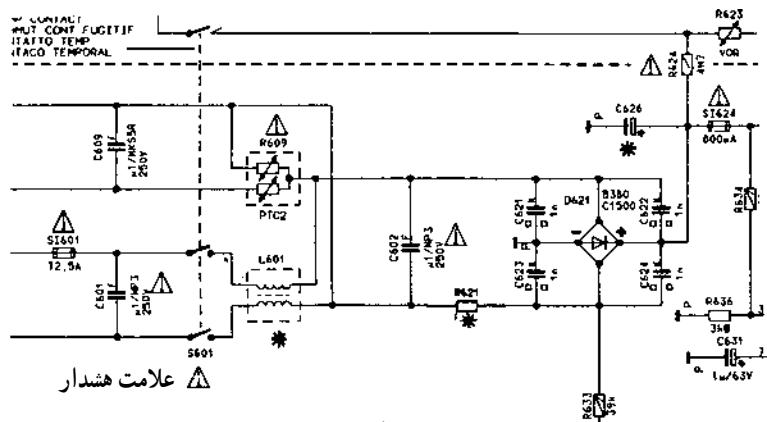

شکل ۶-۶

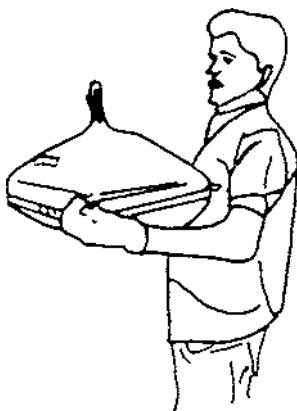

شکل ۶-۷

– لامپ تصویر تلویزیون را با روش صحیح حمل کنید (شکل ۶-۷).



شکل ۶-۸

- هنگ الکترونی (گان) و صفحه لامپ تصویر به شدت آسیب پذیر است لذا هنگام کار دقت کنید شیئی به آن برخورد نکند تا موجب شکستگی گان شود (شکل ۶-۸).




شکل ۶-۹

- هنگام تعمیر و یا تعویض قطعات الکترونیکی از هویه با وات مناسب و قلع کش استفاده کنید (شکل ۶-۹).



شکل ۶-۱۰


- در اتصال اسیلوسکوپ به نقاط با ولتاژ بالا (بالای ۱۰۰ ولت) از برابر با ضرب ۱۰ استفاده کنید شکل (۶-۱۰).

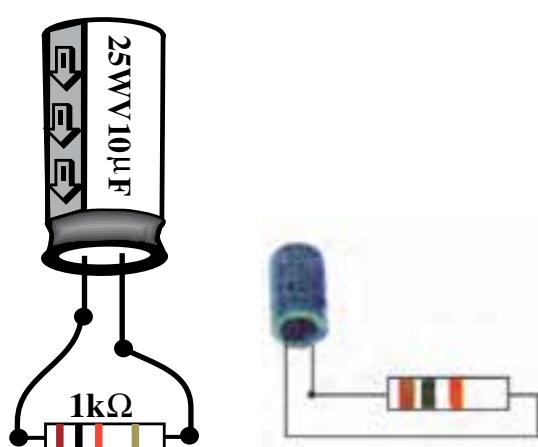


شکل ۶-۱۱

- هنگام تعمیر، خازن های ظرفیت بالای شارژ شده را توسط یک مقاومت $1\text{K}\Omega$ پروات تخلیه کنید (شکل ۶-۱۱).

– هنگام تعمیر دستگاه‌ها اگر کلید یا فیوز را قطع کردید به گونه‌ای عمل کنید که فقط خودتان کلید یا فیوز قطع شده را وصل کنید. به منظور جلوگیری از آسیب، افراد دیگری مجاز نیستند کلیدها یا فیوز باز شده را وصل کنند در هنگام تعویض فیوز باید برق دستگاه به طور کامل قطع باشد (شکل ۶-۱۲).

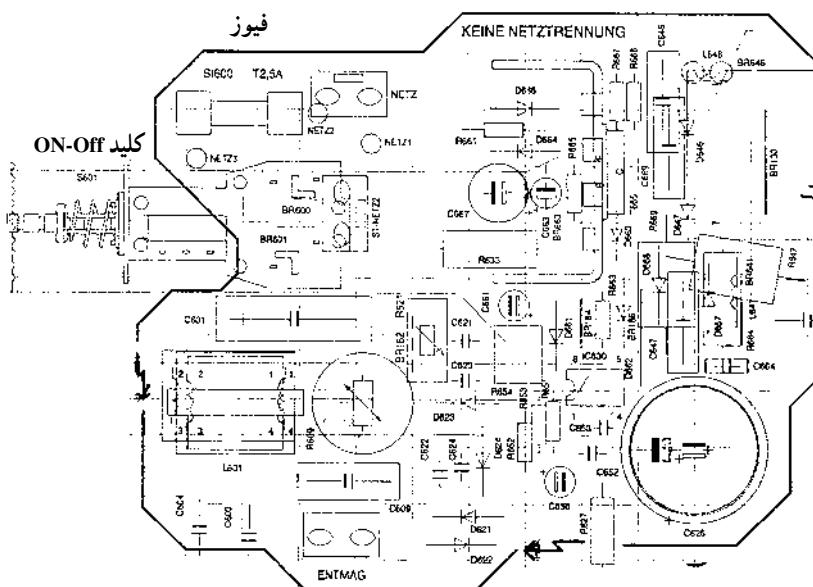

شکل ۶-۱۲

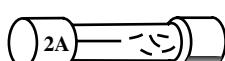

شکل ۶-۱۳

– فیوز سوخته را با فیوزی معادل فیوز اصلی (از نظر آمپر و نوع فیوز) جایگزین کنید (شکل ۶-۱۳).



شکل ۶-۱۴

۶-۲ آزمایش شماره ۱

آشنایی با دستگاه پترن زنراتور^۱ یا مولد الگوی تصویر

زمان انجام آزمایش ۱ ساعت

۶-۲-۱ وسایل مورد نیاز

– اسیلوسکوپ دوکاناله با پراب (شکل ۶-۱۴)

– پترن زنراتور (مولد الگوی تصویر) (شکل ۶-۱۵).



شکل ۶-۱۵



شکل ۱۶-۶

- تلویزیون رنگی یا گسترده تلویزیون رنگی (شکل ۶-۱۶)
۲-۶-۶_اطلاعات مقدماتی : پرن ژنراتور دستگاهی است که سیگنال‌های مختلف تصویری ثابت همراه با صدا (یک تن صوتی) ایجاد می‌کند. این دستگاه قادر به ایجاد سیگنال‌های تلویزیون در سیستم‌های PAL، NTSC یا SECAM است. معمولاً روی پرن ژنراتور دگمه‌های زیر وجود دارد (شکل ۶-۱۷).



شکل ۶-۱۷

کلید Power : این کلید جهت روشن و خاموش کردن دستگاه به کار می‌رود. در ON دستگاه روشن و در Off دستگاه خاموش است. در بعضی دستگاه‌ها وجود LED و روشن بودن آن می‌تواند بیانگر روشن بودن دستگاه باشد (شکل ۶-۱۸).




شکل ۶-۱۸

سیگنال مرکب تصویر از ترمینال خروجی این بخش دریافت می‌شود (شکل ۶-۱۹).



شکل ۶-۱۹

چون این سیگنال بدون کریر است می‌توان آن را مستقیماً به اسیلوسکوپ یا سایر بخش‌های ویدئو تلویزیون اعمال نمود. ولومی دامنه سیگنال مرکب تصویر را بین حد تعریف شده می‌نیمم تا ماکریم کنترل می‌کند (شکل ۶-۲۰).

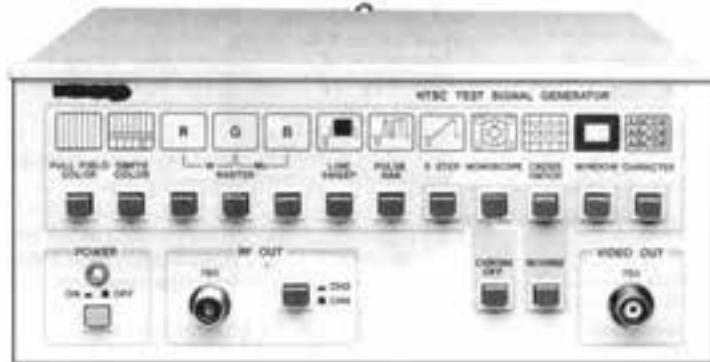


شکل ۶-۲۰

در برخی دستگاه‌ها ولوم در وضعیت Preset ثابت شده است. در این حالت سیگنال ویدئو با دامنه‌ی ثابت دریافت می‌شود.

RF Out : از ترمینال خروجی این بخش سیگنال صوت و تصویر دریافت می‌شود. چون این سیگنال دارای کریر است باید خروجی RF به ورودی آتن تلویزیون وصل شود. در برخی از دستگاه‌ها ولوم out put level دامنه خروجی RF را بین دو حد می‌نیمم (MIN) و ماکریم (MAX) تعریف شده تغییر می‌دهد (شکل ۶-۲۱).




شکل ۶-۲۱

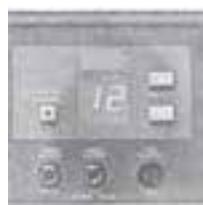

شکل ۶-۲۲

TV a RF BAND : برای تغییر کanal و تنظیم دستگاه روی یک کanal خاص از این بخش استفاده می‌کنیم (شکل ۶-۲۲). در فرکانس‌های VHF دگمه‌های High و low برای انتخاب باند به کار می‌روند. low برای باند I و high برای باند III به کار می‌رود. کلید دیگری نیز باند UHF را تعیین می‌کند.

Sound : کلیدی دو وضعیتی در این بخش وجود دارد که در وضعیت On صدا را به سیگنال تصویر اضافه می کند و در وضعیت Off صدا را قطع می کند.

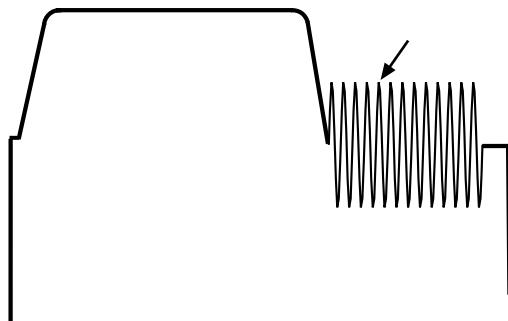

شکل ۲۳-۶- سیگنال شناسایی رنگ (برست)

Scope Trigger : از خروجی این بخش می توان سیگنالی جهت تریگر کردن اسیلوسکوپ دریافت نمود. خروجی این بخش به ورودی EXT - Trig اسکوپ وصل می شود و اسیلوسکوپ در وضعیت EXT - Trig قرار می گیرد. کلیدی دو وضعیتی در این بخش در وضعیت Line و قرار می گیرد. در وضعیت Line پالس هایی با فرکانس افقی و در وضعیت Field پالس هائی با فرکانس عمودی ایجاد می شود.


Identification signal : کلیدی دو وضعیتی در این بخش وجود دارد که در وضعیت On سیگنال شناسایی رنگ (برست) را به سیگنال ویدئو اضافه می کند (شکل ۲۳-۶).



شکل ۲۴-۶

(8 step) Luminance : این کلید سیگنال روشنایی با ۸


پله را به خروجی متصل می کند (شکل ۲۴-۶).

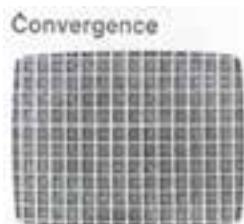

شکل ۲۵-۶

Convergence : مولد خطوط شطرنجی را به کار


می اندازد تا برای تنظیم همگرائی لامپ تصویر و یا تنظیم کانونی کردن اشعه به کار رود (شکل ۲۵-۶).

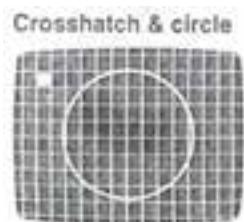

شکل ۲۶-۶

Alignment : مولد خطوط شطرنجی همراه با دایره و

نقطه برای عیب یابی است (شکل ۲۶-۶).

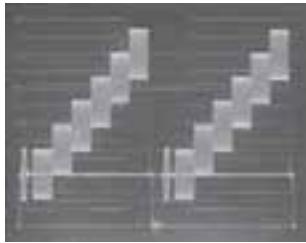

Chrominance : کلیدی است که سیگنال رنگ را ایجاد می‌کند و آن را به خروجی اضافه می‌نماید (شکل ۶-۲۷).

شکل ۶-۲۷



شکل ۶-۲۸



شکل ۶-۲۹

Color bar : کلیدی است که مولد ستون‌های رنگی استاندارد را به کار می‌اندازد (شکل ۶-۲۸). جهت تنظیم رنگ و مدارهای مربوط به رنگ از این ستون‌های رنگی استاندارد استفاده می‌شود.

Raster : این کلید مولد Raster روی صفحه تصویر است یعنی فقط صفحه را روشن می‌کند. با توجه به اینکه کدام یک از کلیدهای Red ، Green یا Blue یا ترکیبی از آن‌ها وصل باشند یک راستر رنگی روی صفحه ایجاد می‌شود. (شکل ۶-۲۹).

۳-۶- مراحل آزمایش

کلید ولوم‌ها و کلیدهای پترن ژنراتور موجود در کارگاه را شناسایی و نحوه کار هریک را با درنظر گرفتن شکل موج تولید شده در جدول ۱-۶ یادداشت کنید.

جدول ۱-۶

شکل موج ایجاد شده	شرح مختصر کار کلید با ولوم	نام کلید یا ولوم	شماره ردیف
			۱
			۲
			۳
			۴
			۵
			۶
			۷
			۸
			۹
			۱۰

۴-۶ آزمایش شماره ۲

آشنایی با دستگاه پرن ژنراتور (مولد الگوی تصویر) و

بررسی سیگنال مرکب ویدئو

زمان انجام آزمایش ۲/۵ ساعت

۱-۶-۶-۶-۶ وسایل مورد نیاز

پرن ژنراتور

اسیلوسکوپ دو کanalه (شکل ۶-۳۰)

پرتاب

۲-۶-۶-۶-۶ مراحل آزمایش

- اسیلوسکوپ و پرن ژنراتور را روشن کنید و دگمه‌ی

لومینانس پرن ژنراتور را فشار دهید.

- خروجی Composite Video پرن ژنراتور را به یک کanal اسیلوسکوپ وصل کنید.

- ولوم کنترل دامنه‌ی سیگنال مرکب ویدئو پرن ژنراتور را در وضعیت Preset قرار دهید.

- کلید سلکتور Time/div اسیلوسکوپ را روی $20 \mu\text{sec}$ قرار دهید.

- سیگنال ویدئو را روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ به دقت مشاهده و سپس آن را در شکل ۶-۳۱ رسم کنید. در صورت نیاز برای به دست آوردن تصویر واضح‌تر می‌توانید دکمه Time/div را تغییر دهید.

مقدار DC و پیک تا پیک سیگنال را اندازه بگیرید.

$$VDC =$$

$$VPP =$$

- مقدار دامنه، فرکانس و عرض پالس همزمانی افقی را اندازه بگیرید.

$$Vs =$$

$$Ts =$$

$$Fs =$$

- دامنه‌ی سیگنال ویدئو را اندازه بگیرید.

$$Vvideo =$$

- زمان هر پله چند میکروثانیه است؟


$$T =$$

- مدت زمان مرور و برگشت افقی را اندازه بگیرید.

$$T = \text{مرور}$$



شکل ۶-۳۰ اسیلوسکوپ

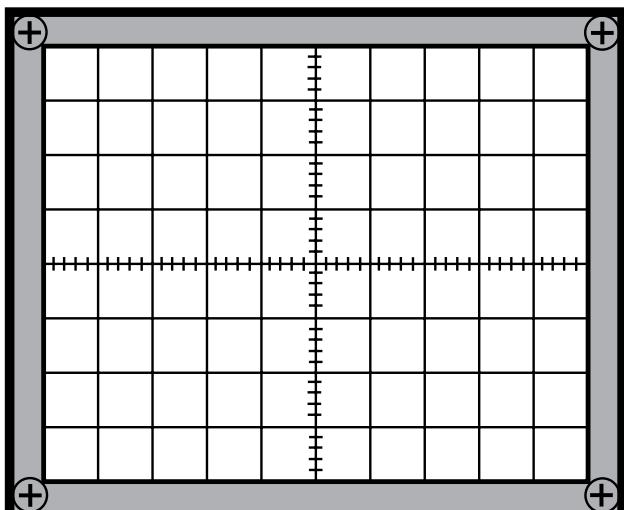


شکل ۶-۳۱

$T =$ برگشت

توجه: زمان مرور زمانی است که سیگنال تصویر وجود دارد و زمان برگشت زمان پالس محو افقی است.

— سلکتور Time / diV را در وضعیت ۵ msec قرار

دهید.

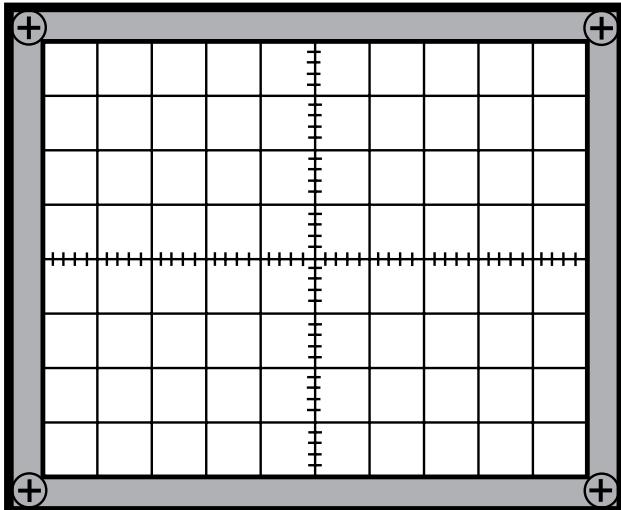

شکل ۶_۳۲

— کلید MODE را در وضعیت TV-V قرار دهید.

— از خروجی Scope Trigger پرنژنتر که در وضعیت field قرار دارد اسیلوسکوپ را تریگر کنید.

— شکل موج روی صفحه اسیلوسکوپ را مشاهده و آن را با مقیاس مناسب در شکل ۶_۳۲ رسم کنید.

— مقدار ولتاژ DC و پیک تا پیک سیگنال مشاهده شده را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

VDC

VPP


— مدت زمان مرور و برگشت عمودی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید

$T =$ مرور


$T =$ برگشت

— ولوام Position افقی را بیرون بکشید و با تغییر آن پالس محو عمودی را روی صفحه اسیلوسکوپ ظاهر کنید و شکل موج روی صفحه‌ی اسکوپ را با مقیاس مناسب در شکل ۶_۳۳ رسم کنید و زمان همزمانی عمودی را اندازه بگیرید.


$T =$ همزمانی عمودی

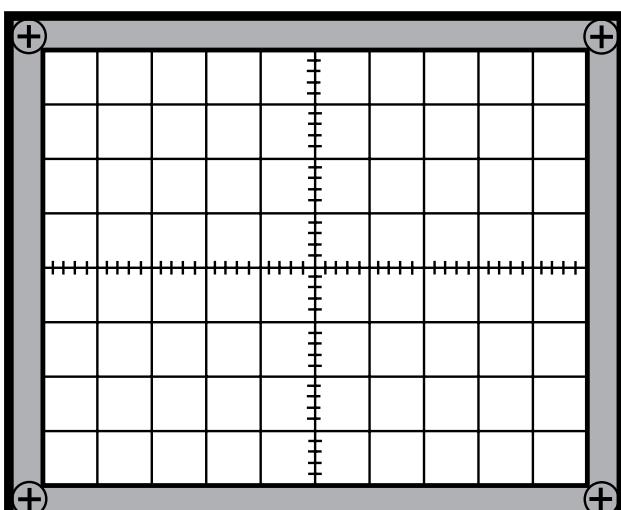


شکل ۶_۳۳

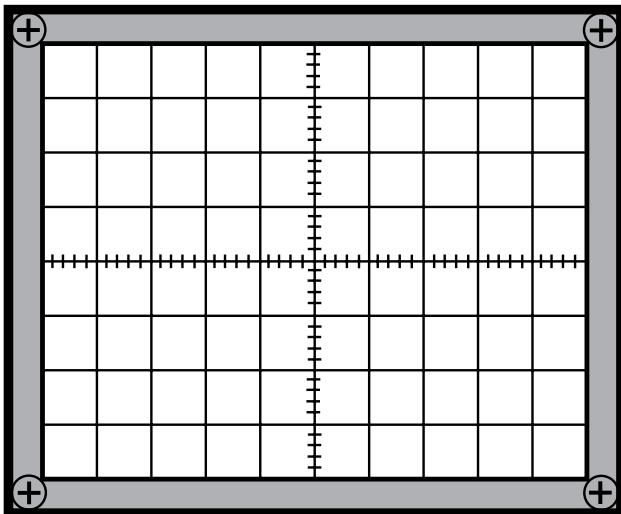

شکل ۶-۳۴

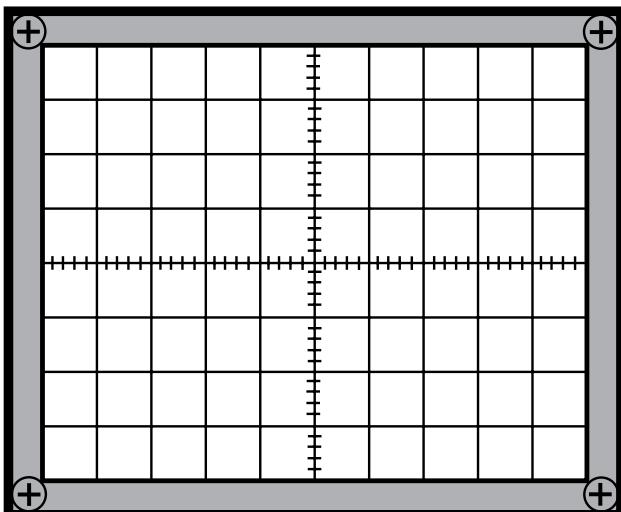

شکل ۶-۳۵

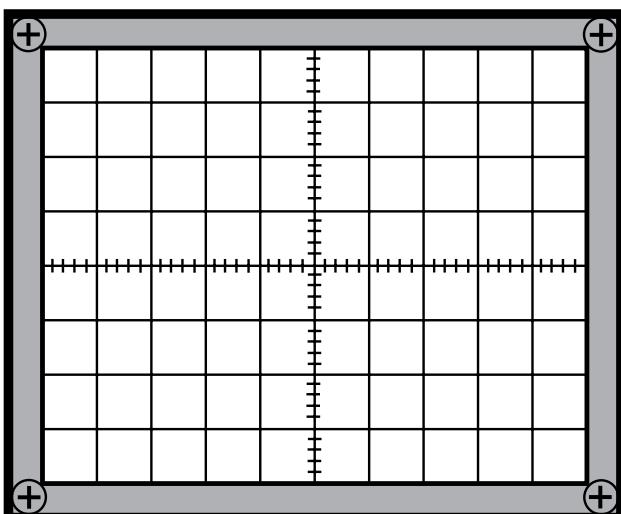

شکل ۶-۳۶

— دگمه‌ی Color پترن ژنراتور را فشار دهید و کلید سیگنال‌سنجایی رنگ را در وضعیت On قرار دهید. شکل موج‌سنجایی رنگ را در شکل ۶-۳۴ رسم کنید و زمان آن را اندازه بگیرید.

$$T =$$

— کلید Position افقی اسکوپ را به داخل فشار دهید.
— از خروجی Scope Trigger پترن ژنراتور به ورودی اسکوپ وصل کنید و کلید آن را یک بار در وضعیت Line و بار دیگر در وضعیت Field قرار دهید. اسکوپ را تنظیم کنید و هر بار شکل موج را با مقیاس مناسب در شکل ۶-۳۵ و ۶-۳۶ رسم کنید. فرکانس و پیک تا پیک موج‌ها را اندازه بگیرید.

$$V_{pp} =$$

$$FV =$$

$$V_{pp} =$$

$$FV =$$

۵-۶ آزمایش شماره ۳

آشنایی با دستگاه پرن ژنراتور - شناسایی تصاویر ایجاد

شده توسط پرن ژنراتور

زمان آزمایش ۱/۵ ساعت

۱-۵-۶ وسایل مورد نیاز

- پرن ژنراتور

- تلویزیون رنگی یا گسترده تلویزیون رنگی (شکل ۶-۳۷)

۲-۵-۶ مراحل آزمایش

- تلویزیون را روشن کنید و کanal بدون برنامه‌ای را انتخاب

کنید.

- پرن ژنراتور را روشن کنید و خروجی RF آن را به

ورودی آنتن تلویزیون وصل کنید.

- دگمه Color Bar پرن را فشار دهید و تصویر نوار

استاندارد رنگی را روی صفحه تلویزیون ظاهر کنید.

- سایر تصاویری که پرن ژنراتور می‌تواند ایجاد کند را

روی صفحه تلویزیون ظاهر کنید و ضمن رسم تصاویر کاربرد هر

تصویر را به طور مختصر توضیح دهید.

- کلید Sound پرن ژنراتور را در وضعیت On قرار

دهید و به صدای ایجاد شده توجه کنید.

- دگمه Raster را فشار دهید.

- با فشردن هر کلید Red و Green و Blue و ترکیب

آنها به رنگ صفحه‌ی تلویزیون توجه کنید. رنگ صفحه را با

توجه به وضعیت کلید در جدول ۶-۲ یادداشت کنید.

جدول ۶-۲

رنگ راستر	وضعیت کلید
	R وصل
	G وصل
	B وصل
	G و R وصل
	B و R وصل
	G و B وصل
	G و B و R وصل
	قطع

آزمون پایانی (۶)

- ۱- طول موج نورهای قابل رویت چقدر است؟
- ۲- منحنی درج حساسیت چشم انسان را نسبت به رنگ‌های مختلف ترسیم کنید.
- ۳- کار آبینه‌های دیکروویک را شرح دهید.
- ۴- معادلات سیگنال تفاضلی رنگ قرمز و آبی را بنویسید.
- ۵- بلوک دیاگرام مدولاتور رنگ در سیستم NTSC را رسم کنید.
- ۶- دامنه‌ی روشنایی را برای رنگ ارغوانی محاسبه کنید.
- ۷- وظیفه سیگنال سنکرون رنگ (برست) در سیستم NTSC چیست؟ شرح دهید.
- ۸- حدود طیف فرکانس رنگ در سیستم NTSC را با رسم شکل طیف توضیح دهید.
- ۹- وظیفه سیگنال سنکرون پال را شرح دهید؟
- ۱۰- فقط مدار بلوکی دکدر رنگ در پال را رسم کنید.
- ۱۱- چرا در سیستم سکام از پیش تأکید استفاده می‌کنند و پیش تأکید به چند صورت انجام می‌شود؟
- ۱۲- کار کلید سکام در گیرنده را شرح دهید.
- ۱۳- وظیفه فیلتر بل معکوس چیست؟
- ۱۴- در سیستم PAL حامل فرعی رنگ قرمز دارای چه فرکانسی است؟
الف) ۳/۵۸ مگاهرتز ب) ۴/۲۵ مگاهرتز ج) ۴/۴۳ مگاهرتز
د) ۴/۴۰ مگاهرتز
- ۱۵- کار خط تأخیر اولتراسونیک در مسیر سیگنال‌های رنگ تبدیل امواج به امواج است.
- ۱۶- فرستنده پال به اسیلاتور و فرستنده سکام به اسیلاتور حامل فرعی رنگ نیاز دارد.
- ۱۷- در سیستم سکام حدود تغییرات فرکانس حامل رنگ از فرکانس مرکزی برای Y - R برابر و برای Y - B برابر است.

پاسخ پیش آزمون (۱)


۱- Tele Vision یعنی از راه دور و دید یا دیدن.

۲- دوربین تلویزیونی (شکل ۷-۱).



شکل ۷-۱

شکل ۷-۲

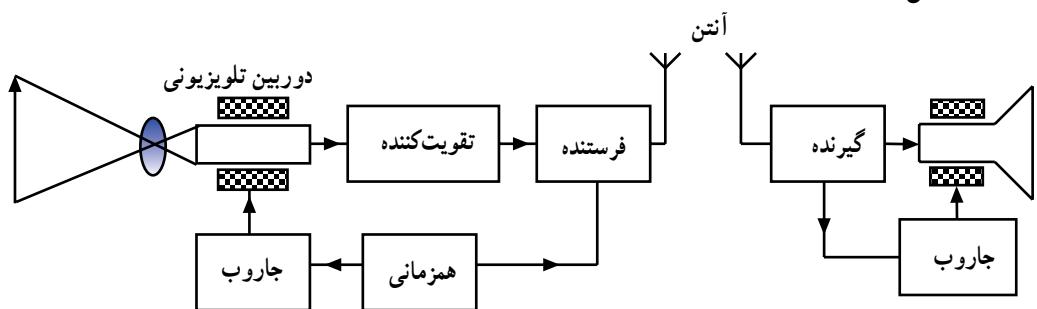

شکل ۷-۲

۴- منظور قطر صفحه نمایش تصویر است (شکل ۷-۳).



شکل ۷-۳

۵- ج


۶- افقی و عمودی به طور همزمان

۷- د


۸- الف

۹- ۶۴ میکروثانیه


۱۰- شکل های ۷-۴ و ۷-۵ و ۷-۶

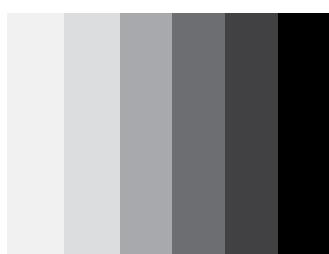

شکل ۷-۴

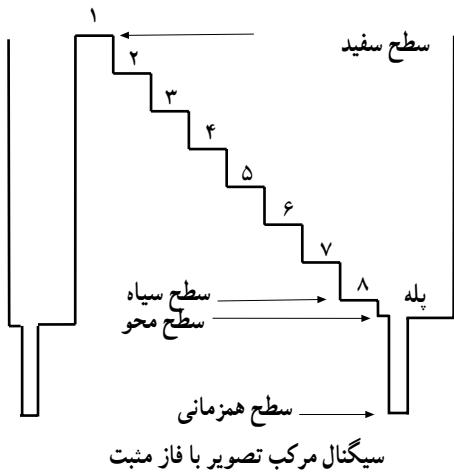

شکل ۷_۵

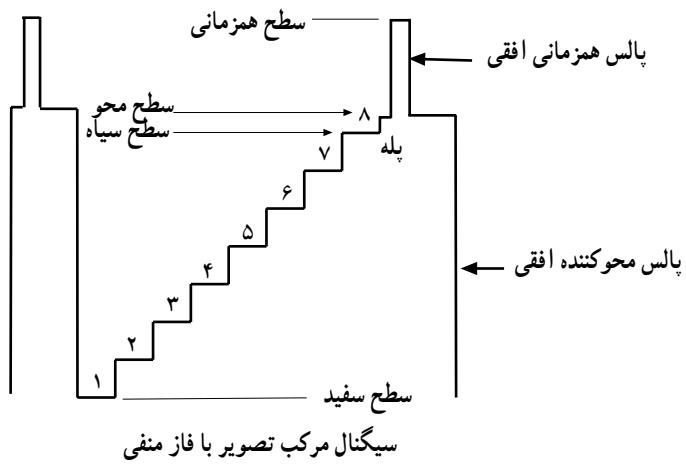

شکل ۷_۶

- ۱۱-ج
- ۱۲-الف
- ۱۳-ب
- ۱۴-ج
- ۳۳/۴ ، ۳۸/۹-۱۵

پاسخ پیشآزمون (۲)

- ۱- خیر
- ۷_۲

۳- سه نوع SECAM - PAL - NTSC

۴-

۵- منظور مداری است که سیگنال کلی رنگ را فراهم می‌کند.

۶- سه بخش، بخش سیاه و سفید، بخش رنگ، بخش صدا

پاسخ پیشآزمون (۳)

۱- در سیستم NTSC آمریکایی ۳/۵۸ مگاهرتز و در سایر سیستم ۴/۴۳ NTSC ۴/۴۳ مگاهرتز

AM_۲

۳- تعداد ۸ تا ۱۱ سیکل از حامل فرعی رنگ است که معمولاً روی شانه عقبی پالس محو افقی سوار است.

۴- ۵/۵ - ۴/۴۳

۵- پس از مدوله کردن رنگ‌ها روی حامل فرعی، حامل فرعی را حذف می‌نمایند.

۶- ب

پاسخ پیشآزمون (۴)

AM_۱

۲- زاویه فاز

۳- ج

۴- کلید پال در فرستنده در یک سطر حامل فرعی رنگ قرمز را که 90° درجه نسبت به حامل فرعی رنگ آبی اختلاف فاز دارد به مدولاتور رنگ قرمز اعمال می‌کند و در سطر بعدی این حامل را که با حامل فرعی رنگ آبی 270° اختلاف فاز دارد به مدولاتور اعمال می‌کند.

۵- در گیرنده باید حامل فرعی رنگ قرمز با حامل فرعی رنگ آبی در یک سطر 90° درجه و در سطر دیگر 270° درجه اختلاف فاز داشته باشد. انشعابی از خروجی نوسان‌ساز حامل فرعی در گیرنده، به مدار 90° درجه اختلاف فاز اعمال می‌شود سپس کلید پال در گیرنده به این حامل فرعی سطر به سطر 180° درجه اختلاف فاز می‌دهد.

پاسخ پیشآزمون (۵)

۱- ب

۲- به دنبال هم R-Y , B-Y

۳- ۴/۴۰۶۲۵ ، ۴/۲۵

۴- کلید سکام در فرستنده در یک سطر Y-R را با حامل مربوطه به مدولاتور FM Y-R و در سطر بعدی سیگنال رنگ Y-B را با حامل مربوطه به مدولاتور Y-B اعمال می‌کند.

۵- کلید سکام در گیرنده سیگنال‌های رنگ مدوله شده را به طور صحیح به آشکارسازهای مربوط به هر رنگ اعمال می‌کند.

پاسخ پیشآزمون (۶)

۱- ۵۰ ، ۷۵

۲- SECAM, PAL, NTSC

۳- سیگنال RF صوت و تصویر

۴- الف

ضمیمه‌ها در آزمون مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

ضمیمه شماره ۱


تهیه‌ی سیگنال روشنایی U_Y

با توجه به این که $U_Y = \frac{1}{3} U_B + \frac{1}{3} U_R + \frac{1}{3} U_G$ است، برای تهیه نسبت‌های معینی از سه سیگنال U_B و U_G و U_R از مدار ماتریس مقاومتی استفاده می‌شود. در مدار ماتریس مقاومتی توسط تقسیم ولتاژ می‌توان نسبت‌های معینی از U_R و U_B و U_G را فراهم نمود.

$$\text{تهیه } \frac{1}{3} U_R$$

با توجه به شکل ۱-۱ و با استفاده از تقسیم ولتاژ می‌توان نوشت $U_{Rout} = \frac{U_R \times R}{R_1 + R}$ با انتخاب مقادیر

مناسب برای R و R_1 ضریب $\frac{R}{R_1 + R}$ را طوری درنظر می‌گیرند که برابر عدد $\frac{1}{3}$ شود.

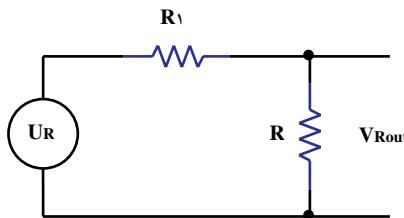


شکل ۱-۱

تهیه $\frac{1}{3} U_G$

با توجه به شکل ۱-۲ و تقسیم ولتاژ می‌توان نوشت $U_{Gout} = \frac{U_G \times R}{R_1 + R}$ اگر نسبت $\frac{R}{R_1 + R}$ را مساوی

۰/۵۹ U_G فراهم می‌شود.

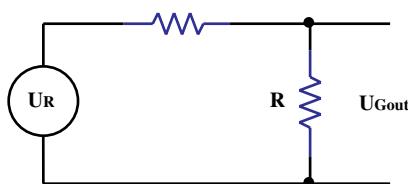


شکل ۱-۲

تهیه $\frac{1}{11} U_B$


با توجه به شکل ۱-۳ و تقسیم ولتاژ می‌توان نوشت $U_{Bout} = \frac{U_B \times R}{R_1 + R}$ اگر $\frac{R}{R_1 + R} = \frac{1}{11}$ باشد،

۰/۱۱ U_B فراهم می‌شود.

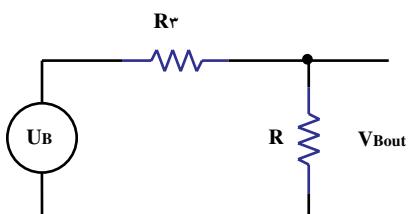

شکل ۱-۳

در شکل ۱-۴ یک ماتریس مقاومتی که U_Y توسط آن تهیه می‌شود رسم شده است.

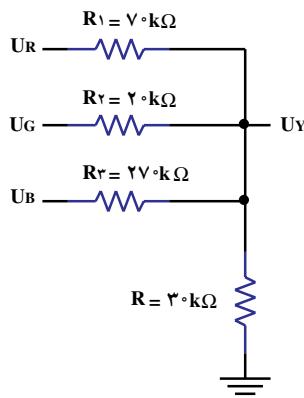

شکل ۱-۴

دیاگرام برداری سیگنال نوع رنگ

فرض کنید دوربین صحنه‌ای را که فقط از رنگ قرمز تشکیل یافته است جاروب می‌کند شکل (۱-۵). در این صورت ولتاژهای خروجی G و B دوربین برابر صفر بوده و فقط خروجی R دارای ولتاژ می‌باشد. اگر در رابطه $R-Y$ بجای G و B عدد صفر را قرار دهیم مقدار $R-Y$ برابر R و مقدار $B-Y$ برابر $R/3$ بدست می‌آید.



شکل ۱-۵


$$R - Y = 0 / V \cdot R - 0 / 59 G - 0 / 11 B = 0 / V \cdot (R) - 0 / 59(0) - 0 / 11(0)$$

$$R - Y = 0 / V \cdot R$$

$$B - Y = 0 / 89 B - 0 / 59 G - 0 / 3 \cdot R = 0 / 89(0) - 0 / 59(0) - 0 / 3 \cdot R$$

$$B - Y = -0 / 3 \cdot R$$

با توجه به مقادیر $R-Y$ و $B-Y$ برای رنگ قرمز، دیاگرام برداری رنگ به صورت شکل ۱-۶ درمی‌آید.

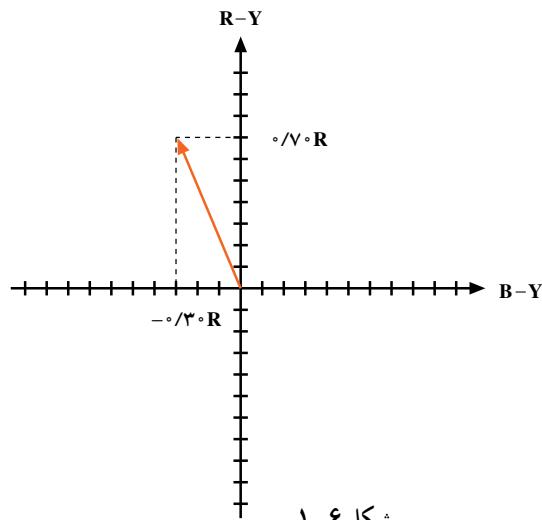


شکل ۱-۶

اگر دوربین از صحنه‌ای که فقط از رنگ سبز تشکیل یافته است و لتاژ تهیّه کند (شکل ۱-۷)



شکل ۱-۷

چون مقدار $B - Y = -\circ / 59G$ و $R - Y = -\circ / 59G$ می‌شود بردار رنگ سبز به صورت شکل ۱-۸ درمی‌آید.

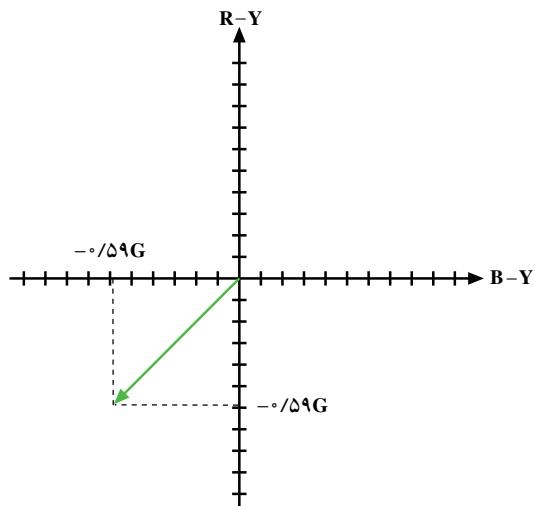


شکل ۱-۸

اگر دوربین از صحنه‌ای که فقط از رنگ آبی تشکیل یافته است و لتاژ تهیّه کند (شکل ۱-۹).




شکل ۱-۹

مقدار $B - Y = \circ / 89B$ و $R - Y = -\circ / 11B$ می‌شود و بردار رنگ آبی به صورت شکل ۱-۱۰ درمی‌آید.

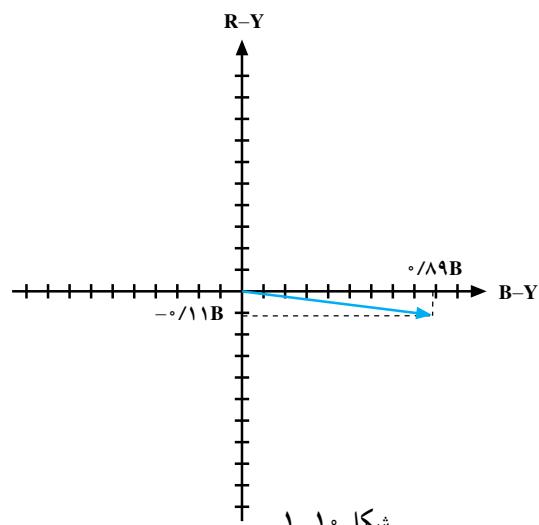


شکل ۱-۱۰

بردار سایر رنگ‌ها رانیز می‌توان به همین صورت رسم کرد. برای سه سیگنال R و G و B دیاگرام برداری به صورت شکل ۱-۱۱ درمی‌آید.

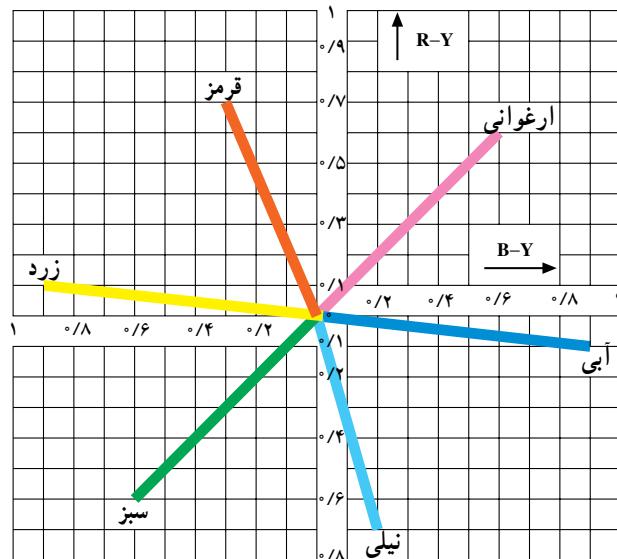

شکل ۱-۱۱

اگر از انتهای هر بردار، برداری موازی و مساوی دو بردار دیگر رسم کنیم یک شش ضلعی به دست می‌آید که هر نقطه از اضلاع این شش ضلعی می‌تواند محل یک سیگنال نوع رنگ باشد (شکل ۱-۱۲). مثلاً نقطه M محل رنگ ارغوانی است که از جمع بردارهای رنگ‌های قرمز و آبی بدست می‌آید (شکل ۱-۱۲). بردار FY که از جمع برداری FR و FG بدست می‌آید محل بردار رنگ زرد است (شکل ۱-۱۲).

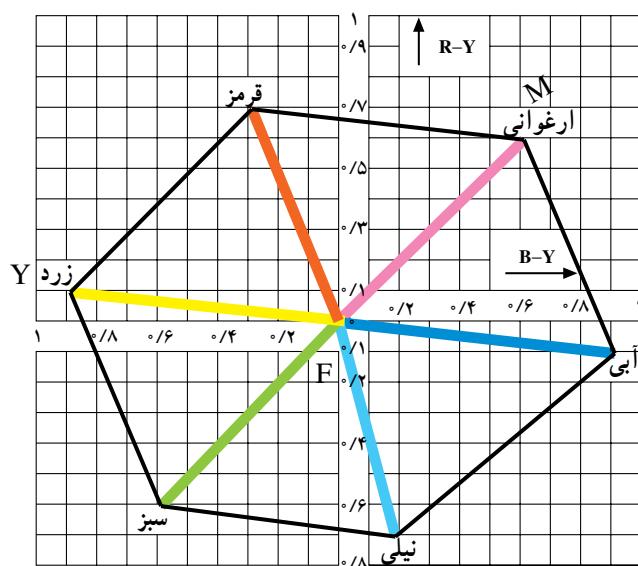


شکل ۱-۱۲

ضمیمه شماره ۲


حذف اثر اشتباه فاز

به کمک بردار و جمع برداری نشان داده خواهد شد چگونه اثر اشتباه فاز در سیستم پال حذف می‌شود. در صورتی که رنگ را با زاویه‌ی فاز 45° درجه نسبت به محور $B-Y$ درنظر بگیریم و اشتباه فاز برابر با $+15^\circ$ درجه باشد. شکل ۲-۱ رنگ سطر اول را با اشتباه فاز $+15^\circ$ درجه نشان می‌دهد.

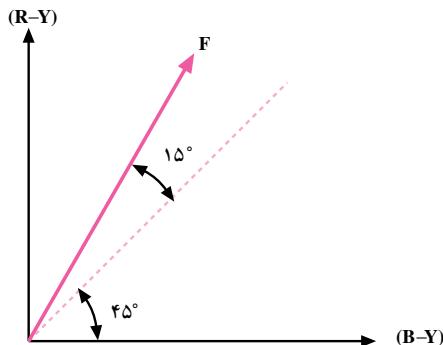


شکل ۲-۱

می‌دانیم رنگ سطر دوم -45° درجه است با توجه به $+15^\circ$ درجه اشتباه فاز، گیرنده رنگ را با زاویه $-45 + 15 = -30^\circ$ درجه دریافت می‌کند (شکل ۲-۲).

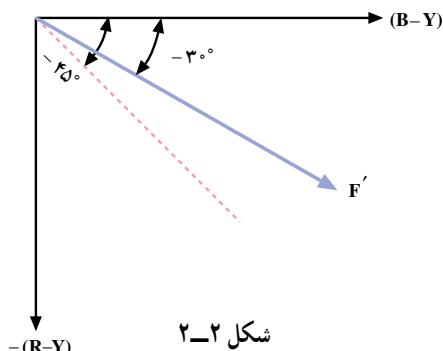


شکل ۲-۲

در بردار مجموع $\vec{F} + \vec{F}'$ مشاهده می‌شود که بردار برآیند روی محور $B-Y$ قرار نمی‌گیرد بلکه با محور $B-Y$ زاویه‌ای برابر $15^\circ \neq 0^\circ$ تشکیل می‌دهد (شکل ۲-۳).

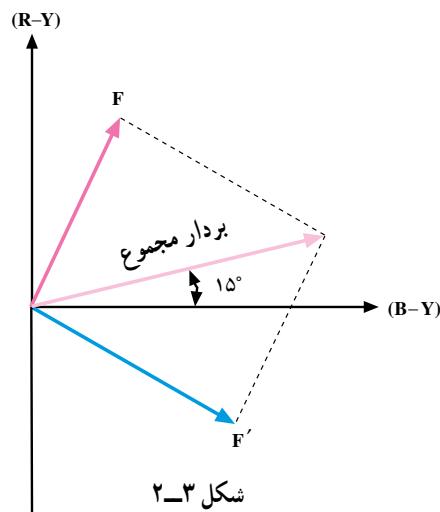



شکل ۲-۳

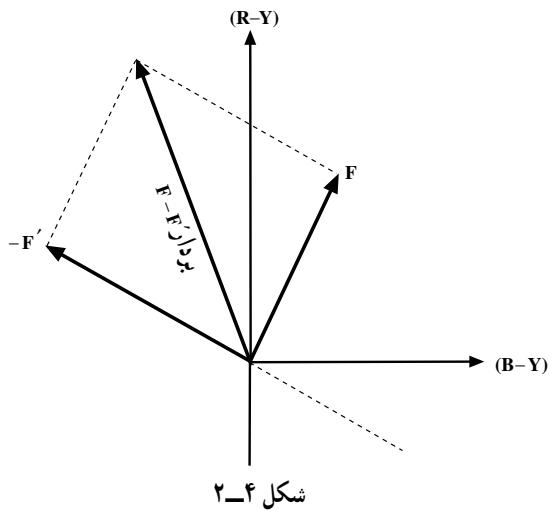در بردار تفاضل $\vec{F} - \vec{F}'$ مشاهده می‌شود این بردار نیز با محور Y-R زاویه‌ی ۱۵ درجه می‌سازد(شکل ۲-۴).




شکل ۲-۵ بردارهای $F + F'$ و $F - F'$ را نشان می‌دهد. در هنگام آشکارسازی در آشکارسازهای همزمان، اسیلاتور گیرنده به آشکارساز همزمان Y-B-Y، فقط حامل فرعی هم فاز با مؤلفه‌ی Y-B-Y را اعمال می‌کند، لذا مؤلفه هم‌فاز با Y-B-Y رنگ آبی آشکار می‌شود. در آشکارسازی رنگ قرمز نیز در آشکارساز همزمان قرمز، حامل فرعی هم‌فاز، R-Y اعمال می‌شود لذا اشتباه فاز روی تمایل رنگ اثری ندارد و فقط درجه اشباع رنگ کاهش می‌یابد.

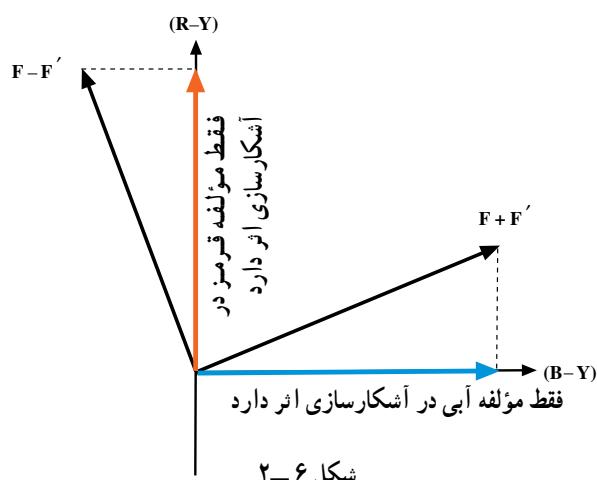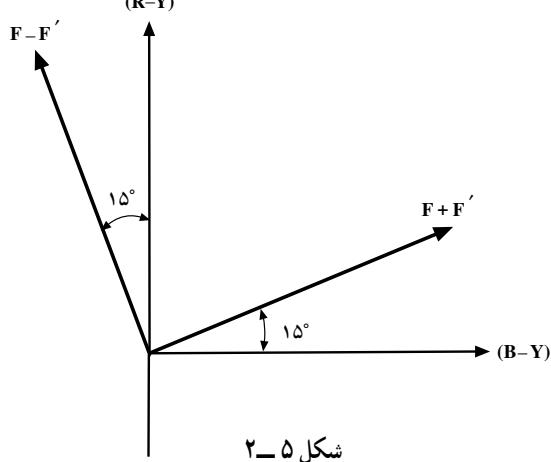اگر اشتباه فاز کم باشد کمبوود درجه اشباع احساس نمی‌شود (شکل ۲-۶).




آشکارسازی رنگ آبی

می‌دانیم رنگ هر خط با زاویه‌ی فاز و طول بردار مشخص می‌شود فرض کنید رنگ سطر اول برابر با بردار F است (شکل ۲-۷).

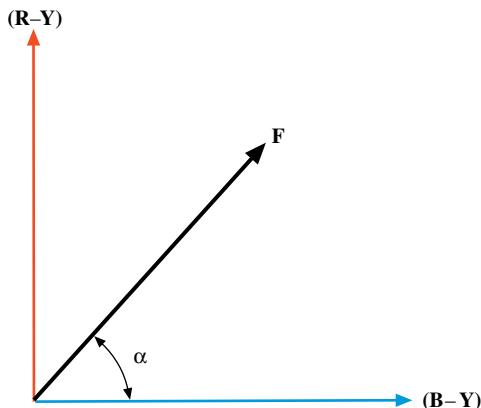


شکل ۲-۷

F دارای دو مؤلفه‌ی آبی و قرمز می‌باشد. U مربوط به مؤلفه‌ی آبی و V مربوط مؤلفه قرمز بردار F درنظر گرفته می‌شود (شکل ۲-۸).

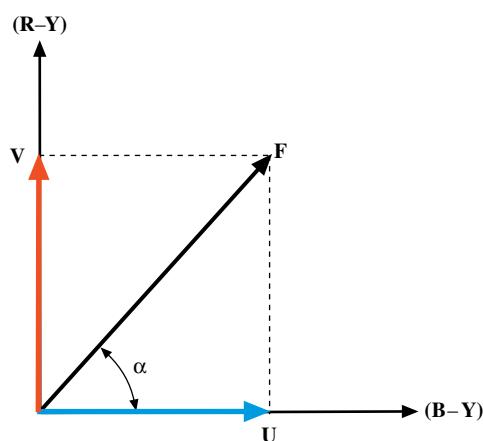

شکل ۲-۸


در سطر دوم رنگ طوری ارسال می‌شود که مؤلفه‌ی V آن با سطر اول 180° درجه اختلاف فاز دارد. رنگ سطر دوم را 'F' نامیم (شکل ۲-۹).

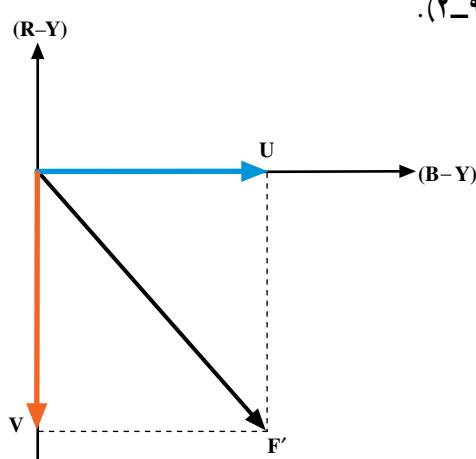


شکل ۲-۹

اگر سطر اول را ۶۴ میکروثانیه تأخیر دهیم تا با سطر دوم همزمان شود سپس این دو بردار را باهم جمع برداری کنیم مشاهده می‌شود مؤلفه‌های قرمز دو سطر هم دیگر را حذف نموده و در بردار مجموع فقط مؤلفه‌ی آبی وجود دارد (شکل‌های ۲-۱۰ و ۲-۱۱).

بدین ترتیب مؤلفه‌ی آبی مدوله شده در آشکارساز همزمان رنگ آبی، آشکار می‌شود.

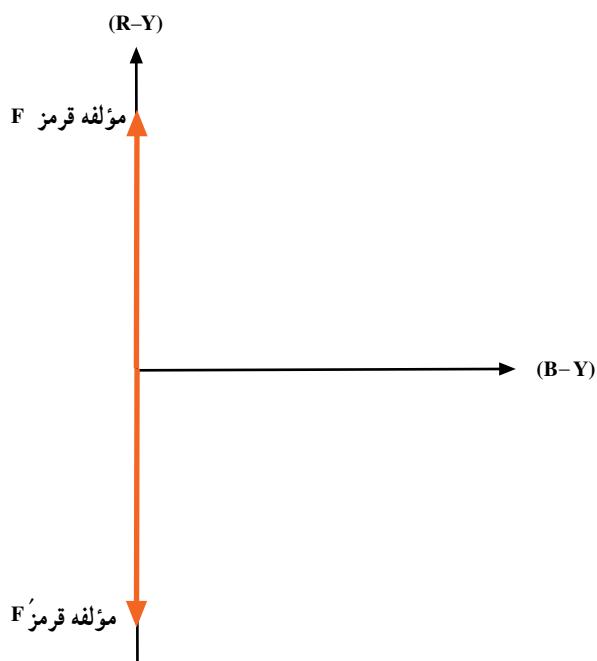


شکل ۲-۱۰

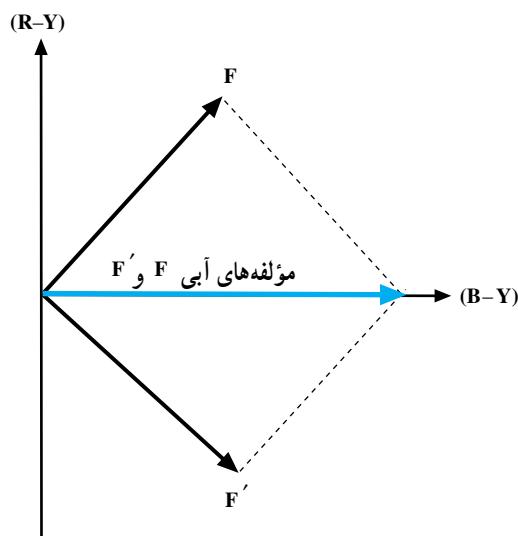


شکل ۲-۱۱

آشکارسازی رنگ قرمز


بردار رنگ سطر اول به صورت شکل ۲-۱۲ و بردار رنگ سطر دوم به صورت شکل ۲-۱۳ است. سیگنال مدوله شده سطر دوم را 18° درجه اختلاف فاز می‌دهیم تا F' به F تبدیل شود (شکل ۲-۱۴).

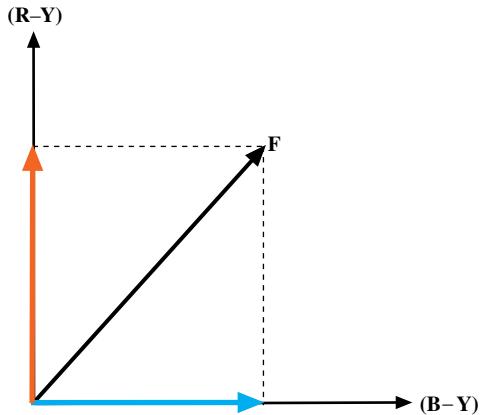

شکل ۲-۱۲

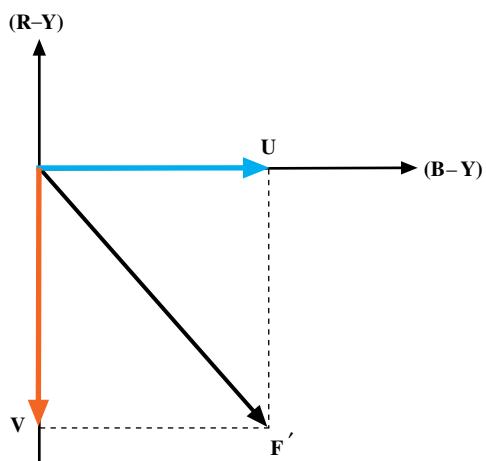


شکل ۲-۱۳

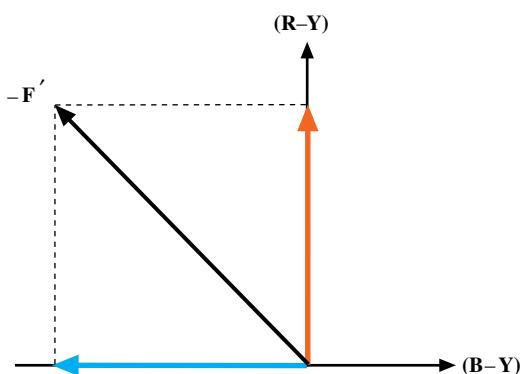


شکل ۲-۱۴

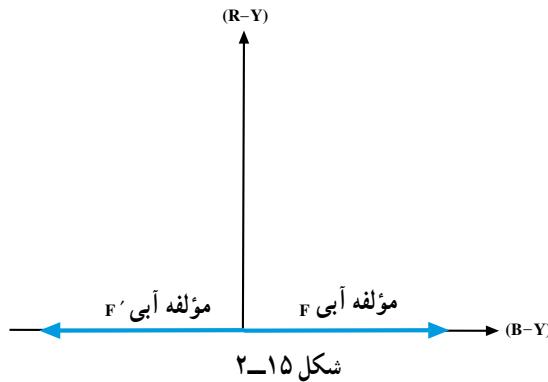$\vec{F} + \left(-\vec{F}' \right)$ را با F همزمان نموده سپس این دو سیگنال را باهم جمع برداری می کنیم. مشاهده می شود دارای مؤلفه های آبی قرینه است و مؤلفه های آبی یک دیگر را حذف می کنند (شکل ۲-۱۵).



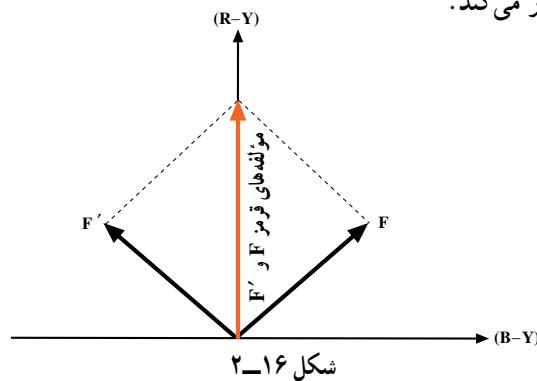مطابق شکل ۲-۱۶ $F - F'$ فقط دارای مؤلفه رنگ قرمز است. بدین ترتیب آشکارساز همزمان قرمز، سیگنال تفاضلی قرمز را آشکار می کند.



ضمیمه شماره ۳

مقدار نامی تغییرات فرکانس در مدولاسیون FM برای سیگنال های D_R و D_B


مقدار نامی تغییرات فرکانس برای سیگنال D_R برابر است با

$$\Delta F(D_R) = \pm 28^{\circ} KHZ \pm 28 KHZ$$

میزان نامی تغییرات فرکانس برای سیگنال تفاضلی D_B برابر است با

$$\Delta F(D_B) = \pm 23^{\circ} KHZ \pm 23 KHZ$$

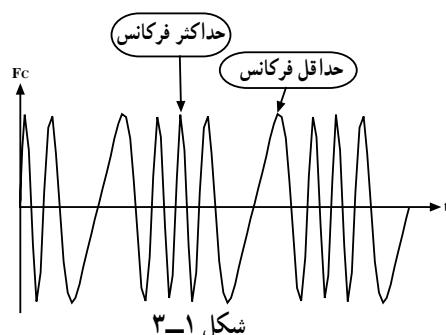شکل ۳-۱ تغییرات فرکانس حامل را نشان می دهد.



برای جلوگیری از انحراف زیاد فرکانس در رنگ‌های با درجه اشباع بالا، حداکثر تغییرات فرکانس را به صورت رابطه ۳-۱ در نظر می‌گیرند.

$$\Delta F(D_R)_{\max} = 35^{\circ} \text{ KHZ} \pm 35 \text{ KHZ}$$


$$-50^{\circ} \text{ KHZ} \pm 5^{\circ} \text{ KHZ}$$

مشاهده می‌شود تغییرات فرکانس برای Y-R نسبت به موج حامل ۶/۴۰ مگاهرتز قرینه نیست.

ضمیمه شماره ۳


روش اروپایی یا روش پالس شناسایی در فاصله دو میدان

در این روش پالس‌های شناسایی رنگ را در زمان برگشت عمودی ارسال می‌کنند. زمان برگشت هر میدان نیم تصویر به میدان نیم تصویر بعدی ۲۵ خط می‌باشد. در این فاصله‌ی زمانی اطلاعاتی ارسال نمی‌شود. حامل فرعی رنگ را به طول ۹ خط بعد از پالس‌های متعادل کننده ارسال می‌کنند. این پالس‌ها در میدان اول و در زمان خطوط هفتم تا پانزدهم پالس‌های سنکرون ارسال می‌شوند. شکل ۳-۲ پالس‌های سینک عمودی و پالس‌های شناسایی نیم تصویر اول را نشان می‌دهد.

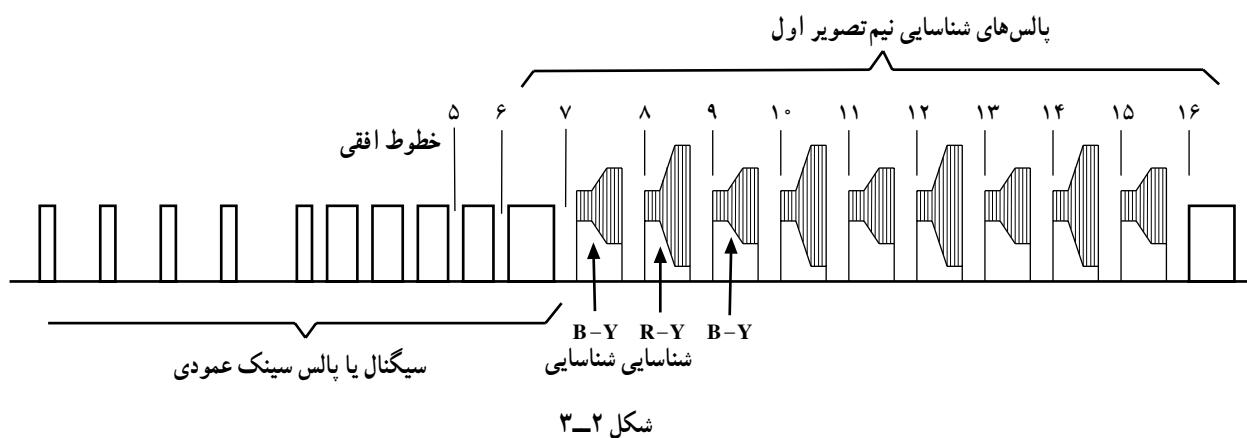

شکل ۳-۲


در طول میدان دوم، پالس‌های شناسایی در زمان خطوط ۳۲۰ تا ۳۲۸ ارسال می‌شوند (شکل ۳-۳). مکان این پالس‌ها را نشان می‌دهد.

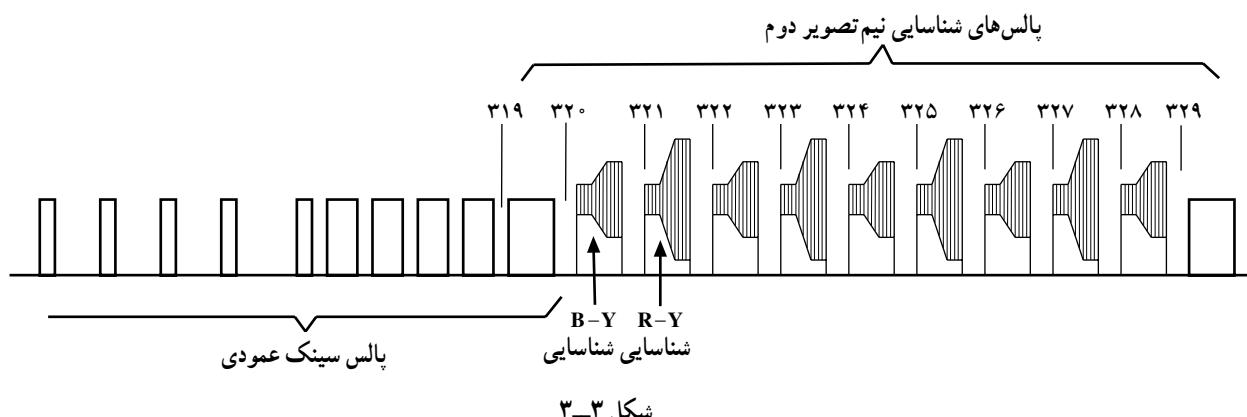

شکل ۳-۳


شکل پالس‌های شناسایی رنگ و دامنه‌ی آن‌ها

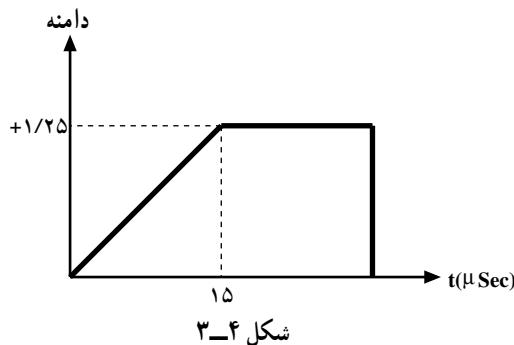دامنه‌ی موج حامل رنگ قرمز در زمان 15 ± 5 میکروثانیه از صفر به طور خطی به $+1/25$ ولت می‌رسد و سپس تا پایان خط به همین مقدار باقی می‌ماند. پس برای D_R پالس با شیب مثبت انتخاب شده است.




شکل ۳-۴ این نوع پالس و دامنه‌ی آن را نشان می‌دهد. این پالس به صورت FM روی حامل مدوله می‌شود. تغییر فرکانس کریم در مدولاسیون FM برای D_R به ازای دامنه‌ی صفر برابر $4/40.6$ مگاهرتز و به ازای دامنه‌ی $+1/25$ ولت با انحراف فرکانس $\Delta F = 35.0 \text{ KHZ}$ برای $4/756$ مگاهرتز است.

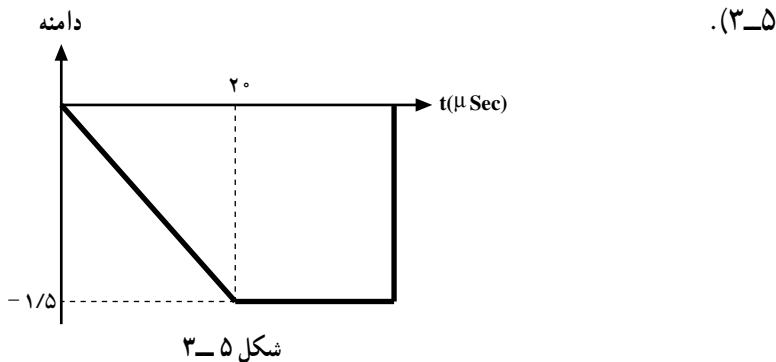دامنه‌ی موج حامل رنگ برای رنگ آبی در زمان $20 \pm 1.0 \mu\text{sec}$ به طور خطی از صفر به مقدار $-1/5$ ولت افزایش یافته و تا پایان خط به همین مقدار ثابت می‌ماند. پس برای D_B پالس با شیب منفی انتخاب شده است (شکل ۳-۵).



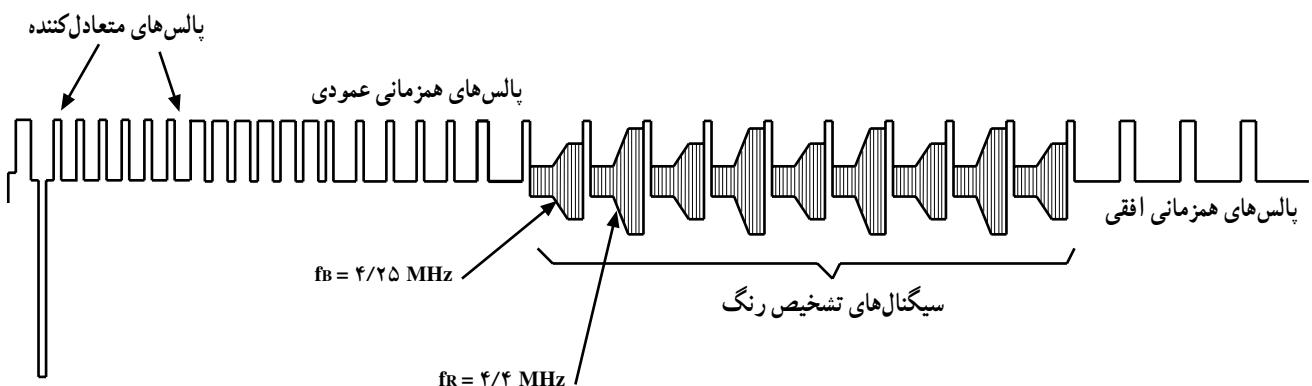فرکانس کریم در دامنه‌ی صفر برابر $4/25$ مگاهرتز و در کمترین دامنه به $3/9$ مگاهرتز می‌رسد. این پالس‌ها بعد از مدولاسیون به صورت بطری دیده می‌شود. شکل ۳-۶ این پالس‌ها را که مدوله شده‌اند نشان می‌دهد.



منابع و مأخذ

نام و نام خانوادگی مؤلف	نام کتاب	منابع
Colur Television	S.P Bali	۱
Colour television	R-R Gulati	۲
تلويزيون از سياه سفيد تا رنگي مباني و تعميرات تلوiziون رنگي	مهندس خداداد القاي عزيزالله آزاد	۳ ۴
کاتالوگ های معتبر شركت ها		۵

