

۸-۵- کار عملی شماره ۱۷: نصب و در مدار قرار دادن وارمتر و ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

قبل از شروع کار کلیه نکات اینمی قسمت ۵-۵ را به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.

۱-۸-۵- وسایل مورد نیاز

- وارمتر سه فاز چهارسیمه ۱ عدد
- ترانسفورماتورهای جریان ۳ عدد
- ترانسفورماتورهای ولتاژ ۳ عدد
- تابلو کار ۱ عدد
- فازمتر ۱ عدد
- سیم افشار ۵ متر
- آوومتر ۱ عدد
- سیم چین ۱ عدد
- سیم لخت کن ۱ عدد
- انبردست ۱ عدد
- پیچ گوشتشی ۱ عدد
- کلید سه فاز ۱ عدد
- موتور سه فاز ۱ عدد


۲-۵- مراحل انجام کار:

- وارمتر سه فاز چهارسیمه را روی تابلوی آزمایش نصب کنید.

■ ترانسفورماتورهای جریان را مطابق شکل ۷۴-۵ به شبکه و وارمتر وصل کنید.

■ ترانسفورماتور ولتاژ را مطابق شکل به شبکه و وارمتر وصل کنید.

■ ثانویه‌ی ترانسفورماتورهای جریان و نقطه‌ی صفر سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور ولتاژ را به زمین وصل کنید.

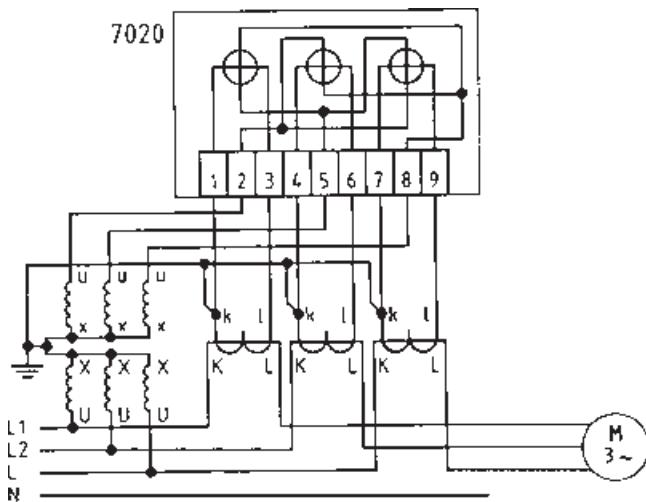


شکل ۵-۷۴

۹-۵- کار عملی شماره ۱۸: نصب و در مدار قراردادن کسینوس فی متر و وات متر

اجرای نکات اینمی و انتخاب ابزار صحیح الزامی
است.

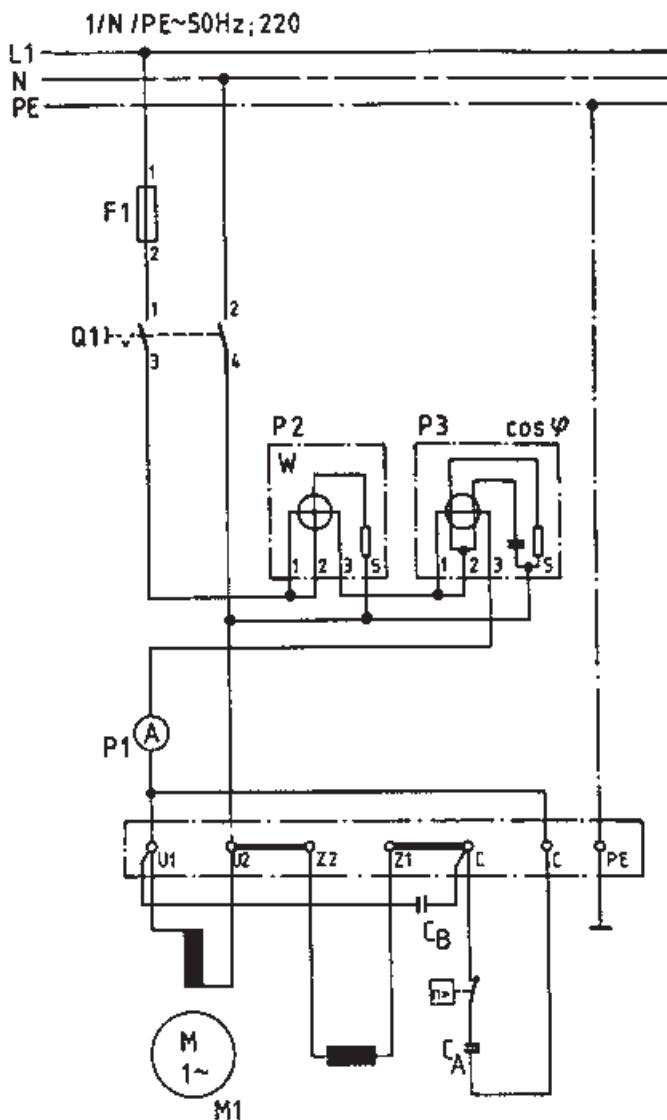قبل از شروع کار کلیه نکات اینمی قسمت ۵-۵ را
به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.



۱-۹-۵- وسایل مورد نیاز

- کسینوس فی متر ۱ عدد
- وات متر ۱ عدد
- آمپر متر ۱ عدد
- الکتروموتور تک فاز ۱ عدد
- فیوز ۱ عدد
- سیم افشار ۵ متر
- کلید دو قطبی ۱ عدد
- فاز متر و آوومتر هر کدام ۱ عدد
- ابزار برق یک دست

۲-۵- مراحل انجام کار:

- مداری مطابق شکل ۵-۷۵ روی تابلو کار بیندید.
- توان مفید را توسط وات متر P_2 و ضریب قدرت الکتروموتور تک فاز را توسط کسینوس فی متر P_3 اندازه گیری کنید.
- شدت جریان مدار توسط آمپر متر P_1 اندازه گیری کنید.




شکل ۵-۷۵

زمان : ۷ ساعت

۱۰-۵- کار عملی شماره ۱۹: نصب و در مدار قرار دادن کنتور تک فاز و کنتور سه فاز و اندازه گیری انرژی مصرفی و فرکانس

هنگام اجرای کار عملی در کارگاه سکوت را رعایت کنید تا تمرکز کافی داشته باشد.

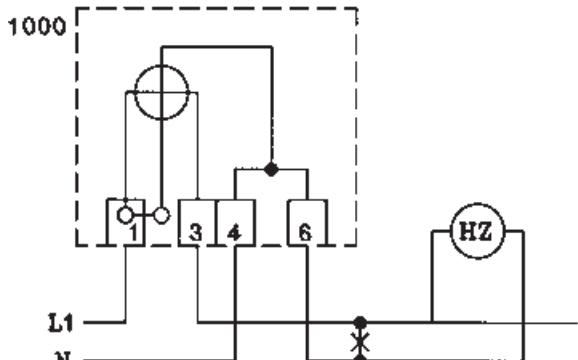قبل از شروع کار کلیه نکات اینمی قسمت ۵-۵ را به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.




الف - شمای مداری



ب - شمای واقعی

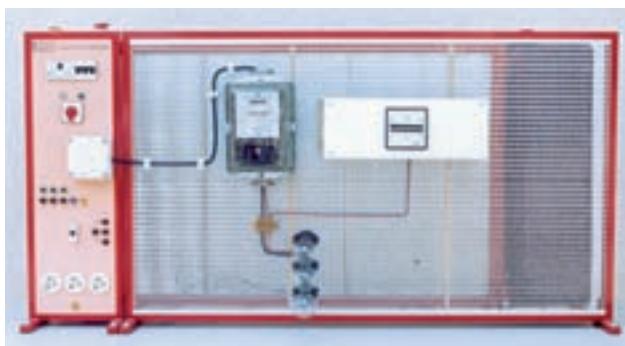شکل ۵-۷۶ - مدار کنتور تک فاز و فرکانس متر



ب - شمای واقعی

شکل ۵-۷۷ - مدار کنتور سه فاز چهارسیمه همراه فرکانس متر

۱۰-۵-۱ - وسایل مورد نیاز


- کنتور تک فاز ۱ عدد - تابلو کار
- کنتور سه فاز چهارسیمه
- لامپ رشته‌ای ۳۸۰ ولت
- سیم افشار ۵ متر - فاز متر ۱ عدد - آوومتر ۱ عدد -
لوازم التحریر یک دست - ابزار برق یک دست - فرکانس متر ۱ عدد
تذکر: در صورتی که لامپ ۳۸۰ ولت موجود نباشد دو
لامپ ۲۲۰ ولت را با هم سری کنید.

۱۰-۵-۲ - مراحل انجام کار:

- مداری مطابق شکل ۵-۷۶
- انرژی مصرفی لامپ در مدت نیم ساعت را اندازه گیری کنید.

۱۰-۵-۳ - مداری مطابق شکل ۵-۷۷

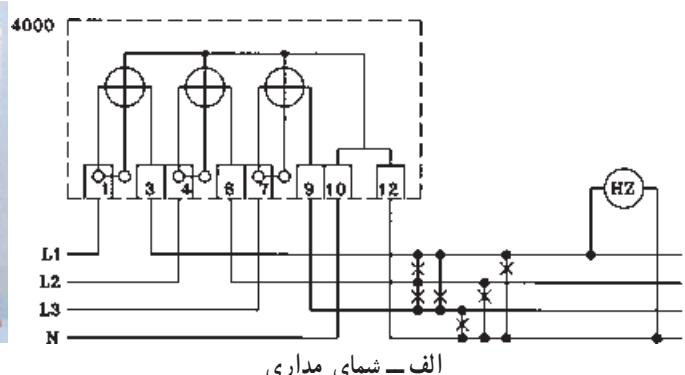- انرژی مصرفی کل لامپ‌ها را توسط کنتور سه فاز چهارسیمه در مدت زمان نیم ساعت اندازه گیری و یادداشت کنید.
- فرکانس متر را وصل کنید و فرکانس شبکه را بخوانید.



الف - شمای مداری

آزمون پایانی (۵)

زمان: ۱۵ دقیقه

۱- مفهوم علائم و روی دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی چیست؟

- الف - دستگاه با ولتاژ ۲۰۰۰ ولت آزمایش شده، دستگاه با آهنربای دائم و قاب‌گردان
- ب - دستگاه با ۲۰۰ ولت آزمایش شده، دستگاه با آهنربای دائم و قاب‌گردان
- ج - دستگاه اندازه‌گیری الکترومغناطیسی، دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی
- د - دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی با ۲۰۰ ولت آزمایش شده، دستگاه اندازه‌گیری الکترومغناطیسی

۲- علائم ، ، به ترتیب چه نوع دستگاه‌های اندازه‌گیری را نشان می‌دهند؟

- الف - فرکانس متر، وات متر، کسینوس فی متر
- ب - فرکانس متر، کتتور، کسینوس فی متر
- ج - ضریب قدرت سنج، فرکانس متر، انرژی سنج
- د - ضریب قدرت سنج، وات متر، فرکانس متر

۳- علائم ، ، ، به ترتیب چه نوع دستگاه‌های اندازه‌گیری است؟

- الف - با سیم حرارتی، الکترودینامیکی، الکترواستاتیکی
- ب - مبدل حرارتی، الکترودینامیکی، الکترواستاتیکی
- ج - مبدل حرارتی، الکترواستاتیکی، الکترودینامیکی
- د - سیم حرارتی، الکترواستاتیکی، ویراسیونی

۴- کدام یک از دستگاه‌های اندازه‌گیر فقط جریان مستقیم را اندازه‌گیری می‌کند؟

- الف - قاب‌گردان و آهنربای دائم
- ب - الکترودینامیکی
- ج - الکترواستاتیکی
- د - اندوکسیونی

۵- دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی دارای است.

- الف - دو قاب‌گردان و یک سیم پیچ ثابت
- ب - یک قاب‌گردان و یک سیم پیچ گردان
- ج - دو قاب‌گردان صلیبی
- د - یک قاب‌گردان و یک سیم پیچ ثابت

۶- برای اندازه‌گیری توان خازن از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

- الف - فرکانس متر
- ب - ولت‌متر و آمپر‌متر
- ج - وات‌متر
- د - وارمتر

۷- در صورتی که کسینوس فی‌متر در مدار اهمی خالص قرار گیرد، چه عددی را نشان می‌دهد؟

- الف - یک
- ب - صفر
- ج - بی‌نهایت
- د - 5°

۸- ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان

- الف - ترانسفورماتور افزاینده است.
- ب - ترانسفورماتور کاهنده است.
- ج - مبدل توان است.
- د - مبدل فرکانس است.


۹- مکانیزم کار کنتور جریان متناوب کدام است؟

- الف - اندوکسیونی
- ب - الکترودینامیکی
- ج - الکترواستاتیکی
- د - ویراسیونی

۱۰- به چه دلیلی یک سر سیم پیچ ثانویه‌ی ترانسفورماتور جریان را به زمین وصل می‌کند؟


- الف - جهت حفاظت ترانسفورماتور جریان
- ب - جهت حفاظت شخص
- ج - جهت ازدیاد جریان بار
- د - جهت حذف تلفات در ترانسفورماتور

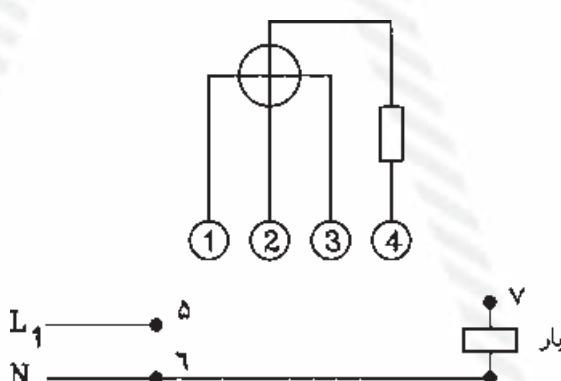۱۱- شکل زیر دیاگرام وات‌متر را نشان می‌دهد. برای تکمیل مدار، اعداد به چه ترتیبی باید به هم وصل شوند؟




- الف - (۵ به ۱ و ۳)، (۶ به ۴)، (۲ به ۷)
- ب - (۵ به ۱)، (۶ به ۲ و ۳)، (۷ به ۴)
- ج - (۲ به ۵)، (۶ به ۱ و ۴)، (۷ به ۳)
- د - (۵ به ۱ و ۲)، (۶ به ۴)، (۷ به ۳)

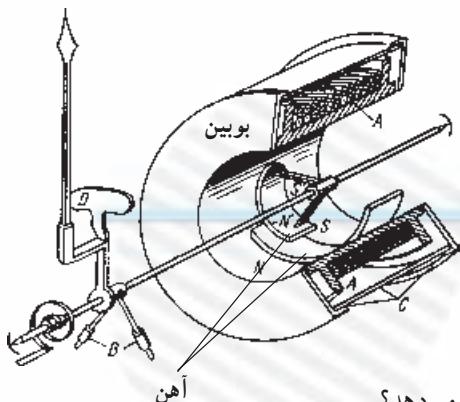۱۲- شکل زیر مکانیزم چه نوع دستگاه اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.




- الف - آهن نرم گردان
- ب - الکترودینامیکی
- ج - الکترواستاتیکی
- د - اندوکسیونی

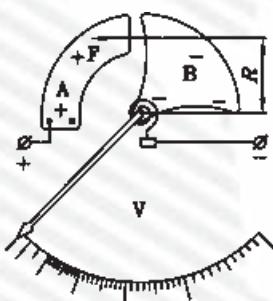۱۳- شکل زیر مکانیزم چه نوع دستگاه اندازه‌گیری را نشان می‌دهد؟



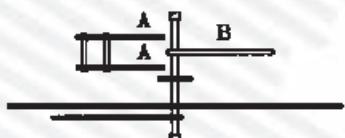- الف - الکترودینامیکی
- ب - الکترواستاتیکی
- ج - آهن نرم گردان
- د - اندوکسیونی




۱۴- فرکانس متر ارتعاشی دارای است.

- الف - عقرهای متصل به آهن نرم گردان
- ب - تعدادی تیغه‌های فولادی با فرکانس خودی متفاوت
- ج - عقرهای متصل به بوین گردان
- د - تعدادی تیغه‌های فولادی متصل به آهنربای دائم

۱۵- خطای سنجش عبارتست از مقدار

- الف - واقعی منهای عدد آخر صفحه‌ی مدرج
- ب - سنجیده شده ضرب در عدد آخر صفحه‌ی مدرج
- ج - سنجیده شده منهای مقدار حقيقی
- د - حقيقی به اضافه‌ی مقدار سنجیده شده

زمان : ۲ ساعت

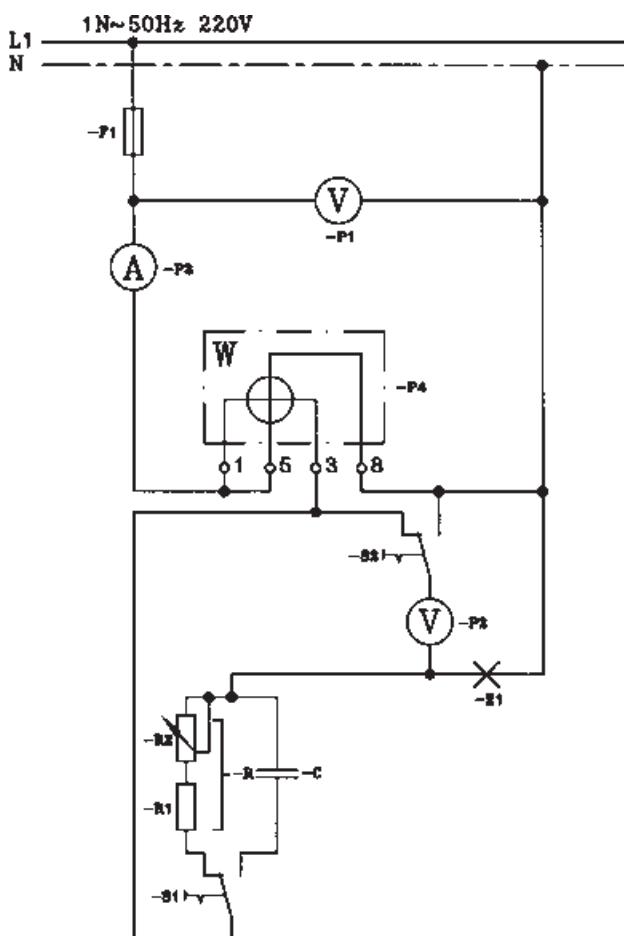

هنگام اندازه‌گیری مراقب باشید در خواندن مقادیر اشتباه نکنید.

۱۱-۵-۱ آزمون پایانی عملی (۵)

۱۱-۵-۱-۱ وسایل مورد نیاز

- ۱ عدد فیوز ۶ آمپر و اجزای آن (F_1)
- ۲ عدد کلید دوطرفه (S_1 و S_2)
- ۱ عدد خازن ۹ میکروفاراد (C)
- ۲ عدد خازن موازی هر کدام $4/5$ میکروفاراد یا سریچ لامپ (E_1)
- ۱ عدد مقاومت 10Ω ، $1A$ (R_1)
- ۱ عدد پتانسیومتر $1/5A$ ، 16Ω (P_2)
- ۲ عدد ولت‌متر (P_1 و P_3)
- ۱ عدد آمپر‌متر (P_4)
- ۱ عدد وات‌متر (P_4)
- ۱ عدد اهم‌متر

لامپ $110V$ و $60W$

۱۱-۵-۲ مراحل انجام کار:

■ مداری مطابق شکل بیندید.

■ ولتاژ، توان، شدت جریان مدار را مطابق جدول ۱

اندازه‌گیری کنید و جدول را تکمیل کنید.

■ از اندازه‌گیری که در جدول ۱ به دست آمده، مقادیر

جدول شماره ۲ را محاسبه کرده و جدول را تکمیل کنید.

جدول ۱

حالت سری	مقاومت R	خازن C
بر حسب V (ولت)		
بر حسب W (وات)		
بر حسب A (آمپر)		
بر حسب V (U_{E1})		
بر حسب V (U_R)		
بر حسب V (U_C)		

جدول ۲

حالت سری	مقاومت R	خازن C
Ω بحسب R_{E1}		
حالت سری بحسب R		
μF بحسب C		
ضریب قدرت $\cos\varphi$		
زاویه فاز φ		

توضیح: برای اندازه‌گیری‌های مختلف از کلیدهای S_1 و S_2 استفاده کنید.

با وصل کلید S_1 به طرف راست یا به طرف چپ، لامپ یک بار با خازن و یک بار با مقاومت سری می‌شود.

ارزیابی آزمایش‌ها:

- ۱- با کدام نوع از حالات مدار سری توان اکثیرو کمتر است؟
- ۲- اگر ظرفیت خازن کاهش یابد، ولتاژ دو سر لامپ چه تغییری می‌کند؟

پاسخ‌های ۱ و ۲:

.....
.....
.....
.....
.....

واحد کار ششم

380/220V 50Hz

حافظت اشخاص و ابزار


هدف کلی

به کارگیری وسایل حفاظت الکتریکی اشخاص و دستگاه‌های الکتریکی و نصب و سیم‌کشی آن‌ها

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- کارکرد وسایل و سیستم‌های حفاظت الکتریکی شخص را توضیح دهد.
- ۲- سیم‌کشی و نصب دستگاه‌ها و سیستم‌های حفاظت الکتریکی شخص را بیان کند.
- ۳- سیستم‌های حفاظت الکتریکی شخص را اجرا کند.

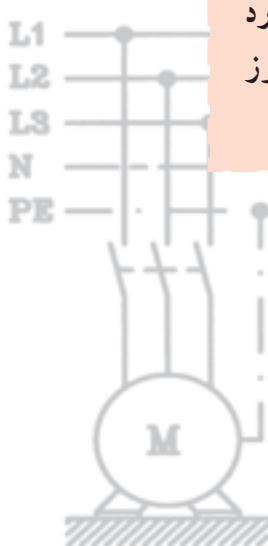حافظت الکتریکی از مواردی است که اگر مورد اجرا گذاشته نشود، علاوه بر خسارات مالی، بروز حوادث ناگوار از بعد انسانی را نیز در بر دارد.



پیش آزمون (۶)

زمان: ۱۵ دقیقه

۱- عبور $10^{18} / 28 \times 6$ الکترون از مقطع هادی در عرض یک ثانیه تعریف واحد کدام کمیت الکتریکی است؟

الف - کولن

ج - ولت

ب - آمپر

د - وات

۲- واحد هدایت الکتریکی کدام است؟

الف - Ω

ج - Ωmm^2

ب - $\Omega \cdot \text{cm}$

د - mho (مو)


۳- در مدار زیر مقاومت R چقدر است؟

الف - 2Ω

ب - 3Ω

د - 5Ω

ج - 4Ω

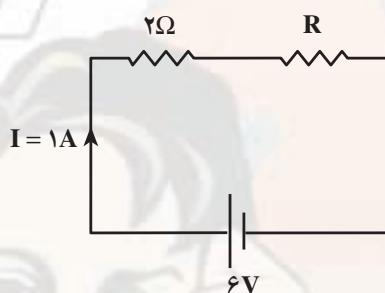


۴- در مدار شکل زیر ولتاژ V_3 چقدر است؟

الف - $16V$

ب - $8V$

د - $3V$

ج - $10V$

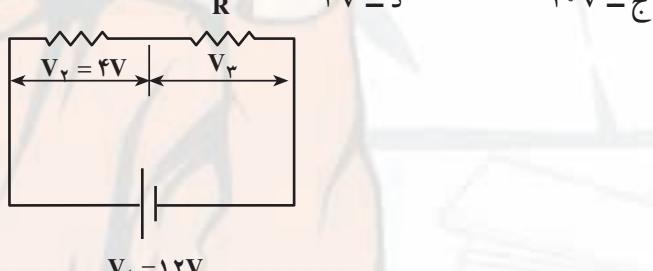

$$V_1 = 12V$$

۵- اگر دو مقاومت به صورت سری به هم وصل شوند

الف - هر دو آنها باید یک مقدار مقاومت داشته باشند.

ب - ولتاژ بین هر کدام از آنها باید یکسان باشد.

ج - باید مقاومت‌های متفاوتی داشته باشند.

- 
- د - فقط یک مسیر جریان برای هر دو مقاومت وجود دارد.
- ۶- برای حفاظت شخص در مقابل اتصال بدن از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- الف - کلید FI ب - رله‌ی حرارتی ج - رله‌ی مغناطیسی د - فیوز
- ۷- ترانسفورماتور ایزوله در چه نوع حفاظتی به کار می‌رود؟
- الف - حفاظت زمین ب - حفاظت دستگاهها ج - حفاظت شخص
- د - هر سه مورد
- ۸- برای حفاظت دستگاه‌های الکتریکی در مقابل اتصال کوتاه از چه وسیله‌ی حفاظتی استفاده می‌شود؟
- الف - رله‌ی حرارتی ب - رله‌ی مغناطیسی ج - کلید FI د - هر سه
- ۹- برای حفاظت دستگاه‌های الکتریکی در مقابل اضافه‌بار از چه وسیله‌ی حفاظتی استفاده می‌شود؟
- الف - کلید FI ب - فیوز ج - رله حرارتی د - رله مغناطیسی
- ۱۰- علامت IP روی دستگاه‌های الکتریکی چیست؟
- الف - حفاظت ملی ب - حفاظت پین‌المللی ج - اسب بخار
- د - جریان و توان الکتریکی

۱-۶- دلایل و شرایط ایجاد برق‌گرفتگی

استفاده روزافزون انرژی الکتریکی باعث افزایش حوادث برق‌گرفتگی شده است. برخی از حوادث الکتریکی مستقیم یا غیرمستقیم موجب از دست رفتن زندگی انسان می‌شود. خطرات الکتریکی به چشم دیده نمی‌شوند، یک سیم برق‌دار با یک سیم برق از نظر ظاهری تفاوتی ندارند. و از طرفی انسان نیز دچار اشتباه می‌شود.

برق‌گرفتگی می‌تواند در عرض چند ثانیه منجر به مرگ شود. بنابراین پیشگیری از حوادث برق‌گرفتگی و رعایت اصول حفاظت و ایمنی می‌تواند حوادث ناشی از کار را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.

به دو دلیل برق‌گرفتگی ایجاد می‌شود:

- علل ناشی از فقدان تجهیزات و وسایل حفاظتی
- علل شخصی، نظری نداشتن آموزش کافی و لازم، به کاربردن روش‌های ناصحیح، مناسب‌بودن اعضای بدن شخص نسبت به نوع و ماهیت کار محوله، عدم آشنایی یا سهل‌انگاری. برای کاهش امکان برق‌گرفتگی افراد از سیستم‌های ایمنی استفاده می‌شود. سیستم‌های ایمنی بسیار متنوع هستند و هر کدام دارای خصوصیاتی می‌باشند که به شرح آن‌ها می‌پردازم.

۲-۶- سیستم حفاظت توسط سیم زمین

در این سیستم به منظور حفاظت از جان تمامی افراد و کارکنانی که از وسایل، ابزارها و دستگاه‌های برقی استفاده می‌کنند در برابر برق‌گرفتگی اقدامات زیر انجام می‌شود.

الف - نقطه نول سیم پیچ مولدات برق در نیروگاه‌های برق و همچنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پست‌های برق سیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتدا و انتهای خط و در خطوطی به طول بیش از ۲۰۰ متر علاوه بر ابتدا و انتهای خط در هر فاصله ۲۰۰ متری به الکترود سیم زمین مربوطه متصل می‌شود که این سیستم به‌طور کلی اتصال زمین سیستم نامیده می‌شود.

ب - بدنه یا محفظه فلزی کلیه وسایل، ابزار، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تابلوهای برقی و همچنین اسکلت و اجزای فلزی داخلی هریک، که حامل جریان برق نمی‌باشد، به سیستم اتصال زمین ساختمان مربوطه وصل می‌شود. این سیستم به‌طور کلی

اتصال زمین وسایل نامیده می‌شود.

- اتصال زمین در نیروگاه‌ها و پست‌های برق، اتصال زمین وسایل و همچنین اتصال زمین بدنه تابلوهای فشار قوی باید کاملاً از یکدیگر جدا بوده، استفاده از یک سیستم اتصال زمین با الکترود مشترک مجاز نمی‌باشد.

- در ساختمان‌هایی که مجهز به حفاظت برق‌گیر می‌باشند، سیم اتصال زمین مربوط به برق‌گیر باید از سیستم اتصال زمین تأسیسات برقی فشار ضعیف یا فشار قوی ساختمان کاملاً جدا شود و در اتصال زمین مشترک استفاده نشود.

- هادی‌های اتصال بین الکترودها و یا شبکه اصلی اتصال زمین باید در صورت امکان از سسمه مسی حلقه‌ای به ابعاد لازم باشد ولی در صورت عدم امکان تهیه آن از سیم مسی لخت نیز بلامانع است. در صورتی که سیم اتصال زمین با سیم‌های فاز و نول کاملاً در یک لوله کشیده شوند مانند سیم کشی سیستم روشنایی و پریزهای برق یک فاز و نول و یا سه فاز و نول و مانند آن، سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیم‌های فاز و نول باشد.

- در صورتی که سیم اتصال زمین با سیم‌های فاز و نول کاملاً در یک پوشش قرار گرفته باشد مانند کابل‌های معمولی و یا سیم‌های چندرشته قابل انعطاف ارتباطی، مانند سیم اطی برقی، کتری برقی، سماور برقی، توستر برقی، یخچال، ماشین لباسشویی و مانند آن، سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیم‌های فاز و نول باشد.

در کابل‌هایی که سطح مقطع سیم نول نصف سطح مقطع هر سیم فاز می‌باشد سطح مقطع اتصال زمین و سیم نول باید یکسان باشد.

- در صورتی که برای اتصال زمین وسایل و ماشین‌آلات برقی و همچنین تابلوهای فرعی و اصلی وغیره از سیم یا شینه جداگانه‌ای استفاده شود، سطح مقطع آن باید با سطح مقطع نول کابل اصلی دستگاه‌های مربوط یکسان باشد. مشروط بر این که سطح مقطع سیم نول از ۱۹ میلی مترمربع کمتر نباشد.



- برای کابل‌هایی با سیم نول به مقطع کمتر از ۱۶ میلی مترمربع باید سطح مقطع سیم اتصال زمین ۱۶ میلی مترمربع منظور شود.

— سیستم اتصال زمین شامل چاه اتصال زمین با الکترودهای مختلف و سیم یا تسمه رابط بین شبکه اتصال زمین و چاه اتصال زمین


۱-۲-۶- زمین کردن توسط میله، لوله و صفحه مسی

چاه ارت و قراردادن سیم اتصال زمین بر روی دستگاههای الکتریکی میزان خطر برق گرفتگی را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.

— الکترود اتصال زمین نوع میله مسی مغز فولادی به قطرهای ۱۳، ۱۶، ۲۰، ۲۵ میلی‌متر و به طول $1\frac{1}{2}$ متر قابل کوبیدن مستقیم در زمین و همچنین قابل امتداد بهوسیله سرهم کردن دو، سه و یا چهار میله به کمک بوشن مخصوص (شکل ۱-۶).

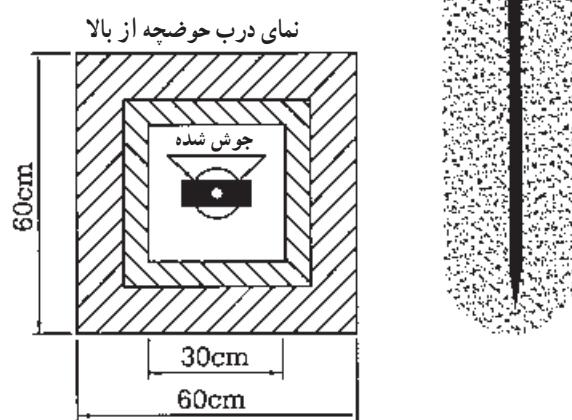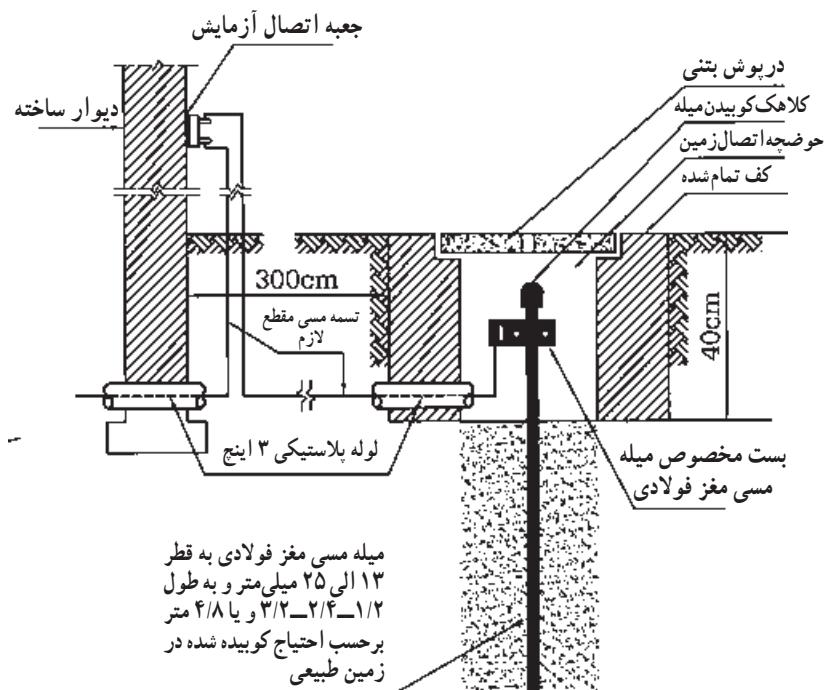

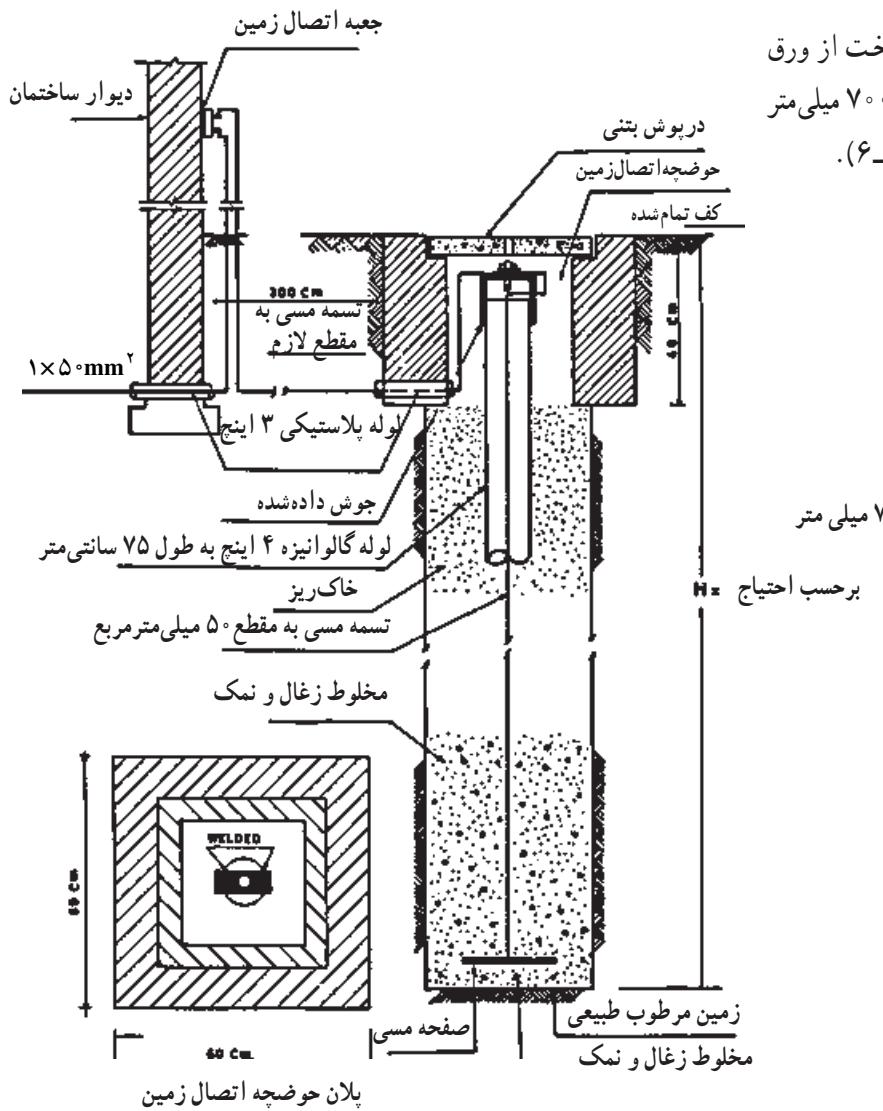شکل ۱-۶- جزیيات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود میله مسی مغز فولادی




- الکترود اتصال زمین نوع صفحه مسی تخت از ورق 3×25 میلی متر (شکل ۲-۶). ساخته شده از تسمه مسی 3×700 میلی متر و یا مشبک به ابعاد $700 \times 700 \times 700$ میلی متر



ب - الکترود اتصال زمین از ورق مسی $3 \times 700 \times 700$ میلی متر

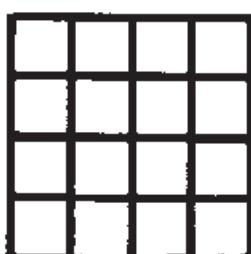الف - شمای کلی سیستم اتصال زمین نوع صفحه مسی



ج- الکترود اتصال زمین مشبک 700×700 میلی متر از تسمه مسی 3×25 میلی متر




د- اتصال صفحه الكترونیة به سیم لخت مسی




هـ— اتصال صفحه الكترون بـ تسمـه مسـى

شكل ٢-٦ جزیات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود صفحه مسی تخت با مشبك

- الکترود اتصال زمین نوع لوله‌ای پرسی با لوله مخصوص
پرس شده به قطر ۳۸ میلی‌متر و به طول ۵/۲ متر به انضمام لوله
امتداد و کلید اتصالات مربوطه (شکل ۳-۶).

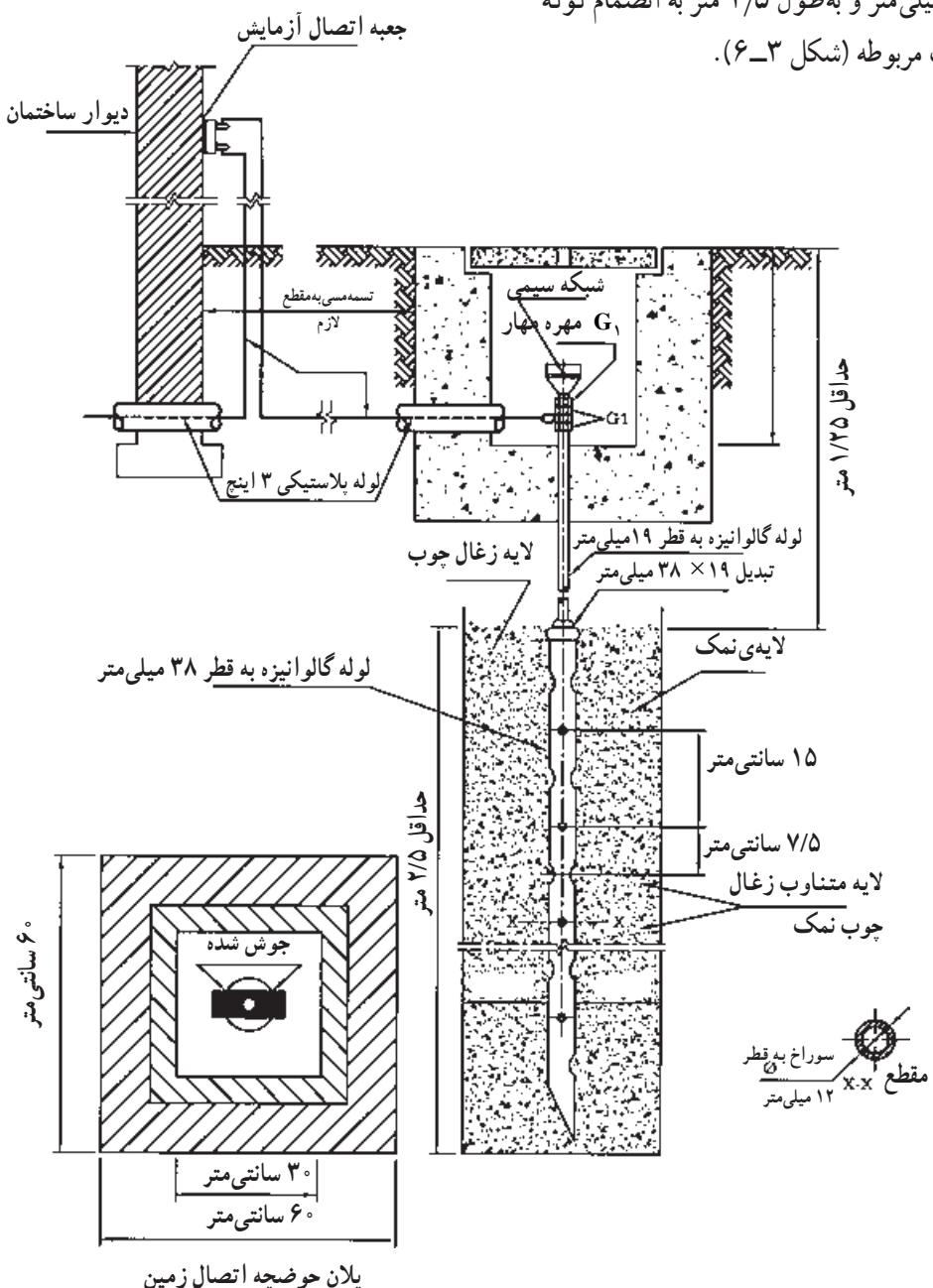

شكل ٣-٦ جزیات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود نوع لوله‌ای پرسی

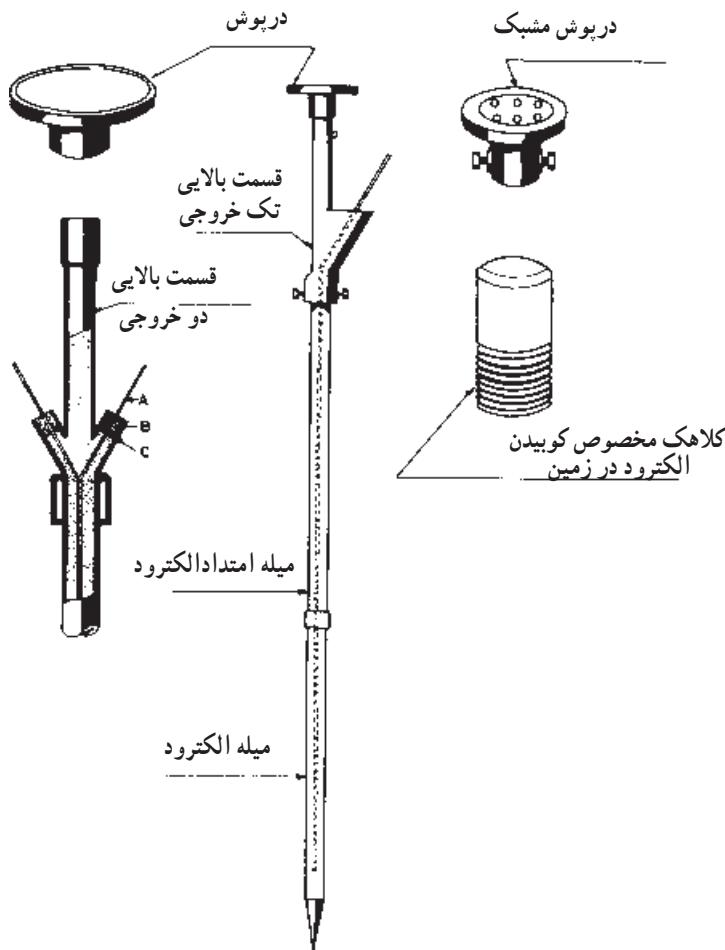

شکل ۴-۶- الکترود اتصال زمین - نوع لوله‌ای قابل کوییدن در زمین

- الکترود اتصال زمین نوع لوله‌ای با قطر ۳، ۴ و ۵ سانتی‌متر و به طول تقریبی ۱/۵ متر قابل کوییدن مستقیم در زمین و همچنین قابل امتداد بهوسیله لوله‌های مخصوص امتداد با ابعاد فوق بانضم کلیه اتصالات و ملحقات (شکل ۴-۶).

برای کوییدن اتصال زمین از نوع لوله‌ای می‌بایستی از روش‌های تکنیکی خاص استفاده کرد.


- از سیستم لوله‌کشی آب شهر می‌توان به عنوان الکترود اتصال زمین استفاده کرد، مشروط براین که کلیه قسمت‌های شبکه و انشعاب لوله‌کشی از جنس لوله فولادی باشد. چون در حال حاضر در شهر برای آبرسانی به ساختمان‌ها از لوله‌های PVC و سیمانی استفاده می‌شود استفاده از لوله‌کشی آب خطرناک و غیراستاندارد می‌باشد و نباید توصیه شود.

۴-۲- نصب الکترودهای اتصال زمین:
 الکترودهای نوع میله مسی مغز فولادی و یا لوله‌ای قابل کوییدن، باید به کمک کلاهک مخصوص مستقیماً در زمین کوییده شود. در صورت نیاز به ازدیاد طول الکترود باید پس از کوییدن طول کامل میله یا لوله اوّلیه، که دارای نوک فولادی تیز است، در زمین، یک سر میله یا لوله دوم به وسیله بوشن مخصوص به انتهای میله یا لوله اوّل متصل و سپس با کمک کلاهک مخصوص کوییدن، که به سر دیگر میله یا لوله دوم وصل می‌شود، بقیه طول الکترود نیز در زمین کوییده شود (شکل ۴-۶).

برای نصب الکترودهای لوله‌ای ساده لوله‌ای پرسی و یا

حداکثر مقاومت مجاز سیستم زمین معمولاً $4\text{ در }\text{بعضی موقع }2$ اهم می‌باشد.



صفحه مسی تخت و مشبک باید، چاهی به عمق لازم تا رسیدن به رطوبت طبیعی زمین کنده و سپس ته چاه تا ارتفاع $15\text{ الى }20\text{ سانتی متر}$ با مخلوطی از نمک و خاکه زغال پر و تسطیح شود، آن گاه الکترود در داخل چاه قرار داده شده و در اطراف و روی آن تا ارتفاع حدود دو متر با مخلوطی از نمک و خاکه زغال پر، و ارتفاع باقی مانده چاه نیز با خاک حاصله از کنند آن مجدداً پر شود. ریختن مخلوط نمک و خاکه زغال در چاه و پر کردن آن با خاک باید یک جا انجام شود بلکه بایستی در قشرهای مختلف (هر قشر 5 سانتی متر) ریخته شده و به کمک آب دادن پس از نشست کامل هر قشر ریخته شده قشر بعدی ریخته شود (شکل ۵).

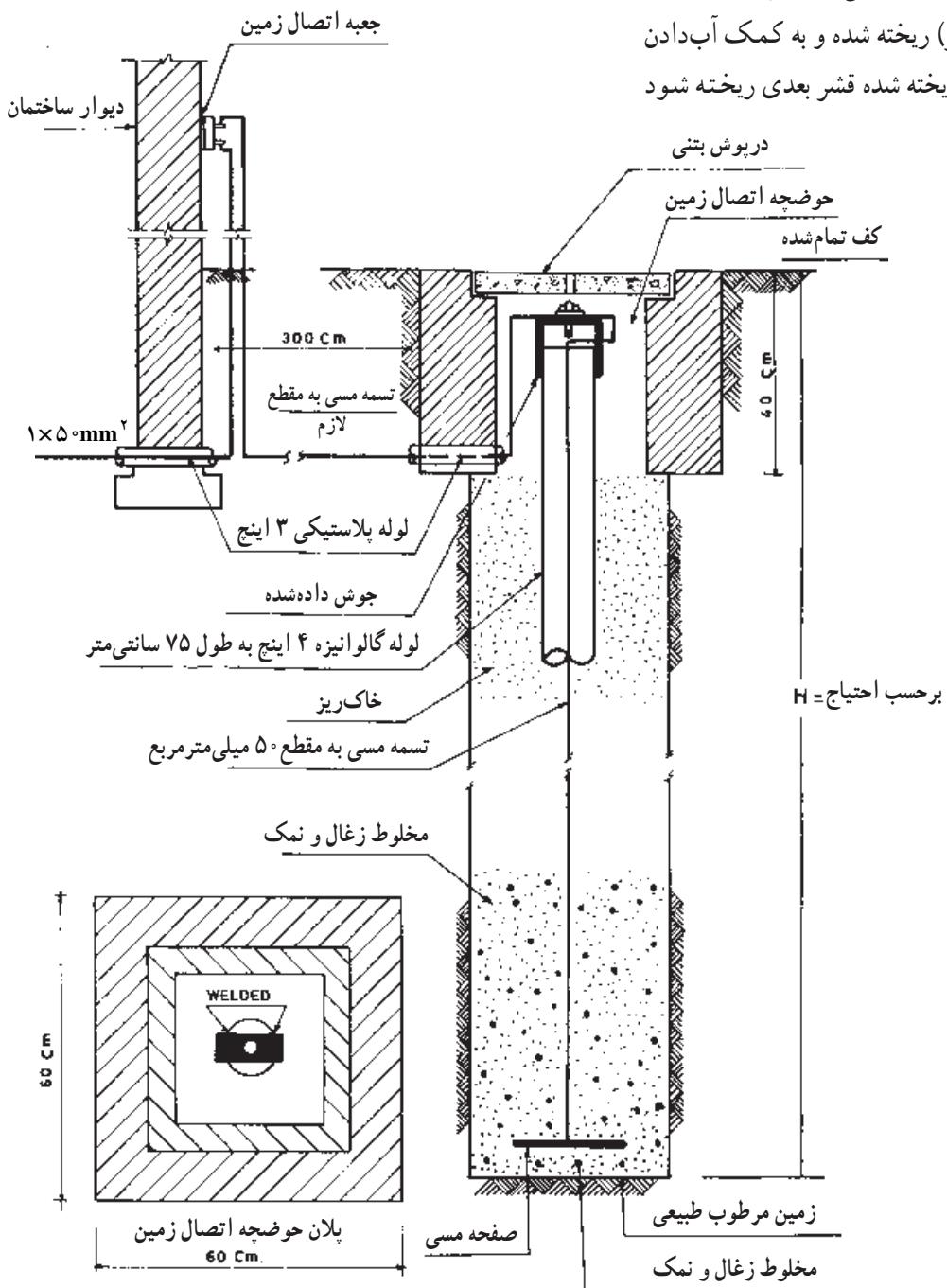

شکل ۵-۶- نصب الکترود و پر کردن چاه اتصال زمین

در مواردی که با نصب یک الکترود مقاومت مورد نظر حاصل نشده و احتیاج به نصب چندین الکترود باشد، اولاً فاصله نصب بین هر دو الکترود باید کمتر از دو برابر طول الکترود (میله‌ای یا لوله‌ای)، یا عمق چاه باشد.

ثانیاً کلیه الکتروودها باید تسممه مسی 25×3 میلی‌متر به یکدیگر متصل شود. حداکثر مقاومت مجاز سیستم زمین معمولاً ۴ و در بعضی مواقع ۲ اهم می‌باشد. برای سهولت در امر نگهداری و بازرسی سیستم اتصال زمین بعد از نصب و جلوگیری از پوسیدن و مفقود شدن محل نصب الکترود باید در بالای هر الکترود حوضچه‌ای با دربوش مناسب ساخته شود (شکل ۶-۵).

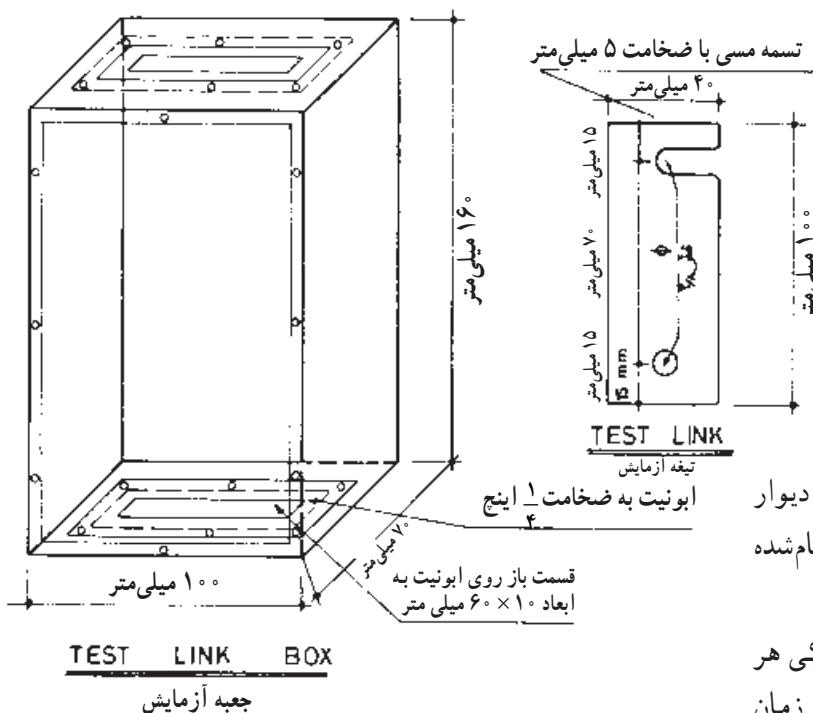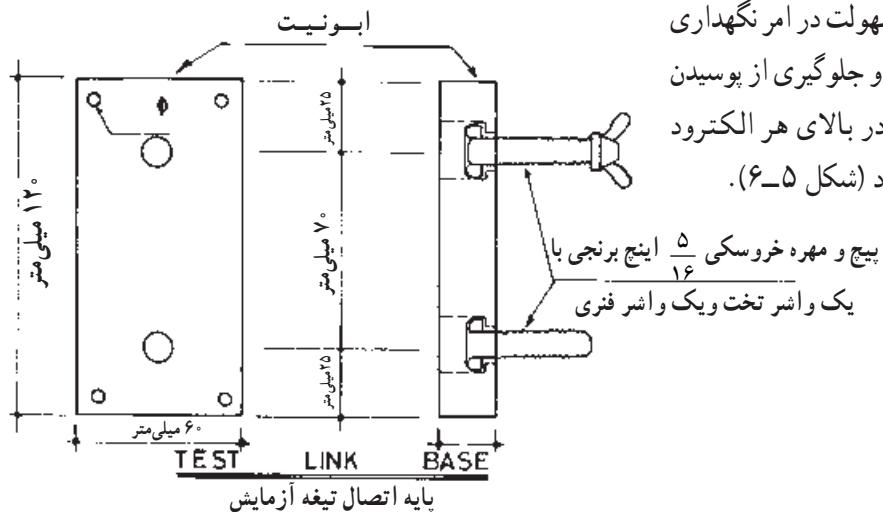

شکل ۶-۶- جعبه آزمایش سیستم اتصال زمین


جهه اتصال آزمایش باید در روی سطح نزدیکترین دیوار به الکترود مربوط و در ارتفاع حداقل $1/5$ متر از کف تمام شده زمین نصب شود (شکل ۶-۶).

به منظور سهولت در امر آزمایش مقاومت الکتریکی هر الکترود اتصال زمین به طور جداگانه، بعد از نصب و یا در زمان بهره‌برداری، باید برای هر الکترود اتصال زمین یک جعبه اتصال آزمایش پیش‌بینی و نصب شود (شکل‌های ۶-۵-۱-۶).

جزئیات ساختار جعبه اتصال آزمایش در شکل (۶-۶) نشان داده شده است.

گرفتن هرگونه انشعاب از هادی‌های اتصالی بین الکترود و جعبه اتصال آزمایش به هیچ وجه جایز نبوده و کلیه انشعابات و تشکیل حلقه شبکه سیستم اتصال زمین و غیره باید بعد از جعبه اتصال آزمایش انجام شود.

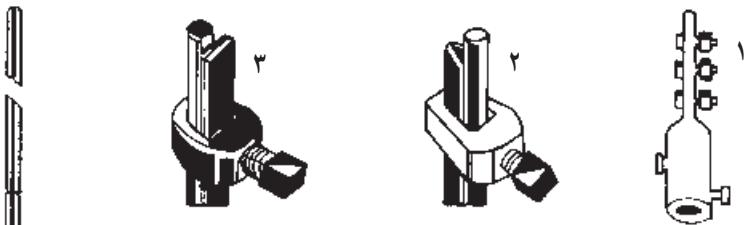برای اتصال تسمه مسی و یا سیم مسی لخت به الکترود اتصال زمین باید از بست‌ها و کالبشوهای مناسب با نوع الکترود استفاده شود (شکل ۶-۷).



۱، ۲ و ۳—بست‌های مختلف تسمه به الکترود



۸—الکترود اتصال زمین
میله مسی مغز فولادی

شکل ۶-۷

هادی‌های شبکه اتصال زمین اعم از تسمه مسی و سیم مسی لخت حتی المقدور به صورت روکار و قابل رؤیت و دسترسی نصب شود.

برای نصب هادی‌های شبکه سیستم اتصال زمین به دیوار، سقف و کف ساختمان و یا در کاناال باید از بست‌های مخصوص از جنس مس یا برنج استفاده شود.

در صورت عدم امکان کوبیدن الکترود و کندن چاه به علت سنگلاخی بودن زمین ممکن است با نصب تسمه مسی 25×3 میلی‌متر در عمق 30° الی 50 سانتی‌متری زمین به صورت حلقه یا شبکه به طول لازم تا حد حصول به حداقل مقاومت مجاز مورد نظر، سیستم اتصال زمین لازم ایجاد شود.


برای حصول اطمینان از عدم تجاوز از حداقل مقاومت مجاز الکترود اتصال زمین نصب شده، کلیه الکترودها باید پس از

به منظور اطمینان از سالم بودن سیستم اتصال زمین حداقل بایستی در هرسال یکبار صحت سیستم آزمایش شود.

انجام عملیات نصب با دستگاههای اندازه‌گیری مخصوص دقیقاً آزمایش و مقاومت آنها اندازه‌گیری شود.

به منظور حصول اطمینان از متصل بودن کابل شبکه اتصال زمین، بعد از عملیات نصب، کلیه شبکه اتصال زمین باید با دستگاههای اندازه‌گیری مخصوص دقیقاً آزمایش و مقاومت آن اندازه‌گیری شود.

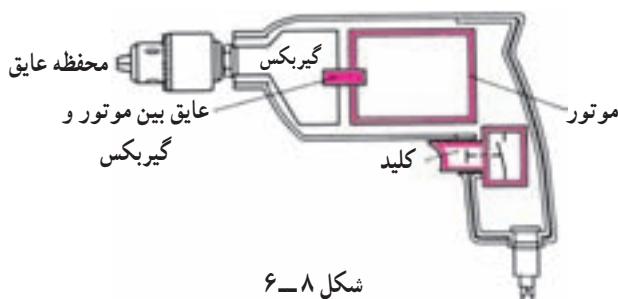
آزمایش‌های فوق در زمان بهره‌برداری نیز باید حداقل سالی یک‌بار تکرار شود.



۳-۶- حفاظت توسط عایق‌کاری

در این نوع حفاظت تمام قسمت‌های دستگاه که امکان تماس با آن وجود دارد عایق‌کاری می‌شود. در مورد دستگاههایی که ساکن هستند می‌توان کف زمین و یا دیوارها را عایق‌کاری نمود. علامت مشخصه حفاظت توسط عایق قدیم جدید می‌باشد.

IEC

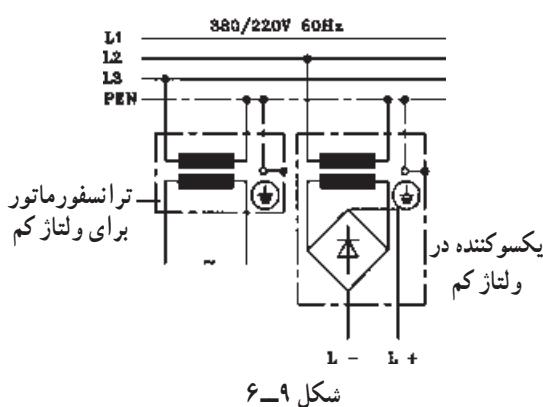

۴-۶- حفاظت توسط ولتاژ کم

در حفاظت توسط ولتاژ کم از ترانسفورماتور کاهنده با دو سیم پیچ مجزا استفاده می‌شود. ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور باید کمتر از ۴۲ ولت باشد. استفاده از اتوترانسفورماتور در این نوع حفاظت مجاز نمی‌باشد. دستگاههایی که با ولتاژ کم حفاظت می‌شوند، برای سیم حفاظتی به ترمینال احتیاج ندارند و مدار جریان آنها را نباید به زمین یا سیم نول و یا به دستگاههایی که با ولتاژ بالا کار می‌کنند وصل کرد.