

زمان اجرا: ۱۶ ساعت

نصب سیستم ارتباط جمعی

هدف کلی آزمایش

آموزش مبانی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های صوتی و فراخوانی برای سالن ها و اماکن کوچک

هدف های رفتاری: در پایان این آزمایش، از فراگیرنده انتظار می رود:

زمان پیشنهادی
برای آموزش
نظری عملی

زمان پیشنهادی
برای آموزش
نظری عملی

۹۰'	محل را بررسی و اشکالات آن را اعلام کند.	۴۵'	به سؤالات نظری و کارگاهی آزمایش شماره ۴ پاسخ دهد.
۹۰'	■ برای مدرسه و مسجد محل، سیستم صوتی ساده را با استفاده از جداول طراحی کند.	۳۰'	■ نحوه طراحی یک سیستم PA را به طور خلاصه و بلوکی شرح دهد.
۳۰'	■ بلندگوها و تقویت کننده مناسب را برای سیستم طراحی شده انتخاب کند.	۳۰'	■ انواع کنترل های موجود را در سیستم PA شناسایی کند.
۶۰'	■ نحوه اتصال بلندگوها را، با توجه به امپدانس و توان مجاز، محاسبه و تشریح کند.	۳۰'	■ با استفاده از جداول، عناصر مورد نیاز را در سیستم PA، مانند بلندگو و... انتخاب کند.
۷۵'	■ با توجه به امکانات، یک نمونه سیستم PA را نصب و راه اندازی کند (با استفاده از نقشه).	۳۰'	■ سیستم صوتی طراحی شده برای مدرسه یا مسجد


نکته

در صورتی که امکان اجرای سیم کشی فراهم نباشد، بازدیدی از یک مرکز، که دارای سیستم PA، مرکز تلفن... است، به عمل آورید.

■ با مراجعه به منابع مختلف، اطلاعات جدیدی از سامانه های PA به دست آورد.

■ انواع فیش ها و ترمینال های نر و ماده و سر سیم ها را لحیم کاری کند و آن ها را مورد استفاده قرار دهد.

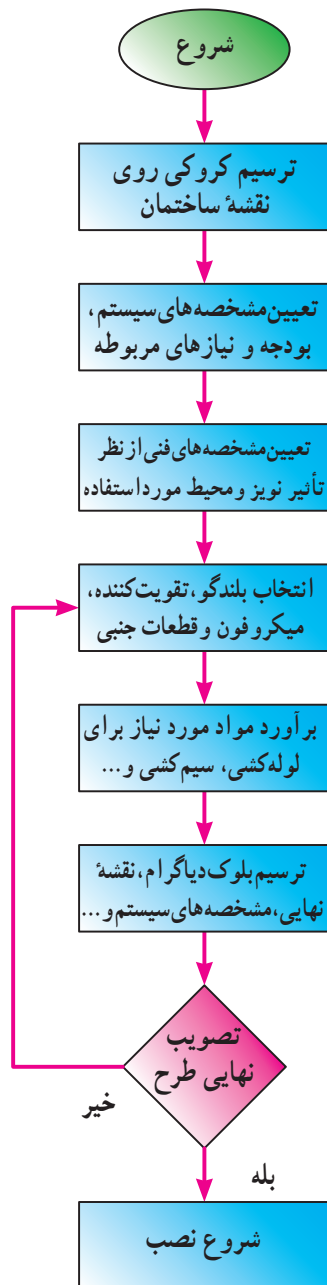هنگام طراحی یک مجموعه PA لازم است به مسئله نویز محیطی دائمی و تصادفی توجه کرد. به عنوان مثال در یک استادیوم ورزشی میزان نویز محیطی دائمی زیاد است. در صورتی که در یک سالن کنفرانس میزان نویز بسیار کم تر است. از نویزهای تصادفی می توان به نویز ناشی از روشن شدن تلفن همراه، جرقه زنی در اتوموبیل، صدای رعد و... اشاره کرد.



رک (Rack) صوتی کامل



نمونه دیگری از رک صوتی کامل

شکل ۱-۵- مراحل طراحی یک سیستم PA و نمونه هایی از یک مجموعه صوتی به صورت نصب شده و جدا از هم

۲-۱-۵- انتخاب محل نصب بلندگو با توجه به جدول ۱-۵ انتخاب بلندگو از نظر نوع کاربرد آمده است. کاربرد آن برای موسیقی، موسیقی زمینه و پیام‌رسانی: در

جدول ۱-۵- انتخاب بلندگو با توجه به کاربرد آن

کاربرد			نوع بلندگو و محل نصب آن	
موسیقی	موسیقی زمینه	پیام‌رسانی		
	+	+	سقفی	داخلی
	+	+	دیواری	
+		+	ستونی	
		+	بوقی	
		+	بوقی با کیفیت بالا	فضای باز (ضد آب)
+	+	+	ستونی	
	+	+	بوقی	
+	+	+	بوقی با کیفیت بالا	

جدول ارائه شده در این بخش از مشخصات فنی یک کمپانی تولید دستگاه صوتی معتبر استخراج شده است. بدیهی است تولیدات سایر مؤسسات مشخصات فنی متفاوتی داشته باشند.

یکی از مواردی که اغلب مورد سؤال قرار می‌گیرد طراحی جعبه بلندگو است. این طراحی می‌تواند در قالب یک پروژه (آزمایش ۱۰ و ۱۸) به هنرجویان داده شود و توسط هنرآموز هدایت گردد.

۳-۱-۵- مشخصات بلندگو: بلندگوها دارای سه

مشخصه مهم به شرح زیرند:

الف - امپدانس بلندگو عبارت است از مقدار مقاومت ظاهری که بلندگو در مقابل عبور جریان الکتریکی صوت از خود نشان می‌دهد. بلندگوهای متداول در بازار معمولاً به صورت ۴ اهمی، ۸ اهمی و ۱۶ اهمی ساخته می‌شوند.

ب - توان بلندگو عبارت از مقدار توان الکتریکی است که بلندگو می‌تواند از شبکه دریافت کند و آن را به انرژی صوتی تبدیل نماید.

ج - پاسخ فرکانسی بلندگو عبارت از توانایی بلندگو در بازسازی فرکانس‌های مختلف صوتی است.

۴-۱-۵- پوشش صوتی بلندگوهای سقفی برای

محیط‌های آرام و نحوه نصب آن: این نوع بلندگوها قابل نصب در سقف‌اند و می‌توانند پوشش صوتی تحت زاویه ۹۰ درجه داشته باشند. در شکل ۲-۵ پوشش صوتی دو عدد بلندگوی سقفی و تصویر ظاهری تعدادی از بلندگوهای سقفی را ملاحظه می‌کنید.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، در ستون اول نوع بلندگو از نظر سقفی، دیواری و... و محل نصب (از نظر داخل سالن یا محوطه باز) آمده است. در ستون دوم منظور از کاربرد بلندگو، که می‌تواند پیام‌رسانی، موسیقی زمینه یا موسیقی باشد، بیان شده است.

مثال ۱-۵: در صورتی که بلندگو برای موسیقی در فضای باز باشد می‌توان بلندگوی ستونی ضدآب یا بلندگوی بوقی با کیفیت بالا را انتخاب کرد.

مثال ۲-۵: در صورتی که بلندگو برای داخل سالن به منظور پیام‌رسانی باشد می‌توانید هر یک از انواع بلندگوها را انتخاب کنید.

پاسخ فرکانسی بلندگوهای پیام‌رسانی باید حداقل در محدوده ۲۵۰Hz تا ۴۰۰۰Hz و برای موسیقی زمینه در محدوده ۱۰۰Hz تا ۸۰۰۰Hz و برای بخش موسیقی در محدوده ۴۰Hz تا ۱۵۰۰۰Hz باشد.



پوشش صوتی دو عدد بلندگوی سقفی



بلندگوی سقفی با پایه



انواع بلندگوهای سقفی

شکل ۲-۵ پوشش صوتی بلندگوی سقفی و نمونه‌هایی از بلندگوی سقفی


مثال ۳-۵: با توجه به جدول ۲-۵، در صورتی که برای یک اتاق به ابعاد سه متر در سه متر $(3 \times 3) m^2$ و ارتفاع سه متر، کفایت می‌کند. بخواهیم بلندگوی سقفی نصب کنیم یک عدد بلندگوی یک واتی

جدول ۲-۵ پوشش صوتی بلندگوی سقفی با توجه به ارتفاع سقف با فاصله بلندگوها از هم و وات آن‌ها در فضای بدون آلودگی صوتی

ارتفاع سقف متر	فاصله بلندگوها متر	پوشش صوتی یک بلندگو مترمربع (تقریبی)	توان بلندگو وات
۲/۵	۳	۹	۱
۳	۴	۱۶	۱
۳/۵	۵	۲۵	۱
۴	۶	۳۶	۳
۵	۸	۶۴	۳

۵-۱-۵ پوشش صوتی بلندگوهای دیواری برای کلاس‌های درسی و دفاتر کار و نحوه نصب آن: در شکل ۵-۳ تصویر چند نمونه بلندگوی دیواری و پوشش صوتی آن را در کلاس درس ملاحظه می‌کنید.

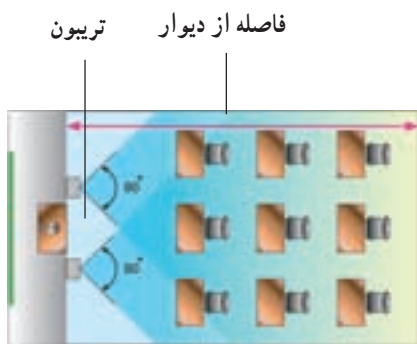با استفاده از جدول ۵-۲ می‌توانید بلندگوهای مورد نیاز را برای یک اتاق ساکت و آرام انتخاب کنید. در صورتی که اتاق دارای نویز زمینه، از قبیل صدای اتوموبیل، صدای چرخ‌خیاطی، جاروبرقی، تلویزیون و غیره است باید قدرت بلندگوها یا تعداد آن‌ها افزایش یابد.



نصب بلندگوی دیواری برای کلاس درس



شکل ۵-۳ نمونه‌هایی از تصویر بلندگوی دیواری و دو نمونه بلندگوی دیواری نصب شده در کلاس درس و پوشش صوتی آن

در جدول ۵-۳ نحوه انتخاب بلندگو برای این قبیل اماکن مورد نظر را انتخاب کنید. آمده است. با توجه به فضای کلاس یا سالن می‌توانید بلندگوی

جدول ۵-۳ انتخاب بلندگو برای کلاس درس

فاصله از دیوار متر	فاصله بلندگوها متر	پوشش صوتی بلندگو متر مربع	توان بلندگو وات
۴	۴	۱۶	۱
۷	۷	۵۰	۳
۹	۸ تا ۱۶	۱۰۰	۵

۶-۱-۵ پوشش صوتی بلندگوهای ستونی: برای سالن‌های کنفرانس و همایش‌ها از بلندگوهای ۱۵ تا ۳۰ وات ستونی دو طرفه استفاده می‌شود. جدول ۴-۵ نحوه انتخاب بلندگو را برای این اماکن نشان می‌دهد.


به‌عنوان مثال برای یک کلاس ۳×۴ متر مربع یک بلندگوی یک واتی کفایت می‌کند.

جدول ۴-۵ انتخاب بلندگو برای مناطق شلوغ مانند همایش‌ها


قدرت بلندگو وات	تعداد بلندگو	فاصله از شنونده برای موسیقی	فاصله از شنونده برای صحبت متر
۱۵	۲	۱۰	۱۸
۱۵	۴	۱۴	۲۵
۳۰	۲	۱۸	۳۲
۳۰	۴	۲۵	۴۵

۷-۱-۵ بلندگوی مورد نیاز برای مساجد باید در محدوده ۳۰ تا ۵۰ وات باشد و با توجه به موقعیت به صورت دایره‌ای تحت زاویه ۶۰ درجه نصب شود. این بلندگوها در بالاترین نقطه ممکن در صحن مسجد یا گنبد یا مناره آن نصب می‌شود. در شکل ۴-۵ تصویر چند نمونه بلندگو را مشاهده می‌کنید.

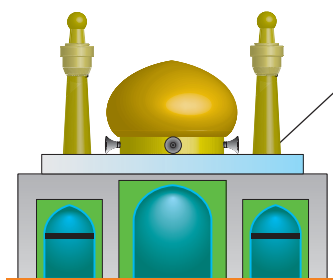۷-۱-۵ طراحی سیستم صوتی برای فضای باز: برای نصب بلندگوهای بوقی در اماکن مختلف و طراحی سیستم صوتی در فضای باز نیز جداول مخصوصی وجود دارد که از بحث ما خارج است. در این قسمت فقط به نحوه انتخاب بلندگو برای مساجد می‌پردازیم.



نصب بلندگو برای مساجد

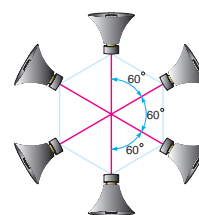

نصب بلندگو به صورت دایره‌ای



شکل ۴-۵ نصب بلندگو در فضای باز برای مساجد و نمونه‌هایی از بلندگو

در جدول ۵-۵ فاصله پوشش صوتی برای بلندگوهای بوقی (شیپوری) آمده است. توجه داشته باشید که تعداد بلندگوها به نوبت محیطی، در زمان استفاده از بلندگو، بستگی دارد.

جدول ۵-۵ - انتخاب بلندگوی بوقی برای فضای باز

فاصله پوشش صوتی (تقریبی) متر	تعداد	نوع بلندگو و وات آن
۲۰۰	۱	۳۰ W
۳۰۰	۲	
۴۰۰	۳	
۶۰۰	۴	
۳۵۰	۱	۵۰ W
۵۰۰	۲	
۷۰۰	۳	
۱۰۰۰	۴	

د - در صورتی که تعداد بلندگوها زیاد باشد باید از خروجی ولتاژ بالای آمپلی فایر استفاده کنید و برای هر بلندگو یک ترانسفورماتور تطبیق در نظر بگیرید.

ه - بلندگو و آمپلی فایر باید به گونه ای انتخاب و به یکدیگر متصل شوند که تحت هیچ شرایطی جریان، بیش از حد مجاز، از آمپلی فایر کشیده نشود یا از بلندگو عبور نکند. مثال های زیر این موضوع را روشن می کند.

مثال ۴-۵: در صورتی که توان و امپدانس خروجی آمپلی فایر به ترتیب 40° وات و ۸ اهم باشد و بخواهیم آن را به یک بلندگوی 40° وات ۸ اهمی وصل کنیم، چه اتفاقی می افتد؟
حل:

نکته مهم

در این مثال برای درک آسان مطلب، امپدانس بلندگو به صورت اهمی خالص فرض شده است.

ابتدا نقشه مدار را در شرایط کار طبیعی و جریان نامی رسم می کنیم:

۸-۱-۵ - انتخاب تقویت کننده و بلندگو:

سامانه های پی آ (PA)، انتخاب تقویت کننده و بلندگو و اتصال آن ها به یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا اگر نکات محاسباتی و اجرایی آن به طور دقیق رعایت نشود کیفیت بازسازی صدا کاهش می یابد و به بلندگو و آمپلی فایر آسیب می رسد. بنابراین، هنگام انتخاب تقویت کننده و بلندگو و اتصال آن ها به یکدیگر، نکات زیر را به طور دقیق اجرا نمایید.

الف - ابتدا با توجه به فضای مورد نظر، تعداد بلندگوها (سقفی، دیواری و...) و فضای آزاد و توان مورد نیاز را مشخص کنید. برای این منظور می توانید به جداول ۲-۵ تا ۵-۵، یا سایر منابعی که در اختیار دارید، مراجعه نمایید.

ب - با توجه به توان محاسبه شده برای بلندگوها، توان آمپلی فایر مورد نظر را با لحاظ کردن 10° تا 20° درصد تلفات، محاسبه کنید. مثلاً اگر توان مورد نیاز برای بلندگوها 300° وات است باید یک آمپلی فایر 330° تا 360° وات را در نظر بگیرید.

ج - در کلیه شرایط باید امپدانس خروجی بلندگو یا مجموعه بلندگوها با امپدانس خروجی آمپلی فایر برابر باشد.


مدار (I_N)، مقدار توان بلندگو را محاسبه می‌کنیم:

$$P_{L \max} = (I_N)^2 R_L = 25 \times 8 = 200$$

$$P_{L \max} = 200 \text{ W}$$

ملاحظه می‌شود که توان بلندگو باید حداقل ۲۰۰ وات باشد تا بلندگو آسیب نبیند.

مثال ۵-۶: در صورتی که یک بلندگوی ۴۰۰ وات ۸ اهم به خروجی آمپلی فایر مثال ۵-۴ وصل کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
حل: چون مقدار مقاومت کل مدار برابر با ۱۶ اهم است لذا حداکثر توانی که به بلندگوی ۴۰۰ وات می‌رسد ۲۰۰ وات است و در این شرایط به بلندگو و آمپلی فایر آسیب نمی‌رسد، اما به دلیل ضخیم بودن و سنگین بودن سیم پیچ بر کیفیت صدا اثر می‌گذارد.
مثال ۵-۷: در صورتی که به خروجی آمپلی فایر مثال ۵-۴ یک بلندگوی ۴۰۰ وات ۴ اهم اتصال دهیم چه اتفاقی می‌افتد؟

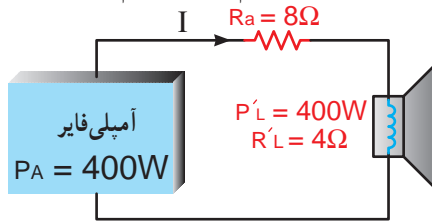

حل: ابتدا مدار را رسم می‌کنیم: همان‌طور که مشاهده می‌شود تطبیق امپدانس برقرار نیست.
 مقدار جریان عبوری از مدار را محاسبه می‌کنیم و سپس آن را با جریان نامی به دست آمده در مثال ۵-۴ مقایسه می‌کنیم.

$$R_T = R_a + R'_L = 8 + 4 = 12 \Omega$$

$$I^2 = \frac{P}{R} = \frac{400}{12} \approx 33 \quad I = \sqrt{33} \approx 5.74 \text{ A}$$


در این حالت چون $I_N < I$ است لذا به آمپلی فایر آسیب می‌رسد. زیرا جریان، بیش از اندازه، از تقویت کننده کشیده شده است.

مقدار توان تلف شده را در بلندگو محاسبه می‌کنیم و آن را با توان نامی آن مقایسه می‌نماییم.

$$P_{R'L} = I^2 \times R'_L = (5.74)^2 \times 4 = 33 \times 4 = 132 \text{ W}$$

چون توان تلف شده در بلندگو ($P_{R'L} = 132 \text{ W}$) خیلی

مقاومت داخلی آمپلی فایر

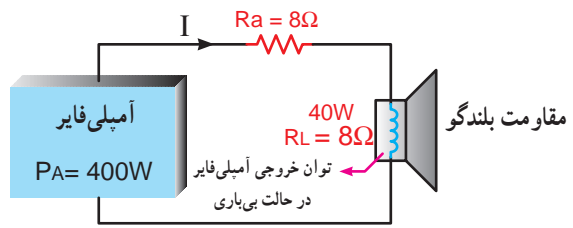

با توجه به مقادیر مقاومت و توان آمپلی فایر، جریان نامی (I_N) آمپلی فایر را محاسبه می‌کنیم.

$$P_A = I_N^2 R_T \Rightarrow R_T = R_a + R_L = 8 + 8 = 16 \Omega$$

$$I_N^2 = \frac{P_A}{R_T} = \frac{400}{16} = 25 \quad I_N = \sqrt{25} = 5 \text{ A}$$

نکته مهم

جریان نامی عبارت از جریانی است که در شرایط طبیعی کار مدار حالت تطابق توان و امپدانس از آن عبور می‌کند و دستگاه بدون آسیب دیدن به کار خود ادامه می‌دهد. در صورتی که جریانی بیش‌تر از جریان نامی از آمپلی فایر کشیده شود. آمپلی فایر آسیب می‌بیند یا مدار محافظ آن فعال می‌شود.

حال باید ببینیم آیا عبور جریان ۵ آمپر از بلندگو مجاز است یا خیر؟ لذا جریان نامی بلندگو را محاسبه می‌کنیم:

$$I_{NL}^2 = \frac{P_L}{R_L} = \frac{40}{8} = 5 \quad I_N = \sqrt{5} \approx 2.2$$

چون جریان عبوری از مدار بلندگو (I_N) بزرگ‌تر از جریان نامی بلندگو است لذا در این شرایط بلندگو می‌سوزد.

نتیجه

در صورتی که امپدانس بلندگو با امپدانس خروجی آمپلی فایر انطباق دارد، حتماً به قدرت آمپلی فایر و بلندگو توجه کنید و تطابق توان را در نظر بگیرید.

مثال ۵-۵: در مثال ۵-۴، حداقل توان بلندگو چه قدر باشد تا بلندگو آسیب نبیند؟

حل: با استفاده از رابطه توان و جریان نامی عبوری از

در سیستم‌های صوتی گاهی توان PMPO (Peak Music Power Out Put) مطرح می‌شود که این توان حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر توان مؤثر سیستم صوتی است. کارخانجات سازنده ضریب عددی PMPO را در کاتالوگ دستگاه می‌نویسند.

در خروجی آمپلی‌فایرهای صوتی معمولاً دو ترمینال جداگانه به شرح زیر وجود دارد:

الف — ترمینال برای اتصال به بلندگوهای ۸ اهمی و ۴ اهمی. به ترمینال‌های ۴ و ۸ اهمی می‌توانید بلندگوهای ۴ اهمی یا ۸ اهمی را اتصال دهید، به شرطی که وات بلندگو بیش‌تر یا مساوی با وات آمپلی‌فایر باشد. در شکل «۵-۵-الف، ب، ج و د» روش‌های مناسب و نامناسب اتصال بلندگو به خروجی آمپلی‌فایر نشان داده شده است. توجه داشته باشید در «شکل ۵-۵-د» دو بلندگوی ۸ اهمی ۱۵ وات با هم موازی شده‌اند، که جمعاً یک بلندگوی ۴ اهمی ۳۰ وات را تشکیل می‌دهند. با سری و موازی کردن بلندگوها می‌توانید وات مناسب را به دست آورید.

توجه

موازی کردن بلندگوها با استفاده از ترانسفورماتور تطبیق بسیار متداول است، ولی سری کردن بلندگوها معمول نیست.

توان تجاری آمپلی‌فایر



ب — با توجه به محاسبات، بلندگو آسیب می‌بیند.

به جای دو بلندگوی ۸ اهمی ۱۵ وات می‌توان از یک بلندگوی ۴ اهمی ۳۰ وات استفاده کرد.

توان تجاری آمپلی‌فایر



د — مدار به طور طبیعی عمل می‌کند.

کوچک‌تر از توان نامی بلندگو ($P_L = 400W$) است، لذا بلندگو آسیب نمی‌بیند.

نتیجه:

● همواره باید امپدانس خروجی بلندگو یا بلندگوها با امپدانس خروجی تقویت‌کننده برابر باشد.

● تحت هیچ شرایطی نباید جریان عبوری از بلندگو از جریان نامی آن بیش‌تر شود. به عبارت دیگر توان تلف شده در بلندگو باید با توان نامی آن برابر یا کوچک‌تر از آن باشد.

● جریان دریافتی از آمپلی‌فایر باید همیشه کوچک‌تر یا مساوی جریان نامی آن باشد.

نکته مهم

توان کاربردی مطرح شده در آمپلی‌فایرهای تجاری توان مؤثری است که می‌تواند به بار برسد یعنی هنگامی که بین مولد و بار تطابق برقرار است (یعنی $R_L = R_i$) توانی که به دو سر بار می‌رسد یعنی نصف توانی است که مولد تولید می‌کند، به عبارت دیگر، اگر ۱۰۰ وات به بار برسد مولد ۲۰۰ وات تولید می‌کند. در این حالت می‌گویند آمپلی‌فایر ۱۰۰ وات است.

توان تجاری آمپلی‌فایر



امپدانس‌ها برابر



الف — روش اتصال صحیح

توان تجاری آمپلی‌فایر



ج — چون توان بلندگو بیشتر از آمپلی‌فایر است، کیفیت صوت به هم می‌خورد.

شکل ۵-۵ — اتصال بلندگو به خروجی تقویت‌کننده

با توجه به اطلاعات ارائه شده در صفحات قبل، میزان توان مصرف شده (در شکل ۵-۵-ج) را محاسبه کنید.


$$n = \frac{\text{توان خروجی آمپلی فایر}}{\text{توان ورودی بلندگو}}$$

$$n = \frac{30}{3} = 10$$

نکته مهم

چون معمولاً مقداری توان در داخل ترانسفورماتورهای تطبیق تلف می شود، باید تعداد بلندگوها را با توجه به تلفات ترانسفورماتورهای تطبیق، کم تر انتخاب کرد، مثلاً به جای ۱۰ بلندگو ۹ بلندگو انتخاب می کنیم.

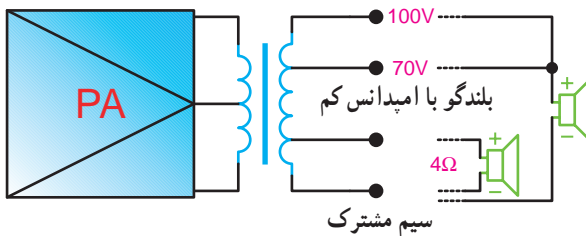بنابراین تعداد ۹ بلندگو را می توانید به خروجی آمپلی فایر، به طور همزمان، به صورت موازی اتصال دهید. در شکل ۵-۶ یک نمونه ترانسفورماتور تطبیق چند سر نشان داده شده است.



ترانسفورماتور تطبیق

بلندگو با امپدانس زیاد

شکل ۵-۶- ترانسفورماتور تطبیق

۱-۱-۵- مشخصه های میکروفون: میکروفون ها دارای سه مشخصه حساسیت، امپدانس و پاسخ فرکانسی هستند. از دیگر مشخصه های میکروفون می توان جهت داری آن را نام برد.

حساسیت: توانایی تبدیل انرژی های مکانیکی ضعیف صوتی به انرژی الکتریکی را در میکروفون ها حساسیت می نامند. میکروفونی حساس تر است که بتواند دامنه های بسیار ضعیف مکانیکی صوت را به ولتاژ الکتریکی تبدیل کند.

امپدانس میکروفون: مقدار مقاومت ظاهری میکروفون را در مقابل سیگنال ac امپدانس میکروفون می نامند.

ب- خط ولتاژ بالا، که به نام خط PA مشهور است، معمولاً دارای ولتاژهای خروجی ۷۰، ۱۰۰ یا ۳۰۰ ولتی است. به ترمینال ولتاژ بالا باید بلندگوهایی با اهم زیاد متصل شود. به عنوان مثال، در صورتی که ولتاژ خروجی ۱۰۰ ولت باشد، برای دریافت توان سه وات، باید امپدانس خروجی $3/3 \text{ K}\Omega$ باشد.

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{100^2}{3} = 3/3 \text{ K}\Omega = 3300 \Omega$$

یا در صورتی که هدف، دریافت توان یک وات از خروجی ۱۰۰ ولتی باشد، باید امپدانس خروجی بلندگو $10 \text{ K}\Omega$ باشد.

۹-۱-۵- ترانسفورماتور تطبیق یا Matching:

ترانسفورماتور تطبیق را به منظور استفاده از خروجی ولتاژ بالا به کار می برند. این ترانسفورماتور یک ترانس کاهشنده است که امپدانس بلندگو را با امپدانس خروجی آمپلی فایر تطبیق می دهد. به منظور استاندارد سازی سامانه PA، معمولاً ترانس های تطبیق را براساس امپدانس استاندارد بلندگو (۴ و ۸ اهم) و با وات های ۵/۰، ۱، ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۵، ۳۰ و ۵۰ می سازند.

اولیه ترانسفورماتورهای تطبیق معمولاً دارای امپدانس بالا و ثانویه آن دارای امپدانس کم است.

با استفاده از ترانسفورماتور تطبیق می توانید، متناسب با توان خروجی آمپلی فایر و توان هر بلندگو، تعداد بلندگوها را انتخاب کنید.

مثال ۸-۵: در صورتی که توان خروجی آمپلی فایر ۳۰ وات باشد چند بلندگوی سه واتی را می توانید، توسط ترانسفورماتور تطبیق، به خروجی ۱۰۰ ولت آمپلی فایر اتصال دهید؟

تمام جهات امواج مکانیکی صوت به آن می‌رسد، بتواند تمام امواج را دریافت و تبدیل به انرژی الکتریکی کند.

۱۱-۱-۵- هر فضایی نیاز به میکروفون خاص خود دارد. مثلاً میکروفون مورد استفاده در همایش، فراخوانی (Paging)، فضای باز، مصاحبه، صوتی عمومی و غیره باید ویژگی‌های خود را داشته باشد. در شکل ۷-۵ تصویر ظاهری تعدادی میکروفون را ملاحظه می‌کنید. برای به دست آوردن مشخصه‌های هر نوع میکروفون و کاربرد آن باید به برگه اطلاعات فنی میکروفون، که توسط کارخانه ارائه می‌شود، مراجعه نمود.

پاسخ فرکانس میکروفون: توانایی تبدیل انرژی مکانیکی در باند فرکانسی صوتی را به انرژی الکتریکی پاسخ فرکانسی میکروفون می‌نامند.

میکروفونی دارای پاسخ فرکانسی بالاست که بتواند در محدوده فرکانس 20 Hz تا 20 KHz کار کند.

جهت‌داری^۱: عملکرد میکروفون در جهات مختلف را جهت‌داری میکروفون می‌نامند. میکروفونی دارای جهت‌داری کامل است که اگر فرض کنیم در مرکز کره‌ای قرار دارد و از



یقه‌ای



خازنی



خازنی



دینامیکی



دینامیکی



دینامیکی



دینامیکی



یقه‌ای دینامیکی



دینامیکی

شکل ۷-۵- انواع میکروفون‌ها

^۱- Directivity