

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ماشین‌های ثابت کشاورزی (برق) (جلد دوم)

رشتهٔ ماشین‌های کشاورزی

زمینهٔ کشاورزی

شاخهٔ آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۴۸۱۱

۱۳۹۲	متون درسی رشتهٔ ماشین‌های کشاورزی، زمینهٔ کشاورزی برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشتهٔ ماشین‌های کشاورزی دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پژوهش	۱۳۹۲	۱۳۹۲
۱	۱ مашین‌های کشاورزی الف اسلامی، محمدحسن ب ایران وزارت آموزش و پژوهش دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش ج عنوان د فروست	۱۳۹۲	۱۳۹۲
۲	۵۲۸ الف / شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲
۳	ماشین‌های ثابت کشاورزی (برق) (جلد دوم) / مؤلف : محمدحسن اسلامی - تهران :	۶۳۱	۶۳۱

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های
فنی و حرفه ای و کارداش، ارسال فرمایند

tvoccd@roshd.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وب گاه (وب سایت)

محتوای این کتاب در چهل و یکمین جلسه مورخ ۸۸/۱۲/۳ کمیسیون تخصصی رشتہ ماشین های
کشاورزی دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداش با عضویت حمید احمدی،
سید اسماعیل امید خدا، سید امیر ذکری، هوشنگ سردار بند، فرشید مریخ، بنی الله مقیمی تأیید شده است

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداش

نام کتاب : ماشین های ثابت کشاورزی (برق) (جلد دوم) - ۳۵۸/۷۲

مؤلف : محمدحسن اسلامی

ویراستار ادبی : دکتر حسین داوودی

مجری : انتشارات گویش نو

نظرارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۶-۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : www.chap.sch.ir

رسم : محمد سیاحی، علیرضا حجر گشت

صفحه آرا : سیده فیروزه هاشمی

طرح جلد : سید همایون موسوی

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو بخش)


تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه : خجستگان

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ چهارم ۱۳۹۲

حق چاپ محفوظ است.

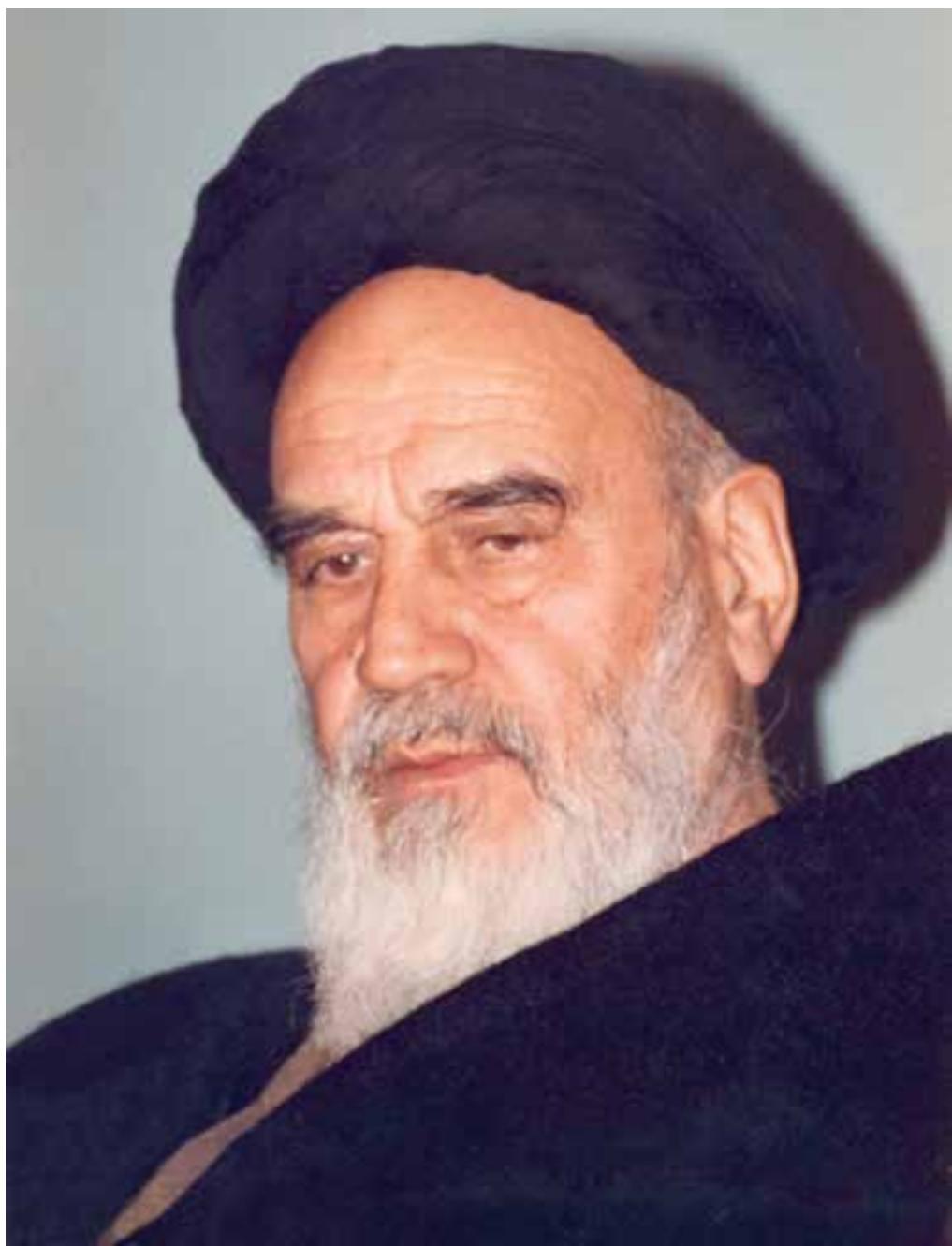شابک ۰-۱۸۹۶-۰۵-۹۷۸-۹۶۴ ISBN ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۱۸۹۶-۰



از شماست که مردان و زنان بزرگ تبریت می شود. شما ها تحصیل کوشش کنید که برای فضایل اخلاقی،
فضایل اعمالی محظوظ شوید. شما برای آتیه مملکت ما جوانان نیرومند تبریت کنید. دامان شما یکت در راه ای است که
در آن جوانان بزرگ تبریت بشود. شما فضایل تحصیل کنید تا کوکان شما در دامان شما پیشیت برند.

امام خمینی (ره)

به نام آنکه هستی نام از او یافت

سخن ناشر:

کاروان فرهنگ و تمدن بشری چنان در حال پیشرفت و رشد و تعالی است که لحظه‌ای درنگ، رسیدن به آن را ناممکن می‌سازد از آنجا که آینده هر جامعه‌ای بستگی به تعلیم و تربیب کودکان و جوانان آن جامعه دارد. دفتر برنامه‌ریزی و تالیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش سعی دارد با بهره‌گیری از منابع غنی و پربار دینی و آموزه‌های اصیل اسلامی و ملی، تغییر و تحولی مبتنی بر روش‌های نوین علمی و تکنولوژی روز دنیا، در کتابهای درسی بوجود آورد.

در این راستا انتشارات گویش نو افتخار تالیف و آماده‌سازی تعدادی از این کتاب‌ها را بر عهده دارد و با همراهی استادان کوشا و نظرات دقیق و ارشادی کمیسیون‌های تخصصی و ورزیده دفتر تالیف و برنامه‌ریزی این وظیفه خطیر را به انجام رسانیده است.

در پایان ضمن قدردانی از زحمات مؤلفان عزیز، خوشحال می‌شویم که مدرسان محترم و هنرآموزان و هنرجویان ساعی با ارائه نظرات صائب و پیشنهادها و انتقادات سازنده خود و ارسال آنها به دفتر انتشارات ما را در غنا بخشیدن به این متون و بالا بردن کیفیت چاپ‌های بعدی یاری کنند.

انتشارات گویش نو

goyeshno@yahoo.com

۹	مقدمه
۱۱	فصل اول مفاهیم و کمیّت‌های الکتریکی
۱۲	تولید انرژی الکتریکی
۱۲	با استفاده از انرژی آب
۱۲	با استفاده از سوخت
۱۳	با استفاده از انرژی‌های نو
۱۴	انتقال انرژی الکتریکی
۱۵	توزیع انرژی الکتریکی
۱۶	کمیّت‌های الکتریکی
۱۶	شدّت جریان
۱۷	اختلاف پتانسیل الکتریکی
۱۸	مقاومت الکتریکی
۲۰	مدار الکتریکی
۲۱	اتصالات مقاومت‌ها
۲۶	اندازه‌گیری کمیّت‌های الکتریکی
۲۶	مولتی‌متر
۲۷	نکات ایمنی در استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری
۲۹	قانون اهم
۳۳	توان الکتریکی
۳۴	ضریب بهره‌ی (راندمان) الکتریکی
۳۵	جریان متناوب
۳۸	جریان مستقیم
۳۹	خازن
۳۹	ساختمان خازن
۴۰	مشخصات خازن
۴۵	بویین (سیم پیچ)
۴۷	فصل دوم حفاظت و ایمنی در برق
۴۸	خطاهای ناشی از جریان برق
۴۸	اتصال بدن
۴۸	اتصال کوتاه
۴۹	اتصال زمین
۴۹	فیوز
۴۹	از نظر زمان قطع
۴۹	از نظر ساختمان

۵۲	حافظت الکتریکی
۵۲	انواع حفاظت
۵۳	برق گرفتگی
۵۳	انواع برق گرفتگی
۵۴	اقدامات لازم برای نجات شخص برق گرفته
۵۵	انواع حفاظت اشخاص در مقابل برق گرفتگی
۵۵	حفظاظت توسط سیم زمین
۵۷	حفظاظت توسط عایق کاری
۵۸	حفظاظت توسط ولتاژ کم
۵۸	حفظاظت توسط کلید محافظ جان (FI)
۵۹	توصیه‌های ایمنی
۶۳	فصل سوم مدارات روشنایی
۶۴	ابزار و وسایل سیم کشی
۶۴	پیچ‌گوشتی
۶۴	فازمتر
۶۵	سیم چین
۶۵	سیم لخت کن
۶۶	انبردست
۶۶	دم باریک
۶۶	ابزار پرس سرسریم و فیش‌ها
۶۷	سیم‌ها و اتصالات آن‌ها
۶۷	ساختمان سیم‌ها
۶۷	هادی‌های مورد استفاده در سیم‌کشی
۶۷	انواع سیم‌ها
۶۹	اتصالات سیم‌ها
۷۱	بست کمرنندی سیم‌ها
۷۳	کابل
۷۳	تعریف کابل
۷۳	ساختمان کابل‌ها
۷۶	لوازم و تجهیزات کابل‌کشی
۷۸	روکش برداری کابل
۷۸	مراحل اتصال کابل شو به وسیله‌ی لحیم‌کاری
۷۹	طریقه‌ی اتصال کابل شو پیچی به کابل
۸۱	کلیدها
۸۴	لامپ‌ها

۸۸	نقشه‌های مدارهای الکتریکی
۸۸	رسم نقشه‌های الکتریکی
۸۸	علام الکتریکی
۸۹	سیم‌کشی
۹۰	انواع سیم‌کشی
۹۰	روش‌های سیم‌کشی توکار
۹۱	مدار الکتریکی
۱۰۱	فصل چهارم ماشین‌های الکتریکی
۱۰۲	مغناطیس
۱۰۲	خطوط نیروی مغناطیس و میدان مغناطیسی
۱۰۳	ترانسفورماتور تک فاز
۱۰۴	ساختمان ترانسفورماتور
۱۰۴	سیم‌پیج ترانسفورماتور
۱۰۴	هسته‌ی ترانسفورماتور
۱۰۴	اساس کار ترانسفورماتور
۱۰۵	انواع ترانسفورماتور
۱۰۷	موتورهای الکتریکی
۱۰۷	انواع موتورهای الکتریکی
۱۱۰	اصول کار موتورهای آسنکرون سه‌فاز
۱۱۱	پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه‌فاز
۱۱۴	انتخاب موتورهای الکتریکی
۱۱۶	اتصال موتور برای تأمین قدرت مکانیکی
۱۱۹	الکتروموتورهای تک فاز
۱۲۵	فصل پنجم راهاندازی موتورهای الکتریکی
۱۲۶	پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)
۱۲۸	آزمایش اتصال بدنه
۱۲۸	اتصال سیم‌پیج‌های موتور
۱۲۸	اتصال ستاره
۱۲۹	اتصال مثلث
۱۳۰	راهاندازی موتورهای الکتریکی با کلیدهای دستی
۱۳۰	کلیدهای دستی
۱۳۱	کاربرد کلید دستی
۱۳۱	برق رسانی به موتورهای الکتریکی
۱۳۴	تغییر جهت گردش موتورهای سه فاز

۱۳۷	راهاندازی موتورهای سهفاز آسنکرون
۱۴۰	پلاک اتصال موتورهای تکفاز(تخته کلم)
۱۴۰	راهاندازی موتورهای الکتریکی تک فاز
۱۴۳	تغییر جهت گردش در موتورهای تکفاز
۱۴۵	راهاندازی موتورهای الکتریکی با کلیدهای مغناطیسی
۱۴۵	اجزای تشکیل دهنده مدارهای کنترل
۱۴۵	کلید مغناطیسی یا کنتاکتور
۱۴۸	شستی استاپ استارت
۱۴۸	رلهی حرارتی(بی متال)
۱۵۰	کلید محافظ موتور
۱۵۰	لامپ‌های سیگنال
۱۵۱	کلیدهای تابع فشار(کلیدهای گازی)
۱۵۱	کلیدهای شناور(فلوتر سوییچ)
۱۵۲	رلهی زمانی(تايمر)
۱۵۳	کلید تابع حرارت(ترموستات)
۱۵۳	حروف و اعداد پلاستیکی
۱۵۳	کمربند کابل
۱۵۴	نقشه خوانی مدارهای الکتریکی
۱۵۵	نقشهی مدار قدرت
۱۵۵	نقشهی خارجی
۱۵۶	نقشهی مونتاژ
۱۷۰	تغییر جهت گردش در موتورهای سهفاز
۱۷۳	راهاندازی موتورهای سهفاز آسنکرون در شبکه‌ی تکفاز
۱۷۵	منابع

مقدمه

امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی در صنایع مختلف و در زمینه‌های گوناگون از جمله کشاورزی کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که با جریان برق کار نکند. به همین منظور کاربران دستگاهها و ماشین‌آلات علاوه بر راهاندازی ماشین‌آلات می‌بایست بتوانند عیوب جزئی آنها را نیز تشخیص داده و رفع نمایند. این موضوع در رشته‌ی کشاورزی و کار با ماشین‌های کشاورزی و در مناطقی که به متخصصین و تعمیرکاران برق دسترسی وجود ندارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. لذا در این کتاب برآن شدیم تا هنرجویان این رشته را با موضوعات مورد نیاز در حوزه برق آشنا کنیم.

در فصل اول کتاب به تبیین مفاهیم و کمیت‌های الکتریکی در رشته برق پرداخته شده است که مباحث پایه‌ای برق را که الفبای آشنایی هنرجویان با برق شناخته می‌شود، دنبال می‌کند. فراگرفتن دقیق این فصل از اهمیت زیادی برخوردار است و به یادگیری بهتر فصول دیگر کتاب کمک شایانی می‌کند.

در فصل دوم به مبحث مربوط به نکات ایمنی پرداخته می‌شود و به نکات اساسی در ارتباط با حفاظت شخص در برابر برق گرفتگی که هنرجویان در کارهای عملی با آن مواجه می‌شوند اشاره دارد.

در فصل سوم مدارات پایه در رشته برق مورد توجه قرار گرفته و کارهای عملی مربوط به آن کار می‌شود.

در فصل چهارم و پنجم موضوع ماشین‌های الکتریکی ارائه و کارهای عملی مربوط به راهاندازی موتورهای الکتریکی در کارگاه انجام خواهد شد. مطمئناً کتاب حاضر خالی از اشکال نیست امیدوارم نکات و نظرات خود را به آدرسی که در ابتدای کتاب درج شده است برای بنده ارسال بفرمایید.

مؤلف

هدف کلی

شناخت تجهیزات الکتریکی متدال در کشاورزی
و توانایی کاربرد آنها و تعویض قطعات معیوب

زمان بندی پیشنهادی برای تدریس کتاب

فصل	نظری	عملی	جمع
اول	۶	۴	۱۰
دوم	۴	۴	۸
سوم	۶	۲۸	۳۴
چهارم	۸	۴	۱۲
پنجم	۶	۵۰	۵۶
	۳۰	۹۰	۱۲۰

فصل اول

مفاهیم و کمیت‌های الکتریکی

هدف‌های رفتاری – با یادگیری این فصل هنرجو می‌تواند:

- تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را توضیح دهد.
- شبکه‌های فشار قوی، فشار متوسط و فشار ضعیف را با هم مقایسه کند.
- نحوه توزیع برق به مناطق شهری و روستای را از نظر سطح ولتاژ توضیح دهد.
- موارد استفاده از برق در کشاورزی را توضیح دهد.
- کمیت‌های الکتریکی(جريان، اختلاف پتانسیل، مقاومت، توان، راندمان، فرکانس و اختلاف فاز را توضیح دهد.
- مدار الکتریکی را توضیح دهد.
- عناصر مدار الکتریکی و مشخصات آن‌ها را توضیح دهد.
- قانون اهم را به کار بندد.
- اتصالات مقاومت‌ها را توضیح دهد.
- انواع مولتی‌متر و موارد کاربرد آن را بیان کند.
- روش استفاده از مولتی‌متر را توضیح دهد.
- مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی به کار برد.
- جریان متناوب را تشریح کند.
- خازن را تعریف کند.
- مشخصات فنی خازن را توضیح دهد.
- سیم‌پیچ را توضیح دهد.

عملی	نظری	ساعت
۴	۶	ساعت

مقدمه:

در یک مجموعه‌ی کشاورزی از انرژی الکتریکی بسیار استفاده می‌شود. از روش‌نایابی اتاق‌ها، کارگاه‌ها، سالن‌های مرغداری و گاوداری تا راهاندازی الکتروپمپ‌های موجود در یک مزرعه، سیستم‌های آبیاری نوین، نقاله‌ها، فن‌های تهویه، شیر دوش‌ها، آسیاب و میکسراها همگی تجهیزاتی هستند که در آن‌ها انرژی الکتریکی به کار رفته است. لذا یکی از نیازهای هنرجویان رشتۀ‌ی کشاورزی، داشتن اطلاعات مربوط به برق می‌باشد. در این فصل درباره‌ی تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی توضیحاتی داده می‌شود و برخی مفاهیم پایه برق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تولید انرژی الکتریکی

به محلی که در آن انرژی الکتریکی تولید می‌شود نیروگاه برق برای تولید انرژی الکتریکی از طریق مولدهای الکتریکی، به یک انرژی مکانیکی نیاز است تا بتوان این مولدها را به حرکت در آورد. انرژی مکانیکی می‌تواند نیروی آب، نیروی بخار آب، نیروی یک موتور احتراقی و غیر آن‌ها باشد. تولید انرژی الکتریکی به روش‌های زیر امکان پذیر است:



▶ با استفاده از انرژی آب

یکی از ساده‌ترین روش‌های تولید انرژی الکتریکی استفاده از انرژی آب است در این روش پس از احداث سد و انباسته کردن آب در پشت آن، از نیروی آب برای چرخاندن توربین و مولد برق استفاده می‌کنند. مولد برق پس از چرخش، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.(شکل ۱-۱).

شکل ۱-۱ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی آب


▶ با استفاده از سوخت

استفاده از سوخت‌های مختلف یکی از شیوه‌های تولید انرژی الکتریکی است. انرژی حرارتی حاصل شده از سوخت(گاز) در زیر دیگ‌های بخار باعث تبخیر آب می‌شود. بخار آب با فشار به پره‌های توربین برخورد می‌کند و توربین را به حرکت در می‌آورد. این حرکت به محور مولد منتقل می‌شود و مولد، انرژی الکتریکی تولید می‌کند(شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی حاصل از سوخت

نیروگاه‌های هسته‌ای نیز اساس کاری شبیه نیروگاه‌های حرارتی دارند تنها تفاوت این نیروگاه‌ها در سوخت آن‌ها است. در نیروگاه هسته‌ای برای تهیه سوخت از اورانیوم استفاده می‌کنند. برای این منظور هسته‌ی اتم اورانیوم را می‌شکافند. فرآیند **شکافت هسته‌ای** در رآکتور هسته‌ای انجام می‌شود. انرژی گرمایی حاصل از شکافت هسته‌ی اورانیوم بسیار زیاد است، لذا از آن برای تولید بخار آب استفاده می‌کنند (در اثر شکافت نیم کیلوگرم اورانیوم انرژی معادل بیش از ۱۵۰۰ تن زغال سنگ به دست می‌آید). بخار آب تولید شده وارد توربین می‌شود و آن را به حرکت در می‌آورد. در نتیجه مولّد برق به کار می‌افتد و برق تولید می‌کند. ایران در زمینه‌ی تکنولوژی هسته‌ای، چه از لحاظ تأمین انرژی الکتریکی و چه از نظر بهره برداری‌های صلح آمیز آن در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، پزشکی و خدمات، به موفقیت‌های بسیار چشم گیری دست یافته است (شکل ۱-۳).

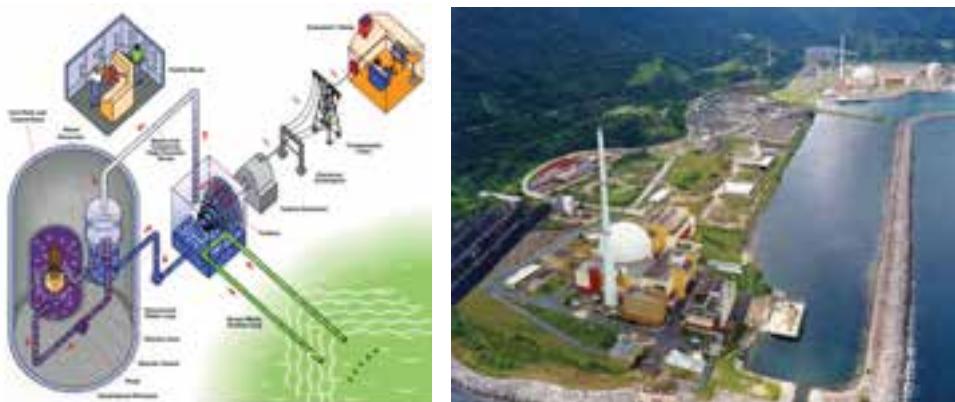

شکل ۱-۳ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی هسته‌ای

با استفاده از انرژی‌های نو ■ انرژی خورشیدی

در این روش انرژی تابشی خورشیدی بدون استفاده از دستگاه‌های متحرک، مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. دستگاهی که این عمل را انجام می‌دهد «سلول خورشیدی» یا «باتری خورشیدی» نام دارد. نمونه‌ای از باتری‌های خورشیدی را در ماشین حساب‌ها یا روشنایی چراغ‌های خیابان‌ها دیده اید. خورشید بعنوان منبع این انرژی، از بین نمی‌رود و به محیط زیست آسیب نمی‌رساند (شکل ۱-۴). ایران در منطقه‌ای قرار گرفته است که در ایام سال آفتاب زیادی دارد. لذا اگر این روش به صورت علمی در بخش کشاورزی و روستایی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند حجم زیادی از نیاز برق کشور در این بخش را تأمین کند.



شکل ۱-۴ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی خورشید

■ انرژی باد



در این روش برای چرخاندن پره‌های توربین از انرژی باد استفاده می‌شود. محور توربین به محور مولّد برق متصل است و حرکت را به آن انتقال می‌دهد با حرکت مولّد، انرژی الکتریکی تولید می‌شود. به این نیروگاه، «نیروگاه بادی» می‌گویند این نیروگاه، در محل‌های احداث می‌شود که باد در آن نقاط، در تمام فصل‌های سال بوزد. نمونه‌ای از این نیروگاه در شهر منجیل از استان گیلان احداث شده است (شکل ۵-۱).

شکل ۵-۱ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی باد

پژوهش



در مورد تولید انرژی الکتریکی توسط انواع انرژی‌های نو، مانند انرژی خورشیدی و انرژی باد پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارایه دهید (در پایگاه اینترنتی سازمان انرژی‌های نو (سانا) به نشانی www.suna.org می‌توانید راجع به انرژی‌های نو به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنید).

انتقال انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی پس از تولید، توسط سیم‌های هوایی و دکل‌ها (پایه‌های فلزی) از محل نیروگاه برق به سمت شهرها و روستاهایی که قرار است برق رسانی شوند، انتقال می‌یابد. مقدار ولتاژ خطوط انتقال برق در ایران ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت است (شکل ۶-۱). برای کاهش هزینه‌های انتقال، در ابتدای خطوط انتقال، ولتاژ برق افزایش داده می‌شود و پس از انتقال در مقصد، ولتاژ در چند مرحله کاهش می‌یابد.



شکل ۶-۱ انتقال انرژی الکتریکی توسط دکل‌ها

توزيع انرژی الکتریکی



گفتیم که انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه، توسط خطوط انتقال به مراکز مصرف می‌رسد. در مدخل مراکز مصرف، که عمدتاً شهرها و روستاها و مناطق مسکونی هستند، ابتدا ولتاژ خیلی زیاد انتقالی تا حدی (۱۳۲ و ۶۳ کیلو ولت) کاهش می‌یابد. با این حال هنوز ولتاژ زیاد است. این ولتاژ در مرحله‌ای دیگر به مقدار ۲۰ کیلو ولت کاهش می‌یابد و پس از آن در مزارع کشاورزی و محلات در مرحله‌ای آخر به ولتاژهای ۴۰۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت یک فاز (قابل استفاده برای مصرف کننده‌ها، تبدیل و توزیع می‌شود. پخش انرژی الکتریکی نیز توسط کابل‌های زمینی یا سیم‌های هوایی انجام می‌گیرد (شکل ۱-۷).

شکل ۱-۷ تبدیل ولتاژ ۲۰ کیلو ولت به ۴۰۰ و ۲۲۰ ولت

توزیع برق در شبکه‌ی برق ایران، در محلات و خیابان‌ها به صورت پنج سیمه و توسط تیرهای برق صورت می‌گیرد. در شکل ۱-۸ هر کدام از این سیم‌ها نام‌گذاری شده‌اند.




شکل ۱-۸ نام‌گذاری سیم‌های تیر چراغ برق

برای مشترکانی مانند منازل مسکونی و واحدهای تجاری، که مصرف کننده‌های تک فاز دارند، باید کابلی دو سیمه با یک فاز و یک نول اختصاص داده شود.



شکل ۱-۹ نحوه اتصال برق منازل مسکونی

اما برای صنایع و کشاورزی که مصرف کننده‌های سه فاز(مانند الکتروموتورهای سه فاز) دارند باید کابل چهار سیمه با سه فاز و یک نول اختصاص داده شود. شکل ۱-۱۰ ۱ دیاگرام ساده ای از تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را نشان می‌دهد.

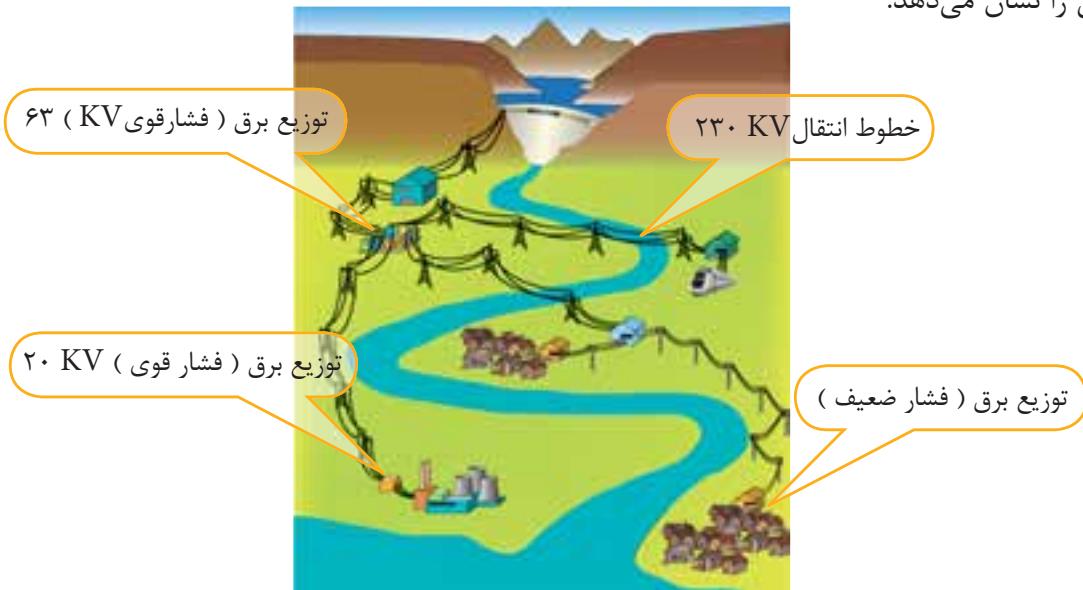

شکل ۱-۱۰ ۱ دیاگرام ساده از تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی


در این قسمت به تشریح مفاهیم پایه در برق می‌پردازیم. هنرجویان با درک این مفاهیم می‌توانند موضوعات مرتبط با برق را در فصول بعدی کتاب که جنبه‌ی عملی دارد، به سادگی فرا گیرند.

کمیت‌های الکتریکی

شدت جریان

هرگاه بخواهیم از انرژی الکتریکی برای انجام کاری استفاده کنیم لازم است الکتریسیته تولید شده را در مدار جاری کنیم. به عبارت دیگر اگر بتوانیم با دادن انرژی به یک اتم، الکترون‌های آن را آزاد و آن را در یک مسیر حرکت دهیم «جریان الکتریکی» به وجود می‌آید. تعداد الکترون‌هایی که انرژی هم جهت دارند میزان شدت جریان الکتریکی را تعیین می‌کنند(شکل ۱-۱۱).

الکترون‌ها

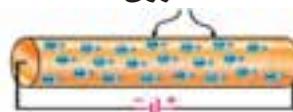

شکل ۱-۱۱ حرکت الکترون‌ها در یک سیم

شدت جریان الکتریکی را با حرف (I) نشان می‌دهند. بنا بر تعریف، مقدار بار الکتریکی (الکترون‌های آزاد) که از یک نقطه‌ی سیم طی مدت زمانی معین عبور می‌کند «شدت جریان الکتریکی» می‌نامند. حرکت الکترون‌های آزاد در درون سیم به صورت «ضربه‌ای» صورت می‌گیرد. یعنی الکترون‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند و از اتمی به اتم دیگر منتقل می‌شوند. سرعت این ضربه‌ها در حدود سرعت سیر نور(۳۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه) است. ضربه‌های انرژی را که از یک الکترون به الکترون دیگر برخورد می‌کند و باعث جا به جایی

آن می‌شود را در اصطلاح جریان الکتریکی می‌نامند. در شکل ۱-۱۲) ضربه‌های انرژی وارد شده به الکترون‌ها را مشاهده می‌کنید. این ضربه مانند وارد کردن ضربه‌ی یک گوی به چند گوی چسبید به هم است.




الف- ضربه‌های انرژی وارد شده به الکترون‌ها در یک سیم
شکل ۱-۱۲

در مدارهای الکتریکی برای اندازه‌گیری شدت جریان از وسیله‌ای به نام آمپرmetr که علامت اختصاری آن A است، استفاده می‌شود(شکل ۱-۱۳).



شکل ۱-۱۳ - ۱ تصاویر دو نمونه آمپرmetr

از تراکم جریان در تعیین بیشینه شدت جریان قابل تحمل در سیمه‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر بخواهیم شدت جریانی معادل ۵ آمپر را از دو سیم طبق شکل ۱-۱۴-۱ عبور دهیم، مشاهده می‌شود که تراکم و فشردگی الکترون‌های جاری در سیم شکل (ب) از سیم (الف) بیشتر است. زیرا سطح مقطع سیم (ب) از سیم (الف) کوچک‌تر است.

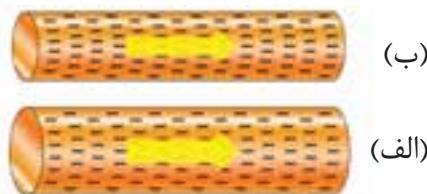

شکل ۱-۱۴-۱ تراکم جریان در سیمه‌ها

◀ اختلاف پتانسیل الکتریکی

نیرویی را که باعث به وجود آمدن جریان الکتریکی در مدار می‌شود « نیروی حرکتی الکتریکی » می‌نامند. بنا به تعریف هر بار الکتریکی که بتواند بار الکتریکی دیگری را با عمل جذب یا دفع به حرکت در آورد کاری انجام می‌شود. لذا به نیروی حرکتی که بتواند بار الکتریکی را به حرکت در آورد « پتانسیل الکتریکی » می‌گویند. « پتانسیل الکتریکی » یا به اختصار « ولتاژ »، « توانایی انجام کار » نیز نامیده می‌شود.

$$\text{پتانسیل الکتریکی از رابطه زیر محاسبه می‌گردد: } V = \frac{W}{q}$$

هرگاه کار(W) بر حسب ژول و مقدار بار الکتریکی(Q) بر حسب کولن باشد پتانسیل الکتریکی(V) بر حسب

ولت به دست می‌آید. ولتاژهایی که در کارهای روزمره با آن سروکار داریم عبارت‌اند از:


- ۱/۵ ولت - ولتاژ پیلهای خشک(قلمی)
- ۹ ولت - ولتاژ پیلهای کتابی
- ۱۲ ولت - ولتاژ باتری‌های ماشین
- ۲۲۰ ولت - ولتاژ منازل مسکونی(برق تک فاز)
- ۳۸۰ ولت - ولتاژ مراکز صنعتی(برق سه فاز)

در رسم مدارها پیلهای باتری را با علامت  نشان می‌دهیم(شکل ۱-۱۵).



شکل ۱-۱۵ و باتری خودرو

برای اندازه‌گیری ولتاژ از وسیله‌ای به نام ولتمتر که علامت اختصاری آن به صورت  است استفاده می‌شود.

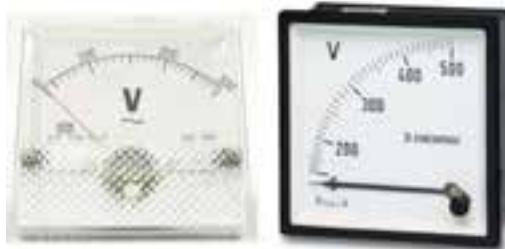

شکل ۱-۱۶ تصاویر ولت متر


مقاومت الکتریکی

« مقاومت الکتریکی » خاصیتی از ماده است که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می‌دهد. این مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتریکی سیم‌های رابط به صورت ناخواسته و مزاحم در مدارهای الکتریکی وجود دارد. این مقاومت در مدار تلفات الکتریکی ایجاد می‌کند.

مقاومت می‌تواند عاملی از پیش تعیین شده به صورت یک مصرف کننده در مدارهای الکتریکی قرار می‌گیرد. رشته سیم حرارتی(منت) دستگاه جوچه کشی مقاومتی است که، نه تنها مزاحم نیست بلکه می‌تواند حرارت مورد نیاز دستگاه را تولید کند. مقدار مقاومت الکتریکی را بر حسب اهم(Ω) می‌سنجند. علامت اختصاری مقاومت و عنصر واقعی آن در شکل ۱-۱۷ نشان داده شده است.



ب- مقاومت الکتریکی

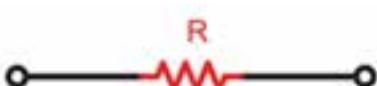

الف- علامت اختصاری مقاومت الکتریکی

شکل ۱-۱۷

دستگاهی که مقدار مقاومت را می‌سنجد «**اهم متر**» نام دارد و در شکل ۱۸-۱ نشان داده شده است.



شکل ۱۸-۱ نحوه اندازه‌گیری مقاومت با اهم متر

مقدار مقاومت الکتریکی به عوامل فیزیکی و الکتریکی گوناگونی بستگی دارد.

عوامل فیزیکی مؤثر در مقدار مقاومت الکتریکی

هرگاه سه قطعه سیم با مشخصات داده شده در شکل (۱۹-۱) را در اختیار داشته باشیم و مقدار مقاومت‌های هر یک از آن‌ها جداگانه را اندازه بگیریم به نتایجی می‌رسیم که نشان دهنده ارتباط بین عوامل مؤثر در مقاومت الکتریکی یک‌هادی است. برای بررسی عوامل، به موارد توجه می‌کنیم:

- مقاومت سیم (الف) را اندازه می‌گیریم و آن را به عنوان مقاومت مبنا یادداشت می‌کنیم.
- مقاومت سیم (ب) را که سطح مقطع آن نصف سطح مقطع سیم (الف) است اندازه می‌گیریم. مشاهده می‌شود مقدار مقاومت این سیم به دو برابر مقدار مقاومت مبنا افزایش یافته است.
- در مرحله سوم مقاومت سیم (پ) را که طول آن نصف طول سیم (الف) است، اندازه می‌گیریم، مشاهده می‌شود مقدار مقاومت این سیم به نصف مقدار مقاومت سیم (الف) (مقاومت مبنا) کاهش یافته است.
- با مقایسه مقاومت سیمهای (الف)، (ب) و (پ) در می‌یابیم که مقاومت یک سیم با طول آن رابطه مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت عکس دارد.



شکل ۱۹-۱ سیم‌ها در طول‌ها و سطح مقطع‌های متفاوت

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

مقدار مقاومت سیم را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:

R - مقاومت سیم بر حسب **اهم**


ρ - طول سیم بر حسب **متر**

A - سطح مقطع سیم بر حسب **میلی‌مترمربع** - مقاومت مخصوص سیم

قبل از توضیح قوانین اساسی برق لازم است به بررسی برخی از تعاریف پایه‌ای بپردازیم و با تعدادی از اجزای مدارهای الکتریکی آشنا شویم.

مدار الکتریکی

مسیری را که شامل منبع تغذیه، مصرف کننده و سیم‌های رابط باشد «مدار الکتریکی ساده» گویند. در یک مدار الکتریکی، منبع تغذیه (مولد)، تامین کننده انرژی است و می‌تواند باتری یا ژنراتور باشد. مصرف کننده (بار)، انرژی الکتریکی را به انرژی مورد نیاز تبدیل می‌کند. وظیفه‌ی سیم‌های رابط، انتقال انرژی الکتریکی از منبع تغذیه به مصرف کننده است. در شکل (۱-۲۰) تصویر یک مدار الکتریکی ساده را مشاهده می‌کنید.

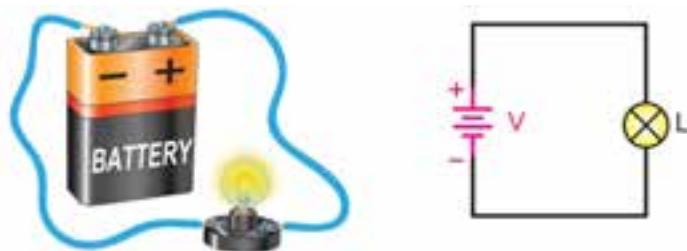


شکل ۱-۲۰ مدار الکتریکی ساده


در مدارهای الکتریکی، علاوه بر سه عامل اصلی فوق، از اجزای دیگری نیز استفاده می‌شود. از جمله‌ی این اجزا می‌توان کلید، فیوز و وسائل اندازه‌گیری را نام برد. اگر اجزای فوق در مدار الکتریکی وجود نداشته باشند ایرادی در کار پیش نمی‌آید، ولی مدار بدون کنترل و حفاظت خواهد بود.

کلید در مدارهای الکتریکی نقش قطع و وصل کننده‌ی جریان را دارد.

اگر برای عبور جریان الکتریکی، مسیر کاملی از طریق قطب مثبت باتری، سیم‌های رابط و مصرف کننده به قطب منفی وجود داشته باشد آن مدار را «مدار بسته» یا «مدار کامل» می‌گویند. در شکل (۱-۲۱) نمونه‌ای از یک مدار الکتریکی بسته را مشاهده می‌کنید.

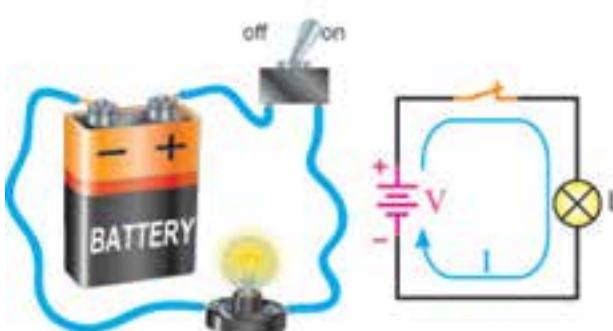

شکل ۱-۲۱ مدار الکتریکی بسته (کامل)

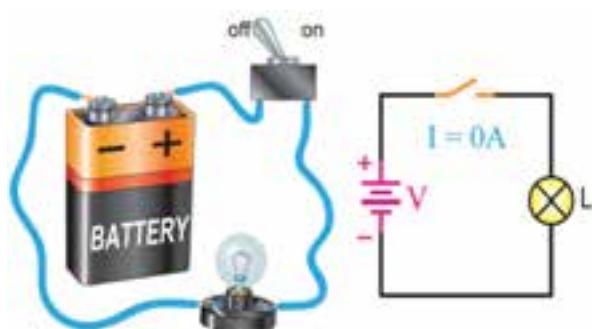

شکل ۱-۲۲ مدار الکتریکی باز

در صورتی که مسیر عبور جریان به دلایلی مانند قطع شدن سیم‌های رابط، سوختن فیوز، قطع مصرف کننده یا قطع شدن کلید کامل نباشد مدار را «مدار باز» یا «مدار ناقص» می‌گویند (شکل ۱-۲۲).




در یک مدار الکتریکی، مصرف کننده در برابر عبور جریان از خود مقاومت نشان می‌دهد لذا در مدار با علامت اختصاری مقاومت نشان داده می‌شود(شکل ۱-۲۳).

شکل ۱-۲۳ ۱ مدار الکتریکی بسته

اتصالات مقاومت‌ها


اتصال سری

هرگاه دو یا چند(N) مقاومت به صورت متواالی(دنبال هم - پشت سرهم) به یکدیگر اتصال داده شوند، مدار را «سری» گویند. در این مدار مقاومت‌ها طوری به هم متصل می‌شوند که انتهای عنصر اول به ابتدای عنصر دوم و انتهای عنصر دوم به ابتدای عنصر سوم وصل شده باشد، اگر به همین ترتیب تا آخرین عنصر ادامه یابد می‌گوییم مدار به صورت سری بسته شده است(شکل ۱-۲۴).

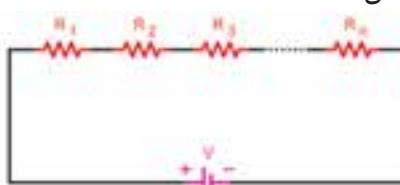


شکل ۱-۲۴ اتصال سری مقاومت‌ها

شکل ۱-۲۵ یک نمونه واقعی و نقشه فنی مدار سری را که در آن دو لامپ اتصال دارد، نشان می‌دهد.

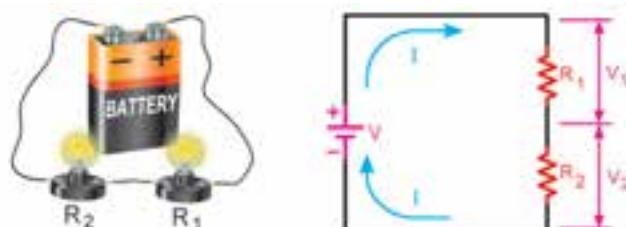

شکل ۱-۲۵ اتصال سری دو لامپ

در مدار سری برای عبور جریان الکتریکی همواره فقط یک مسیر وجود دارد(شکل ۱-۲۶).

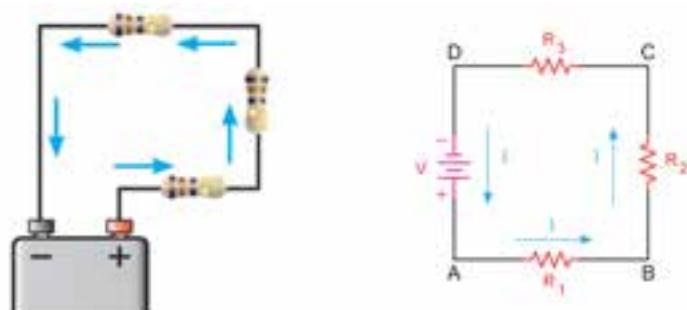

شکل ۱-۲۶ شدت جریان بکسان در تمام عناصر مدار سری


دستگاه اندازه‌گیری آمپرmetr در مدار به صورت سری قرار می‌گیرد.



ب- مدل مداری

شکل ۱-۲۷ نحوه اتصال آمپرmetr در مدار الکتریکی

الف تصویر واقعی

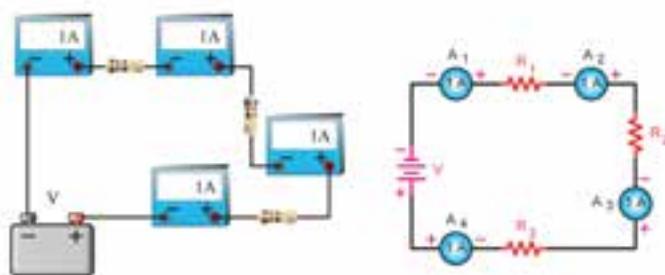

شکل ۱-۲۸ آمپرmetrها در یک مدار سری جریان یکسانی نشان می‌دهند.

عامل مشترک در مدار سری: چنانچه مداری

را مطابق شکل (۱-۲۸) اتصال دهید مشاهده می‌کنید که هر یک از آمپرmetrها جریان‌های مساوی (یک آمپر) نشان می‌دهند.


الکتریکی یک مسیر وجود دارد در نتیجه شدت جریان در تمام مقاومت‌ها مساوی و ثابت است. به همین دلیل، در مدارهای سری شدت جریان را می‌توان به عنوان یک عامل مشترکی برای تمام عناصر موجود در مدار دانست. در این مدار، برای شدت جریان رابطه‌ی زیر برقرار است:

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 = I_4$$

نکته




در مدار سری، اگر یکی از مصرف کننده‌ها از مدار خارج شوند به دلیل این که فقط یک مسیر برای عبور جریان وجود دارد، همه‌ی مصرف کننده‌ها از مدار خارج می‌شوند. در شکل ۱-۲۹ اگر یکی از لامپ‌ها باز(قطع) شود بقیه‌ی لامپ‌ها نیز خاموش می‌شوند.

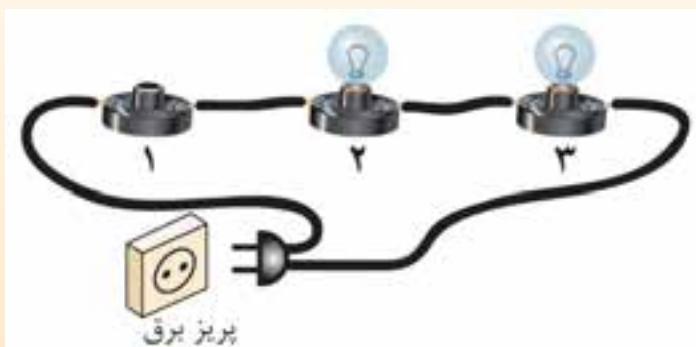

شکل ۱-۲۹


عامل غیر مشترک در مدار سری: بر اثر عبور جریان الکتریکی از هر مقاومت الکتریکی، در دو سر آن افت ولتاژی به وجود می‌آید. مقدار این ولتاژ توسط ولتمتر اندازه‌گیری می‌شود. برای این کار کافی است دو سر ولتمتر را به دو سر مقاومت الکتریکی متصل کنیم(شکل ۳۰-۱).

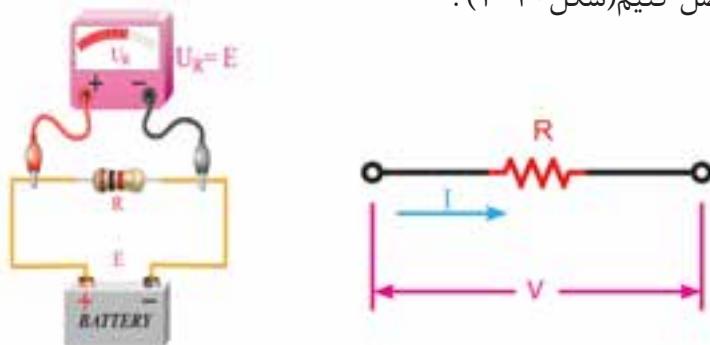

شکل ۳۰-۱ افت ولتاژ در دو سر یک مقاومت

مقدار ولتاژ را بر اساس قانون اهم می‌توان از رابطه $I = \frac{V}{R}$ محاسبه کرد. چون جریان در مدار سری ثابت است لذا طبق این رابطه، مقدار افت ولتاژ در دو سر مقاومت با مقدار اهم آن رابطه‌ی مستقیم دارد. یعنی در صورت افزایش مقاومت(R) مقدار ولتاژ(V) نیز افزایش می‌یابد.

برای مثال اگر مداری را مطابق شکل ۳۱-۱ ببندیم ولت مترها مقادیر ولتاژی متفاوتی را در دو سر مقاومتها نشان می‌دهند ولت مترهای ۱، ۲ و ۳ مقدار ولتاژهای دو سر مقاومتهای R_1 ، R_2 و R_3 و ولت متر V_T مقدار ولتاژ کل مدار را نشان می‌دهند.


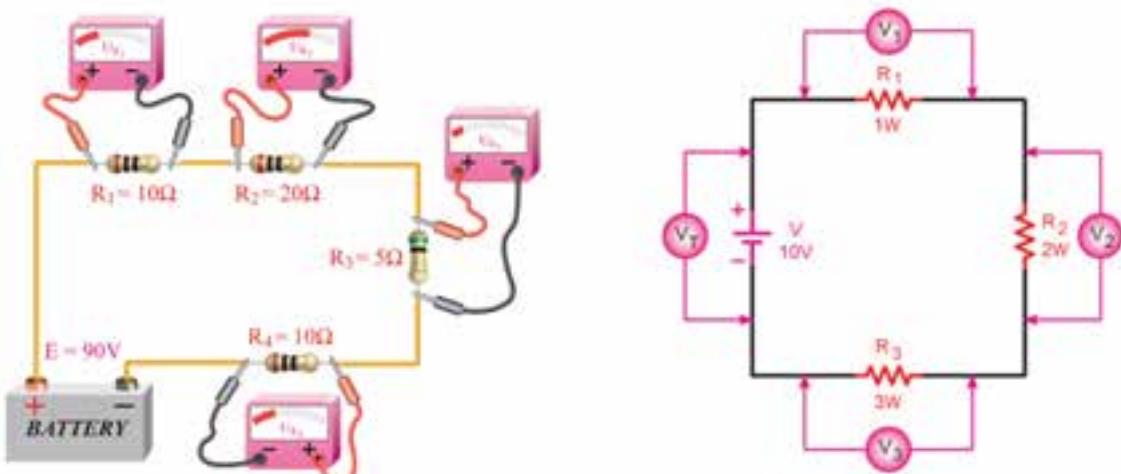


شکل ۳۱-۱ مجموع افت ولتاژهای در مدار سری با ولتاژ منبع تغذیه برابر است.

در مدار بسته‌ی شکل ۳۱-۱ ولتاژ کل منبع تغذیه به نسبت مقدار مقاومتهای بین مقاومتهای مدار تقسیم می‌شود بنابراین می‌توانیم بنویسیم:

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

مقاومت معادل در مدار سری: مقاومت کل یا « مقاومت معادل » به مقاومتی گفته می‌شود که بتواند به تنهایی اثر همه مقاومتهای موجود در مدار را داشته باشد و جای گزین آنها شود و شدت جریان تغییری نکند.

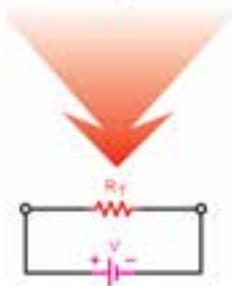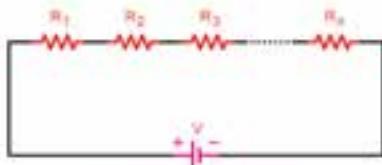




شکل ۱-۳۲ مقاومت معادل

با توجه به خصوصیات مطرح شده در مورد مدارهای سری، رابطه‌ی نهایی مقاومت معادل R_T به صورت زیر به دست می‌آید.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

■ اتصال موازی مقاومت‌ها

اگر دو یا (n) مقاومت، به ترتیبی اتصال داده شوند که یک طرف هر یک از آن‌ها به یکدیگر و طرف دیگر آن‌ها نیز به یکدیگر متصل شوند این اتصال را «اتصال موازی» می‌گویند. شکل (۱-۳۳) تصویر سه مقاومت و سه لامپ را، که به صورت موازی اتصال دارند، نشان می‌دهد.

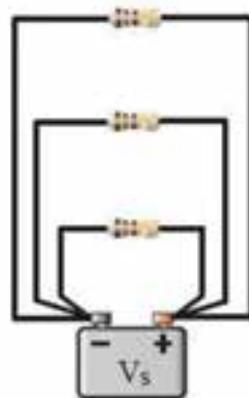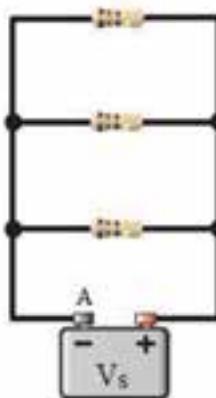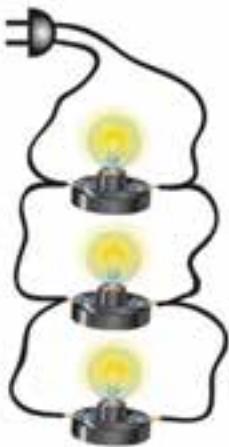


شکل ۱-۳۳ اتصال موازی مقاومت‌ها

در این مدارها یک طرف مقاومت‌ها در نقطه‌ی A و طرف دیگر مقاومت‌ها در نقطه‌ی B به هم وصل شده‌اند. بین دو نقطه‌ی A و B قطب‌های (+) و (-) باتری اتصال داده شده است. برای اندازه‌گیری ولتاژ، ولت‌متر در مدار به صورت موازی قرار می‌گیرد (شکل ۱-۳۴).



ب) مدل مداری

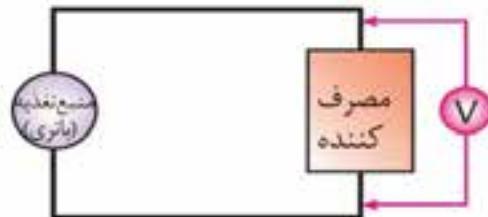


الف) تصویر واقعی

شکل ۱-۳۴ ۱- نحوه اتصال ولت‌متر در مدار

عامل مشترک در مدار موازی: در مدارهای موازی چون دو سر هر مقاومت مستقیماً به دو سر باتری متصل است، بنابراین ولتاژ دو سر همهی مقاومت‌ها با هم مساوی‌اند. مساوی بودن ولتاژ در مدار موازی عامل مشترک مدار در نظر گرفته می‌شود. با اتصال مداری طبق شکل ۱-۳۵ ۱ مطلب فوق تأیید می‌شود(شکل ۱-۳۵) .


$$V_T = V_1 = V_2 = V_3 = V_4$$

پس برای مدارهای موازی می‌توان رابطه‌ی زیر را نوشت:

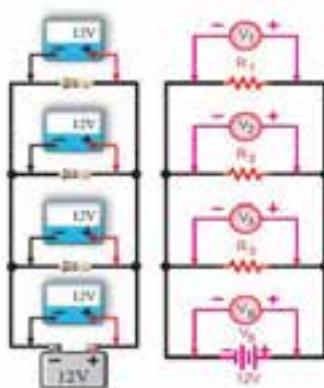

شکل ۱-۳۵ ۱ برابر بودن ولتاژ عناصر مدار موازی با ولتاژ منبع تغذیه

عامل غیرمشترک در مدار موازی: در مدارهای موازی عاملی را که برای تمام عناصر مقدار ثابتی ندارد «عامل غیرمشترک» می‌نامیم. جریان در هر شاخه‌ی یک مدار موازی به نسبت عکس مقدار مقاومت‌های هر شاخه، تقسیم می‌شود. یعنی شاخه‌ای که مقدار مقاومت کمتری دارد جریان بیشتری از خود عبور می‌دهد.

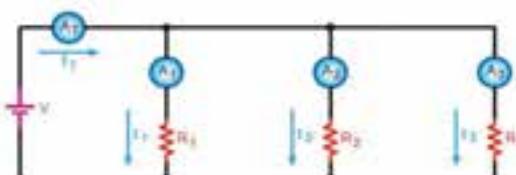

شکل ۱-۳۶ ۱ در مدار موازی شاخه‌ای که مقدار مقاومت کمتری دارد جریان بیشتری از خود عبور می‌دهد.

رابطه‌ی جریان کل را می‌توان بر اساس این قانون به صورت مقابل نوشت:

مقاومت معادل در مدار موازی: برای محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی می‌توان از رابطه‌ی زیر استفاده کرد.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$



- مقدار مقاومت معادل هر مدار موازی، از کوچکترین مقاومت موجود در مدار نیز کمتر است.
- بین دو مقاومت موازی شده با منبع تغذیه، مقاومتی که مقدار کمتری دارد جریان بیشتری را از خود عبور می‌دهد.

اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی

برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی مانند جریان، ولتاژ و مقاومت الکتریکی، از دستگاه‌هایی که به همین منظور ساخته شده است استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری ولتاژ از ولت متر، اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی از اهم متر و اندازه‌گیری جریان الکتریکی از آمپر متر، استفاده می‌شود. به طور کلی وقتی کلمه‌ی متر به صورت پسوند با واحد کمیت‌های اندازه‌گیری می‌آید، نام دستگاهی می‌شود که آن کمیت را اندازه می‌گیرد، مثل آمپر متر، ولت متر، اهم متر و... از آن جایی که در هر کار فنی به برقی به هر سه دستگاه اندازه‌گیری ولت متر، اهم متر و آمپر متر، نیاز است لذا برای سهولت کار از دستگاه اندازه‌گیری به نام «آوومتر» که هر سه کمیت ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی را می‌تواند یکجا اندازه‌گیری کند، استفاده می‌شود. نام گذاری آوومتر از حروف ابتدایی آمپر، ولت و اهم صورت گرفته است. نام دیگر این دستگاه مولتی متر است.

مولتی متر

مولتی متر به معنی دستگاه اندازه‌گیر چند منظوره است، به عبارت دیگر دستگاهی که بتواند چند کمیت مختلف را اندازه بگیرد مولتی متر نامیده می‌شود. مولتی مترها از نظر ساختمان در دو نوع آنالوگ (عقربه‌ای) و دیجیتال ساخته می‌شود. سیمای ظاهری هر مولتی متر از سه قسمت تشکیل شده است.

- ۱- صفحه نشان دهنده ۲- سلکتور یا دگمه‌ی انتخاب کننده ۳- ترمینال‌های ورودی و دگمه‌های تنظیم کننده

(شکل ۳۷-۱).



شکل ۳۷-۱ مولتی متر آنالوگ و دیجیتال

برای اندازه‌گیری یک کمیت الکتریکی مراحل زیر را انجام دهید:

۱. مولتی متر را روشن کنید.
۲. یکی از پراب‌ها (سیم‌های مولتی متر) را در محل یکی از ترمینال‌های ورودی یعنی (COM) قرار دهید.
۳. نوع کمیت مورد اندازه‌گیری را تعیین کنید و پراب دیگر را متناسب با نوع کمیت مورد نظر، در محل ترمینال

ورودی دیگر، مثلاً V یا A قرار دهید.

۴. با توجه به نوع جریان برق (AC یا DC) و همچنین کمیت مورد اندازه‌گیری، سلکتور را روی همان نوع جریان و کمیت قرار دهید.

۵. محدوده‌ی مقدار اندازه‌گیری (رنج) را تعیین و سلکتور را روی آن رنج قرار دهید. برای این که دستگاه اندازه‌گیری آسیب نبیند دقت کنید که رنج انتخابی روی دستگاه از رنج کمیت اندازه‌گیری بیشتر باشد. مثلاً اگر می‌خواهید مقدار ولتاژ برق شهر (۲۲۰ ولت) را اندازه‌گیری کنید رنج انتخابی توسط سلکتور باید بیشتر از ۲۲۰ باشد.

۶. دو سر دو پراپ را به محل مورد نظر اتصال دهید. به نوع اتصال سری یا موازی دقت کنید.

۷. مقدار اندازه‌گیری شده را قرائت کنید.

نکات ایمنی در استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری



۱. در برخی از مواقع که در اندازه‌گیری با مولتی‌متر دچار اشتباہ می‌شوید فیوز داخل آن عمل می‌کند در این صورت سیم داخل فیوز ذوب و قطع می‌شود. در این حالت باید فیوز را عوض کنید. شکل ۱-۳۸-۱ یک نمونه فیوز را نشان می‌دهد. در هنگام تعویض فیوز، به مقدار جریانی که روی قسمت فلزی آن حک شده است، دقت کنید.



شکل ۱-۳۸ فیوز مولتی‌متر

۲. در ابتدای هر اندازه‌گیری با مولتی‌متر آنالوگ با یک پیچ‌گوشتی پیچ تنظیم صفر را طوری تنظیم کنید که عقربه دقیقاً روی عدد صفر قرار گیرد.

۳. برای اندازه‌گیری کمیتی که مقدار آن را نمی‌دانید ابتدا از بالاترین سطح (رنج) اندازه‌گیری شروع کنید.

۴. وقتی سلکتور را روی آمپر می‌گذارید مولتی‌متر را، حتماً به صورت سری و هنگام اندازه‌گیری ولتاژ، آن را به صورت موازی در مدار قرار دهید.

۵. هنگام اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی باید جریان برق را قطع کنید.

۶. در صورتی که هنگام جابجا کردن مولتی‌متر به آن ضربه وارد شود حساسیت خود را از دست می‌دهد.




هدف: اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی

وسایل مورد نیاز: باتری، سیم رابط، کلید، سرپیچ، لامپ، مولتی‌متر و پیچ گوشته

مراحل انجام کار:


۱. یک مدار الکتریکی شامل منبع تغذیه (باتری)، لامپ و سیم رابط را ببندید.

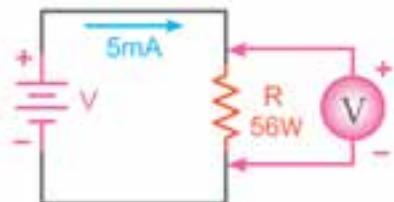

شکل ۳۹-۱ اندازه‌گیری ولتاژ

۲. پرابها را به ترمینال‌های ورودی «COM» و «A» وصل کنید. سلکتور را روی کمیت جریان از نوع «DC» و در رنج مولتی‌متر را روی بیشترین مقدار قرار دهید. سر دو پراب را به دو سر لامپ اتصال دهید و مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده را بخوانید (شکل ۳۹-۱).

شکل ۴۰-۱ اندازه‌گیری جریان

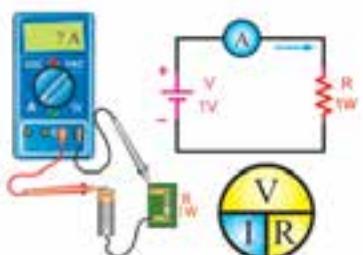

۳. پرابها را به ترمینال‌های ورودی «COM» و «A» وصل کنید. سلکتور را روی کمیت جریان از نوع «DC» و در رنج مولتی‌متر را روی بیشترین مقدار قرار دهید. سیم رابط را از یک محل قطع کنید و سر دو پراب را به دو سر آن اتصال دهید. با این کار آمپرmetr را در مدار سری کرده‌اید. حال مقدار جریان اندازه‌گیری شده را بخوانید (شکل ۴۰-۱).

شکل ۴۰-۱ اندازه‌گیری جریان


۴. مدار الکتریکی را باز کنید. پرابها را به ترمینال‌های ورودی «COM» و « Ω » وصل کنید. سلکتور را روی کمیت اهم و رنج آن را روی بیشترین مقدار قرار دهید. سر دو پراب را به دو سر مقاومت اتصال دهید و مقدار مقاومت الکتریکی را اندازه‌گیری شده را بخوانید (شکل ۴۱-۱).

شکل ۴۱-۱ اندازه‌گیری مقاومت

۵. شرح کار و نتایج حاصل شده را در دفتر گزارش کار یادداشت نمایید.


قانون اهم

اگر مقاومت یک مدار را ثابت نگه داریم و ولتاژ منبع تغذیه را افزایش دهیم شدت جریان افزایش می‌یابد (شکل ۴۲-۱).

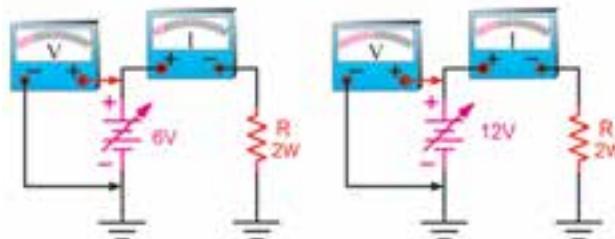

شکل ۴۲-۱ مقاومت ثابت، ولتاژ متغیر


همچنین اگر ولتاژ منبع تغذیه را ثابت نگه داریم و مقدار مقاومت مدار را افزایش دهیم جریان مدار کاهش می‌یابد (شکل ۴۳-۱).

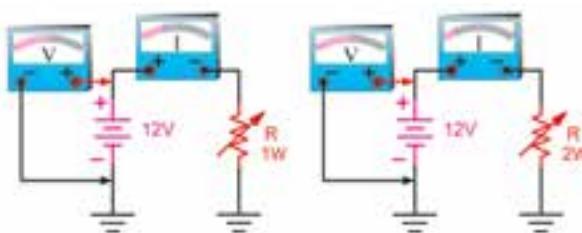

شکل ۴۳-۱ ولتاژ ثابت، مقاومت متغیر

یعنی می‌توانیم بنویسیم:

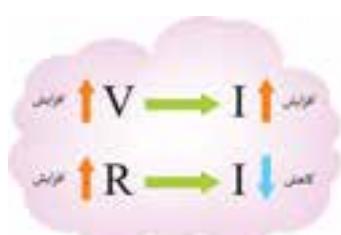نتایج آزمایش‌های اهم به نام قانون اهم شناخته می‌شود، رابطه‌ی قانون اهم را می‌توانیم به سه صورت بنویسیم.




$$\begin{array}{c} \text{V} \\ | \\ \text{I} \quad \text{R} \end{array}$$

$$I = \frac{V}{R} \quad V = IR \quad R = \frac{V}{I}$$

همان گونه که مشاهده می‌شود اگر دو جزء از معادله معلوم باشد می‌توان به آسانی جزء سوم را به دست آورد.

مثال: در مدار شکل (۴۴-۱)، ولت متری که در دو سر مقاومت قرار دارد چه ولتاژی را نشان می‌دهد؟

حل:

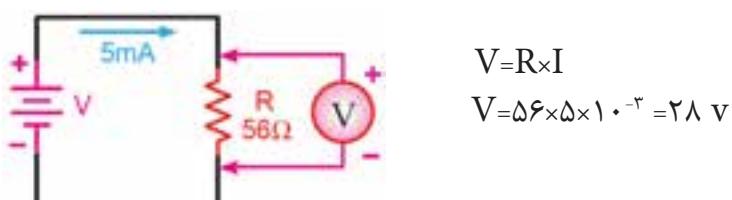

$$\begin{aligned} V &= R \times I \\ V &= 56 \times 5 \times 10^{-3} = 28 \text{ V} \end{aligned}$$


شکل ۴۴-۱

مثال: در مدار شکل(۱-۴۵) مقدار مقاومت چند کیلو اهم است؟

حل:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{150}{4.55 \times 10^{-3}} = \frac{150 \times 10^{-3}}{4.55 \times 10^{-3}} = 33 \times 10^{-3} = 33 K\Omega$$

شکل ۱-۴۵

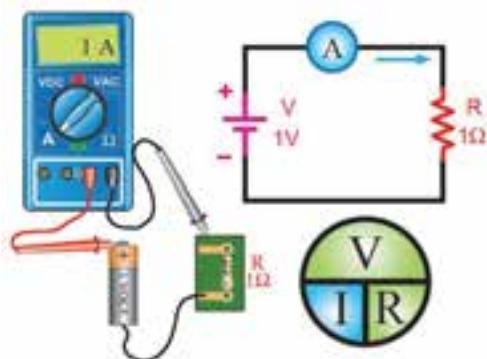

مثال: جریان عبوری از مقاومت مدار شکل(۱-۴۶) چند میلیآمپر است؟

حل:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1}{1} = 1 A$$

$$1 A = 1000 mA$$

شکل ۱-۴۶




هدف: بررسی قانون اهم

وسایل مورد نیاز: باتری، سیم رابط، کلید، سرپیچ، لامپ، آمپرmetر، ولتmetر و اهم متر


مراحل انجام کار:

۱. مطابق شکل ۴۷ - ۱ مداری را بیندید (مقادیر عناصر با توجه به امکانات کارگاه انتخاب شود).
 ۲. آمپرmetر را به صورت سری در مدار قرار دهید و مقدار اندازه‌گیری شده را توسط آن یادداشت نمایید.
 ۳. ولتmetر را به دو سر مصرف کننده متصل نمایید. مقدار اندازه‌گیری شده را یادداشت نمایید.
- آیا مقدار اندازه‌گیری شده توسط ولتmetر با مقدار محاسبه شده از طریق رابطه یکسان است؟

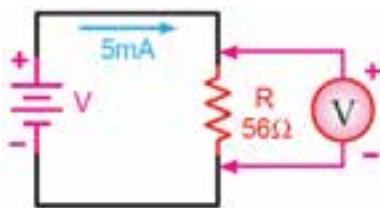


شکل ۴۷ - ۱

۴. مقادیر عناصر را تغییر دهید و مداری با مقدار مقاومت نا معلوم مطابق شکل ۴۸ - ۱ بیندید.

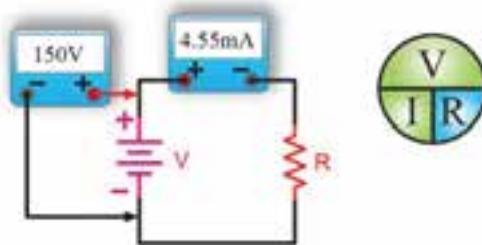

شکل ۴۸ - ۱

۵. آمپرmetر و ولتmetر را در مدار قرار داده و مقادیر ولتاژ منبع تغذیه و جریان مدار را اندازه‌گیری کرده و یادداشت نمایید.
۶. مقدار مقاومت را طبق رابطه محاسبه کنید.
۷. ضمن باز کردن مقاومت از مدار، مقدار آن را با اهم متر اندازه‌گیری کنید.
۸. مقدار اندازه‌گیری شده مقاومت توسط اهم متر را با مقدار محاسبه شده از طریق رابطه، مقایسه نمایید.
۹. مقاومت یک اهمی را به یک منبع تغذیه‌ی یک ولتی (مطابق شکل ۴۹ - ۱) متصل کنید.
۱۰. مقدار جریان مدار را از طریق رابطه محاسبه نمایید.
۱۱. آمپرmetر را در مدار به صورت سری قرار دهید و مقدار جریان مدار را اندازه‌گیری نمایید.
۱۲. مقدار اندازه‌گیری شده‌ی جریان را با مقدار محاسبه شده، مقایسه کنید.

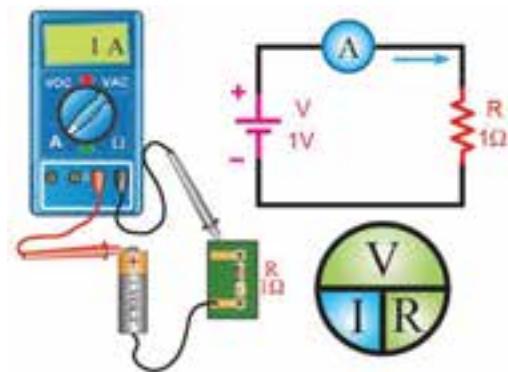

شکل ۱ - ۴۹

۱۲. گزارش کار خود را در دفتر گزارش کار یادداشت کنید.


نکته




یکی از حالاتی که ممکن است در مدارهای الکتریکی به وجود آید حالت «اتصال کوتاه» است. این حالت می‌تواند موجب عمل کردن فیوز مدار یا حتی سوختن برخی از قطعات آن شود.

حالت اتصال کوتاه در مدار به شرایطی گفته می‌شود که مقاومت مصرف کننده(بار) به صفر برسد، یعنی با سیمی که مقاومتی ندارد دو سر مصرف کننده به یکدیگر متصل شوند. در صورت وقوع چنین حالتی جریان بسیار زیادی از مدار خواهد گذشت، زیرا با قرار دادن مقدار صفر در مخرج رابطه‌ی زیر جریان بسیار زیاد شده، وسائل الکتریکی، که در مسیر این جریان زیاد قرار بگیرند، خواهند سوخت(شکل ۵۰-۱) و (شکل ۵۱-۱).
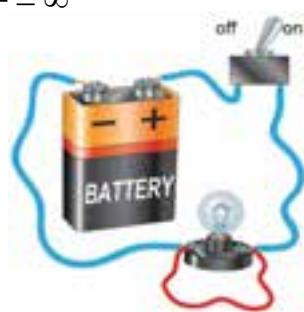
$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{0} = \infty$$



دو سر لامپ اتصال کوتاه شده
شکل ۵۱-۱

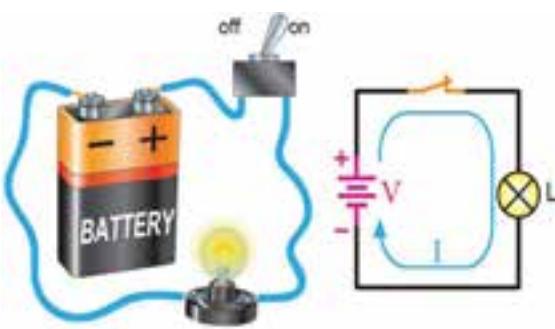

مدار الکتریکی در حالت عادی
شکل ۵۰-۱

توان الکتریکی

مقدار کار انجام شده در واحد زمان را «**توان**» یا «**قدرت**» گویند و آن را از رابطه‌ی زیر می‌توان به دست آورد.

$$P = \frac{W}{t}$$

W - مقدار کار انجام شده بر حسب ژول(J)

t - مدت زمان انجام کار بر حسب ثانیه(S)

P - توان(قدرت) بر حسب ژول بر ثانیه(S/S) یا وات(W).


یک وات توان را می‌توان چنین تعریف کرد:

هرگاه برای انجام کاری در مدت زمان یک ثانیه یک ژول انرژی استفاده شود می‌گوییم یک وات قدرت(توان) صرف شده است. از آن جایی که با رابطه‌ی الکتریکی آشنا هستیم پس می‌توان رابطه‌ی توان را بر پایه آن به این صورت نیز محاسبه کرد:

$$P = R \times I^2$$

اگر در رابطه به کمک قانون اهم یک بار به جای R و بار دیگر به جای I معادل هر یک را قرار دهیم دو رابطه‌ی دیگر برای توان به دست می‌آید.


نمودار تصویر رو به رو چگونگی مراحل به دست آوردن روابط را نشان می‌دهد.

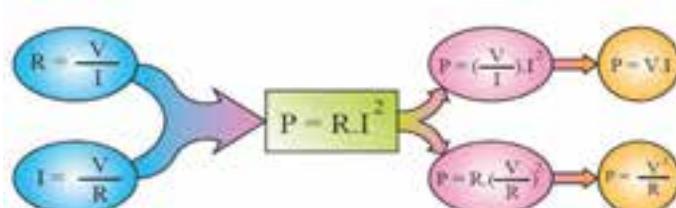

نمودار ۱-۱

توان الکتریکی را با واحد دیگری به نام «اسب بخار» نیز بیان می‌کنند. هر اسب بخار ۷۳۶ وات است.

مقدار توان مصرفی در مدارهای الکتریکی را با وسیله‌ای بنام «وات متر» اندازه‌گیری می‌کنند. علامت اختصاری این وسیله به صورت است و شکل واقعی یک نمونه‌ی وات متر را در شکل (۱-۵۲) مشاهده می‌کنید.

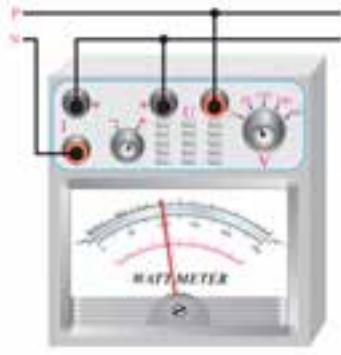

شکل ۱-۵۲ طرز اتصال وات متر

توان مصرفی کل یک مدار الکتریکی که از چند جزء تشکیل شده است از حاصل جمع توان‌های تک تک عناصر مدار به دست می‌آید. برای محاسبه‌ی توان هر یک از عناصر لازم است دو کمیت از سه کمیت V و I و R معلوم باشد تا بتوان یکی از روابط P را به کار برد.

حاصل ضرب توان در زمان را «انرژی» می‌گویند. برای اندازه‌گیری انرژی الکتریکی از کنتور استفاده می‌کنند. امروزه کنتورها به صورت تک فاز و سه فاز دیجیتالی ساخته می‌شوند. این کنتورها قادرند مقدار انرژی الکتریکی مصرفی را در سه فاصله زمانی در شبانه روز ثبت کنند. این سه فاصله‌ی زمانی شامل زمان‌های کم مصرف، مصرف متوسط و اوج مصرف است. این نوع کنتورها سه تعریفه هستند یعنی برای مصرف برق در هر یک از این زمان‌ها باید بهای متفاوتی پرداخت. برای مصرف برق در زمان اوج مصرف (اوج مصرف در کشور ما در تابستان بین ساعت ۱۹ تا ۲۳ و در زمستان بین ساعت ۱۸ تا ۲۲ است). باید هزینه‌ی بیشتری پرداخت.




شکل ۱-۵۳ کنتورهای تک فاز و سه فاز دیجیتالی

ضریب بهره‌ی (راندمان) الکتریکی

طبق اصل «بقای انرژی» انرژی هیچ گاه از بین نمی‌رود و فقط از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌شود. شکل (۱-۵۴) در هنگام تبدیل انرژی‌ها به یکدیگر، مقداری از انرژی به مصرف مفید نمی‌رسد و به نوعی دیگر از انرژی تبدیل می‌شود که مورد نظر ما نیست. این انرژی را «انرژی تلف شده» می‌نامند. مثلاً در یک موتور الکتریکی، که انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود بخشی از انرژی الکتریکی که موتور دریافت کرده است به صورت‌های زیر تلف می‌شود:

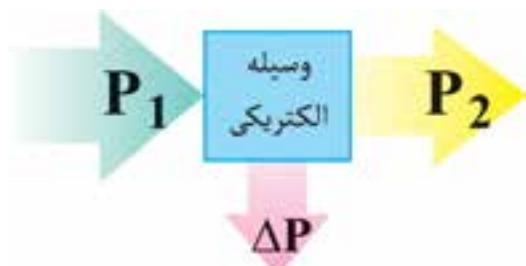- الف) اصطکاک قسمت‌های مکانیکی گردنده
- ب) حرارت در سیم‌های حامل جریان
- ج) حرارت در سیم پیچی و هسته



از طرف دیگر مقدار توان تلف شده در همه دستگاه‌ها یکسان نیست. لذا لازم است تا با عاملی میزان کارآیی هر وسیله را بیان کنیم معمولاً از اصطلاح «کارآیی» یا «راندمان» برای این منظور استفاده می‌شود. نمودار (۲-۱) وضعیت مصرف کننده‌ها را از نظر ورودی و خروجی نشان می‌دهد.

نمودار ۲-۱


به طور کلی نسبت توان گرفته شده (خروجی) به توان داده شده (ورودی) را «بازده» گویند. ضریب بهره، که معرف مقدار عددی راندمان است همیشه بر حسب درصد بیان می‌شود. هر قدر عدد راندمان بیشتر باشد نشان دهنده آن است که کیفیت کاری دستگاه بهتر است. اگر توان ورودی را با (P_1) و توان خروجی را با (P_2) و ضریب بهره را با « h » نشان دهیم رابطه‌ی آن به صورت زیر خواهد شد:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100$$



در محاسبه‌ی میزان راندمان یک وسیله‌ی الکتریکی باید به نوع توان یا انرژی ورودی و خروجی آن توجه کرد و در محاسبه مقدار راندمان یا کارآیی آن را در نظر داشت. مثلاً همان طوری که در شکل (۵۴-۱) مشاهده می‌شود در یک موتور الکتریکی توان ورودی آن (P_1) از نوع انرژی الکتریکی، ولی توان خروجی آن (P_2) از نوع انرژی مکانیکی است.

شکل ۵۴-۱ توان و تلفات در موتور الکتریکی

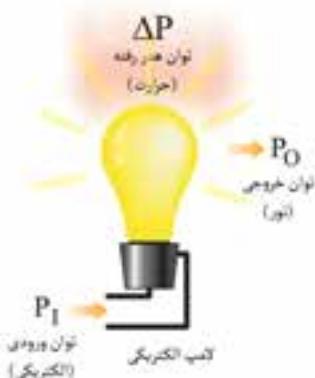


هم چنین در یک لامپ، توان ورودی (P_1) انرژی الکتریکی است و توان خروجی (P_2) از نوع انرژی نورانی است.

شکل ۵۵-۱ توان و تلفات در لامپ معمولی

جريان متناوب

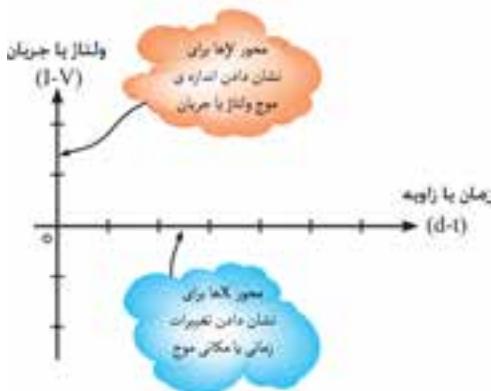
در هر مدار بسته‌ای که ولتاژ وجود داشته باشد جریان الکتریکی نیز جاری خواهد شد. جریان متناوب به جریانی گفته می‌شود که در طی مدت زمان مشخص، اندازه و جهت آن تغییر می‌کند و این شرایط به صورت تناوبی ادامه می‌یابد. تغییرات ولتاژ با جریان در مدارهای الکتریکی را به صورت «شکل موج» نشان می‌دهند. برای رسم شکل موج محورهای مختصاتی مطابق شکل (۵۶-۱) نیاز داریم. محور عمودی بیانگر اندازه‌ی ولتاژ یا جریان



و محور افقی معرف زمان است. بالای محور افقی را قسمت مثبت موج و پائین محور افقی را قسمت منفی موج می‌گویند.
شکل ۵۶-۱ محورهای مختصاتی برای رسم شکل موج



در جریان متناوب معمولاً شکل موج سینوسی از سایر انواع موج‌ها متداول‌تر است. شکل موج برق شهر متناوب است (شکل ۵۷-۱).

شکل ۵۷-۱ موج سینوسی

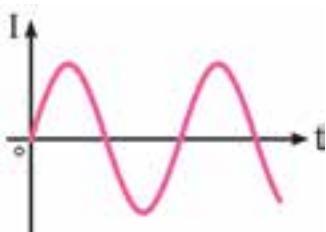

جریان الکتریکی متناوب همیشه در یک جهت نیست. توضیح این که ابتدا در یک جهت جریان می‌یابد، سپس جهت خود را عرض می‌کند و در خلاف جهت قبل جاری می‌شود (شکل ۵۸-۱).

شکل ۵۸-۱ جریان متناوب در مدار الکتریکی

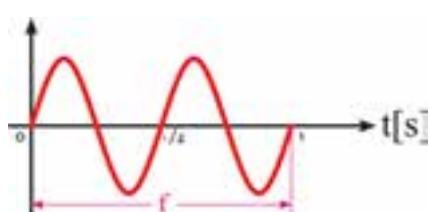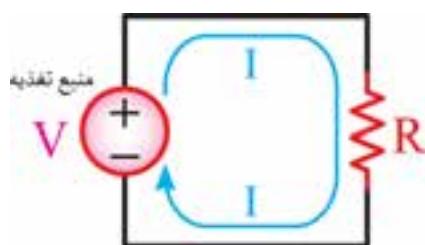

فرکانس: به تعداد سیکل‌ها (نوسانات) در مدت زمان یک ثانیه «فرکانس» می‌گویند. واحد فرکانس هرتز (Hz) است. فرکانس برق ایران ۵۰ هرتز است. برای مثال در شکل (۵۹-۱) مقدار فرکانس ۲ هرتز است.


شکل ۵۹-۱ فرکانس

برای اندازه‌گیری فرکانس از فرکانس متر استفاده می‌شود (شکل ۶۰-۱). فرکانس متر به صورت موازی به مدار اتصال داده می‌شود.




شکل ۶۰-۱ فرکانس متر

مقدار ماکزیمم(پیک): به حداقل مقداری که ولتاژ و جریان سینوسی در هر سیکل دارد مقدار ماکزیمم گویند.
 (شکل ۱-۶۱)

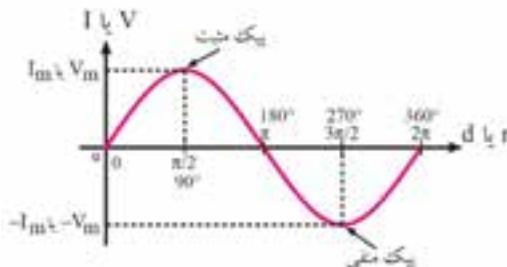


شکل ۱-۶۱ مقدار ماکزیمم موج

اختلاف فاز: فاز اصطلاحی است که ارتباط زمانی یا مکانی دو یا چند موج را بیان می‌کند. برای تعیین میزان اختلاف بین دو یا چند موج از اصطلاح اختلاف فاز استفاده می‌کنند. در شکل ۱-۶۲ موج A و B به اندازه‌ی یک ثانیه با هم اختلاف زمانی دارند. موج A یک ثانیه نسبت به موج B جلوتر است.

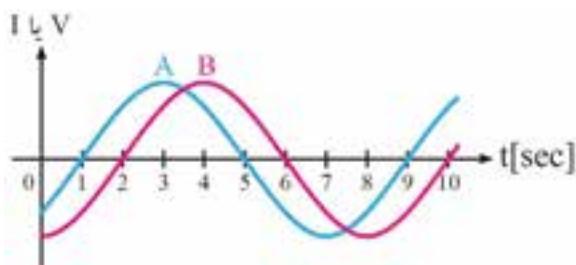


شکل ۱-۶۲ اختلاف فاز یک ثانیه

در شکل ۱-۶۳ موج A به اندازه‌ی ۹۰ درجه از موج B جلوتر است یا به عبارتی دیگر، دو موج A و B به اندازه‌ی ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند.

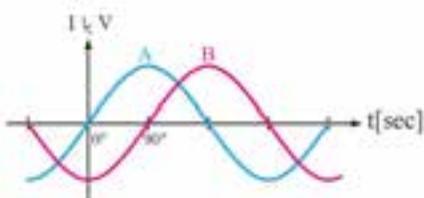

شکل ۱-۶۳ اختلاف فاز ۹۰ درجه


در شکل ۱-۶۴ دو موج با هم هم فازند و هیچ اختلاف فازی ندارند. چون نقطه‌ی شروع هر دو موج یکسان است.

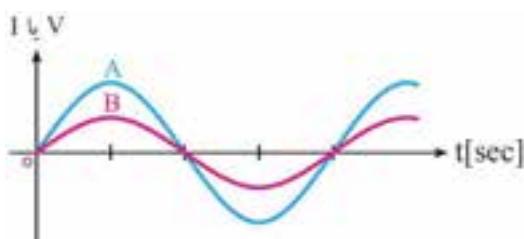

شکل ۱-۶۴ دو موج هم فاز

جريان مستقيم

اگر قطب‌های منبع ولتاژ مدار هرگز تغییر نکند جهت جریان ثابت می‌ماند و به آن «جريان مستقیم» یا «DC» می‌گویند(شکل ۶۵-۱).

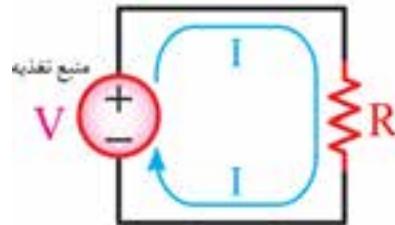


شکل ۶۵-۱ مدار با جریان مستقیم

اگر جریان دی سی(DC) از قطعه سیمی عبور کند، جریان از قطب مثبت شروع و به قطب منفی ختم می‌شود. در این حالت تعدادی الکترون از قطب مثبت به قطب منفی منتقل می‌شوند(شکل ۶۶-۱).



شکل ۶۶-۱

موج‌هایی که دارای قسمت منفی نیستند موج مستقیم نامیده می‌شوند. برق باتری‌ها دارای موج مستقیم است(شکل ۶۷-۱).

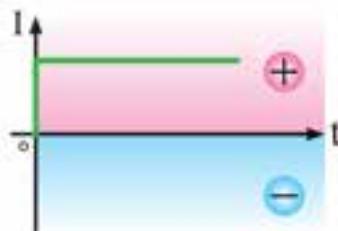


شکل ۶۷-۱ موج جریان مستقیم

خازن

خازن از وسایلی است که می‌تواند مقداری الکتریسیته را در خود ذخیره کند، همان‌گونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۶۸-۱، تصویر ظاهری تعدادی از انواع خازن‌ها، که در موتورهای الکتریکی کاربرد زیادی دارند، نشان داده شده است.



شکل ۶۸-۱ نمونه‌های مختلف خازن

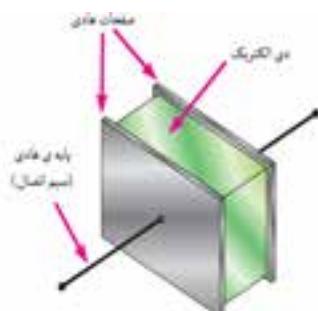


◀ **ساختمان خازن**
خازن از دو صفحه‌ی هادی، که بین آن‌ها عایق(دی الکتریک) قرار دارد، تشکیل می‌شود. شکل ۶۹-۱) طرح ساده یک خازن مسطح و علامت اختصاری آن را نشان می‌دهد.

شکل ۶۹-۱ ساختمان داخلی و علامت اختصاری خازن

خازن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

(الف) صفحات خازن: صفحات خازن‌هادی هستند و معمولاً از ورقه‌های نازک از جنس آلومینیوم روی یا نقره ساخته می‌شوند.

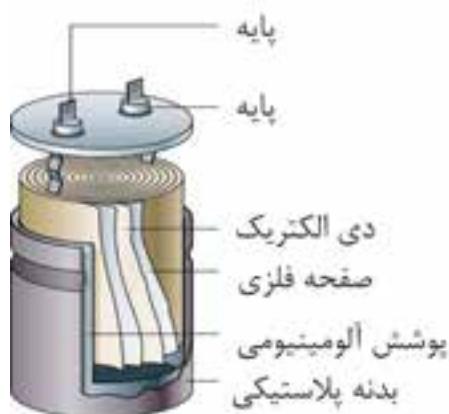

شکل ۷۰-۱ صفحات خازن

(ب) ماده‌ی عایق(دی الکتریک): ماده‌ی عایق به کار رفته بین صفحات خازن را دی الکتریک گویند. این ماده‌ی عایق می‌تواند هوا، خلا، کاغذ، شیشه، میکا، روغن و... باشد.

مشخصات خازن

برخی از مشخصات فنی خازن عبارت‌اند از:

(الف) ظرفیت: مقدار توانایی یک خازن در ذخیره کردن الکتریسیته را «**ظرفیت خازن**» می‌گویند. به عبارت دیگر ظرفیت خازن برابر است با مقدار باری که باید روی یکی از صفحات خازن ذخیره شود تا پتانسیل آن نسبت به صفحه‌ی دیگر به اندازه‌ی یک ولت افزایش یابد. ظرفیت خازن را با حرف C نمایش می‌دهند و آن را با واحد فاراد می‌سنجند. مقدار ظرفیت خازن را روی بدنه‌ی آن یا در برگه‌ی مشخصات(کالانما) آن مشخص می‌کنند. ظرفیت خازن را می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد:

$$C = \frac{Q}{V}$$

که در آن:

C - ظرفیت خازن(بر حسب فاراد)

Q - بار الکتریکی ذخیره شده در صفحات(بر حسب کولن)

V - ولتاژ دو سر خازن(بر حسب ولت) است.

چون فاراد واحد بسیار بزرگی است. لذا از واحدهای کوچک‌تر مانند میکروفاراد یا $\frac{1}{1000000}$ فاراد استفاده می‌شود. که آن را با μF نشان می‌دهند. $1F = 10^6 \mu F$

اولین موضوعی که در انتخاب یک خازن باید به آن توجه کرد ظرفیت آن است. در شکل(۱-۷۱) مقدار ظرفیت خازن $12 \mu F$ توسط کارخانه سازنده بر روی بدنه آن حک شده است. بسیار اتفاق می‌افتد که مقدار ظرفیت خازن مورد نیاز ما در حوزه خازن‌های استاندارد موجود در بازار نیست. به همین دلیل باید به کمک چند خازن، مقدار ظرفیت خازن معادل را بسازیم. توجه به ظرفیت خازن در انتخاب و ساختن خازن معادل بسیار مهم است.

شکل ۱-۷۱



(ب) ولتاژ کار: به حداقل ولتاژی که می‌توان به خازن اعمال کرد، به طوری که عایق دی الکتریک آن آسیب نمیند، ولتاژ کار خازن می‌گویند. توجه به مقدار این ولتاژ بسیار مهم است. مقدار ولتاژ اعمال شده به خازن باید مساوی یا کمتر از مقدار ولتاژ کار خازن باشد. مقدار ولتاژ کار را روی خازن می‌نویسند یا توسط کارخانه سازنده در برگه‌ی مشخصات(کاتالوگ) آن آورده می‌شود.

شکل ۱-۷۲

ج) **تُلرانس**: به حداکثر انحراف مجاز مقدار ظرفیت خازن نسبت به ظرفیت اسمی آن گویند. همان طور که در شکل-۱ نشان داده شده است، تُلرانس ظرفیت خازن ده درصد است. یعنی ظرفیت خازن ده درصد بیشتر یا ده درصد کمتر از مقدار ظرفیت درج شده روی آن می‌تواند باشد.




شکل ۱-۷۳

د) **ضریب حرارتی**: به حداکثر میزان تغییر ظرفیت خازن به ازای تغییر یک درجهٔ حرارت آن ضریب حرارتی می‌گویند.



اگر خازنی مورد نیاز باشد که در محدوده‌ی ظرفیت‌های استاندارد نباشد، می‌توان با متصل کردن چند خازن به صورت سری، موازی یا ترکیبی، خازن مورد نظر را به دست آورد. اصطلاحاً به خازنی که می‌تواند جای‌گزین تمام خازن‌های مدار شود **خازن معادل** گویند.

الف) **اتصال سری خازن‌ها**: اتصال دو (یا n) خازن مانند شکل ۷۴-۱) اتصال سری است. ظرفیت خازن معادل در مدار سری را می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد:

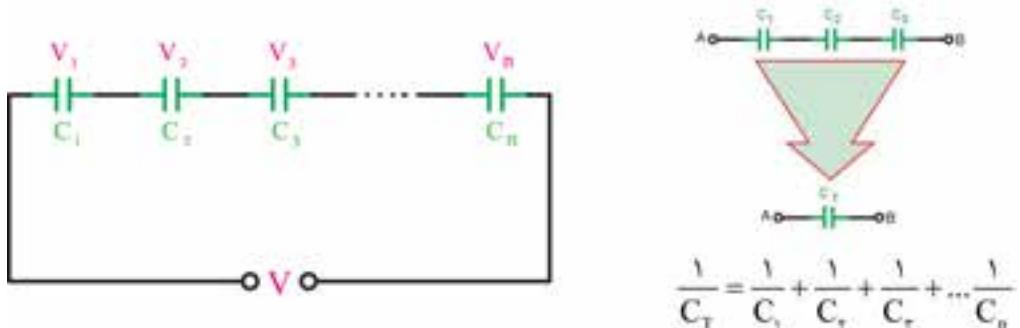

شکل ۷۴-۱ اتصال سری خازن‌ها

همانگونه از رابطه‌ی نهایی مشخص است ظرفیت خازن معادل در مدارهای سری مانند رابطه‌ی مربوط به مقاومت‌های موازی است.

مثال: ظرفیت خازن معادل از دو نقطه‌ی A و B در شکل ۷۵-۱) چند میکروفاراد است؟

پاسخ:



$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1+2+3}{12} = \frac{6}{12}$$

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{12}} = 1 \mu F$$

شکل ۷۵

اگر دو خازن به طور سری بسته شوند می‌توانیم از رابطه‌ی ساده شده‌ی نهایی به صورت زیر استفاده کنیم.

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow \frac{1}{C_T} = \frac{C_1 + C_2}{C_1 \times C_2} \Rightarrow C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$


نکته

خازن‌ها را پیش از اتصال در مدار، ابتدا دیشارژ (تخلیه) کنید. برای دیشارژ خازن لازم است دو سر آن را با یک مقاومت به یکدیگر متصل کرد.




ب) اتصال موازی خازن‌ها: هرگاه دو(یا n) خازن مطابق شکل ۱-۷۶ به یکدیگر وصل شوند این

اتصال را «موازی» گویند.

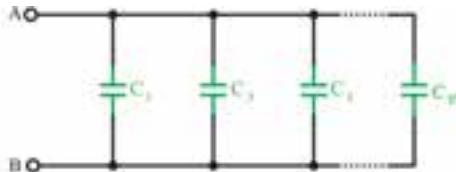

شکل ۱-۷۶ اتصال موازی خازن‌ها


رابطه‌ی ظرفیت خازن معادل در مدار موازی را از رابطه‌ی زیر می‌توان به دست آورد:

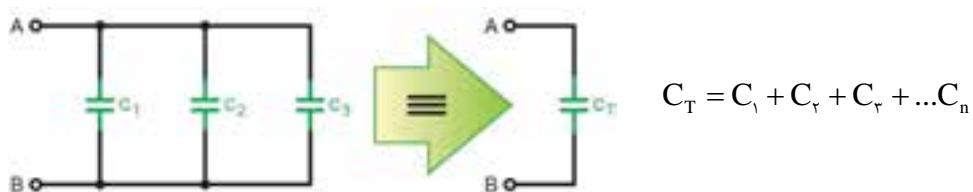

شکل ۱-۷۷ خازن معادل

همان گونه از رابطه‌ی نهایی مشخص است ظرفیت خازن معادل در مدارهای موازی مانند رابطه مربوط به مقاومت‌های سری است.

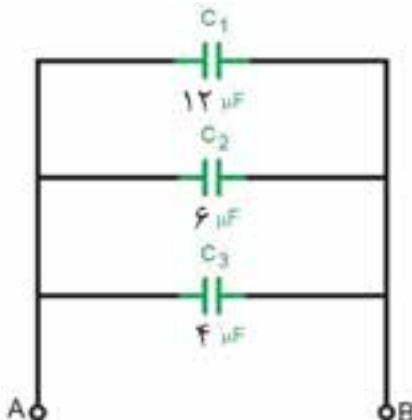مثال: ظرفیت خازن معادل از دو نقطه‌ی A و B در شکل ۱-۷۸ چند میکروفاراد است؟



$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = 12 + 6 + 4 + 2 = 24 \mu F$$


شکل ۱-۷۸

پاسخ:

مثال: خازن‌های ۱، ۳، ۶ و ۱۲ میکروفارادی موجود است، اما خازن مورد نظر ما با ظرفیت چهار میکروفاراد در دسترس نیست چگونه از میان این خازن‌ها، خازن معادل را می‌سازید.

$$C_T = C_1 + C_2 = 1 + 3 = 4 \mu F$$

روش اول: می‌توانیم طبق شکل مقابل دو خازن ۱ و ۳ میکروفارادی را با هم موازی کنیم در نتیجه داریم:

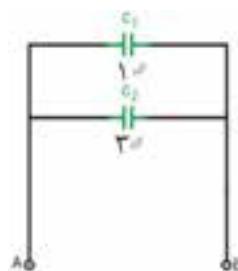

شکل ۱-۷۹

روش دوم: می‌توانیم طبق شکل مقابل دو خازن ۱۲ و ۶ میکروفارادی را با هم سری کنیم، در نتیجه داریم:

$$\text{شکل ۱-۸۰}$$

$$C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} = \frac{12 \times 6}{12 + 6} = 4 \text{ MF}$$

همانگونه که از حل دو روش ملاحظه می‌کنید، نتیجه دو روش یکسان است.

بوبین(سیم پیچ)



اگر مقداری سیم به دور محور یا هسته‌ای پیچیده شود بوبین یا سیم‌پیچ به وجود می‌آید. این سیم‌پیچ می‌تواند انرژی الکتریکی را به صورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره کند. به «سیم‌پیچ»، «سلف» نیز می‌گویند. در شکل ۱-۸۱ یک نمونه بوبین به همراه علامت اختصاری آن نشان داده شده است. از سیم‌پیچ‌ها یا سلف‌ها در ساخت انواع رله‌های مغناطیسی و موتورهای الکتریکی استفاده می‌شود.

شکل ۱-۸۱ سیم‌پیچ



شکل ۱-۸۲ سیم‌پیچ روی قرقره پیچیده شده

ساختمان بوبین:

یک بوبین از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود.

(الف) سیم‌پیچ: مقداری سیم با روکش عایق لامپی که روی یک قرقره پیچیده شده است.



شکل ۱-۸۳ هسته آهنی

(ب) هسته: جنس هسته از مواد مغناطیسی مانند آهن، ساخته شود که تمام خطوط میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم‌پیچ را به راحتی از خود عبور دهد. نقشه هسته تقویت میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم‌پیچ است. در شکل ۱-۸۳ یک نمونه هسته نشان داده شده است.

۱. نحوه توزیع برق به مناطق شهری و روستای را از نظر سطح ولتاژ توضیح دهید؟
۲. کمیت‌های الکتریکی جریان، اختلاف پتانسیل، مقاومت، توان، راندمان، فرکانس، اختلاف فاز را تعریف کنید؟
۳. یک مدار الکتریکی را به همراه تمام اجزای آن ترسیم کنید؟
۴. عناصر مدار الکتریکی و مشخصات آن‌ها را توضیح دهید؟
۵. قانون اهم را شرح دهید؟
۶. انواع اتصالات مقاومت‌ها را نام ببرید و خصوصیات هر یک را توضیح دهید؟
۷. انواع مولتی‌متر را از نظر ساختمان نام ببرید و نحوه اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی را با آن‌ها توضیح دهید؟
۸. نکاتی را که در اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی با مولتی‌متر باید مورد توجه قرار داد، بنویسید؟
۹. جریان متناوب و جریان مستقیم را با رسم شکل‌موج‌های هر یک توضیح دهید؟
۱۰. خازن را تعریف کنید و ساختمان و مشخصات خازن‌ها را توضیح دهید؟
۱۱. سیم پیچ و ساختمان آن را توضیح دهید؟