

## واحد کار هشتم

# توانایی سیم کشی مدار پمپ بنزین برقی

هدف کلی

سیم کشی مدار پمپ بنزین برقی خودروها

- هدفهای رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار تواند:
- ۱- ساختمان پمپ بنزین الکتریکی را توضیح دهد؛
  - ۲- انواع پمپ بنزین الکتریکی را نام ببرد؛
  - ۳- مدار الکتریکی پمپ بنزین الکتریکی را توضیح دهد؛
  - ۴- پمپ بنزین الکتریکی را پیاده و سوار کند؛
  - ۵- مدار الکتریکی پمپ بنزین را سیم کشی کند.
  - ۶- مدار الکتریکی پمپ بنزین را آزمایش و عیب‌یابی کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۸	۶	۲

## پیش آزمون (۸)

۱- وظیفه‌ی پمپ بنزین را در خودرو توضیح دهید.

۲- پمپ بنزین‌های الکتریکی در کدام قسمت از خودرو نصب می‌شوند؟


الف - داخل باک

ب - خارج از باک

ج - گزینه‌های الف و ب

۳- در شکل زیر چه عملی صورت می‌گیرد؟

توضیح دهید.

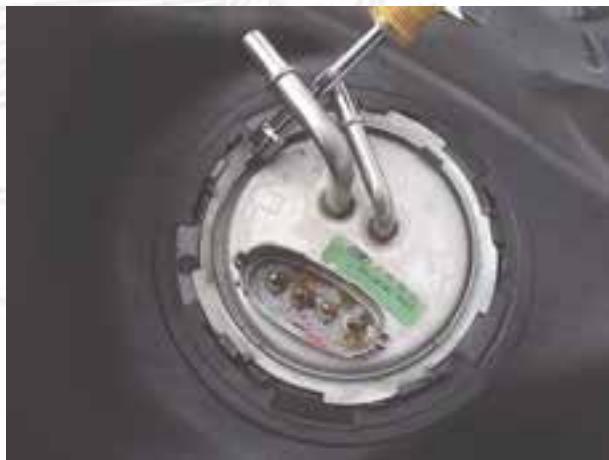

۴- نام قطعه‌ی شماره‌ی ۱ چیست؟

الف - موتور الکتریکی

ب - پمپ بنزین


ج - مجموعه‌ی موتور و پمپ بنزین

د - فیلتر




۵- در شکل چه قسمتی از پمپ بنزین الکتریکی

دیده می‌شود؟

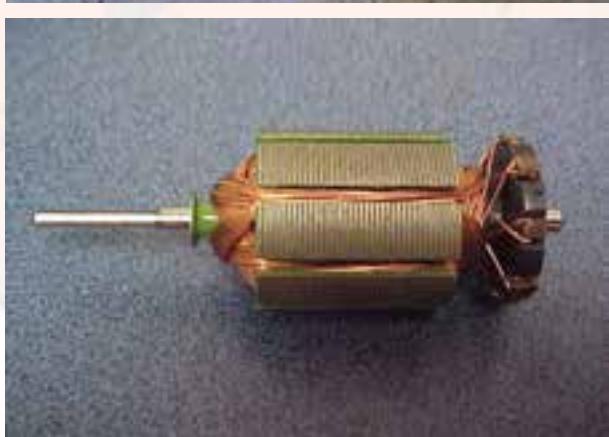

## ۱-۸- پمپ بنزین الکتریکی، انواع و کاربرد آن

پمپ بنزین در مدار سوخت رسانی خودرو قرار گرفته و وظیفه‌ی آن مکش سوخت موجود در باک خودرو و ارسال آن به کاربراتور یا اتژکتورها است. در شکل ۸-۱ مدار سوخت رسانی و موقعیت پمپ بنزین در تصویر شماتیک یک نوع خودرو دیده می‌شود.

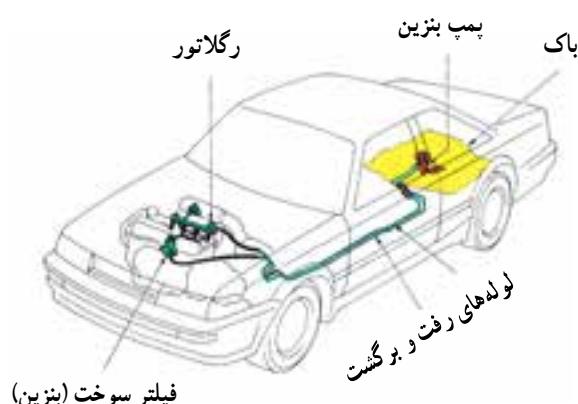

شکل ۸-۱




شکل ۸-۲

انواع پمپ بنزین‌های الکتریکی به دو صورت در روی خودروها نصب می‌شود :

### - داخل باک خودرو (شکل ۸-۲):

این نوع پمپ بنزین‌های الکتریکی در یک مجموعه شامل پمپ الکتریکی، شناور، رئوستا (حسگر سطح سوخت)، صافی، لوله‌های رفت و برگشت سوخت، اتصالات الکتریکی و بوسته‌ی نگهدارنده قطعات، در داخل باک خودرو قرار می‌گیرد.

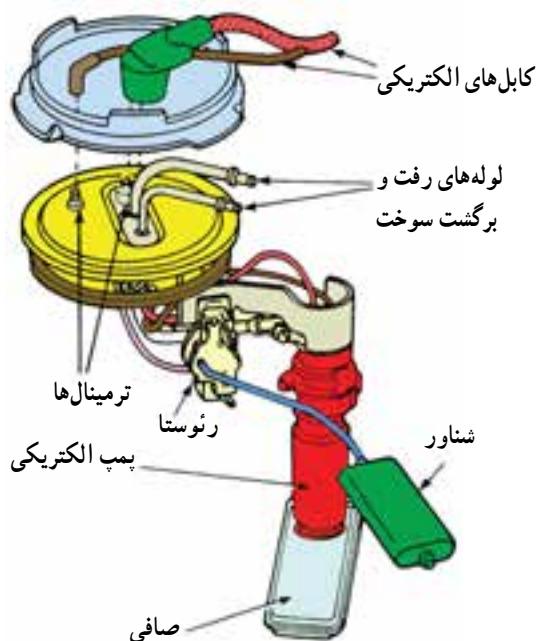

شکل ۸-۳

در شکل ۸-۳ تصویر شماتیک مجموعه‌ی داخل باک نشان داده شده است.




شکل ۸-۴

**– خارج از باک خودرو (شکل ۸-۴):**  
این پمپ‌ها خارج از باک و تزدیک آن نصب شده است و توسط سیم‌هایی به مدار الکتریکی متصل می‌شوند. در مدار خروجی پمپ، فیلتر کاغذی و توری سیمی قرار داده می‌شود تا ذرات شناور احتمالی موجود در سوخت ارسالی را تصفیه نماید. در بعضی از خودروها فیلتر مدار سوخت رسانی جدا از پمپ نصب می‌شود. این نوع فیلتر دارای بدنه‌ی فلزی است و به وسیله‌ی بست‌های فلزی روی بدنه‌ی خودرو ثابت می‌شود. محل نصب فیلتر را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند تا اینمی‌لازم را داشته باشد (شکل ۸-۵).



شکل ۸-۵

پمپ بنزین‌های الکتریکی در انواع مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند که می‌توان از نوع دیافراگمی، پلانجری، روتوری و پروانه‌ای آن‌ها نام برد. پمپ بنزین‌های الکتریکی مورد استفاده در داخل باک عموماً از نوع پروانه‌ای هستند.

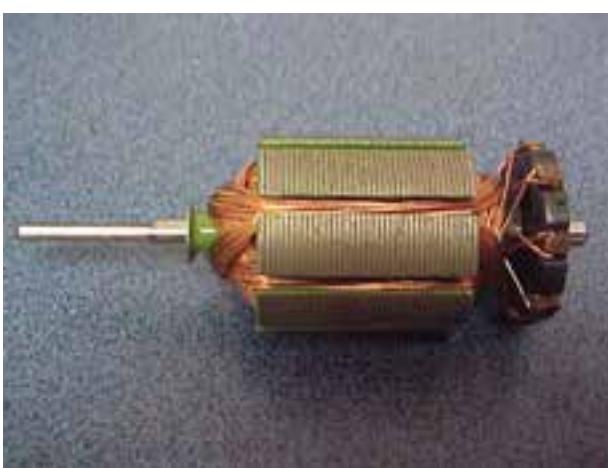


شکل ۸-۶

**۸-۲ – ساختمان و طرز کار پمپ بنزین الکتریکی**  
پمپ بنزین الکتریکی نصب شده در داخل باک دارای یک موتور کوچک دی.سی (DC) است که از پوسته‌ی پمپ، آرمیچر، زغال‌ها و پروانه تشکیل شده است. در شکل ۸-۶ آرمیچر پمپ بنزین الکتریکی دیده می‌شود. در داخل پوسته‌ی پمپ یک آهن‌ربای دائم نصب شده است که میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند.




در شکل ۸-۷ فضای داخل پوسته‌ی پمپ بنزین و محل آهنرباهای آن نشان داده شده است.

شکل ۸-۷

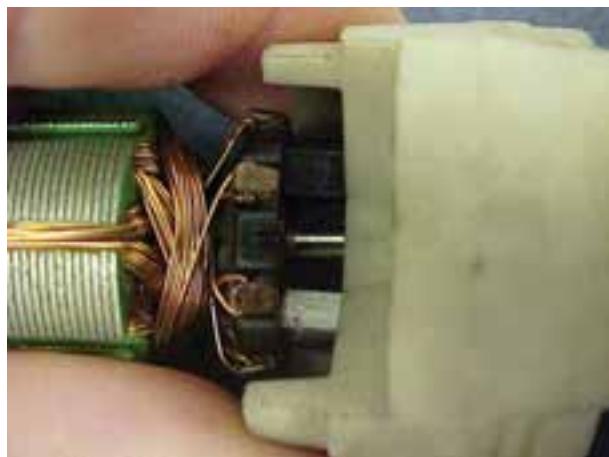

زغالها و چگونگی قرار گرفتن آن‌ها روی کموتاتور<sup>۱</sup> (کلکتور) آرمیچر پمپ بنزین الکتریکی، مطابق شکل ۸-۸ است.

شکل ۸-۸

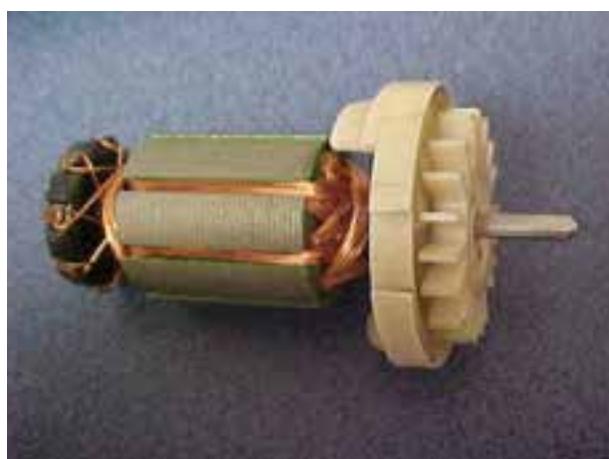

پروانه‌های پمپ روی محور آرمیچر نصب شده‌اند و نیروی محرکه‌ی خود را از طریق چرخش آرمیچر اخذ می‌کنند. هنگام برقرار شدن جریان الکتریکی در مدار پمپ بنزین، آرمیچر به چرخش درمی‌آید و پروانه‌ی روی شفت را می‌چرخاند (شکل ۸-۹).

شکل ۸-۹

---

<sup>۱</sup>—Commutator




محل ورود سوخت به داخل پمپ با علامت فلش در شکل ۸-۱۰ نشان داده شده است.

شکل ۸-۱۰




سوخت وارد شده به داخل پمپ با چرخش پروانه‌ی روی شفت زیر محفظه‌ی<sup>۱</sup> تحت فشار قرار می‌گیرد و از مجرای نشان داده شده در شکل ۸-۱۱ از پمپ خارج و به داخل لوله‌ی متصل به مدار سوخت هدایت می‌شود.

شکل ۸-۱۱

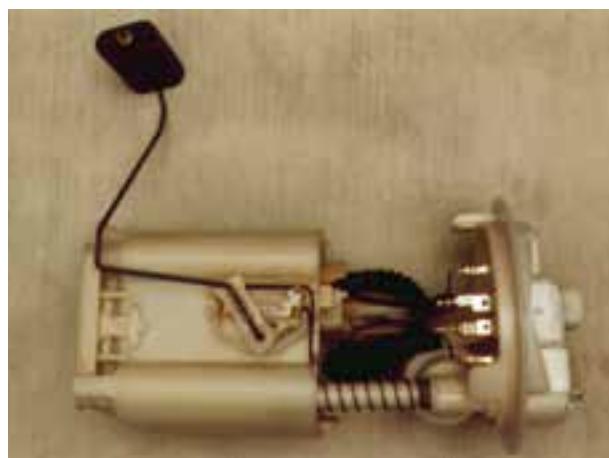

شکل ظاهری پمپ بنزین‌های غوطه‌ور در داخل باک با یکدیگر متفاوت است. در روی مجموعه‌ی نگه‌دارنده‌ی پمپ بنزین الکتریکی، نشان داده شده در شکل ۸-۱۲، چهار عدد ترمینال قرار دارد که ترمینال‌های با سر سیم کوچک‌تر به نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی بنزین و ترمینال‌های با سر سیم بزرگ‌تر به موتور الکتریکی پمپ بنزین متصل‌اند. سیم قمز رنگ مثبت و سیم سیاه رنگ منفی (اتصال بدنه) مدار پمپ است.


شکل ۸-۱۲

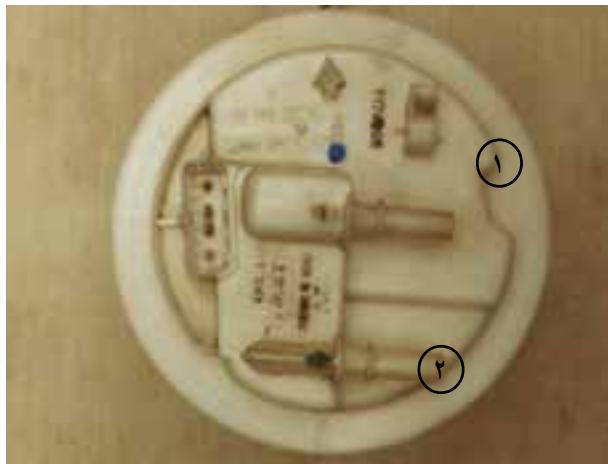

شکل ۸-۱۳


دو عدد لوله روی صفحه‌ی نگهدارنده، محل اتصال شیلنگ‌های رفت و برگشت سوخت به مدار است، که به وسیله‌ی بسته‌ای اتصال شیلنگ‌ها برقرار می‌شود. در شکل ۸-۱۳، لوله‌ی خروجی با شماره‌ی ۱ و لوله‌ی برگشت با شماره‌ی ۲ مشخص شده است.

فیتینگ<sup>۱</sup> یا اتصال لوله‌های سوخت

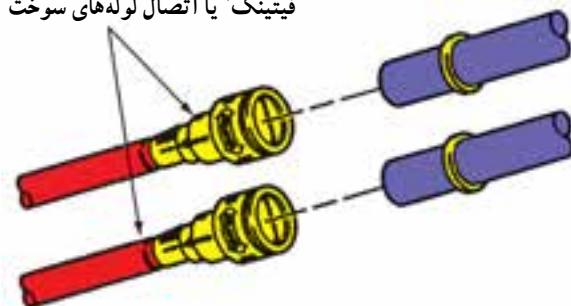

شکل ۸-۱۴

یک نمونه از انواع بست اتصال شیلنگ‌های بنزین استفاده شده در خودروها در شکل ۸-۱۴ دیده می‌شود.

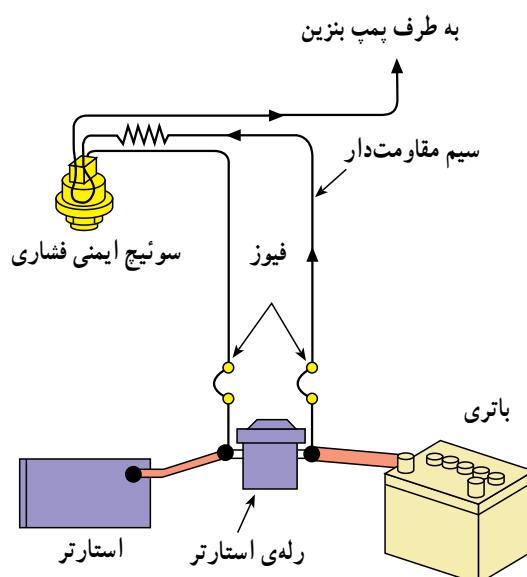


شکل ۸-۱۵

### ۳-۸- مدار الکتریکی پمپ بنزین


مدار الکتریکی پمپ بنزین در خودروهای مختلف متفاوت است. در بعضی از خودروها که مجهز به کاربراتور هستند دارای یک سوئیچ فشاری‌اند، که به وسیله‌ی فشار روغن موتور کار می‌کند و به طور سری در مدار قرار می‌گیرد و به پمپ وصل می‌شود (شکل ۸-۱۵).

هنگام گردش اولیه‌ی میلنگ و روشن شدن موتور، جریان از طریق رله اتمات استارتر، فیوز، پلاتین سوئیچ اینمی فشاری (دهانه‌ی پلاتین بسته است) به موتور پمپ بنزین می‌رسد و با چرخش آرمیچر سوخت مورد نیاز موتور تأمین می‌گردد. با روشن شدن موتور، فشار روغن افزایش می‌یابد و باعث باز شدن کنکات‌های سوئیچ فشاری روغنی می‌شود. در این حالت جریان

مصرفی موتور پمپ بنزین از طریق فیوز و سیم مقاومت دار و سوئیچ فشاری به موتور پمپ می‌رسد.

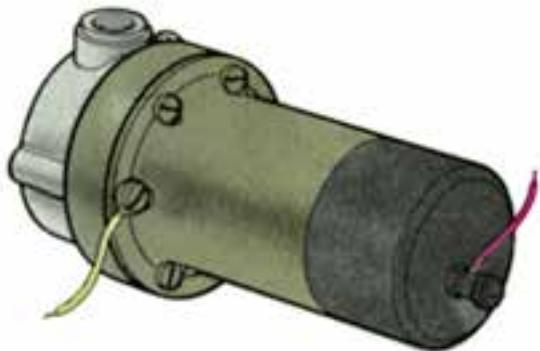

شکل ۸-۱۶

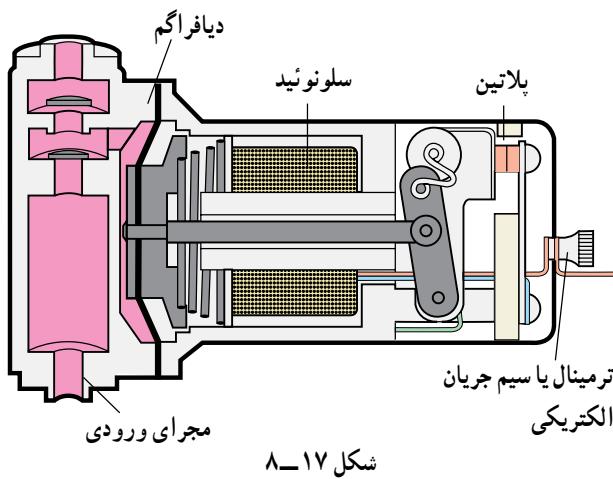

شکل ۸-۱۷


#### ۴-۸- ساختمان و اصول کار پمپ بنزین الکتریکی دیافراگم (شکل ۸-۱۶)

این نوع پمپ بنزین خارج از باک خودرو نصب شده و دارای پوسته، دیافراگم، سیم پیچ (سلونوئید) و پلاتین است. دیافراگم درون پوسته آب بندی شده و به وسیله‌ی اهرم‌بندی به پلاتین‌ها متصل است (شکل ۸-۱۷). مجرای ورودی و خروجی پمپ بنزین توسط سوپاپ‌های یک‌طرفه کنترل می‌شود. جابه‌جایی یا حرکت دیافراگم در داخل پمپ بنزین تحت تأثیر دو عامل ایجاد می‌شود :

الف - حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده در سیم پیچ

ب - نیروی فنر


با باز کردن سوپاپ جرقه و برقرار شدن مدار الکتریکی پمپ بنزین، حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده در سیم پیچ باعث حرکت دیافراگم در جهت عکس نیروی فنر می‌شود. با این عمل حجم زیر دیافراگم افزایش می‌یابد و سوخت داخل باک با عبور از سوپاپ یک‌طرفه وارد محفظه‌ی زیر دیافراگم می‌گردد (در این حالت سوپاپ یک‌طرفه‌ی خروجی پمپ بسته است).

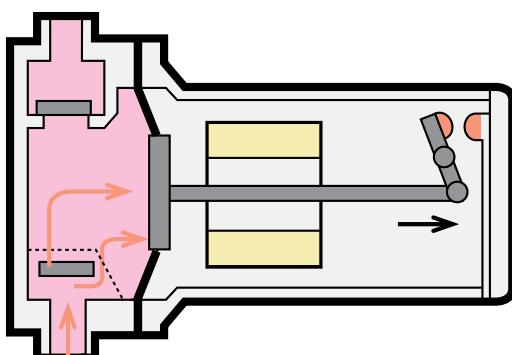


شکل ۸-۱۸

اهرم‌بندی متصل به پلاتین‌ها (شکل ۸-۱۸) به گونه‌ای است که حرکت میله‌ی دیافراگم موجب جدا شدن پلاتین‌ها از یکدیگر می‌گردد و مدار الکتریکی پمپ بنزین قطع می‌شود. در این حالت حوزه‌ی مغناطیسی از بین می‌رود و نیروی فنر، دیافراگم را به حالت اولیه‌ی خود بر می‌گرداند. درنتیجه‌ی کاهش حجم زیر دیافراگم، سوخت تحت فشار قرار می‌گیرد و از طریق سوپاپ

یک طرفه‌ی خروجی به مدار ارسال می‌گردد (شکل ۸-۱۹).  
برگشت دیافراگم باعث اتصال پلاتین‌ها و ایجاد مرحله‌ی مکش در پمپ می‌شود.

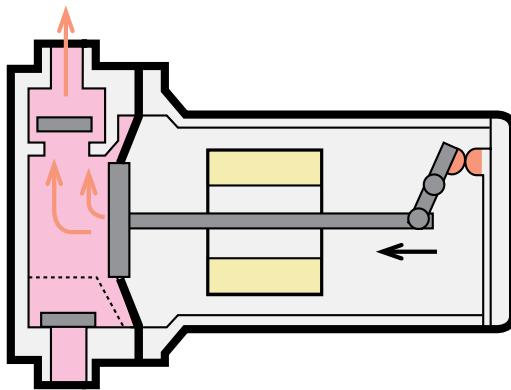

شکل ۸-۱۹

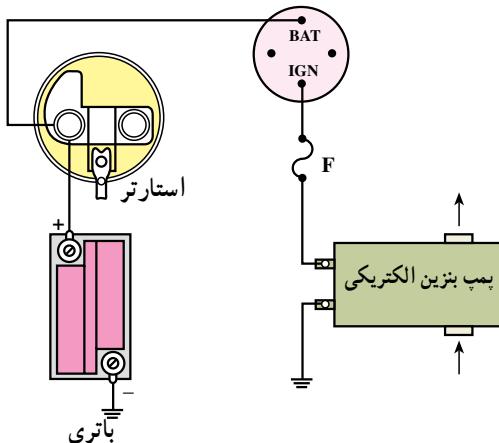

شکل ۸-۲۰

در شکل ۸-۲۰ مدار الکتریکی پمپ بنزین دیده می‌شود.

زمان :  $2\frac{1}{4}$  ساعت

## ۸-۵- دستور العمل پیاده و سوار کردن پمپ بنزین الکتریکی

وسایل لازم:

آچار تخت، پیچ گوشی

در صورتی که پمپ بنزین خارج از باک خودرو نصب شده باشد، برای پیاده کردن آن به ترتیب زیر اقدام کنید:  
– کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید (شکل ۸-۲۱).




شکل ۸-۲۱



شکل ۸-۲۲

— در بعضی از خودروها، پمپ بنزین و فیلتر مدار سوخت رسانی به وسیله‌ی یک قاب فلزی حفاظت می‌شود، لذا در این موارد ابتدا باید با باز کردن پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب، آن را از روی شاسی خودرو جدا کنید تا به پمپ بنزین الکتریکی دسترسی داشته باشید (شکل ۸-۲۲).

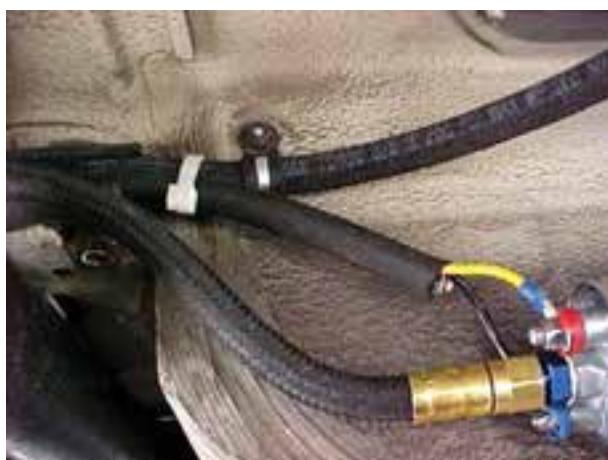

شکل ۸-۲۳

لوله‌های متصل به پمپ بنزین (شکل ۸-۲۳) عموماً از نوع لاستیکی است، که حالت ارتجاعی دارد. لذا با قرار دادن گیره‌ی مخصوص در روی لوله‌ی ورودی پمپ بنزین ارتباط سوخت داخل باک با پمپ را قطع کنید.



شکل ۸-۲۴

در صورتی که لوله‌های مدار از نوع فلزی انتخاب شده باشد لازم است، قبل از پیاده کردن پمپ بنزین، سوخت داخل باک را تخلیه کنید و آن را در محل مناسبی قرار دهید. سپس با باز کردن اتصالات الکتریکی، لوله‌های انتقال بنزین و بست اتصال پمپ به بدنه‌ی آن را از روی خودرو جدا کنید.

در شکل ۸-۲۴، پمپ بنزین الکتریکی یک نوع خودرو پس از پیاده کردن آن دیده می‌شود.



شکل ۸-۲۵



شکل ۸-۲۶



۱- لولهی بنزین      ۲- اتصالات الکتریکی پمپ بنزین  
۳- پوشش‌های حرارتی      ۴- تسمه‌های نگهدارنده‌ی باک

برای خارج کردن پمپ بنزین الکتریکی داخل باک به ترتیب زیر عمل کنید :

- کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید.
- سوخت داخل باک را در ظرف مناسبی تخلیه کنید

(شکل ۸-۲۵).

### هشدار

\* با توجه به این که بنزین به سرعت بخار می‌شود و در مجاورت جرقه و شعله، آتش می‌گیرد، در نگهداری از آن اصول ایمنی را به دقت رعایت کنید.

- طراحی باک بعضی از خودروها به گونه‌ای است که برای خارج نمودن پمپ بنزین الکتریکی نیاز به باز کردن باک نیست و می‌توان با باز کردن صفحه‌ی محافظ روی باک (شکل ۸-۲۶)، که در کف صندوق عقب خودرو قرار دارد، به راحتی به لوله‌های انتقال، اتصالات الکتریکی و پمپ بنزین دسترسی پیدا کرد.

- برای خارج نمودن پمپ بنزین الکتریکی در خودروهایی که بدون پیاده کردن باک امکان دسترسی به پمپ بنزین وجود ندارد، ابتدا بالابر مناسبی را در زیر باک قرار دهید (شکل ۸-۲۷). سپس با باز کردن یچ تسمه‌های نگهدارنده‌ی باک، آن را تا اندازه‌ای پایین بیاورید که جدا کردن اتصالات الکتریکی و لوله‌های متصل به پمپ بنزین امکان‌پذیر شود.



در شکل ۸-۲۸ لوله‌ها و اتصال الکتریکی پمپ بنزین

دیده می‌شود.

شکل ۸-۲۸



– لوله‌های انتقال بنزین و سیم‌های الکتریکی متصل به پمپ را جدا کنید (شکل ۸-۲۹). سپس با احتیاط باک را پایین آوردهید و در فضای باز قرار دهید.

– با برس سیمی اطراف رینگ قفلی ثابت‌کننده پمپ بنزین را تمیز کنید. سپس با مواد شوینده بدنه‌ی باک را شست و شو دهید. دقیق کنید در حین کار آب و مواد تمیزکننده وارد باک نشود.

شکل ۸-۲۹



– اهرم فلزی مناسبی را انتخاب کنید و روی خار رینگ قفلی ثابت‌کننده صفحه‌ی بالایی پمپ بنزین قرار دهید (شکل ۸-۳۰). سپس با وارد نمودن ضربه‌های ملایم به وسیله‌ی چکش پلاستیکی، در جهت عکس حرکت عقره‌های ساعت، رینگ قفلی را از محل خود آزاد کنید.


شکل ۸-۳۰

– مجموعه‌ی پمپ بنزین را با احتیاط از داخل باک خارج کنید. در شکل ۸-۳۱ نحوه‌ی بیرون آوردن پمپ بنزین الکتریکی از داخل باک خودرو دیده می‌شود.



شکل ۸-۳۱

– دو عدد شیار تنظیم موقعیت در محل قرار گرفتن واحد باک در روی باک پیش‌بینی شده است (شکل ۸-۳۲ شماره‌ی ۱)، که هنگام سوار کردن مجموعه‌ی واحد باک، زائدہ‌های روی صفحه‌ی نگهدارنده در داخل شیارها قرار می‌گیرد، و از چرخش آن (مجموعه‌ی واحد باک) نسبت به باک خودرو جلوگیری می‌کند.

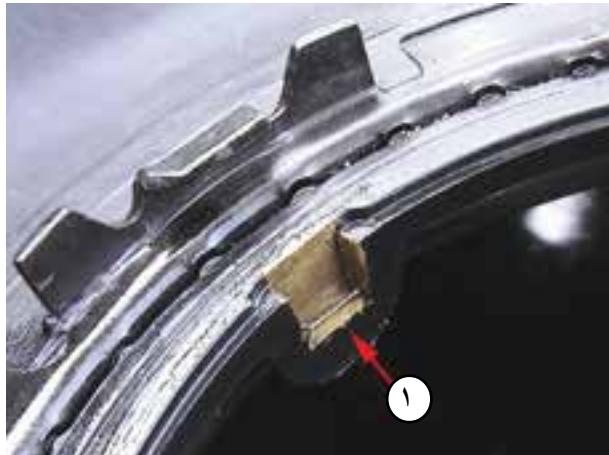

شکل ۸-۳۲

در شکل ۸-۳۳ زائدی روی صفحه‌ی نگهدارنده با شماره‌ی (۲) نشان داده شده است.



شکل ۸-۳۳



شکل ۸-۳۴

- واشر لاستیکی آب بندی کننده‌ی روی باک را بررسی کنید و در صورتی که واشر فرسوده شده باشد آن را با واشر نو و با همان مشخصات، تعویض کنید (شکل ۸-۳۴). در موقع سوار کردن واحد باک، واشر نو را به لایه‌ی نازکی از گریس (با پایه غیرنفتی) آغشته کنید.



شکل ۸-۳۵

- سیم‌های متصل به پمپ بنزین و مقاومت متغیر باک با سه رنگ در شکل ۸-۳۵ دیده می‌شوند. سیم سیاه رنگ به ترمینال منفی پمپ الکتریکی، سیم قرمز رنگ به ترمینال ثابت پمپ الکتریکی و سیم زرد رنگ به مقاومت متغیر شناور متصل می‌شود. اتصال سیم‌ها و عایق‌بندی آن‌ها را کنترل کنید.




شکل ۸-۳۶

- در داخل باک محافظی پلاستیکی قرار دارد که مجموعه در داخل آن قرار می‌گیرد (شکل ۸-۳۶). فرم محافظ به گونه‌ای است که بنزین داخل باک به راحتی از طریق جداره‌ی آن وارد محفظه‌ی میانی می‌گردد و توسط پمپ به مدار سوخت‌رسانی ارسال می‌شود. این محافظ به منظور جلوگیری از ورود مواد تهشین شده‌ی داخل باک خودرو طراحی و نصب شده است.



شکل ۸\_۳۷

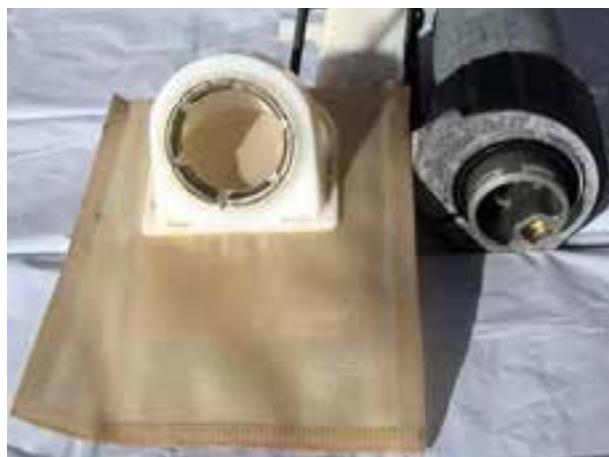– صافی یا فیلتر انتهای پمپ بنزین قابل تعویض است.  
آن را از نظر سالم بودن بررسی کنید و در صورت نیاز به تعویض  
فیلتر، با اهرم کردن پیچ گوشتی دوسو (شکل ۸\_۳۷)، صافی را  
از محل خود خارج کنید.



شکل ۸\_۳۸

در شکل ۸\_۳۸، صافی (فیلتر) جدا شده از پمپ و پمپ  
الکتریکی نشان داده شده است.



شکل ۸\_۳۹

– در حالت خالی بودن باک، شناور در موقعیتی قرار  
می‌گیرد که حداقل فاصله را با صافی دارد (شکل ۸\_۳۹). لذا  
هنگام نصب صافی نو دقت کنید تا همان شرایط قبل از تعویض  
ایجاد شود زیرا اشتباه در نصب صافی مانع کار شناور می‌شود.



شکل ۸-۴۰ وضعیت شناور را پس از تعویض صافی نشان می‌دهد.

شکل ۸-۴۰



برای بیرون آوردن پمپ الکتریکی، اتصال ترمینال‌های مثبت و منفی مربوط به موتور الکتریکی پمپ بنزین را با بیرون کشیدن سرسیم‌ها جدا کنید (شکل ۸-۴۱).

شکل ۸-۴۱



پمپ الکتریکی از یک طرف به تعدیل کنندهی نوسانات امواج سوخت<sup>۱</sup> و از طرف دیگر به صافی (فیلتر) متصل است. ابتدا محل اتصال پمپ و صافی را از داخل حلقه‌ی نگهدارنده آزاد و سپس تعدیل کنندهی فشار را از لوله‌ی خروجی بنزین جدا کنید (شکل ۸-۴۲).

شکل ۸-۴۲



شکل ۸-۴۳

- تعديل کننده‌ی نوسانات امواج سوخت را از پمپ الکتریکی جدا کنید. در شکل ۸-۴۳، صافی با شماره‌ی (۱) و پمپ بنزین الکتریکی با شماره‌ی (۲) و تعديل کننده‌ی فشار با شماره‌ی (۳) دیده می‌شوند. مراحل سوار کردن پمپ بنزین الکتریکی عکس مراحل پیاده کردن آن است.

زمان : ۲ ساعت

## ۶-۸- دستور العمل سیم‌کشی مدار پمپ بنزین الکتریکی

وسایل لازم:

- باتری

- سیم در رنگ‌های مورد نیاز

- سر سیم

- فیوز و جعبه فیوز

- پمپ بنزین برقی

- سوئیچ

سیم‌کشی مدار پمپ بنزین الکتریکی را به ترتیب زیر در

تابلوی برق کارگاه اجرا کنید :

- سیم‌های مورد نیاز را آماده و سر سیم‌های مناسب را به

سر قطعه سیم‌ها متصل کنید.


- اتصال سر سیم‌ها را عایق‌بندی کنید.

- مطابق با مدار الکتریکی شکل ۸-۴۴، سیم‌کشی را

اجرا کنید.

- باتری را در مدار قرار دهید و صحبت سیم‌کشی را

مالحظه کنید.

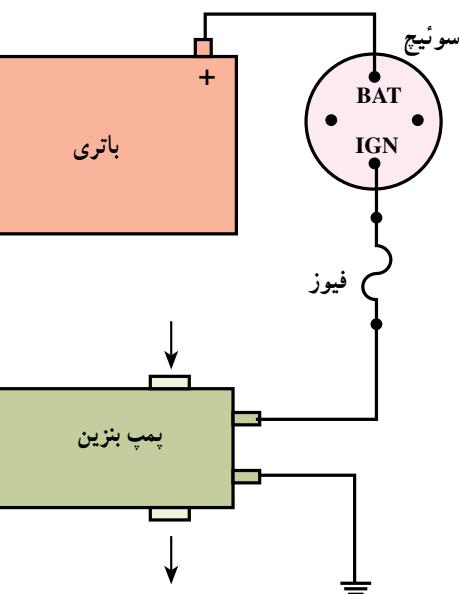

شکل ۸-۴۴

**۷-۸- دستور العمل آزمایش و عیب‌یابی مدار الکتریکی پمپ بنزین**

**وسایل لازم:**

- لامپ یا چراغ آزمایش

- مولتی‌متر

- وسایل عایق کاری

برای آزمایش مدار الکتریکی پمپ بنزین به ترتیب زیر عمل

**کنید:**

- سوکت اتصال سیم‌کشی مدار الکتریکی را از پمپ

بنزین جدا کنید.

- یک سر سیم لامپ آزمایش را به ترمینال مثبت سوکت و سیم دیگر لامپ آزمایش را اتصال بدهه کنید (برای تشخیص سیم مثبت سوکت از کد رنگ سیم‌ها و نقشه‌ی مدار الکتریکی خودرو استفاده کنید). در شکل شماتیک ۸-۴۵ نحوه‌ی آزمایش نشان داده شده است.


**سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت (on) قرار دهید.** روشن شدن لامپ آزمایش دلیل سالم بودن سیم‌کشی پمپ است.

- برای اندازه‌گیری ولتاژ سیم مثبت سوکت اتصال الکتریکی پمپ بنزین، ابتدا مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری ولت تنظیم کنید و سپس سیم مثبت مولتی‌متر را به سیم مثبت سوکت متصل کنید.

- سیم منفی مولتی‌متر (سیاه رنگ) را به ترمینال سیم منفی سوکت وصل کنید.

- سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت برقرار شدن مدار الکتریکی پمپ بنزین قرار دهید و مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید. سپس آن را با مقدار ولتاژ توصیه شده در دفترچه راهنمای تعییرات خودرو مقایسه کنید. در شکل ۸-۴۶ نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ مدار الکتریکی پمپ بنزین دیده می‌شود.

- برای آزمایش رله‌ی مدار الکتریکی پمپ بنزین ابتدا محل نصب رله را شناسایی کنید. برای این منظور از نقشه‌ی مدار الکتریکی ارائه شده در دفترچه‌ی راهنمای تعییرات خودرو استفاده نمایید. رله‌ی مدار الکتریکی پمپ بنزین معمولاً در روی

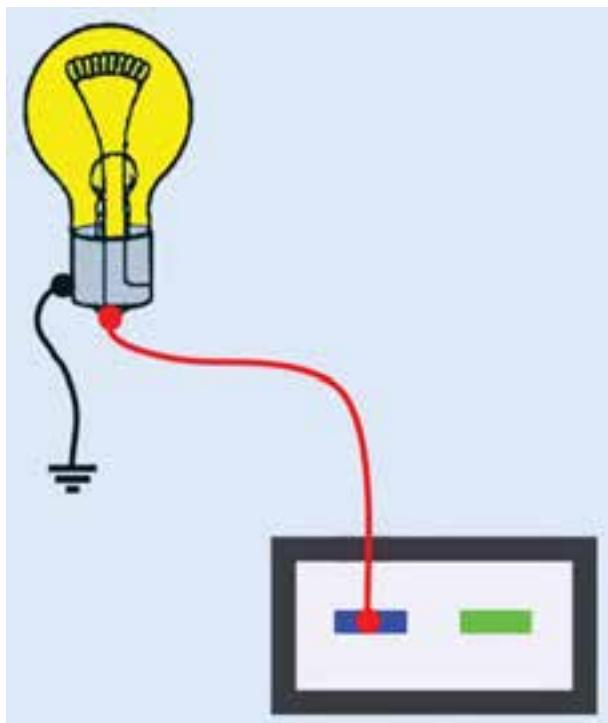

شکل ۸-۴۵- آزمایش سالم بودن سیم‌کشی




شکل ۸-۴۶- اندازه‌گیری ولتاژ مدار




بدنه به وسیله‌ی پیچ نصب می‌شود. در شکل ۸-۴۷، رله‌ی پمپ بنزین یک نوع خودرو نشان داده شده است.

شکل ۸-۴۷—رله‌ی مورد استفاده در مدار الکتریکی پمپ بنزین

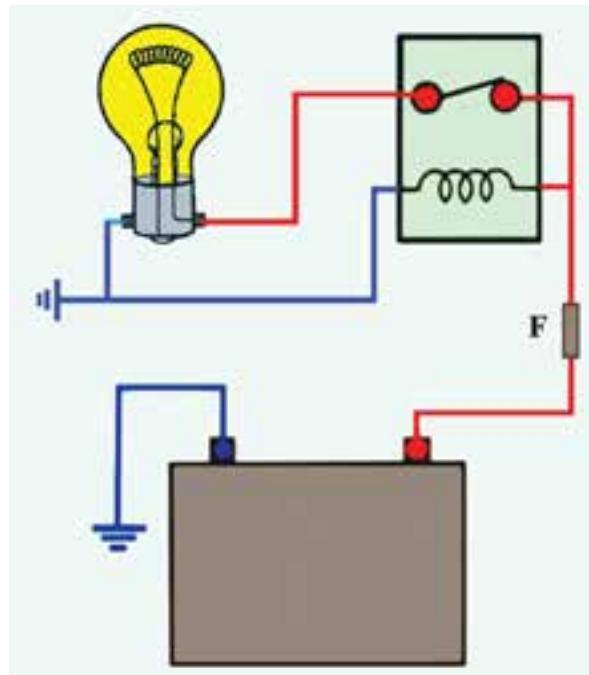

شکل ۸-۴۸—آزمایش رله پمپ بنزین

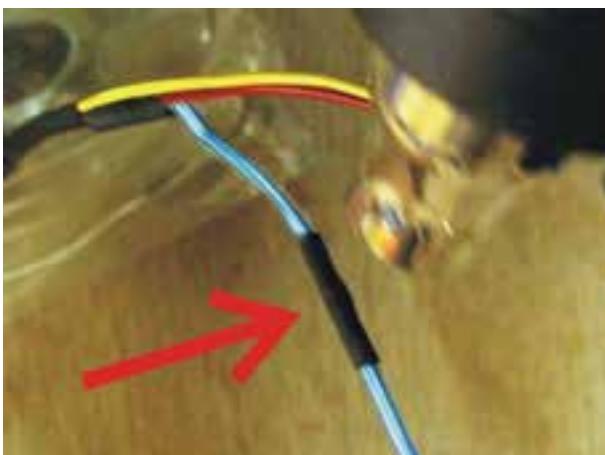

شکل ۸-۴۹—عایق کاری محل اتصال سیم‌های مدار الکتریکی

— برای آزمایش سالم بودن رله، اتصال لامپ و رله را به وسیله‌ی سیم رابط فیوزدار با باتری خودرو برقرار سازید. روشن شدن لامپ نشان‌دهنده‌ی سالم بودن رله‌ی پمپ بنزین است. در صورتی که لامپ روشن نشود دلیل معیوب بودن رله است. در این صورت لازم است رله‌ی پمپ بنزین را تعویض کنید. در شکل شماتیک ۸-۴۸، نحوی برقراری اتصال رله با باتری خودرو و قرار دادن لامپ آزمایش در مدار، به صورت شماتیک نشان داده شده است.

— در صورت قطع بودن سیم مدار الکتریکی و یا آسیب دیدن عایق سیم‌ها، ابتدا دو سر سیم را به یکدیگر لحیم کاری کنید و پس از قرار دادن عایق تیوبی در روی محل اتصال سیم‌ها، با استفاده از دمنده‌ی هوای گرم، عایق را حرارت دهید. انقباض عایق در اثر حرارت باعث پوشش محل اتصال و عایق کاری آن می‌شود. در شکل ۸-۴۹، حرارت دادن عایق دیده می‌شود.

## آزمون پایانی (۸)


۱- وظیفه‌ی پمپ بنزین الکتریکی را توضیح دهید.

۲- پمپ بنزین الکتریکی به چند صورت در مدار سوخت‌رسانی قرار می‌گیرد؟ توضیح دهید.

۳- تفاوت‌های دو نوع پمپ بنزین نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.




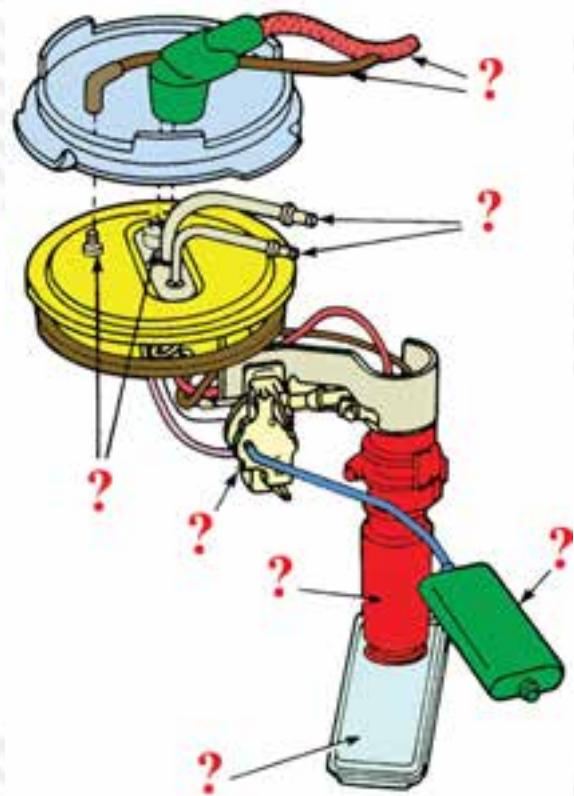۴- قسمت‌های مختلف نشان داده شده در شکل را نام ببرید.






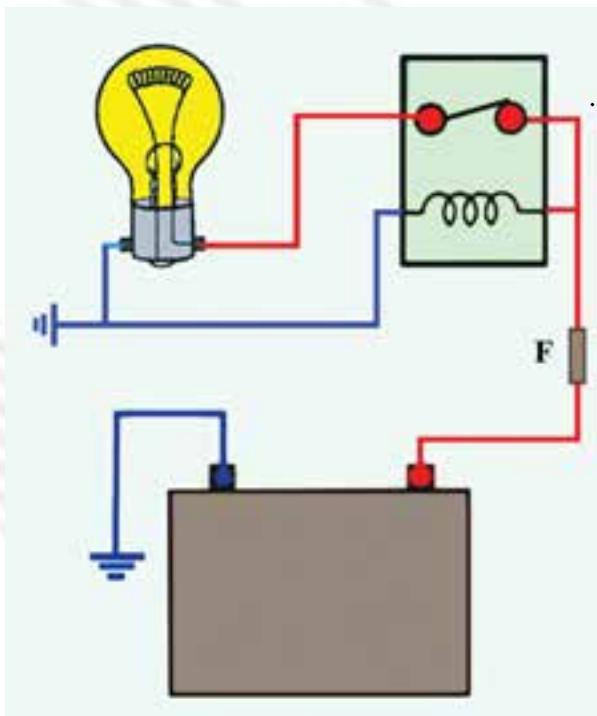۵- قطعه‌ی نشان داده شده در شکل چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ توضیح دهید.



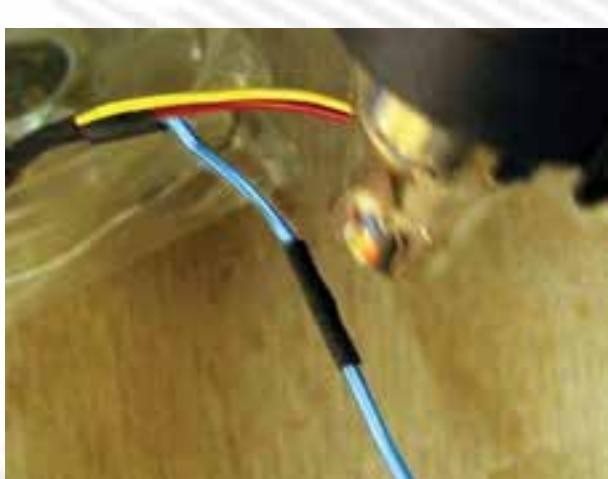۶- طرز کار پمپ بنزین الکتریکی دیافراگمی را در حالت‌های مکش و ارسال سوخت توضیح دهید.  
۷- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۸- شکل مقابل را توضیح دهید.