

فصل چهارم

کابل کشی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- کابل را تعریف کند و ساختمان آن را توضیح دهد.
- ۲- انواع کابل‌های فشار ضعیف و فشارقوی را بشناسد.
- ۳- کابل‌های فشار ضعیف را لخت کرده و آن‌ها را به یکدیگر و یا به مدار اتصال دهد.
- ۴- انواع بست‌های کائوچویی و ریلی را بشناسد.
- ۵- کابل‌کشی روکار را با استفاده از بست‌های کائوچویی انجام دهد.
- ۶- کابل‌کشی روکار را با استفاده از ریل و بست‌های ریلی انجام دهد.

۴- کابل کشی

بر حسب نوع کابل و کاربرد آن از لایه‌های مختلف با مواد گوناگون، نظری کاغذهای روغنی، مواد پلاستیکی، لاستیکی و یا P.V.C که به آن پروتودور نیز گفته می‌شود، تشکیل شده است.

اگر از لاستیک به عنوان عایق کابل استفاده شود لازم است ابتدا هادی کابل را با یک نوار نازک روکش نمود و یا این که آن را قلع اندو德 کرد، زیرا در غیر این صورت گوگرد موجود در لاستیک بر روی هادی مس اثر کرده و با آن ترکیب می‌شود.

۴-۳- غلاف کابل: غلاف کابل جهت محافظت کابل در برابر صدمات و ضربات مکانیکی به صورت یک لایه‌ی خارجی بر روی عایق کابل کشیده می‌شود. جنس غلاف کابل از ماده‌ی P.V.C و یا از فلز سرب است.

۴-۳- شناسایی کابل‌ها

کابل‌ها را از نظر اختلاف سطح الکتریکی به دو دسته، فشار ضعیف و فشارقوی، تقسیم می‌کنند.

۱-۴- تعریف کابل

به طور کلی هر نوع هادی جریان برق که به وسیله‌ی عایق از محیط اطراف خود جدا شده باشد، به طوری که اختلاف پتانسیل در روی عایق یا زمین برابر صفر و ولتاژ هادی نسبت به زمین مساوی ولتاژ فازی باشد، کابل نامیده می‌شود.

۲-۴- ساختمان کابل

یک کابل معمولاً از سه قسمت تشکیل می‌شود : ۱- هادی کابل ۲- عایق کابل ۳- غلاف کابل

۱-۴- هادی کابل: هادی کابل که قسمت اصلی کابل است، وظیفه‌ی عبور جریان برق و در نتیجه انتقال انرژی الکتریکی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر را به عهده دارد. جنس هادی کابل از فلز مس و یا آلمینیوم با درجه‌ی خلوص بالا است.

۲-۴- عایق کابل: عایق کابل وظیفه‌ی جداسازی الکتریکی هادی کابل را از محیط اطراف آن عهده‌دار است و

کابل چهار رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه، قرمز و آبی
کابل پنج رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه، قرمز، آبی
و سیاه

طبق یک روش استاندارد شده، هادی با رنگ عایق خاکستری روشن که در تمام این چهار نوع کابل مشترک است به عنوان سیم صفر (MP) و هادی با رنگ عایق قرمز به عنوان محافظ در نظر گرفته می‌شود.
در مورد کابل‌های چهار رشته‌ای فشار ضعیف معمولاً سطح مقطع سه رشته‌ی آن با هم مساوی و سطح مقطع هادی چهارم حدود نصف سطح مقطع سایر رشته‌ها و یا کمی کوچک‌تر است.

۱-۴-۳-۲- کابل‌های فشار قوی (ولتاژ بالا): از کابل‌های فشارقوی برای انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا استفاده می‌شود؛ مثل کابلی که جریان الکتریکی را از پست‌های توزیع با ولتاژ ۶۳ کیلو ولت به پست‌های ترانسفورماتور اصلی هدایت می‌کند و یا کابلی که از آن برای انتقال برق با ولتاژ ۲۰ کیلوولت از پست‌های ترانسفورماتور اصلی به پست‌های ترانسفورماتور داخل محله‌ها استفاده می‌شود.

۱-۴-۳-۲- کابل‌های فشار ضعیف: از کابل‌های فشار ضعیف برای عبور دادن جریان‌های کم استفاده می‌شود. این کابل‌ها دارای ساختمان ساده‌ای هستند. جنس هادی کابل، مسی یا آلومینیومی، جنس عایق هادی آن لاستیک و یا P.V.C و جنس غلاف کابل نیز لاستیک و یا P.V.C است.


کابل‌های NYY و NAYY از کابل‌های مورد مصرف در فشار ضعیف هستند که کاربرد وسیعی دارند. مفهوم حروف آن‌ها بر حسب استاندارد VDE آلمان چنین است.

N	کابل‌های نرم شده با هادی مسی
Y	عایق پروتودور (اولین Y)
Y	پوشش پروتودور (دومین Y)

A نوع هادی از جنس آلومینیوم
در شکل ۱-۴ ساختمان دو نوع کابل YY و Y
نشان داده شده است.

براساس استاندارد V.D.E آلمان رنگ عایق کابل‌های فشار ضعیف به شرح زیر است.

خاکستری روشن و سیاه	کابل دو رشته‌ای
خاکستری روشن، سیاه و قرمز	کابل سه رشته‌ای

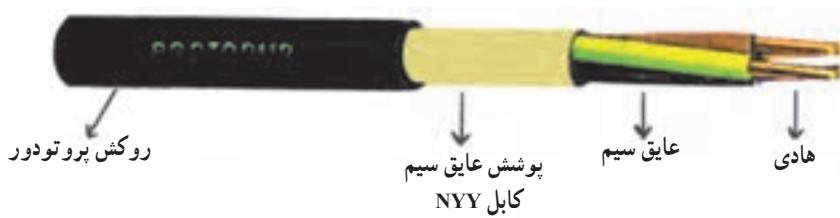

شکل ۱-۴- ساختمان دو نوع کابل YY و NYY

- NA - کابل نرم شده‌ی آلومینیومی؛
- Y - عایق هادی از جنس P.V.C (اولین Y در توالی حروف)؛
- ZY - عایق پروتونی PET (اولین ZY در توالی حروف)؛
- H - ورقه‌ی کاغذی متالیزه دور عایق هادی؛

ساختمان کابل‌های فشار قوی بر حسب نوع کاربرد آن‌ها متفاوت است، به این جهت مشخصات هر کابل با علایم استاندارد شده‌ای به شرح زیر بر روی آن نوشته می‌شود:
N - کابل نرم شده‌ی مسی؛

- Y – روکش (غلاف) از جنس P.V.C (دومین حرف Y در توالی حروف)؛
- re – سیم گرد یک رشته‌ای؛
- rm – سیم گرد چند رشته‌ای؛
- s – غلاف مسی؛
- k – غلاف سربی؛
- Se – سیم با مقطع مثلثی یک رشته‌ای؛
- Sm – سیم با مقطع مثلثی چند رشته‌ای؛
- در شکل ۲-۴ ساختمان یک کابل فشار قوی نشان داده شده است.
- T – مفتول نگهداری برای کابل‌های هوایی؛
- F – بانداز محافظ فولادی (زرهی فولادی روی انود شده اندود شده مربع)؛
- R – حفاظ فولادی (به صورت نواری روی انود شده گرد)؛
- B – بانداز محافظ فولادی به صورت نوار؛
- C – سیم صفر که به صورت لوله دور عایق سه سیم دیگر پیچیده شده است.
- GB – بانداز فولادی نواری شکل برای محکم کردن موارد F و R؛



شکل ۲-۴ – ساختمان کابل فشار قوی

مشخصات آن عبارت است از :

کابل نرم شده آلومینیومی، با عایق هادی پروتودور و روکش پروتودور، چهارسیمه، با مقطع ۲۵ میلی‌متر مربع، مثلثی شکل، یک رشته‌ای، برای ولتاژ ۶/۰ کیلو ولت بین فاز و زمین، و ۱ کیلو ولت بین دو فاز.

مثال ۳: مشخصات کابل $YY\text{-}6/1\text{ kV}$ $4\times 6\text{ re}$

چنین است. کابل نرم شده مسی، با عایق پروتودور و روکش پروتودور، چهارسیمه، با مقطع ۶ میلی‌متر مربع، گرد، یک رشته‌ای، با ولتاژ ۶/۰ کیلو ولت بین فاز و زمین و ۱ کیلو ولت بین دو فاز.

مثال ۱: بر روی یک کابل حروف و اعدادی به شرح زیر نوشته شده است :

$YY\text{-}6/1\text{ kV}$ $3\times 35+16\text{ rm}$

مشخصات آن عبارت است از : کابل نرم شده مسی یا عایق هادی پروتودور و روکش پروتودور با سه رشته هادی با مقطع ۳۵ میلی‌متر مربع و سیم صفر (MP) با مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع، به صورت گرد چند رشته‌ای، برای ولتاژ ۶/۰ کیلو ولت بین فاز و زمین و ۱ کیلو ولت بین دو فاز.


مثال ۲: بر روی کابلی چنین نوشته شده است :

$YY\text{-}6/1\text{ kV}$ $4\times 25\text{ Se}$

۴-۴- بریدن و لخت کردن کابل‌ها

برای بریدن کابل از قیچی مخصوص کابل بری استفاده می‌شود.

برای لخت کردن کابل از چاقوی مخصوص روپوش برداری کابل و یا از دستگاه‌های مخصوص کابل لخت کن استفاده می‌شود. برای روکش برداری کابل به وسیله‌ی چاقو، ابتدا اندازه‌ی مورد نظر را از لبه‌ی کابل اندازه‌گیری کرده، سپس به وسیله‌ی چاقو، با توجه به ضخامت روکش بر روی محیط کابل، خطی پیندازید، بعد از آن کابل را در دست چپ و چاقو را در دست راست طوری بگیرید که تیغه‌ی آن موادی با بدنه شما باشد. آنگاه با کشیدن یک

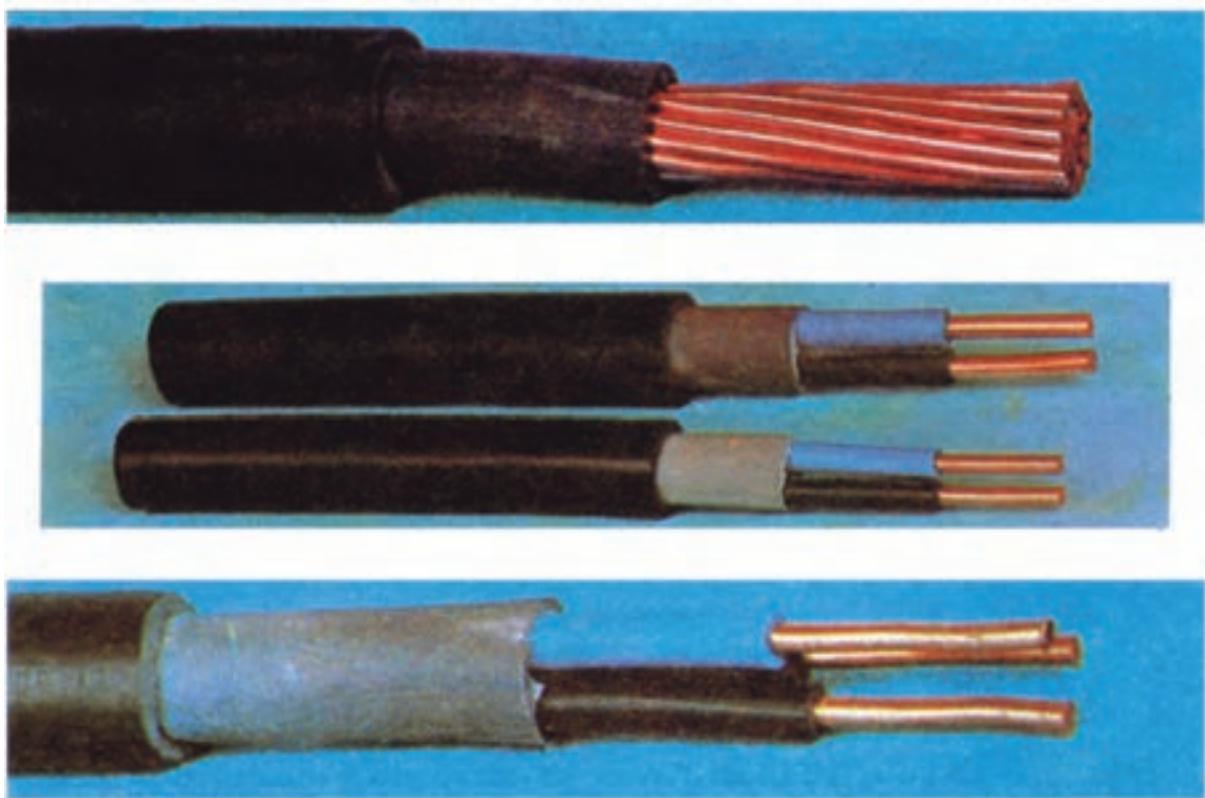

شکل ۴-۳ - چند نمونه کابل لخت شده

۴-۵- اتصال کابل به مدار

برای اتصال کابل به مدار از کابل‌شو یا کفشه کابل استفاده می‌شود. اتصال کابل‌شو به کابل به روش‌های مختلف پیچ و مهره‌ای پرسی و لحیمی انجام می‌گیرد. در شکل ۴-۴ روش‌های مختلف اتصال کابل‌شو به کابل نشان داده شده است.

۴-۶- اتصال کابل‌ها

برای اتصال کابل‌ها به یکدیگر از رابط دو راهه و برای گرفتن انشعاب از یک کابل از سه راهه استفاده کرده آن‌ها را در مفصل و یا ماهیچه‌های خاصی قرار داده و مفصل را با قیر مخصوص پر می‌کنند.



شکل ۴-۴- سه روش اتصال کابل شو به کابل

دهید.

۵- قطعه‌ی کار را به مری خود و ابزار و وسایل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

کارشماره‌ی ۲-۴- اتصال کابل شو پرسی به کابل
هدف: یادگیری نصب کابل شو پرسی به کابل
ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- قیچی مخصوص کابل بری
۲- چاقوی مخصوص یا دستگاه روکش برداری کابل
۳- متر
۴- دستگاه پرس کابل شو
۵- انبردست

۶- کابل 3×16 یا 3×25 به طول ۲۵ سانتی متر

۷- کابل شو نمره‌ی ۱۶ یا ۲۵ سه عدد
مراحل انجام کار:

۱- یک قطعه کابل به طول ۲۵ سانتی متر با قیچی مخصوص کابل بری از کابل اصلی بیرید.

۲- با استفاده از چاقوی مخصوص یا دستگاه

کارشماره‌ی ۱-۴- بریدن و لخت کردن کابل

هدف: یادگیری بریدن و لخت کردن کابل
ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- قیچی مخصوص کابل بری
۲- چاقوی مخصوص یا دستگاه روکش برداری کابل
۳- سیم لخت کن
۴- متر

۵- کابل 4×4 یا 4×2 به طول ۲۵ سانتی متر
مراحل انجام کار:

۱- یک قطعه کابل به طول ۲۵ سانتی متر با قیچی مخصوص کابل بری از کابل اصلی جدا کنید.


۲- با استفاده از چاقوی مخصوص یا دستگاه روکش بردار، یک سر کابل را به اندازه‌ی ۸ سانتی متر روکش برداری کنید.

۳- با استفاده از سیم لخت کن، هر یک از هادی‌های کابل را به اندازه‌ی ۴ سانتی متر لخت نمایید.

۴- عملیات ذکر شده را برای سر دیگر کابل نیز انجام

مراحل انجام کار:

- ۱- کابل مورد نظر را با استفاده از قیچی مخصوص کابل بری، از کابل مربوطه ببرید.
 - ۲- با استفاده از چاقو و یا دستگاه روکش بردار یک سر کابل را به اندازه‌ی چند میلی‌متر بیشتر از محل قرارگیری کابل در داخل کابل شو، لخت کنید.
 - ۳- سر لخت شده‌ی کابل را در داخل کابل شو قرار داده و با استفاده از چکش کابل شو را بر روی کابل محکم نمایید. (توجه داشته باشید که فرم کابل تغییر نکند).
 - ۴- برای آنکه کابل شو بر روی کابل محکم بماند، می‌توانید سیم خشک لخت شده‌ای را در دو نقطه بر روی آن پیچید.
 - ۵- برای لحیم کاری بهتر است کابل را به صورت عمودی طوری قرار دهید که کابل شو در قسمت بالا باشد.
 - ۶- با هویه کابل شو را گرم کنید. پس از آن روغن لحیم را در کابل شو بریزید و آن گاه لحیم را به بدنه‌ی کابل شو تماس دهید تا ذوب شده و تمام فواصل مفتولها و کابل شو را پر کند.
 - ۷- قسمت لخت کابل را نوار پیچی کنید.
 - ۸- با موافقت مربی کارگاه تمام عملیات ذکر شده را برای سر دیگر کابل نیز انجام دهید.
 - ۹- کار انجام شده را به مربی کارگاه و ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.
- شکل ۴-۵ مراحل مختلف اتصال کابل شو به کابل و لحیم کاری آن را نشان می‌دهد.

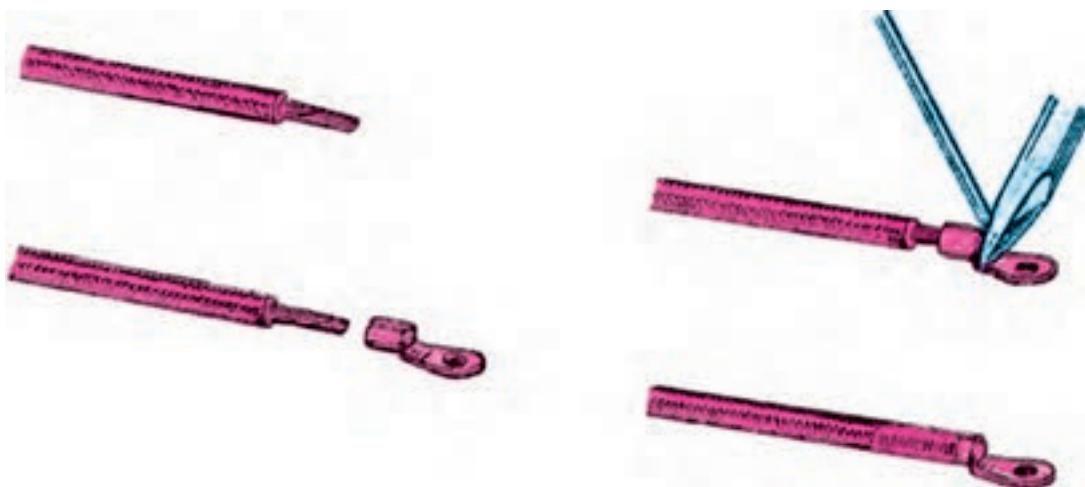

شکل ۴-۵- اتصال کابل شو به کابل و لحیم کاری آن

روکش بردار یک سر کابل را به اندازه‌ی ۱۵ سانتی‌متر روکش برداری کنید.

۳- با استفاده از چاقو و یا دستگاه روکش بردار، عایق هادی‌های کابل را به اندازه‌ی چند میلی‌متر بیشتر از طول محل قرارگیری کابل در کابل شو بردارید.

۴- سر لخت شده‌ی هر یک از هادی‌های کابل را در داخل کابل شو قرار داده، و با استفاده از دستگاه پرس کابل شو، آن را پرس نمایید.

۵- کار انجام شده را به مربی خود و ابزار و وسایل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

کار شماره‌ی ۳-۴- لحیم کردن کابل شو به کابل

هدف: یادگیری روش اتصال کابل شوی لحیمی به کابل ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- قیچی مخصوص کابل بری

۲- چاقوی مخصوص یا دستگاه روکش برداری کابل

۳- متر

۴- چراغ کوره‌ای و هویه‌ی چکشی و یا هویه‌ی گازی

۵- لحیم مفتولی یا شمش و روغن لحیم

۶- انبردست

۷- چکش


۸- نخ نسوز

۹- کابل نمره‌ی ۲۵ یا ۳۵ به طول ۳۰ سانتی‌متر

۱۰- کابل شو نمره‌ی ۲۵ یا ۳۵

مناسب است.

در شکل ۶-۴ بست کائوچویی نشان داده شده است.

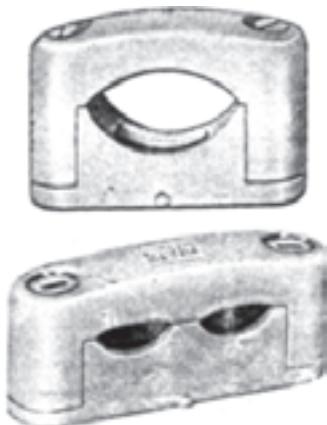

شکل ۶-۴- بست کائوچویی

کار شماره‌ی ۶-۴- کابل‌کشی روکار با استفاده از بست کائوچویی

هدف: یادگیری کابل‌کشی روکار

ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- متر

۲- انبردست

۳- فازمتر

۴- پیچ گوشته

۵- چکش

۶- ماژیک

۷- دریل هفت‌تیری

۸- مته‌ی الماسی نمره‌ی ۶

۹- عدد ۲۰

۱۰- عدد ۲۰

۱۱- بست کائوچویی ۳۰۸۱ عدد ۲۰

۱۲- کابل kV ۱۰ NYY ۳×۴ mm ۰/۶/۱ متر

۱۳- کابل سیار

مراحل انجام کار:

۱- مسیر عبور کابل را با نظر مریبی خود مشخص کرده و خط‌کشی کنید.

۲- نقاط نصب بست‌ها را با توجه به ایستایی کابل

۷-۴- کابل‌کشی روکار

منظور از کابل‌کشی روکار، انجام کابل‌کشی بر روی سطوح مختلف ساختمان با استفاده از بست‌های مخصوص است، به‌طوری که کابل‌ها در تماس با هوا و در دید باشند.

۱-۷-۴- بست کائوچویی: بست کائوچویی که برای انجام کابل‌کشی روکار مورد استفاده قرار می‌گیرد، از دو قسمت، قسمت زیری یا پایه‌ی بست و قسمت رویی تشکیل شده است. این دو قسمت به وسیله‌ی دو عدد پیچ کائوچویی به یکدیگر بسته می‌شوند.

برای انجام کابل‌کشی ابتدا مسیر عبور کابل‌ها را مشخص کرده، نقاط مربوط به نصب بست‌ها را علامت‌گذاری می‌کنند. بعد از آن محل‌های علامت‌گذارده شده را با استفاده از دریل و مته‌های الماسه سوراخ کرده پایه‌ی بست را با یک عدد پیچ و رول‌پلاک در آن محل نصب می‌کنند؛ سپس کابل را بر روی آن قرار داده و قطعه‌ی رویی را به وسیله‌ی دو عدد پیچ مربوطه بر روی آن می‌بندند.

فاصله‌ی بین دو عدد بست حدود ۴۰ الی ۵۰ سانتی‌متر بر حسب قطر کابل و ایستایی آن انتخاب می‌گردد. به علت آن که کابل‌کشی روکار در دید است باید در اجرای آن زیبایی، به عنوان یک اصل، مورد توجه قرار گیرد، به همین جهت لازم است:

- ۱- تمام کابل‌ها به صورت افقی، عمودی و موازی با هم اجرا گردد.
- ۲- فاصله‌ی بست‌ها با یکدیگر مساوی باشد.
- ۳- بست‌ها تماماً در یک ردیف قرار گیرند.

بست‌های کائوچویی در شماره‌های مختلفی به شرح زیر ساخته می‌شوند:

- ۳۰۷۹- برای کابل‌هایی تا ۱/۵ ۲×۱ مناسب است.
- ۳۰۸۰- برای کابل‌های ۲×۲/۵، ۲×۲/۴ و ۵/۱×۳ مناسب است.

به کار برده می‌شود.

۳۰۸۱- برای کابل‌های ۵/۱×۴، ۴×۲/۵، ۴×۲/۴ مناسب است.

۳۰۸۲- برای کابل‌های ۶×۳، ۱۰×۳، ۶×۴، ۶×۴ و ۱۰×۴ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۳۰۸۳- برای کابل‌های ۱۶×۳، ۲۵×۳ و ۲۵×۴ مناسب است.

مزایای کابل‌کشی با بست ریلی نسبت به بست کائوچویی

۱- در کابل‌کشی با بست ریلی تعداد سوراخ کاری‌ها بسیار کم‌تر از حالت کابل‌کشی با بست کائوچویی است.

۲- در کابل‌کشی با بست ریلی کابل‌ها اجباراً موازی با هم کشیده می‌شوند.

۳- تنظیم فاصله‌ی کابل‌ها در کابل‌کشی با بست ریلی به علت امکان جابه‌جایی بست‌ها بر روی ریل به سادگی امکان‌پذیر است.

کار شماره‌ی ۴-۵- کابل‌کشی روکار با بست ریلی

هدف: یادگیری کابل‌کشی روکار
ابزار و وسایل مورد نیاز:

۱- متر

۲- انبردست

۳- فازمتر

۴- پیچ‌گوشتی

۵- چکش

۶- مارژیک

۷- دریل هفت‌تیری

۸- متنه‌ی الماسی نمره‌ی ۶

۹- عدد ۲۲

۱۰- رول پلاک متوسط

۱۱- عدد ۲۲

۱۲- پیچ چوبی

۱۳- متر ۲/۲

۱۴- ریل

۱۵- بست ریلی به شماره‌ی ۲۰۵۰

۱۶- کابل kV ۰/۶/۱ NYY ۳×۴ mm²

۱۷- کابل سیار

مراحل انجام کار:

۱- مسیر عبور کابل را با نظر مریبی کارگاه مشخص نماید.

۲- نقاط نصب ریل‌ها را با توجه به ایستایی کابل مشخص کنید.

۳- ریل‌ها را با ارده‌ی آهن بر در اندازه‌های ۲۰ سانتی‌متری

بیرید.

۴- با توجه به سوراخ‌های موجود بر روی ریل‌ها، برای

علامت‌گذاری نمایید.

۳- محل‌های علامت‌گذاری شده را سوراخ کنید.

۴- پایه‌ی بست‌ها را نصب نمایید.

۵- کابل را بر روی پایه‌ی اولین بست قرار داده قطعه‌ی رویی را بر روی آن بیندید.

۶- کابل را کمی به سمت بست دوم بکشید تا صاف شده، سپس قطعه‌ی دیگر این بست را بر روی آن بیندید.

۷- کار مرحله‌ی ۶ را تا بست آخر ادامه دهید.

پس از بازدید مریبی کارگاه و با موافقت او، بست‌ها را باز کرده، کابل، بست‌ها و تمام ابزار و لوازم را تحويل انجام دهید.

۲-۴-۷- ریل: ریل عبارت است از یک نوار فلزی به عرض چند سانتی‌متر و طول چند متر که به شکل‌های مختلف برای نصب کلیدهای مینیاتوری، کنتاکتورها، ترمینال‌ها و بست‌های ریلی، از جنس ورق گالوانیزه و یا ورق‌های فولادی آب‌کاری شده فرم داده می‌شود و یا این که به صورت پروفیل آلومینیوم تولید می‌گردد.

در کابل‌کشی با بست ریلی، اگر کابل‌کشی افقی باشد، ریل‌ها به صورت عمودی و اگر کابل‌کشی عمودی باشد ریل‌ها به طور افقی نصب می‌شوند.

۳-۴-۷- بست ریلی: بست‌های ریلی در انواع مختلفی ساخته می‌شوند، چند نمونه از آن‌ها همراه با ریل‌های مربوطه در شکل ۴-۷ نشان داده شده است.

بست‌هایی که بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند بست‌هایی هستند که در ردیف‌های ۱ و ۲ در شکل ۴-۷ بر روی ریل نصب شده‌اند. این بست‌ها با شماره‌های ۲۰۵۱، ۲۰۵۰، ۲۰۴۹، ۲۰۵۴ و ۲۰۵۵ تولید می‌شوند. همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود کابل بین دو بست قرار گرفته و بست‌ها به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ی صفحه‌ای شکل که در زیر لبه‌های ریل قرار می‌گیرد بر روی ریل محکم می‌شوند.

بست‌های شماره‌ی ۲۰۵۰ و ۲۰۵۱ بیش‌ترین مصرف را دارند. از بست شماره‌ی ۲۰۵۰ برای کابل‌های ۵/۱×۲ تا ۶×۴ می‌باشد و از بست شماره‌ی ۲۰۵۱ برای کابل‌های ۱۰×۳، ۱۰×۳، ۱۰×۳ و ۱۰×۴ استفاده می‌شود.



شکل ۷-۴- چند نمونه بست ریلی همراه با ریل های آنها

- درجهی خلوص بالا است.
- عایق کابل وظیفهی جداسازی الکتریکی هادی کابل را از محیط اطراف عهدهدار است.
 - عایق کابل‌ها از جنس مواد پلاستیکی، لاستیکی و یا P.V.C است.
 - غلاف کابل جهت محافظت کابل از صدمات و ضربات مکانیکی به صورت یک لایه‌ی خارجی بر روی عایق کابل کشیده می‌شود.
 - جنس غلاف کابل‌ها معمولاً از P.V.C و یا از فلز سرب است.
 - کابل‌ها از نظر اختلاف سطح الکتریکی به دو دسته، فشار ضعیف و فشار قوی تقسیم می‌شوند.
 - کابل‌های فشار ضعیف برای عبور جریان کم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 - جنس هادی کابل‌های فشار ضعیف مسی و یا آلومینیومی، عایق آن از جنس لاستیک یا P.V.C و غلاف آن نیز لاستیک و یا P.V.C است.
 - کابل NYY کابل تُرم شده‌ی مسی با عایق و غلاف پروتودور (P.V.C) است.
 - کابل NAYY کابل تُرم شده‌ی آلومینیومی با عایق و غلاف پروتودور (P.V.C) است.
 - براساس استاندارد V.D.E آلمان رنگ عایق کابل‌های فشار ضعیف به شرح زیر است :
 - کابل دو رشته‌ای خاکستری روشن و سیاه
 - کابل سه رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه و قرمز
 - کابل چهار رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه، قرمز و آبی
 - کابل پنج رشته‌ای خاکستری روشن، سیاه، قرمز، آبی و سیاه - هادی با رنگ عایق خاکستری روشن، که در تمام چهار نوع کابل ذکر شده مشترک است، به عنوان سیم صفر (MP) و هادی با رنگ عایق قرمز به عنوان محافظ در نظر گرفته می‌شود.
 - در مورد کابل‌های فشار ضعیف چهار رشته‌ای معمولاً سطح مقطع سه رشته‌ی آن با هم مساوی و سطح مقطع هادی چهارم حدود نصف سطح مقطع سایر رشته‌ها و یا کمی کوچک‌تر

- نصب هر قطعه ریل در محل‌های تعیین شده دو محل سوراخ کاری را مشخص کنید.
- ۵- با استفاده از دریل و متنهی الماسه محل‌های مورد نظر را سوراخ نمایید.
 - ۶- ریل‌ها را با پیچ و رول پلاک در محل‌های مربوطه نصب کنید.
 - ۷- کابل را از وسط ببرید.
 - ۸- یکی از بست‌ها را در فاصله‌ی حدود ۵ سانتی‌متری لبه‌ی ریل قرار داده، آن را بر روی ریل بیندید.
 - ۹- لبه‌ی یکی از کابل‌ها را بر روی بست قرار دهید به‌طوری که چند سانتی‌متر از بست بیرون باشد و بست دوم را داخل ریل کرده در حالی که محکم آن را به کابل چسبانده‌اید پیچ آن را محکم کنید.
 - ۱۰- عمل مربوط به مرحله‌ی ۹ را برای کابل دوم نیز انجام دهید.
 - ۱۱- کابل‌ها را به سمت ریل دوم برد کمی بکشید که محکم و صاف گردد سپس عملیات مربوط به ردیف‌های ۸ و ۹ را برای این ریل انجام دهید.
 - ۱۲- کارهای انجام شده در ردیف ۱۱ را تا آخرین ریل ادامه دهید.
 - ۱۳- پس از بازدید مریبی کارگاه از کابل کشی شما و با موافقت او، کابل‌ها، بست‌ها و ریل‌ها را باز کرده، تمام ابزار و وسایل را تحويل انبار دهید.
- ### خلاصهی مطالب
- به‌طور کلی هر هادی جریان برق که به وسیله‌ی عایق از محیط اطراف خود جدا شده باشد، به‌طوری که اختلاف پتانسیل در روی عایق با زمین صفر و ولتاژ هادی نسبت به زمین مساوی ولتاژ فازی باشد، کابل نامیده می‌شود.
 - کابل معمولاً از سه قسمت هادی، عایق و غلاف کابل تشکیل شده است.
 - هادی کابل وظیفه‌ی انتقال انرژی الکتریکی را از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر به عهده دارد.
 - جنس هادی کابل‌ها معمولاً از مس و یا آلومینیوم با

استفاده کرده آنها را در مفصل‌های خاصی قرار داده، مفصل را با قیر مخصوص پرمی کنند.

- برای اتصال کابل به مدار از کابل شو استفاده می‌شود.
اتصال کابل شو به کابل به روش‌های، پیچ و مهره‌ای، پرسی و لحیمی انجام می‌گیرد.

- منظور از کابل‌کشی روکار، انجام کابل‌کشی برروی سطوح مختلف ساختمان با استفاده از بسته‌های مخصوص است.

به طوری که کابل‌ها در تماس با هوا و در دید باشند.
- بسته کائوچویی شامل دو قسمت زیر و رو است، که قسمت زیری به وسیله‌ی پیچ و رول پلاک بر روی سطح نصب شده، کابل بین دو قسمت قرار می‌گیرد و قسمت رویی با دو عدد پیچ کائوچویی بر روی قسمت زیری بسته می‌شود.

- فاصله‌ی بین دو عدد بست حدود ۴۰° الی ۵۰° سانتی‌متر با توجه به ایستایی کابل است.

- در کابل‌کشی روکار موارد ذکر شده در زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

۱- تمام کابل‌ها به صورت افقی- عمودی و موازی با هم اجرا گرددند.

۲- فاصله‌ی بست‌ها با یکدیگر مساوی باشد.

۳- بست‌ها تماماً در یک ردیف قرار گیرند.

- بست‌های کائوچویی با شماره‌های زیر ساخته می‌شوند:
۲۰۷۹ - برای کابل‌های تا ۵/۱ برابر ۲×۱/۵

۳۰۸۰ - برای کابل‌های ۵/۵ برابر ۴×۲ تا ۵/۲ و ۳×۱/۵

۳۰۸۱ - برای کابل‌های از ۵/۵ تا ۴×۴

۳۰۸۲ - برای کابل‌های از ۶/۳ تا ۱×۴

۴۰۸۳ - برای کابل‌های ۱۶/۳ تا ۲۵/۳ و ۱۶/۴

- بست ریلی در انواع مختلف ساخته می‌شود. متدائل‌ترین نوع آن به این صورت است که کابل بین دو بست قرار می‌گیرد و بست‌ها به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ی مخصوص خود بر روی ریل محکم می‌شوند.

- ریل عبارت است از یک قطعه‌ی فلز فرم داده شده که از آن برای نصب کلید مینیاتوری، کنتاکتور، ترمینال و بست ریلی استفاده می‌شود.

جنس ریل‌ها از ورق گالوانیزه و یا ورق‌های فولادی

است.

- از کابل‌های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا استفاده می‌شود.

- چند علامت شناسایی مربوط به کابل‌هایی که هنرجویان بیشتر با آنها سر و کار دارند به شرح زیر است:

N - کابل نرم شده‌ی مسی؛

NA - کابل نرم شده‌ی آلومینیومی؛

Y - عایق‌هایی از جنس P.V.C (اولین Y در توالی حروف)؛

Y - روکش (غلاف) از جنس P.V.C (دومین Y در توالی حروف)؛

re - سیم گرد بک رشتہ‌ای؛

rm - سیم گرد چند رشتہ‌ای؛

Se - سیم با مقطع مثلثی یک رشتہ‌ای؛

Sm - سیم با مقطع مثلثی چند رشتہ‌ای؛

- مشخصات کابلی که بر روی آن حروف و اعدادی به

شرح زیر نوشته شده:

کابل ۱kV/۶/۱۶Sm ۴×۱۶YY ۴×۱۶Sm ۰/۶ چنین است.

کابل نرم شده‌ی آلومینیومی، با عایق‌هایی و روکش پروتو دور، با چهار رشتہ‌ی هادی با مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع، مثلثی شکل، چند رشتہ‌ای، برای ۶/۱ کیلو ولت بین فاز و زمین و ۱ کیلو ولت بین دو فاز.

- برای بریدن کابل از قیچی مخصوص کابل برای استفاده می‌شود.

- برای لخت کردن کابل از چاقوی مخصوص روپوش برداری و یا از دستگاه‌های مخصوص کابل لخت کن استفاده می‌شود.

- برای روکش برداری از کابل، ابتدا با توجه به ضخامت روکش کابل، یک خط بر روی محیط کابل انداخته، سپس با کشیدن یک خط طولی از محل خط محیطی تابه‌ی کابل، روکش را بریده و از کابل جدا می‌کنیم، عایق هر یک از هادی‌های کابل را هم به همین صورت می‌توان جدا کرد.

- برای اتصال دو سر کابل‌ها به یکدیگر از رابطه‌ی دوراهه و برای گرفتن انشعاب از یک کابل از سه راهه‌ی مخصوص

۲- فاصله‌ی هر دو کابل در کابل‌کشی با بست ریلی اجباراً با هم برابر است.

۳- تنظیم فاصله‌ی کابل‌ها به علت امکان جایه‌جایی بست‌ها بر روی ریل به سادگی امکان‌پذیر است.

بست‌های ریلی در دو شماره به شرح زیر ساخته می‌شوند :

۱- بست ریلی شماره‌ی ۲۰۵۰ برای کابل‌های تا 4×6

۲- بست ریلی شماره‌ی ۲۰۵۱ برای کابل‌های 4×10 ، 4×16 و 3×25

آب‌کاری شده و یا پروفیل آلومینیوم است.

- در کابل‌کشی با استفاده از بست ریلی، اگر کابل‌کشی افقی باشد، ریل‌ها عمودی و اگر کابل‌کشی عمودی باشد، ریل‌ها افقی نصب می‌شوند.

مزایای کابل‌کشی با بست ریلی در مقایسه با بست کائوچوبی به شرح زیر است :

۱- در کابل‌کشی با بست ریلی تعداد سوراخ‌کاری‌ها بسیار کم‌تر از کابل‌کشی با بست کائوچوبی است.

پرسش

۱- کابل را تعریف کنید.

۲- قسمت‌های مختلف کابل را نام ببرید.

۳- هادی کابل را توضیح دهید.

۴- عایق هادی کابل را شرح دهید.

۵- اگر بخواهند از لاستیک به عنوان عایق هادی کابل استفاده کنند، ابتدا باید چه کاری انجام دهند؟

۶- غلاف کابل را شرح دهید.

۷- درباره‌ی کابل فشار ضعیف توضیح دهید.

۸- کابل NYY و NAYY را شرح دهید.

۹- رنگ‌های مختلف عایق هادی‌های کابل فشار ضعیف را براساس استاندارد V.D.E آلمان، بنویسید.

۱۰- در کابل‌های فشار ضعیف معمولاً از هادی با کدام رنگ عایق به عنوان سیم صفر (MP) استفاده

می‌شود؟

۱۱- کابل فشار قوی را شرح دهید.

۱۲- مشخصات کابل $0.6/1$ kV 4×6 re NYY را بنویسید.

۱۳- مشخصات کابل $0.6/1$ kV $3 \times 35+16$ rm NYY را توضیح دهید.

۱۴- مشخصات کابل $0.6/1$ kV 4×25 Sm NAYY را توضیح دهید.

۱۵- مشخصات کابل $0.6/1$ kV 4×10 Se NAYY را شرح دهید.

۱۶- روش لخت‌کردن کابل را توضیح دهید.

۱۷- روش اتصال دو کابل به یکدیگر را بنویسید.

۱۸- طریقه‌ی انشعاب گرفتن از یک کابل را توضیح دهید.

۱۹- طریقه‌های مختلف اتصال کابل‌شو به کابل را نام ببرید.

۲۰- روش اتصال کابل‌شوی پیچی به کابل را توضیح دهید.

۲۱- طریقه‌ی اتصال کابل‌شوی پرسی به کابل را شرح دهید.

- ۲۲- طریقه‌ی اتصال کابل شوی لحیمی به کابل را بیان کنید.
- ۲۳- کابل کشی روکار را توضیح دهید.
- ۲۴- بست کائوچوبی را توضیح دهید.
- ۲۵- در کابل کشی روکار فاصله‌ی تقریبی بست‌ها از یکدیگر باید چند سانتی‌متر باشد؟
- ۲۶- نکاتی را که در کابل کشی روکار باید مورد توجه قرار گیرد بیان نمایید.
- ۲۷- هر یک از بست‌های $3^{\circ}79$ و $3^{\circ}80$ برای چه کابل‌هایی مناسب‌اند؟
- ۲۸- از بست کائوچوبی $3^{\circ}81$ برای چه کابل‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۲۹- بست $3^{\circ}82$ برای کابل کشی چه کابل‌هایی به کار برد می‌شود؟
- ۳۰- بست شماره‌ی $3^{\circ}83$ برای چه کابل‌هایی مناسب است؟
- ۳۱- ریل را شرح دهید.
- ۳۲- بست ریلی را توضیح دهید.
- ۳۳- بست ریلی $2^{\circ}5^{\circ}$ برای کابل تا چه اندازه‌ای مناسب است؟
- ۳۴- بست ریلی $2^{\circ}51$ برای کابل کشی چه کابل‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۳۵- مزایای کابل کشی با بست ریلی نسبت به کابل کشی با بست کائوچوبی را بیان کنید.



مدارهای روشنایی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱— فیوز و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۲— کلید مینیاتوری و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۳— پریز یک فاز و سه‌فاز، دوشاخه و سه‌ساخته، سریچ، لامپ‌های رشته‌ای و فلورسنت و کاربرد آن‌ها را توضیح دهد.
- ۴— چند مدار روشنایی با کلید یک پل و دوپل و تبدیل را اجرا نماید.

۵— مدارهای روشنایی


در داخل خاک نرم کوارتز همراه با ماسه قرار دارد که جرقه‌ی حاصل از سوختن سیم حرارتی را جذب کرده و فشنگ را سریعاً خنک می‌کند. هر فیوز از سه قسمت اصلی پایه، کلاهک و فشنگ تشکیل شده است. آمیر نامی هر فشنگ به وسیله‌ی یک پولک رنگی که در ته فشنگ نصب و با یک سیم نازک از داخل به سر فشنگ متصل گردیده است مشخص می‌گردد. از طریق شیشه‌ی کلاهک فیوز رنگ پولک و در نتیجه آمپر نامی فشنگ معلوم شده و نیازی به باز کردن فیوز نیست. جدا شدن پولک از فشنگ نشانه‌ی سوختن فیوز است. در شکل ۱-۵ یک فشنگ آلفا،

۱-۵— فیوزها


فیوزها نوعی وسیله‌ی حفاظتی هستند که در مدار الکتریکی به‌طور سری با مصرف کننده قرار می‌گیرند و سیم‌ها، کابل‌ها و به‌طور کلی مصرف کننده را از خطرات ناشی از اتصال کوتاه حفظ می‌کنند. معمولاً در تابلوهای برق موتورخانه‌ها از فیوزهای بوکسی ذوب شونده استفاده می‌شود. فشنگ این نوع فیوزها در دو نوع تند کار برای سیستم‌های روشنایی و کندکار، که در اصطلاح به آن فشنگ موتوری گفته می‌شود، برای کارهای صنعتی و راه‌اندازی الکتروموتورها استفاده می‌شود. سیم حرارتی ذوب شونده‌ی فشنگ



پایه فیوز کتابی

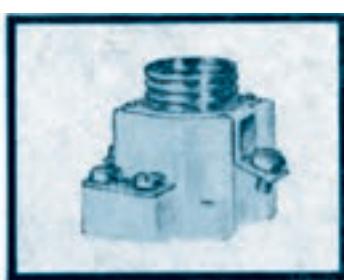

پایه فیوز بوکسی

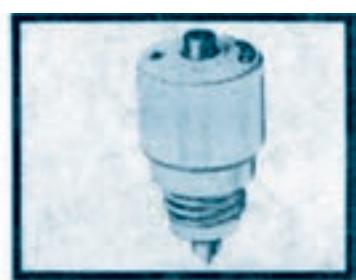


فشنگ آلفا (اتوماتیک)

شکل ۱-۵— پایه فیوز



در جدول ۱-۵ رنگ پولک فشنگ‌ها بر حسب آمپر نامی آن‌ها نشان داده شده است.

یک پایه فیوز بوکسی و یک پایه فیوز کتابی، در شکل ۲-۵ ساختمان کلی یک فیوز بوکسی با فشنگ ۶۳ آمپر ۵۰ ولت موتوری، در شکل ۳-۵ چند نمونه فشنگ کاردي یا تيغه‌اي و

شيشه‌ي کلاهک

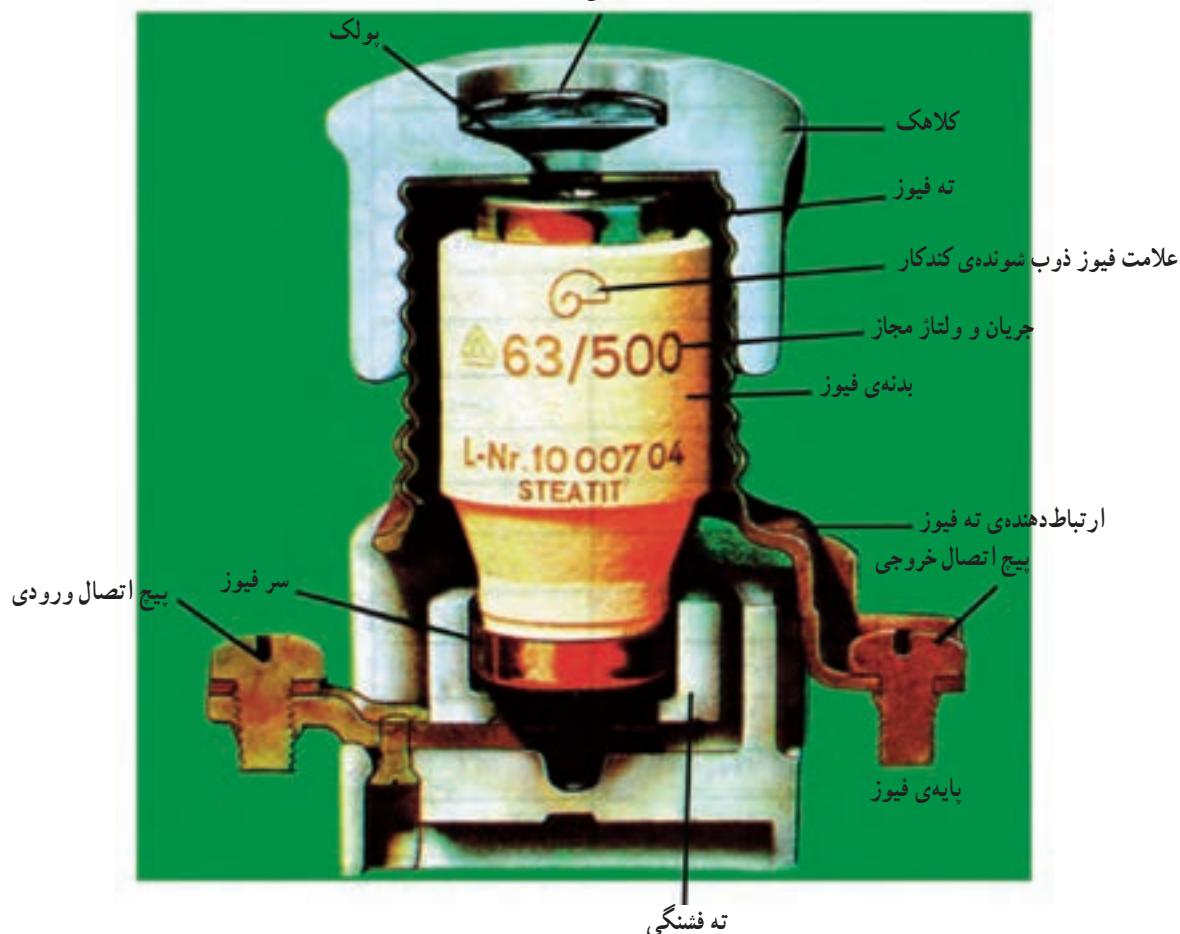

شکل ۲-۵ - ساختمان کلی فیوز بوکسی

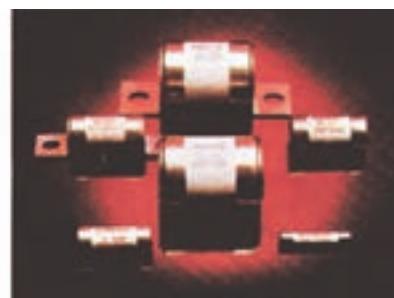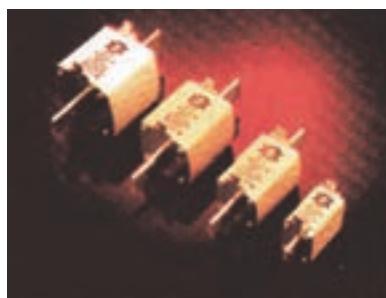

شکل ۳-۵ - چند نمونه فشنگ کاردي


۵۰، ۵۱ آمپر در انواع L جهت مصارف روشنابي و M به عنوان کلیدهای موتوری به صورت تکی، دوتایی، سه‌تایی و چهارتایی در بازار وجود دارد. در شکل ۴-۵ نمونه‌هایی از کلید مینیاتوری نشان داده شده است.

۲-۵ - کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری نوعی کلید اتوماتیک است که هم در حالت اضافه جریان و هم در حالت اتصال کوتاه مدار را قطع می‌کند. این کلید در رنج‌های ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲، ۴۰،

جدول ۱-۵-رنگ پولک فشنگ و جریان نامی هریک

جریان نامی (آمپر)	رنگ پولک
۲	صورتی
۴	قهوه‌ای روشن
۶	سبز
۱۰	قرمز روشن
۱۶	خاکستری
۲۰	آبی
۲۵	زرد روشن
۳۵	سیاه
۵۰	سفید
۶۳	مسی روشن

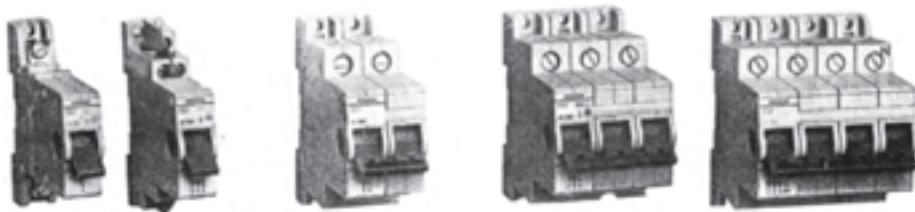

شکل ۴-۵- نمونه‌هایی از کلید مینیاتوری

پریزها را می‌توان از نظر تعداد فاز به دو دسته تقسیم کرد:

- ۱- پریزهای یک فازه
- ۲- پریزهای سه فازه

پریزهای یک فازه آن‌هایی هستند که انرژی الکتریکی یک فازه را از شبکه به مصرف کننده منتقل می‌کنند و پریزهای سه فازه آن‌هایی هستند که انرژی الکتریکی سه فازه را از شبکه به مصرف کننده منتقل می‌نمایند. پریزهای یک فازه اغلب در منازل و پریزهای سه فازه اغلب در کارگاه‌ها و یا مراکز صنعتی به کار برده می‌شوند. همچنین پریزها را از نظر نصب می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

- ۱- پریز توکار
- ۲- پریز روکار
- ۳- پریز سیار

۱-۵-۳-۱- پریز توکار: پریز توکار یکی از انواع پریز است که معمولاً در داخل دیوار و درون قوطی، که از قبل برای همین منظور در نظر گرفته شده است، نصب و جاسازی می‌شود. این نوع پریزها فقط برای سیم‌کشی توکار کاربرد دارند. حسن عمدی این نوع سیم‌کشی و پریز این است که اولاً از نظر زیبایی

۳-۵- پریز

ارتباط شبکه‌ی برق با بسیاری از وسایل برقی خانگی یا صنعتی (مانند یخچال، تلویزیون و یا یک ماشین صنعتی) توسط پریز انجام می‌گیرد. پریز وسیله‌ای است که دو یا چند رشته سیم به آن وصل می‌شود و برای استفاده از انرژی الکتریکی در جایی که نیاز داشته باشیم به کار می‌رود.

پریز دو کن tact فنری دارد که محل ارتباط پریز با دو شاخه است. هر یک از این کن tact‌ها معمولاً به یک پیچ و مهره متصلند و سیم برق توسط همین پیچ و مهره اتصال یافته و انرژی الکتریکی از طریق کن tact فنری به مصرف کننده می‌رسد (شکل ۵-۵).



شکل ۵-۵- شکل پریز در دار توکار را نشان می‌دهد.

(عموماً برای بالا بردن اینمی، سیم سیار را از کابل انتخاب می‌کنند) به کار می‌رود. شکل ۵-۸ نمونه‌هایی از پریزهای سیار را نشان می‌دهد:



شکل ۵-۸- نمونه‌هایی از پریز سیار

پریزهای یک فاز و سه فاز از نظر حفاظت، به دو نوع تقسیم می‌شوند.

۱- پریزهای معمولی

۲- پریزهای با سیم زمین (ارت‌دار)^۱

۴- پریزهای معمولی: پریزهای معمولی پریزهایی هستند که در آن‌ها فقط سیم‌های برق وصل می‌شود (مثلاً در یک فاز فقط سیم فاز و سیم نول).

۵- پریزهای ارت‌دار: پریزهای با سیم زمین یا پریزهای ارت‌دار، پریزهایی هستند که در آن‌ها علاوه بر سیم‌های برق، یک سیم اضافی نیز که به زمین وصل می‌شود وجود دارد. در این نوع پریزها علاوه بر دو کناتک برق (در یک فاز) کناتک سومی نیز وجود دارد که سیم اتصال بدنی مصرف کننده را به سیم محافظ وصل می‌کند. در بعضی از پریزها، کناتک سوم در کنار پریز به صورت یک تسمه‌ی فنری تعییه شده است. شکل ۹-۵ یک نمونه پریز معمولی و یک نمونه پریز ارت‌دار را نشان می‌دهد.


شکل ۱۰- ۵ شماهی فنی و شماهی عملی یک پریز را نشان می‌دهد.

بهتر از انواع دیگر است، ثانیاً هیچ گونه برجستگی بر روی دیوار ایجاد نمی‌کند که مزاحم کاری دیگر شود. ثالثاً از نظر حفاظت مطلوب‌تر است. شکل ۶-۵ نمونه‌ای از پریز توکار را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۵- نمونه‌ای از پریز توکار

۳-۵- پریز روکار: این پریز بر روی دیوار نصب می‌شود. از این نوع پریزها فقط برای سیم کشی روکار و یا سیم کشی بالوله‌های فولادی در کارگاه‌های صنعتی استفاده می‌شود. حسن این پریزها این است که نیازی نیست که از قبل برای آن مکانی تعیین شود بلکه در هر کجا که لازم باشد و از نظر اینمی مسئله‌ای نباشد می‌توان آن را نصب کرد. عیب آن این است که به خاطر برجستگی پریز بر روی دیوار، ایجاد مزاحمت نموده و ضربی اینمی آن نیز کم می‌شود. به عنوان مثال ممکن است جسمی به آن برخورد کند و باعث شود که پریز بشکند. به علت شکسته شدن بدنه‌ی پریز، ضربی اینمی آن بسیار کاهش می‌باید. شکل ۷-۵ نمونه‌هایی از پریز روکار را نشان می‌دهد.

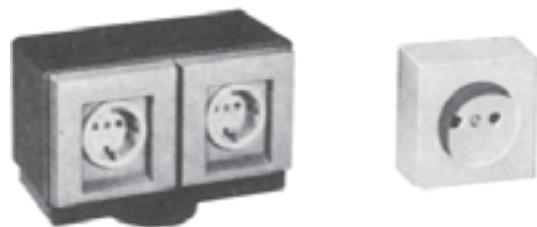

شکل ۷-۵- نمونه‌هایی از پریز روکار


۳-۶- پریز سیار: پریزی است که در جای معینی نصب نمی‌شود، بلکه در جایی به کار می‌رود که نیاز به پریز متحرک داشته باشیم. معمولاً این پریز همراه با یک دوشاخه و سیم سیار

^۱- به این پریزها، پریز شوکو نیز می‌گویند.


۵-۳-۶ شمای فنی و شمای عملی: منظور از شمای

فنی این است که در نقشه‌های سیم‌کشی خلاصه شده، این علایم نشان‌دهنده‌ی پریز است، و منظور از شمای عملی این است که در نقشه‌هایی که با همین نام رسم می‌کنند تمام جزئیات نقشه را در روی نقشه رسم می‌کنند، از جمله اتصالات داخلی یک کلید و غیره. شکل ۵-۱۱ نمونه‌ای از نقشه‌های عملی و فنی را نشان


می‌دهد.

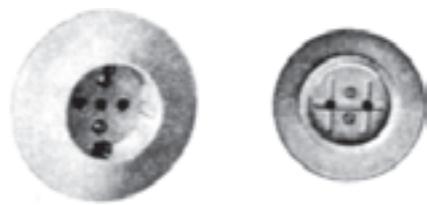

شکل ۹-۵- نمونه‌ای از یک پریز معمولی و پریز ارتدار

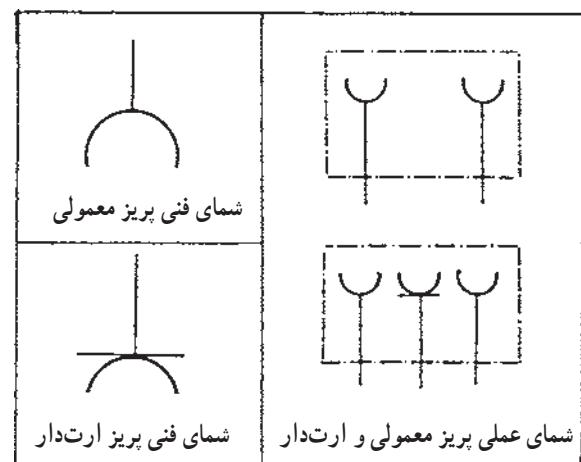

شکل ۱۰

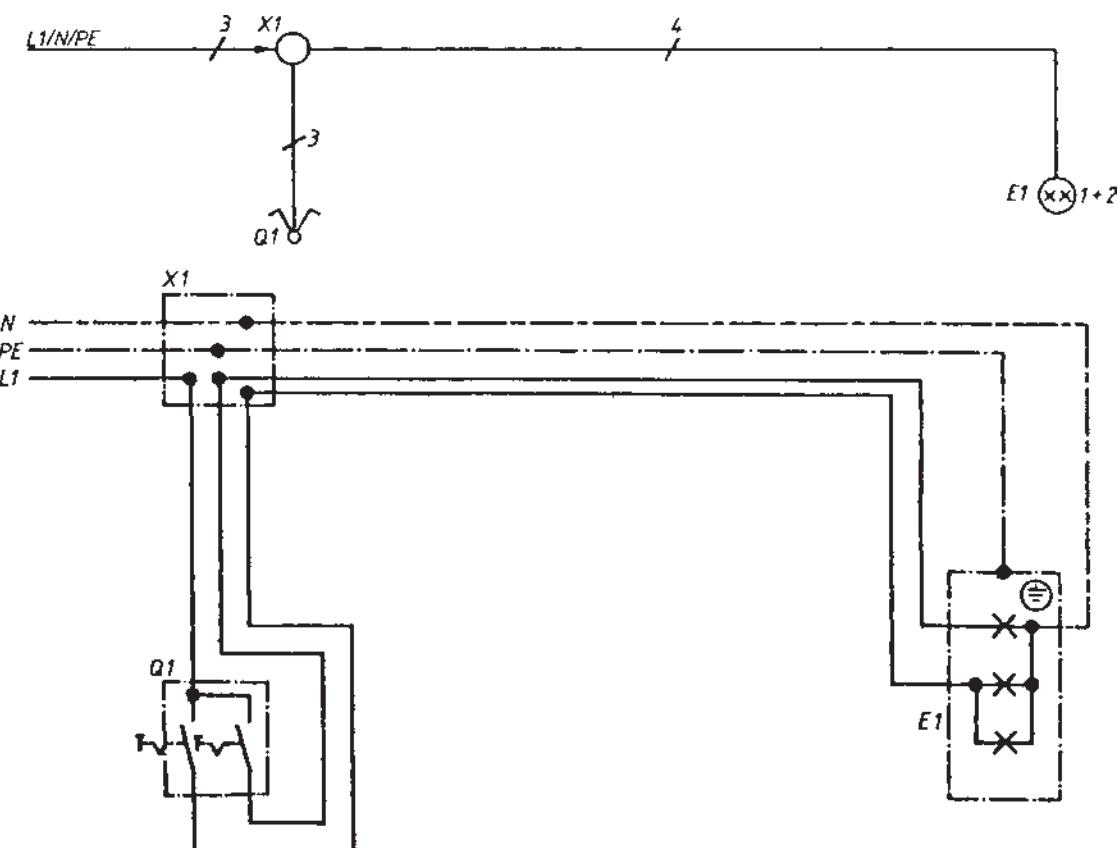

شکل ۱۱- نمونه‌ای از نقشه‌ی عملی و فنی سیم‌کشی

پیچ و مهره‌ای این است که در صورت پاره شدن سیم رابط می‌توان دو شاخه را باز کرد و مجدداً سیم را به آن وصل نمود.

۴-۵-۲ دو شاخه‌ی پرسی: در این نوع دو شاخه کارخانه‌ی سازنده سیم‌های رابط را به شاخک‌ها متصل می‌کند و بدنه‌ی آن را از پلاستیک به صورت یک پارچه می‌سازد. در صورت پاره شدن سیم، این دو شاخه دیگر قابل مصرف نیست. برای حفاظت دست به هنگام اتصال دو شاخه به پریز، معمولاً در صدی از شاخک را که فلزی است از مواد پلاستیکی می‌پوشانند تا شخص در اثر تماس دست وی با شاخک، دچار برق گرفگی نشود.

۴-۵-۳ دو شاخه‌های ارت دار (حفاظت کننده): در این نوع دو شاخه، علاوه بر دو شاخک اصلی برای برقراری ارتباط الکتریکی وسیله‌ی برقی با پریز، یک کنتاکت فلزی دیگری در بین دو شاخه، برای اتصال سیم محافظ وسیله‌ی برقی به سیم محافظی که قبلاً در روی پریز وصل شده است وجود دارد. شکل ۱۴ نمونه‌ای از دو شاخه‌ی ارت دار را نشان می‌دهد.



شکل ۱۴-۵-یک نمونه از دو شاخه‌ی ارت دار

۵-۵-سه شاخه


سه شاخه برای اتصال مصرف کننده‌های سه فازه به شبکه به کار می‌رود. اگر سیستم برق سه فازه همراه با سیم صفر باشد از چهار شاخه استفاده می‌شود و چنانچه سیم محافظ نیز به صورت شاخک باشد از پنج شاخه استفاده می‌شود. ولی در اصطلاح روزمره به همه‌ی این‌ها، سه شاخه گفته می‌شود. شکل ۱۵ نمونه‌ای از سه شاخه را نشان می‌دهد.



شکل ۱۵-۵-نمونه‌ای از سه شاخه‌های رایج

از جمله کاربردهای شماهی فنی، تعیین تعداد رشته‌های سیم و محل نصب کلیدها، پریزها و ... روی نقشه‌ی ساختمانی است و نقشه‌ی عملی بیشتر در موقع اجرای سیم‌کشی کاربرد دارد.

شکل ۱۶-۵-شمای فنی یک نقشه‌ی سیم‌کشی را که روی یک نقشه‌ی ساختمانی رسم شده است، نشان می‌دهد.

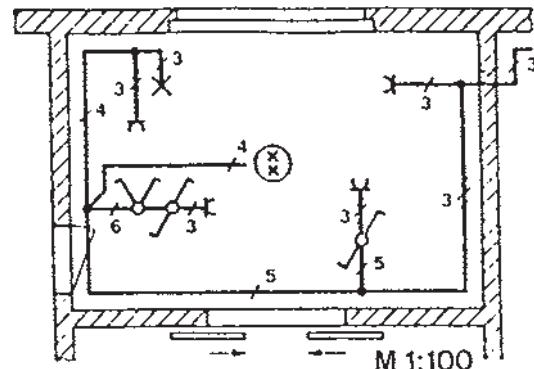

شکل ۱۶-۵-شمای فنی یک نقشه‌ی سیم‌کشی که روی پلان یک ساختمان رسم شده است. محل نصب کلیدها، پریزها و تعداد رشته سیم‌های عبوری را نشان می‌دهد.

۴-۵-دو شاخه

دو شاخه وسیله‌ای است که به کمک آن، وسایل برقی به پریز متصل می‌شوند و انرژی الکتریکی از این طریق به آن وسایل می‌رسد. در شکل ۱۳-۵ چند نمونه دو شاخه می‌بینید.



شکل ۱۳-۵-نمونه‌هایی از دو شاخه‌های رایج


دو شاخه‌ها از نظر چگونگی وصل سیم به آن‌ها و داشتن سیم‌های ارت به سه دسته ذکر شده در زیر تقسیم می‌شوند:

۱-دو شاخه‌ی پیچ و مهره‌ای

۲-دو شاخه‌ی پرسی

۳-دو شاخه‌ی ارت دار (حفاظت شده)

۱-۴-۵-دو شاخه‌ی پیچ و مهره‌ای: در این دو شاخه، اتصال سیم به شاخک‌های دو شاخه و همچنین اتصالات بدنه‌ی دو شاخه به وسیله‌ی پیچ و مهره انجام می‌گیرد. امتیاز دو شاخه‌ی

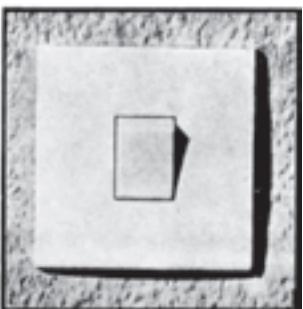


شکل ۱۷-۵ نمونه‌هایی از کلید روکار و توکار


۶-۵- کلید یک پل

کلید به طور کلی وسیله‌ای است که وظیفه‌ی وصل – یا قطع – ارتباط الکتریکی بین مصرف کننده و شبکه‌ی برق را به عهده دارد. بدنه‌ی کلید عایق است و به کمک دگمه‌ای که بر روی آن وجود دارد می‌توان عمل وصل و قطع را انجام داد. کلیدها در مدار به طور سری قرار می‌گیرند. شکل ۵-۱۶ نحوه‌ی ارتباط یک لامپ روشنایی را همراه با یک کلید به شبکه‌ی برق نشان می‌دهد.

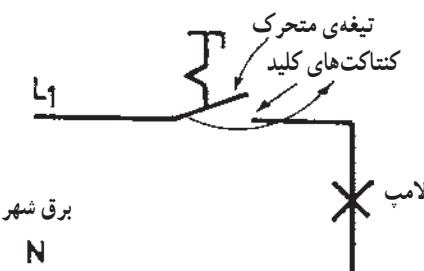همان‌طوری که از شکل ۵-۱۶ پیداست کلید یک پل دارای دو کنتاکت ثابت و یک تیغه‌ی متحرک است.




(الف) کلید در حالت قطع

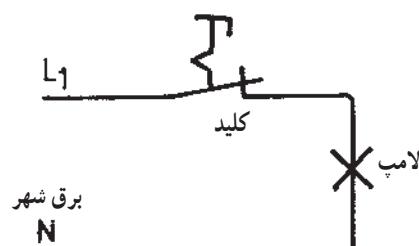

(ب) کلید در حالت وصل


شکل ۵-۱۶- نحوه‌ی ارتباط یک لامپ روشنایی همراه با یک کلید


کلیدهای یک پل روشنایی نیز مانند پریزها به دو صورت روکار و توکار ساخته می‌شوند. تمام مزايا و معایي که برای پریز روکار و توکار گفته شده است برای کلید یک پل هم صادر است. شکل ۵-۱۷ نمونه‌هایی از کلید روکار و توکار را نشان می‌دهد.

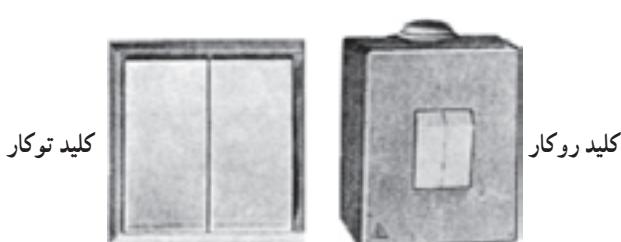



شکل ۱۹-۵ نمونه‌هایی از کلید توکار و روکار

شمای فنی و شمای عملی کلید یک پل و دوپل را به صورت شکل ۵-۲۰ نشان می‌دهند.

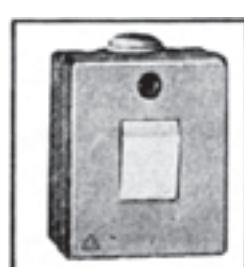

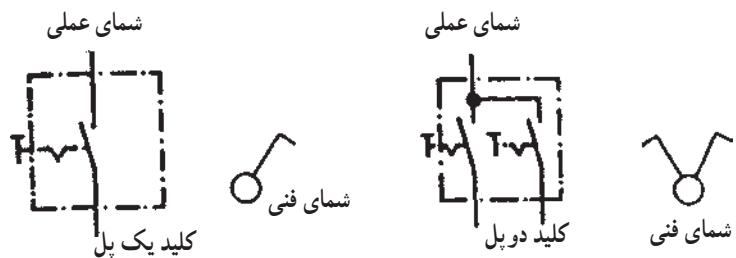

شکل ۲۰—۵—شماي فني و عملی کلید يك پل و دو پل

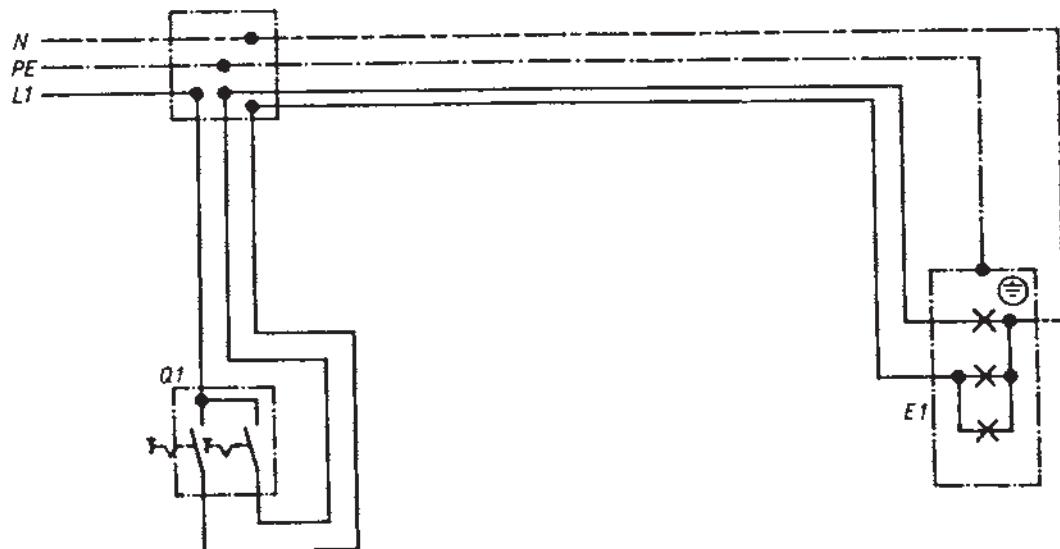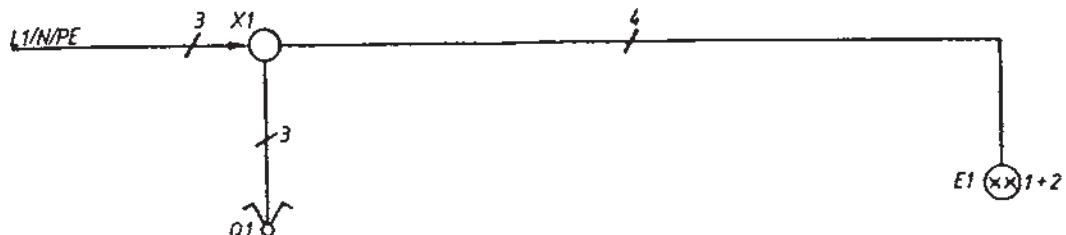

شکل ۲۱—۵—شماي عملی و فني يك کلید دو پل همراه با سه لامپ روشنایی


همان طور که در شکل مشخص است کلید تبدیل همواره یاروی کن tact A است و یا کن tact B. اگر به عنوان مثال نخواهیم از کن tact B استفاده کنیم کلید تبدیل مانند کلید يك پل عمل می کند؛ برای درک مورد استفاده کلید تبدیل به شکل ۵—۲۳ توجه کنید. در این وضعیت لامپ روشن است، حال اگر هر یک از کلیدها را از وضعیت A به وضعیت B ببریم لامپ خاموش می شود.

۵—۸—کلید تبدیل

کلید تبدیل همان کلید يك پل است با این تفاوت که یک کن tact اضافی دارد. شکل ظاهری کلید يك پل و تبدیل هیچ فرقی با هم ندارند و اصولاً قابل تشخیص نیستند مگر این که باز شوند. شکل ۵—۲۲ عملکرد کلید تبدیل را نشان می دهد.




شکل ۵—۲۲—اساس کار کلید تبدیل

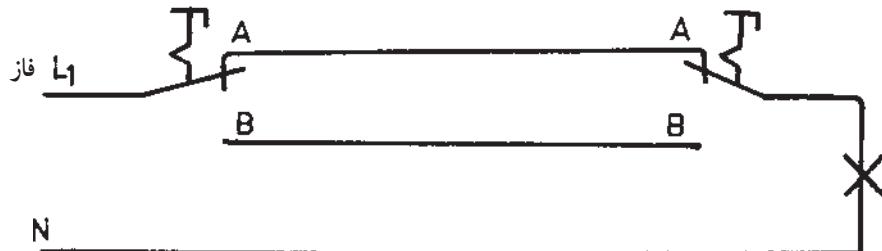

شکل ۲۳-۵- چگونگی ارتباط دو کلید با یکدیگر

اکنون فرض کنید کلید ۱ را از وضعیت A به وضعیت B بردہ ایم؛ لامپ خاموش می شود (شکل ۲۴-۵).

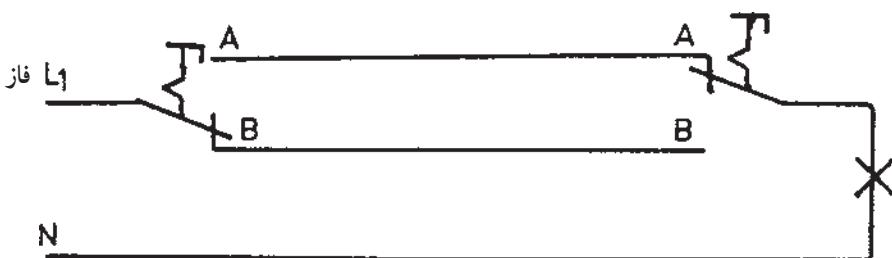


شکل ۲۴-۵- ارتباط الکتریکی لامپ قطع شده است.

اگر کلید ۲ را نیز به وضعیت B بیریم مجدداً لامپ روشن می شود (شکل ۲۵-۵).



شکل ۲۵-۵- ارتباط الکتریکی لامپ برقرار شده است.

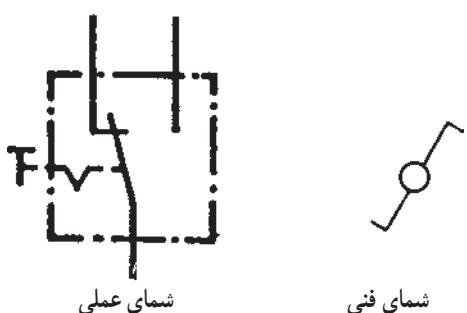

شکل ۲۶-۵- شمای فنی و عملی کلید تبدیل


از بحث فوق نتیجه می گیریم که به کمک کلید تبدیل می توان از دو نقطه یک لامپ را خاموش و روشن کرد (مثلاً در ابتدای راهرو آن را روشن و در انتهای راهرو خاموش نمود و بالعکس). شمای عملی و شمای فنی در شکل ۲۶-۵ دیده می شود.

۹-۵- لامپ رشته‌ای

لامپ‌های رشته‌ای، از متدالول‌ترین نوع لامپ‌ها هستند و در منازل مسکونی، تجاری و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. مبنای کار لامپ‌های رشته‌ای، گرم شدن یک رشته‌ی فلزی و در نتیجه ملتهب شدن و ایجاد نور است. اگر رشته‌ی فلزی در هوا قرار گیرد نور آن چندین برابر می‌شود و ممکن است در اثر

حرارت، با اکسیژن ترکیب شود و بسوزد. لذا لازم است آن را در حباب شیشه‌ای و دور از اکسیژن قرار دهن. در ضمن، در لامپ‌مقداری گازهای بی‌اثر اضافه می‌کنند تا عمر لامپ افزایش یابد.

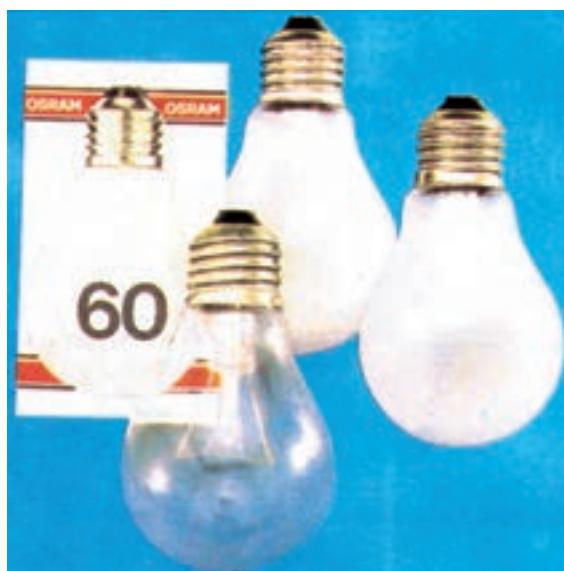شکل ۲۷-۵ نمونه‌هایی از لامپ‌های رشته‌ای را نشان می‌دهد.



لامپ‌های معمولی



لامپ‌های مینیاتوری



شکل ۲۷-۵- نمونه‌هایی از لامپ‌های رشته‌ای


طرز کار لامپ به این صورت است که داخل یک لوله‌ی شیشه‌ای، که جداره‌ی آن را از مواد فسفرسانس پوشانده‌اند، دو فیلامان (کاتد) نصب کرده‌اند. در ضمن در داخل لوله مقداری جیوه و گاز آرگن قرار می‌دهند.

۱۰-۵- لامپ فلوئورسنت

لامپ‌های فلوئورسنت (لامپ مهتابی) به دلیل سفید بودن نور و همچنین بازده نوری خوب آن‌ها، امروزه موارد استفاده زیادی پیدا کرده‌اند.


این لامپ‌ها در توانانهای ۲۰ و ۴۰ و ۶۵ وات و به صورت لوله‌ای و دایره‌ای شکل و در ابعاد مختلف ساخته می‌شوند. لامپ‌های فلوئورسنت هنگام روشن شدن، برای یک لحظه‌ی کوتاه نیاز به یک ولتاژ زیاد (حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰) ولت دارند. این ولتاژ به کمک یک چک و استارتر تولید می‌شود. در ضمن، چک بعد از روشن شدن لامپ نقش کنترل کنندگی جریان لامپ را نیز به عهده دارد.

هرگاه بین کاتدهای لامپ جریان الکتریکی برقرار شود الکترون‌ها با سرعت زیاد در فضای تخلیه حرکت نموده و در برخورد با بخار جیوه امواج الکترومغناطیسی تولید می‌کنند. این امواج نور مرئی نسبتاً کمی دارند و پیش‌تر اشعه‌ی ماوراء بنفس تولید می‌کنند. برخورد این اشعه با ماده‌ی فلوئورسنت داخل لامپ باعث تحریک آن می‌شود و در نتیجه نور مرئی تولید می‌گردد. شکل ۲۸-۵ ساختمان داخلی لامپ را نشان می‌دهد.

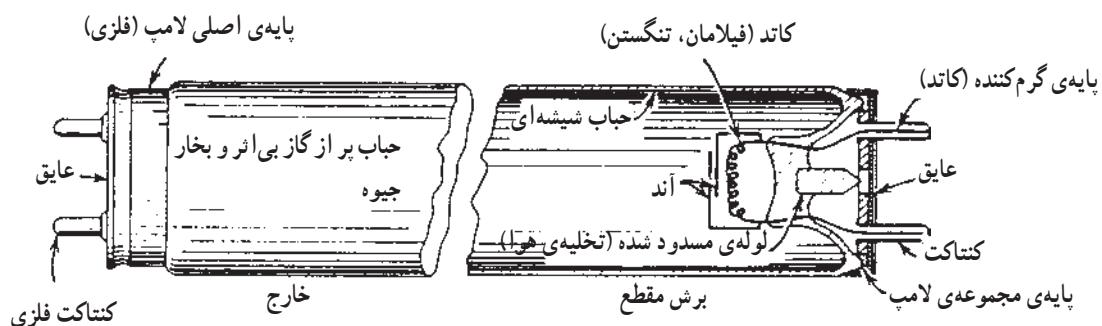

شکل ۲۸-۵—ساختمان داخلی لامپ فلوئورسنت

شکل ۲۹-۵ نمونه‌هایی از لامپ مهتابی، چک و استارتر را نشان می‌دهد.

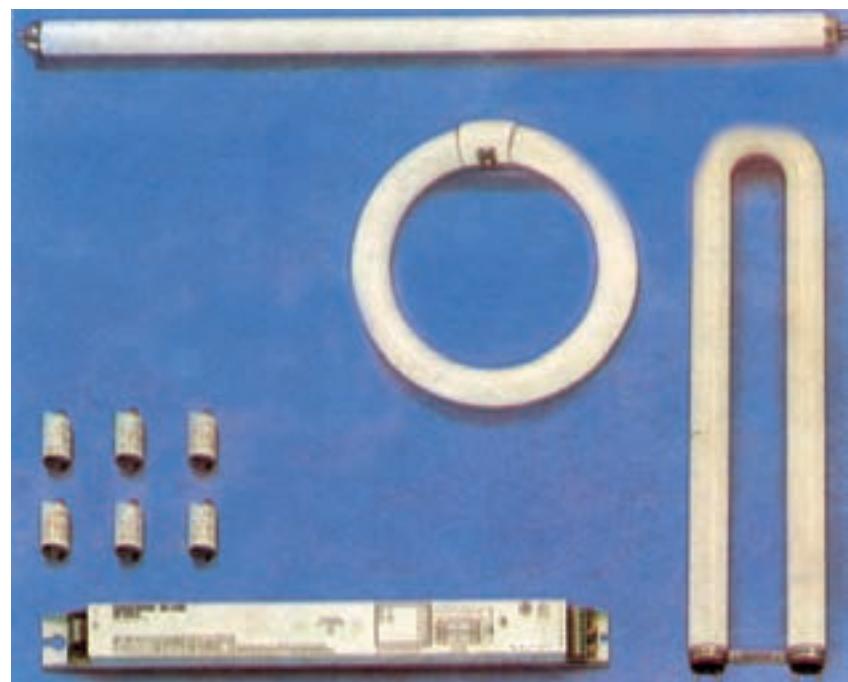


شکل ۲۹-۵—نمونه‌هایی از لامپ مهتابی، چک و استارتر

۱۱-۵- انواع سرپیچ‌ها

سرپیچ وسیله‌ای است که لامپ را به آن می‌پیچند. سرپیچ‌ها دو نوع‌اند: آویز و دیواری، سرپیچ دیواری را روی سطح کار نصب می‌کنند ولی سرپیچ آویز را به سطح کار می‌آویزنند. در شکل ۳-۵ چند نمونه سرپیچ آویز و دیواری را مشاهده می‌کنید. برای اتصال سیم به سرپیچ، ابتدا پیچی را که در داخل سرپیچ قراردارد با پیچ‌گوشتی باز می‌کنند، قسمت انتهایی سرپیچ از آن

جدا می‌شود. در زیر این قسمت دو پیچ وجود دارد که به زائدۀ‌های داخل سرپیچ مربوط است؛ سیم‌ها را به این پیچ‌ها می‌بندند. جنس سرپیچ از پلاستیک، کائوچو، چینی و یا برنجی است. بعضی از سرپیچ‌ها مانند پیچ و مهره ساخته شده‌اند که به هم اتصال پیدا می‌کنند. در موقع بستن لامپ به سرپیچ باید دقت کرد که دو کن tact سرپیچ به هم اتصال نداشته باشد.

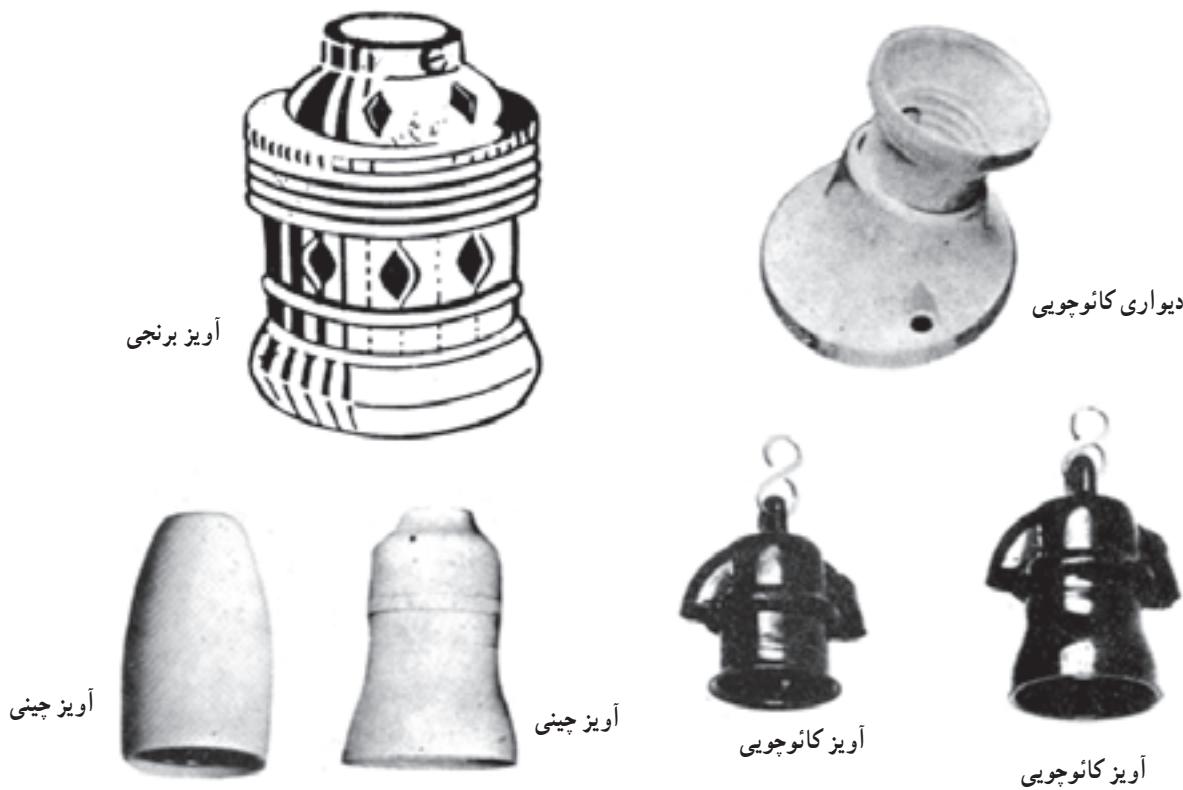

شکل ۳-۵- انواع سرپیچ‌ها

یک عدد	۳- کلید یک پل روکار
یک عدد	۴- جعبه‌ی تقسیم
یک عدد	۵- پیچ‌گوشتی دو سو و چهارسو
یک عدد	۶- سیم لخت کن
یک عدد	۷- دم باریک
۲/۵ متر	۸- سیم پلاستیکی دو رشته‌ای
یک عدد	۹- خطکش فلزی مدرج (حداقل ۶۰ cm)


۱۲-۵- کار عملی شماره‌ی ۱- مدار کلید یک پل و لامپ معمولی

هدف از این کار عملی، فراگیری اتصال یک کلید یک پل با یک لامپ معمولی روشنایی است؛ در حین انجام این کار، هنرجو در خصوص فرم کاری سیم‌ها، نحوه‌ی اتصال سیم‌ها با یکدیگر در جعبه‌ی تقسیم و نحوه‌ی بستن سرپیچ، تجربه کسب می‌کند.

- | | |
|-----------------|----------------|
| وسایل مورد نیاز | تعداد یا مقدار |
| ۱- سرپیچ دیواری | یک عدد |
| ۲- لامپ ۶۰ وات | یک عدد |

بعد از انجام آزمایش و تأیید مربی کارگاه، مدار را از برق جدا کنید و با احتیاط کامل مدار را باز نموده و وسایل را تحويل انبار دهید.


شکل ۳۲-۵ چگونگی اتصال یک کلید یک پل را روی دیوار با رول پلاک نشان می‌دهد.

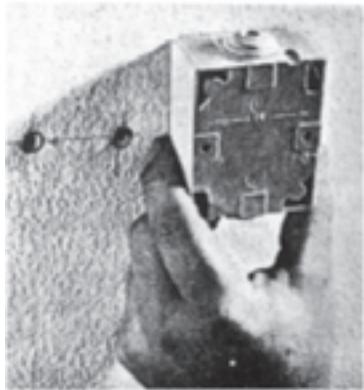

شکل ۳۲-۵-۱ مراحل چگونگی نصب کلید روکار

از جمله کاربرد مدار روشنایی فوق، مدار روشنایی داخل یک اتاق کوچک (مثلاً انباری) است که در شکل ۳۳-۵ پلان آن رسم شده است.

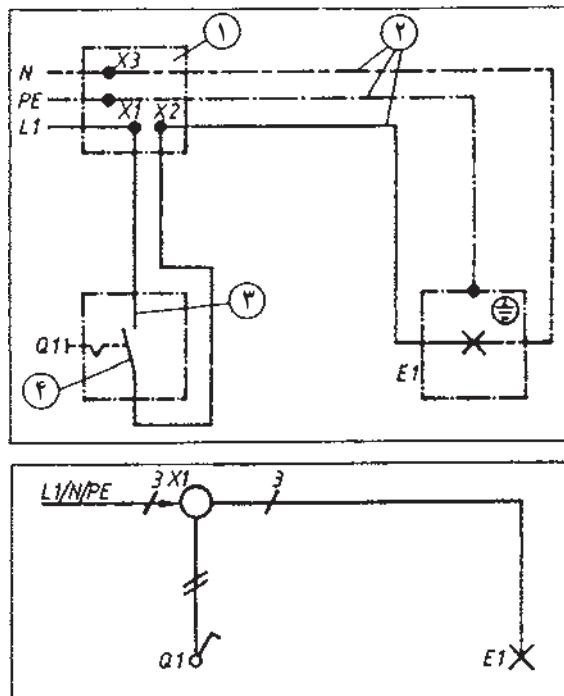نحوه انجام کار: وسایل فوق را از انبار کارگاه تحويل بگیرید. با توجه به نقشه‌ی شکل ۳۱-۵ و ابعاد تابلویی که قرار است مدار روی آن بسته شود اندازه‌های بین جعبه‌ی تقسیم، کلید و لامپ را تعیین و آن‌گاه کلید، جعبه‌ی تقسیم و سرپیچ را روی تابلو محکم کنید.




① جعبه‌ی تقسیم
② سیم‌های رابط
③ تیغه‌ی متحرک کلید
④ کنتاکت ثابت کلید

شکل ۳۱-۵-۲ شما فنی و عملی یک مدار کلید یک پل همراه با یک لامپ روشنایی

سپس سیم‌کشی را از جعبه‌ی تقسیم شروع کنید و مدار را به طور کامل بینندید.

در صورت تمام شدن کار، مربی کارگاه را در جریان امر قرار دهید. در صورت تأیید مربی در حضور او مداراتان را به برق وصل و امتحان کنید.

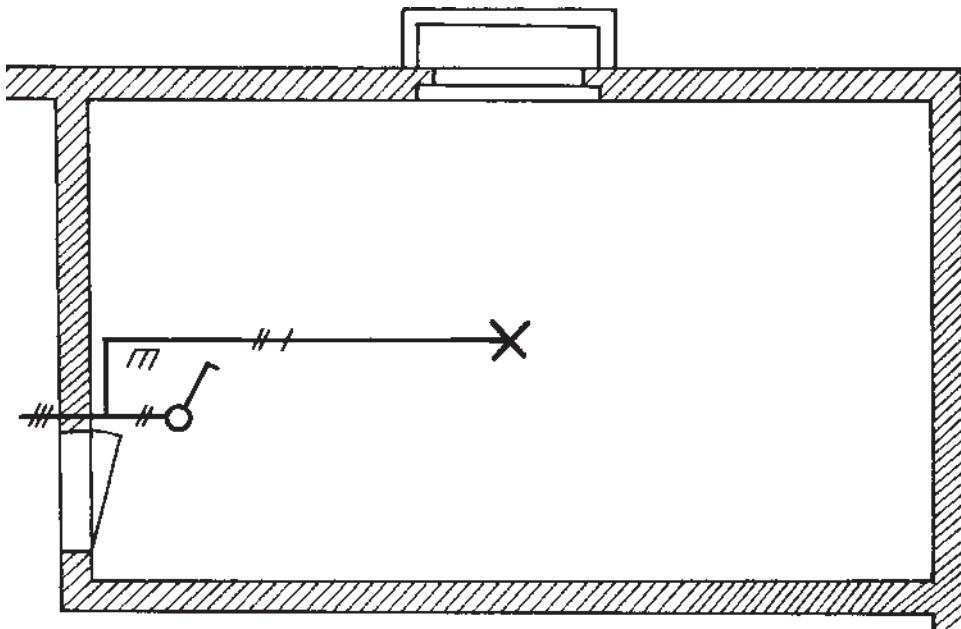

شکل ۳۳-۵- چگونگی پیاده کردن نقشه‌ی شما فنی روی یک پلان ساختمان و کاربرد کلید یک پل همراه با یک لامپ روشنایی

یک عدد	۱۱- استارت
یک عدد	۱۲- چک
یک عدد	۱۳- پایه‌های لامپ از هر کدام
	۱۴- خطکش فلزی
یک عدد	(حداقل cm ۶۰)

نحوه‌ی انجام کار: وسایل فوق را از انبار کارگاه تحویل بگیرید. ابتدا اجزای مربوط به لامپ فلوئورسنت را جداگانه مونتاژ کنید و در صورت تمام شدن کار به مرتبی کارگاه اطلاع دهید. در صورت تأیید مرتبی و در حضور او با کمال احتیاط کارتان را امتحان کنید. نقشه‌ی اتصال لامپ فلوئورسنت در شکل ۳۴ نشان داده شده است.

بعد از آزمایش لامپ مهتابی و صحت انجام کار، مدار شکل ۳۵ را بر روی تابلو بینید، برای این کار فاصله‌ی بین تقسیم، کلید، لامپ مهتابی و لامپ معمولی را با توجه به ابعاد تابلوی موجود در کارگاه تعیین کنید و کلید دو پل، جعبه‌ی تقسیم و سریپچ را بر روی تخته نصب و سپس سیم کشی را شروع کنید. توجه کنید که باید یک پل کلید دو پل را به لامپ روشنایی اختصاص دهید و پل دوم را به لامپ مهتابی؛ شکل ۳۵ شما فنی عملی و شما فنی نقشه‌ی مربوط را نشان می‌دهد.

۱۳-۵- کار عملی شماره‌ی ۲- مدار کلید دو پل و لامپ معمولی و لامپ فلوئورسنت

هدف از این کار عملی، بستن لامپ فلوئورسنت، آشنایی عملی با کلید دو پل و کاربرد آن است در حین انجام کار، هنرجو فرم کاری سیم‌ها، نحوه‌ی اتصال سیم‌ها با یکدیگر در جعبه‌ی تقسیم، و تشخیص کناتک‌های کلید دوپل را نیز تجربه می‌کند.

وسایل مورد نیاز

۱- سریپچ دیواری

۲- لامپ ۶۰ وات

۳- کلید دو پل روكار

۴- جعبه تقسیم

۵- پیچ گوشته دو سو و چهارسو

از هر کدام

۶- سیم لخت کن


۷- دم باریک

۸- سیم پلاستیکی یک لایه


۱/۵ mm^۲

۹- لامپ مهتابی کوچک

۱۰- جعبه‌ی لامپ مهتابی

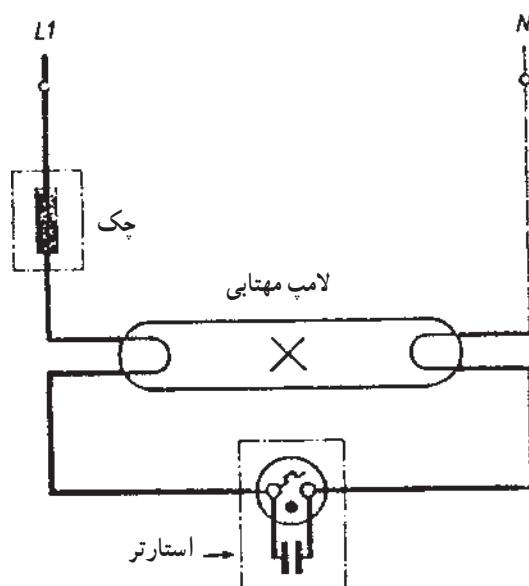

شکل ۵-۳۴- نقشه اتصال لامپ فلوئورسنت

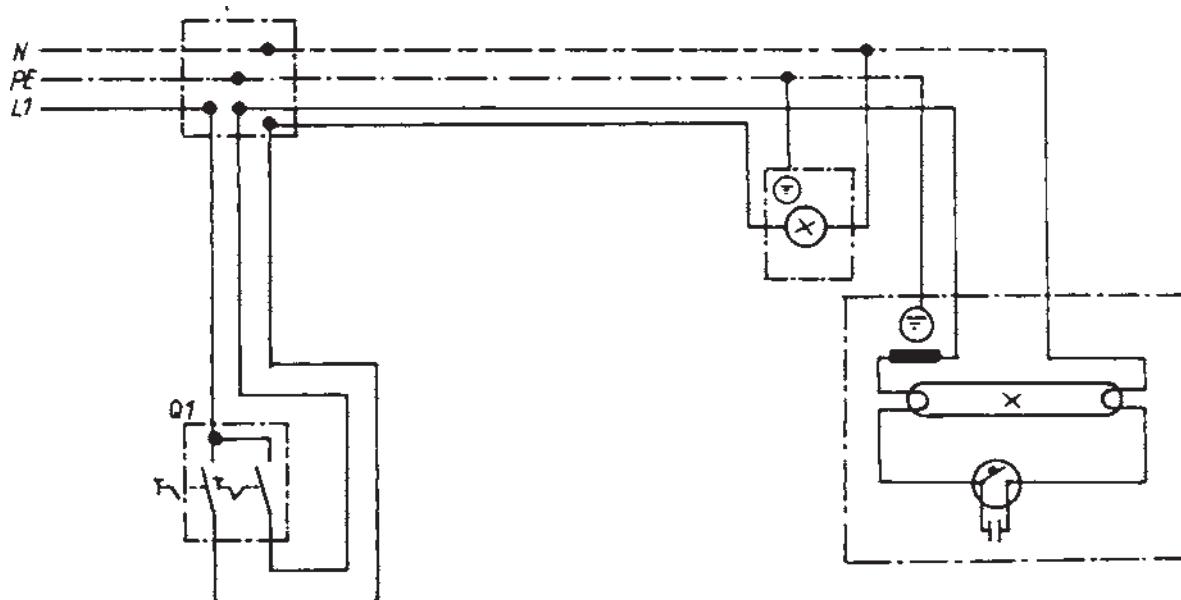

الف - شمای عملی یک کلید دو پل همراه با یک لامپ معمولی و لامپ فلوئورسنت



ب - شمای فنی یک کلید دو پل همراه با یک لامپ معمولی و لامپ فلوئورسنت

شکل ۵-۳۵

یک عدد	۶- سیم لخت کن
یک عدد	۷- دم باریک
۴/۵ متر	۸- سیم پلاستیکی ۲ لایه
	۹- خطکش فلزی مدرج
یک عدد	(حداقل ۶۰ cm)

نحوه انجام کار: وسائل فوق را از انبار بگیرید. با توجه به نقشه‌ی ذیل و ابعاد تابلویی که قرار است مدار روی آن بسته شود، اندازه‌های بین جعبه‌ی تقسیم، کلیدها و لامپ را تعیین کنید و آن گاه جعبه تقسیم، کلیدها و سریچ لامپ را روی جعبه تابلو محکم کنید.

سپس سیم‌کشی را از جعبه‌ی تقسیم شروع کنید و مدار را به طور کامل بیندید.

در صورت تمام شدن کار، مری کارگاه را مطلع نماید و در صورت تأیید او در حضور مری مدارتان را به برق وصل و امتحان کنید.

شکل ۳۶-۵ نقشه‌ی عملی و شمای فنی مدار را نشان می‌دهد.



بعد از تمام شدن سیم‌کشی، مری کارگاه را مطلع کنید و در حضور او کارتان را آزمایش کنید. در صورت صحت کار با اجازه‌ی مری کارتان را باز کنید. هنگام باز کردن مواطعه باشید کلید یا جعبه‌ی تقسیم و یا سریچ شکند.

۱۴-۵- کار عملی شماره‌ی ۳- مدار کلید تبدیل (دو کلید تبدیل با یک لامپ روشنایی)

هدف از انجام این کار عملی، طریقه‌ی فرمان روشن و خاموش نمودن یک لامپ روشنایی از دو نقطه به کمک کلید تبدیل است. شناسایی کنتاکت‌های کلید تبدیل و موارد استفاده از کلید تبدیل از اهداف دیگر این کار عملی است.

وسایل مورد نیاز تعداد یا مقدار

- ۱- سریچ دیواری یک عدد
 - ۲- لامپ ۶۰ وات یک عدد
 - ۳- کلید تبدیل روکار دو عدد
 - ۴- جعبه‌ی تقسیم یک عدد
 - ۵- پیچ‌گوشی دو سو و چهارسو یک عدد
- از هر کدام

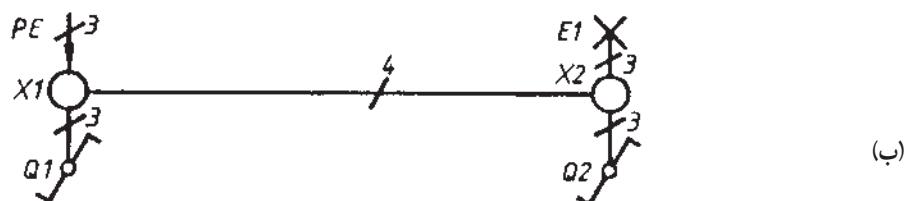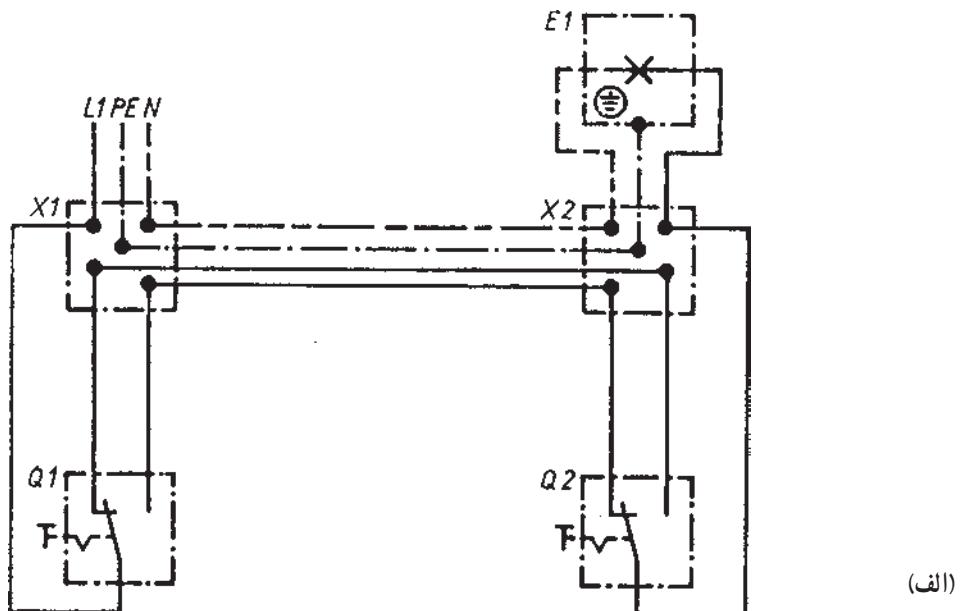

شکل ۳۶-۵- (الف) شمای عملی دو کلید تبدیل همراه با یک لامپ روشنایی (ب) شمای فنی دو کلید تبدیل همراه با یک لامپ روشنایی


دو نوع پریز از نظر حفاظت وجود دارد : پریز معمولی و پریز ارتدار. همچنین از نظر جریان الکتریکی پریزها به دو دسته‌ی یک فازه و سه فازه تقسیم می‌شوند و از نظر شکل ظاهری و طریقه‌ی نصب به دو صورت روکار و توکار دسته‌بندی می‌شوند.

- کلید یک پل کلیدی است که برای قطع و وصل لامپ‌های روشنایی به کار می‌رود. کلید دو پل در حقیقت از دو کلید یک پل تشکیل می‌شود که برای قطع و وصل دو مدار روشنایی به کار می‌رود. کلیدهای تبدیل نیز تقریباً شبیه کلیدهای یک پل هستند (می‌توان به جای کلید یک پل به کاربرد) جز این که یک کنتاکت اضافه دارد. کلید تبدیل برای فرمان روشن و خاموش کردن چراغ‌های روشنایی از دو نقطه به کار می‌رود.

- اکثر لامپ‌های روشنایی از نوع لامپ‌های رشته‌ای هستند. کار لامپ‌های روشنایی برمبنای گرم شدن یک رشته‌ی فلزی و ملتهب شدن آن و در نتیجه ایجاد نور است.

- لامپ‌های فلوئورسنت (لامپ مهتابی) به دلیل سفید بودن نور آن‌ها و همچنین بازده نوری خوب آن‌ها، موارد استفاده‌ی زیادی پیدا کرده‌اند.

از جمله موارد کاربرد مدار فوق، فرمان یک لامپ از دو نقطه در یک اتاق نسبتاً بزرگ است که در شکل ۳۷-۵ نمونه‌ای از آن دیده می‌شود.

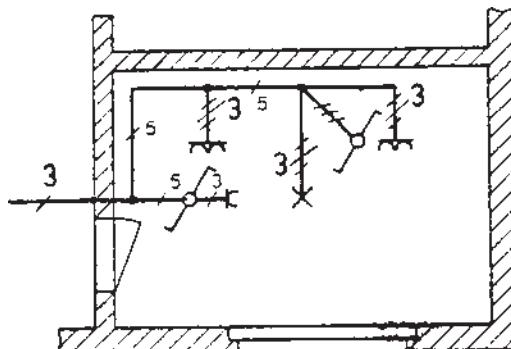

شکل ۳۷-۵ - از جمله کاربرد، مدار کلید تبدیل روشن و خاموش نمودن یک لامپ از دو نقطه منجمله دو طرف یک اتاق بزرگ است.

خلاصه‌ی مطالب

- وسایلی که در مدارات روشنایی به کار می‌روند عبارت اند از : پریز، کلید یک پل، کلید دوپل، کلید تبدیل و دو شاخه.

- پریز وسیله‌ای است که به کمک دو شاخه بین مصرف کننده و شبکه‌ی برق ارتباط الکتریکی برقرار می‌کند.

پرسش

- ۱- فیوز و کاربرد آن را توضیح دهید.
- ۲- ساختمان فیوز بوکسی را از روی شکل توضیح دهید.
- ۳- انواع فشنگ فیوز را نام بیرید.
- ۴- کلید مینیاتوری و کاربرد آن را توضیح دهید.
- ۵- مزایا و معایب پریز و کلیدهای توکار و روکار را بنویسید.
- ۶- فرق پریز معمولی و پریز ارتدار را بنویسید.
- ۷- کاربرد پریزهای ارتدار در کجاست؟
- ۸- فرق کلید یک پل و تبدیل کدام است؟
- ۹- مدار الکتریکی دو کلید یک پل را همراه با یک لامپ فلوئورسنت رسم کنید.
- ۱۰- شما فنی و عملی کلید یک پل، و دو پل را رسم کنید.
- ۱۱- در یک کابل ۵ رشته‌ای معمولاً رنگ فازها، سیم نول و سیم ارت را چگونه انتخاب می‌کنند؟
- ۱۲- مدار الکتریکی یک لامپ فلوئورسنت را رسم کنید و طرز کار آن را شرح دهید.
- ۱۳- طرز کار لامپ رشته‌ای را به‌طور خلاصه توضیح دهید.
- ۱۴- شما فنی یک کلید یک پل همراه با یک پریز و یک لامپ روشنایی را رسم کنید.

