
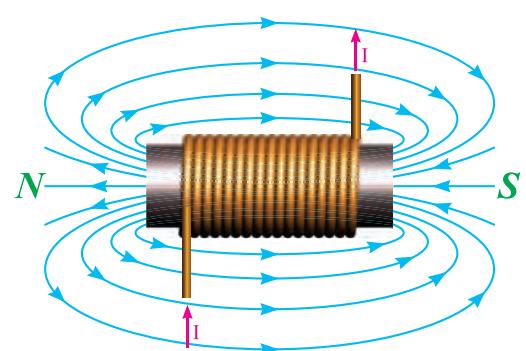

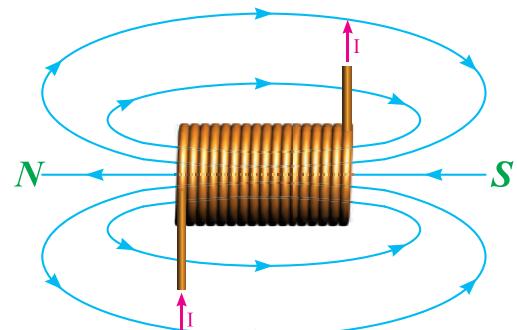
## سِلْف

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- مغناطیس و الکترومغناطیس را توضیح دهد.
- ۲- بارهای مقاومتی و بارهای القایی را توضیح دهد.
- ۳- سلف را تعریف کند.
- ۴- ساختمان سلف را شرح دهد.
- ۵- عملکرد سلف را در جریان مستقیم و متناوب توضیح دهد.
- ۶- اختلاف فاز جریان و ولتاژ در مدار سلفی را با رسم شکل توضیح دهد.



## سیما فصل ۶

- مغناطیس و الکترومغناطیس
- بارهای مقاومتی و بارهای القایی
- سلف (سیم پیچ)
- ساختمان بوین
- عملکرد سلف
- سلف در جریان مستقیم
- سلف در جریان متناوب



### آشنایی با دانشمندان

#### هانری

(۱۷۹۷—۱۸۷۸ / **Henry, Joseph**)




*Prof. Joseph Henry.*

هانری در شهر آلبانی در ایالت نیویورک به دنیا آمد. او در خانواده فقیری می‌زیست و از جوانی ناگزیر به کار کردن بود. در نتیجه تحصیلات خود را با وقفه و نامرتب ادامه داد. از سیزده سالگی شاگرد ساعت سازی شد ولی شبانه به تحصیل نیز روی آورد و با کوشش بسیار توانست در یکی از مدارس روستایی به شغل معلمی پردازد. ضمن این که به تحصیل طب و مهندسی نیز علاقه مند بود و سرانجام به سمت استاد ریاضیات و فیزیک انتخاب گردید. او از سال ۱۸۶۸ تا پایان عمر ریاست آکادمی ملی علوم را عهده دار بود. او در خصوص الکترومغناطیس تجربیات زیادی کسب کرد. از جمله او با پیچیدن سیم‌های ظرف و عایق‌بندی شده به دور هسته‌های آهنی مغناطیس‌های الکتریکی پر قدرتی را به وجود آورد. سپس به کشف پدیده خودالقایی نائل آمد. او هم‌چنین یک موتور الکتریکی ساخت که بعداً در تلگراف بسیار مورد استفاده قرار گرفت. یکای ضرب خودالقایی به احترام او هانری نامیده می‌شود.

## ۶- سلف


### ۱-۶- مغناطیس و الکترومغناطیس

به خاصیت مغناطیسی که در اطراف یک آهنربای دائمی وجود دارد و بر اجسام مغناطیسی دیگر اثر می‌گذارد «مغناطیسی طبیعی» گفته می‌شود (شکل ۱-۶). مغناطیس از جمله مباحثی است که در بخش ماشین‌های الکتریکی کاربرد دارد. استفاده از مغناطیس به صورت مغناطیس طبیعی کاربرد زیادی ندارد.

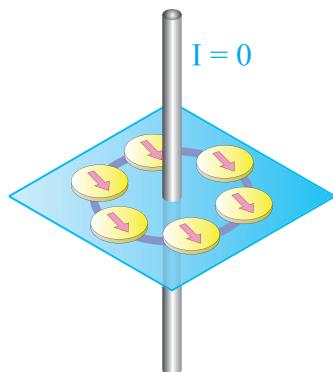

شکل ۳-۶


هرگاه از سیم مورد نظر مطابق شکل ۶-۴ جریانی برابر  $I$  آمپر عبور کند جهت عقره‌های مغناطیسی که در اطراف سیم قرار دارند تغییر می‌کند و همه آن‌ها در یک راستا و به صورتی قرار می‌گیرند که در دور سیم مسیر دایره‌ای شکل را به وجود می‌آورند.

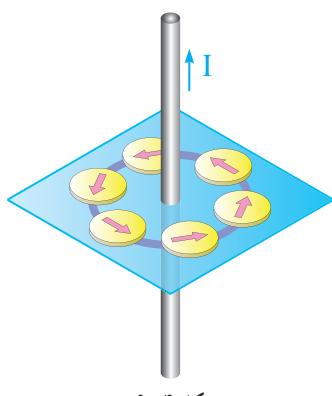

شکل ۴-۶

از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت چون عقره‌های مغناطیسی فقط در مقابل خاصیت مغناطیسی از خود عکس العمل نشان می‌دهند لذا تغییر وضعیت آن‌ها در این شرایط به سبب وجود خاصیت مغناطیسی‌ای است که در اثر عبور جریان در اطراف سیم به وجود آمده است.

براساس آزمایش‌های صورت گرفته هرگاه سیم صاف را به صورت چند حلقه درآورند میدان مغناطیسی به وجود آمده در اطراف حلقه‌ها باهم جمع می‌شوند و میدان قوی‌تری پیدا می‌آید (شکل ۶-۵).

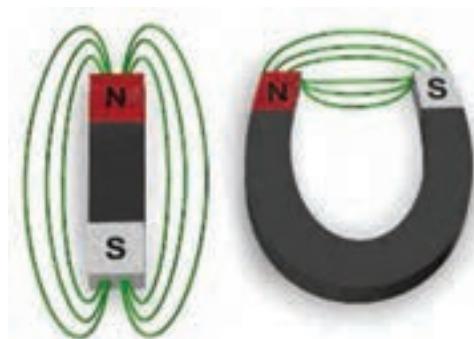

شکل ۱-۶



با عبور جریان الکتریکی از داخل یک سیم، خاصیت مغناطیسی در فضای اطراف آن سیم پدید می‌آید که اصطلاحاً به آن «خاصیت الکترومغناطیسی» می‌گویند (شکل ۶-۲).




شکل ۶-۲

با یک آزمایش ساده می‌توان از وجود میدان الکترومغناطیسی اطراف جسم اطمینان پیدا کرد. شکل ۶-۳ سیمی را نشان می‌دهد که از داخل صفحه‌ای مقواهی عبور کرده و روی آن چند عقره مغناطیسی (قطب نما) قرار گرفته است. در این حالت چون جریانی از سیم عبور نمی‌کند، لذا عقره‌ها همگی در یک جهت

۲- هرچه تعداد حلقه‌های بوین بیشتر باشد میدان مغناطیسی پدید آمده در اطراف بوین قوی‌تر است. شکل ۶-۶ میدان مغناطیسی اطراف دو سیم پیچ با تعداد دورهای متفاوت را شان می‌دهد.

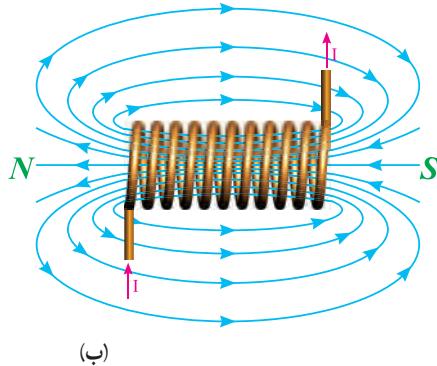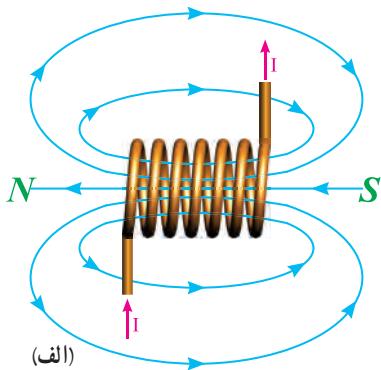


شکل ۶-۷

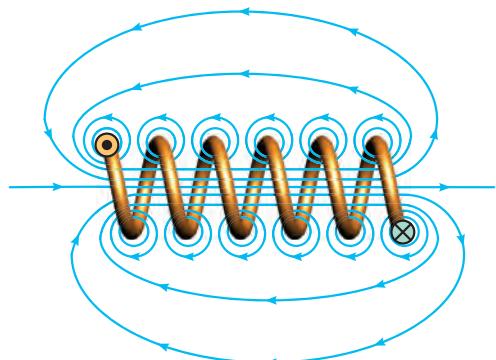


شکل ۶-۵

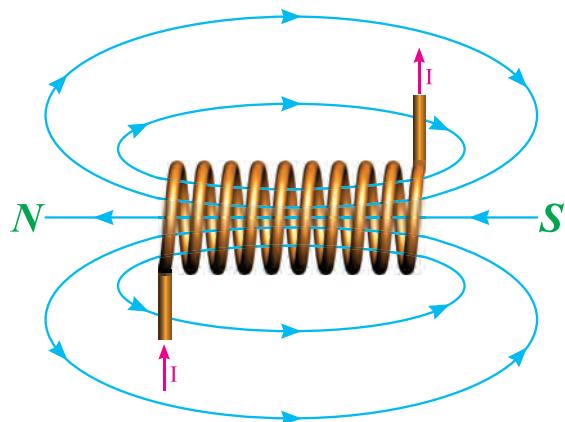
۱- هر چه شدت جریان عبوری از بوین بیشتر باشد میدان قوی‌تری به وجود می‌آید. شکل ۶-۶ میدان مغناطیسی اطراف دو سیم پیچ را با دو جریان کم و زیاد نشان می‌دهد.



(الف)

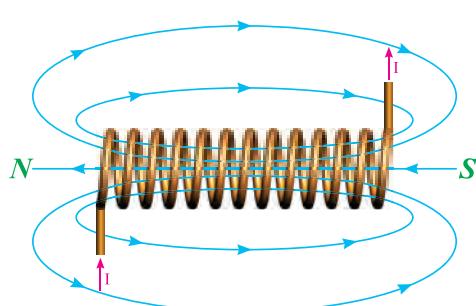

(الف)

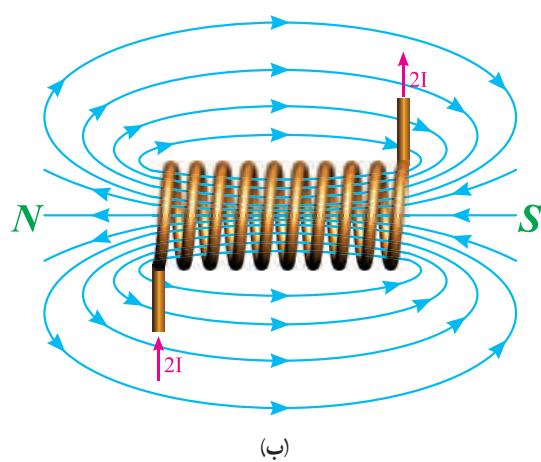

(ب)

شکل ۶-۶


۳- اگر تعداد حلقه‌های بوین به صورت خیلی فشرده و کنار هم پیچیده شده باشد، میدان مغناطیسی بیشتری در سیم پیچ پدید می‌آید. شکل ۶-۸ دو بوین را، از نظر فشردگی و انسجام سیم پیچی (و میدان مغناطیسی به وجود آمده در اطراف آن‌ها) نشان می‌دهد.

که وقتی در سیستم جریان متناوب (ac) قرار گیرند مانند قرار گرفتن مقاومت‌ها در سیستم جریان مستقیم (dc) عمل می‌کنند. لامپ‌ها و هیترها در این گروه‌بندی واقع می‌شوند. شما می‌توانید مقاومت آن‌ها را با یک اهم‌متر اندازه‌گیری کنید و مقدار آمپر آن را وقتی به عنوان مصرف‌کننده در یک مدار هستند محاسبه کنید. این‌ها «بارهای مقاومتی» نامیده می‌شود.

بارهای دیگری هستند که متفاوت عمل می‌کنند این‌ها وسایلی هستند که تولید مغناطیسی جزی از کار آن‌هاست. شامل وسایلی است که از سیم‌پیچ استفاده می‌کند. موتورها نمونه‌ای از این نوع بار می‌باشد، بارهایی که در آن‌ها از سیم‌پیچ استفاده شده است «بارهای القایی» نامیده می‌شوند مقاومت مؤثر آن‌ها خیلی بیشتر از مقاومتی است که با اهم‌متر اندازه‌گیری می‌شود. جریانی که از سیم‌پیچ عبور می‌کند خطوط نیروی مغناطیسی تولید می‌کند. سیم‌های جانبی به طور مؤثری این خطوط نیرو را قطع می‌کنند و ولتاژی در جهت مخالف ولتاژ اعمال شده به سیم‌پیچ تولید می‌کنند. تولید ولتاژ مخالف عبور جریان را سخت می‌کند. به این خاصیت مقاومتی که تنها در صورت وجود یک سیم‌پیچ در یک مدار ایجاد می‌شود اندوکتانس (خودالقایی) گفته می‌شود و مقدار آن ضریب خودالقایی است. این ضریب با  $L$  نشان داده می‌شود و واحد آن هانزی است.


### ۶-۳ سلف (سیم‌پیچ)

اگر مقداری سیم به دور محور یا هسته‌ای پیچیده شود بوینی یا سیم‌پیچ به وجود می‌آید. این سیم‌پیچ می‌تواند انرژی الکتریکی را به صورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره کند. در شکل ۶-۱۰ تصویر ظاهری چند نمونه بوینی به همراه علامت اختصاری آن نشان داده شده است از سیم‌پیچ‌ها یا سلف‌ها در ساخت انواع رله‌های مغناطیسی استفاده می‌شود.

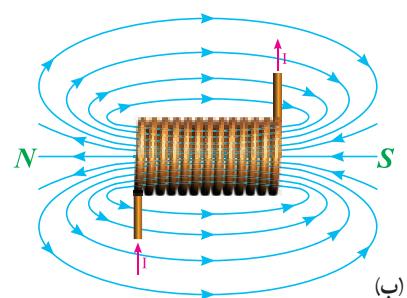


شکل ۶-۸

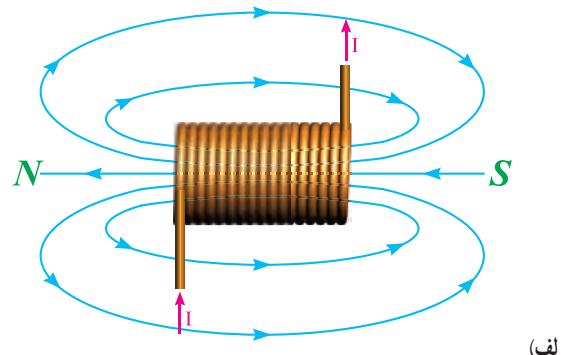۴- اگر هسته آهنی در داخل بوین قرار گیرد میدان مغناطیسی قوی‌تری در سیم‌پیچ، نسبت به سیم‌پیچی که بدون هسته است، به وجود می‌آید. شکل ۶-۹ تصویر دو سیم‌پیچ با هسته و بدون هسته را نشان می‌دهد.



(الف)

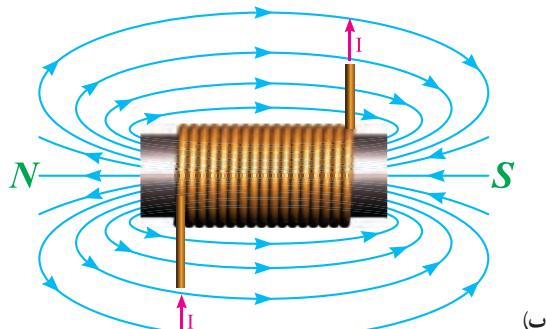

(ب)

شکل ۶-۹

۲-۶ بارهای مقاومتی و بارهای القایی<sup>۱</sup>  
وسایل الکتریکی (بارهای الکتریکی) زیادی وجود دارند



ب) علامت اختصاری بویین



الف) تصویر ظاهری چند نمونه بویین

شکل ۱۶-۶ چند نمونه سلف


#### ۴-۶ ساختمان بویین

یک بویین از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود.

الف) سیم پیچ : مقداری سیم با روکش عایق لاکی که بر روی یک فرقه پیچیده شده است.



شکل ۶-۱۲

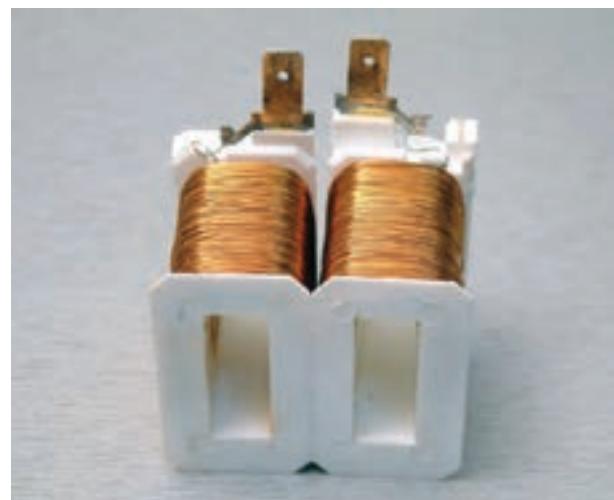



شکل ۶-۱۱

#### ۵-۶ عملکرد سلف

در شکل ۶-۱۳ الف در سلفی که به ولتاژ مستقیم وصل شده است، فقط مقاومت اهمی سلف ( $R$ )، جریان را محدود می‌کند. ولی در صورتی که آن را به یک منبع ولتاژ متناوب وصل کنیم، علاوه بر مقاومت اهمی مقاومت دیگری به نام «راکتانس سلفی» نیز از خود نشان می‌دهد. در نتیجه مقاومت کل سلف افزایش می‌یابد و نور لامپی که مطابق شکل ۶-۱۳ ب در مسیر

ب) هسته : جنس هسته معمولاً از مواد مغناطیسی ساخته می‌شود. مواد مغناطیسی، مانند آهن تمام خطوط میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ را به راحتی از خود عبور می‌دهد. نقش «هسته» تمرکز دادن به میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ است. هم‌چنین باعث می‌شود فوران مغناطیسی با تلفات کمتری از داخل سیم پیچ عبور کند. یک بویین می‌تواند با هسته و بدون هسته باشد. در شکل ۶-۱۲ یک نمونه هسته نشان داده شده است.

آن قرار گیرد، کاهش می یابد.

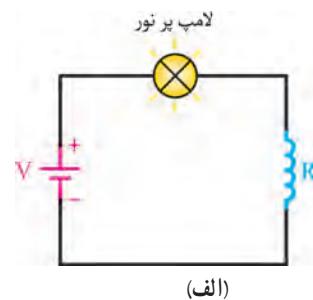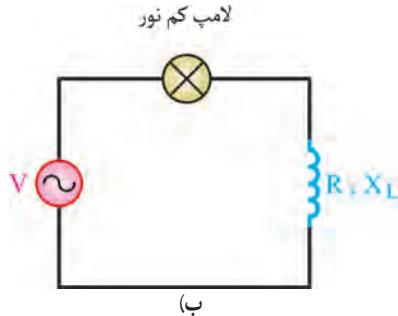


شکل ۱۳-۶

به مقاومتی که سلف در جریان متناوب از خود نشان می‌دهد «راکتانس سلفی» می‌گویند. این مقاومت به فرکانس وابسته است. در نتیجه فقط در اتصال سلف با منبع جریان متناوب ظاهر می‌شود و از آن جایی که فرکانس منبع جریان مستقیم صفر است مقدار این مقاومت در این مدار صفر خواهد شد.

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$$

در این رابطه،  $X_L$  را کانس سلفی بر حسب اهم،  $f$ ، فرکانس ولتاژ یا جریان سینوسی بر حسب هرتز و  $L$  ضریب خودالقایی سلف بر حسب هزاری است.

**مثال :** در مدار شکل ۱۴-۶ مقدار راکتانس سلفی را محاسبه کنید.

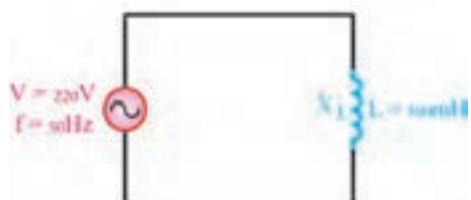


شکل ۱۴

جزیان عبوری از مدار، با استفاده از قانون اهم به دست

مکالمہ داریم:

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{22}{31/4} = 4 \text{ A}$$

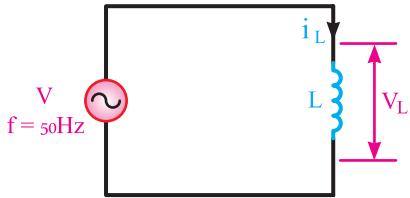
## ۶-۶- اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار سلفی



اگر در یک مدار الکتریکی با منبع جریان متناوب سینوسی، فقط یک سلف بدون مقاومت اهمی وجود داشته باشد، جریان در مدار به اندازه  $90^\circ$  درجه با ولتاژ دوسرانه آن اختلاف فاز پیدا می‌کند. در شکل ۱۵-۶ شکل موج جریان گذرنده از سلف و

شکل موج ولتاژ دوسرانه رسم شده است.

همان‌طور که از شکل ۶-۱۵ مشخص است جریان به اندازه  $90^\circ$  درجه از ولتاژ عقب‌تر است.

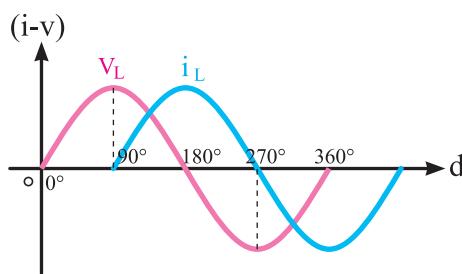

شکل ۱۵-۶- شکل موج ولتاژ و جریان سلف

## پرسش‌های فصل ششم

### ► پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ۱- به میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف یک سیم حامل جریان میدان ..... گویند.  
الف) استاتیکی      ب) مغناطیسی      ج) الکتریکی      د) الکترومغناطیسی
- ۲- با تغییر شکل سیم راست به شکل سیم پیچ میدان الکترومغناطیسی چه تغییری می‌کند.  
الف) کاهش می‌باید      ب) افزایش می‌باید      ج) تغییر نمی‌کند      د) هیچ وابستگی ندارد
- ۳- خاصیت مقاومتی سلف در جریان متناوب را ..... سلفی گویند.  
الف) اندوکتانس      ب) راکتانس      ج) رزیستانس      د) کاپاسیتانس
- ۴- در صورت افزایش فرکانس در یک مدار سلفی، جریان مدار چه تغییری می‌کند؟  
الف) زیاد می‌شود      ب) کاهش می‌باید      ج) ثابت می‌ماند      د) هیچ کدام

### ► پرسش‌های پرکردنی

- ۵- با قرار دادن هسته آهنی در داخل یک سیم پیچ حامل جریان میدان مغناطیسی آن ..... می‌باید.
- ۶- اگر به یک لامپ که به سلفی به صورت سری متصل شده است ولتاژ متناوب دهیم نور آن نسبت به موقعی که به منبع جریان مستقیم وصل شده، ..... است.

### ► پرسش‌های درست و نادرست

- ۷- هرچه فشردگی بین حلقه‌های بویین بیشتر باشد میدان مغناطیسی کاهش می‌باید.  
درست       نادرست
- ۸- میدان مغناطیسی حاصل از یک سیم پیچ از میدان مغناطیسی حاصل از یک حلقه سیم قوی‌تر است.  
درست       نادرست
- ۹- مقاومت کل یک سلف در جریان مستقیم از جریان متناوب بیشتر است.  
درست       نادرست
- ۱۰- با افزایش L مقدار راکتانس سلفی کاهش می‌باید.  
درست       نادرست

### ► پرسش‌های تشریحی


- ۱۱- ساختمان سلف را شرح دهید.
- ۱۲- حاصل عبور جریان مستقیم از یک سیم راست و یک سلف چیست؟
- ۱۳- ضریب خودالقارا را توضیح دهید.
- ۱۴- عملکرد سلف در جریان متناوب را شرح دهید.

۱۵- اختلاف فاز بین جریان گذرنده از سلف و ولتاژ دوسر آن را رسم کنید.

۱۶- یک سلف با ضریب خودالقایی  $2 \text{ هاری}$  و مقاومت اهمی  $5\%$  اهمی به ولتاژ  $1/5$  ولت مستقیم وصل می‌کنیم. حداکثر جریانی که از سلف می‌گذرد چند آمپر است؟  
پاسخ: ( $3$  آمپر)

۱۷- از یک سلف با ضریب خودالقایی  $10$  میلی هاری جریان متناوبی با فرکانس  $5^\circ$  هرتز عبور می‌کند. مقاومت القایی سلف چند اهم است؟ اگر کیلو هرتز تغییر یابد، مقاومت القایی بین چند اهم می‌شود؟  
پاسخ: ( $2/14$  و  $62/8$ )

۱۸- در شکل ۱۶-۶، جریان  $i_L$  چند میلی آمپر است؟ از مقاومت اهمی سیم پیچ صرف نظر کنید.  
پاسخ: ( $159$  میلی آمپر)

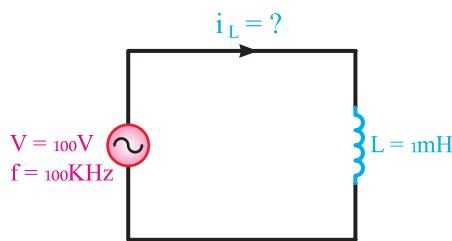

شکل ۱۶-۶

۱۹- مقاومت سیم پیچ اصلی یخچال را با اهمتر اندازه گیری کردیم عدد  $11$  اهم را نشان می‌دهد. یخچال در حین کار شدت جریان  $1$  آمپر را از شبکه دریافت می‌کند علت را توضیح دهید.