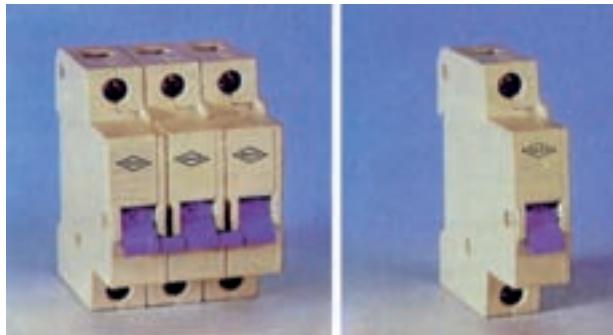




شکل ۲-۳۳

ب—کلید گردان: کلید گردان در انواع یک فاز و سه فاز ساخته می‌شود و با گردش محور آن مدار برق قطع یا وصل می‌گردد. کلید گردان مخصوص نصب در تابلوهای برق می‌باشد (شکل ۲-۳۳). بر روی کلید گردان موقعیت ۰ حالت قطع و موقعیت I حالت وصل است.



شکل ۲-۳۴

ج—کلید مینیاتوری: مدارهای الکتریکی در مقابل افزایش جریان و پیشامد حوادث غیرمتربقه در شبکه، مانند اتصال کوتاه است. کلیدهای مینیاتوری را بر حسب آمپر انتخاب و داخل تابلوی برق نصب می‌کنند، ضمناً این کلید می‌تواند در برق تک فاز و یا سه فاز مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۲-۳۴).



شکل ۲-۳۵


۲-۵-۲—پریز: پریز وسیله‌ای است برق دار که ارتباط دستگاههای الکتریکی منفصل را با شبکه‌ی برق سراسری برقرار می‌کند. در واقع ولتاژ مورد نیاز همواره در پریز وجود دارد. پریزها را می‌توان در انواع تک فاز (شکل ۲-۳۵) و سه فاز روکار یا توکار، مجهز به ترمینال زمین حفاظتی و یا بدون ترمینال زمینی، تقسیم‌بندی کرد.

کاربرد پریز در موتورخانه به منظور اتصال ابزارهای برقی به برق، در هنگام تعمیرات می‌باشد. سایر دستگاه‌های موجود در موتورخانه برق خود را از تابلو دریافت می‌کنند و با کلید قطع و وصل می‌شوند. معمولاً در قسمت‌های مختلف موتورخانه و در فضاهای مناسب پریزهای تک‌فاز و سه‌فاز روکار بارانی (دردار) (شکل ۲-۳۶) نصب می‌گردد.



شکل ۲-۳۶

۲-۵-۳-۲-۲- فیوز: در مدارهای الکتریکی فیوز وظیفه‌ی حفاظت از تجهیزات، دستگاه‌های الکتریکی و سیم‌های شبکه را در مقابل افزایش بیش از حد جریان به‌عهده دارد. فیوزها داخل تابلو نصب می‌شوند. معمولاً به تعداد سه فاز ورودی به تابلو و نیز فازهای خروجی از تابلو می‌توان از فیوز استفاده نمود. هر فیوز، از سه قسمت اصلی پایه، فشنگی و کلاهک تشکیل می‌شود که در صورت عمل کردن فیوز، فشنگی آن باید تعویض شود. فیوزها در انواع مختلف به بازار عرضه می‌شوند که نمونه‌ای از آن را در شکل ۲-۳۷ می‌بینید.

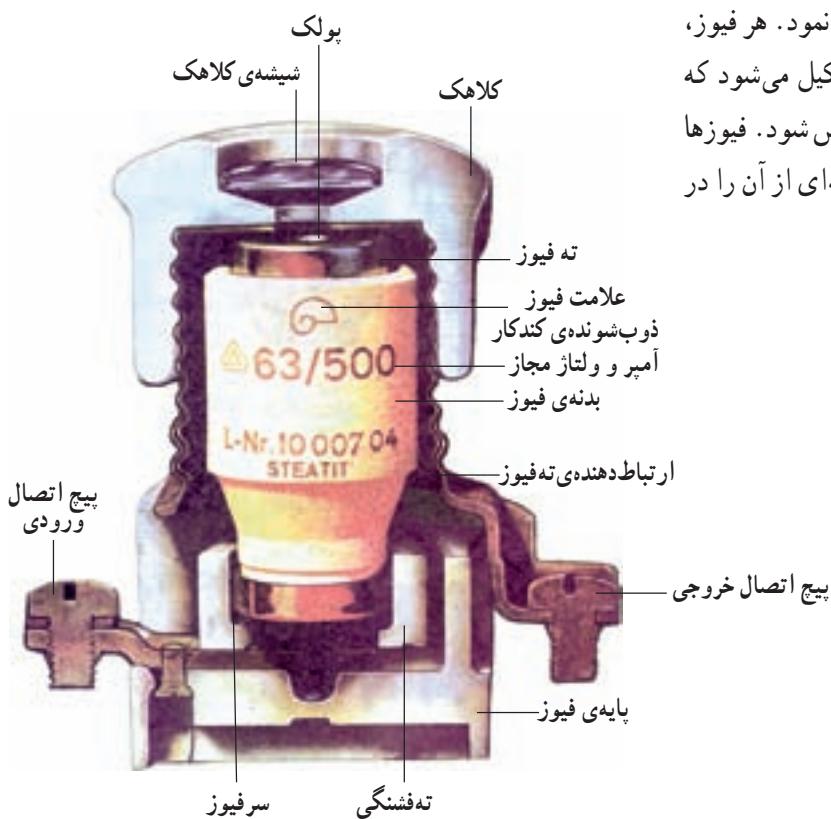

شکل ۲-۳۷

جدول ۲-۲- رنگ پولک فشنگ و جریان نامی هریک

رنگ پولک	جریان نامی (آمپر)
صورتی	۲
قهوه‌ای روشن	۴
سبز	۶
قرمز روشن	۱۰
حاکستری	۱۶
آبی	۲۰
زرد روشن	۲۵
سیاه	۳۵
سفید	۵۰
مسی روشن	۶۳

فشنگی فیوز بخش اصلی فیوز است و در انواع مختلف، تندکار جهت سیستم روشنایی و کندکار جهت الکتروموتورها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمپر نامی هر فشنگ به وسیله‌ی یک پولک رنگی که در ته فشنگ نصب شده است مشخص می‌گردد. بعد از سوختن فیوز این پولک از ته فشنگ جدا می‌شود. جدول ۲-۲ رنگ پولک و جریان نامی هر فشنگ را مشخص می‌کند.




شكل ۲-۳۸

فشنگ آلفا یا اتوماتیک (شکل ۲-۳۸) فشنگی است که خود به خود در مقابل افزایش جریان قطع می‌شود اماً با زدن کلید ریست^۱ می‌توان آن را مجدداً وصل کرد و مورد استفاده قرار داد.

حرارت مرکزی؛ شامل دو عدد مشعل تک فاز، دو عدد پمپ سیرکولاتور تک فاز، یک عدد پمپ برگشت آب گرم مصرفی تک فاز، روشنایی و پریزهای موتورخانه، را نشان می‌دهد.

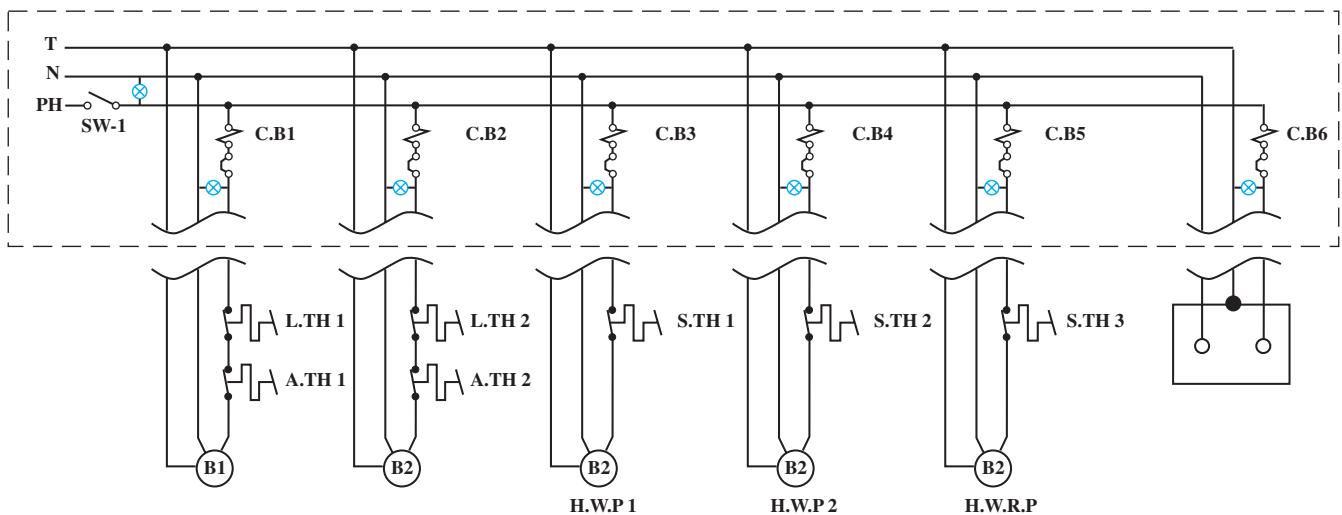۶-۲- نقشه‌ی تابلوی برق و کابل‌کشی موتورخانه
سیم‌کشی تمام اجزای داخلی تابلوی برق موتورخانه و نحوه‌ی ارتباط اجزای تابلو با دستگاه‌ها را می‌توان به صورت یک نقشه نشان داد. شکل ۲-۳۹ نقشه‌ی تابلوی برق موتورخانه



H.W.P	پمپ آب گرم (سیرکولاتور)	T	سیم زمین
H.W.R.P	پمپ برگشت آب گرم مصرفی	N	نول
SW	کلید قطع و وصل	PH	فاز
C.B	کلید مینیاتوری	S.TH	آگوستات جداری
B	مشعل	A.TH	آگوستات دیگ
		L.TH	آگوستات حد

شکل ۲-۳۹

۷-۲- سیم‌کشی در موتورخانه

۷-۲-۱- اصول سیم‌کشی در موتورخانه

- کلید کلیه‌ی دستگاه‌های موجود در یک موتورخانه‌ی حرارت مرکزی در تابلوی برق نصب شده و هر دستگاه دارای سیم و یا کابل مجزایی است که از مسیر مناسب به دستگاه متصل می‌شود.

- هرگز نباید سیم و یا کابل را از زیر لوله‌ی آب و یا فاضلاب عبور داد (شکل ۲-۴۰).



شکل ۲-۴۰



شکل ۲-۴۱

– در هنگام کار باید دقت شود که سیم و یا کابل زخمی و لخت نشده باشد (شکل ۲-۴۱). زیرا در هنگام استارت دستگاه و یا قرارگیری در محیط مرطوب باعث ایجاد اتصال کوتاه و جرقه در کابل می‌شود.



شکل ۲-۴۲

– برای ارتباط سیم به دستگاه‌های الکتریکی از فیش مخصوص استفاده می‌شود (شکل ۲-۴۲). استفاده از فیش باعث ارتباط بهتر و محکم‌تر سیم‌ها به ترمینال‌های دستگاه شده و مانع از بالارفتن آمپر اضافی در سیم می‌گردد.



شکل ۲-۴۳

– برای ارتباط کابل و سیم به تخت کلم^۱ الکتروموتور باید از گلند مخصوص استفاده شود تا سیم‌ها آسیب نبینند (شکل ۲-۴۳). عدم استفاده از گلند باعث ساییدگی کابل باله سوراخ و زخمی شدن آن می‌گردد.

۱- تخت کلم : ترمینال مخصوص سیم‌های الکتروموتور



شکل ۲-۴۴

- برای اجرای سیم کشی از ابزار مناسب با عایق مطلوب استفاده می شود. شکل ۲-۴۴ تعدادی از ابزارهای سیم کشی را نشان می دهد.

توجه: در هنگام تعمیرات و کار در شبکه سیم کشی بهتر است قبل از قطع گردد در غیر این صورت بایستی عایق ابزارها به دقت بررسی شود.




شکل ۲-۴۵

۲-۷-۲-روش های سیم کشی در موتورخانه
ابزار مورد نیاز : دریل، متھ الماسه، چکش، ابزار لوله کشی، آچار فرانسه، انبردست، دمباریک، دم گرد، سیم چین، پیچ گوشته، فاز متر

جهت بالا بردن ضریب ایمنی و حفاظت سیم ها در برابر صدمات مکانیکی سیم کشی در موتورخانه حرارت مرکزی به کمک کابل صورت می گیرد. و کابل کشی در موتورخانه با روش های مختلف انجام می شود.


الف - کابل کشی روکار

- در این روش با استفاده از کابل های مفتولی و بسته های کائوچویی و یا فلزی مخصوص شکل ۲-۴۵ کابل ها را به طور کاملاً منظم و کشیده، به ترتیب زیر بر روی دیوار نصب نمایید. (دقت شود دیوار انتخاب شده کاملاً مقاوم باشد و کوتاه ترین مسیر انتخاب گردد).

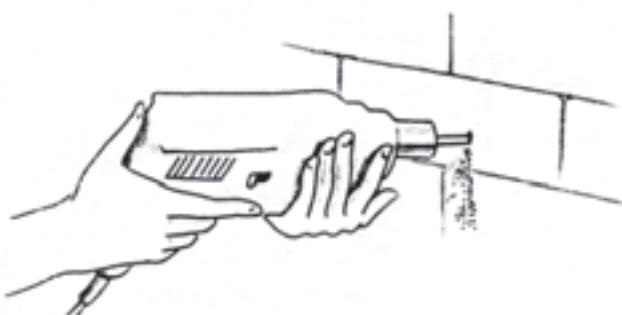


شکل ۲-۴۶

- ابتدا محل قرارگیری بست را بر روی دیوار علامت گذاری و دیوار را سوراخ کنند (شکل ۲-۴۶).

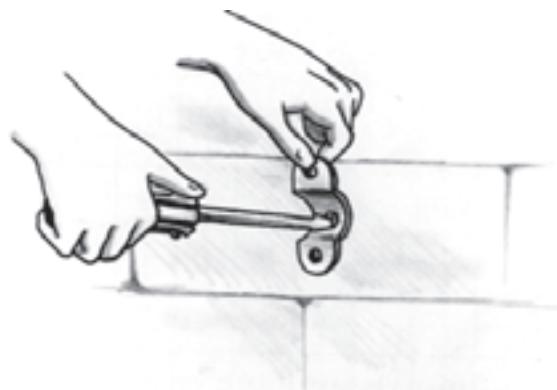

شکل ۲-۴۷

— بعد از قراردادن رول پلاک در داخل سوراخ پایه بست را بر روی آن محکم کنید. قطر بست انتخاب شده باید متناسب با قطر کابل باشد (شکل ۲-۴۷).

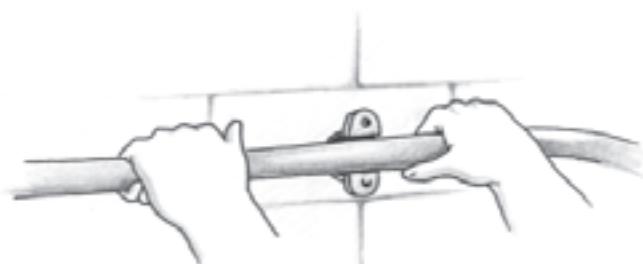

شکل ۲-۴۸


— کابل را به طور کاملاً کشیده داخل بست قرار دهید و پیچ های بست را محکم کنید (شکل ۲-۴۸).



شکل ۲-۴۹


ب — کابل کشی روکار با ریل

— چنان‌چه تعداد کابل‌ها زیاد باشد می‌توان از یک ریل جهت نگهداری بست‌های کابل استفاده نمود. در این صورت ابتدا ریل را به اندازه‌ی موردنیاز برش دهید و بعد از عملیات سوراخ کاری آن را بر روی دیوار نصب نمایید (شکل ۲-۴۹).

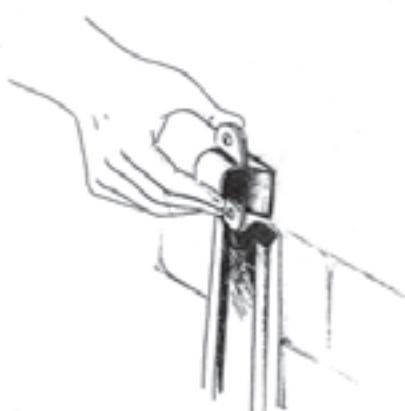


شکل ۲-۵۰

— بست مخصوص را داخل ریل قرار دهید و پایه‌ی آن را محکم کنید (شکل ۲-۵۰).

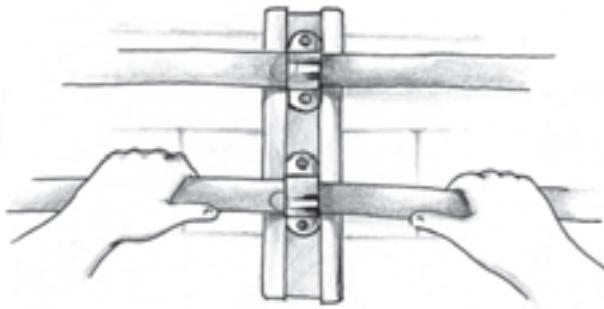


شکل ۲-۵۱

– کابل‌های مفتولی را داخل بسته‌های نصب شده بر روی ریل قرار دهید و بعد از آن که کاملاً کابل‌ها را کشیده و صاف کردید پیچ‌های بست را محکم کنید (شکل ۲-۵۱).

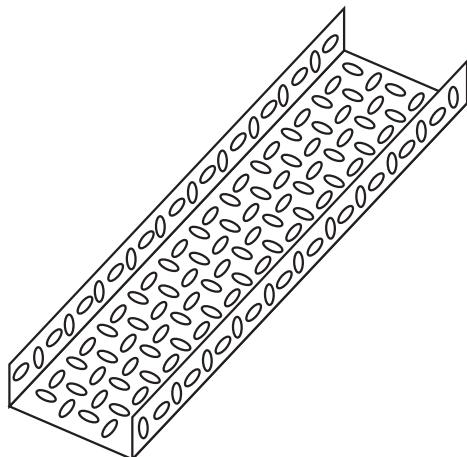


شکل ۲-۵۲

ج – کابل‌کشی روکار به کمک سینی کابل
– یکی دیگر از روش‌های کابل‌کشی استفاده از سینی کابل است. سینی کابل تشکیل شده از یک ورق مشبک به ضخامت ۱ تا ۲ میلی‌متر که به شکل ناوданی درآمده است. عرض ناوданی ۲۰ تا ۴۰ سانتی‌متر، ارتفاع لبه‌ی آن ۲ تا ۵ سانتی‌متر و طول آن ۲ متر است (شکل ۲-۵۲).

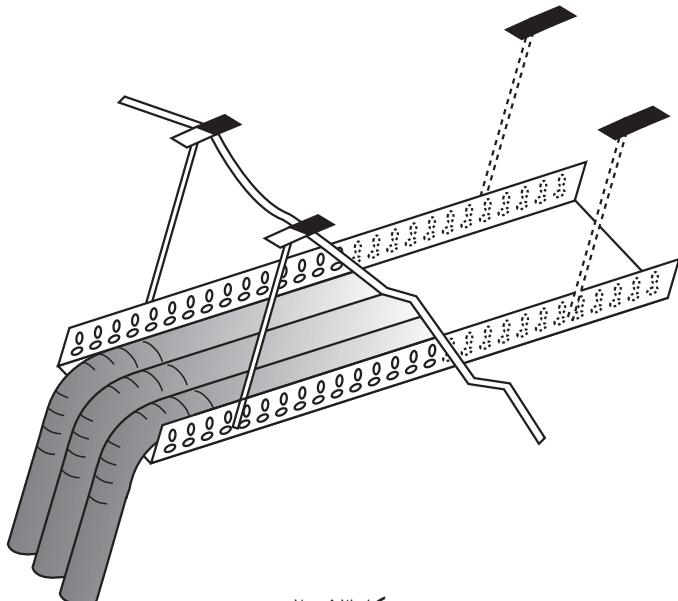

شکل ۲-۵۳

– در این روش ابتدا مسیر کابل‌کشی را مشخص می‌کنند سپس سینی کابل را بر روی دیوار و یا به کمک آویز به سقف محکم می‌کنند. سپس کابل‌های افشار مربوط به دستگاه‌ها را داخل سینی قرار می‌دهند (شکل ۲-۵۳). کابل هر دستگاه را می‌توان در نزدیکی دستگاه از روی سینی جدا کرده و به کمک بست بر روی دیوار نصب نمود تا به دستگاه برسد.

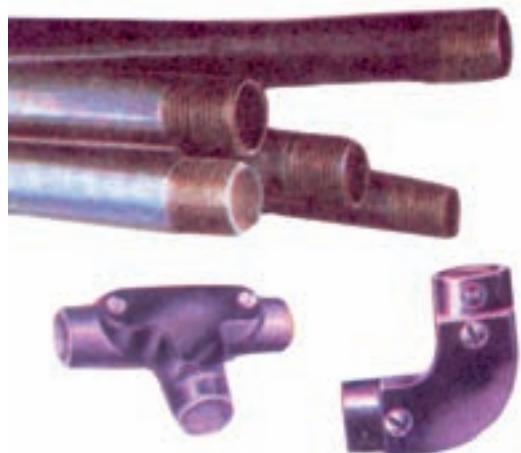

شکل ۲-۵۴

د - سیم‌کشی با لوله‌ی فولادی

- در این روش می‌توان کابل و سیم مربوط به دستگاه را جهت حفاظت بیشتر از داخل لوله‌های فولادی عبور داد. لوله‌های فولادی به صورت دندایی به یک دیگر متصل شده و دارای انواع اتصالات می‌باشند (شکل ۲-۵۴).



شکل ۲-۵۵

- برای انجام لوله‌کشی ابتدا مسیر را مشخص می‌کنند سپس با توجه به اندازه‌ها، به کمک کمان اره لوله‌ها را برش می‌دهند (شکل ۲-۵۵).



شکل ۲-۵۶

- لوله‌ی فولادی را می‌توان به کمک لوله خم‌کن خم کرد (شکل ۲-۵۶) و یا چنان‌چه محل گردش لوله محدود است از زانو استفاده نمود.



شکل ۲-۵۷

– به کمک حدیده لوله را رزوه می‌کنند. رزوه‌ی ایجاد شده بر روی لوله‌ی فولادی از نوع موازی است (شکل ۲-۵۷). طول رزوه یک سانتی‌متر می‌باشد و برای اتصال از کنف و یا تفلون استفاده نمی‌شود.



شکل ۲-۵۸

– بعد از انتخاب مسیر مناسب و نصب پایه‌ی بست‌ها، لوله را در داخل بست قرار می‌دهند و آن را محکم می‌کنند (شکل ۲-۵۸).

فاصله بست‌ها باید به گونه‌ای باشد که لوله‌ها در جای خود و در راستای مناسب مستحکم شوند. (این فاصله بین ۱ الی ۳ متر انتخاب می‌شود).



شکل ۲-۵۹

– به تعداد دستگاه‌های موجود در موتورخانه از لوله‌ی فولادی استفاده می‌شود، بخشی از لوله‌ی فولادی که در کف اجرا می‌شود به صورت توکار قرار می‌گیرد (شکل ۲-۵۹). باید دقیق نمود اتصالات به کار رفته در زمین به گونه‌ای نباشد که باعث نفوذ آب به داخل لوله گردد.



شکل ۲-۶۰

- سپس سیم‌ها و یا کابل موردنظر را به کمک فنر سیم کشی از داخل لوله‌های فولادی عبور می‌دهند. به این منظور لازم است ابتدا سرسیم‌ها را لخت نموده و به حلقه‌ی انتهایی فنر سیم کشی بینندند (شکل ۲-۶۰).



شکل ۲-۶۱

- فنر سیم کشی را از داخل لوله‌ی فولادی عبور داده، ضمن آن که از طرف دیگر فنر را می‌کشنند به کمک شخص دیگری سیم‌ها را به داخل لوله‌ی فولادی هدایت می‌کنند به‌طوری که سیم‌ها زخمی نشوند (شکل ۲-۶۱).




شکل ۲-۶۲


- فنر را باید به‌آرامی کشید تا در قسمت خم‌ها و یا اتصالات سیم‌ها از فنر جدا نشود و این کار آنقدر ادامه یابد تا سر سیم‌ها به‌دنبال فنر از لوله‌ی فولادی خارج گردد (شکل ۲-۶۲).

۲-۸- نصب تابلوی برق در موتورخانه

۱-۸-۲- اصول نصب تابلوی برق: تابلوی برق موتورخانه باید در محل مناسبی نصب شود؛ یعنی، به تمام دستگاه‌ها تزدیک باشد، تا حد امکان از فضای لوله‌ها دور باشد و هیچ‌گاه در زیر لوله‌ی آب یا فاضلاب نصب نگردد (شکل ۲-۶۳). و سعی شود در تزدیکی در خروجی موتورخانه نصب گردد تا در صورت لزوم دسترسی به آن به سهولت باشد.

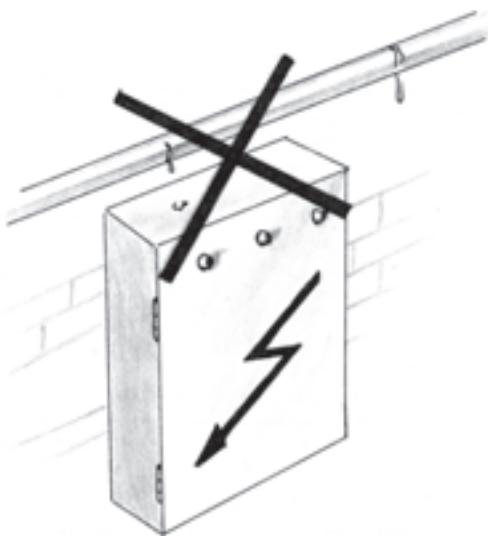

شکل ۲-۶۳

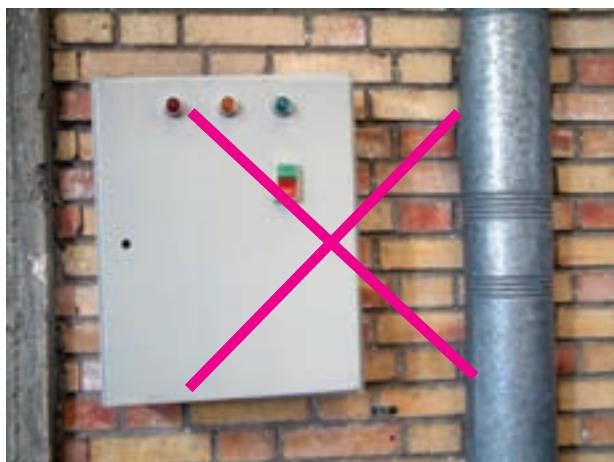

شکل ۲-۶۴

- تابلوی برق باید در تزدیکی دستگاه‌های حرارتی و یا دودکش نصب گردد (شکل ۲-۶۴).

بالارفتن درجه حرارت اجزاء تابلو برق باعث افزایش آمپر مصرفی و نیز کاهش عمر تجهیزات داخل تابلو خواهد شد. ضمن آن که امکان خطر ذوب شدن سیم‌ها، ایجاد اتصال کوتاه و حتی بروز آتش‌سوزی را نیز به دنبال خواهد داشت.



شکل ۲-۶۵

- تابلوهای ایستاده در موتورخانه باید حداقل ۱۰ سانتی‌متر بالاتر از کف موتورخانه نصب شوند تا در مواقع آب‌گرفتگی در کف، آب وارد تابلو نگردد (شکل ۲-۶۵).

زمان : ۸ ساعت




شکل ۲_۶۶

۲_۸_۲- دستورالعمل نصب تابلوی برق

- جهت نصب تابلوی دیواری، ابتدا بایستی محل نصب تابلو را علامت‌گذاری کرد، سپس دیوار را به کمک دریل سوراخ نموده و روپلاک مناسب را درون آن قرار داده و بالاخره اسکلت فلزی تابلو را بر روی دیوار قرار داده و با بستن پیچ آن را نصب کرد (شکل ۲_۶۶).

تابلو برق باید کاملاً تراز و در ارتفاع مناسبی از زمین قرار گیرد، به طوری که برای کار کردن در آن نیاز به قرار دادن زیرپایی و یا خم شدن نباشد.

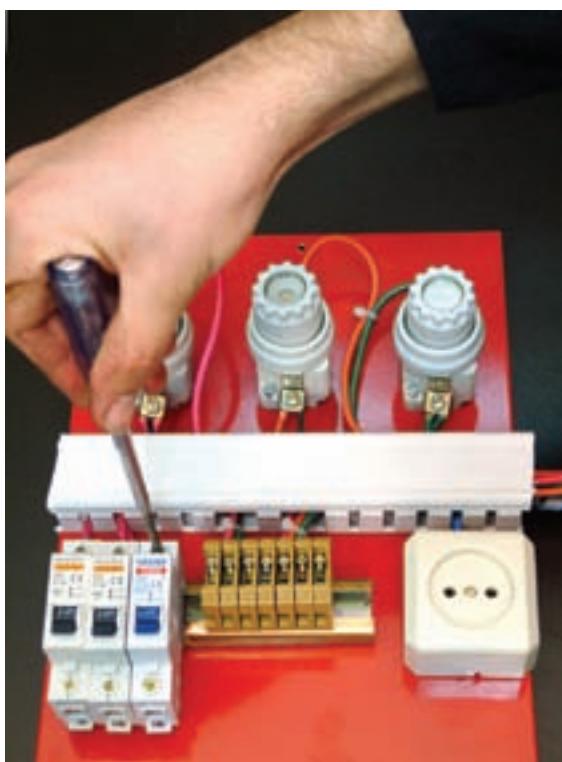تابلو برق بایستی فاصله مناسبی از شبکه لوله کشی آب و فاضلاب داشته باشد.



شکل ۲_۶۷

- چنان‌چه تابلو به صورت آماده تهیه نشده است، باید تجهیزات تابلو را بر روی صفحه‌ی فلزی نصب و سیم‌کشی کرد. برای سیم‌کشی تجهیزات تابلو هم می‌توان از سیم‌خشک (استخوانی) استفاده نمود و سیم‌ها را فرم کاری کرد و هم می‌توان از سیم‌های افشاران (نرم) استفاده کرد و سیم‌ها را در داخل داکت مخصوص قرار داد (شکل ۲_۶۷).



شکل ۲-۶۸

- برای سیم کشی تابلو، صفحه‌ی فلزی را در محل پیش‌بینی شده در تابلو نصب کنید، سپس درب تابلو را بر روی بدنه نصب نمایید و سیم‌های مربوط به تجهیزاتی را که احتمالاً بر روی درب نصب شده‌اند در جای خود بینندید تا سیم کشی تابلو کامل گردد (شکل ۲-۶۸). تجهیزاتی که بر روی در تابلو نصب می‌شود عموماً عبارتند از یک کلید اصلی قطع و وصل که در صورت لزوم به کمک آن برق تابلو به آسانی قطع می‌شود و سیگنال‌های مربوط به برق اصلی تابلو و دستگاه‌ها که صحبت وجود برق یا عملکرد دستگاه‌ها را نشان می‌دهند.



شکل ۲-۶۹

- سیم‌های مربوط به دستگاه‌های موتورخانه را که قبلاً سیم کشی آن‌ها تا محل تابلو انجام شده است در ترمینال‌های مربوطه بینندید (شکل ۲-۶۹).

برای قرار دادن سیم‌ها در ترمینال لازم است از سر سیم‌های مناسب استفاده شود و کاملاً در محل خود محکم شوند تا باعث افزایش آمپر در سیم‌ها نشود.


۲-۹- نصب تجهیزات برقی و کنترلی موتورخانه

در مرحله‌ی انجام سیم کشی موتورخانه لازم است تجهیزات برقی و کنترلی موتورخانه‌ی حرارت مرکزی نیز نصب شود. در یک موتورخانه‌ی حرارت مرکزی با مشعل‌های تک فاز، حداقل از ترموموستات‌جداری و مستغرق به عنوان کنترل‌کننده استفاده می‌شود.


زمان : ۲ ساعت



شکل ۲-۷۰

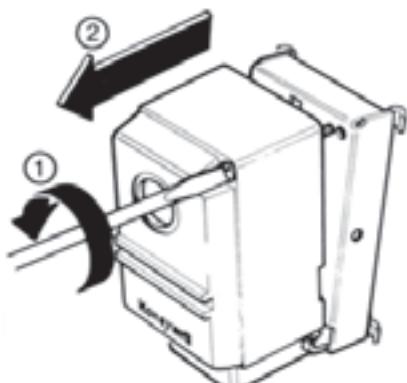

شکل ۲-۷۱

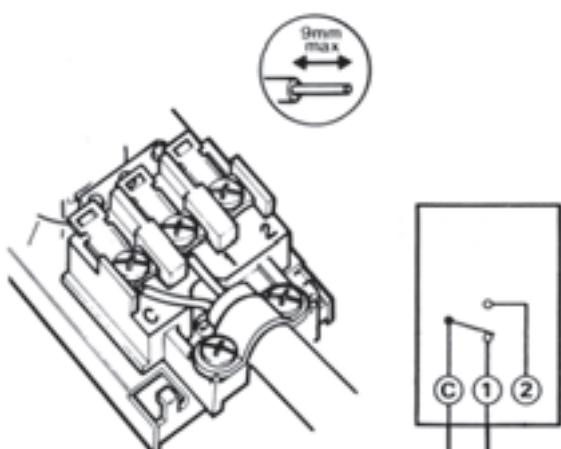

شکل ۲-۷۲

۱-۹-۲- دستور العمل نصب ترمومتر جداری
ابزار موردنیاز: پیچ گوشته، فازمتر، انبردست، دمباریک،
دم گرد، سیم چین، سیم لخت کن، آچار فرانسه.

برای کنترل عملکرد پمپ های سیر کولاتور لازم است از ترمومتر جداری (آگوستات جداری) استفاده شود. محل استقرار آن روی لوله‌ی برگشت آب گرم می‌باشد (شکل ۲-۷۰). برای افزایش دقت عملکرد آگوستات لازم است قسمت بالب آگوستات مستقیماً بر روی لوله قرار گیرد و هیچ گونه واسطه‌ای مانند رنگ و عایق زیر آن قرار نگیرد.

- هر پمپ مجهز به یک آگوستات مجرزا می‌باشد. برای نصب و سیم کشی آگوستات جداری لازم است نکات زیر را مورد توجه قرار دهید :

- در پوش آگوستات را به کمک پیچ گوشته باز کنید (شکل ۲-۷۱).


- سر سیم‌ها را لخت کنید و طبق نقشه سیم‌ها را زیر پایه‌های تعیین شده در ترمینال قرار دهید و آن‌ها را محکم کنید. سپس کابل را زیر بست قرار دهید و پیچ‌های بست را محکم بیندید. این کار برای آن است که بر اثر کشیده شدن، سیم‌ها از زیر ترمینال جدا نشود (شکل ۲-۷۲).

در این شکل ترمینال‌های :

C - فاز ورودی (پایه‌ی مشترک)

1 - پایه‌ی معمولاً بسته

2 - پایه‌ی معمولاً باز

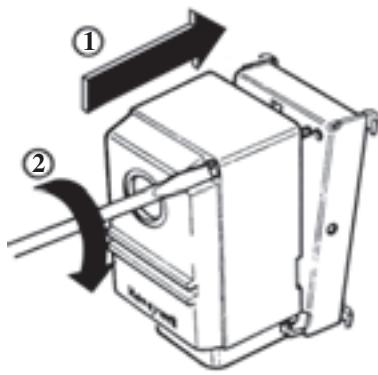

شکل ۲-۷۳

- در پوش ترموموستات را در جای خود قرار دهید و پیچ آن را محکم کنید (شکل ۲-۷۳).



شکل ۲-۷۴

- قسمتی از لوله را که قرار است ترموموستات بر روی آن قرار گیرد کاملاً تمیز کنید. آگوستات را روی لوله بگذارید و بستهای فنری آن را بر روی زائدی آگوستات قرار دهید و به دور لوله بچرخانید. سر دیگر فنر را در قسمت زائدی رو به رو بیندازید (شکل ۲-۷۴).

(بهتر است در محل نصب از فنر مخصوص استفاده شود.)

زمان : ۲ ساعت



شکل ۲-۷۵

۲-۹-۲- دستورالعمل نصب آگوستات مستغرق
ابزار مورد نیاز: سیم چین، دمباریک، دم گرد، سیم لخت کن، انبردست،...

برای کنترل و تنظیم درجه حرارت آب دیگ از ترموموستات مستغرق استفاده می شود (شکل ۲-۷۵) که محل استقرار آن روی دیگ و داخل غلاف مخصوص می باشد. در مدار برق هر مشعل دو عدد ترموموستات مستغرق قرار می گیرد که یکی از آنها قطع و وصل کننده‌ی معمولی است و دیگری کنترل کننده‌ی دمای حداکثر، که به آن ترموموستات حد یا اینمی می گویند. نصب هر دو ترموموستات یکسان است و می توانید به صورت زیر انجام دهید.

مراحل نصب:

– ابتدا غلاف ترموستات را به کمک آچار مناسب بر روی دیگ نصب کنید (شکل ۲-۷۶). لازم به توضیح است که محل نصب غلاف معمولاً بر روی پرهی اول در قسمت بالا و یا رو به روی دیگ می‌باشد. دقت نمایید قطر داخلی غلاف متناسب با قطر بالب آگوستات باشد زیرا اگر قطر غلاف کوچکتر باشد بالب داخل آن نخواهد رفت و نیز اگر قطر بزرگ‌تر باشد دقت عملکرد آگوستات کاهش می‌یابد.

شکل ۲-۷۶



شکل ۲-۷۷

– بالب ترموستات (سنسور) را داخل غلاف کرده و پیچ نگهدار آگوستات را به کمک پیچ گوشته بر روی غلاف محکم نکید (شکل ۲-۷۷).

دقت نمایید پیچ نگهدار آگوستات به نحوی قرار گیرد که باز و بسته کردن آن به راحتی انجام شود.



شکل ۲-۷۸

– بر روی سیم‌های مربوط به ترموستات سرسیم مناسب نصب کنید و طبق شکل ۲-۷۸ سرسیم‌ها را در ترمینال ترموستات بیندید.

– کابل مربوط به ترمومتر را، جهت محفوظ ماندن در برابر حرارت، از داخل لوله فولادی عبور دهید. لوله فولادی را به کمک بست فلزی بر روی کاور دیگ محکم کنید (شکل ۲-۷۹).

کابل و لوله فولادی را در قسمتی از دیگ نصب نمایید که گرمای آن به سیم منتقل نشود.



شکل ۲-۷۹

۱۰-۲- اصول کنترل مدارات سیم کشی شده موتورخانه

کنترل مدارات سیم کشی موتورخانه وقتی انجام می گیرد که کلیه دستگاه های موتورخانه نصب و سیم کشی شده باشد. در این صورت لازم است :

– ابتدا ظاهر سیم کشی، سربندی ترمینال ها و هم چنین قرار گیری دستگاه ها و کنترل کننده ها در محل های پیش بینی شده را بررسی نمایید و از وجود ولتاژ در تابلو مطمئن شوید (شکل ۲-۸۰).



شکل ۲-۸۰

– دستگاه‌ها را یک به یک استارت بزنید (شکل ۲-۸۱) و به کمک آمپر انبری جریان آن‌ها را اندازه‌گیری (شکل ۲-۸۲) و مقدار آن را با آمپر نوشته شده بر روی پلاک دستگاه مقایسه کنید.

چنانچه آمپر خوانده شده توسط آمپر متر بیشتر از پلاک دستگاه باشد ممکن است:

– سرسیم‌های مربوط به دستگاه محکم نباشد (لازم است ضمن بازدید مجددآ آچارکشی انجام شود).

– دستگاه دچار ایراد مکانیکی باشد که ضمن بررسی باید نسبت به تغییر آن اقدام نمود.

– ظرفیت دستگاه (مانند پمپ‌ها) بزرگ‌تر از ظرفیت مورد نیاز باشد (لازم است بررسی گردد) و یا آمپر خوانده شده توسط آمپر متر کمتر از پلاک دستگاه باشد که ممکن است:


– ظرفیت دستگاه بزرگ‌تر از مقدار مورد نیاز طراحی و انتخاب شده باشد.



شکل ۲-۸۱




شکل ۲-۸۲

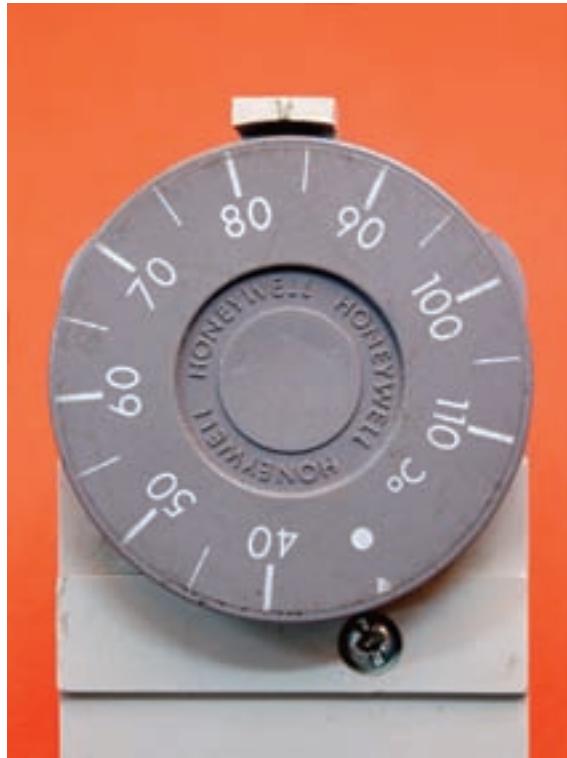

شکل ۲-۸۳

- آگوستات حد و معمولی مربوط به دیگ‌ها را به ترتیب بر روی اعداد 90°C و دلخواه کمتر از 90°C تنظیم کنید (شکل ۲-۸۳).

آگوستات حد در سیستم‌های حرارت مرکزی با آب گرم باید کمتر از دمای نقطه جوش آب (در فشار متعارف) تنظیم گردد تا چنانچه آگوستات معمولی عمل نکرد مانع از افزایش دمای آب دیگ و رسیدن به دمای نقطه جوش گردد.

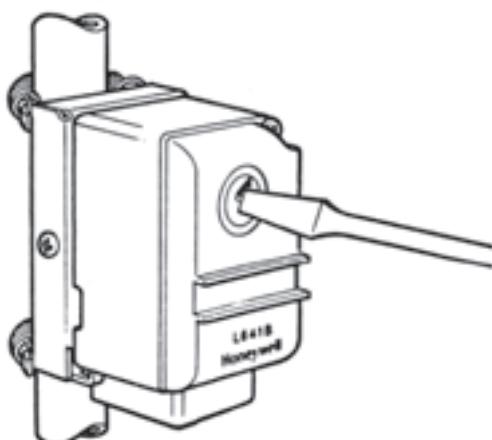

شکل ۲-۸۴


- آگوستات جداری مربوط به پمپ سیر کولاسیون برگشت آب گرم ساختمان را 10°C کمتر از آگوستات معمولی در دیگ قرار دهید و آگوستات جداری مربوط به پمپ برگشت آب گرم مصرفی را بین 5°C تا 60°C تنظیم کنید (شکل ۲-۸۴).

- چنانچه دمای آگوستات جداری مربوط به پمپ آب گرم ساختمان برابر یا بیشتر از دمای آگوستات روی دیگ تنظیم شود باعث دائم کار شدن پمپ خواهد شد.


- حداکثر دمای آب گرم مصرفی 60°C است بنابراین لازم است دمای آگوستات پمپ آب گرم مصرفی کمتر از 60°C تنظیم شود.

آزمون پایانی (۲)

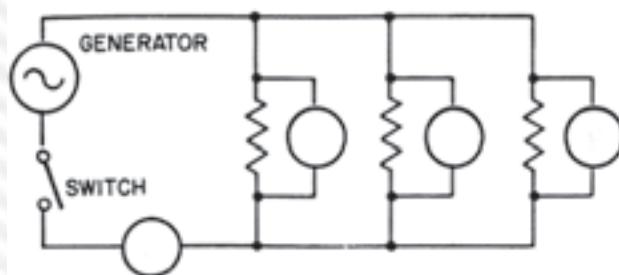
- ۱- مقدار جریان مجاز عبوری از یک سیم با..... رابطه‌ی مستقیم دارد.
- (الف) طول سیم
 (ب) سطح مقطع سیم
 (ج) نوع سیم
 (د) جنس و طول سیم
- ۲- از یک سیم مسی با سطح مقطع $2/5$ میلی‌مترمربع حداکثر چند آمپر می‌توان عبور داد؟
- (الف) ۲۱ آمپر
 (ب) ۱۶ آمپر
 (ج) ۲۱ تا ۱۶ آمپر
 (د) ۲۷ آمپر
- ۳- کابل 4×4 یعنی چه؟
- ۴- در مدار زیر دایره‌ها نمایش دهنده‌ی ولت‌متر یا آمپر‌متر هستند. نوع هریک را مشخص کنید.



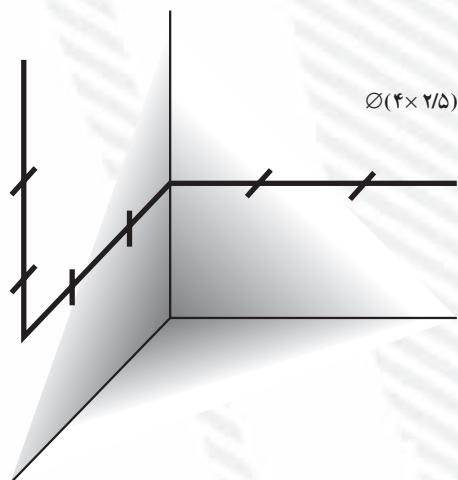- ۵- کلید مینیاتوری علاوه بر قطع و وصل مدار می‌تواند نیز کنترل نماید.
- (الف) ولتاژ مدار را
 (ب) شدت جریان عبوری از مدار را
 (ج) درجه حرارت مدار را
 (د) مقاومت مدار را
- ۶- سه قسمت اصلی یک فیوز را نام ببرید.
- ۷- مطلوب است اجرای کابل کشی بر روی دیواری به طول 10 متر با کابل مفتوالی $2/5 \times 4$ طبق شکل مقابله باشد:



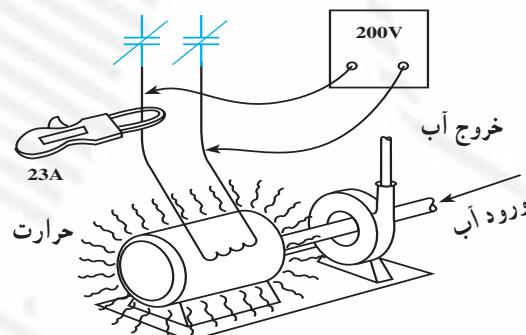- ۹- در نصب آگوستات جداری چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
- ۱۰- نحوه‌ی تنظیم آگوستات حد، معمولی و جداری را بیان کنید.
- ۱۱- چگونه می‌توانید خطای عملکرد آگوستات را مشخص نمایید؟
- ۱۲- در شکل زیر، علت گرم شدن الکتروموتور را شرح دهید.



$V=230\text{ V}$
 $I=20\text{ A}$

- ۱۳- چنانچه آمپر اندازه‌گیری شده توسط آمپر متر بیشتر از مقدار نوشته شده بر روی پلاک باشد ممکن است :
- (الف) دستگاه بزرگ‌تر از مقدار محاسبه شده انتخاب شده است.
- (ب) دستگاه کوچک‌تر از مقدار محاسبه شده انتخاب شده است.
- (ج) شفت الکتروپمپ قدری محکم است.
- (د) مورد (ب) و (ج)

واحد کار سوم

توانایی راه اندازی مشعل های تک فاز

هدف کلی

نصب و راه اندازی مشعل های تک فاز بر روی دیگ

هدف های رفتاری : فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- سوخت های مختلف مورد استفاده در مشعل های حرارت مرکزی را نام ببرد.
- ۲- تفاوت بین سوخت ها را بیان کند.
- ۳- منابع نگهداری گازوییل را شرح دهد.
- ۴- انواع مشعل ها را نام ببرد و کاربرد آن ها را توضیح دهد.
- ۵- اصول نصب مشعل های گازوییل سوز را شرح دهد.
- ۶- مشعل گازوییل سوز را نصب کند.
- ۷- اصول نصب مشعل گاز سوز را شرح دهد.
- ۸- مشعل گاز سوز را نصب کند.
- ۹- سیم کشی مربوط به مشعل ها را انجام دهد.
- ۱۰- مشعل را راه اندازی نموده و تنظیم کند.

ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۲۴	۱۸	۶

پیش آزمون (۳)

۱- برای تشکیل احتراق و شعله چه عواملی نیاز است؟

- ب) هوا
- الف) مواد سوختنی
- ج) جرقه یا حرارت
- د) هرسه مورد

۲- سوخت استفاده شده در بخاری‌ها را نام بیرید.

۳- تفاوت سوخت گازویل و گاز شهری را شرح دهید.

۴- گازویل چگونه نگهداری می‌شود؟

۵- چه توقعی از یک مشعل خوب دارید؟

۶- نشت سوخت در یک مکان چه مشکلی به وجود می‌آورد؟

۷- آیا استفاده از دودکش برای بخاری الزامی است؟ چرا؟

۸- کدام یک از مشعل‌های زیر دود کمتری دارد؟

- الف) مشعل گازویلی
- ب) مشعل گازی
- ج) مشعل مازوت‌سوز
- د) فرقی ندارد

۹- فشار گاز شهری در منازل مسکونی چقدر است؟

- الف) 10PSI
- ب) 60PSI
- ج) 1/4 PSI
- د) 2PSI

۱۰- آیا گرمای تولید شده بر اثر سوختن یک کیلوگرم گازویل و یک کیلوگرم مازوت با هم برابر است؟

خیر بلی