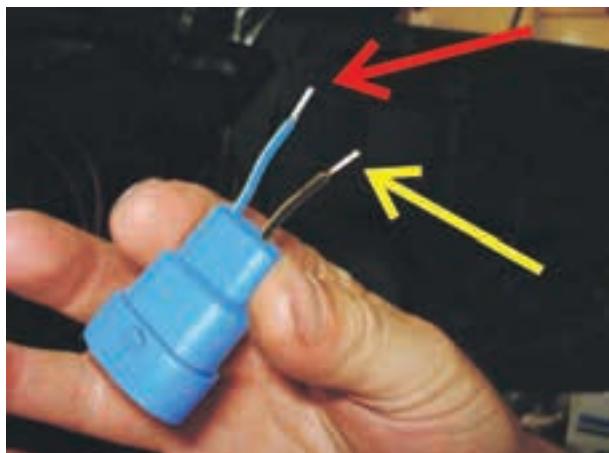




شکل ۱-۱۴۵


نکات اینمی: در هنگام کار بر روی مدارهای الکتریکی خودرو برای جلوگیری از اتصال کوتاه، ابتدا اتصال ترمینال منفی باتری را جدا کنید. در شکل ۱-۱۴۵، باز کردن مهره‌ی بست ترمینال باتری دیده می‌شود. پس از باز کردن مهره، بست کابل را از قطب منفی باتری جدا کنید.



شکل ۱-۱۴۶

در صورتی که روکش عایق سیم‌های کانکتور اجزای هر کدام از مدارهای الکتریکی آسیب دیده باشد برای اتصال مجدد و عایق‌بندی آن‌ها به ترتیب زیر عمل کنید:

- با استفاده از سیم لخت کن، روکش عایق سیم‌های متصل به کانکتور را به اندازه‌ی لازم جدا کنید.
- مغزی سیم‌ها را به وسیله‌ی هویه لحیم اندود کنید تا رشته‌های سیم افشار یک پارچه شود. شکل ۱-۱۴۶، سیم‌های متصل به کانکتور را پس از لحیم کاری نشان می‌دهد.

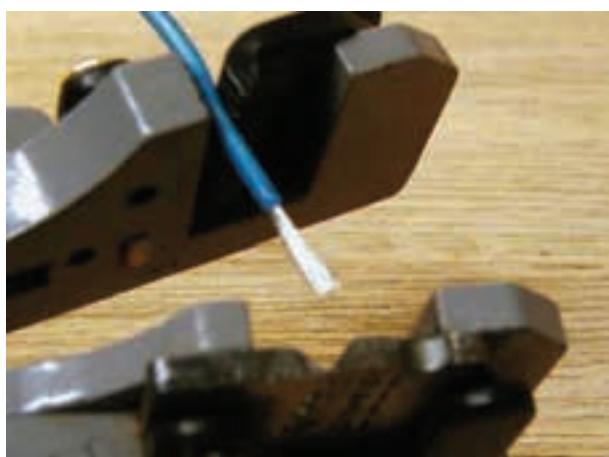


شکل ۱-۱۴۷

- روکش عایق سیم‌های متصل به سیم کشی مدار الکتریکی را به وسیله‌ی دستگاه سیم لخت اتوماتیک از روی فلز سیم‌ها جدا کنید. در شکل ۱-۱۴۷، جدا کردن عایق روی سیم دیده می‌شود.




شکل ۱-۱۴۸

- مغزی سیم قسمت سیم کشی مدار را نیز به وسیله‌ی هویه لحیم انود کنید تا رشته‌های سیم افشار با یکدیگر یکپارچه شوند. در شکل ۱-۱۴۸، کاربرد هویه‌ی برقی برای لحیم کاری سیم افشار نشان داده شده است.

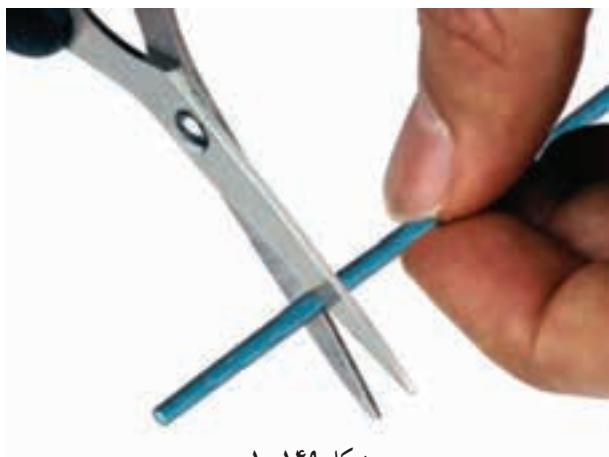


شکل ۱-۱۴۹

- عایق تیوبی (لوله‌ای) را به وسیله‌ی قیچی در اندازه‌ی مورد نیاز ببرید. در شکل ۱-۱۴۹، بریدن عایق لوله‌ای در قطعه‌های لازم نشان داده شده است.

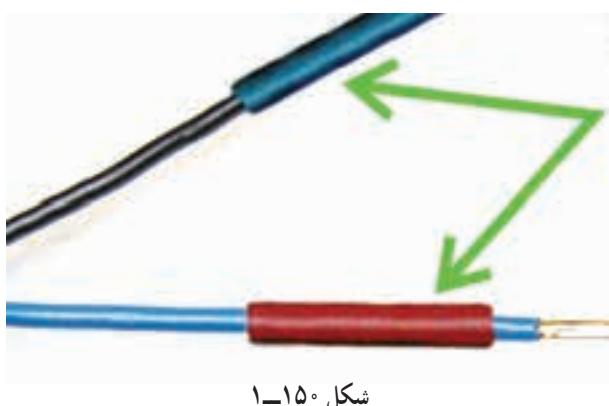

شکل ۱-۱۵۰

- عایق‌های لوله‌ای را به روی سیم‌ها قرار دهید. شکل ۱-۱۵۰، عایق‌های تیوبی (لوله‌ای) را پس از قرار گرفتن آن‌ها در روی سیم‌های مدار الکتریکی نشان می‌دهد.

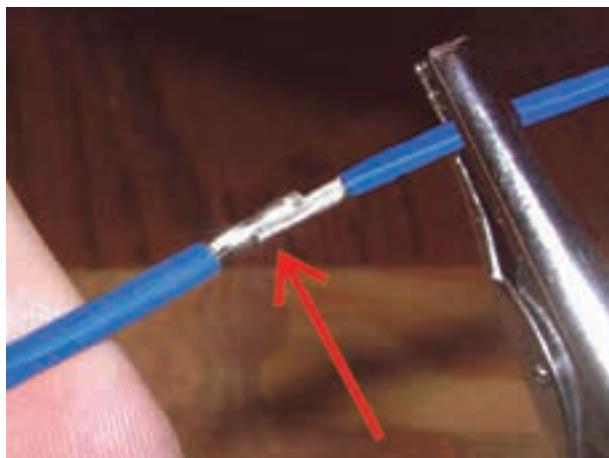

شکل ۱-۱۵۱

– دوسر سیم‌های کانکتور و مدار الکتریکی را کنار هم قرار دهید و آن دو را به یکدیگر لحیم کنید. در شکل ۱-۱۵۱، اتصال سیم‌ها پس از لحیم نمودن آن‌ها به وسیله‌ی هویه‌ی برقی با فلاش نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۵۲

عایق‌های تیوبی را به محل اتصال دوسر سیم هدایت کنید به نحوی که روی قسمت لحیم کاری شده قرار گیرد. سپس، عایق تیوبی را به وسیله‌ی دمنده‌ی هوای گرم حرارت دهید تا منقبض شود. محل اتصال را بپوشاند. در شکل ۱-۱۵۲، حرارت دادن عایق به وسیله‌ی دمنده‌ی هوای گرم دیده می‌شود.



شکل ۱-۱۵۳

– در صورتی که محل نصب سرسیم‌ها در داخل کائوچویی کانکتور به صورتی باشد که انتهای سرسیم‌ها بیرون از بدنه و یا در معرض اتصال کوتاه قرار گیرد انتهای بدنه کانکتور را نیز عایق‌بندی کنید. در شکل ۱-۱۵۳، محل نصب سرسیم‌ها در داخل کائوچویی یک نوع کانکتور مدار الکتریکی خودرویی دیده می‌شود.



شکل ۱-۱۵۴

- برای عایق‌بندی بدنهٔ کانکتور، ابتدا عایق لوله‌ای با قطر مناسب را انتخاب کنید. در شکل ۱-۱۵۴، تعدادی از انواع عایق‌های تیوبی شکل (لوله‌ای) با قطرهای مختلف نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۵۵


عایق تیوبی را به طول مورد نیاز بیرید و پس از قرار دادن آن روی بدنهٔ کائوچویی و سیم‌های متصل به آن، با دمندهٔ هوای گرم به اندازه‌ای حرارت دهید تا منقبض شود و بدنهٔ کائوچویی کانکتور و سیم‌ها را کاملاً بپوشاند. هنگام حرارت دادن دقیق کنید که عایق پیش از حد لازم در معرض حرارت قرار نگیرد. در شکل ۱-۱۵۵، عایق‌کاری کانکتور نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۵۶

برای اتصال سرسریم به سیم مدار الکتریکی و عایق‌کاری آن به ترتیب زیر عمل کنید:

- ابتدا روپوش عایق سیم را به وسیلهٔ سیم‌لخت کن به اندازه‌ی لازم از سیم جدا کنید و قبل از اتصال سرسریم عایق پلاستیکی را روی سیم قرار دهید. در شکل ۱-۱۵۶، عبور دادن سیم از داخل عایق پلاستیکی نشان داده شده است.

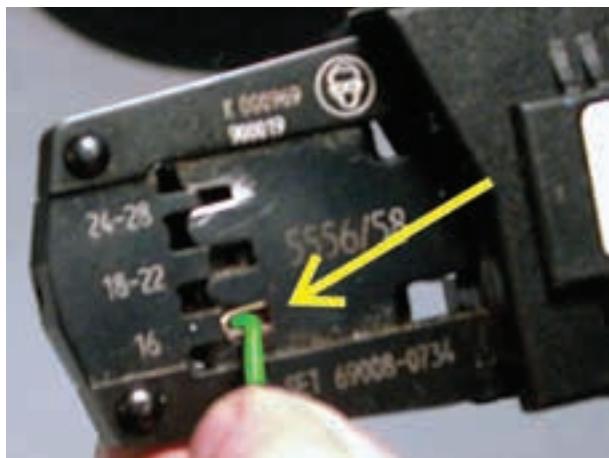

شکل ۱-۱۵۷

- قسمت فلزی سیم را بین زائد های سر سیم قرار دهید و به وسیله ای انبر مخصوص پرچ کاری زائد های سر سیم را روی مغزی سیم پرچ کنید. در شکل ۱-۱۵۷، پرچ سر سیم به وسیله ای انبر پرچ کاری دیده می شود.



شکل ۱-۱۵۸

- پس از اتصال سر سیم به سیم، ابتدا عایق پلاستیکی را روی محل اتصال هدایت کنید. سپس، سر سیم و عایق را مابین فک های انبر پرچ عایق های انبر تحت فشار قرار می گیرد و با تغییر حالت در عایق روی محل اتصال سیم به سر سیم ثابت می شود. در شکل ۱-۱۵۸، پرچ عایق پلاستیکی به وسیله ای انبر پرچ کاری دیده می شود.



شکل ۱-۱۵۹

در صورتی که انبر مخصوص پرچ عایق پلاستیکی در اختیار نداشته باشد می توانید به وسیله ای انبر دست معمولی پرچ کاری عایق پلاستیکی را انجام دهید. در شکل ۱-۱۵۹، کاربرد انبر دست معمولی برای پرچ عایق پلاستیکی نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۶

عایق کاری محل اتصال سریسم ها به سیم مدار الکتریکی با استفاده از عایق های لوله ای نیز در سیم کشی اکثر خودروها مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل ۱-۱۶، عایق کاری سریسم ها به وسیله هی عایق تیوبی و نحوه هی حرارت دادن آن به وسیله هی دمنده هی هوای گرم دیده می شود.

ساعت ۸

زمان

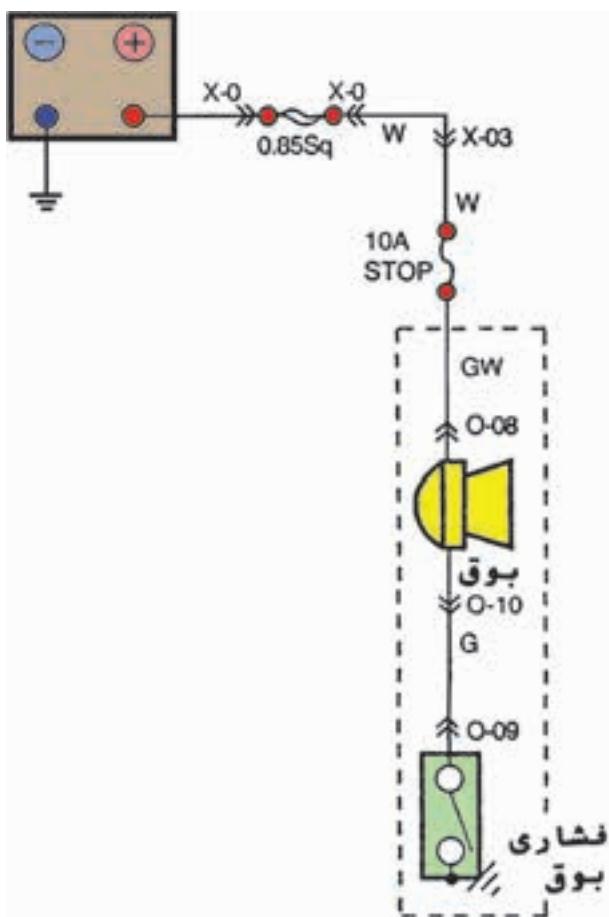

شکل ۱-۱۶۱

## ۱-۲۵- دستور العمل سیم کشی مدار الکتریکی

همان گونه که ذکر شد، ارتباط اجزای مدارهای الکتریکی به وسیله هی سیم کشی بین اجزای مدار برقرار می شود. اصول سیم کشی مدارهای الکتریکی یکسان بوده و نحوه هی انجام سیم کشی مدار الکتریکی بوق خودرو به عنوان مثال عملی انتخاب شده است.

### • وسایل و ابزار مورد نیاز:

- تابلوی آموزشی برق خودرو یا میز کار،
  - نقشه هی مدار الکتریکی بوق (نقشه هی مدارهای الکتریکی، معمولاً در کتاب راهنمای تعمیراتی خودروها ارائه می شود).
- در شکل ۱-۱۶۱، نقشه هی مدار الکتریکی بوق یک نوع خودرو نشان داده شده است.

- باتری ۱۲ ولت خودرو

- بوق

- سوئیچ فشاری

- سیم افشاران با کدرنگ مختلف

- سریسم

- کانکتور

- فیوز

- هویه

- لحیم

- وسایل عایق کاری (دمنده هی هوای گرم، عایق لوله ای

یا تیوبی، ...)



شکل ۱-۱۶۲

- جعبه ابزار برق خودرو شامل سیم چین، پیچ گوشتی چهارسو و دوسو، انبر سیم لخت کن، پرچ کن، انبردست و ... در شکل ۱-۱۶۲ ، تعدادی از وسایل سیم کشی و اجزای مدار الکتریکی بوق خودرو نشان داده است.
- نکته‌ی اینمی: قبل از اتمام سیم کشی مدار الکتریکی باتری را در مدار قرار ندهید.
- برای سیم کشی مدار الکتریکی بوق خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید :

- سیم‌های مورد نیاز را، با توجه به کد رنگ سیم‌ها در نقشه‌ی مدار الکتریکی خودرو، انتخاب و به وسیله‌ی سیم چین آن‌ها را در طول‌های لازم قطع کنید.

- سرسیم‌ها را با توجه به فرم ترمینال دستگاه‌های الکتریکی و سایر اجزای مدار انتخاب و به دوسر سیم‌ها وصل کنید.
- محل اتصال سیم به سرسیم را عایق کنید. در شکل ۱-۱۶۳ ، عایق‌بندی سرسیم‌ها نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۶۳



شکل ۱-۱۶۴

- سیم‌ها را به صورت کلاف درپیاوید و آن‌ها را به وسیله‌ی نوار پلاستیکی کلاف‌بندی کنید.
- کلاف سیم‌ها را در روی میزکار در مسیر تعیین شده توسط بست‌های پلاستیکی مهار کنید. در شکل ۱-۱۶۴ ، چند نوع بست پلاستیکی نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۶۵

– بستهای باتری را به کابل مثبت و منفی باتری متصل کنید. سپس، آنها را عایق‌بندی نمایید.

– سوئیچ فشاری بوق دارای دو عدد ترمینال است. یکی از آنها را به بدنه اتصال دهید و دیگری را بهوسیله‌ی سیم سبز رنگ (G) به بوق وصل کنید.

– ترمینال دیگر بوق را با استفاده از سیم سبز با راه سفید رنگ (GW) به یکی از پایه‌های فیوز ۱۰ آمپری (محافظ مدار الکتریکی بوق) متصل کنید. در شکل ۱-۱۶۵، فیوز تیغه‌ای با پایه‌ی تکی نشان داده شده است.

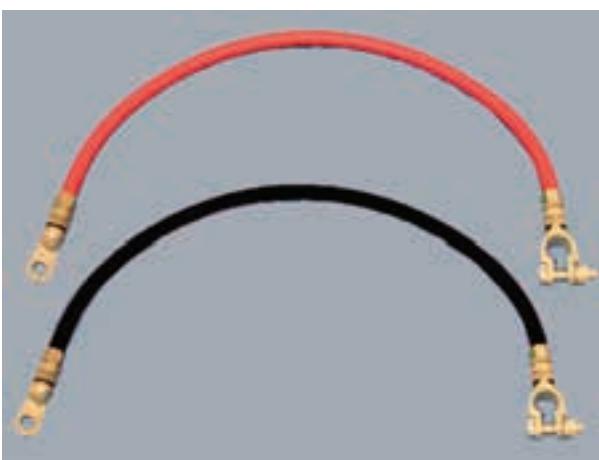

شکل ۱-۱۶۶

– پایه‌ی دوم فیوز را بهوسیله‌ی سیم سفیدرنگ (W) به فیوز اصلی متصل کنید.

– ترمینال مثبت باتری را بهوسیله‌ی کابل باتری، که معمولاً دارای روکش عایق قرمز رنگ است، به فیوز اصلی متصل کنید.

– ترمینال منفی باتری را بهوسیله‌ی کابلی که معمولاً دارای روکش عایق سیاه رنگ و یا آبی رنگ انتخاب می‌شود. اتصال بدنه کنید. در شکل ۱-۱۶۶، کابل‌های باتری دیده می‌شود.

– با فشار دادن سوئیچ فشاری بوق صحت سیم کشی مدار الکتریکی را بررسی کنید.



شکل ۱-۱۶۷

## ۲۶-۱- دستورالعمل کاربرد مولتی متر برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی در خودرو

### • وسایل مورد نیاز

– مولتی متر (شکل ۱-۱۶۷)

– خودروی سواری

نکات ایمنی

– هنگام اندازه‌گیری مقاومت (اهم) در مدارهای الکتریکی خودرو، ابتدا اتصال بدنه‌ی باتری را جدا کنید. زیرا باعث آسیب دیدن دستگاه مولتی متر می‌شود.

– دستگاه مولتی متر در مقابل ضربه آسیب‌پذیر است. لذا، هنگام کار با آن مراقبت لازم را به عمل آورید.



شکل ۱-۱۶۸

شدت جریان دشارژ باتری را به ترتیب زیر اندازه‌گیری کنید:

- مهره‌ی پیچ نگه‌دارنده‌ی بست اتصال کابل منفی باتری را باز کنید و بست را از قطب منفی باتری جدا سازید.
- سلکتور مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری شدت جریان (آمپر) تنظیم کنید. در شکل ۱-۱۶۸، تنظیم مولتی‌متر با قرار دادن سلکتور آن در وضعیت اندازه‌گیری اهم با فشن نشان داده شده است.
- کلید روشن و خاموش مولتی‌متر را در وضعیت (on) قرار دهید.



شکل ۱-۱۶۹

- سیم مثبت مولتی‌متر (قرمزرنگ) را به بست کابل اتصال بدنی باتری وصل کنید.

- سیم منفی (سیاه رنگ) متصل به ترمینال (com) مولتی‌متر را به قطب منفی باتری متصل کنید. در این حالت، شدت جریان دشارژ باتری اندازه‌گیری شده و مقدار آن در صفحه‌ی نمایش مولتی‌متر نشان داده می‌شود.
- در شکل ۱-۱۶۹، نحوه اتصال مولتی‌متر به باتری خودرو و نحوه‌ی اندازه‌گیری شدت جریان دشارژ باتری دیده می‌شود.




شکل ۱-۱۷۰

برای اندازه‌گیری ولتاژ باتری در مدار الکتریکی سیم‌کشی

- خودرو، به ترتیب زیر عمل کنید:
- سلکتور مولتی‌متر را در وضعیت اندازه‌گیری ولتاژ جریان مستقیم (DC) قرار دهید. در شکل ۱-۱۷۰، تنظیم مولتی‌متر با قرار دادن سلکتور آن در وضعیت اندازه‌گیری ولتاژ (DC) دیده می‌شود.
- کانکتور اتصال سیم‌کشی خودرو به پمپ بنزین الکتریکی را شناسایی کنید.


سیم مثبت (قرمزرنگ) مولتی‌متر را به سر سیم، سیم مثبت کانکتور وصل کنید.

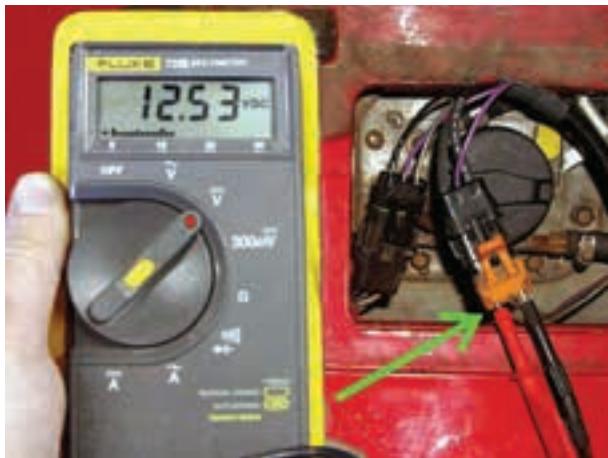

شکل ۱-۱۷۱

- سیم منفی (سیاه رنگ) مولتی متر را به سر سیم، سیم منفی کانکتور پمپ بنزین وصل کنید. در شکل ۱-۱۷۱، اتصال سیم های مولتی متر به سر سیم های داخل کانکتور با فلش نشان داده شده است.

یادآوری می شود تشخیص سیم های مثبت و منفی کانکتور متصل به پمپ بنزین الکتریکی، با توجه به نقشه‌ی مدار الکتریکی و کد رنگ سیم ها، امکان پذیر است.

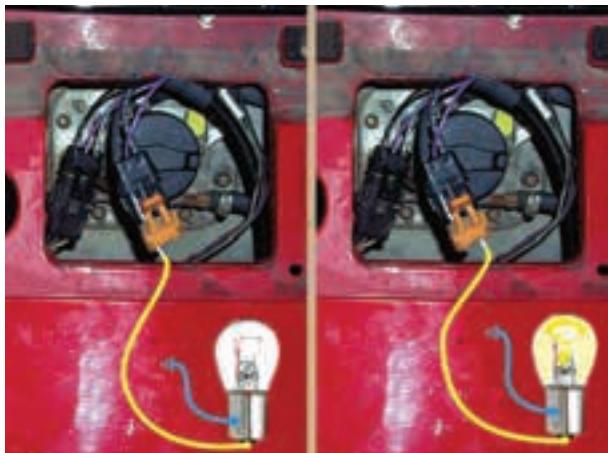

شکل ۱-۱۷۲

روش دیگری که می توان به کمک آن سیم حاصل جریان الکتریکی را شناسایی نمود استفاده از چراغ یا لامپ آزمایش است، که با اتصال آن به ترمینال های کانکتور سیم های مثبت و منفی مشخص می شود. در شکل ۱-۱۷۲، چگونگی اتصال لامپ آزمایش به ترمینال های کانکتور پمپ بنزین الکتریکی در دو حالت، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. روشن شدن لامپ نشان دهنده‌ی وجود جریان الکتریکی در سیم می باشد.



شکل ۱-۱۷۳

برای اندازه‌گیری ولتاژ باتری نیز ابتدا سلکتور مولتی متر را برای اندازه‌گیری ولتاژ تنظیم کنید و سپس، سیم مثبت دستگاه مولتی متر را به ترمینال (قطب) مثبت باتری و سیم منفی دستگاه را به ترمینال (قطب) منفی باتری متصل کنید. مقدار ولتاژ باتری، پس از اندازه‌گیری توسط مولتی متر، در صفحه‌ی نمایش آن نشان داده می شود.

در شکل ۱-۱۷۳، اتصال سیم منفی مولتی متر به باتری با شماره‌ی (۱) و اتصال سیم مثبت مولتی متر با شماره‌ی (۲) مشخص شده است.

برای اندازه‌گیری مقدار مقاومت در سیم کشی خودرو به ترتیب زیر عمل کنید :

– سلکتور مولتی‌متر را در وضعیت اندازه‌گیری اهم قرار دهید. در شکل ۱-۱۷۴، تنظیم سلکتور مولتی‌متر در حالت اندازه‌گیری اهم (مقاومت) نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۷۴



شکل ۱-۱۷۵

– وایر یکی از شمعهای موتور خودرو را انتخاب کنید و برای اندازه‌گیری مقاومت آن، ابتدا سیم‌های مثبت و منفی (com) مولتی‌متر را به دوسر وایر متصل کنید و سپس کلید روشن و خاموش دستگاه مولتی‌متر را در وضعیت روشن (on) قرار دهید. دستگاه مولتی‌متر مقدار مقاومت وایر شمع را، پس از اندازه‌گیری، نشان خواهد داد. در شکل ۱-۱۷۵، نحوه آزمایش و اتصال سرسریم‌های مولتی‌متر به وایر شمع نشان داده شده است. مقدار اهم اندازه‌گیری شده را با مقدار مجاز آن، که در دفترچه یا کتاب راهنمای تعمیرات خودرو ارائه شده است، مقایسه کنید.

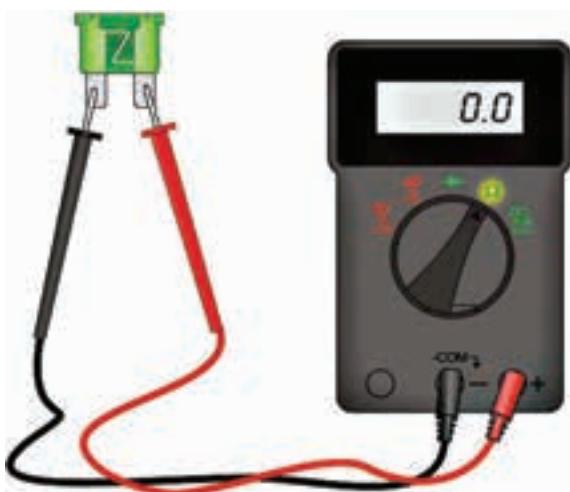

شکل ۱-۱۷۶

– برای آزمایش ارتباط داخلی سوئیچ‌ها و فیوزها و اندازه‌گیری مقاومت بین دو نقطه از سیم کشی خودرو و ... نیز از مولتی‌متر استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۷۶، آزمایش سالم بودن فیوز تیغه‌ای به صورت شماتیک دیده می‌شود.

## خودآزمایی

مراحل انجام کار و توضیحات هریک از تصاویر زیر را در مقابل آن بنویسید (از شکل ۱-۱۷۷ الی شکل ۱-۱۸۸).



شکل ۱-۱۷۷



شکل ۱-۱۷۸




شکل ۱-۱۷۹



شكل ١-١٨٠



شكل ١-١٨١

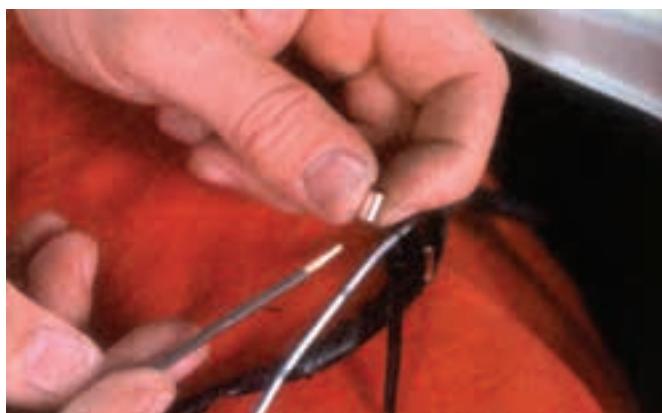

شكل ١-١٨٢



شكل ١-١٨٣



شكل ١-١٨٤



شكل ١-١٨٥



شكل ١-١٨٦




شكل ١-١٨٧



شكل ١-١٨٨


## ۱-۲۷- مغناطیس و الکترومغناطیس

اگر یک جسم خاصیت مغناطیسی داشته باشد به آن آهن ربا می‌گویند. آهن ربا می‌تواند بدون آن که با یک قطعه‌ی مغناطیسی نظیر آهن یا فولاد تماس داشته باشد آن را جذب کند. دلیل این که آهن ربا می‌تواند در فاصله‌ی مشخصی به آهن ربا دیگر نیرو وارد کند وجود میدان مغناطیسی<sup>۱</sup> در اطراف آن است. میدان مغناطیسی از خطوط فرضی تشکیل شده است که به آن خطوط شار مغناطیسی یا فلوی مغناطیسی نیز گفته می‌شود این خطوط از سمت قطب شمال به سمت قطب جنوب حرکت کرده و سپس از درون آهن ربا به سمت قطب شمال بر می‌گردند. بنابراین، جهت خطوط میدان مغناطیسی در خارج از آهن ربا از قطب (N) به سمت قطب (S) و در داخل آهن ربا از قطب (S) به سمت قطب (N) است. تمامی خطوط نیرو در قالب زاویه‌ی قائمه از آهن ربا خارج می‌شوند و یکدیگر را قطع نمی‌کنند. در شکل ۱-۱۸۹، میدان مغناطیسی یک قطعه آهن ربا (مغناطیس)، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. اثر میدان مغناطیسی قطب‌های اجسام مغناطیس (آهن ربا) به دو صورت است :

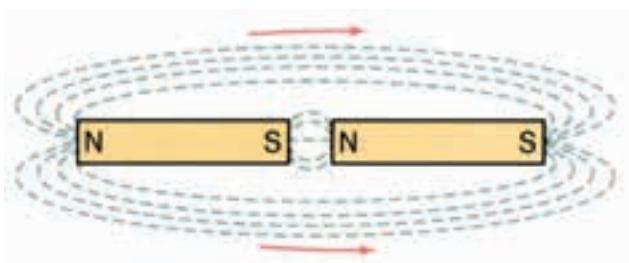


شکل ۱-۱۸۹

هنگامی که قطب‌های غیرهم‌نام دو آهن ربا به یکدیگر نزدیک کنیم در اثر نیروی جاذبه‌ی ایجاد شده از برخورد دو میدان مغناطیسی غیرهم‌نام، آهن رباها به شدت جذب هم‌دیگر می‌شوند. در شکل ۱-۱۹۰، اثر میدان‌های مغناطیسی دو قطب غیرهم‌نام آهن ربا و جهت خطوط میدان مغناطیسی در دو آهن ربا نشان داده شده است.

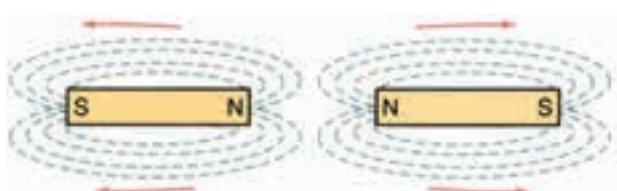


شکل ۱-۱۹۰

زمانی که قطب‌های هم‌نام دو آهن ربا را به یکدیگر نزدیک کنیم اثر میدان‌های مغناطیسی هم‌نام آهن رباها باعث ایجاد نیروی دافعه می‌شود و قطب‌های هم‌نام یکدیگر را دفع می‌کنند. در شکل ۱-۱۹۱، اثر میدان مغناطیسی دو قطب هم‌نام و جهت خطوط میدان مغناطیسی دو آهن ربا دیده می‌شود.

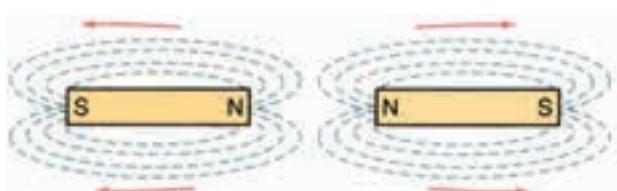

شکل ۱-۱۹۱

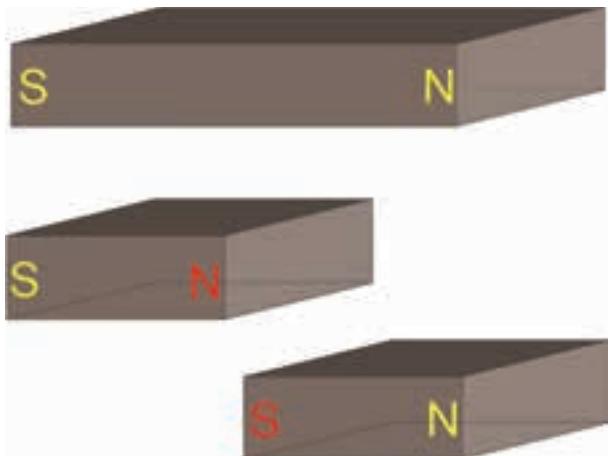


شکل ۱-۱۹۲

اگر یک قطعه آهن ربا دو یا چند قطعه شود، مجدداً در لبهای قطعه‌ها قطب‌های (S) و (N) پدید می‌آید. در شکل ۱-۱۹۲، قطعه آهن ربانی که به دو قسمت تقسیم شده است، دیده می‌شود. قطب‌های (N) و (S) قطعات جدید به رنگ قرمز مشخص شده است.




شکل ۱-۱۹۳

با توجه به این که میدان مغناطیسی اطراف آهن ربا قابل روئیت نیست، می‌توان برای مشاهده اثر میدان مغناطیسی و تراکم خطوط میدان در قطب‌های آن از براشهای آهن استفاده نمود. در شکل ۱-۱۹۳، نحوه تراکم براشهای آهن در اطراف آهن ربا و چگونگی قرارگرفتن آن‌ها در حوزه مغناطیسی دیده می‌شود. با قرار دادن قطب‌نما در نقاط مختلف میدان مغناطیسی آهن ربا با جهت خطوط میدان نسبت به قطب شمال یا جنوب مشخص می‌شود.

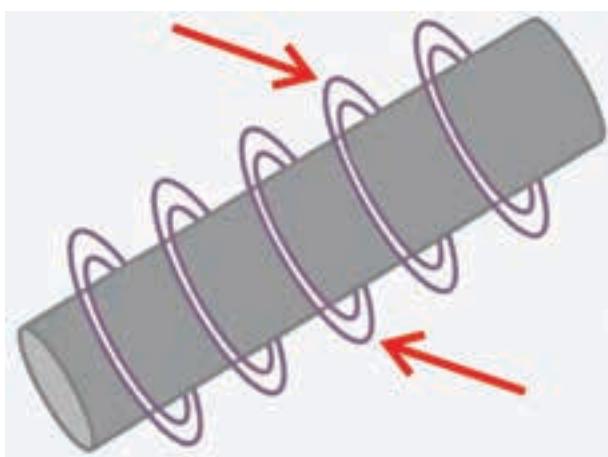

شکل ۱-۱۹۴

الکتریسیته و مغناطیس به یکدیگر مربوط می‌شوند، به این معنا که از بکی برای ایجاد دیگری می‌توان استفاده نمود. اگر از یک سیم هادی، جریان الکتریکی عبور کند در اطراف سیم حوزه (میدان) مغناطیسی به وجود می‌آید. در شکل ۱-۱۹۴، خطوط میدان مغناطیسی فضای اطراف سیم حامل جریان الکتریکی با فلش نشان داده شده است.

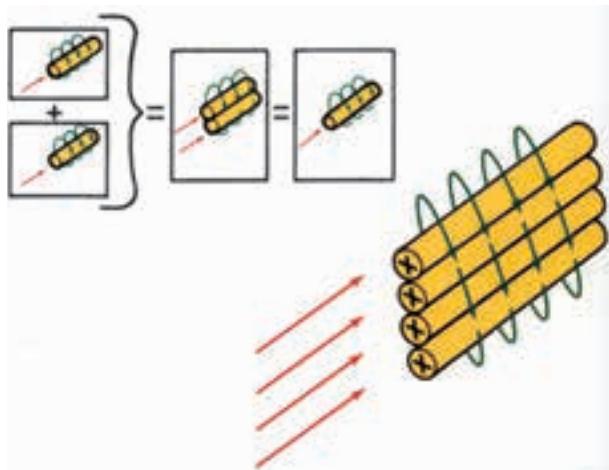


شکل ۱-۱۹۵

هر اندازه مقدار جریان الکتریکی عبور کرده از سیم هادی (رسانا) افزایش یابد میدان مغناطیسی قوی تری در فضای اطراف سیم ایجاد می شود. در صورتی که تعدادی رسانا با شرایط یکسان در کنار هم قرار گیرند میدان مغناطیسی قوی تر را ایجاد می کنند. به عبارت دیگر، اگر دو سیم رسانا کنار هم قرار بگیرند و جریان الکتریکی یکسان و هم جهت از آنها عبور کند، به ایجاد یک میدان مغناطیسی منجر می شود. قدرت این میدان معادل قدرت میدان مغناطیسی سیمی است که جریان دو برابر از آن عبور می کند (شکل ۱-۱۹۵).


میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف سیم حامل جریان الکتریکی میدان الکترومغناطیس نامیده می شود.

هرگاه یک سیم هادی را در میدان مغناطیسی طوری حرکت دهیم که خطوط قوای مغناطیسی (خطوط میدان) را قطع کند نیروی محرکه یا جریان الکتریکی در آن القا می شود، که با ولت‌meter قابل اندازه گیری است (شکل الف - ۱-۱۹۶). در صورتی که جهت حرکت سیم هادی را تغییر دهیم جهت جریان الکتریکی در هادی نیز تغییر می کند و بر عکس می شود. (شکل ب - ۱-۱۹۶).

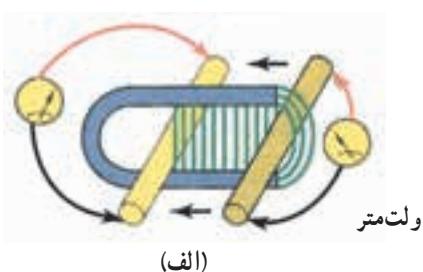به خاطر داشته باشید اگر سیم هادی به موازات خطوط قوای مغناطیسی حرکت داده شود هیچ نیروی محرکه ای در آن القا نمی شود. تعدادی از اجزای مدارهای الکتریکی خودروها نظیر آلترانتور، کویل، بویین استارتر، مولد بالس مغناطیس و ... با استفاده از اصول الکترومغناطیس کار می کنند.



(الف)

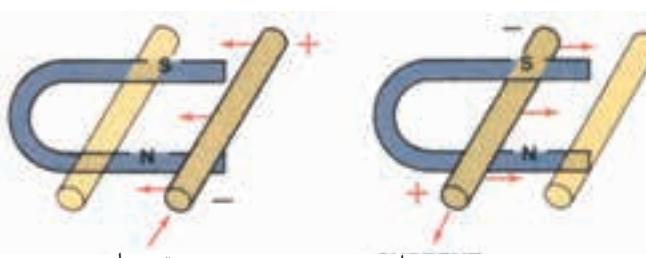



جهت جریان

(ب)


شکل ۱-۱۹۶
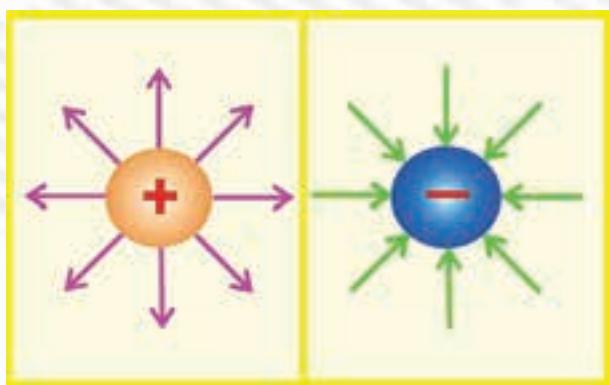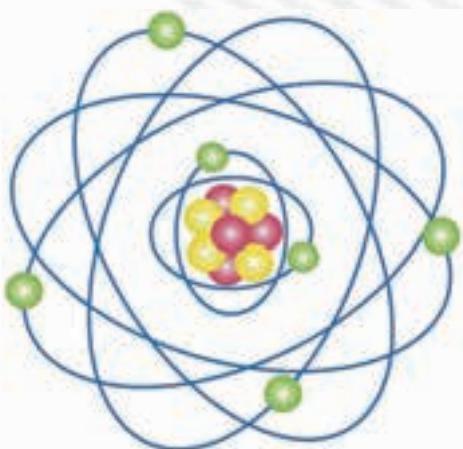
## آزمون پایانی (۱)

۱- ساختمان اتم و اجزای تشکیل دهندهٔ آن را توضیح دهید:




۲- شکل مقابل را توضیح دهید.

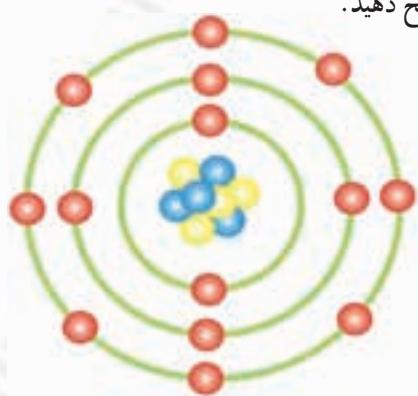


۳- مواد از نظر هدایت الکتریکی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.

۴- عایق‌ها را توضیح داده و کاربرد آن‌ها را در سیم‌کشی خودرو توضیح دهید.

۵- جریان الکتریکی را توضیح دهید.

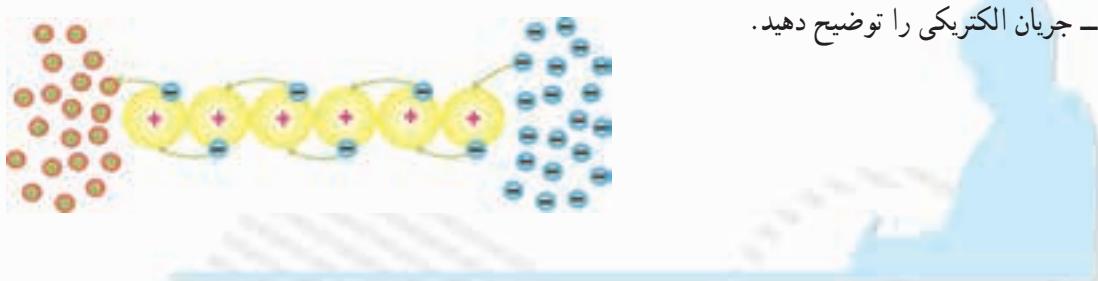

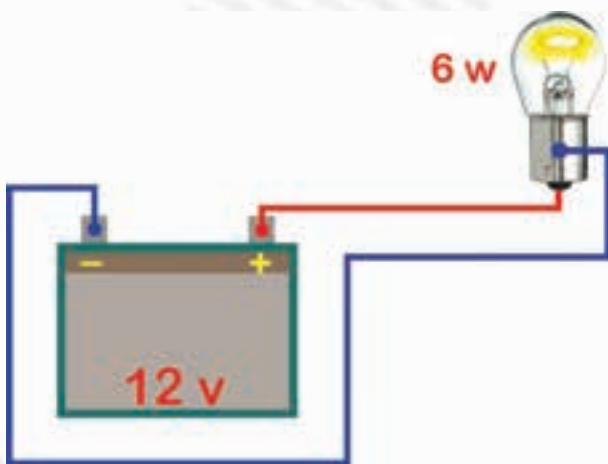
۶- مقدار شدت مصرفی در مدار مطابق شکل زیر را با لامپ ۶وات و ۰۶وات محاسبه کنید.




۷- نحوه اندازه‌گیری ولتاژ باتری را توضیح دهید.



۸- مدار سری را توضیح دهید.

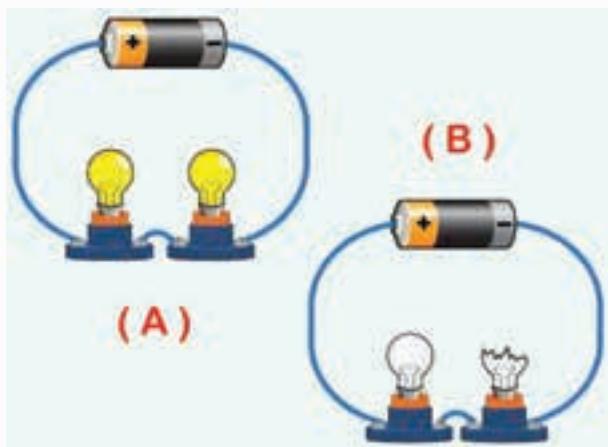

۹- مدار موازی را توضیح دهید.

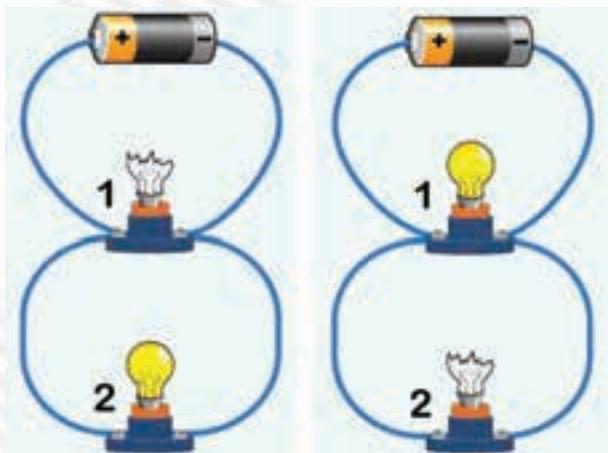


۱۰- انواع نقشه‌های سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو را توضیح دهید.

۱۱- انواع سیم‌های مورد استفاده از خودرو را نام ببرید و دلیل رنگ بندی روکش عایق سیم‌ها را توضیح


دهید.



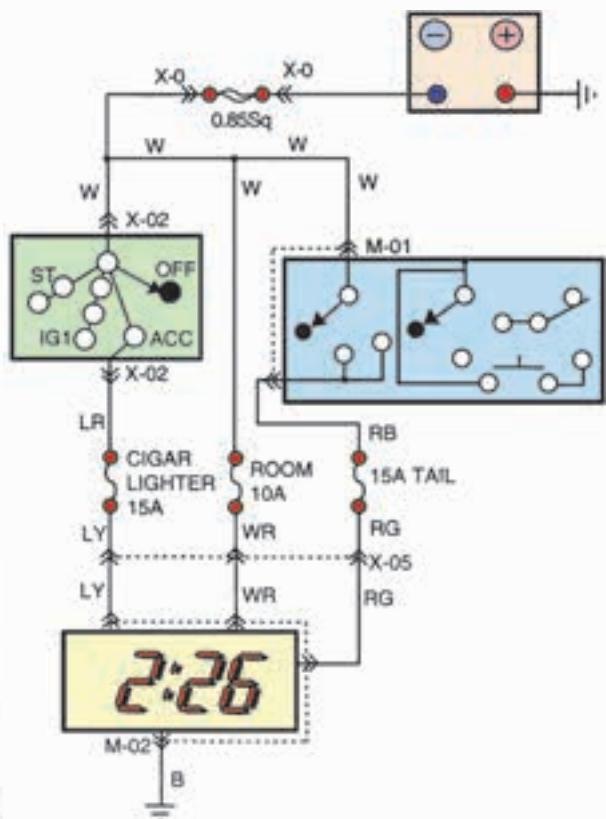
۱۲- کد رنگ سیم‌های استفاده شده در مدار شکل زیر را تعیین کنید و نام ببرید.



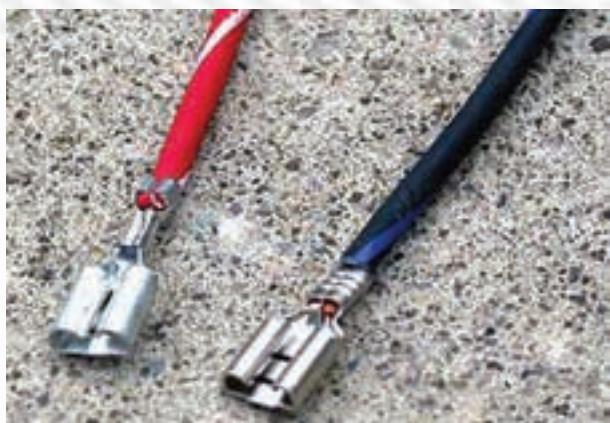۱۳- اصول و روش اتصال سررسیم به سیم‌ها را توضیح دهید.



۱۴- اصول و روش عایق کاری را توضیح دهید.

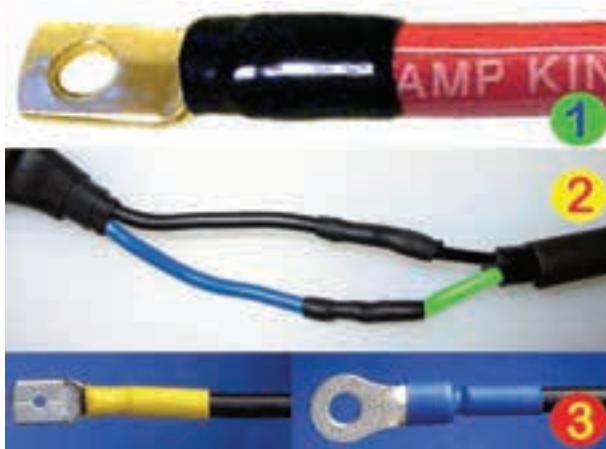

۱۵- روش اتصال کابل به نسبت ترمینال های باتری را توضیح دهید.



۱۶- کاربرد مولتی متر را برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی ( ولتاژ، شدت جریان، مقاومت ) توضیح دهید.

