

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# مدارهای روشنایی و اندازه‌گیری الکتریکی

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه : کاردانش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : برق و رایانه

رشته های مهارتی : برق صنعتی، برق ساختمان، نصب و سرویس آسانسور، تابلوسازی برق صنعتی  
نام استاندارد مهارتی مبنا : برق صنعتی درجه (۲)

کد استاندارد متولی : ۸-۵۵/۱۵/۲/۴

سرایی تبریزی، غلامعلی ۶۲۱

۳۱۹/ مدارهای روشنایی و اندازه‌گیری الکتریکی / مؤلف : غلامعلی سرایی تبریزی؛ ویراستاران فنی :

۴۲۱س/ فریدون قیطرانی، فریدون علومی. - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

۱۹۰ص. : مصور. - شاخه کاردانش

متون درسی شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته های مهارتی برق  
صنعتی، برق ساختمان و ...

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

۱. مدارهای برقی. ۲. برق - اندازه‌گیری. ۳. روشنایی برق. الف. ایران. وزارت آموزش و

پژوهش. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ب. عنوان.



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی


مدارسی روشنایی و اندازه‌گیری الکترونیکی - ۱۵۹۰۳۱  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش  
غلامعلی سرابی تبریزی (مؤلف) - فردون قیطرانی، فردون علومی (ویراستار فنی) - ماهدخت عقیقی (ویراستار ادبی)  
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
شهرزاد قنبری، صغیری عابدی (صفحه آرا) - طاهره حسن‌زاده (طرح جلد) - محمد‌مهدی قیومیان (رسم)  
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)  
تلفن: ۰۲۶۶-۸۸۸۳۱۱۶، دورنگار: ۰۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹  
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)  
تلفن: ۰۲۶۵-۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار: ۰۲۶۵-۴۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایمی خاص»  
چاپ سوم: ۱۳۹۷

نام کتاب:  
پدیدآورنده:  
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:  
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:  
مدیریت آماده‌سازی هنری:  
شناسه افزوده آماده‌سازی:  
نشانی سازمان:

ناشر:  
چاپخانه:  
سال انتشار و نوبت چاپ:

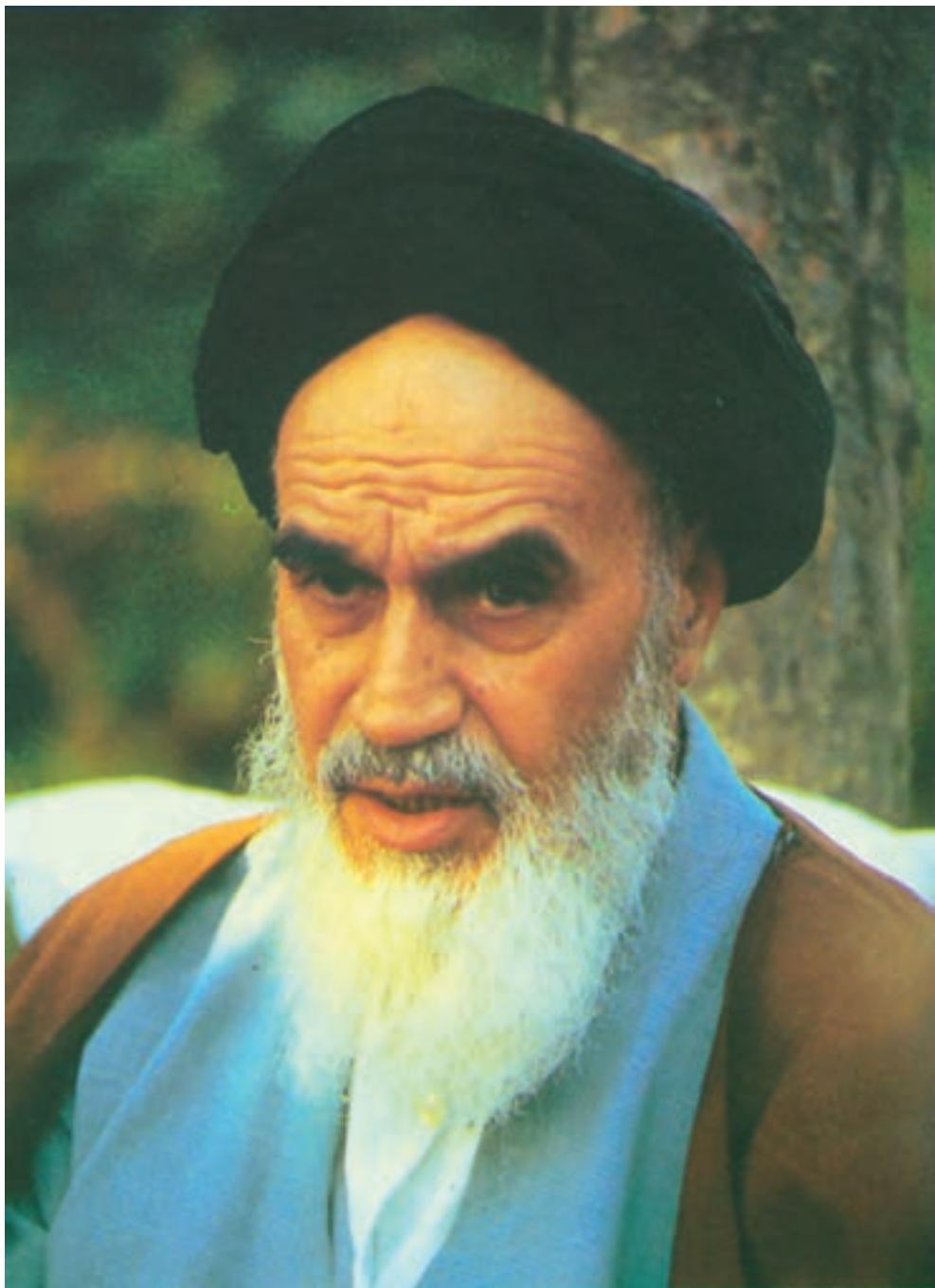کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اثکای به ا جانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی  
فنی و حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار(ایمیل)

[www.tvoccd.sch.ir](http://www.tvoccd.sch.ir)

وب‌گاه (وب‌سایت)

## مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تألف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کارداش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کارداش، مجموعه‌ی هشت» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم بoya بر برنامه‌ریزی و تألف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.  
با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کارداش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت ( $M_1$  و  $M_2$  و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار ( $U_1$  و  $U_2$  و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ( $P_1$  و  $P_2$  و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در بیان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پوダメن‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه‌ی کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألف کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کارداش

## مقدمه

برای استفاده مستقیم از انرژی الکتریکی از پریز و برای مصارف روشنایی از کلیدهای روشنایی استفاده می‌شود.

در نصب و سیم کشی مدارهای روشنایی ابتدا باید نقشه مدار طراحی شود. این نقشه معمولاً به صورت تک خطی ترسیم می‌شود.

نقشه‌ها و علامتی که در این پیمانه گنجانیده شده، بر مبنای استاندارد IEC می‌باشد.

در مدارهای روشنایی از وسایل حفاظتی مثل فیوزهای فشنگی و کلیدهای مینیاتوری استفاده می‌شود. فیوزها و کلیدهای مینیاتوری طوری انتخاب می‌شوند که در شرایط عادی مدار را قطع نکنند. همچین میزان آمیر آن ها باید آن قدر زیاد باشد که بار اضافی و یا اتصال کوتاه مورد نظر را قطع نکنند. برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی از دستگاه‌های اندازه‌گیری استفاده می‌شود. اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی به استفاده کننده این امکان را می‌دهد که سیستم را کنترل، ارزیابی و اصلاح کنند.

مشاغلی که فرآگیران این پیمانه می‌توانند دارا باشند، شامل نصاب و سیم کش روشنایی ساختمان‌های مسکونی و کارخانه‌ها و نصاب و سیم کش وسایل اندازه‌گیری الکتریکی روی تابلوها در حد درجه دو می‌باشد.

این پودمان از ۶ واحد کار تشکیل شده است. سه واحد کار در جلد اول و سه واحد کار دیگر در جلد دوم ارائه شده است.

بدیهی است فرآگیران عزیز پس از گذراندن این دو جلد به هدف نهایی پودمان ۴ خواهند رسید.

## مؤلف

## فهرست

### عنوان

### صفحة

۱	واحد کار اول : نصب و سیم کشی فیوزها .....
۲	پیش آزمون (۱) .....
۳	۱- ساختمان فیوزهای ذوب شونده .....
۴	۲- ساختمان فیوز .....
۶	۳- فیوزهای مینیاتوری و آلفا و ساختمان داخلی آنها .....
۷	۴- کار عملی شماره (۱) .....
۱۰	آزمون پایانی (۱) .....
۱۱	۵- آزمون پایانی عملی (۱) .....
۱۲	واحد کار دوم : نقشه کشی و نقشه خوانی برق .....
۱۳	پیش آزمون (۲) .....
۱۴	۱- علائم اختصاری مدارهای روشنایی .....
۱۵	۲- انواع نقشه های مدارهای روشنایی .....
۱۶	۳- نقشه کشی مدارهای روشنایی .....
۲۴	۴- علائم اختصاری حفاظتها و حفاظت کننده های الکتریکی .....
۲۵	۵- علائم اختصاری دستگاه های خبری و صوتی .....
۲۶	۶- ترسیم انواع نقشه مدارهای خبری و صوتی .....
۲۹	۷- علائم اختصاری منابع تغذیه .....
۳۰	۸- علائم اختصاری سیم ها، کابل ها، انشعبات، اتصالات و لوله کشی .....
۲۲	۹- علائم اختصاری مدار سلول فتو الکتریک .....
۲۲	۱۰- نقشه های مدار سلول فتو الکتریک .....
۲۳	۱۱- علائم اختصاری دستگاه های اندازه گیری تک فاز و سه فاز .....
۲۵	۱۲- نقشه کشی مدارهای دستگاه های اندازه گیری الکتریکی تک فاز و سه فاز .....
۲۷	۱۳- علائم اختصاری زنر اتور جریان متناوب سه فاز .....
۴۰	۱۴- علائم اختصاری الکترو موتورهای القایی (شکل ۲-۴۶) .....
۴۰	۱۵- علائم اختصاری فلوتر سویچ (کلید شناور)، لیمیت سویچ (کلید حد) و میکرو سویچ (شکل ۲-۴۷) .....
۴۱	۱۶- علائم اختصاری کلیدهای دستی سه فاز .....
۴۲	۱۷- نقشه های مدار راه اندازی الکترو موتورهای سه فاز توسط کلیدهای دستی .....
۴۴	۱۸- علائم اختصاری کنتاکتورها، رله های زمانی، شستی های استوپ و استارت .....
۴۵	۱۹- نقشه های مدار راه اندازی الکترو موتورهای سه فاز توسط کنتاکتور و استوپ و استارت .....

۵۰	۲-۲۰- علام اختصاری الکتروموتورهای یک فاز .....
۵۰	۲-۲۱- مدار راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز توسط کلیدهای دستی و کنتاکتور .....
۵۲	۲-۲۲- نقشه های راه اندازی موتورها به وسیله کنتاکتورها .....
۶۰	۲-۲۳- کار عملی شماره (۲) .....
۶۱	۲-۲۴- کار عملی شماره (۳) .....
۶۱	۲-۲۵- کار عملی شماره (۴) .....
۶۲	۲-۲۶- کار عملی شماره (۵) .....
۶۵	۲-۲۷- کار عملی شماره (۶) .....
۶۶	۲-۲۸- کار عملی شماره (۷) .....
۶۷	۲-۲۹- کار عملی شماره (۸) .....
۶۸	آزمون پایانی (۲) .....
۷۹	۳-۰- آزمون پایانی عملی (۲) .....
۸۱	واحد کار سوم : مدارهای روشنایی .....
۸۲	پیش آزمون (۳) .....
۸۴	۳-۱- حفاظت واینی در نصب پریزها و مدارهای روشنایی .....
۸۵	۳-۲- انواع پریزهای یک فاز و سه فاز روکار .....
۸۷	۳-۳- ابزار و لوازم سیم کشی .....
۸۹	۳-۴- نصب و سیم کشی انواع پریزهای تک فاز و سه فاز .....
۹۱	۳-۵- کلیدهای روشنایی روکار .....
۹۳	۳-۶- لامپ رشته ای .....
۹۴	۳-۷- لامپ فلورسنت .....
۹۶	۳-۸- نصب و سیم کشی مدارهای روشنایی کلیدهای یک پل، سری، تبدیل با لامپ های رشته ای و فلورسنت .....
۱۰۰	۳-۹- کار عملی شماره (۹) .....
۱۰۲	۳-۱۰- کار عملی شماره (۱۰) .....
۱۰۳	۳-۱۱- کار عملی شماره (۱۱) .....
۱۰۴	۳-۱۲- کار عملی شماره (۱۲) .....
۱۰۵	۳-۱۳- کار عملی شماره (۱۳) .....
۱۰۹	آزمون پایانی (۳) .....
۱۱۳	۳-۱۴- آزمون پایانی عملی (۳) .....
۱۱۵	واحد کار چهارم : سلول فتوالکتریک .....
۱۱۶	پیش آزمون (۴) .....
۱۱۷	۴-۱- سلول فتوالکتریک .....

۱۱۸	۴-۲- نصب و سیم کشی مدار سلول فتوالکتریک .....
۱۱۹	۴-۳- کار عملی شماره (۱۴) .....
۱۲۰	آزمون پایانی (۴) .....
۱۲۱	۴-۴- آزمون پایانی عملی (۴) .....

۱۲۲	واحد کار پنجم : دستگاه های اندازه گیری الکتریکی .....
۱۲۳	پیش آزمون (۵) .....
۱۲۴	۱-۵- انواع سنجش، خطاب، حساسیت و مشخصات دستگاه های اندازه گیری .....
۱۲۹	۲-۵- سیستم های اندازه گیری در دستگاه های نشان دهنده ای عقر به ای (انحرافی) .....
۱۴۰	۳-۵- دستگاه های اندازه گیری کمیت های الکتریکی .....
۱۴۹	۴-۵- نصب و سیم کشی دستگاه های اندازه گیری الکتریکی .....
۱۵۳	۵-۵- نکات اینمنی و حفاظتی هنگام کار روی مدار دستگاه های اندازه گیری الکتریکی .....
۱۵۵	۶-۵- کار عملی شماره (۱۵) .....
۱۵۷	۷-۵- کار عملی شماره (۱۶) .....
۱۵۸	۸-۵- کار عملی شماره (۱۷) .....
۱۵۹	۹-۵- کار عملی شماره (۱۸) .....
۱۶۰	۱۰-۵- کار عملی شماره (۱۹) .....
۱۶۱	آزمون پایانی (۵) .....
۱۶۴	۱۱-۵- آزمون پایانی عملی (۵) .....

۱۶۶	واحد کار ششم : حفاظت اشخاص و ابزار .....
۱۶۷	پیش آزمون (۶) .....
۱۶۹	۱-۶- دلایل و شرایط ایجاد برق گرفنگی .....
۱۶۹	۲-۶- سیستم حفاظت توسط سیم زمین .....
۱۷۷	۳-۶- حفاظت توسط عایق کاری .....
۱۷۷	۴-۶- حفاظت توسط ولتاژ کم .....
۱۷۸	۵-۶- حفاظت توسط ترانسفورماتور جدا کننده .....
۱۷۸	۶-۶- حفاظت توسط کلید خطای جریان (FI) .....
۱۸۲	۷-۶- کار عملی شماره (۲۰) .....
۱۸۳	آزمون پایانی (۶) .....
۱۸۶	۸-۶- آزمون پایانی عملی (۶) .....

۱۸۷	پاسخ آزمون های پایانی .....
-----	-----------------------------

۱۸۹	منابع .....
-----	-------------

## هدف کلی پو دمان

نصب و سیم کشی مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی

ساعت			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد
نظری	عملی	جمع			
۸	۲	۶	نصب و سیم کشی فیوزهای ذوب شونده و اتوماتیک	۱۶	۱
۳۸	۱۸	۲۰	نقشه خوانی و نقشه کشی تابلوها و مدارات الکتریکی	۲۳	۲
۴۶	۴۰	۶	نصب و سیم کشی انواع پریزهای ساده و ارت دار یک فاز و سه فاز و مدارات روشنایی	۲۷	۳
۶	۴	۲	نصب و سیم کشی مدار سلول فتوالکتریک	۲۸	۴
۵۰	۳۰	۲۰	نصب و سیم کشی دستگاه های اندازه گیری	۲۹	۵
۲۵	۱۰	۱۵	نصب و سیم کشی وسائل حفاظت الکتریکی اشخاص و دستگاه های الکتریکی	۳۳	۶
۱۷۳	۱۰۴	۶۹	جمع کل		